

## ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل A):

در هنگام باز کردن قطعات الکتریکی لباسشویی می توانید مطابق جداول، شماره ۱۴۸-۱ ب هر وسیله را برداشته و سپس سیم های آن را جدا کنید. پس از اتمام کار تعمیرات، اجزای الکتریکی را در جای خود قرار داده و طبق شماره برداری انجام شده، سیم های آن را وصل کنید.

روش شماره برداری مونتاژ لباسشویی دوشیر			
رابطه های تایمر			
F <sub>5</sub> -F <sub>10</sub>	۱	L <sub>1</sub> و L <sub>۲</sub> و S <sub>۱</sub>	۱
F <sub>۱۸</sub>	۲	T <sub>۱</sub> و T <sub>۲</sub> و T <sub>۳</sub> و S <sub>۱</sub>	۲
E-T <sub>۶</sub>	۳	A و C و H و T → TB <sub>۶</sub>	۳
B-T <sub>۷</sub>	۴	T <sub>۵</sub> و T	
T <sub>۱۰</sub> -T <sub>۱۲</sub>	۵	C و T	
T-T <sub>۱۴</sub>	۶	F و M <sub>۱</sub>	۶
T-T <sub>۱۵</sub>	۷	E و D	
T <sub>۱۰</sub> -T	۸	B و T	
		11N و T <sub>۸</sub> ← S <sub>۱</sub>	۵
		T و T <sub>۹</sub> ← M <sub>۱</sub>	۶
		D و A ← K	۷
		S <sub>۲</sub> و Z <sub>۱</sub>	۸
		S <sub>۱</sub> و Z <sub>۱</sub>	۹
		T-TB <sub>۶</sub> و T <sub>۱۰</sub> ← H	۱۰
		Z <sub>۱</sub> -Z <sub>۱</sub> و 11 ← S <sub>۱</sub>	۱۱
		11 و T <sub>۱۰</sub> ← M <sub>۱</sub>	۱۲
		S <sub>۱</sub> ← 11	
		11 ← 12 و 15 ← 12 و 16 ← 12	N
			۱۲

نام اجزای مختلف لباسشویی اتوماتیک

آدق ورودی:	L <sub>1</sub> , N
کلید اصلی:	S <sub>۱</sub>
ترموستات ۹۰ درجه:	TB <sub>۶</sub>
موتور شست و شو:	M <sub>۱</sub>
میکروسوئیج در:	S <sub>۲</sub>
موتور تایمر:	M <sub>۲</sub>
خازن:	K
شیر برقی مقدماتی و آبکننده:	Z <sub>۲</sub>
شیر برقی شست و شو:	Z <sub>۱</sub>
المنت:	H
میکروسوئیج چابودری:	S <sub>۲</sub>
موتور پمپ تخلیه:	M <sub>۲</sub>
هدرومتر:	N

شکل ۱۴۸-۱ ب نقشه‌ی یک نمونه ماشین لباسشویی اتوماتیک دوشیر


### تمرین :

اتصالات دو سر خازن را به ترمینال تایمر بنویسید.

### تمرین :

پمپ تخلیه و شیر برقی Z<sub>1</sub> باز شده را باید به چه شماره هایی وصل کرد؟

## پ- نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل A):

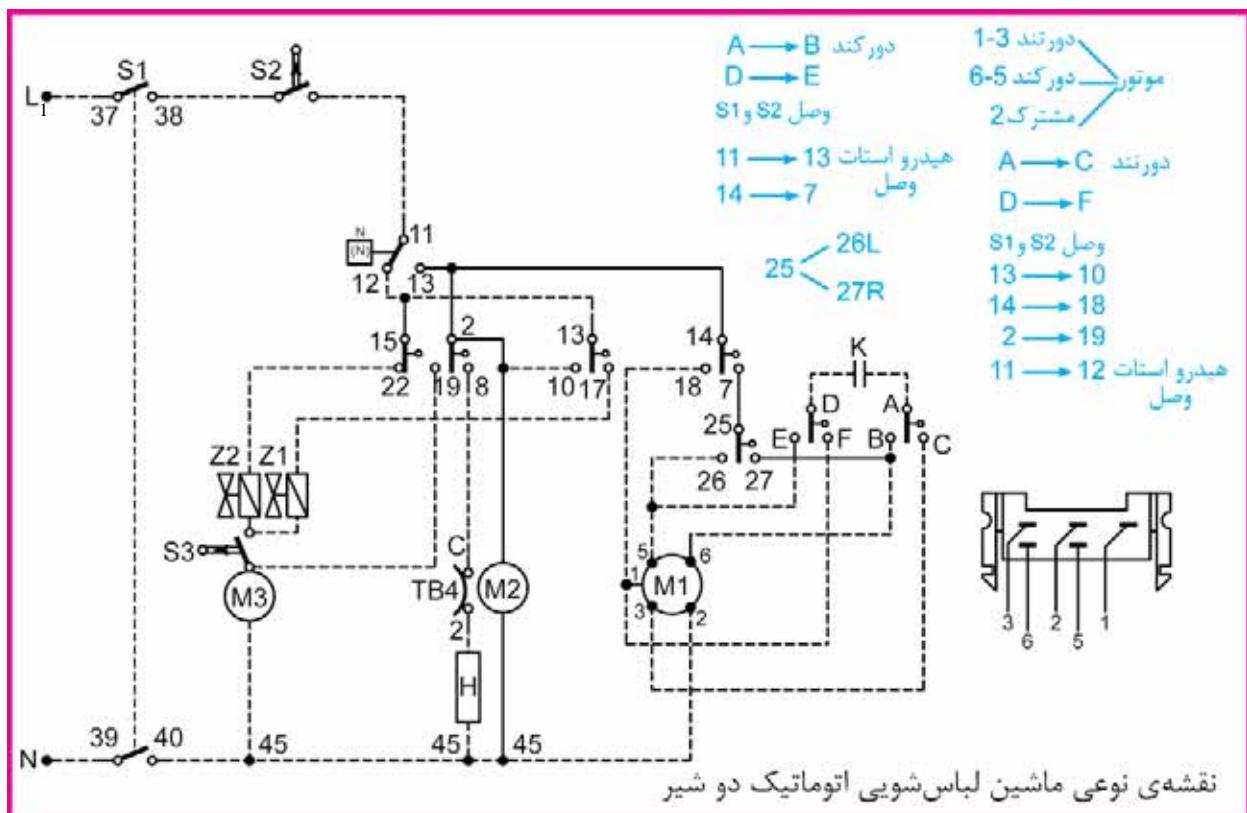

شکل ۱-۱۴۸ ج نقشه‌ی یک نمونه ماشین لباس‌شویی اتوماتیک دو شیر


این نقشه مدار اصلی دستگاه می‌باشد که از روی آن می‌توانیم مدار تفکیک را رسم کرده و یا عیب مدار را برطرف کنیم.

**مثال:** اتصال دو سر میکروسوئیچ به فیش‌های تایمر را مشخص کنید.  
دو سر میکروسوئیچ به ۳۸ کلید اصلی تایمر و ۱۱ هیدروستات متصل است.

### تمرین:

با توجه به نقشه بالا، ارتباط پمپ تخلیه، موتور تایمر و المنت را با پلاتین‌های تایمر بنویسید.

## ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل A)

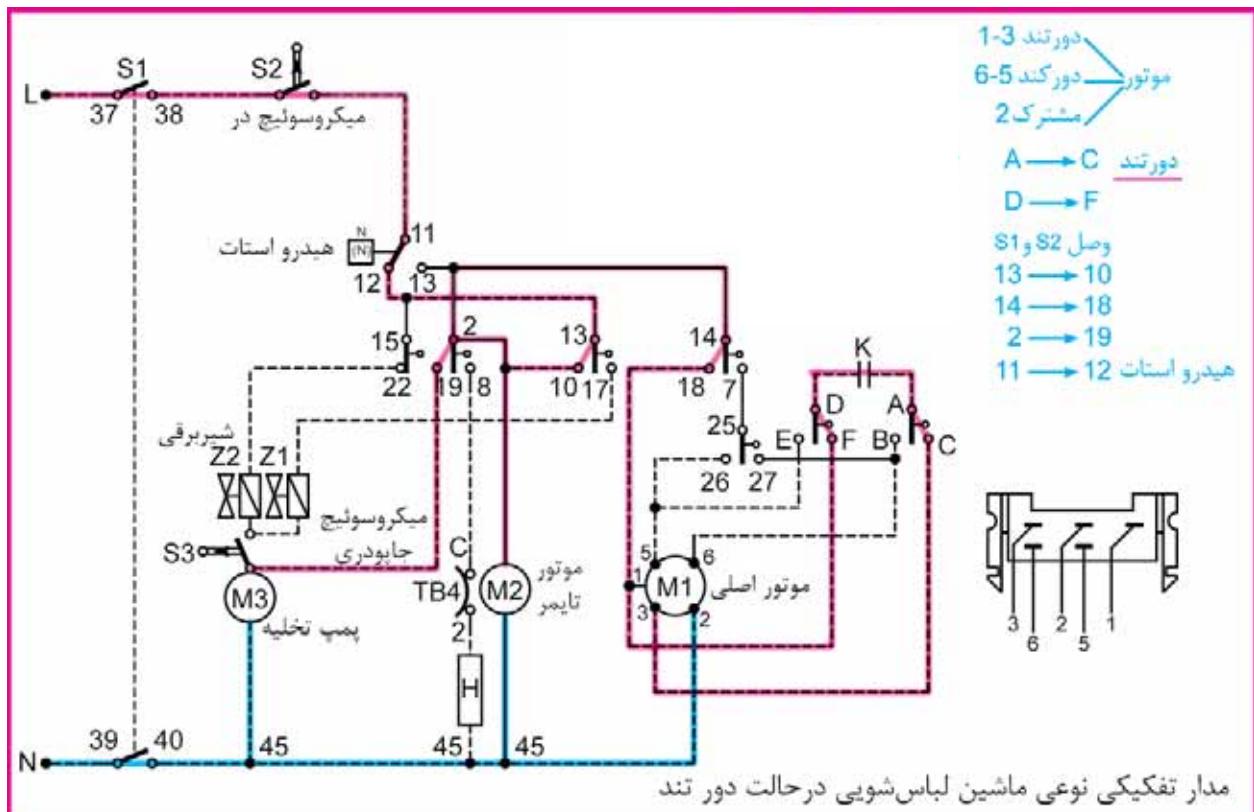


شکل ۱-۱۴۹ مدار تفکیکی نوعی ماشین لباس شویی در حالت دور تند

در اینجا مدار تفکیکی دور تند به حالت وصل درآمده و سپس مسیر جریان آن با رنگ های قرمز و آبی مشخص شده است. در این وضعیت پمپ تخلیه آب کار می کند و موتور تایмер برق دار است. خازن در مدار دور تند قرار گرفته و موتور اصلی نیز در حال گردش دور تند می باشد.

### تمرین:

در نقشه بالا از ترمینال L شروع کرده و مسیر جریان را تا برگشت به ترمینال N به ترتیب بنویسید.

## ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل A)

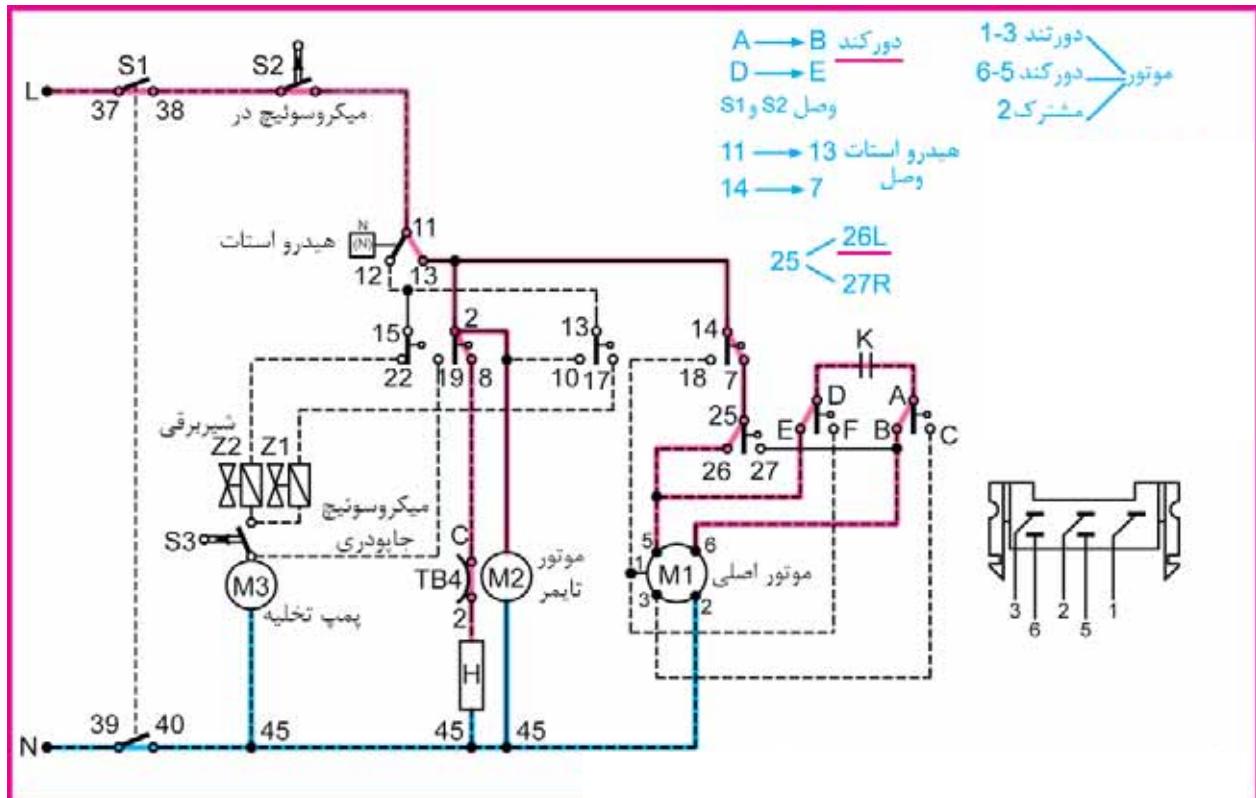


شکل ۱-۱۵۰ مدار تفکیکی نوعی ماشین لباسشویی در حالت دور کند چب

در اینجا مدار تفکیکی دور کند در حالت چپگرد وصل شده و سپس مسیر جریان آن با رنگ های قرمز و آبی مشخص شده است. در این وضعیت هیتر (گرم کن الکتریکی) و موتور تایmer برق دار شده اند و موتور اصلی نیز در حال گردش دور کند می باشد.

### تمرین:

در نقشه بالا از ترمینال L شروع کرده و مسیر جریان را تا برگشت به ترمینال N به ترتیب بنویسید.

## ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل A)

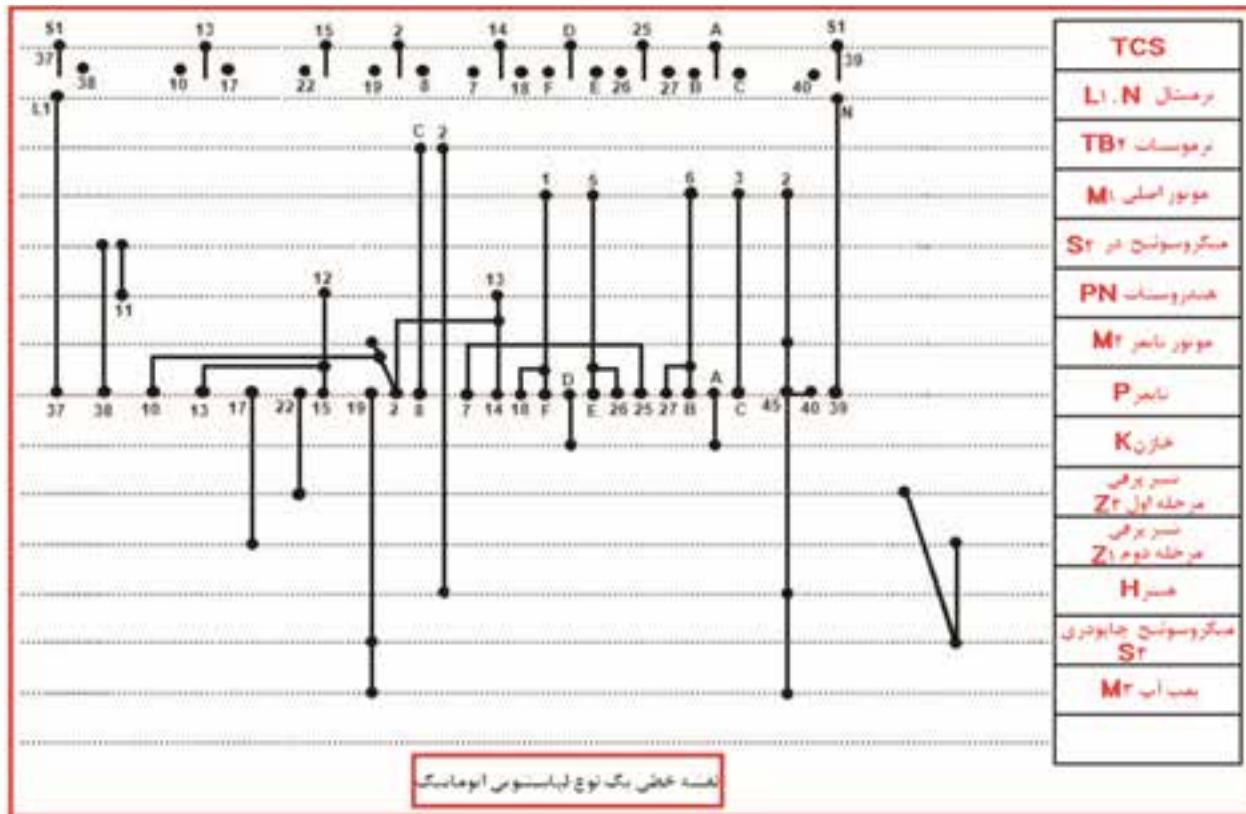

شکل ۱-۱۵۱

همان طور که قبلاً توضیح داده شد در این نقشه، مقابله هر یک از اجزای الکتریکی، خطی رسم شده و روی آن خط نیز ترمینال‌های مربوط به همان جزء الکتریکی لباسشویی به صورت نقاطی مشخص شده‌اند. با دنبال کردن ترمینال‌های تایمر می‌توان متوجه شد که اجزای ماشین به چه شماره‌هایی از تایمر وصل شده‌اند.

**مثال:** اتصال دو سر خازن به پلاتین‌های تایمر را مشخص کنید؟ به قسمت‌های A و D تایمر متصل شده است.

**مثال:** دو سر ترموموستات TB4 به چه قسمت‌هایی متصل شده است؟ C به ۸ تایمر و ۲ به یک طرف ترمینال هیتر.

## ب - روش شماره برداری مونتاژ ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل B) :

طرف فرد تایمر		
T8 به ۱ موتور و B1	T6 به ۲ موتور و T1	۴ به ۱
B2	T2	۳
T5 به B5 BA به پمپ آب و BV	T5 به B5 و ترموستات قطع T7 به ترموستات وصل و ← المتن T9 به T9	۵ به T4 و T9 به ۵ ۷ به هیدرواستات ۹ به ۱۱ هیدرواستات و میکروسویچ و لامپ ۱۱ به یک طرف دیگر تمام مصرف کننده‌ها
B4	N به T11	
B11		
طرف زوج تایمر		
B2	T5 به T2 و موتور تایمر	۲ به T4
B4	۵ به T4	۱ به ۴
۵ به B6 B10 به B8	T1 به T6 B1 به T8	۶ به خازن ۸ به خازن
B8 به B10 B1 به B12	T1 به شیر برقی T12 به میکروسویچ	۱۰ به ۱۲ هیدرواستات ۱۲ به برق ورودی L6
B12		
سیم هسترنگ : شماره ۴ موتور		

شکل ۱-۱۵۲

روش شماره برداری مونتاژ نوعی لباسشویی تک شیر با تایmer الکترونیکی

**مثال:** اتصال‌های دو سر میکروسویچ و ترموستات قطع را مشخص کنید؟


دو سر میکروسویچ : ۹ و T12      دو سر ترموستات قطع : ۵ و T5

**تمرین:** به کدام یک از ترمینال‌ها سیم وصل نشده است؟

**تمرین:** پل‌های اتصالی بین ترمینال‌های تایمر را بنویسید.

**تمرین:** اتصال سرهای موتور تایمر را به فیش‌های تایمر مشخص کنید.

پ - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک  
(مدل B)

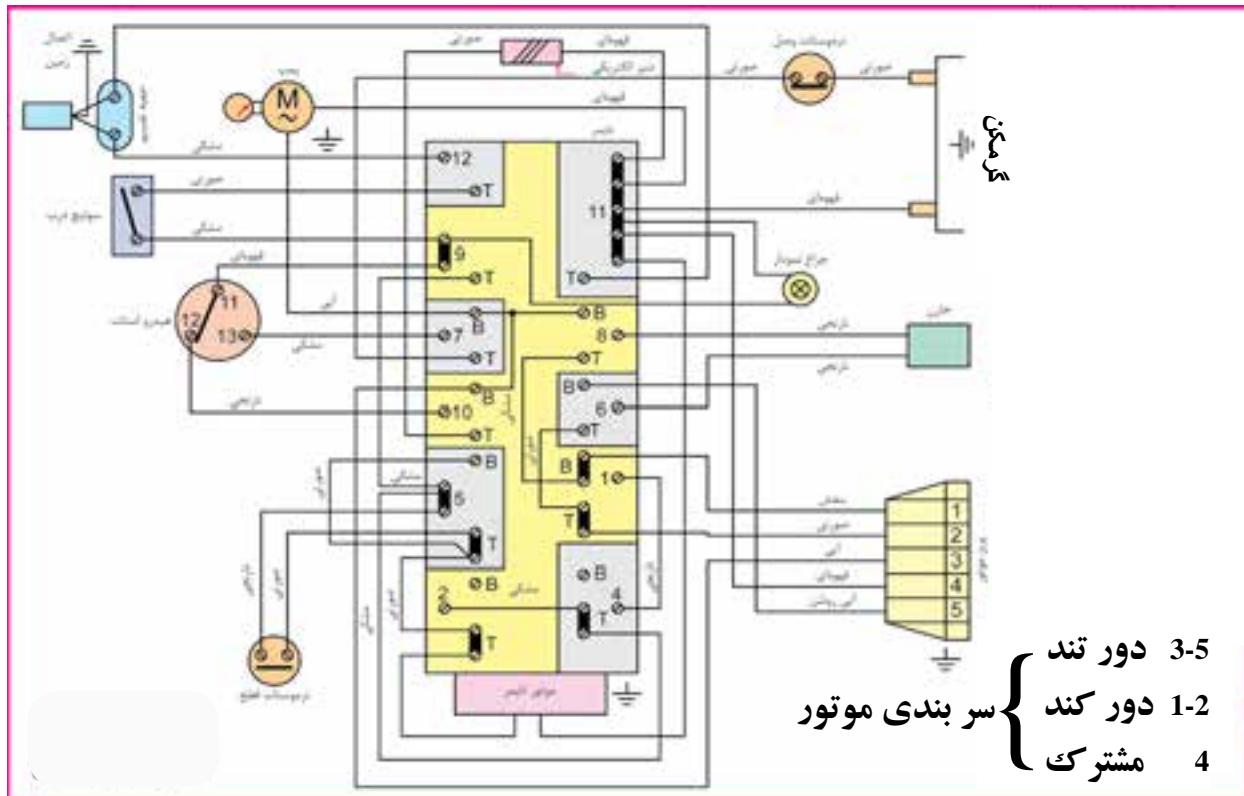

شکل ۱-۱۵۳

این نقشه‌ی مدار اصلی دستگاه می‌باشد که از روی آن می‌توانیم مدار تفکیکی را  
رسم کرده و یا عیب مدار را بر طرف کنیم:


**مثال:** اتصال دو سر ترموموستات قطع به فیش‌های تایمر را مشخص کنید.

دو سر ترموموستات قطع به شماره‌های ۵ و ۵t تایmer وصل می‌باشد.

**تمرین:**

اتصال فیش‌های هیدرومیکانیک به فیش‌های تایmer را مشخص کنید.

## ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک در حالت دور تند (مدل B):

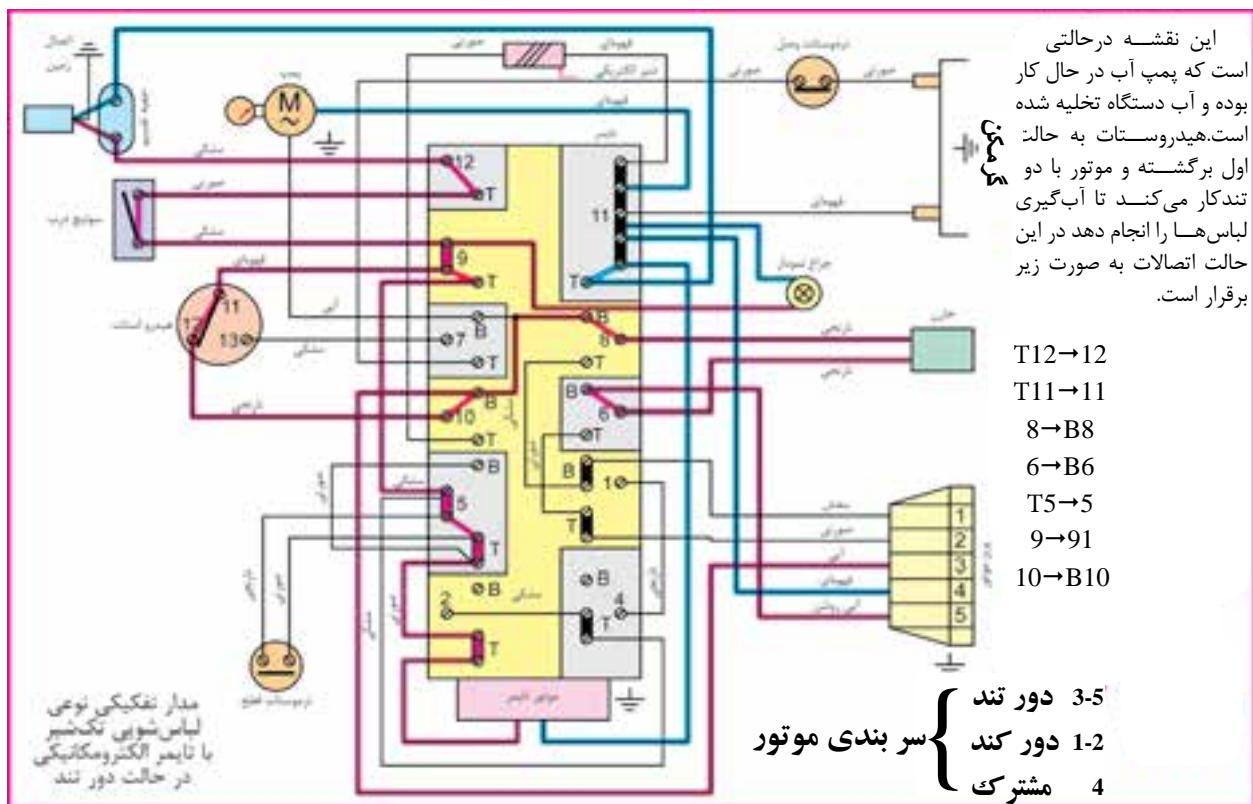


شكل ۱-۱۵۴  
مدار تفکیکی نوعی لباسشویی تک شیر با تایمر الکترومکانیکی در حالت دور تند

**تمرین:** مدار مسیر جریان شکل ۱-۱۵۴ را طوری رسم کنید که فقط شیر برقی در حال کار کردن باشد.

**تمرین:** مدار مسیر جریان شکل ۱-۱۵۴ را طوری رسم کنید که المتن در حال کار کردن باشد.

## ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک در حالت کند راستگرد (مدل B):

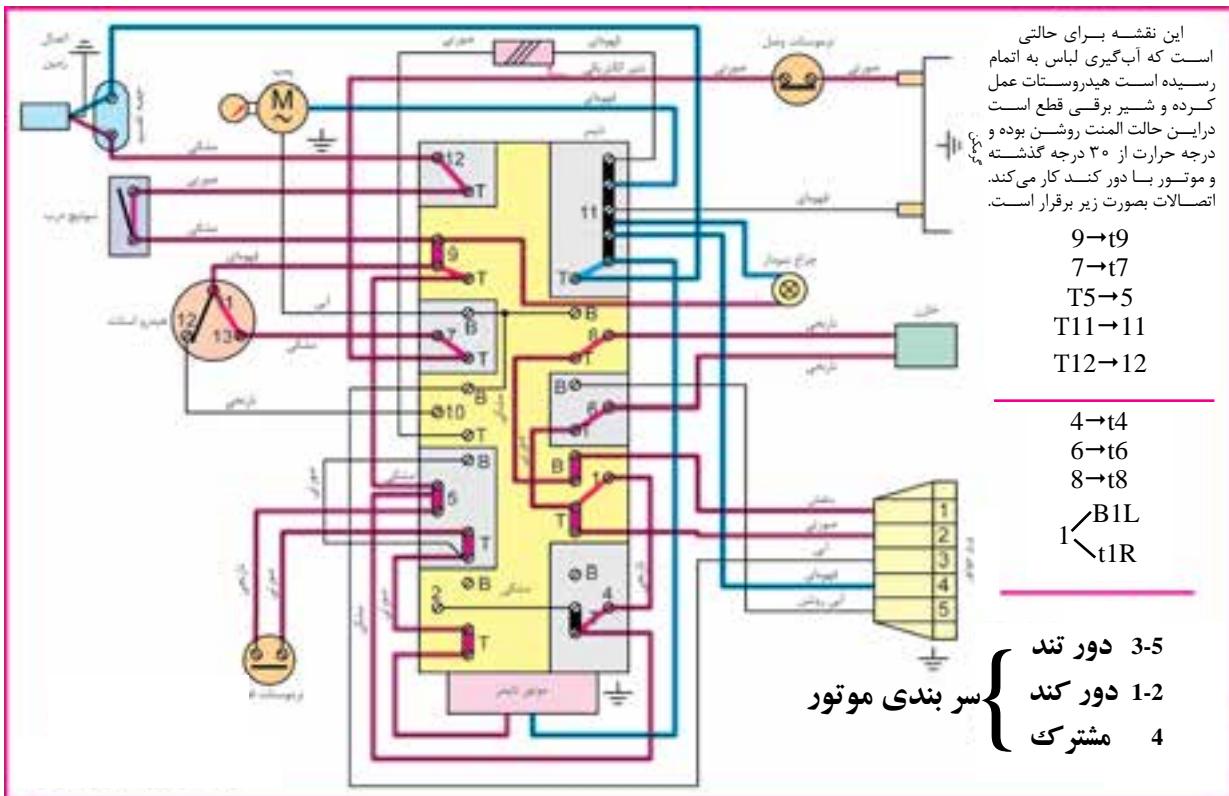


شکل ۱۵۵-۱ مدار تفکیکی نوعی لباسشویی تک شیر با تایمر الکترومکانیکی در حالت دور کند، راست گرد

**تمرین:** در مدار مسیر جریان ۱-۱۵۵، لامپ چه موقع روشن می شود. مراحل آن را به ترتیب بنویسید.

### صرفه جویی در مصرف انرژی

حرارت ۹۰ درجه را معمولاً فقط برای لباسها و پارچه های سفید و بسیار کثیف به کار می برند. لکه گیری لباسها باعث می شود که از برنامه های آب سرد یا آب ۴۰ تا ۶۰ درجه استفاده کنید.

## ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل B):

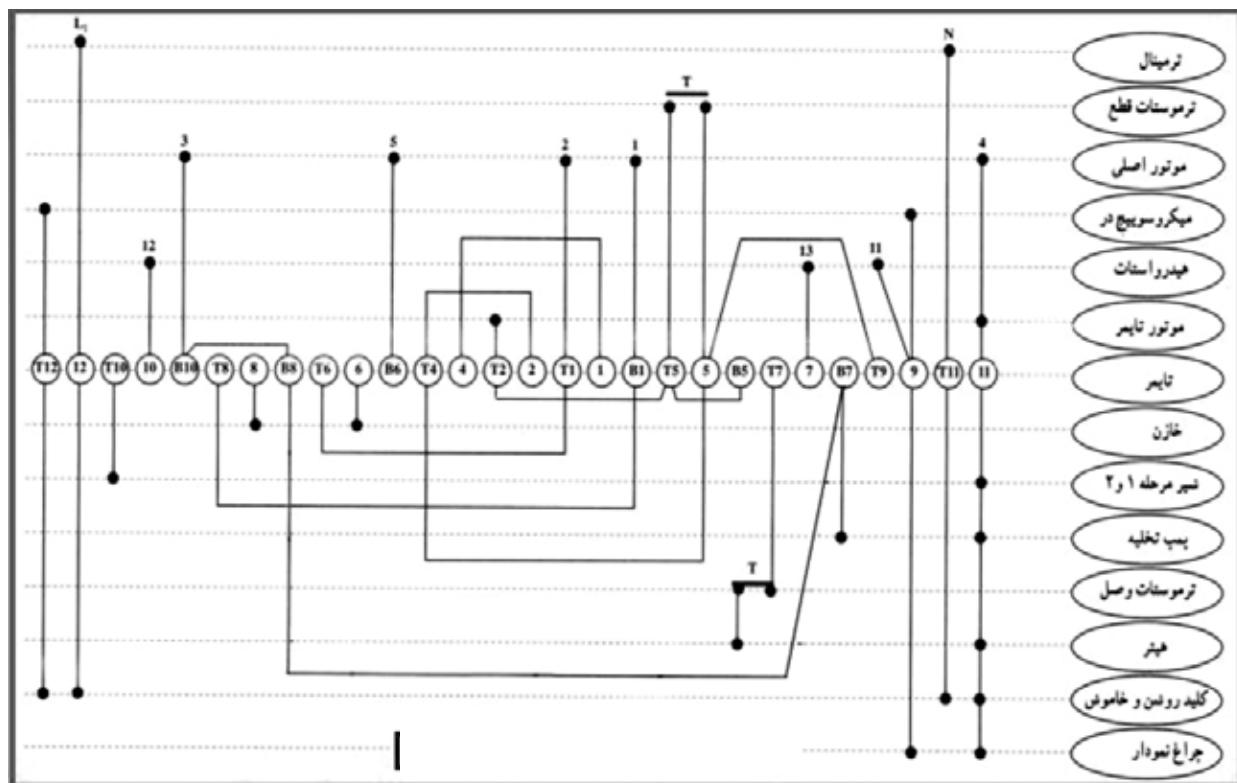


شکل ۱-۱۵۶ نقشه نوعی لباسشویی تک شیر با تایmer الکتروموکانیکی

**تمرین:** با توجه به نقشه خطی ۱-۱۵۶، ترمینال مربوط به اتصالات هر یک از چراغ نمودار، هیتر، موتور تایمر و ترمومترات قطع به تایمر را بنویسید.
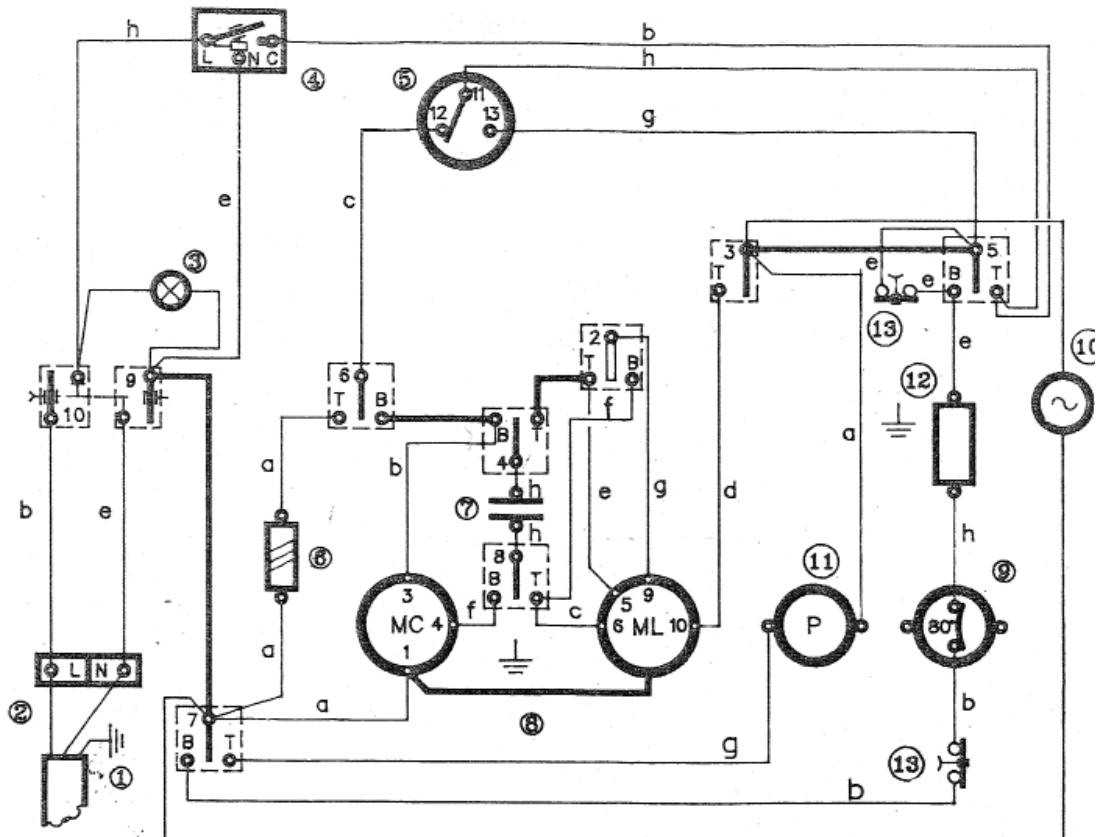
### صرفه‌جویی در مصرف انرژی

دهانه پودر را بطور منظم تمیز کنید. توجه داشته باشید که تمیز کردن ماشین لباسشویی به و افزایش عمر مفید آن کمک می کند.

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی نوع دیگری از ماشین لباسشویی  
اتوماتیک (مدل B):



- 1- اتصال زمین  
2- جعبه تقویت  
3- خراغ راهنمایی  
4- سویچ درب  
5- هیدروستات  
6- شیر الکتریکی  
7- حافظ  
8- موتور  
9- ترموموستات


- 10- موتور تایمر  
11- پسم خلیه  
12- گرمگن  
13- تکمه فشاری

- صورتی  
آبی  
بنفش  
برتقالی  
قهوه‌ای  
حکستری  
سفید  
مشکی

شكل 1-157

نقشه شکل 1-157 مربوط به لباسشویی اتوماتیک تک شیر با یک هیدروستات سه  
فیش است که هیدروستات آن با شماره ۵ و شیر الکتریکی آن با شماره ۶ مشخص  
شده است و این دستگاه در حالت خاموش می‌باشد.

ب - روش شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک  
(مدل C):

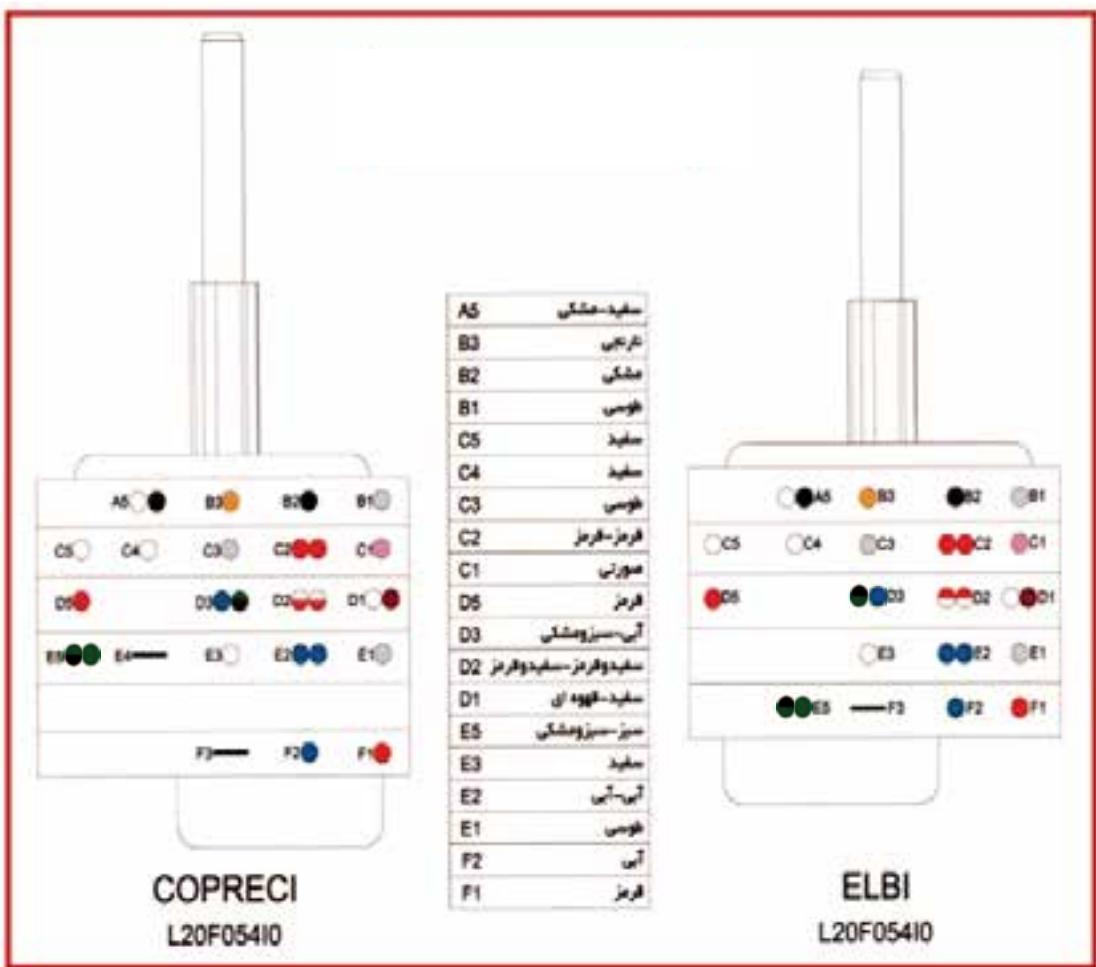


شکل ۱-۱۵۸-۱ نقشه تایمر ۵۰۰ دور تک شیر

جدول داده شده در شکل ۱-۱۵۸-۱، فیش های تایمر و رنگ سیم وصل شده به آنها را نشان می دهد.

**تمرين:** رنگ سیم های متصل به فیش های F2 و E5 و C3 و B1 تایمر را تعیین کنید؟

## پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی نوع دیگری از ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل C):

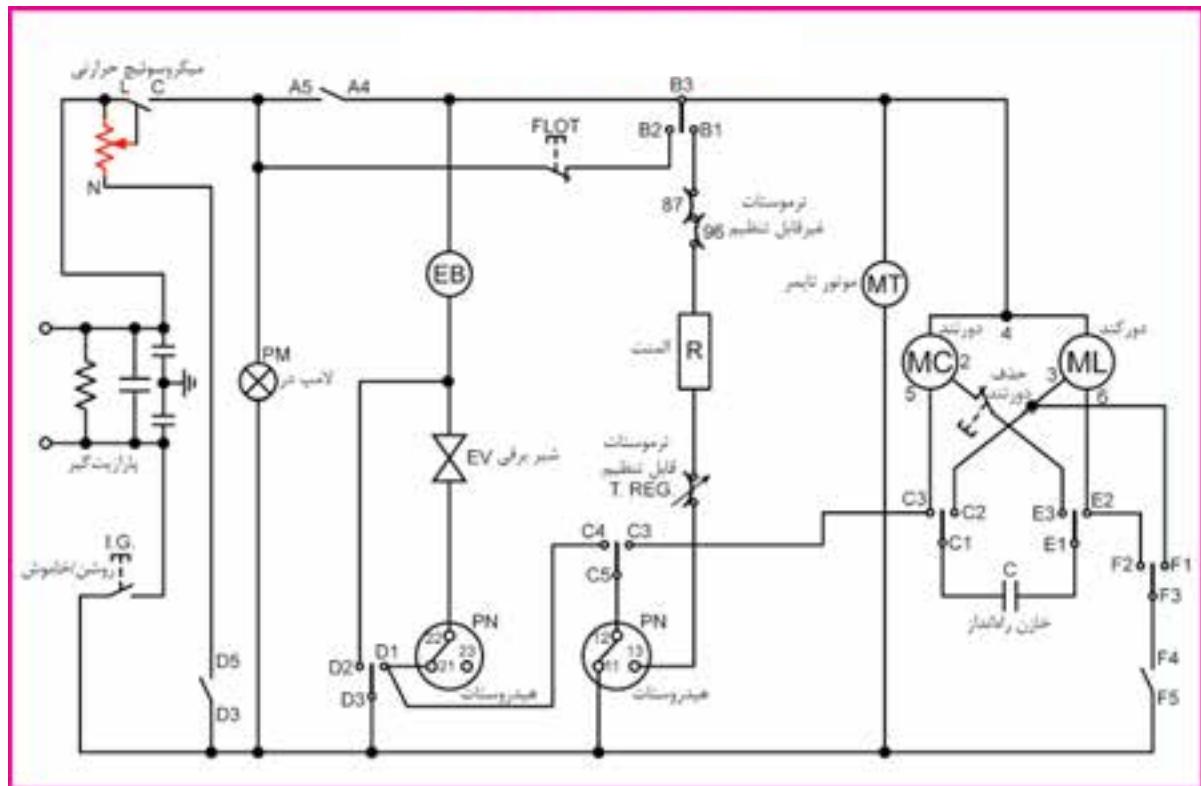


شکل ۱-۱۵۹ لباسشویی تک شیر ۵۰۰ دور

نقشه شکل ۱-۱۵۹ مربوط به لباسشویی اتوماتیک تک شیر با دو هیدروستات برای دو سطح مختلف آب‌گیری می‌باشد و دستگاه را در حالت خاموش نشان می‌دهد.
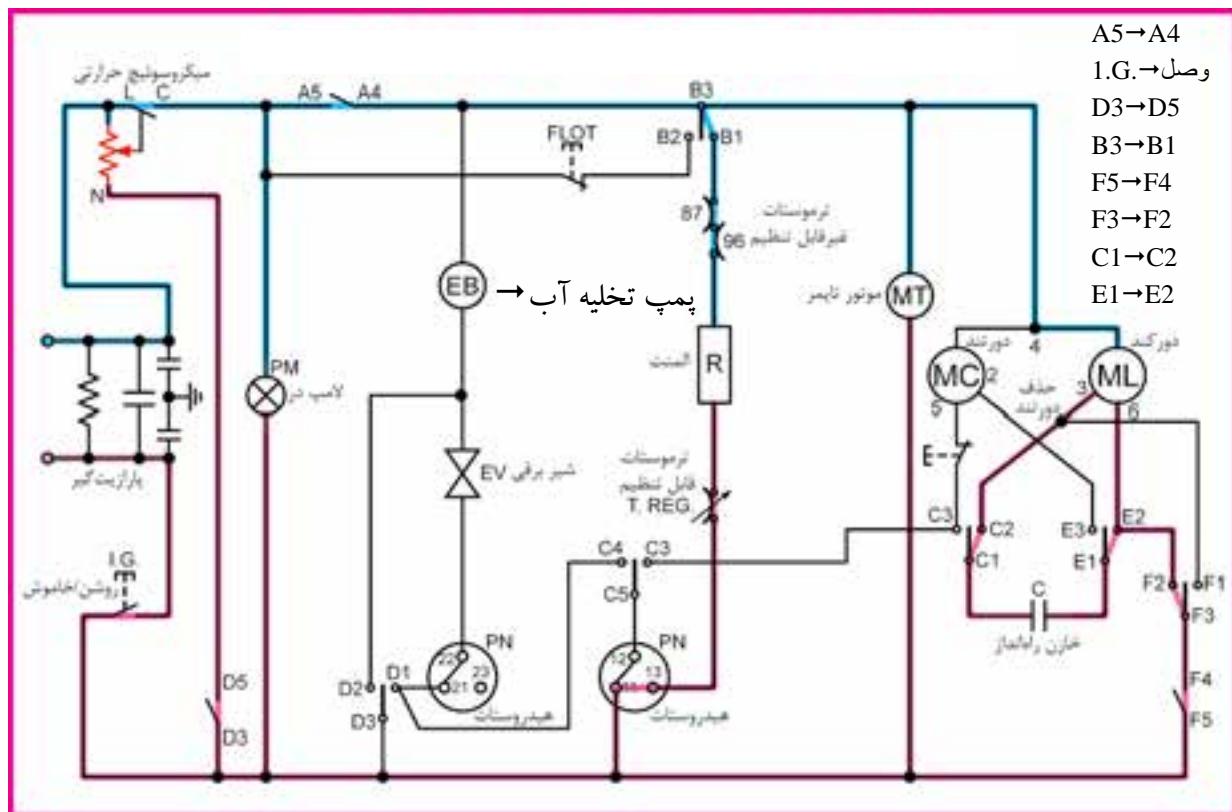
### صرفه‌جویی در مصرف انرژی

پارچه‌های خیلی چرک را ابتدا خیس کنید. می‌توانید برای این کار از برنامه خیساندن لباس‌ها استفاده کنید. به این ترتیب در یک دور شستشو و مصرف برق، بیشتر صرفه‌جویی کرده‌اید.


ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی  
اتوماتیک (مدل C):



**تمرين:** نقشه تفکیکی مسیر جریان شکل ۱-۱۶۰ را در حالتی که ماشین با دور تند کار می کند رسم کنید؟

**تمرين:** مسیر جریان نقشه تفکیکی ۱-۱۶۰ را در حالتی که فقط پمپ تخلیه کار می کند رسم کنید.

**پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک با موتور اوپنیورسال و برد سرعت (مدل C):**

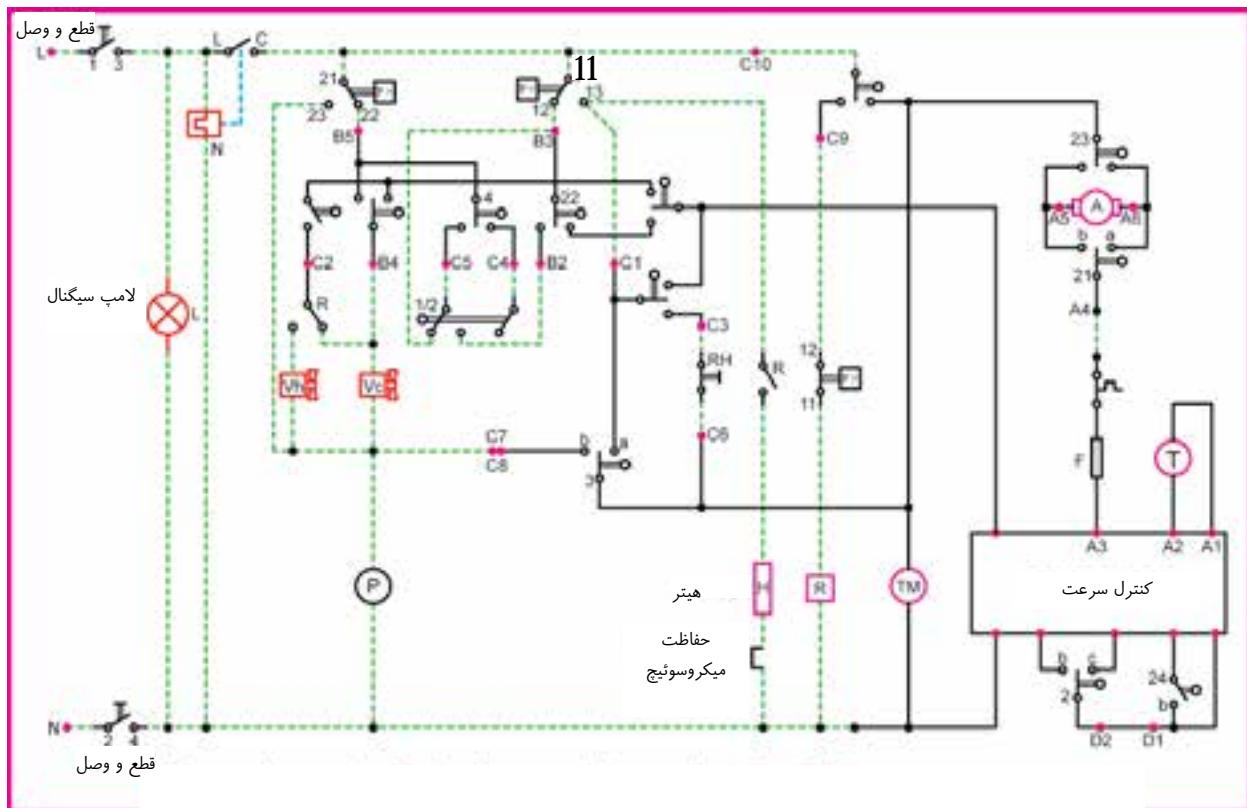

شكل ۱-۱۶۱ نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک با موتور اوپنیورسال

موتور انیور سال A

در نقشه شکل ۱-۱۶۱، برد کنترل سرعت مربوط به ماشین لباسشویی اتوماتیک را مشاهده می کنید که موتور الکتریکی آن، از نوع اوپنیورسال می باشد. این مدار، دستگاه را در حالت خاموش نشان می دهد.

تاکوژنراتور T

موتور تایمر TM

هیتر H

پمپ تخلیه آب P

لامپ سیگنال X


شیر الکتریکی vh/vc

هیدروستات p>

فیوز F

## ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل C):

نقشه سیم کشی ماشین لباسشویی دور تک شیو ۱۱ برترامه

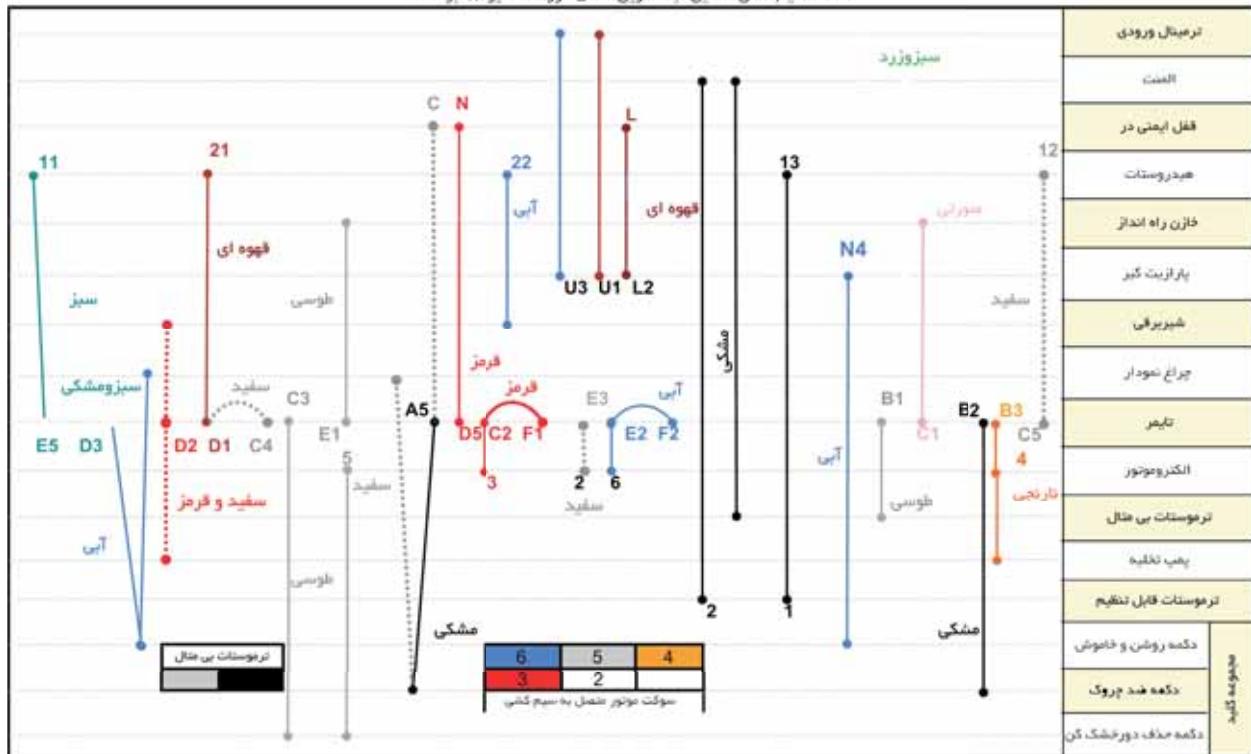

شکل ۱-۱۶۲

در نقشه شکل ۱-۱۶۲، اجزای دستگاه در سمت راست نوشته شده‌اند و در مقابل هر یک از آنها، خطی کشیده شده که محل اتصال جزء مربوطه به دستگاه را مشخص می‌کند.

برای پیدا کردن اتصال الکتریکی اجزاء به یکدیگر، باید در امتداد خط مقابل هر یک از اجزایی حرکت کرده و محل اتصال را پیدا کنید. سپس اجزای متصل شده به هر محل را مشخص کنید.

**مثال:** اتصالات ترمینال ورودی را بنویسید.

اتصال اول به بدنه پارازیت گیر وصل شده است.

اتصال دوم به  $U_1$  پارازیت گیر متصل شده است.

اتصال سوم به  $U_3$  پارازیت گیر وصل شده است.

**تمرین:** اتصال دو سر سیم‌های شیر برقی را پیدا کنید.

## چ - جدول سیکل عملکرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک در گام‌های مختلف (مدل C):

توضیحات	دور خشک کن	چرخش	پمپید	المفت	شیر برآفی آب سرد	گام	برنامه
STOP							
آبگیری همراه چرخش						1	
						2	
						3	
آبگیری همراه چرخش						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
						10	
						11	
آبگیری همراه چرخش				CL		1	
				CL		2	
آبگیری همراه چرخش				CL		3	
دکمه ضد چروک				(G)		4	
						5	
						6	
STOP							
آبگیری همراه چرخش						1	
						2	
						3	
						4	
						5	
						6	
						7	
						8	
						9	
آبگیری همراه چرخش						10	
آبگیری همراه چرخش						11	
آبگیری همراه چرخش						12	
دکمه ضد چروک				امبست		1	
						2	
STOP							
						1	
STOP							

جدول عملکرد ماشین لباسشویی در گام‌های مختلف تایмер ۵۰۰ دور تکشیر  
شکل ۱-۱۶۳


**مثال:** برنامه چهارم و گام سوم را بررسی کنید.

آب وارد جاپودری دوم شده و المفت و چرخش موتور را خواهیم داشت.

**تمرین:** برنامه اول و گام دوم را بررسی کنید.

**تمرین:** برنامه ششم و گام سوم را بررسی کنید.

## ح - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی نوع دیگری ماشین لباسشویی اتوماتیک (مدل C):

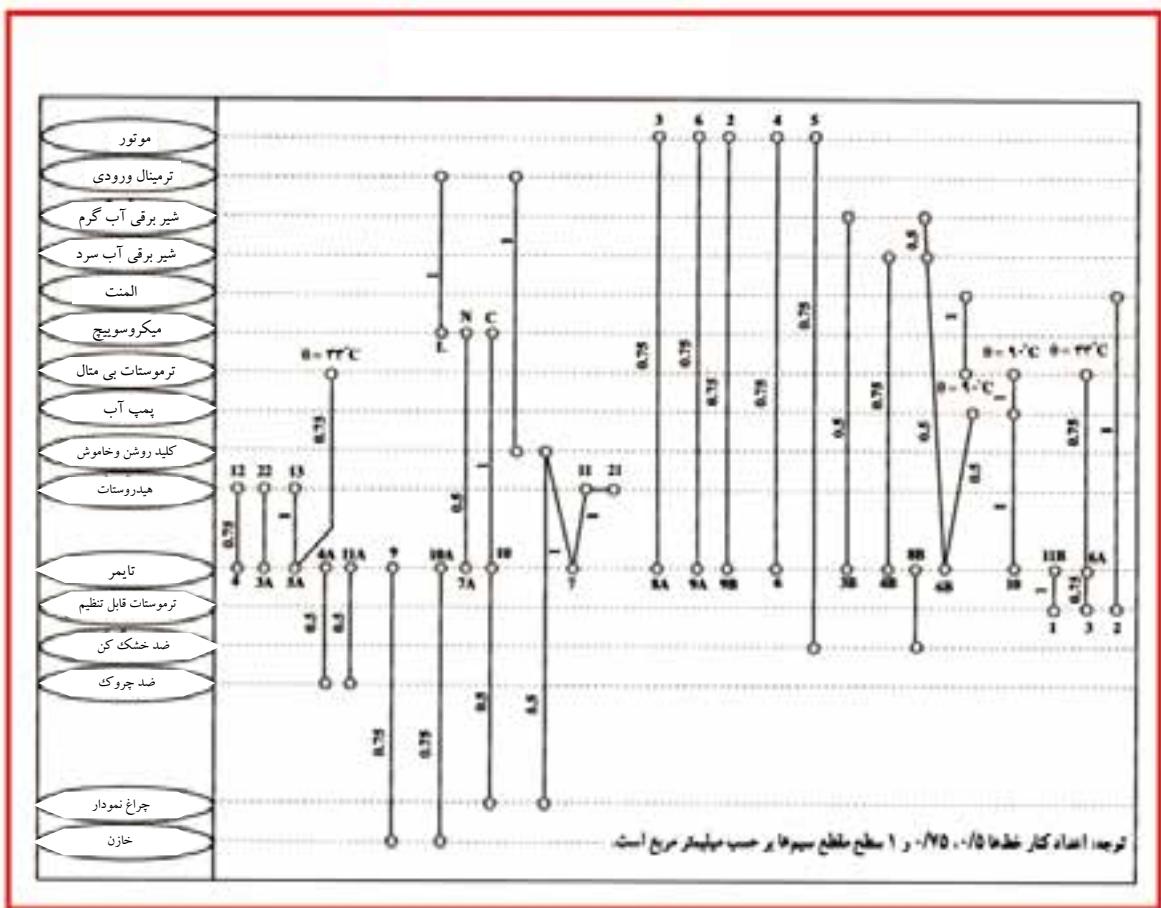

شكل ۱-۱۶۴ اتصال سیم‌ها در یک نوع ماشین لباسشویی

نقشه شکل ۱-۱۶۴ یک نوع مدار خطی را نشان می‌دهد که سطح مقطع سیم‌های رابط آن در کنار آن هانو شده است. اندازه سطح مقطع سیم‌ها شامل ۰/۵، ۰/۷۵ و ۰/۱۰ می‌باشد.

### صرفه جویی در مصرف انرژی

آب مصرفی ماشین‌های لباسشویی در از جلو، بسیار کمتر از انواع ماشین‌های در از بالا می‌باشد.

## ب - روش شماره برداری مونتاژ تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی (مدل D):




شکل ۱-۱۶۵ نقشه مونتاژ تایمر لباسشویی ۷۰۰ دور تک شیر

جدول داده شده در شکل ۱-۱۶۵، فیش های تایمر و رنگ سیم وصل شده به آنها را نشان می دهد.

**تمرین:** رنگ سیم های متصل به فیش های A2 و B3 و C3 و D4 تایмер را تعیین کنید.

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک  
دیجیتالی (مدل D):

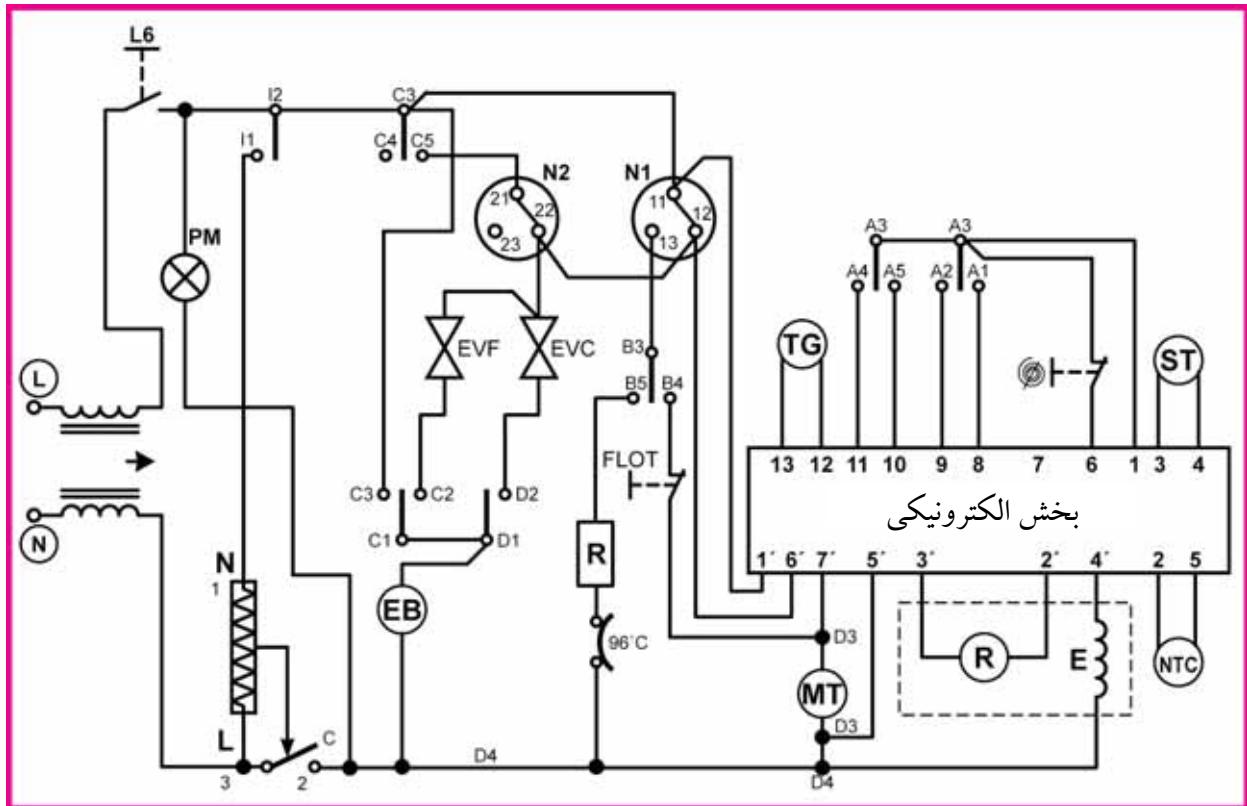

شکل ۱۶۶-۱ مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی

برای شروع کار ابتدا تایмер را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و پس از انتخاب برنامه، کلید استارت را بزنید تا آغازگیری شروع شود. عیوب های ایجاد شده در ماشین با شماره هایی مشخص می شوند که برای رفع عیوب آنها باید طبق دفترچه راهنمای عمل کنید.

N1 و N2 → هیدروستات

EVF و EVC → شیر بر قی  
R → المتر

TG → تاکوژنراتور


EB → پمپ تخلیه آب

PM → لامپ خبر

MT → موتور تایمر

NTC → مقاومت وابسته به دما

ت - نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی  
اتوماتیک دیجیتالی (مدل D):

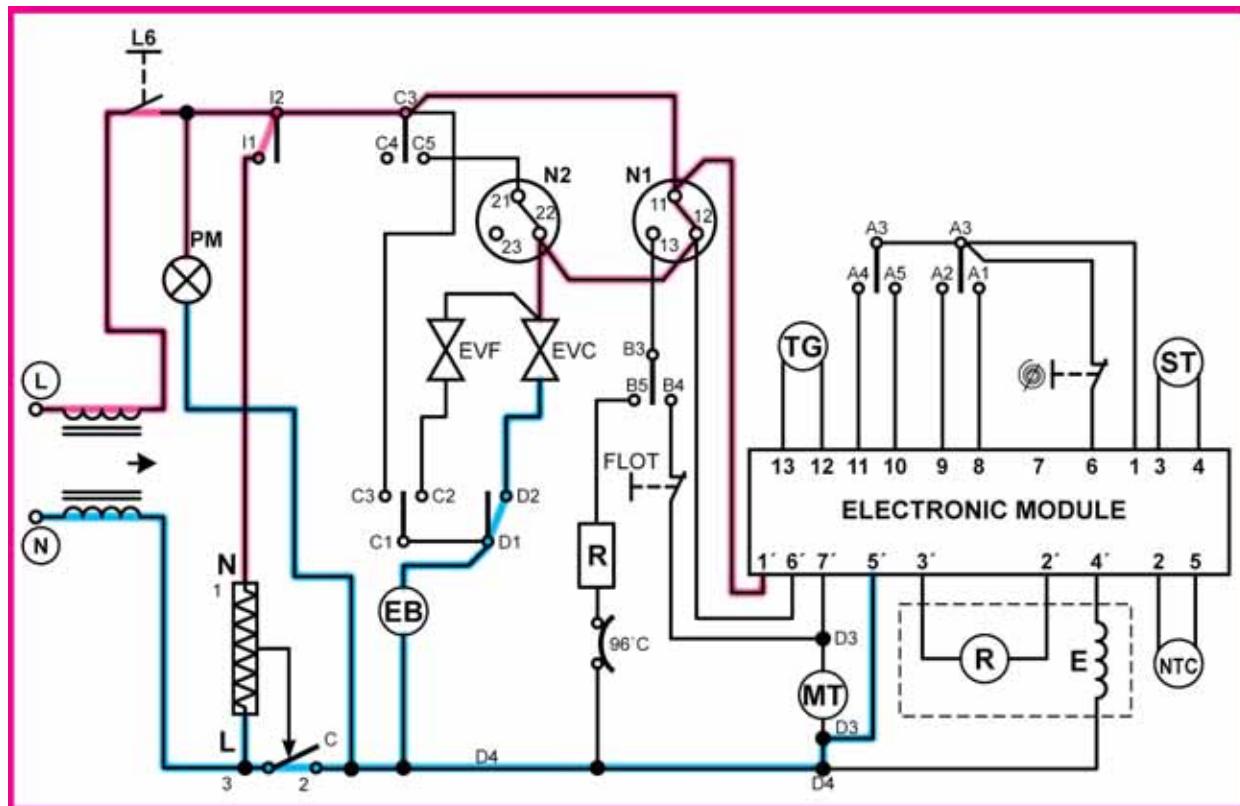

شکل ۱-۱۶۷ نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتال


در نقشه شکل ۱-۱۶۷ ۱- دستگاه در حال آبگیری مرحله اول می‌باشد و برد الکترونیکی برق دار شده و لامپ خبر روشن می‌باشد.

**تمرين:** مرحله بعدی که آبگیری تمام شده و المنت وارد مدار می‌شود را رسم کنید؟

### صرفه‌جویی در مصرف انرژی

شستن یکباره لباس‌های بیشتر، مقرر به صرفه تر از دو مرتبه شستن لباس‌ها با مقدار کمتر است.

## ث - نقشه خطی سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی (مدل D):

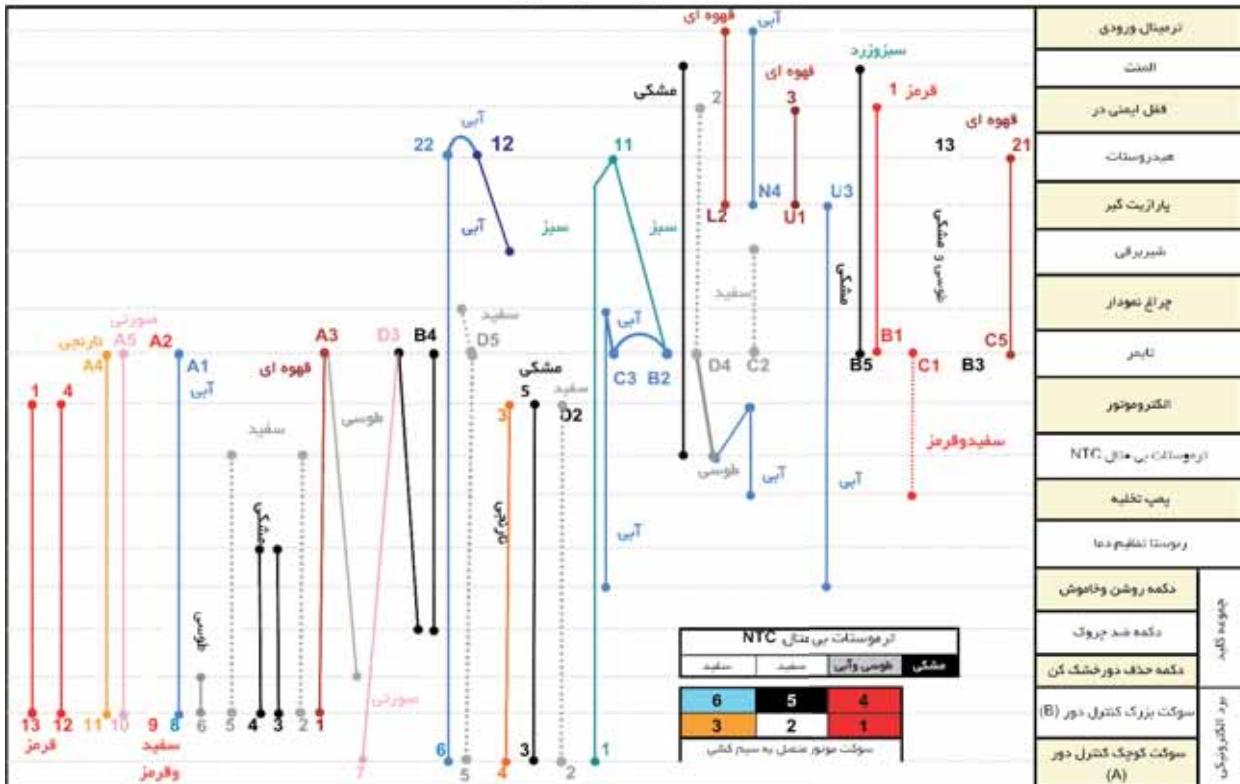

شکل ۱-۱۶۸ نقشه سیم کشی ماشین لباسشویی ۷۰۰ دور تک شیر مدل AFS-۷۳۸

برای پیدا کردن اتصال الکتریکی اجزاء به یکدیگر باید در امتداد خط مقابل هر یک از اجزاء حرکت کرده و محل اتصال را پیدا کنید.

**مثال:** اتصالات ترموموستات حرارتی NTC را بنویسید.

مطابق جدوب داخل نقشه، اتصالات به ترتیب زیر می باشد:

سیم طوسی به D4 تایمر و سیم آبی الکتروموتور

سیم مشکی به المث

دو سیم سفید به ۲، ۵ سوکت بزرگ کنترل دور

**تمرین:** از روی ترمینال سر موتور و نقشهی بالا، اتصالات را به اجزاء دیگر بنویسید.

## ج - جدول سیکل عملکرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی در گام های مختلف (مدل D):

جدول عملکرد ماشین لباسشویی در گام های مختلف تایمر ۷۰۰ دور نگاشتیز						
توضیحات	دور نگاشتیز کن	چرخش	پنهان	الممکن	تغیر بر قی اب سرد	برنامه
<b>STOP</b>						
آبگیری صفره چرخانی						1
						2
						3
آبگیری صفره چرخانی						1
آبگیری صفره چرخانی						2
آبگیری صفره چرخانی						3
آبگیری صفره چرخانی						4
آبگیری صفره چرخانی						5
آبگیری صفره چرخانی						6
آبگیری صفره چرخانی						7
آبگیری صفره چرخانی						8
آبگیری صفره چرخانی						9
آبگیری صفره چرخانی						10
آبگیری صفره چرخانی						11
آبگیری بدون چرخانی						1
آبگیری بدون چرخانی						2
آبگیری بدون چرخانی					C1	3
آبگیری بدون چرخانی					C1	4
آبگیری بدون چرخانی					C1	5
آبگیری بدون چرخانی					C1	6
آبگیری بدون چرخانی					C1	7
آبگیری بدون چرخانی					C1	8
آبگیری بدون چرخانی					C1	9
آبگیری بدون چرخانی					C1	10
آبگیری بدون چرخانی					C1	11
<b>STOP</b>						
آبگیری بدون چرخانی						1
						2
						3
آبگیری بدون چرخانی						4
آبگیری بدون چرخانی						5
آبگیری بدون چرخانی						6
آبگیری بدون چرخانی						7
آبگیری بدون چرخانی						8
آبگیری بدون چرخانی						9
آبگیری بدون چرخانی						10
آبگیری بدون چرخانی						11
<b>STOP</b>						
آبگیری بدون چرخانی						1
						2
						3
آبگیری بدون چرخانی						4
آبگیری بدون چرخانی						5
آبگیری بدون چرخانی						6
آبگیری بدون چرخانی						7
آبگیری بدون چرخانی						8
آبگیری بدون چرخانی						9
آبگیری بدون چرخانی						10
آبگیری بدون چرخانی						11
<b>STOP</b>						
آبگیری بدون چرخانی						1
						2
						3
آبگیری بدون چرخانی						4
آبگیری بدون چرخانی						5
آبگیری بدون چرخانی						6
آبگیری بدون چرخانی						7
آبگیری بدون چرخانی						8
آبگیری بدون چرخانی						9
آبگیری بدون چرخانی						10
آبگیری بدون چرخانی						11
<b>STOP</b>						
آبگیری بدون چرخانی						1
						2
						3
آبگیری بدون چرخانی						4
آبگیری بدون چرخانی						5
آبگیری بدون چرخانی						6
آبگیری بدون چرخانی						7
آبگیری بدون چرخانی						8
آبگیری بدون چرخانی						9
آبگیری بدون چرخانی						10
آبگیری بدون چرخانی						11

شکل ۱-۱۶۹

**مثال :** برنامه سوم و گام چهارم را بررسی کنید.


پمپ تخلیه آب در حال خارج کردن آب می باشد و موتور با دور تند (خشک کن) در حال چرخش است.

**مثال :** برنامه پنجم و گام اول را بررسی کنید.

این برنامه در حال آبگیری به قسمت ۲ جا پودری بوده و المتن نیز روشن است و موتور اصلی در حال چرخش است.

**تمرین:** با کمک مرتبه کارگاه، برنامه های مختلف دیگری را نیز بررسی کنید.

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک  
دیجیتالی (مدل E):

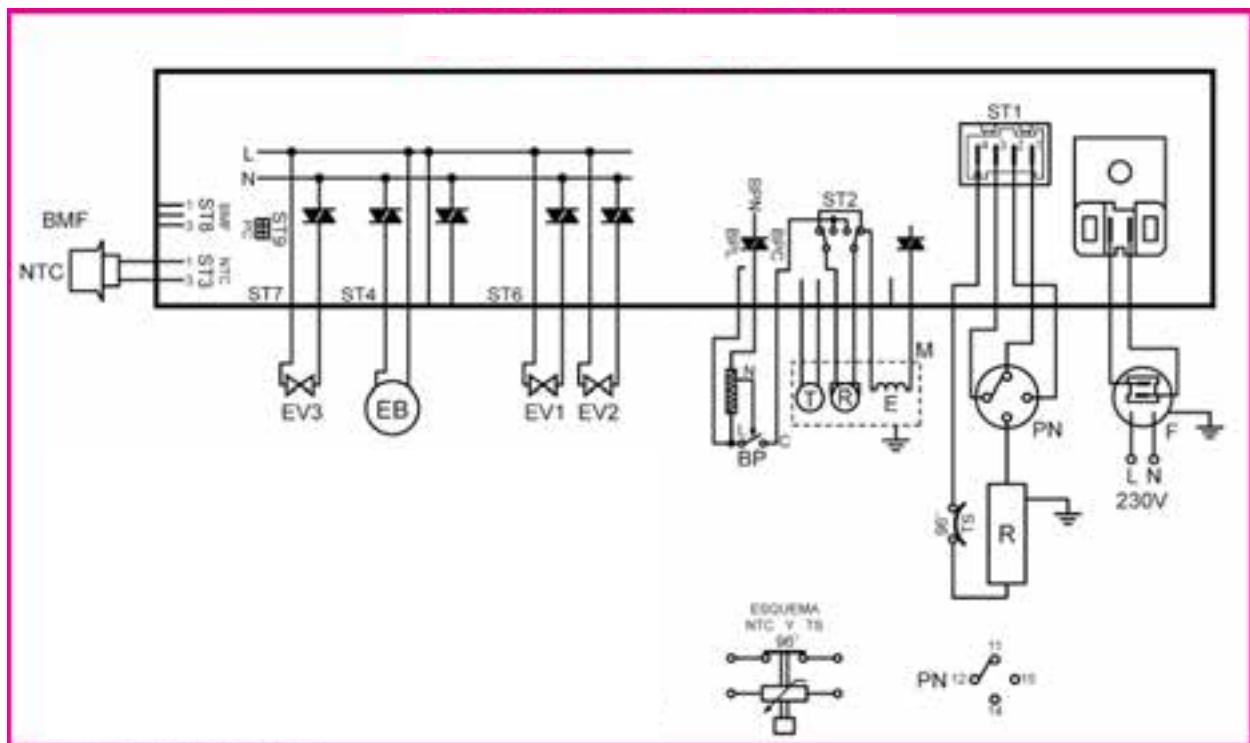

شکل ۱-۱۷۰-۱ نقشه نوعی لباسشویی الکترونیکی

اجزای مختلف نقشه شکل ۱-۱۷۰-۱ عبارتند از:

NTC: مقاومت وابسته به دما

F: پارازیت گیر

PN: هیدروستات

R: المنت

TS: ترموموستات

M: موتور اونیورسال

BP: میکروسوئیچ در


EV1: شیر برقی مرحله اول

EV2: شیر برقی مرحله دوم

EV3: شیر برقی مرحله سوم

EB: پمپ تعطیله

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک  
دیجیتالی (مدل E)

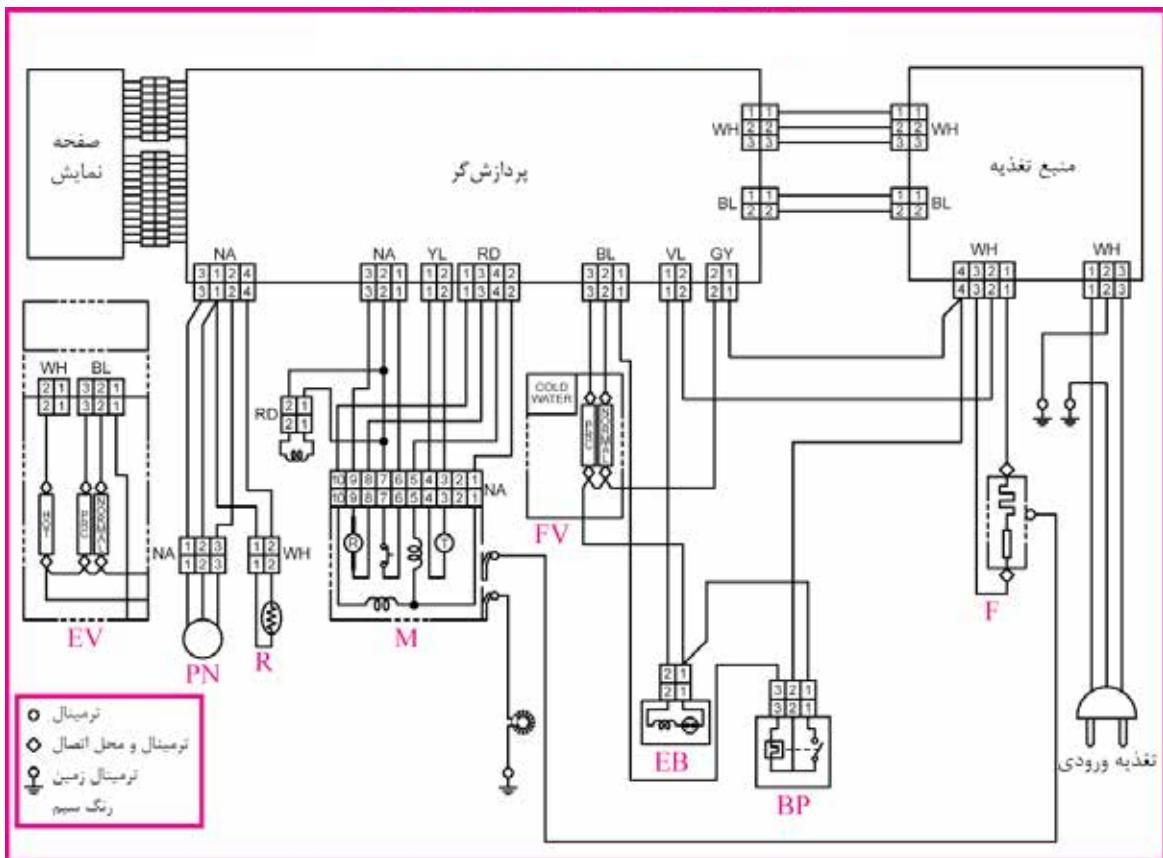

شکل ۱-۱۷۱ مدار الکتریکی یک نمونه لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی

اجزای مختلف نقشه شکل ۱-۱۷۱ عبارتند از:

F : پارازیت گیر

PN : هیدروستات

EV : شیر برقی


R : المنت

BP : میکروسوئیچ در

M : موتور اونیورسال

EB : پمپ تخلیه

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک در از  
بالا ( مدل F )

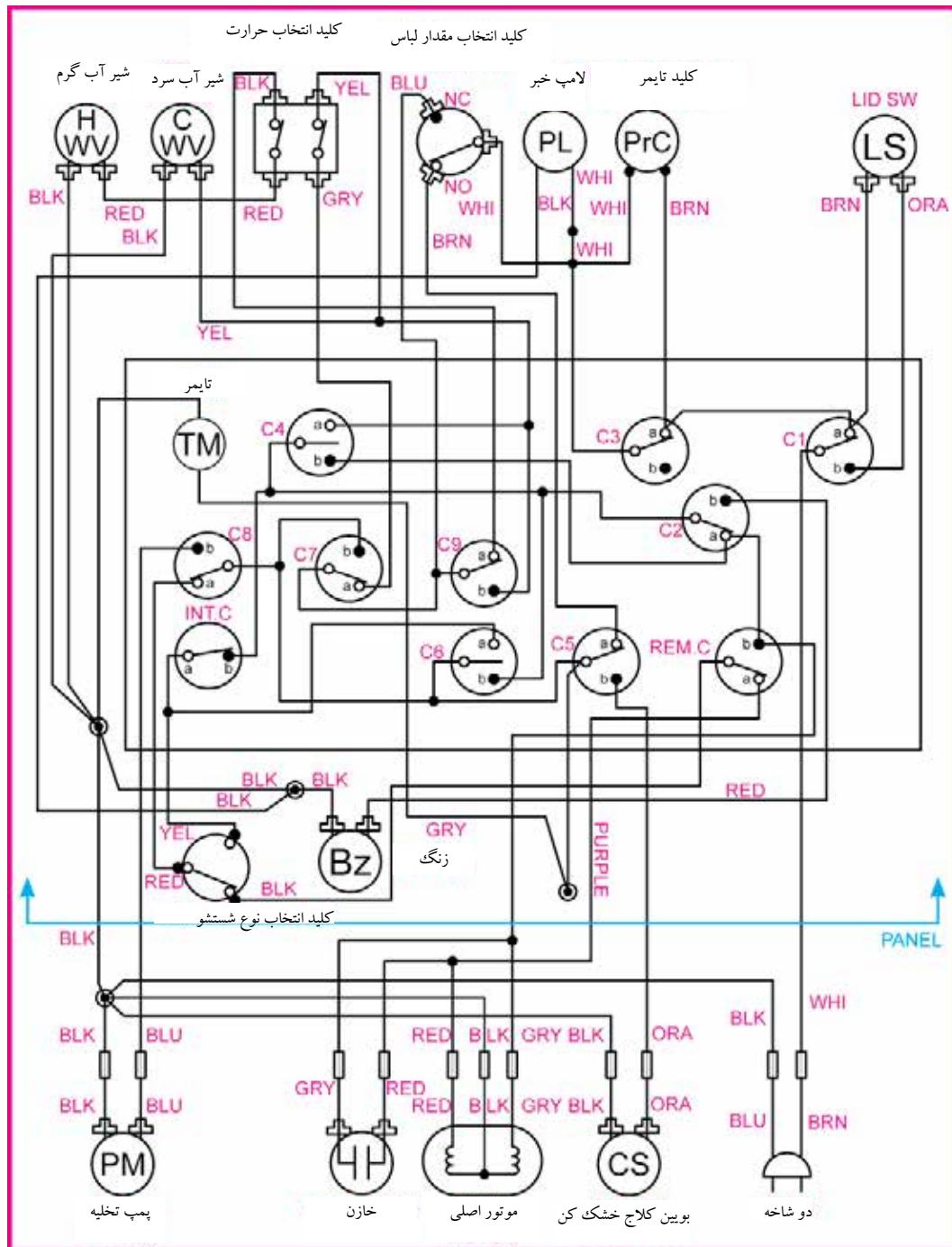


شکل ۱-۲۷۲

در نقشه شکل ۱-۲۷۱، تایمر و موتور آن در کادر مستطیل شکل وسط نقشه آمده است و  
پلاتین های آن با حرف C مشخص شده است.

هم چنین سایر اجزای ماشین، در قسمت بالا و پایین نقشه دیده می شوند.

## ج - جدول سیکل عملکرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا در گام های مختلف (مدل F)

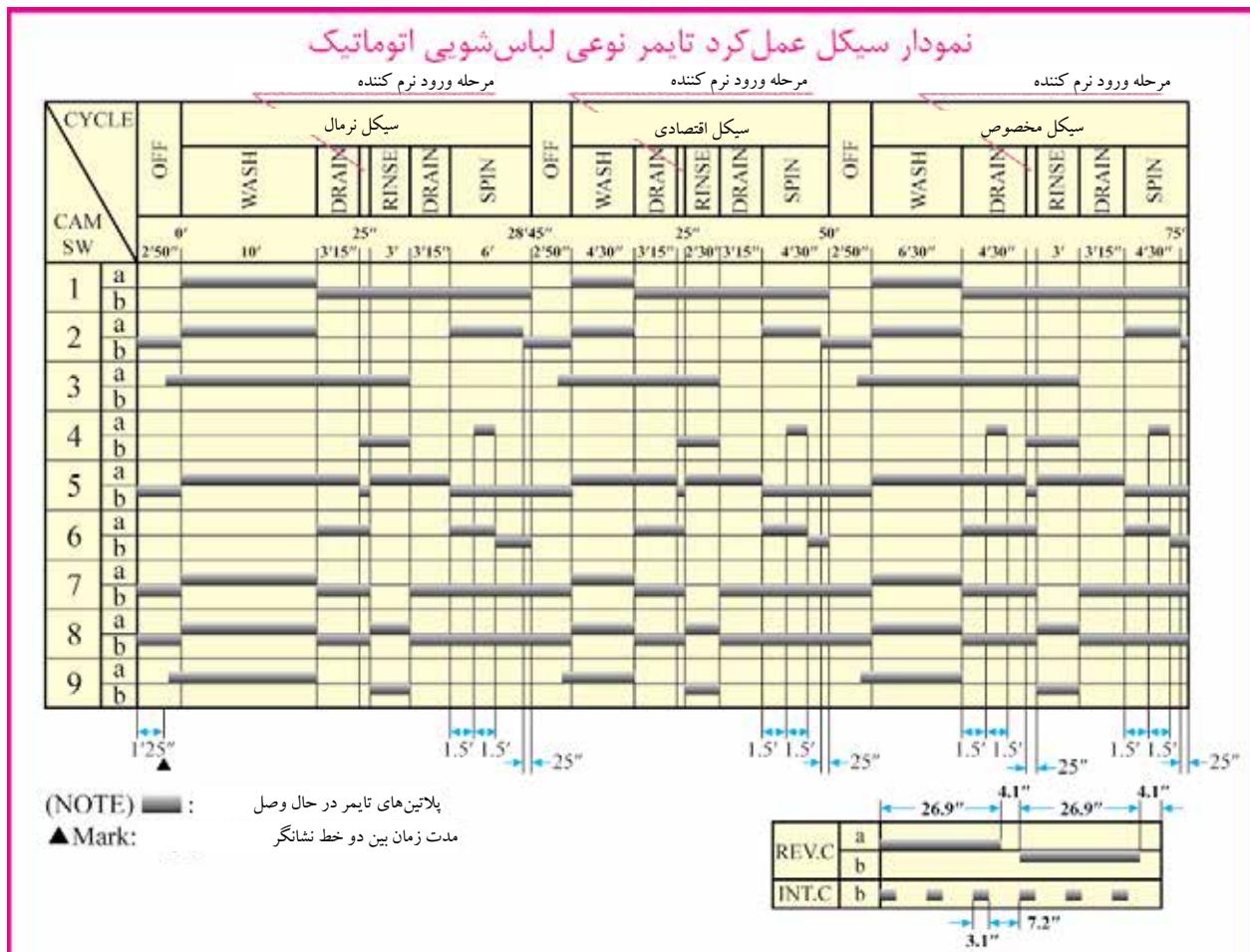


شکل ۱-۱۷۳

جدول شکل ۱-۱۷۳ مربوط به ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا شکل ۱-۱۳۵ می باشد که عملکرد تایمر را در مقاطع مختلف زمانی نشان می دهد .

### صرفه جویی در مصرف انرژی

از به کار بردن ماشین لباسشویی در ساعات پیک مصرف برق خودداری کنید زیرا به دلیل تقاضای زیاد، فشار بر شبکه برق شدید است .


پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا و دارای گیربکس (مدل G):

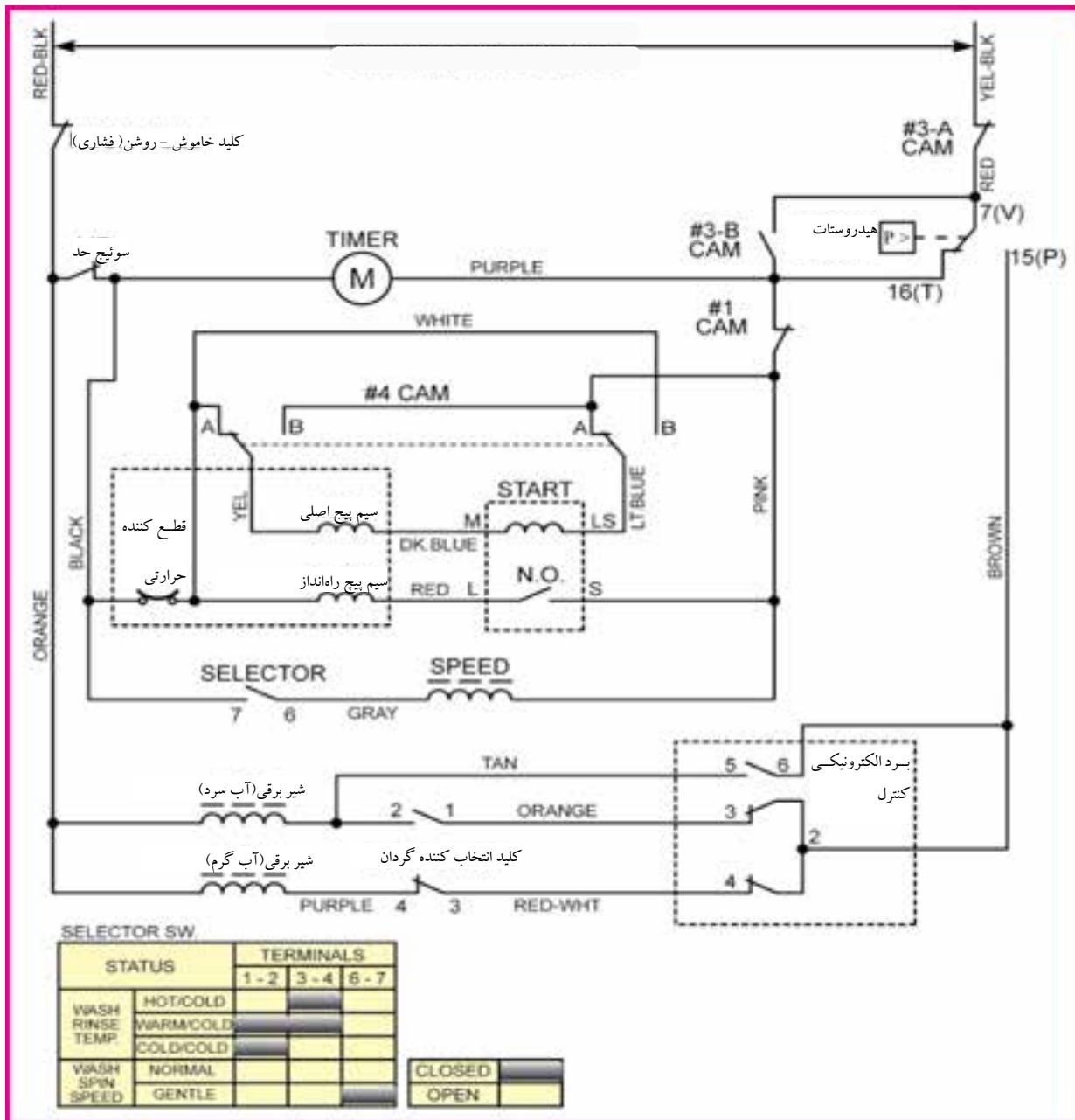

شكل ۱-۱۷۴

نقشه، سیم بندی مدار الکتریکی مربوط به ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا شکل ۱-۱۴۲ می باشد که دارای گیربکس می باشد.


## ج - جدول سیکل عملکرد تایمر ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا و دارای گیربوکس در گام‌های مختلف (مدل G):

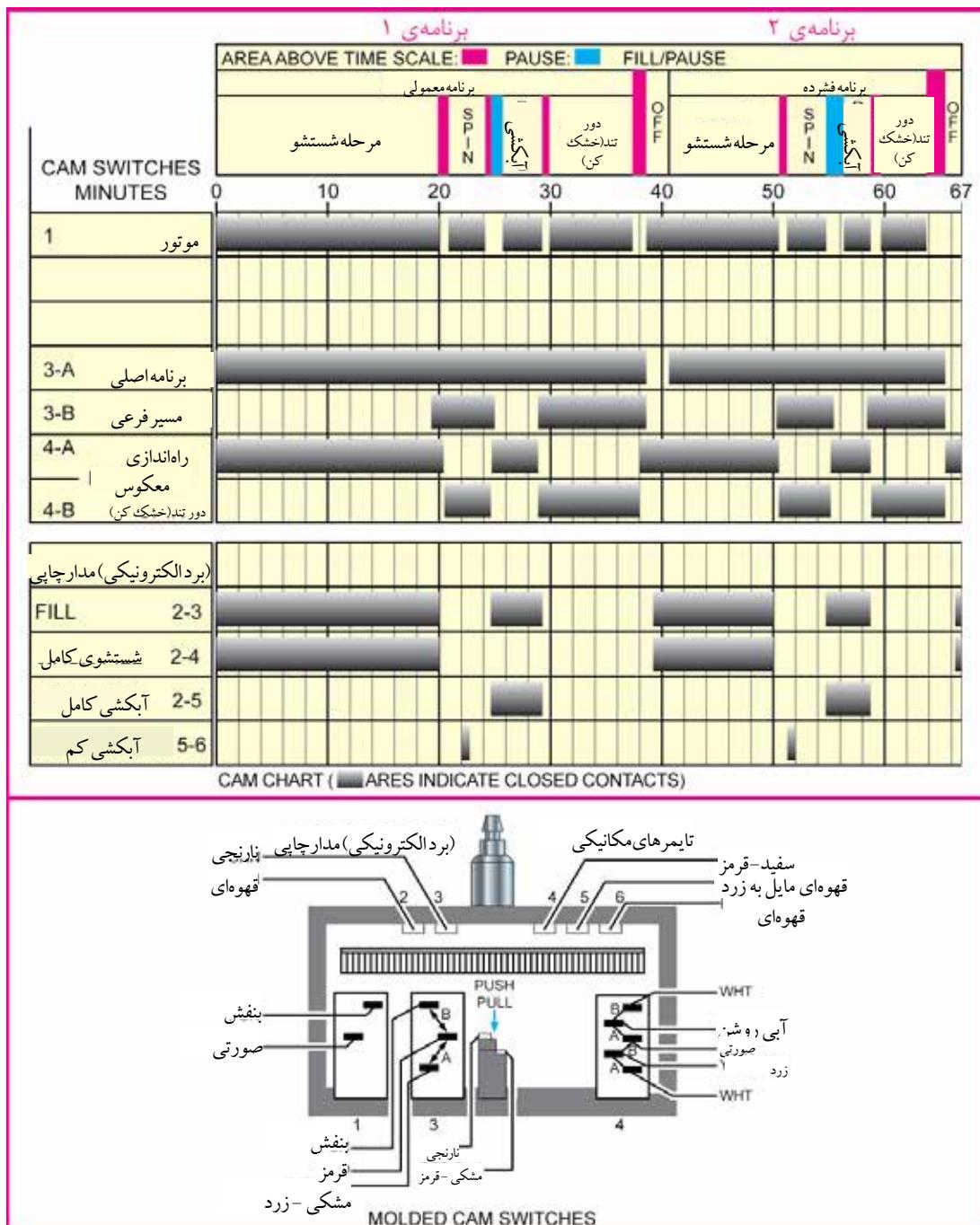

شکل ۱-۱۷۵


شکل ۱-۱۷۵ مربوط به ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا شکل ۱-۱۷۴ می‌باشد که عملکرد تایmer را در مقاطع مختلف زمانی نشان می‌دهد.

پ - نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی اتوماتیک در از بالا و دارای گیربکس و برد کنترل سرعت (مدل G)

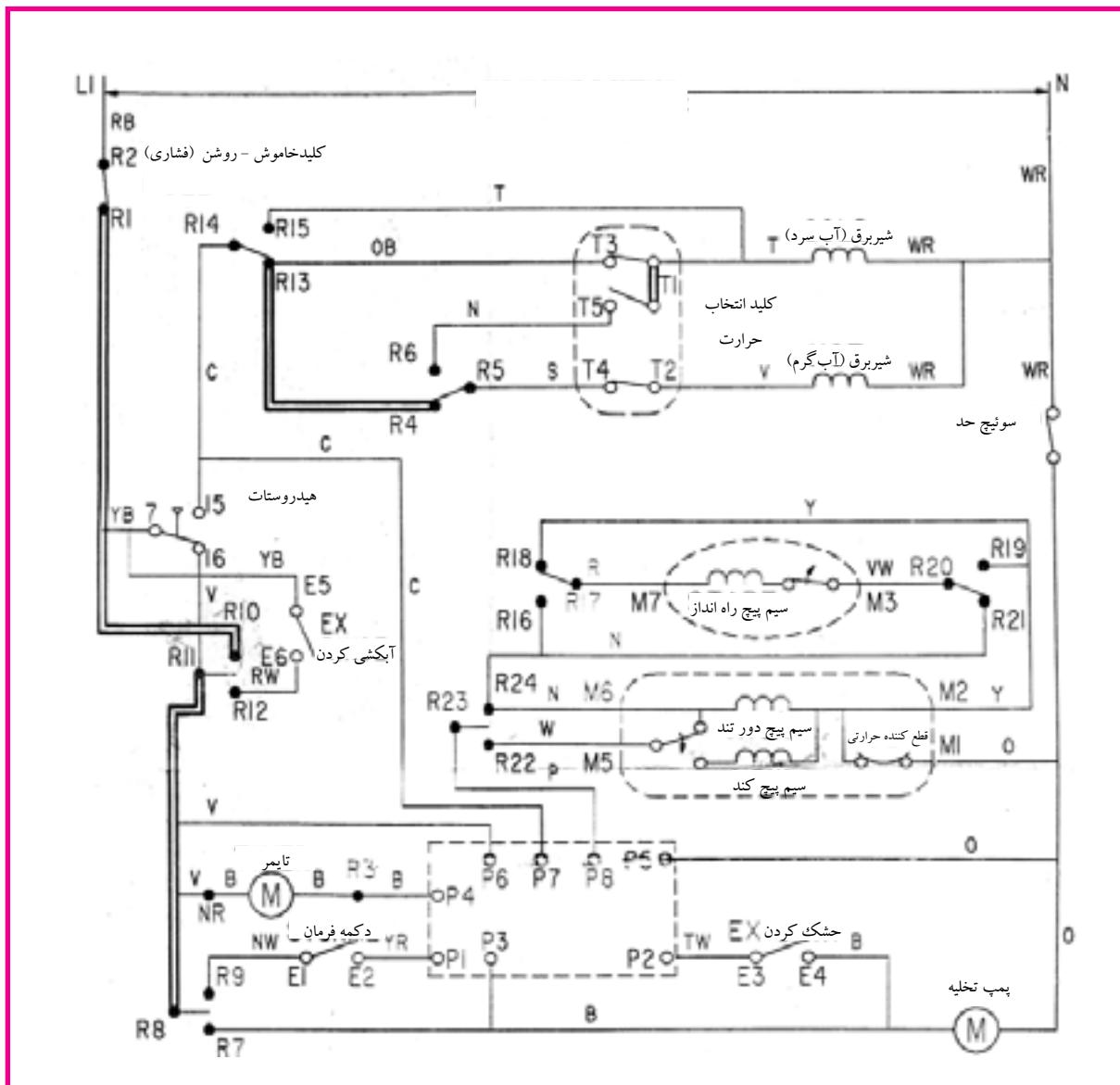


شکل ۱-۱۷۶


شکل ۱-۱۷۷ مربوط به سیم‌بندی مدار الکتریکی ماشین لباسشویی در از بالا و پیش‌رفته و دارای برد کنترل سرعت می‌باشد. این ماشین دارای گیربکس و پروانه بلند همزمان نیز می‌باشد.

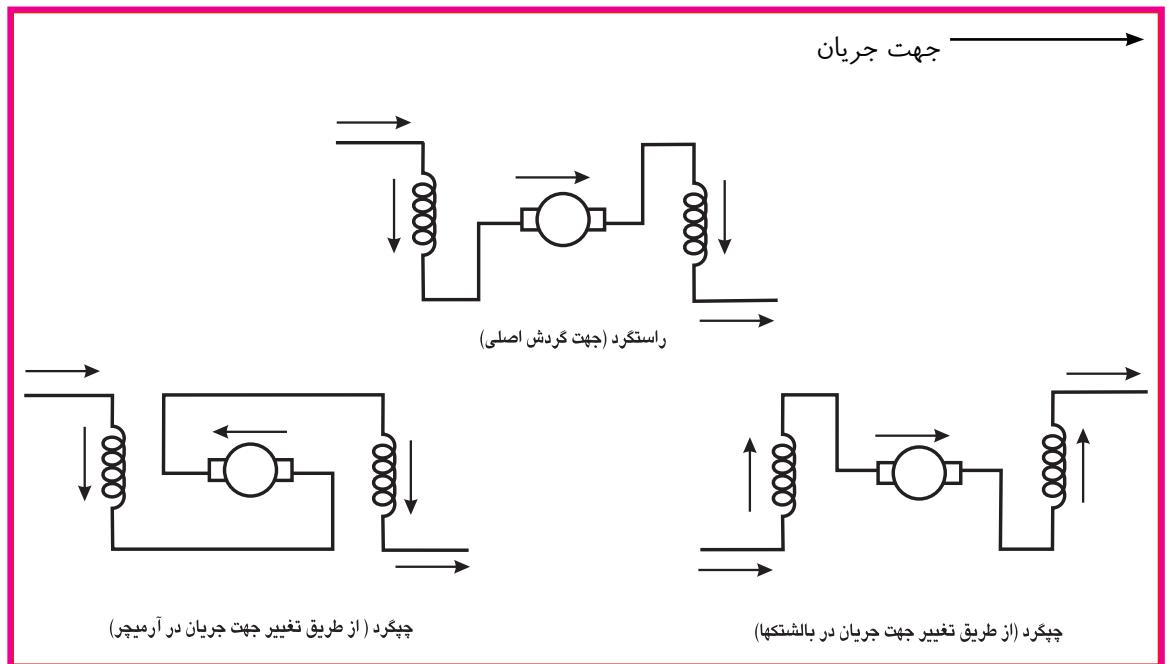


شکل ۱-۱۷۷-۱ روش تغییر جهت گردش موتورهای اونیورسال در لباسشویی‌های اتوماتیک

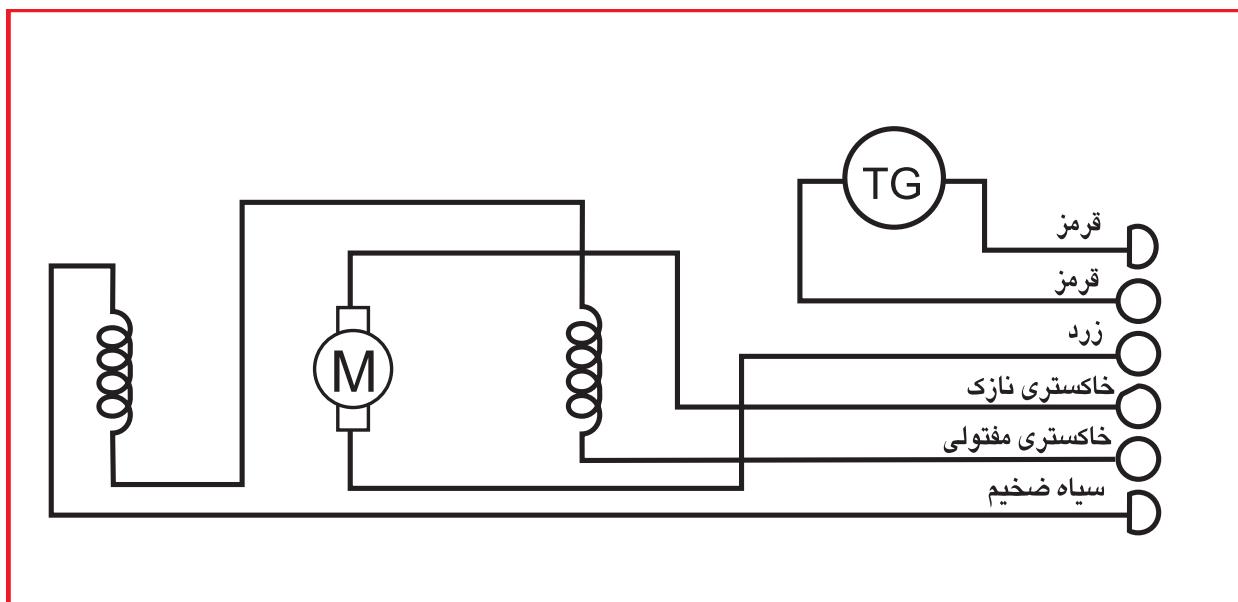

شکل ۱-۱۷۸-۱ نقشه خارجی موتور اونیورسال

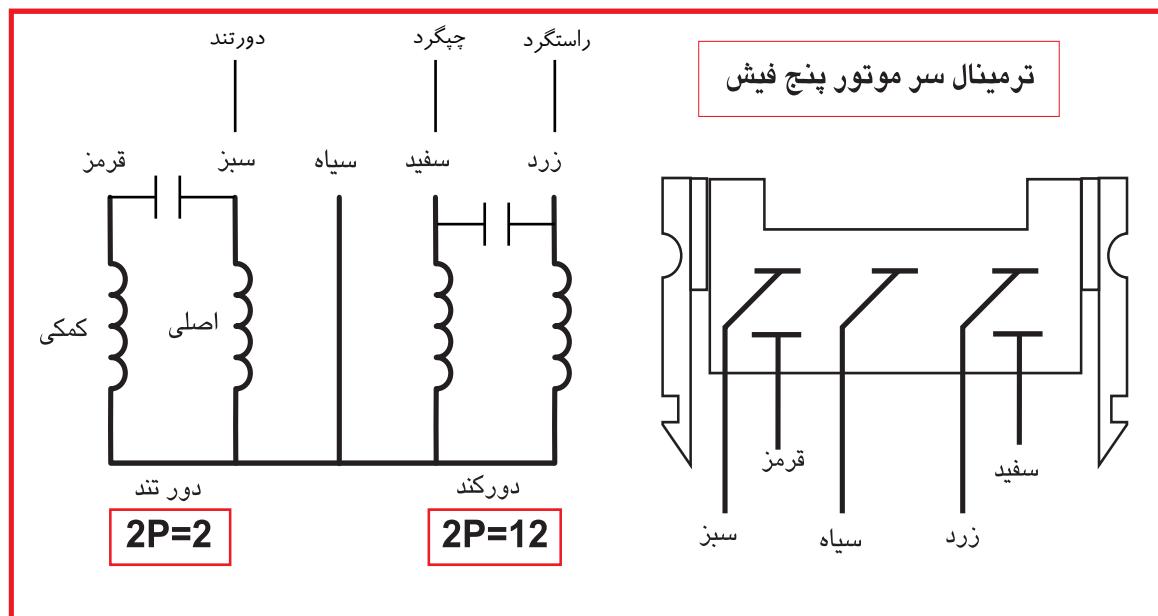


شکل ۱-۱۸۱ روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک ۵ فیش

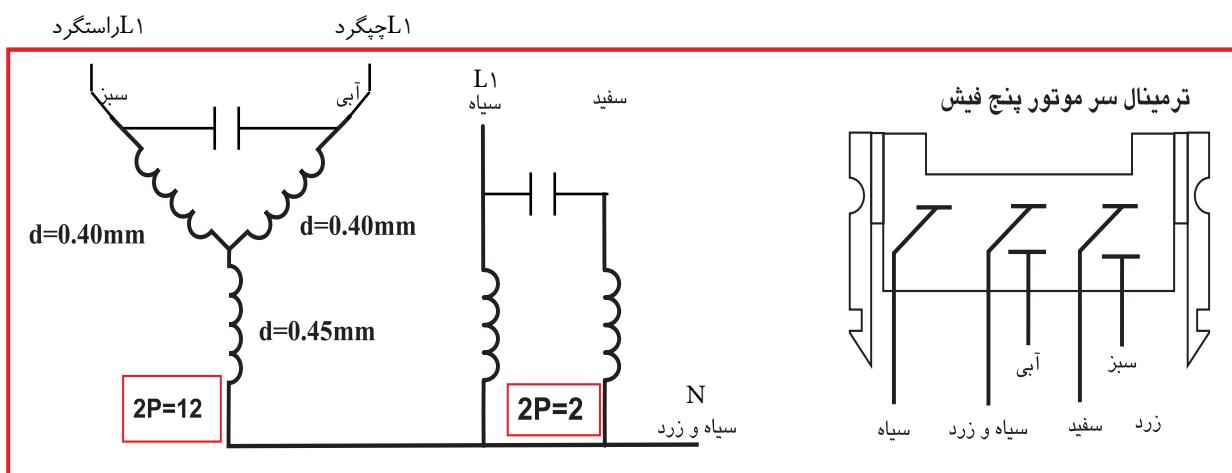

شکل ۱-۱۸۲ روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک ۵ فیش

برای تغییر جهت گردش موتورهای اونیورسال کافی است در مدار راستگرد شکل ۱-۱۷۶، جهت جریان را در آرمیچر و یا در بالشتک‌ها عوض کنید.

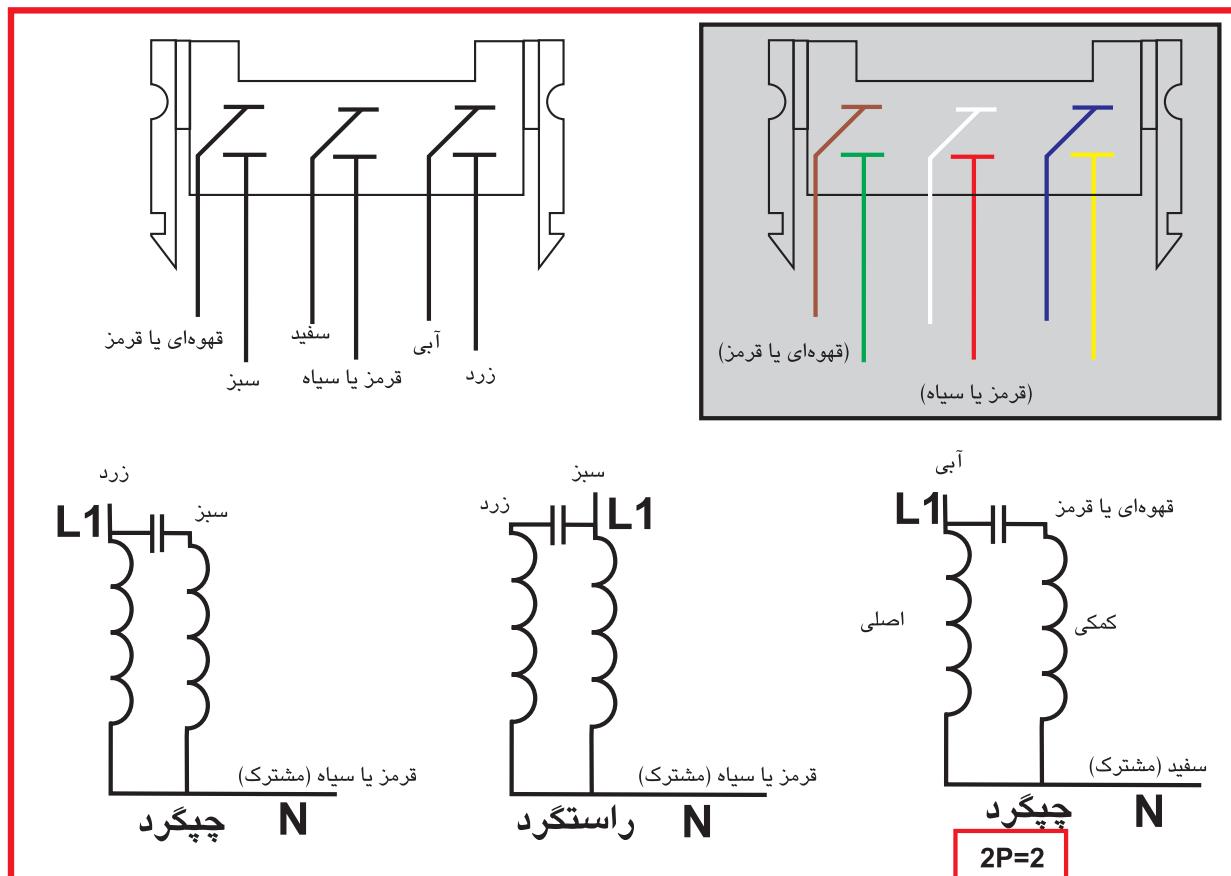


شکل ۱-۱۸۴ روش آزمایش و راهاندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک ۶ فیش

سیم بندی دور کند موتور لباسشویی اتوماتیک بالا، به صورت سه فاز طراحی شده است.


### صرفه جویی در مصرف انرژی

هزینه کلی انتخاب ماشین لباسشویی با برچسب انرژی پایین، بالاتر است. هر چند که قیمت اولیه پایینی داشته باشد.

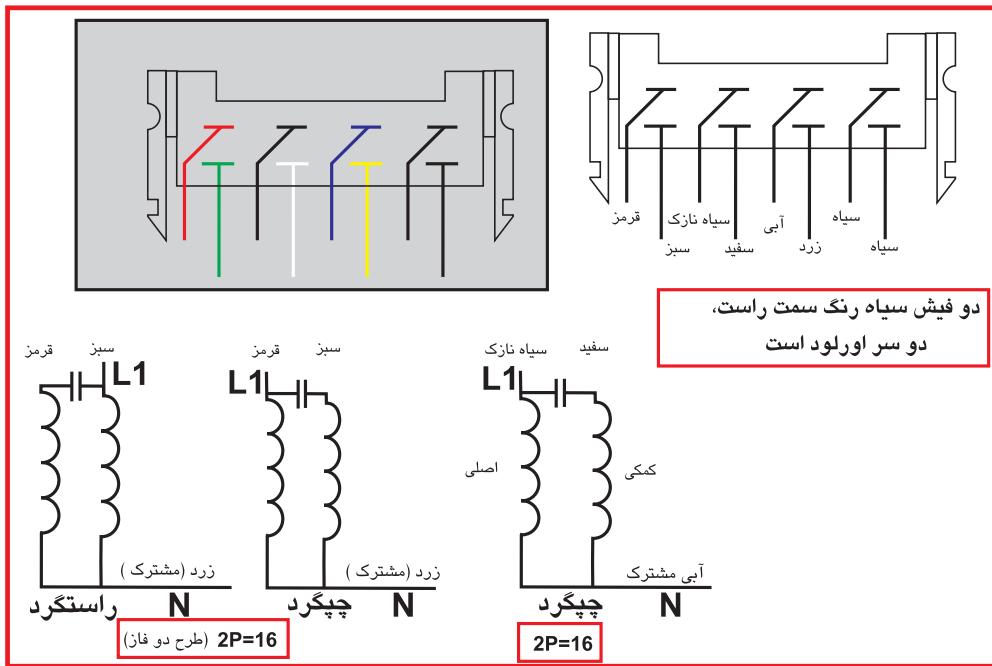

شکل ۱-۱۸۵ روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک ۸ فیش

در قسمت بالای شکل ۱-۱۴۸، ترمینال‌های موتور را مشاهده می‌کنید و در قسمت پایین شکل ، طریقه اتصال سیم‌بندی موتور را می‌بینید که در سمت راست، دور تند موتور ( $2P=2$ ) دیده می‌شود و در سمت چپ ، دور کند موتور را مشاهده می‌کنید که حالت‌های راستگرد و چپ‌گرد آن مشخص شده است.

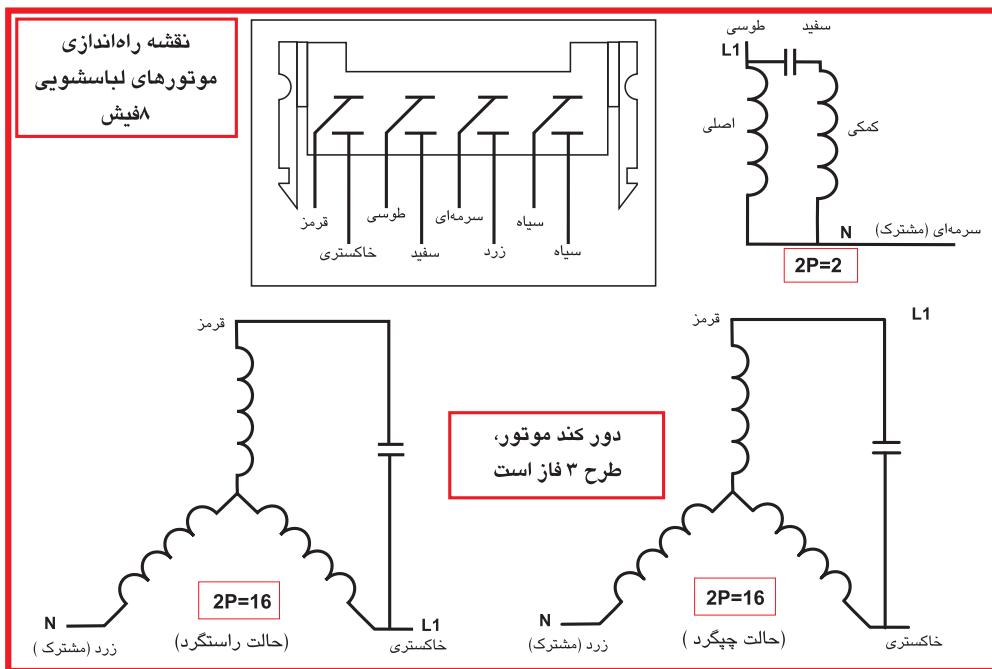

شکل ۱-۱۸۶ روش آزمایش و راه اندازی دور چپ و راست و دور تند موتورهای لباسشویی اتوماتیک ۸ فیش