

بخش اول

ترانزیستور

زمان آموزش		عنوان توانایی		شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۳۰	۲۰	۱۰	توانایی بایاس نمودن و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی	۱۳	U۴
۱۴	۶	۸	توانایی بررسی انواع پارامترهای مؤثر بر تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری و شناخت فیدبک‌ها	۱۴	U۴
۴۴	۲۶	۱۸	جمع کل		

فصل اول

بایاس و تجزیه و تحلیل ترانزیستورهای پیوندی

هدف کلی :

آموزش نظری و عملی اصول کار ترانزیستورهای پیوندی

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می رود که:

- ۱- رابطه‌ی بین جریان پایه های یک ترانزیستور را شرح دهد.
- ۲- درباره‌ی چگونگی عملکرد ترانزیستور در مدار توضیح دهد.
- ۳- منحنی مشخصه‌های ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۴- مشخصات ناحیه‌ی قطع ترانزیستور را شرح دهد.
- ۵- خصوصیات ناحیه‌ی فعال ترانزیستور را شرح دهد.
- ۶- ناحیه‌ی اشباع ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۷- چگونگی نام گذاری ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۸- روش های مختلف بایاس کردن ترانزیستور را شرح دهد.
- ۹- نقطه‌ی کار و خط بار DC ی ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۱۰- نکات مربوط به چگونگی انتخاب نقطه‌ی کار ترانزیستور را شرح دهد.
- ۱۱- چگونگی تقویت سیگنال در ترانزیستور را توضیح دهد.
- ۱۲- مشخصات کلی و عمومی یک تقویت کننده را نام ببرد.
- ۱۳- ویژگی های تقویت کننده امپتر مشترک را توضیح دهد.
- ۱۴- مدار امپتر مشترک را به طور عملی ببیند.
- ۱۵- رفتار ترانزیستور در مدار امپتر مشترک را به طور عملی تحلیل کند.
- ۱۶- مشخصات تقویت کننده ی بیس مشترک را شرح دهد.
- ۱۷- یک مدار بیس مشترک را به طور عملی ببیند.
- ۱۸- رفتار ترانزیستور در مدار بیس مشترک را به طور عملی تحلیل کند.
- ۱۹- مشخصات تقویت کننده کلکتور مشترک را ببیند.
- ۲۰- مدار کلکتور مشترک را به طور عملی ببیند.
- ۲۱- رفتار ترانزیستور در مدار کلکتور مشترک را به طور عملی تحلیل کند.

هدف های رفتاری در حیطه‌ی عاطفی :


- ۱- نظم و ترتیب و حضور به موقع در هنرستان و کلاس درس را رعایت کند.
- ۲- تکالیف و مسئولیت های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
- ۳- در موقعیت های مناسب برای درک بهتر مفاهیم از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
- ۴- از لوازم موجود در کلاس و هنرستان به خوبی مراقبت و نگهداری کند.
- ۵- خوب گوش دهد و ابهامات و سوالات خود را بپرسد.
- ۶- با دقت و اعتماد به نفس به سوالات طرح شده پاسخ دهد.
- ۷- از شوخی های بی مورد پرهیزد.
- ۸- حضور فعال و داوطلبانه در امور مختلف داشته باشد.
- ۹- توانمندی های خود را در موقعیت های مناسب بروز دهد.
- ۱۰- در کار گروهی مشارکت فعال و همکاری موثر داشته باشد.
- ۱۱- نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
- ۱۲- سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات ، راهنمایی و تشویق کند.

 ساعات آموزش			توانایی شماره سیزده به جز توانایی ۱-۱۳ و ۷-۱۳
جمع	عملی	نظری	
۲۶	۱۷	۹	



پیش آزمون فصل (۱)

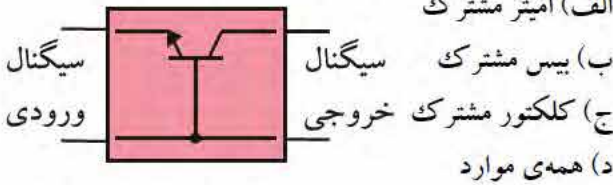۹- شکل زیر چه آرایشی از ترانزیستور را نشان می دهد؟



۱۰- مشخصات یک تقویت کننده بیس مشترک را بنویسید.

۱۱- رابطه $I_E = I_B + I_C$ همیشه در یک ترانزیستور پیوندی برقرار است؟

غلط صحیح

۱۲- کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، بیان کنندهی مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ است.

ب) منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور، رابطهی بین جریان ورودی و جریان خروجی است

ج) منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطهی بین جریان و ولتاژ خروجی به ازای جریان ورودی است

د) منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.

۱- ترانزیستور از سه نیمه هادی نوع N تشکیل شده است.

غلط صحیح

۲- امیتر بیشترین ناخالصی و بیس کمترین ناخالصی را دارد؟

غلط صحیح

۳- منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، مقدار تغییرات ورودی را بر حسب ورودی نشان می دهد.

الف) جریان - ولتاژ

ب) ولتاژ - جریان

ج) جریان - جریان

د) ولتاژ - ولتاژ

۴- نسبت جریان I_C به I_B را با حرف β نشان می دهند.

غلط صحیح

۵- کدام گزینه دربارهی جریانهای بیس و کلکتور ترانزیستور در ناحیهی قطع صدق می کند؟

الف) $I_B = 0$, $I_C = 0$ (ب) $I_B \neq 0$, $I_C \neq 0$

ج) $I_B = 0$, $I_C \neq 0$ (د) $I_B \neq 0$, $I_C = 0$

۶- منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور در ناحیه ی فعال را تشریح کنید.

۷- کدام گزینه درباره ی نوع و فرکانس کار ترانزیستور

۲SC۸۲۹ صدق می کند؟

الف) PNP ، فرکانس بالا (ب) NPN ، فرکانس پایین

ج) NPN ، فرکانس بالا (د) PNP ، فرکانس پایین

۸- برای انتخاب نقطه ی کار ترانزیستور چه محدودیت هایی

را باید در نظر گرفت؟


الف) تحمل توان تلف شده

ب) حداکثر جریان کلکتور

ج) حداکثر ولتاژ بین کلکتور و امیتر

د) همهی موارد

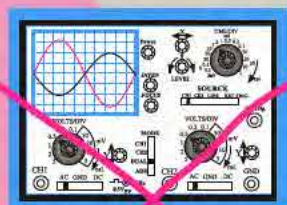۵- دستگاه های اندازه گیری را در مجاورت وسایل گرمازا و یا نور آفتاب قرار ندهید.



۶- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید.

۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید


نکات ایمنی فصل (۱)



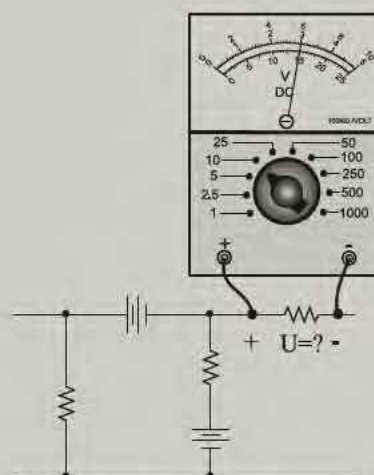
- ۱- کلیدها و ولوم های روی دستگاه های اندازه گیری را به آرامی تغییر دهید تا آسیبی به آن ها وارد نشود.
- ۲- هنگام اندازه گیری ولتاژ، حوزه کارولت متر را متناسب با ولتاژی که می خواهید اندازه بگیرید تنظیم کنید.
- ۳- هنگام اندازه گیری ولتاژ، ولت متر را با دو نقطه مورد نظر به صورت موازی ببندید.



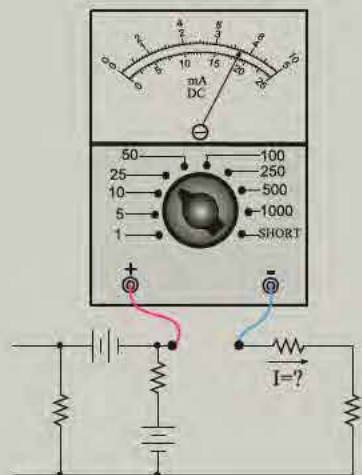۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار، آمپر متر را با مدار به صورت سری ببندید.




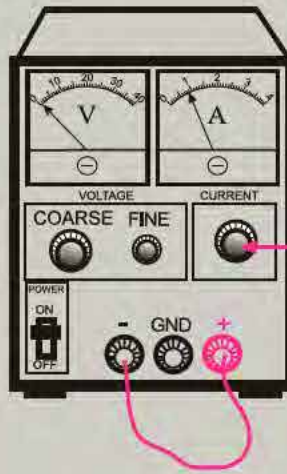۸- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای امکانات Limit Current است، جریان خروجی را حداکثر تا ۱۰۰ mA محدود کنید.



با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید.

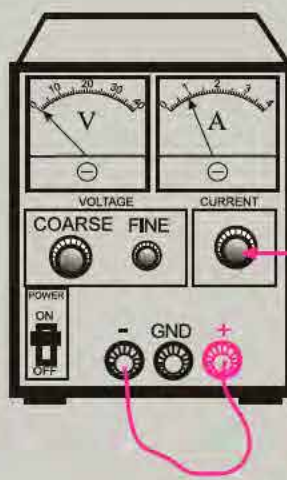۹- اگر منبع تغذیه ای که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید. برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر ولت بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید. ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از ۱۰۰ mA تجاوز کند. با استفاده از ولوم Limit Current جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید.




با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید.

۱۰- کلیدها و ولوم های اسیلوسکوپ خیلی ظریف هستند. هنگام کار با اسیلوسکوپ در صورت نیاز به تغییر، کلیدها را


خیلی آرام تغییر دهید.

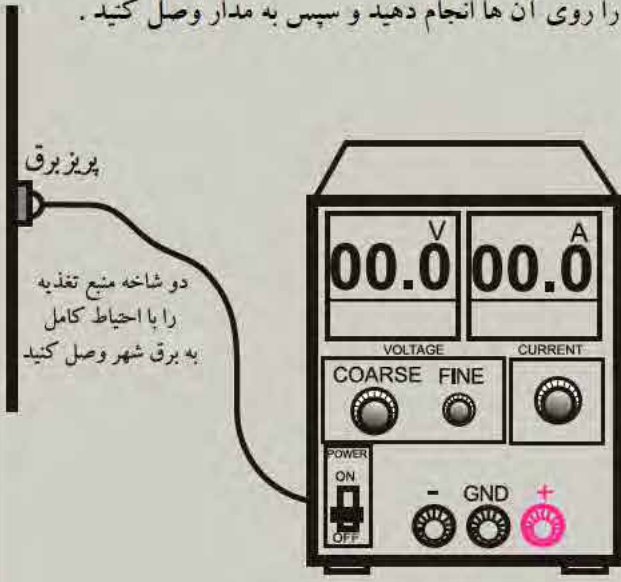۱۱- کلید دستگاه های اندازه گیری را ابتدا با احتیاط کامل به برق وصل کنید. بعد از روشن کردن، تنظیم های لازم را روی آن ها انجام دهید و سپس به مدار وصل کنید.



پروبر برق دو شاخه منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

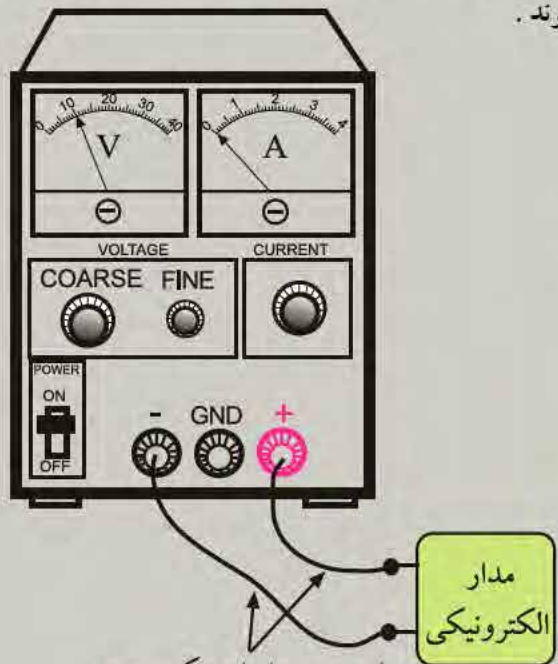
۱۲- سیم های رابط را به دستگاه های اندازه گیری و برد مدار چاپی آماده خیلی محکم ببندید تا در اثر لرزش قطع نشوند.



این سیم ها را محکم ببندید تا در اثر کوچکترین لرزش قطع نشوند

۱۴- هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند .

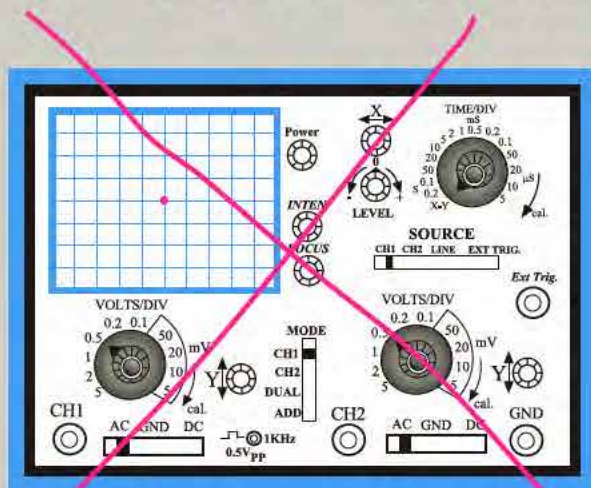۱۳- کلید X-Y در اسیلوسکوپ را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تابیده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.




هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید



- ترانزیستور از سه نیمه هادی نوع P و N که در کنار یک دیگر قرار می گیرند و باهم آمیخته می شوند شکل می گیرد.
- ترانزیستورها با کنار هم قرار دادن سه نیمه هادی به صورت PNP و یا NPN ساخته می شوند.
- پایه های ترانزیستور را امیتر ، بیس و کلکتور نام گذاری می کنند .
- امیتر نسبت به دو پایه ی دیگر ناخالصی بیش تری دارد و بیس دارای ناخالصی کم تری است .

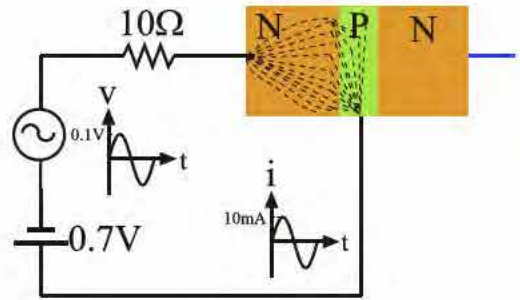۱-۱ چگونگی عملکرد ترانزیستور


برای بررسی طرز کار ترانزیستور به شکل ۱-۱ توجه کنید.



الف) عبور جریان سینوسی از لایه PN ترانزیستور با دامنه‌ی ۱۰ میلی‌آمپر



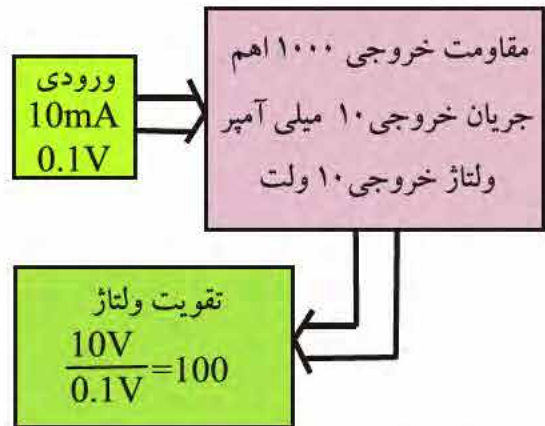ترانزیستور دقیقاً همین کار را انجام می‌دهد، یعنی جریان تولیدی در یک مدار را به مدار دیگری با مقاومت بیشتر انتقال می‌دهد.



ب) اگر جریان ۱۰ میلی‌آمپر از مقاومت ۱۰۰۰ اهمی عبور کند، افت ولتاژ دو سر آن ۱۰۰ برابر سیگنال ورودی می‌شود

شکل ۱-۱ نحوه تقویت در ترانزیستور

منبع ۰/۷ ولتی باعث می‌شود که دیود بیس امیتر، کاملاً در حالت هدایت قرار گیرد. در این شرایط منبع ولتاژ سینوسی با دامنه ۰/۱ ولت می‌تواند جریان سینوسی با دامنه تقریبی ۱۰mA را در مدار به وجود آورد.

$$i = \frac{V}{R} = \frac{0.1V}{10\Omega} = 0.01A$$

اگر بتوانیم به هر طریقی این جریان سینوسی با دامنه‌ی تقریبی ۱۰mA را از یک مقاومت ۱۰۰۰ عبور دهیم، در دو سر این مقاومت ولتاژ سینوسی با دامنه تقریبی ده ولت به

وجود می‌آید زیرا:

$$V = RI = 1000 \times 10 \times 10^{-3} = 10V$$

اگر ولتاژ دو سر مقاومت را ولتاژ خروجی و سیگنال

سینوسی با دامنه ۰/۱ ولت را ولتاژ ورودی در نظر بگیریم

می‌توانیم بگوییم که دامنه ولتاژ سینوسی به اندازه $\frac{10V}{0.1V} = 100$ برابر تقویت شده است.


برای این منظور، اتصال بین کلکتور و بیس را با ولتاژ زیاد به صورت معکوس بایاس می‌کنیم. در این صورت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) از نیمه هادی نوع N به نیمه هادی نوع P وارد می‌شوند تا مسیر جریان را ببندند. از طرفی چون ناخالصی نیمه هادی نوع P خیلی کم است، الکترون‌ها در نیمه هادی نوع P با حفره‌ها ترکیب نمی‌شوند. هم‌چنین هنگام ساخت ترانزیستور، لایه‌ی بیس را بسیار نازک در نظر می‌گیرند به طوری که الکترون‌ها به آسانی و با نیروی کم می‌توانند از آن عبور کنند. چون پتانسیل لایه‌ی کلکتور مثبت است و دامنه آن نیز در مقایسه با پتانسیل بیس بسیار زیاد است، ۹۵ درصد الکترون‌های مربوط به مسیر جریان امیتر بیس به راحتی جذب لایه‌ی کلکتور می‌شوند و جریان کلکتور را به وجود می‌آورند. جریان کلکتور طبق شکل ۱-۲ از مقاومت $1K\Omega$ عبور می‌کند، ۵ درصد جریان باقی‌مانده از بیس عبور می‌کند و مدار ورودی را می‌بندد.



در هر ترانزیستور تحت هر شرایط رابطه

$$I_E = I_C + I_B$$

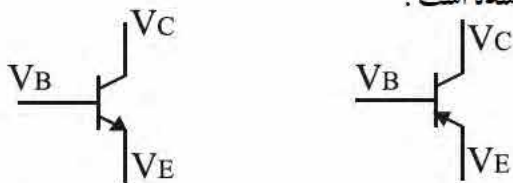ولتاژ هر پایه نسبت به زمین و یا نسبت به هر مرجع دیگری را با حرف V و نام پایه مورد نظر نشان می دهند. مثلاً V_C پتانسیل (ولتاژ) پایه کلکتور نسبت به زمین است. در شکل ۱-۴ ولتاژ نقاط مختلف یک ترانزیستور نسبت به زمین نشان داده شده است.




V_B یعنی ولتاژ بیس نسبت به زمین

شکل ۱-۴- ولتاژ پایه‌های ترانزیستور نسبت به زمین

ولتاژ بین دو پایه ترانزیستور را با حرف V نشان می دهند و به دنبال آن نام دو پایه را مشخص می کنند، مثلاً V_{BE} ولتاژ بین پایه بیس و امیتر است. توجه داشته باشید که پایه بیس در این نام گذاری برای ترانزیستور مورد نظر مثبت تر در نظر گرفته می شود.

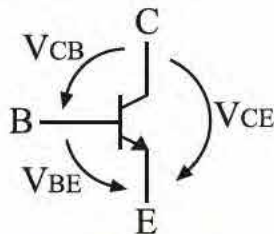در شکل ۱-۵ نام گذاری ولتاژ بین پایه‌ها نشان داده شده است.




V_{BE} یعنی ولتاژ بیس نسبت به امیتر

شکل ۱-۵- نام گذاری ولتاژ بین پایه‌ها

در یک ترانزیستور، تغییرات جریان بیس، باعث تغییرات بیش تر جریان در کلکتور می شود، شکل ۱-۶.

ولتاژ زیاد و مثبت باعث می شود که الکترون های داخل بیس به طرف کلکتور جذب شوند

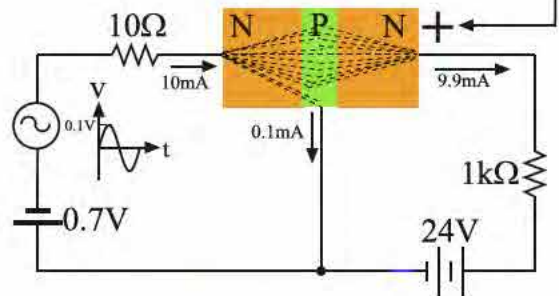


شکل ۱-۲ عملکرد ترانزیستور



بنابراین ترانزیستور جریانی را که به واسطه یک مقاومت کم در یک مدار تولید شده است را می تواند از مدار دیگری با مقاومت بیش تر عبور دهد. نام ترانزیستور نیز از همین عملکرد انتخاب شده است.

Transfer resistor
Transistor

جریانی که از هر پایه ترانزیستور عبور می کند را به نام همان پایه نام گذاری می کنند. مثلاً جریانی که از بیس عبور می کند را I_B می نامند. در شکل ۱-۳ نام گذاری جریان پایه‌های ترانزیستورهای PNP و NPN نشان داده شده است. با توجه به توضیحات بالا رابطه: $I_E = I_B + I_C$ همیشه برقرار است.

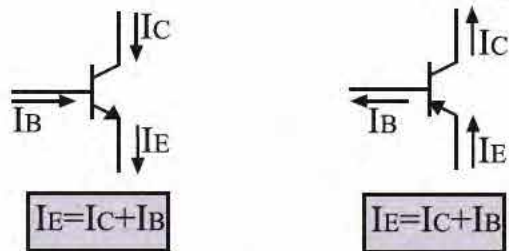

شکل ۱-۳ رابطه بین جریان‌ها در ترانزیستور

نکته مهم:



در این کتاب، با حروف Q، TR و یا T به ترانزیستور اشاره شده است.

- ۱- لایه‌ی بیس دارای ضخامت کم (حدود میکرون) و لایه‌ی کلکتور دارای ضخامتی به مراتب بزرگ‌تر از بیس است.
- ۲- جهت جریان قراردادی در ترانزیستور، با جهت فلش امیتر، مطابقت دارد.


۱-۲ منحنی مشخصه‌های ترانزیستور

بعضی از مشخصات یک ترانزیستور، به شدت تابع حرارت است، یعنی با تغییر حرارت برخی از مشخصات ترانزیستور تغییر می‌کند. روابط بین شدت جریان و ولتاژ (اختلاف پتانسیل) و تغییرات آن‌ها در یک ترانزیستور بستگی به حرارت دارد. به همین جهت رابطه‌ی بین اختلاف پتانسیل و شدت جریان ورودی را نمی‌توان با یک رابطه‌ی ساده‌ی ریاضی بیان کرد. به منظور جلوگیری از مواجه شدن روابط پیچیده‌ی ریاضی، از یک سری منحنی استفاده می‌کنند که به منحنی مشخصه‌های ترانزیستور معروف است.

کارخانه‌های سازنده برای یک ترانزیستور، تعداد زیادی منحنی‌های مشخصه در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. از میان منحنی‌های داده شده توسط کارخانه‌ی سازنده، سه منحنی از اهمیت خاصی برخوردار است که در ادامه به طور خلاصه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.


۱-۲-۱ منحنی مشخصه‌ی ورودی

منحنی مشخصه‌ی ورودی ترانزیستور، بیان‌کننده‌ی مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ است، شکل ۱-۸.

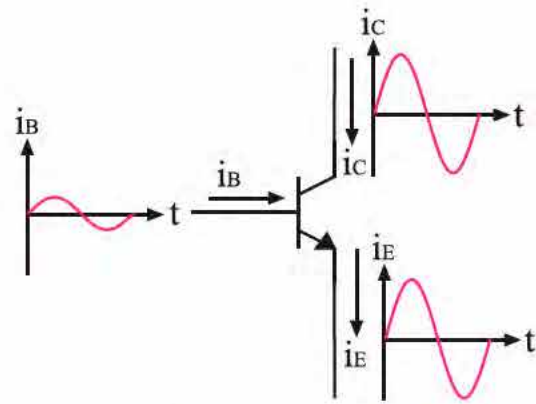

شکل ۱-۶- اثر تغییرات جریان بیس

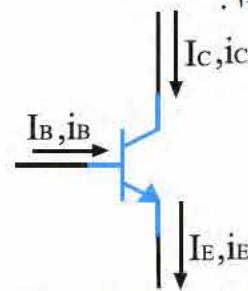اگر جریان بیس به اندازه یک میلی‌آمپر تغییر کند، تغییرات جریان در کلکتور ممکن است به ۱۰۰ میلی‌آمپر برسد. در یک ترانزیستور، جریان‌ها و ولتاژهای متغیر یا متناوب (AC) را با حروف کوچک (i, v) و ولتاژها و جریان‌ها ثابت (DC) را با حروف بزرگ (I, V) مشخص می‌کنند، شکل ۱-۷.




I_E, I_C, I_B	ولتاژ و جریان متغیر را با حروف کوچک نشان می‌دهند
V_E, V_C, V_B	ولتاژ و جریان ثابت را با حروف بزرگ نشان می‌دهند

شکل ۱-۷ نحوه نام‌گذاری جریان‌ها و ولتاژهای متناوب و ثابت در ترانزیستور


برای تشخیص پایه‌های ترانزیستور وهم چنین نوع ترانزیستور (PNP، NPN) می‌توان به کاتالوگ ترانزیستور مراجعه کرد. همچنین به کمک مولتی‌متر دیجیتالی یا عقربه‌ای نیز می‌توان نوع ترانزیستور (PNP، NPN) و پایه‌های آن را تشخیص داد. در کتاب الکترونیک پایه، نحوه‌ی تشخیص نوع ترانزیستورها و پایه‌های آن به کمک مولتی‌متر دیجیتالی توضیح داده شده است.

ترانزیستور برابر $I_C = 15\text{mA}$ خواهد شد. در یک ترانزیستور نسبت جریان I_C به I_B را با حرف β (بتا) نشان می دهند و آن را ضریب تقویت جریان می نامند. این مشخصه یکی از پارامترهای مهم ترانزیستور است. در حقیقت منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور نشان دهنده ی مقدار β است. مقدار β از رابطه ی $\beta = \frac{I_C}{I_B}$ به دست می آید.

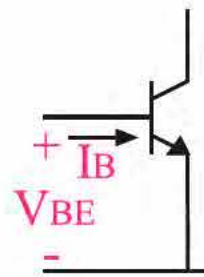

شکل ۸-۱ جریان ورودی ترانزیستور I_B است

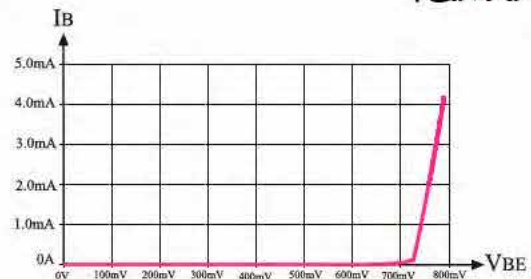
اگر ورودی ترانزیستور را دیود بیس-امیتر در نظر بگیریم، منحنی مشخصه ی ورودی ترانزیستور دقیقاً مشابه منحنی مشخصه ی «ولت-آمپر» یک دیود می شود. در شکل ۹-۱ منحنی مشخصه ی ورودی ترانزیستور ۲N۲۲۱۹ نشان داده شده است.



منحنی ورودی ترانزیستور ۲N۲۲۱۹

شکل ۹-۱ یک نمونه منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور

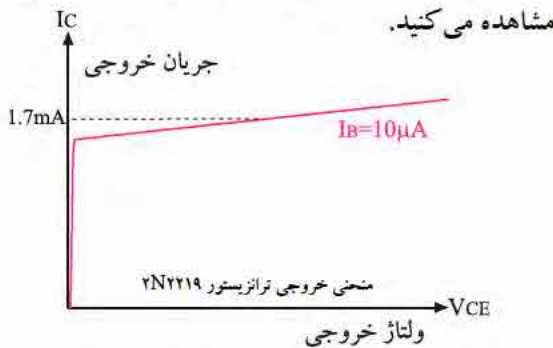۳-۲-۱ منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور
 منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ خروجی را برای جریان ورودی معین نشان می دهد. در شکل ۱۱-۱ منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور را مشاهده می کنید.



منحنی خروجی ترانزیستور ۲N۲۲۱۹

ولتاژ خروجی

شکل ۱۱-۱ یک نمونه منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور شامل سه ناحیه قطع، فعال و اشباع است.
 الف - ناحیه ی قطع: در این ناحیه جریان بیس صفر است و ترانزیستور هنوز به آستانه هدایت نرسیده است. در ناحیه ی قطع روابط زیر برقرار است، شکل ۱۲-۱.

$$I_B = 0, I_C = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$




این منحنی مربوط به ترانزیستور شماره ۲N۲۲۱۹ است

ناحیه هاشور خورده مربوط به ناحیه قطع ترانزیستور است

شکل ۱۲-۱ ناحیه قطع در منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور


۲-۲-۲ منحنی مشخصه ی انتقالی ترانزیستور

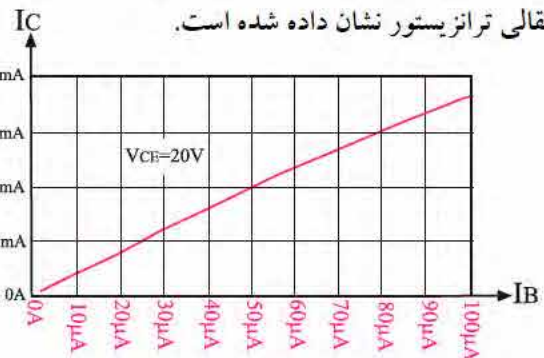منحنی مشخصه ی انتقالی ترانزیستور، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور برای مقادیر ثابت V_{CE} را به ما می دهد. در شکل ۱۰-۱ یک نمونه منحنی مشخصه ی انتقالی ترانزیستور نشان داده شده است.



منحنی انتقالی ترانزیستور ۲N۲۲۱۹

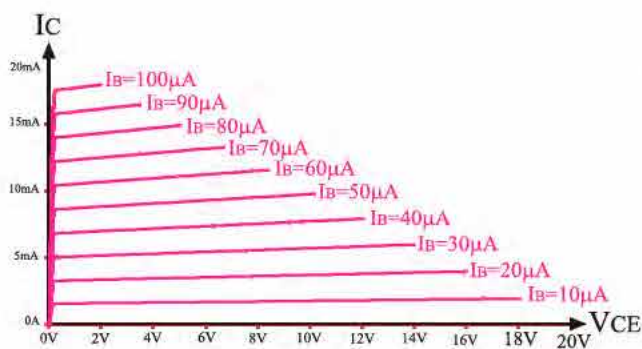شکل ۱۰-۱ یک نمونه منحنی مشخصه ی انتقالی ترانزیستور با توجه به منحنی انتقالی نشان داده شده در شکل ۱۰-۱ اگر $I_B = 80\text{microA}$ و $V_{CE} = 20\text{V}$ باشد، جریان کلکتور



منحنی مربوط به ترانزیستور 2N2219

شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور برای چند I_B

۱-۳ آزمایش شماره ۱

عملکرد ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۳-۱ هدف آزمایش: بررسی تغییرات جریان بیس

روی جریان کلکتور

۱-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:


ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A - ۱۵V	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	ترانزیستور BC107, BC108 یا BC109	یک عدد
۴	مقاومت های $10k\Omega$, 100Ω ($\frac{1}{4}$ وات)	هر کدام یک عدد
۵	پتانسیومتر $10k\Omega$	یک عدد
۶	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم های رابط معمولی	به مقدار کافی

۱-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

- منبع تغذیه را با احتیاط به سرق وصل کنید و پس از روشن کردن، ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.

ب - ناحیه اشباع: ناحیه ای است که ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد ولی با تغییر بسیار کم V_{CE} ، جریان کلکتور (I_C) شدیداً تغییر می کند. در ناحیه اشباع روابط زیر برقرار است، شکل ۱-۱۳.
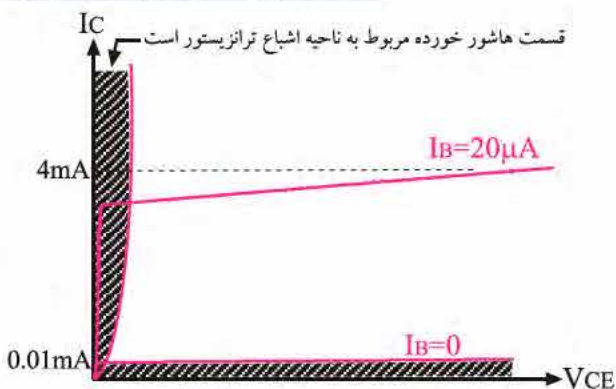
$$I_B \neq 0, I_C \neq 0, V_{CE} = 0/2V$$




منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور 2N2219

شکل ۱-۱۳ ناحیه اشباع در منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور

ج- ناحیه فعال: در این ناحیه ترانزیستور در حالت هدایت قرار دارد و با تغییرات V_{CE} ، جریان کلکتور چندان تغییر نمی کند، شکل ۱-۱۴.

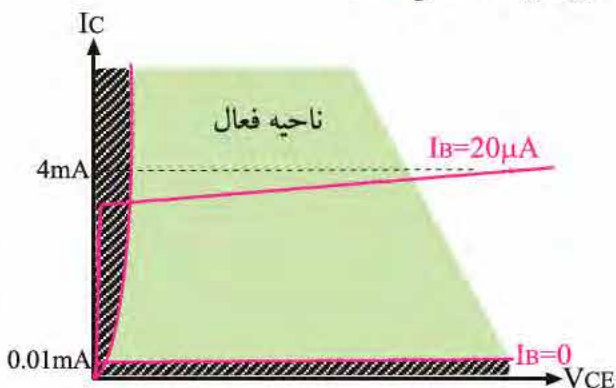هدایت قرار دارد و با تغییرات V_{CE} ، جریان کلکتور چندان تغییر نمی کند، شکل ۱-۱۴.




منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور 2N2219

شکل ۱-۱۴ ناحیه فعال در منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور


کارخانه های سازنده قطعات الکترونیکی معمولاً منحنی مشخصه ی خروجی را برای تعدادی از مقادیر I_B در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. شکل ۱-۱۵ منحنی مشخصه ی خروجی یک ترانزیستور را برای تعدادی از مقادیر I_B نشان می دهد.

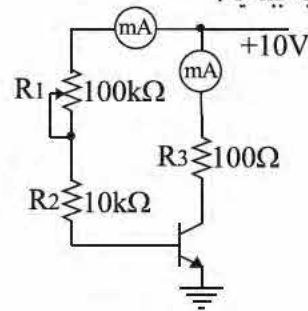■ مدار شکل ۱۶-۱ را روی برد برد یا برد آزمایشگاهی که در اختیار دارید ببندید.



الف - شماتیک مدار

حالت (۱) حالت (۲)

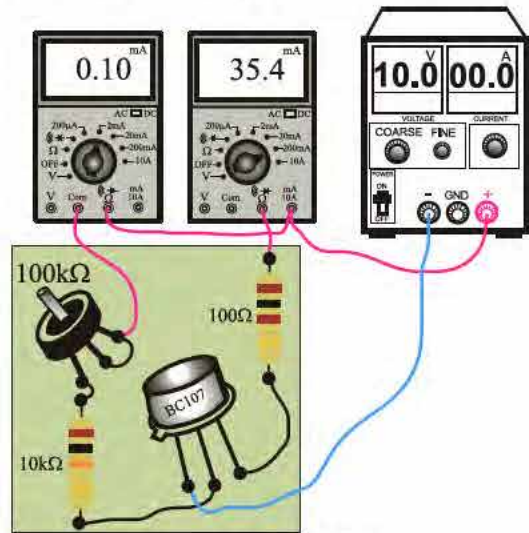

ب - مدار عملی

شکل ۱۶-۱ مدار مورد آزمایش

■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را خاموش کنید.

■ مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

■ میلی آمپر متر را مانند (حالت ۱) در مسیر پتانسیومتر $100k\Omega$ وصل کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را طوری تنظیم کنید که میلی آمپر متر مقدار 0.1 میلی آمپر را نشان دهد.

■ میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید. در این حالت باید انتهای بالایی پتانسیومتر به $+10$ ولت وصل شود.

■ میلی آمپر متر را مشابه حالت (۲) در مسیر مقاومت R_p اتصال دهید.

■ جریان کلکتور را بخوانید و در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.

■ با تغییر پتانسیومتر، جریان بیس را به ترتیب روی 0.3 mA، 0.4 mA و 0.5 mA تنظیم کنید و برای هر تنظیم جریان بیس، جریان کلکتور را بخوانید و در جدول


۱-۱ یادداشت کنید. جدول ۱-۱

I_B (mA)	I_C (mA)	$\beta = \frac{I_C}{I_B}$
۰/۱		$\beta_1 =$
۰/۲		$\beta_2 =$
۰/۳		$\beta_3 =$
۰/۴		$\beta_4 =$
۰/۵		$\beta_5 =$

همان طور که از جدول ۱-۱ مشخص است با افزایش جریان بیس (I_B) جریان کلکتور (I_C) زیاد می شود.



اگر این آزمایش را تکرار کنید یا در دماهای محیط مختلف انجام دهید، ممکن است اعداد به دست آمده در هر آزمایش با هم تفاوت داشته باشند. مثلاً در مرحله اول برای $I_B = 0.1$ mA، مقدار $I_C = 10$ mA به دست می آید و برای $I_B = 0.1$ mA، ممکن است $I_C = 11$ mA شود. این امر کاملاً طبیعی است، زیرا مشخصات ترانزیستور تابع حرارت است و با تغییرات دما ممکن است این مقادیر تا میزان ۱۰۰ درصد نیز تغییر کند.

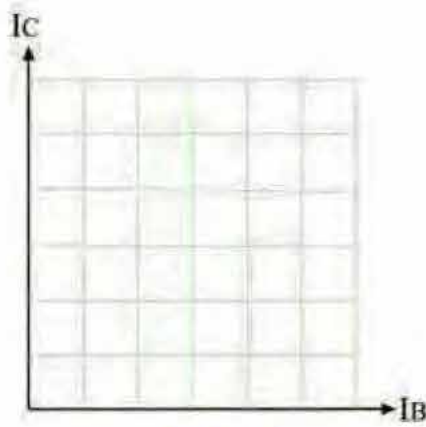


شکل ۱-۱۷

سوال ۳: این منحنی مشخصه کدام یک از منحنی مشخصه‌های ترانزیستور است؟



۱-۳-۴ نتایج آزمایش

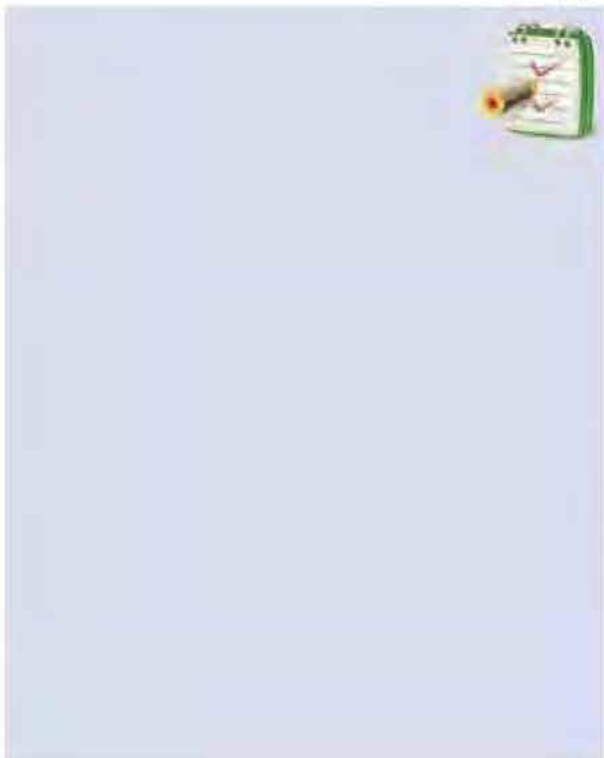آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید؟



همان طور که قبلاً گفته شد، نسبت جریان I_C به I_B را ضریب تقویت جریان ترانزیستور می‌نامند و آن را با حرف β (بتا - Beta) مشخص می‌کنند.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

$$\beta = \frac{\text{جریان خروجی}}{\text{جریان ورودی}}$$

با توجه به جدول ۱-۱ ضریب تقویت جریان ترانزیستور در هر مرحله را محاسبه کنید و در جدول ۱-۱ بنویسید.

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{\square}{0.3\text{mA}} = \square$$

سوال ۴: آیا مقدار β به دست آمده در مراحل مختلف در جدول ۱-۱ با هم برابر است؟ توضیح دهید.




در یک ترانزیستور معمولی، تغییرات جریان کم بیس باعث تغییرات زیادی در جریان کلکتور می‌شود.

سوال ۲: در این آزمایش مطابق جدول ۱-۱ با تغییر دادن I_B ، مقدار جریان I_C تغییر کرده است. به کمک نقطه یابی منحنی I_C را به صورت تابعی از I_B در نمودار شکل ۱-۱۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.


۴-۱ آزمایش شماره ۲

ولتاژبندی یا بایاسینگ ترانزیستور

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

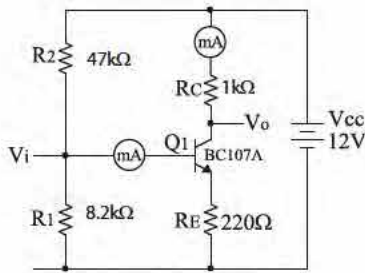

الف - شماتیک مدار

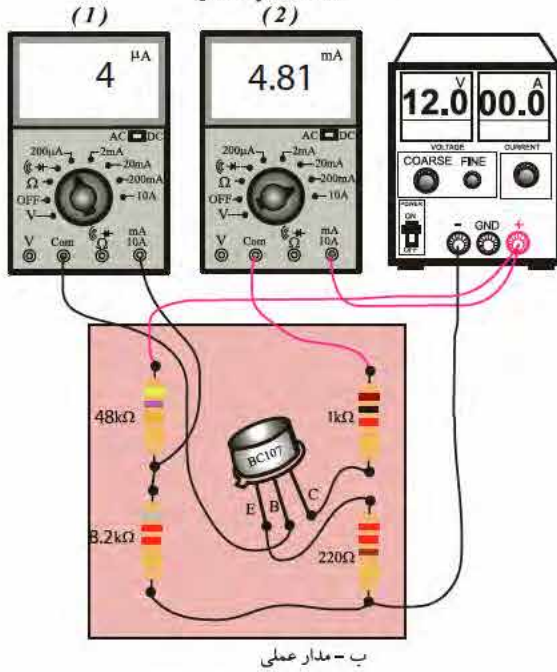

ب - مدار عملی

شکل ۱-۱۸ مدار مورد آزمایش

- مولتی متر دیجیتالی را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.
- میلی آمپر متر را در حالت (۱) روی رنج ۲ mA قرار دهید و به بیس ترانزیستور Q_1 وصل کنید.
- جریان بیس ترانزیستور Q_1 را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_B = \dots\dots\dots \mu A$$

- میلی آمپر متر را از بیس ترانزیستور جدا کنید.
- رنج میلی آمپر متر را روی ۲۰ mA قرار دهید و آن را در مسیر کلکتور ترانزیستور Q_1 (بین مقاومت ۱KΩ و منبع تغذیه) وصل کنید، حالت (۲).
- جریان کلکتور ترانزیستور Q_1 را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_C = \dots\dots\dots mA$$

۴-۱-۱ هدف آزمایش: اندازه گیری ولتاژ و جریان های

DC (نقاط کار) یک ترانزیستور بایاس شده.

۴-۲-۱ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱۸V - ۰.۱۵A	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور BC107 یا BC108 یا BC109	یک عدد
۵	مقاومت های ۱KΩ، ۴۷kΩ، ۱/۲KΩ، ۲۲۰Ω (۱ وات)	هر کدام یک عدد
۶	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۴-۳-۱ مراحل اجرای آزمایش:

- منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.
- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی صفر ولت قرار دهید.
- مدار شکل ۱-۱۸ را روی برد آزمایشگاهی ببندید.
- ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

جدول ۱-۲ - مقادیر ولتاژ نقاط مختلف تقویت کننده.


$V_B = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ بیس نسبت به زمین یا خط مرجع)
$V_C = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ کلکتور نسبت به زمین یا خط مرجع)
$V_E = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ امیتر نسبت به زمین)
$V_{CE} = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ بین کلکتور و امیتر)
$V_{BE} = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ بین بیس و امیتر)
$V_{BC} = \dots\dots\dots V$ (ولتاژ بین بیس و کلکتور)

نقطه کار ترانزیستور:


$$I_B = \dots\dots\dots mA, I_C = \dots\dots\dots mA$$

$$V_{BE} = \dots\dots\dots V, V_{CE} = \dots\dots\dots V$$


سوال ۴: در این آزمایش با توجه به نقطه‌ی کار به دست آمده ترانزیستور در کدام ناحیه کار قرار دارد؟ توضیح دهید.

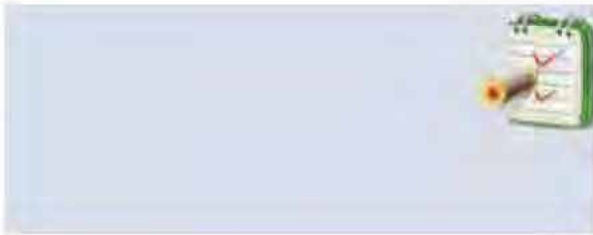

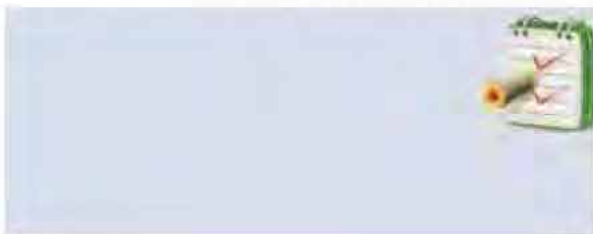
سوال ۵: در یک تقویت کننده معمولی، V_{CE} تقریباً چند درصد V_{CC} است؟ توضیح دهید.



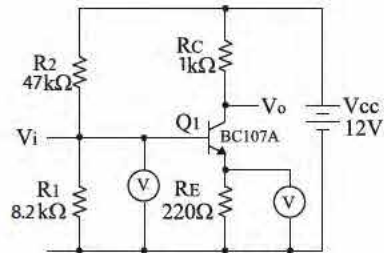- ولتاژ خروجی منبع تغذیه را به صفر ولت برگردانید.
- میلی آمپر متر را از مدار جدا کنید.
- مدار شکل ۱-۱۹ را روی برد آزمایشگاهی ببندید.



الف - شماتیک مدار

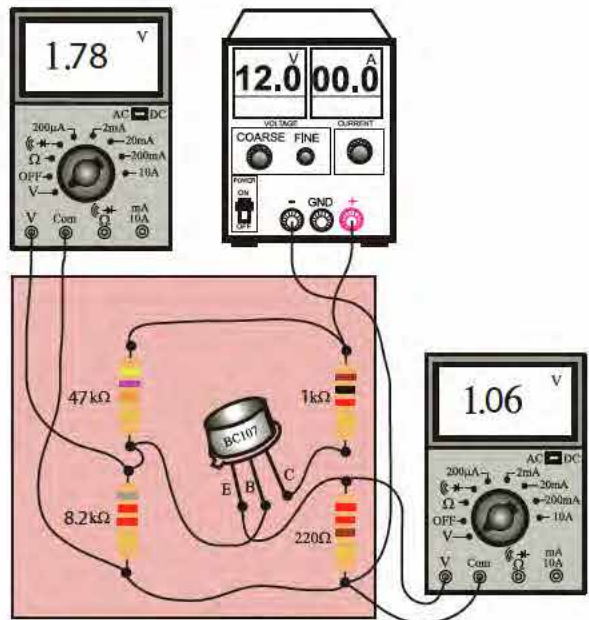

ب - مدار عملی

شکل ۱-۱۹ مدار مورد آزمایش

- ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.
- به کمک ولت متر دیجیتالی ولتاژهای داده شده در جدول ۱-۲ را اندازه گیری و یادداشت کنید.
- مشخصات نقطه‌ی کار ترانزیستور را بنویسید.

۴-۴-۱- نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته‌اید به اختصار شرح

دهید.



۱-۵-۱ روش ژاپنی

در این روش نام گذاری، نام ترانزیستور با پیشوند ۲S شروع می‌شود و به دنبال آن یکی از حروف A، B، C، D می‌آید که هر کدام از حروف مفاهیمی به شرح زیر دارند.


A: ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

B: ترانزیستور PNP و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

C: ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های زیاد نیز می‌تواند کار کند.

D: ترانزیستور NPN و در فرکانس‌های کم نیز می‌تواند کار کند.

بعد از این حروف تعداد ۲، ۳ یا ۴ رقم عدد قرار می‌گیرد که با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها می‌توان مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد. برای مثال ترانزیستور ۲SC۸۲۹، ترانزیستور NPN است و در فرکانس‌های زیاد نیز به خوبی کار می‌کند. سایر مشخصات این ترانزیستور را می‌توان با مراجعه به جدول مشخصات ترانزیستورها استخراج کرد، شکل ۲۰-۱.

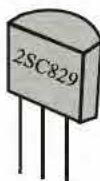

شکل ۲۰-۱ نام‌گذاری ترانزیستور به روش ژاپنی

برای بیان نام ترانزیستورهای ژاپنی در بسیاری از موارد حروف ۲S را بیان نمی‌کنند و آن را به صورت C۸۲۹ نمایش می‌دهند.

۲-۵-۱ روش اروپایی

در نام‌گذاری به روش اروپایی، تا سال ۱۹۶۰ میلادی ترانزیستورها را با پیشوند OD، OC با دو، سه یا چهار رقم به دنبال آن مشخص می‌کردند. حروف OC برای

۵-۱ نام‌گذاری ترانزیستورها

برای نام‌گذاری ترانزیستورها، سه روش رایج در دنیا وجود دارد ولی تعدادی از سازندگان قطعات الکترونیکی از سیستم‌های نام‌گذاری خاص خود استفاده می‌کنند. مثلاً حروف اول شرکت سازنده را روی ترانزیستور می‌نویسند یا حتی به صورت پیش‌شماره می‌آورند. روش‌های رایج نام‌گذاری عبارتند از:

الف: روش ژاپنی

ب: روش اروپایی

پ: روش امریکایی

در این قسمت، روش‌های رایج نام‌گذاری را به طور خلاصه شرح می‌دهیم.

از حروف C، D، F، L، S یا U است معانی هریک از این حروف در جدول ۱-۳ آمده است

جدول ۱-۳- مشخصات حروف دوم ترانزیستور

C : ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کار کم
D : ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کار کم
F : ترانزیستور با قدرت کم و فرکانس کار زیاد
L : ترانزیستور با قدرت بالا و فرکانس کار زیاد
S: ترانزیستور با قدرت کم که برای سویچ به کار می رود
U: ترانزیستور با قدرت زیاد که برای سویچ به کار می رود


سه رقم بعدی نشان دهنده سری ترانزیستور است. با استفاده از این سه رقم و جدول مشخصات ترانزیستورها می توان سایر مشخصات ترانزیستور را استخراج کرد. مثلاً در ترانزیستور BC107، جنس نیمه هادی سیلیسیم (B) است و ترانزیستور با قدرت کم کار می کند و فرکانس کار آن کم (C) است. در این روش نام گذاری، نوع ترانزیستور (PNP، NPN) از روی حروف ترانزیستور مشخص نمی شود.

۳-۵-۱ روش آمریکایی

در این روش نام گذاری، ترانزیستورها و کلیه المانهای سه قطبی یعنی المانهایی که سه پایه دارند را با 2N مشخص می کنند و تعدادی رقم را به عنوان سری ترانزیستور به دنبال آن می آورند. حرف N عدد (2N) فقط نشان می دهد که المان از هر نوعی که باشد سه پایه دارد. سایر مشخصات قطعه مانند نوع قطعه مثلاً ترانزیستور، تریاک، ترانزیستور را

ترانزیستورهای کم قدرت و OD برای ترانزیستورهای با قدرت بالا به کار می روند.

در این نوع نام گذاری، نوع ترانزیستور (PNP، NPN) جنس نیمه هادی به کار برده شده یا محدوده فرکانسی آن مشخص نمی شود. از سال ۱۹۶۰ میلادی به بعد، شیوهی نام گذاری به روش بالا تغییر کرد. به این ترتیب ترانزیستورهایی که بیشتر در رادیو و تلویزیون یا وسایل الکترونیکی عمومی به کار برده می شدند با دو حرف و سه رقم و ترانزیستورهای خاص با سه حرف و دو رقم مشخص شدند، شکل ۲۱-۱. مثلاً ترانزیستور BUX38 ترانزیستور قدرت با فرکانس بالاست.

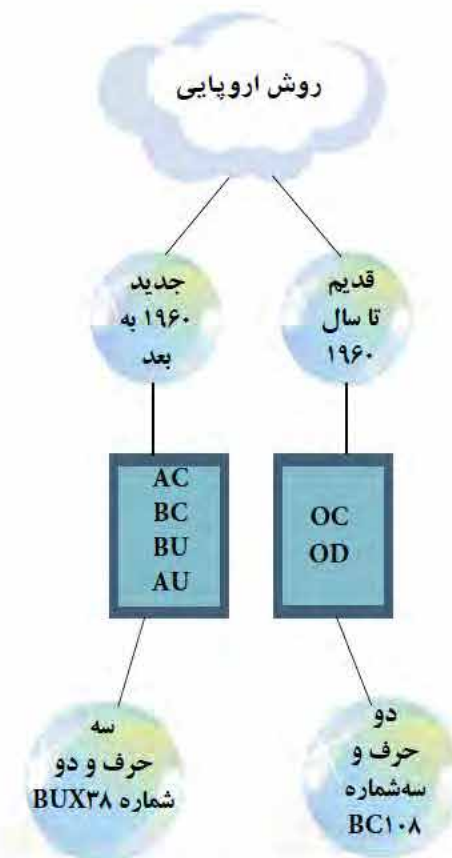


شکل ۲۱-۱ روش نام گذاری اروپایی ترانزیستورها

نام گذاری دو حرف و سه رقم

حرف اول در این روش نشان دهنده جنس نیمه هادی است. اگر جنس نیمه هادی ژرمانیوم باشد با حرف A و اگر سیلیسیم باشد با حرف B مشخص می شود. حرف دوم یکی


نیز نمی توان از روی حرف و اعداد اختصاص داده شده به ترانزیستور مشخص کرد.

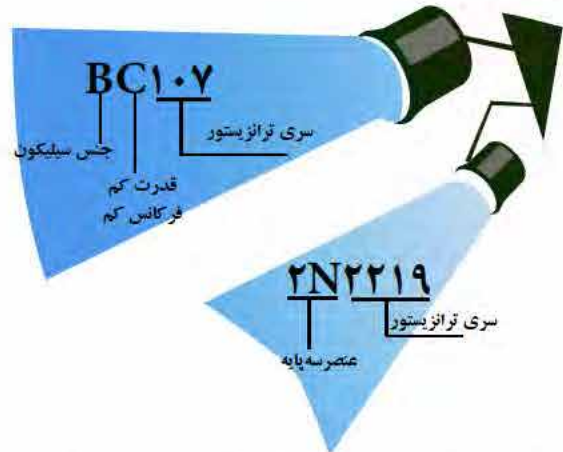

شکل ۱-۲۲ روش نام گذاری آمریکایی و اروپایی ترانزیستور

۱-۶ بایاسینگ ترانزیستور

برای این که یک ترانزیستور درست کار کند، ابتدا باید مقادیر ولتاژ و جریان DC ترانزیستور را تأمین کنیم. تأمین ولتاژ پایه های ترانزیستور را بایاسینگ ترانزیستور می نامند. ولتاژی که باید به قسمت های مختلف یک ترانزیستور یا یک مدار ترانزیستوری اعمال شود با توجه به نوع و کار مدار است. مثلاً در شرایطی لازم است مقدار ولتاژ بیس امیتر ترانزیستور حدود ۰/۶۵ ولت و ولتاژ کلکتور امیتر آن (V_{CE}) ، $\frac{1}{2} V_{CC}$ باشد، شکل ۱-۲۳.

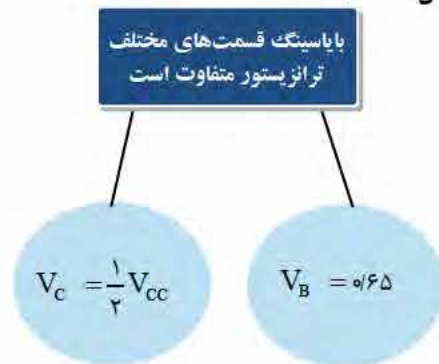


شکل ۱-۲۳ بایاسینگ ترانزیستور

برای تأمین ولتاژهای مورد نیاز برای قسمت های مختلف یک تقویت کننده به کمک فقط یک منبع تغذیه، باید از تقسیم کننده های مقاومتی اهمی استفاده کنیم. برای این منظور مقاومت های اهمی را به صورت های مختلف به تقویت کننده

می بندیم و با ایجاد افت ولتاژ کافی، ولتاژ و جریان های DC مورد نیاز را به دست می آوریم. یادآور می شود که انتخاب مقاومت ها، هدف های دیگری مانند تعیین امپدانس ورودی، امپدانس خروجی، بهره ی ولتاژ را نیز در بر می گیرد. برای این که با مقاومت های اهمی بتوانیم افت ولتاژهای مورد نیاز را ایجاد کنیم مثال ساده زیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

مثال ۱: اگر بخواهیم در مدار ترانزیستور شکل ۱-۲۴ مقادیر $I_B = 0.1 \text{ mA}$ ، $I_C = 10 \text{ mA}$ ، $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ، $V_{CE} = 6 \text{ V}$ باشد، مقدار مقاومت هایی که باید به ترانزیستور اتصال داده شود را محاسبه کنید.

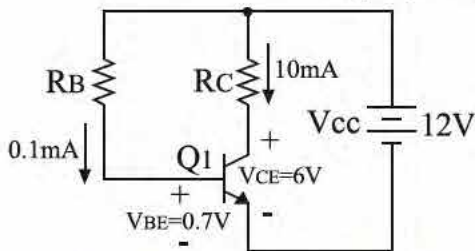

شکل ۱-۲۴ نمونه ای از بایاسینگ مستقیم

حل: از روی شکل ۱-۲۴ روابط را می نویسیم:


$$\left. \begin{aligned} V_{CC} &= R_C I_C + V_{CE} \\ 12 &= R_C \times 10 \text{ mA} + 6 \\ R_C &= \frac{12 - 6}{10 \text{ mA}} = 600 \Omega \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{طبق قانون KVL} \\ \text{در حلقه ی خروجی} \\ (V_{CE}, R_C, V_{CC}) \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} V_{CC} &= R_B I_B + V_{BE} \\ 12 &= R_B \times 0.1 \text{ mA} + 0.7 \\ R_B &= \frac{12 - 0.7}{0.1} = 113 \text{ k}\Omega \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{طبق قانون KVL} \\ \text{در حلقه ی ورودی} \\ (V_{BE}, R_B, V_{CC}) \end{array}$$


مقادیر V_{CE} ، V_{BE} ، I_B و I_C در یک ترانزیستور را نقطه کار ترانزیستور می نامند. برای تأمین ولتاژ و جریان DC مورد نیاز علاوه بر مدار شکل ۱-۲۴ از مدارهای دیگری نیز استفاده می شود. در شکل ۱-۲۵ یک نمونه دیگر از مدار بایاسینگ ترانزیستور نشان داده شده است. این نوع مدار را **مدار بایاسینگ کلکتور - بیس** می نامند.

۱-۷-۱ - نقطه‌ی کار و خط بار ترانزیستور

۱-۷-۱-۱ نقطه‌ی کار : به مقادیر DC مربوط به I_C ، I_B و V_{BE} و V_{CE} ترانزیستور نقطه‌ی کار ترانزیستور می‌گویند. در شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی و در شکل ۱-۲۸ نقطه کار خروجی یک ترانزیستور نشان داده شده است.

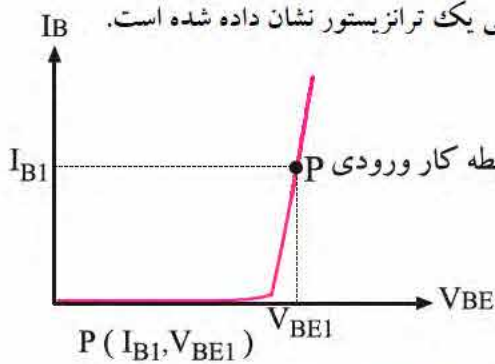


شکل ۱-۲۷ نقطه‌ی کار ورودی روی منحنی مشخصه‌ی ورودی مشخص شده است

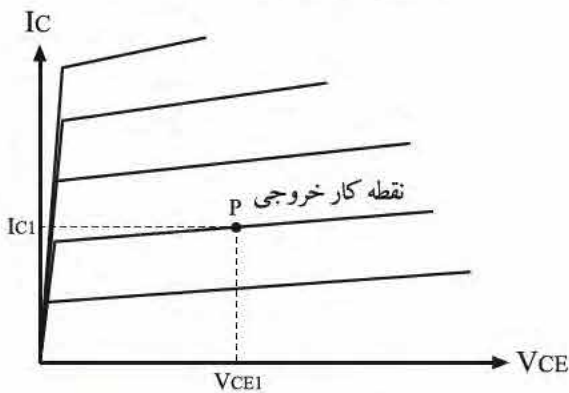

شکل ۱-۲۸ نقطه‌ی کار خروجی یک ترانزیستور


۱-۷-۲ - انتخاب نقطه‌ی کار : برای انتخاب نقطه

کار ، ابتدا باید محدودیت‌های ترانزیستور را در نظر گرفت. از جمله محدودیت‌ها می‌توان تحمل توان تلف شده در ترانزیستور، حداکثر جریان کلکتور و حداکثر ولتاژ «کلکتور-امیتر» (V_{CE}) را نام برد. توان تلف شده در ترانزیستور تقریباً برابر $P_D = V_{CE} \cdot I_C$ است. به همین جهت نقطه‌ی کار را باید در محلی انتخاب کنیم که حاصل ضرب V_{CE} در I_C (P_D) از ماکزیمم توان قابل تحمل ترانزیستور کمتر و یا مساوی آن باشد. همچنین نقطه‌ی کار در $I_B = 0$ یعنی منطقه‌ی قطع ترانزیستور یا در نقطه‌ی اشباع ترانزیستور قرار نگیرد. به طور

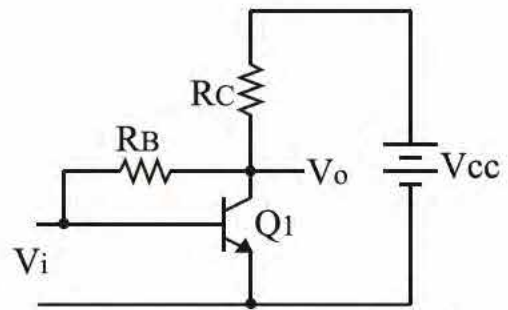


شکل ۱-۲۵ یک نمونه‌ی دیگری از بایاسینگ ترانزیستور (بایاسینگ کلکتور- بیس)


یکی از رایج ترین نوع بایاسینگ ترانزیستور، مدار شکل ۱-۲۶ است این مدار را بایاسینگ تقسیم کننده‌ی مقاومتی یا سرخود می‌نامند .

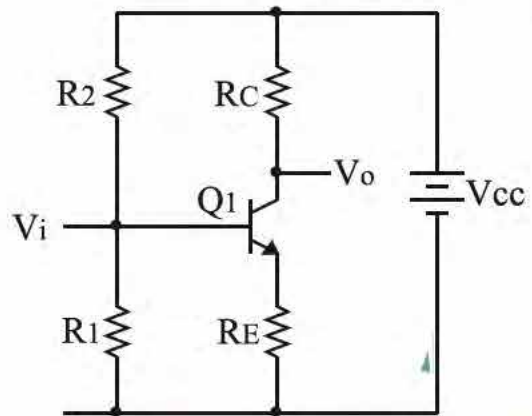

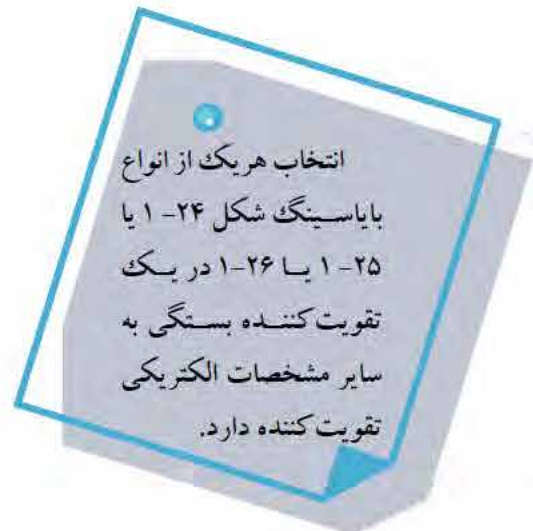شکل ۱-۲۶ مدار بایاسینگ ترانزیستور از نوع سرخود



برای رسم خط بار می توان از معادله ی خروجی ترانزیستور استفاده نمود. با توجه به شکل ۱-۳۱ معادله ی ولتاژ خروجی را می نویسیم:

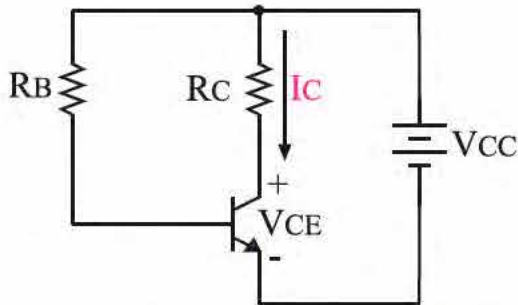


شکل ۱-۳۱ معادله ی خروجی تقویت کننده به صورت $V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$ است.

چون R_C ثابت و مقادیر I_C و V_{CE} متغیر است، یک بار I_C و بار دیگر V_{CE} را مساوی صفر در نظر می گیریم. سپس نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم تا خط بار به دست آید.

$$\text{نقطه A} \begin{cases} V_{CE} = 0 \\ V_{CC} = R_C \cdot I_C + 0 \Rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \end{cases}$$

$$\text{نقطه B} \begin{cases} I_C = 0 \\ V_{CC} = 0 \times R_C + V_{CE} \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} \end{cases}$$


در شکل ۱-۳۲ خط بار یک ترانزیستور که در تقویت کننده شکل ۱-۳۱ به کار رفته است را مشاهده می کنید. با توجه به شرایطی که قبلاً ذکر شد بر روی خط بار می توان تعداد زیادی نقطه ی کار به دست آورد.

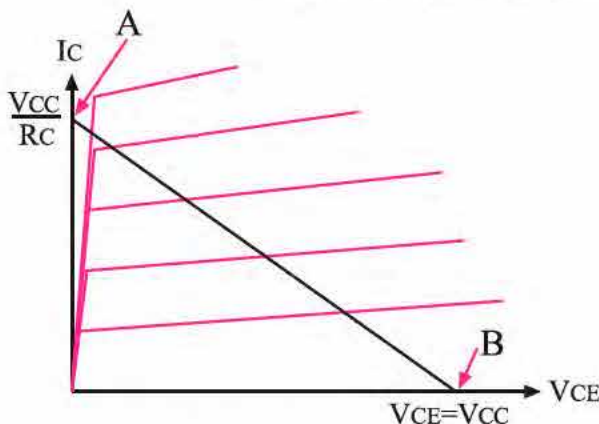

شکل ۱-۳۲ نحوه ی ترسیم خط بار

کلی ضمن رعایت موارد فوق، نقطه ی کار باید در محلی قرار گیرد که بتواند سیگنال را از دو طرف به یک اندازه تقویت کند.


شکل ۱-۲۹ منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور که در آن حداکثر توان مجاز ترانزیستور مشخص شده است را نشان می دهد.

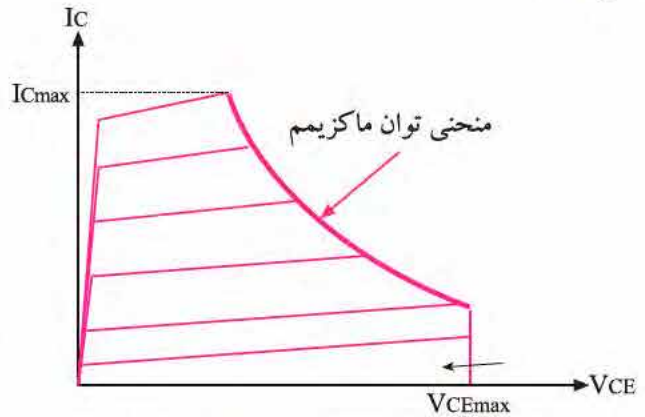

شکل ۱-۲۹ محدودیت های انتخاب نقطه ی کار با توجه به توان مجاز ترانزیستور

۱-۷-۳ خط بار: بر روی منحنی مشخصه ی خروجی


ترانزیستور می توان نقاط زیادی را به عنوان نقطه ی کار انتخاب کرد، شکل ۱-۳۰ با تغییر ولتاژ منبع تغذیه، R_B یا R_C نقطه ی کار جدیدی به دست می آید. اگر چند نقطه کار را در حالت هایی پیدا کنیم که ولتاژ منبع تغذیه و مقاومت R_C ثابت باشند، ملاحظه می کنیم که نقاط مذکور روی یک خط مستقیم قرار می گیرد. به این خط مستقیم «خط بار ترانزیستور» می گویند.

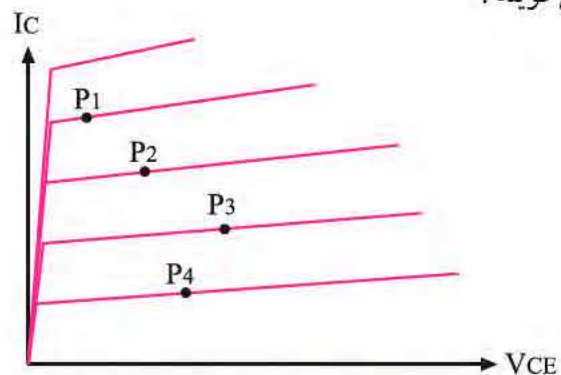

شکل ۱-۳۰ بر روی منحنی مشخصه ی خروجی ترانزیستور، نقاط زیادی را می توان به عنوان نقطه کار انتخاب کرد.


۸-۱ نحوه‌ی تقویت در ترانزیستور

برای این که بتوانیم یک سیگنال الکتریکی را از نظر دامنه یا جریان تقویت کنیم، باید ابتدا ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC بایاس کنیم. سپس سیگنال مورد نظر را به ورودی بدیم و از خروجی تقویت کننده، سیگنال تقویت شده را بگیریم. در شکل ۱-۳۳ یک تقویت کننده ساده‌ی ترانزیستوری نشان داده شده است.

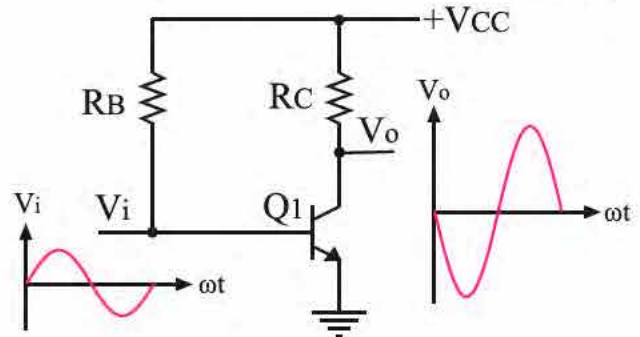

شکل ۱-۳۳ یک تقویت کننده‌ی ساده‌ی ترانزیستوری

در شکل ۱-۳۴ چگونگی تغییر ولتاژ خروجی با تغییر ولتاژ ورودی را مشاهده می‌کنید.

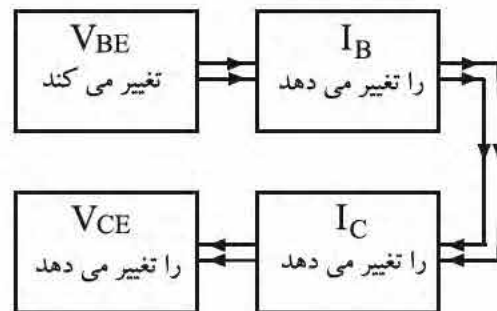

شکل ۱-۳۴ اثر تغییرات V_{BE} بر روی V_{CE}

خازن‌هایی که در مسیر سیگنال‌های ورودی و خروجی قرار گرفته اند مانع عبور مقادیر ولتاژ و جریان DC از طبقه‌ای به طبقه دیگر می‌شوند و فقط سیگنال‌های متغیر را عبور می‌دهند. ظرفیت این خازن‌ها در فرکانس‌های صوتی حدود میکروفاراد است.


سیگنال خروجی همان ولتاژ دو سر «کلکتور - امیتر» (V_{CE}) است. برای درک چگونگی تقویت سیگنال با توجه به

نقطه‌ی کار و خط بار، موضوع را از روی منحنی مشخصه‌های ورودی، انتقالی و خروجی مورد بررسی قرار می‌دهیم. سیگنال ورودی به پایه بیس و امیتر اعمال می‌شود بنابراین به ولتاژ DC بین بیس و امیتر (V_{BE}) یک ولتاژ متغیر اضافه می‌شود. این ولتاژ متغیر حول نقطه کار ورودی تغییر می‌کند و باعث تغییر I_B و سبب تغییر در I_C می‌شود و تغییرات I_C با توجه به رابطه:

$$V_{CC} = R_C \cdot I_C + V_{CE}$$

ثابت ثابت

باعث ایجاد تغییر در V_{CE} می‌شود. بنابراین خروجی تقویت کننده همان ولتاژ دو سر کلکتور و امیتر است. مراحل تقویت سیگنال را در شکل ۱-۳۵ مشاهده می‌کنید.

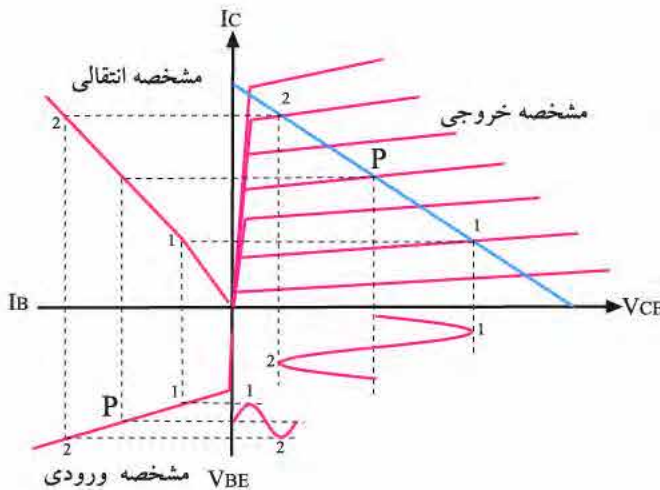

شکل ۱-۳۵ تغییر ولتاژ ورودی (V_{BE}) باعث تغییر I_B و تغییر I_B سبب تغییر I_C می‌شود. تغییر I_C مقدار V_{CE} را تغییر می‌دهد

۹-۱ مشخصات تقویت کننده های ترانزیستوری

هر تقویت کننده ی الکترونیکی دارای یک سری مشخصات کلی و عمومی به شرح زیر است :

الف : امیدانس ورودی تقویت کننده


ب : امیدانس خروجی تقویت کننده

ج : بهره ی ولتاژ

د : بهره ی جریان

هـ : حداقل فرکانس کار (فرکانس قطع پایین)


و : حداکثر فرکانس کار (فرکانس قطع بالا)

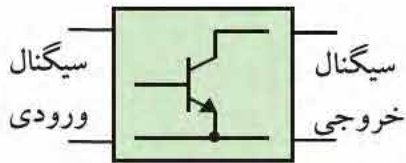

شکل ۳۷-۱ تقویت کننده ی امیتر مشترک

۲-۱۰-۱ آرایش بیس مشترک


اگر پایه مشترک بین ورودی و خروجی بیس باشد، تقویت کننده را بیس مشترک می نامند، شکل ۳۸-۱.

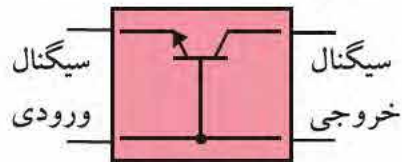


شکل ۳۸-۱ تقویت کننده بیس مشترک

۳-۱۰-۱ آرایش کلکتور مشترک

چنان چه پایه مشترک بین ورودی و خروجی کلکتور باشد، تقویت کننده را کلکتور مشترک می نامند.

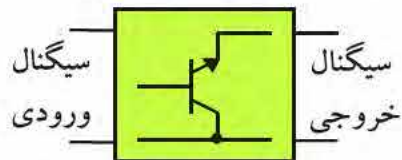

شکل ۳۹-۱ تقویت کننده ی کلکتور مشترک

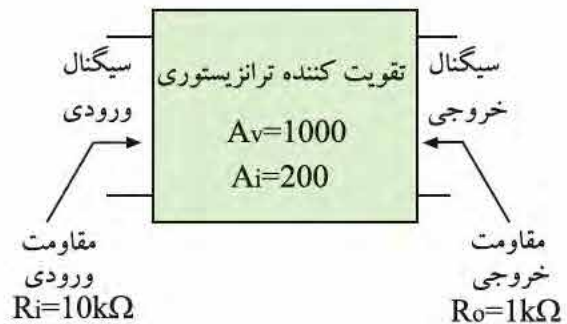

شکل ۳۶-۱ بلوک دیاگرام یک تقویت کننده ی عمومی

۱۰-۱ آرایش ترانزیستور

در تقویت کننده ها، همیشه یک پایه ترانزیستور بین ورودی و خروجی به صورت مشترک قرار می گیرد، زیرا ترانزیستور سه پایه دارد و ما نیاز به دو پایه ورودی و دو پایه خروجی داریم. لذا باید یکی از پایه های ترانزیستور به صورت مشترک بین ورودی و خروجی ترانزیستور قرار گیرد.

۱-۱۰-۱ آرایش امیتر مشترک

اگر پایه مشترک بین ورودی و خروجی امیتر باشد، تقویت کننده را امیتر مشترک می نامند، شکل ۳۷-۱. علت نام گذاری این آرایش به خاطر مشترک بودن پایه امیتر است.

نکته مهم:



منظور از مشترک بودن یک پایه ی ترانزیستور اشتراک از نظر AC است، لذا اگر پایه ای از نظر DC به منبع تغذیه متصل باشد چون قطب های منبع تغذیه با خازن داخلی آن از نظر AC اتصال کوتاه می شود آن پایه مشترک است.

مشخصات تقویت کننده های امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک با هم متفاوت است. در این

کم شود عمل عکس اتفاق می افتد.
باتوجه به شکل ۴۱-۱ داریم:

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

ثابت ثابت

۱-۱۱ آزمایش شماره ۳

تقویت کننده امیتر مشترک

زمان اجرا: ۵ ساعت آموزشی

۱-۱۱-۱ هدف آزمایش: بررسی تقویت ولتاژ در

تقویت کننده ی امیتر مشترک

۱-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A - ۱۵V	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC107, BC108, BC109	یک عدد
۶	مقاومت های ۱KΩ, ۴۷kΩ, ۱۰KΩ, ۲۲۰Ω, ۸/۲KΩ (۱/۴ وات)	هر کدام یک عدد
۷	خازن ۱۰۰μf	دو عدد
۸	خازن ۴۷μf	یک عدد
۹	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته


۱-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف: بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده ی

امیتر مشترک با خازن بای پاس

- منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.
- منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت بگذارید.
- اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

قسمت به بررسی مشخصات کلی و عمومی تقویت کننده ی امیتر مشترک می پردازیم. در شکل ۴۰-۱ یک نمونه تقویت کننده امیتر مشترک نشان داده شده است. در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس اعمال می کنیم و سیگنال خروجی را از پایه کلکتور می گیریم.

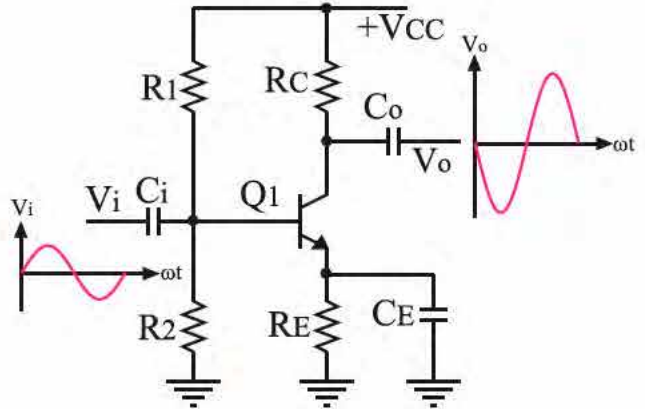

شکل ۴۰-۱ یک نمونه تقویت کننده ی امیتر مشترک

مشخصات تقویت کننده امیتر مشترک به شرح زیر است:

الف: بهره ی ولتاژ ($\frac{V_o}{V_i}$) بیشتر از یک

ب: بهره ی جریان ($\frac{I_o}{I_i}$) بیشتر از یک

ج: مقاومت ورودی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)

د: مقاومت خروجی آن متوسط است (در حدود چند کیلو اهم)

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن ۱۸۰ درجه اختلاف فاز وجود دارد.

دلیل وجود اختلاف فاز ۱۸۰ درجه بین ورودی و خروجی این است که وقتی دامنه سیگنال ورودی زیاد می شود، V_{BE} نیز زیاد می شود و مقدار I_B را زیاد می کند. با افزایش I_B مقدار I_C که برابر با βI_B است افزایش می یابد. از طرفی مقدار V_{CC} در حلقه ی خروجی بین مقاومت R_C و V_{CE} تقسیم می شود. چون V_{CC} ثابت است، با زیاد شدن I_C مقدار V_{RC} زیاد و V_{CE} کم می شود. این کاهش ولتاژ به معنی وجود اختلاف فاز ۱۸۰ درجه بین ورودی و خروجی است. در صورتی که V_{BE}

■ به کمک ولوم INTEN نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولوم FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلیدسلکتور TIME/DIV را روی رنج مناسب قرار دهید.

■ ولوم Level را روی صفر بگذارید.

■ ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.


■ ولوم Volt variable هر دو کانال را در حالت cal

بگذارید.



■ کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کانال را در

حالت GND قرار دهید.

■ مدار شکل ۴۲-۱ را روی برد ببندید.

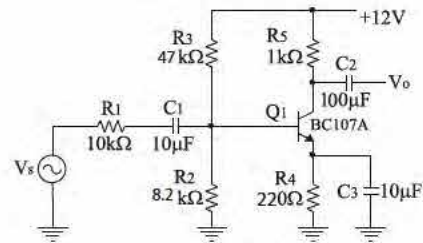

شما تیک مدار

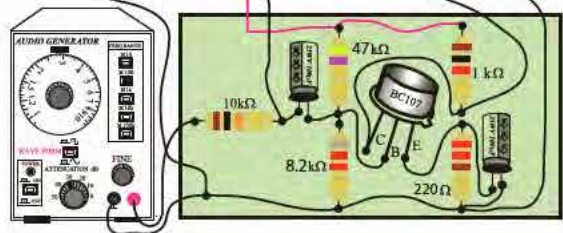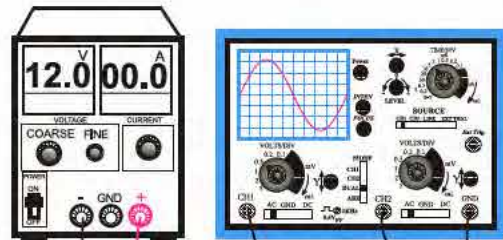

مدار عملی

شکل ۴۲-۱ مدار عملی تقویت کننده‌ی امیتر مشترک با خازن بای پاس

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ

خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را

روی ۱ KHZ بگذارید. ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را

طوری تنظیم کنید که دامنه مشاهده شده مربوط به کانال CH۱

اسیلوسکوپ روی صفحه حساس برابر با ۵۰ میلی ولت باشد.
 ■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.


■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH۱ بگذارید.

■ مکان صفر اشعه هر دو کانال را در مرکز تنظیم کنید.

■ کلید AC-GND-DC کانال ۱ CH را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار شکل ۴۳-۱، با مقیاس مناسب رسم کنید.

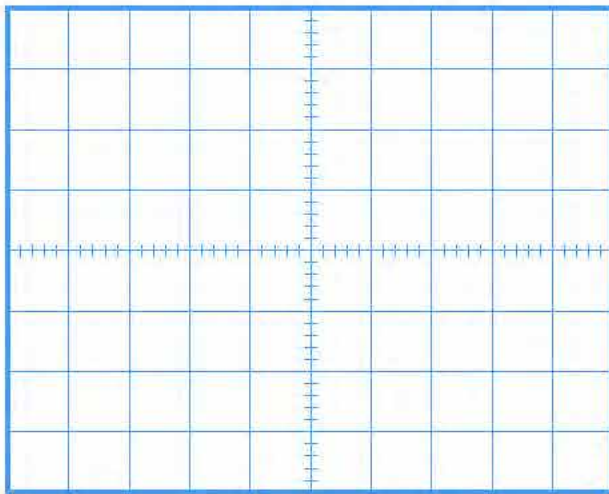

شکل ۴۳-۱ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده

$$\text{Volts / Div} = \dots\dots\dots V$$

■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.


Vm را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.
 $V_m = \dots\dots\dots V$

■ کلید AC-GND-DC کانال ۲ CH را در حالت AC قرار دهید.


■ شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس مربوط به CH۲ (خروجی تقویت کننده‌ی) را در نمودار

شکل ۴۴-۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.

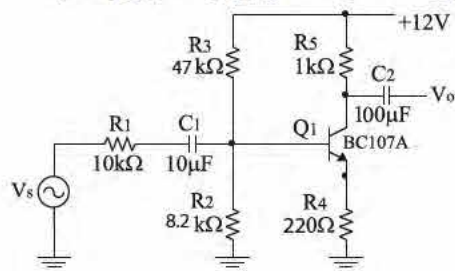را در حالت سینوسی بگذارید و فرکانس را روی ۱ KHZ تنظیم کنید. ولوم دامنه‌ی خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه‌ی مشاهده شده مربوط به کانال CH۱ اسیلوسکوپ روی صفحه‌ی حساس برابر ۵۰ میلی‌ولت باشد.



شما تیک مدار

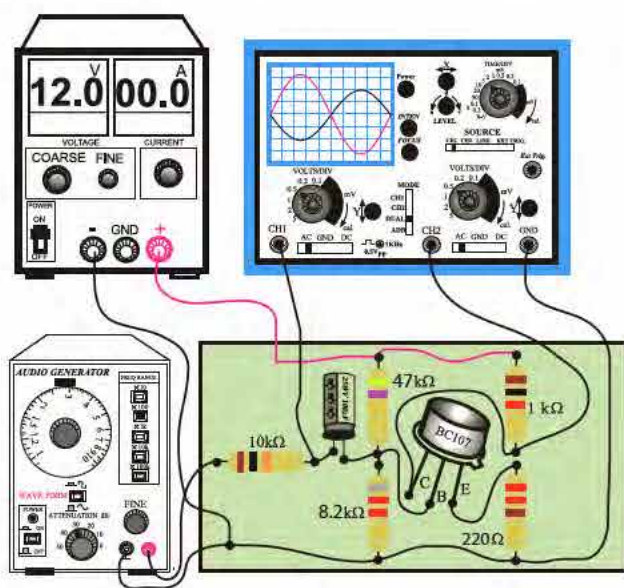

مدار عملی

۱-۴۵ مدار عملی تقویت‌کننده‌ی امپتر مشترک بدون خازن پای پاس (CE)


ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را روی CH۱ بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کانال را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کانال CH۱ را در حالت AC قرار دهید.

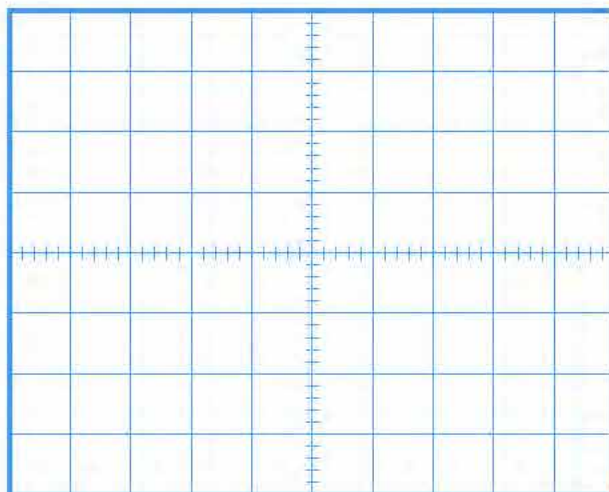

شکل ۱-۴۴ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

مقدار V_m برای کانال ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۳ و ۱-۴۴ به دست آورید.

V_m را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.

بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\text{بهره ولتاژ} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\square}{\square} = \square$$

اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده‌ی سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه..... = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی

ب: بررسی تقویت ولتاژ در تقویت کننده‌ی

امپتر مشترک بدون خازن پای پاس

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی صفر ولت تنظیم کنید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم‌های مربوط به مرحله‌ی الف را روی آن انجام دهید.

مدار شکل ۱-۴۵ را روی برد آزمایشگاهی ببندید.

سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی

V_m را از روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه حساس به دست آورید.


■ مقدار V_m برای کانال ۱ و ۲ را از روی شکل ۱-۴۶ و ۱-۴۷ به دست آورید.
 ■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\text{بهره ولتاژ} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\square}{\square} = \dots\dots\dots$$


■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده‌ی سیگنال‌های ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی = φ

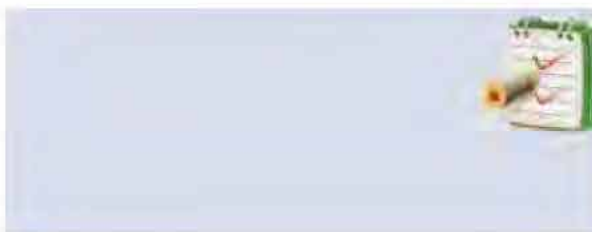سوال ۶ = چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود دارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



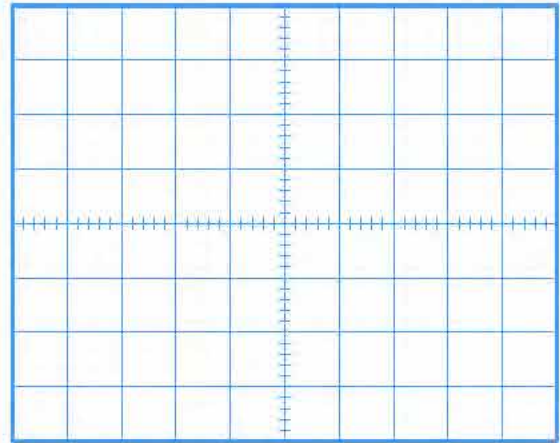■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH۱ را در شکل ۱-۴۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.



Volts / Div =V

۱-۴۶ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده‌ی امیتر مشترک بدون خازن بای پاس

■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت

حرکت عقربه‌های ساعت بچرخانید.


$V_m = \dots\dots\dots V$ شکل موج نشان داده شده در صفحه‌ی حساس به دست آورید.

■ کلید AC-GND-DC کانال CH۲ را در حالت

AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH۲ (خروجی

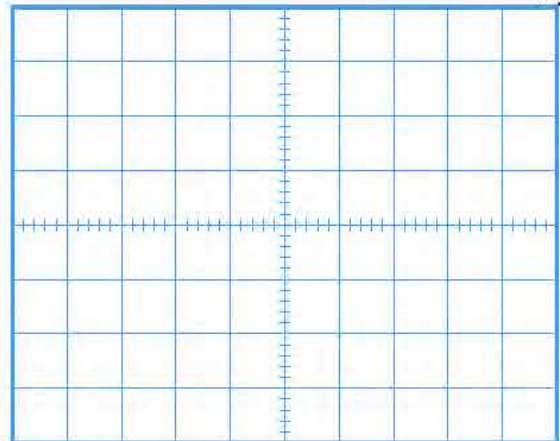تقویت کننده) را در نمودار شکل ۱-۴۷ با مقیاس مناسب رسم کنید.



Volts / Div =V

۱-۴۷ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده‌ی امیتر مشترک


بدون خازن بای پاس

۱۲-۱ تقویت کننده بیس مشترک

در شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک

نشان داده شده است.

پایه بیس از نظر سیگنال AC به زمین وصل است و بین ورودی و خروجی مشترک است

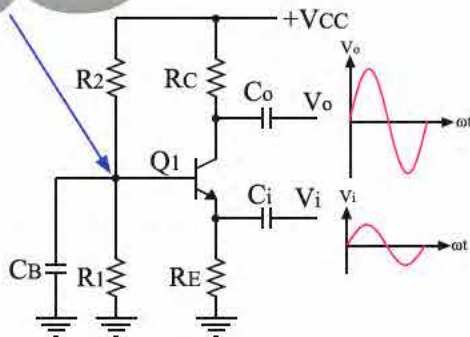

شکل ۱-۴۸ یک نمونه تقویت کننده بیس مشترک

در این تقویت کننده سیگنال ورودی را به پایه امیتر می دهیم و سیگنال خروجی را از پایه کلکتور دریافت می کنیم. مشخصات تقویت کننده بیس مشترک به شرح زیر است:

الف: بهره ی ولتاژ ($\frac{V_o}{V_i}$) بیشتر از یک است.

ب: بهره ی جریان آن کم تر از یک است.

ج: مقاومت ورودی آن کم است.

د: مقاومت خروجی آن متوسط است.

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی آن اختلاف فاز وجود ندارد.

و: پهنای باند آن وسیع تر از تقویت کننده بیس مشترک و کلکتور مشترک است.

بای پاس (C_E در تقویت کننده امیتر مشترک) با یک دیگر تفاوت دارد؟ توضیح دهید.



۴-۱۱-۱ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش قرار گرفته اید به اختصار

شرح دهید.




۱-۱۳ آزمایش شماره ۴

تقویت کننده بیس مشترک زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

را روی ۱KHZ تنظیم کنید. بعد از بستن مدار، ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه‌ی شکل موج مشاهده شده مربوط به کانال ۱ CH برابر ۵۰mV باشد.

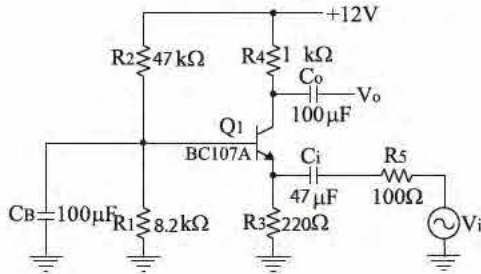ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.




۱-۱۳-۱ هدف آزمایش:

بررسی تقویت ولتاژ تقویت کننده بیس مشترک

۱-۱۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱۸ - ۱۵ V - ۰	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC107 یا BC108 یا BC109	یک عدد
۶	مقاومت های ۲۲۰Ω، ۴۷kΩ، ۱kΩ، ۱۰۰Ω، ۱kΩ، ۱/۴ وات	هر کدام یک عدد
۷	خازن ۱۰۰μf	دو عدد
۸	خازن ۴۷μf	یک عدد
۹	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

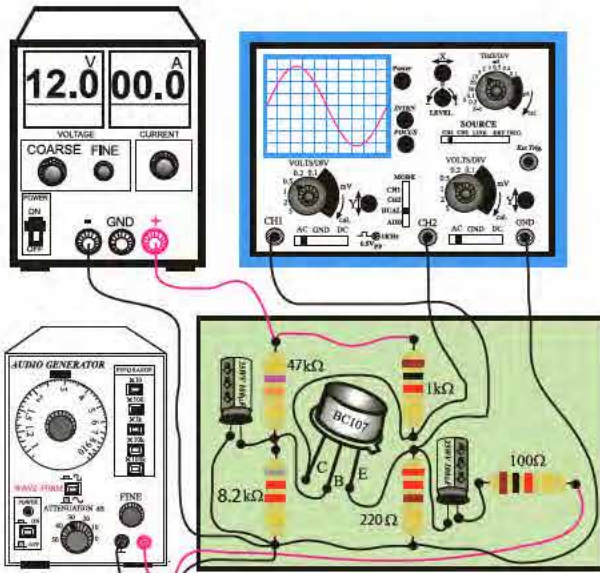

شکل ۴۹-۱ مدار عملی تقویت کننده بیس مشترک

کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار

دهید.

کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH ۱

بگذارید.

مکان صفر اشعه هر دو کانال را در مرکز تنظیم کنید.

کلید AC-GND-DC کانال CH ۱ را در حالت

AC قرار دهید.

شکل موج ظاهر شده مربوط به کانال CH ۱ را در

نمودار شکل ۵۰-۱، با مقیاس مناسب رسم کنید.

۱-۱۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:

منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق شهر وصل کنید.

منبع تغذیه را روشن کنید و دامنه خروجی آن را روی

صفر ولت بگذارید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید.

مدار شکل ۴۹-۱ را روی برد برد آزمایشگاهی

ببندید.

سیگنال ژنراتور را روشن کنید و شکل موج ولتاژ

خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن

V_m را از روی شکل موج نشان داده شده روی V $V_m =$
صفحه حساس به دست آورید.

■ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\text{بهره ولتاژ} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\square}{\square} = \square$$

■ اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.


درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی $\varphi =$

سوال ۹ = چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



◀ ۴-۱۳-۱ نتایج آزمایش

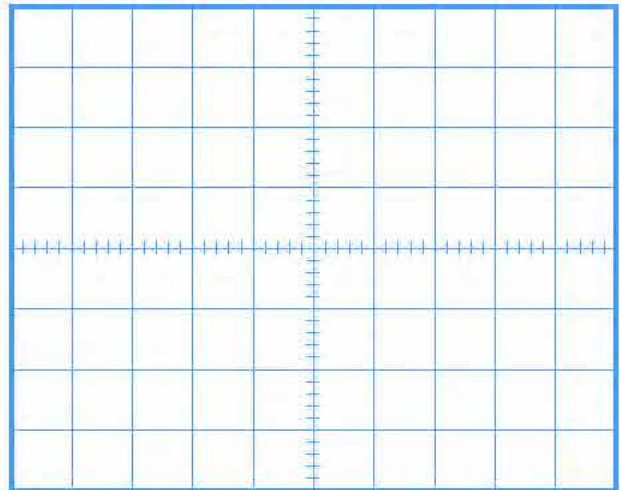آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.



Volts / Div = V

شکل ۵۰-۱ شکل ولتاژ ورودی تقویت کننده

■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.


V_m را از روی شکل موج ولتاژ نشان داده شده V $V_m =$
صفحه حساس به دست آورید.

■ کلید AC-GND-DC کانال CH۲ را در حالت

AC قرار دهید.

■ شکل موج مربوط به CH۲ (خروجی تقویت کننده)

را در نمودار شکل ۵۱-۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.

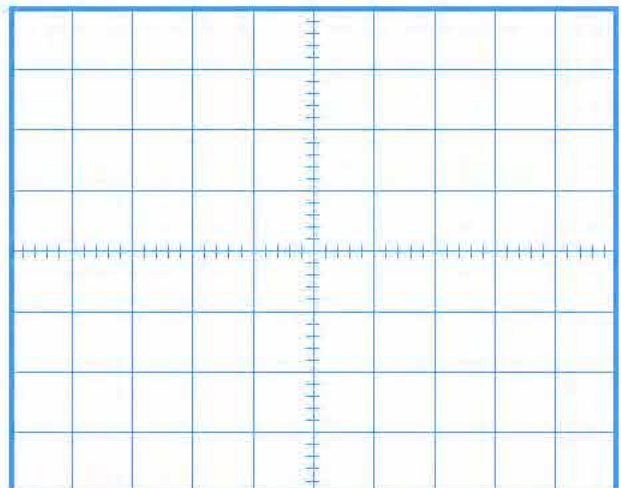


شکل ۵۱-۱ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

Volts / Div = V

۱-۱۴ تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک

در شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده‌ی کلکتور

مشترک نشان داده شده است

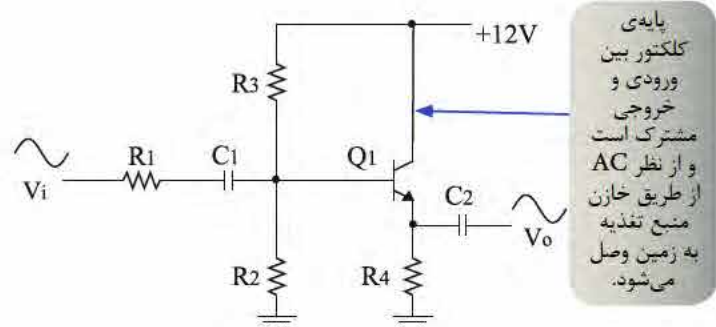

شکل ۱-۵۲ یک نمونه تقویت کننده کلکتور مشترک

در این تقویت کننده، سیگنال ورودی را به پایه بیس می‌دهیم و سیگنال خروجی را از پایه‌ی امیتر دریافت می‌کنیم.

مشخصات تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک به شرح زیر است:

الف: بهره‌ی ولتاژ آن کم‌تر از یک است.

ب: بهره‌ی جریان آن بیش‌تر از یک است.

ج: مقاومت ورودی آن زیاد است.

د: مقاومت خروجی آن کم است.

ه: بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود

ندارد.

۱-۱۵ آزمایش شماره ۵

تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۱۵-۱ هدف آزمایش:

بررسی تقویت ولتاژ تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک

۱-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱۵V - ۱A	یک دستگاه
۴	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور BC107	یک عدد
۶	مقاومت‌های ۱۰KΩ، ۱۸۰kΩ، ۱kΩ، ۱۰۰KΩ، ۱/۲kΩ (۱/۴ وات)	هر کدام یک عدد
۷	خازن ۱۰μf	یک عدد
۸	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	شش رشته
۹	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	چهار رشته

۱-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی

صفر ولت تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را مانند آزمایش (۱) تنظیم کنید.

■ کلید AC-GND-DC مربوط به هر دو کانال را در


حالت، GND قرار دهید.

■ مدار شکل ۱-۵۳ را روی برد ببندید.


■ کلید AC-GND-DC کانال CH۱ را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج ظاهر شده روی صفحه حساس را در نمودار شکل ۵۴-۱، با مقیاس مناسب رسم کنید.

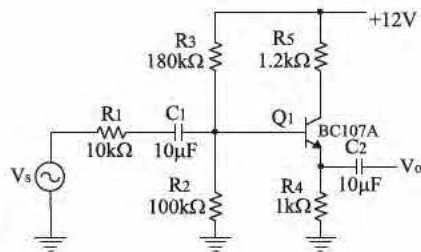■ مقدار V_m ورودی را با استفاده از نمودار شکل ۵۴-۱ محاسبه کنید.



الف) نقشه‌ی فنی مدار

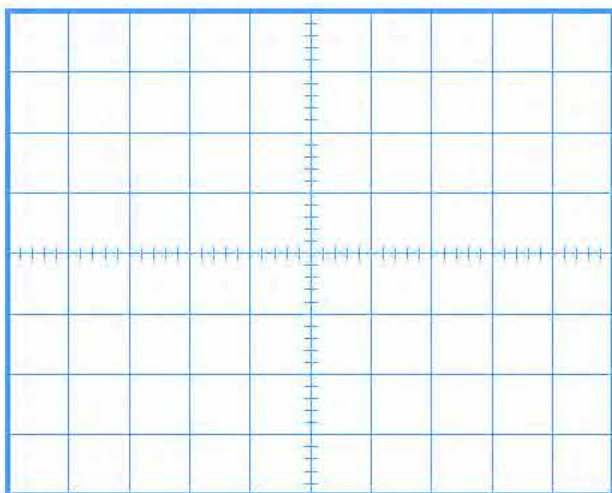

شکل ۵۴-۱ شکل موج ولتاژ ورودی تقویت کننده


$$\text{Volts/Div} = \dots\dots\dots V$$

■ ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید.

$V_m =$ V روی شکل موج نشان داده شده روی صفحه‌ی حساس به دست آورید.

■ کلید AC-GND-DC کانال CH۲ را در حالت AC قرار دهید.

■ شکل موج مربوط به CH۲ (خروجی تقویت کننده) را در نمودار شکل ۵۵-۱ با مقیاس مناسب رسم کنید.

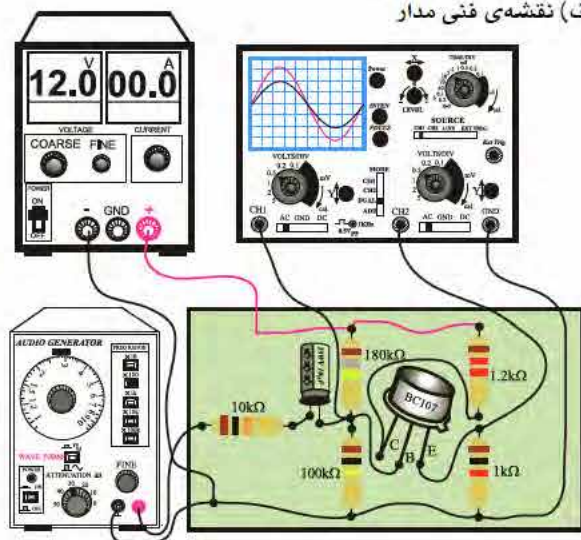

شکل ۵۳-۱ مدار عملی تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. شکل موج ولتاژ خروجی آن را در حالت سینوسی قرار دهید و فرکانس آن را روی ۱KHZ تنظیم کنید، ولوم دامنه خروجی سیگنال ژنراتور را طوری تنظیم کنید که دامنه‌ی شکل موج مشاهده شده مربوط به کانال CH۱ برابر ۵ ولت باشد.


■ ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت ALT قرار دهید.

■ کلید SOURCE اسیلوسکوپ را در حالت CH۱ بگذارد.


■ مکان صفر اشعه‌ی هر دو کانال را در مرکز صفحه تنظیم کنید.

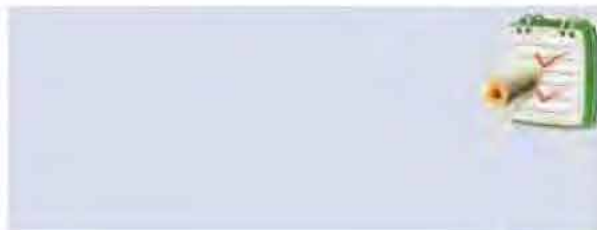سوال ۱۱- چرا هنگام مشاهده شکل موج‌ها، کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در حالت AC قرار دادیم؟ اگر در حالت DC بگذاریم چه اتفاقی می‌افتد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



۴-۱۵-۱ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته‌اید به اختصار شرح دهید.

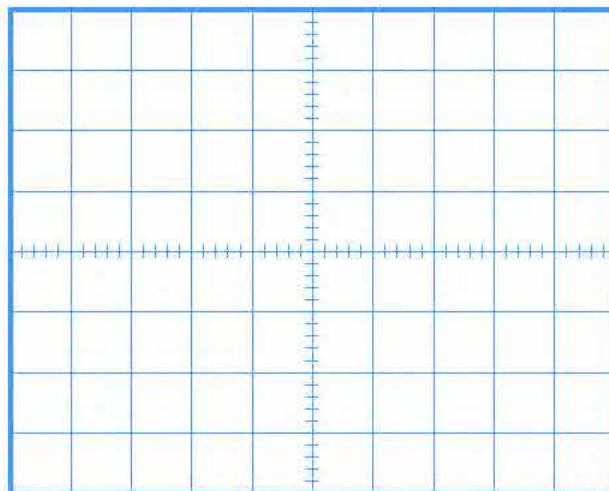

شکل ۵۵-۱ شکل موج ولتاژ خروجی تقویت کننده

Volts / Div = V

ولوم Volt variable را به طور کامل در جهت

عقربه‌های ساعت بچرخانید.

$V_m = \dots\dots V$ V_m را از روی شکل موج نشان داده شده صفحه حساس به دست آورید.


بهره ولتاژ تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$\text{بهره ولتاژ} = \frac{\text{دامنه سیگنال خروجی}}{\text{دامنه سیگنال ورودی}} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

اختلاف فاز بین سیگنال‌های ورودی و خروجی را با مشاهده دو سیگنال ورودی و خروجی به طور تقریبی حدس بزنید و یادداشت کنید.

درجه = اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی = φ

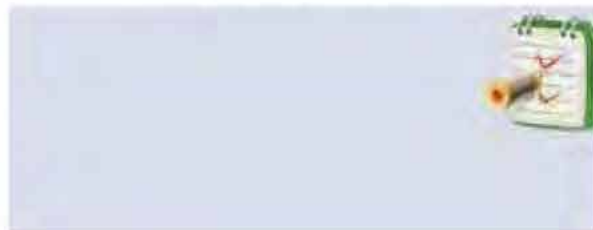سوال ۱۰- چرا بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟ به طور خلاصه توضیح دهید.



آزمون پایانی فصل (۱)



۳- یکی از مشخصه های خوب تقویت کننده ی بیس مشترک نسبت به تقویت کننده امپدانس ورودی بیشتر مشترک با یک شماره ترانزیستور کدام است ؟

الف (امپدانس ورودی بیشتر

ب) بهره ی ولتاژ بیشتر

ج) پهنای باند بیشتر

د) هر سه مورد

۴- در کدام تقویت کننده بین سیگنال ورودی و سیگنال تقویت شده اختلاف فاز 180° درجه به وجود می آید؟

الف (امپدانس مشترک

ب) کلکتور مشترک

ج) بیس مشترک

د) هر سه مورد

۵- نحوه ی تقویت شدن یک سیگنال الکتریکی را در یک تقویت کننده امپدانس مشترک به کمک منحنی های مشخصه ترانزیستور شرح دهید.



۶- در تقویت کننده امپدانس مشترک، بهره ولتاژ است.

الف (کمتر از یک

ب) برابر یک

ج) بیشتر از یک


۱- در شکل ۱-۵۶ افت ولتاژ دو سر مقاومت $100\ \Omega$ چند ولت است؟

الف (۱۰

ب) ۸

ج) ۶

د) ۴

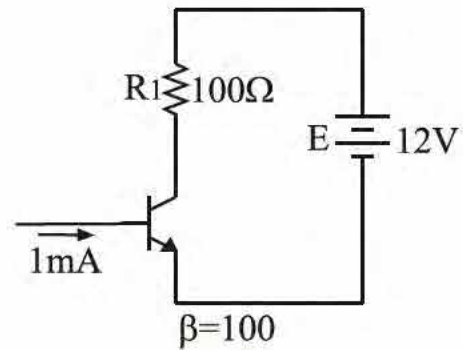

شکل ۱-۵۶


۲- در شکل ۱-۵۷ نسبت $(\frac{V_o}{V_i})$ کدام است ؟

الف (یک

ب) کمتر از یک


ج) دو

د) ده

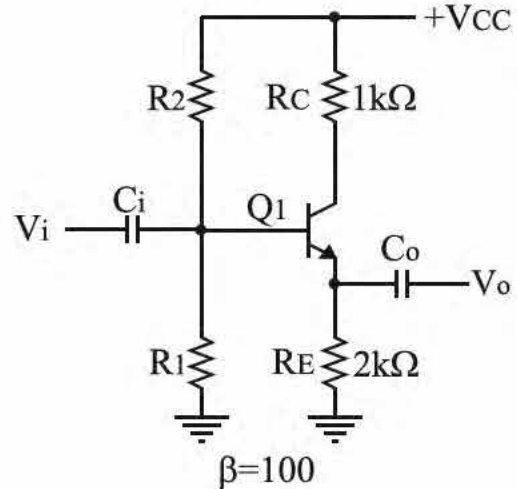

شکل ۱-۵۷

۷- در تقویت کننده شکل ۵۸-۱ نقش منبع تغذیه DC چیست؟ خیلی خلاصه توضیح دهید.

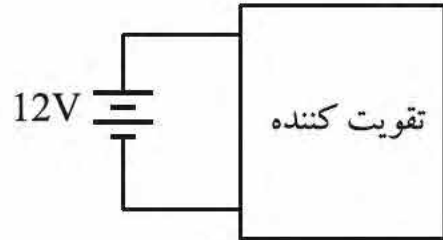

شکل ۵۸-۱



۱۱- در یک تقویت کننده معمولی، V_{CE} تقریباً چند درصد V_{CC} است؟

- الف) ۲۰
- ب) ۷۰
- ج) ۹۰
- د) ۵۰

۱۲- در تقویت کننده کلکتور مشترک بهره ولتاژ است.

- الف) برابر با یک
- ب) کمتر از یک
- ج) بیش تر از یک


۱۳- مشخصات یک تقویت کننده‌ی امیتر مشترک را بنویسید.



۸- در تقویت کننده‌ی بیس مشترک، بهره‌ی ولتاژ..... است.

- الف) کمتر از یک
- ب) برابر یک
- ج) بیشتر از یک

۱۴- در شکل ۵۹-۱ مقاومت‌های R_B و R_C را محاسبه کنید.

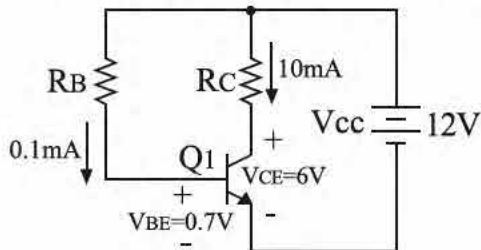

شکل ۵۹-۱

۹- اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی در یک تقویت کننده‌ی بیس مشترک چند درجه است؟

- الف) ۱۸۰ درجه
- ب) ۹۰ درجه
- ج) ۴۵ درجه
- د) صفر درجه

۱۰- در یک تقویت کننده معمولی کلاس A، ولتاژ کلکتور امیتر چه نسبتی با ولتاژ تغذیه (V_{CC}) دارد؟

