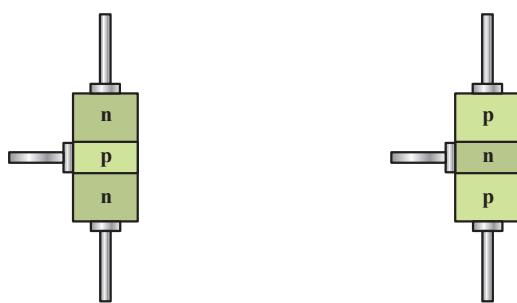


## فصل چهارم

### ترانزیستور BJT

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود:



- ۱- اتصال سه‌گانه‌ی PNP و NPN را تعریف کند.
- ۲- بایاسینگ ترانزیستور را شرح دهد.
- ۳- وابستگی جریان کلکتور به جریان بیس را توضیح دهد.
- ۴- عمل کرد ترانزیستور به عنوان انتقال‌دهنده‌ی مقاومت را شرح دهد.
- ۵- کاربرد ترانزیستور در حالت قطع و اشباع را بیان نماید.
- ۶- مدارهای ساده ترانزیستوری را تحلیل کند.



#### ۱-۴\_ ساختمان ترانزیستور

ترانزیستور معمولی از سه کریستال نوع P و N تشکیل یافته است. ترتیب قرارگرفتن کریستال‌های P و N در کنارهم به صورت شکل ۴-۱ است.

با توجه به شکل مشاهده می‌شود دو نوع ترانزیستور وجود دارد که به یکی «NPN» و دیگری «PNP» گفته می‌شود. سه پایه‌ی ترانزیستور نیز: «امیتر»<sup>۱</sup> یعنی منتشر کننده، «بیس»<sup>۲</sup> یعنی ساختمان ترانزیستور نشان می‌دهد.

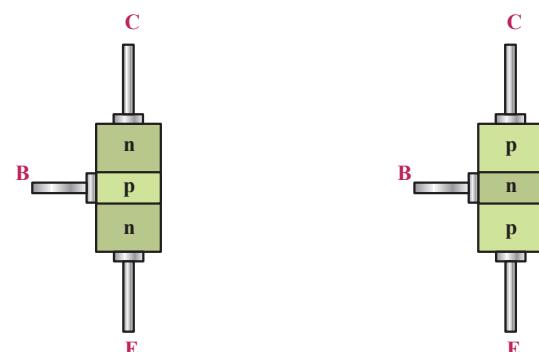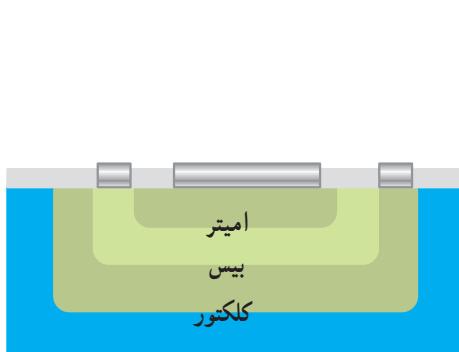

شکل ۴-۲

۱\_Emitter

۲\_Base

۳\_Collector



کریستال P یا N که به صورت «امیتر» به کار می‌رود نسبت می‌شود.

در شکل ۴-۳ نسبت تقریبی لایه‌های ترازیستور و نمونه‌ای از یک ترازیستور ساخته شده نشان داده شده است.

این نوع ترازیستور به اختصار «BJT»<sup>۱</sup> نام دارد.

کلمه‌ی «B» برگرفته از Bipolar به معنی «دو قطبی» به این منظور استفاده شده است که در ترازیستور هر دو عامل الکترون‌ها و حفره‌ها در هدایت جریان نقش دارند.

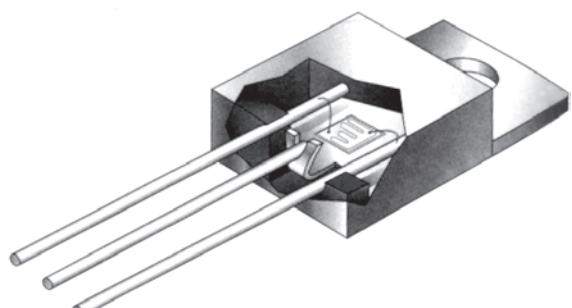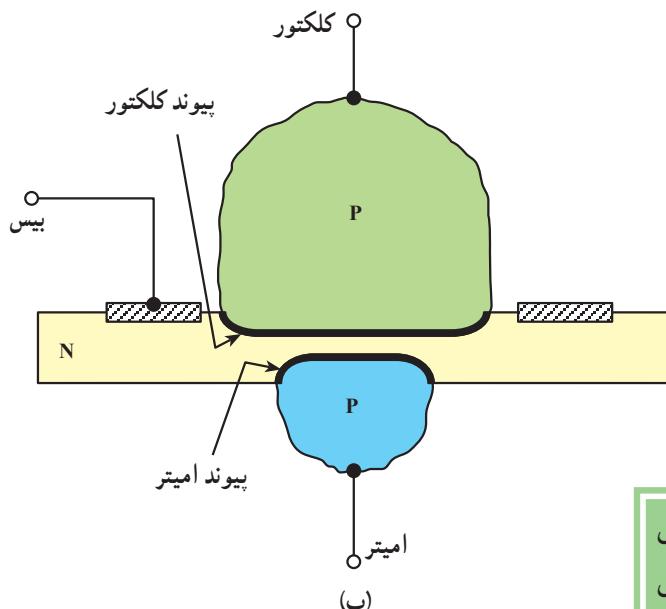به لایه‌ی «بیس» و «کلکتور» دارای ناخالصی بیشتر است. ضخامت لایه‌ی امیتر حدود ۲۰ تا ۲۰۰ میکرومتر است. لایه‌ی بیس نسبت به کلکتور و امیتر دارای ناخالصی و ضخامت بسیار کمتر است. ناخالصی لایه‌ی کلکتور از امیتر کمتر، اما از بیس به مراتب بیشتر است. ضخامت لایه‌ی کلکتور از امیتر بیشتر است، زیرا تمام تلفات حرارتی ترازیستور در کلکتور ایجاد



(الف)


ضخامت لایه‌ی کلکتور > ضخامت لایه‌ی امیتر > ضخامت لایه‌ی بیس  
ناخالصی لایه‌ی امیتر > ناخالصی لایه‌ی کلکتور > ناخالصی لایه‌ی بیس

شکل ۳-۴


هر اتصال P-N معادل یک دیود بوده از این روش می‌توان یک ترازیستور را معادل دو دیود نشان داد. در شکل ۴-۵ معادل دیودی هر ترازیستور نشان داده شده است.

#### ۴-۴- نمای مداری و معادل دیودی ترازیستور

هر ترازیستور دارای دو محل پیوند P-N است. در شکل ۴-۴ دو محل پیوند نشان داده شده است.

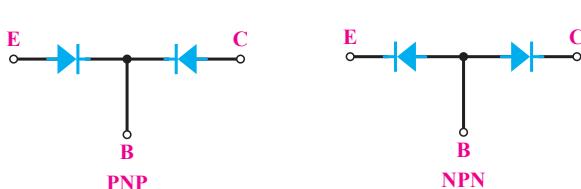


شکل ۴-۵

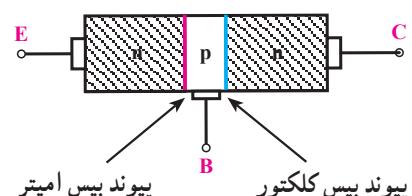

شکل ۴-۶

۱- BJT = Bipolar Junction Transistor      ترازیستور پیوندی دوقطبی

نمای مداری ترانزیستورهای NPN و PNP در شکل ۴-۶ مشخص شده است.

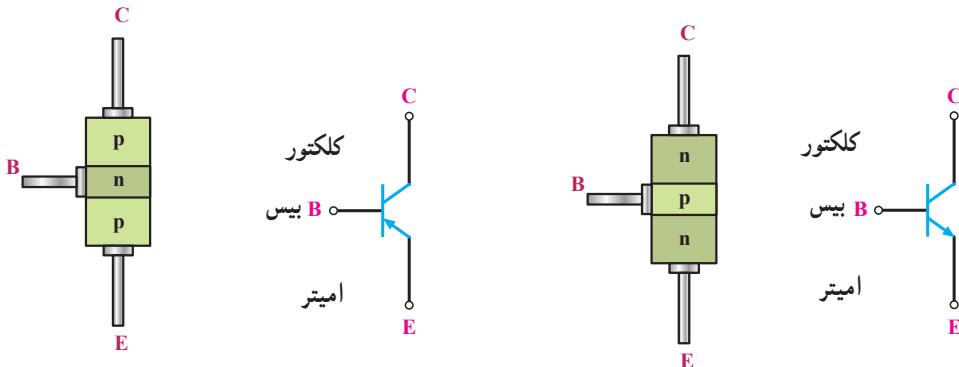


شکل ۴-۶

امیتربیس و کلکتوربیس ولتاژ DC اعمال می‌شود. چون ترانزیستور سه پایه دارد یکی از پایه‌ها را مشترک و دو پایه‌ی دیگر را یکی ورودی و دیگری خروجی در نظر می‌گیریم. در شکل ۴-۷ این حالت برای دو نوع ترانزیستور PNP و NPN شان داده شده است.

### ۴-۴- بایاس کردن ترانزیستور

برای این که بتوانیم از ترانزیستور به صورت تقویت کننده یا کلید و نظایر آن استفاده کنیم باید ابتدا ترانزیستور را با ولتاژ DC تغذیه کنیم. تغذیه نمودن پایه‌های ترانزیستور را بایاس کردن «ترانزیستور» گویند. برای بایاس کردن ترانزیستور به دو دیود

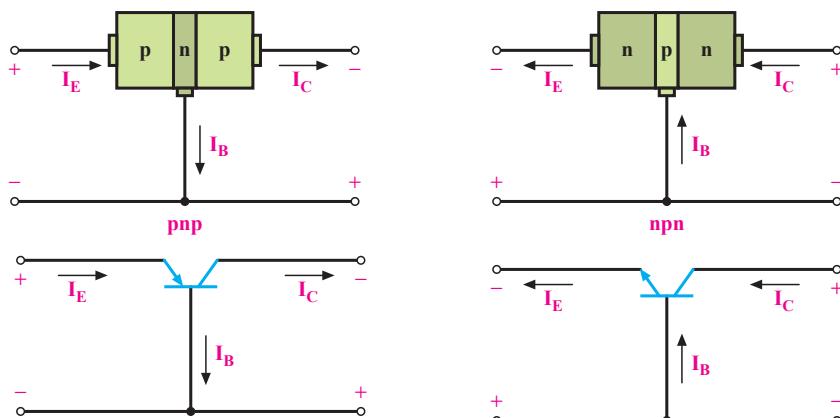


شکل ۴-۷

کلکتوربیس در بایاس مخالف که در شکل ۴-۸ برای یک ترانزیستور PNP و NPN این حالت بایاس نشان داده شده است.


به سه حالت می‌توانیم به پایه‌های ترانزیستور ولتاژ اعمال کنیم.

حالات اول: دیود امیتربیس در بایاس موافق و دیود

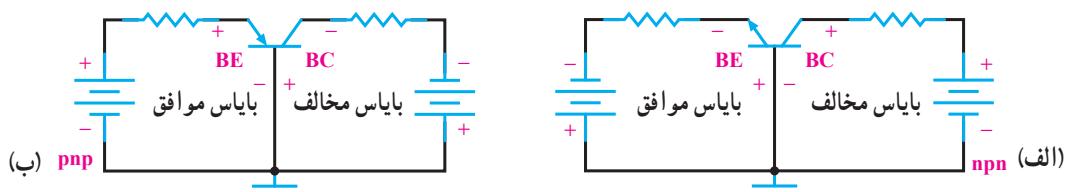

شکل ۴-۸

در شکل ۴-۹ نیز یک ترانزیستور NPN و این حالت بایاس روی کریستال‌های آن مشخص شده است.

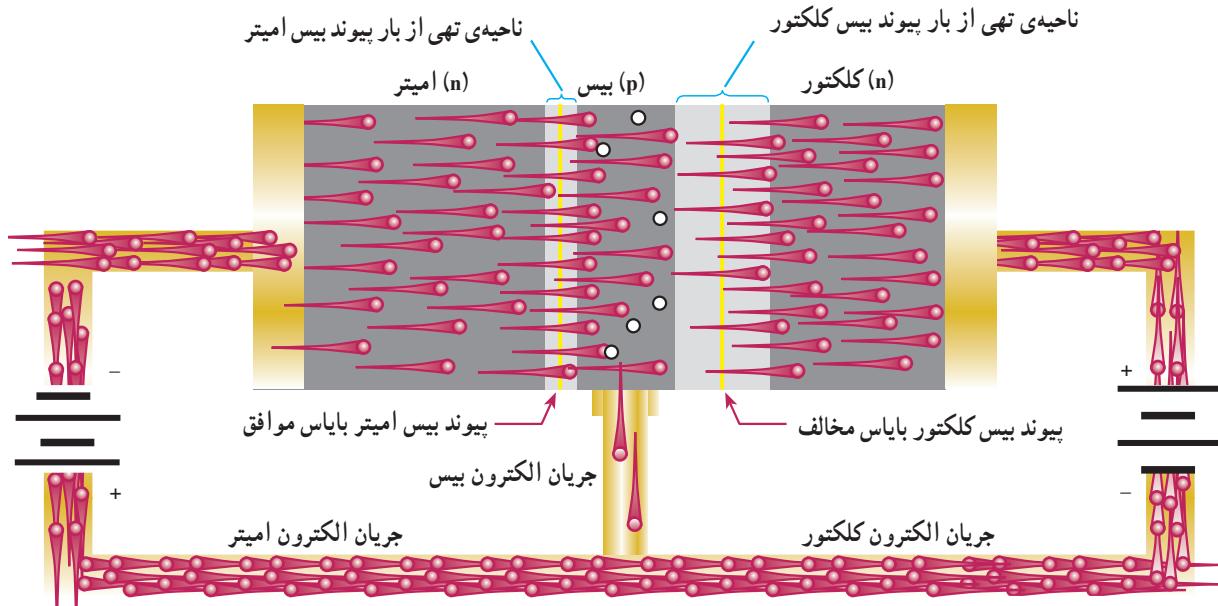


شکل ۴-۹

بیش از ۹۵ درصد آن‌ها) تحت نیروی جاذبه‌ی قطب مثبت باتری که به پایه‌ی کلکتور وصل است به کلکتور رسیده، جذب قطب مثبت باتری کلکتور می‌شوند. به طور خلاصه می‌توان بیان نمود: منبع ولتاژ وصل شده به بیس - امیتر، الکترون‌های امیتر را به بیس می‌راند، به علت باریک بودن لایه‌ی بیس و درصد ناخالصی کم آن کمتر از حدود ۵ درصد الکترون‌ها از بیس خارج می‌شوند و بیش از حدود ۹۵ درصد الکترون‌ها به منطقه‌ی کلکتور نفوذ کرده، جذب قطب مثبت منبع کلکتور می‌شوند و بدین ترتیب، جریان زیاد را در کلکتور ایجاد می‌کنند.

**حالت دوم:** اتصال بیس امیتر در بایاس مخالف و اتصال بیس کلکتور در بایاس مخالف است که در شکل ۴-۱۰ یک ترانزیستور NPN را در این حالت بایاس مشاهده می‌کنید.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود باتری‌ها اتصال P-N بین امیتر و بیس را در بایاس مخالف و اتصال P-N بین کلکتور و بیس را در بایاس مخالف قرار می‌دهند. در اثر بایاس مخالف ناحیه‌ی تهی از بار اتصال N در کلکتور افزایش می‌یابد. الکترون‌های نیمه‌هادی نوع N در امیتر به سیله‌ی قطب منفی باتری به سمت بیس رانده می‌شوند. چون لایه‌ی بیس دارای ناخالصی بسیار کم است و در ضمن ضخامت آن هم بسیار اندک است، تعداد کمی از الکترون‌ها با حفره‌ها در بیس ترکیب می‌شوند. این الکترون‌ها به گونه‌ی الکترون‌های ظرفیت، پایه‌ی بیس را ترک نموده، به قطب مثبت باتری می‌روند. به علت کم بودن درصد ناخالصی در بیس تعداد کمی از الکترون‌ها ممکن است با حفره‌های بیس ترکیب شوند. درصد زیادی از الکترون‌ها (تقریباً

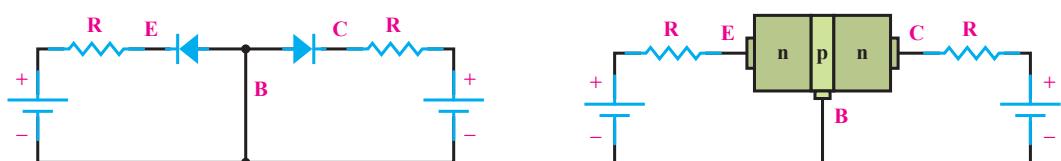

شکل ۴-۱۰

حالت سوم: اتصال بیس امیتر در بایاس موافق و اتصال بیس کلکتور در بایاس موافق که در شکل ۴-۱۱ این حالت نشان داده شده است.

دو جریان  $I_E$  و  $I_C$  در پایه بیس با یکدیگر جمع می‌شوند و جریان زیادی را در بیس ایجاد می‌کنند (شکل ۴-۱۱).

در این حالت چون هر دو محل پیوند P-N در بایاس معکوس قرار دارند و ناحیه‌ی تنهی از بار دو محل پیوند زیاد است، حامل باری از امیتر به سمت بیس و کلکتور حرکت نمی‌کند و درنتیجه، جریان امیتر و کلکتور صفر خواهد بود (البته از عبور جریان اشباع معکوس ناشی از عبور حامل‌های اقلیت صرف نظر شده است).




شکل ۴-۱۱

جریان بیس و جریان کلکتور است: یعنی  $I_E = I_C + I_B$  در شکل ۴-۱۲ جهت جریان‌ها در ترانزیستور NPN و PNP مشخص گردیده است.

با توجه به شکل مشاهده می‌شود پیکان روی امیتر معرف جهت قراردادی جریان است.


**۴-۴- جریان‌ها در ترانزیستور**  
حامل‌های باری که از امیتر حرکت می‌کنند مقدار ناچیزی از آن‌ها در بیس جریان بیس ( $I_B$ ) را می‌سازند و بقیه‌ی حامل‌ها به کلکتور رسیده، جریان کلکتور ( $I_C$ ) را تشکیل می‌دهند؛ از این‌رو، می‌توان بیان نمود: جریان امیتر ( $I_E$ ) برابر با مجموع

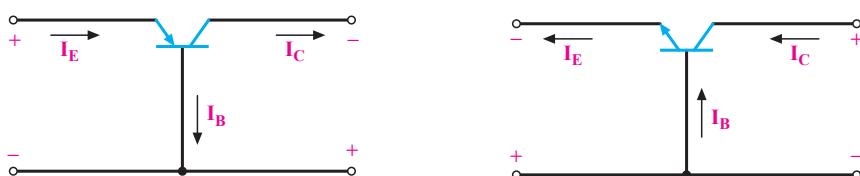

شکل ۴-۱۲

ترانزیستور برقرار است:

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE}$$

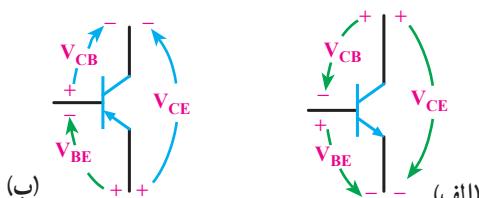


شکل ۴-۱۳

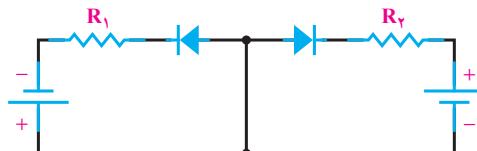
**۵-۴- ولتاژ‌ها در ترانزیستور**

اعمال ولتاژ DC به ترانزیستور برای بایاس نمودن آن، روی پایه‌های ترانزیستور افت ولتاژ ایجاد می‌کند. ولتاژی که بین پایه‌های بیس امیتر ترانزیستور قرار می‌گیرد با  $V_{BE}$  نشان داده می‌شود؛ هم‌چنین ولتاژ بین کلکتور امیتر با  $V_{CE}$  و ولتاژ بین کلکتور - بیس با  $V_{CB}$  مشخص می‌گردد. در شکل ۴-۱۳ این افت ولتاژ‌ها برای یک ترانزیستور NPN و PNP نشان داده شده است. در هر ترانزیستور همواره رابطه زیر بین ولتاژ پایه‌های

شکل ۴-۱۴ این حالت بایاس را نشان می‌دهد. برای کنترل جریان امیتر مقاومت  $R_1$  با امیتر سری شده است. مقاومت  $R_2$  که با کلکتور سری شده است جریان کلکتور را کنترل می‌کند.



**۶-۴- چگونگی عمل تقویت‌کنندگی در ترانزیستور**  
برای عمل تقویت در ترانزیستور ضروری است ابتدا ترانزیستور را از نظر DC بایاس کنیم؛ همچنین لازم است دیود امیتریسیس بایاس موافق و دیود کلکتور پیس بایاس مخالف شود.

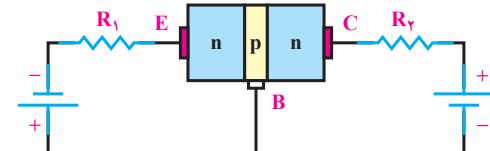


شکل ۴-۱۴

متناوب دو سر  $R_2$  به مرتب بیشتر از ولتاژ متناوب ورودی بوده در نتیجه ولتاژ ورودی تقویت می‌شود. اگر ضریب تقویت ولتاژ را با  $A_V$  نشان دهیم؛ رابطه و مقدار  $A_V$  برابر است با :

$$A_V = \frac{\text{دامنهای سیگنال خروجی}}{\text{دامنهای سیگنال ورودی}} = \frac{10}{1} = 10$$

پس سیگنال ورودی متناوب  $10V$  مرتبه تقویت شده است. با طراحی مدارات ترانزیستوری و با تغییر مقدار مقاومت‌ها می‌توان دامنهای سیگنال خروجی را روی مقدار مورد نظر تنظیم نمود. همان‌گونه که مشاهده شده جریانی که از مقاومت  $R_1$  می‌گذرد تقریباً همه‌ی این مقدار جریان از مقاومت  $R_2$  هم عبور می‌کند. این عمل تنها بهوسیله‌ی ترانزیستور صورت گرفته است. بدین ترتیب، می‌توان گفت: ترانزیستور عمل انتقال مقاومت را انجام داده است. نام ترانزیستور هم از همین عمل انتخاب شده است. از ترکیب دو کلمه‌ی Transfer of Resistor Transfer' Transistor انتخاب شده است.

برای مثال، مطابق شکل ۴-۱۵ یک سیگنال سینوسی با دامنه‌ی  $10V$  ولت به ورودی ترانزیستور اعمال می‌کنیم. البته ورودی، امیتر و خروجی، کلکتور در نظر گرفته شده است و پایه‌ی بیس بین ورودی و خروجی مشترک است.

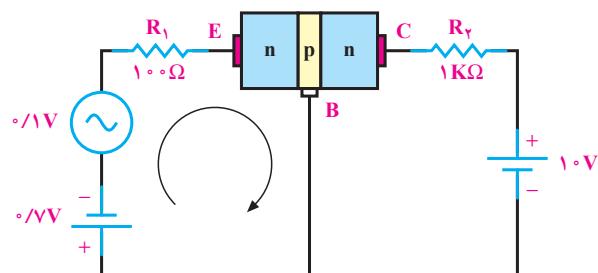

شکل ۴-۱۵

اگر مقاومت دینامیکی دیود امیتریسیس را به‌هنگام اعمال سیگنال معادل  $2\Omega$  فرض کنیم در حلقه‌ی ورودی، جریان ناشی از سیگنال متناوب برابر است با :

$$I = \frac{10}{100 + 2} = 0.083A = 83mA$$


همان‌گونه که بیان شد قسمت اعظم جریان امیتر از طریق کلکتور مسیر خود را می‌بندد؛ از این‌رو، این جریان تقریباً از مقاومت  $1K\Omega$  که با کلکتور سری شده است عبور می‌کند و در دو سر مقاومت  $1K\Omega$  افت ولتاژ متناوبی با دامنه‌ی آرایش سیگنال ورودی به بیس امیتر ترانزیستور اعمال می‌شود و

#### ۷-۴- آرایش‌های ترانزیستور

ترانزیستورها در مدار به‌سه صورت «امیتر مشترک»، «بیس مشترک» و «کلکتور مشترک» به کار می‌روند.

##### ۷-۴-۱ آرایش امیتر مشترک E-C

آرایش سیگنال ورودی به بیس امیتر ترانزیستور اعمال می‌شود و

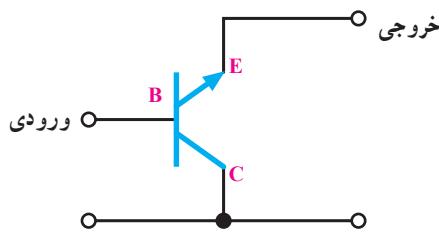


شکل ۴-۱۸

سیگنال خروجی از کلکتور امیتر ترانزیستور دریافت می‌گردد. چون پایه‌ی امیتر بین ورودی و خروجی مشترک است، این آرایش «امیتر مشترک» نام دارد. در شکل ۴-۱۶ این آرایش را بدون رسم سایر قطعات آن مشاهده می‌کنید. این آرایش می‌تواند جریان و ولتاژ را تقویت کند.

#### ۴-۴-۸ منحنی‌های مشخصه‌ی ترانزیستور در حالت امیتر مشترک


منحنی‌های مشخصه‌ی ترانزیستور بیانگر روابط بین جریان‌ها و ولتاژها در ترانزیستور است. این منحنی‌ها عبارت‌اند از:

**۴-۴-۸ منحنی مشخصه‌ی ورودی:** در آرایش امیتر مشترک، ورودی بیس امیتر ترانزیستور است. منحنی تغییرات جریان ورودی ( $I_B$ ) نسبت به تغییرات ولتاژ ورودی ( $V_{BE}$ ) بازای ثابت بودن  $V_{CE}$  «منحنی مشخصه‌ی ورودی ترانزیستور» نام دارد. این منحنی مانند منحنی مشخصه‌ی یک دیود معمولی در بایاس موافق است. (شکل ۴-۱۹)

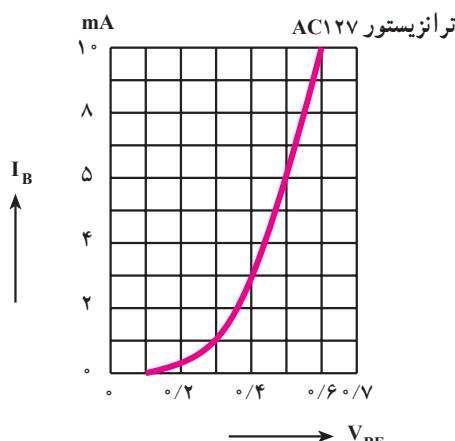

شکل ۴-۱۹ منحنی مشخصه ورودی یک ترانزیستور از جنس ژرمانیم


**۴-۴-۸ منحنی مشخصه‌ی انتقالی:** منحنی مشخصه‌ی بین جریان ورودی ( $I_B$ ) و جریان خروجی ( $I_C$ ) به‌ازای ثابت بودن  $V_{CE}$  «منحنی مشخصه‌ی انتقالی» نام دارد.

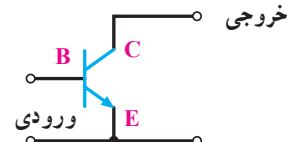

شکل ۴-۱۶

#### ۴-۷-۲ آرایش بیس مشترک C-B<sup>۱</sup>:

آرایش، پایه‌ی بیس بین ورودی و خروجی مشترک است؛ یعنی سیگنال ورودی به امیتر بیس اعمال می‌شود و سیگنال خروجی از کلکتور بیس دریافت می‌گردد. در شکل ۴-۱۷ این آرایش به طور ساده نشان داده شده است. این آرایش جریان را تقویت نمی‌کند، اما ولتاژ را تقویت می‌کند.

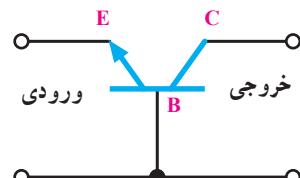

شکل ۴-۱۷

#### ۴-۷-۳ آرایش کلکتور مشترک C-C<sup>۲</sup>:


آرایش پایه‌ی کلکتور بین ورودی و خروجی مشترک است؛ یعنی سیگنال ورودی به بیس کلکتور اعمال می‌شود و سیگنال خروجی از امیتر، کلکتور دریافت می‌گردد. در شکل ۴-۱۸ این آرایش به طور ساده نشان داده می‌شود. این آرایش ولتاژ را تقویت نمی‌کند، اما جریان را تقویت می‌کند.

۱- CB = Common Base

۲- CC = Common Collector


است؛ از این‌رو، منحنی مشخصه‌ی خروجی، منحنی تغییرات نسبت به  $V_{CE}$  به‌ازای ثابت‌بودن  $I_B$  است.

در شکل ۴-۲۱ این منحنی مشخصه به‌ازای  $I_B$  های مختلف نشان داده شده است.

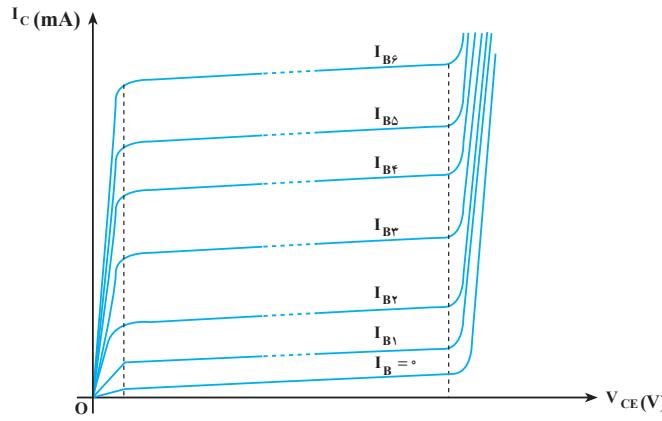

شکل ۴-۲۱

در شکل ۴-۲۰ این منحنی نشان داده شده است.

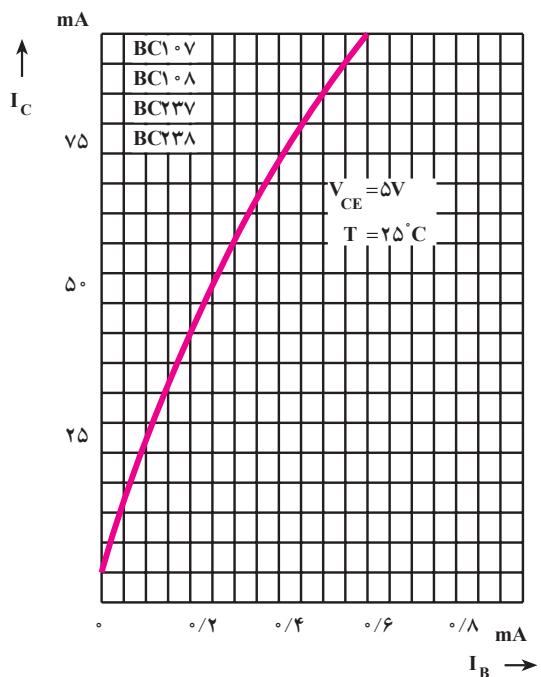

شکل ۴-۲۰


این منحنی مشخصه شامل چند ناحیه‌ی مختلف است:

ناحیه‌ی قطع: در ناحیه‌ی قطع جریان بیس صفر است.

اگر از جریان ناچیز نشی صرف نظر کنیم جریان کلکتور هم صفر است، شکل ۴-۲۲.

طبق تعریف ضریب تقویت جریان (()) یک ترازیستور در آرایش امیتر مشترک برابر نسبت جریان خروجی به جریان ورودی ترازیستور است. از آنجایی که مشخصه انتقالی ارتباط بین این دو جریان را نشان می‌دهد پس می‌توان تیجه گرفت که از روی این منحنی مشخصه می‌توان ضریب تقویت جریان را به‌دست آورد.

$$\text{جریان خروجی} = \frac{\text{بهره‌ی جریان}}{\text{جریان ورودی}} \\ (\text{DC}) = \frac{I_C}{I_B}$$

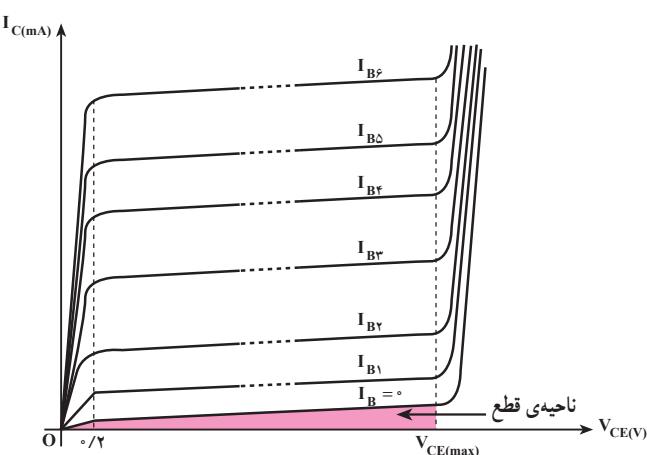

شکل ۴-۲۲


**۳-۴-۴- منحنی مشخصه‌ی خروجی:** این منحنی رابطه‌ی بین جریان و ولتاژ خروجی به‌ازای ثابت بودن جریان ورودی را نشان می‌دهد. در آرایش امیتر مشترک جریان خروجی، جریان کلکتور ( $I_C$ ) و ولتاژ خروجی ولتاژ کلکتور امیتر ( $V_{CE}$ )

است و تغییرات جزیی در  $V_{CE}$  تغییرات بسیار زیادی را در جریان کلکتور ایجاد می‌کند. در این ناحیه  $I_C$  و  $I_B$  تقریباً حداقل مقدار خود قرار دارند و  $V_{CE}$  بسیار ناچیز و تقریباً نزدیک صفر است، سکل ۴-۲۳


الف ناحیه فعال کلکتور شده‌اند؛ درنتیجه تغییرات ولتاژ کلکتور امیتر تأثیر چندانی در جریان کلکتور ندارد.

ناحیه اشباع: در این ناحیه ترانزیستور در حال هدایت

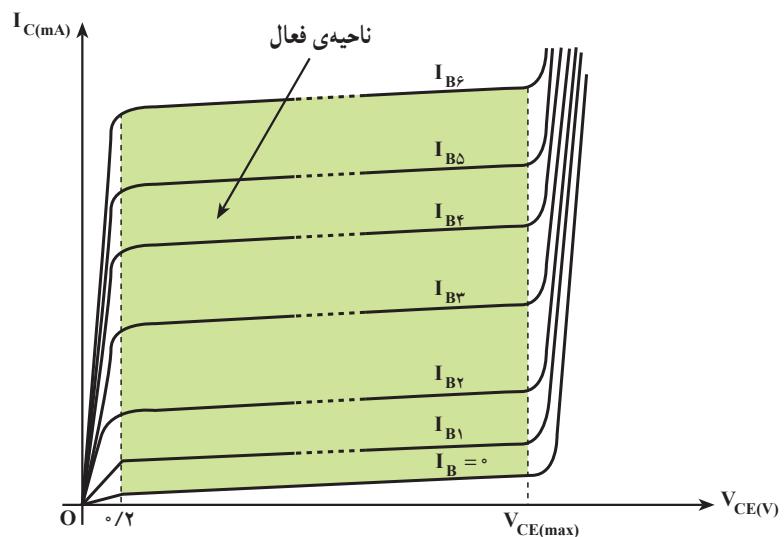**توجه:**  
چون آرایش امیتر مشترک بیشترین کاربرد را در مدارهای الکترونیکی دارد، معمولاً کارخانجات سازنده در کتاب اطلاعات؛ منحنی مشخصه‌های ترانزیستور را در آرایش امیتر مشترک (CE) رسم می‌نمایند.



(الف)

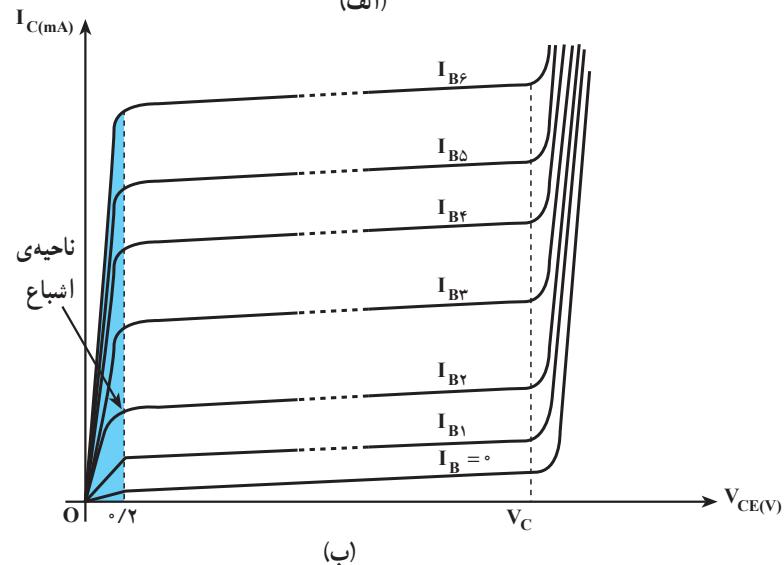


(ب)


سکل ۴-۲۳

## ۴-۹- ترانزیستور در حالت قطع

در شکل ۴-۲۴ یک ترانزیستور در حالت قطع نشان داده شده است. در این حالت بیس بایاس نشده است؛ از این رو  $I_B = 0$  بوده، درنتیجه  $I_C = 0$  هم صفر است. در دوسر  $R_C$  هیچ افت ولتاژی نداریم و همه ولتاژ منبع یعنی  $V_{CC}$  در دوسر کلکتور-امیتر ترانزیستور افت می‌کند. در این حالت ترانزیستور مانند یک کلید باز است:

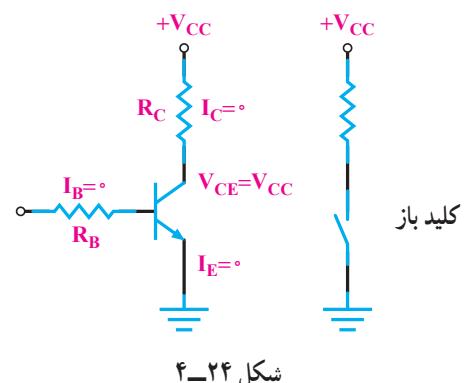

شکل ۴-۲۴

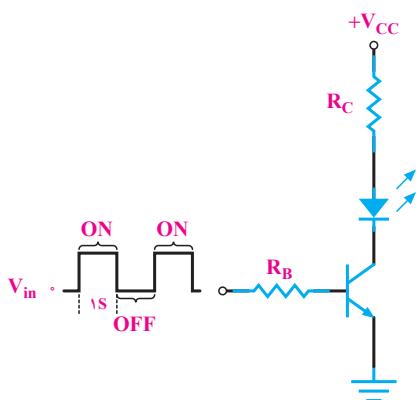

شکل ۴-۲۶


## ۴-۱۰- ترانزیستور در حالت اشباع

وقتی بیس امیتر ترانزیستور را بایاس موافق کنیم و  $I_B$  را افزایش دهیم،  $I_C$  هم افزایش می‌یابد، زیرا  $I_C = I_B + I_E$  است.

$$\text{هرگاه } I_C \text{ به حداکثر مقدار خود برسد، } (I_{C\max} = \frac{V_{CC}}{R_C}) \text{ ولتاژ}$$

کلکتور امیتر صفر و ترانزیستور در حالت اشباع است. ترانزیستور در حالت اشباع به طور ایدهآل مانند یک کلید بسته عمل می‌کند

(شکل ۴-۲۵).

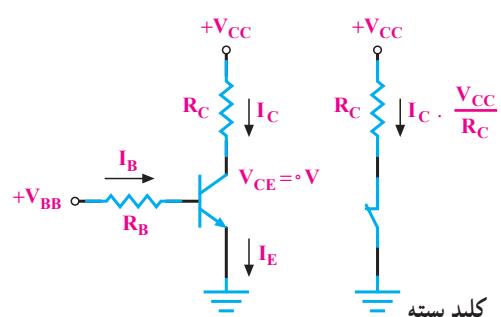

شکل ۴-۲۵

## ۴-۱۱- کاربرد ساده‌ی ترانزیستور به عنوان کلید

در شکل ۴-۲۶ یک کاربرد ساده‌ی ترانزیستور به عنوان کلید کلید نشان داده شده است. به بیس ترانزیستور موجی مربعی با پریود ۲ ثانیه اعمال شده است. در نیم پریودی که موج ورودی صفر و ترانزیستور قطع است؛ از این‌رو، جریان کلکتور صفر و LED خاموش است. زمانی که موج مربعی دارای ولتاژ زیاد است، ترانزیستور وصل و اشباع است و جریان کلکتور از LED عبور نموده، آن را روشن می‌کند؛ بدین ترتیب، LED یک ثانیه روشن و یک ثانیه خاموش بوده، چشمک می‌زند.


## ۴-۱۲- تعیین پایه‌ها و نوع ترانزیستور به کمک اهم متر

۱-۱۲-۱- استفاده از اهم متر عقربه‌ای: چون هر ترانزیستور معادل دو دیود است می‌توان با

استفاده از این خاصیت برای تشخیص بیس استفاده نمود. یک پایه در ترانزیستور وجود دارد که نسبت به دو پایه‌ی دیگر مانند یک دیود عمل می‌کند؛ یعنی اهم متر از یک جهت اهم کم را نشان می‌دهد و با عوض کردن سیم‌های اهم متر، مقدار مقاومت نشان داده شده به وسیله‌ی اهم متر، زیاد است، این پایه بیس ترانزیستور است. با مشخص شدن بیس نوع ترانزیستور را می‌توان تعیین نمود. حالتی که اهم متر اهم کم را نشان می‌دهد اگر سیم منفی واقعی اهم متر به بیس وصل باشد نوع ترانزیستور مثبت (PNP) است. اگر در حالت اهم کم سیم مثبت واقعی اهم متر به بیس وصل باشد نوع ترانزیستور منفی (NPN) است. برای تعیین کلکتور و امیتر ترانزیستور می‌توان مقاومت بین بیس و دو پایه‌ی دیگر را اندازه‌گرفت. مقاومت بیس کلکتور کمتر از مقاومت بیس امیتر است.

۱-۱۲-۲- استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی: از مولتی‌متر دیجیتالی در وضعیت آزمایش دیود برای

آزمایش ترانزیستور استفاده می‌کنند. مانند حالت آزمایش دیود، وقتی دیود بیس امیتر یا دیود بیس کلکتور در بایاس موافق قرار گیرند ولتاژ بایاس موافق دیود روی صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در بایاس مخالف ولتاژ بایاس مخالف دیود روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود. در شکل ۴-۲۷ حالت‌های گوناگون را مشاهده می‌کنید.

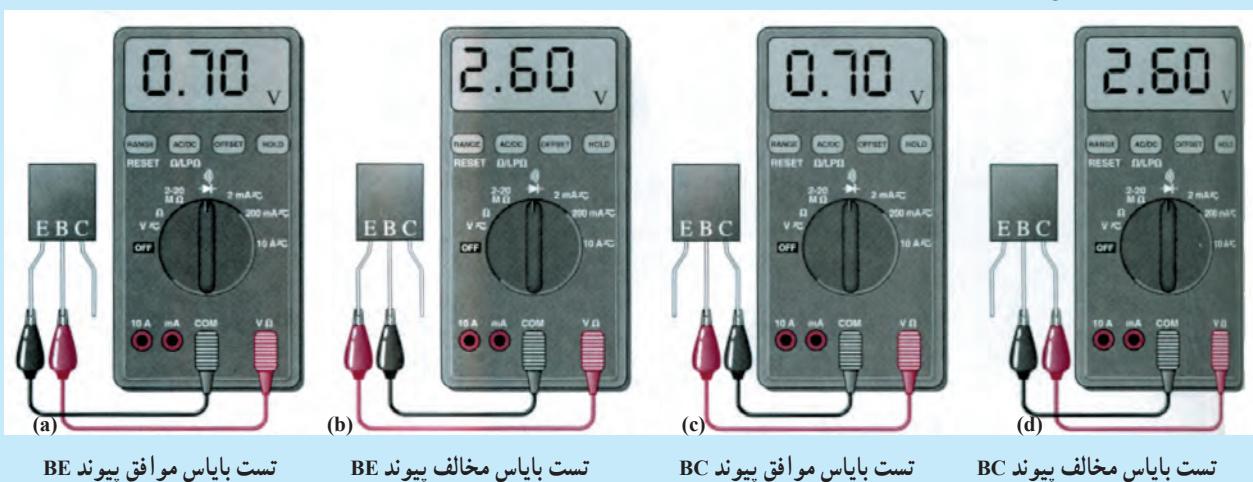

شکل ۴-۲۷

در یک ترانزیستور معیوب اگر اتصال بیس امیتر یا اتصال بیس کلکتور آن قطع باشد در این صورت مولتی‌متر ولتاژ بایاس مخالف را نشان می‌دهد. در شکل ۴-۲۸ این حالت نشان داده شده است.



در صورت اتصال کوتاه بودن بیس امیتر یا بیس کلکتور مولتی متر ولتاژ «صفر» را نشان خواهد داد (شکل ۴-۲۹).



شکل ۴-۲۹

#### ۱۳-۴- مقادیر حد در ترانزیستور و استفاده از برگه‌ی داده‌ها

هر ترانزیستور نیز برای مقادیر الکتریکی مشخصی ساخته می‌شود. اگر مقادیر الکتریکی بیش از اندازه‌ای باشد که کارخانه‌ی سازنده تعیین کرده است، ترانزیستور آسیب می‌یابد. برخی از این مقادیر الکتریکی که «مقادیر حد» نام دارند، عبارت‌اند از:

۱-  $V_{CE\max}$  : این پارامتر حداکثر ولتاژ مجاز بین کلکتور و امیتر ترانزیستور را مشخص می‌کند.

۲-  $V_{CB\max}$  : نشان‌دهنده‌ی حداکثر ولتاژ مجاز معکوس بین کلکتور و بیس ترانزیستور است.

۳-  $V_{EB\max}$  : ولتاژ قابل تحمل دیود بیس امیتر ترانزیستور را در حالت معکوس بیان می‌کند.

۴-  $I_{C\max}$  : نشان‌گر حداکثر جریان مجاز کلکتور ترانزیستور است.

۵-  $P_{\max}$  : حداکثر توان قابل تحمل برای ترانزیستور است که به صورت حرارت تلف می‌شود.

۶-  $T_j$  : حداکثر درجه‌ی حرارتی است که در محل اتصال کلکتور بیس یک ترانزیستور می‌تواند تحمل کند.

۷- فرکانس حد  $f_g$  : مقدار فرکانسی است که ( بهازای آن بهاندازه‌ی  $\frac{1}{\sqrt{2}}$  یا ۳dB کمتر از فرکانس صفر هرتز می‌شود.

۸- فرکانس قطع  $f_T$  : مقدار فرکانسی است که بهازای آن  $f_g = 1$  می‌شود.


در جدول ۱-۴ نمونه‌ای از جدول مشخصات حد ترانزیستورها و سایر اطلاعات آن آورده شده است.

این جدول مربوط به کتاب «Tower's international Transistor selector» است.

## جدول ۱-۴


Transistor Number	PM OA LT	Package	LEAD INFO	VEB MAX	VCE MAX	VCB MAX	I <sub>C</sub> MAX	T <sub>J</sub> MAX	PTOT	F <sub>T</sub> MIN	C <sub>OB</sub> MAX	H <sub>FE</sub> BIAS	USE	MFR	EUR EQUIV	USA EQUIV	
BC ۱۰۷	NS	TO۱۸	L۰۱	۵۰	۴۵	۶	۱۰۰ mA	۱۷۵ C	۳۰۰ mWF	۱۵۰ M	۵ P	۱۱۰ MN	۲ mA	ALG	MUB	BC ۱۰۷	۲N ۹۲۹
شماره‌ی ترانزیستور	نوع و جنس	ترانزیستور															
N = NPN P = PNP S = سیلیسیم G = ژرمانیوم																	
شکل ظاهری و ابعاد مراجعه شود به ضمیمه‌ی C																معادل امریکایی	
اطلاعات مربوط به پایه‌های ترانزیستور – به ضمیمه‌ی B مراجعه شود																معادل اروپایی	
حداکثر ولتاژ کلکتور – بیس																	
حداکثر ولتاژ کلکتور – امپیر																نام کارخانه‌ی سازنده	
حداکثر ولتاژ معکوس امپیر – بیس																	
حداکثر جریان کلکتور																کاربرد	
حداکثر درجه حرارت مجاز محل پیوند بر حسب درجه سانتی‌گراد																ضریب تقویت جریان با ازای این جریان بایاس	
حداکثر توان مجاز ترانزیستور C : با گرمایش در هوای آزاد در ۲۵ C میلی‌وات = F = MW در هوای آزاد در C ۲۵ H : در هوای آزاد با گرمایش فلزی وات = W																	
حداکثر ظرفیت خازن بین لایه‌ی بیس و کلکتور = پیکو فاراد N = نانوفاراد P																	
فرکانس قطع ترانزیستور مگاهرتز = M گیگاهرتز = G کیلوهرتز = K																	
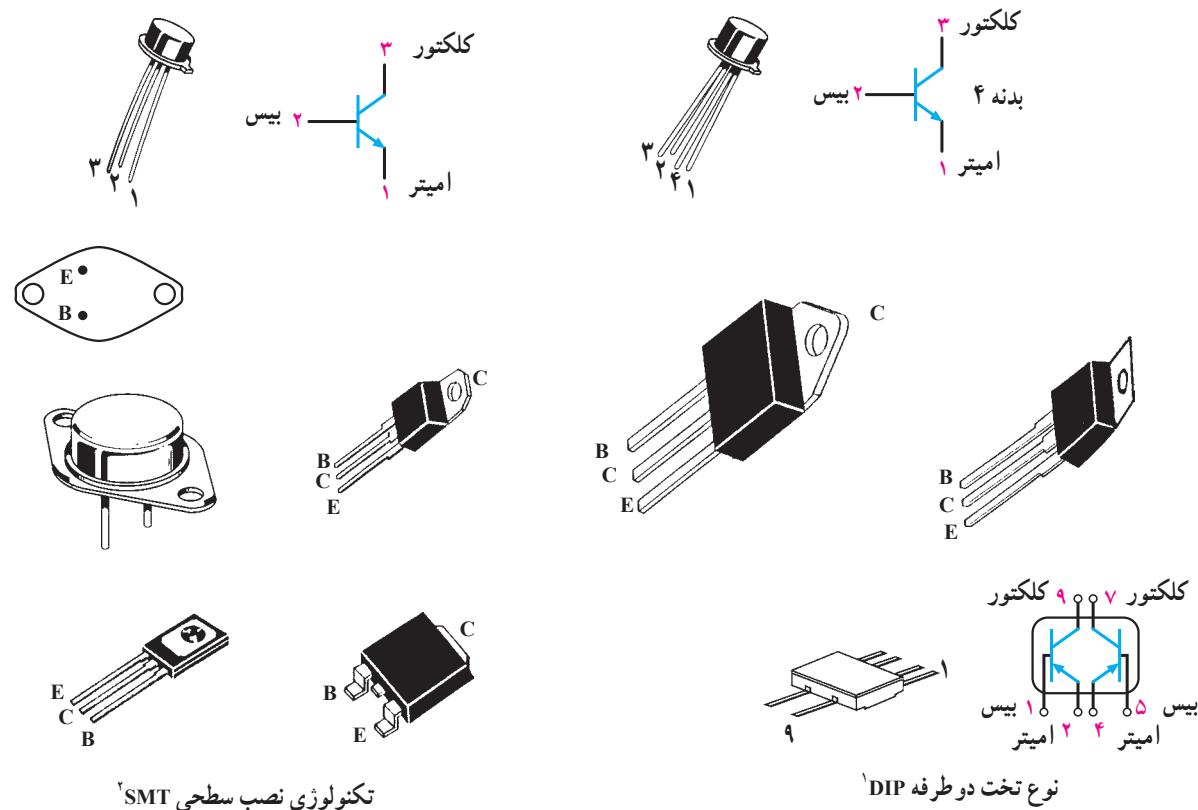
## ۱۴-۴- شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور و پایه‌های آن



تکنولوژی نصب سطحی<sup>۱</sup>

نوع تخت دو طرفه DIP<sup>۲</sup>

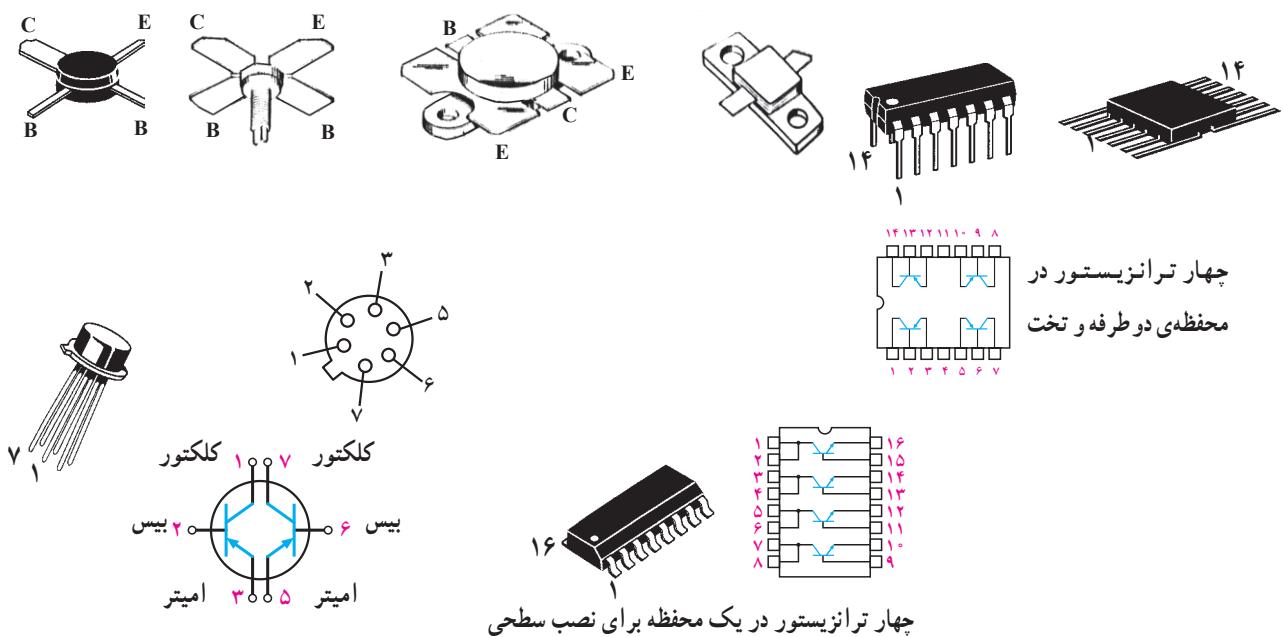

چهار ترانزیستور در  
محفظه‌ی دو طرفه و تخت


چهار ترانزیستور در یک محفظه برای نصب سطحی

۱—DIP = Dual in line package

۲—SMT = Surface Mounted Technology

می شود. برای به دست آوردن  $V_E$  می توان در حلقه (I) در شکل ۴-۳۲ معادله KVL را نوشت.

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

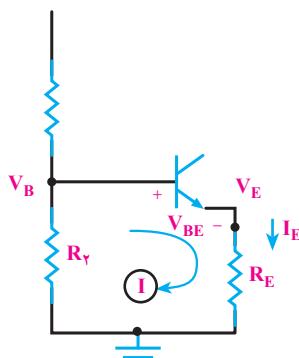


شکل ۴-۳۲

با معلوم بودن  $V_E$  می توان  $I_E$  را از رابطه  $\frac{V_E}{R_E}$  محاسبه

نمود. برای راحتی محاسبات  $I_E$  را به تقریب با  $I_C$  برابر می گیرند (پتانسیل کلکتور ترانزیستور نسبت به زمین) را از رابطه  $I_C \approx I_E$  با معلوم بودن  $I_C$  و نوشتن معادله KVL می توان  $V_C$  به دست آورد.


در شکل ۴-۳۳ این بایاس با مقادیر ولتاژ نقاط مختلف آن، نشان داده شده است.

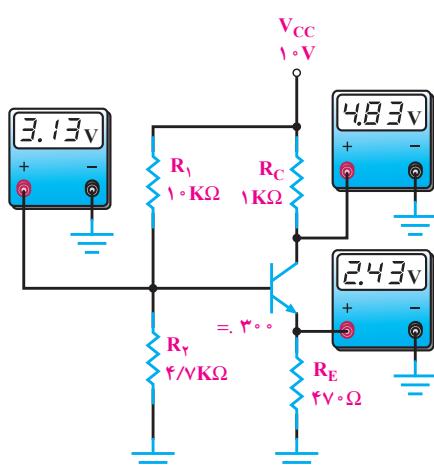

شکل ۴-۳۳

#### ۱۵-۴- تغذیه سرخود

در شکل ۴-۳۰ تغذیه DC ترانزیستور به صورت بایاس سرخود را مشاهده می کنید. مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  تقسیم کننده ولتاژ هستند و منع  $V_{CC}$  را تقسیم ولتاژ می کنند، تا ولتاژ بیس ترانزیستور را تأمین نمایند.

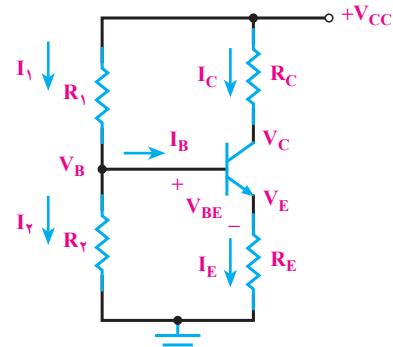


شکل ۴-۳۰

برای به دست آوردن ولتاژ و جریان پایه های ترانزیستور می توان به صورت زیر عمل نمود.

اگر از  $I_B$  که معمولاً ناچیز است صرف نظر کنیم، می توان مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  را مطابق شکل ۴-۳۱ سری در نظر گرفت.

با استفاده از قانون تقسیم ولتاژ؛  $V_B$  (پتانسیل بیس


ترانزیستور نسبت به زمین) از رابطه  $V_B = \frac{V_{CC}R_2}{R_1 + R_2}$  به دست می آید.

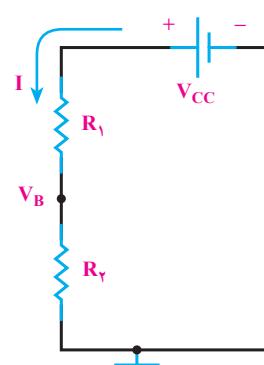

شکل ۴-۳۱

با عبور جریان  $I_E$  از  $R_E$ ، افت پتانسیل  $R_E \cdot I_E$  به وجود می آید و پتانسیل امیتر نسبت به زمین ( $V_E$ ) تأمین

## ۱۶-۴- تقویت‌کننده‌ی اولیه به صورت آرایش امیتر مشترک

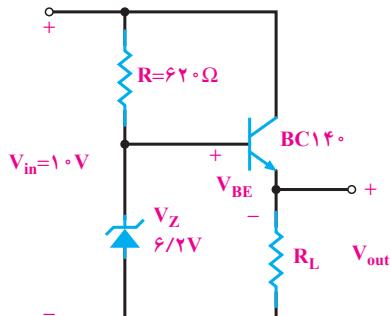


شکل ۴-۳۶

آرایش ترانزیستور به صورت کلکتور مشترک است.

کلکتور مشترک دارای تقویت جریان زیاد است. ولتاژ خروجی از رابطه‌ی  $V_O = V_z - V_{BE}$  به دست می‌آید. چون  $V_z$  و  $V_{BE}$  ثابت‌اند لذا  $V_O$  هم ثابت است. برای مثال اگر  $V_O = 6.2 - 0.7 = 5.5$  ولت باشد، ولت  $V_{BE} = 0.7$  است و  $V_O = 5.5$  ولت ثابت می‌ماند. باید ولتاژ خروجی صافی پیش‌تراز  $V_z$  باشد تا زنر در ناحیه‌ی شکست خود کار کند. اگر ولتاژ خروجی صافی نوسان داشته باشد  $V_O$  روی ۵/۵ ولت ثابت بوده و تغییر نمی‌کند.

مدار تقویت‌کننده‌ی اولیه<sup>۱</sup> (Pre-Amp) در شکل ۴-۳۴


رسم شده است. این تقویت‌کننده دارای آرایش امیتر مشترک بوده، تغذیه‌ی DC آن به صورت بایاس سرخود است.  $C_1$  و  $C_2$  «خازن کوپلر» نام دارند. این خازن‌ها از عبور سیگنال DC جلوگیری نموده، فقط سیگنال AC را از عبور سیگنال متناوب ورودی اتصال کوتاه می‌کند تا سیگنال متناوب ورودی در  $R_E$  افت ننماید و بهره‌ی ولتاژ مدار زیاد شود.

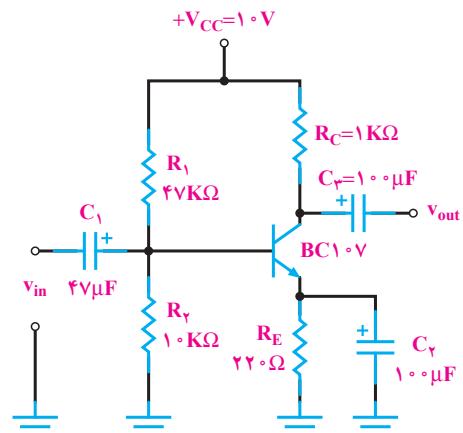

شکل ۴-۳۴
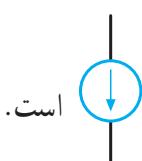
## ۱۷-۴- ترانزیستور به عنوان منبع جریان

منبع جریان مداری است که به بار جریان ثابت می‌دهد.



علامت اختصاری منبع جریان به صورت

## ۱۷-۴- تثبیت‌کننده‌ی ولتاژ همراه با تقویت جریان ترانزیستوری

در شکل ۴-۳۵ یک منبع تغذیه با رگولاتور (تثبیت‌کننده‌ی ولتاژ) رسم شده است.



شکل ۴-۳۵

در شکل ۴-۳۷ یک منبع جریان ترانزیستوری رسم شده است. با نوشتن معادله‌ی KVL در حلقه‌ی I می‌توان

$$I_E = \frac{V_z - V_{BE}}{R_E} \quad R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0 \quad \text{در نتیجه } R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0$$

نوشت  $I_E = \frac{V_z - V_{BE}}{R_E}$  در نتیجه  $R_E I_E + V_{BE} - V_z = 0$  است چون  $V_z$  و  $V_{BE}$  ثابت هستند.  $I_E$  هم تقریباً ثابت است، چون  $I_C \approx I_E$  است؛ از این‌رو  $I_C$  یعنی جریانی که

کار رگولاتور ولتاژ، ثابت نگهداشت ولتاژ خروجی است.

در رگولاتور شکل ۴-۳۵ می‌توان از یک مدار ساده‌ی

با افزایش حرارت مقاومت ترمیستور NTC کاهش می‌یابد و جریان عبوری از آن زیاد شده و در نتیجه جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  افزایش می‌یابد که این امر سبب هدایت ترانزیستورهای  $Tr_1$  و  $Tr_2$  می‌شود و لامپ  $L_1$  را روشن می‌کند. اتصال دو ترانزیستور


به صورت ضرب بهره جریان (۱) بزرگی را

ایجاد می‌کند و سبب می‌شود جریان کم در بیس ترانزیستور  $Tr_1$  به جریان زیادی در کلکتور ترانزیستور  $Tr_2$  تبدیل شود و به این ترتیب می‌توان در این حالت لامپ‌های با توان بیشتر یا موتورهای با توان متوسط را نیز روشن نمود.

اگر بخواهیم از این مدار به عنوان یک مدار جهت راه اندازی یک مدار دیگر استفاده کنیم باید از یک رله بجای لامپ  $L_1$  مطابق شکل (۴-۳۸-۲) بهره بگیریم.

$$Tr_1 = Tr_2 = 2N3053 \text{ یا } BC140$$


از بار می‌گذرد ثابت است. این مدار برای شارژ باتری‌های شارژپذیر که باید با جریان کم شارژ شوند مناسب است. باتری باید جای  $R_L$  در مدار قرار گیرد.

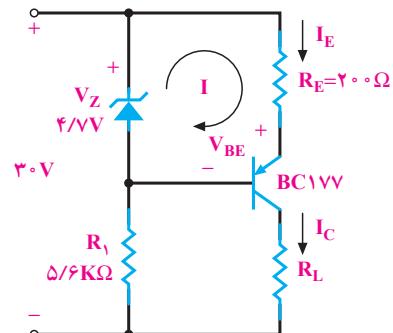


شکل ۴-۳۷
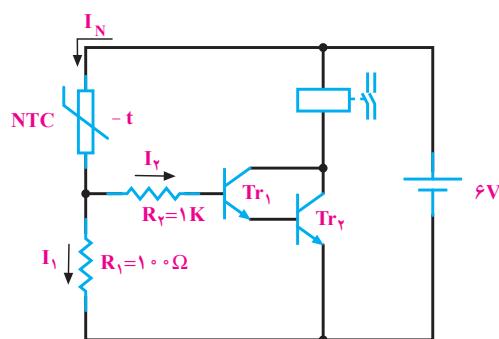
#### ۴-۱۹- سیستم اعلام حریق

در شکل ۴-۳۸-الف مدار یک سیستم اعلام حریق ساده رسم شده است.



(ب)

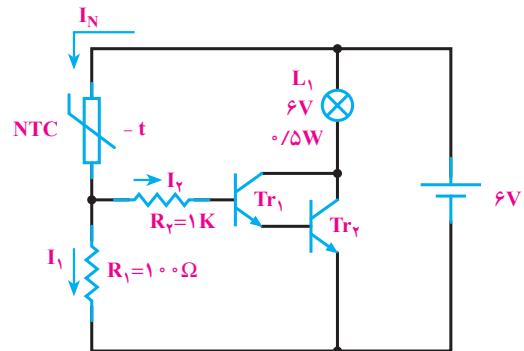


(الف)

شکل ۴-۳۸


## پرسش

- ۱- ساختمان ترانزیستور را شرح دهید.
- ۲- بایاسینگ ترانزیستور را شرح دهید.
- ۳- در مورد انتخاب نام ترانزیستور توضیح دهید.
- ۴- شمای مداری و معادل دیودی ترانزیستور NPN و PNP را رسم کنید.
- ۵- پایه‌ها و جهت قراردادی جریان و ولتاژهای ترانزیستورهای شکل ۴-۳۹ را تعیین کنید.

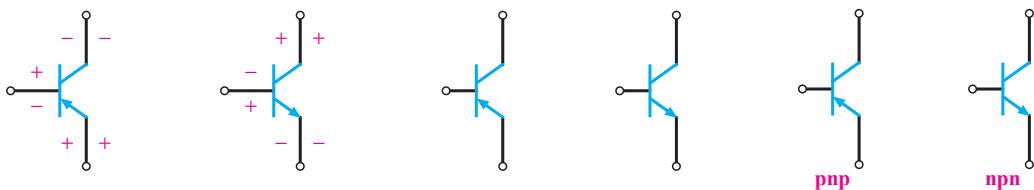


شکل ۴-۳۹

- ۶- ترانزیستور شکل ۴-۴۰ آیا معادل یک کلید باز است یا کلید بسته؟

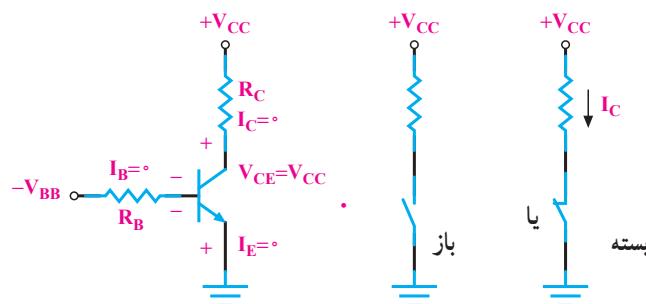

شکل ۴-۴۰

- ۷- ترانزیستور شکل ۴-۴۱ آیا معادل یک کلید باز است یا بسته؟

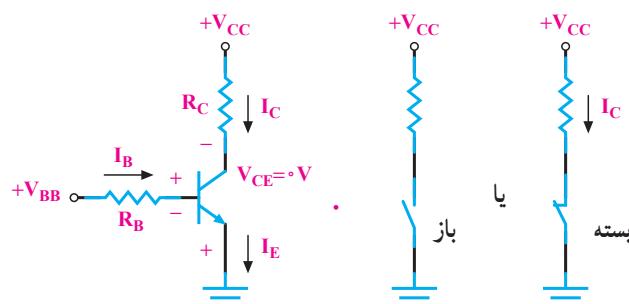

شکل ۴-۴۱

- ۸- مدار یک ترانزیستور NPN را با تغذیه‌ی سرخود رسم کنید.
- ۹- منبع جریان را تعریف کنید و شکل مدار منبع جریان ترانزیستوری را رسم نمایید.
- ۱۰- چند کاربرد ترانزیستور را نام بیرید.