

فصل دوم

پارامترهای موثر بر تقویت کننده های ترانزیستوری و انواع فیدبک

هدف کلی:

آموزش نظری و عملی تقویت کننده های ترانزیستوری و انواع فیدبک

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که:

- ۱- دلیل استفاده از خازن کوپلائز را شرح دهد.
- ۲- نحوه قرار گرفتن خازن بای پاس در مدار و کاربرد این خازن را شرح دهد.
- ۳- نحوه برسی پارامترهای یک تقویت کننده مانند بهره ولتاژ و بهره جریان را شرح دهد.
- ۴- چگونگی محاسبه مقاومت ورودی و مقاومت خروجی یک تقویت کننده را شرح دهد.
- ۵- ویژگی های یک مدار بافر را توضیح دهد.
- ۶- ویژگی های تقویت کننده دارلینگتون را نام ببرد.
- ۷- وضعیت جریان در زوج دار لینگتون را شرح دهد.
- ۸- فیدبک را تعریف کند.
- ۹- ویژگی های فیدبک را شرح دهد.
- ۱۰- فیدبک مثبت و منفی را شرح دهد.
- ۱۱- فیدبک سری در تقویت کننده یک طبقه را شرح دهد.
- ۱۲- فیدبک موازی در تقویت کننده یک طبقه را شرح دهد.
- ۱۳- مدار عملی تقویت کننده امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک را اجرا کند.
- ۱۴- کلیه اهداف رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل مورد توجه قرار دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره چهارده
جمع	عملی	نظری	
۱۴	۶	۸	


پیش آزمون فصل (۲)



ب) برای جلوگیری از تغییر پارامترهای یک تقویت کننده معمولاً از فیدبک منفی استفاده می شود.


ج) در نوسان سازها از فیدبک مثبت استفاده می شود.
د) هر سه مورد

۶- مزایای فیدبک را شرح دهید.

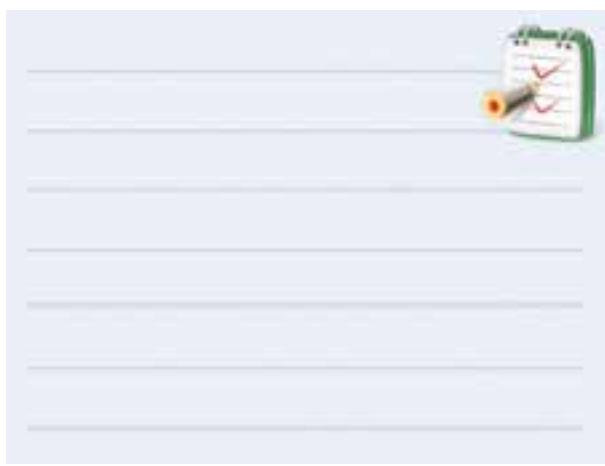

۷- نوع فیدبک در مدار زیر کدام است؟

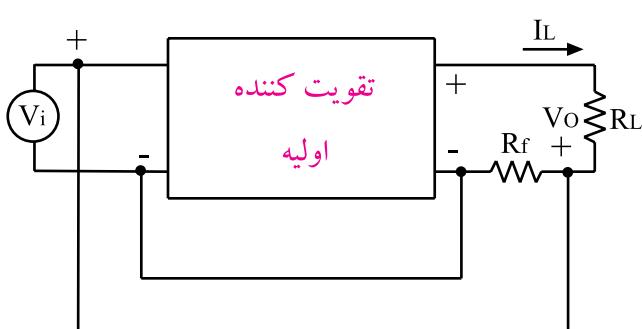- الف) جریان سری
- ب) جریان موازی
- ج) ولتاژ سری
- د) ولتاژ موازی



۱- خازن کوپلائز در مدار به صورت سری قرار می گیرد.


صحیح غلط

۲- در فرکانس های بالا، خازن بای پاس به صورت اتصال کوتاه عمل می کند.

صحیح غلط

۳- از تقسیم مقدار موثر ولتاژ خروجی به مقدار موثر ولتاژ ورودی، کدام پارامتر تقویت کننده محاسبه می شود؟

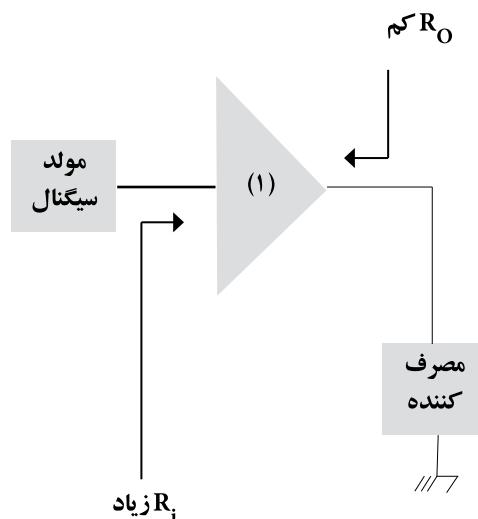- الف) بهره جریان
 - ب) بهره ولتاژ
 - ج) مقاومت ورودی
 - د) مقاومت خروجی
- ۴- نام بلوک (۱) کدام است؟



الف) زوج دارلینگتون

ب) خازن بای پاس


ج) تقویت کننده

د) مدار بافر

۵- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟


- الف) ترانزیستور های قدرت معمولاً دارای ضربی تقویت جریان کم هستند.

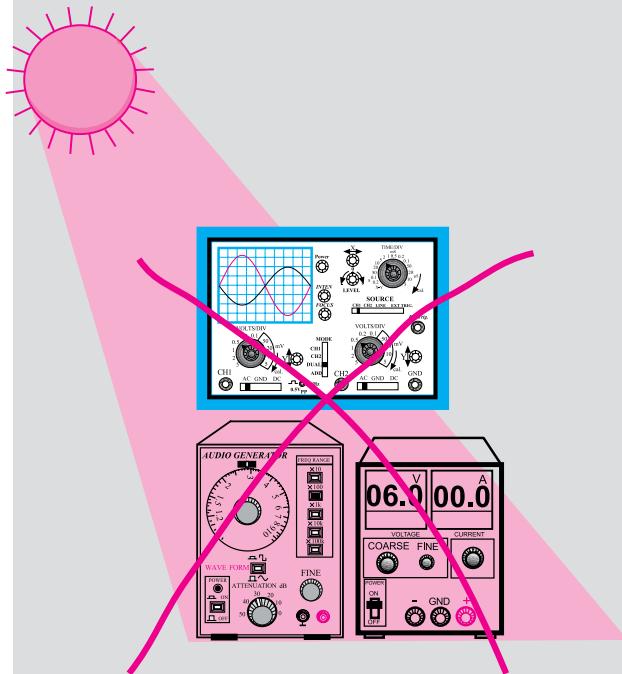- ۵- دستگاههای اندازه‌گیری را در مجاورت وسایل گرمایشی و یا نور آفتاب قرار ندهید.



- ۶- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید.

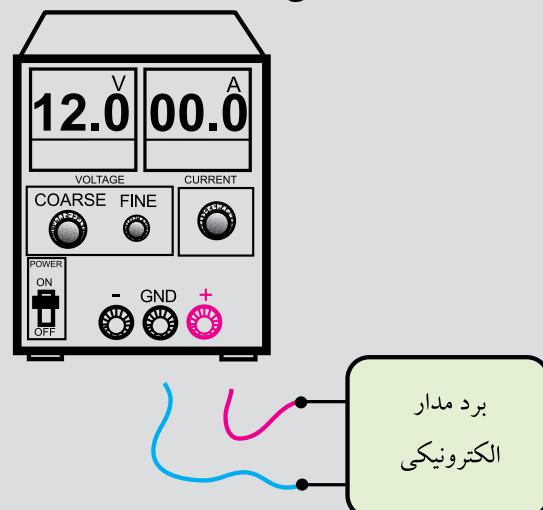- ۷- قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولومن اندمازه COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید.


نکات ایمنی فصل (۲)



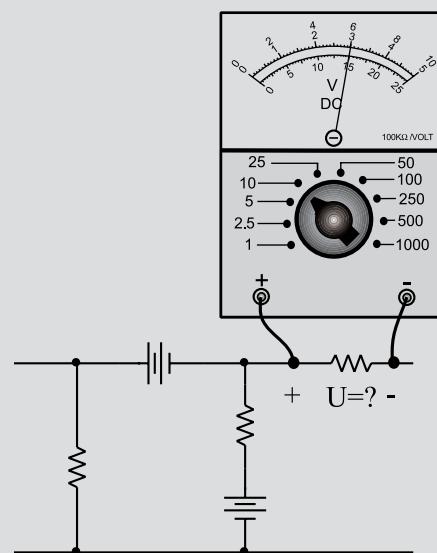
- کلیدها ولومنهای روی دستگاههای اندازه‌گیری را به آرامی تغییر دهید تا آسیبی به آنها وارد نشود.
- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، حوزه کارولت متر را متناسب با ولتاژی که می‌خواهید اندازه بگیرید تنظیم کنید.
- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ ، ولت متر را با دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.



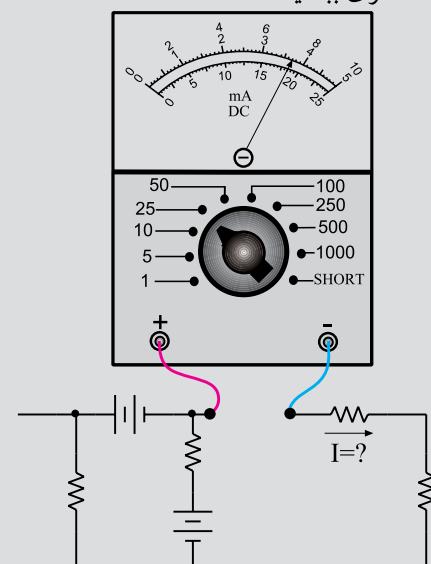
- هنگام اندازه‌گیری جریان در مدار ، آمپرmetr را با مدار به صورت سری بیندید.



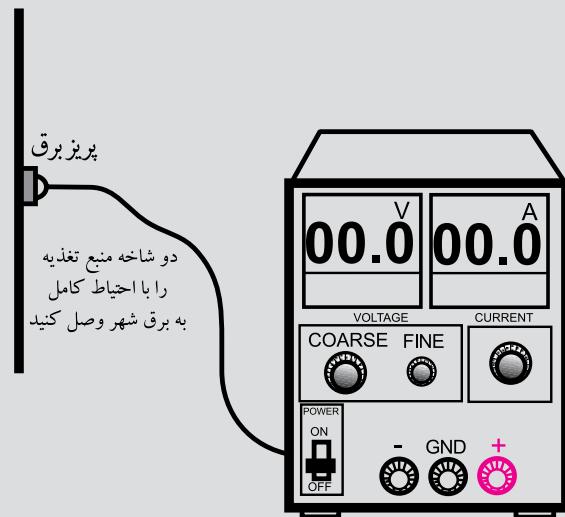
- کلیدها را خیلی آرام تغییر دهید .
- ۱۱- کلید دستگاه های اندازه گیری را ابتدا با احتیاط کامل به برق وصل کنید. بعد از روشن کردن، تنظیم های لازم را روی آن ها انجام دهید و سپس به مدار وصل کنید.



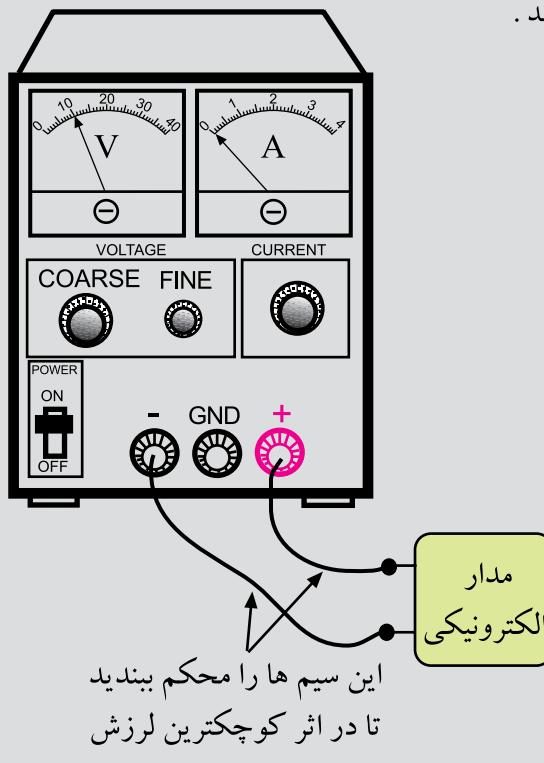- ۱۲- سیم های رابط را به دستگاه های اندازه گیری و برد مدار چاپی آماده خیلی محکم بیندید تا در اثر لرزش قطع نشوند .



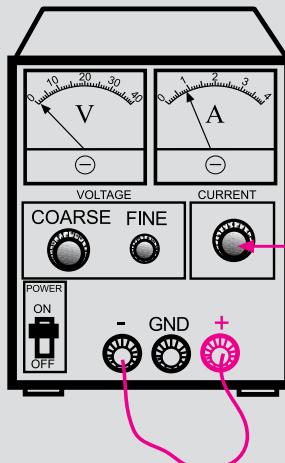- ۸- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای امکانات Limit Current است ، جریان خروجی را حداقل تا ۱۰۰ mA محدود کنید .



با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

- ۹- اگر منبع تغذیه ای که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر ولت بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید. ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از ۱۰۰ mA تجاوز کند . با استفاده از ولوم Limit Current جریان خروجی را روی ۱۰۰ mA تنظیم کنید .



با این ولوم جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید

- ۱۰- کلیدها و ولوم های اسیلوسکوپ خیلی ظرفی هستند. هنگام کار با اسیلوسکوپ در صورت نیاز به تغییر ،

۲-۱ خازن کوپلاز

عکس العمل خازنی (مقاومت خازنی) با فرکانس رابطه‌ی عکس دارد و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$X_C = \frac{1}{2\pi F C}$$

ظرفیت خازن
فرکانس
مقاومت خازنی

خازن کوپلاز، بین C و Q ، قرار دارد و ولتاژ DC کلکتور Q_1 را از بیس Q_2 جدا می‌کند. خازن کوپلاز، بین کلکتور Q_2 و مقاومت بار R_L قرار دارد و مانع ورود ولتاژ DC کلکتور Q_2 به بار می‌شود. مقدار افت ولتاژ این خازن‌ها را طوری محاسبه می‌کنند که مقدار افت ولتاژ در فرکانس مورد نظر در دو سر آن‌ها بسیار ناچیز و قابل صرف نظر کردن است. همان طوری که در شکل ۲-۲ مشاهده کردید خازن کوپلاز بین طبقات مختلف به صورت سری قرار می‌گیرد.


۲-۲ خازن بای پاس

برخلاف خازن کوپلاز، خازن بای پاس در مدار به صورت موازی با یک مقاومت قرار می‌گیرد. شکل ۲-۳ یک خازن بای پاس که به صورت موازی با مقاومت R_L بسته شده است را نشان می‌دهد.

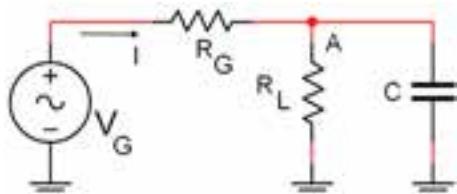

شکل ۲-۳ خازن بای پاس موازی با R_L


در فرکانس‌های بالا خازن بای پاس به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند و ولتاژ AC موجود در دو سر قطعه موازی با خود را به زمین اتصال کوتاه می‌کند. برای مثال در مدار شکل ۲-۳ نقطه‌ی A از نظر سیگنال AC به زمین اتصال کوتاه شده است. به این ترتیب مانند شکل ۲-۴، مقاومت R_L از نظر سیگنال AC اتصال کوتاه شده است.

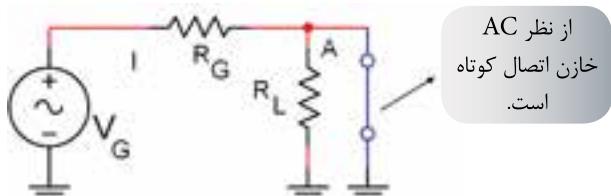

شکل ۲-۴ اتصال کوتاه تقریبی R_L به وسیله خازن بای پاس


با توجه به رابطه X_C در فرکانس‌های کم و ولتاژ ($F = 0$) DC، X_C بسیار زیاد است و خازن مانند مدار باز عمل می‌کند. در فرکانس‌های بالا، خازن کوپلاز خازنی است اتصال کوتاه در نظر گرفته شود. خازن کوپلاز خازنی است که سیگنال AC را از یک مدار به مدار دیگر منتقل می‌کند و مانع عبور سیگنال DC می‌شود.

شکل ۱-۲ خازن کوپلاز را که بین مولد و بار قرار گرفته است، نشان می‌دهد.

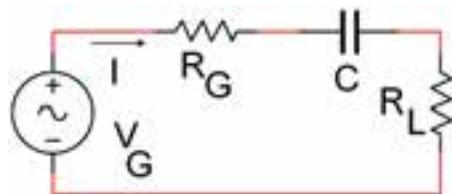

شکل ۱-۲ خازن کوپلاز که بین مولد و بار قرار گرفته است.

در مدار شکل ۲-۲ که دو طبقه تقویت کننده به هم متصل شده‌اند، سه خازن کوپلاز، C_1 ، C_2 و C_3 در مدار قرار دارد.

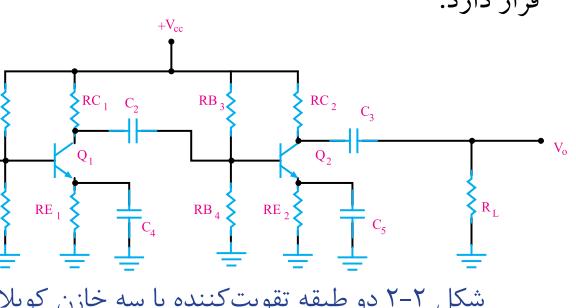

شکل ۲-۲ دو طبقه تقویت کننده با سه خازن کوپلاز

خازن کوپلاز، C و ولتاژ DC بیس ترانزیستور Q_1 را از منبع V_{in} جدا می‌کند و سیگنال متناظر را به بیس Q_1

در شکل ۲-۲ خازن های C_L و C_E جریان عبوری از بار و I_{in} جریان ورودی تقویت کننده است، I_L را می توانیم از رابطه $I_L = \frac{V_o}{R_L}$ محاسبه کنیم. برای به دست آوردن I_{in} ولتاژ دوسر R_S را بر مقدار مقاومت تقسیم می کنیم:

$$I_{in} = \frac{V_{R_S}}{R_S} = \frac{V_S - V_{in}}{R_S}$$

I_{in} نیز می توانند مقادیر مؤثر یا پیک تاپیک باشند.


ج: محاسبه مقاومت ورودی

مقاومت ورودی، مقاومتی است که از دو ترمینال ورودی تقویت کننده مشاهده می شود و قابل اندازه گیری است. با اندازه گیری V_{in} و I_{in} می توانیم مقاومت ورودی تقویت کننده را از رابطه زیر محاسبه کنیم.

$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

د: محاسبه مقاومت خروجی

برای محاسبه مقاومت خروجی، ابتدا بار را از خروجی تقویت کننده جدا می کنیم و ولتاژ خروجی تقویت کننده را در حالت بدون بار اندازه گیریم. این ولتاژ خروجی بدون بار (V_{ONL} , NL = NO Load) می نامیم، شکل ۲-۶.

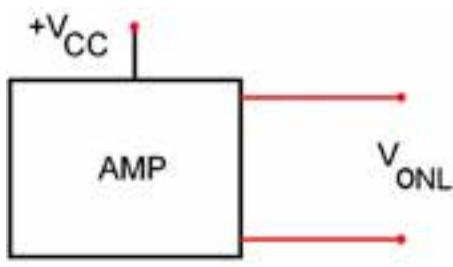

شکل ۲-۶

سپس باری را به خروجی تقویت کننده وصل می کنیم و ولتاژ دو سر بار را در حالت بارداری اندازه گیریم. این ولتاژ را ولتاژ حالت بارداری (V_{OFL} , FL = Full Load) می نامیم، شکل ۲-۷.

در شکل ۲-۲ خازن های C_L و C_E رادر مقابل سیگنال AC اتصال کوتاه می کنند. با بای پاس شدن مقاومت R_E ، بهره ولتاژ تقویت کننده افزایش می یابد.

۳-۲ بررسی پارامترهای یک تقویت کننده

پارامترهای مهم یک تقویت کننده عبارتند از:

الف: بهره ولتاژ (A_V)


ب: بهره جریان (A_I)

ج: مقاومت ورودی (R_{in})

د: مقاومت خروجی (R_O)

الف: محاسبه بهره ولتاژ (A_V)

برای محاسبه بهره ولتاژ ابتدا تقویت کننده را به صورت بلوک دیاگرام شکل ۲-۵ در نظر می گیریم.

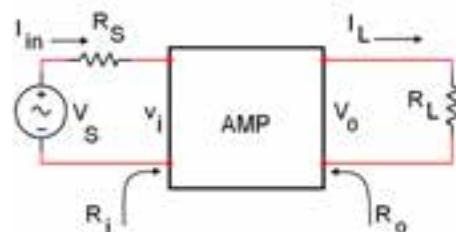

شکل ۲-۵

برای به دست آوردن بهره ولتاژ، کافی است V_O (ولتاژ دو سر بار) و V_{in} (ولتاژ ورودی) تقویت کننده را با یکی از روش های متداول اندازه بگیریم. V_{in} و V_O می توانند مقادیر مؤثر (V_{pk} ، ماکریتم (V_{pk}))، پیک (V_p) یا متوسط (V_{ave}) باشند. از تقسیم $\frac{V_O}{V_{in}}$ بهره ولتاژ را به دست می آوریم.

$$A_V = \frac{V_O}{V_{in}}$$

ب: محاسبه بهره جریان (A_I)


بهره جریان از تقسیم I_L به I_{in} به دست می آید:

$$A_I = \frac{I_L}{I_{in}}$$

مدار بافر می تواند با ترانزیستور های معمولی یا آسی سی ساخته شود.


۲-۵ تقویت کننده با استفاده از زوج دارلینگتون

ترانزیستور های قدرت معمولاً دارای ضریب تقویت جریان کم هستند. برای به دست آوردن ضریب تقویت جریان (β) بزرگ تر می توانیم مطابق شکل ۲-۹ از ترکیب دو ترانزیستور استفاده کنیم. این نوع ترکیب را زوج دارلینگتون می نامند.

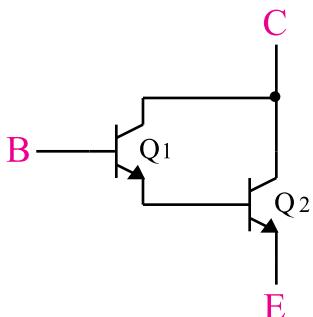


شکل ۲-۹ زوج دارلینگتون

در شکل ۲-۱۰، اگر ضریب تقویت جریان ترانزیستور Q_1 برابر با β_1 و ضریب تقویت جریان ترانزیستور Q_2 برابر با β_2 باشد ضریب تقویت مجموعه زوج دارلینگتون به طور تقریبی $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$ از رابطه زیر به دست می آید:

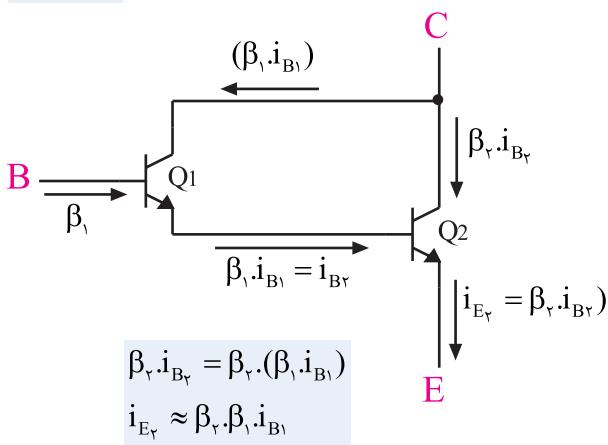

شکل ۲-۱۰ وضعیت جریان ها در زوج دارلینگتون

یک مجموعه زوج دارلینگتون، مانند یک ترانزیستور معمولی عمل می کند که در آن ضریب تقویت جریان برابر با $\beta = \beta_1 \cdot \beta_2$ است. در شکل ۲-۱۱ یک ترانزیستور که معادل زوج دارلینگتون است را مشاهده می کنید.

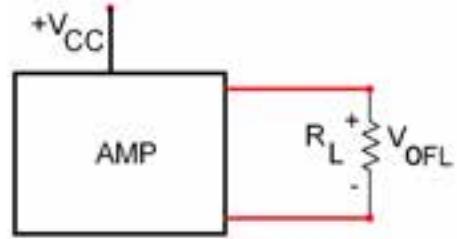

شکل ۲-۷ ولتاژ خروجی بارداری


با استفاده از فرمول زیر مقاومت خروجی تقویت کننده را به دست می آوریم :

$$R_o = \frac{V_{onl} - V_{ofl}}{V_{ofl}} \times R_L$$

۲-۶ مدار بافر

تقویت کننده بافر تقویت کننده ای است که مقدار بهره ولتاژ آن برابر با یک (۱) است. امپدانس ورودی مدار بافر، زیاد و امپدانس خروجی آن کم است. این مدار به عنوان تطبیق دهنده ای امپدانس (تبدیل امپدانس زیاد به امپدانس کم) مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از اثر بارگذاری (کشیدن جریان زیاد از مولد) ، معمولاً مدار بافر را بین مولد و بار قرار می دهد. به این ترتیب سیگنال مولد به بار منتقل می شود. در این حالت به علت امپدانس ورودی زیاد مدار بافر، بار نمی تواند جریان از مولد بکشد و روی رفتار آن اثر بگذارد.

شکل ۲-۸ مدار بافر را به صورت بلوک دیاگرام نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود مدار بافر بین مولد و بار قرار گرفته است.

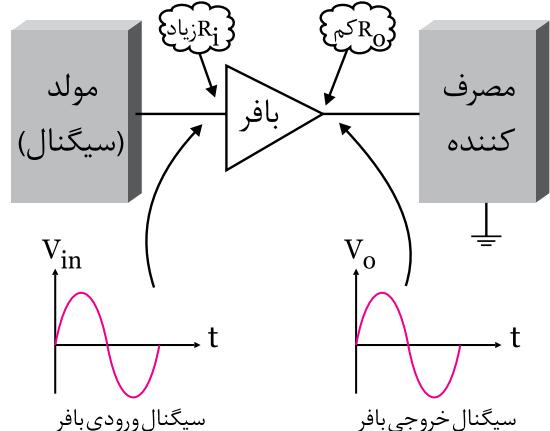


شکل ۲-۸ مدار بافر بین مولد و بار

۲-۶ اصول کار تقویت‌کننده‌های فیدبک شده

وقتی تقویت‌کننده‌ای طراحی می‌شود انتظار این است که بهره ولتاژ، بهره جریان، امپدانس ورودی، امپدانس خروجی و سایر مشخصات و پارامترهای آن تحت هیچ شرایطی تغییر نکند. اما به دلیل این که پارامترهای یک ترانزیستور مانند β ، به شدت به حرارت بستگی دارد، بر اثر تغییر درجه حرارت نقطه کار ترانزیستور تغییر می‌کند. همچنین مشخصات بعضی از قطعات به مرور زمان و در اثر کارکرد ممکن است تغییر کند و روی عملکرد مدار اثر بگذارد. تعویض یک قطعه معیوب با قطعه سالم نیز روی عملکرد مدار اثر می‌گذارد، زیرا مشخصات قطعه جدید با سایر قطعات قدیمی و کارکرده انطباق ندارد. هیچ یک از شرایط ذکر شده مطلوب و قابل قبول نیست.


برای جلوگیری از تغییر پارامترهای یک تقویت‌کننده معمولاً از تقویت‌کننده با فیدبک منفی (فیدبک شده) استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۱۴ یک تقویت‌کننده فیدبک شده نشان داده شده است.

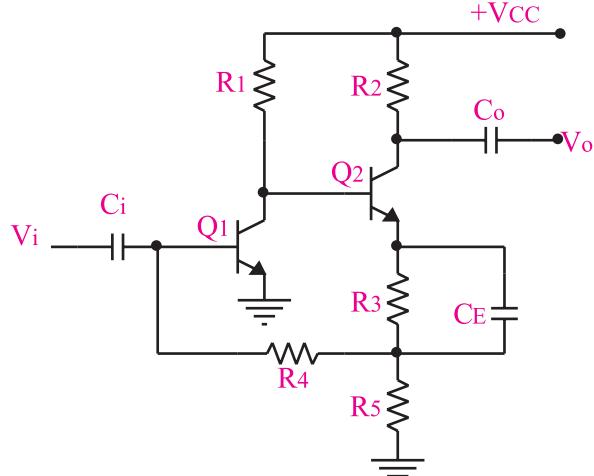

شکل ۲-۱۴ یک نمونه تقویت‌کننده‌ی فیدبک شده


۲-۶-۱ تعریف فیدبک: برگشت دادن قسمتی از سیگنال خروجی (جریان یا ولتاژ) یک تقویت‌کننده یا یک سیستم به ورودی آن را فیدبک یا تغذیه برگشت می‌نامند.

شکل ۲-۱۵ یک نمونه از تقویت‌کننده فیدبک شده را نشان می‌دهد.

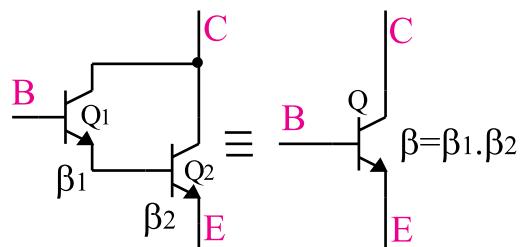


شکل ۲-۱۱ ۲ زوج دارلینگتون معادل یک ترانزیستور با ضریب تقویت جریان $\beta = \beta_1 \beta_2$

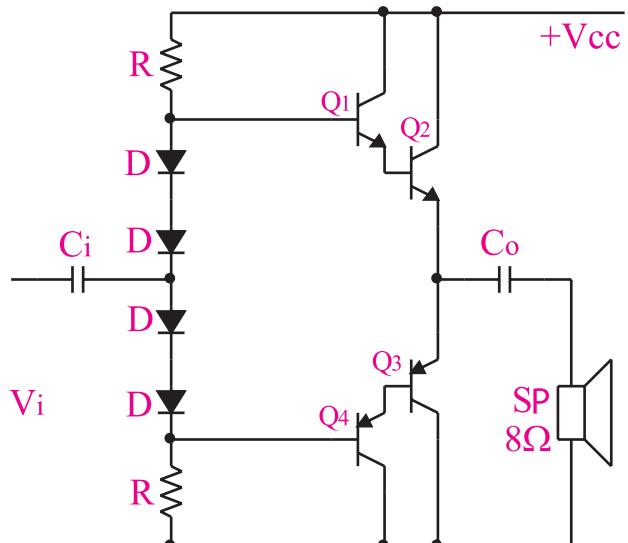
در شکل ۲-۱۲ یک تقویت‌کننده قدرت کلاس B از نوع کامپلی ممتازی با ترانزیستورهای زوج دارلینگتون نشان داده شده است.




شکل ۲-۱۲ تقویت‌کننده قدرت کلاس B با استفاده از ترانزیستورهای زوج دارلینگتون برای پایداری حرارتی در ترانزیستورهای زوج دارلینگتون معمولاً یک مقاومت بین امیر ترانزیستور اول و امیر ترانزیستور دوم قرار داده می‌شود، شکل ۲-۱۳.

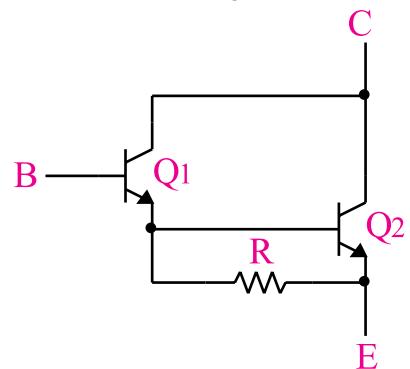

شکل ۲-۱۳ مقاومت R_E برای پایداری حرارتی

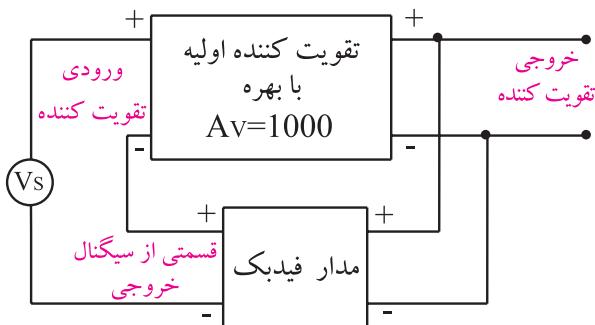

شکل ۲-۱۷ در فیدبک مثبت سیگنال خروجی باعث تقویت سیگنال ورودی می‌شود.

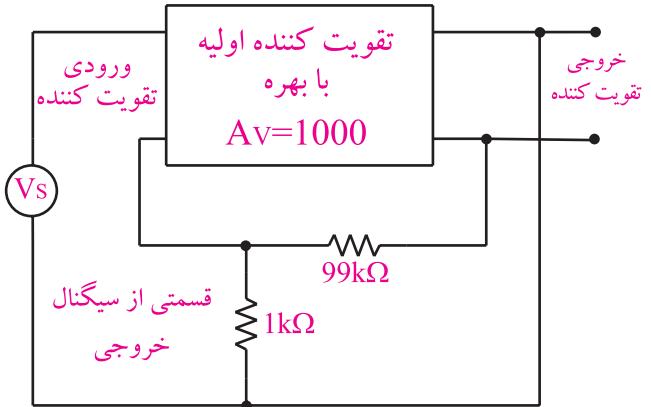


شکل ۲-۱۵ یک روش از برگشت دادن سیگنال خروجی به ورودی

۲-۶-۳- مزایای فیدبک : اگر به تقویت کننده‌ای

فیدبک منفی اعمال شود، بهره‌ی ولتاژ آن تقویت کننده کاهش می‌یابد. در این شرایط ، تقویت کننده‌ی فیدبک شده مزایایی را به شرح زیر کسب می‌کند:

الف- بهره تقویت کننده فیدبک شده همواره ثابت می‌ماند. در صورتی که بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده، ممکن است به شدت تغییر کند. در شکل ۲-۱۸ بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده برابر $A_V = 10000$ و تقویت کننده فیدبک شده برابر با $A_{VF} = 99$ است..

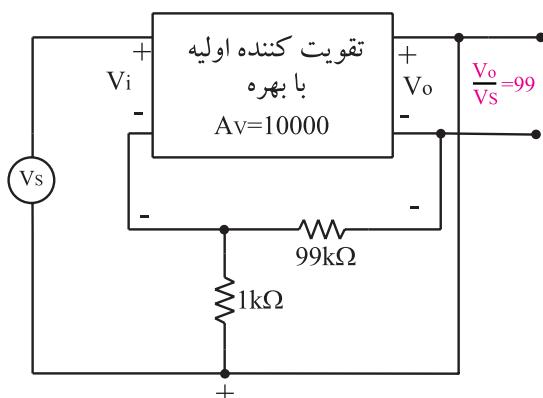


شکل ۲-۱۸ به ازای $A_V = 10000$ بهره فیدبک برابر ۹۹ می‌شود

حال اگر بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده را ده برابر کنیم و آن را به $A_V = 1000$ برسانیم، بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک شده $A_{VF} = 99/9 = 11$ می‌شود، شکل ۲-۱۹. یعنی اگر بهره ولتاژ تقویت کننده فیدبک نشده ده برابر


۲-۶-۲ فیدبک مثبت و منفی

در صورتی که سیگنال برگشت داده شده از خروجی تقویت کننده به ورودی آن ، باعث تضعیف سیگنال ورودی شود ، فیدبک را از نوع فیدبک منفی می‌نامند، (شکل ۲-۱۶).

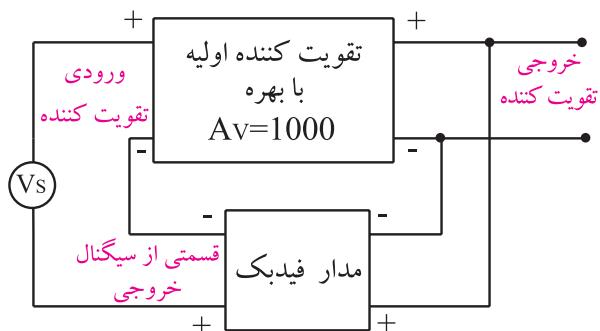


شکل ۲-۱۶ در فیدبک منفی سیگنال خروجی باعث تضعیف سیگنال ورودی می‌شود .

چنان‌چه سیگنال برگشت داده شده از خروجی تقویت کننده به ورودی آن ، باعث تقویت سیگنال ورودی شود فیدبک را از نوع فیدبک مثبت می‌نامند، شکل ۲-۱۷. عموماً در تقویت کننده‌ها از فیدبک منفی و در نوسان‌سازها از فیدبک مثبت استفاده می‌شود.

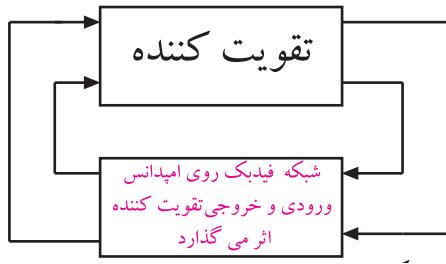


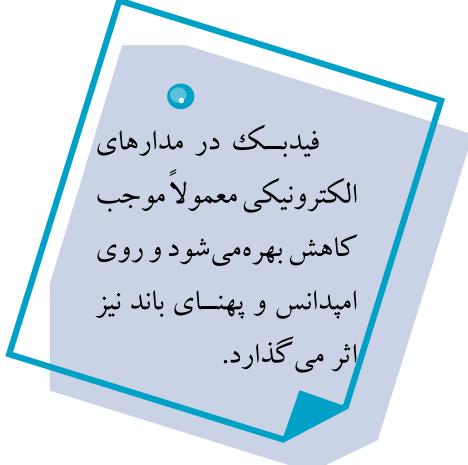شکل ۲-۲۱ فیدبک روی امیدانس ورودی و خروجی اثر می‌گذارد.




۲-۷ فیدبک سری در تقویت‌کننده‌ی یک‌طبقه

در هر نوع فیدبک، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی می‌تواند جریان یا ولتاژ باشد. در فیدبک سری، سیگنال خروجی به ورودی برگشت داده می‌شود و با ولتاژ ورودی به طور سری قرار می‌گیرد و باعث تضعیف ولتاژ یا جریان ورودی می‌شود. اگر سیگنال برگشتی قسمتی از ولتاژ خروجی باشد فیدبک را ولتاژ سری می‌گویند. شکل ۲-۲۲ فیدبک ولتاژ سری را نشان می‌دهد.

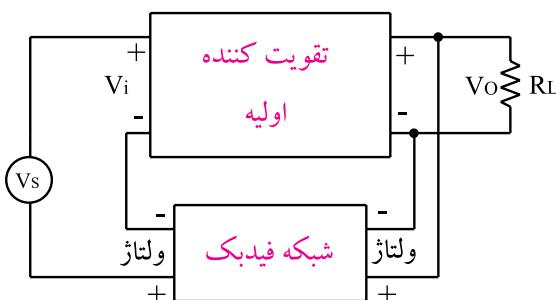


شکل ۲-۲۲ فیدبک ولتاژ سری

شود، بهره تقویت‌کننده فیدبک شده فقط یک درصد تغییر می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که بهره‌ی تقویت‌کننده فیدبک شده تقریباً ثابت و مستقل از تقویت‌کننده‌ی اولیه است و فقط به شبکه‌ی فیدبک یعنی مقاومت‌های $1k\Omega$ و $99k\Omega$ بستگی دارد، شکل ۲-۲۰. این پدیده در مدارهای عملی نیز صدق می‌کند.

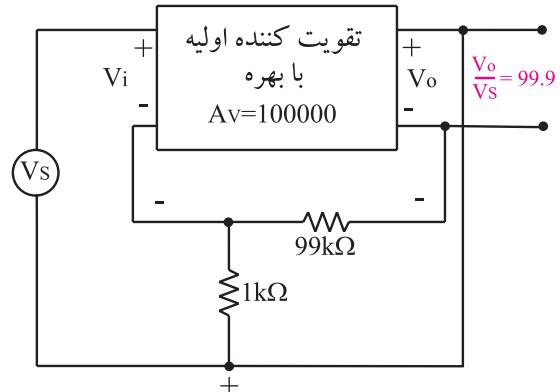

شکل ۲-۱۹ اگر بهره تقویت‌کننده ۱ برابر شود بهره تقویت‌کننده فیدبک شده فقط یک درصد تغییر می‌کند.

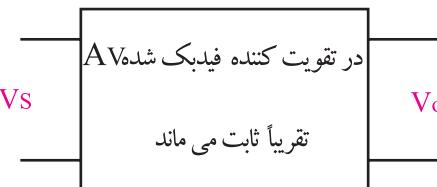

شکل ۲-۲۰ در تقویت‌کننده فیدبک شده $A_{V_f} = \frac{V_o}{V_s}$ تقریباً ثابت است.

ب - با استفاده از فیدبک می‌توان امیدانس ورودی و خروجی تقویت‌کننده را متناسب با نوع نیاز، کم یا زیاد کرد، شکل ۲-۲۱.

ج - پهنای باند در تقویت‌کننده‌ی فیدبک شده افزایش می‌یابد.

د - میزان اعوجاج (تغییر شکل موج) در سیگنال خروجی کاهش می‌یابد.

ه - میزان نویز در تقویت‌کننده‌های فیدبک شده کاهش می‌یابد.

افت ولتاژ روی مقاومت R_E ، همان ولتاژ V_f در شکل ۲-۲۳ است. مقاومت R_E باعث کاهش بهره ولتاژ می‌شود و امپدانس ورودی را افزایش می‌دهد. همچنین تغییر مشخصات ترانزیستور روی بهره ولتاژ اثر نمی‌گذارد. زیرا در این تقویت‌کننده بهره ولتاژ از رابطه‌ی تقریبی زیر به دست می‌آید:


$$A_{VF} \approx \frac{R_C}{R_E}$$

همان طور که از رابطه پیداست، پارامترهای ترانزیستور در بهره‌ی ولتاژ نقشی ندارند. از طرف دیگر مقاومت R_E باعث می‌شود که نقطه‌ی کار ترانزیستور ثابت بماند. در این مدار ولتاژ بیس نسبت به زمین تقریباً ثابت و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$V_B = \frac{V_{CC} R_1}{R_1 + R_2}$$

حال اگر I_C که تقریباً برابر I_E است به هردلی افزایش یابد، افت ولتاژ DC روی مقاومت R_E یعنی V_f زیاد می‌شود. از طرفی چون V_{BE} از رابطه: $V_{BE} = V_B - V_E$ به دست می‌آید، با زیاد شدن V_E ؛ مقدار V_{BE} کم می‌شود زیرا مقدار V_B ثابت است.

با کم شدن V_{BE} مقدار I_B کاهش می‌یابد و در نهایت موجب کم شدن $I_C = \beta I_B$ می‌شود و به حالت قبلی بر می‌گردد. عکس این حالت نیز صادق است، شکل ۲-۲۶.

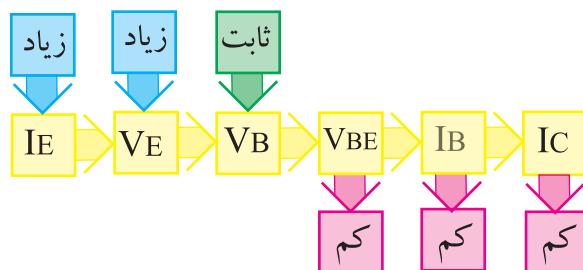


شکل ۲-۲۶-۱ عملکرد تقویت‌کننده فیدبک منفی از نوع جریان سری

به علت وجود فیدبک منفی جریان سری، مقدار جریان I_E همواره ثابت می‌ماند.


در شکل ۲-۲۷ اگر کلید K بسته شود، به علت وجود خازن C ولتاژ AC دوسر مقاومت R_E تقریباً صفر می‌شود.

اگر سیگنال برگشتی از خروجی، تابعی از جریان بار یعنی جریان خروجی باشد، فیدبک را جریان سری می‌نامند. شکل ۲-۲۳ فیدبک جریان سری را نشان می‌دهد.

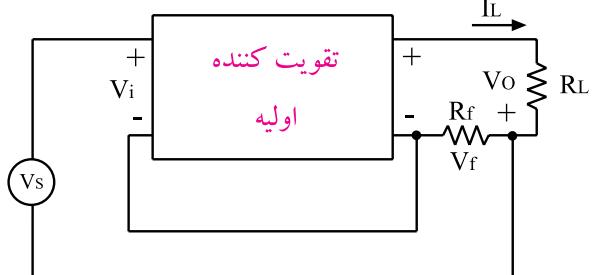


شکل ۲-۲۳ فیدبک جریان سری

به طور کلی در انواع فیدبک‌های سری، امپدانس ورودی افزایش می‌یابد. امپدانس خروجی در فیدبک ولتاژ سری کاهش و در فیدبک جریان سری افزایش می‌یابد. در شکل ۲-۲۴ و ۲-۲۵ یک تقویت‌کننده با فیدبک از نوع جریان سری، نشان داده شده است.

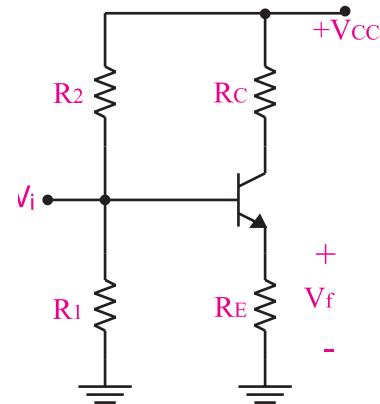


شکل ۲-۲۴ تقویت‌کننده از نوع فیدبک جریان سری

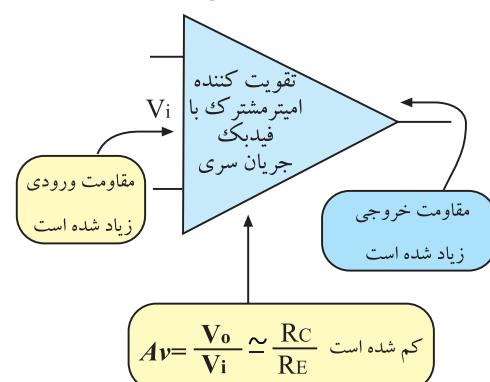


شکل ۲-۲۵ در تقویت‌کننده امیتر مشترک با فیدبک جریان سری، مقاومت ورودی و خروجی زیاد می‌شوند.

شکل ۲-۲۹ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع جریان موازی را نشان می دهد.

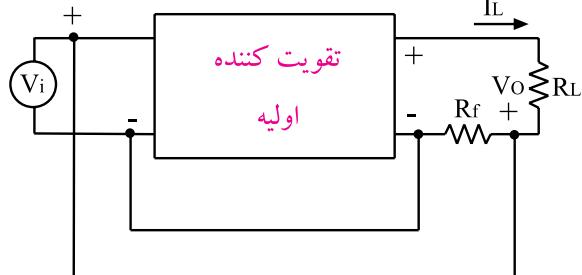


شکل ۲-۲۹ یک تقویت کننده فیدبک شده جریان موازی


شکل ۲-۳۰ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع ولتاژ موازی را نشان می دهد و مقاومت $47k\Omega$ شبکه فیدبک را تشکیل می دهد.

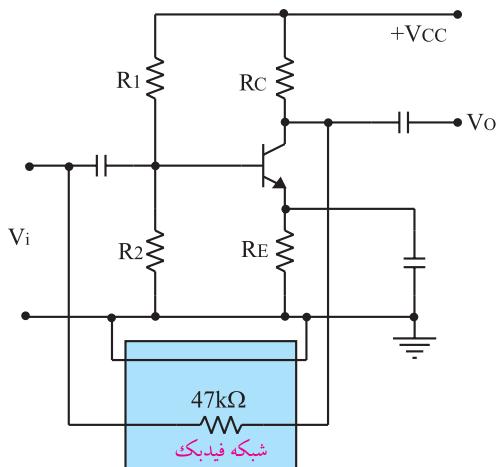

شکل ۲-۳۰ یک تقویت کننده فیدبک شده ولتاژ موازی همچنین در شکل ۲-۳۱ یک نمونه تقویت کننده فیدبک از نوع ولتاژ موازی نشان داده است.

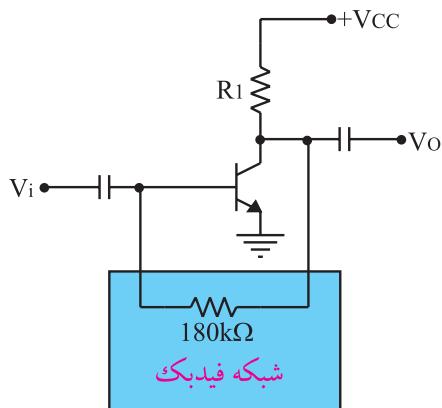

شکل ۲-۳۱ مقاومت $180k\Omega$ به عنوان مقاومت فیدبک

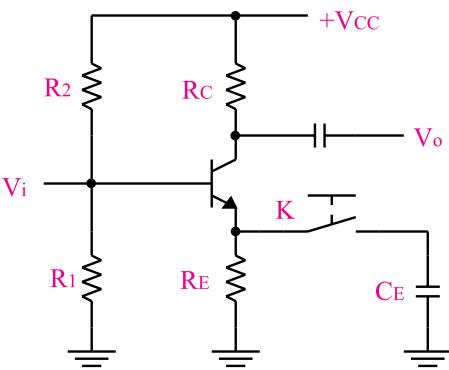


شکل ۲-۲۷ با بسته شدن کلید A_V و Z کم می شود و ثبات تقویت کننده به هم می خورد.

در این حالت فیدبک AC نداریم لذا بهره ولتاژ تقویت کننده به شدت زیاد می شود. به دلیل نبودن فیدبک ممکن است نقطه کار ترانزیستور نیز بر اثر تغییر درجه حرارت تغییر کند. هم چنین بهره ولتاژ نیز به پارامترهای ترانزیستور وابسته می شود. امپدانس ورودی تقویت کننده نیز با بسته شدن کلید K، کاهش می یابد.

۲-۸ - فیدبک موازی در تقویت کننده های یک طبقه

منظور از فیدبک منفی موازی این است که سیگنال برگشتی از خروجی به صورت موازی با ورودی قرار می گیرد و باعث تضعیف ولتاژ یا جریان ورودی می شود. اگر سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی تابعی از ولتاژ خروجی باشد، فیدبک را ولتاژ موازی می گویند. شکل ۲-۲۸ یک تقویت کننده فیدبک شده از نوع ولتاژ موازی را نشان می دهد.

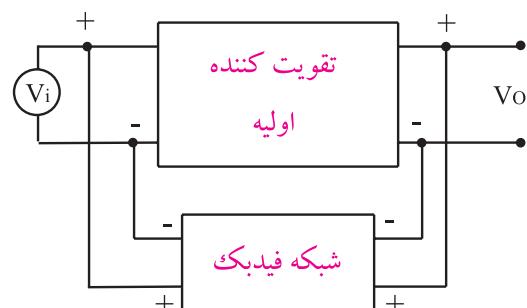

شکل ۲-۲۸ یک تقویت کننده فیدبک شده ولتاژ موازی اگر سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی تابعی از جریان خروجی باشد، فیدبک را جریان موازی می گویند.

۹-۲ آزمایش شماره ۱


مدار عملی امیتر مشترک

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۹-۳ هدف آزمایش:

بستن مدار امیتر مشترک و بررسی پارامترهای مختلف آن در سیگنال AC

نیاز:

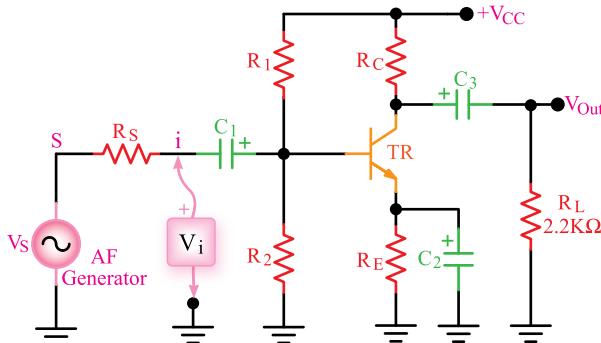

$R_S = 10\text{k}\Omega$ $R_C = 1\text{k}\Omega$ $C_1 = 100\mu\text{F}$ $TR = BC107$
 $R_1 = 47\text{k}\Omega$ $R_E = 220\Omega$ $C_2 = 47\mu\text{F}$ یا هر نوع ترانزیستور عمومی
 $R_2 = 8.2\text{k}\Omega$ $R_L = 2.2\text{k}\Omega$ $C_3 = 100\mu\text{F}$ $+V_{CC} = 10\text{V}$

شکل ۹-۳ مدار عملی امیتر مشترک

سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.

اسیلوسکوپ رابه خروجی مدار وصل کنید (در این حالت باری به مدار وصل نیست).
دامنه سیگنال ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنه ای سیگنال خروجی روی 5V_{pp} تنظیم شود.

$$V_o = \dots \dots \dots V_{pp}$$

دامنه سیگنال ورودی را به وسیله اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. بهره β ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_v = \frac{V_o}{V_{pp}} = \dots \dots \dots$$

مقاومت بار $R_L = 2/2\text{k}\Omega$ رابه خروجی مدار وصل کنید.

با اندازه گیری ولتاژ دو سر بار، I_L را محاسبه کنید.


$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L} = \dots \dots \dots$$

ولتاژ دو سر R_s را اندازه بگیرید و I_i را محاسبه کنید.

$$I_i = \frac{V_{R_s}}{R_s} = \dots \dots \dots$$

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	فانکشن ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۶	مقادیر های یک عدد	هر کدام $47\text{k}\Omega, 10\text{k}\Omega, 220\text{k}\Omega, 2/2\text{k}\Omega, 8/2\text{k}\Omega, 1\text{k}\Omega$ او $(\frac{1}{4}\text{وات})$
۷	$100\text{ }\mu\text{F}$	خازن
۸	$47\text{ }\mu\text{F}$	خازن
۹	BC107	ترانزیستور
۱۰	سیم های یک سرگیره دار سوسناری	چهار رشته
۱۱	سیم های دو سرگیره دار سوسناری	چهار رشته
۱۲	سیم های رابط	هشت رشته

به وسیله‌ی اسیلوسکوپ، شکل موج ورودی و خروجی را در نمودار شکل ۲-۳۳ با مقیاس مناسب رسم کنید.

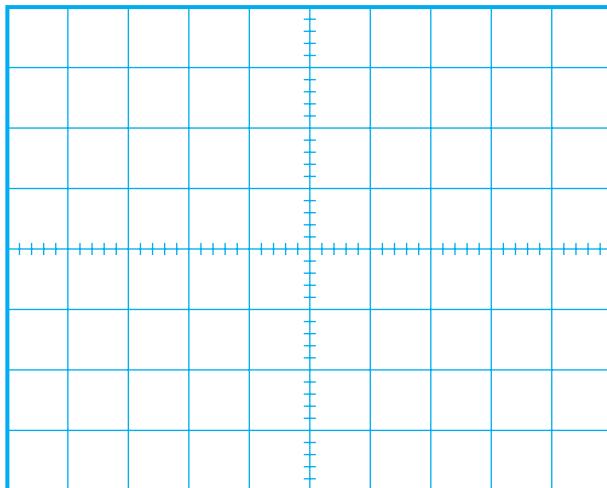

شکل ۲-۳۳

اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. (در این حالت مقاومت بار در مدار قرار دارد)


نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۱ یادداشت کنید.

جدول ۲-۱

A_V	بهره ولتاژ
A_i	بهره جریان
R_i	مقاومت ورودی
R_o	مقاومت خروجی
Φ	اختلاف فاز

۲-۹-۴ نتایج آزمایش

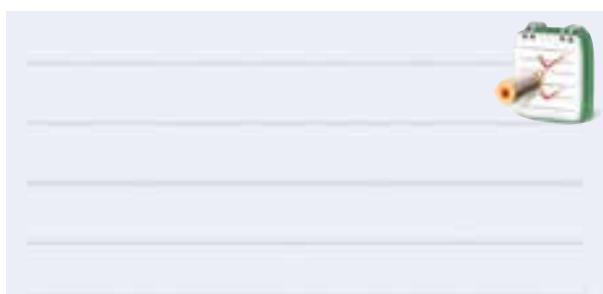آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



بهره جریان مدار را با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده برای I_i ، I_L محاسبه کنید.

$$A_i = \frac{I_L}{I_i} = \dots$$

با اندازه گیری V_i و V_L مقاومت ورودی تقویت کننده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots$$

ولتاژ خروجی را در حالت بدون بار (V_{ONL}) و ولتاژ خروجی با بار (V_{OFL}) با استفاده از اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots V$$

$$V_{OFL} = \dots V$$

با استفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L = \dots$$


به جای مقاومت بار یک پتانسیومتر $10\text{k}\Omega$ در مدار قرار دهید و با تغییر پتانسیومتر ولتاژ دو سر آن را به اندازه $\frac{V_{ONL}}{2}$ تنظیم کنید.

مقاومت بار را از مدار جدا کنید و مقدار پتانسیومتر را با استفاده از اهمتر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_p = \dots K\Omega$$

این مقدار مقاومت برابر است با مقاومت R_o که قبل از دست آورده اید.

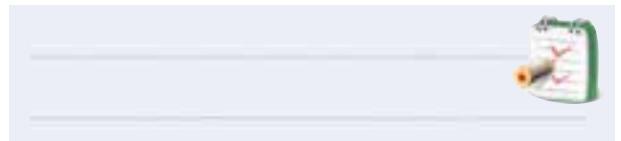سوال ۱: مقدار مقاومت پتانسیومتر را که در این مرحله اندازه گرفته اید با مقدار مقاومت R_o که در مرحله قبل به دست آورده اید، مقایسه کنید و درباره آن توضیح دهید.



۱۰ - آزمایش شماره ۲

مدار عملی بیس مشترک

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۱۰-۲- هدف آزمایش:

بستن مدار بیس مشترک و بررسی پارامترهای مختلف آن در سینگنال AC

شکا ۲-۳۴ مدار عملی کلکتو، مشترک

- سیگنال ژراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.
- اسیلوسکوپ رابه خروجی مدار وصل کنید (در این حالت باری به مدار وصل نیست).
- دامنه سیگنال ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنه‌ی سیگنال خروجی روی V_{pp} ۵ تنظیم شود.
- دامنه سیگنال ورودی V_{pp} را اندازه بگیر. بد

$$A_v = \frac{V_{Opp}}{V_{ipp}}$$

با استفاده از مقادیر اندازه گیری شده، بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

■ مقاومت بار $R_L = 2/2k\Omega$ رابه خروجي مدار Δ كندي.

ولتاژ دو سر بار را اندازه بگیرید و مقدار I_L را محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L} = \dots\dots\dots$$

ولتاژ دو سر R_S را اندازه بگیرید .

$$V_{R_S} = \dots\dots\dots$$

حیان و رویداد را با این ابظه زیر به دست آورد.

$$I_i = \frac{V_{RS}}{R_S} = \dots$$

با استفاده از مقادیر I_L و I_i بهره جریان مدار را محاسبه کنید.

$$A_i = \frac{I_L}{I_i}$$

ردیف	سیم های رابط	سیم های دو سر گیره دار	تعداد / مقدار	نام و مشخصات
۱	سیم های رابط	چهار رشته	هشت رشته	
۲	سوسماری	دو سر گیره دار	سیم های دو سر گیره دار	چهار رشته
۳	ترانزیستور	BC107	یک عدد	خازن μF ۴۷
۴	حالتی	BC107	یک عدد	خازن μF ۴۷
۵	مقدار	۱۰۰، ۱k Ω ، ۱۰۰ Ω ، ۱k Ω ، ۲۲۰ Ω ، ۲/۲k Ω ، ۸/۲k Ω ، ۴۷k Ω	هر کدام یک عدد	مقادیر های مقاومت
۶	آزمایشگاهی	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه	
۷	خازن	۱۰۰ μF	دو عدد	
۸	خازن	۴۷ μF	یک عدد	
۹	ترانزیستور	BC107	یک عدد	
۱۰	سوسماری	دو سر گیره دار	چهار رشته	
۱۱	سیم های رابط	هشت رشته		

۳-۱۰-۲ مراحل اجرای آزمایش :

■ را شکل ۳-۲ بیس مشترک کننده تقویت مدار روی پرد آزمایشگاهی بیندید.

جدول ۲-۲

	A_V بهره ولتاژ
	A_I بهره جریان
	R_i مقاومت ورودی
	R_o مقاومت خروجی
	φ اختلاف فاز

۴-۱۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دید.



با جایگزینی V و جریان ورودی I_i ، مقاومت ورودی مدار تقویت کننده را به دست آورید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots \dots \dots$$

ولتاژ خروجی را در حالت بدون بار (V_{ONL}) و ولتاژ خروجی با بار (V_{OFL}) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots \dots \dots V$$


$$V_{OFL} = \dots \dots \dots V$$

بالاستفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L$$

$$R_o = \dots \dots \dots$$

به وسیله اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی و ورودی را با مقیاس صحیح روی نمودار شکل ۲-۳۵ رسم کنید.

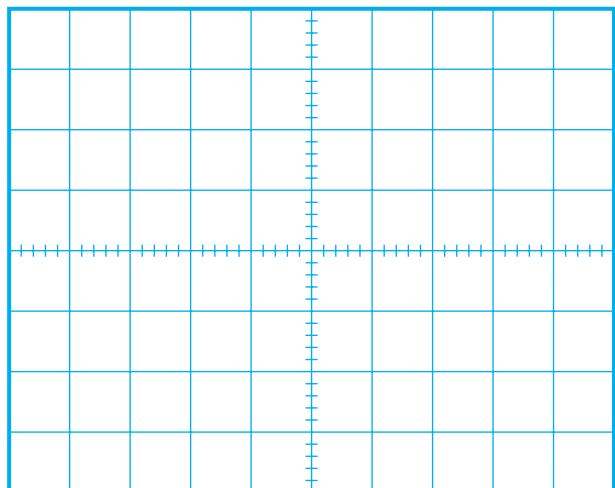

شکل ۲-۳۵

اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \dots \dots$$

نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۲ یادداشت کنید.

مدار عملی کلکتور مشترک


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۱-۱۱-۲ هدف آزمایش:

بررسی پارامترهای یک تقویت کننده‌ی کلکتور مشترک در سینکنال AC

۱۱-۲- تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد

نیاز:

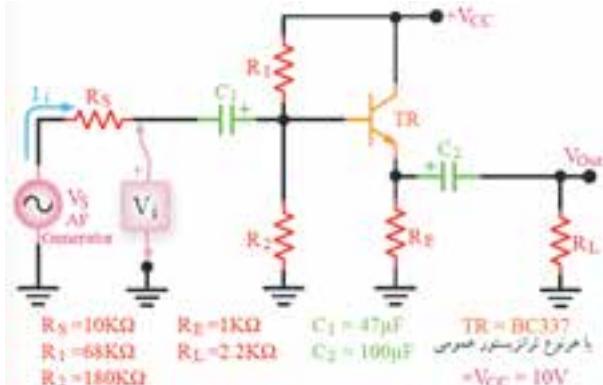

شکل ۲-۳۶ مدار عملی کلکتور مشترک

سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز تنظیم کنید.

اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید (در این حالت باری به خروجی مدار وصل نیست) .

دامنه سیگنال ورودی را آن قدر تغییر دهید تا دامنه‌ی سیگنال خروجی، روی V_{DD} تنظیم شود

■ دامنه سیگنال ورودی V_{pp} را اندازه بگیرید و
داداشت کنید.

$$V_{i_{pp}} = \dots V$$

■ با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده، بهره و لثاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_V = \frac{V_o}{V_{ipp}} = \dots$$

مقاومت بار $R_L = 2/2k\Omega$ را به خروجی مدار صبا کنند.

با اندازه گیری و لیٹاژ دو سی بار، I، ا محاسبه کنید.

$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R} = \dots$$

ولتاژ دو سی R دا اندازه بگه بد.

با استفاده از مقادیر V_{R_S} و R_S ، مقدار I_1 را محاسبه

$$I_i = \frac{V_{R_S}}{R_s} = \dots$$

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	فانکشن ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	مقاومت های $68\text{k}\Omega$, $10\text{k}\Omega$, $2/2\text{k}\Omega$, $18\text{k}\Omega$, $1\text{k}\Omega$	هر کدام یک عدد
۶	برد برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۷	خازن 100\mu F	یک عدد
۸	خازن 47\mu F	یک عدد
۹	ترانزیستور BC۳۳۷	یک عدد
۱۰	سیم های دو سر گیره دار سوسماری	چهار رشته
۱۱	سیم های رابط	هشت رشته

۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش :

مدار تقویت کننده کلکتور مشترک شکل ۲-۳۶ را روی پر دیر دیندید.

نتایج به دست آمده را در جدول ۲-۳ یادداشت کنید.

جدول ۲-۳

	A_V
	A_f
	R_i
	R_o
	φ

۲-۱۱-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



با استفاده از مقادیر I_L و I_i بهره جریان مدار را محاسبه کنید.

مقادیر V و جریان ورودی (I_f) را اندازه بگیرید.

با استفاده از مقادیر i و V مقاومت ورودی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_i = \frac{V_i}{I_i} = \dots \dots \dots$$

ولتاژ خروجی بدون بار (V_{ONL}) و ولتاژ خروجی با بار (V_{OFL}) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{ONL} = \dots \dots \dots V$$


$$V_{OFL} = \dots \dots \dots V$$

با استفاده از فرمول زیر، مقاومت خروجی تقویت کننده را محاسبه کنید.

$$R_o = \frac{V_{ONL} - V_{OFL}}{V_{OFL}} \times R_L$$

$$R_o = \dots \dots \dots \Omega$$

به وسیله اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی و ورودی را با مقیاس صحیح روی نمودار شکل ۲-۳۷ رسم کنید.

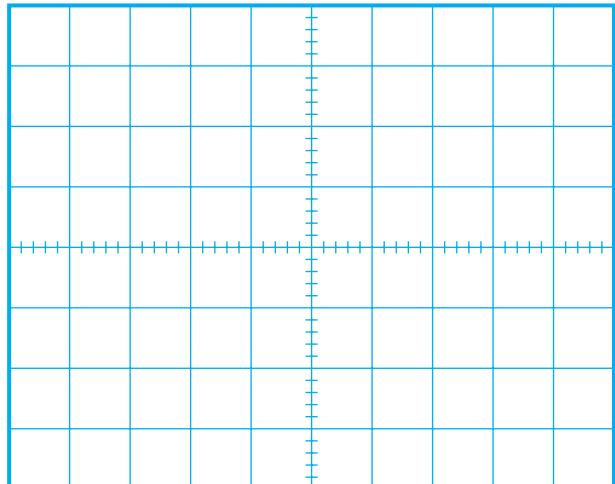

شکل ۲-۳۷


اختلاف فاز بین موج خروجی و ورودی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \dots \dots$$

آزمون پایانی فصل (۲)



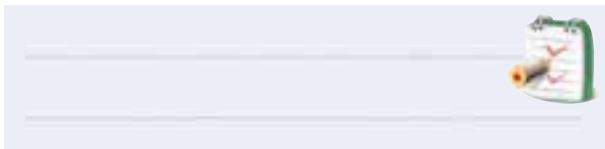- کوپلаз در مدار به صورت قرار می گیرند.
- الف) سری ، سری
ب) موازی ، موازی
ج) سری ، موازی
د) موازی ، سری
- ۸- پارامترهای مهم یک تقویت کننده را نام ببرید .



-۹- چگونگی محاسبه ای مقاومت خروجی یک تقویت کننده را شرح دهید .



-۱۰- در زوج دارلینگتون مقاومت بین امیتر ترانزیستور اول و امیتر ترانزیستور دوم را به منظور قرار می دهند.

- الف) تقویت جریان ب) تقویت ولتاژ
ج) پایداری حرارتی د) هر سه مورد

-۱۱- در صورتی که سیگنال برگشت داده شده به ورودی باعث تضعیف سیگنال ورودی شود، فیدبک را از نوع فیدبک می نامند.

-۱۲- مزایای فیدبک منفی در تقویت کننده را بنویسید.




-۱۳- در تقویت کننده ای میتر مشترک با فیدبک جریان سری، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی می شوند.

- الف) زیاد - زیاد ب) زیاد - کم
ج) کم - زیاد د) کم - کم

-۱۴- مدار بافر ، تقویت کننده ای است که بهره ولتاژ آن برابر است .

-۱۵- عملکرد زوج دارلینگتون را شرح دهید .

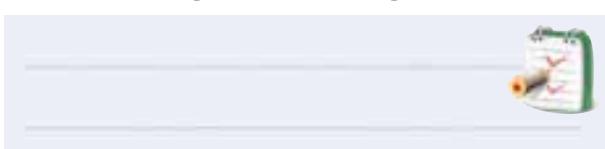

۱- چگونه می توانیم از یک ترانزیستور به عنوان تقویت کننده استفاده کنیم ؟



۲- بهره ولتاژ را در یک تقویت کننده تعریف کنید.



۳- نقش مقاومت های اهمی بایاسینگ در یک تقویت کننده را شرح دهید .



۴- برای پایداری بهره ای ولتاژ در یک تقویت کننده از کدام نوع فیدبک استفاده می کنند ؟

- الف) مثبت ب) منفی

ج) فقط سری د) هم مثبت و هم منفی

۵- در فیدبک منفی ، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی باعث ورودی و در فیدبک مثبت ، سیگنال برگشتی از خروجی به ورودی باعث ورودی می شود .

- الف) تقویت - تقویت ب) تضعیف - تضعیف
ج) تقویت - تقویت د) تضعیف - تضعیف



۶- خازن کوپلاز در فرکانس های کم و DC مانند مدار باز است .

صحیح غلط

۷- خازن بای پاس در مدار به صورت و خازن