

فصل چهارم

ترانزیستورهای اثر میدان

هدف کلی :

تحلیل عملی و نظری مدارهای تقویت کننده با ترانزیستور اثر میدان

هدف های رفتاری : در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که :

۸- عملکرد ترانزیستور MOSFET تشکیل شونده با کanal N را شرح دهد.

۹- چگونگی حفاظت گیت را در MOSFET شرح دهد.

۱۰- مدار تقویت کننده درین مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.

۱۱- یک مدار تقویت کننده سورس مشترک را به طور عملی بینند و عملکرد آن را تحلیل کند.

۱۲- کلیه هدف های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول این کتاب به آنها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.

۱- چگونگی کنترل جریان خروجی در ترانزیستورهای اثر میدان را شرح دهد.

۲- ساختمان داخلی یک ترانزیستور JFET را شرح دهد.

۳- اساس کار یک ترانزیستور JFET را شرح دهد.

۴- چگونگی بایاس کردن مدار درین مشترک را شرح دهد.

۵- مدار یک تقویت کننده سورس مشترک را رسم کرده و چگونگی بایاس کردن آن را شرح دهد.

۶- چگونگی بایاس کردن مدار گیت مشترک را شرح دهد.

۷- مزایای ترانزیستور JFET را نسبت به ترانزیستور معمولی (BJT) را شرح دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۶
جمع	عملی	نظری	
۱۸	۸	۱۰	

۵- ساختمان یک ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کanal P را رسم کنید و طرز کار آن را توضیح دهید.



۶- مقدار جریان درین در JFET با کanal N بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع دارد.

الف) N
ب) P

۷- مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی BJT کدام است ؟

الف) ساختمان ساده تر

ب) مقاومت ورودی خیلی زیاد

ج) نویزپذیری کم تر


د) همه موارد

۸- درین نوع ترانزیستور ، عامل کنترل جریان خروجی ولتاژ ورودی است .

الف) ترانزیستور معمولی

ب) ترانزیستور FET

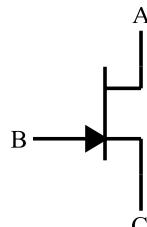۱- در ترانزیستور شکل زیر نام پایه (A)، (B)، (C) کدام است؟




- الف) درین ، سورس ، گیت
- ب) سورس ، درین ، گیت
- ج) درین ، گیت ، سورس
- د) گیت ، سورس ، درین

۲- در یک تقویت کننده سورس مشترک ، سیگنال ورودی به پایه..... داده می شود و سیگنال خروجی از پایه دریافت می شود.

- الف) درین ، گیت
- ب) گیت ، درین
- ج) سورس ، گیت
- د) گیت ، سورس

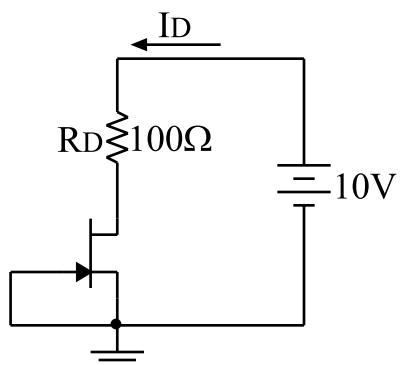۳- در شکل زیر ، اگر مقاومت 100Ω به 150Ω تغییر یابد ، I_D چه تغییری می کند ؟



- الف) زیاد می شود
- ب) کم می شود
- د) قابل پیش بینی نیست
- ج) تغییر نمی کند




۴- یک ترانزیستور اثر میدان می تواند تغییرات را در یک مدار به تغییرات در مدار دیگر تبدیل کند .

- الف) ولتاژ - ولتاژ
- ب) ولتاژ - جریان
- د) مورد الف و ب
- ج) جریان - ولتاژ

نکات ایمنی فصل (۴)



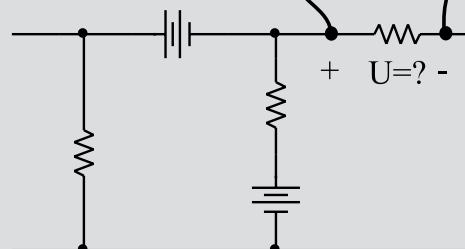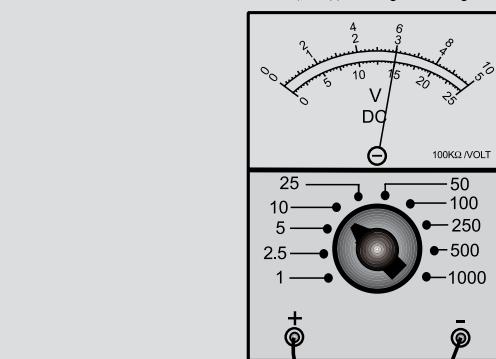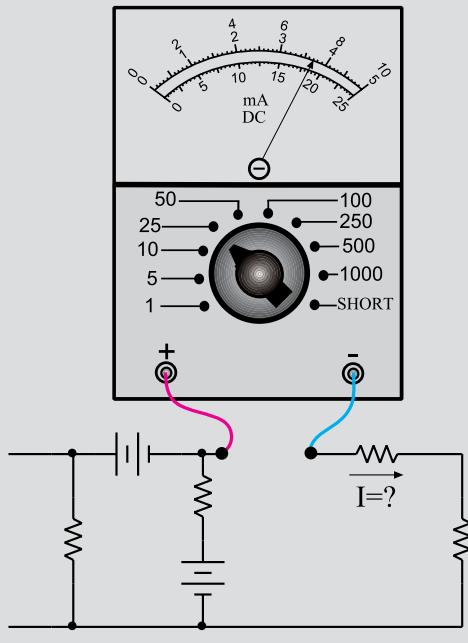۱- هنگام اندازه گیری ولتاژ ، ولت متر را به دو نقطه مورد نظر به صورت موازی بیندید.




۲- هیچ وقت یک قطعه نیمه هادی مانند دیود را با منبع تغذیه به صورت موازی نبندید.

۵- اگر منبع تغذیه که با آن کار می کنید دارای ولوم محدود کننده جریان است ، در آزمایش های این فصل جریان خروجی را روی 100 mA تنظیم کنید . برای این کار ابتدا ولتاژ خروجی را روی صفر بگذارید سپس دو سر خروجی را اتصال کوتاه کنید . ولتاژ خروجی را کمی زیاد کنید تا جریان از 100 mA تجاوز کند. با استفاده از ولوم Current limit جریان خروجی را روی 100 mA تنظیم کنید.



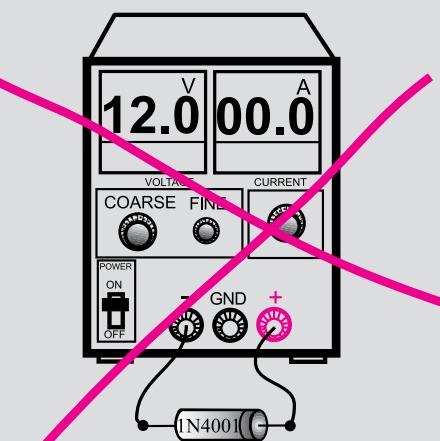با این ولوم جریان خروجی را روی
۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید




۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه ، ابتدا ولتاژ خروجی را صفر کنید .

۴- هنگام اندازه گیری جریان در مدار ، آمپر متر را با مدار به صورت سری بیندید.

۶- اسیلوسکوپ یا منبع تغذیه را در مجاورت وسایل

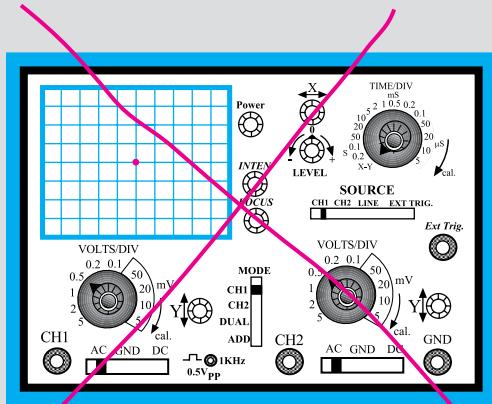-۸ در اسیلوسکوپ کلید X-Y را برای کارهای معمولی هرگز فعال نکنید. زیرا در این حالت اشعه به صورت یک نقطه نورانی روی صفحه حساس ظاهر می شود و پوشش ماده فسفرسانس داخلی را در نقطه ای که تابیده شده است می سوزاند. در این حالت آن نقطه برای همیشه روی صفحه حساس به صورت یک لکه سیاه دیده می شود.




هرگز اسیلوسکوپ را در حالت X-Y قرار ندهید


-۹ هنگام تعویض حوزه کار کلیدها و ولوم های موجود در اسیلوسکوپ خیلی با احتیاط عمل کنید زیرا این کلیدها خیلی حساس هستند و زود خراب می شوند.

-۱۰ هنگام حمل و نقل دستگاه های اندازه گیری مراقب باشید که به دستگاه ضربه وارد نشود.

گرمایزا یا زیرنور آفتاب قرار ندهید.

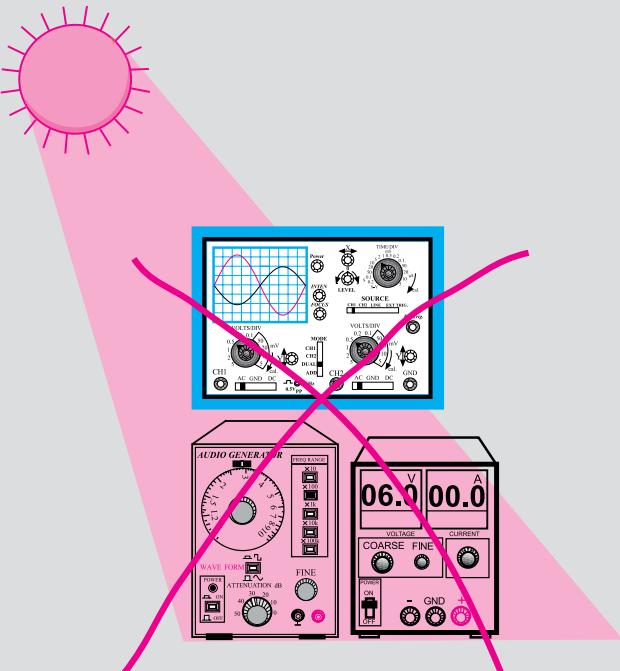


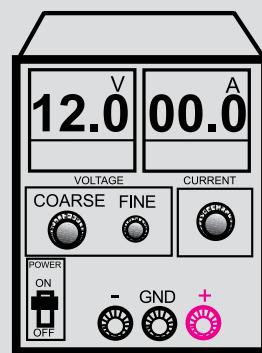-۷ قبل از وصل منبع تغذیه به مدارهای الکترونیکی ، ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را تنظیم کنید و سپس مدار را به منبع تغذیه وصل کنید.




ابتدا منبع تغذیه را روشن کنید و به کمک ولوم COARSE ولتاژ خروجی را تنظیم کنید سپس مدار را به آن اتصال دهید

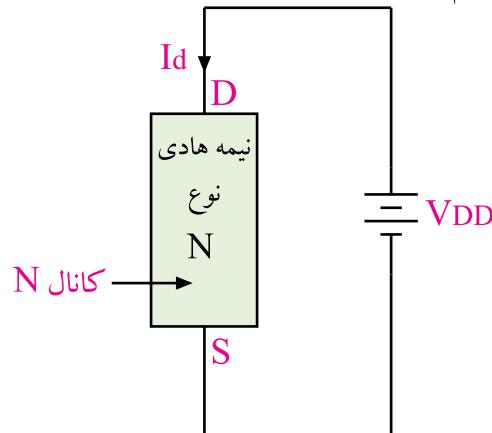وصل کنیم، جریانی از مدار عبور می کند که آن را I_D می نامیم.




شکل ۴-۳ عبور جریان I_D از میله نوع N مقدار I_D بستگی به مقاومت نیمه هادی نوع N دارد. پایه‌ای (الکترودی) که قطب مثبت منبع ولتاژ به آن وصل است را Drain (D) و پایه‌ای که قطب منفی به آن وصل است را Source (S) یا منع الکترون‌ها می‌نامند. نیمه هادی نوع N را که از آن جریان I_D عبور می‌کند کanal نامید. در این شکل چون نیمه هادی، نوع N است به آن کanal نوع N گفته می‌شود.

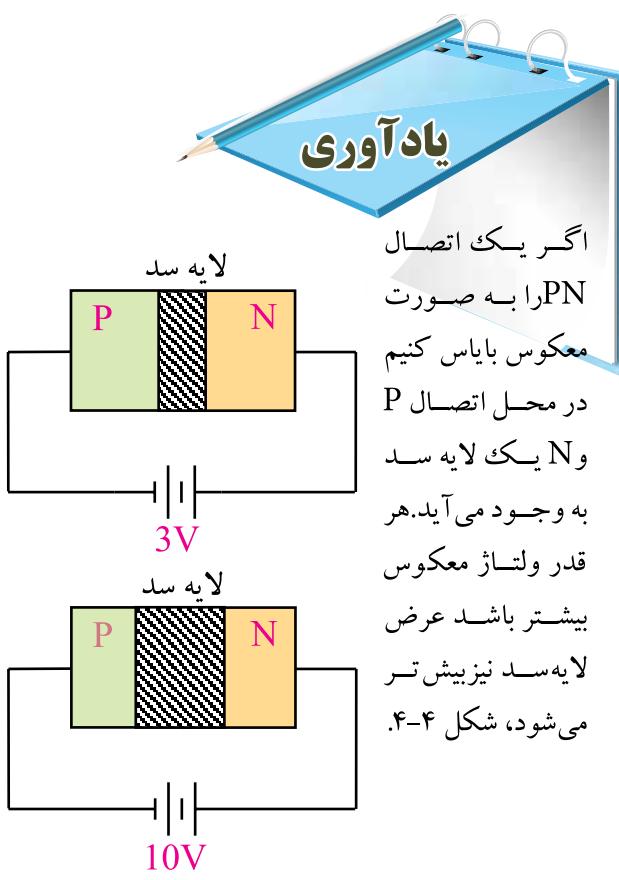

شکل ۴-۴ تغییر لایه در اثر ولتاژ DC


۱-۴ ترانزیستور با اثر میدان یا (Field Effect Transistor) FET

ترانزیستورهای با اثر میدان، ترانزیستورهایی هستند که عامل کنترل جریان خروجی در آن‌ها، ولتاژ ورودی است. به عبارت دیگر، هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می‌دهیم، تقریباً جریانی از ورودی عبور نمی‌کند، شکل ۱-۴.

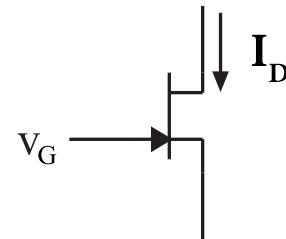

شکل ۱-۴ در ترانزیستور FET جریان I_D به وسیله ولتاژ V_G کنترل می‌شود

در ترانزیستورهای معمولی، جریان ورودی، جریان خروجی را کنترل می‌کند. یعنی هنگامی که ولتاژ ورودی را تغییر می‌دهیم، جریان ورودی تغییر می‌کند و باعث تغییر جریان خروجی می‌شود، شکل ۱-۲.

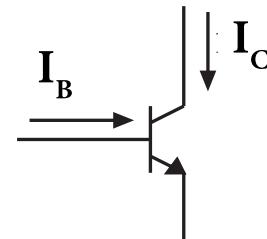


شکل ۱-۲ در یک ترانزیستور معمولی جریان I_C به وسیله جریان I_B کنترل می‌شود

در ترانزیستورهای FET می‌توان تغییرات ولتاژ نسبتاً کم را به تغییرات نسبتاً زیاد جریان تبدیل کرد. ترانزیستورهای FET به دو دسته MOSFET و JFET تقسیم بندی می‌شوند.

۱-۴ ترانزیستور JFET با کanal N: اگر به دو سریک قطعه نیمه هادی نوع N، مانند شکل ۴-۳ ولتاژ DC


این لایه سد باعث می شود که مقاومت اهمی کانال N زیاد شود یا به طور کلی تغییر کند. در اثر این پدیده I_D نیز کم می شود یا تغییر می کند. هر قدر V_G بیشتر باشد عرض لایه سد بیشتر می شود و مقاومت کانال را افزایش می دهد و جریان I_D را کم می کند.

بنابراین با تغییرات V_G ، عرض لایه سد تغییر می کند و مقاومت کانال را تغییر می دهد. در این شرایط جریان I_D نیز متناسب با تغییرات V_G تغییر می کند، شکل ۴-۷.

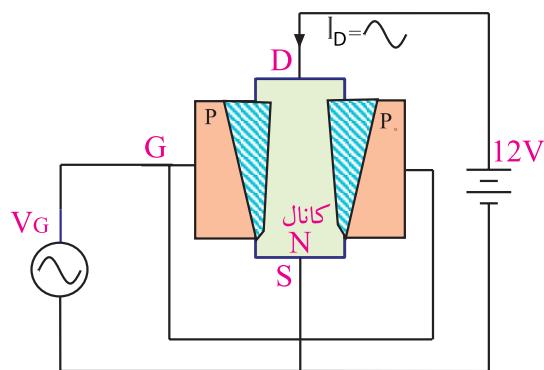

شکل ۴-۷ تغییر عرض لایه سد با تغییر V_G

ترازیستور JFET می تواند تغییرات کم ولتاژ گیت یعنی V_G نسبت به سورس را تبدیل به تغییرات نسبتاً زیاد I_D کند. ترازیستور JFET با کانال N را با علامت قراردادی شکل ۴-۸ نشان می دهنند.

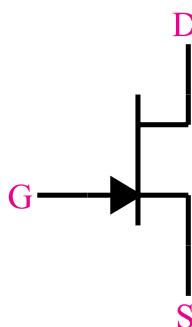


شکل ۴-۸ علامت قراردادی ترازیستور JFET با کانال N


در ترازیستورهای JFET می توان به جای نیمه هادی نوع N به عنوان کانال، از نیمه هادی نوع P استفاده کرد، شکل ۴-۹.

اگر ولتاژ معکوس دائمًا تغییر کند، عرض لایه سد نیز دائمًا تغییر می کند.

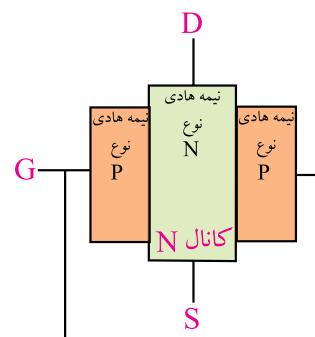اگر در اطراف و نیز وسط میله نیمه هادی نوع N (کانال N) یک نیمه هادی نوع P نفوذ دهیم یک اتصال PN در اطراف میله کانال N ایجاد می شود. دو طرف نیمه هادی نوع P که در میله N نفوذ داده ایم را به هم اتصال می دهیم و آن پایه را، دروازه یا گیت (GATE) می نامیم و با حرف G نشان می دهیم. مجموعه به دست آمده، ساختمان داخلی ترازیستور JFET است که تصویر آن را در شکل ۴-۵ مشاهده می کنید.



شکل ۴-۵ ساختمان داخلی ترازیستور JFET
اگر درین (D) و سورس (S) را به منبع ولتاژ DC وصل کنیم. جریانی از کانال N عبور می کند. اگر اتصال PN (بین گیت و سورس) را به صورت معکوس بایاس کنیم، یک لایه (سد) در اطراف اتصال PN به وجود می آید، شکل ۴-۶.

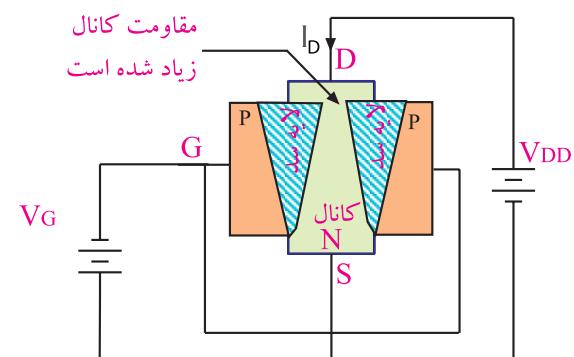


شکل ۴-۶ ایجاد یک لایه سد در اطراف اتصال PN

۴-۱-۲ مدارهای تقویت کننده با ترانزیستور JFET

برای JFET نیز مانند ترانزیستور معمولی، بسته به این که کدام پایه بین ورودی و خروجی مشترک باشد، سه نوع مدار تقویت کننده در نظر گرفته می شود.

الف: مدار سورس مشترک (common source) C.S


در این تقویت کننده، سورس بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه درین دریافت می کنیم. در شکل ۴-۱۱ مدار ساده این تقویت کننده نشان داده شده است.

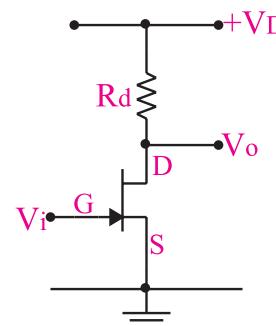


شکل ۴-۱۱ تقویت کننده سورس مشترک

ب: مدار درین مشترک (common Drain) C.D

در این تقویت کننده، درین بین ورودی و خروجی مشترک است. ولتاژ ورودی را به گیت می دهیم و ولتاژ خروجی را از پایه سورس دریافت می کنیم. در شکل ۴-۱۲ مدار ساده این تقویت کننده را مشاهده می کنید. توجه داشته باشید که از نظر سیگنال متناوب AC پایه های زمین مشترک و V_{DD} به هم متصل هستند.

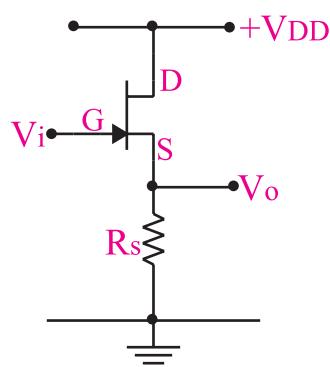


شکل ۴-۱۲ تقویت کننده درین مشترک

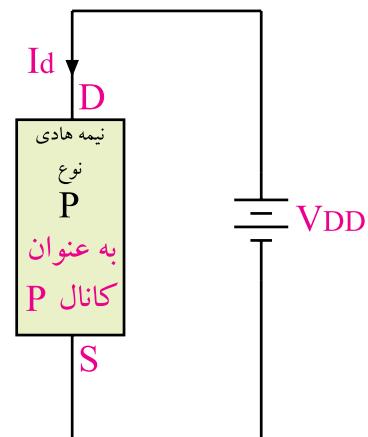


شکل ۴-۹ ترانزیستور JFET با کanal P

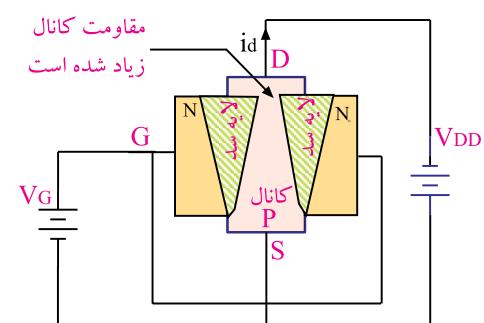اگر اطراف میله نیمه هادی نوع P، که به عنوان کanal نوع P به کار رفته است را نیمه هادی نوع N نفوذ دهیم، ترانزیستور قطب های ولتاژ گیت را طوری انتخاب می کنیم که اتصال PN به صورت معکوس بایاس شود. در این حالت تغییرات V_G باعث تغییرات I_D می شود. علامت قراردادی این ترانزیستور در شکل ۴-۱۰ نشان داده شده است.



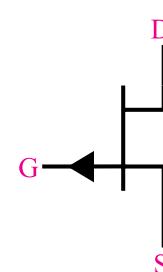الف) ساختمان داخلی ترانزیستور JFET با کanal P




ب) علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کanal P


شکل ۴-۱۰-ساختمان داخلی و علامت قراردادی ترانزیستور JFET با کanal P

ج : گیت مشترک (common Gate) C.G

در این تقویت کننده ، گیت بین ورودی و خروجی مشترک است و ولتاژ ورودی را به پایه سورس می دهیم و سیگنال خروجی را از پایه درین دریافت می کنیم. این مدار خیلی کم مورد استفاده قرار می گیرد. در شکل ۴-۱۳ مدار این نوع تقویت کننده نشان داده شده است.

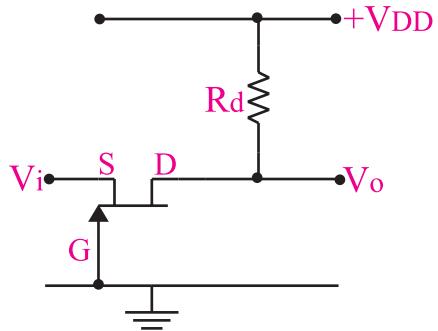

شکل ۴-۱۳ تقویت کننده گیت مشترک

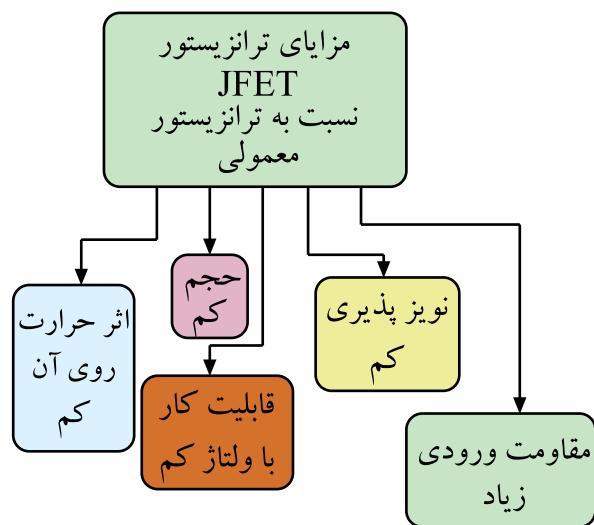


شکل ۴-۱۴ مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی

۴-۱۴ انواع روش های تغذیه ترانزیستور JFET : مشابه ترانزیستور BJT، ترانزیستور JFET را نیز می توان با روش های مختلف با ولتاژ DC تغذیه کرد.

الف : تغذیه با دو منبع مستقل یا بایاس ثابت

در این روش با استفاده از دو منبع تغذیه ممستقل مانند شکل ۴-۱۵ درین سورس و گیت سورس را بایاس می کنید.

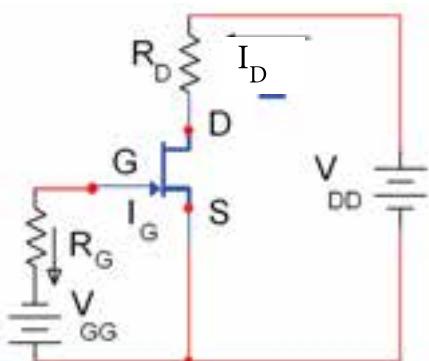

شکل ۴-۱۵ تغذیه ثابت

باتری V_{DD} برای بایاس درین سورس به کار می رود و باتری V_{GG} گیت سورس را در بایاس مخالف قرار می دهد. در این مدار به علت ناچیز بودن جریان گیت می توان از آن صرف نظر کرد. در حلقه ورودی داریم:

$$+V_{GG} + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG}$$

۴-۱-۳ مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور معمولی (BJT) : بعضی از مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور BJT به شرح زیر است:

الف : ساختمان ترانزیستور FET ساده تر است و حجم کم تری را اشغال می کند.

ب : مقاومت ورودی ترانزیستور FET نسبت به ترانزیستور معمولی خیلی بیشتر است.

ج : میزان نیز پذیری FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.

د : میزان واستگی به حرارت FET خیلی کم تر از ترانزیستور معمولی است.

ه : FET با ولتاژ های خیلی کم نیز به راحتی کار می کند.


$$V_{GS} + R_S I_D = 0$$

$$V_{GS} = -R_S I_D$$

مثال ۱: اگر در شکل ۴-۱۶، V_{GG} برابر ۲ ولت باشد، ولتاژ V_{GS} را محاسبه کنید.


همان طور که مشاهده می شود افت پتانسیل دو سر R_S یعنی $R_S I_D$ پتانسیل V_{GS} را تامین می کند.

مثال ۲: در شکل ۴-۱۸، اگر $I_D = 3\text{mA}$ و $R_S = 50\Omega$ باشد، ولتاژ V_{GS} را محاسبه کنید.

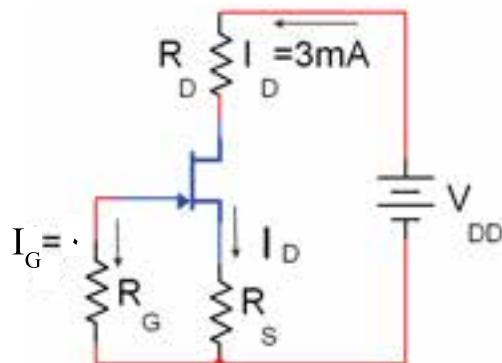

شکل ۴-۱۸

حل: با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی داریم:

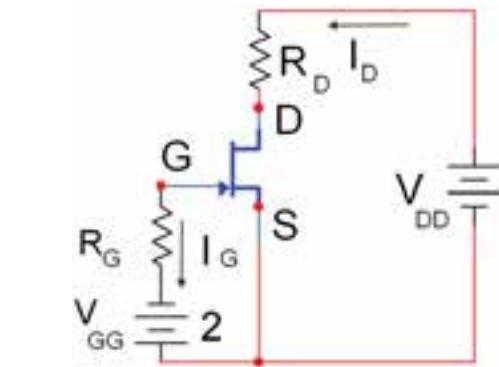

شکل ۴-۱۶

حل:

با نوشتن KVL در حلقه ورودی داریم:


$$V_{GG} - R_G I_G + V_{GS} = 0$$

$$V_{GG} - R_G (0) + V_{GS} = 0$$

$$V_{GS} = -V_{GG} = -2 \text{ (V)}$$


ب : بایاس سرخود یا Self Bias

در شکل ۴-۱۷ مدار تامین بایاس سرخود یا self bias درای یک ترانزیستور JFET با کanal N نشان داده شده است. با تری V_{DD} برای تامین بایاس درین سورس و گیت سورس استفاده شده است.

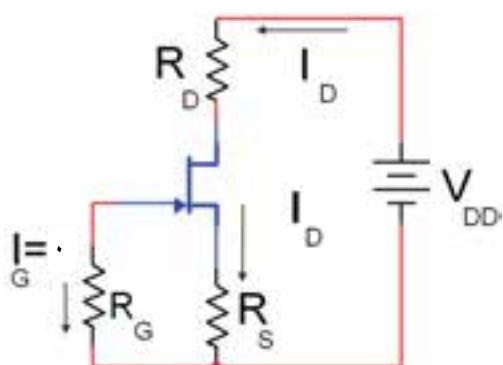


شکل ۴-۱۷ مدار بایاس سرخود

چون $I_G = 0$ است می توان با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی ولتاژ V_{GS} را محاسبه کرد.

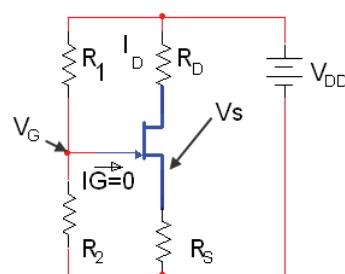

شکل ۴-۱۹ مدار بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

ت : بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی
در شکل ۴-۱۹ مدار بایاس JFET با کanal N با روش تقسیم ولتاژ مقاومتی نشان داده شده است.

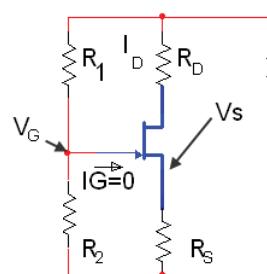

شکل ۴-۱۹ مدار بایاس با روش تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

$$V_G = \frac{V_{DD} R_\gamma}{R_1 + R_\gamma} = \frac{10 \times 200}{800 + 200}$$

$$V_G = \frac{2000}{1000} = 2 \quad \text{ولت}$$

مقاویم R_1 و R_γ به مقاویم های تقسیم کننده ولتاژ معروف هستند. با توجه به ناچیز بودن جریان گیت، ($I_G = 0$) ولتاژ V_{DD} بین دو مقاویم R_1 و R_γ تقسیم می شود. ولتاژ V_G همان ولتاژ دوسر مقاویم R_γ است که با استفاده از معادله زیر می توان مقدار آن را محاسبه کرد:

V_s را از رابطه $R_S I_D$ تعیین می کنیم:

$$V_s = R_S I_D = (1)(2) = 3V$$


مقدار V_{GS} را از تفاضل V_G و V_s محاسبه می کنیم

$$V_{GS} = V_G - V_s$$

$$V_{GS} = 2 - 3 = -1 \quad \text{ولت}$$

$$\Rightarrow V_{GS} = -1V$$

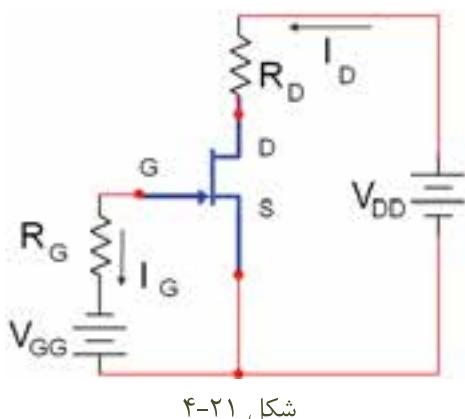تمرین کلاسی ۱: اگر در شکل ۴-۲۱ مقدار ولتاژ V_{GG} برابر ۴ ولت باشد ولتاژ V_{GS} را محاسبه کنید.



$$V_G = \frac{V_{DD} R_\gamma}{R_1 + R_\gamma}$$

با توجه به مقادیر V_s , R_s , I_D مقدار V_s محاسبه می شود:

$$V_s = R_S I_D$$

با نوشتن معادله KVL در حلقه گیت سورس داریم:


$$-V_G + V_{GS} + V_s = 0$$

$$-V_G + V_{GS} + R_S I_D = 0$$

$$V_{GS} = V_G - R_S I_D$$

می دانیم V_{GS} باید منفی باشد تا گیت سورس JFET با کanal N را در بایاس مخالف قرار دهد. برای این منظور باید $V_G < R_S I_D$ باشد.

مثال ۳: در مدار شکل ۴-۲۰ مقدار V_{GS} و V_s را محاسبه کنید.

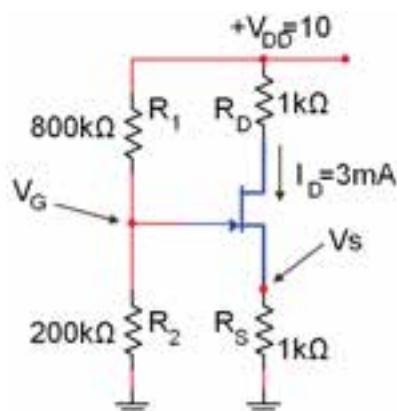


شکل ۴-۲۰

حل: V_G را از تقسیم ولتاژ V_{DD} بین دو مقاویم R_1 و R_2 به دست می آوریم:



تمرين کلاسي ۲: در شکل ۴-۲۲ اگر

$V_{GS} = 100\text{ V}$ باشد و لتأثر $R_s = 100\Omega$ و $I_D = 2\text{ mA}$ را محاسبه کنيد.

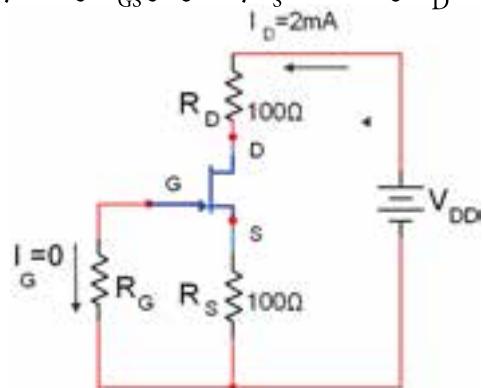

شکل ۴-۲۲


4-۱-۵ ترانزیستور MOSFET

Metal oxide Semiconductor Field Effect Transistor

ترانزیستور MOSFET در دو نوع تشكيل شونده و تهي شونده با کanal N و P ساخته می شود. در اين قسمت فقط ساختمان داخلی MOSFET با کanal تشكيل شونده و تهي شونده نوع N را مورد بررسی قرار می دهيم.

الف: ترانزیستور MOSFET با کanal تشكيل شونده

نوع N اين ترانزیستور از يك قطعه نيمه هادى نوع P به عنوان پایه (Substrate) تشكيل می شود. در دو نقطه از اين پایه، دو حفره با نيمه هادى نوع N و ناخالصی زیاد (N⁺) ایجاد می کنند، شکل ۴-۲۴. روی حفره ها و پایه با يك لایه عایق پوشانده می شود.

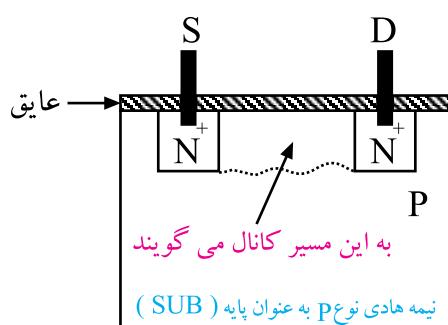

شکل ۴-۲۴ ساختمان ترانزیستور
با کanal تشكيلدهنده N


از هر حفره يك پایه بیرون می آيد. يکی از این پایه ها درین (D) و دیگری سورس (S) نامیده می شود. اگر بین درین و سورس يك منبع ولتأثر وصل کنیم جریانی از مدار عبور نخواهد کرد.

حال اگر يك پایه فلزی را روی عایق وصل کنیم، يك




تمرين کلاسي ۳: در شکل ۴-۲۳ مقادير V_G و V_S را محاسبه کنيد.

V_{GS} و V_S را محاسبه کنيد.

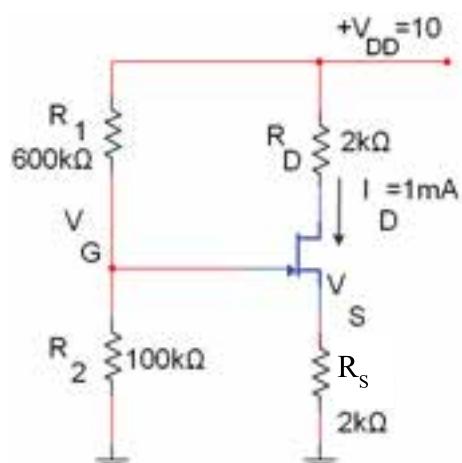


شکل ۴-۲۳

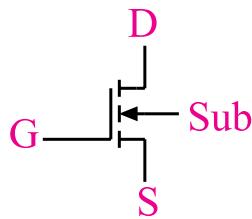

شکل ۴-۲۷ علامت قراردادی ترانزیستور MOSFET با کanal N

بنابراین در این نوع ترانزیستور نیز تغییرات ولتاژ گیت منجر به تغییر جریان عبوری از درین و سورس (I_{DS}) خواهد شد.


ب : MOSFET با کanal تهی شونده (تخلیه‌ای) نوع N: این ترانزیستور از یک قطعه نیمه هادی نوع P با ناخالصی کم (مقاومت زیاد) به عنوان کریستال پایه تشکیل شده است. درون این قطعه ، دو ناحیه نوع N را با ناخالصی زیاد (N^+) ایجاد می کنند. این دو ناحیه را با ناحیه ای از نوع N با ناخالصی کم به هم وصل می کنند. کریستال N متصل شده بین دو ناحیه را ، کanal می نامند. شکل ۴-۲۸ ساختمان MOSFET و ناحیه های (N^+) و کanal بین آن ها را نشان می دهد.

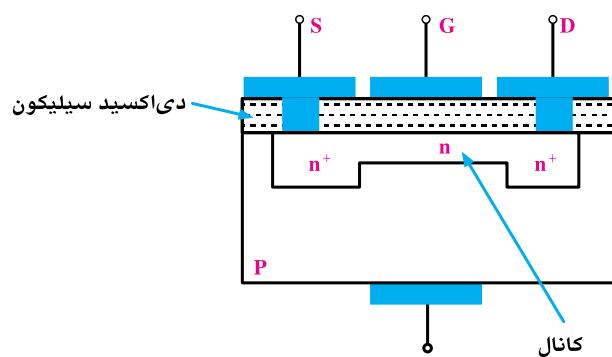

شکل ۴-۲۸- ساختمان داخلی MOSFET


از طرفین کanal اتصال های درین و سورس خارج شده اند. روی کanal ناحیه نازکی از یک ماده عایق پوشیده شده است و صفحه ای فلزی روی آن قرار دارد که گیت

ترانزیستور MOSFET از نوع کanal تشکیل شونده N ساخته می شود، شکل ۴-۲۵.

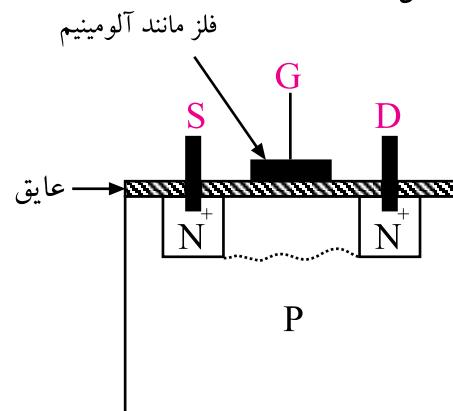

شکل ۴-۲۵ ساختمان داخلی ترانزیستور MOSFET با کanal N تشکیل شونده

اگر بین درین (D) و سورس (S) یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم، جریانی از مدار عبور نمی کند. حال اگر به گیت یک ولتاژ مثبت اتصال دهیم، گیت الکترون های موجود در نیمه هادی P را به سمت خود جذب می کند و کanal N را به وجود می آورد. این کanal باعث عبور جریان از D به S می شود، شکل ۴-۲۶. در این شرایط تغییر ولتاژ گیت مقاومت کanal تشکیل شده را تغییر می دهد و بر جریان بین درین و سورس (I_{DS}) اثر می گذارد.

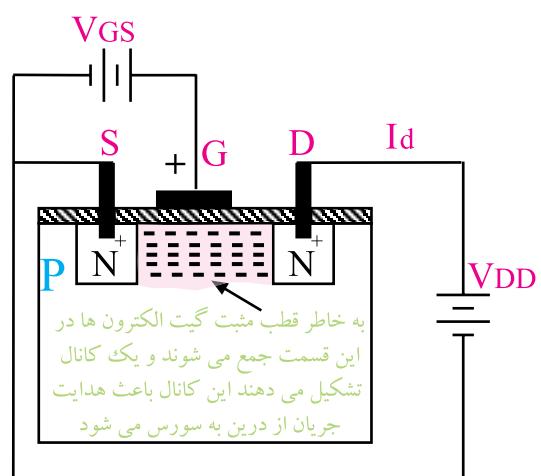

شکل ۴-۲۶ ساختمان داخلی ترانزیستور با کanal N و تغذیه گیت

نماد ترانزیستور MOSFET از نوع تشکیل شونده با کanal N به صورت شکل ۴-۲۷ است.

۴-۱-۶ کاربرد MOSFET

ترانزیستورهای MOSFET در الکترونیک، کاربرد فراوان دارد. در زیر چند نمونه از کاربردهای MOSFET بیان شده است:

از ترکیب NMOSFET ها و PMOSFET ها، ترانزیستورهای CMOSFET ها ساخته می شوند که در مدارهای دیجیتالی کاربرد دارند.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان تقویت کنندهٔ قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET به عنوان سوئیچ قدرت.

استفاده از ترانزیستورهای MOSFET با دو گیت به عنوان مدار میکسر یا مخلوط کننده.

۴-۱-۷ حفاظت گیت در ترانزیستور MOSFET

به علت ضخامت بسیار کم لایهٔ عایق در ترانزیستورهای MOSFET، این آی سی ها در برابر بار الکترواستاتیک حساس هستند و در اثر تماس دست آسیب می بینند.

در این شرایط لازم است هنگام کار با این آی سی ها، از دست بند مخصوص اتصال زمین استفاده شود.

اگر آی سی حفاظت شده باشد، معمولاً در DATA SHEET آن ذکر می شود. برای حفاظت و محدود کردن ولتاژ ورودی، در این نوع آی سی ها از دیود زنر استفاده می کنند. یادآوری می شود که استفاده از دیود زنر موجب کاهش مقاومت ورودی می شود.

۴-۲ آزمایش شماره ۱

بررسی عملکرد ترانزیستور JFET


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۴-۲-۱ هدف آزمایش:

بررسی عملکرد ترانزیستور JFET و نحوه تبدیل تغییرات ولتاژ V_{GS} در یک مدار به تغییرات جریان I_D .


نامیده می شود. در اغلب MOSFET ها، کریستال پایه از داخل به سورس وصل است. در مواردی ممکن است اتصال چهارمی از قطعه بیرون آورده شود که لازم است این اتصال به سورس وصل شود.

چنان چه مطابق شکل ۴-۲۹ به درین نسبت به سورس ولتاژ مثبتی وصل کنیم. با افزایش V_{DS} مقدار جریان درین (I_D) افزایش می یابد.

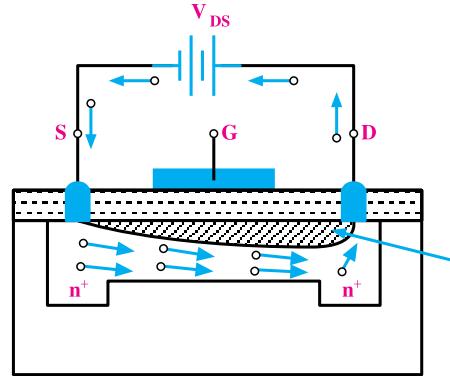

شکل ۴-۲۹ اتصال V_{DS} ، I_D را در کanal برقرار می کند

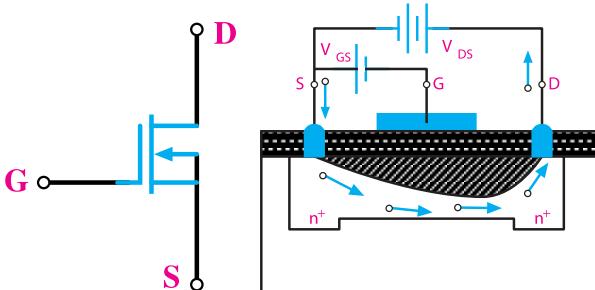این افزایش ادامه پیدا می کند تا به مقدار ثابتی برسد. از آن پس افزایش ولتاژ V_{DS} در جریان I_D اثر محسوسی ندارد. هرگاه مطابق شکل ۴-۳۰ الف ولتاژ معکوسی بین گیت سورس وصل کنیم، این ولتاژ موجب ایجاد یک ناحیه تهی از بار در داخل کanal می شود و جریان درین (I_D) کاهش می یابد. به این ترتیب با تغییر ولتاژ V_{GS} می توان I_D را کنترل کرد. نماد MOSFET با کanal N تهی شونده مانند شکل ۴-۳۰ ب است.



الف) گسترش بیش تر ناحیه تهی شده از الکترون
با MOSFET با کanal N تهی شونده

شکل ۴-۳۰ ساختمان داخلی و نماد MOSFET با کanal N تهی شونده

مجهز است ، جریان خروجی را روی ۱۰۰ میلی آمپر محدود کنید.

مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر تنظیم کنید.

ولت متر را روی رنج ۲۰ ولت بگذارید.

منبع تغذیه ورودی گیت را روی صفر ولت قرار دهید و منبع تغذیه درین را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

در این حالت ولت متری که به دو سر مقاومت $1M\Omega$ متصل است باید صفر ولت را نشان دهد.

مولتی متر را روی رنج میلی آمپر متر DC قرار دهید.

حوزه کار میلی آمپر متر DC را روی ۲۰ mA بگذارید.

هنگامی که V_{GS} برابر با صفر است مقدار جریان درین I_D را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

مولتی متر را روی رنج ولت متر DC قرار دهید و ولتاژ V_{DS} را اندازه بگیرید و در جدول ۴-۱ یادداشت کنید.

جدول ۴-۱

V_{GS}	۰	۰/۱۵	۱/۱۵	۲	۲/۱۵
I_D					
V_{DS}					

ولتاژ تغذیه V_{GS} را روی ۰/۵ ولت تنظیم کنید و مقدار I_D را اندازه بگیرید و در جدول ۱ V_{DS} ۴-۱ یادداشت کنید.

بر اساس جدول ۱-۱ بقیه ولتاژ ها را توسط منابع تغذیه تنظیم کنید.


مقادیر خواسته شده را بخوانید و جدول ۱-۱ را تکمیل کنید.

۴-۲-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰ V در صورتی که منبع تغذیه دوبل نداشته باشد، از دو منبع استفاده کنید.	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	مقاومت های $1M\Omega$ و $1/2k\Omega$ ، 470Ω ، (هر یک W) $\frac{1}{4}$	از هر کدام یک عدد
۴	برد برداز ماشگاهی	یک قطعه
۵	ترانزیستور JFET (۲N3819)	یک عدد
۶	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	شش رشته
۷	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	شش رشته
۸	سیم رابط معمولی	چهار رشته

۴-۲-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۴-۳۱ را روی برد بیندید.

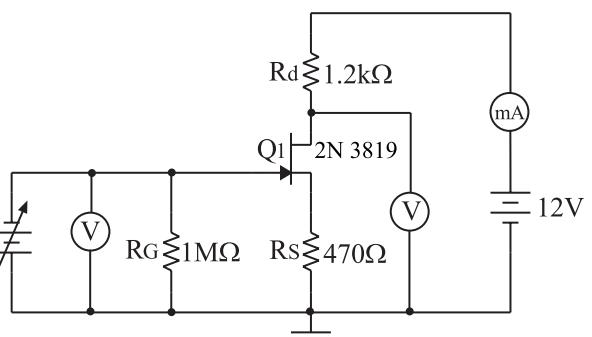

شکل ۴-۳۱

منبع تغذیه یا منابع تغذیه را با احتیاط به برق اتصال دهید و روشن کنید.

ولتاژ های خروجی را روی صفر ولت تنظیم کنید.

اگر منبع تغذیه به سیستم محدود کننده جریان خروجی

۴-۳ آزمایش شماره ۵

تقویت کننده سورس مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۴-۳-۱ هدف آزمایش: بررسی نحوه تقویت کننده‌گی در یک تقویت کننده سورس مشترک با استفاده از ترانزیستور یا اثر میدان.

۴-۳-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	بردبرد	یک قطعه
۵	مقاومت‌های $1M\Omega$ و $12k\Omega$ (هر یک $\frac{1}{4}W$)	از هر کدام یک عدد
۶	خازن $10\mu F$	یک عدد
۷	ترانزیستور JFET (۲N۳۸۱۹)	یک عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسناری ۵۰ سانتی‌متری	شش رشته
۹	سیم رابط یک سر گیره سوسناری	شش رشته
۱۰	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

۴-۳-۳ مراحل اجرای آزمایش:
■ مدار شکل ۴-۳۲ را روی برد بردازی کنید.

با توجه به جدول ۴-۱ تغییرات ولتاژ V_{GS} در یک مدار باعث تغییر جریان (I_D) در مدار دیگر می‌شود.

همچنین تغییرات ولتاژ V_{GS} باعث تغییرات ولتاژ V_{DS} می‌شود.



با توجه به جدول ۴-۱ به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

سوال ۱: به ازای تغییرات $0.5V$ ولتاژ در ورودی V_{DS} چند ولت تغییر کرده است؟ اعداد را از داخل جدول انتخاب و در زیر یادداشت کنید.



سوال ۲: با توجه به جدول ۴-۱ به طور خلاصه عملکرد ترانزیستور JFET را شرح دهید.



۴-۲-۴ نتایج آزمایش
آنچه را در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.




■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH1 قرار دهید.

■ سیگنال ژنراتور را روشن کنید. فرکانس آن را روی ۰/۱ KHZ بگذارید و دامنه ولتاژ خروجی آن را روی ۰/۱ ولت تنظیم کنید.

■ منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ خروجی آن را روی ۱۲ ولت قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC را در حالت CH1 قرار دهید.

■ منحنی موج مشاهده شده را در شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب رسم کنید و دامنه آن را دقیقاً اندازه بگیرید و در زیر نمودار شکل ۴-۳۳ با مقیاس مناسب یادداشت کنید.

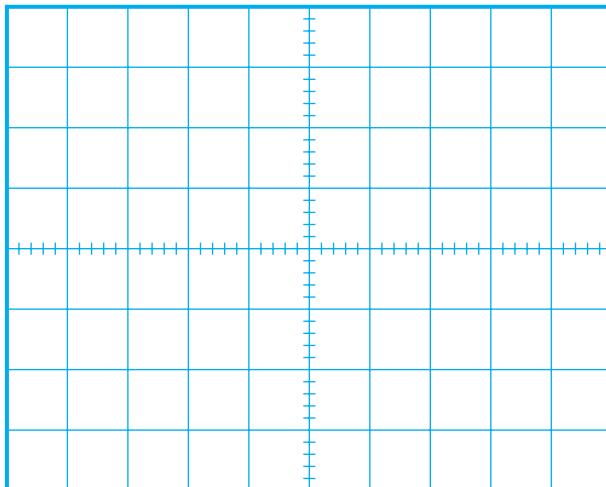

شکل ۴-۳۳
(CH1)


$$\text{Volts /Div} = 50 \text{ mv/Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 50 \text{ mv} \times \text{تعداد خانه ها} = V$$


■ کلید MODE اسیلوسکوپ را در حالت CH2 قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC کانال AC را در حالت CH2 قرار دهید.

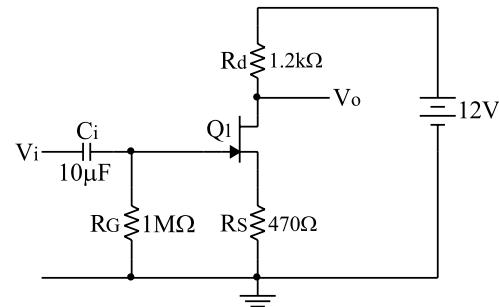■ منحنی موج مشاهده شده را در نمودار شکل ۴-۳۴ با مقیاس مناسب رسم کنید و دقیقاً دامنه آن را اندازه بگیرید.



الف) نقشه فنی مدار عملی

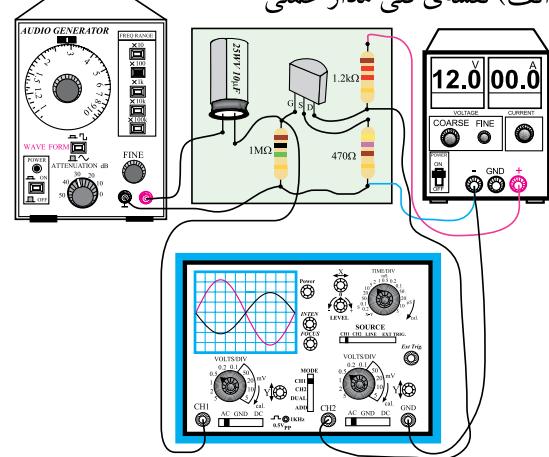

ب) مدار عملی

شکل ۴-۳۲

■ منبع تغذیه را با احتیاط کامل به برق وصل کنید.
■ دامنه خروجی منبع تغذیه را روی صفر تنظیم کنید.
■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

■ به کمک ولومن INTENT نور اشعه را به مقدار کافی تنظیم کنید.

■ به کمک ولومن FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلید سلکتور Time/Div را روی ۰/۲ ms قرار دهید.
■ ولومن Level را روی صفر بگذارد.


■ ولومن variable time cal را در حالت Volt variable قرار دهید.
■ ولومن Volt variable هر دو کانال را در حالت صفر قرار دهید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید و برای هر دو کانال نقطه صفر در مرکز صفحه حساس تنظیم کنید.

■ کلید سلکتور Volts / DIV کانال ۱CH و کانال ۲CH را روی ۵۰ mv بگذارید.

۴-۳-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.

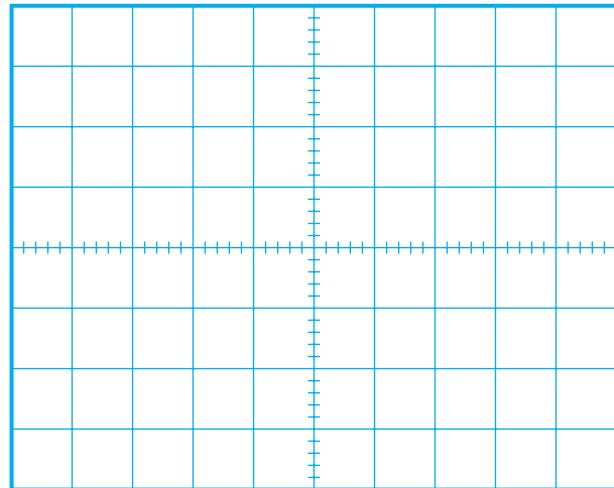

شکل ۴-۳۴

(CH۲)

$$\text{Volt / Div} = ۰.۵ \text{V / Div}$$

$$V_{O_{max}} = ۵ \cdot ۰mV \times \text{تعداد خانه‌ها} = ۵ \cdot ۰mV \times \dots = V$$

بهره ولتاژ را به کمک A_V به دست آورید.

$$A_V = \frac{V_{O_{max}}}{V_{i_{max}}} = \frac{V_{O_{eff}}}{V_{i_{eff}}} = \dots =$$

همان طور که از عدد به دست آمده برای A_V مشخص

است، می‌توانید دامنه سیگنال را به کمک ترانزیستور اثر میدان تقویت کرد.

با تغییر مقاومت‌های مدار می‌توانید بهره ولتاژ را تغییر دهید.



در یک مدار الکترونیکی، اگر ترانزیستور JFET سوخته باشد هنگام تعویض حتماً باید همان شماره ترانزیستور جایگزین شود. ترانزیستورهای JFET معمولاً مشابه ندارند.

۴-۴ آزمایش شماره ۳

- منبع تغذیه DC را روی ۲۰ ولت بگذارید.
- اسیلوسکوپ را مانند مرحله قبل تنظیم کنید.
- قبل از اتصال سیگنال ژنراتور به مدار، مقادیر ولتاژ DC مربوط به V_D , V_s , V_G و V_{GS} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_D = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_s = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_G = \dots \dots \dots V_1$$

$$V_{GS} = \dots \dots \dots V_1$$

- سیگنال ژنراتور را روی فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و دامنه حداقل تنظیم کنید و به ورودی مدار اتصال دهید.
- کanal CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید و دامنه ورودی را تا حدی افزایش دهید که موج خروجی بدون تغییر شکل باشد.
- کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار وصل کنید و شکل موج ورودی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۶ رسم کنید.

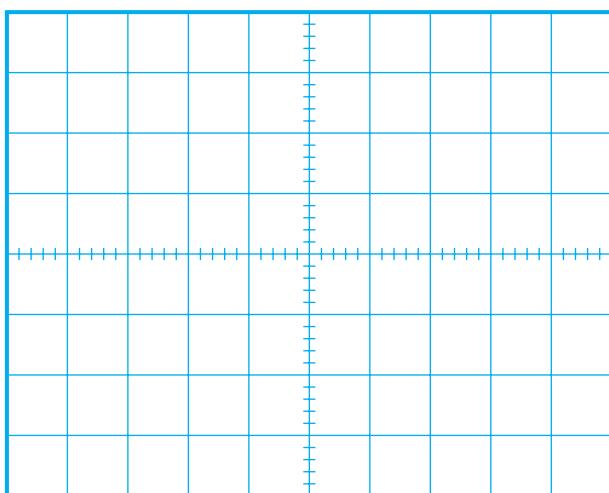

شکل ۴-۳۶
(CH1)

Volt / Div = ۵۰ mV / Div

$$V_{O_{max}} = ۵۰ mV \times ۵۰ \text{ خانه} = ۲.۵ V$$

تقویت کننده درین مشترک

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۴-۴-۱ هدف آزمایش: بررسی چگونگی عمل


تقویت در یک تقویت کننده درین مشترک.

۴-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	برد برد
۵	ترانزیستور JFET (2N3819)	یک عدد
۶	مقاومت های ۱kΩ و ۲۰kΩ ، ۲۰۰kΩ و ۲kΩ (هر یک $\frac{1}{4}$ W)	از هر کدام یک عدد
۷	خازن $100\mu F$	دو عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسناری	چند رشته
۹	سیم رابط یکسر گیره سوسناری	چند رشته
۱۰	سیم رابط معمولی	چند رشته
۱۱		

۴-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۴-۳۵ را روی برد برد آزمایشگاهی بیندید.

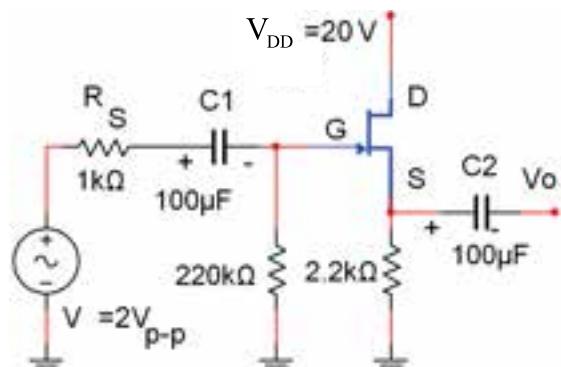


شکل ۴-۳۵ مدار تقویت کننده درین مشترک

◀ ۴-۴- نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



با استفاده از کanal CH2 اسیلوسکوپ ، شکل موج خروجی را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۴-۳۷ رسم کنید.

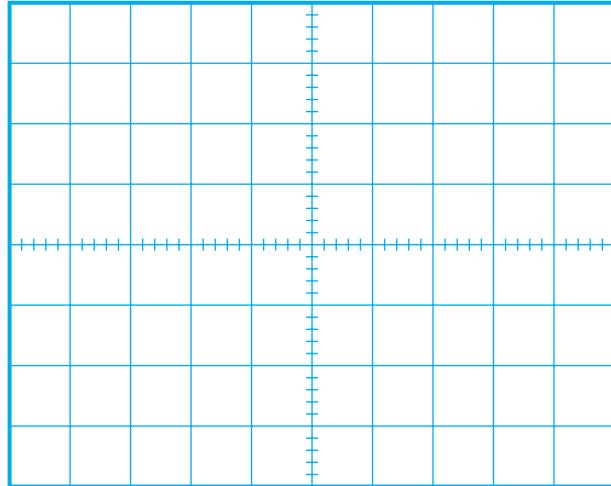

شکل ۴-۳۷
(CH2)

$$\text{Volt / Div} = 5 \text{ mV / Div}$$

$$V_{O_{\max}} = 5 \text{ mV} \times \text{تعداد خانه‌ها} = 5 \text{ mV} \times \dots = V$$

دامنه ولتاژ خروجی و ورودی را با توجه به نمودارهای شکل ۴-۳۶ و شکل ۴-۳۷ به دست آورید و یادداشت کنید.


$V_{i_{\max}} =$	ولت
$V_{O_{\max}} =$	ولت

با توجه به رابطه: $A_V = \frac{V_O}{V_i}$ بهره ولتاژ مدار را محاسبه کنید.

$$A_V = \dots$$

آزمون پایانی فصل (۲)

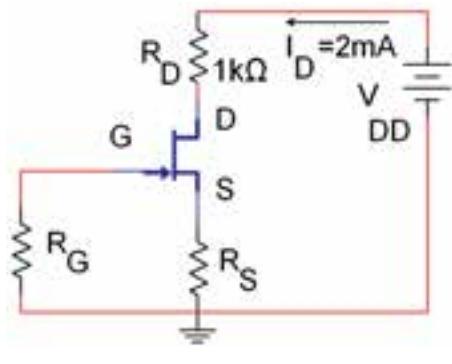
- الف) بایاس ثابت (با دو منع مستقل)
 ب) بایاس سرخود
 ج) بایاس تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی
 ۵- در شکل ۴-۴۰ اگر $I_D = 2\text{mA}$ و $R_S = 1\text{k}\Omega$ باشد، ولتاژ V_{GS} را محاسبه کنید.



۱- در ترانزیستورهای با اثر میدان، عامل کنترل جریان خروجی، ولتاژ ورودی است.

صحیح غلط

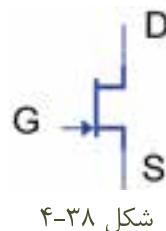۲- علامت قراردادی شکل ۴-۳۸ مربوط به کدام ترانزیستور است؟



الف) JFET با کanal P

ب) JFET با کanal N

ج) MOSFET با کanal P

د) MOSFET با کanal N

۳- کدام گزینه، مزایای ترانزیستور JFET نسبت به ترانزیستور BJT را بیان می‌کند؟


الف) ساختمان FET ساده‌تر است.

ب) میزان نویزپذیری FET خیلی کم‌تر است.


ج) واستگی به حرارت FET خیلی کم‌تر است.

د) هر سه مورد

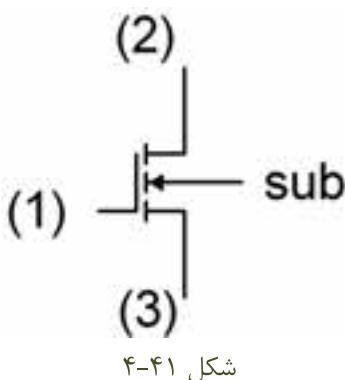- ۶- در ترانزیستور MOSFET شکل ۴-۴۱ نام پایه‌ی (۱) (۲) (۳) است.



۴- نوع بایاس JFET شکل ۴-۳۹ کدام است؟

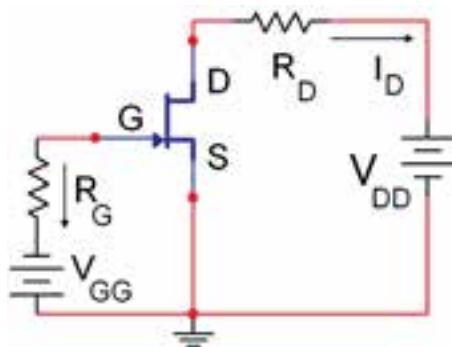

۱۰- عملکرد یک تقویت کننده سورس مشترک را با رسم شکل شرح دهید.



۷- طرز کار یک ترانزیستور MOSFET با کانال تهی شونده (تخیله ای) نوع N را شرح دهید.



۸- کار برد MOSFET ها در الکترونیک نام ببرید.



۹- نحوه حفاظت گیت در MOSFET را شرح دهید.

