

## فصل پنجم

### تجزیه و تحلیل و بررسی مدارهای تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی

#### هدف کلی :

تحلیل نظری و عملی مدارهای تقویت کننده های تفاضلی و عملیاتی

هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که :


- ۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی رارسم کند.
- ۲- رفتار DC تقویت کننده تفاضلی را شرح دهد.
- ۳- رفتار AC تقویت کننده تفاضلی را بارسم شکل شرح دهد.
- ۴- مدار یک تقویت کننده تفاضلی را به طور عملی بیندد.
- ۵- رفتار تقویت کننده تفاضلی را تحلیل کند.
- ۶- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده آل را نام ببرد.
- ۷- چگونگی عملکرد تقویت کننده عملیاتی را شرح دهد.
- ۸- تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده را بارسم شکل توضیح دهد.
- ۹- تقویت کننده معکوس کننده را به طور عملی بیندد.
- ۱۰ - تقویت کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده را بارسم

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۹
جمع	عملی	نظری	
۲۰	۱۲	۸	
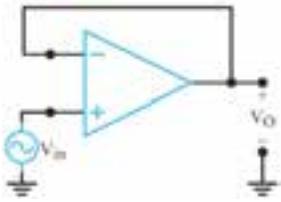
## پیش آن مون فصل (۵)



۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی را سه کنید.




۸- نام مدار مقابله کدام است؟

- الف) بافر منفی
- ب) بافر مثبت
- ج) تقویت کننده
- د) مشتق گیر

۹- مدارهای مشتق گیر از شکل موج ورودی مشتق می‌گیرند

صحیح  غلط

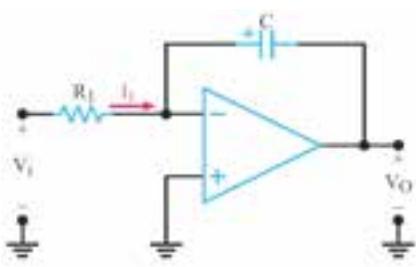
۱۰- نام مدار زیر در صورت داشتن شرایط مناسب کدام است؟



- الف) مشتق گیر
- ب) انTEGRAL گیر
- ج) بافر مثبت
- د) بافر منفی

۱۱- در مدار ..... ولتاژ خروجی همان ولتاژ ورودی است و بهره ولتاژ واحد است.

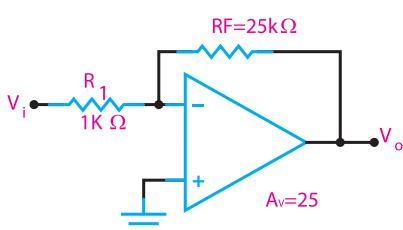۱۲- در مدار شکل زیر مقاومت  $R_F$  را محاسبه کنید.



۲- عملکرد تقویت کننده تفاضلی در حالتی که هر دو ورودی وجود دارند را به طور کامل شرح دهید.



۳- ولتاژ خروجی یک تقویت کننده تفاضلی از کدام رابطه به دست می‌آید؟

$$V_O = A_V(V_1) \quad \text{ب) } V_O = A_V(V_1 - V_2)$$

$$V_O = A_V(V_2) \quad \text{د) } V_O = A_V(V_1 + V_2)$$

۴- در یک تقویت کننده عملیاتی، طبقه ورودی یک تقویت کننده تفاضلی است.

صحیح  غلط


۵- تقویت کننده عملیاتی می‌تواند حداکثر..... ورودی و خروجی داشته باشد.

ب) یک ، یک  دو ، یک


ج) یک ، یک  دو ، دو

۶- در یک تقویت کننده عملیاتی ایده ال مقاومت ورودی..... است.

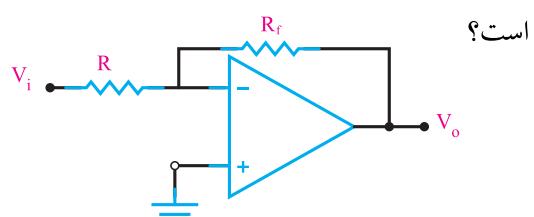۷- ضریب تقویت ولتاژ در مدار شکل زیر کدام است؟



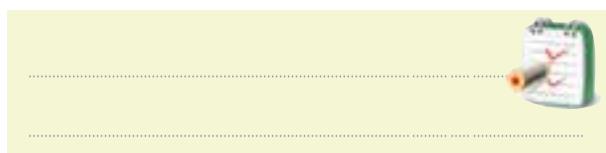
- الف)  $\frac{R_f}{R}$
- ب)  $\frac{-R_f}{R}$
- ج)  $\frac{-R}{R_f}$
- د)  $\frac{R}{R_f}$



## ۱-۵ تقویت‌کننده تفاضلی


### (Differential Amplifier)

تقویت‌کننده تفاضلی به تقویت‌کننده‌ای گفته می‌شود که دو ورودی دارد و اختلاف فاز موجود بین دو سیگنال ورودی را تقویت کند. شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام این نوع تقویت‌کننده را نشان می‌دهد.

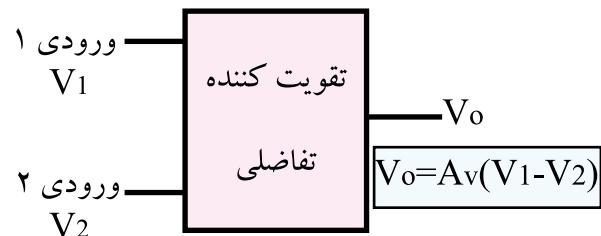

شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام تقویت‌کننده تفاضلی

تقویت‌کننده‌ی تفاضلی دارای دو ترانزیستور کاملاً مشابه است که امیر آن‌ها مستقیماً به یکدیگر وصل می‌شود، شکل ۱-۶.

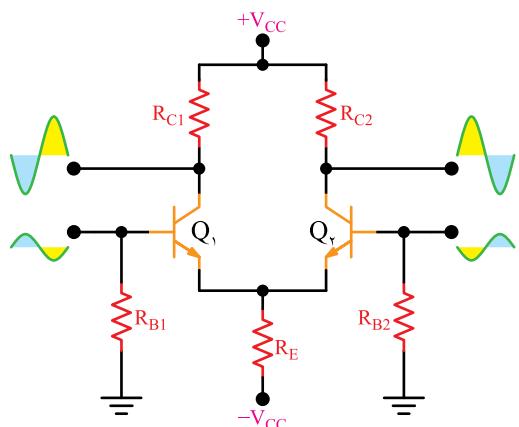


شکل ۱-۶ مدار تقویت‌کننده تفاضلی

هر دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$ ، اختلاف بین دو سیگنال اعمال شده به بیس ترانزیستورها را تقویت می‌کنند. در تقویت‌کننده تفاضلی، قطعات به کار رفته در طبقات مدار کاملاً مشابه هستند.

$$Q_1 = Q_2$$

$$R_{C_1} = R_{C_2}$$

$$R_{B_1} = R_{B_2}$$

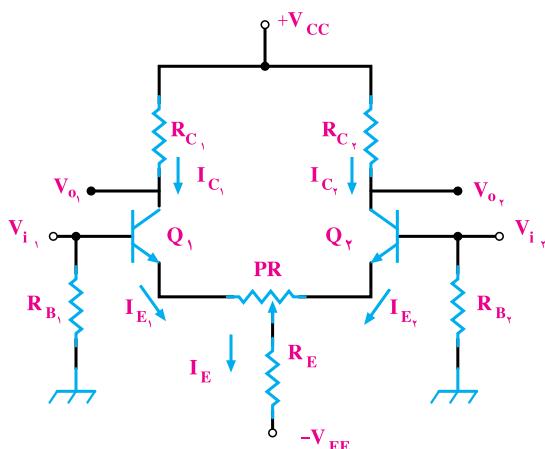


شکل ۱-۳ مدار تقویت‌کننده تفاضلی

نسبت به هم باشند.

### عملکرد ورودی تفاضلی


شکل ۵-۵ رادر نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم به هر یک از ورودی‌ها به طور جداگانه سیگنال داده شده است. در این شرایط می‌خواهیم خروجی‌ها را در برابر مقادیر ورودی بررسی کنیم.

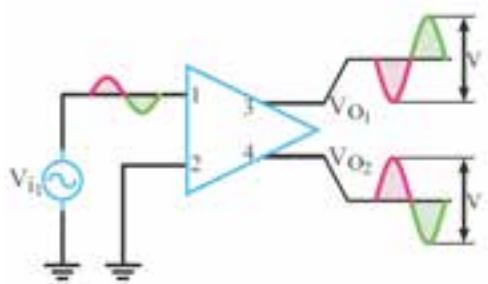

شکل ۵-۵ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی  $V_{i_1}$

در شکل ۵-۵، خروجی‌ها را برابر ورودی  $V_{i_1}$  نشان داده ایم. در این حالت دامنه سیگنال‌های خروجی  $V_{o_1}$  و  $V_{o_2}$  مساوی  $V$  فرض شده است که در فاز مخالف قرار دارد.

در شکل ۵-۶، خروجی را برابر  $V_{i_1}$  و  $V_{i_2}$  معین نشان داده ایم.

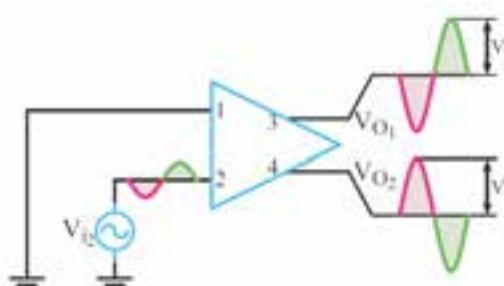

شکل ۵-۶ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی  $V_{i_1}$


در شرایط عادی، ولتاژ‌های کلکتور ترانزیستورهای  $Q_1$  و  $Q_2$  مساوی هستند. چنان‌چه  $\beta$  ترانزیستورها خیلی بزرگ باشد، می‌توانیم از جریان بیس ترانزیستور صرف نظر کنیم. در این شرایط روابط زیر حاکم است:

$$I_{C_1} = I_{E_1}$$

$$I_{C_2} = I_{E_2}$$

با توجه به مدار شکل ۳-۵ جریان  $I_E$  برابر مجموع جریان‌های  $I_{E_1}$  و  $I_{E_2}$  است.

در بعضی از مدارها به جای مقاومت  $R_E$  طبق شکل ۵-۴ از یک منبع جریان استفاده می‌شود.

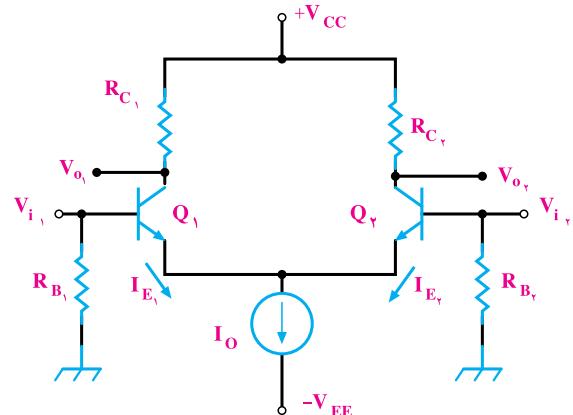

شکل ۵-۶ تقویت‌کننده تفاضلی با منبع جریان

در این حالت  $I_O = I_{E_1} + I_{E_2}$  برابر با مقدار ثابتی است به این ترتیب با افزایش  $I_{E_1}$  جریان  $I_{E_2}$  کاهش می‌یابد و با کاهش  $I_{E_1}$ ، جریان  $I_{E_2}$  افزایش می‌یابد.

### ۳-۵ رفتار تقویت‌کننده تفاضلی در سیگنال AC

یک تقویت‌کننده تفاضلی ممکن است در چهار حالت

به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف) یک ورودی، دو خروجی

ب) دو ورودی، دو خروجی

ج) یک ورودی، یک خروجی

د) دو ورودی، یک خروجی

کاربرد معمول حالت دو ورودی و یک خروجی، زمانی است که دو سیگنال ورودی با دامنه مساوی در فاز مخالف

## ۵-۴ آزمایش شماره ۱

### تقویت کننده تفاضلی


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

**۵-۴-۱ هدف آزمایش:** بستن مدار تقویت کننده تفاضلی و تجزیه و تحلیل عملی آن.

**۵-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	ترانزیستور $2N2219$ BJT (یا ترانزیستور با بتای $75$ تا $100$ )	دو عدد
۶	مقاومت های $4/7k\Omega$ ، $3/3k\Omega$ ، $4/7k\Omega$ ، $390\Omega$ ، $5/6k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات)	از هر کدام دو عدد
۷	پتانسیومتر خطی $1k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات)	یک عدد
۸	خازن $10\mu F$ (۲۵ ولت)	دو عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسناری ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یک سر گیره سوسناری ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۰.۵ سانتی متری	به مقدار کافی

در این حالت نیز سیگنال های خروجی دارای دامنه  $7V$  هستند و در فاز مخالف قرار دارند. حال اگر به هر دو ورودی  $V_{i_1}$  و  $V_{i_2}$  تقویت کننده تفاضلی، سیگنال AC با دامنه یکسان و اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه بدھیم، در خروجی دو سیگنال حاصل از ورودی با هم جمع می شوند. به این ترتیب طبق شکل ۵-۷ در خروجی های  $V_{o_1}$  و  $V_{o_2}$  دو سیگنال با دامنه  $2V$  و اختلاف فاز  $180^\circ$  درجه قابل دریافت است.

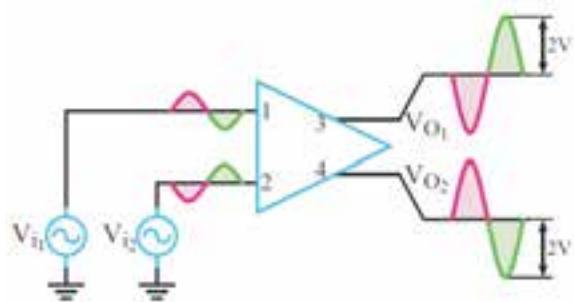


شکل ۵-۷ عملکرد تفاضلی تقویت کننده  
(هر دو ورودی وجود دارند)

### ۵-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۵-۸ را روی برد بیندید.

در صورت نداشتن وقت کافی، از برد آماده استفاده کنید.

برای یکسان سازی دقیق نقاط کار ترانزیستور ها مطابق شکل ۵-۹، پتانسیومتر  $1\text{K}\Omega$  را در مسیر امیتر ترانزیستورها قرار دهید و آن را به گونه ای تنظیم کنید که ولتاژ کلکتور در ترانزیستور کاملاً با یکدیگر مساوی شوند.

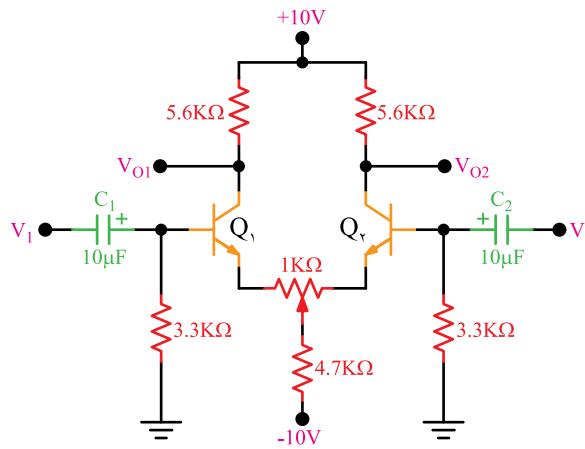


شکل ۵-۹ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی با وجود پتانسیومتر  $5\text{k}\Omega$  در مدار

به وسیله یک ولت متر DC ولتاژ پایه های دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  را نسبت به زمین (ولتاژ مبنای) اندازه بگیرید و در جدول ۵-۲ یادداشت کنید.


جدول ۵-۲

	$Q_1$	$Q_2$
$V_B$		
$V_C$		
$V_E$		

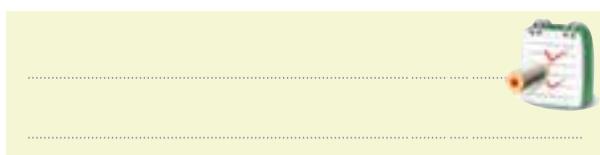سوال ۱: با توجه به مقادیر جدول ۵-۲ آیا نقطه کار دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  کاملاً مشابه هستند؟ توضیح دهید.



سیگنال ژنراتور صوتی را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلوهرتز تنظیم کنید.

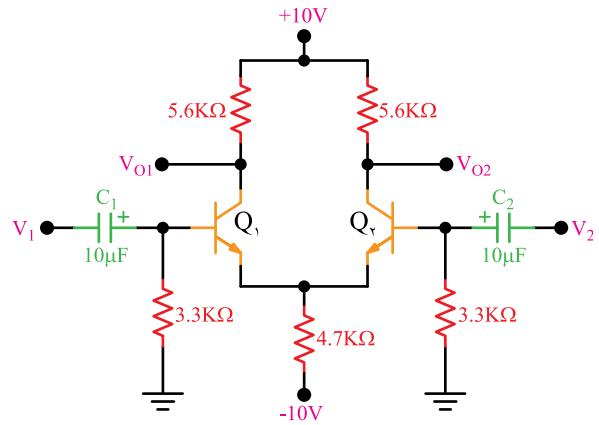

شکل ۵-۸ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر تنظیم کنید.

قبل از وصل کردن سیگنال های AC ورودی، ولتاژ


پایه های دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  را به وسیله ولت متر DC نسبت به زمین اندازه بگیرید و در جدول ۵-۱ یادداشت کنید.

جدول ۵-۱

	$Q_1$	$Q_2$
$V_B$		
$V_C$		
$V_E$		

سوال ۲: با توجه به مقادیر جدول ۵-۱، آیا نقطه کار دو ترانزیستور تقریباً مشابه است؟ توضیح دهید.

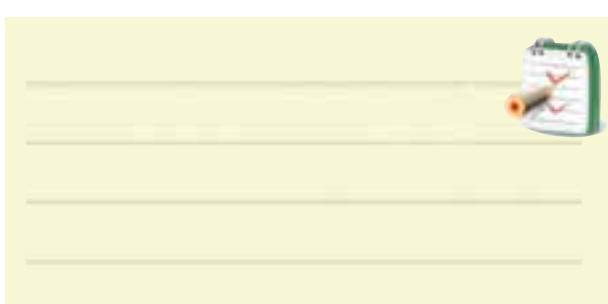با توجه به شرایط مدار، باید نقاط کار تقریباً مشابه باشد.




$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V}$$

$$V_{O_1} = \dots \text{V}$$

اسیلوسکوپ را به خروجی  $V_{O_1}$  وصل کنید.

ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی  $V_{O_1}$  به حد اکثر دامنه ممکن بدون اعوجاج برسد.

شکل موج خروجی  $V_{O_1}$  را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۱۱ رسم کنید.

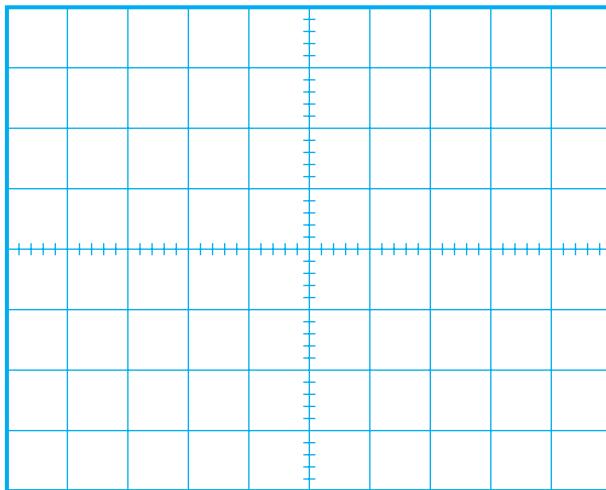

شکل ۵-۱۱ شکل موج ولتاژ خروجی  $V_{O_1}$  تقویت کننده تفاضلی

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V / Div}$$

$$V_{O_1} = \dots \text{V}$$

با توجه به شکل موج های نمودار شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف فاز خروجی تقویت کننده تفاضلی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \text{درجه}$$

با توجه به نمودارهای ترسیم شده در شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف دامنه تفاضلی دو سیگنال  $V_{O_1}$  و  $V_{O_2}$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{O_d} = |V_{O_1} - V_{O_2}|$$

■ خروجی سیگنال ژنراتور را هم زمان به ورودی های  $V_{O_1}$  و  $V_{O_2}$  وصل کنید. در این صورت دو سیگنال هم فاز وهم دامنه به ورودی های تقویت کننده تفاضلی اعمال شده است. اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

■ با استفاده از ولوم INTEN نور اشعه را به مدار کافی تنظیم کنید.

■ با استفاده از FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلید سلکتور Time/Div را روی  $10\text{ms}/2$  قرار دهید.

■ ولوم level را روی صفر بگذارید.

■ ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.


■ ولوم Volt variable هر دو کانال را در حالت cal بگذارید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید.

■ اسیلوسکوپ را به خروجی  $V_{O_1}$  وصل کنید.

■ ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی  $V_{O_1}$  به حد اکثر دامنه ممکن و بدون اعوجاج برسد.

■ شکل موجی خروجی  $V_{O_1}$  را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۱۰-۵ رسم کنید.

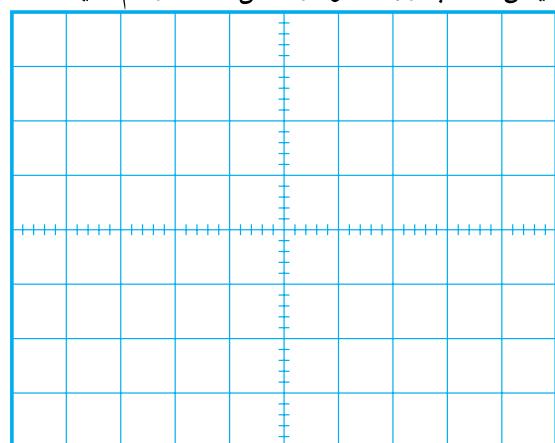

شکل ۱۰-۵ شکل موج ولتاژ خروجی  $V_{O_1}$  تقویت کننده تفاضلی

#### ۴-۴-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که تا کنون فراگرفته اید به طور خلاصه شرح دهید.

#### ۵-۵ تقویت‌کننده عملیاتی (Operational amplifier)


تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت‌های مختلف و پیچیده‌ای ساخته می‌شوند که از سه قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) تقویت‌کننده تفاضلی (طبقه ورودی)

ب) تقویت‌کننده ولتاژ (طبقه میانی)

ج) تقویت‌کننده توان خروجی (طبقه خروجی)

در شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است.

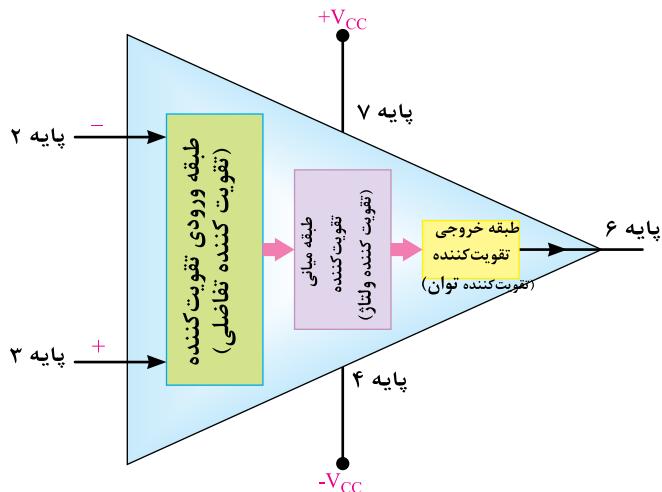


شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده عملیاتی را به اختصار Op amp می‌نامند. تقویت‌کننده عملیاتی دارای دو ورودی و یک خروجی است. ورودی تقویت‌کننده عملیاتی که با علامت منفی (inverting) مشخص شده است را ورودی معکوس‌کننده (inverting input) می‌نامند. چنان‌چه سیگنالی به ورودی معکوس‌کننده داده شود، سیگنال با  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز در خروجی تقویت و ظاهر می‌شود. ورودی دیگر که با علامت مثبت مشخص شده است را ورودی غیرمعکوس‌کننده (Non inverting input) می‌نامند و چنان‌چه سیگنالی به ورودی غیرمعکوس‌کننده بدهیم، سیگنال بدون اختلاف فاز و تقویت شده در خروجی ظاهر می‌شود.


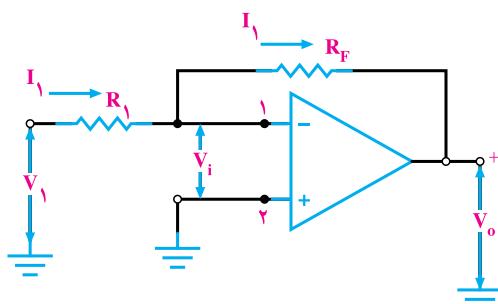
## ۵-۷ تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده (با ضریب تقویت منفی)

مدار شکل ۵-۱۴ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۱۴ تقویت‌کننده معکوس‌کننده دراین مدار  $V_i$  تقریباً صفر است و پایانه شماره یک تقویت‌کننده به صورت مجازی زمین شده است. این پایه واقعاً به زمین اتصال کوتاه نشده ولی در پتانسیل زمین (صفر) قرار دارد. زیرا با توجه به این که بهره ولتاژ تقویت‌کننده در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است داریم:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \infty \text{ بی‌نهایت}$$

در یک تقویت‌کننده تفاضلی سیگنال ورودی ( $V_i$ ) برابر با  $V_i^+ - V_i^-$  است.

$$A_v = \frac{V_o}{V_i^+ - V_i^-}$$

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{A_v}$$

اگر بهره ولتاژ را بی‌نهایت قرار دهیم:

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{\infty} = 0$$

$$V_i^+ - V_i^- = 0$$

$$V_i^+ = V_i^-$$

با توجه به این که  $V_i^+$  به زمین الکتریکی وصل است یعنی لذا  $V_i^- = 0$  است و ورودی منفی تقویت‌کننده

## ۵-۸ تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل دارای مشخصاتی به

شرح زیر است:

الف) مقاومت ورودی بی‌نهایت.

ب) مقاومت خروجی صفر.

ج) بهره ولتاژ بی‌نهایت.

د) بهره جریان بی‌نهایت.

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع (یک پارچه IC) عرضه می‌شوند که یکی از معمول ترین آن‌ها با شماره  $\mu A 741$  است. آی سی  $\mu A 741$

دارای مشخصات به شرح زیر است:


$$2 M \Omega = R_I \text{ مقاومت ورودی}$$

$$50 \Omega = R_O \text{ مقاومت خروجی}$$

$$2 \times 10^6 = A_V \text{ بهره ولتاژ}$$

$$A_1 = 5 \times 10^9 = \text{بهره جریان}$$

در شکل ۵-۱۳ پایه‌های این نوع تقویت‌کننده عملیاتی که به صورت ۸ پایه ساخته شده را مشاهده می‌کنید.

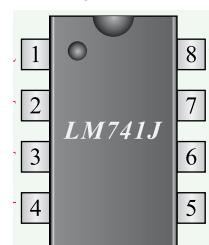

شکل ۵-۱۳ مشخصات پایه‌های تقویت‌کننده  $\mu A 741$

### ● کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند.

در این قسمت چند نمونه کاربردهای مهم آن را بررسی می‌کنیم.

صورتی که دارای امپدانس ورودی  $1\text{K}\Omega$  و بهره ولتاژ -25 باشد مقادیر  $R_F$  را محاسبه کنید و نقشه مدار را بکشید.

$$R_i = 1\text{k}\Omega, A_v = 25$$

حل:

(پایانه شماره یک) در پتانسیل صفر است.

با توجه به این نکته می‌توانیم جریان عبوری از  $R_i$  را از رابطه زیر به دست آوریم:

$$I_i = \frac{V_i}{R_i}$$

در این حالت امپدانس ورودی که توسط منبع دیده

می‌شود مساوی مقاومت  $R_i$  است:

$$R_i = R_f$$

از طرفی چون امپدانس ورودی دیده شده از پایانه شماره یک، بی‌نهایت است جریان  $I_i$  از مقاومت  $R_F$  نیز عبور می‌کند. در این شرایط ولتاژ خروجی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V_o = -I_i R_f$$


با توجه به مقادیر  $i$  و  $V_o$  می‌توانیم بهره ولتاژ را به دست

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_i R_f}{I_i R_i}$$

با حذف جریان  $I_i$  از رابطه بالاخواهیم داشت:

$$A_v = \frac{-R_f}{R_i}$$

علامت منفی نشان‌دهنده این است که قطب ولتاژ خروجی مخالف قطب ورودی است و به عبارت دیگر ولتاژ خروجی با ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارد.

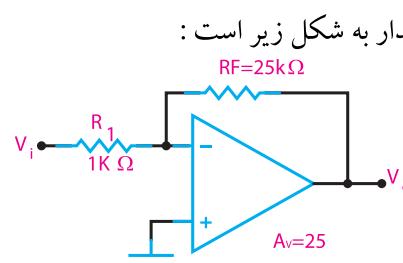

شکل ۵-۱۵- تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده

نقشه مدار به شکل زیر است:

$A_v = 25$

$R_f = 25\text{k}\Omega$

$R_i = 1\text{k}\Omega$

$V_i$

$V_o$

+

-

$A_v = 25$

$R_f = 25\text{k}\Omega$

$R_i = 1\text{k}\Omega$

$V_i$

$V_o$

+

-

$A_v = 25$

$R_f = 25\text{k}\Omega$

$R_i = 1\text{k}\Omega$

$V_i$

$V_o$

+

-

$A_v = 25$

$R_f = 25\text{k}\Omega$

$R_i = 1\text{k}\Omega$

$V_i$

$V_o$

+

-

$A_v = 25$

## ۸-۵ آزمایش شماره ۲

تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

- مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.
- به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را نسبت به شاسی (زمین) در حالتی که سیگنال ورودی وجود ندارد، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۵-۳

$V_1$	.....V
$V_2$	.....V
$V_3$	.....V
$V_4$	.....V
$V_5$	.....V
$V_6$	.....V
$V_7$	.....V

- سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلو هرتز تنظیم کنید.
- سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.
- اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده برای آزمایش اول تنظیم کنید.
- اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید.
- مقاومت  $R$  را طبق جدول ۵-۴ تغییر دهید و هر بار دامنه پیک توپیک ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ های  $V_o$  و  $V_i$  را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۴ یادداشت کنید.

جدول ۵-۴

$R_i$	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
$V_o$				
$V_i$				
$A_v = \frac{V_o}{V_i}$				
$\Phi$				

- با توجه به مقادیر  $V_o$  و  $V_i$  در جدول ۵-۴ مقادیر بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۴ بنویسید.

## ۸-۵ هدف آزمایش : بررسی عملی مدار


تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده (با ضریب تقویت منفی)

### ۵-۸-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۴	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۵	مقاومت های $47k\Omega$ و $22k\Omega$ ، $100k\Omega$ (۱/۲) وات	از هر کدام یک عدد
۶	مقاومت $10k\Omega$ (۱/۲) وات	دو عدد
۷	بردبرد	یک قطعه
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۹	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

### ۵-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش:


■ مدار شکل ۵-۱۷ را روی برد بندید.

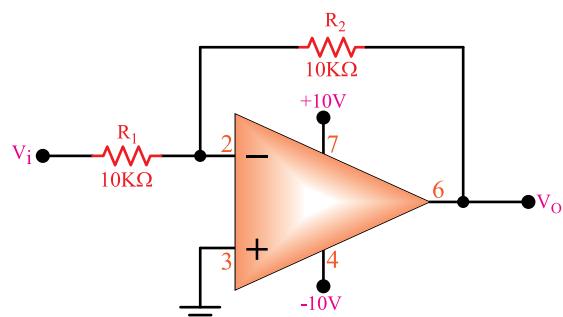

شکل ۵-۱۷ تقویت کننده منفی op-Amp

## ۵-۹ تقویت‌کننده عملیاتی غیرمعکوس‌کننده (با ضریب تقویت مثبت)

در شکل ۵-۱۸ یک تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس‌کننده نشان داده شده است.

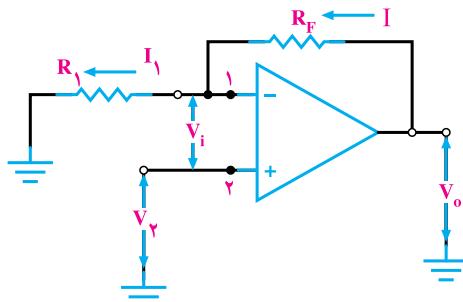

شکل ۵-۱۸ تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس‌کننده

ولتاژ ورودی  $V_i$  بین زمین و پایه شماره ۲ یعنی به ورودی غیر معکوس‌کننده داده شده است. در این مدار، سیگنال خروجی با سیگنال ورودی هم فاز است. اگر ولتاژ ورودی  $V_i$  را تقریباً صفر در نظر بگیریم، چون هیچ جریانی به تقویت‌کننده وارد یا از آن خارج نمی‌شود هر جریانی که از عبور می‌کند از  $R_f$  هم عبور می‌کند. چون انتهای سمت چپ  $R_i$  زمین شده است، ولتاژ خروجی  $V_o$  مجموع افت ولتاژ‌های دو سر مقاومت  $R_i$  و  $R_f$  است. مطابق آن چه که قبلًاً بیان شده است.

$$V_i^- = V_i^+$$

$$V_i^- = V_i^+ \quad \text{و چون } V_i^+ = V_i \text{ است لذا:}$$

با توجه به این که مقاومت ورودی op-Amp در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است، لذا جریان ورودی آن در حالت ایده‌آل صفر است. می‌توان حلقه زیر را در نظر گرفت:

$$-V_o + R_f I + R_i I = 0$$

$$V_o = (R_f + R_i) I$$

## سوال ۳: با توجه به مقادیر $V_o$ و $I$ در کدام حالت

تقویت‌کننده به مدار بافر منفی تبدیل می‌شود؟ در این حالت  $A_V$  چه قدر است؟ توضیح دهید.




## ۴-۸-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار

شرح دهید.




مدار نهایی به صورت شکل ۵-۱۹ در می‌آید:

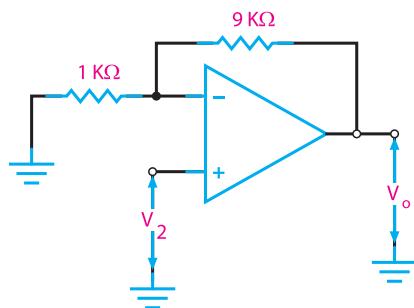

شکل ۵-۱۹ ترسیم مدار تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

### ۵-۹-۱ بافر مثبت

مدار شکل ۵-۲۰ یک بافر مثبت است. سیگنال ورودی به ترمینال ۲ داده می‌شود. یک ولتاژ خروجی هم فاز با ورودی تولید می‌کند. خروجی هم مستقیماً به ترمینال ۱ متصل شده است، بنابراین در همان پتانسیل ترمینال ۱ قرار دارد و چون ترمینال ۱ تقریباً همیشه در همان پتانسیل ترمینال ۲ قرار دارد، مقدار  $V_o = V_i$  می‌شود. پس ولتاژ خروجی همان مقدار ولتاژ ورودی است، بنابراین بهره ولتاژ مدار برابر با یک می‌شود.

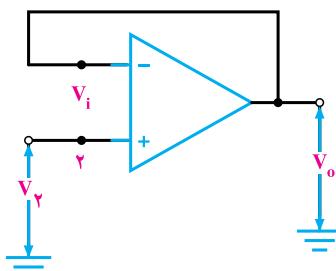

شکل ۵-۲۰ مدار بافر مثبت

دسترسی به دانش فنی هر موضوعی،  
موجب حرکت به سوی خودکفایی و  
پیشرفت کشور می‌شود. سعی کنید نگاه  
فنی به گونه‌ای باشد که در آینده به  
دانش فنی مورد نیاز بررسید.

از طرفی جریان  $I_1$  که همان جریان I است از رابطه زیر

قابل محاسبه است:

$$I_1 = I = \frac{V_i}{R_1}$$

با جایگزینی این رابطه به جای جریان داریم:

$$V_o = (R_f + R_1) \times \frac{V_i}{R_1}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

امپدانس ورودی تقویت‌کننده غیر معکوس کننده از تقویت‌کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است، چون تقریباً هیچ جریانی از پایه شماره ۲ نمی‌گذرد.

**مثال ۲:** اگر در تقویت‌کننده غیر معکوس کننده، بهره ولتاژ برابر با ۱۰ و مقاومت  $R_f$  برابر با یک کیلو اهم باشد، مقدار مقاومت  $R_1$  را به دست آورید و نقشه فنی مدار را بکشید.

**حل:**

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

با جایگزین کردن مقدار  $A_v$  و  $R_1$  داریم:

$$10 = \frac{R_f + 1}{1} \rightarrow \frac{10}{1} = \frac{R_f + 1}{1}$$

طرفین وسطین می‌کنیم:

$$10 \times 1 = (R_f + 1) \times 1$$

$$10 = R_f + 1 \rightarrow 10 - 1 = R_f$$


$$\boxed{R_f = 9\text{k}\Omega}$$

### ۳-۱۰ آزمایش شماره ۳

مدار تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

- مدار شکل ۲۱ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.

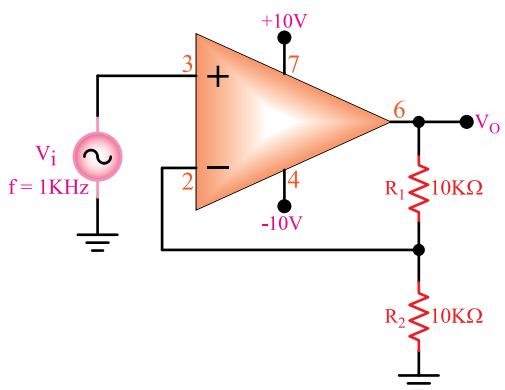

شکل ۵-۲۱ تقویت‌کننده عملیاتی با ضریب تقویت مثبت

- مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.  
■ به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را نسبت به شاسی (زمین) در حالت بدون سیگنال ورودی اندازه بگیرید و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

جدول ۵-۵

V <sub>۱</sub>	ولتاژ پایه ۱	.....V
V <sub>۲</sub>	ولتاژ پایه ۲	.....V
V <sub>۳</sub>	ولتاژ پایه ۳	.....V
V <sub>۴</sub>	ولتاژ پایه ۴	.....V
V <sub>۵</sub>	ولتاژ پایه ۵	.....V

- سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس ۱ کیلو هرتز تنظیم کنید.  
■ سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.  
■ اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده در آزمایش

اول تنظیم کنید.

- اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید.

■ مقاومت R را طبق جدول ۵-۶ تغییر دهید و هر بار

- ۱-۱۰ ۵ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده (با ضریب تقویت مثبت).


### ۳-۱۰ ۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک قطعه
۵	تقویت‌کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۶	مقاومت های ۱۰۰kΩ و ۴۷kΩ	از هر کدام یک عدد
۷	۲۲kΩ (۱/۲) وات	دو عدد
۸	برد برد	یک قطعه
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۰	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۱	سیم رابط معمولی	به اندازه کافی

## ۵-۱۱ مدار جمع کننده

یک دیگر از کاربردهای مفید تقویت کننده عملیاتی، مدار جمع کننده است، این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است. برای مثال مدار شکل ۵-۲۲ یک جمع کننده با سه ورودی را نشان می‌دهد. هر یک از ولتاژ‌ها  $V_1$ ,  $V_2$  و  $V_3$  به ترتیب باعث عبور جریان‌هایی از داخل مقاومت‌های  $R_1$ ,  $R_2$  و  $R_3$  می‌شوند.

طبق قانون کریشهف، مجموع جریان‌های ورودی به یک اتصال باید مساوی جریان‌های دور شونده از آن باشد، بنابراین جریانی که از مقاومت  $R_F$  عبور می‌کند، برابر با مجموع جریان سه جریان ورودی است.

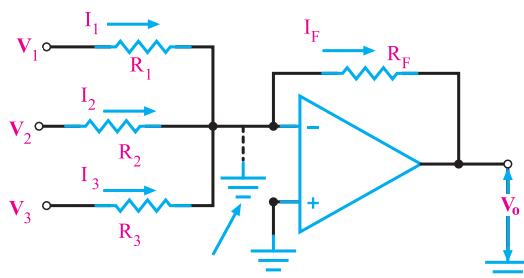

شکل ۵-۲۲ جمع کننده

همچنین، ولتاژ خروجی برابر با مجموع جریان سه ولتاژ ورودی با یک دیگر است زیرا:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}, I_2 = \frac{V_2}{R_2}, I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$I_F = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V_O = -R_F I_F$$

$$V_O = -R_F \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

در شرایط خاص، چنان‌چه  $R_F = R_1 = R_2 = R_3$  باشد داریم:

$$V_O = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

مثال ۳: ولتاژ خروجی مدار شکل ۲۳-۵ چه قدر است؟  
حل:

چون کلیه مقاومت‌ها برابرند بنا براین ولتاژ خروجی برابر با مجموع ولتاژ‌های ورودی خواهد بود:

$$V_O = -(2 + 3 + 4) = -9$$

دامنه پیک تو پیک سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ‌های  $V_o$  و  $V_i$  را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۶ یادداشت کنید.

جدول ۵-۶

$R_1$	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
$V_o$				
$V_i$				
$A_v = \frac{V_o}{V_i}$				
$\varphi$				

مقدار بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۶ بنویسید.

## ۵-۱۰-۴ نتایج آزمایش

آن‌چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.





## نکته مهم:


تغییر شکل موج توسط عملیات ریاضی

مشتق انجام می شود و روابط خاصی را دارد که وارد بحث آن نمی شویم. مثلاً مشتق تابع  $y = ax$  را با  $y'$  نشان می دهیم که برابر  $y' = a$  می شود. مشتق تابع  $y = a$  به صورت  $y' = a$  در می آید.

**۱۳-۵ مدار انتگرال گیر یا تغییردهنده شکل موج**  
 عکس عمل مشتق گیری را عمل انتگرال گیری می نامند.  
 یعنی اگر مشتق یک تابع داده می شود، برای تعیین اصل تابع باید از آن انتگرال بگیریم . عمل انتگرال گیری را می توان توسط مدارهای الکترونیکی انجام داد، شکل ۵-۲۵  
 هنگامی که از موجی انتگرال یا مشتق می گیریم شکل آن تغییر می کند، به این سبب به این گونه مدارها ، مدارهای تغییر دهنده شکل موج می گویند.

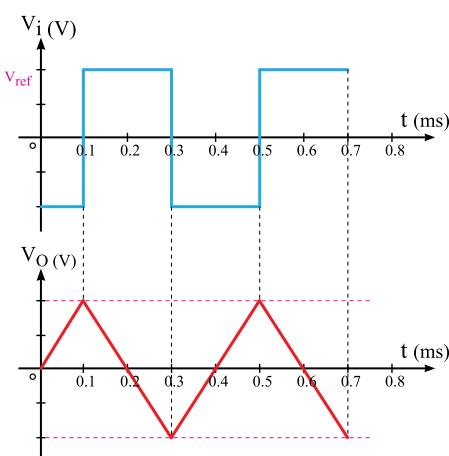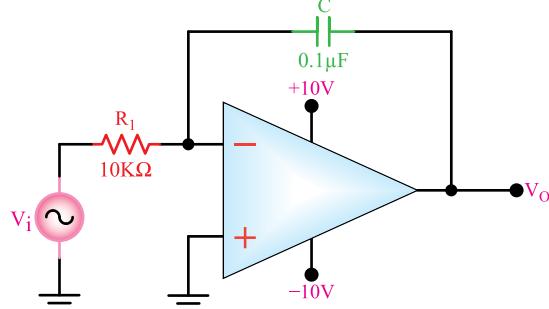



شکل ۵-۲۵ مدار انتگرال گیر

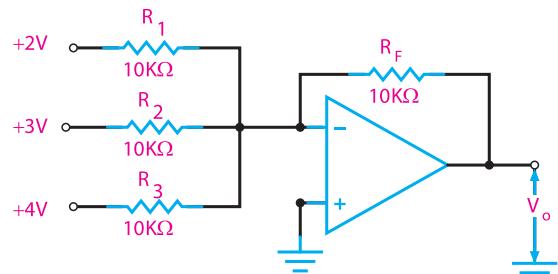

شکل ۵-۲۳ جمع کننده ولتاژ برای مثال ۳

## ۱۲-۵ مدار مشتق گیر (Tayeb-e-Shakl-e-Mowj)

مدارهای مشتق گیر مدارهایی هستند که از شکل موج ورودی (تابع ورودی) مشتق می گیرند به عبارت دیگر شکل موج ورودی را تغییر شکل می دهند. برای مثال اگر به ورودی شکل ۵-۲۴ ولتاژ مثلثی داده شود در خروجی آن ولتاژ مربعی که همان مشتق ولتاژ ورودی است ظاهر می شود.

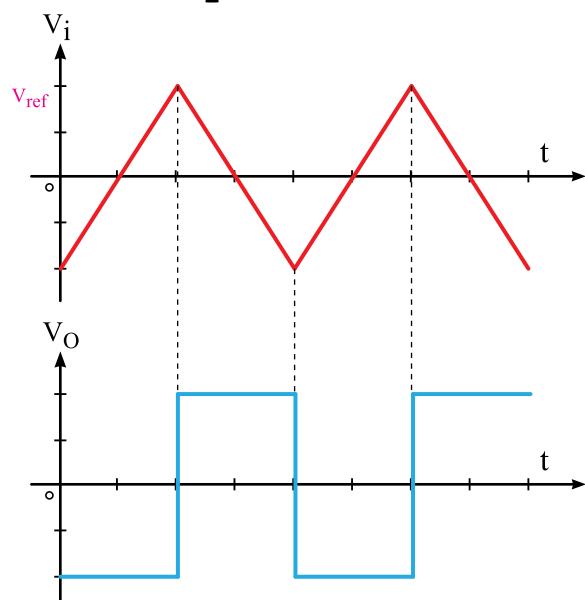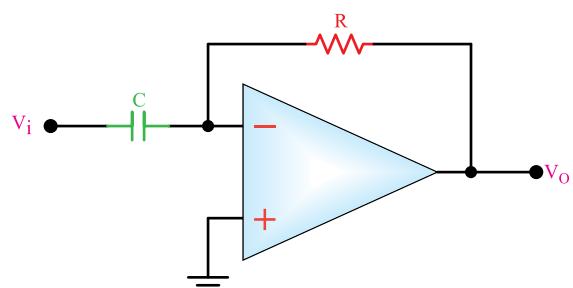

شکل ۵-۲۴ مدار مشتق گیر

با استفاده از دو پیتانسیومتر  $50 \text{ کیلواهرم}$  ولتاژهای  $V_{CC} = 10 \text{ V}$  تهیه  $V_{\text{out}} = 2 \text{ V}$  را از منبع تغذیه  $V_{\text{in}} = 5 \text{ V}$  کنید و به ورودی  $V_{\text{in}}$  وصل کنید.

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

توسط ولت متر DC، ولتاژ خروجی مدار را اندازه گیرید و یادداشت کنید.

$$V_o = \dots V$$



**سوال ۵:** چگونه می‌توان یک مدار جمع کننده را با دو ورودی به یک مدار تفیریق کننده تبدیل کرد؟ با رسم شکل شرح دهد.



۱۴-۵ آزمایش شماره ۴


زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۱-۱۴-۵ هدف آزمایش: بستن مدار جمع کننده و بررسی عملی آن.

#### **۲-۱۴-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۲	مولتی مترا دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	مقاومت $100\text{k}\Omega$ ( $\frac{1}{2}$ وات )	سه عدد
۵	مقاومت $33\text{k}\Omega$ ( $\frac{1}{2}$ وات )	یک عدد
۶	پتانسیو متر $(50\text{k}\Omega)$ ( $\frac{1}{2}$ وات )	دو عدد
۷	آی سی ۷۴۱	یک عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سو سماری	به مقدار کافی
۹	سیم رابط یک سر گیره سو سماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط معمولی ۰۵ سانتی متری	به مقدار کافی

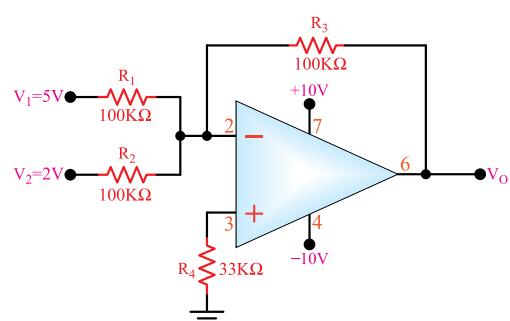**۳-۱۴-۵ مراحل اجرای آزمایش:**  
امدار شکل ۵-۲۶ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.  
در صورت نداشتن وقت کافی، از دادآماده استفاده کنید.



## شکل ۵-۲۶ جمع کننده با op - Amp

## ۱۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار  
شرح دهید.



## ۱۵-۵ آزمایش شماره ۵

### مدار مشتق گیر

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی


#### ۱۵-۱ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار مشتق گیر

#### ۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۵	سیگال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۶	مقاومت $\frac{1}{2} \text{k}\Omega$ (۱۰ وات)	یک عدد
۷	خازن $1\mu\text{F}$	یک عدد
۸	آی سی ۷۴۱	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسناری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسناری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی

#### ۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:


مدار شکل ۱۵-۲۷ را روی برد بیندید.

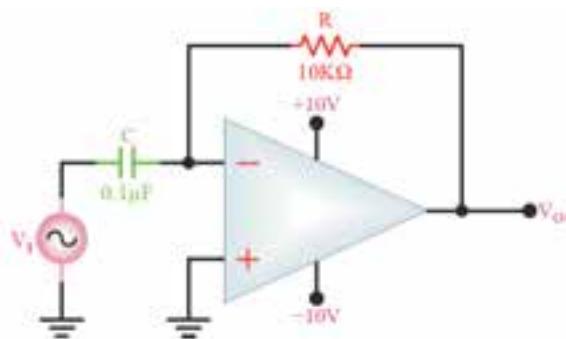

شکل ۱۵-۲۷ مدار عملی مشتق گیر
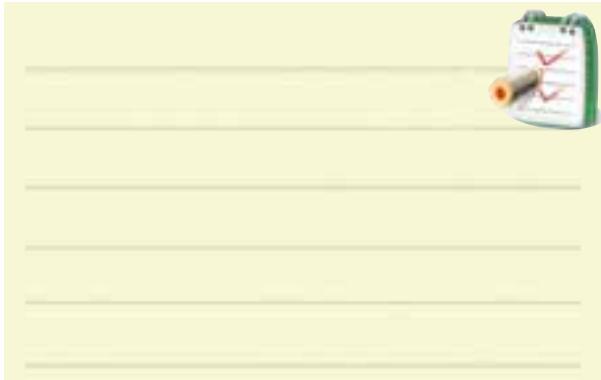
## ۴-۱۵-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



## ۵-۱۶ آزمایش شماره ۶ مدار انتگرال گیر

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۱-۱۶-۵ هدف آزمایش : بررسی عملی مدار انتگرال گیر

۱-۱۵-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد موردنیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۶	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۷	مقاومت های $10\text{k}\Omega$ ، $1\text{M}\Omega$ $\frac{1}{2}$ (وات)	از هر کدام یک عدد
۸	خازن $1\mu\text{F}$	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۰۵ سانتی متری	به مقدار کافی

■ سیگنال ژنراتور صوتی را روی شکل موج مثلثی تنظیم کنید.


■ دامنه این موج ورودی را روی یک ولت تنظیم کنید.

■ فرکانس موج ورودی را روی یک کیلو هرتز تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را تنظیم کنید.

■ یک کانال اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و یک کanal دیگر اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید.

■ شکل موج های ورودی و خروجی را با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۲۸ رسم کنید.

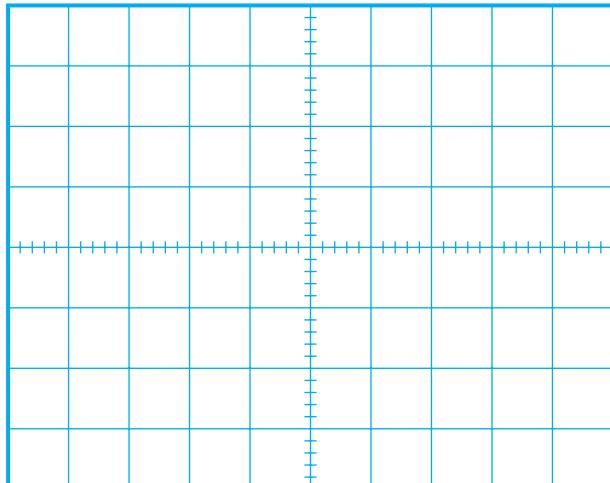

شکل ۵-۲۸ شکل موج ولتاژ های ورودی و خروجی مدار مشتق گیر Volt/Div = ۰/۲V


■ دامنه ولتاژ ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

**سوال ۶** دامنه سیگنال ورودی را دو برابر کنید، در این حالت دامنه سیگنال خروجی چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.



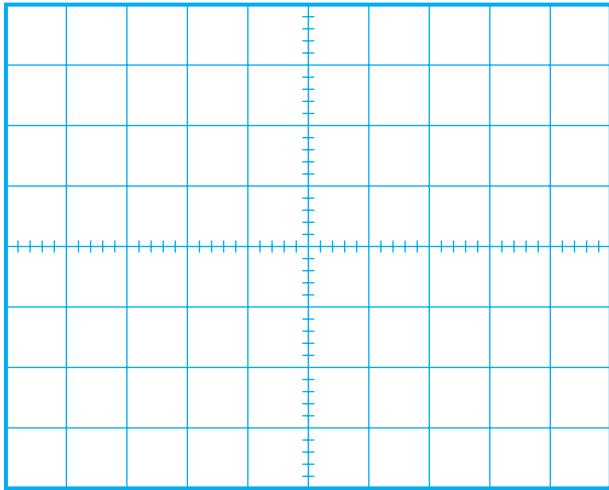

شکل ۵-۳۰ شکل موج های ورودی و خروجی انتگرال گیر

$$\text{Volt / Div(CH}_1\text{)} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Volt / Div(CH}_2\text{)} = \dots\dots\dots$$

دامنه شکل موج های ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

اختلاف فاز بین  $V_{in}$  و  $V_o$  را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\phi = \dots\dots\dots \text{درجه}$$


#### ۵-۱۶-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



#### ۵-۱۶-۵ مراحل اجرای آزمایش

مدار شکل ۵-۲۹ را روی برد بندید.

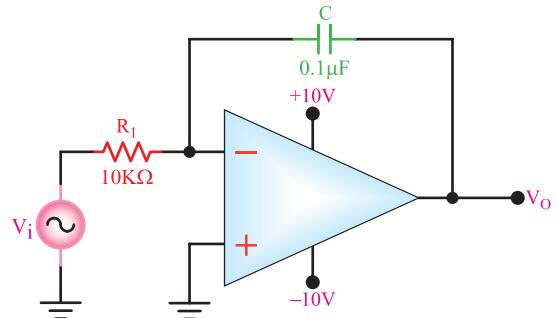

شکل ۵-۲۹ مدار عملی انتگرال گیر

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

وقتی که  $V_i = 0$  است و سیگنال ژنراتور به آن وصل نیست، به وسیله مولتی متر DC ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

**سوال ۷:** آیا تقویت کننده عملیاتی در ناحیه فعال است

? توضیح دهید.



یک مقاومت یک مگا اهم را با خازن موازی کنید.

سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی با فرکانس ۱ کیلو هرتز و دامنه ۱ ولت تنظیم کنید.

سیگنال ژنراتور را به ورودی مدار وصل کنید.


تنظیمات اسیلوسکوپ را انجام دهید.

کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و کanal CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید.

شکل موج های ورودی و خروجی را با حفظ رابطه زمانی در نمودار شکل ۵-۳۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.

۴- کدام یک از جملات زیر در مورد تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل صحیح نیست؟

- الف) مقاومت ورودی بی نهایت
  - ب) مقاومت خروجی بی نهایت
  - ج) بهره ولتاژ بی نهایت
  - د) بهره جریان بی نهایت
- ۵- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۱ چه قدر است؟

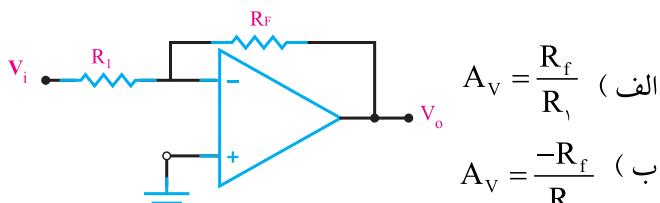

شکل ۵-۳۱

$$A_v = \frac{R_f}{R_1} \quad \text{الف)$$

$$A_v = -\frac{R_f}{R_1} \quad \text{ب)}$$

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1} \quad \text{ج)}$$

$$A_v = 1 \quad \text{د)}$$

۶- از مدار بافر منفی برای عمل تطبیق امپدانس استفاده می‌شود.


صحیح  غلط

۷- امپدانس ورودی تقویت کننده غیر معکوس کننده از تقویت کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است.

صحیح  غلط

۸- بهره ولتاژ مدار بافر مثبت ، برابر..... است.

۹- در مدار شکل ۵-۳۲ در صورتی که بهره مدار ۲۰ باشد، مقدار مقاومت  $R_F$  را محاسبه کنید.

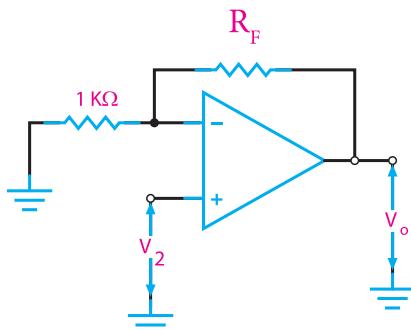

شکل ۵-۳۲

## آزمون پایانی فصل (۵)



۱- مدار تقویت کننده تفاضلی را از نظر رفتار DC شرح دهید.



۲- چگونگی عملکرد تقویت کننده تفاضلی رادر AC به طور کامل و با رسم شکل موج ها شرح دهید.




۳- طبقه میانی یک تقویت کننده عملیاتی ، یک تقویت کننده ولتاژ است.

صحیح  غلط

۱۳- به مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر مدارهای .....  
..... شکل موج می گویند.

۱۴- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۳ زیر کدام است ؟

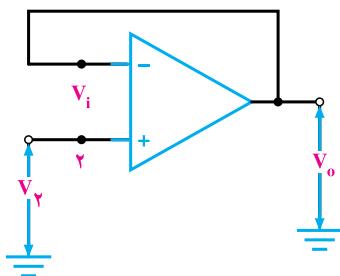

شکل ۵-۳۳

۱۵- حذف سیگنال های مشترکی که به وسیله‌ی پارازیت  
به وجود می‌آید ، از مزایای این تقویت‌کننده است .

- الف ) تفاصلی
- ب ) عملیاتی
- ج ) بافر مثبت
- د ) مشتق گیر



۱۰- معمولاً به وسیله یک ..... می‌توان تقویت‌کننده  
تفاصلی را معادل کرد .

- الف ) مقاومت متغیر
- ب ) سیم پیچ متغیر
- ج ) خازن متغیر
- د ) مقاومت ثابت

۱۱- تقویت‌کننده تفاصلی می‌تواند ..... را تقویت کند .

- الف ) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی
- ب ) اختلاف دامنه سیگنال های ورودی و زمین
- ج ) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنای
- د ) مجموع دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنای

۱۲- مدار مشتق گیر را سم کنید و در صورتی که سیگنال  
مثلثی به ورودی آن اعمال شود ، شکل موج خروجی آن را  
رسم کنید .

