

بخش چهارم

نوسان سازها

هدف کلی :

تحلیل نظری و عملی انواع نوسان سازهای سینوسی و غیرسینوسی

زمان آموزش			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۳۵	۲۰	۱۵	توانایی تجزیه و تحلیل و بررسی نوسان سازها	۱۹	U7

فصل هشتم

نوسان سازها

هدف کلی:

آموزش اصول کار نوسان سازهای سینوسی و غیرسینوسی

هدف های رفتاری: در پایان این آزمایش از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱۲- مولتی ویراتورهای بی استابل ، مونواستابل و آستابل را شرح دهد.
- ۱۳- شکل موج های خروجی مولتی ویراتورهای بی استابل ، مونواستابل و آستابل را رسم کند و فرکانس آن را اندازه بگیرد.
- ۱۴- تفاوت مولتی ویراتور بی استابل ، مونواستابل و آستابل را تشریح کند.
- ۱۵- پایه های IC تایمر ۵۵۵ را تشخیص دهد.
- ۱۶- مدار مولتی ویراتور آستابل و مونواستابل (تایمر) را با استفاده از IC تایمر ۵۵۵ شرح دهد.
- ۱۷- مدار مولتی ویراتور آستابل و مونواستابل را بیندد.
- ۱۸- شکل موج خروجی مدارهای مولتی ویراتور آستابل و مونو استابل با استفاده از IC تایمر ۵۵۵ را رسم کند و فرکانس آن را اندازه بگیرد.
- ۱۹- ساختمان ترانزیستور UJT را شرح دهد.
- ۲۰- مدار نوسان ساز موج دندانه اره ای با استفاده از ترانزیستور UJT را عملاً مورد آزمایش قرار دهد.

- ۱- نوسان ساز را تعریف کند.
- ۲- مشخصات یک نوسان ساز و شرط ادامه ای نوسان در یک نوسان ساز را شرح دهد.
- ۳- نقش شبکه ای فیدبک در یک نوسان ساز را شرح دهد.
- ۴- اصول نوسان ساز LC سری و موازی را شرح دهد.
- ۵- نوساز ساز هارتلی را از نوسان ساز کول پیتس تشخیص دهد.
- ۶- مدار نوسان ساز هارتلی و کول پیتس را بیندد و شکل موج خروجی آن ها را رسم کند.
- ۷- مزایای اسیلاتور کریستالی را شرح دهد.
- ۸- اسیلاتور کریستالی را عملاً بیندد و شکل موج خروجی آن را مشاهده کند.
- ۹- اصول نوسان ساز آرمسترانگ و تانک را شرح دهد.
- ۱۰- نوسان ساز آرمسترانگ و تانک را عملاً بیندد و شکل موج خروجی هریک را رسم کند.
- ۱۱- مولتی ویراتور را تعریف کند و بلوك دیاگرام مولتی ویراتور را رسم کند.

این فصل در دو قسمت مجزا تنظیم شده است



ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۹
جمع	عملی	نظری	
۳۵	۲۰	۱۵	



پیش آزمون فصل (۸)


۵- در شکل زیر اگر کلید k بسته شود، کدام اتفاق می‌افتد؟

الف) بهره ولتاژ کم می‌شود.

ب) بهره ولتاژ زیاد می‌شود.

ج) امپدانس خروجی به شدت زیاد می‌شود.

د) امپدانس ورودی به شدت کم می‌شود.

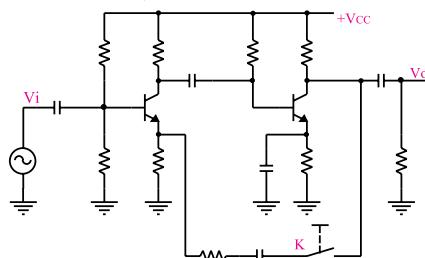


۶- تفاوت بین فیدبک مثبت و منفی را شرح دهید.



۷- مدار هماهنگی نوسان ساز هارتلی را رسم کنید و رابطه محاسبه‌ی فرکانس نوسان ساز را بنویسید.



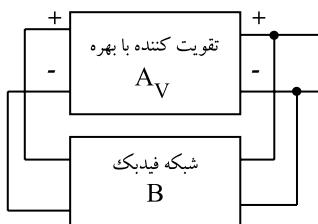۸- با توجه به شکل زیر شرط ادامه نوسان در یک نوسان ساز کدام است؟



الف) $B.A_V \leq 1$

ب) $B.A_V = 1$

ج) $B.A_V \geq 1$

د) $B.A_V < 1$

پیش آزمون ۱-۸ نوسان سازهای سینوسی

۱- مشخصات کلی یک شکل موج سینوسی را شرح دهید.



۲- پارامترهای مهم یک ترانزیستور معمولی را شرح دهید.



۳- به چه دلیل در تقویت کننده‌های چند طبقه از فیدبک منفی استفاده می‌کنند؟




۴- در تقویت کننده‌ی فیدبک شده‌ی زیر، نوع فیدبک کدام است؟ (فرض کنید کلید k بسته است).

الف) ولتاژ موازی

ب) ولتاژ سری

ج) جریان موازی

د) جریان سری

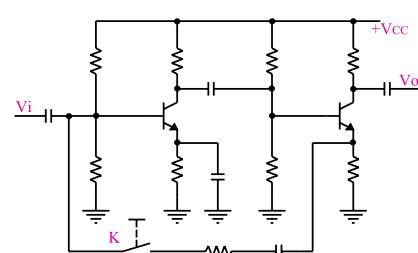

۱۷- مدار هماهنگ نوسان ساز کول پیتس از (یک - دو) خازن و (یک - دو) سلف تشکیل می شود.

۱۸- مدار هماهنگ نوسان ساز از یک خازن و یک ترانسفورماتور تشکیل شده است.

۱۹- نوسان سازهای سینوسی در چه مدارهایی به کار می رود؟




۲۰- مدارهای نوسان ساز سینوسی که در این فصل به آنها اشاره شده است را نام ببرید.



۲۱- انواع نوسان ساز را از نظر شکل موج تولیدی نام ببرید.



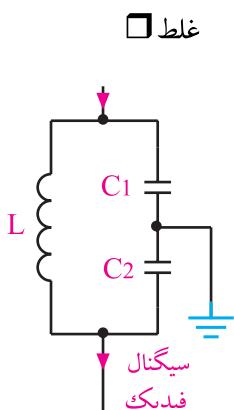۲۲- در مدار رزونانس موازی، ضریب کیفیت مدار به مقدار مقاومت موازی بستگی دارد.



۲۳- مدار تعیین کننده فرکانس شکل زیر مربوط به چه نوع نوسان سازی است؟



۹- کدام نوسان ساز موج سینوسی تولید می کند؟

الف) کول پیتس ب) هارتلی

ج) آرمسترانگ د) هر سه مورد

۱۰- فرکانس نوسان در یک اسیلاتور LC وابسته به چه عناصری است؟



۱۱- مشخصات مهم یک نوسان ساز را نام ببرید.



۱۲- نوسان در یک نوسان ساز چگونه شروع می شود؟



۱۳- چرا در مدارهای الکترونیکی از تنظیم کننده های ولتاژ استفاده می کنند؟



۱۴- در نوسان سازها از کدام نوع فیدبک استفاده می شود؟

الف) فقط مثبت ب) فقط منفی

ج) مثبت و منفی د) مثبت یا منفی

۱۵- در تقویت کننده ها از کدام نوع فیدبک استفاده می شود؟

الف) فقط مثبت ب) فقط منفی

ج) مثبت و منفی د) مثبت یا منفی

۱۶- عناصر فیدبک در نوسان سازهای سینوسی را نام ببرید؟




بعد از مطالعه
قسمت اول فصل
(۸) به سوالات
پیش آزمون ۸-۲
پاسخ دهید.

۷- در UJT طبق کدام رابطه تعریف می شود؟



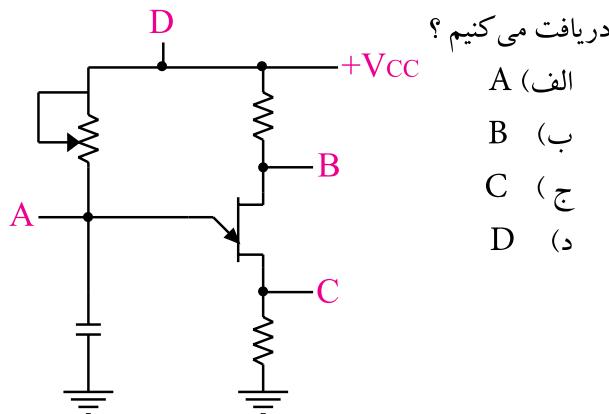۸- در شکل زیر، پالس های سوزنی را از کدام نقطه دریافت می کنیم؟



۹- علامت قراردادی کریستال را رسم کنید.



۱۰- مزیت استفاده از کریستال در نوسان سازها را شرح دهید.



۱۱- مولتی ویراتور بی استابل دارای دو حالت پایدار است.

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |


۱۲- به نوسان ساز مونو استابل نوسان ساز موج مربعی هم می گویند.

پیش آزمون ۸-۲ نوسان سازهای غیرسینوسی

۱۳- در یک مولتی ویراتور، مدار کوپلینگ معمولاً از کدام عناصر تشکیل می شود؟

- الف) مقاومت اهمی
ب) سلف
ج) هر سه مورد
د) خازن

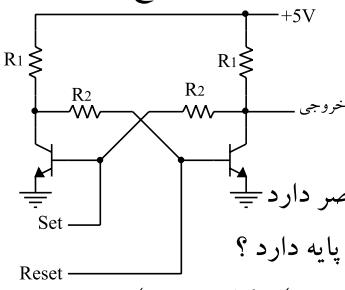۱۴- آیا مولتی ویراتور شکل زیر از نوع آستایل است؟




- الف) بله
ب) خیر
ج) بستگی به مقادیر عناصر دارد
د) ۵۵۵ IC تایмер چند پایه دارد؟

۱۵- آیا با IC ۵۵۵ می توان موج مربعی تولید کرد؟

- الف) بله
ب) خیر
ج) بستگی به مقادیر عناصر دارد.
د) بستگی به جریان عبوری از خروجی آی سی دارد.

۱۶- کدام مدار معادل مربوط به یک ترانزیستور UJT است؟


- الف)
ب)
ج)

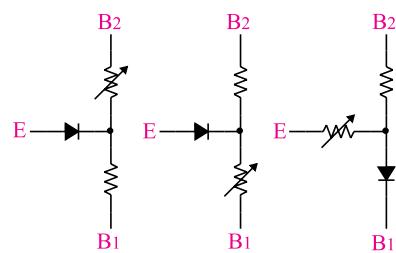

نکات ایمنی فصل(۸)




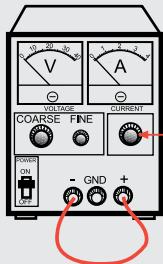
با توجه به تصاویر، درباره نکات ایمنی مورد نظر توضیح دهید.



باین ولوم حریم خروجی را روی
۱۰۰ میلی آمپر تنظیم کنید




برد مدار
الکترونیکی

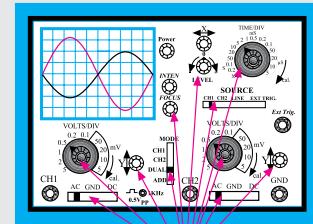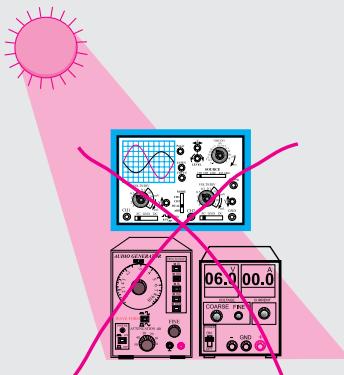

Volt Variable

Time Variable

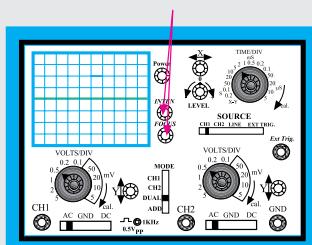


Volt Variable

Time Variable

۸-۳ اصول کار مدارهای نوسان ساز

برای این که یک نوسان ساز به نوسان در آید، باید عناصر و شرایط زیر وجود داشته باشد.

- الف) تقویت کننده (مانند تقویت کننده امیتر مشترک)
 - ب) فیدبک مثبت
- در نوسان ساز معمولاً سیگنال برگشتی از مدار فیدبک به ورودی مدار تقویت کننده داده می‌شود و از خروجی آن نوسان‌های تولید شده دریافت می‌شود. شکل ۸-۳ بلوک دیاگرام یک نوسان ساز را نشان می‌دهد.

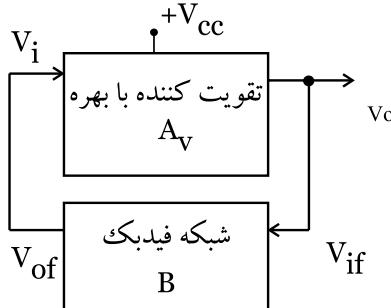

شکل ۸-۳ بلوک دیاگرام یک اسیلاتور

معمولًا شبکه‌ی فیدبک سیگنال خروجی را تضعیف می‌کند. برای ادامه‌ی نوسان در یک نوسان ساز باید دو شرط زیر برقرار باشد.

الف) به میزانی که شبکه فیدبک سیگنال خروجی را تضعیف می‌کند، تقویت کننده نیز حداقل به همان میزان سیگنال را تقویت می‌کند. اگر میزان ضریب بهره‌ی شبکه فیدبک را B و بهره‌ی تقویت کننده را A_V بنامیم در یک نوسان ساز همواره باید شرط زیر برقرار باشد.

$$B \cdot A_V = 1$$


ب) به دلیل نیاز به فیدبک مثبت جهت نوسان سازی، باید اختلاف فاز بین ورودی تقویت کننده و خروجی شبکه فیدبک صفر باشد، شکل ۸-۴.

قبل از شروع قسمت اول فصل (۸) به سوالات پیش از مون ۱-۸ پاسخ دهید.

قسمت اول - نوسان‌سازهای سینوسی

۱-۱ تعریف نوسان ساز




یک نوسان ساز یا اسیلاتور، یک مدار الکترونیکی نسبتاً ساده است که بدون سیگنال ورودی می‌تواند ولتاژ DC را به ولتاژ متناوب تبدیل کند. اگر ولتاژ متناوب، سینوسی باشد مدار نوسان ساز را سینوسی می‌نامند، شکل ۱-۸. مدارهای نوسان ساز سینوسی مهم ترین قسمت دستگاه‌های فرستنده و گیرنده رادیویی را تشکیل می‌دهند.

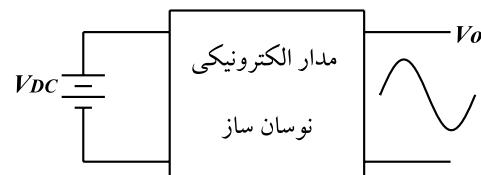

شکل ۱-۸ مدار الکترونیکی نوسان ساز

۱-۲ انواع نوسان ساز از نظر شکل موج تولیدی

نوسان سازها می‌توانند انواع شکل موج‌ها را به وجود آورند. در شکل ۱-۲ چهار نمونه نوسان ساز به صورت بلوک دیاگرام و با توجه به شکل موج خروجی آن‌ها ترسیم شده است. این نوسان سازها می‌توانند امواج زیر را تولید کنند.

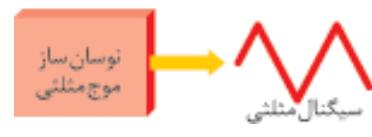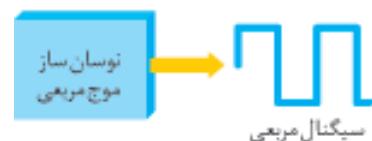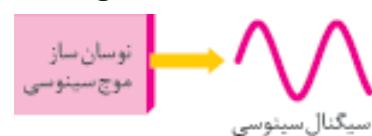


شکل ۱-۲ انواع نوسان سازها با توجه به شکل موج تولیدی

ورودی می رسد . سیگنال بر گشته دوباره تقویت می شود و به ورودی برمی گردد. این رفت و بر گشت سیگنال تا پایدار شدن مدار ادامه می یابد.

فیدبک مثبت زمانی اتفاق می افتد که اختلاف فاز بین ورودی و خروجی صفر باشد. به عبارت دیگر سیگنال های ورودی و خروجی هم فاز باشند .

۴-۸ اصول کار نوسان سازهای LC سینوسی

همان طور که گفته شد یک نوسان ساز شامل یک تقویت کننده نسبتاً ساده است که در آن فیدبک مثبت به کار می رود . یعنی سیگنال خروجی که به ورودی بر گشت داده می شود باید با ورودی هم فاز باشد. برای ایجاد نوسان های سینوسی خالص با فرکانس زیاد، از نوسان ساز LC ، استفاده می کنیم، شکل ۸-۵ .

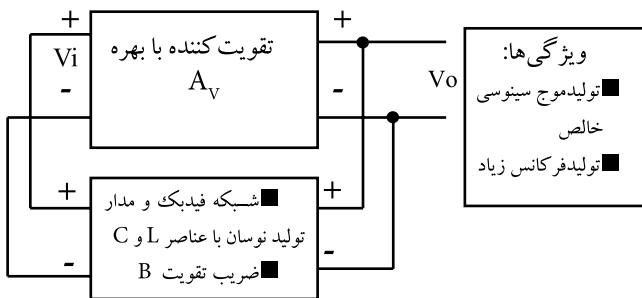


شکل ۸-۵ بلوك دیاگرام یک نوسان ساز سینوسی با فیدبک LC

در نوسان ساز LC در مسیر کلکتور یا امیتر ، یک مدار هماهنگی LC (موازی) قرار می دهد . در فرکانس رزونانس، دامنه ولتاژ دو سر مدار LC ، حداقل مقدار را دارد و سیگنال بر گشت داده شده به ورودی نیز از مدار LC موازی گرفته می شود. در شکل ۸-۶ انواع روش های دریافت سیگنال خروجی و انتقال آن به ورودی تقویت کننده نشان داده شده است. توجه داشته باشید که فیدبک باید مثبت باشد.

توجه داشته باشید که در

مدار فیدبک معمولاً از قطعات غیر فعال مانند L,C,R استفاده می شود. لذا سیگنال خروجی شبکه بر گشته نسبت به ورودی آن ، دامنه کمتری دارد. یعنی سیگنال ضعیف می شود و ضریب تقویت آن کمتر از ۱ می شود.

$$B = \frac{V_{of}}{V_{if}}$$

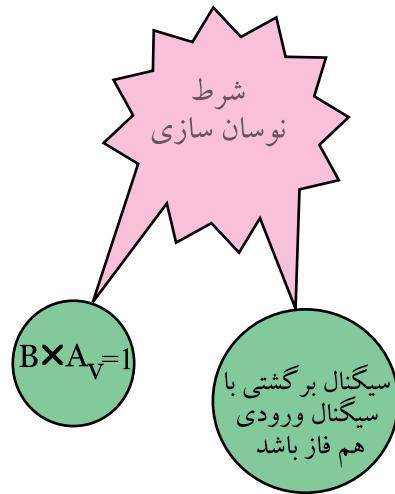


شکل ۸-۴ شرایط نوسان سازی

چگونگی تولید نوسان در نوسان ساز به این صورت است که ابتدا نویز و سیگنال های حالت های گذراي موجود در مدار تو سط تقویت کننده تقویت می شود. سپس در مدار فیدبک تنها در یک فرکانس خاص اختلاف فاز بین خروجی و ورودی صفر یا ۱۸۰ درجه می شود. توجه داشته باشید که نویز، ترکیبی از تعدادی فرکانس است که با توجه به شرایط مدار ، فرکانس مورد نظر از بین آن ها انتخاب می شود و به

مطالب ۸-۵ و ۸-۶ در استاندارد الکترونیک کار صنعتی وجود ندارد و مربوط به سایر استانداردها است. چنان‌چه در استاندارد مورد آموزش این موضوع وجود دارد، آن را اجرا کنید.


زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

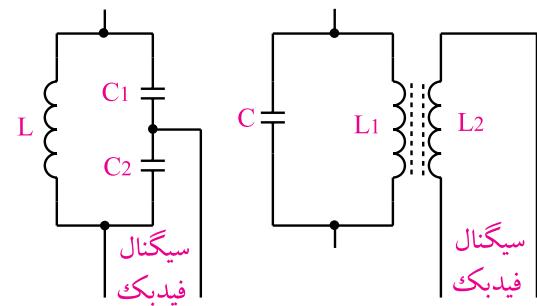

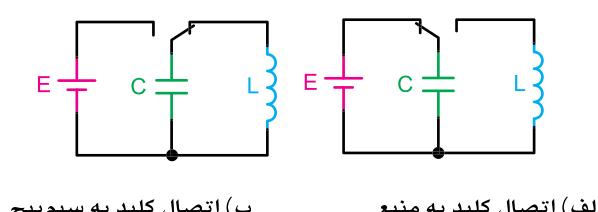۸-۸ تولیدنوسان در مدار تانک (رزونانس موازی)


می‌دانیم چنان‌چه یک سیم پیچ با یک خازن به صورت موازی بسته شود، مدار تانک یا مدار رزونانس موازی شکل می‌گیرد. معمولاً با وارد کردن یک پالس به مدار تانک، انرژی در خازن ذخیره می‌شود. سپس انرژی ذخیره شده در خازن در داخل سیم پیچ تخلیه می‌شود و میدانی را در اطراف آن به وجود می‌آورد. هنگامی که خازن کاملاً دشارژ شد، انرژی ذخیره شده در سیم پیچ، خازن را دوباره شارژ می‌کند و نوسان تداوم می‌یابد. طبق شکل ۸-۸-الف، با اتصال کلید به منبع تغذیه، خازن با پالس اولیه‌ی تولید شده توسط منبع تغذیه به اندازه‌ی ولتاژ منبع تغذیه شارژ می‌شود. حال اگر کلید را طبق شکل ۸-۸-ب تغییر حالت دهیم و آن را به سیم پیچ وصل کنیم، ولتاژ خازن در داخل سیم پیچ تخلیه می‌شود و میدانی را در اطراف آن به وجود می‌آورد. پس از دشارژ کامل خازن، انرژی ذخیره شده در سیم پیچ دوباره خازن را شارژ می‌کند. با شارژ و دشارژ پی‌درپی سلف و خازن، نوسان‌های میرا شونده به وجود می‌آید.

این نوسان‌ها در شکل ۸-۸-ج نشان داده شده است.




ب) اتصال کلید به منبع

الف) اتصال کلید به سیم پیچ

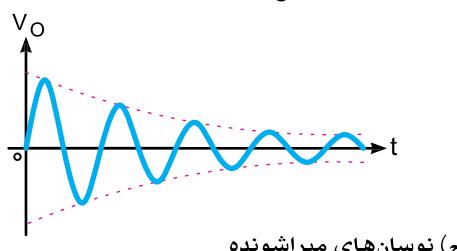

شکل ۸-۸-ج) نوسان‌های میرا شونده

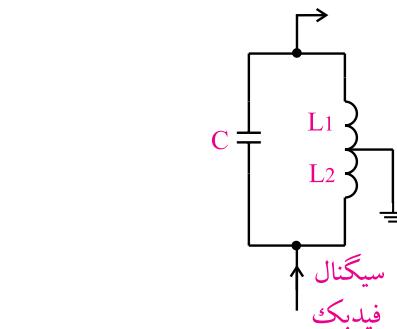

۸-۶ انواع مدارهای فیدبک LC

با توجه به چگونگی قرار گرفتن مدار هماهنگی LC در مدارهای تقویت کننده، انواع نوسان سازها شکل می‌گیرند. فرکانس این گونه نوسان سازها از رابطه‌ی زیر به دست


می‌آید:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq} \cdot C_{eq}}}$$


فرکانس رزونانس

مقدار ظرفیت خازنی
معادل

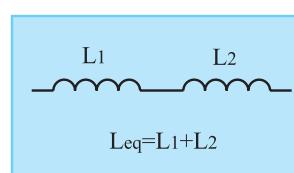C_{eq} و L_{eq} به ترتیب مقادیر معادل سلف و خازنی هستند که در مدار هماهنگی قرار می‌گیرند، شکل ۸-۷.



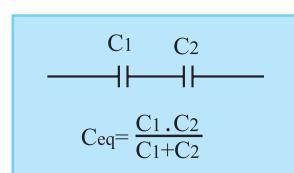مقدار اندوکتانس
معادل سیم پیچ‌ها
در مدار هماهنگی



مقدار خازن معادل
موجود در
مدار هماهنگی

شکل ۸-۷ مقادیر معادل سلف و خازن

۸-۶ آزمایش شماره ۱

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۸-۶-۱ هدف آزمایش:

بررسی چگونگی نوسان‌های میرا شونده در مدار تانک


۸-۶-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

تعداد/ مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	۱
یک دستگاه	اسیلوسکوپ دو کاناله	۲
یک قطعه	برد برد	۳
یک عدد	مقاومت $20\text{k}\Omega$	۴
یک عدد	خازن $1\mu\text{F}$ (سرامیکی)	۵
یک عدد	سلف یا سیم پیچ $300\mu\text{H}$	۶
یک سری	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	۷

در صورتی که مقاومت اهمی سیم پیچ صفر و مقاومت عایق خازن (نشستی خازن) بی نهایت باشد، نوسان‌های تولید شده پایدار می‌شوند. از آن جا که در عمل این مقادیر صفر و بی نهایت نیستند، نوسان‌های تولید شده پایدار نیستند و بعد از مدت معینی که مقدار آن به مقاومت سیم پیچ بستگی دارد، میرا می‌شود. فرکانس نوسان‌های تولید شده از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

برای پایدار کردن نوسان میرا شونده باید از مدار تقویت کننده و مدار فیدبک استفاده کنیم. در شکل ۸-۹ بلوک دیاگرام یک نوسان ساز رسم شده است.

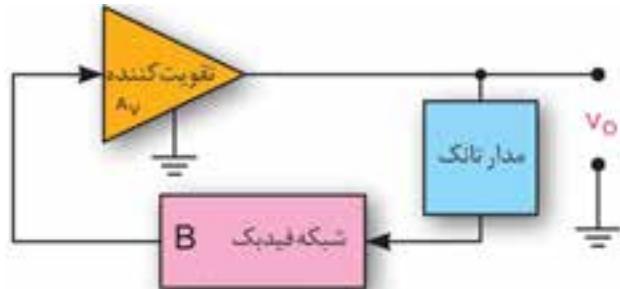


شکل ۸-۹ بلوک دیاگرام نوسان ساز

۸-۶-۳ مراحل اجرای آزمایش:

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۱۰ را روی برد برد بندید.

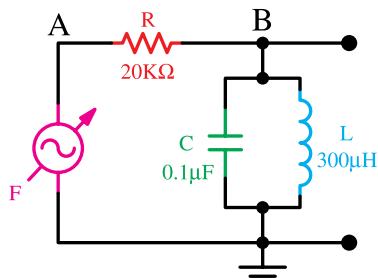

شکل ۸-۱۰ مدار آزمایش



عناصر مورد نیاز برای نوسان سازی

(الف) مدار تقویت کننده


(ب) مدار تولید کننده نوسان

(ج) مدار فیدبک

شرایط نوسان سازی

(الف) برقراری فیدبک مثبت

$$A_V \times B = 1$$

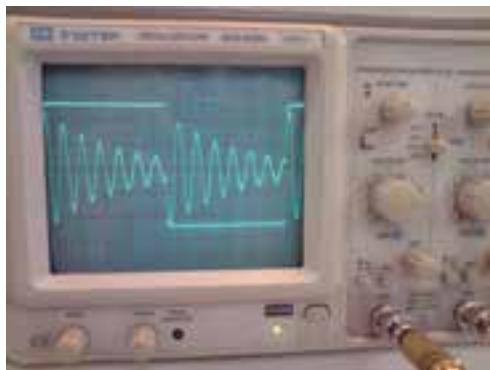


شکل ۸-۱۱ نوسان‌های میرا شونده

نکته مهم:



برای مشاهده موج باید ستگاه هارا با دقت کامل تنظیم کنید.

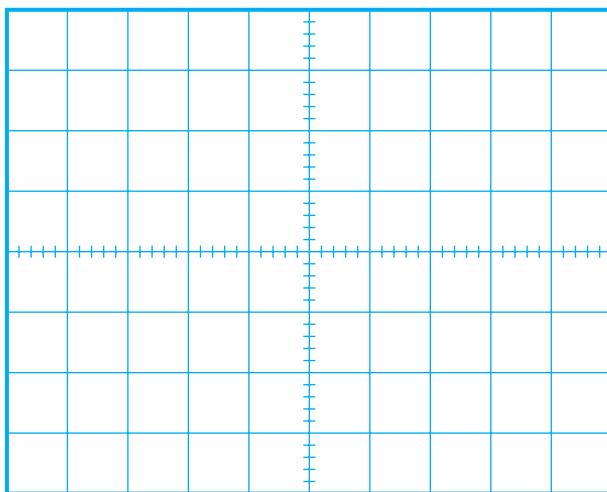

شکل ۸-۱۲ شکل موج در نقطه A

■ فانکشن ژنراتور را روشن کنید و روی سیگنال مربعی با فرکانس خروجی 2kHz تنظیم کنید.

■ دامنه خروجی فانکشن ژنراتور را روی بیشترین مقدار بگذارید.

■ پروب کanal یک اسیلوسکوپ (CH1) را به نقطه A و پروب کanal دو اسیلوسکوپ (CH2) را به نقطه B متصل کنید.

■ کلید AC-GND-DC اسیلوسکوپ را در وضعیت AC بگذارید.

■ شکل موج نقاطه A و B را مشاهده کنید و آن‌ها را در نمودار شکل ۸-۱۳ و شکل ۸-۱۴ با مقیاس مناسب به طور دقیق بکشید.

توجه



در لبه بالا رونده موج مربعی خازن شارژ می‌شود. سپس انرژی خازن در سلف تخلیه می‌شود و سلف را شارژ می‌کند. پس از شارژ کامل سلف انرژی سلف در خازن تخلیه می‌شود و آن را دوباره شارژ می‌کند. این فرآیند تا پایان یک نیم سیکل از موج مربعی ادامه می‌یابد. به دلیل وجود مقاومت سیم پیچ، نوسان‌ها میرا می‌شوند. این فرآیند در لبه نزولی موج مربعی نیز رخ می‌دهد. چنان‌چه نوسان میرا شونده، به درستی روی صفحه ظاهر نشده است، فرکانس موج مربعی را کمی تغییر دهید. به طور کلی شکل موج تولید شده باید مشابه شکل ۸-۱۱ باشد.

■ کلید AC-GND-DC در اسیلوسکوپ را روی DC بگذارید و اثر آن را روی شکل موج مشاهده کنید و درباره آن توضیح دهید.




■ خازن μF یا سیم پیچ موازی شده با آن را از مدار جدا کنید. آیا باز هم نوسان‌های میراشونده ظاهر می‌شود؟ توضیح دهید.



۸-۶-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش را در چند سطر به طور خلاصه بنویسید.

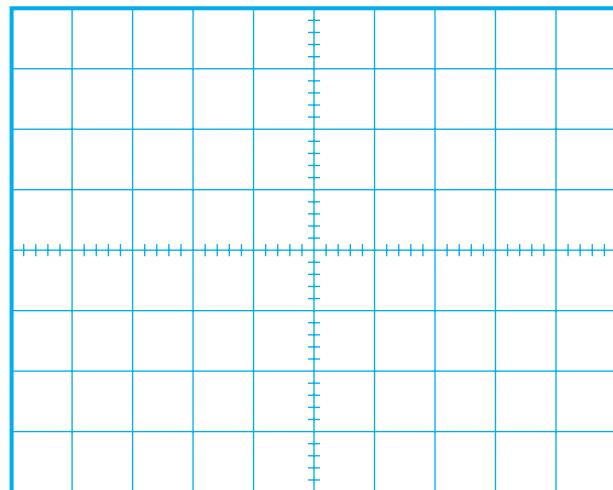

شکل ۸-۱۳ شکل موج در نقطه B

سوال ۱- روی کدام یک از لبه‌های موج مربعی نوسان‌های میراشونده ظاهر می‌شود؟ توضیح دهید.



■ فرکانس نوسان‌های میراشونده را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots$$

$$F = \dots\dots\dots \text{ هرتز}$$

سوال ۲- فرکانس اندازه گیری شده چند برابر فرکانس موج مربعی است؟




■ مقدار فرکانس ورودی را یک بار روی ۵ کیلو هرتز و بار دیگر روی ۱۰۰ کیلو هرتز قرار دهید و اثر آن را روی سیگنال نقاط A و B مشاهده کنید و درباره ای نتایج به دست آمده توضیح دهید.



منظور از L_{eq1} ، سلف معادلی است که به طور موازی با خازن در مدار هماهنگی قرار می‌گیرد. برای دریافت سیگنال خروجی معمولاً مانند شکل ۸-۱۶ بر روی سلف L_{eq1} ، چند دور سیم به عنوان ثانویه ترانسفورماتور می‌پیچند و ولتاژ سینوسی القا شده در آن را دریافت می‌کنند. هم چنین می‌توان با قراردادن یک خازن مطابق شکل ۸-۱۵ سیگنال خروجی را دریافت کرد.

خازن‌های C_0 و C_f خازن‌های کوپل‌ائز هستند. این خازن‌ها مانع زمین شدن ولتاژ DC کلکتور و امیتر ترانزیستور از طریق سیم پیچ (Leq_1) می‌شوند.

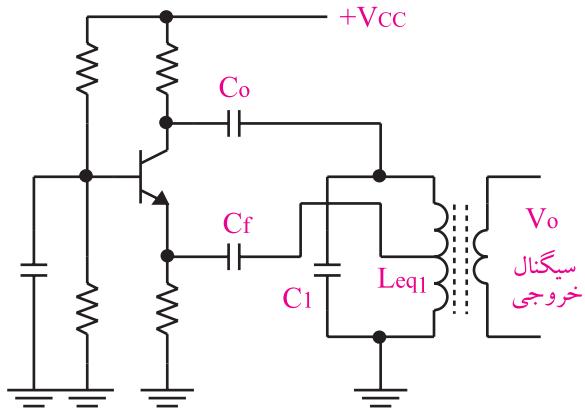


شکل ۸-۱۶

آشنایی با مختبرهاین و فرکانس‌سازان

آقای رالف وینتون لیون هارتلی Ralf Vinton Lyon Hartley در سال ۱۸۸۶ در ایالت نوادای آمریکا به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در طی دوره‌های کاردانی در دانشگاه یوتا و کارشناسی را در دانشگاه آکسفورد گذراند و پس از بازگشت به آمریکا به عنوان محقق در کمپانی وسترن الکتریک شروع به کار کرد. وی در سال ۱۹۱۵ نوسان‌ساز هارتلی را اختراع کرد که باعث تغییرات اساسی در سیستم‌های رادیو تلفن شد او همکاری‌های خود را با شرکت بل ادامه داد. هارتلی در سال ۱۹۷۰ در گذشت.

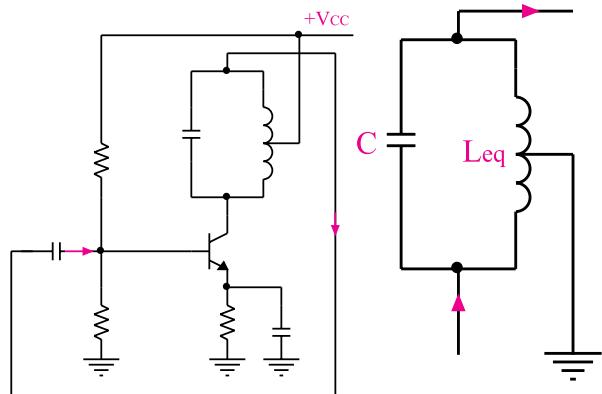۸-۷ نوسان ساز هارتلی (Hartley)


اگر در یک نوسان ساز، مدار هماهنگی مانند شکل ۸-۱۴-الف باشد، نوسان ساز را، نوسان ساز هارتلی (Hartley Oscillator) می‌نامند. در شکل ۸-۱۴-ب یک اسیلاتور هارتلی که تقویت کننده‌ی آن به صورت امیتر مشترک بسته شده است را مشاهده می‌کنید.



الف : مدار هماهنگی
اسیلاتور هارتلی
نوسان ساز هارتلی

شکل ۸-۱۴ نوسان ساز هارتلی

در شکل ۸-۱۵، نمونه‌ی دیگری از اسیلاتور هارتلی نشان داده شده است. این تقویت کننده از نوع بیس مشترک است.

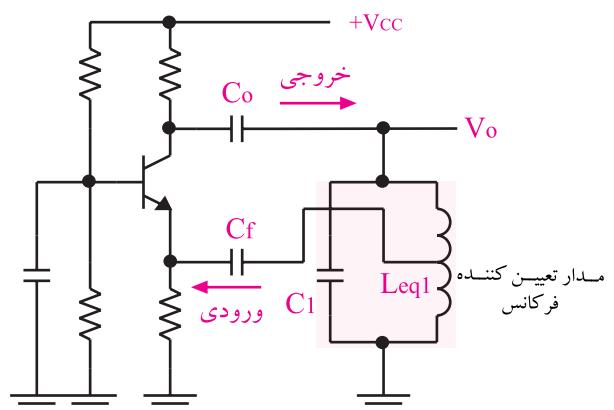

شکل ۸-۱۵ یک نمونه نوسان ساز هارتلی با
تقویت کننده بیس مشترک

در نوسان ساز هارتلی فرکانس نوسان‌های تقویت شده از

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq1} \cdot C_1}}$$

رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

۸-۸ آزمایش شماره ۲


زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۸-۸ هدف آزمایش:


بستن مدار نوسان‌ساز هارتلی و بررسی شکل موج خروجی آن

۲-۸-۸ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کanalه	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به این آزمایش (برد دوم با سلف ۲۰۰μH است).	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکتریک	یک سری

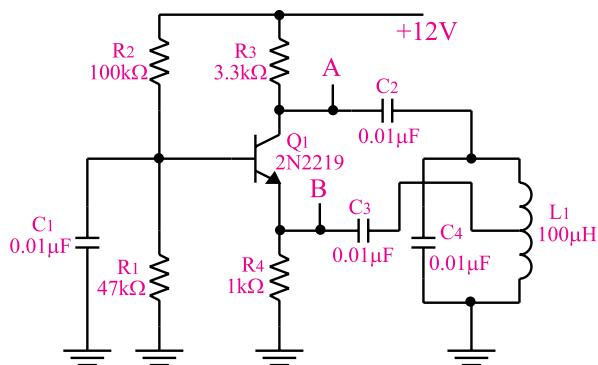

الف - نقشه‌ی فنی مدار

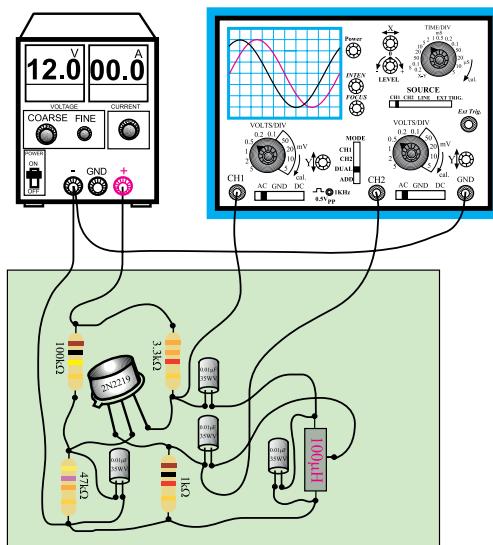

ب - مدار عملی

شکل ۸-۱۷ مدار آزمایش

توجه

چنانچه ترانس با سروسط، وجود ندارد می‌توانید دو سلف راسی نموده و از سر مشترک ک به عنوان سروسط استفاده کنید.



■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم و آن را به مدار وصل کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیمات لازم را روی آن انجام دهید.

■ پروب کanal CH1 اسیلوسکوپ را به نقطه A وصل کنید.

■ شکل موج نقطه A را در نمودار شکل ۸-۱۸ رسم کنید.

۳-۸-۸ مراحل اجرای آزمایش:

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۱۷ که روی مدار چاپی بسته شده است و به صورت آماده در اختیار شما قرار می‌گیرد را بررسی کنید.

■ دامنهٔ شکل موج ولتاژ در نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{B\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{(v)}$$

■ اختلاف فاز بین شکل موج های نقاط A و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi_{A,B} = \dots\dots\dots \text{درجه}$$

■ با توجه به مقادیر به دست آمده در مراحل فوق به سؤالات زیر پاسخ دهید.

سوال ۳ - بهره ولتاژ تقویت کننده چقدر است؟



سوال ۴ - آیا فرکانس اندازه گیری شده با فرکانس محاسبه شده از رابطه $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq} \cdot C}}$ مطابقت دارد؟




سوال ۵ - آیا اختلاف فاز بین شکل موج های ورودی و خروجی ($\Phi_{A,B}$) دقیقاً صفر درجه است؟ اگر دقیقاً صفر درجه نیست، دلیل آن را توضیح دهید.



توجه

این مرحله رادر صورت داشتن وقت کافی انجام دهید.

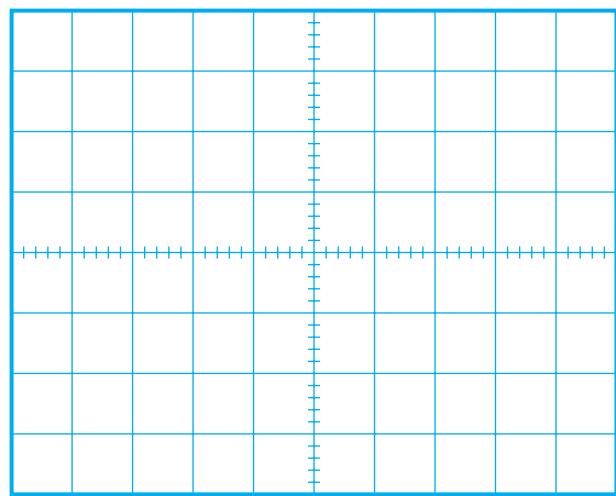

شکل ۸-۱۸ شکل موج ولتاژ در نقطه A

■ دامنه و زمان تنابع شکل موج نقطه A را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{A\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{(v)}$$


$$T = \dots\dots\dots\dots\dots \text{(ms)}$$

■ فرکانس شکل موج نقطه A را محاسبه کنید.

$$f_r = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \dots\dots\dots \text{Hz}$$

■ در حالی که پروب کanal CH1 به نقطه A وصل است، کلید Source اسیلوسکوپ را روی CH1 قرار دهید و پروب کanal CH2 را به نقطه B وصل کنید.

■ شکل موج نقاط A و B را با دورنگ مختلف در شکل ۸-۱۹ رسم کنید.

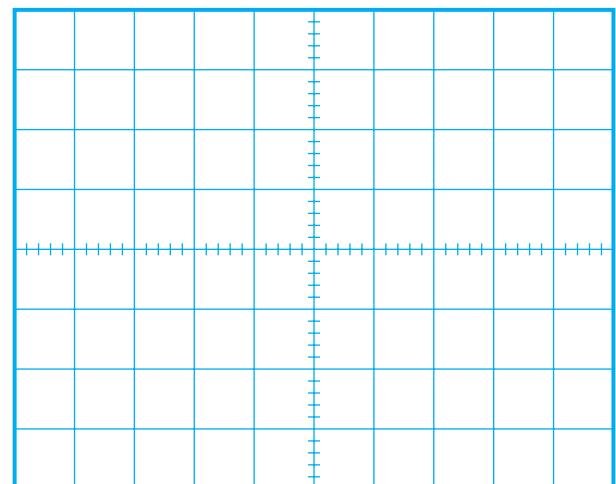


شکل ۸-۱۹ شکل موج ولتاژ در نقاط A و B

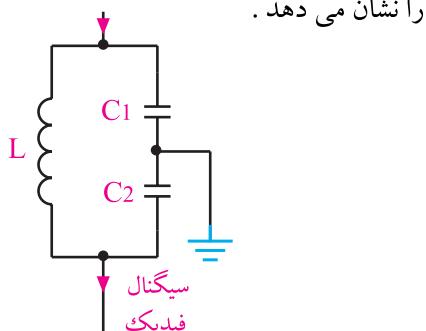
۸-۹ نوسان ساز کول پیتس (Colpitts Oscillator)

مدار فیدبک و تولید نوسان در نوسان ساز کول پیتس، مطابق مدار شکل ۸-۲۰-الف است. این مدار یک مدار هماهنگی LC است که در آن خازن (C_1 , C_2) و یک سلف وجود دارد.

اگر مدار هماهنگی شکل ۸-۲۰-الف در یک تقویت کننده بیس مشترک یا امیتر مشترک قرار گیرد، یک مدار نوسان ساز کول پیتس شکل می‌گیرد. شکل ۸-۲۰-ب یک نمونه نوسان ساز کول پیتس با تقویت کننده امیتر مشترک را نشان می‌دهد.



الف) مدار هماهنگی نوسان ساز کول پیتس

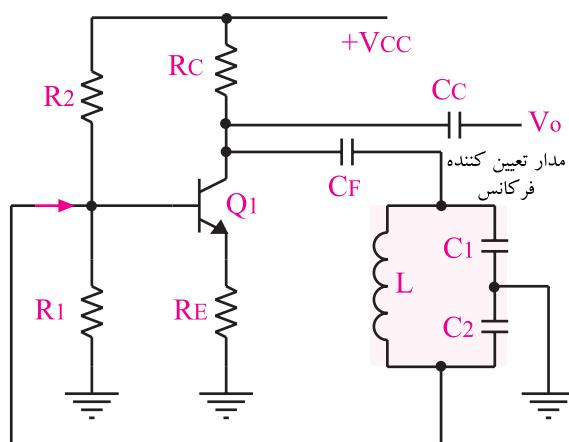

ب) یک نمونه مدار نوسان ساز کول پیتس

شکل ۸-۲۰ نوسان ساز کول پیتس

در مدار آزمایش شکل ۸-۱۷ به جای سلف $100\text{ }\mu\text{H}$ ، سلف $200\text{ }\mu\text{H}$ قرار دهید. فرکانس جدید را از طریق اندازه‌گیری زمان تنابب از روی اسیلوسکوپ به دست آورید.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

سوال ۶ - با توجه به قراردادن سلف $200\text{ }\mu\text{H}$ به جای سلف $100\text{ }\mu\text{H}$ چه نتیجه‌ای حاصل شده است؟ شرح دهید.




۸-۸-۴ نتایج آزمایش


نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه شرح دهید.



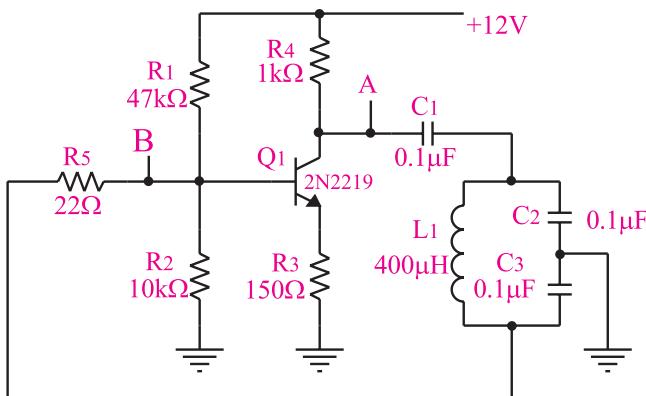آن را مشخص کنید. در شکل ۸-۲۱-ب برد مدار چاپی را مشاهده می کنید.



الف-نقشه فنی مدار اسیلاتور کول پیتس

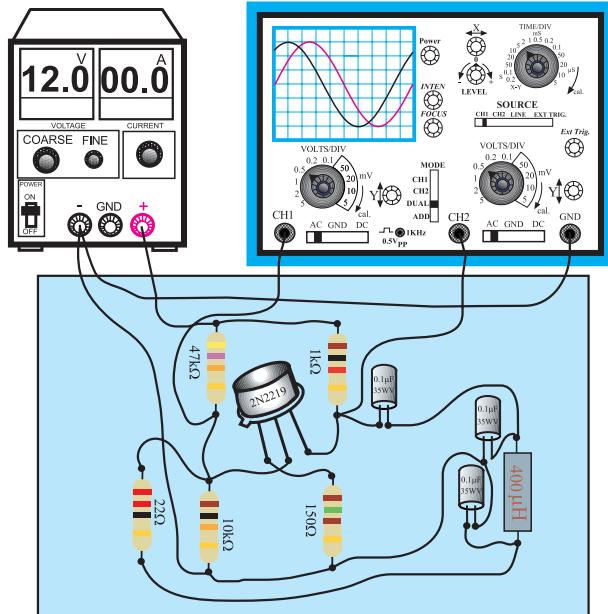

ب - مدار عملی
شکل ۸-۲۱ مدار آزمایش

■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم و آن را به مدار وصل کنید.

■ اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های لازم را روی آن انجام دهید.

■ پروف متعلق به کانال CH1 اسیلوسکوپ را به نقطه A وصل کنید.

■ شکل موج نقطه A را با مقیاس مناسب در شکل ۸-۲۲ رسم کنید.

فرکانس نوسان های نوسان ساز کول پیتس از رابطه زیر به دست می آید :

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_{eq}}}$$

C_{eq} خازن معادل C₁ و C₂ است و از رابطه زیر به دست می آید :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

۸-۱۰ آزمایش شماره ۳

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۸-۱۰-۱ هدف آزمایش :

بستن مدار نوسان ساز کول پیتس و بررسی شکل موج خروجی آن

۸-۱۰-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به نوسان ساز کول پیتس (برددوم با خازن ۰.۰۴۷ μF است).	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۸-۱۰-۳ مراحل اجرای آزمایش :

■ وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۲۱-الف را که به صورت برد مدار چاپی ساخته شده، مورد بررسی قرار دهید و ورودی و خروجی

دامنه سیگنال نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید

$$V_{B\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots(V)$$

اختلاف فاز بین شکل موج سیگنال نقطه A و شکل موج سیگنال نقطه B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi_{B,A} = \dots\dots\dots\dots\dots$$

درجه

با توجه به مقادیر به دست آمده در مراحل فوق به سوالات پاسخ دهید.

سوال ۷- با توجه به مقادیر ولتاژ اندازه گیری شده

بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده را به دست آورید؟



سوال ۸- آیا فرکانس اندازه گیری شده بامقدار



فرکانس به دست آمده از رابطه‌ی $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$ برابر است؟ توضیح دهید.

$$(C_{eq} = \frac{C_1 C_r}{C_1 + C_r} = \frac{0.1 \times 0.1}{0.1 + 0.1} = 0.05 \mu F)$$



سوال ۹- آیا اختلاف فاز بین ورودی و خروجی دقیقاً

۱۸۰ درجه است؟ چرا؟ توضیح دهید.

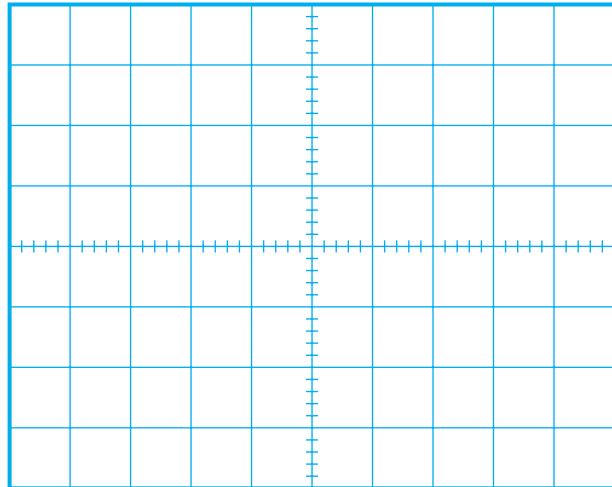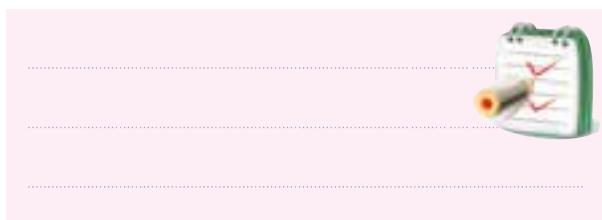

شکل ۸-۲۲ شکل موج ولتاژ در نقطه A

دامنه و زمان تناوب شکل موج ترسیم شده در

شکل ۸-۲۲ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{A\text{peak}} = \dots\dots\dots\dots\dots(V)$$

$$T = \dots\dots\dots\dots\dots$$

فرکانس شکل موج نقطه A را محاسبه کنید


$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{Hz}$$

در حالی که پروب کanal ۱ به نقطه A وصل

است پروب کanal ۲ CH۲ را به نقطه B وصل کنید. نقطه B ورودی نوسان ساز است.

شکل موج نقاط A و B را در شکل ۸-۲۳ با دو رنگ


مختلف ترسیم کنید.

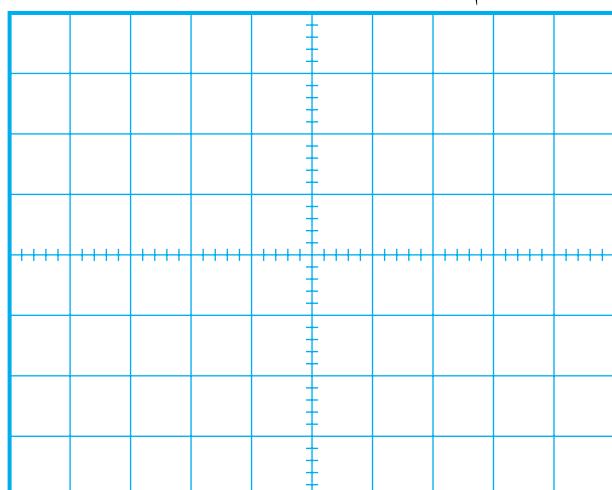

شکل ۸-۲۳ شکل موج ولتاژ در نقاط A و B

۸-۱۱ نوسان ساز آرمسترانگ

نوسان ساز آرمسترانگ، یک نوسان ساز سینوسی است که مدار هماهنگی آن مطابق شکل ۸-۲۴-الف از یک خازن و یک ترانسفورماتور تشکیل می شود. اگر مدار هماهنگی شکل ۸-۲۴-الف در مسیر فیدبک همراه با تقویت کننده قرار گیرد، نوسان ساز آرمسترانگ را تشکیل می دهد، شکل ۸-۲۴-ب.

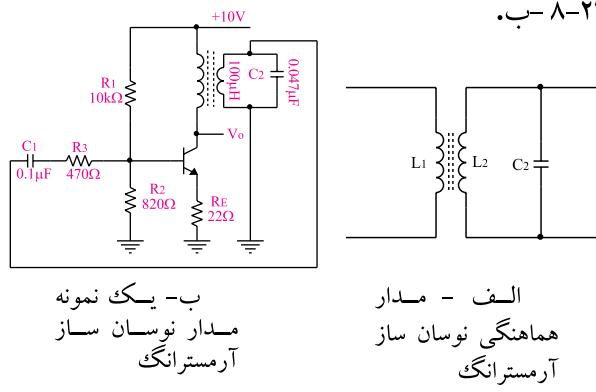

شکل ۸-۲۴ نوسان ساز آرمسترانگ

فرکانس نوسان های نوسان ساز آرمسترانگ از رابطه زیر به دست می آید.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

این آزمایش در استاندارد الکترونیک کارصنعتی وجود ندارد و مربوط به سایر استانداردها است. چنان‌چه در استاندارد مورد آموزش این موضوع وجود دارد آن را اجرا کند.
زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۸-۱۲ آزمایش شماره ۴

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۸-۱۲-۱ هدف آزمایش : بستن مدار نوسان ساز آرمسترانگ و بررسی شکل موج خروجی آن.

توجه

این مرحله را در صورت داشتن وقت کافی انجام دهید.



در مدار آزمایش شماره ۸-۲۱ به جای خازن $1\mu F$ موجود در مدار تانک خازن های $0.047\mu F$ میکروفاراد قرار دهید.

در این حالت زمان تناوب را اندازه بگیرید و مقدار فرکانس را محاسبه کنید.

$$T = \dots\dots\dots\dots S$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots\dots\dots Hz$$

سوال ۱۰-پس از تغییر خازن به مقدار $0.047\mu F$

تغییری در عملکرد مدار ایجاد شده است؟



۸-۱۰-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور تیتروار بنویسید.




منبع تغذیه را روی ۶ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های لازم را روی آن انجام دهید.

خروجی مدار را به کanal CH1 اسیلوسکوپ وصل کنید.

شکل موج مشاهده شده روی اسیلوسکوپ را در نمودار شکل ۸-۲۶ ترسیم کنید.

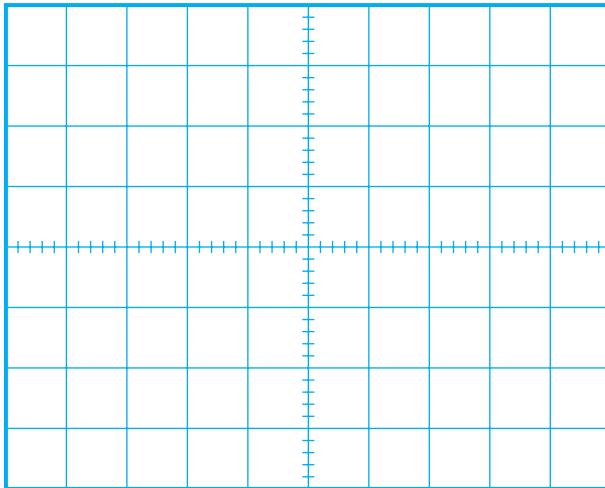

شکل ۸-۲۶ شکل موج خروجی نوسان ساز آرمسترانگ

اگر نوسان ساز نوسان نکرد، پتانسیومتر $1k\Omega$ را کمی تغییر دهید تا نوسان ساز به نوسان در آید. مقادیر زمان تناوب (T) و دامنه ولتاژ (V_{peak}) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots \text{ (mA)}$$

$$V_{peak} = \dots \text{ (V)}$$

فرکانس را محاسبه کنید.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \frac{1}{\boxed{}} = \dots \text{ Hz}$$

سوال ۱۱- برای تغییر فرکانس مدار نوسان ساز شکل ۸-۲۵ کدام عناصر را باید تغییر دهیم؟ توضیح دهید.




۸-۱۲-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:


ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	به اندازه کافی
۴	برد مدار چاپی مربوط به نوسان ساز آرمسترانگ	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۸-۱۲-۳ مراحل اجرای آزمایش:

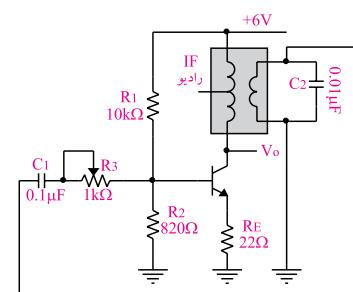وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
مدار شکل ۸-۲۵-الف که به صورت مدار چاپی آماده در اختیار شما قرار دارد را مورد بررسی قرار دهید، ورودی و خروجی آن را شناسایی کنید. در شکل ۸-۲۵-ب برد مدار چاپی را مشاهده می کنید.



الف) نقشه فنی مدار نوسان ساز آرمسترانگ

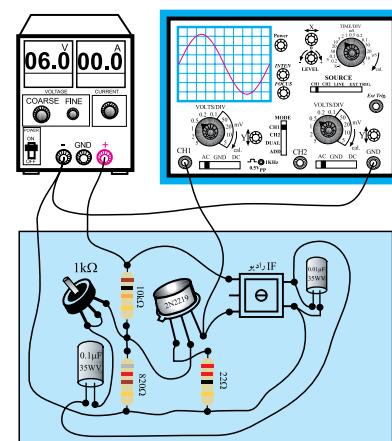

ب- مدار عملی و برد مدار چاپی نوسان ساز آرمسترانگ
شکل ۸-۲۵-ب مدار آزمایش

۸-۱۳ نوسان ساز کریستالی


برای این که فرکانس نوسان ساز پایدار بماند و در اثر تغییرات درجهٔ حرارت و مشخصات سایر عناصر مدار تغییر نکند از نوسان ساز کریستالی استفاده می‌کنیم. کریستال یک مادهٔ معدنی است که خواصی به شرح زیر دارد.

الف - اگر ضربه‌ای به آن وارد شود یا تحت فشار قرار گیرد در لحظهٔ ورود ضربهٔ وفشار، در دو سر آن ولتاژ به وجود می‌آید.

ب - اگر ولتاژی به آن اعمال شود می‌تواند به ارتعاش درآید.

ج - یک قطعهٔ کریستال با توجه به برش و شکل مکانیکی آن می‌تواند در یک فرکانس کاملاً ثابت به روزنامه درآید.

شکل ظاهری چند قطعهٔ کریستال در شکل ۸-۲۷ نشان داده شده است.

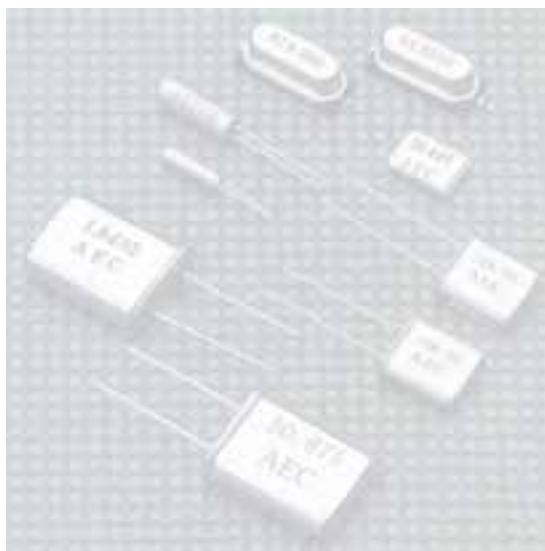

شکل ۸-۲۷ شکل ظاهری چند نمونهٔ کریستال

علامت قراردادی یک قطعهٔ کریستال در شکل ۸-۲۸-الف نشان داده شده است. از نظر الکتریکی یک کریستال می‌تواند مدار الکتریکی معادلی مطابق شکل ۸-۲۸-ب داشته باشد.

سوال ۱۲ - نقش پتانسیومتر $1k\Omega$ را در مدار شکل

۸-۲۵ شرح دهید.



۸-۱۲-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه توضیح دهید.



۸-۱۴ آزمایش شماره ۵

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۸-۱۴-۱ هدف آزمایش:

بررسی عملکرد نوسان ساز کریستالی و اندازه گیری فرکانس آن

۸-۱۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون (هرنوع تلویزیون)	یک دستگاه
۳	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری
۴	سیم رابط	به اندازه کافی


توجه

کریستال در مدار نوسان ساز LC سینوسی یا مربعی قرار می گیرد و برای پایداری فرکانس به کار می رود. این آزمایش برای آشنایی با یک مدار کاربردی واقعی و استفاده از کریستال در مدار نوسان ساز انتخاب شده است.

در این مدار نوسان های ایجاد شده در خروجی ، مربعی هستند.

۸-۱۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:


وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

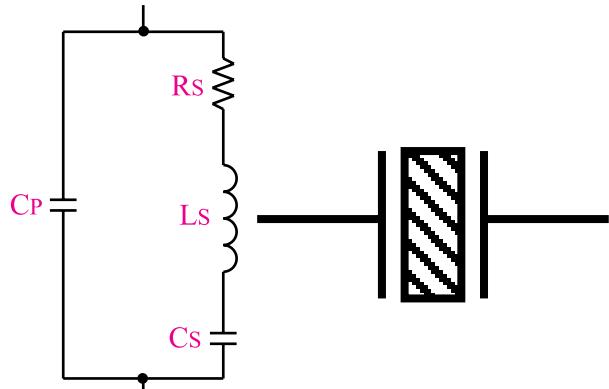

الف - علامت قراردادی
ب - مدار الکتریکی
کریستال معادل یک قطعه کریستال

شکل ۸-۲۸ کریستال

در شکل ۸-۲۹ یک نوسان ساز کریستالی نشان داده شده است. نوسان سازهای کریستالی را در رادیوهای دیجیتالی و در بعضی از فیلترهای IF در رادیوهای جدید به کار می بندند.

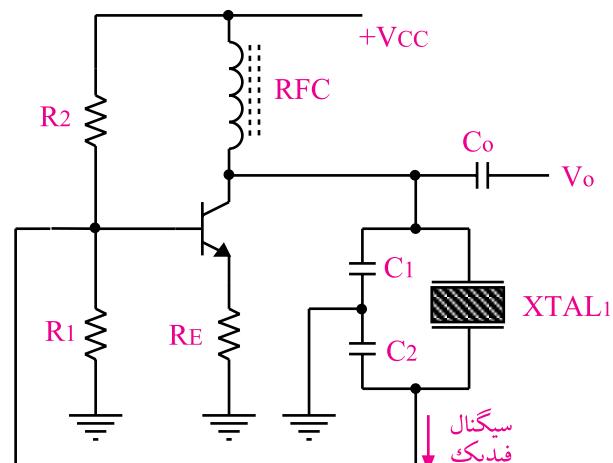

شکل ۸-۲۹ مدار یک نوسان ساز کریستالی برای تعیین مشخصات کریستال لازم است به برگهی اطلاعات (Data sheet) کریستال مراجعه کنید. از مزایای کریستال می توان پایداری فرکانس و ضربیت کیفیت بالای آن را نام برد.


RFC در اسیلاتورهای فرکانس بالا، جهت جداسازی ولتاژهای DC، AC، AC به کار گرفته می شود و تحت عنوان "چوک فرکانس رادیویی" است.

■ کنترل از راه دور تلویزیونی نظیر گروندیک یا هر تلویزیون دیگری که در دسترس دارید را در اختیار بگیرید.
■ از روی مدار چاپی نقشه‌ی فنی دستگاه کنترل از راه دور را که در اختیار دارید، به صورت بلوکی رسم کنید.

محل ترسیم نقشه‌ی فنی کنترل از راه دور



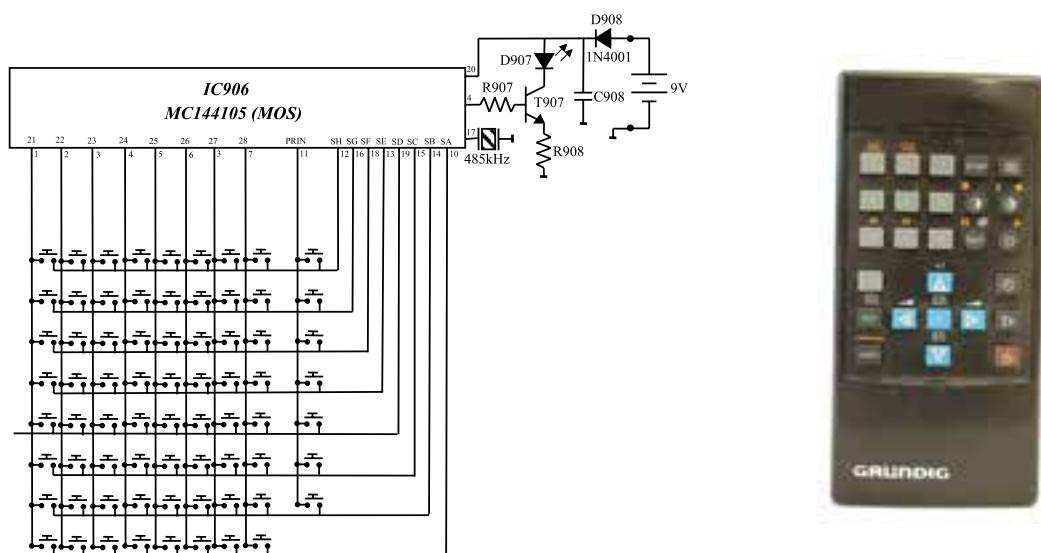در شکل ۸-۳۰ نمای ظاهری و بخشی از نقشه‌ی فنی فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون رنگی گروندیک نشان داده شده است.



ب) مدار داخلی فرستنده کنترل از راه دور

الف) نمای ظاهری فرستنده کنترل از راه دور

شکل ۸-۳۱ یک نمونه فرستنده کنترل از راه دور تلویزیون رنگی

■ همان طور که مشاهده می شود ، برای پایدار کردن فرکانس کار کریستال را یادداشت کنید.

$$f = \dots$$

■ پایه‌ی خروجی آی سی کنترل از راه دور را شناسایی و یادداشت کنید.


..... = شماره‌ی پایه‌ی خروجی آی سی

■ همان طور که مشاهده می شود ، برای پایدار کردن نوسان‌های تولید شده در داخل آی سی از یک کریستال استفاده شده است.



■ شماره‌ی فنی آی سی را یادداشت کنید.

..... = شماره‌ی فنی آی سی

■ اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۸-۳۱ به بیس ترانزیستور T۹۰۷ وصل کنید.

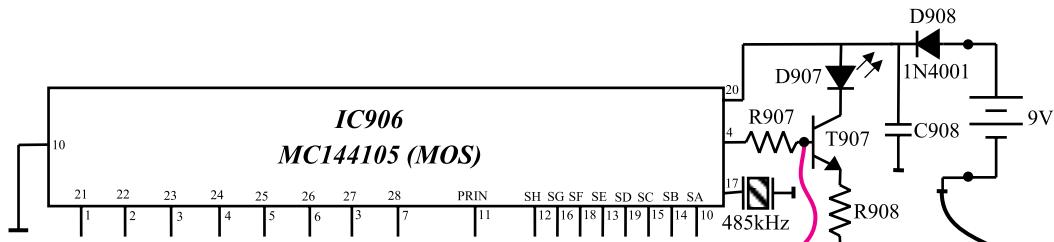

سوال ۸-۱۳ آیا فرکانس تولید شده توسط آی سی ارتباطی با فرکانس کار کریستال دارد؟ توضیح دهید؟

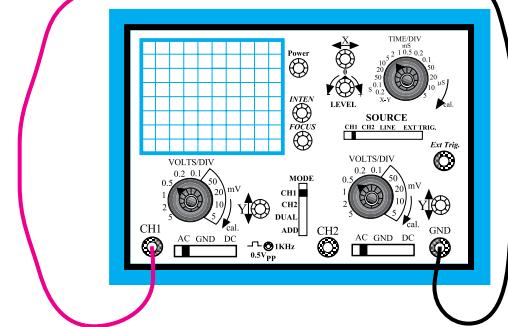
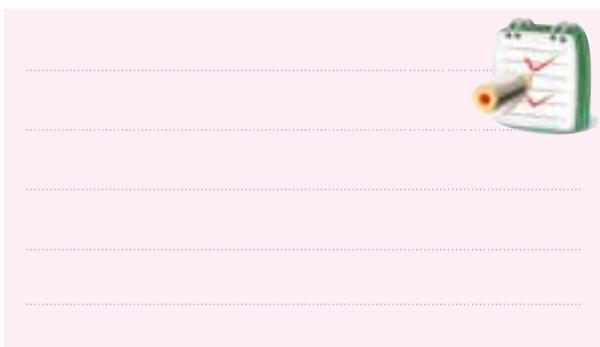


شکل ۸-۳۱ اتصال اسیلوسکوپ به بیس T۹۰۷

■ با فشار دادن یکی از دکمه های کنترل از راه دور و با تنظیم کلید سلکتور های اسیلوسکوپ، شکل موج بیس ترانزیستور T۹۰۷ (خروجی آی سی) را مشاهده کنید و شکل موج را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۸-۳۲ رسم کنید.

نتایج آزمایش ۸-۱۴

نتایج حاصل از آزمایش را در چند سطر به طور خلاصه بنویسید.

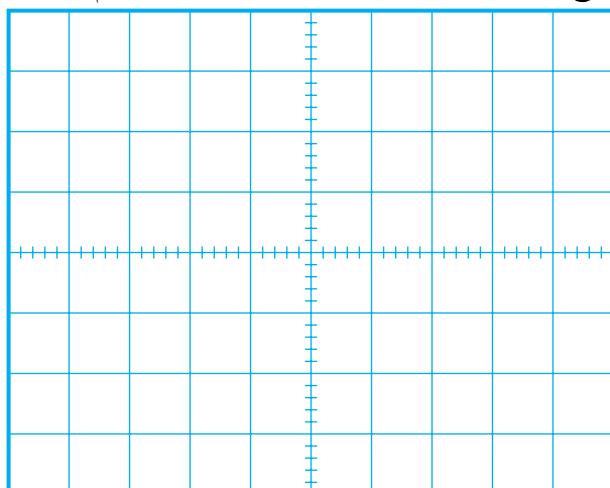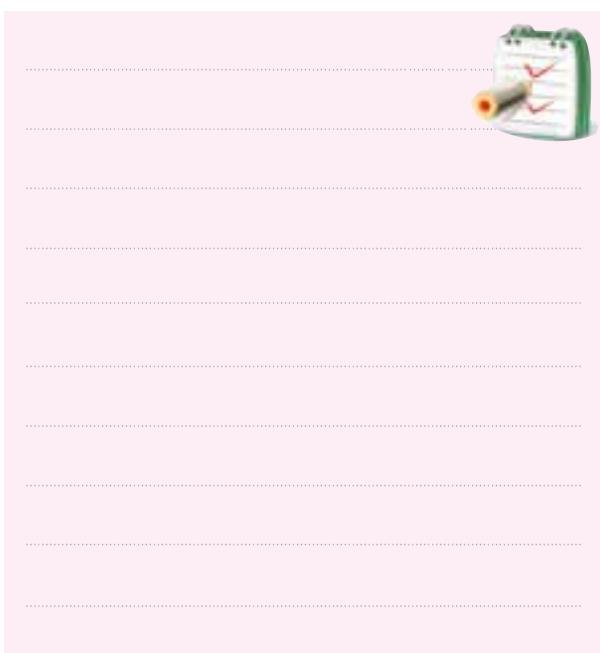

شکل ۸-۳۲ شکل موج پالس های تولید شده در دستگاه کنترل از راه دور

■ فرکانس پالس های تولید شده را محاسبه کنید


$$T = \dots$$

$$F = \dots$$

یادداشت کنید: نکات مهم فصل هشتم

۸-۱۵ ضریب کیفیت مدار نوسان ساز

عواملی مانند درجه حرارت، تغییرات ولتاژ و سایر کمیت‌ها می‌توانند روی فرکانس نوسان ساز اثر بگذارند. هم‌چنین در صورتی که ضریب کیفیت مدار رزونانس LC بالا باشد، پایداری فرکانس بیشتر خواهد بود. مقدار ضریب کیفیت مدار رزونانس LC نشان داده شده در شکل ۸-۳۳ به مقاومت موازی مدار (R_p) بستگی دارد.

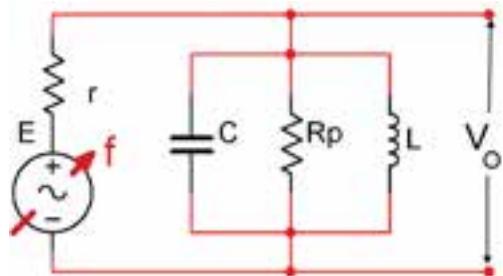

شکل ۸-۳۳ رزونانس موازی

ضریب کیفیت مدار (Q) از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

$$Q = \frac{R_p}{X_L}$$

هر قدر مقدار مقاومت موازی (R_p) مدار رزونانس LC بیشتر باشد، ضریب کیفیت مدار بیشتر است. برای افزایش ضریب کیفیت مدار از کریستال کوارتز استفاده می‌شود.

۵- سه نمونه مدار فیدبک در نوسان سازهای LC را رسم کنید.


.....
.....
.....
.....
.....

۶- رابطه فرکانس نوسان ساز هارتلی را بنویسید.


.....
.....
.....

۷- مدار معادل الکتریکی یک قطعه کربستال را رسم کنید.


.....
.....
.....
.....
.....

آزمون پایانی (۱-۸) نوسان سازهای سینوسی



۱- نوسان ساز را تعریف کنید.


.....
.....
.....

۲- مشخصات نوسان ساز را نام ببرید.


.....
.....
.....

۳- اساس کار نوسان ساز را شرح دهید.


.....
.....
.....
.....
.....


۴- نوسان ساز LC بر چه مبنایی کارمی کند توضیح دهید.


.....
.....
.....
.....

۱۲- طرز کار نوسان ساز کول پیتس را به طور خلاصه بنویسید.



۱۳- فرکانس سیگنال خروجی نوسان ساز شکل ۸-۳۴ تقریباً چند هرتز است؟ (فرض بر این است که نوسان ساز نوسان می کند).

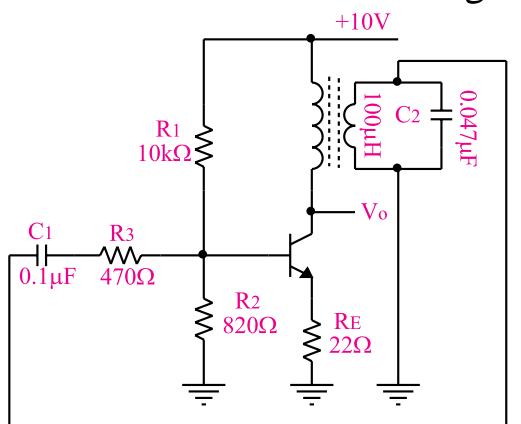


شکل ۸-۳۴ نوسان ساز آرمسترانگ

۸- در نوسان ساز هارتلی مورد آزمایش اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی تقویت کننده تقریباً چند درجه است؟

- الف) صفر ۴۵
د) ۹۰ ۱۸۰
ج) ۱۸۰

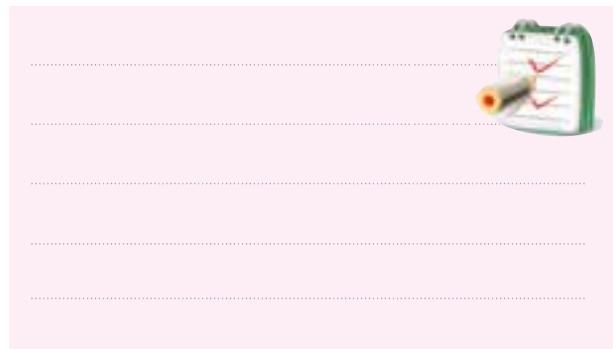
۹- به طور خلاصه طرز کار نوسان ساز هارتلی را توضیح دهید.



۱۰- تفاوت نوسان ساز هارتلی را با آرمسترانگ شرح دهید.



۱۴- با توجه به مدار نوسان ساز شکل ۸-۳۵ به سوالات پاسخ دهید.

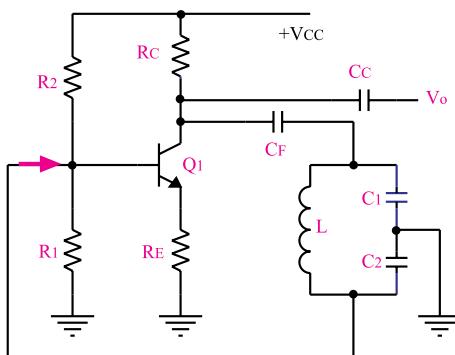


شکل ۸-۳۵

۱۱- در نوسان ساز کول پیتس باید اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و خروجی مدار فیدبک چند درجه باشد تا مدار نوسان کند؟


- الف) صفر ۴۵
د) ۹۰ ۱۸۰
ج) ۱۸۰

الف) نام مدار را بنویسید.

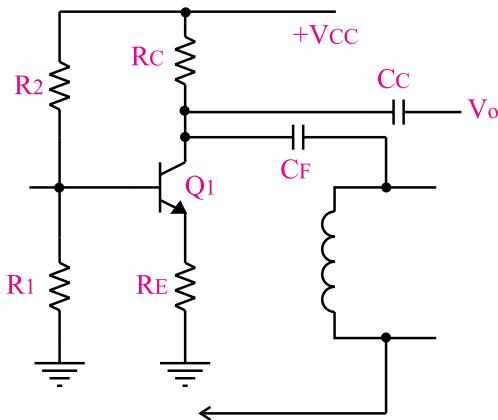


شکل ۸-۳۶ مدار یک نوسان ساز کول پیتس

۱۶- مدار نوسان ساز هارتلی شکل ۸-۳۷ را کامل کنید.

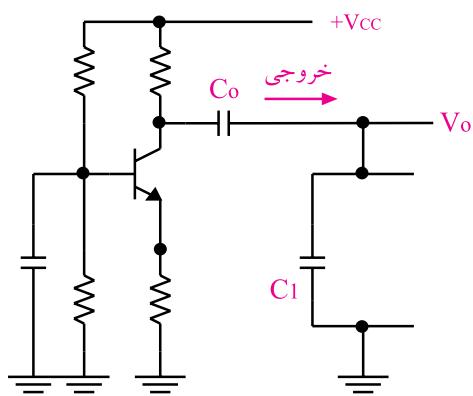

شکل ۸-۳۷ مدار یک نوسان ساز هارتلی

۱۷- مدار نوسان ساز کریستالی شکل ۸-۳۸ را کامل کنید.

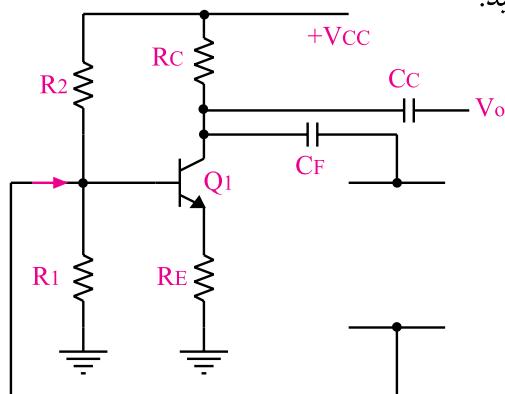

شکل ۸-۳۸ مدار یک نوسان ساز کریستالی

ب) قطعات مدار تعیین کننده فرکانس را مشخص کنید




ج) نوع آرایش ترانزیستور را بنویسید.



د) برای محاسبه فرکانس نوسان های خروجی نوسان ساز از چه رابطه ای استفاده می شود؟



۱۵- مدار نوسان ساز کول پیتس شکل ۸-۳۶ را کامل کنید.

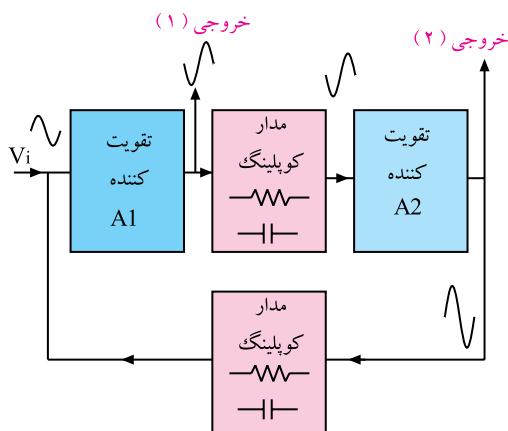

شکل ۸-۴۰ فرایند فیدبک در مولتی ویراتور


اگر نوع کوپلر، مستقیم باشد ، خروجی ها تا اعمال تحریک بعدی ثابت باقی می ماند. اگر کوپلر به صورت سلفی یا خازنی باشد، عمل فیدبک مثبت دوباره صورت می گیرد و تغییرات تکرار می شود، شکل ۸-۴۱

قبل از شروع قسمت دوم فصل (۸) به سوالات پیش از مون ۲-۸ پاسخ دهید.




قسمت دوم: نوسان‌سازهای غیرسینوسی

۱۶-۸ اصول کار مولتی ویراتورها

هر تقویت‌کننده‌ای که در آن فیدبک مثبت به کار رود و دارای دو حالت ثابت باشد را مولتی ویراتور می نامند. در شکل ۸-۳۹ بلوک دیاگرام یک مولتی ویراتور در حالت کلی نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود یک مولتی ویراتور از دو تقویت‌کننده A₁ و A₂ و دو مدار رابط (Coupling) که می توانند خازنی ، سلفی یا مستقیم (DC) باشد تشکیل شده است.

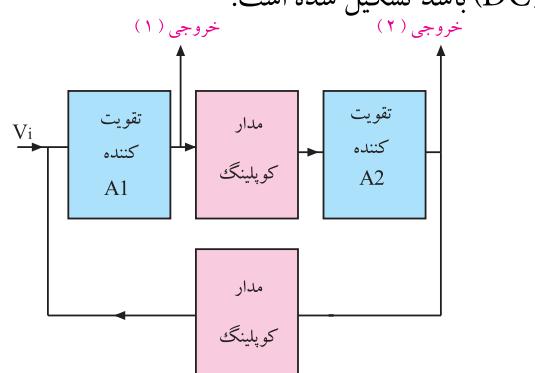


شکل ۸-۳۹ بلوک دیاگرام یک مولتی ویراتور

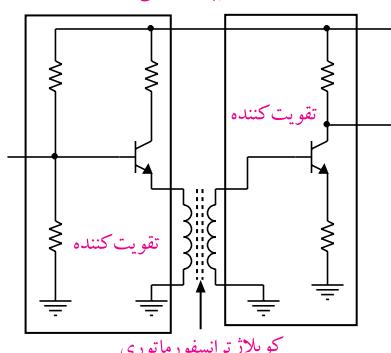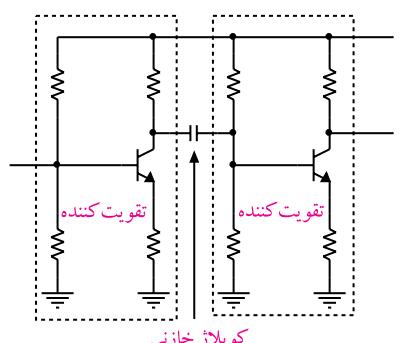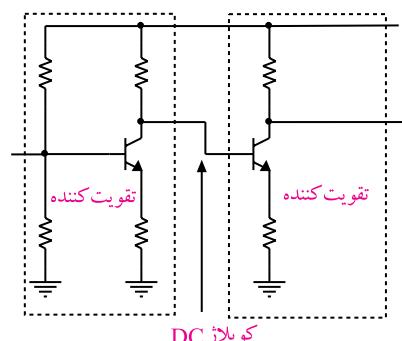

شکل ۸-۴۱ انواع کوپلر بین دو طبقه تقویت‌کننده

در صورتی که از خارج یا داخل مدار سیگنالی را به عنوان فرمان به ورودی بدهیم ، مدار می تواند از یک حالت به حالت دیگر تغییر وضعیت دهد . در شکل ۸-۴۰ این سیگنال در ورودی مدار توسط تقویت‌کننده های A₁ و A₂ تقویت می شود و دوباره به ورودی A₁ می رسد. چون سیگنال تقویت شده با سیگنال ورودی هم فاز است، دوباره تقویت می شود. این عمل آن قدر ادامه می یابد تا دو تقویت‌کننده را به شرایط مرزی یعنی قطع و اشباع ببرد و از افزایش بیشتر دامنه جلوگیری کند، شکل ۸-۴۰.

نمی افتد اما چون در عمل به علت تولرانس های موجود چنین شرایطی امکان پذیر نیست، عملاً جریان های ترانزیستورها یکسان نخواهد بود. این موضوع ممکن است باعث افزایش ولتاژ پایه T_1 در مقایسه با T_2 به مقدار بسیار جزیی شود (عکس این حالت نیز امکان پذیر است). فرض کنید این افزایش روی پایه T_1 ظاهر شود. در این حالت ولتاژ پایه T_1 باعث افزایش I_{C1} و در نتیجه کاهش V_{B2} و V_{CC} می شود. کاهش V_{B2} به نوبه خود کاهش I_{C2} و افزایش بیشتر V_{CC} درنهایت افزایش V_{B1} را به همراه دارد. در اثر ادامه این عمل، در مدت زمانی کوتاه T_1 به اشباع و T_2 به قطع کامل می رود. در این هنگام خروجی T_1 در حدود ۵ ولت (V_{CC}) و T_2 در حدود ۰.۲ ولت باقی می ماند. بیس ترانزیستور T_1 را پایه v Set و بیس T_2 را پایه v Reset می نامیم. حال اگر پایه Reset را لحظه‌ی کوتاه به ولتاژ $+5V$ وصل کنیم خروجی T_1 برابر با ۵ ولت و خروجی T_2 برابر با صفر ولت می شود. به این ترتیب این مدار دارای دو حالت پایدار است، شکل ۸-۴۳.

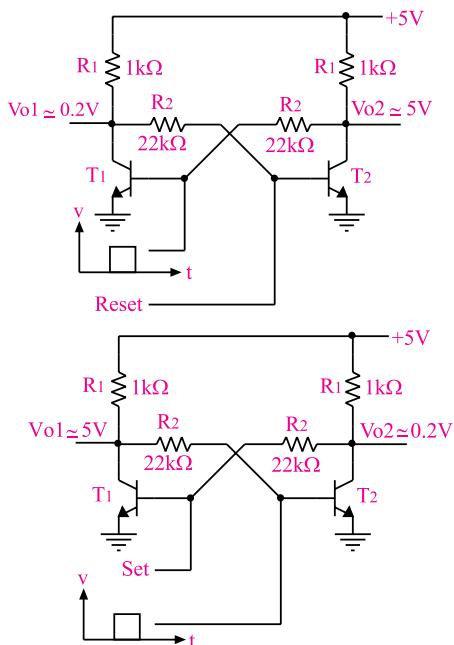


شکل ۸-۴۳ عملکرد مولتی ویبراتور بی استابل

کوپلرها به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) در کوپلر Direct couple DC بین دو طبقه هیچ عنصریا قطعه الکترونیکی قرار ندارد.
ب) در کوپلر خازنی بین دو طبقه یک خازن قرار می گیرد.
ج) در کوپلر ترانسفورماتوری بین دو طبقه یک ترانسفورماتور قرار می گیرد.
به طور کلی مولتی ویبراتورها به سه دسته به شرح زیر تقسیم می شوند:
ب) استابل (Bistable)، مونواستابل (Monostable)، آستابل (Astable).

۱-۱۶ مولتی ویبراتور بی استابل

این مولتی ویبراتور دارای دو حالت پایدار است (Bi معنی ۲) یعنی هنگامی که در یک حالت پایدار قرار گرفت در آن حالت ثابت باقی می ماند تا تحریک خارجی بعدی به مدار وارد شود. در شکل ۸-۴۲ یک نمونه مولتی ویبراتور بی استابل با استفاده از ترانزیستورهای BJT نشان داده شده است.

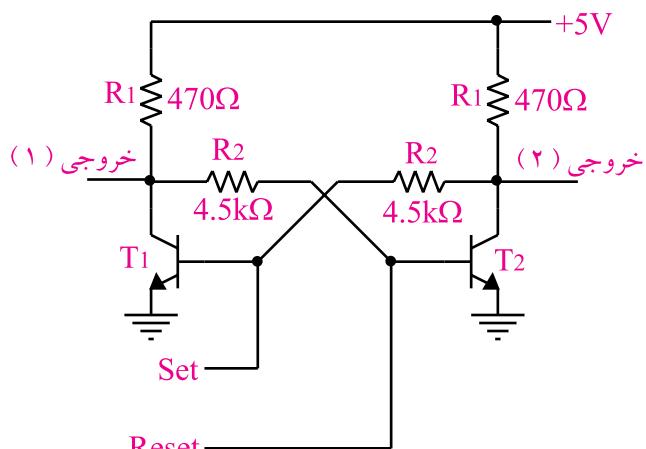


شکل ۸-۴۲ یک نمونه مدار مولتی ویبراتور بی استابل

فرض کنید در لحظه شروع، هر دو ترانزیستور از هرجهت مشابه و دارای شرایط یکسان باشند در این حالت هیچ اتفاقی

۸-۱۶-۲ مولتی ویبراتور مونو استابل


مولتی ویبراتور مونو استابل همان طور که از نامش پیداست دارای یک حالت پایدار است. چنانچه مولتی ویبراتور مونو استابل با تحریک خارجی به حالت ناپایدار برد شود، پس از تأخیر زمانی معینی دوباره به حالت پایدار برمی گردد. شکل ۸-۴۴ یک نمونه مدار مونو استابل را نشان می دهد.

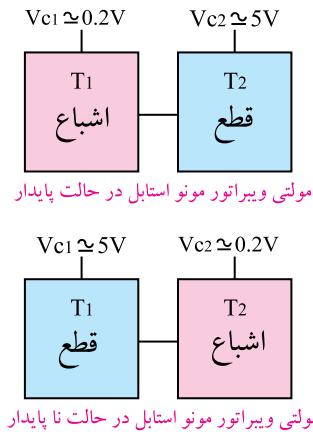

شکل ۸-۴۵ حالت پایدار و ناپایدار مولتی ویبراتور مونو استابل


۸-۱۶-۳ مولتی ویبراتور آستابل

این نوع مولتی ویبراتور دارای حالت پایدار نیست و دائمآ از حالتی به حالت دیگر تغییر وضعیت می دهد. به همین دلیل به آن نوسان ساز موج مربعی هم می گویند. شکل ۸-۴۶ یک نمونه مولتی ویبراتور آستابل را نشان می دهد.

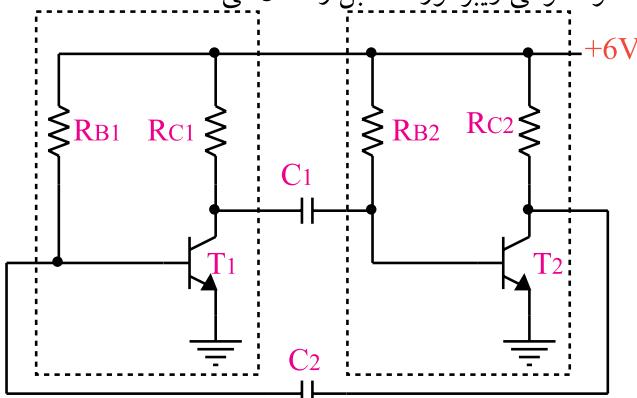

شکل ۸-۴۶ یک نمونه مدار آستابل

طرز کار مدار شکل ۸-۴۶ به این صورت است که در ابتدا فرض می کنیم هر دو ترانزیستور به طور یکسان در ناحیه هدایت کار می کنند. اگر کلیه مشخصات و شرایط دو ترانزیستور یکسان باشد، مدار به همین صورت بدون نوسان باقی می ماند. اما در عمل چنین چیزی امکان ندارد زیرا به علت تولرانس های مدار، یکی از ترانزیستورها بیشتر از دیگری هدایت می کند و تعادل مدار را به هم می زند به عنوان مثال اگر ولتاژ V_{B1} مقدار خیلی جزیی بیشتر از V_{B2} شود افزایش جریان کلکتور T_1 بیش تراز T_2 خواهد بود.

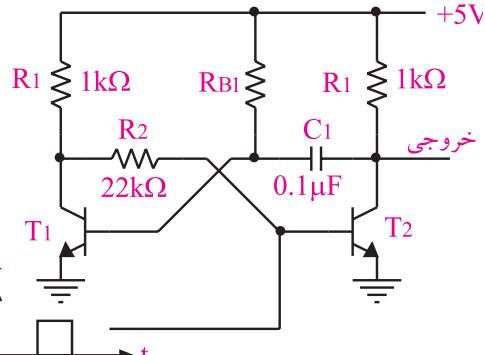

شکل ۸-۴۴ یک نمونه مدار مونو استابل

این شکل شبیه مدار بی استابل است با این تفاوت که یکی از مدارهای کوپلاژ آن مستقیم (DC) و دیگری خازنی (AC) است. در حالت پایدار T_1 اشباع و T_2 قطع است. زیرا بیس ترانزیستور T_1 از طریق مقاومت R_{B1} که به بیس وصل است به اشباع می رود و ولتاژ V_{C1} را تا حدود 0.2 ولت کاهش می دهد. در نتیجه V_{B2} همان حدود 0.2 ولت باقی می ماند و ترانزیستور T_2 را در حالت قطع نگه می دارد و ولتاژ خروجی آن را به $+5V$ می رساند. حال اگر یک پالس مثبت به بیس T_2 اعمال کنیم، T_2 اشباع می شود و ولتاژ خروجی آن به 0.2 ولت می رسد. از طرف دیگر ولتاژ بیس T_1 نیز کم می شود زیرا خازن، تغییرات ولتاژ را از یک صفحه به صفحه دیگر خود منتقل می کند. در این حالت T_1 خاموش می شود. پس از این مراحل خازن C_1 از طریق R_{B1} شروع به شارژ شدن می کند و وقتی ولتاژ دوسر آن به حدی رسید که بتواند T_1 را به اشباع ببرد، مجدداً T_2 به اشباع و T_1 به قطع می رود. بنابراین، این مدار دارای یک حالت پایدار و یک حالت ناپایدار است، شکل ۸-۴۵.

۸-۱۷ آزمایش شماره ۶

زمان اجرا: ۶ ساعت آموزشی

۸-۱۷-۱ هدف آزمایش:

بستن مدارهای مولتی و بیراتور آاستابل، مونو استابل و
بی استابل و ترسیم شکل موج و اندازه گیری فرکانس آن
۸-۱۷-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۳	برد برد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	سیم رابط	به اندازه کافی
۵	ترانزیستور BC107 یا ۲N2219 یا BC140	از هر کدام دو عدد
۶	مقاومت ۴۷kΩ، ۴/۷kΩ، ۱kΩ و ۱۰۰kΩ	از هر کدام دو عدد
۷	خازن ۰/۰۱μf، ۰/۰۲۲μf و ۴۷μf	از هر کدام دو عدد
۸	دیود LED دو رنگ	۱ عدد
۹	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


۸-۱۷-۳ مراحل اجرای آزمایش:

الف - بررسی مدار مولتی و بیراتور آاستابل




وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۴۸ را روی برد برد یا برد آزمایشگاهی

بیندید.

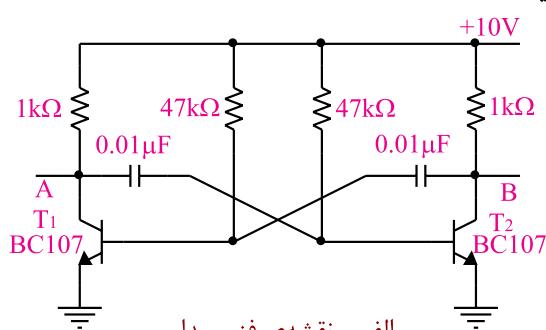

بنابراین کاهش ولتاژ V_{C1} نیز بیش تر از کاهش V_{C2} می‌شود. این کاهش ولتاژ از طریق خازن C_1 به B_1 منتقل می‌شود، جریان کلکتور T_1 را کاهش می‌دهد و باعث افزایش V_{C1} می‌شود در نتیجه، افزایش V_{B2} تداوم می‌یابد و در زمانی کوتاه T_2 را اشباع و T_1 را به قطع می‌برد. در این حالت V_{C1} تقریباً برابر $(+V_{CC}) + V_{CE1}$ و $V_{B1} = 0.2V$ است. چنین حالتی پایدار نخواهد ماند، زیرا خازن C_1 از طریق R_{B1} و ترانزیستور T_1 شارژ می‌شود و ولتاژ B_1 را زیاد می‌کند. به محض این که $V_{B1} = 0.55V$ شروع به هدایت می‌کند و T_1 را به سوی قطع می‌برد. این سیکل به طور مداوم تکرار می‌شود، شکل (الف - ب - ج).

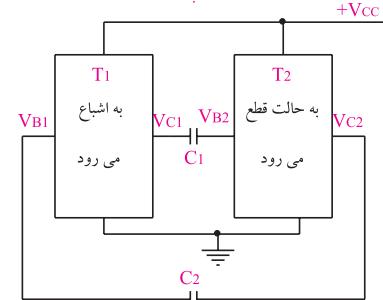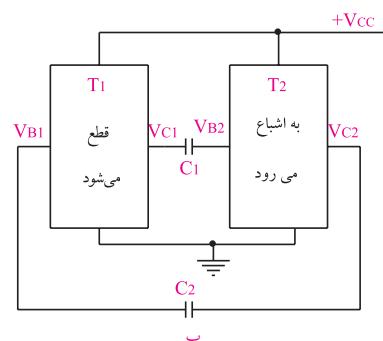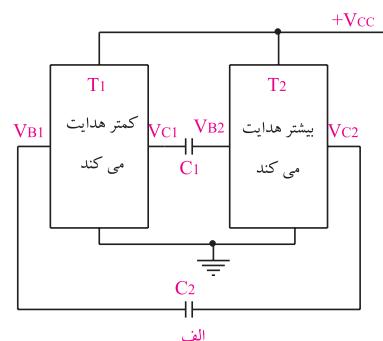

شکل ۸-۴۷ روند تغییر حالت ترانزیستور ها در مولتی و بیراتور آاستابل

$T = \dots$

■ مقدار فرکانس اسیلاتور (مولتی ویبراتور) را محاسبه


کنید.

$$T =$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots \text{Hz}$$

■ ظرفیت خازن ها را از $0.022 \mu\text{F}$ میکرو فاراد به 0.022 pF میکرو فاراد تغییر دهید.

شکل موج ها را مشاهده و در شکل ۸-۵۰ رسم کنید.

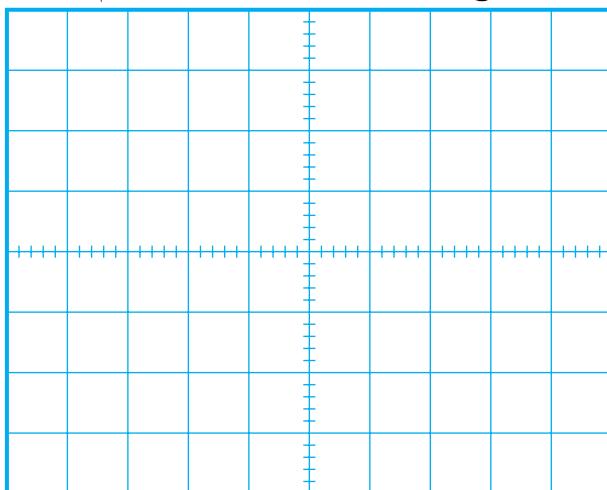

شکل ۸-۵۰ شکل موج نقاط A و B با خازن های
 $C_1 = C_2 = 0.022 \mu\text{F}$

■ زمان تناوب را در این حالت اندازه بگیرید و یادداشت

کنید


$T = \dots$

■ فرکانس مولتی ویبراتور را محاسبه کنید.

$$T =$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\boxed{\quad}} = \dots \text{Hz}$$

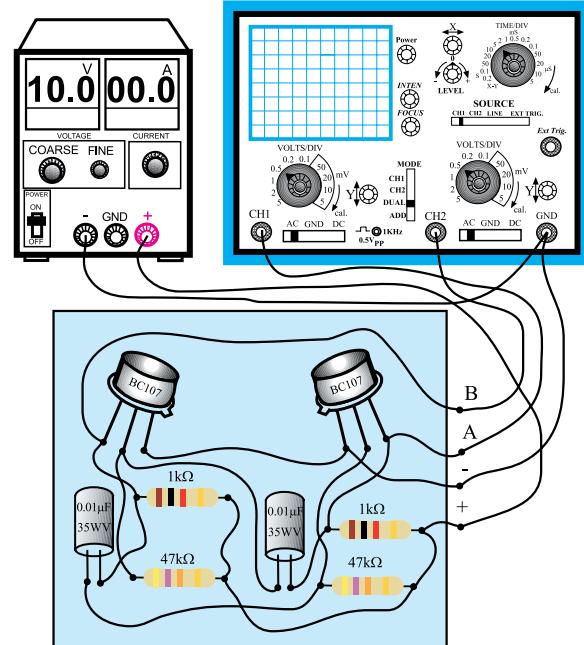سوال ۱۲ - چرا با تغییر ظرفیت خازن، فرکانس نوسان




ب- مدار عملی
شکل ۸-۴۸ مدار آزمایش

■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ نقاط A و B را به کانال های CH2 و CH1 وصل کنید.

■ شکل موج های مشاهده شده را در روی نمودار

شکل ۸-۴۹ رسم کنید.

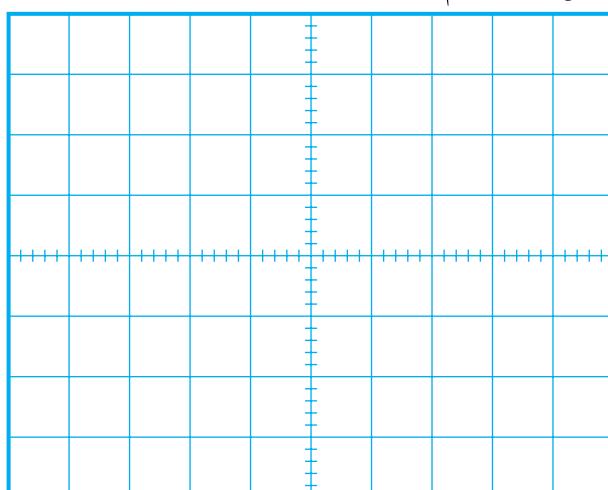

شکل ۸-۴۹ شکل موج نقاط A و B روی صفحه اسیلوسکوپ

■ زمان تناوب شکل موج خروجی مولتی ویبراتور را اندازه بگیرید و آن را یادداشت کنید.

تغییر می کند؟ توضیح دهید.




ب : بررسی مدار مولتی ویبراتور مونواستابل

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

مدار شکل ۸-۵۲ را روی برد برد یا بردازمايشگاهی

بیندید.

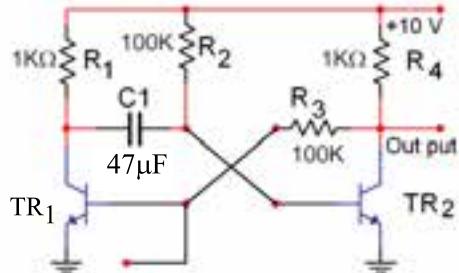

شکل ۸-۵۲ مدار مولتی ویبراتور مونواستابل

منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار وصل کنید.

ولتاژ DC کلکتور - امیتر ترانزیستورهای T_{R_1} و T_{R_2} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots$$

با مقایسه مقادیر ولتاژ کلکتور ترانزیستورهای T_{R_1} و T_{R_2} ، کدام ترانزیستور قطع و کدام ترانزیستور اشباع است؟

$$T_{R_1} = \dots\dots\dots \text{وضعیت}$$

$$T_{R_2} = \dots\dots\dots \text{وضعیت}$$


برای یک لحظه بیس ترانزیستور T_{R_1} را تحریک کنید برای این منظور کافی است بیس را از طریق یک مقاومت $100\text{ k}\Omega$ به منبع ولتاژ $+10$ ولت برای یک لحظه وصل و سپس قطع کنید.

کانال (۱) اسیلوسکوپ و (CH1) را به کلکتور

ترانزیستور T_{R_2} وصل کنید و شکل موج کلکتور ترانزیستور T_{R_2} را مشاهده کنید.

ظرفیت یکی از خازن ها را $0.01\text{ }\mu\text{F}$ و ظرفیت خازن دیگر را $0.022\text{ }\mu\text{F}$ انتخاب کنید.

شکل موج نقاط A و B را به کمک اسیلوسکوپ دو کanalه درنمودار شکل ۸-۵۱ رسم کنید.

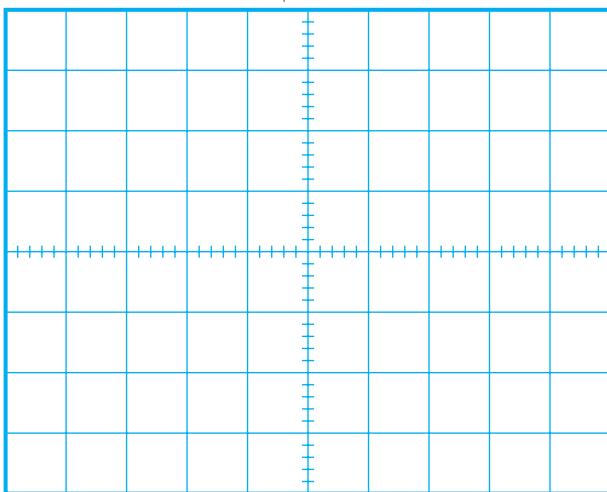


شکل ۸-۵۱ شکل موج نقاط A و B با خازن $0.01\text{ }\mu\text{F}$ و $0.022\text{ }\mu\text{F}$ با خازن

سوال ۱۵ - چرا شکل موج ها قرینه نیستند؟ توضیح دهید.



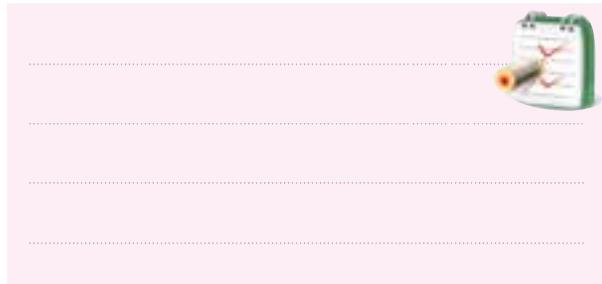سوال ۱۶ - کدام ترانزیستور قطع و کدام ترانزیستور اشباع است؟ توضیح دهید.



بیس ترانزیستوری که در ناحیه‌ی قطع قرار دارد را تحریک کنید.


برای این منظور کافی است بیس را از طریق یک مقاومت $100\text{ k}\Omega$ به منبع ولتاژ $+10$ ولت وصل کنید.

ولتاژ کلکتور-امیتر ترانزیستورهای T_{R1} و T_{R2} را دوباره اندازه بگیرید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

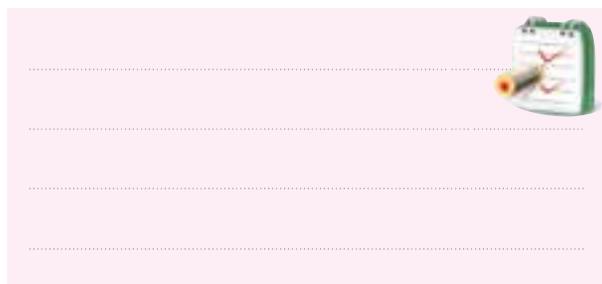سوال ۱۷ - آیا ترانزیستوری که قبلًا قطع بود به حالت اشباع رفته است؟ آیا ترانزیستوری که اشباع بوده است به حالت قطع رفته است؟




ولتاژ تحریک بیس ترانزیستوری که در حالت قطع قرار داشت را بردارید (قطع کنید).

ولتاژهای $V_{CE_{TR_1}}$ و $V_{CE_{TR_2}}$ را دوباره اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots \text{ ولت}$$


■ شکل موج خروجی ترانزیستور T_{R2} را با مقیاس مناسب در شکل ۸-۵۳ رسم کنید.

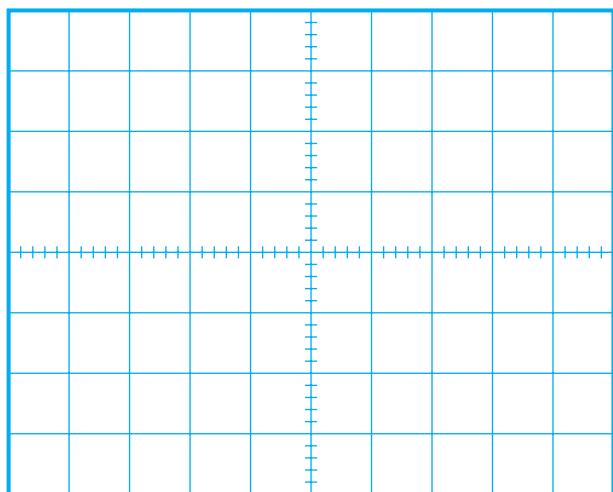

شکل ۸-۵۳ ■ شکل موج مدار مولتی ویبراتور مونواستابل ج: برسی مدار مولتی ویبراتوری بی استابل

وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مدار شکل ۸-۵۴ را روی برد برد یا بردازماشگاهی بیندید.

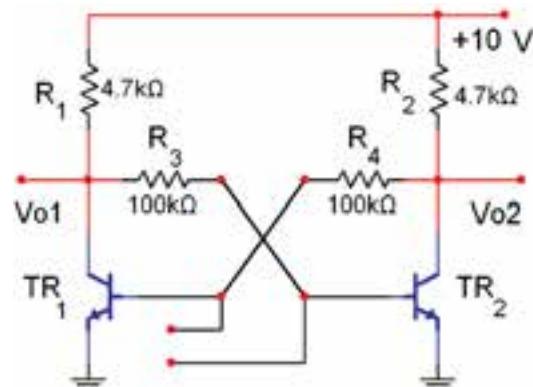

شکل ۸-۵۴ مولتی ویبراتور بی استابل

■ منبع تغذیه را روی 10 ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ ولتاژ $V_{CE_{TR_1}}$ و $V_{CE_{TR_2}}$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{CE_{TR_1}} = \dots\dots\dots$$

$$V_{CE_{TR_2}} = \dots\dots\dots$$

۸-۱۷-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش های الف ، ب ، ج و درابه طور خلاصه شرح دهد.



(الف)

(ب)

(ج)


سوال ۱۸- آیا وضعیت اشباع و قطع ترانزیستورها عوض

شده است ؟ توضیح دهید.



در صورت داشتن وقت کافی آزمایش زیر را اجرا کنید.

■ مدار شکل ۸-۵۵ را روی برد برد یا بردازیم کاهی بیندید.

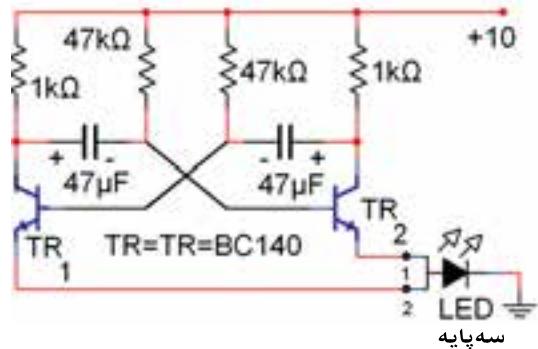

شکل ۸-۵۵

■ منبع تغذیه را به مدار اتصال دهید و مدار را راه اندازی کنید.

■ به نحوه چشمک زدن LED توجه کنید.

■ برای تغییر فرکانس مدار، مقدار چه قطعاتی باید تغییر کند ؟ نام ببرید.

..... = نام قطعات

سوال ۱۹- اگر فرکانس افزایش یابد ترکیب دو رنگ

LED به چه رنگی رؤیت خواهد شد ؟



این حالت B_1 به زمین و B_2 به پتانسیل V_{BB} متصل شده است
شکل ۸-۵۷ - ب.

جريان معادلی که از نیمه هادی نوع N عبور می کند ، از رابطه‌ی: $\frac{V_{BB}}{R_1 + R_2}$ محاسبه می شود . پتانسیل الکتریکی محل اتصال ناحیه P یعنی نقطه E' نسبت به زمین از رابطه‌ی زیر به دست می آید:


$$I = \frac{V_{BB}}{R_1 + R_2}$$

$$V_{E'} = I \cdot R_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{BB} = \eta V_{BB}$$


$$\eta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

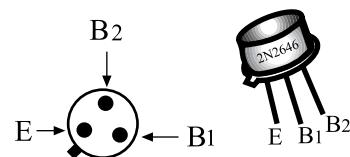۸-۱۸ ترانزیستور تک پیوندی (UJT)

ترانزیستور تک اتصالی یا UJT از یک قطعه نیمه هادی معمولاً نوع N و به ندرت نوع P با ناخالصی کم تشکیل می شود . در قسمتی از نیمه هادی نوع N یک نیمه هادی نوع P را نفوذ می دهد، به این ترتیب اصطلاح تک پیوندی تعریف می شود . شکل ۸-۵۶ الف ، ب و ج شکل ظاهری ، ساختمان داخلی و نماد یا علامت قراردادی این نوع ترانزیستور را نشان می دهد .




الف شکل ظاهری ترانزیستور UJT

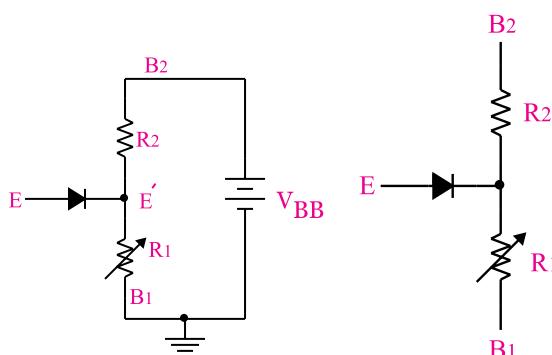


الف-مدار معادل UJT ب- مدار مربوط به محاسبه ولتاژ E
شکل ۸-۵۷ مدار معادل UJT و نحوه محاسبه ولتاژ E

را ضریب تقسیم UJT می نامند که مقدار آن به وسیله‌ی کارخانه سازنده مشخص می شود . در شکل ۸-۵۸ مدار معادل یک نمونه UJT رسم شده است .

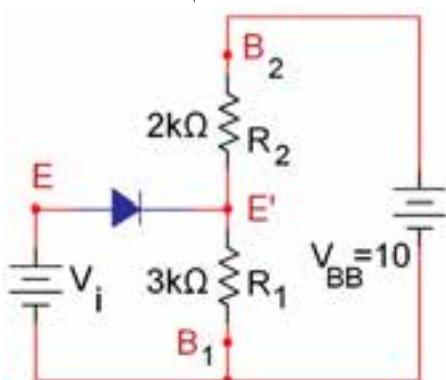

شکل ۸-۵۸ مدار معادل یک نمونه UJT

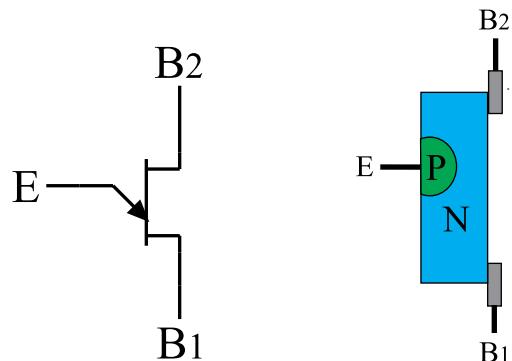


ب - ساختمان داخلی UJT ج-نماد ترانزیستور UJT
شکل ۸-۵۶

دو اتصال انتهایی ناحیه N را پایه های B_1 (بیس یک) و B_2 (بیس دو) و اتصال نیمه هادی نوع P را امیتر می گویند . مقاومت اهمی نیمه هادی نوع N زیاد و در حدود ۴ تا ۱۰ کیلو اهم است .

ترانزیستور UJT را می توان به صورت مدار معادل شکل ۸-۵۷ - الف نیز نشان داد . مقاومت های R_1 و R_2 همان مقاومت نیمه هادی نوع N است . $R_1 + R_2$ مقاومت الکتریکی است که بین پایه های B_1 و B_2 وجود دارد . گاهی $R_1 + R_2$ را با R_{BB} نیز نشان می دهنند .

چنان چه پایه‌ی امیتر (E) را بازنگه داریم و اختلاف پتانسیل V_{BB} را در دو سر نیمه هادی نوع N برقرار کنیم در

در ترمینال E روی پایه امیتر، یک موج دندانه اره ای و در ترمینال B، پالس سوزنی به وجود می آید که با توجه به نیاز می توان از هر کدام از این شکل موج ها استفاده کرد، شکل ۸-۶۰.

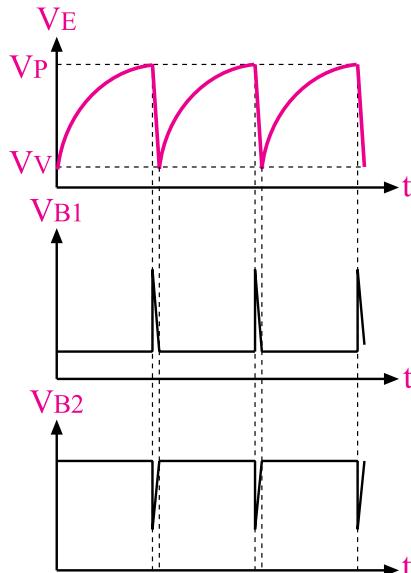

شکل ۸-۶۰-شکل موج ولتاژ در پایه های نوسان ساز UJT

طرز کار مدار به این صورت است که ابتدا UJT در حالت قطع قرار دارد و خازن C از طریق مقاومت R با ثابت زمانی RC شارژ می شود. هنگامی که ولتاژ خازن به مقدار V_p می رسد، UJT را به حالت هدایت می برد. در این حالت جریان زیادی از مسیر EB عبور می کند. هدایت UJT باعث دشارژ خازن می شود و ولتاژ ترمینال E را به طور ناگهانی کاهش می دهد. از آن به بعد UJT به حالت قطع می رود و چرخه سیکل از نو تکرار می شود. در صورتی که باشد فرکانس نوسان UJT برابر است با:

$$F = \frac{1}{0.7RC} (\text{Hz})$$

همان طور که مشاهده می کنید طبق قانون تقسیم ولتاژ در محل اتصال R و R' ولتاژ E' از رابطه زیر به دست می آید:


$$V_{E'} = 10 \times \frac{3k\Omega}{3k\Omega + 2k\Omega} = 6 \text{ ولت}$$

اگر ولتاژ V_i را لحظه زیاد کنیم، تا زمانی که دیود قطع است جریانی از امیتر عبور نمی کند. اگر ولتاژ V_i به اندازه 0.6 ولت (ولتاژ هدایت دیود V_D) از ولتاژ E' ($V_{E'} = 6V$) بیشتر شود، دیود اتصال PN را به حالت هدایت می برد و جریان در امیتر جاری می شود. به این ترتیب ولتاژ نقطه E' کاهش می یابد و هدایت دیود را تشدید می کند و به نوبه خود پتانسیل E' باز هم کم می شود. مهم ترین کاربرد UJT، تولید شکل موج دندانه اره ای و پالس است. از ترانزیستور UJT به هیچ عنوان نمی توان در مدارهای تقویت کننده استفاده کرد.

ویژهی دانش آموزان علاقه مند:

تحقیق کنید که چرا نمی توان از ترانزیستور UJT در مدارهای تقویت کننده استفاده کرد.

در شکل ۸-۵۹ یک نمونه مدار کاربردی با استفاده از UJT را ملاحظه می کنید.

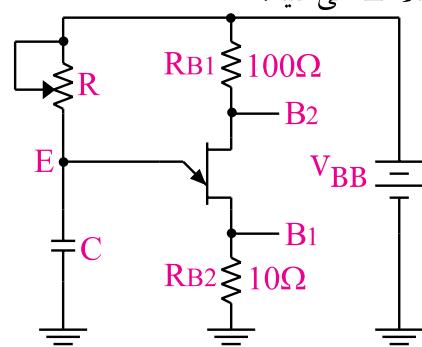


شکل ۸-۵۹-یک نمونه مدار کاربردی UJT

یادآوری


این فرمول مربوط به حالت خاص
 $\eta = 0/5$ است. چنان‌چهار
 نباشد، فرمول پیچیده‌تر می‌شود که به
 دلیل محدودیت‌های موجود از بیان
 آن صرف نظر می‌کنیم. با توجه به
 موارد بیان شده برای به دست آوردن
 مقدار فرکانس (F) عملًا لازم است
 از شکل موج مشاهده شده روی
 صفحه اسیلوسکوپ استفاده کنیم.

۸-۱۹-۳ مراحل اجرای آزمایش :

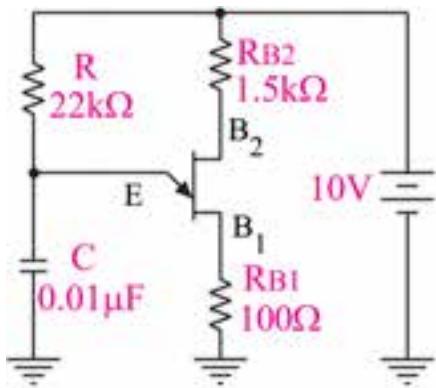- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- مدار شکل ۸-۶۱ را روی برد برد یا بردازیم کنید.
- بیندید.



الف - نقشه فنی مدار

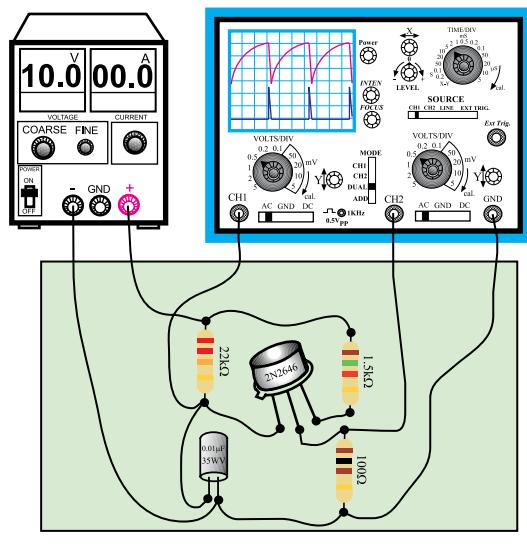

ب - مدار عملی

شکل ۸-۶۱ مدار عملی نوساز ساز UJT

۸-۱۹-۴ آزمایش شماره ۷

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی


۸-۱۹-۱ هدف آزمایش :

بدنه اره ای با استفاده از ترانزیستور UJT


۸-۱۹-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰-۳۰ V	۱A
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۳	بردبرد یا برد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	ترانزیستور ۲N2646	یک عدد
۵	خازن $0.01 \mu F$	یک عدد
۶	مقاومت‌های $22k\Omega$, $1/5k\Omega$, $220k\Omega$, 100Ω وات $\frac{1}{4}$	از هر کدام یک عدد
۷	سیم رابط	به اندازه کافی
۸	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

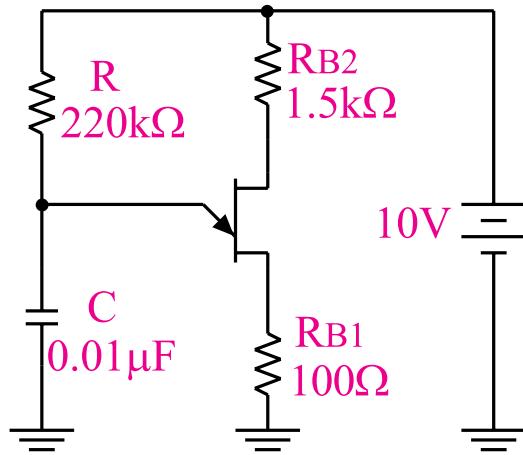■ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.



الف - نقشه فنی مدار

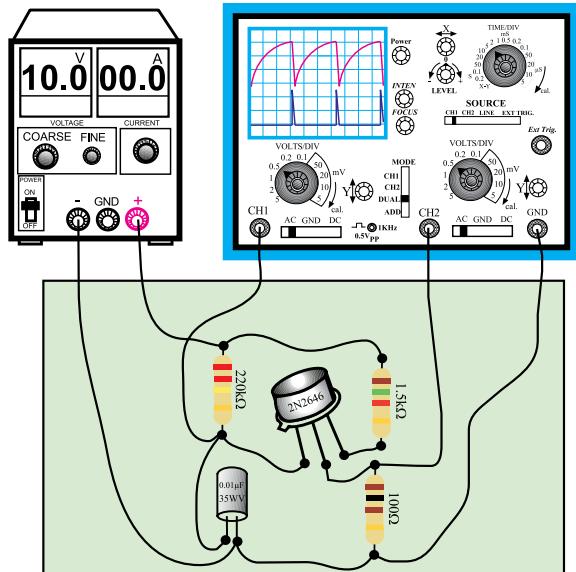


ب- مدار عملی

شکل ۸-۶۳ مدار آزمایش

■ در صورت نیاز تنظیمات لازم را دوباره روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

■ قبل از وصل کردن سیگنال خروجی به اسیلوسکوپ، اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیمات FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div را انجام دهید.

■ شکل موج مربوط به کanal CH1 (E) و کanal CH2 (B1) اسیلوسکوپ را با مقیاس مناسب در نمودار شکل ۸-۶۲ با دو رنگ مختلف رسم کنید.

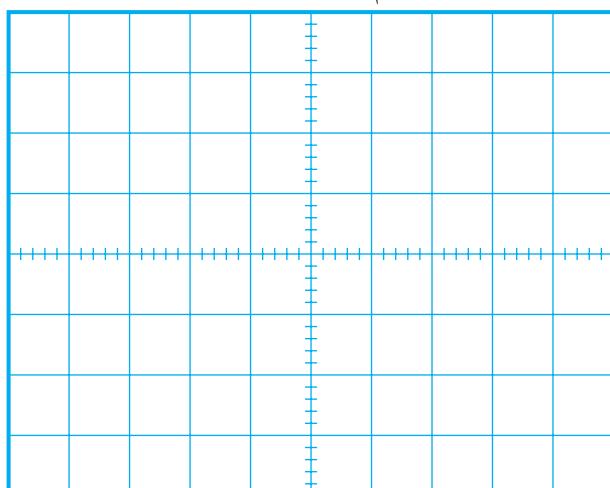

شکل ۸-۶۲ شکل ولتاژ نقاط E و B1 (دو سرخازن)

■ زمان تناوب شکل موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots\text{ms}$$


■ فرکانس را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{T(\text{ms})} = \frac{1}{\boxed{}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

در مدار شکل ۸-۶۱، به جای مقاومت $22\text{k}\Omega$ ، مقاومت $220\text{k}\Omega$ قرار دهید، شکل ۸-۶۳

۸-۱۹-۴ نتایج آزمایش

نتایج حاصل از آزمایش را به صورت تیتر وار بنویسید.

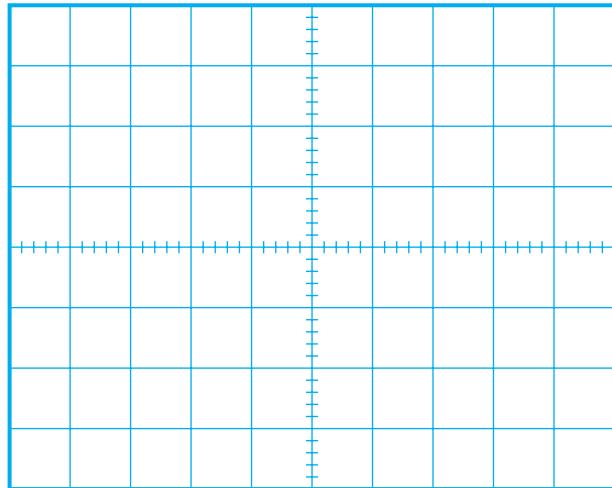

شکل ۸-۶۴ شکل موج های E_{VB} در حالتی که مقاومت امیتر $220\text{k}\Omega$ است

■ در صورت نیاز تنظیمات لازم را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

■ زمان تناوب را با استفاده از شکل موج اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots\text{(ms)}$$

■ فرکانس را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \frac{\dots\dots}{T(\text{ms})} = \frac{1000}{\boxed{}} = \dots\dots\dots\text{Hz}$$

سوال ۲۰ - فرکانس شکل موج نشان داده شده در شکل های ۸-۶۲ و ۸-۶۴ را با یک دیگر مقایسه کنید. چه تفاوتی بین شکل ها وجود دارد؟ شرح دهید.


۸-۲۰ مدار تایمر با استفاده از آی سی ۵۵۵ (Timer)

به کمک مدارهای الکترونیکی می توانید مدار زمان سنج یا تایمر بیندید. زمان سنج بعد از زمان مشخصی که قابل تنظیم است می تواند مدار یا رله ای را وصل یا قطع کند، شکل ۸-۶۵ الف.

برای این منظور IC هایی با کاربردهای ویژه ساخته شده است. بعضی از این IC ها قادرند بعد از زمان های بسیار کم حتی چند میکروثانیه مدار دیگری را قطع یا وصل کنند. برخی دیگر از این IC ها چندان حساس نیستند. در زیر یک نمونه IC تایмер نسبتاً مشهور و پر کاربرد و ساده مورد بررسی قرار می گیرد.


شماره این IC ۵۵۵ است و می تواند به عنوان یک مولتی ویبراتور آستabil یا مونواستabil عمل کند. تغذیه ای این IC



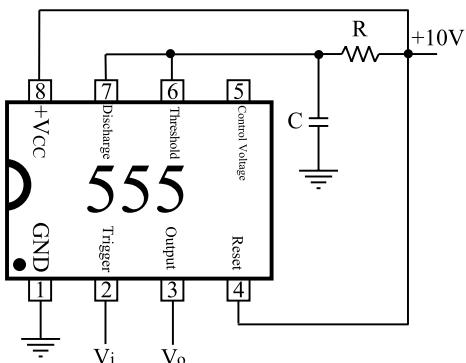

شکل ۸-۶۶ مولتی ویبراتور مونو استابل


شکل موج های نقاط مختلف را نیز در شکل ۸-۶۷ مشاهده می کنید.

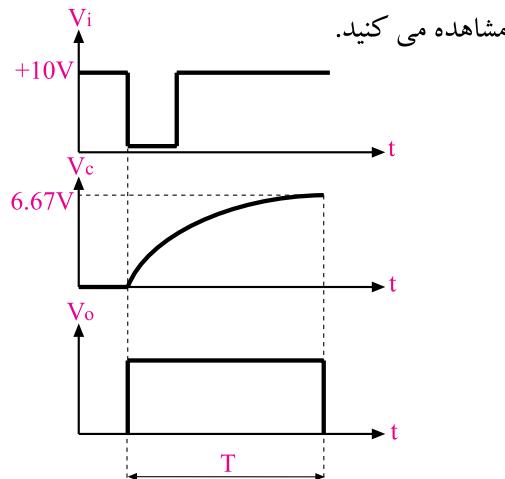


شکل ۸-۶۷ شکل موج های نقاط مختلف مولتی ویبراتور مونو استابل

حداقل ۴/۵ ولت و حداکثر ۱۸ ولت و تعداد پایه های آن ۸ پایه است.

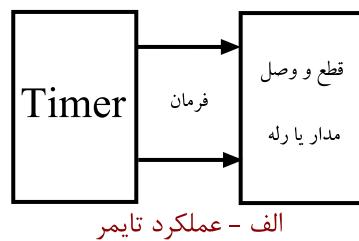در شکل ۸-۶۵ ب شکل بلوکی IC همراه با نام پایه ها و در شکل ۸-۶۵ ج دو نوع محفظه‌ی آی سی ۵۵۵ نشان داده شده است.




الف - عملکرد تایمر

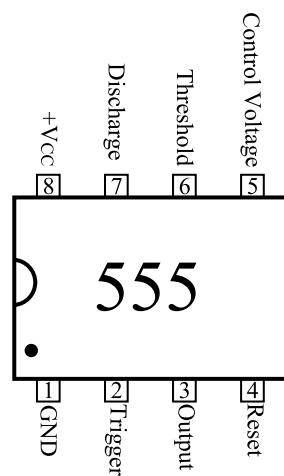

ب - پایه های آی سی ۵۵۵

آی سی ۵۵۵ یکی از آی سی های پر کاربرد در مدارهای الکترونیکی است.

در شکل ۸-۶۸ مولتی ویبراتور آستابل با استفاده از IC تایмер ۵۵۵ نشان داده شده است.

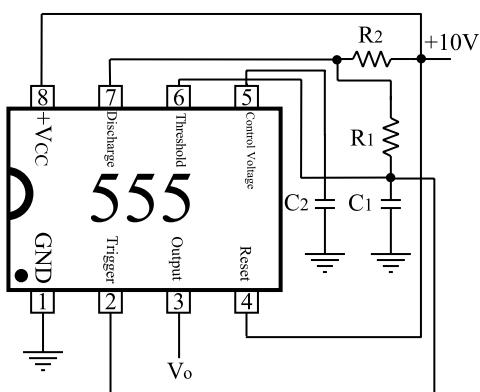

شکل ۸-۶۸ نقشه فنی مولتی ویبراتور آستابل




ج - دو نوع محفظه آی سی ۵۵۵
شکل ۸-۶۵ آی سی تایمر

در شکل ۸-۶۶ مولتی ویبراتور مونو استابل با استفاده از IC تایmer ۵۵۵ نشان داده شده است.


۸-۲۱-۳ مراحل اجرای آزمایش :

الف : IC تایمر ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل

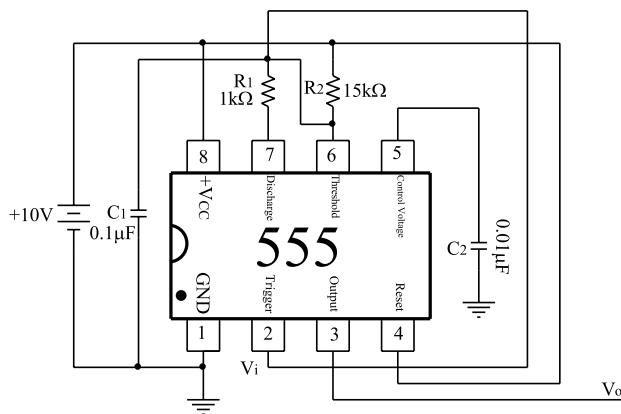- وسایل مورد نیاز را آماده کنید.
- مدار شکل ۸-۷۰ که قبلاً روی برد مدار چاپی ساخته شده است را مورد بررسی قرار دهید.



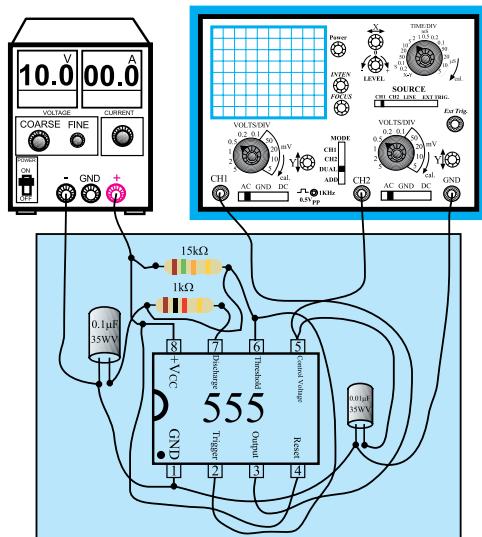الف - نقشه فنی مدار مولتی ویبراتور آ استابل




ب - مدار چاپی آی سی ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل

شکل ۸-۷۰ مدار آزمایش

- منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

در شکل ۸-۶۹ شکل موج ولتاژ دو سر خازن C_1 و ولتاژ خروجی مولتی ویبراتور آستابل را مشاهده می کنید.

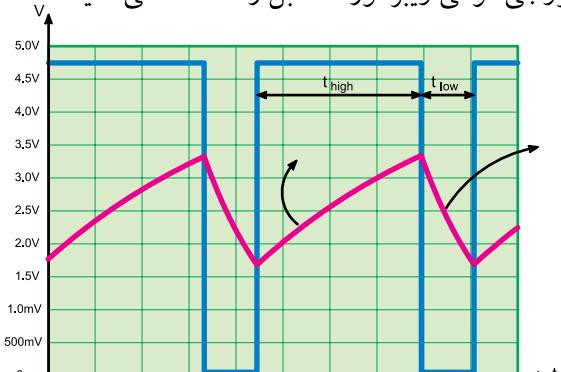

شکل ۸-۶۹

۸-۲۱ آزمایش شماره ۸

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۸-۲۱-۱ هدف آزمایش :

بستن مدار IC تایمر ۵۵۵ به عنوان مولتی ویبراتور آ استابل و مونو استابل (تایمیر)


۸-۲۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه ۱A و -۳۰V	یک دستگاه
۳	سیم رابط	یک دستگاه
۴	برد مدار چاپی آماده مربوط به IC تایمیر و مولتی ویبراتور (برد دوم با مقاومت ۱/۵ کیلو اهم)	یک قطعه
۵	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری


چون مدت زمان اختصاص داده شده برای

اجرای این آزمایش محدود است لذا می بایستی این آزمایش حتماً روی مدار چاپی آماده شده انجام شود. قبل از شروع کار، برد مدار چاپی را از نظر شکستگی و قطع شدن پایه ها بررسی کنید.

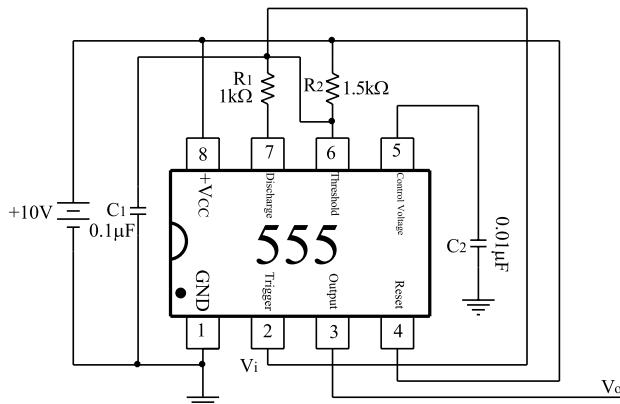در شکل ۸-۷۰ به جای مقاومت $15k\Omega$ ، مقاومت $1/5$ کیلو اهم در مدار قرار دهید و یا از برد دیگری که مقدار فوق روی آن باشد استفاده کنید، شکل ۸-۷۳



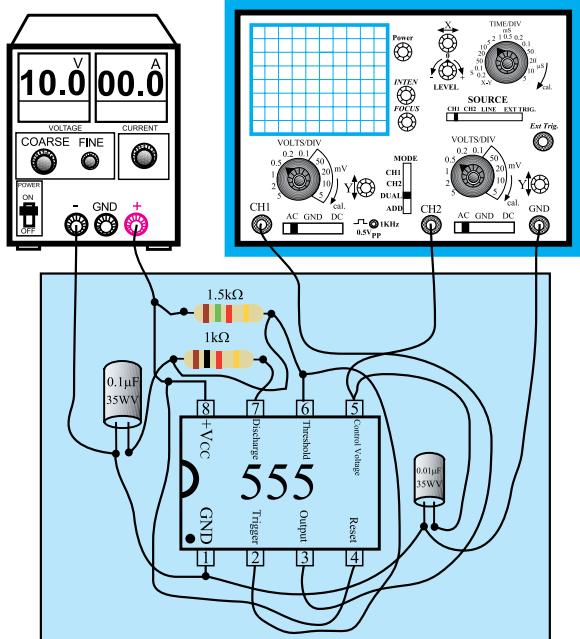الف - نقشه فنی مولتی ویراتور آستابل با مقاومت $1/5$ کیلو اهم



ب - مدار چاپی آسی سی ۵۵۵ به عنوان مولتی ویراتور آستابل

شکل ۸-۷۳ - مدار آزمایش

تنظیمات FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.


منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار

پایه شماه ۳ آسی سی که خروجی IC است را به CH1 اسیلوسکوپ و پایه شماره ۵ آسی سی که ولتاژ دو سر خازن C است را به CH2 وصل کنید.


زمین مدار یعنی قطب منفی منبع تغذیه را به زمین اسیلوسکوپ اتصال دهید.

تنظیمات زیر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

FOCUS، INTENSITY، Time/Div، Volts/Div شکل موج ولتاژ دو سر خازن (پایه شماره ۵ آسی سی) را در شکل ۸-۷۱ و شکل موج ولتاژ خروجی (پایه ۳ آسی سی) را در نمودارهای شکل ۸-۷۲ رسم کنید.

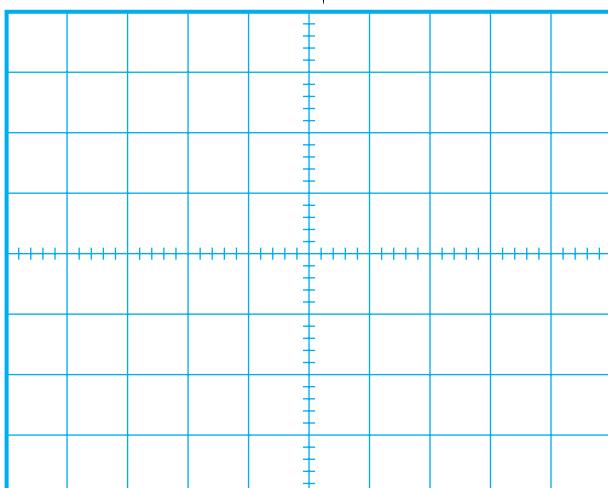

شکل ۸-۷۱ - شکل موج ولتاژ دو سرخازن (پایه ۵ آسی سی)

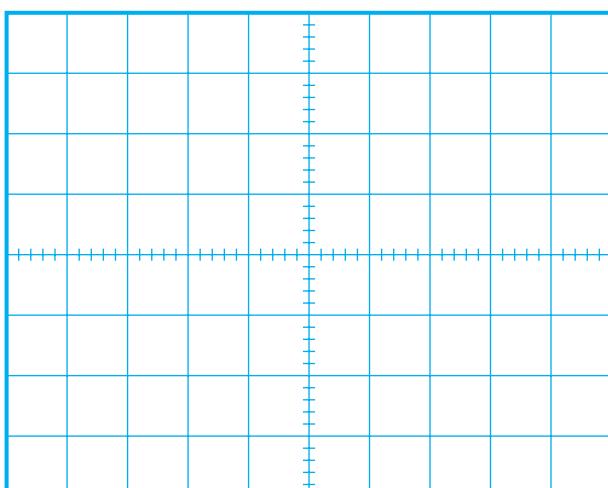

شکل ۸-۷۲ - شکل موج ولتاژ خروجی (پایه ۳ آسی سی)

$$f \approx \frac{1/44}{R_1 C_1}$$

توضیح دهید.

اتصال دهید.

پایه‌ی شماره ۵ آی سی (۵۵۵) (ولتاژ دو سرخازن) را به

کانال CH2 و پایه‌ی شماره ۵ (V_{out}) را به کانال CH1

اسیلوسکوپ وصل کنید.


شکل موج پایه‌ی شماره ۵ را در نمودار شکل ۸-۷۴

رسم کنید.




ب : آی سی ۵۵۵ به عنوان تایمر

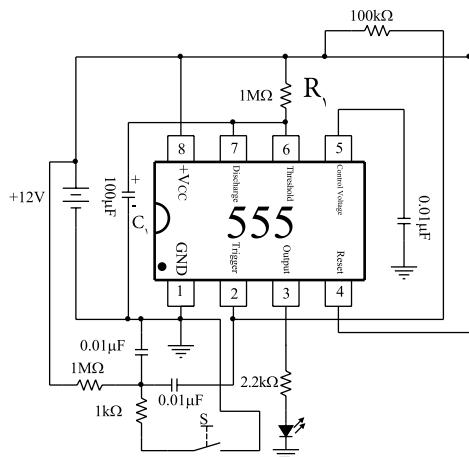مدار شکل ۸-۷۶ را که به صورت مدار چاپی آماده شده است مورد بررسی قرار دهید.




الف - نقشه‌ی فنی آی سی به عنوان تایмер

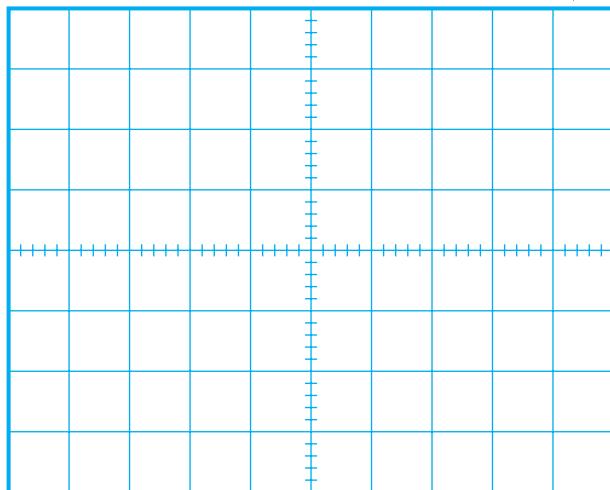


شکل ۸-۷۴ - شکل ولتاژ دو سرخازن (پایه ۵ آی سی)

شکل موج پایه‌ی شماره ۳ را در نمودار شکل ۸-۷۵

رسم کنید.

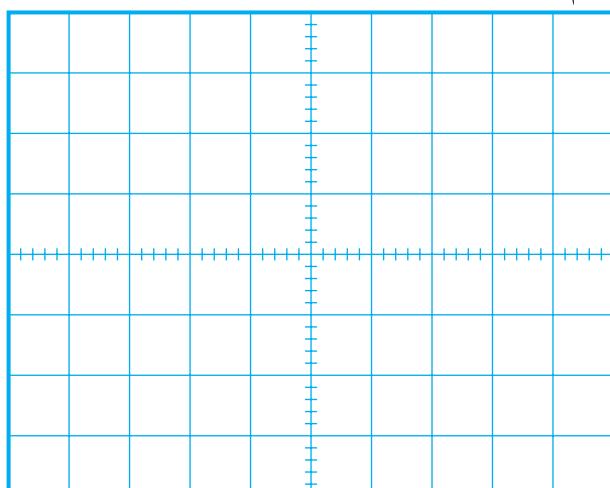

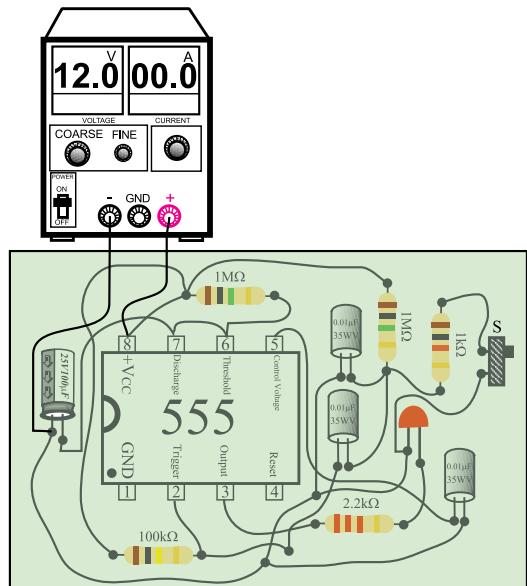شکل ۸-۷۵ - شکل ولتاژ خروجی (پایه شماره ۳ آی سی)



ب - برد مدار چاپی آی سی ۵۵۵ به عنوان تایмер


شکل ۸-۷۶ مدار آزمایش

سوال ۲۱ - با توجه به شکل های ۸-۷۲ و ۸-۷۵ آی سی

فرکانس های تقریبی خروجی از رابطه زیر به دست می آید؟

۸-۲۱-۴ نتایج آزمایش

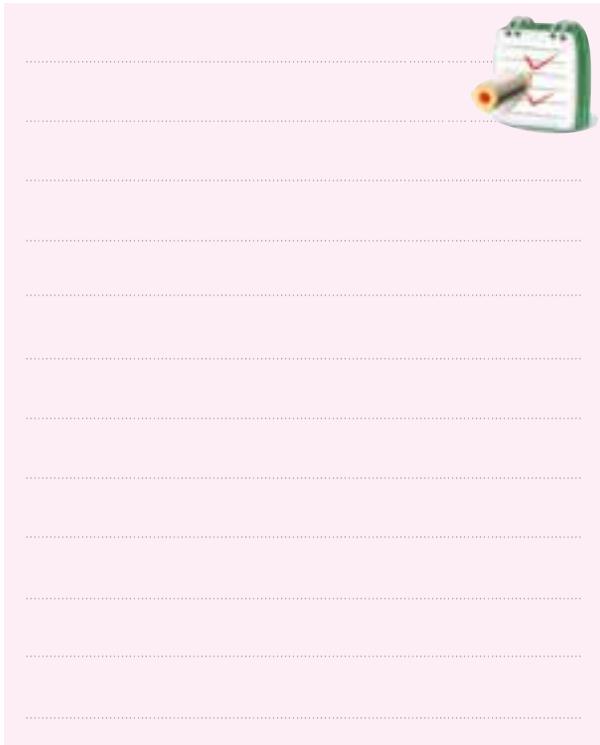
نتایج حاصل از آزمایش های الف و ب را به صورت تیتر وار بنویسید.



■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید و آن را به مدار اتصال دهید.

■ در حالت عادی دیود نوردهنده LED باید خاموش باشد.

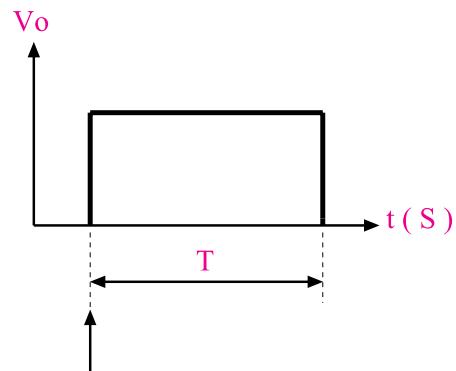■ شستی S را فشار دهید دیود LED مدتی روشن می شود و سپس به حالت اولیه (خاموش) بر می گردد، شکل ۸-۷۷.



در این زمان شستی
فشار داده می شود

شکل ۸-۷۷ پالس خروجی آی سی به عنوان تایмер

■ مدت زمان روشن بودن دیود نور دهنده بستگی به مقدار C_1 و R_1 دارد.

■ کرونومتر را Reset کنید و آن را برای زمان گیری آماده نمایید.

■ شستی S را فشار دهید و کرونومتر را فعال کنید.

■ به محض خاموش شدن دیود LED کرونومتر را خاموش کنید (حالت Stop).

■ زمانی را که کرونومتر نشان می دهد، یادداشت کنید.

$$T = \dots\dots\dots$$

سوال ۲۲ - آیا زمان روشن بودن دیود LED از رابطه


$$T = 1/R_1 C_1$$





۵- ۶ را در یک ترانزیستور UJT شرح دهید و رابطه‌ی آن را بنویسید.



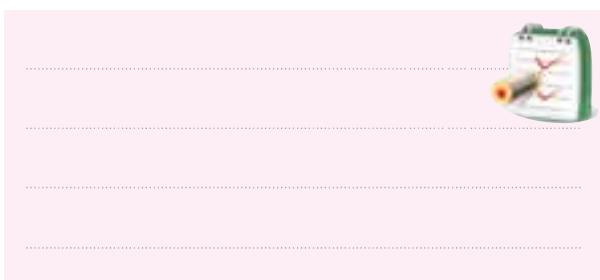۶- ترانزیستور UJT بیشتر در چه مواردی به کار می‌رود؟



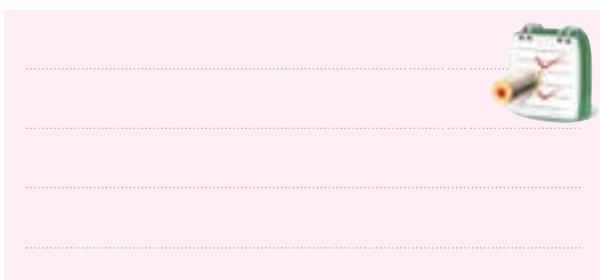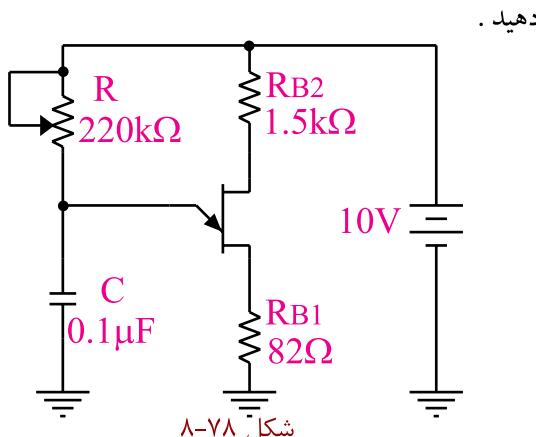۷- طرز کار مدار شکل ۸-۷۸ را به طور خلاصه شرح دهید.



آزمون پایانی (۸-۹) نوسان‌سازهای غیرسینوسی



۱- دو مورد از کاربردهای IC تایмер ۵۵۵ را نام ببرید.



۲- یک مورد از کاربرد مدار تایمر مونواستابل را بنویسید.



۳- ساختمان داخلی یک ترانزیستور UJT را رسم کنید.



۴- علامت قراردادی یا نماد ترانزیستور UJT را رسم کنید.




۱۱- طرز کار یک مولتی ویبراتور آاستابل را توضیح دهید.



۸- در شکل ۸-۷۸ با تغییر کدام عنصر می‌توان فرکانس را تغییر داد؟



 ۱۲- مختصری در مورد IC شماره ۵۵۵ توضیح دهید.



۱۳- عملکرد مدار مولتی ویبراتور بی استابل را شرح دهید.



۱۴- فرق مولتی ویبراتور مونو استابل و بی استابل را شرح دهید.




۱۵- مولتی ویبراتور را تعریف کنید.



۹- تایمر یا زمان سنج چه نوع مداری است؟ شرح دهید.



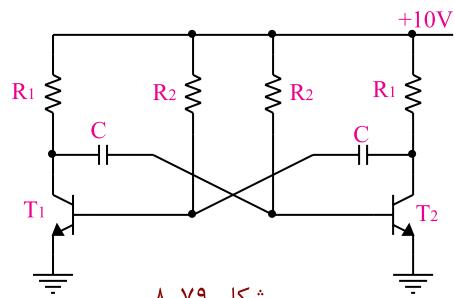۱۰- با توجه به شکل ۸-۷۹ به سوالات پاسخ دهید.



۸-۷۹

الف) عوامل تعیین کننده فرکانس نوسان ساز شکل ۸-۷۹ کدام عناصر هستند؟



ب) چگونه می‌توان شکل موج خروجی را نامتقارن کرد؟



ج) شکل موج پایه های ترانزیستور را با توجه به شکل موج خروجی رسم کنید.

