

## بخش ششم

### قطعات الکترونیک صنعتی

#### هدف کلی:

آشنایی با ساختمن و کاربرد قطعات الکترونیک قدرت

زمان آموزش			عنوان توانایی	توانایی شماره	واحد کار
جمع	عملی	نظری			
۲۵	۱۰	۱۵	توانایی بررسی عملکرد عناصر یک سو کننده قدرت	۲۲	U <sub>۹</sub>
۹	۴	۵	توانایی بررسی عملکرد سایر عناصر الکترونیک قدرت چند پایه	۲۴	U <sub>۹</sub>
۳۴	۱۴	۲۰	جمع کل		

# فصل دهم

## عملکرد عناصر یکسو-کننده قدرت

### هدف کلی:

بررسی نظری و عملی تعدادی از قطعات الکترونیک صنعتی

هدف های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱۳- چگونگی محاسبه ولتاژ با یاس مخالف در دیودهای سری را توضیح دهد.
  - ۱۴- دلیل اتصال موازی بستن دیودها را شرح دهد.
  - ۱۵- مشخصه های دیود شاکلی را توضیح دهد.
  - ۱۶- ساختمان دیودشاکلی را با رسم شکل شرح دهد.
  - ۱۷- عمل قفل ترانزیستوری را توضیح دهد.
  - ۱۸- منحنی مشخصه ولت - آمپر دیود شاکلی را با رسم شکل توضیح دهد.
  - ۱۹- عملکرد تریستوریا SCR را با رسم شکل به طور کامل شرح دهد.
  - ۲۰- مدارهای فرمان SCR را توضیح دهد.
  - ۲۱- نقش دیود در مدار SCR را توضیح دهد.
  - ۲۲- دلیل سری کردن تریستورها را شرح دهد.
  - ۲۳- دلیل موازی کردن تریستورها را شرح دهد.
  - ۲۴- کلیه‌ی هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول به آن‌ها اشاره شده است را در این فصل نیز اجرا کند.
- ۱- کاربردهای الکترونیک قدرت را نام ببرد.
  - ۲- انواع دیودهای قدرت را نام ببرد.
  - ۳- تفاوت دیودهای قدرت با دیودهای معمولی را شرح دهد.
  - ۴- مشخصات دیودهای با کاربرد معمولی را شرح دهد.
  - ۵- کاربرد دیودهای بازیافت سریع را نام ببرد.
  - ۶- مقادیر نامی دیودهای بازیافت سریع را بیان کند.
  - ۷- ساختمان یک دیود شاتکی را توضیح دهد.
  - ۸- محدوده‌ی فرکانس کار دیود شاتکی را شرح دهد.
  - ۹- نحوه‌ی کار دیود شاتکی را با رسم یک شکل ساده شرح دهد.
  - ۱۰- مزايا و معایب دیود شاتکی را به طور کامل شرح دهد.
  - ۱۱- مقادیر مجاز دیود شاتکی را نام ببرد.
  - ۱۲- دلیل سری کردن دیودها را با یکدیگر توضیح دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره ۲۲
جمع	عملی	نظری	
۲۵	۱۰	۱۵	

## پیش آزمون فصل (۱۰)



-۸- عیب دیود شاتکی نسبت به دیودهای معمولی ، پایین بودن ولتاژ معکوس آن است.

صحیح  غلط

-۹- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست ؟  
الف) از مزایای دیود شاتکی ، پایین بودن ولتاژ زانو است.


ب) زمان تغییر حالت از بایاس موافق به بایاس معکوس را زمان بازیابی معکوس می نامند.

ج) دیود شاتکی پس از اعمال ولتاژ بایاس معکوس به سرعت قطع می شود .

د) دیود شاتکی در فرکانس پایین کاربرد فراوان دارد .

-۱۰- دیود شاکلی در بایاس موافق ، به مجرد این که ولتاژ ورودی از مقدار ولتاژ دیود بیش تر شود ..... می شود .

-۱۱- شکل زیر نماد کدام نوع قطعه است ؟

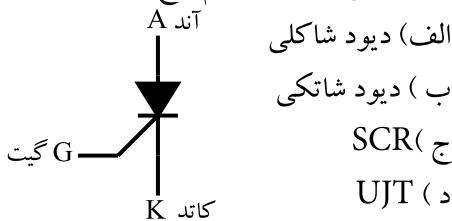

-۱۲- روش های خاموش کردن SCR را شرح دهید . برای کار در ولتاژ ..... می توانیم چند تریستور را با هم سری کنیم .

-۱۳- هنگامی که تریستورها را با هم موازی می کنیم ، بین تریستورها تقسیم می شود .

-۱۴- مقادیر حد در تریستور کدام یک از موارد زیر است ؟

- الف) حداکثری ولتاژ سد تکراری  
ب) جریان موثر در بایاس موافق  
ج) جریان معدل در بایاس موافق  
د) همه موارد

-۱- الکترونیک قدرت تر کیمی از الکترونیک و قدرت است.

صحیح  غلط

-۲- برخی از کاربردهای الکترونیک قدرت در منابع را نام ببرید .



-۳- دیودهای نیمه هادی قدرت و دیودهای معمولی چه تفاوتی دارند ؟ توضیح دهید .



-۴- کدام یک از دیودهای زیر از نوع دیودهای قدرت نیستند .

- الف) بازیافت سریع  
ب) شاتکی  
ج) استاندارد  
د) زنر

-۵- در دیودهای ..... زمان بازیافت کم و معمولاً کم تر از  $5\mu\text{sec}$  است .

-۶- دیود ..... در فرکانس های بالا عمل یک سو سازی را به خوبی انجام می دهد .

- الف) زیر ، نماد کدام نوع دیود است ؟  
ب) شاکلی  
ج) شاتکی  
د) بازیافت سریع



## ۱۰-۱ آشنایی با الکترونیک قدرت و کاربردهای آن

دیودهای قدرت را می توانیم به شرح زیر تقسیم کنیم :

- الف : دیودهای استاندارد با کاربرد عمومی
- ب : دیودهای بازیافت سریع
- ج : دیودهای شاتکی

### ۱۰-۲ دیودهای با کاربرد عمومی

اگر دیودی در شرایط بایاس معکوس باشد ، فقط جریان ناچیز نشستی که ناشی از حامل های اقلیت کریستال ها است در مدار جاری می شود . چنان چه ولتاژ مستقیم به دیود اعمال کنیم ، مدت زمانی طول می کشد تا دیود از بایاس مخالف به بایاس موافق برسود و جریان از دیود عبور نماید . این زمان را «**زمان بازیافت مستقیم**» یا «**زمان روشن شدن**» می نامند . دیودهای یک سو کننده با کاربرد عمومی زمان بازیافت زیادی دارند به طور مثال یک نمونه از این دیودها دارای زمان بازیافت ۲۵ میکروثانیه است . این دیودها با جریان موافق کم تراز ۱A تا چندهزار آمپر ، ولتاژ PIV از ۵۰ ولت تا حدود ۵KV ساخته می شوند .

### ۱۰-۲-۱ دیودهای بازیافت سریع


در دیودهای بازیافت سریع ، زمان بازیافت کم و معمولاً کم تراز ۵ میکروثانیه است . این دیودها در مبدل های DC به DC و DC-Ac به کار می روند ، زیرا سرعت بازیافت ، بیشترین اهمیت را دارد . این دیودها با مقادیر نامی جریان کم تراز ۱A تا صد آمپر و با ولتاژ نامی PIV از ۵V تا حدود ۳KV ساخته می شوند . در برخی دیودهای بازیافت سریع ، زمان بازیافت بسیار کم در حدود ۵۰ ns (نانو ثانیه ) است . در شکل ۱۰-۱ چند نمونه از دیودهای بازیافت سریع را مشاهده می کنید .

الکترونیک قدرت ، ترکیبی از قدرت ، الکترونیک و کنترل قدرت است که به تجهیزات مرتبط با تولید انرژی الکتریکی ، انتقال و توزیع آن می پردازد . الکترونیک با عناصر الکترونیکی سرو کار دارد و مدارهای پردازش سیگنال و کنترل انرژی الکتریکی را پوشش می دهد . الکترونیک قدرت ترکیبی از الکترونیک و قدرت است که «**کاربردهای مدارهای الکترونیکی**» را برای کنترل و تبدیل انرژی الکتریکی در بر می گیرد . در منابع مختلف ، الکترونیک قدرت نقش بسیار مهمی در تولید ، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی دارد . برای مثال می توانیم دستگاه های کنترل گرما ، هشدار دهنده ، شارژ کننده های باتری ، دزدگیر ، کنترل نور ، سیستم های محرك و سیله نقلیه ، کنترل خودکار درب پارکینگ ، تولید ولتاژ زیاد مستقیم (HVDC) ، تایمرها ، مدارهای تلویزیون و دستگاه های چاپ را نام برد .

### ۱۰-۲-۲ آشنایی با دیودهای قدرت و انواع آن

یکی از انواع دیودها ، دیودهای نیمه هادی قدرت است که نقش بسیار مهمی را در الکترونیک قدرت دارند زیرا این دیود ها می توانند به عنوان کلید در مدارهایی مانند یک سو کننده ها ، رگولاتور های کلید زنی (سوئیچینگ ) ، شارژ معکوس خازن در انتقال انرژی و برگرداندن انرژی از بار به منبع مورد استفاده قرار گیرند . هنگام طراحی یک مدار در برخی از کاربردها ، دیودهای قدرت را به صورت کلیدهای ایده آل در نظر می گیرند ، در حالی که مشخصه های عملکرد دیودها در محیط واقعی با حالت ایده آل تفاوت دارد . دیودهای قدرت مشابه دیودهای PN معمولی هستند با این تفاوت که ولتاژ و جریان (قدرت) بالاتری را می توانند تحمل کنند . هم چنین پاسخ فرکانسی یا سرعت کلید زنی آن ها نسبت به دیودهای معمولی کم تراست .

جريان از دیود عبور می کند. با معکوس شدن ولتاژ بایاس دیود، انتظار می رود بلا فاصله جریان دیود صفر شود اما مدتی طول می کشد تا جریان در بایاس معکوس به صفر برسد. این فاصله زمانی به صورت  $t_1$  در شکل ۱۰-۲ نشان داده شده است. یادآور می شود که حتی دیودهای سیگنال نیز نمی توانند در فرکانس های بالای حدود  $10\text{ MHz}$  عمل کنند و عمل یک سوسازی را به درستی انجام دهنند، مگر این که برای این منظور ساخته شده باشد. برای رفع این اشکال در یک سوسازی فرکانس بالا، از دیود خاصی به نام دیود شاتکی استفاده می کنند. این نوع دیود از اتصال یک فلز (معمولًاً از جنس نقره، پلاتین یا طلا) و یک نیمه هادی (معمولًاً نوع N) مانند شکل ۱۰-۳ ساخته می شوند.

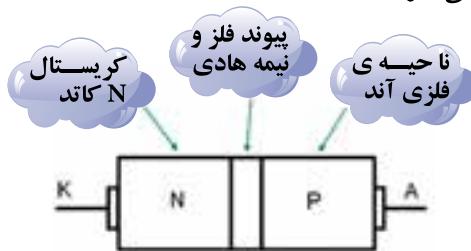

شکل ۱۰-۳ ساختمان دیود شاتکی

در دیود شاتکی به دلیل حداقل بودن حامل های اقلیت در مقایسه با دیودهای معمولی اتصال P-N، این دیودها می توانند در فرکانس های بالا عمل یک سوسازی را به خوبی انجام دهنند.

در واقع دیود شاتکی به دلیل نداشتن بار ذخیره شده در پیوند PN، پس از اعمال ولتاژ بایاس مخالف به سرعت قطع می شود و می تواند در فرکانس های بالا حتی بالاتر از  $300\text{ MHz}$  به خوبی عمل یک سوسازی را انجام دهد. نماد دیود شاتکی در شکل ۱۰-۴ رسم شده است.



شکل ۱۰-۴ نماد دیود شاتکی




شکل ۱۰-۱ چند نمونه دیودهای بازیافت سریع

### ۱۰-۲-۳ دیود شاتکی (Schottky Diode)

در فرکانس های کم، وقتی دیودهای معمولی در حالت هدایت قرار دارند، با معکوس شدن ولتاژ دو سر دیود، می توانند به راحتی به حالت قطع بروند. چنان چه فرکانس زیاد شود، دیود نمی تواند به سرعت از حالت هدایت (یا از حالت قطع به حالت هدایت) برود. زیرا مدت زمانی طول می کشد تا جریان معکوس گذرنده از دیود متوقف شود و جریان موافق عبور کند. این تاخیر زمانی سبب می شود تا نتوانیم از دیودهای معمولی در فرکانس بالا استفاده کنیم.

**زمان تغییر حالت از بایاس مخالف به بایاس مخالف را زمان "بازیابی معکوس" (Reverse Recovery Time) نامند و آن را با**

$T_{RR}$  نشان می دهد به شکل ۱۰-۲ توجه کنید:

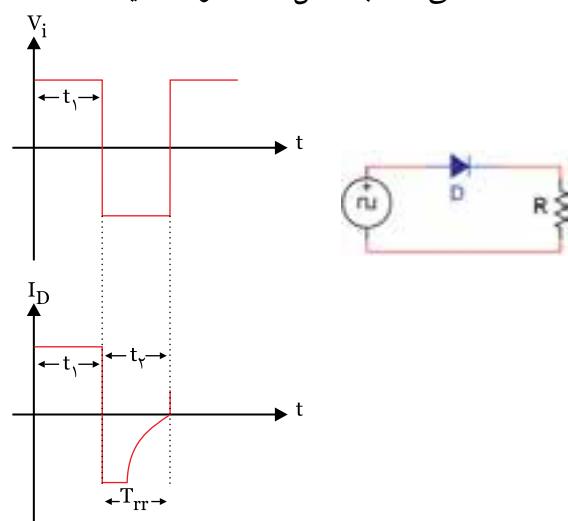


شکل ۱۰-۲

در مدت زمانی که سیگنال ورودی نیم سیکل مثبت را طی می کند ( $t_1$ )، دیود در بایاس مستقیم قرار دارد و

### ۱۰-۳-۱ افت ولتاژ دیودهای سری


در بایاس موافق مانند شکل ۱۰-۶ ولتاژ دو سر دیودهای هم جمع می‌شوند و ولتاژ خروجی (ولتاژ دو سریار) را کاهش می‌دهند.

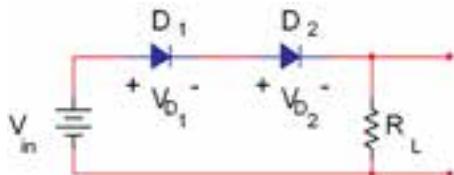

شکل ۱۰-۶ دیودهای سری در بایاس موافق

$$V_o = V_{in} - (V_{D_1} + V_{D_2})$$

در بایاس معکوس، ولتاژ بایاس مخالف مانند شکل ۱۰-۷ بین دیودهای سری تقسیم می‌شود. به این ترتیب مجموعه دیودهای سری می‌توانند ولتاژ معکوس بیشتری را تحمل کنند.

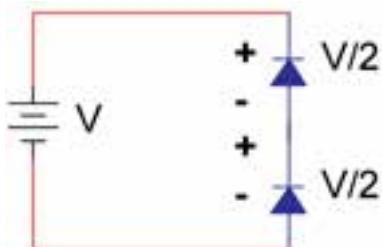

شکل ۱۰-۷ دو دیود سری در بایاس مخالف

به عنوان مثال اگر ولتاژ بایاس مخالف برابر ۱۰۰۰ ولت باشد و چهار دیود را مطابق شکل ۱۰-۸ با هم سری کنیم، ولتاژ بایاس مخالف که در دو سر هر دیود قرار می‌گیرد برابر با  $\frac{1000}{4} = 250$  ولت می‌شود.



شکل ۱۰-۸ دیودها در بایاس مخالف

ولتاژ بایاس مخالف که در دو سر هر دیود قرار می‌گیرد،  $\frac{4}{4}$  است.


### ۱۰-۴ اتصال موازی دیودها

در مدارهایی که به قدرت بالایی نیاز دارند، برای

از مزایای دیود شاتکی پایین بودن ولتاژ وصل (ولتاژ زانو) است. این ولتاژ حدود ۲۵٪ ولت است که در مقایسه با ولتاژ ۷٪ ولت دیود معمولی سیلیکونی، خیلی کم تراست. بنابراین به دلیل کم بودن افت ولتاژ دو سر دیود شاتکی، در حالت موافق در هنگام یک سوسازی، می‌توانیم ولتاژ خروجی بیشتری را به دست آوریم.

عیب دیود شاتکی نسبت به دیودهای معمولی، پایین بودن ولتاژ معکوس آن است. در عمل دیود شاتکی دارای (حداکثر ولتاژ معکوس) قابل تحمل حدود ۵۰٪ ولت تا ۱۰۰٪ است. میزان جریان مجاز عبوری از دیود محدودیت چندانی ندارد و دیودهای شاتکی تا حدود ۱۰۰ آمپر نیز ساخته شده‌اند. از دیود شاتکی در مدارهای دیجیتالی و در آی سی‌های سری TTL شاتکی در حد گستردگی استفاده می‌شود.

این آی سی‌ها از آی سی‌های سری TTL معمولی خیلی سریع‌تر هستند و در منابع تغذیه کلیدی (سوئیچینگ) به کار می‌روند. شکل ۱۰-۵ چند دیود شاتکی که در یک بسته‌بندی قرار دارند را نشان می‌دهد.

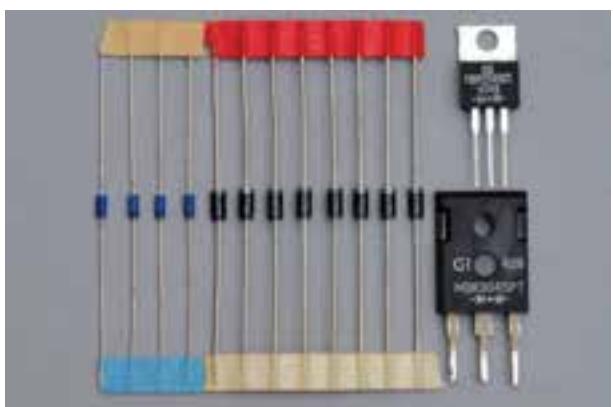

شکل ۱۰-۵ - چند نمونه دیود شاتکی

### ۱۰-۳ آشنایی با دیودهای اتصال سری

یک دیود معمولی نمی‌تواند ولتاژهای بالا (High Voltage DC= HVDC) مقدار ولتاژ معکوس را تحمل کند. از این رو برای افزایش ولتاژ معکوس، دیودها را با هم سری می‌کنیم.

## ۱۰-۵ آزمایش شماره ۱

### عملکرد مدارهای دیودی سری و موازی

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

**۱۰-۵-۱ هدف آزمایش:** بررسی مدارهای دیودی


سری و موازی

**۱۰-۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:**

تعداد / مقدار	نام و مشخصات	ردیف
یک دستگاه	منبع تغذیه ۱A و ۲۰V	۱
یک دستگاه	مولتی متر دیجیتالی	۲
سه عدد	دیود ۱N4001	۳
سه عدد	مقاومت $1k\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	۴
سه عدد	مقاومت $3/2k\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	۵
یک قطعه	بردبرد	۶

### ۱۰-۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۱۰-۱۱ را روی برد بیندید.

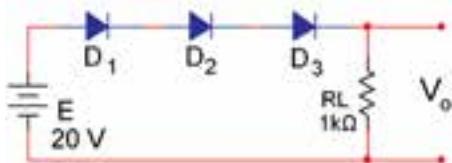

شکل ۱۰-۱۱

مولتی متر را روی حوزه کار ولت متر قرار دهید.

افت ولتاژ دو سر هر دیود را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{D_1} = \dots$$

$$V_{D_2} = \dots$$

$$V_{D_3} = \dots$$

ولتاژ دو سر بار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


افزایش جریان و تأمین جریان مطلوب ، می توانیم دیودها را به صورت موازی با هم اتصال دهیم . در این حالت جریان بین دیودها بر اساس بار متصل شده به هر دیود تقسیم می شود. شکل ۱۰-۹ تقسیم جریان I را بین دو دیود D1 و D2 نشان می دهد .

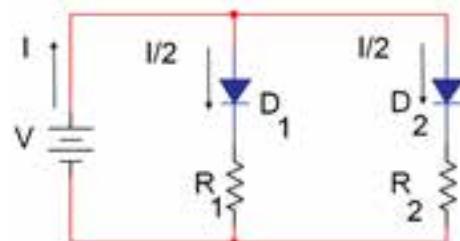

شکل ۱۰-۹ تقسیم جریان I به دو قسمت

توجه داشته باشید که در این حالت دیودها ایده آل فرض می شوند و مقاومت های  $R_1$  و  $R_2$  مقدار جریان عبوری از هر دیود را معین می کند.

چنان چه طبق شکل ۱۰-۱۰ چند دیود را با هم موازی کنیم و خروجی آن را به یک بار مشخص مانند  $I_L$  اتصال دهیم ، در صورتی که دیودها کاملاً مشابه باشند ، جریان عبوری از بار به نسبت مساوی بین دیودها تقسیم می شود

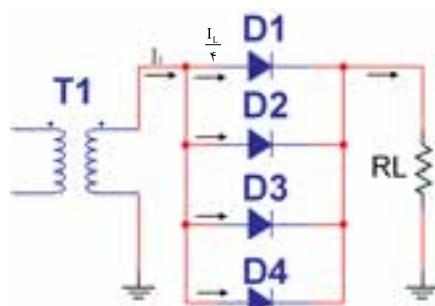

شکل ۱۰-۱۰ جریان عبوری از هر دیود برابر  $\frac{I_L}{4}$  است .

### نکته مهم:

مجموعه دیودهای سری می توانند



ولتاژ بیشتری را تحمل کنند.

مولتی متر را روی حوزه کار آمپر متر تنظیم کنید.  
میلی آمپر متر را روی رنج ۵۰ mA/DC قرار دهید و  
مطابق شکل ۱۰-۱۲ با منبع به صورت سری بیندید و سپس  
کلید مدار را وصل کنید.  
جریان کل مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I = \dots \text{mA}$$

میلی آمپر متر را به ترتیب در هر شاخه مدار قرار  
دهید و جریان هر شاخه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_1 = \dots \text{mA}$$

$$I_2 = \dots \text{mA}$$

$$I_3 = \dots \text{mA}$$

**سوال ۲:** آیا مقدار جریان کل در رابطه  $I = I_1 + I_2 + I_3$  است؟


صدق می کند؟



**سوال ۳:** آیا جریان هر شاخه تقریباً برابر  $\frac{I}{3}$  است؟  
توضیح دهید.



مدار شکل ۱۰-۱۴ را روی برد بیندید.

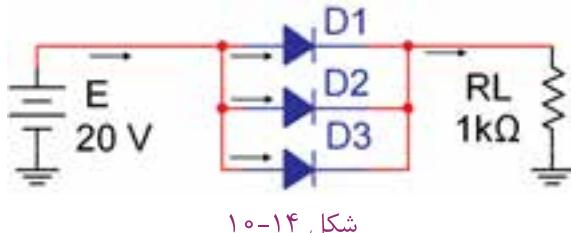

شکل ۱۰-۱۴

جریان عبوری از  $R_L$  را اندازه بگیرید و یادداشت  
کنید.

$$I_L = \dots \text{mA}$$

جریان عبوری از هریک از دیودها را اندازه بگیرید و

$$V_{R_L} = \dots \text{V}$$


ولتاژ دو سر بار را از رابطه زیر محاسبه کنید.

$$V_{R_L} = V_{in} - (V_{D_1} + V_{D_2} + V_{D_3})$$

$$V_{R_L} = \dots - (\dots + \dots + \dots) V$$

دیودها را مطابق شکل ۱۰-۱۲ در بایاس مخالف

قرار دهید.

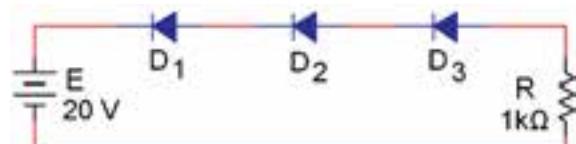

شکل ۱۰-۱۲

ولتاژ دو سر هر دیود را اندازه بگیرید و یادداشت

کنید.

$$V_{D_1} = \dots \text{V}$$

$$V_{D_2} = \dots \text{V}$$


$$V_{D_3} = \dots \text{V}$$

**سوال ۱:** آیا ولتاژ دو سر هر دیود برابر با  $\frac{E}{3}$

است یا خیر؟ توضیح دهید.



مدار شکل ۱۰-۱۳ را روی برد بیندید.

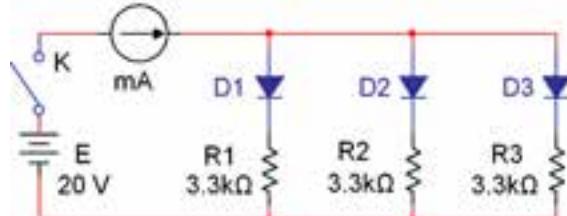


شکل ۱۰-۱۳

## ۱۰-۶ دیود شاکلی (Schockley Diode)


دیود شاکلی، یک دیود چهار لایه PNPN است. پایه‌ی خارجی این دیود آند و کاتد نام دارد. دیود شاکلی در حالت قطع، ولتاژ زیاد و در حدود چند صد ولت را تحمل می‌کند هم‌چنین در حالتی که دیود شاکلی هادی است، می‌تواند جریان‌های زیاد تا چند صد آمپر را از خود عبور دهد. بنابراین می‌توانیم از این دیود به عنوان کلید الکترونیکی در صنعت استفاده کنیم.

**ساختمان دیود شاکلی:** ساختمان کریستالی این دیود از چهار قطعه کریستال P و N مانند شکل ۱۰-۱۵ تشکیل شده است.

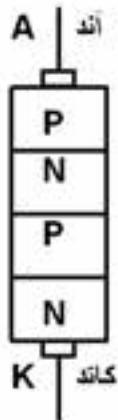

شکل ۱۰-۱۵ ساختمان داخلی دیود شاکلی

اگر کریستال‌ها را از وسط مانند شکل ۱۰-۱۶ برش دهیم، به دو نیمه‌ی جداگانه تقسیم می‌شود. نیمه‌ی چپ برش دیود شاکلی یک ترانزیستور PNP و نیمه راست یک ترانزیستور NPN را نشان می‌دهد.

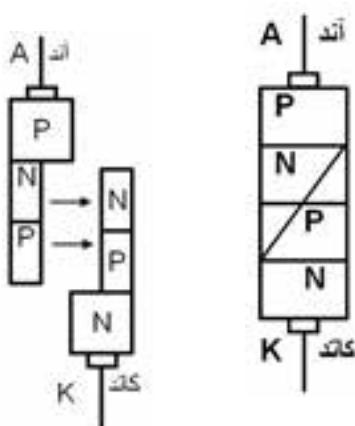

شکل ۱۰-۱۶- بشش دیود شاکلی

$$I_{D_i} = \dots \text{mA}$$

$$I_{D_r} = \dots \text{mA}$$

$$I_L = \dots \text{mA}$$

یادداشت کنید.

**سوال ۴:** آیا مجموع جریان‌های  $I_{D_i}$ ,  $I_{D_r}$ ،  $I_L$  برابر با  $I$  است؟ توضیح دهید.



**سوال ۵:** از موازی نمودن دیودها چه استفاده‌ای می‌شود؟ شرح دهید.



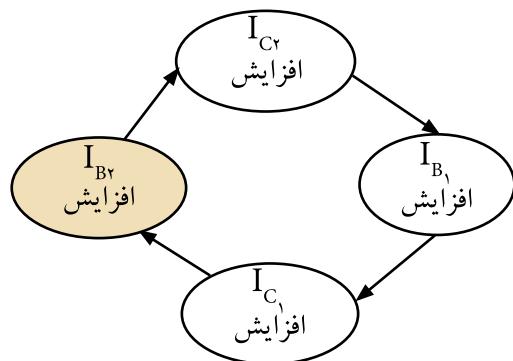
## ۱۰-۵-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.




می توان فرایند افزایش جریان در دو ترانزیستور را به صورت زیر نشان داد.




## ۱۰-۶-۲ منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود شاکلی

چنان چه دیود شاکلی را در بایاس متوافق با یاس کنیم، به مجرد این که ولتاژ ورودی از مقدار ولتاژ (عبور از شکست) دیود بیشتر شود، آن را هادی می کند. به این ترتیب دیود مانند کلید بسته شده عمل می کند. اگر دیود شاکلی در بایاس مخالف قرار گیرد با افزایش مقدار  $V$ ، دیود در بایاس مخالف عمل می کند و مشخصه ولت-آمپر آن مانند مشخصه یک دیود معمولی در بایاس مخالف است. در شکل ۱۰-۱۹ منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود شاکلی و نماد مداری آن رسم شده است.

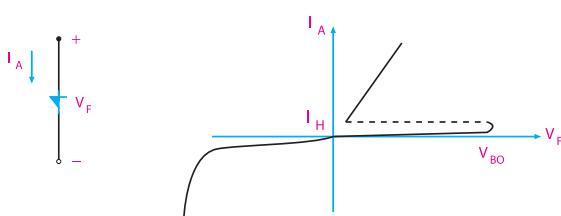


شکل ۱۰-۱۹ منحنی مشخصه و نماد مداری دیود شاکلی

این دو ترانزیستور به صورت مستقیم به یک دیگر کوپل شده اند. شکل واقعی و معادل ترانزیستوری دیود شاکلی مانند شکل ۱۰-۱۷ است.

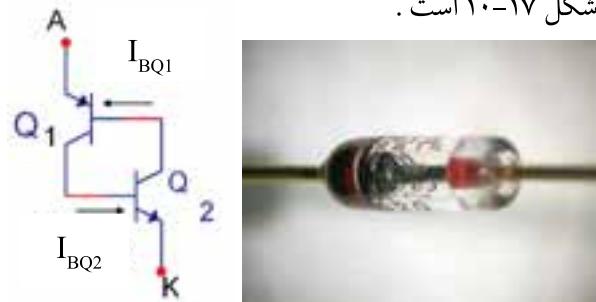

شکل ۱۰-۱۷ شکل واقعی و معادل ترانزیستوری دیود شاکلی

این مجموعه به قفل ترانزیستوری (Latch) معروف است. وقتی هر دو ترانزیستور در حالت اشباع باشند، کلید وصل است و وقتی هر دو ترانزیستور در حالت قطع باشند کلید باز است. شکل ۱۰-۱۸ آندو کاتد را در حالت وصل و قطع مانند یک کلید نشان می دهد.

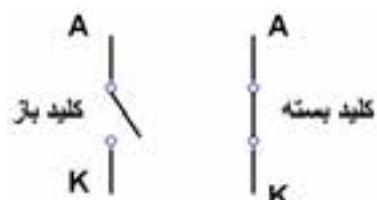


شکل ۱۰-۱۸ آند و کاتد مانند یک کلید عمل می کنند

## ۱۰-۶-۳ عمل قفل ترانزیستوری

اتصال کلکتور به بیس دو ترانزیستور  $Q_1$  و  $Q_2$  نوعی فیدبک مثبت را ایجاد می کند. اگر  $I_{BQ2}$  افزایش یابد  $I_{CQ2}$  همان جریان بیس  $Q_1$  است بازیاد افزایش می یابد،  $I_{CQ2}$  همان جریان بیس  $Q_1$  است بازیاد  $I_{CQ1}$  نیز زیاد می شود. جریان شدن جریان بیس  $Q_1$ ،  $Q_2$  نیز زیاد می شود. جریان  $I_{CQ1}$  همان جریان بیس  $Q_2$  است که سبب می شود جریان  $I_{BQ1}$  مجددًا افزایش یابد و سبب افزایش  $I_{CQ2}$  و  $I_{BQ2}$  می شود در نهایت دو ترانزیستور اشباع می شوند و مانند کلید بسته عمل می کنند.


برای بررسی کاربرد یک SCR به شکل ۱۰-۲۲ توجه کنید.

در شکل ۱۰-۲۲ هنگامی که ولتاژ آند دیود حدود ۰/۷ ولت نسبت به کاتد مثبت تر شود دیود هدایت می کند و نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی را به خروجی می رساند.

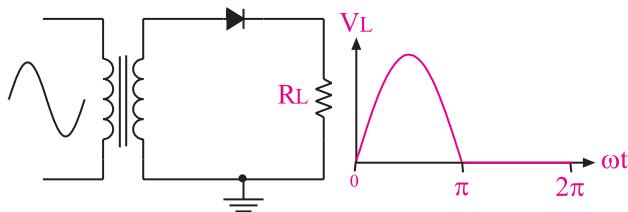

شکل ۱۰-۲۲ دیود نیم سیکل منفی را حذف و نیم سیکل مثبت را از خود عبور می دهد

در شکل ۱۰-۲۳ تریستور در فاصله زمانی صفر تا  $t$  قطع است زیرا هیچ پالس فرمانی به گیت آن اعمال نشده است. در این فاصله ولتاژ خروجی برابر صفر می شود. در لحظه  $t$ ، یک پالس فرمان را به گیت تریستور می دهیم. با دریافت این پالس فرمان تریستور به طور ناگهانی هادی (روشن) می شود. در فاصله  $t$  تا  $\pi$  ولتاژ ورودی به خروجی می رسد.

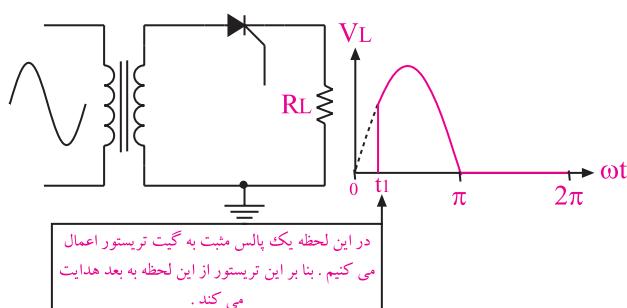


شکل ۱۰-۲۳ تریستور می تواند تمام و یا قسمتی از یک سیکل را عبور دهد

شکل موج خروجی مدار شکل ۱۰-۲۳ در مقایسه با شکل موج خروجی شکل ۱۰-۲۲ دارای ولتاژ موثر و متوسط کم تری است لذا توان تلف شده در مقاومت  $R_L$  نیز کم تر می شود. بنابراین با کنترل زاویه روشن شدن SCR (کنترل زاویه آتش) می توانیم میزان ولتاژ مصرف کننده، جریان

## ۷-۱۰ یکسوسازی کنترل شده سیلیکونی یا تریستور
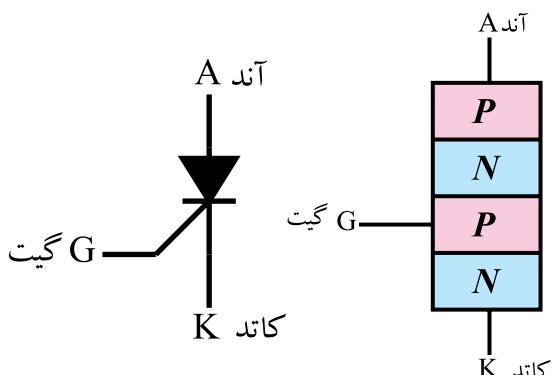
### (Silicon Controlled Rectifier- SCR)

یک تریستور یا SCR از ۴ قطعه نیمه هادی نوع N و P تشکیل می شود، شکل ۱۰-۲۰-الف.



الف) ساختمان داخلی SCR      ب: علامت قراردادی SCR


شکل ۱۰-۲۰ ساختمان داخلی و علامت قراردادی SCR

پایه های SCR را آند (A)، گیت (G) و کاتد (K) نام گذاری می کنند.

علامت قراردادی یک SCR مانند شکل ۱۰-۲۰- ب است. یک تریستور یا SCR، در حقیقت یک دیود قدرت یکسوسازی سیلیکونی قابل کنترل است.

هنگامی تریستور هدایت می کند که علاوه بر مثبت بودن ولتاژ آند نسبت به کاتد و برقراری جریان راه اندازی کافی در سر آند و کاتد، یک پالس مثبت نیز به گیت آن داده شود


شکل ۱۰-۲۱.

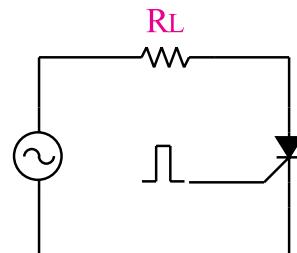

شکل ۱۰-۲۱- پالس مثبت به گیت SCR جهت روشن شدن آن


## ۱۰-۸ مدارهای فرمان SCR

برای ایجاد پالس فرمان جهت روشن کردن (هادی کردن) SCR، از مدارهای الکترونیکی یا کامپیوتری استفاده می شود. در این قسمت یک نمونه مدار فرمان نسبتاً ساده را مورد بررسی قرار می دهیم. شکل ۱۰-۲۶ یک نمونه مدار فرمان SCR را نشان می دهد. در این مدار چنان چه عبور  $V_g$  به حدود  $7/0$  ولت برسد، جریانی از گیت SCR می کند و تریستور را به حالت روشن می برد.

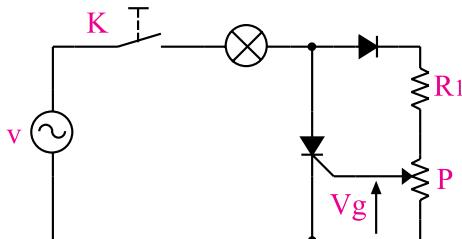


شکل ۱۰-۲۶

با تغییر پتانسیومتر  $P$ ، می توانیم دامنه  $V_g$  را تغییر دهیم در این شرایط زمان رسیدن ولتاژ به  $7/0$  ولت تغییر می کند به این ترتیب قادر خواهیم بود که زمان روشن شدن SCR را کنترل کنیم، شکل ۱۰-۲۷.

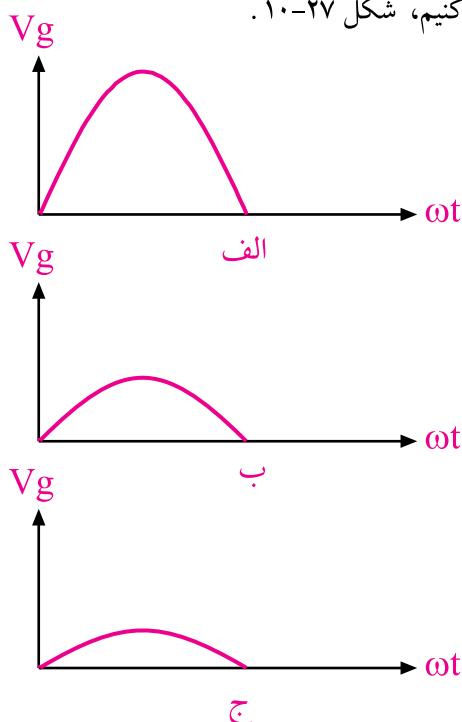

شکل ۱۰-۲۷ با تغییر پتانسیومتر  $P$ ،  
دامنه ولتاژ  $V_g$  تغییر می کند


صرف کننده یا توان مصرف کننده را تنظیم یا کنترل کنیم. منحنی مشخصه ولت-آمپریک SCR را در شکل ۱۰-۲۴ مشاهده می کنید.

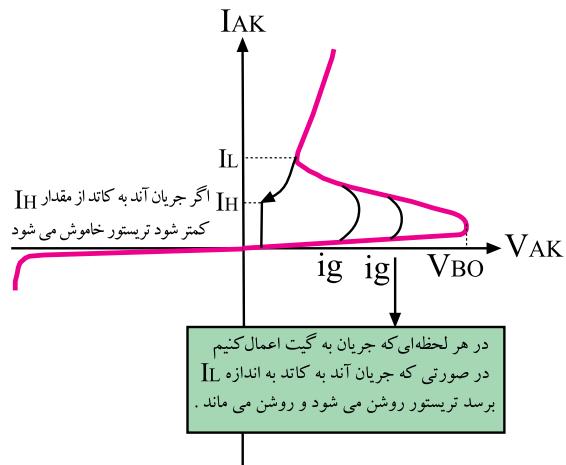

شکل ۱۰-۲۴ - منحنی مشخصه ولت - آمپریک

اگر ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $I_{AK}$  افزایش یابد، تریستور بدون دادن پالس فرمان به گیت روشن می شود. معمولاً ولتاژ  $V_{BO}$  در SCRها خیلی زیاد است و گاهی از  $1500$  ولت نیز تجاوز می کند. چنان چه جریان  $I_{AK}$  حداقل برابر با جریان قفل کننده یعنی  $I_H$  شود، با رسیدن پالس فرمان به گیت و برقراری جریان در آن، تریستور روشن می شود. یک تریستور روشن را نمی توانید با قطع پالس فرمان به گیت آن خاموش کنید. مگر آن که جریان گذرنده از آند به کاتد آن ( $I_{AK}$ ) از جریان نگهدارنده ( $I_H$  معمولاً چند میلی آمپر) کمتر شود، یا مسیر جریان گذرنده از آند کاتد برای لحظه ای قطع شود.


برای مثال اگر مانند شکل ۱۰-۲۵ SCR را به ولتاژ DC وصل کنیم. بعد از قطع در پالس فرمان، SCR همچنان روشن می ماند. برای خاموش کردن آن باید به هر طریق ممکن (مثلاً قطع مدار) مقدار  $I_{AK}$  را به صفر یا کمتر از  $I_H$  برسانیم.

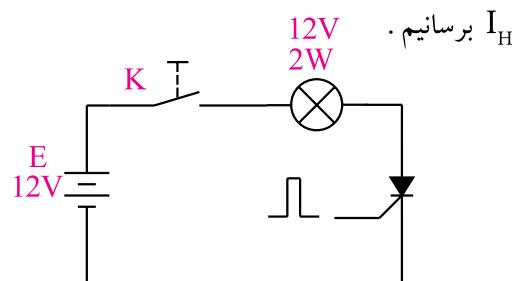

شکل ۱۰-۲۵

در شکل ۱۰-۳۰ نمونه دیگری از مدار فرمان تریستوری را که در آن از تریستور و UJT استفاده شده است را ملاحظه می کنید.

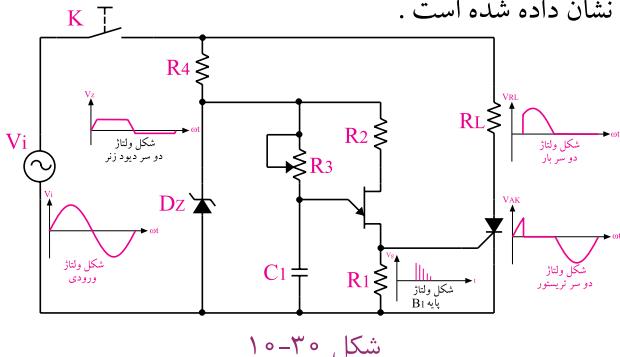در این مدار شکل موج ولتاژ در نقاط مختلف مدار نیز نشان داده شده است.




همان طور که مشاهده می شود ، پالس های سوزنی شکل که روی پایه B ایجاد می شود. به گیت SCR می رسد و آن را هادی می کند. بعد از روشن شدن SCR ولتاژ دوسر آن شدیداً افت می کند. با تغییر مقاومت  $R_4$  می توانیم زمان شارژ و دشارژ خازن را تغییر دهیم و میزان تاخیر در ایجاد اولین پالس را به دلخواه تنظیم کنیم. به عبارت دیگر به آسانی می توانیم زاویه آتش تریستور یعنی زمان هدایت تریستور را تنظیم کنیم. با تنظیم زاویه آتش می توانیم ولتاژ ، جریان یا توان مصرف کننده را کنترل کنیم .

## ۱۰-۶ سری کردن تریستورها

برای کار در ولتاژ بالا می توانیم دو یا چند تریستور را با هم سری کنیم. معمولاً منحنی مشخصه های تریستورها حتی از یک نوع شبیه به هم ، کاملاً با هم یکسان نیستند.

در شکل ۱۰-۳۱ ۱ منحنی مشخصه دو نوع تریستور رسم شده است.



حداکثر زاویه آتش این مدار فرمان ساده ، ۹۰ درجه است زیرا لازم است تا ۹۰ درجه، ولتاژ  $V_g$  حداقل به ۷/۰ ولت برسد تا SCR روشن شود. چنان چه مقدار ولتاژ  $V_g$  تا ۹۰ درجه به ۷/۰ ولت نرسد ، دیگر نمی تواند SCR را روشن کند. زیرا دامنه ولتاژ از ۹۰ تا ۱۸۰ درجه کم می شود. شکل موج مربوط به لحظه  $t$  در شکل ۱۰-۲۸ رسم شده است.

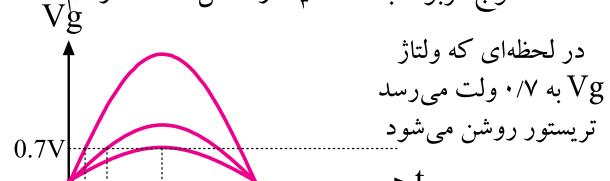

شکل ۱۰-۲۸ تاثیر دامنه  $V_g$  در روشن شدن تریستور

نقش دیود در مدار شکل ۱۰-۲۶ این است که مانع رسیدن نیم سیکل های منفی به گیت SCR می شود. زیرا در نیم سیکل منفی دیود گیت - کاتد در بایاس مخالف قرار دارد و دیود هدایت نمی کند. حال اگر پالس فرمان به گیت بدھیم ، علاوه بر افزایش تلفات در تریستور ممکن است به دیود گیت کاتد آسیب برسد .


در شکل ۱۰-۲۹ شکل موج های مختلف مدار فرمان را مشاهده می کنید.

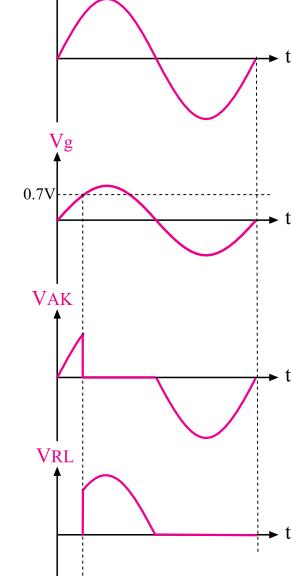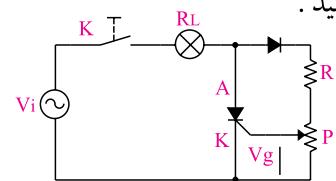


شکل ۱۰-۲۹ شکل موج های مدار فرمان SCR

می تواند حداکثر جریان ۴ آمپر را از خود عبور دهد. اگر بخواهیم جریان ۸ آمپر را از بار عبور دهیم می توانیم از دو تریستور ۴ آمپری به صورت موازی استفاده کنیم. در عمل هنگامی که تریستورها با هم موازی می شوند به علت اختلافی که در مشخصه‌ی آن‌ها وجود دارد، جریان بار به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم نمی شود. تریستوری که جریان بیشتری را از خود عبور می دهد تلفات توان بیشتری نیز دارد.

برای کاهش این تلفات توان می توانیم مطابق شکل ۱۰-۳۳ یک مقاومت کوچک را به صورت سری با هریک از تریستورها قرار دهیم تا جریان به صورت برابر بین تریستورها تقسیم شود. بدیهی است که در این حالت تلفات مقاومت‌های سری قابل توجه خواهد بود.

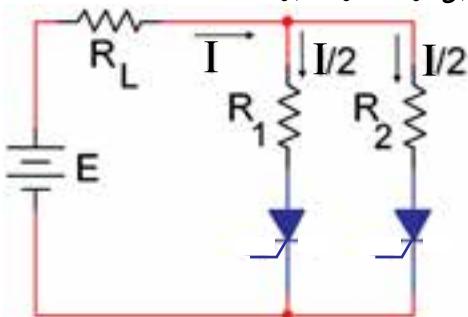


شکل ۱۰-۳۳ تریستورها به طور موازی

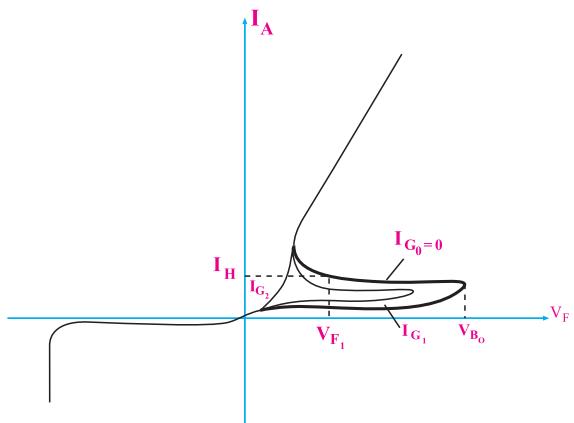

در شکل ۱۰-۳۱ منحنی مشخصه‌ی دونوع تریستور

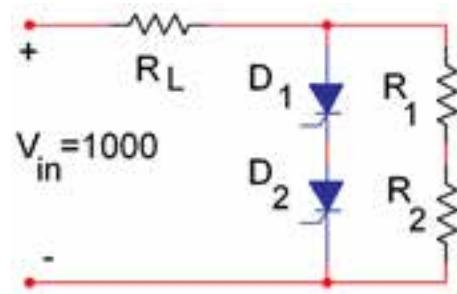همان طور که در شکل ۱۰-۳۱ مشاهده می شود ولتاژ شکست دو تریستور در بایاس موافق با هم تفاوت دارد، ولی جریان حالت خاموش آن‌ها تقریباً با هم برابر است. همان طور که قبل گفته شده هدف از سری کردن دیودها، تقسیم ولتاژ با بایاس مخالف بین دیودها است ولی در تریستورها، تقسیم ولتاژ هم در بایاس موافق و هم در بایاس مخالف (بین تریستورها) صورت می گیرد. در شکل ۱۰-۳۲ دو تریستور با هم سری شده‌اند.



در شکل ۱۰-۳۲ دو تریستور با هم سری شده‌اند.

اگر  $V_{in} = 1000\text{V}$  ولت باشد ولتاژ بایاس موافق در دو سر هر تریستور برابر با  $500\text{V}$  است. وجود دو مقاومت مساوی  $R$ ، سبب تقسیم ولتاژ برابر در دو سر هر تریستور می شود. معمولاً مقدار مقاومت‌ها را بسیار زیاد در نظر می گیرند.


## ۱۰-۱۰ موازی کردن تریستورها

هنگامی که تریستورها را با هم موازی می کنیم، جریان بار بین تریستورها تقسیم می شود. فرض می کنیم تریستوری

### زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

#### ۱۰-۱۱-۱ هدف آزمایش:

تشخیص SCR سالم از معیوب و کاربرد SCR در برش  
شکل موج (دیمیر نیم موج)

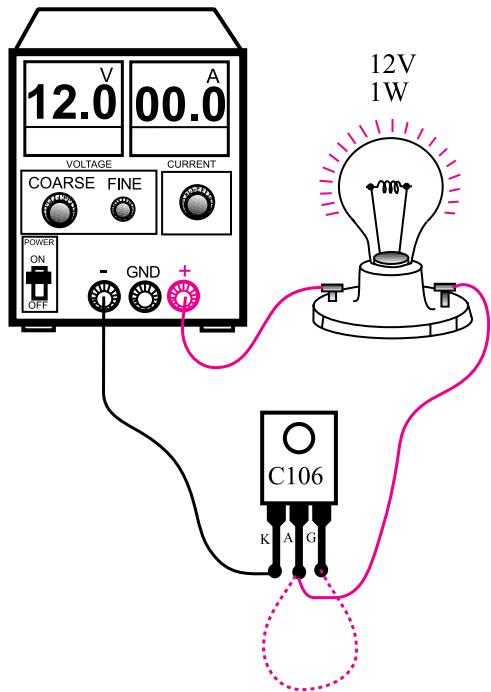

شکل ۱۰-۳۴ مدار آزمایش تعیین سالم بودن SCR

■ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت DC تنظیم کنید و سپس آن را به مدار اتصال دهید.

■ در حالت عادی لامپ باید خاموش باشد (مراقب باشید گیت را با دست لمس نکنید).

■ در یک لحظه کوتاه گیت را به آند وصل کنید لامپ باید روشن شود.

■ گیت را از آند قطع کنید اگر بعد از قطع گیت لامپ همچنان روشن ماند SCR سالم و در غیر این صورت SCR سوخته است.

**سوال ۶:** چرا بعد از قطع گیت در یک SCR سالم باید لامپ هم چنان روشن باقی بماند؟ توضیح دهید.

## ۱۰-۱۱-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز :


ردیف	نام و مشخصات	تعداد/ مقدار
۱	منبع تغذیه ۱A و -۱۵V	یک دستگاه
۲	اسیلوسکوپ دو کاناله یا یک کاناله	یک دستگاه
۳	بردبرد	یک قطعه
۴	ترانسفورماتور ۲۲۰V/۱۲A	یک عدد
۵	SCR به شماره C106 یا مشابه	یک عدد
۶	دیود ۱N4001	یک عدد
۷	مقاومت $10\text{k}\Omega$ ( $\frac{1}{4}$ وات)	سه عدد
۸	پتانسیومتر $500\text{k}\Omega$	یک عدد
۹	خازن $0.1\mu\text{F}$	یک عدد
۱۰	لامپ ۱۲ ولت (حداقل ۰/۵ وات) همراه با سریچ	یک عدد
۱۱	سیم های رابط به مقدار کافی	
۱۲	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

## ۱۰-۱۱-۳ مراحل اجرای آزمایش :
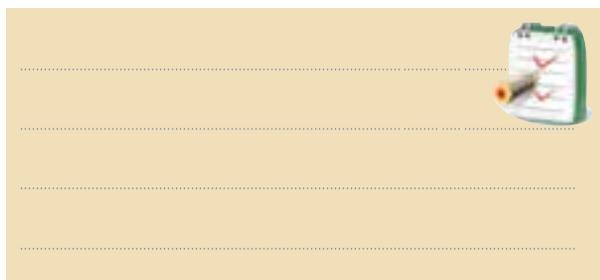
### الف: تشخیص SCR سالم از معیوب

■ برای تشخیص سلامت یک تریستور می توانید آزمایش زیر را روی آن انجام دهید.  
■ وسایل موردنیاز را از آماده کنید.


■ مدار شکل ۱۰-۳۴ را به کمک سیم های گیره دار ببندید.



کلید Line Trig را فعال کنید تا بتوانید زاویه برش را کاملاً بیندید.


سایر تنظیمات لازم دیگر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

ولوم  $500k$  را در حداکثر مقدار خود قرار دهید.  
شکل موج ولتاژ دو سر لامپ را که روی صفحه اسیلوسکوپ مشاهده می کنید در شکل ۱۰-۳۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.

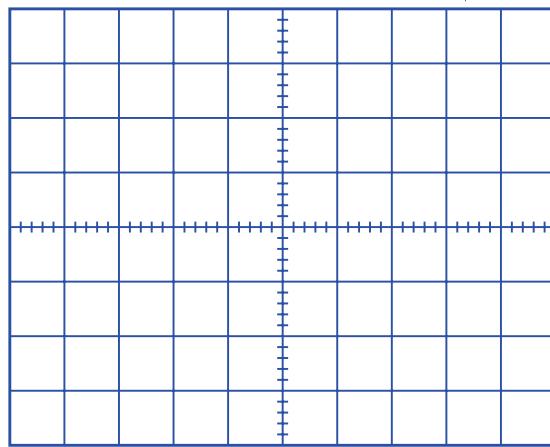

شکل ۱۰-۳۶ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در حداکثر مقدار خود قرار دارد.


ولوم را دوباره تقریباً در وسط مقدار خود قرار دهید.  
شکل موج ولتاژ دو سر لامپ را مشاهده کنید و در شکل ۱۰-۳۷ با مقیاس مناسب ترسیم نمائید.

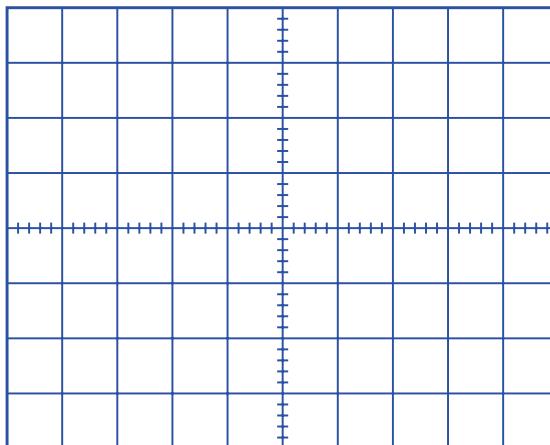


شکل ۱۰-۳۷ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در وسط مقدار قرار دارد.

**موضوع ب : کاربرد SCR در برش شکل موج**  
به کمک سیم های گیره دار مدار شکل ۱۰-۳۵ را بیندید

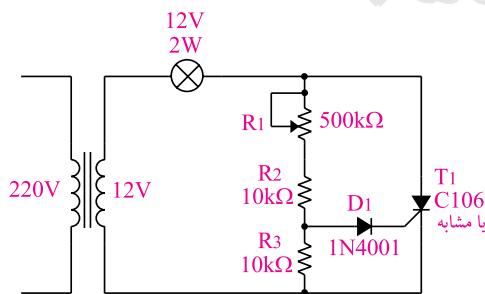اگر مدار شکل ۱۰-۳۵ به صورت برد مدار چاپی آماده در اختیار شما قرارداده شده است، آن را مورد بررسی قرار دهید.



لف : نقشه فنی مدار

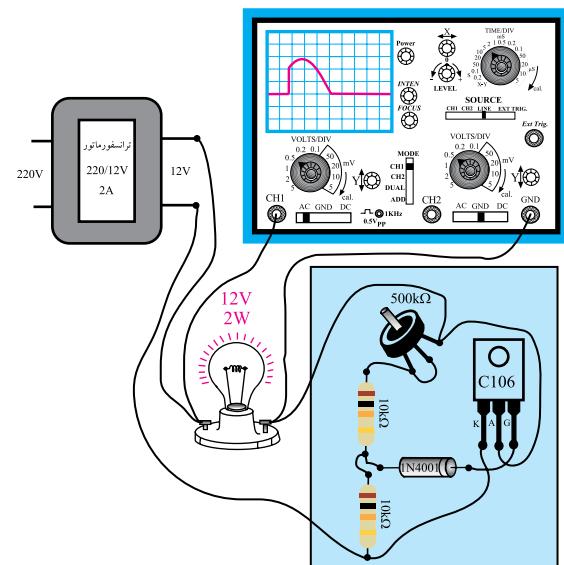

ب : مدار عملی


شکل ۱۰-۳۵ مدار آزمایش  
دو سر لامپ را به اسیلوسکوپ وصل کنید.  
تنظیمات زیر را روی اسیلوسکوپ انجام دهید.

Volts / Div = ۵V

Time / Div = ۲۰ms
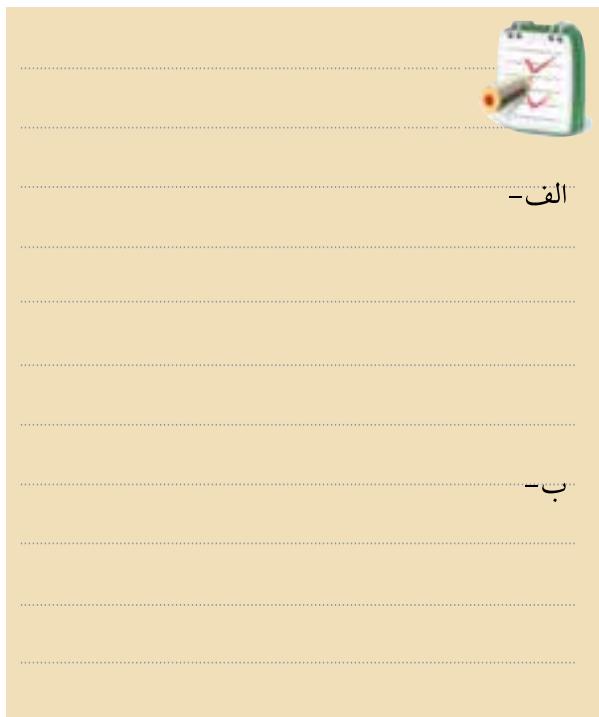
## ۱۰-۹-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



## ۱۰-۱۲ مقادیر حد در تریستور

یکی از قطعات پر کاربرد در الکترونیک صنعتی، تریستور (SCR) است. برای SCR نیز مانند سایر قطعات، برگه اطلاعات وجود دارد. معمولاً در برگه اطلاعات، مقادیر "Maximum Rating" حد تریستورها تحت عنوان نوشته می شود. برخی از این مقادیر که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند عبارتند از:

۱- حداقل ولتاژ سد تکراری در بایاس موافق و مخالف Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage

۲- جریان موثر در بایاس موافق

RMS Forward Current

۳- جریان معدل در بایاس موافق


Average Forward Current

۴- ماکریم جریان لحظه‌ای غیر تکراری

Peak Non repetitive surge Current

ولوم را در حداقل مقدار خود قرار دهید.

■ شکل موج ولتاژ مشاهده شده روی صفحه حساس را در شکل ۱۰-۳۸ با مقیاس مناسب رسم کنید.

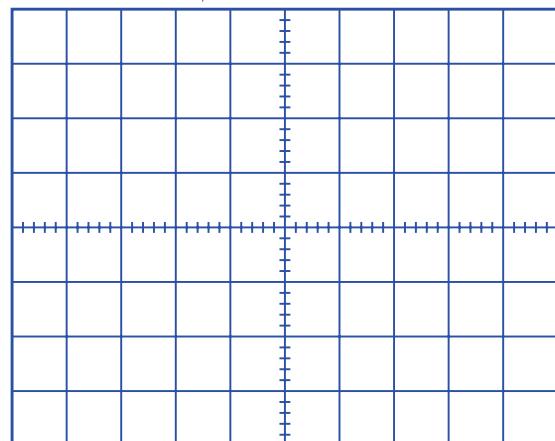


شکل ۱۰-۳۸ شکل موج ولتاژ دو سر لامپ در حالتی که پتانسیومتر در حداقل مقدار قرار دارد.

شکل ۱۰-۳۶، ۱۰-۳۷ و ۱۰-۳۸ شکل ولتاژ دو سر لامپ در حالات مختلف ولوم  $k_{500}$  را نشان می دهد.

همان طور که در شکل ۱۰-۳۵ مشاهده می شود با تغییر پتانسیومتر می توانیم زاویه برش و نور لامپ را تغییر دهیم. در این حالت مقدار متوسط و موثر ولتاژ دو سر لامپ یا بار نیز تغییر می کند.

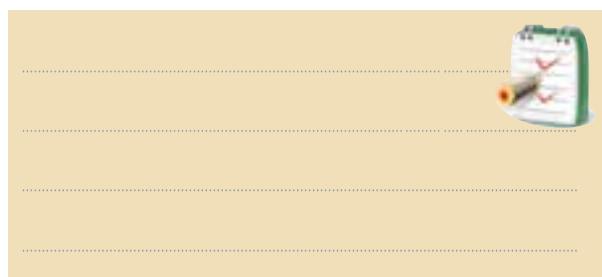
**سوال ۲:** در شکل ۱۰-۳۵ نقش دیود را توضیح دهید؟



### ۱۰-۳ مراحل اجرای آزمایش :

در صفحات بعد برگه اطلاعات مربوط به SCR با شماره فنی C106 را مشاهده می کنید . با توجه به این برگه اطلاعات به پرسش های زیر پاسخ دهید.

■ شکل ظاهری SCR به شماره C106 را در نمودار شکل ۱۰-۳۹ رسم کنید و پایه های آن را مشخص کنید.

 

شکل ۱۰-۳۹ رسم شکل ظاهری SCR و پایه های آن ■ شکل ظاهری SCR موجود در آزمایشگاه رادر نمودار

شکل ۱۰-۴۰ را رسم کنید و شماره فنی آن را بنویسید .



شکل ۱۰-۴۰ رسم شکل ظاهری SCR موجود در آزمایشگاه

■ حداکثر ولتاژ سد تکراری در بایاس معکوس (VRRM) در SCR با شماره فنی C106 چند ولت است؟  
یادداشت کنید.

$$V_{RRM} = \dots \text{ ولت}$$

■ جریان RMS در بایاس متوافق تریستور C106 چند آمپر است؟

$$I_{T(RMS)} = \dots \text{A}$$

۵- قدرت ماکزیمم گیت

Peak Gate power

۶- حداکثر جریان بایاس متوافق گیت

Peak Forward Gate Current



### معرفی سایت:

همان طور که قبلاً گفته شد، مقادیر حد برای قطعات الکترونیکی را در برگه های اطلاعات یا دیتا شیت (Data sheet) درج می کنند. برای دسترسی به انواع برگه های اطلاعات می توانید به سایت ALL Datasheet.com مراجعه کنید .

در ادامه در کار عملی برخی از مقادیر حد در برگه اطلاعات تریستور به زبان انگلیسی ارائه شده است .

### ۱۰-۱۳ آزمایش شماره ۳

برگه اطلاعات تریستور

زمان اجرا : ۳ ساعت آموزشی

### ۱۰-۱۳ هدف آزمایش :

استخراج مقادیر حد تریستور از یک برگه اطلاعات


### ۱۰-۱۳-۲ تجهیزات ، ابزار ، قطعات و مواد

موردنیاز :

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	تریستور شماره C106 و یا تریستور موجود در آزمایشگاه	یک عدد
۲	برگه اطلاعات تریستور	یک نسخه
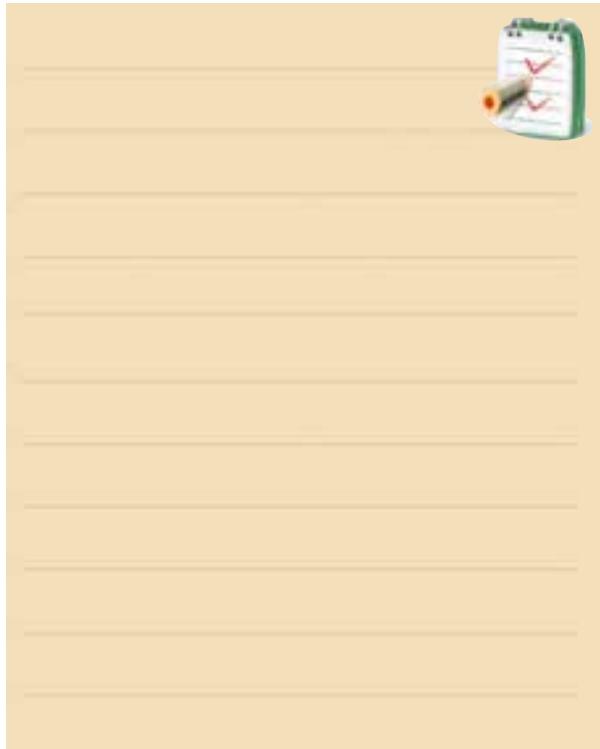
## ٤-١٣ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار  
شرح دهید



■ جریان معدل (میانگین) در بایاس موافق تریستور

C106 چند آمپر است؟

$$I_{T(RMS)} = \dots A$$

■ ماکزیمم قدرت گیت چند وات است؟

$$P_{GM} = \dots W$$

■ معدل قدرت (توان) گیت چند وات است؟

$$P_{G(AVe)} = \dots$$

■ ماکزیمم جریان گیت موافق چند آمپر است؟

$$I_{GFM} = \dots (A)$$

همیشه قسمتی از زمان مفید خود را برای برقراری ارتباط مؤثر سرمایه‌گذاری کنید.  
ارتباط مؤثر و پایدار زمانی برقرار می‌شود که از صمیم قلب و با همت و تلاش مضاعف در  
طلب آن باشد.

## Silicon Controlled Rectifier Reverse Blocking Triode Thyristors



... Glassivated PNPN devices designed for high volume consumer applications such as temperature, light, and speed control; process and remote control, and warning systems where reliability of operation is important.

- Glassivated Surface for Reliability and Uniformity
- Power Rated at Economical Prices
- Practical Level Triggering and Holding Characteristics
- Flat, Rugged, Thermopad Construction for Low Thermal Resistance, High Heat Dissipation and Durability

### C106 Series\*

\*Motorola preferred devices


SCRs  
4 AMPERES RMS  
50 thru 600 VOLTS

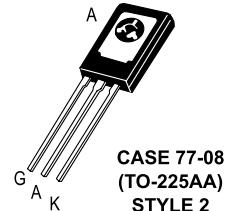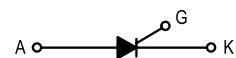

#### MAXIMUM RATINGS ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted.)

Rating	Symbol	Value	Unit
Peak Repetitive Forward and Reverse Blocking Voltage <sup>(1)</sup> ( $R_{GK} = 1 \text{ k}\Omega$ ) ( $T_C = -40^\circ$ to $+110^\circ\text{C}$ )	$V_{DRM}$ or $V_{RRM}$	50 100 200 400 600	Volts
RMS Forward Current (All Conduction Angles)	$I_T(\text{RMS})$	4	Amps
Average Forward Current ( $T_A = 30^\circ\text{C}$ )	$I_T(\text{AV})$	2.55	Amps
Peak Non-repetitive Surge Current (1/2 Cycle, 60 Hz, $T_J = -40$ to $+110^\circ\text{C}$ )	$I_{TSM}$	20	Amps
Circuit Fusing ( $t = 8.3 \text{ ms}$ )	$I^2t$	1.65	$\text{A}^2\text{s}$
Peak Gate Power	$P_{GM}$	0.5	Watt
Average Gate Power	$P_G(\text{AV})$	0.1	Watt
Peak Forward Gate Current	$I_{GFM}$	0.2	Amp

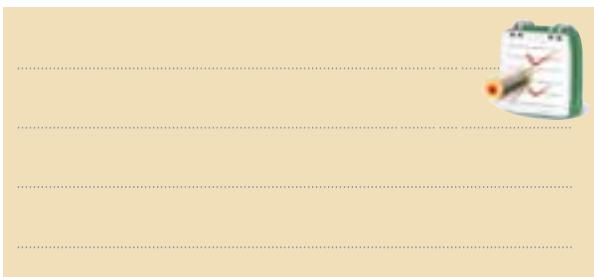
1.  $V_{DRM}$  and  $V_{RRM}$  for all types can be applied on a continuous basis. Ratings apply for zero or negative gate voltage; however, (cont.) positive gate voltage shall not be applied concurrent with negative potential on the anode. Blocking voltages shall not be tested with a constant current source such that the voltage ratings of the devices are exceeded.



## آزمون پایانی فصل (۱۰)



۶- ولتاژ خروجی مدار شکل ۱۰-۴۱ از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

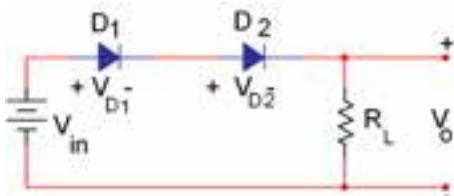

شکل ۱۰-۴۱

۱- انواع دیودهای قدرت را نام ببرید؟



۲- دیودهای با کاربردهای عمومی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟ سرح دهید.



۳- از دیودهای ..... در مبدل‌های DC به DC-AC استفاده می‌شود.

۴- عملکرد دیود شاتکی را به طور کامل و با رسم یک شکل سرح دهید؟



۵- مزايا و معایب دیود شاتکی را توضیح دهید.

۷- برای افزایش ولتاژ معکوس، دیودها را باهم سری می‌کنیم.

صحیح  غلط


۸- برای افزایش جریان و تأمین جریان بار می‌توانیم دیودها را به صورت موازی باهم اتصال دهیم.

صحیح  غلط

۹- کدام یک از جملات زیر در مورد دیود شاکلی صحیح نیست؟

- الف) در حالت قطع ولتاژ زیاد را تحمل می‌کند.
- ب) در حالت هدایت، جریان زیاد را عبور می‌دهد.
- ج) یک دیود چهار لایه PNPN است.
- د) پایه‌ی خارجی آن، آندوگیت است.

۱۰- شکل موج خروجی شکل ۱۰-۴۲ را رسم کنید.

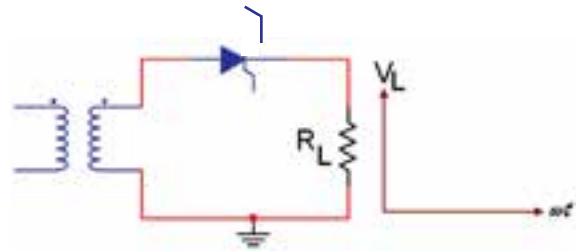

شکل ۱۰-۴۲

۱۱- برای خاموش کردن SCR باید مقدار  $I_{AK}$  به صفر یا کمتر از  $I_H$  برسد.

غلط  صحیح

۱۲- تریستور بدون دادن پالس فرمان به گیت روشن می شود ، اگر .....  
الف ) ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $V_{BO}$  کاهش یابد.

ب ) ولتاژ آند نسبت به کاتد به اندازه  $V_{BO}$  افزایش یابد.


ج ) ولتاژ آند و کاتد یکسان شود.

د ) مقدار ولتاژ  $Vg$  به کمتر از ۷۰ ولت برسد .

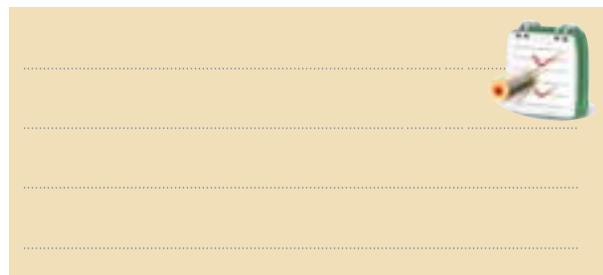۱۱. هدف از سری کردن دیودها ، ..... با یاس مخالف بین دیودها است .

۱۳- به چه دلیل تریستورها را باهم به صورت موازی اتصال می دهند ؟ شرح دهید.

- آیا می دانید هنگامی که با یک مشتری عصبانی برخورد می کنید چه رفتاری باید داشته باشد؟
- ♦ آرامش خود را حفظ کنید.
- ♦ از روش های مختلف ثابت شده و موفق مانند احترام گذاشتن و تعارف کردن به نوشیدن چای برای آرامش مشتری عصبانی استفاده کنید.
- ♦ سعی کنید با بیان آرام، شیوا و مستدل خود به فرد عصبانی کمک کنید تا از حالت پرخاشگرانه به وضعیت حل مشکل تغییر وضعیت دهد.
- ♦ پس از اتمام صحبت های مشتری حتماً تا حد امکان اقدام به حل مشکل نمایید و رضایت وی را بدست آورید.



۱۴- مقادیر حد تریستورها را توضیح دهید.