

هدف کلی کتاب

شناخت مفاهیم اساسی الکترونیک و مدارهای مرتبط با آن

کتاب الکترونیک عمومی (۲) در شهریورماه ۱۳۹۰ در یک دوره بازآموزی کشوری توسط ۲۸ نفر از هرآموزان مدرس این درس که از استان‌های مختلف کشور حضور داشته‌اند اعتبار بخش قضاوتی شده است.

جدول بودجه‌بندی زمانی

شماره فصل	عنوان فصل	زمان اختصاص داده شده (ساعت آموزشی)
۱	یادآوری دیود و ترانزیستور و آشنایی با تقویت‌کننده ترانزیستوری	۱۲
۲	مشخصات ویره تقویت‌کننده‌های ترانزیستوری	۲۰
۳	ترانزیستور اثر میدان (FET)	۱۶
۴	تقویت‌کننده‌های چندطبقه	۱۲
۵	تقویت‌کننده‌های قدرت	۱۲
۶	تقویت‌کننده‌های تفاضلی	۸
۷	تقویت‌کننده عملیاتی	۸
۸	تنظیم‌کننده‌های ولتاژ	۱۲
۹	الکترونیک صنعتی	۲۰

کتاب آزمایشگاه مجازی جلد دوم را برای اجرای فعالیت‌های نرم‌افزاری مطالعه نمایید و آزمایش‌های مربوط به آن را اجرا کنید. تقریباً تمام آزمایش‌هایی که امکان اجرای آن وجود دارد را می‌توانید در لوح فشرده ضمیمه کتاب مشاهده کنید.

فصل اول

یادآوری دیود و ترانزیستور و آشنایی با تقویت کننده ترانزیستوری

زمان اجرا : ۱۲ ساعت آموزشی

هدف کلی : یادآوری مدارهای دیودی و تقویت کننده‌های ترانزیستوری

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۹- اطلاعات قابل استخراج از منحنی‌های مشخصه ورودی، انتقالی و خروجی را شرح دهد.
- ۱۰- با استفاده از اطلاعات قابل استخراج از منحنی‌های ترانزیستور، مسایل مربوطه را حل کند.
- ۱۱- مقاومت استاتیکی و دینامیکی دیود بیس امیتر و قابلیت هدایت انتقالی را محاسبه کند.
- ۱۲- چگونگی تقویت سیگنال ac را توسط ترانزیستور، در آرایش امیتر مشترک و با استفاده از منحنی‌های مشخصه شرح دهد.
- ۱۳- حالت کلیدی ترانزیستور را شرح دهد.
- ۱۴- به سوال‌های الگوی پرسش پاسخ دهد.

- ۱- ساختمان و نماد مداری دیود را تشریح کند.
- ۲- کاربردهای دیود را بیان کند.
- ۳- ساختمان و نماد مداری ترانزیستور را تشریح کند.
- ۴- با استفاده از Data book و Data sheet به زبان اصلی، اطلاعات ترانزیستور را استخراج کند و توضیح دهد.
- ۵- انواع ترانزیستورهای قدرت، سیگنال، نوری و ... را توضیح دهد.
- ۶- انواع بایاس ترانزیستور را تشریح کند.
- ۷- مسائل مربوط به بایاس ترانزیستور را حل کند.
- ۸- منحنی‌های مشخصه ورودی، خروجی و انتقالی ترانزیستور را توضیح دهد.

۱-۱- یادآوری در مورد دیود

- ۱-۱-۱- اتصال P-N Junction (P-N Junction) : اگر یک قطعه نیمه هادی نوع P را به یک قطعه نیمه هادی نوع N وصل کنیم، اتصال N-P به وجود می‌آید. به اتصال N-P دیود گویند. شکل ۱-۱ اتصال N-P و سد ایجاد شده در محل اتصال و پتانسیل سد را نشان می‌دهد.
- ۲-۱-۱- ساختمان کریستالی و نماد مداری دیود : شکل ۲-۱- ساختمان کریستالی و علامت اختصاری (نماد) دیود را نشان می‌دهد.

پیش‌گفتار

در مورد ساختمان و کاربرد انواع دیود در الکترونیک (۱) به تفصیل بحث شده است. در این مبحث پس از مرور مختصری در مورد ساختمان و نحوه بایاس کردن دیود، به حل مدارهای با دیود می‌بردازیم تا پس از تشخیص وضعیت قطع یا وصل (off-on) دیود در مدار، در مورد محاسبه جریان و افت ولتاژ و نوشتن معادله KVL در یک حلقه، مهارت لازم را کسب نماییم. چون ترانزیستور نیز معادل دو دیود است، با حل مسائل دیودی، توانایی تجزیه و تحلیل مدارهای ترانزیستوری نیز آسان خواهد شد.

توجه قرار گیرد.

- اگر در دیود سیلیسیومی ولتاژ آند تقریباً 6V ولت بیشتر از کاتد آن شود، دیود هدایت می‌کند.


- اگر در دیود زرمانیومی ولتاژ آند آن تقریباً 15V ولت بیشتر از کاتد آن شود، دیود هدایت می‌کند.

- برای هدایت دیود جریان مدار باید به اندازه کافی باشد.
- در دو سر دیودی که در حال هدایت است ولتاژ حدود 7V ولت می‌کند که به آن ولتاژ وصل دیود گویند و آن را با V_γ نشان می‌دهند. ولتاژ وصل برای دیود زرمانیومی حدود 2V ولت است.

- در حالت ایده‌آل دیود وصل مانند یک کلید بسته است و $V_\gamma = 0\text{V}$ است.

- در هنگام وصل دیود، باید جریان عبوری از آن را توسط مقاومتی کنترل نمود تا جریان عبوری از آن، از مقدار ماکزیمم مجاز تجاوز نکند.


۴-۱-۱- دیود در بایاس مخالف : هرگاه مطابق شکل ۱-۱ نیمه هادی نوع N را به قطب مثبت باتری و نیمه هادی نوع P را به قطب منفی باتری وصل کنیم دیود در بایاس مخالف قرار می‌گیرد.

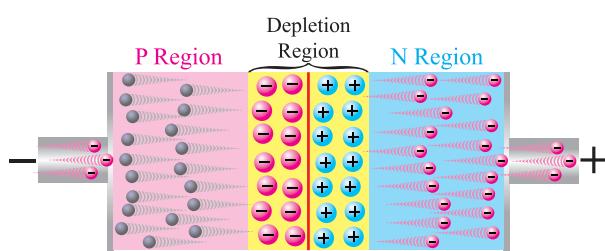


شکل ۱-۱- دیود در بایاس مخالف

در دیود در بایاس مخالف، سد بین P و N افزایش می‌یابد لذا در این حالت از دیود جریانی به جزء جریان اشباع معکوس عبور نمی‌کند. افزایش ولتاژ منبع، سبب افزایش ناحیه سد می‌شود. در مورد دیود در بایاس مخالف باید نکات مهم زیر مورد توجه قرار گیرد.

- از دیود در بایاس مخالف جریانی به غیر از جریان اشباع

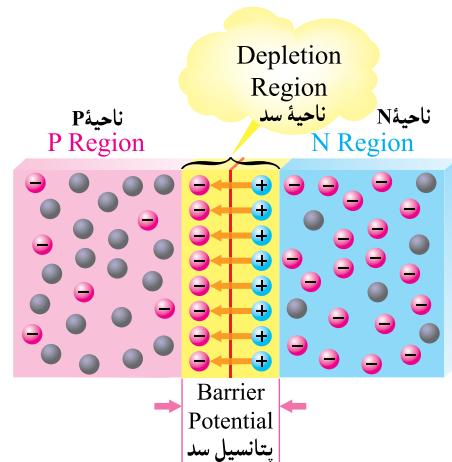


شکل ۱-۱- اتصال PN و ناحیه سد

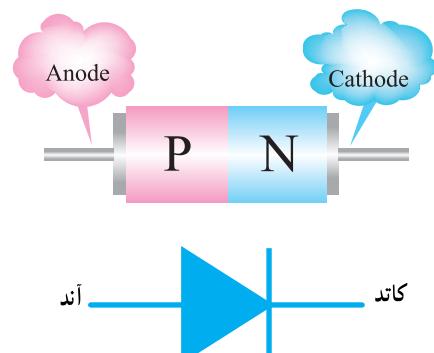

شکل ۲-۱- ساختمان کریستالی و نماد مداری دیود

۳-۱-۱- دیود در بایاس موافق : هرگاه مطابق شکل ۳-۱ نیمه هادی نوع P را به قطب مثبت باتری و نیمه هادی نوع N را به قطب منفی باتری اتصال دهید، دیود را در بایاس موافق قرار داده اید.

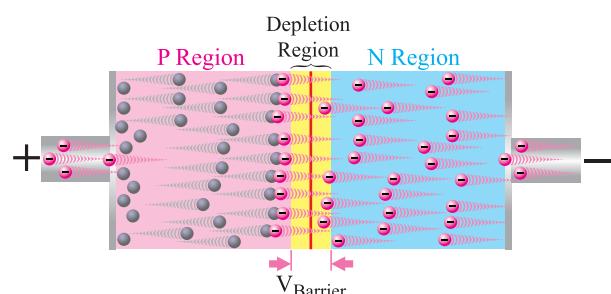


شکل ۳-۱- دیود در بایاس موافق

اگر جنس دیود سیلیسیم باشد و ولتاژ باتری بیشتر از 6V ولت شود، سد بین P و N شکسته شده و در مدار جریان برقدار می‌شود. در مورد دیود در بایاس موافق باید نکات مهم زیر مورد

۱-۱-۷ حل برخی مسائل مدارهای دیودی : در


مسایل مطرح شده، ابدا باید وصل یا قطع بودن دیودها تشخیص داده شود، سپس مدار معادل مسئله مورد نظر ترسیم گردد. در مدار معادل، با نوشتن معادله KVL می‌توان جریان مدار، افت ولتاژ دو سر هر قطعه و سایر مجھولات مورد نظر را محاسبه نمود.

مثال ۱-۱ : در شکل ۱-۷ اگر دیود D₁ از جنس سیلیسیم و ولتاژ وصل آن $7/0$ ولت و دیود D₂ از جنس ژرمانیوم و ولتاژ وصل آن $2/0$ ولت باشد، I_D و V_O را محاسبه کنید.

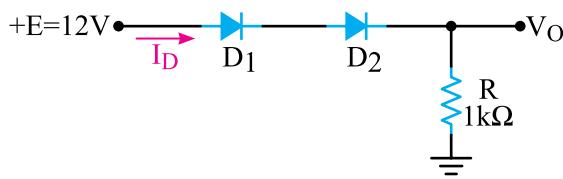

شکل ۱-۷

پاسخ : چون مثبت منبع E به آند دیودها وصل است، دیودها در بایاس موافق و در حال هدایت هستند. می‌توان افت ولتاژ دو سر دیودها در مدار شکل ۱-۷ را به صورت شکل ۱-۸ در نظر گرفت.

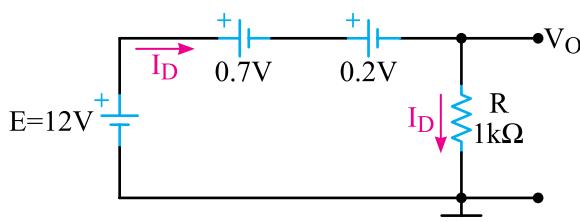

شکل ۱-۸

با نوشتن معادله KVL می‌توان I_D را محاسبه نمود.

$$-12 + 0.9 + 2/0 + 1I_D = 0$$

$$I_D = \frac{12 - 0.9}{1K\Omega} = 11/1mA$$

محاسبه : V_O

$$V_O = RI_D = (1K\Omega)(11/1mA)$$

$$\text{ولت } V_O = 11/1$$


معکوس نمی‌گذرد.

● دیود در بایاس مخالف، در حالت ایده‌آل مانند یک کلید باز است.

● در بایاس مخالف تمام ولتاژ منبع در دو سر دیود افت می‌کند.

● در بایاس مخالف، ولتاژی که در دو سر دیود افت می‌کند نباید از حد اکثر ولتاژ معکوس مجاز دیود بیشتر شود.


۱-۱-۵ منحنی مشخصه ولت آمپر دیود : منحنی مشخصه ولت آمپر یک دیود از جنس سیلیسیم در شکل ۱-۵ رسم شده است.

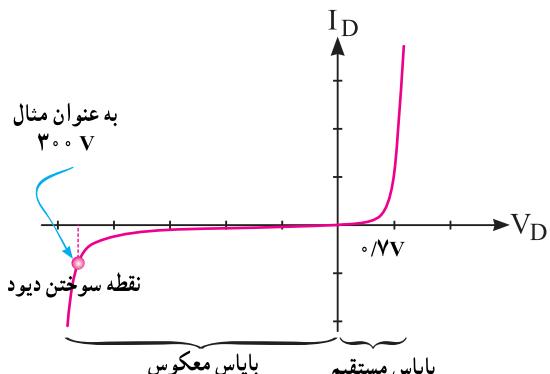

شکل ۱-۵ - منحنی مشخصه دیود در بایاس موافق و مخالف


۱-۱-۶ مدار معادل دیود : برای دیود معمولی

می‌توان مدار معادلی مانند شکل ۱-۶ رسم کرد. در مدار، r_p مقاومت نیمه هادی نوع P، r_N مقاومت نیمه هادی نوع N و r_{AC} مقاومت لایه سد است.

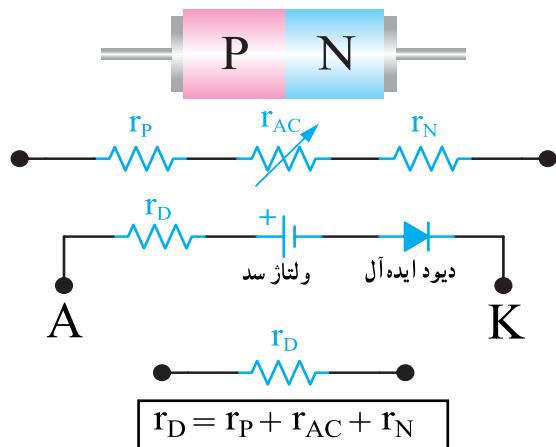


شکل ۱-۶ - مدار معادل دیود معمولی

ولت است. دیودها کاملاً مشابه هستند.

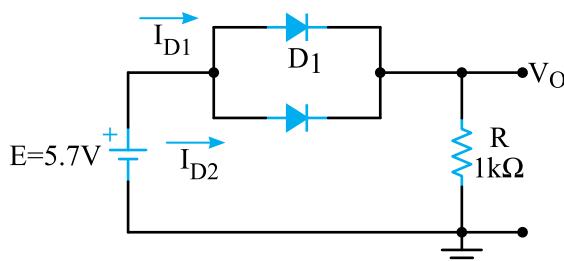

شکل ۱-۱۱

پاسخ: چون مثبت منبع E به آند دیودها و منفی منبع به کاتد دیودها وصل است، دیودها هادی هستند. لذا به جای دیودها می‌توان منبع معادل $\frac{1}{2}$ ولت را قرار داد. مدار معادل شکل ۱-۱۱ به صورت شکل ۱-۱۲ درمی‌آید.

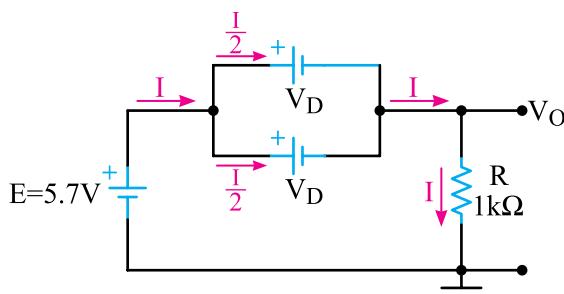

شکل ۱-۱۲ - مدار معادل شکل ۱-۱۱

با نوشتن معادله KVL می‌توان جریان I را محاسبه نمود.

$$-E + V_D + RI = 0$$

$$-5.7 + 0.7 + 1I = 0$$

$$1I = 5 \Rightarrow I = 5 \text{ mA}$$

$$I = \frac{5 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 5 \text{ mA}$$

چون دو دیود مشابه هستند:

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I}{2} = \frac{5}{2} \text{ mA}$$


محاسبه V_O :

$$V_O = RI = (1 \text{ k}\Omega)(5 \text{ mA})$$

$$V_O = 5 \text{ V}$$


توجه: در مسائل، اگر ولتاژها بر حسب ولت (V) و مقاومت‌ها بر حسب کیلو‌اهم ($\text{k}\Omega$) باشد، جریان‌ها بر حسب میلی‌آمپر (mA) است.

مثال ۱-۲: با توجه به شکل ۱-۹، I_{D1} ، I_{D2} و V_O را محاسبه کنید. هر دو دیود از جنس سیلیسیم و ولتاژ وصل آنها $\frac{1}{2}$ ولت است.

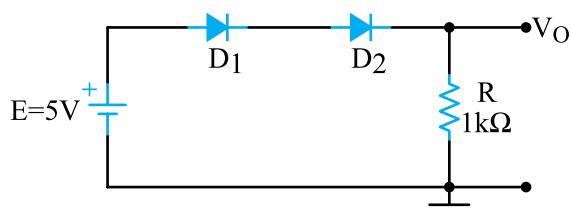

شکل ۱-۹

پاسخ: چون مثبت منبع E به آند دیودها وصل است، دیودها در بایاس موافق و در حال هدایت هستند. می‌توان مدار معادل شکل ۱-۹ را به صورت شکل ۱-۱۰ رسم نمود.

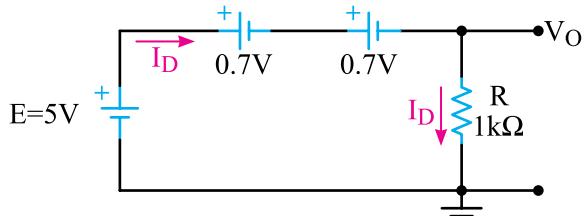

شکل ۱-۱۰ - مدار معادل شکل ۱-۹

با نوشتن معادله KVL می‌توان I_D را محاسبه نمود.

$$-5 + 0.7 + 0.7 + 1I_D = 0$$

$$I_D = \frac{5 - 1.4}{1 \text{ k}\Omega} = 3.6 \text{ mA}$$

محاسبه V_O :

$$V_O = RI_D$$

$$V_O = (1 \text{ k}\Omega)(3.6 \text{ mA}) = 3.6 \text{ V}$$

مثال ۱-۳: با توجه به شکل ۱-۱۱، I_{D1} و I_{D2} را محاسبه کنید. هر دو دیود از جنس Si و ولتاژ وصل آنها $\frac{1}{2}$ ولت است.

۲-۱- الگوی پرسش

کامل کردنی

- ۱-۲-۱- ولتاژ وصل یک دیود از جنس Si حدود ولت و از جنس Ge حدود است.

صحیح یا غلط

- ۱-۲-۲- اگر آند دیود به مثبت باتری و کاتد دیود به منفی


باتری وصل شود، دیود در بایاس موافق قرار دارد.

صحیح □ غلط □

چهار گزینه‌ای


- ۱-۲-۳- کدام گزینه دیود را در حالت ایده‌آل مانند یک

کلید باز نشان می‌دهد؟

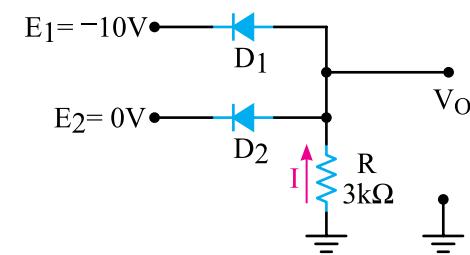

شكل ۱-۱۴

- ۶-۱- در شکل ۱-۱۵ دیودها از جنس Si و ولتاژ
وصل آنها $V_\gamma = 0.7V$ است. I و V_O را محاسبه کنید.

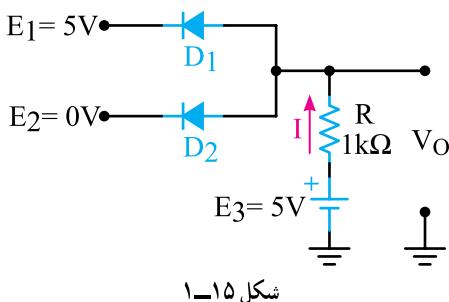


شكل ۱-۱۵

اجرای نرم افزاری


کلیه موارد مندرج در این بخش را به صورت
نرم افزاری با استفاده از کتاب آزمایشگاه مجازی (جلد
دوم) شبیه سازی نمایید.

۳-۱- مرواری بر ساختمان و طرز کار ترانزیستور BJT

یک ترانزیستور معمولی (BJT) از سه قطعه نیمه هادی نوع P و N تشکیل شده است. نحوه قرار گرفتن کریستال های نیمه هادی به صورت شکل ۱-۱۶ است.

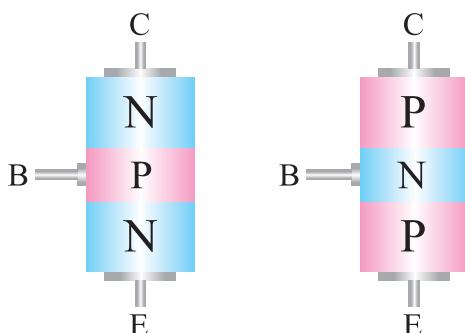


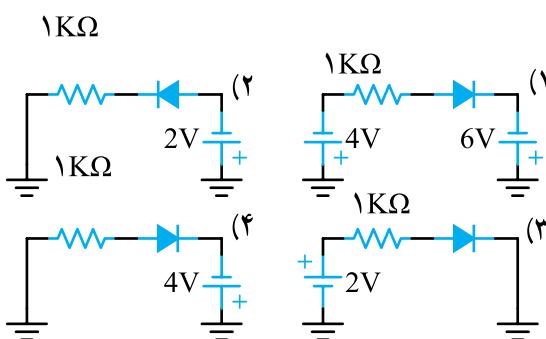شکل ۱-۱۶- نحوه قرار گرفتن نیمه هادی های نوع N و P در ترانزیستور



محاسباتی


- ۱-۲-۴- در شکل ۱-۱۳ دیودها از جنس Si و $V_\gamma = 0.7V$ هر دیود برابر ۰ ولت است. V_O را محاسبه کنید.

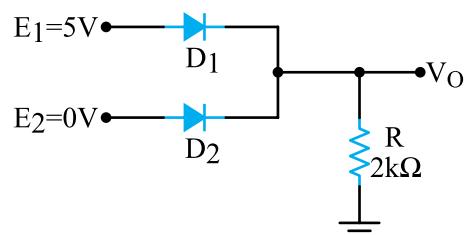

شكل ۱-۱۳


- ۱-۲-۵- در شکل ۱-۱۴ دیودها از جنس Si و $V_\gamma = 0.7V$ هر دیود برابر ۰ ولت است.

- الف) کدام دیود وصل و کدام دیود قطع است?
ب) I و V_O را محاسبه کنید.

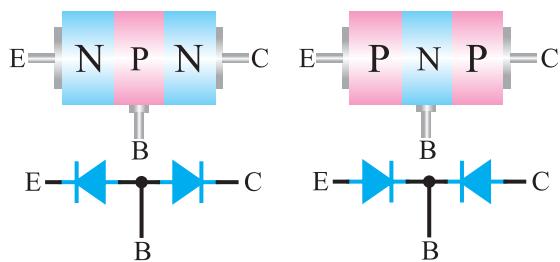


شکل ۱-۱۹- معادل دیودی ترانزیستور NPN و PNP

و دیود کلکتور بیس در بایاس مخالف قرار گیرد تا جریان‌ها در ترانزیستور برقرار شوند. شکل ۱-۲۰- نحوه بایاس نمودن یک ترانزیستور NPN را در منطقه فعال نشان می‌دهد.

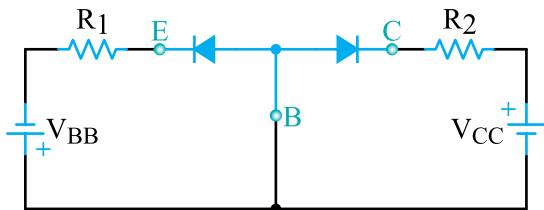

شکل ۱-۲۰- بایاس ترانزیستور NPN در منطقه فعال

ترانزیستوری که از دو قطعه نیمه هادی نوع P و یک قطعه نیمه هادی نوع N ساخته شده است، ترانزیستور PNP و ترانزیستوری که شامل دو قطعه نیمه هادی نوع N و یک قطعه نیمه هادی نوع P است، ترانزیستور NPN نام دارد. شکل ۱-۱۷- دو نوع ترانزیستور NPN و PNP و نماد آن‌ها را نشان می‌دهد.

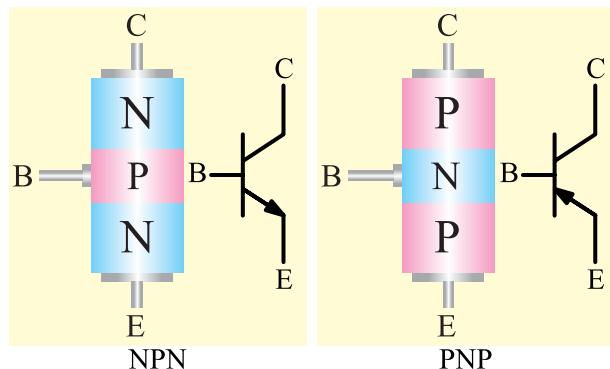


شکل ۱-۱۷- علامت قراردادی ترانزیستورهای NPN و PNP

پایه‌های ترانزیستور را امیتر (E)، بیس (B) و کلکتور C می‌نامند. شکل ۱-۱۸- نام پایه‌های ترانزیستور را نشان می‌دهد.

۴-۱- کتاب اطلاعات (Data book) و برگه اطلاعات (Data Sheet)

ترانزیستورها نیز مانند دیودها دارای مقادیر حد و مقادیر مجاز هستند که توسط کارخانه سازنده تعریف می‌شود. این مقادیر معمولاً در کتاب اطلاعات (Data book) یا در برگه اطلاعات (Data Sheet) درج می‌شود. کتاب و برگه اطلاعات معمولاً در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

شما می‌توانید با مراجعه به سایت‌های اینترنتی از جمله www.Alldatasheet.com به انواع برگه‌های اطلاعات (dataSheet) دسترسی پیدا نمایید. در برگه اطلاعات ترانزیستورها (dataSheet) معمولاً اطلاعات مکانیکی، مشخصه‌های عمومی، مقادیر ماکریزم مطلق، مشخصه‌های الکتریکی، منحنی‌های مشخصه خروجی، ورودی و توان الکتریکی درج می‌شود.

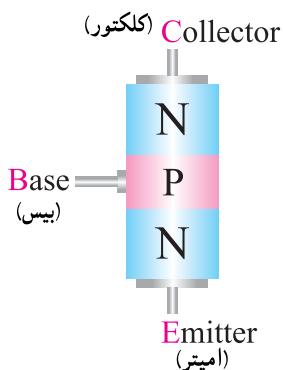


شکل ۱-۱۸- نام پایه‌های ترانزیستور

۱-۳-۱- معادل دیودی ترانزیستور NPN و PNP : هر اتصال N-P معادل یک دیود است لذا معادل دیودی ترانزیستورهای NPN و PNP در شکل ۱-۱۹- رسم شده است.

۱-۳-۲- نحوه بایاس نمودن ترانزیستور در منطقه فعال : در منطقه فعال لازم است دیود بیس امیتر در بایاس موافق

برگه اطلاعات ۱-۱ قسمتی از برگه اطلاعات ترانزیستور BC107 است.

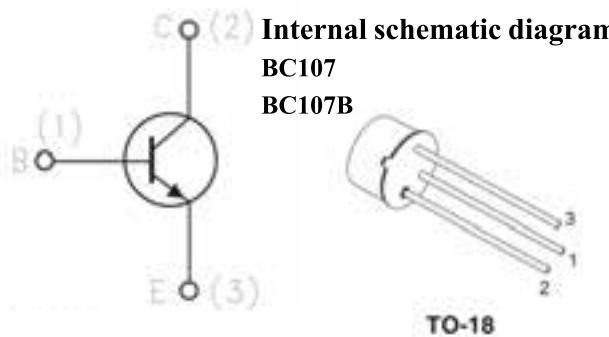

شکل ۱-۲۱- نساد و شکل ظاهری ترانزیستور ۱۰۷

Low noise general purpose audio amplifiers

Description ترانزیستور عمومی برای تقویت کنده‌های صوتی با نویز کم

The BC107 and BC107B are silicon planar epitaxial NPN transistors in TO-18 metal case.

They are suitable for use in driver stages, low noise input stages and signal processing circuits of television receivers. The PNP complementary types are BC177 and BC177B respectively.

برگه اطلاعات ۱-۱

شرح عمومی: ترانزیستور BC107 یک ترانزیستور سیلیکونی خاص NPN است که در یک محفظه فلزی TO-18 جاسازی شده است. (شکل ۱-۲۱) این ترانزیستور در مدارهای طبقات میانی صوت، اولیه صوت با نویز کم و در مدارهای پردازش سیگنال در گیرندهای تلویزیونی قابل استفاده است. ترانزیستور مکمل ۷ ترانزیستور BC177 است.

Order codes کدهای سفارش	علامت	محفظه	بسته‌بندی
Part Number شماره فهرست	Marking	Package	Packing
BC107	BC107	TO-18	Bag
BC107A	BC107B	TO-18	Bag

قسمتی از برگه اطلاعات ترانزیستور ۱۰۷

در برگه اطلاعات ۱-۲ مقادیر مجاز الکتریکی ترانزیستور BC107 را ملاحظه می‌کنید.

Electrical ratings

BC107 - BC107B

1 Electrical ratings

مقادیر مجاز الکتریکی

جدول ۱

Table 1. Absolute maximum rating

مقادیر بیشینه مطلق

Symbol	Parameter	مشخصه	Value	مقدار	واحد
V_{CEO}	Collector-base voltage ($I_E = 0$)	ولتاژ ماکریم CB وقتی امپیور باز است	50		V
V_{CEO}	Collector-emitter voltage ($I_B = 0$)	ولتاژ ماکریم CE وقتی بیس باز است	45		V
V_{EBO}	Emitter-base voltage ($I_C = 0$)	ولتاژ ماکریم EB وقتی کلکتور باز است	6		V
I_C	Collector current	جریان ماکریم مجاز کلکتور	100		mA
P_{tot}	Total dissipation at $T_{amb} \leq 25^\circ\text{C}$ at $T_{case} \leq 25^\circ\text{C}$	ماکریم تلفات توان در درجه حرارت محیط کمتر از 25°C درجه حرارت بدنه کمتر از 25°C	0.3 0.75		W
T_{stg}	Storage temperature	ماکریم درجه حرارت ذخیره در انبار	-55 to 175		°C
T_J	Max. operating junction temperature	ماکریم درجه حرارت محل پیوند	175		°C

جدول ۲

Table 2. Thermal data

اطلاعات حرارتی

Symbol	Parameter	مشخصه	Value	مقدار	واحد
$R_{th-case}$	Thermal resistance junction-case	ماکریم مقاومت حرارتی بین جکت و بدنه	200		"C/W
R_{th-amb}	Thermal resistance junction-ambient	ماکریم مقاومت حرارتی بین جکت و محیط	500		"C/W

برگه اطلاعات ۲-۱ مقادیر ماکریم مجاز الکتریکی

نکته بسیار مهم : لازم است هنگام طرح سؤال از data sheet حتماً جداول، اعداد و نوشهای موجود در data sheet به زبان انگلیسی در اختیار هنرجویان قرار گیرد.

در برگه اطلاعات ۱-۳ قسمتی از مشخصه‌های الکتریکی ملاحظه می‌کنید. درجه حرارت‌های غیر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد ترانزیستور BC107 را در حرارت بدنه ۲۵ درجه سانتی‌گراد ذکر می‌شود.

BC107 - BC107B

Electrical characteristics

2 Electrical characteristics

مشخصه‌های الکتریکی

درجه حرارت برابر با ۲۵ درجه سانتی‌گراد

($T_{CASE} = 25^{\circ}\text{C}$; unless otherwise specified) است در غیر این صورت ذکر می‌شود

Table 3. Electrical characteristics مشخصه‌های الکتریکی

Symbol	Parameter	مشخصه	Test Conditions	شرایط آزمایش	حداقل Min.	متعارض	بیشینه Max.	واحد Unit
I_{CBO}	Collector cut-off current	جریان قطع کلکتور	$V_{CB} = 40\text{V}$				15	nA
$V_{(BR)CBO}$	Collector-base breakdown voltage ($I_E = 0$)	ولتاژ شکست CB	$I_C = 10\mu\text{A}$		50			V
$V_{(BR)CEO}$	Collector-emitter breakdown voltage ($I_B = 0$)	ولتاژ شکست CE	$I_C = 10\text{mA}$		45			V
$V_{(BR)EBO}$	Emitter-base breakdown voltage ($I_C = 0$)	ولتاژ شکست EB	$I_E = 10\mu\text{A}$		6			V

برگه اطلاعات ۱-۳ - قسمتی از مشخصات الکتریکی ترانزیستور BC107

در برگه اطلاعات ۱-۴ قسمت دیگری از مشخصات الکتریکی ترانزیستور BC107 شامل $\frac{1}{R_O}$ ، h_{oe} ، $(r_\pi)h_{ie}$ ، C_{EBO} ، C_{CBO} ، h_{fe} ، h_{FE} می‌کنید.

				MIN	TYP	Max	Unit
$V_{CE(sat)}^{(1)}$	Collector-emitter saturation voltage ولتاژ اشباع CE	$I_C = 10\text{mA}$	$I_B = 0.5\text{mA}$		70	250	mV
$V_{BE(sat)}^{(1)}$	Base-emitter saturation voltage ولتاژ اشباع BE	$I_C = 10\text{mA}$	$I_B = 0.5\text{mA}$		750		mV
$V_{BE(on)}^{(1)}$	Base-emitter on voltage ولتاژ هدایت BE	$I_C = 2\text{mA}$	$V_{CE} = 5\text{V}$	550	650	700	mV
h_{FE}	DC current gain مقدار بهره جریان DC در شرایط (DC) h_{FE}	$I_C = 2\text{mA}$	$V_{CE} = 5\text{V}$	110		450	
h_{fe}	Small signal current gain مقدار بهره جریان سیگنال کوچک (AC) h_{fe} در شرایط (AC)	$I_C = 2\text{mA}$ $f = 1\text{kHz}$	$V_{CE} = 5\text{V}$		250		
C_{CBO}	Collector-base capacitance ظرفیت خازنی CB	$I_E = 0$	$V_{CB} = 10\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		4	6	pF
C_{EBO}	Emitter-base capacitance ظرفیت خازنی EB	$I_C = 0$	$V_{EB} = 0.5\text{V}$ $f = 1\text{MHz}$		12		pF
h_{ie}	Input impedance (r _π) امپدانس ورودی (r _π)	$I_C = 2\text{mA}$	$V_{CE} = 5\text{V}$ $f = 1\text{kHz}$		4	4.8	kΩ
h_{oe}	Output admittance $\frac{1}{R_O}$ هدایت خروجی (R _O)	$I_C = 2\text{mA}$ $f = 1\text{kHz}$	$V_{CE} = 5\text{V}$		30		μS

در حالت پالس : پریود یا دوره تناوب پالس ° ۳۰ میکروثانیه، دوام پالس کمتر یا مساوی یک درصد
(1) pulse duration=300μs. duty cycle ≤1%


برگه اطلاعات ۱۰۷— تعداد دیگری از مشخصه‌های الکتریکی ترانزیستور BC107

علاوه بر مشخصات الکتریکی، تعدادی از منحنی مشخصه‌های ترانزیستور نیز در برگه اطلاعات داده می‌شود. یکی از این مشخصه‌ها که بسیار اهمیت دارد، مشخصه تغییرات توان مازکریم مجاز بر حسب درجه حرارت است. در نمودار شکل ۲۲-۱ مشخصه تغییرات توان مجاز را با افزایش درجه حرارت برای ترانزیستور BC107 در هوای آزاد مشاهده می‌کنید.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در صورتی که درجه حرارت محیط برابر با ۲۵ درجه سانتی‌گراد باشد، مازکریم توان مجاز برابر با ۳۰ میلی‌وات است. در صورتی که درجه حرارت به ۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد، میزان توان مجاز به ۲۵ میلی‌وات کاهش می‌یابد. در درجه ۲۲۵ درجه سانتی‌گراد، توان مازکریم مجاز ترانزیستور BC107 به صفر خواهد رسید.

۱-۵-۱- ترانزیستور کاربرد عمومی و سیگنال کوچک

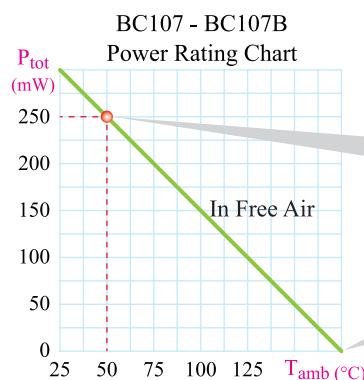
General Purpose / small signal Transistor : این ترانزیستورها برای تقویت سیگنال‌های با ولتاژ و جریان با دامنه کم به کار می‌روند و معمولاً در تقویت کننده‌های قدرت پایین یا متوسط یا برای مدارهای کلیدی به کار می‌روند. بدنه این ترانزیستورها معمولاً پلاستیکی یا فلزی است و حداکثر توان مجاز آن‌ها معمولاً از 50 mW تا 250 mW می‌باشد. در شکل ۱-۲۳ شکل ظاهری چند نمونه از این ترانزیستورها را مشاهده می‌کنید.



ماکریم توان مجاز در درجه حرارت ۵۰ درجه سانتی‌گراد

در دمای ۲۲۵ درجه سانتی‌گراد، توان به صفر می‌رسد.

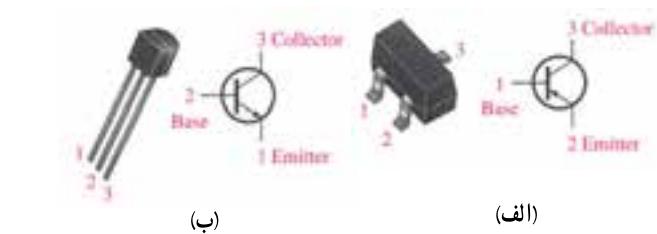نمودار شکل ۱-۲۲- تغییرات توان ماکریم مجاز ترانزیستور BC107 نسبت به تغییرات درجه حرارت




تموین کلاسی: مقدار توان ماکریم را در درجه حرارت‌های $62/5$ ، $87/5$ ، 100 و $112/5$ درجه سانتی‌گراد محاسبه کنید. نقطه‌های موردنظر را با رنگ دیگری روی نمودار شکل ۱-۲۲ مشخص نمایید.



پ) ترانزیستور در بسته دوتایی TO ۱۸

۱-۵-۱- تقسیم‌بندی ترانزیستورها بر اساس پارامترهای آن

اگر به اطلاعات نوشته شده در برگه اطلاعات ترانزیستورها توجه شود، مشاهده می‌گردد برخی مشخصات مانند V_{CEmax} ، I_{cmax} ، P_{cmax} ، فرکانس حد و فرکانس قطع آن‌ها با هم متفاوت است. ترانزیستورها بر اساس این پارامترها (مشخصه‌ها) و نوع کاربرد، در دسته‌بندی‌های متعددی قرار می‌گیرند. مثلاً ترانزیستورها از نظر فرکانس به سه دسته فرکانس کم (LF=Low Frequency)، فرکانس متوسط (MF=Medium Frequency) و فرکانس زیاد (HF=High Frequency) تقسیم‌بندی می‌شوند. این موضوع برای تقویت سیگنال از نظر ولتاژ، جریان و توان نیز صدق می‌کند. تقسیم‌بندی‌های دیگری نیز وجود دارد که به دلیل محدودیت زمانی نمی‌توان به آن‌ها پرداخت. در ادامه به توضیح مختصاتی در مورد برخی از انواع تقسیم‌بندی‌ها که در مباحث بعدی کاربرد دارند، می‌پردازیم.

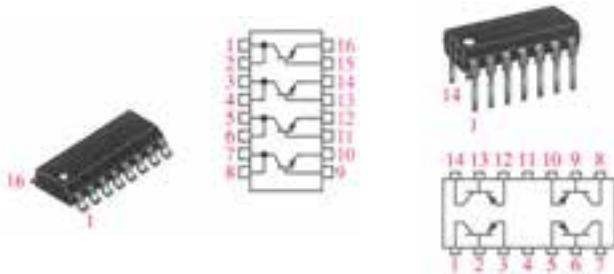

ج) چهار ترانزیستور در بسته‌بندی نصب سطحی

ث) چهار ترانزیستور در یک بسته‌بندی به صورت DIPIC

شکل ۱-۲۳- انواع ترانزیستورهای عمومی

در شکل ۱-۲۵ چند نمونه ترانزیستور فرکانس بالا را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱-۲۵ - چند نمونه ترانزیستور فرکانس بالا

۱-۵-۱- ترانزیستورهای قدرت

Power Transistors : این ترانزیستورها قادر به تقویت سیگنال‌های با ولتاژ و جریان با دامنه زیاد هستند و معمولاً در تقویت کننده‌های سیگنال بزرگ به کار می‌روند. حداکثر توان مجاز این ترانزیستورها از 50°C میلیوات تا چند ده وات است. بدنه این ترانزیستورها که معمولاً فلزی است، به کلکتور اتصال دارد تا بتواند با محیط تبادل حرارت نماید.

در توان‌های زیاد، بدنه به گرماییر (هیت سینک) اتصال داده می‌شود.


در شکل ۱-۲۴ چند نمونه ترانزیستور قدرت را مشاهده می‌کنید.

برای هنرجویان علاقه‌مند:

تحقیق کنید چرا در ترانزیستورهای فرکانس بالا پایه مشترک ترانزیستور بیش از یکی پیش‌بینی شده است.


۱-۵-۲- فتوترانزیستور (Photo Transistor)

مطابق شکل ۱-۲۶ بیس ترانزیستوری باز باشد. جریان ضعیفی در اتصال دیود کلکتور بیس که در بایاس مخالف قرار دارد، ایجاد می‌شود. این جریان که ناشی از حامل‌های اقلیت بوده و در اثر حرارت ایجاد شده است، جریان اشباع معکوس یا جریان نشتی نام دارد.

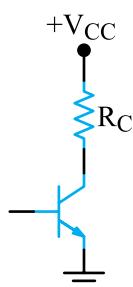

شکل ۱-۲۶ - ایجاد جریان نشتی در ترانزیستور

به علت آزاد بودن بیس، تمام جریان اشباع معکوس از بیس عبور نموده و در کلکتور جریان $I_c = \beta_{DC} I_B$ را ایجاد می‌نماید. اتصال N-P کلکتور بیس که در بایاس مخالف قرار دارد علاوه بر حساس بودن به حرارت، به نور نیز حساس است.

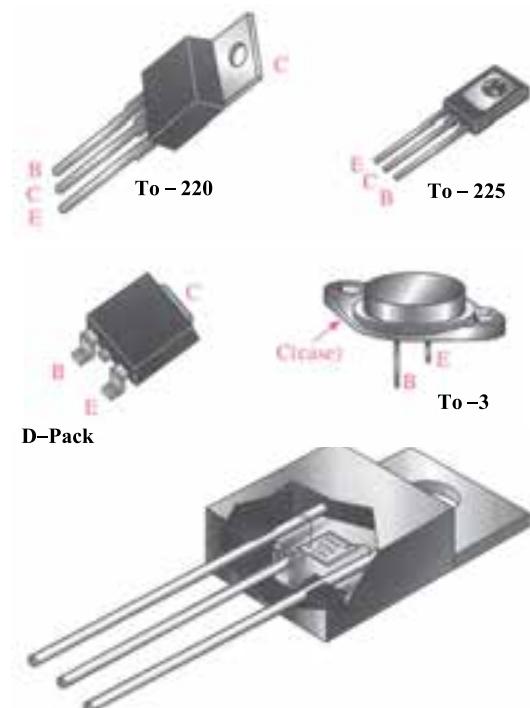

شکل ۱-۲۴ - چند نمونه ترانزیستور قدرت

۱-۵-۳- ترانزیستورهای فرکانس بالا

High Frequency Transistors : این ترانزیستورها به تغییر ولتاژ و شدت جریان ورودی خود که فرکانس فوق العاده زیاد دارند، به سرعت پاسخ می‌دهند.


مقدار فرکانس قطع این ترانزیستورها چندین مگاهرتز تا گیگاهرتز است.

مشاهده می شود فتوترانزیستور به صورت دو پایه و سه پایه عرضه می گردد.

در نوع دو پایه، پایه بیس در دسترس نیست، ولی در نوع سه پایه، پایه های امیتر، بیس و کلکتور در دسترس قرار دارند.


● بایاس نمودن فتوترانزیستور:

روش معمول استفاده از فتوترانزیستور به صورت شکل ۱-۳۰ است.

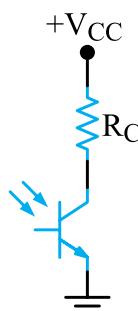

شکل ۱-۳۰- بایاس فتوترانزیستور

می توان مطابق شکل ۱-۳۱ مقاومت متغیری را در بیس ترانزیستور قرار داد و میزان حساسیت مدار را تنظیم نمود. البته استفاده از مدار بدون R_B متدائل تر است.

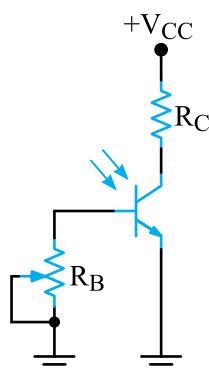


شکل ۱-۳۱- مقاومت تنظیم حساسیت در فتوترانزیستور

انواع دیگر ترانزیستور، مانند ترانزیستور کلیدزنی (Switching)، ترانزیستور با مقاومت سری با بیس، ترانزیستور با دیود و ... وجود دارد که در صورت نیاز در مبحث مربوطه به توضیح در مورد آنها خواهیم پرداخت.

در ترانزیستور نوری، نور از طریق یک دریچه، به اتصال کلکتور بیس برخورد می کند و جریان نشی را افزایش می دهد و در نتیجه جریان I_C افزایش می یابد.

به این ترتیب نور به تغییر جریان الکتریکی تبدیل می شود. این پدیده اساس کار فتوترانزیستور را تشکیل می دهد.

در شکل ۱-۲۷ ساختمان کریستالی فتوترانزیستور را مشاهده می کنید.

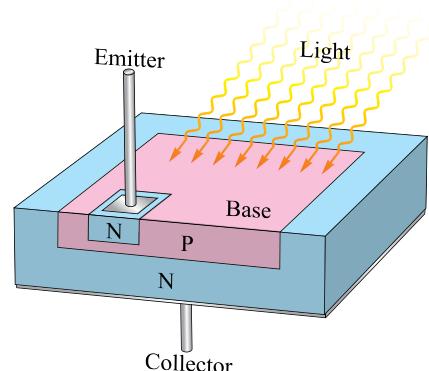


شکل ۱-۲۷- ساختمان کریستالی فتوترانزیستور

نماد فتوترانزیستور در شکل ۱-۲۸ رسم شده است.



شکل ۱-۲۸- نماد فتوترانزیستور

در شکل ۱-۲۹ چند نمونه شکل ظاهری فتوترانزیستور نشان داده شده است.

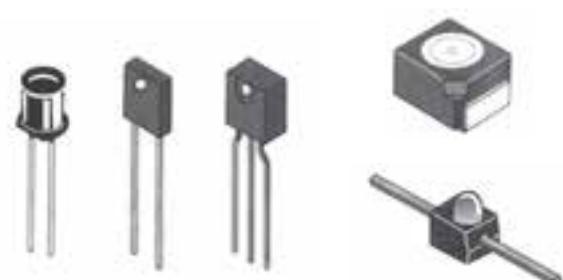

شکل ۱-۲۹- چند نمونه فتوترانزیستور

۶-۱- الگوی پرسش

کامل کردنی

۶-۱- برای بایاس ترانزیستور در منطقه فعال دیود بیس امیتر در بایاس و دیود کلکتور بیس در بایاس قرار می‌گیرد.

صحیح یا غلط

۶-۲- با توجه به برگه اطلاعات شماره ۱-۲، جریان ماکریم مجاز کلکتور ترانزیستور $BC107$ در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد 30.0 mA است.

صحیح □ غلط □

Collector Emitter Break down Voltage ۱-۶-۳

به مفهوم ولتاژ شکست کلکتور - امیتر ($V_{(BR)CEO}$) است.

صحیح □ غلط □

کامل کردنی

۶-۴- با توجه به برگه اطلاعات شماره ۱-۳ ترانزیستور $BC107$ ، در شرایط آزمایش با جریان I_c برابر با میلی‌آمپر، $V_{(BR)CEO}$ حداقل برابر ولت است.

۶-۵- با توجه به شکل نمودار ۱-۲ در دمای ۱۲۵ درجه سانتی‌گراد ماکریم توان مجاز ترانزیستور $BC107$ برابر میلی‌وات است.

چهار گزینه‌ای

۶-۶-۱- ترانزیستورهای با حداکثر توان از 500 میلی‌وات به بالا جزء کدام دسته از ترانزیستورها هستند؟

(۱) سیگنال کوچک (Small Signal)


(۲) قدرت (Power)

(۳) فرکانس بالا (HF)

(۴) فرکانس پایین (LF)

تشریحی

۶-۶-۷- نحوه بایاس کردن فتوترانزیستور را با رسم شکل شرح دهید.

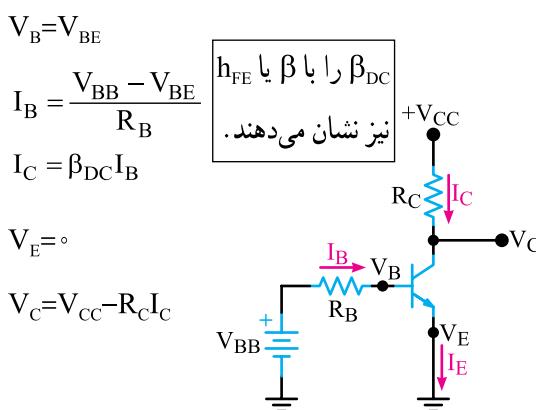

شکل ۱-۳۲- بایاس ثابت با دو باتری

باتری V_{BB} دیود بیس امیتر ترانزیستور را در بایاس م موافق قرار می‌دهد. باتری V_{CC} دیود کلکتور بیس را در بایاس مخالف قرار می‌دهد تا به این ترتیب ترانزیستور در منطقه فعال بایاس شود. به منظور کنترل جریان بیس از مقاومت R_B و برای کنترل جریان کلکتور از مقاومت R_C استفاده شده است. روابط جریان‌ها و ولتاژها در این بایاس به صورت زیر است :

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

I_B	محاسبه
-------	--------

$$I_C = \beta_{DC} I_B$$

I_C	محاسبه
-------	--------

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$


V_{CE}	محاسبه
----------	--------

۱-۷-۲- بایاس ثابت بایک باتری : در شکل ۱-۳۳ این بایاس و روابط لازم برای محاسبه جریان‌ها و ولتاژها در آن نشان داده شده است.

۷-۱- روش‌های مختلف بایاس کردن ترانزیستور در مورد انواع روش‌های بایاس نمودن ترانزیستور در کتاب الکترونیک (۱) توضیح داده شده است. ضمن بادآوری مدار سه نوع بایاس ترانزیستور یعنی بایاس ثابت، بایاس اتوماتیک و بایاس سرخود، سعی می‌شود با حل چند نمونه مسئله، نحوه نوشتن معادله KVL و محاسبه جریان‌ها و ولتاژها در این سه نوع بایاس، تمرین داده شود تا به مهارت لازم برسید.


۱-۷-۱- بایاس ثابت با دو باتری : در شکل ۱-۳۲ مدار بایاس ثابت با دو باتری رسم شده است.

مثال ۱-۴ : با توجه به شکل ۱-۳۶ و مقادیر داده شده در مدار، I_C ، I_B و V_{CE} را محاسبه کنید.

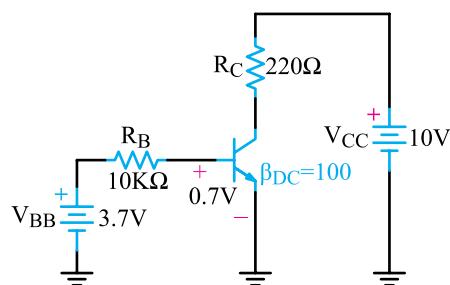

شکل ۱-۳۶

پاسخ : با نوشتن معادله KVL در حلقه ورودی I_B را می‌توان محاسبه نمود. حلقه ورودی معادل شکل ۱-۳۷ است.

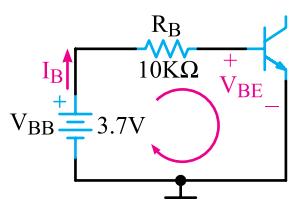

شکل ۱-۳۷ - حلقه ورودی

معادله حلقه ورودی

$$-V_{BB} + R_B I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$


$$I_B = \frac{3.7V - 0.7V}{10k\Omega} = 0.3mA$$

محاسبه I_B

چون $I_C = \beta_{DC} I_B$ است لذا

$$I_C = 100 \times 0.3mA = 30mA$$


با نوشتن معادله KVL در حلقه خروجی می‌توان V_{CE} را محاسبه نمود. شکل ۱-۳۸ - حلقه خروجی را نشان می‌دهد.

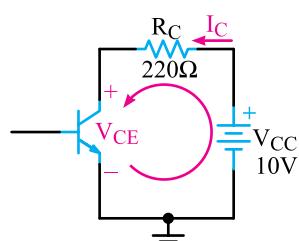

شکل ۱-۳۸ - حلقه خروجی

$$I_C = \beta_{DC} I_B$$


$$I_E = I_C + I_B$$

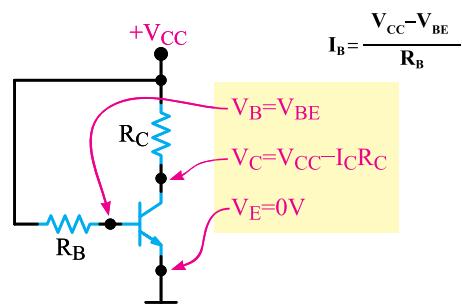

شکل ۱-۳۳ - بایاس ثابت با یک باتری

۱-۷-۳ - بایاس اتوماتیک (خودکار) : شکل ۱-۳۴

بایاس اتوماتیک و روابط مربوط به آن را نشان می‌دهد.

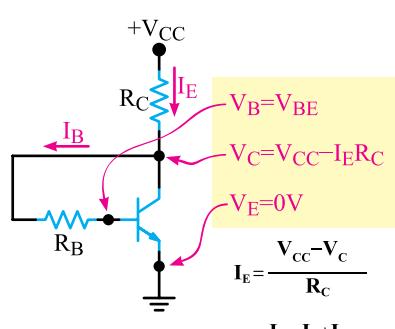


شکل ۱-۳۴ - بایاس اتوماتیک

۱-۷-۴ - بایاس سرخود : مدار بایاس سرخود و

روابط مربوط به محاسبه ولتاژ پایه‌ها و جریان پایه‌های آن را در

شکل ۱-۳۵ مشاهده می‌کنید.

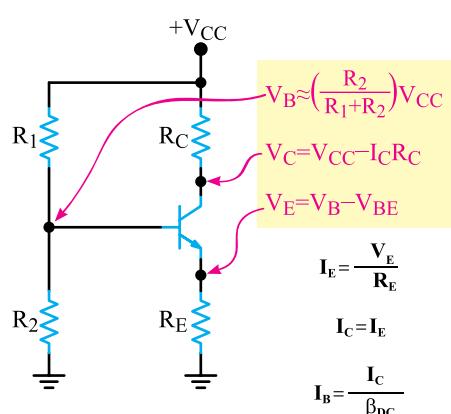

شکل ۱-۳۵ - بایاس سرخود

معادله حلقه خروجی

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0$$

محاسبه V_{CE}


$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{CE} = 12 - (0.22)(3) \quad (3)$$

$$\boxed{V_{CE} = 3.4V}$$

مثال ۱-۴۱ : با توجه به شکل ۱-۳۹ و مقادیر داده شده

$$V_{BE} = 0.7V, I_B, I_C, V_{CE}$$

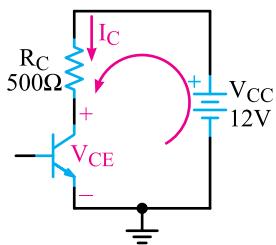

شکل ۱-۴۱ - حلقه خروجی

معادله KVL در حلقه خروجی :

$$-V_{CC} + R_C I_C + V_{CE} = 0$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$


در معادله عددگذاری نموده و V_{CE} را محاسبه می کنیم.

$$V_{CE} = 12 - (0.5K\Omega)(11/3mA)$$

$$V_{CE} = 6.35V$$

مثال ۱-۴۲ : با توجه به شکل ۱-۴۲ و مقادیر داده شده

در مدار، I_B, I_C و V_{CE} را محاسبه کنید.

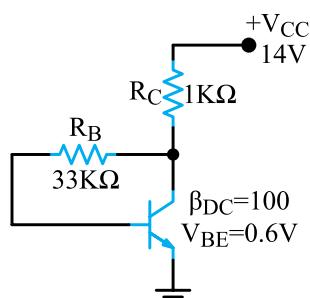


شکل ۱-۴۲

پاسخ : با توجه به اینکه $I_C = \beta I_B$ و $I_E = (1+\beta)I_B$ است، جریان امیتر ترانزیستور بر حسب I_B محاسبه می گردد.

با نوشتن معادله KVL در حلقه نشان داده شده در شکل


۱-۴۳ I_B به دست می آید.

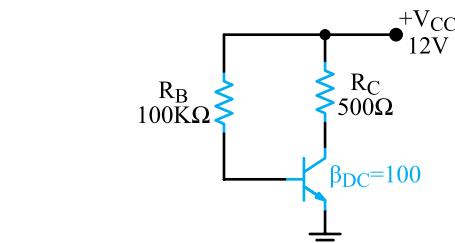

شکل ۱-۳۹

پاسخ : با نوشتن معادله KVL در حلقه خروجی و ورودی

مطابق شکل ۱-۴۰ می توان I_B را محاسبه نمود.

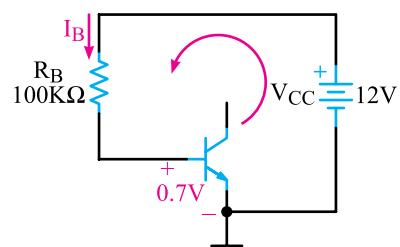

شکل ۱-۴۰

معادله KVL در حلقه خروجی و ورودی

$$-V_{CC} + R_B I_B + V_{BE} = 0$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$


محاسبه I_B

$$I_B = \frac{12 - 0.7}{100k\Omega} = \frac{11.3}{100} mA$$

$$\boxed{I_B = 113 \mu A}$$

محاسبه I_C

$$I_C = \beta_{DC} I_B$$

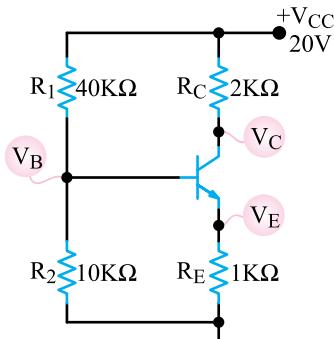

شکل ۱-۴۴

$$V_B = \frac{20 \times 1}{1 + 4} = 4V$$

محاسبه V_E

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$V_E = (4) - (0.6) = 3.4V$$

محاسبه I_E

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3.4}{1K} = 3.4mA$$

محاسبه I_C

$$I_C \approx I_E = 3.4mA$$

محاسبه V_C

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C$$


$$V_C = 20 - 2 \times 3.4 = 13.2V$$

$$V_C = 13.2V$$


۱-۸_الگوی پرسش کامل کردنی

۱-۸_در مدار شکل ۱-۴۵ از رابطه I_B

$$I_B = \frac{V_{CC} -}{.....} \quad \text{به دست می آید.}$$

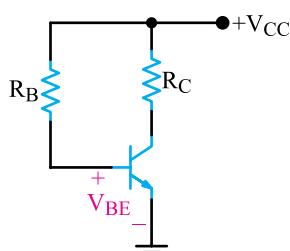

شکل ۱-۴۵

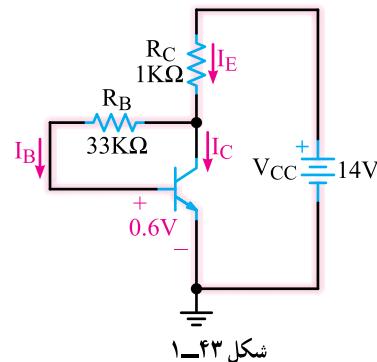

شکل ۱-۴۳

محاسبه جریان I_E و I_C بر حسب I_B

$$I_C = 1.1 I_B$$

$$I_E = 1.1 I_B$$

معادله KVL در حلقه خروجی و ورودی :

$$-V_{CC} + R_C I_E + R_B I_B + V_{BE} = 0$$

جایگزینی اعداد در معادله و محاسبه I_B :

$$-14 + 1(1.1 I_B) + 33 I_B + 0.6 = 0$$

$$12.4 I_B = 14 - 0.6 = 13.4$$

$$I_B = \frac{13.4}{12.4} = 1.1mA$$

محاسبه I_C

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 1.1 = 10mA$$

محاسبه I_E

$$I_E = I_C + I_B = 10.1mA$$

معادله KVL در حلقه خروجی برای محاسبه V_{CE} :

$$-V_{CC} + R_C I_E + V_{CE} = 0$$

محاسبه V_{CE}

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_E$$

$$V_{CE} = 14 - (1)(10.1) = 3.9V$$

مثال ۱-۷ : در شکل ۱-۴۴ با فرض $I_E = I_C$ و لتاژ

بايه ها و جریان بايه های ترانزیستور را محاسبه کنید.

$$V_{BE} = 0.7V$$

پاسخ : محاسبه V_B بر اساس تقسیم ولتاژ V_{CC} روی


$$V_B = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2}$$

: R_1 و R_2 مقاومت های

چهار گزینه‌ای


۱-۸-۲-۱- مدار بایاس اتوماتیک کدام گزینه است؟

- ۱-۸-۴- مقادیر نقطه کار (I_C , I_B و V_{CE}) را برای مدار شکل ۱-۴۷ محاسبه کنید.

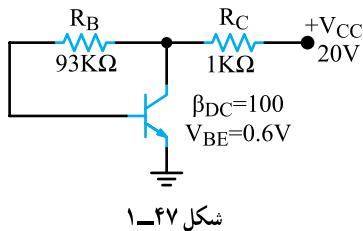


شکل ۱-۴۷

- ۱-۸-۵- با استفاده از روابط مربوط به بایاس سرخود اثبات کنید که مقادیر نشان داده شده توسط ولت‌مترهای شکل ۱-۴۸ صحیح است.
 $V_{BE} = 0.7V$

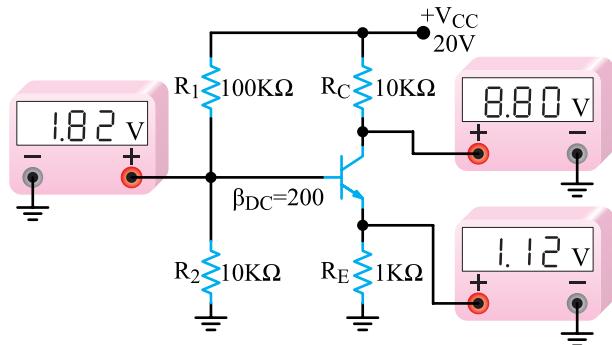


شکل ۱-۴۸

- ۱-۸-۶- مقادیری که ولت‌مترهای V_1 و V_2 در مدار شکل ۱-۴۹ باید نشان دهند را محاسبه کنید.
 V_{BE} را در نظر بگیرید.

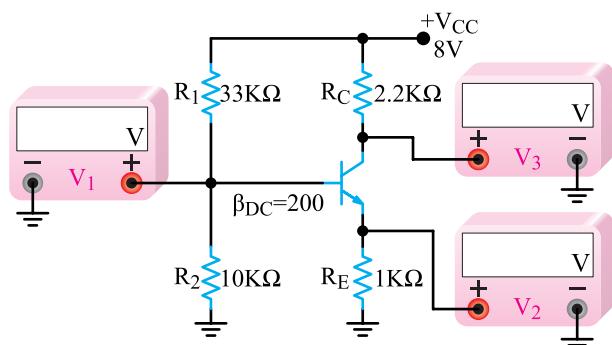

شکل ۱-۴۹


۱-۸-۳- β_{DC} را در مدار شکل ۱-۴۶ محاسبه کنید.

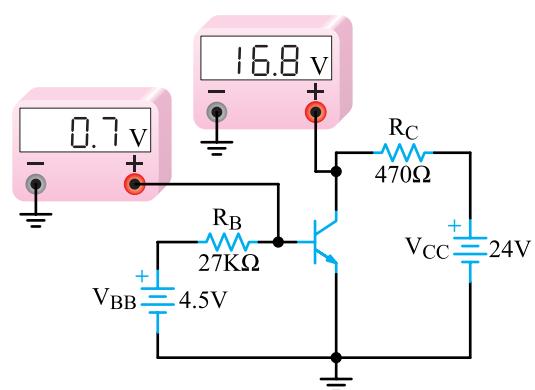

شکل ۱-۴۶

منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور، بیان کننده مقدار جریان ورودی بر حسب ولتاژ ورودی است. چون مدار ورودی به یک دیود شباهت دارد، منحنی مشخصه آن نیز شبیه منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود معمولی است.

باید توجه داشت که منحنی مشخصه ورودی به ازای یک ولتاژ معین V_{CE} رسم می شود. اگر V_{CE} تغییر کند، منحنی نیز کمی تغییر می کند. البته این تغییرات بسیار جزئی هستند و در اکثر موارد می توان از آن ها صرف نظر کرد. مقدار ولتاژ V_{CE} را که به ازای آن منحنی مشخصه ورودی رسم شده است، کارخانه سازنده مشخص می نماید. در شکل ۱-۵۱ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور به ازای $V_{CE} = 1\text{ V}$ و $V_{CE} = 20\text{ V}$ نشان داده شده است.

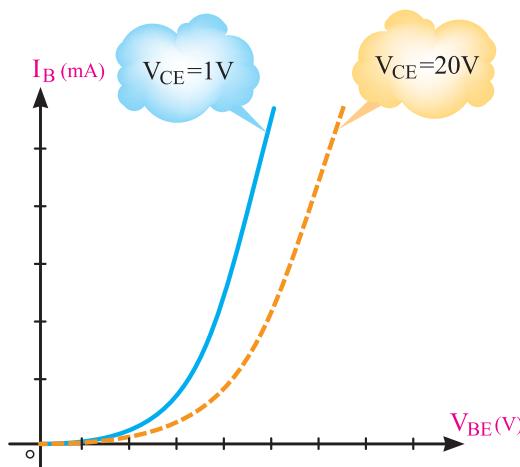

شکل ۱-۵۱- منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور به ازای مقادیر مختلف V_{CE}

• اطلاعات قابل استخراج از منحنی مشخصه ورودی:

از منحنی مشخصه ورودی اطلاعات زیر را می توان استخراج نمود.

(الف) نقطه کار ورودی: به ازای یک V_{CE} معین با معلوم بودن هر یک از کمیت های I_B یا V_{BE} از روی منحنی، نقطه کار ورودی مشخص می شود.

مثال ۱-۵۲: در شکل ۱-۵۲ به ازای ولتاژ $V_{BE} = 0.6\text{ V}$ مختصات نقطه کار ورودی را مشخص کنید.


۱-۹- منحنی های مشخصه ترانزیستور

روابط بین جریان ها و ولتاژها و تغییرات آن ها در ترانزیستور و هم چنین ضریب تقویت به عواملی چون درجه حرارت، فرکانس و غیر خطی بودن المان ها بستگی دارد. منظور از غیر خطی بودن، این است که نسبت تغییرات جریان ها و ولتاژها تابع یک معادله خطی ریاضی نیست. معمولاً از طریق ریاضی به سادگی نمی توان مقادیر را به دست آورد. بنابراین، از منحنی هایی که بیان کننده روابط بین جریان ها و ولتاژها است، استفاده می شود. این منحنی ها عبارت اند از :

- الف) منحنی مشخصه ورودی
- ب) منحنی مشخصه انتقالی
- پ) منحنی مشخصه خروجی

در یک ترانزیستور، منحنی های مشخصه دیگری نیز وجود دارد که در آینده مورد بحث قرار می گیرند. در ادامه بحث، درباره هر یک از سه منحنی ذکر شده توضیحاتی خواهیم داد. البته این منحنی ها برای آرایش امیتر مشترک ترسیم شده اند.

۱-۹-۱- منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور یا منحنی های بیس امیتر : در شکل ۱-۵۰ منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور AC127 در حالت امیتر مشترک نشان داده شده است. این ترانزیستور از جنس ژرمانیم است و به همین دلیل، جریان بیس نسبتاً زیادی دارد.

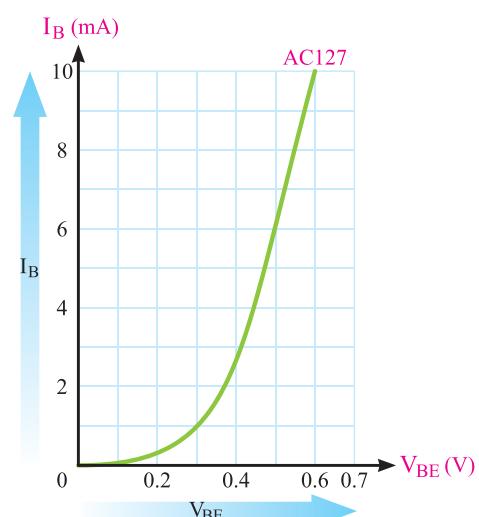


شکل ۱-۵۰- منحنی ورودی ترانزیستور AC127

مقایسه با ولتاژ بایاس V_{BEQ} خیلی کم است؛ مثلاً اگر $V_{BEQ} = 0.7V$ ولت فرض شود، ممکن است این تغییرات بین دو مقدار $0.69V$ و $0.71V$ در نوسان باشد. تغییرات ولتاژ V_{BE} باعث تغییرات جریان بیس ترانزیستور خواهد شد. طبق تعریف، مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر با نسبت تغییرات ولتاژ بیس امیتر به تغییرات جریان بیس ترانزیستور برابر است. مقاومت دینامیکی دیود بیس امیتر را با r_π نشان می‌دهند.

$$r_\pi = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B}$$

این مقاومت برابر عکس شب خط مماس بر منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور در نقطه کار آن است. در حالت بدون سیگنال، نقطه کار Q ثابت است. در این حالت، طبق تعریف مقاومت استاتیکی دیود بیس - امیتر برابر با $R_s = \frac{V_{BEQ}}{I_{BQ}}$ است. در شکل ۱-۵۴ یک منحنی مشخصه ورودی نمونه نشان داده شده است.

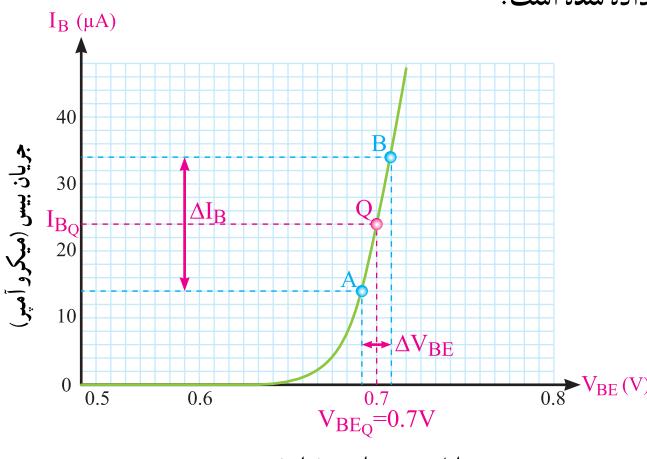


شکل ۱-۵۴ - منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور و چگونگی تغییرات نقطه کار

مثال ۱-۹ : با توجه به منحنی ۱-۵۴

- (الف) مختصات نقطه کار DC را در نقطه Q بنویسید.
 (ب) مقاومت استاتیکی دیود بیس امیتر را در نقطه کار Q به دست آورید.


پ) اگر در اثر اعمال سیگنال متناوب نقطه کار از A تا B تغییر کند، مقاومت دینامیکی را از A تا B به دست آورید.

پاسخ: با مراجعه به مثال ۱-۸ و با توجه به شکل ۱-۵۴ مقادیر مختصات نقطه کار Q را به دست می‌آوریم.

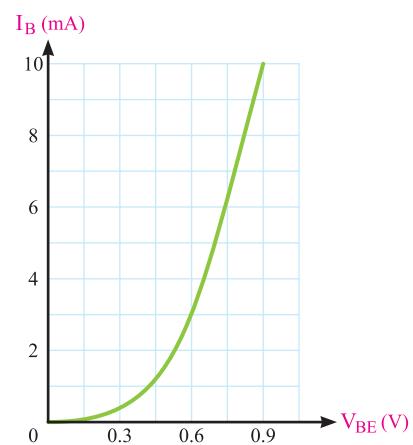

شکل ۱-۵۲

پاسخ: اگر مطابق شکل ۱-۵۳ از نقطه $0.6V$ ولت خطی بر محور V_{BE} عمود کنیم، منحنی را در نقطه Q قطع می‌کند، از نقطه Q خطی بر محور I_B عمود می‌کنیم، محل تلاقی این خط با محور I_B ، مقدار I_B را در نقطه کار مشخص می‌کند.

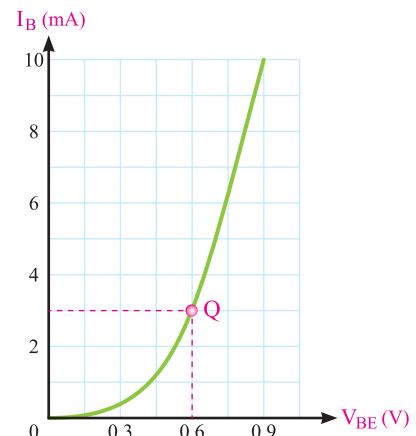


شکل ۱-۵۳

$$\text{ولت } Q \begin{cases} V_{BE} = 0.6V \\ \text{ورودی } I_B = 3mA \end{cases}$$

ب) مقاومت استاتیکی و دینامیکی دیود بیس / امیتر:
 اگر سیگنالی متناوب به بیس ترانزیستور اعمال کنیم، تغییر دامنه این سیگنال موجب آن می‌شود که افت پتانسیل دو سر پیوند بیس - امیتر، حول نقطه کار Q قدری تغییر کند. میزان این تغییرات در

آیا می دانید: امروزه از ترانزیستورهای تکی (جداگانه Discrete) کمتر استفاده می شود و اگر هم استفاده شود به صورت نصب سطحی (SMD) است.

۱-۹-۲ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور: مشخصه انتقالی، رابطه بین جریان ورودی و جریان خروجی ترانزیستور را به ازای مقادیر ثابت V_{CE} نشان می دهد. در شکل ۱-۵۵ منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور BC107 را به ازای $V_{CE}=5V$ مشاهده می کنید.

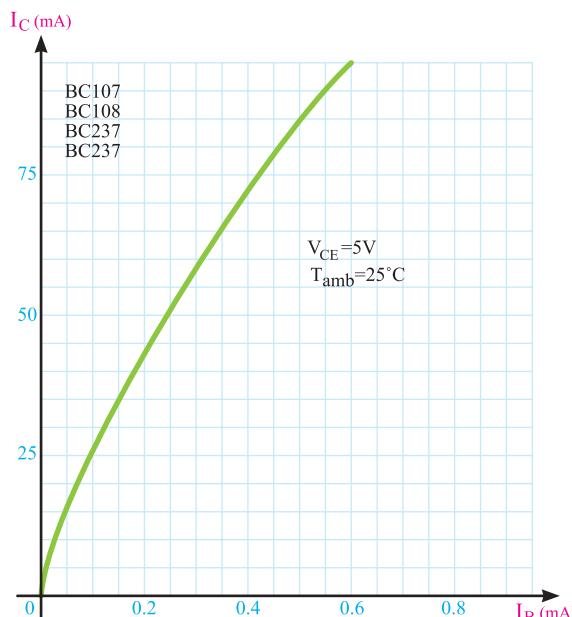

شکل ۱-۵۵- منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور BC107 با $V_{CE} = 5V$

از منحنی مشخصه انتقالی ترانزیستور می توان β_{DC} و β_{ac} یا hfe را به دست آورد.

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} \Big| V_{CE} \text{ ثابت}$$

$$\beta_{ac} = hfe = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big| V_{CE} \text{ ثابت}$$

مثال ۱-۱۱ : با توجه به منحنی شکل ۱-۵۶ در نقطه کار Q_1 مقدار β_{DC} و از نقطه کار Q_2 مقدار β_{ac} را به دست آورید.

مختصات نقطه کار Q با استفاده از مختصات به دست آمده، مقاومت استاتیکی را محاسبه می کنیم.

$$R_S = \frac{V_{BEQ}}{I_{BQ}} = \frac{0.7V}{24\mu A} = 29.16K\Omega$$

با مراجعه به منحنی شکل ۱-۵۴- مختصات کار نقاط A و B را به دست می آوریم.

$$\begin{cases} V_{BE} = 0.69V \\ I = 14\mu A \end{cases}$$

$$\begin{cases} V_{BE} = 0.71V \\ I_B = 34\mu A \end{cases}$$

$$r_\pi (\text{مقاومت دینامیکی}) = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} = \frac{V_{BE(B)} - V_{BE(A)}}{I_{B(B)} - I_{B(A)}}$$

$$r_\pi = \frac{0.71 - 0.69}{(34 - 14)\mu A} = \frac{0.02}{20 \times 10^{-6}} = 1K\Omega$$

توجه داشته باشید که مقاومت ورودی دینامیکی ترانزیستور ممکن است با تغییر نقطه کار به مقدار زیادی تغییر کند. برای این که در سیگنال ورودی تغییر شکل به وجود نیاید، باید نقطه کار طوری انتخاب شود که تغییرات آن همواره در قسمت خطی منحنی ورودی یعنی ناحیه A تا B در شکل ۱-۵۴- ۱ باقی بماند.

پ) قابلیت هدایت انتقالی ترانزیستور: در ترانزیستور نسبت $\frac{\beta}{r_\pi}$ را قابلیت هدایت انتقالی می گویند و آن را با g_m نشان می دهند. در دمای طبیعی g_m برابر است با :

$$g_m = \frac{I_C}{26mV} \approx \frac{I_E}{26mV}$$

ولتاژ حرارتی در دمای $30^\circ C$ درجه کلوین است و آن را با V_T نمایش می دهند. از g_m برای طراحی مدارهای تقویت کننده استفاده می شود.

مثال ۱-۱۰ : اگر $I_{CQ} = 13mA$ باشد هدایت انتقالی ترانزیستور را به دست آورید. (در دمای محیط)


$$g_m = \frac{I_C}{26mV} = \frac{13mA}{26mV}$$

پاسخ :

$$g_m = 0.5 \quad (\frac{1}{\Omega} \text{ یا } \text{زیمنس S})$$

خروجی را به ازای جریان ورودی معین نشان می‌دهد. اگر تقویت‌کننده امپیر مشترک باشد، جریان ورودی I_B و جریان خروجی I_C و ولتاژ خروجی V_{CE} خواهد بود (نحویاً همه کارخانه‌های سازنده منحنی مشخصه ترانزیستور را در حالت امپیر مشترک ارائه می‌دهند).

شکل ۱-۵۷ منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور و نواحی کار آن را به ازای یک جریان I_B ثابت نشان می‌دهد.

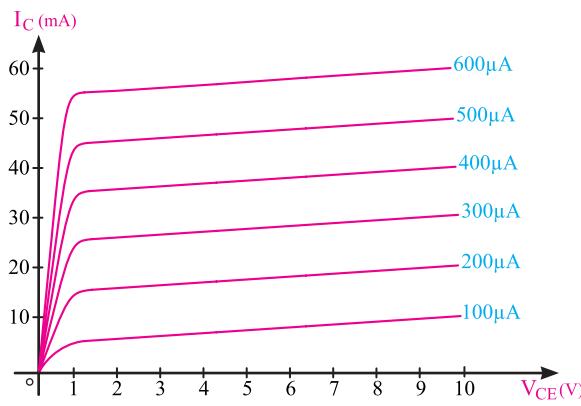

شکل ۱-۵۷- منحنی‌های مشخصه خروجی

مقدار جریان خروجی (I_C)، تابع دو عامل I_B و V_{CE} است؛ یعنی، با کم و زیاد شدن I_B جریان خروجی (I_C) نیز کم یا زیاد می‌شود. این مطلب در مورد V_{CE} نیز صدق می‌کند لیکن تأثیر تغییرات V_{CE} بر I_C ناچیز و در مواردی قابل اغماض است. از طرفی جریان I_B به I_{BE} نیز بستگی دارد.


• اطلاعات قابل استخراج از منحنی‌های مشخصه خروجی:

از منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور اطلاعات زیر را می‌توان استخراج نمود.

- الف) نقطه کار
- ب) جریان شستی
- پ) بهره جریان
- ت) امپدانس (مقاومت)

خروجی ترانزیستور

(الف) نقطه کار (Quicent Point): برای انتخاب نقطه کار، ابتدا باید محدودیت‌های ترانزیستور را در نظر گرفت. از جمله این محدودیت‌ها، تحمل توان تلف شده در ترانزیستور، حداقل جریان کلکتور و حداقل ولتاژ بین کلکتور و امپیر است. از آن جا که تلفات توان توسط ترانزیستور برابر

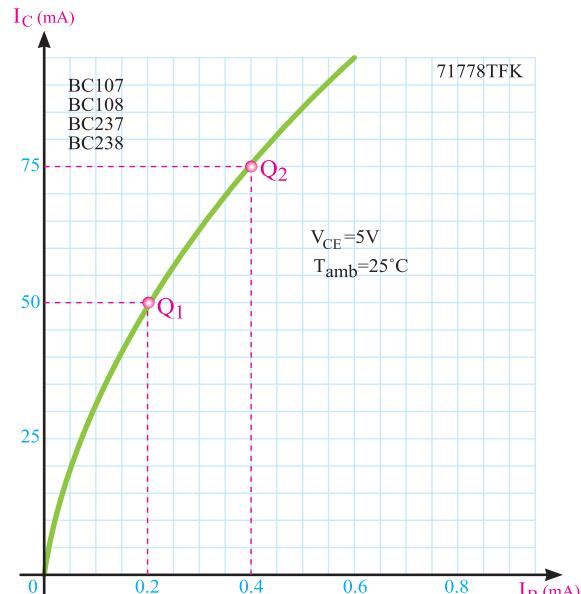

شکل ۱-۵۶

پاسخ: مختصات نقطه Q_1 و Q_2 را بر اساس آن چه که قبلاً گفته شد از روی منحنی به دست می‌آوریم.

$$Q_1 \begin{cases} I_B = 0 / 2 \text{ mA} \\ I_C = 50 \text{ mA} \end{cases}$$

$$Q_2 \begin{cases} I_B = 0 / 4 \text{ mA} \\ I_C = 75 \text{ mA} \end{cases}$$

مقدار β_{DC} در نقطه Q_1 برابر است با

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{50 \text{ mA}}{0 / 2 \text{ mA}} = 25$$

برای به دست آوردن β_{AC} مقادیر ΔI_C و ΔI_B را از روی منحنی تعیین می‌کنیم.

$$\Delta I_C = 75 - 50 = 25 \text{ mA}$$

$$\Delta I_B = 0 / 4 - 0 / 2 = 0 / 2 \text{ mA}$$

مقدار hfe را محاسبه می‌کنیم.

$$hfe = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{25 \text{ mA}}{0 / 2 \text{ mA}}$$

$$hfe = \frac{25}{2} = 125$$

شکل ۱-۹-۳ منحنی‌های مشخصه خروجی ترانزیستور: منحنی مشخصه خروجی ترانزیستور، رابطه بین جریان و ولتاژ

پاسخ: مختصات نقاط کار Q_1 و Q_2 را از روی منحنی به دست می‌آوریم.

$$\begin{cases} V_{CE} = 5 / 6 \text{V} \\ I_C = 2.0 \text{mA} \\ I_B = 2.0 \cdot 10^{-6} \mu\text{A} \end{cases}$$

مختصات نقطه کار Q_1

$$\begin{cases} V_{CE} = 3 / 5 \text{V} \\ I_C = 3.0 \text{mA} \\ I_B = 3.0 \cdot 10^{-6} \mu\text{A} \end{cases}$$

مختصات نقطه کار Q_2


$$\begin{cases} V_{CE} = 1 / 2 \text{V} \\ I_C = 4.0 \text{mA} \\ I_B = 4.0 \cdot 10^{-6} \mu\text{A} \end{cases}$$

مختصات نقطه کار Q_3

با توجه به این که در نقطه کار Q_1 مقدار V_{CE} در مقایسه با نقاط کار Q_1 و Q_2 کمتر و I_C آن بیشتر است لذا نقطه Q_3 به ناحیه اشباع ترددیکتر است.


ب) جریان نشتی: به شکل ۱-۶ توجه کنید. در این شکل اولین منحنی به ازای جریان بیس صفر ($I_B = 0$) رسم شده است. اگر جریان نشتی وجود نداشته باشد این منحنی باید روی خط $I_C = \beta I_B$ (محور افقی) قرار گیرد زیرا $I_C = \beta I_B = \beta(0) = 0$ است.

همان طور که مشاهده می‌شود به علت وجود جریان نشتی، در I_B برابر صفر جریان I_C وجود دارد. این جریان، جریان نشتی تقویت شده است که از کلکتور عبور می‌کند. مقدار این جریان نشتی از رابطه $I_C = (1 + \beta)I_{CO}$ به دست می‌آید.

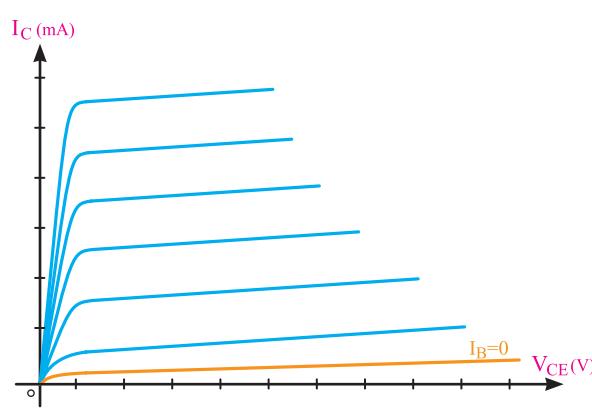


شکل ۱-۶- منحنی مشخصه خروجی

است (یادآوری می‌شود که مقدار $P_T = V_{CE} \cdot I_C + V_{BE} \cdot I_B$ کم است و معمولاً از آن صرف نظر می‌کنند؛ لذا نقطه کار باید در محلی قرار گیرد که حاصل ضرب $V_{CE} \cdot I_C$ مساوی با کمتر از مراکزیم توان قابل تحمل ترانزیستور باشد. منحنی تغییرات $V_{CE} \cdot I_C$ در شکل ۱-۵۸ در محل $I_B = 0$ آمده است. همچنان محل نقطه کار نباید در محل $I_B = 0$ (منطقه قطع) باشد (در منطقه قطع جریان ورودی ترانزیستور برابر صفر است). در ضمن، نقطه کار باید در محلی قرار گیرد که بتواند سیگنال را از دو طرف به یک اندازه تقویت کند. در شکل ۱-۵۸ ۱- منطقه قطع، منطقه اشباع و منحنی توان مراکزیم نشان داده شده است.

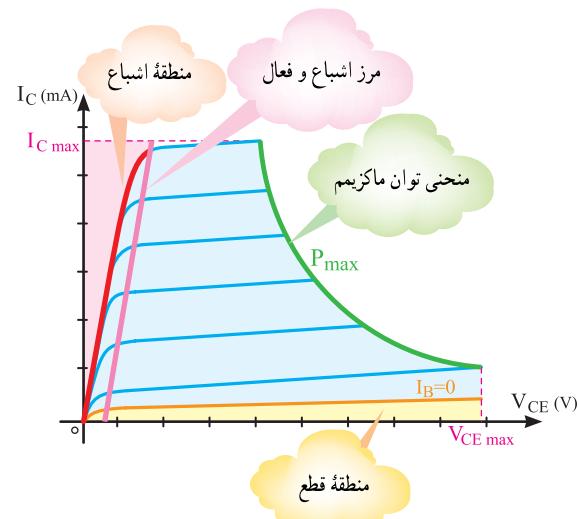


شکل ۱-۵۸- منحنی مشخصه خروجی و منحنی توان مراکزیم

مثال ۱۲-۱: با توجه به منحنی شکل ۱-۵۹ ۱- مختصات نقطه کار Q_1 و Q_2 را بنویسید. کدام نقطه کار به ناحیه اشباع ترددیکتر است؟

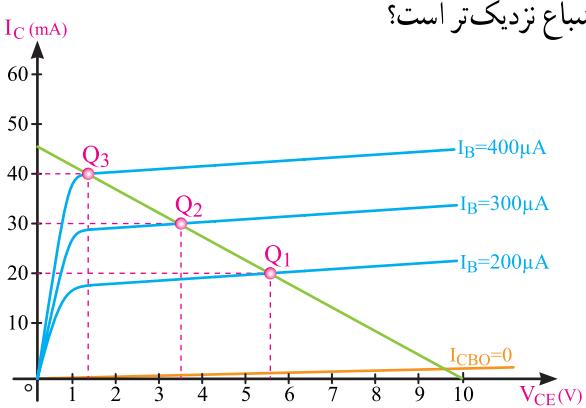

شکل ۱-۵۹

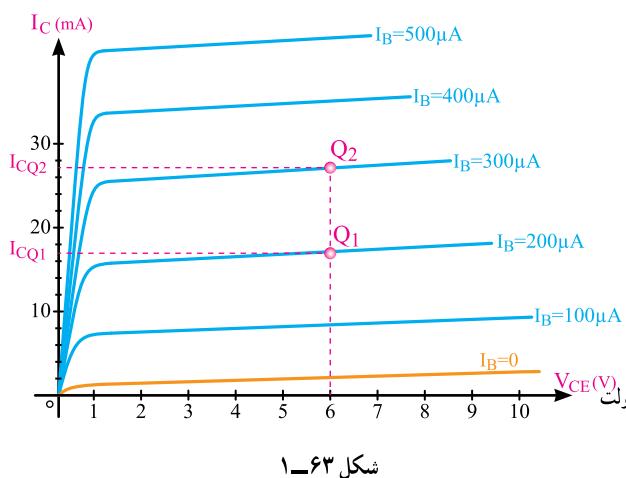پاسخ: مطابق شکل ۱-۶۳ از نقطه ۶ ولت روی محور افقی خطی بر آن عمود می کنیم تا منحنی $I_B = 20 \mu A$ را در نقطه Q_1 و منحنی $I_B = 300 \mu A$ را در نقطه Q_2 قطع کند. از نقطه Q_1 و Q_2 خطی بر محور عمودی (محور I_C) عمود می کنیم. محل تلاقی این خط با محور I_C ، نقاط I_{CQ1} و I_{CQ2} را نشان می دهد.



$$\text{مختصات } Q_1 \quad \begin{cases} I_{CQ1} = 17 \text{ mA} \\ I_{BQ1} = 20 \mu A = 0.2 \text{ mA} \end{cases}$$

از روی مختصات Q_1 مقدار β_{DC} را محاسبه می کنیم.

$$\beta_{DC} = \frac{I_{CQ1}}{I_{BQ1}} = \frac{17 \text{ mA}}{0.2 \text{ mA}} = 85 \quad \text{مرتبه}$$

مختصات نقطه Q_2 را برای محاسبه β_{AC} به دست می آوریم.

$$\text{مختصات } Q_2 \quad \begin{cases} I_{CQ2} = 27 \text{ mA} \\ I_{BQ2} = 30 \mu A = 0.03 \text{ mA} \end{cases}$$

مقدار ΔI_C و ΔI_B را محاسبه می کنیم.

$$\Delta I_C = I_{CQ2} - I_{CQ1} = 27 - 17 = 10 \text{ mA}$$


$$\Delta I_B = I_{BQ2} - I_{BQ1} = 0.03 - 0.2 = -0.17 \text{ mA}$$

با استفاده از ΔI_B و ΔI_C مقدار hfe را به دست می آوریم.

$$hfe = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{10 \text{ mA}}{-0.17 \text{ mA}} = 100 \quad \text{مرتبه}$$

مثال ۱-۱۳-۱: با توجه به شکل ۱-۶۱ جریان نشتی

تقویت شده در ترانزیستور چه قدر است؟

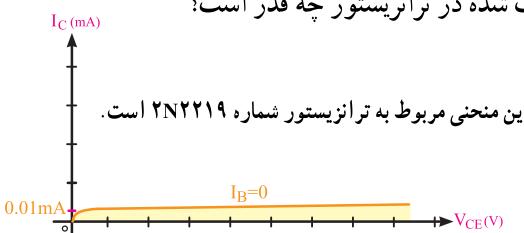

شکل ۱-۶۱- منحنی مشخصه خروجی به ازای بزرگتر

پاسخ: با توجه به شکل ۱-۶۱ به ازای I_B برابر صفر جریان I_C برابر است با:

$$I_C = 0 / 0.01 \text{ mA} = 0 \mu A$$

این جریان، جریان نشتی تقویت شده است که از کلکتور می گذرد.


پ) بهره جریان: بهره جریان معمولاً در دو حالت استاتیک (β_{DC}) و دینامیک ($\beta_{ac} = hfe$) بیان می شود که قبل از در مورد آنها توضیح داده شده است و از روابط زیر محاسبه می شود.

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} | V_{CE} \quad \text{ثابت}$$

$$\beta_{ac} = hfe = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} | V_{CE} \quad \text{ثابت}$$

از روی منحنی های مشخصه خروجی ترانزیستور می توان ضریب تقویت جریان را نیز به دست آورد.

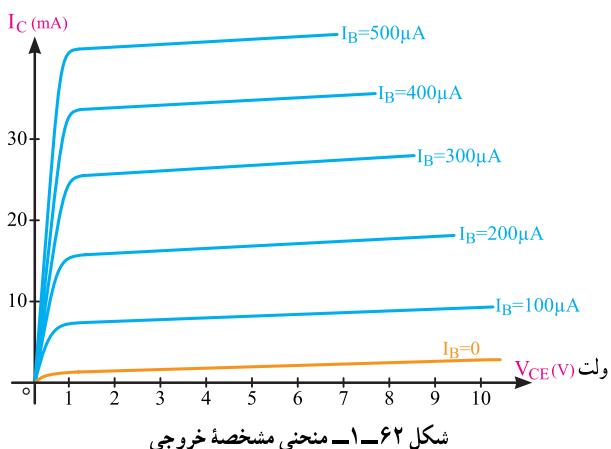مثال ۱-۱۴-۱: با استفاده از منحنی شکل ۱-۶۲ به ازای V_{CE} ثابت ۶ ولت و $I_B = 20 \mu A$ را محاسبه کنید. اگر I_B از ۲۰۰ میکروآمپر تا ۳۰۰ میکروآمپر تغییر کند، hfe چه قدر است؟



$$Q_1 \left\{ \begin{array}{l} V_{CEQ1} = 16V \\ I_{CQ1} = 7 / 5mA \end{array} \right.$$

با محاسبه ΔV_{CE} و ΔI_C ، R_O محاسبه می شود.

$$\Delta V_{CE} = V_{CEQ2} - V_{CEQ1}$$

$$\Delta V_{CE} = 16 - 8 = 8V$$

$$\Delta I_C = I_{CQ2} - I_{CQ1}$$

$$\Delta I_C = 7 / 5 - 6 = 1 / 5mA$$


$$R_O = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} = \frac{8V}{1 / 5mA}$$

$$R_O = 5 / 33K\Omega$$

۱-۱-بررسی تقویت سیگنال الکتریکی از روی منحنی های مشخصه ترانزیستور

برای درک چگونگی تقویت سیگنال، از روی منحنی های مشخصه ورودی، انتقالی و خروجی با توجه به نقطه کار و خط بار به مطالعه زیر توجه کنید.


همان طور که قبلاً گفتیم، سیگنال ورودی به بیس - امیتر داده می شود؛ بنابراین، ولتاژ V_{BE} یک ولتاژ متغیر حول نقطه کار ورودی خواهد شد. با تغییرات V_{BE} ، I_B نیز تغییر می کند. تغییرات I_B سبب تغییرات I_C می شود و تغییرات I_C ، تغییرات V_{CE} را به دنبال دارد که خروجی تقویت کننده است. در شکل ۱-۶۶ مراحل تقویت را مشاهده می کنید.

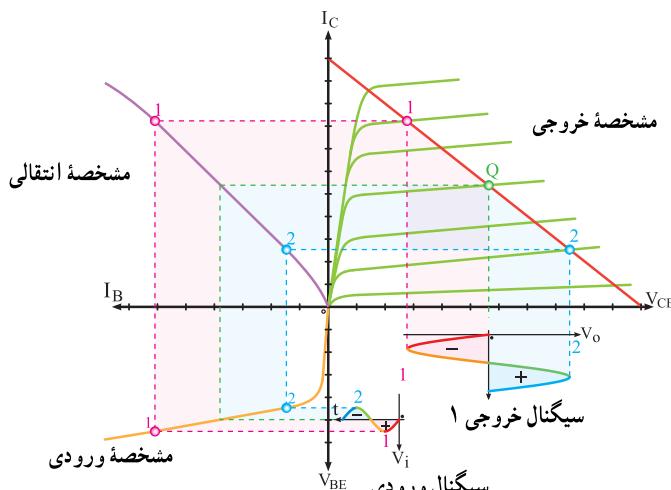

شکل ۱-۶۶- نحوه تقویت سیگنال متناظر روی منحنی های مشخصه


ت) مقاومت خروجی ترانزیستور: مقاومت خروجی ترانزیستور، مقاومت کلکتور امیتر ترانزیستور در نقطه کار مشخص شده است و از رابطه: ثابت $R_{OCE} = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} |_{I_B}$ ثابت می آید. مقاومت خروجی ترانزیستور در داخل ترانزیستور قرار داشته و با مقاومت بار کاملاً متفاوت است.

مثال ۱-۱۵ : با توجه به شکل ۱-۶۴ از روی منحنی $I_C = 300\mu A$ ، اگر نقطه کار از Q_1 تا Q_2 تغییر کند، مقاومت خروجی ترانزیستور را محاسبه کنید.

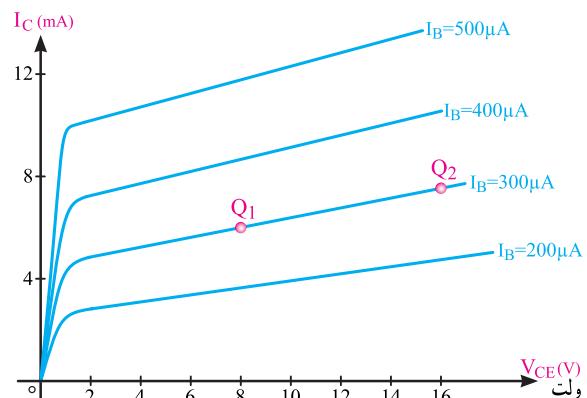


شکل ۱-۶۴- منحنی مشخصه خروجی

پاسخ: مطابق شکل ۱-۶۵ از نقاط Q_1 و Q_2 دو خط بر محور V_{CE} و I_C عمود می کیم، مقادیر V_{CE} و I_C را روی محورها می خوانیم.

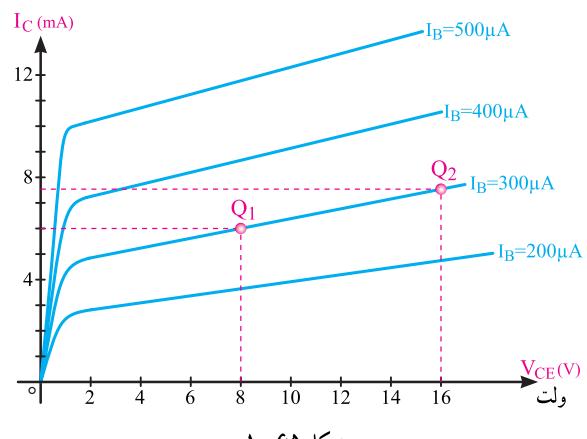

شکل ۱-۶۵

$$Q_1 \left\{ \begin{array}{l} V_{CEQ1} = 8V \\ I_{CQ1} = 6mA \end{array} \right.$$

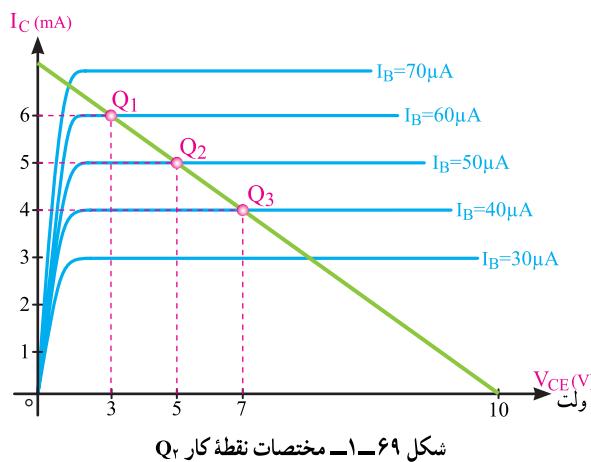


شکل ۱-۶۹ - مختصات نقطه کار Q_2

از روی منحنی ها مختصات کامل نقطه کار Q_2 را استخراج می کنیم، نتیجه خواهد شد :

$$Q_2 \left\{ \begin{array}{l} V_{CE} = 5V \\ I_C = 5mA \\ I_B = 5\mu A \\ V_{BE} = 0.4V \end{array} \right.$$

اکنون ولتاژ متناوب سینوسی با دامنه $1/10$ ولت را به ورودی مدار اعمال می کنیم و به بررسی وضع ترانزیستور در هر لحظه می پردازیم. شکل ۱-۷۰ این موج و دامنه آن را در لحظات مختلف نشان می دهد.

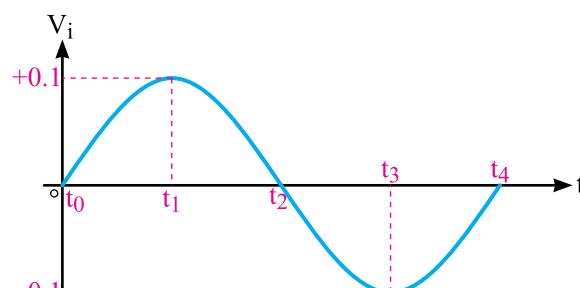

شکل ۱-۷۰ - موج متناوب سینوسی

در هر لحظه می توان نوشت :

$$V_{be} = V_i + V_{BE}$$

ولتاژ بیس امیتر در نقطه کار C


$$V_{BE} = DC$$

ولتاژ لحظه ای بیس امیتر

$$V_{be} =$$


در لحظه t ولتاژ متناوب ورودی برابر صفر است لذا نقطه کار Q_2 تغییری نمی کند. در

همان طور که می بینید، در نیم سیکل مثبت، زمانی که ولتاژ ورودی اضافه می شود (۱) دامنه سیگنال خروجی (V_{CE}) کاهش می یابد. لذا بین سیگنال ورودی و خروجی یک اختلاف فاز 180° درجه به وجود می آید. برای بررسی دقیق چگونگی تقویت، بحث را با یک مثال عددی پی می گیریم.
مثال ۱-۱۶ : به مدار تقویت کننده شکل ۱-۶۷ دهیم. در این مدار می خواهیم چگونگی تقویت کنندگی را نشان دهیم.

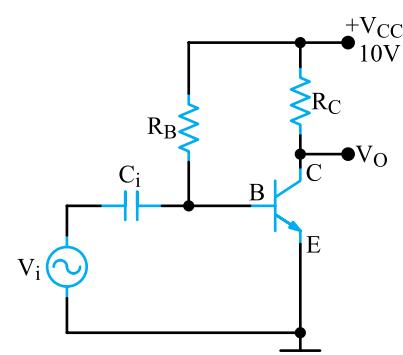

شکل ۱-۶۷ - ۱ مدار تقویت کننده


فرض کنید مقادیر R_B و R_C طوری انتخاب شده باشند که نقطه کار ترانزیستور در روی منحنی مشخصه ورودی شکل ۱-۶۸ در نقطه Q_2 قرار گرفته باشد.

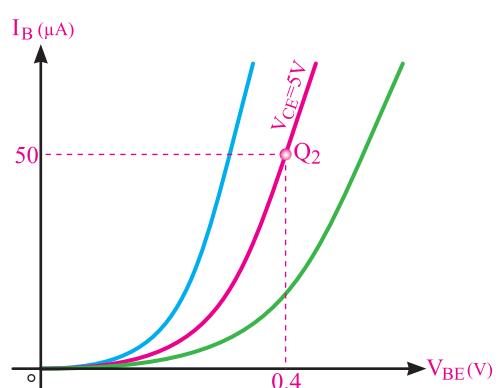

شکل ۱-۶۸ - منحنی مشخصه ورودی


مختصات نقطه کار Q_2 در روی منحنی مشخصه خروجی در شکل ۱-۶۹ نشان داده شده است.

برای جدا کردن مؤلفه ac از یک خازن مطابق شکل ۱-۷۲ در خروجی مدار استفاده می کنیم (خازن C_2) و باز (بلندگو و غیره) را توسط این خازن به کلکتور وصل می کنیم. خازن های C_1 و C_2 را خازن های کوپلاز می نامند.

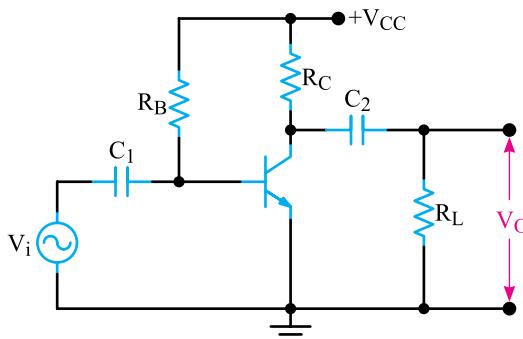


شکل ۱-۷۲-۱- مدار یک تقویت کننده با خازن های کوپلاز

شکل ۱-۷۳-۱ سیگنال متناوب تقویت شده خروجی را که مؤلفه DC آن توسط خازن کوپلاز C_2 حذف شده است، نشان می دهد.

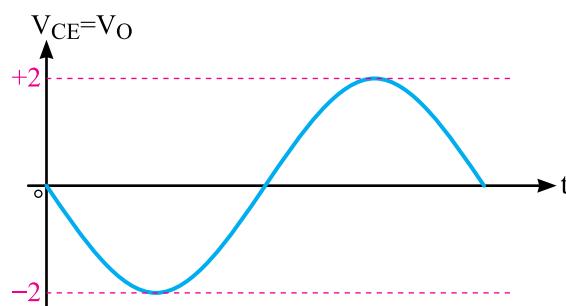

شکل ۱-۷۳-۱- سیگنال متناوب خروجی بدون مؤلفه DC

اگر نقطه کار DC در محل مناسب انتخاب نشود، در شکل جریان کلکتور و ولتاژ خروجی تغییر نامطلوب (اعوجاج) ایجاد می شود. شکل های ۱-۷۴ و ۱-۷۵ تغییر شکل ناشی از تغذیه ناکافی و بیش از اندازه را روی جریان کلکتور نشان می دهد.

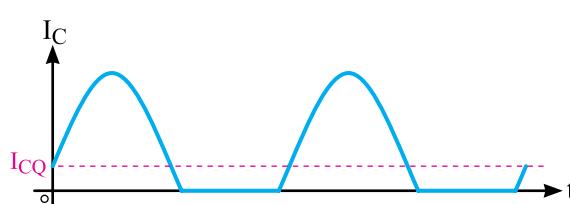

شکل ۱-۷۴-۱- اعوجاج ناشی از تغذیه ناکافی

لحظه t_1 دامنه ولتاژ متناوب سینوسی برابر 1V ولت است لذا $V_{be} = 0.5\text{V}$ با افزایش I_B افزایش یافته و نقطه کار از Q_1 به نقطه Q_2 منتقل می یابد. در لحظه t_2 $V_i = 0.4\text{V}$ و $V_{be} = -0.4\text{V}$ و نقطه کار به Q_2 بر می گردد. در لحظه t_3 $V_i = -0.1\text{V}$ و $V_{be} = -0.1\text{V}$ می شود و با کم شدن I_B کاهش یافته و نقطه کار از Q_2 به Q_1 تغییر می یابد.

در لحظات t_1 و t_3 که نقطه کار تغییر می کند، نقطه کار جدید را به دست می آوریم.


نتیجه چنین است :

$$Q_{t1} \begin{cases} V_{be} = 0.5\text{V} \\ I_B = 6\mu\text{A} \\ I_C = 6\text{mA} \\ V_{CE} = 3\text{V} \end{cases} \quad Q_{t3} \begin{cases} V_{be} = 0.3\text{V} \\ I_B = 4\mu\text{A} \\ I_C = 4\text{mA} \\ V_{CE} = 7\text{V} \end{cases}$$

بنابراین، با اعمال ولتاژ به ورودی، نقطه کار بین Q_1 و Q_2 نوسان می کند. به عبارت دیگر، ولتاژی با دامنه نوسان حداقل 2V ولت به ورودی داده شده است و ولتاژی با دامنه نوسان حداقل 4V ولت در خروجی ظاهر شده که بیانگر عمل تقویت کنندگی است.


همان طور که ملاحظه می کنید، سیگنال ورودی را می توان به بیس و امیتر داد و خروجی را از کلکتور و امیتر گرفت. هدف از به کارگیری خازن C_2 در مدار ورودی، جلوگیری از عبور جریان DC از منبع متناوب است زیرا در این صورت، نقطه کار ترازیستور به هم می خورد.

گفتیم که خروجی را می توان از کلکتور امیتر ترازیستور گرفت، اما توجه داشته باشید که این ولتاژ دارای دو مؤلفه ac و DC مطابق شکل ۱-۷۱ است.

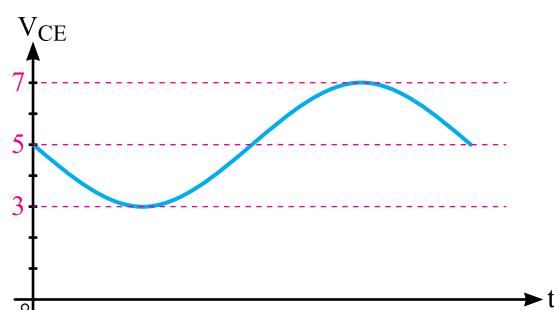

شکل ۱-۷۱-۱- سیگنال خروجی بدون خازن C_2

با وصل یک ولتاژ مثبت به بیس و قرار دادن ترانزیستور در ناحیه اشباع مانند شکل ۱-۷۷ جریان در پیوند بیس امیتر برقرار می‌شود (اتصال مذکور در بایاس موافق است)، مقاومت بین کلکتور و امیتر بسیار کم می‌شود و جریان نسبتاً زیادی از مدار عبور می‌کند. در این حالت، مدار مانند یک کلید بسته عمل خواهد کرد و لامپ روشن خواهد شد. هنگامی که ولتاژ موافق را از ترانزیستور قطع کنیم، مقاومت بین کلکتور و امیتر فوق العاده زیاد می‌شود و چون جریانی از مدار عبور نمی‌کند، لامپ خاموش خواهد شد. ترانزیستور می‌تواند مقدار شدت جریان داده شده به مصرف کننده را در محدوده وسیعی بین دو حالت قطع و وصل تغییر دهد و به همین دلیل، بر کلیدهای مکانیکی یا الکترومغناطیسی برتری دارد.

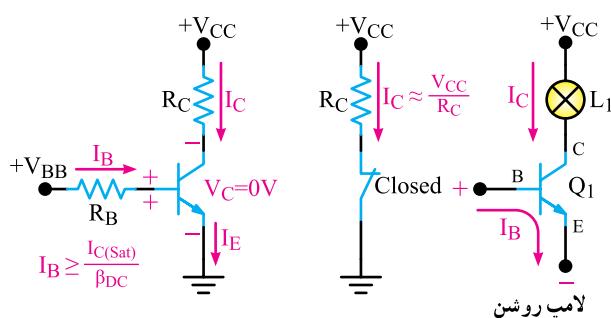

شکل ۱-۷۷- ترانزیستور به عنوان کلید بسته

۱۲-۱- الگوی پرسش کامل کردنی

- ۱۲-۱- منحنی تغییرات V_{BE} ، I_B به ازای یک کلید بسته معین از منحنی مشخصه نام دارد.
- ۱۲-۲- اگر نقطه کار ترانزیستور در و در باشد ترانزیستور مانند یک کلید عمل می‌کند.


صحیح یا غلط

- ۱۲-۳- هدایت انتقالی ترانزیستور از رابطه

$$g_m = \frac{I_C}{26mV} = \frac{I_E}{26mV}$$

به دست می‌آید.

صحیح □ غلط □

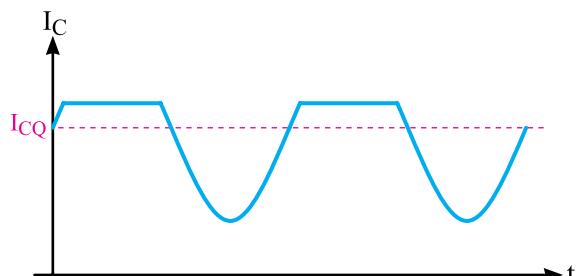


شکل ۱-۷۵- اعوجاج ناشی از تغذیه بیش از اندازه

۱۱-۱- عمل کلیدزنی (سوئیچینگ) ترانزیستور

همان طور که می‌دانید، هر کلیدی دارای دو وضعیت قطع و وصل است. وقتی که کلید قطع (خاموش) است، مقاومت الکتریکی بسیار زیادی دارد، اما وقتی که وصل (روشن) است، دارای مقاومت فوق العاده کمی است. برای تغییر دادن وضعیت یک کلید معمولی انرژی مکانیکی مورد نیاز است.

رله کلیدی است که برای تغییر وضعیت خود از انرژی الکترومغناطیس استفاده می‌کند. کلید و رله که دارای ویژگی‌های گفته شده هستند، اشکالاتی نیز دارند که از آن جمله می‌توان ایجاد فوس الکتریکی بین اتصال‌ها، خمیدگی اتصال‌ها، فرسودگی قسمت‌های متحرک و کندی کار آن‌ها را نام برد. با به کار گرفتن ترانزیستورها به عنوان کلید می‌توان اشکالات فوق را از میان برداشت. ترانزیستور معمولی را می‌توان به عنوان کلید به کار برد. با بررسی مدار شکل ۱-۷۶ می‌بینیم که مقاومت بین کلکتور و امیتر تابعی از جریان موافقی است که از پیوند بیس امیتر عبور می‌کند. وقتی از این پیوند جریانی عبور نمی‌کند (ولتاژ مخالف)، مقاومت بین کلکتور و امیتر بسیار زیاد است. در این حالت، ترانزیستور مانند یک کلید باز عمل می‌کند و مانع عبور جریان می‌شود؛ بنابراین، لامپ خاموش می‌ماند.

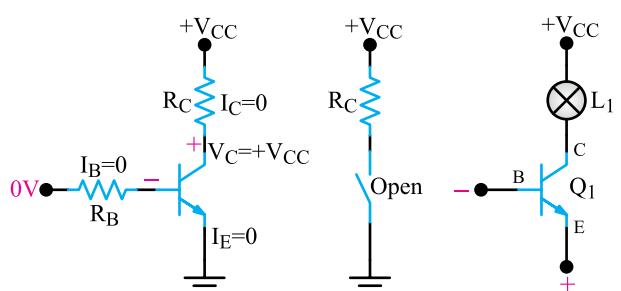

شکل ۱-۷۶- ترانزیستور به عنوان کلید باز

۱۲-۴- مقاومت خروجی یک تقویت کننده ترانزیستوری
از رابطه :


$$R_O = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} | I_B \text{ ثابت}$$

به دست می آید.

صحیح □ غلط

چهار گزینه ای

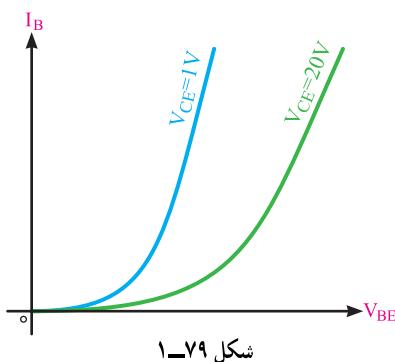۱۲-۵- از روی منحنی مشخصه شکل ۱-۷۸ ۱ کدام
کمیت ترانزیستور را می توان به دست آورد؟



۱- I_B زیاد می شود.

۲- I_B کم می شود.

۳- ثابت می ماند.

۴- I_C زیاد می شود.


محاسباتی

۱۲-۶- با توجه به جدول ۱-۱ در نقطه A مقاومت استاتیکی و از نقطه B تا C مقاومت دینامیکی دیودبیس امپیتر ترانزیستور را به دست آورید.

جدول ۱-۱

نقطه	V _{BE} (ولت)	I _B (میکروآمپر)
A	۰/۵	۲۰۰
B	۰/۶	۳۰۰
C	۰/۷	۴۰۰

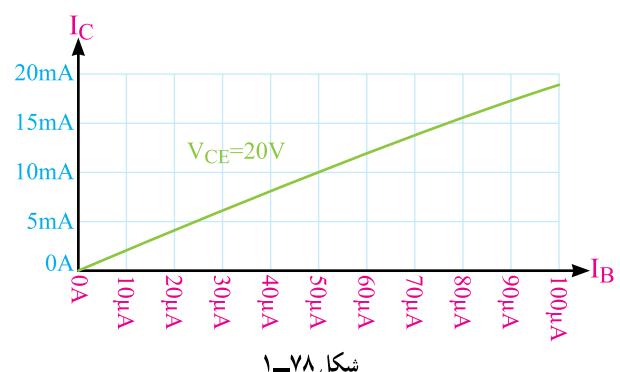۱۲-۷- اگر I_{CQ} در یک تقویت کننده ترانزیستوری ۵mA باشد هدایت انتقالی ترانزیستور را محاسبه کنید. (در دمای محیط)



۱- AI (بهره جریان تقویت کننده)

۲- β_{DC} (بهره جریان استاتیکی)

۳- R_i (مقاومت ورودی تقویت کننده)

۴- AV (بهره ولتاژ تقویت کننده)

۱۲-۶- در منحنی مشخصه ورودی ترانزیستور در شکل ۱-۷۹ اگر V_{BE} ثابت باشد، با افزایش V_{CE}، کدام گزینه صحیح است؟