

فصل هفتم

تقویت کننده عملیاتی (op-Amp)

Operational Amplifier

زمان اجرا : ۸ ساعت آموزشی

هدف کلی : بررسی و تحلیل مدارهای تقویت کننده عملیاتی و کاربرد آن

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۹- تقویت کننده با ورودی تفاضلی را تحلیل کند.
- ۱۰- کاربرد تقویت کننده عملیاتی به صورت مقایسه کننده را تحلیل کند.
- ۱۱- مدار محدود کننده را با استفاده از op-Amp تحلیل کند.
- ۱۲- مبدل موج سینوسی به مربعی را شرح دهد.
- ۱۳- یکسو ساز نیم موج ایده‌آل را با استفاده از تقویت کننده عملیاتی تحلیل کند.
- ۱۴- مدارهای مشتق‌گیر و انتگرال‌گیر را تحلیل کند.
- ۱۵- برخی تعاریف مربوط به تقویت کننده عملیاتی را شرح دهد.
- ۱۶- به سوال‌های الگوی پرسش پاسخ دهد.

- ۱- نماد و شکل ظاهری تقویت کننده عملیاتی رارسم کند.
- ۲- بلوك دیاگرام داخلی تقویت کننده عملیاتی رارسم کند.
- ۳- طبقه ورودی تقویت کننده عملیاتی را تحلیل کند.
- ۴- طبقه خروجی تقویت کننده عملیاتی را تحلیل کند.
- ۵- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل و واقعی را شرح دهد.
- ۶- کاربردهای تقویت کننده عملیاتی به صورت تقویت کننده منفی و مثبت را شرح دهد.
- ۷- مدار بافر با استفاده از تقویت کننده عملیاتی را تحلیل کند.
- ۸- مدار جمع کننده را تحلیل کند.

بسیار کوچکی اعمال شود، باید در خروجی آن ولتاژ بسیار بزرگی به وجود آید، ولی در عمل، تقویت کننده وارد ناحیه اشباع می‌شود و به صورت غیرخطی عمل می‌کند. در صورتی که op-Amp به عنوان یک تقویت کننده خطی مورد استفاده قرار گیرد، ضریب تقویت کل تقویت کننده موردنظر به روش‌های مختلف قبل کنترل

پیش‌گفتار


تقویت کننده‌های عملیاتی که به اختصار op-Amp نامیده می‌شوند تقویت کننده‌هایی با کوپل‌ائز مستقیم هستند که ضریب تقویت ولتاژ بسیار بزرگی دارند. op-Amp دارای ضریب تقویت ولتاژ بالا است بنابراین اگر به ورودی‌های آن اختلاف پتانسیل

همان طور که از نماد استاندارد مشاهده می شود، op-Amp دارای دو پایه ورودی منفی و ورودی مثبت و یک پایه خروجی است. دو ولتاژ DC متقارن (یکی مثبت و دیگری منفی V_{CC}) تقدیم تقویت کننده را بر عهده دارد. در مدارهای پیچیده، جهت سادگی در رسم مدار، معمولاً خطوط تقدیم را رسم نمی کنند.

۱-۷-۲- بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت کننده عملیاتی

در شکل ۱-۷-۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت کننده عملیاتی نشان داده شده است. تقویت کننده های عملیاتی تعداد قطعات الکترونیکی زیادی دارند و به صورت های مختلف و پیچیده ساخته می شوند. در مجموع بلوک دیاگرام یک تقویت کننده عملیاتی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

- (الف) طبقه ورودی (تقویت کننده تفاضلی)
- (ب) طبقه میانی (تقویت کننده ولتاژ)
- (پ) طبقه خروجی (تقویت کننده توان خروجی)

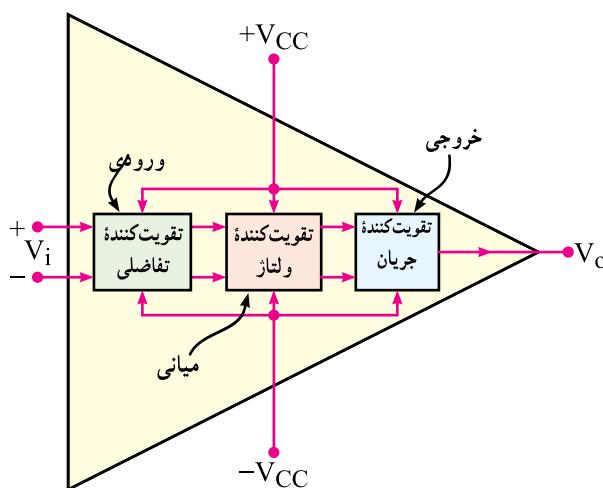

شکل ۱-۷-۲- بلوک دیاگرام داخلی تقویت کننده عملیاتی

برای هنجویان علاقه مند

۱-۷-۲-۱- طبقه ورودی تقویت کننده عملیاتی :

همان طور که اشاره شد در طبقه ورودی تقویت کننده عملیاتی یک تقویت کننده تفاضلی قرار دارد. با توجه به خصوصیاتی که یک


خواهد بود. تقویت کننده های عملیاتی در سیستم های الکترونیکی کاربردهای متنوعی دارند. از نظر اقتصادی نیاز ارزان قیمت آن و از مزایایی چون ابعاد کوچک، قابلیت اطمینان بالا و پایداری حرارتی خوب برخوردارند.

۱-۷- تقویت کننده عملیاتی، نماد و شکل ظاهری آن

برای نخستین بار نام تقویت کننده عملیاتی به تقویت کننده های اختصاص داده شد که دارای ضریب تقویت بسیار زیاد بودند. این تقویت کننده ها نیاز به ولتاژ بالایی داشتند و برای انجام عملیات ریاضی مانند جمع، تفریق، ضرب و تقسیم مورد استفاده قرار می گرفتند. با مرور زمان و پیشرفت فناوری، نوع پیشرفته و جدید تقویت کننده های عملیاتی با مشخصات

- ولتاژ کار کم
- قیمت ارزان
- دسترسی آسان


طراحی و ساخته شدند و به بازار عرضه گردیدند. این تقویت کننده ها در زمینه های مختلف نظیر کامپیوتر، سیستم های کنترل، ارتباطات، منابع تغذیه، مولد سیگنال، نمایشگر و دستگاه های اندازه گیری به کار می روند. نماد (نشانه فنی) استاندارد و شکل چند نمونه تقویت کننده عملیاتی (op-Amp) در شکل ۱-۷-۱ نشان داده شده است.

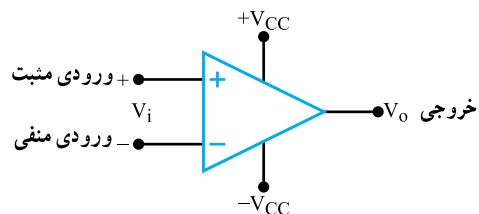

شکل ۱-۱- نماد و شکل ظاهری تقویت کننده عملیاتی

برای هنرجویان علاقه‌مند

براساس آنچه که در شکل مشاهده می‌کنید منع جریان در کلکتور ترانزیستورهای طبقات دیفرانسیل ورودی (TR₁ و TR₂) قرار گرفته است. این منع جریان مقاومت دینامیکی مدار را در کلکتور بالا می‌برد. با این کار ضربی تقویت ولتاژ به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. با توجه به زیاد شدن این مقاومت باید توجه داشت که امپدانس ورودی طبقه بعدی به اندازه کافی بزرگ انتخاب شود تا ضربی تقویت ولتاژ را کاهش ندهد. بدین منظور معمولاً بعد از طبقه تقویت کننده تفاضلی یک طبقه مدار تطبیق امپدانس قرار می‌گیرد.

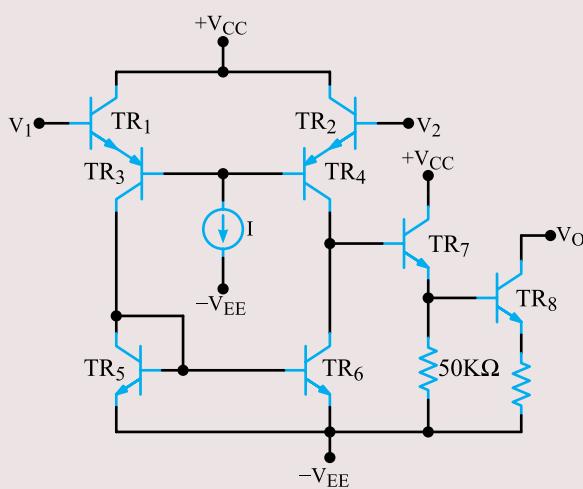


شکل ۷-۴ طبقات ورودی و میانی تقویت کننده عملیاتی

۷-۲-۱- تحلیل ساده یک نمونه مدار ورودی و میانی : در شکل ۷-۴ ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ طبقه ورودی تقویت کننده تفاضلی را تشکیل می‌دهند که به صورت کلکتور مشترک بسته شده‌اند. ترانزیستورهای TR₃ و TR₄ تقویت کننده‌های بیس مشترک هستند که به منظور تقویت بیشتر ولتاژ به کار رفته‌اند. ترانزیستورهای TR₅ و TR₆ منع جریان تقویت کننده تفاضلی را تشکیل می‌دهند. ترانزیستور TR₇ دارای آرایش کلکتور مشترک است که ضمن تقویت جریان، عمل تطبیق امپدانس بین طبقه ورودی و طبقه میانی را بر عهده دارد. ترانزیستور TR₈ دارای آرایش امپتر مشترک است که برای تقویت ولتاژ و جریان به کار می‌رود.

۷-۲-۲- طبقه خروجی تقویت کننده عملیاتی : طبقه خروجی یک تقویت کننده عملیاتی باید بتواند جریان مورد

تقویت کننده تفاضلی دارد این تقویت کننده می‌تواند به عنوان طبقه ورودی یک تقویت کننده عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. از آن جا که تقویت کننده عملیاتی باید دارای امپدانس ورودی بسیار بزرگی باشد، می‌توان در طبقه تقویت کننده تفاضلی از زوج دارلینگتون یا ترانزیستور FET استفاده کرد. چنان‌چه ضربی تقویت بیشتری مورد نیاز باشد، می‌توان دو طبقه تقویت کننده تفاضلی را پشت سر هم قرار داد.

در شکل ۷-۳ یک تقویت کننده تفاضلی دو طبقه با منابع جریانی که در امیر آن قرار دارد، نشان داده شده است. ورودی معکوس کننده با V_i^- و ورودی غیرمعکوس کننده را با V_i^+ مشخص کرده‌ایم. اگر سیگنالی را به ورودی V_i^- بدهیم، تقویت می‌شود و با 180° درجه اختلاف فاز در خروجی قابل مشاهده است. همچنین اگر سیگنالی را به ورودی V_i^+ وصل کنیم، این سیگنال پس از تقویت بدون اختلاف فاز در خروجی ظاهر می‌شود.

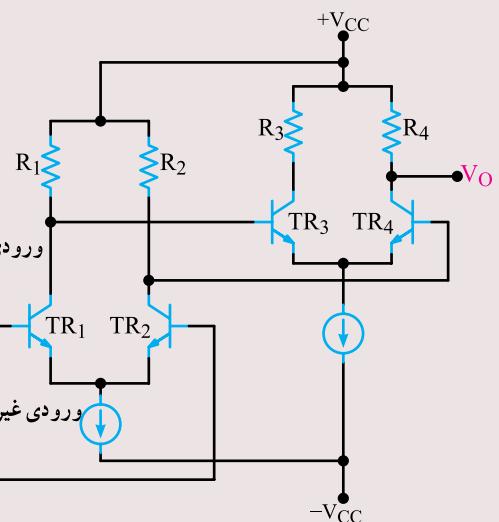


شکل ۷-۳ طبقه ورودی یک تقویت کننده عملیاتی

۷-۲-۲- طبقه میانی تقویت کننده عملیاتی : برای افزایش ضربی تقویت ولتاژ در تقویت کننده عملیاتی، می‌توان بعد از طبقات تقویت کننده تفاضلی از چند طبقه تقویت کننده امپتر مشترک استفاده کرد، لذا این طبقات را طبقات میانی می‌نامند. در شکل ۷-۴ طبقه ورودی و میانی یک نمونه تقویت کننده عملیاتی رسم شده است.

برای هنرجویان علاقه‌مند

- ۲- مقاومت خروجی صفر؛
 - ۳- بهره ولتاژ بی‌نهایت؛
 - ۴- بهره جریان بی‌نهایت.
- در شکل ۷-۶ این مشخصات نشان داده شده است.

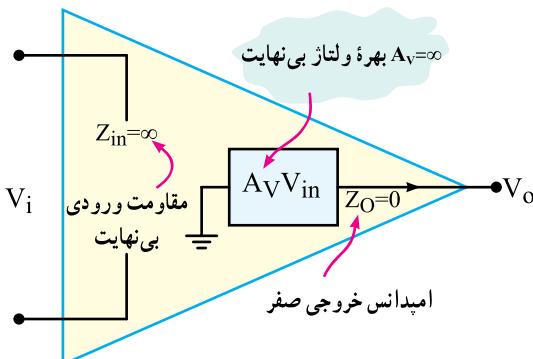

شکل ۷-۶- مشخصات تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

نیاز را برای بار تأمین کند و دارای امپدانس خروجی بسیار کم نیز باشد. ترکیب معمول برای طبقه خروجی یک op-Amp مدار پوش پول با ترانزیستورهای مکمل است. به علت پیچیدگی مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی، از بحث پیش‌تر در مورد مدار داخلی آن صرفظیر می‌شود و فقط برای دانش‌آموزان علاقه‌مند، مدار داخلی یک نمونه تقویت‌کننده عملیاتی در شکل ۷-۵ رسم شده است.

نکته مهم: از مدار شکل ۷-۵ سؤال امتحانی داده نمی‌شود.

در شکل ۷-۵ مدار کامل یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است. در این شکل طبقات ورودی، میانی و خروجی از هم تفکیک شده‌اند.

۱-۳-۷- مشخصات تقویت‌کننده عملیاتی واقعی :

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع یک پارچه (IC) ساخته می‌شوند که معمول‌ترین آن‌ها آی‌سی XX741 است.

نکته: به جای XX معمولاً دو یا چند حرف قرار می‌گیرد. به عنوان مثال آی‌سی‌های LM741 و μA741 نمونه‌هایی از این موارد است.

تقویت‌کننده‌های سری 741 غالباً دارای مشخصات تقریبی به شرح زیر هستند:


$$Z_O = 5 \Omega$$

$$Z_i = 2M\Omega$$

$$A_v = 2 \times 10^5$$

$$A_i = 5 \times 10^9$$

این مشخصات در شکل ۷-۷ نشان داده شده است.

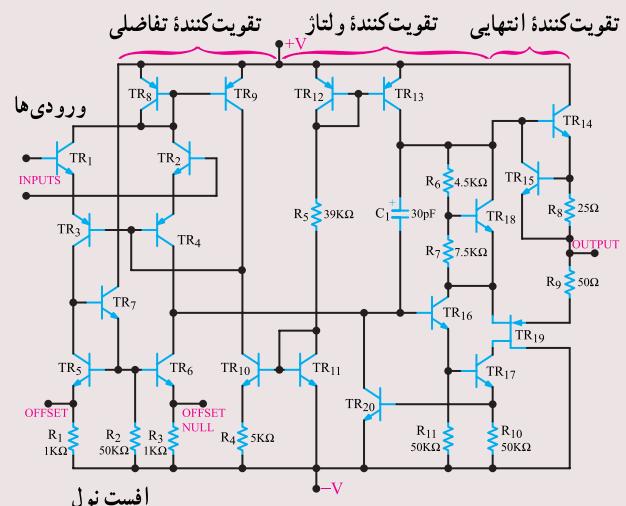

شکل ۷-۵- مدار کامل یک تقویت‌کننده عملیاتی

۳-۷- تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل


یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل باید دارای مشخصاتی به شرح زیر باشد :

۱- مقاومت ورودی بی‌نهایت؛

حداکثر ولتاژی که می‌توان بین پایه‌های $+V$ و $-V$ اعمال کرد معمولاً 36 ± 18 ولت است که این ولتاژ در برگه اطلاعات op-Amp مشخص می‌شود.

۷-۴-۲ پایه خروجی: پایه خروجی op-Amp به یک طرف مقاومت بار (R_L) وصل می‌شود و طرف دیگر R_L به نقطه زمین اتصال می‌باید. مقدار V_o (ولتاژ خروجی) همیشه نسبت به زمین اندازه‌گیری می‌شود.

شکل ۷-۹ نحوه اتصال مقاومت بار را به op-Amp نشان می‌دهد.

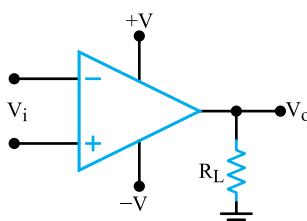


شکل ۷-۹ نحوه اتصال مقاومت بار به op-Amp

۷-۴-۳ سطح ولتاژ خروجی: سطح ولتاژ خروجی op-Amp دارای محدودیت است و این حد توسط ولتاژهای تغذیه و ترانزیستورهای خروجی مدار داخلی op-Amp تعیین می‌شود. روی کلکتور، امپیر ترانزیستورهای داخلی op-Amp ولتی در حدود ۱ الی ۲ ولت افت می‌کند. بنابراین اگر ولتاژ تغذیه را برابر با $V \pm 12$ ولت، V_o را ولتاژ $V - 2$ ولت و یا $(V - 2) - V$ ولت می‌رسد. مقدار ماکریتم $+V_{sat}$ را ولتاژ اشباع مثبت ($+V_{sat}$) و ماکریتم مقدار منفی $-V_{sat}$ را ولتاژ اشباع منفی ($-V_{sat}$) می‌نامیم. با داشتن ماکریتم ولتاژ تغذیه op-Amp می‌توانیم ولتاژ اشباع مثبت و منفی را تعیین کنیم. به عنوان مثال اگر در یک نمونه op-Amp $\mu A 741$ ، ولتاژ تغذیه آن 15 ± 15 ولت و $R_L = 2K\Omega$ باشد، مقدار ولتاژ اشباع مثبت آن برابر است با: $+V_{sat} = +(V - 2) = +15 - 2 = 13V$.

$$+V_{sat} = 13 \text{ ولت}$$

به همین ترتیب ولتاژ اشباع منفی به شرح زیر محاسبه می‌شود.

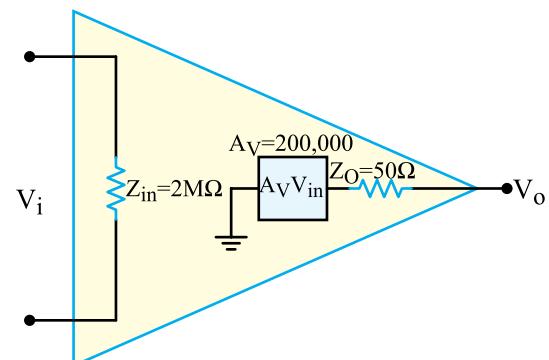


شکل ۷-۷ مشخصات تقویت کننده عملیاتی واقعی

تحقيق کنید: با مراجعه به سایت‌های اینترنتی از قبیل Datasheet.com مشخصات چند نمونه آی‌سی تقویت کننده عملیاتی را استخراج کنید.

۴-۷ پایه‌های تقویت کننده عملیاتی و کمیت‌های مربوط به آن

۷-۴-۱ پایه‌های تغذیه: در op-Amp‌ها پایه‌هایی که با علامت $+V$ و $-V$ مشخص شده‌اند به منبع تغذیه متقارن وصل می‌شوند. منبع تغذیه متقارن دارای سه پایه مثبت، منفی و مشترک (زمین) است. مقدار ولتاژ تغذیه op-Amp‌ها معمولاً در محدوده 6 ± 12 ولت، 15 ± 15 ولت و 18 ± 18 ولت قرار دارد. ممکن است op-Amp خاصی از طریق یک منبع تغذیه ساده و با ولتاژ بیشتر مثلاً $3V$ ولت (نسبت به زمین) نیز تغذیه شود. شکل ۷-۸ نحوه اتصال منبع تغذیه و بار را به پایه‌های op-Amp نشان می‌دهد.

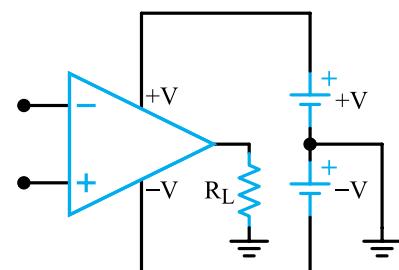


شکل ۷-۸ اتصال تغذیه به پایه‌های op-Amp

زمانی که پتانسیل ورودی پایه مثبت نسبت به ورودی پایه منفی، مثبت باشد، ولتاژ خروجی op-Amp مثبت می‌شود. در شکل ۷-۱۰ مقدار $V_d = +E$ است مقدار V_0 در این حالت برابر است با:

$$V_0 = (+A_{OL})V_d$$

در صورتی که مانند شکل ۷-۱۱ ولتاژ E معکوس شود، مقدار ولتاژ ورودی پایه مثبت را نسبت به ولتاژ ورودی پایه منفی، منفی تر می‌کند. در این حالت مقدار $E = -V_d$ است و مقدار V_0 نسبت به زمین منفی می‌شود.

$$V_0 = -A_{OL}(V_d)$$

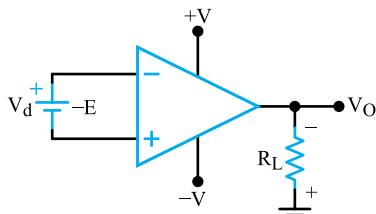

شکل ۷-۱۱-۱- اتصال منبع E با پلاریته بر عکس

به طور خلاصه می‌توانیم بگوییم در op-Amp پلاریته (قطب) ولتاژ خروجی نسبت به زمین با پلاریته منبع ولتاژ متصل شده به ورودی مثبت op-Amp نسبت به زمین یکسان است، یا به عبارت دیگر پلاریته ولتاژ خروجی نسبت به زمین، عکس پلاریته ولتاژ متصل شده به پایه منفی op-Amp نسبت به زمین است، به همین دلیل به ورودی منفی op-Amp ورودی وارونگر (معکوس کننده = Inverting Input) و ورودی مثبت (non Inverting Input) را ورودی ناورونگر (non Inverting Input) می‌نامند.

۷-۵- بهره ولتاژ حلقة باز A_{OL} (Open Loop Voltage Gain)

اگر هیچ‌گونه اتصال فیدبک (بازخورد) بین خروجی و ورودی op-Amp وجود نداشته باشد، در این حالت به صورت حلقة باز استفاده شده است. بهره ولتاژ را در این شرایط، بهره حلقة باز می‌نامند. همان‌طور که قبلاً آشارة شد بهره حلقة باز را با A_{OL} نشان می‌دهند. شکل ۷-۱۲ op-Amp را در حالت حلقة باز (بدون فیدبک) نشان می‌دهد.


$$-V_{sat} = -(V - 2) = -(15 - 2) = -13V$$

$$-V_{sat} = -13 \text{ ولت}$$

اگر R_L را به $1\text{ K}\Omega$ برسانیم V_{opp} به 14 ± 1 ولت، افزایش می‌یابد.

۷-۴-۴- جریان خروجی: معمولاً مقدار جریان خروجی op-Amp محدود و با توجه به مقدار بار، در حدود ۵ mA است. بعضی op-Amp‌ها نظیر ۷۴۱ دارای مدار داخلی خاصی هستند که اگر مقدار مقاومت بار از حد معینی کم‌تر شود، جریان خروجی آن‌ها به طور خودکار محدود می‌شود. حتی با اتصال کوتاه R_L ، مقدار جریان به طور تقریبی در حد ۲۵ میلی‌آمپر محدود می‌شود. این خاصیت باعث حفاظت آی‌اسی می‌شود و به عبارت دیگر در هنگام بروز اتصال کوتاه در خروجی، صدمه‌ای به op-Amp نمی‌رسد.

۷-۴-۵- پایه‌های ورودی: op-Amp دارای دو ورودی است که آن‌ها را با علامت‌های + و - مشخص می‌کنند. این دو ورودی را پایه‌های ورودی تفاضلی (Differential Input Terminals) نیز می‌نامند. زیرا در صورت اعمال ولتاژ به ورودی، مقدار ولتاژ خروجی (V_0) تابعی از اختلاف ولتاژ بین دو پایه ورودی (V_d) و ضریب بهره ولتاژ تقویت کننده در حالت حلقة باز (A_{OL}) است. $(A_{OL} = A_{Open Loop})$ برای درک بهتر موضوع به شکل ۷-۱۰ توجه کنید.

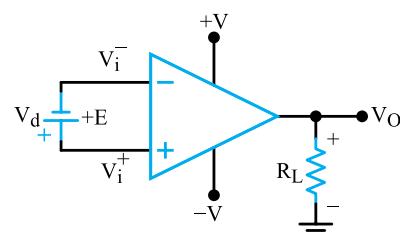

شکل ۷-۱۰- اتصال ولتاژ به پایه‌های ورودی

نکته مهم: مقدار ولتاژ تفاضلی بین ورودی مثبت (+) و ورودی منفی (-) است. در شکل ۷-۱۰ $V_d = +E$ و در شکل ۷-۱۱ مقدار $-E = V_d$ است.

نمی‌تواند از مقدار ولتاژ اشباع مثبت ($+13V$) بیشتر شود.
بنابراین ولتاژ خروجی حداکثر برابر با $+13V$ ولت خواهد شد.

۱-۷-۵- انتخاب مقدار مناسب ورودی تفاضلی

(V_d) : در مثال ۷-۱ با انتخاب ولتاژ ورودی به اندازه 100mV میلی‌ولت، op-Amp به اشباع می‌رود و خروجی را در اشباع قرار می‌دهد. حال دامنه ولتاژ ورودی را در چه حدی انتخاب کنیم تا خروجی به اشباع نرود؟


چون $V_o = A_{OL} \times V_d$ است لذا برای خروجی در شرایط اشباع مثبت از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V_{d\max} = \frac{+V_{sat}}{A_{OL}} = \frac{+13}{200,000} = 65\mu\text{V}$$

برای این که op-Amp در حالت ورودی مثبت به اشباع نرود، باید مقدار ولتاژ V_d را برابر 65mV میکروولت انتخاب کنیم. برای خروجی در حالت اشباع منفی نیز مشابه حالت اشباع مثبت عمل می‌کنیم.

$$V_{d\max} = \frac{-V_{sat}}{A_{OL}} = \frac{-13}{200,000} = -65\mu\text{V}$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، با اعمال ولتاژی برابر $+65\text{mV}$ یا -65mV میکروولت به ورودی op-Amp، خروجی در اشباع مثبت یا منفی قرار می‌گیرد. پس باید ولتاژ ورودی را کمتر از 65mV میکروولت انتخاب کنیم تا خروجی به اشباع نرود. از طرفی ولتاژ 65mV میکروولت بسیار ناچیز و در حد پارازیت‌های ایجاد شده در مدار یا حتی کمتر از آن است. برای مثال پارازیت‌هایی از قبیل پارازیت موتورهای الکتریکی، نویز 5Hz برق شهر و نویز ناشی از جریان‌های نشتشی موجود در مدار به مراتب بیشتر از 65mV است و گاهی به حد 1mV ($= 100\mu\text{V}$) نیز می‌رسد. از طرف دیگر op-Amp‌ها به دلیل مواردی مانند تولرانس‌های مربوط به قطعات مدار، دارای عدم تقارن جزئی در ساختمان داخلی نیز هستند. این عدم تقارن نیز ممکن است منجر به اشباع رسیدن خروجی op-Amp شود. بنابراین عملاً استفاده از op-Amp به صورت حلقة باز تقریباً غیرممکن است.

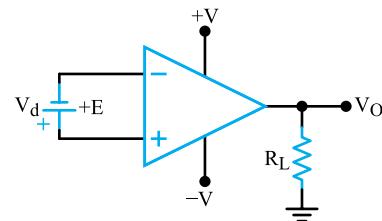

شکل ۷-۱۲- تقویت‌کننده عملیاتی به صورت حلقة باز


در این حالت مقدار ولتاژ خروجی از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\text{بهره ولتاژ حلقة باز} \times \text{ولتاژ ورودی تفاضلی} = \text{ولتاژ خروجی}$$

$$V_O = V_d \times A_{OL}$$

همان‌طور که در مشخصات op-Amp ذکر شد مقدار A_{OL} برای op-Amp‌های مختلف فوق العاده زیاد است و به حدود $20,000$ یا بیشتر می‌رسد.

مثال ۷-۱ : اگر در شکل ۷-۱۳ مقدار $V_d = 100\text{mV}$ ، $A_{OL} = 20,000$ و ولتاژ خروجی در حالت اشباع $\pm 13\text{V}$ باشد، V_O را محاسبه کنید.

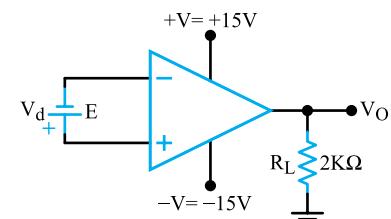

شکل ۷-۱۳

پاسخ : با توجه به رابطه ولتاژ خروجی و بهره ولتاژ حلقة باز، داریم.

$$V_O = V_d A_{OL} = +E \times A_{OL}$$

$$V_O = (100 \times 10^{-3})(20,000)$$


$$V_O = 2000\text{V}$$

آیا با توجه به محدودیت‌های op-Amp و منبع تعذیه، ولتاژ خروجی می‌تواند برابر 2000V ولت باشد؟ پاسخ منفی است. در این مدار با توجه به محدودیت‌های موجود، ولتاژ خروجی

۷-۷-۱ تقویت‌کننده معکوس‌کننده (وارونگر) (Inverting Amplifier) : مدار شکل ۷-۱۵ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد.

فکر کنید: چگونه می‌توانیم مانع اشباع شدن op-Amp

شویم؟

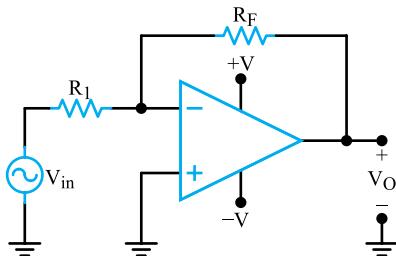

شکل ۷-۱۵- مدار یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده

همان‌طورکه در شکل می‌بینید سیگنال ورودی از طریق مقاومت R_1 به ورودی معکوس‌کننده (ورودی منفی) اتصال دارد. هم‌چنین خروجی توسط مقاومت R_F به همان ورودی فیدبک شده است. ورودی غیر معکوس‌کننده (ورودی مثبت) به زمین وصل شده است.

تحلیل مدار: برای تحلیل ساده مدار و محاسبه بهره حلقه بسته (A_{CL}), می‌توانیم از اطلاعات مربوط به تقویت‌کننده حلقه باز استفاده کنیم.

$A_{OL} = \infty$ و $Z_{in} = \infty$ در مدار حلقه باز و در حالت ایده‌آل است.


به مفهوم این است که جریان پایه‌های ورودی op-Amp صفر است. در ضمن با توجه به رابطه بهره حلقه باز $A_{OL} = \frac{V_O}{V_d}$ می‌توان نوشت :

$$V_d = \frac{V_O}{A_{OL}} = \frac{V_O}{\infty} = 0$$

نکته مهم: در حالت غیر ایده‌آل، جریان پایه‌های ورودی op-Amp، میکروآمپر و بهره ولتاز بسیار زیاد حدود ۲۰۰۰۰۰ و ماکریم V_d برای مقادیر تعريف شده در مثال‌های قبل یعنی چند میکروولت است که می‌توان مقادیر V_d را به‌طور تقریبی عملاً صفر در نظر گرفت.

۷-۶- بهره ولتاز به صورت حلقه بسته A_{CL} (Closed Loop Voltage Gain)

op-Amp مانند سایر تقویت‌کننده‌ها باید بتواند سیگنال دریافتی ورودی را تقویت کند و آن را بدون تغییر شکل (اعوجاج) در خروجی تحويل دهد، برای رسیدن به خروجی بدون تغییر شکل باید بهره ولتاز op-Amp را محدود کنیم تا خروجی به اشباع نرود. برای این منظور مطابق شکل ۷-۱۴ مقاومت‌های را بین پایه خروجی op-Amp و پایه ورودی منفی (-) اتصال می‌دهیم. در این حالت فیدبک منفی به وجود می‌آید و بهره ولتاز را کاهش می‌دهد. به این ترتیب تغییر شکل (اعوجاج) در موج خروجی رخ نمی‌دهد.

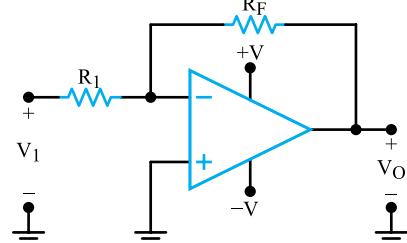


شکل ۷-۱۴- ایجاد فیدبک منفی برای کاهش بهره ولتاز

مقدار بهره ولتاز حلقه بسته (A_{CL}) به مقادیر مقاومت‌های خارجی متصل شده به op-Amp بستگی دارد و توسط این مقاومت‌ها می‌توان مقدار بهره را کنترل کرد. در قسمت‌های بعدی، بحث بیشتری روی تقویت‌کننده‌های با فیدبک خواهیم داشت.

۷-۷- کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند. در این قسمت، چند کاربرد مهم آن‌ها را بررسی می‌کنیم.

به شکل ۷-۱۶ توجه کنید.

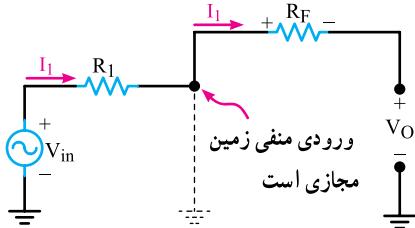

شکل ۷-۱۸- معادل خروجی مدار

اگر معادله KVL در حلقهٔ خروجی را بنویسیم، داریم

$$R_F I_1 + V_O = 0$$

$$V_O = -R_F I_1$$

به جای I_1 مقدار معادل آن $\frac{V_{in}}{R_1}$ را در معادله فوق قرار می‌دهیم:

$$V_O = -R_F \left(\frac{V_{in}}{R_1} \right)$$

نسبت $\frac{V_O}{V_{in}}$ را محاسبه می‌کنیم

$$\frac{V_O}{V_{in}} = -\frac{R_F}{R_1}$$

همان بهرهٔ ولتاژ حلقهٔ بسته (A_{CL}) است که مقدار آن به نسبت بین مقاومت فیدبک (R_F) و R_1 بستگی دارد. علامت منفی نشانگر این است که ولتاژ خروجی در مقایسه با ولتاژ ورودی، 180° درجه اختلاف فاز دارد.

امپدانس ورودی این مدار از نگاه منبع ورودی برابر با R_1


$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_1} = R_1$$

است.


مثال ۷-۲: مقادیر مقاومت R_F و R_1 را برای یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده به گونه‌ای محاسبه کنید که امپدانس ورودی آن $1K\Omega$ و بهرهٔ ولتاژ آن -25 - باشد.

شکل مدار را رسم کنید.

پاسخ: ابتدا مدار را رسم می‌کنیم (شکل ۷-۱۹).

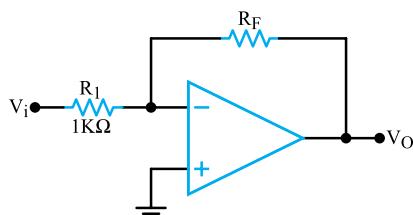


شکل ۷-۱۹- تقویت‌کننده معکوس‌کننده با بهرهٔ ۲۵

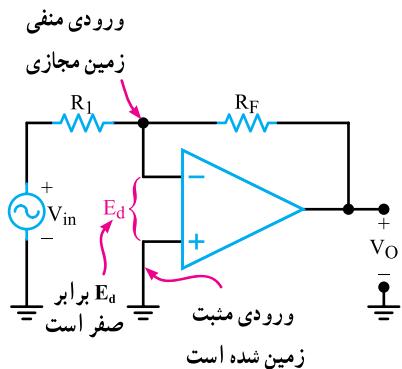


شکل ۷-۱۶- تقویت‌کننده معکوس‌کننده

چون ورودی مثبت op-Amp به زمین اتصال دارد، ولتاژ ورودی مثبت صفر است، از سوی دیگر به دلیل این که $E_d = 0$ است مقدار ولتاژ ورودی منفی نیز صفر می‌شود. ولتاژ ورودی منفی صفر، مانند حالاتی است که این ورودی را به زمین وصل کرده‌ایم. در این شرایط می‌گوییم ورودی منفی زمین مجازی (Virtual Ground) شده است. توجه داشته باشید که ورودی منفی واقعاً به زمین اتصال کوتاه نیست اما در پتانسیل صفر (پتانسیل زمین) قرار دارد. از نگاه منبع ورودی (V_{in}) مدار ورودی معادل شکل ۷-۱۷ است.

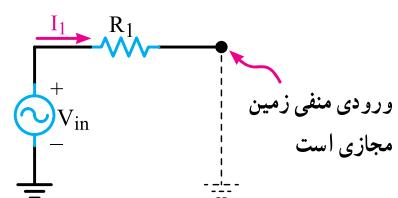

شکل ۷-۱۷- مدار معادل ورودی op-Amp در حالت حلقهٔ بسته

با توجه به شکل می‌توانیم مقدار جریان عبوری از R_1 را با استفاده از رابطه $I_1 = \frac{V_{in}}{R_1}$ به دست آوریم. از طرفی چون امپدانس ورودی op-Amp برابر با ∞ است، تمامی جریان عبوری از $(I_1)R_F$ از مقاومت R_F عبور می‌کند که سبب افت پتانسیل $R_F I_1$ می‌شود. مدار معادل خروجی op-Amp را در شکل ۷-۱۸ مشاهده می‌کنید.

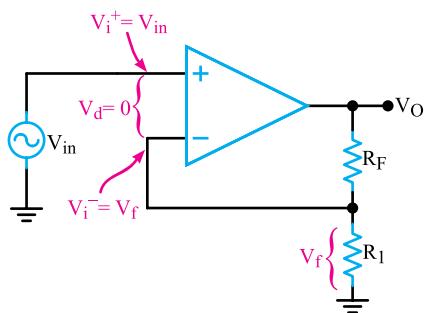

شکل ۷-۲۱- تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

چون امپدانس ورودی مدار $1\text{K}\Omega$ است، مقاومت $R_1 = 1\text{K}\Omega$ خواهد شد.

$$R_i = Z_i = 1\text{K}\Omega$$

رابطه مربوط به بهره حلقه بسته (A_{CL}) را می‌نویسیم:

$$A_{CL} = \frac{-R_F}{R_1}$$

مقدار R_F را محاسبه می‌کنیم:

$$R_F = -A_{CL} \times R_1 = -(-20)(1\text{K}\Omega)$$

$$R_F = 20\text{K}\Omega$$

۷-۷-۲- تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

(ناورونگر= Noninverting Amplifier): مدار تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده در شکل ۷-۲۰ رسم شده است. سیگنال ورودی V_{in} به ورودی مثبت op-Amp اتصال دارد و سیگنال خروجی توسط مقاومت‌های R_1 و R_F تقسیم ولتاژ شده است. ولتاژ دو سر R_1 به ورودی منفی اتصال دارد و فیدبک منفی را به وجود می‌آورد.

همان طور که مشاهده می‌شود، بهره ولتاژ تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده به R_F و R_1 بستگی دارد و علامت آن مثبت است. علامت مثبت نشان‌دهنده هم فازیابدن سیگنال خروجی با سیگنال ورودی است.

امپدانس ورودی تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده از تقویت‌کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است؛ چون تقریباً هیچ جریانی از پایانه ورودی مثبت نمی‌گذرد. امپدانس ورودی یک تقویت‌کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده عملی خیلی زیاد، در حدود چندین مگا اهم است.


مثال ۷-۳ : مقدار R_F را برای یک تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده که بهره ولتاژی برابر 10° دارد محاسبه کنید. مقدار R_1 برابر $1\text{K}\Omega$ است. شکل مدار را رسم کنید.

پاسخ: با توجه به رابطه بهره ولتاژ

$$A_V = 1 + \frac{R_F}{R_1} \quad \text{داریم:}$$

$$10^\circ = 1 + \frac{R_F}{1\text{K}\Omega} \Rightarrow 10 - 1 = \frac{R_F}{1\text{K}\Omega}$$

$$R_F = 9\text{K}\Omega$$

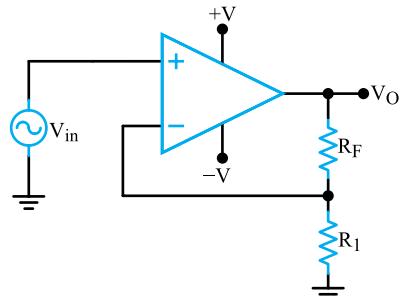

شکل ۷-۲۰- تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

ولتاژ فیدبک همان ولتاژ دوسر R_1 است که از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$V_F = \frac{V_O R_1}{R_1 + R_F}$$

در مدار شکل ۷-۲۱ شرایط زیر برقرار است:

$$V_F = V_i^- \bullet$$

$$V_{in} = V_i^+ \bullet$$

به دلیل عدم عبور جریان از ورودی $V_d = 0$ است.

$$V_d = V_i^+ - V_i^- = 0 \Rightarrow V_i^+ = V_i^-$$


چون $V_i^- = V_{in}$ و $V_i^+ = V_O$ است
می‌توان نتیجه گرفت $A_V = \frac{V_O}{V_{in}} = +1$ و $V_O = V_{in}$ می‌شود.

نکته: به این مدار که دارای بهره ولتاژ +1 است و ولتاژ خروجی از لحاظ دامنه و فاز عیناً برابر با ولتاژ ورودی است مدار دنباله‌رو ولتاژ (Voltage follower) نیز می‌نامند.

یکی از مشخصات مهم بافر مثبت، ایجاد تطبیق بین امپدانس بسیار زیاد با امپدانس کم است. زیرا عملاً امپدانس ورودی مدار بافر بسیار زیاد و امپدانس خروجی آن بسیار کم است.

۷-۷-۵ مدار جمع‌کننده: یکی از مدار مفید دیگری که با استفاده از تقویت‌کننده عملیاتی ساخته می‌شود، مدار جمع‌کننده است. این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است.

شکل ۷-۲۵ یک جمع‌کننده با سه ورودی را نشان می‌دهد.

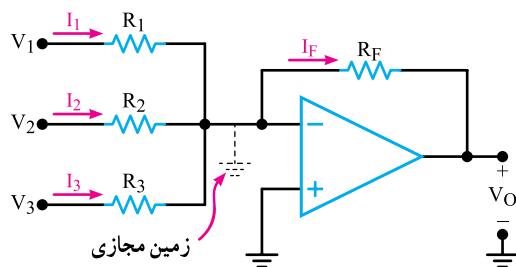


شکل ۷-۲۵ جمع‌کننده

هر یک از ولتاژهای V_1 , V_2 و V_3 به ترتیب، باعث عبور جریان‌هایی از داخل مقاومت‌های R_1 , R_2 و R_3 می‌شوند. که مقدار آن‌ها را از روابط زیر به دست می‌آید:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} \quad I_2 = \frac{V_2}{R_2} \quad I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$


طبق قانون کیرشهف، مجموع جریان‌های ورودی به یک گره باید مساوی جریان‌های خارج شده از آن باشد؛ بنابراین،

مدار نهایی در شکل ۷-۲۲ نشان داده شده است.

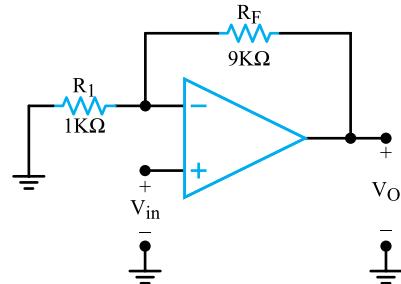


شکل ۷-۲۲ تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده با بهره ولتاژ ۱۰

۷-۷-۳ مدار بافر منفی: تقویت‌کننده معکوس کننده شکل ۷-۱۵ را با شکل ۷-۲۳ مقایسه کنید. در این تقویت‌کننده مقدار R_F مساوی R_1 و برابر با R انتخاب شده است. اگر مقدار A_V را محاسبه کنیم، بهره ولتاژ برابر با (-1) می‌شود. این تقویت‌کننده را، تقویت‌کننده با ضربی تقویت منفی یک یا بافر منفی می‌نامند. در بافر منفی دامنه سیگنال خروجی با دامنه سیگنال ورودی برابر و در فاز مخالف آن است. از بافر برای تطبیق امپدانس استفاده می‌کنند.

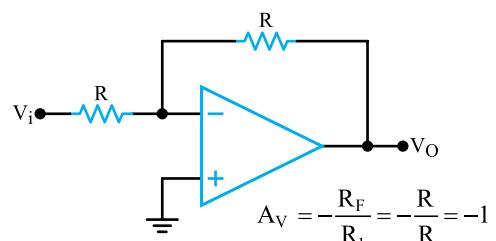


شکل ۷-۲۳ مدار بافر منفی

۷-۷-۴ مدار بافر مثبت: بافر مثبت نوع خاصی از تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده است. در این مدار مطابق شکل ۷-۲۴ تمام سیگنال خروجی به ورودی منفی فیدبک شده است.

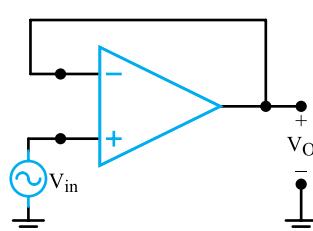

شکل ۷-۲۴ مدار بافر مثبت

مثال ۷-۵ : ولتاژ خروجی مدار شکل ۷-۲۷ را محاسبه کنید.

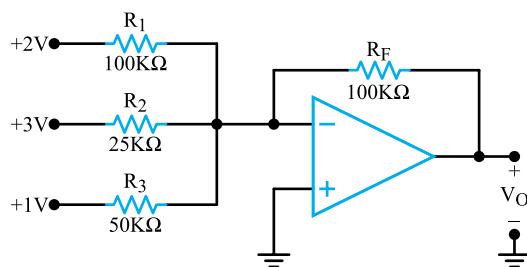

شکل ۷-۲۷ - جمع‌کننده با بهره بیشتر از (۱)

پاسخ : ابتدا رابطه V_0 را می‌نویسیم.

$$V_0 = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

مقادیر را جایگزین می‌کنیم و مقدار V_0 را به دست می‌آوریم.

$$V_0 = -10 \cdot \left(\frac{2}{100} + \frac{3}{25} + \frac{1}{50} \right)$$

$$V_0 = -10 \cdot \left(\frac{2+12+2}{100} \right)$$

$$V_0 = -10 \cdot \left(\frac{16}{100} \right) = -1.6$$

۶-۷-۶ - تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی : تاکنون تقویت‌کننده‌های عملیاتی را با اعمال یک سیگنال ورودی مورد بحث قرار دادیم. بسیاری از اوقات به تقویت‌کننده‌ای با ورودی تفاضلی نیازمندیم زیرا یک تقویت‌کننده با ورودی تفاضلی میزان نویز را به حداقل می‌رساند. به عنوان مثال باید در طبقه ورودی یک دستگاه الکتروکاردیوگراف میزان نویز مربوط به ۵۰ هرتز را به شدت کاهش داد. در این دستگاه دو الکترود به نقاط مختلف بدن یک انسان متصل می‌شوند و ضربان‌های کوچک قلب را دریافت می‌کنند. سپس این ضربان‌ها، تقویت می‌شود و به بلندگو، اسیلوسکوپ یا نوار ثبت کننده می‌رسد. نتیجه به دست آمده برای مطالعه و بررسی در اختیار پزشک قرار می‌گیرد. متأسفانه علاوه بر جذب ضربان‌های قلب مقداری نویز ۵۰ هرتز برق شهر نیز جذب می‌شود.

جریانی که از داخل R_F عبور می‌کند، مساوی جمع جبری سه جریان ورودی است.

$$I_F = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_F = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

چون

است، به جای I_F مساوی آن را در معادله قرار می‌دهیم.

$$V_0 = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

و تحت شرایط خاص، چنان‌چه $R_1 = R_2 = R_3$ باشد،

خواهیم داشت.


$$V_0 = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

در این حالت مدار را ، مدار جمع‌کننده با بهره واحد

(Summing Amplifier with Unity Gain) می‌نامند.

مثال ۷-۴ : ولتاژ خروجی مدار شکل ۷-۲۶ چه قدر

است؟

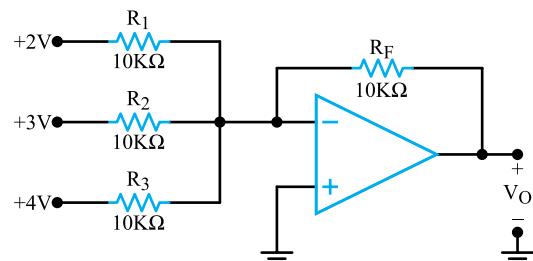

شکل ۷-۲۶ - جمع‌کننده ولتاژ برای مثال ۷-۴

پاسخ : چون کلیه مقاومت‌ها برابرند مقدار V_0 از مجموع سه سیگنال به دست می‌آید. زیرا :

$$V_0 = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

$$V_0 = -R \left(\frac{V_1}{R} + \frac{V_2}{R} + \frac{V_3}{R} \right)$$

$$V_0 = -\frac{R}{R} (V_1 + V_2 + V_3)$$

$$V_0 = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

$$\text{ولت } V_0 = -(2 + 3 + 4) = -9$$


پاسخ :

$$V_O = \frac{R_F}{R_1} (V_r - V_i)$$

$$V_O = \frac{100}{1} (3mV) = 300mV$$

$$V_O = 300mV$$

با به کار بردن یک تقویت کننده با ورودی تفاضلی می‌توان مقدار این نویز را به حداقل رساند. در شکل ۷-۲۸ تقویت کننده با ورودی تفاضلی نشان داده شده است.

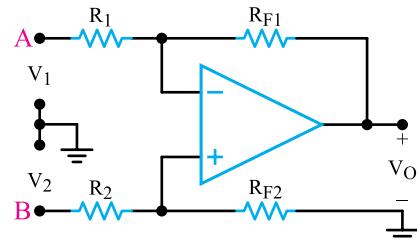

شکل ۷-۲۸-۷- تقویت کننده با ورودی تفاضلی

۷-۸-۱ یک op-Amp ایده‌آل امپدانس ورودی

صحیح □ غلط □ بینهایت دارد.

۷-۸-۲ یک op-Amp واقعی امپدانس خروجی

صحیح □ غلط □ بسیار زیاد دارد.

۷-۸-۳ تقویت کننده عملیاتی می‌تواند در دو حالت تفاضلی و سیگنال مشترک مورد استفاده قرار گیرد.

صحیح □ غلط □

۷-۸-۴ اگر مقاومت فیدبک (R_F) در تقویت کننده با بهره منفی باز شود، بهره تقویت کننده صفر می‌شود.


صحیح □ غلط □

کامل کردنی

۷-۸-۵ تقویت کننده عملیاتی μ A741 دارای مقاومت خروجی اهم است.

۷-۸-۶ اگر هر دو ورودی op-Amp ایده‌آل به زمین الکتریکی (ولتاژ صفر) وصل شود ولتاژ خروجی آن ولت است.

۷-۸-۷ اگر در مدار شکل ۷-۲۹ مقدار R_F کاهش یابد بهره ولتاژ مدار می‌یابد.

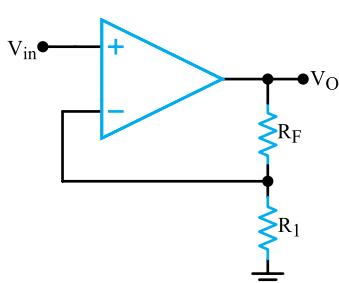

شکل ۷-۲۹

تفاضلی تقویت کننده با ورودی تفاضلی اصولاً ترکیبی از تقویت کننده‌های معکوس کننده و غیرمعکوس کننده است. اگر $R_{F1} = R_{F2} = R_F$ باشد، ولتاژ خروجی تقویت کننده با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شود.

$$V_O = \frac{R_F}{R} (V_r - V_i)$$

به خاطر داشته باشید که خروجی تقویت کننده می‌تواند نسبت به زمین، مثبت یا منفی باشد. بنابراین, V_O ممکن است متناسب با مقدار و جهت V_r و V_i مثبت یا منفی شود.

وقتی ورودی‌ها به صورت تفاضلی استفاده می‌شوند، اگر دو سیم A و B به یک دیگر تردیک باشند، هیچ اتصال زمینی مورد نیاز نیست. در هر صورت، در الکتروکاردیوگراف‌ها گاه ضرورت دارد که توسط سیم سومی زمین دستگاه را به بدن بیمار متصل کنند. این سیم زمین بر روی نقاط مختلف بدن تغییر داده می‌شود تا ۵ هرتز جذب شده در هر دو سیم مشابه شوند. به این ترتیب با جابجایی سیم‌ها، سیگنال خروجی مربوط به ۵ هرتز صفر می‌شود. به محض این که نویز به صفر رسید تقویت کننده می‌تواند سیگنال‌های ضعیف ضربان قلب را آشکار کند.

مثال ۷-۶ : در مدار شکل ۷-۲۸ با توجه به شرایط زیر مقدار V_O را محاسبه کنید.

$$R_1 = R_r = 1K\Omega$$

$$V_r - V_i = 3mV$$

$$R_{F1} = R_{F2} = 100K\Omega$$


۷_۸_۱ در مدار شکل ۷_۳۳ رابطه V_O کدام است؟

$$1. V_1 - 5V_r + V_r \quad (1)$$

$$1. V_1 - 5V_r - V_r \quad (2)$$

$$-1. V_1 - 5V_r - V_r \quad (3)$$

$$V_1 - 5V_r + V_r \quad (4)$$

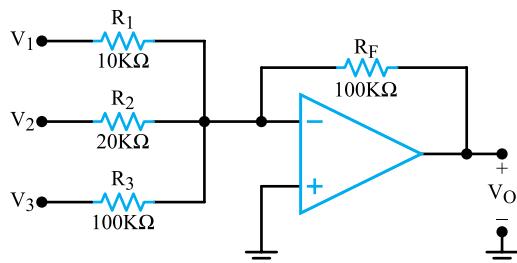

شکل ۷_۳۳

تشریحی و ترسیمی و محاسباتی
op-Amp ۷_۸_۱۱ شکل مدار بافر مثبت و منفی را با


رسم کنید و رابطه بهره و لتاژ را در آنها بنویسید.

۷_۸_۱۲ در شکل ۷_۳۴ لتاژ خروجی تقویت کننده


عملیاتی چند ولت است؟ با ذکر دلیل بنویسید.

۷_۸_۸ میزان بهره و لتاژ تقویت کننده شکل

۷_۳۱ برابر و شکل ۷_۳۱ است.

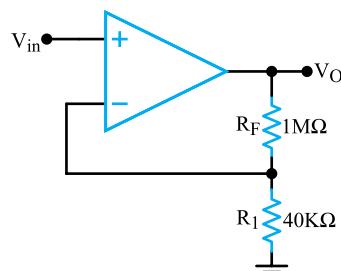

شکل ۷_۳۱

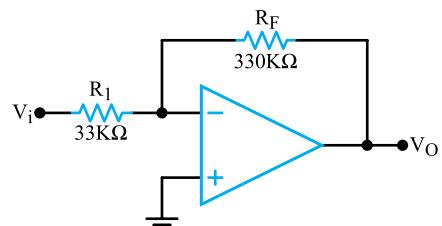

شکل ۷_۳۲

چهارگزینه‌ای

۷_۸_۹ با توجه به چه شرایطی مدار تقویت کننده شکل

۷_۳۲ به بافر منفی تبدیل می‌شود.

$$R_1 > R_r \quad (1)$$


$$R_1 = R_r \quad (2)$$

$$R_r = R_1 \quad (3)$$


$$R_1 = R_r \quad (4)$$

۷_۸_۱۳ در شکل ۷_۳۵ مقدار لتاژ خروجی چند

ولت است؟ محاسبه کنید.

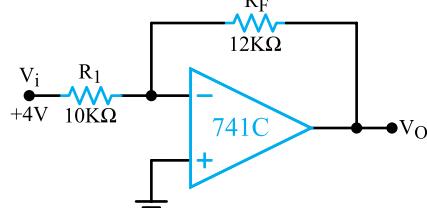


شکل ۷_۳۵

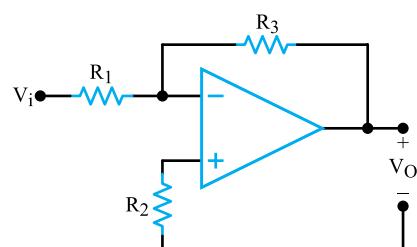

شکل ۷_۳۲

۷-۸-۱۷ در شکل ۷-۳۹ مقدار ولتاژ خروجی چند


ولت است؟

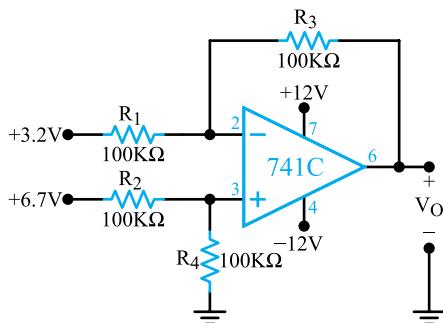

شکل ۷-۳۹

۷-۸-۱۴ در شکل ۷-۳۶ مقدار ولتاژ خروجی چند

ولت است؟

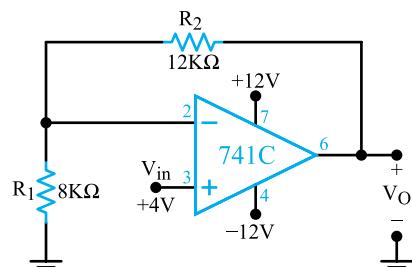

شکل ۷-۳۶

۷-۹ مقایسه‌کننده (Comparator)

مقایسه‌کننده به مداری گفته می‌شود که ولتاژ یکی از ورودی‌های خود را با ولتاژ مینما در ورودی دیگر مقایسه می‌کند. ولتاژ مینما می‌تواند مثبت، منفی یا صفر باشد. در op-Amp متناسب با مقدار ولتاژ مثبت یا منفی ورودی، خروجی شکل می‌گیرد.

در صورتی که مقدار ولتاژ ورودی مثبت بیشتر از ولتاژ ورودی منفی باشد خروجی به ولتاژ اشباع مثبت و اگر مقدار ولتاژ ورودی منفی بیشتر از ولتاژ ورودی مثبت باشد خروجی به اشباع منفی می‌رود. این نوع مدار را مدار مقایسه‌کننده می‌نامند.

مقایسه‌کننده در مدارهای زیر کاربرد دارد :

۱- اشمیت تریگر(Schmitt Trigger)

چهارگوش‌کننده (Squaring Circuit): اشمیت تریگر مداری است که یک شکل موج نامنظم را به شکل موج مربعی یا پالس تبدیل می‌کند.

۲- آشکارساز عبور از صفر (مینما):


مداری است که زمان و جهت عبور سیگنال ورودی را از ولتاژ صفر (مینما) مشخص می‌کند.

۳- آشکارساز سطح ولتاژ :

مداری است که شرایط مساوی شدن ولتاژ ورودی را با یک ولتاژ مینما مشخص می‌کند.

۷-۸-۱۵ در شکل ۷-۳۷ اگر دامنه ولتاژ خروجی ۱


ولت باشد، دامنه ولتاژ ورودی چند ولت است؟

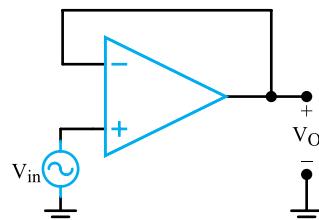

شکل ۷-۳۷

۷-۸-۱۶ در شکل ۷-۳۸ با توجه به مقادیر مقاومت‌ها و

ولتاژهای ورودی، مقدار ولتاژ خروجی چند ولت است؟

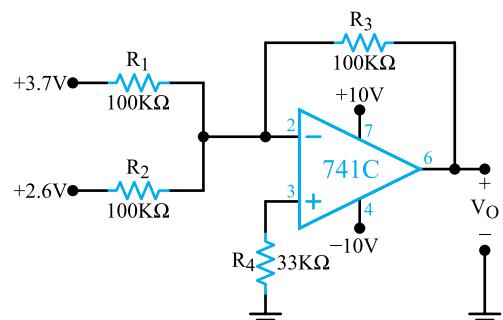


شکل ۷-۳۸

همانطور که مشاهده می شود مبنای مقایسه ورودی منفی است که به زمین (صفر) وصل شده است.


V_i در مدت t_1 تا t_2 مثبت است، بنابراین در این فاصله ورودی (+) op-Amp نسبت به ورودی منفی (-) آن، مثبت تر است. لذا V_o در وضعیت اشباع مثبت یعنی $+V_{sat}$ قرار می گیرد. هنگامی که V_i در فاصله زمانی t_2 تا t_3 منفی می شود اندازه V_o به اشباع منفی ($-V_{sat}$) تغییر می یابد. زیرا ورودی (+) نسبت به ورودی (-) منفی تر است.

۱-۷-۱۰- مدار آشکارساز عبور از صفر از طریق اعمال سیگنال به ورودی منفی : در شکل ۷-۴۲ ولتاژ صفر ولتاژ (زمین) به ورودی مثبت و V_i به ورودی منفی op-Amp داده شده است.

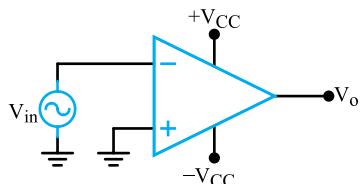

شکل ۷-۴۲- مدار آشکارساز عبور از صفر با اعمال سیگنال به ورودی منفی

در شکل ۷-۴۳ شکل موج های ورودی و خروجی مدار زیر هم رسم شده اند. این نوع مدارها را مدارهای مقایسه کننده نیز می نامند.

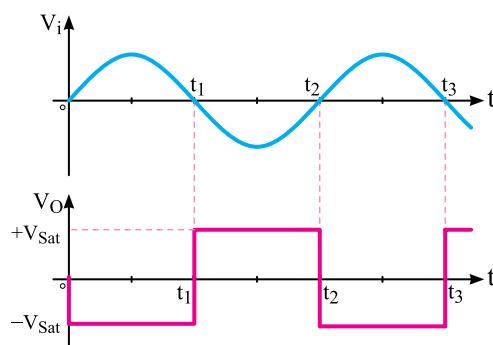


شکل ۷-۴۳- شکل موج های ورودی و خروجی مدار

۴- نوسان ساز : مداری است که شکل موج سینوسی با مربعی یا مثلثی تولید می کند.

۰-۱-۷- آشکارساز عبور از صفر (Zero Crossing Detector)


در شکل ۷-۴۰ مدار مقایسه کننده با ولتاژ مبنای صفر (زمین) رسم شده است.

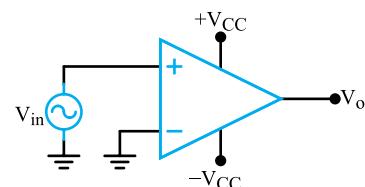

شکل ۷-۴۰- مدار آشکارساز عبور از صفر

در این مدار زمین یا پتانسیل صفر به ورودی منفی (-) اعمال شده است. ولتاژی که باید با مبنای مقایسه شود (V_i) به ورودی (+) داده می شود. مدار، ولتاژ V_i را با ولتاژ مبنای صفر ولت مقایسه می کند و با توجه به پلاریته ورودی و نبودن شبکه فیدبک، آسی سی به اشباع می رود.

در شکل ۷-۴۱ شکل موج ورودی و خروجی مدار زیر هم رسم شده است.

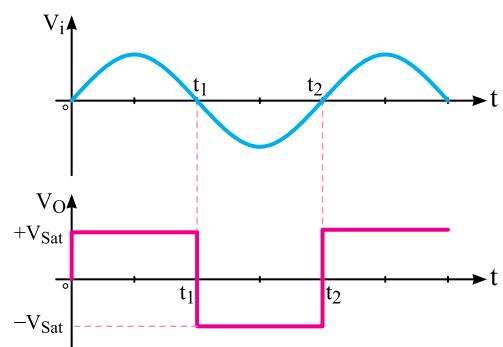


شکل ۷-۴۱- موج ورودی و خروجی مدار آشکارساز عبور از صفر

در این شکل هنگامی که V_i نیم سیکل مثبت را طی می کند خروجی به اشباع مثبت و هنگامی که نیم سیکل منفی را طی می کند خروجی به اشباع منفی می رود.

تا زمانی که ولتاژ ورودی مثبت از ولتاژ مبنای (V_{ref}) کم است ($V_i^+ < V_{ref}$) خروجی op-Amp در اشباع منفی قرار می‌گیرد. در حالتی که V_i از V_{ref} بیشتر شود ورودی مثبت op-Amp نسبت به ورودی منفی آن مثبت تر می‌شود و خروجی op-Amp به اشباع مثبت می‌رود.


در شکل ۷-۴۶ شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار رسم شده است.

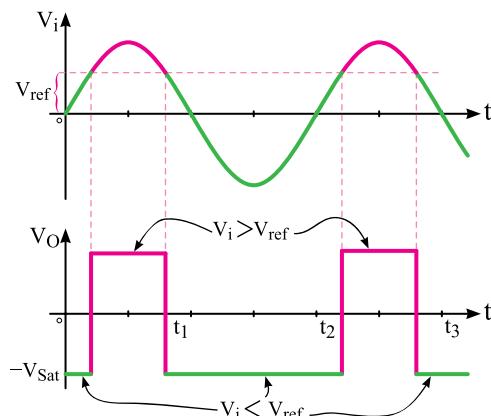


شکل ۷-۴۶- شکل موج‌های ورودی و خروجی

۷-۱۰-۳ روش عملی تأمین ولتاژ مبنای: ولتاژ

مبنا مقایسه را می‌توان از طریق دو مقاومت تقسیم کننده ولتاژ توسط یک دیود زنرو یک مقاومت تأمین نمود. شکل‌های ۷-۴۷ و ۷-۴۸ مدارهای تأمین ولتاژ مبنای را نشان می‌دهند.

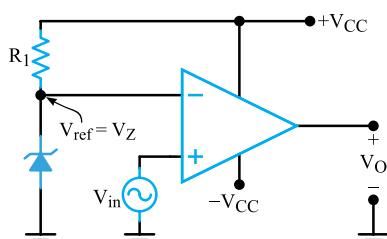

شکل ۷-۴۷- تأمین ولتاژ ثابت مبنای با استفاده از دیود زنرو و مقاومت

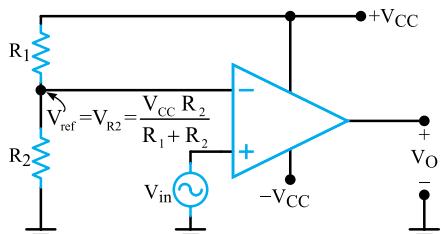

شکل ۷-۴۸- تأمین ولتاژ مبنای توسط تقسیم کننده ولتاژ مقاومتی

تحقیق کنید: نحوه عملکرد این مدار را تحقیق کنید و نتایج آن را به کلاس ارائه دهید.

تمرین کلاسی: به ازای مقادیر V_i بزرگتر از صفر


$V_O = +V_{sat}$ و به ازای مقادیر V_i کوچکتر از صفر ولت $V_O = -V_{sat}$ است. (چرا؟)

۷-۱۱-۲ آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر

(Nonzero Level detector): مدار آشکار ساز سطوح صفر ولت را می‌توان به آشکار ساز ولتاژ غیر صفر ولت تبدیل نمود. برای این منظور به جای زمین کردن ورودی مثبت یا منفی، ولتاژی را به عنوان ولتاژ مقایسه (مبنای) انتخاب می‌کنیم. مثلاً در شکل ۷-۴۴ ولتاژ مبنای را $+2V$ ولت در نظر می‌گیریم و به ورودی منفی می‌دهیم.


این ولتاژ را ولتاژ مقایسه (مبنای) یا (V_{ref}) می‌نامیم.

ref=reference

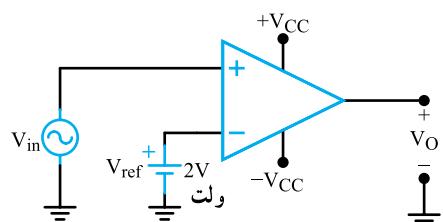


شکل ۷-۴۴- مدار آشکار ساز سطوح ولتاژ غیر صفر

در حالتی که ولتاژ ورودی مثبت صفر است، به دلیل وجود ولتاژ $+2V$ ولت در ورودی منفی، خروجی مدار به اشباع منفی می‌رود. شکل ۷-۴۵ این حالت را نشان می‌دهد.

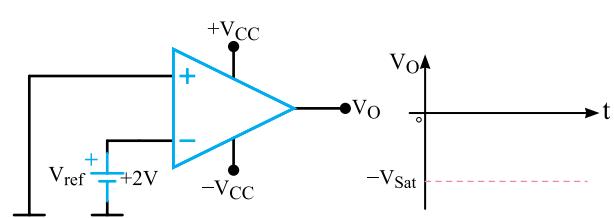

شکل ۷-۴۵- ولتاژ خروجی مدار در لحظه‌ای که V_i^+ برابر ۰ است.

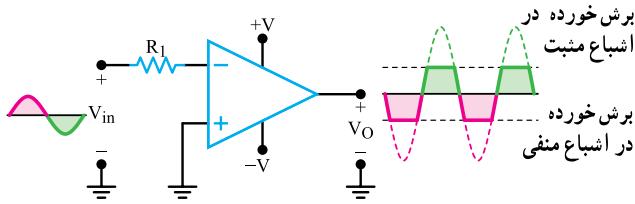


شکل ۷-۵۰ مدار مبدل امواج سینوسی به مربعی

برای هنرجویان علاقه‌مند


۷-۱۲ محدود کردن ولتاژ خروجی

در بعضی موارد لازم است که دامنه ولتاژ خروجی در حدی کمتر از ولتاژ اشباع محدود شود. برای این منظور می‌توان با استفاده از دیود زنر در مدار فیدبک، دامنه ولتاژ خروجی را روی یک مقدار دلخواه تنظیم کرد. شکل ۷-۵۱ این مدار را نشان می‌دهد.

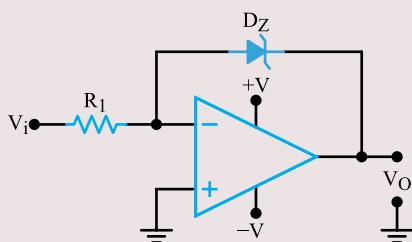


شکل ۷-۵۱ مدار محدود کننده

در مدار شکل ۷-۵۱ با توجه به مطالب بیان شده در مباحث گذشته چون ورودی مثبت op-Amp زمین شده است، ورودی منفی op-Amp نیز زمین مجازی می‌شود و آند دیود زنر در پتانسیل صفر قرار می‌گیرد به این ترتیب حلقه خروجی معادل شکل ۷-۵۲ در می‌آید.

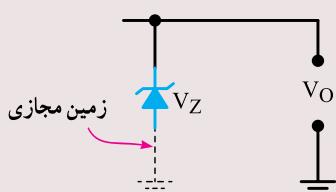

شکل ۷-۵۲ حلقه خروجی

مثال ۷-۷ : مقدار ولتاژ مبنای مقایسه را در مدار شکل ۷-۴۹ محاسبه کنید.

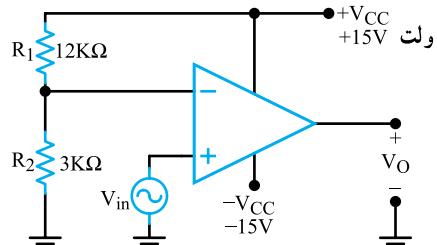

شکل ۷-۴۹

پاسخ: ولتاژ دو سر R_2 ولتاژ مبنای مقایسه است که با استفاده از قانون تقسیم ولتاژ به دست می‌آید.

$$V_{\text{ref}} = \frac{V_{\text{CC}} \times R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{\text{ref}} = \frac{15 \times 3}{3 + 12} = 3 \text{ ولت}$$

ولتاژ ورودی مثبت باید با ولتاژ ثابت ۳ ولت مقایسه شود.

۷-۱۱ تبدیل امواج سینوسی به امواج مربعی


یک مدار آشکار ساز صفر می‌تواند مبدل امواج سینوسی به مربعی باشد. به عبارت ساده‌تر اگر یک تقویت کننده با بهره بالا را توسط یک موج سینوسی با دامنه بزرگ تحریک کنیم، خروجی در حد ولتاژ منبع تغذیه به اشباع مثبت و منفی می‌رود و موج سینوسی به موج مربعی تبدیل می‌شود. شکل ۷-۵۰ این op-Amp را نشان می‌دهد که ورودی آن توسط یک موج سینوسی با دامنه زیاد در حدود حداقل یک ولت تحریک می‌شود. در این مدار از مقاومت فیدبک استفاده نشده است بنابراین بهره تقویت کننده مساوی بهره حلقه باز مدار است که خیلی بزرگ می‌باشد. بنابراین با وجود این که مدار می‌خواهد یک موج سینوسی با دامنه بسیار زیاد تولید کند اما به دلیل اشباع شدن op-Amp قسمت زیادی از موج سینوسی بریده می‌شود و به یک موج مربعی تبدیل می‌شود. مقاومت R_1 از بروز آسیب به ورودی مبدل جلوگیری می‌کند.

برای هنرجویان علاقه‌مند

تحقیق کنید: با توجه به مطالبی که آموخته اید اصول و نحوه عملکرد مدار شکل ۷-۵۴ را تشریح کنید و پس از هماهنگی با مری مربوط، به صورت یک کنفرانس به کلاس ارائه نمایید.

۷-۱۳- یکسو ساز نیم موج ایده‌آل

در شکل ۷-۵۵ مدار یکسو ساز نیم موج با تقویت کننده عملیاتی رسم شده است.

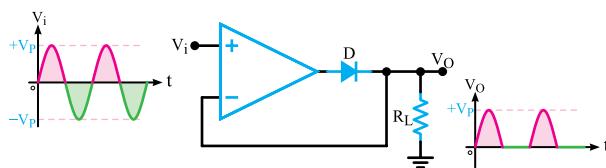

شکل ۷-۵۵- مدار یکسو ساز نیم موج ایده‌آل


در نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی، خروجی نیز به مثبت می‌رود؛ دیود هادی می‌شود و نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی در دو سر بار ظاهر می‌گردد. در نیم سیکل منفی سیگنال ورودی، خروجی تقویت کننده عملیاتی منفی است و دیود قطع می‌شود و هیچ ولتاژی در دو سر مقاومت بار ظاهر نمی‌گردد. به همین دلیل، در دوسر مقاومت بار، یک سیگنال نیم موج و هم دامنه با سیگنال ورودی را خواهیم داشت. چرا؟ توضیح دهید. مزیت این مدار نسبت به یکسو ساز نیم موج معمولی این است که چون تقویت کننده عملیاتی بهره بالایی دارد، سیگنال ورودی با دامنه بسیار کم می‌تواند باعث هدایت دیود شود. مثلاً اگر افت ولتاژ دیود برابر با 7V و A بهره تقویت کننده مساوی 10^5 باشد، ولتاژ ورودی که می‌تواند دیود را هادی کند برابر است با :

$$V_{in} = \frac{7}{10^5} = 7\mu\text{V}$$

یعنی، وقتی ولتاژ ورودی بیشتر از $7\mu\text{V}$ برسد دیود هادی می‌شود.


همانطور که مشاهده می‌شود ولتاژ خروجی همان ولتاژ موجود بین کاتد-آند دیود زنر است. در فاصله زمان نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی، خروجی op-Amp نیم سیکل منفی را طی می‌کند و دیود زنر را در بایاس موافق قرار می‌دهد. در این شرایط ولتاژ خروجی، معادل ولتاژ دو سر دیود زنر در بایاس موافق است که در حد 7V -ولت محدود می‌شود.

در فاصله زمانی نیم سیکل منفی سیگنال ورودی، ولتاژ خروجی op-Amp نیم سیکل مثبت را طی می‌کند. هنگامی که دامنه سیگنال خروجی به مقداری بیشتر از ولتاژ شکست دیود زنر برسد، دیود زنر هادی می‌شود و ولتاژ خروجی را در حد ولتاژ شکست خود محدود می‌کند. وضعیت مدار و شکل موج خروجی در این نیم سیکل در شکل ۷-۵۳ نشان داده شده است.

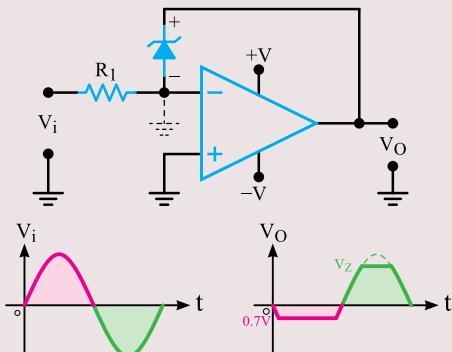


شکل ۷-۵۳- وضعیت مدار و شکل موج خروجی در نیم سیکل منفی

با توجه به شکل ۷-۵۳، این مدار یکی از نیم سیکل‌ها را در حد ولتاژ زنر (V_Z) و نیم سیکل دیگر را در حد دامنه 7V -ولت محدود نموده است. اگر بخواهیم هر دو نیم سیکل مثبت و منفی موج خروجی محدود شود از مدار شکل ۷-۵۴ استفاده می‌کنیم. ولتاژ خروجی این مدار نیز رسم شده است.

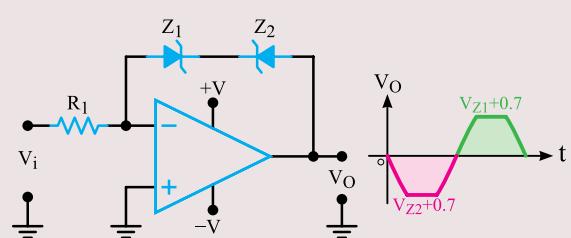

شکل ۷-۵۴- مدار محدود کننده دو طرفه و شکل موج خروجی آن

عمل انتگرال‌گیری را می‌توانیم توسط مدارهای الکترونیکی انجام دهیم. شکل ۷-۵۸ مدار انتگرال‌گیر را با شکل موج ورودی و خروجی آن نشان می‌دهد.

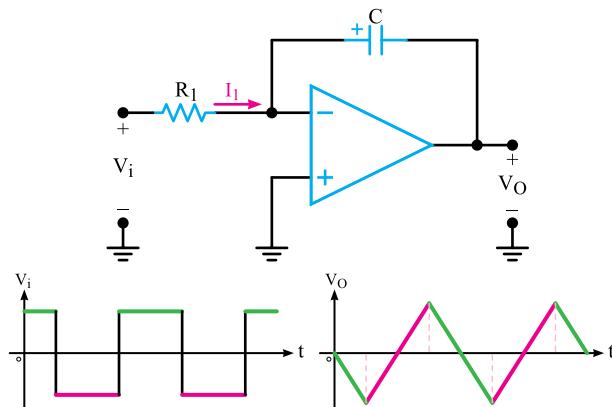


شکل ۷-۵۸-۱ مدار انتگرال‌گیر

۷-۱۴-۲ مدارهای تغییر دهنده شکل موج

مدارهای تغییر دهنده شکل موج مدارهای هستند که می‌توانند شکل موج ورودی را تغییر دهند. به عنوان مثال موج مثلثی را تبدیل به موج مربعی یا بالعکس نمایند. با توجه به تابع ایجاد شده در خروجی، این مدارها را مشتق‌گیر یا انتگرال‌گیر می‌نامند.


۷-۱۴-۳ مدارهای مشتق‌گیر : مدارهای مشتق‌گیر مدارهای هستند که از شکل موج ورودی (تابع ورودی) مشتق می‌گیرند. به عنوان مثال اگر به ورودی شکل ۷-۵۶ ولتاژ مثلثی داده شود در خروجی آن ولتاژ مربعی که همان مشتق ولتاژ ورودی است ظاهر می‌شود. در شکل ۷-۵۷، شکل موج ورودی و خروجی مدار مشتق‌گیر رسم شده است.

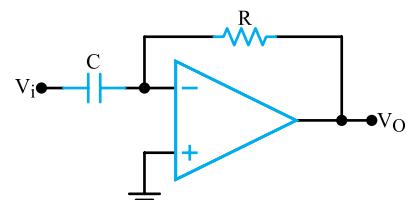


شکل ۷-۵۶-۱ مدار مشتق‌گیر

۷-۱۵-۱ برخی تعاریف در تقویت کننده عملیاتی

۷-۱۵-۲ جریان‌های بایاس ورودی (Input Bias Current) : ترانزیستورهای داخل op-Amp باید به طور صحیح بایاس شوند. یعنی باید ولتاژ مناسب به پایه‌های ترانزیستورها برسد و جریان I_B و I_C نیز در حد تعیین شده در طراحی باشند. چون در یک تقویت کننده op-Amp ایده‌آل امپدانس ورودی بینهایت است. جریان ورودی که از پایه‌های op-Amp عبور می‌کند صفر فرض می‌شود. اما در تقویت کننده عملیاتی واقعی، عملاً از پایه‌های ورودی op-Amp جریان DC بسیار کوچکی برای تأمین جریان بیس ترانزیستورها عبور می‌کند. این جریان‌ها در شکل ۷-۵۹ با نمادهای I_1 و I_2 نشان داده شده‌اند.

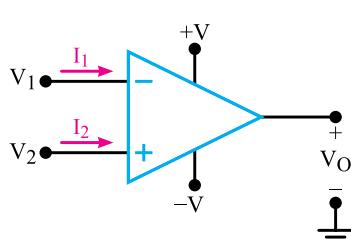

شکل ۷-۵۹-۱ جریان پایه‌های ورودی

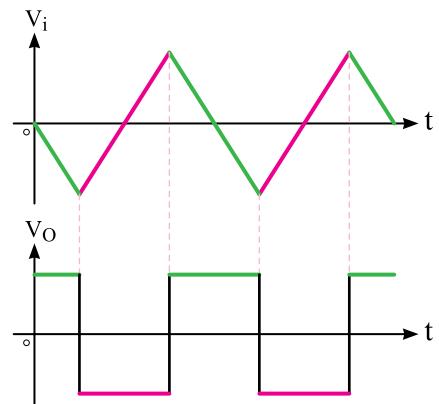

شکل ۷-۵۷-۱ شکل موج ورودی و خروجی مدار مشتق‌گیر


۷-۱۴-۲ مدار انتگرال‌گیر : عکس عمل مشتق‌گیری را انتگرال‌گیری می‌نامند. یعنی اگر مشتق یک تابع معلوم باشد، برای تعیین تابع اولیه، باید از آن انتگرال بگیریم.

خروجی، مقاومت R را مطابق شکل ۷-۶۱ به مدار اضافه می‌کنند.
مقاومت R را مقاومت جبران کننده جریان (Current Compensating Resistor) می‌نامند. مقدار

مقاومت R از رابطه :

$$R = R_1 \parallel R_F = \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F}$$


به دست می‌آید.

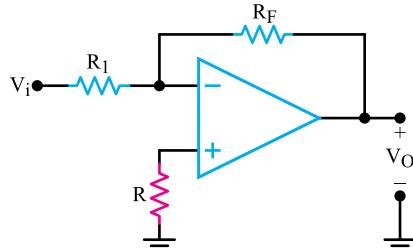

شکل ۷-۶۱ - مدار تقویت کننده معکوس کننده با مقاومت جبران کننده

توجه: به دلیل محدودیت زمانی از بحث پیش‌تر در مورد نحوه محاسبه مقاومت R در این رابطه خودداری می‌کنیم. در صورت تمایل می‌توانید به منابعی که در ارتباط با این موضوع وجود دارد مراجعه کنید. یادآور می‌شود که در مقطع بالاتر تحصیلی به طور مفصل در این زمینه بحث خواهد شد.

مثال ۷-۸ : مقدار R را در مدار شکل ۷-۶۲ محاسبه کنید.

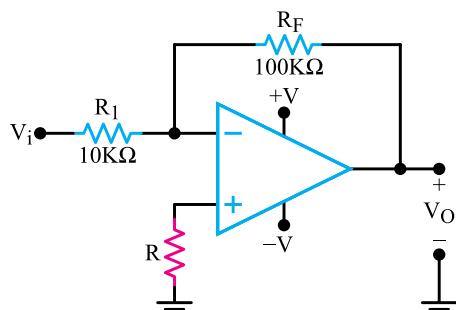

شکل ۷-۶۲

$$R = \frac{R_1 R_F}{R_1 + R_F}$$

$$R = \frac{100 \times 10}{100 + 10} = 9 / 1K\Omega$$

پاسخ :


جریان‌های بیاس I_1 و I_2 معمولاً با هم برابر نیستند. کارخانه‌های سازنده op-Amp غالباً جریان میانگین بیاس ورودی (I_{Bias}) را مشخص می‌کنند. مقدار این جریان از رابطه $I_{Bias} = \frac{I_1 + I_2}{2}$ قابل محاسبه است.

۷-۱۵-۲ - جریان آفست ورودی

(Input offset Current) : تفاضل جریان I_1 و I_2 ، جریان آفست ورودی (I_{OS}) نام دارد.

$$I_{OS} = |I_1 - I_2|$$

در بسیاری از موارد جریان offset ورودی کم است، لذا می‌توان از آن صرفنظر کرد. از طرفی چون امیدانس ورودی و بهره ولتاژ op-Amp بسیار زیاد است، جریان offset ناچیز می‌تواند ولتاژ قابل توجهی را در ورودی و ولتاژ خطای نسبتاً زیادی را در خروجی ایجاد کند. شکل ۷-۶۰ معادل ورودی op-Amp را نشان می‌دهد.

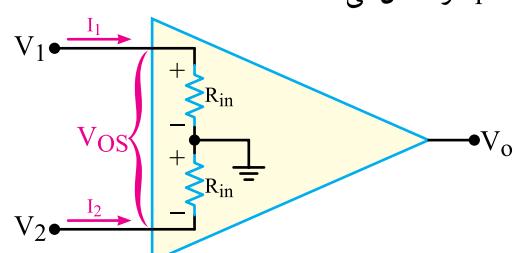

شکل ۷-۶۰ - معادل ورودی op-Amp

برای هنرجویان علاقه‌مند

با توجه به مدار شکل ۷-۶۰ مقدار ولتاژ آفست از رابطه

زیر محاسبه می‌شود :

$$V_{OS} = R_{in} I_1 - R_{in} I_2 = R_{in} (I_1 - I_2)$$

$$V_{OS} = R_{in} I_{OS}$$


مقدار ولتاژ خطای خروجی از رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$V_{outerror} = A_v I_{OS} R_{in}$$

۷-۱۵-۳ - جبران اثر جریان آفست در تقویت کننده‌ها :

در تقویت کننده‌های معکوس کننده و غیر معکوس کننده، برای به حداقل رساندن خطای ناشی از جریان‌های بیاس روی ولتاژ


جهت تنظیم ولتاژ offset در نظر گرفته شده است. مطابق شکل ۷-۶۴، بدون آن که به ورودی مدار ولتاژی وصل شود به پایه ۱ و ۵ پتانسیومتری را اتصال داده و با تغییر آن، ولتاژ خروجی را روی صفر ولت تنظیم می‌کند.

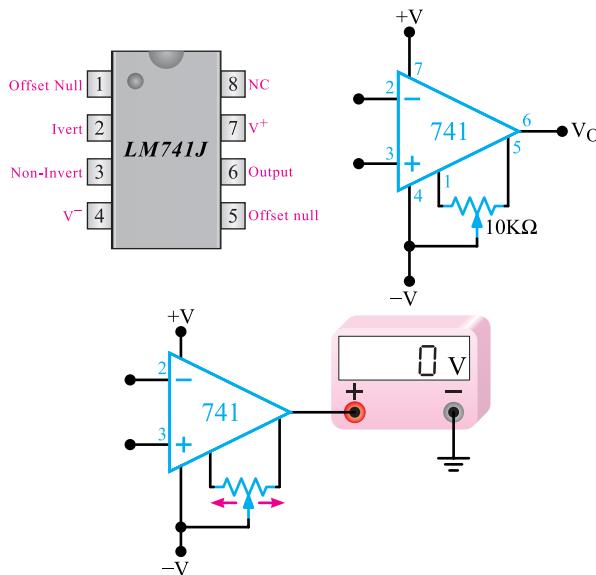

شکل ۷-۶۴- شماره پایه‌های آی سی ۷۴۱ و نحوه تنظیم ولتاژ آفست

۷-۱۵-۸ سرعت چرخش (Slew Rate) : هرگاه

به ورودی مدار شکل ۷-۶۵ که مدار بافر مثبت بوده و دارای بهره ولتاژ $A_v = +1$ است ولتاژ پله‌ای بدھیم، شکل موج خروجی باید شبیه موج ورودی باشد.

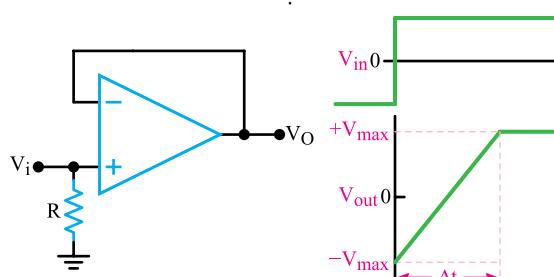

شکل ۷-۶۵- مدار بافر مثبت و موج پله‌ای ورودی و خروجی

ولی در لحظه تغییر دامنه موج ورودی از مقدار مینیمم به مقدار ماکزیمم خود، خروجی به سرعت از آن پیروی نمی‌کند و

با قرار دادن مقاومت ۹/۱ کیلواهم در مدار شکل ۷-۶۱ مسئله آفست به مقدار قابل توجهی جرمان می‌شود.

۷-۱۵-۴ ولتاژ آفست ورودی

Input offset Voltage (VI_{OS}) : اگر ولتاژهای ورودی op-Amp صفر باشد، باید ولتاژ خروجی نیز صفر شود. به علت عدم تقارن جزئی در ساختمان داخلی op-Amp که اجتناب ناپذیر است، ولتاژ خروجی صفر نمی‌شود. ولتاژ آفست ورودی، ولتاژی است که باید بین ترمینال‌های ورودی اعمال شود تا خروجی op-Amp در حال تعادل باشد یعنی $V_O = 0$ شود.

۷-۱۵-۵ رانش ولتاژ آفست

(Input offset Voltage Drift)

تابع درجه حرارت است. نسبت تغییرات ولتاژ آفست ورودی به تغییرات درجه حرارت را رانش ولتاژ آفست ورودی می‌نامند.


$$\Delta V_{IOS} = \text{تغییرات ولتاژ آفست ورودی}$$

$$\Delta T = \text{تغییر درجه حرارت بر حسب سانتی‌گراد}$$

$$\text{رانش ولتاژ آفست} = \frac{\Delta V_{IOS}}{\Delta T}$$

۷-۱۵-۶ ولتاژ آفست خروجی

outPut offset Voltage (Output offset voltage) : اگر ورودی‌های op-Amp مطابق شکل ۷-۶۳ به زمین وصل شوند، ولتاژ خروجی باید صفر شود. در عمل مقداری ولتاژ خطأ در خروجی وجود دارد. مقدار ولتاژ خروجی در حالی که ورودی‌های op-Amp زمین شده‌اند را ولتاژ آفست خروجی می‌نامند.

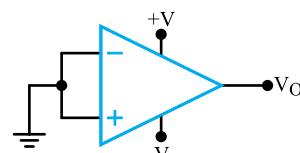

شکل ۷-۶۳- ورودی‌ها زمین شده‌اند.

۷-۱۵-۷ تنظیم ولتاژ آفست : در روی بدنه اغلب

تفویت کننده‌های عملیاتی جهت تنظیم ولتاژ آفست، پایه‌هایی وجود دارد. مثلاً در روی بدنه آی سی ۷۴۱، پایه‌های ۱ و ۵

پاسخ: چون ولتاژ خروجی ایده آل نیست، حداکثر تغییرات ولتاژ خروجی را در 90° در صد دامنه ماکریم آن یعنی ± 9 ولت در نظر می‌گیریم. تغییر زمان از -9 ولت تا $+9$ ولت برابر یک میکروثانیه است لذا

$$\text{تغییرات ولتاژ خروجی ولت} = \Delta V_O = +9 - (-9) = 18$$

$$\Delta t = 1\mu\text{sec}$$

$$SR = \frac{\Delta V_O}{\Delta t} = \frac{18}{1} = 18 \text{ V}/\mu\text{sec}$$

برای هنرجویان علاقمند:


ترجمه کنید و مقادیر را با اطلاعات داده شده برای op-Amp مقایسه کنید.

مدتی طول می‌کشد تا خروجی از مقدار مینیمم به مقدار ماکریم خود برسد. نسبت تغییرات موج خروجی (ΔV_O) به فاصله زمانی پرش موج خروجی (Δt)، سرعت چرخش (SR) نام دارد پس

$$SR = \frac{\Delta V_O}{\Delta t}$$

واحد سرعت چرخش ولت بر میکروثانیه است:

مثال ۷-۹: اگر موج ورودی یک op-Amp به صورت پله‌ای (Step Wave) و شکل ولتاژ خروجی به صورت شکل ۷-۶۶ باشد سرعت چرخش را محاسبه کنید.

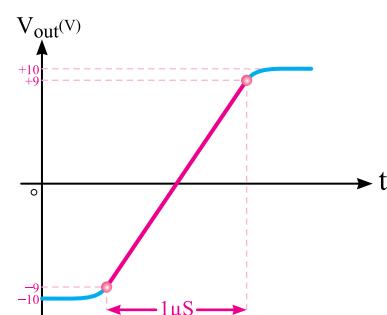

شکل ۷-۶۶- موج خروجی مدار

OPAMP	CMRR (dB) (MIN)	OPEN-LOOP GAIN (TYP)	INPUT OFFSET VOLTAGE (mV) (MAX)	INPUT BIAS CURRENT (nA) (MAX)	INPUT IMPEDANCE (MΩ) (MIN)	SLEW RATE (V/μs) (TYP)	COMMENT
LM741C	70	200,000	6	500	0.3	0.5	Industry standard
LM101A	80	160,000	7.5	250	1.5	—	General-purpose
OP113	100	2,400,000	0.075	600	—	1.2	Low noise, low drift
OP177	130	12,000,000	0.01	1.5	26	0.3	Ultra precision
OP184	60	240,000	0.065	350	—	2.4	Precision rail-to-rail*
AD8009	50	—	5	150	—	5500	BW = 700 MHz, ultra fast, low distortion, current feedback
AD8041	74	56,000	7	2000	.16	160	BW = 160 MHz, rail-to-rail
AD8055	82	3500	5	1200	10	1400	Very fast voltage feedback

* Rail-to-rail means that the output voltage can go as high as the supply voltages.


۷-۱۶_الگوی پرسش

صحیح یا غلط

۷-۱۶_۱ در مدار شکل ۷-۶۷ ولتاژ ورودی با ولتاژ

صفر ولت مقایسه می شود.

صحیح □ غلط □

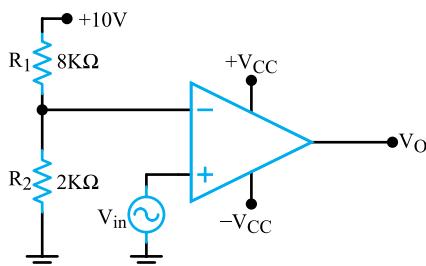


شکل ۷-۶۹

۷-۱۶_۶ اگر ولتاژ خروجی op-Amp مشخصی در مدت ۱۲ میکروثانیه ۸ ولت تغییر یابد مقدار سرعت چرخش چند ولت بر میکروثانیه است؟

۲۰_۴ ۱/۵_۳ ۰_۶۷_۲ ۹۶_۱



ترسیمی

۷-۱۶_۷ در شکل ۷-۷۰ مشخصه V_O را بر حسب V_i رسم کنید.

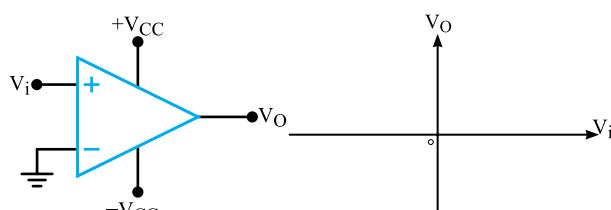

شکل ۷-۷۰

۷-۱۶_۸ در شکل ۷-۷۱ یک مدار مشتقگیر با سیگنال ورودی آن نشان داده شده است. شکل موج ولتاژ خروجی مدار را رسم کنید.

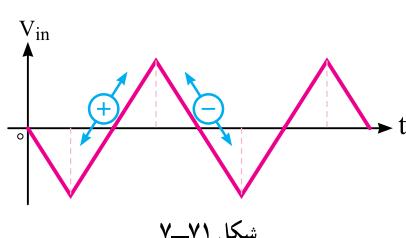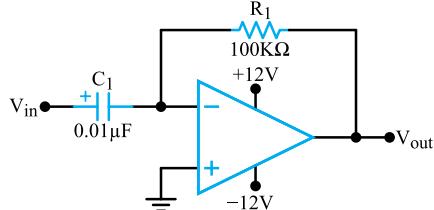

شکل ۷-۷۱


۷-۱۶_الگوی پرسش

صحیح یا غلط

۷-۱۶_۲ در مدار شکل ۷-۶۸ ولتاژ خروجی در

اشیاع منفی است.


صحیح □ غلط □

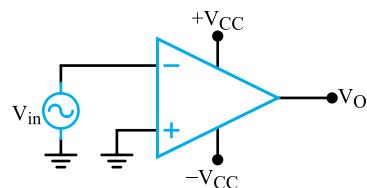

شکل ۷-۶۷

۷-۱۶_۲ در مدار شکل ۷-۶۸ ولتاژ خروجی در

صحیح □ غلط □

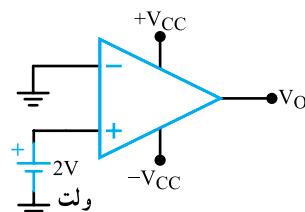

شکل ۷-۶۸

۷-۱۶_۳ سرعت چرخش تعیین می کند خروجی op-Amp

در پاسخ به ورودی پله ای با چه سرعتی تغییر می کند.

صحیح □ غلط □

کامل کردنی

۷-۱۶_۴ یک مدار آشکار ساز عبور از صفر می تواند

موج سینوسی را به موج تبدیل کند.


چهار گزینه ای

۷-۱۶_۵ در مدار شکل ۷-۶۹ کدامیک از ولتاژ های

سطح مقایسه (V_{REF}) صحیح است؟

۱- صفر ولت ۲- ۲ ولت ۳- ۸ ولت ۴- ۱۰ ولت

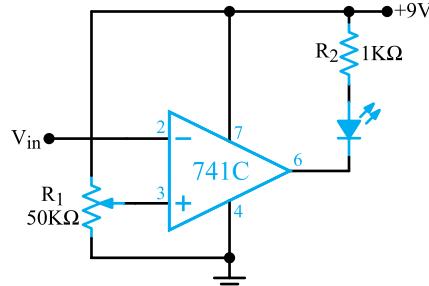تشریحی
۷_۱۶_۱۰ شکل ۷_۷۳ مدار مقایسه کننده با استفاده از تقویت کننده عملیاتی را نشان می دهد. طرز کار مدار را شرح دهید.





شکل ۷_۷۳

۷_۱۶_۱۱ ولتاژ آفست ورودی و خروجی را در op-Amp

شرح دهید.

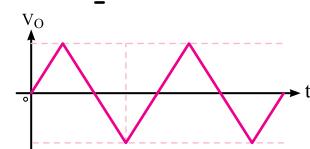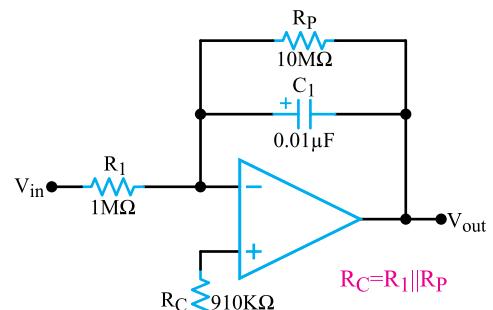۷_۱۶_۹ در شکل ۷_۷۲ یک مدار انگرال گیر عملی با سیگнал خروجی آن نشان داده شده است. شکل موج ولتاژ ورودی رارسم کنید.



شکل ۷_۷۲