

فصل هفتم

مدارهای منطقی پیشرفته

هدف کلی: آشنایی با کاربرد تراشه‌ها و مدارهای منطقی پیشرفته در سامانه‌های دیجیتالی

کل زمان اختصاص داده شده به فصل: ۱۲ ساعت آموزشی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که:

- ۱- گیت‌های منطقی قابل برنامه‌نویسی (FPGA) دهد.
- ۲- شمارنده قابل برنامه‌ریزی (آی‌سی ۷۴۱۹۳) را توضیح دهد.
- ۳- واحد محاسبه‌گر (جمع‌گر، تفریق‌گر) در سیستم‌های دیجیتالی را به صورت بلوک دیاگرام تشریح کند.
- ۴- بلوک دیاگرام مبدل ساده دیجیتال به آنالوگ (DAC) را توضیح دهد.
- ۵- مدار ساده دیجیتال به آنالوگ را توضیح دهد.
- ۶- بلوک دیاگرام ساده مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) را توضیح دهد.
- ۷- تراشه مبدل آنالوگ به دیجیتال ۸ بیتی را توضیح دهد.
- ۸- حافظه را تعریف کند.
- ۹- ذخیره‌سازی بیت، بایت و کلمه را در حافظه‌ها توضیح دهد.
- ۱۰- انواع حافظه را توضیح دهد.
- ۱۱- میکروپروسسور را تعریف کند.
- ۱۲- میکروکنترلر را شرح دهد.
- ۱۳- میکروپروسسور را با میکروکنترلر مقایسه کند.
- ۱۴- مینیمم سیستم را تعریف کند.
- ۱۵- کلیه هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی را که در فصل اول آمده است را باید در این فصل نیز مورد توجه قرار دهد.
- ۱۶- به سوال‌های الگوی پرسش، پاسخ دهد.

7

0

1

1

1

D

I

G

I

T

A

L

7

FPGA: Field Programmable Gate Array

آی‌سی قابل برنامه‌ریزی

Word

کلمه

BUS

خطوط موازی گذرگاه داده

RAM: Random Access Memory

حافظه با دستیابی تصادفی

ROM: Read Only Memory

حافظه فقط خواندنی

Chip Select

تراشه گزین

PROM: Programmable ROM

EPROM: Erasable PROM

EEPROM: Electronic Erasable PROM

A/D: Analog to Digital

D/A: Digital to Analog

حافظه ROM قابل برنامه‌زیری

حافظه PROM قابل پاک کردن

EEPROM قابل پاک کردن با جریان الکتریسیته

Mبدل آنالوگ به دیجیتال

Mبدل دیجیتال به آنالوگ

واژه‌های بنیادی فصل هفتم

پیش‌گفتار

یعنی حافظه دست‌یابی به طور تصادفی قابل استفاده است که سرعت مناسبی هم دارد.


اطلاعات ذخیره‌شده در FPGA به صورت یک برنامه کامل در داخل حافظه PROM یعنی حافظه قابل برنامه‌ریزی (Programmable ROM) قرار می‌گیرد. لذا در هنگام قطع برق این اطلاعات محفوظ می‌ماند و در هنگام پیاده‌سازی، مدارهای دیجیتالی دوباره در دسترس قرار دارد.

حافظه‌های RAM، ROM و PROM را در بخش‌های بعدی تشریح خواهیم کرد.


همان‌طور که اشاره شد یکی از کاربردهای تراشه FPGA طراحی مدارهای دیجیتالی است.

به عنوان مثال می‌توانید یکتابع مانند F یا مدار یک جمع‌گر ناقص را با استفاده از بلوك آماده موجود در FPGA طراحی کنید. در شکل ۱-۷-۱ الف و ب، یک نمونه از این نوع بلوك‌ها نشان داده شده است.

$$F = AC + AB + BC$$

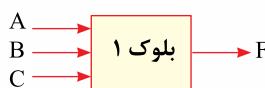

الف) اجرای تابع F با بلوك آماده در FPGA

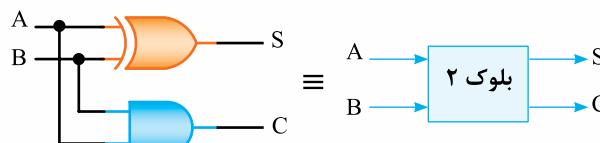

ب) اجرای مدار جمع‌گر ناقص با بلوك آماده در FPGA

شکل ۱-۷-۱- کاربرد بلوك‌های موجود در FPGA

مدار شکل ۱-۷-۲ که یک مدار تایмер LCD است را می‌توانید با استفاده از تراشه FPGA طراحی کنید.



نکته مهم: در بلوك دیاگرام تایмер هدف کاربرد مدارها در یک مدار عملی است. از این بلوك دیاگرام در طراحی سؤال استفاده نشود.

تراشه FPGA یک تراشه قابل برنامه‌ریزی الکترونیکی است. در این تراشه می‌توانیم مدارهای دیجیتالی پیچیده و وسیع را در حجم کم و سرعت بالا برنامه‌ریزی و پردازش کنیم از ویژگی‌های FPGA قابلیت اصلاح مدارها، پاک کردن و دوباره برنامه‌ریزی کردن آن است. این تراشه به وسیله نرم‌افزارهای رایج برنامه‌ریزی می‌شود و برای پیاده‌سازی مدارهای دیجیتال به کار می‌رود. با تراشه FPGA می‌توان مدارهای ترکیبی دیجیتالی مانند مالتی‌پلکسر، جمع‌کننده، تفریق‌کننده، ضرب‌کننده، شمارنده‌های قابل برنامه‌ریزی و مدارهای کنترل‌کننده دیجیتالی را طراحی کرد.

هم‌چنان انتقال داده‌ها یعنی انتقال علائم صفر و یک منطقی در سیستم‌های مخابراتی از طریق تراشه‌های FPGA امکان‌پذیر است.

۱-۷-۱- تراشه


FPGA (Field Programmable Gate Array)

(آرایه‌های گیت‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی): ساختار داخلی FPGA شامل بلوك‌های منطقی (Logic Block) و بلوك‌های ورودی و خروجی (Block Output/Input) است.

در بلوك‌های منطقی FPGA تعداد زیادی گیت‌های منطقی وجود دارد که با برنامه‌ریزی از طریق نرم‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد.


مثلاً در تراشه سری DS۹۹۰۰، DS۳۱۲ یا DS۱۶۲ حدود ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ گیت منطقی قرار دارد که به وسیله آن‌ها می‌توانید توابع منطقی بسیار پیچیده را پیاده‌سازی و اجرا کنید و در نهایت به طراحی مدارهای کنترل دیجیتالی برسید. عملیات ریاضی جمع و ضرب در حجم زیاد نیز به وسیله FPGA امکان‌پذیر است.

FPGA به صورت یک حافظه ROM (Read Only Memory) و حافظه فقط خواندنی RAM (Random Access Memory) یا حافظه

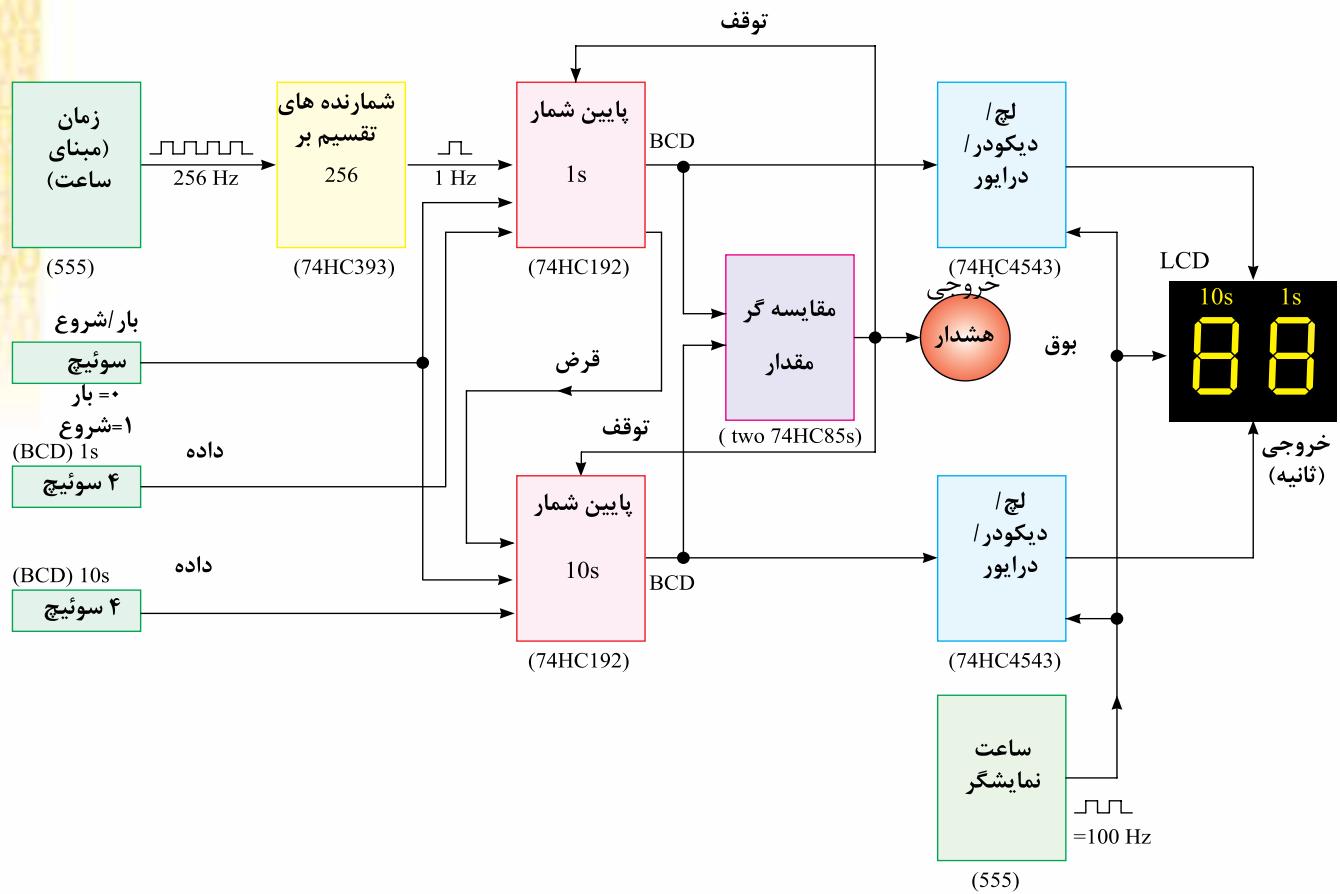


شکل ۷-۲-نمودار بلوکی مشروح یک تایمر LCD عملی

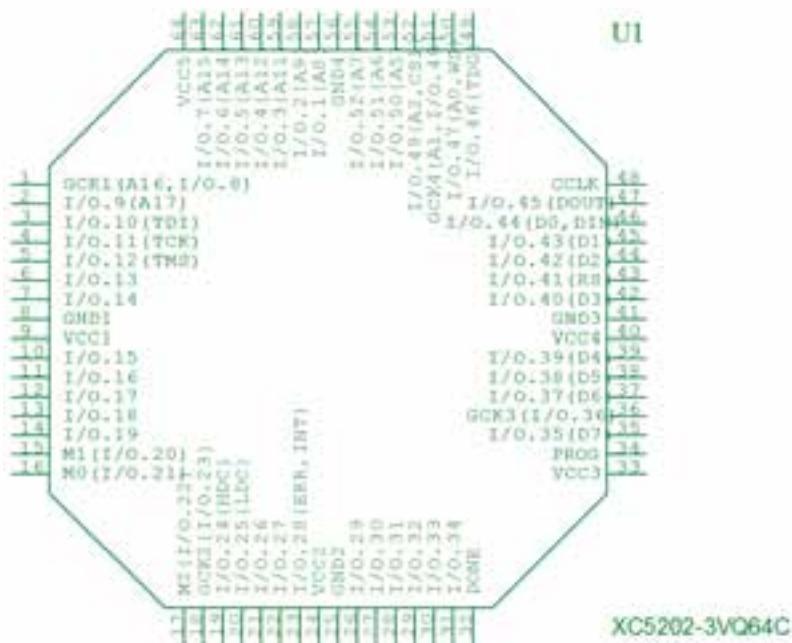در شکل ۷-۳ یک نمونه تراشه FPGA را به شماره فنی XC5202-3VQ64C نشان داده شده است.




۷-۲- شمارنده قابل برنامه ریزی

مدار شمارندهایی را که تاکنون مورد مطالعه قرار دادیم، می‌تواند فقط شمارش سعودی، نزولی یا به طور مجزا را اجرا کند. اما تراشهایی هم وجود دارند که می‌توانند عمل شمارش را در یک مدار توأمًا به صورت سعودی و به صورت نزولی انجام دهند. یکی از رایج‌ترین این آی‌سی‌ها، آی‌سی TTL ۷۴۱۹۳ است. در شکل ۷-۴ نمودار بلوکی و پایه‌های آن را مشاهده می‌کنید.

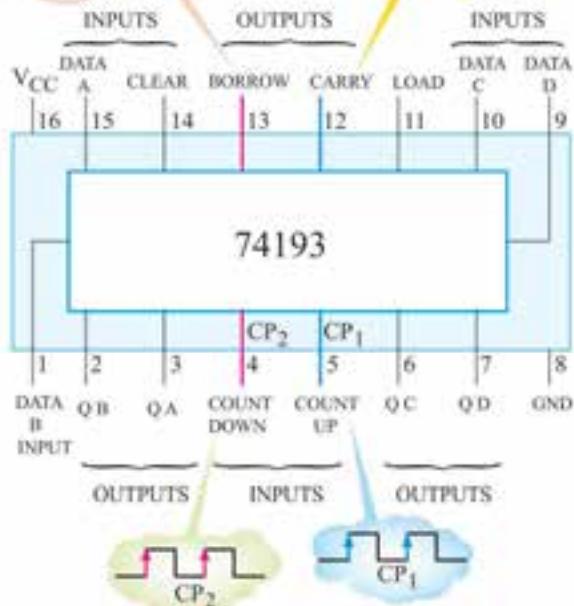

شکل ۷-۵- با اعمال پالس ساعت به پایه ۴ یا ۵ عمل شمارش نزولی یا سعودی صورت می‌گیرد.

این آی‌سی قابلیت برنامه‌ریزی عمل شمارش را از یک عدد خاص نیز دارد. این عمل با فعال کردن پایه Load انجام می‌شود. به این ترتیب که هرگاه یک عدد باینری چهاربیتی روی پایه‌های (D) تا (A - Data) داده، قرار گیرد و به طور همزمان پایه Load (پایه ۱۱) فعال شود، عمل شمارش از آن عدد به بالا یا پایین شروع می‌شود. در شکل ۷-۶ عدد ورودی ۱۰۱۱ به شمارنده رانشان می‌دهد که به صورت کاهشی از ۱۰۱۱ به شمارنده دستی مال (تا ۰۰۰۰) (صفر دستی مال) را می‌شمارد. در این حالت پایه Load با سطح منطقی صفر فعال می‌شود. از این خاصیت آی‌سی برای مدارهای کنترل دیجیتالی مانند نمایشگر امتیازات در مسابقات ورزشی، مشخص کردن شماره کانال‌های رادیویی در دستگاه‌های صوتی و تصویری و تعیین تعداد ورود و خروج افراد از درهای ورودی و خروجی اماكن استفاده می‌شود.

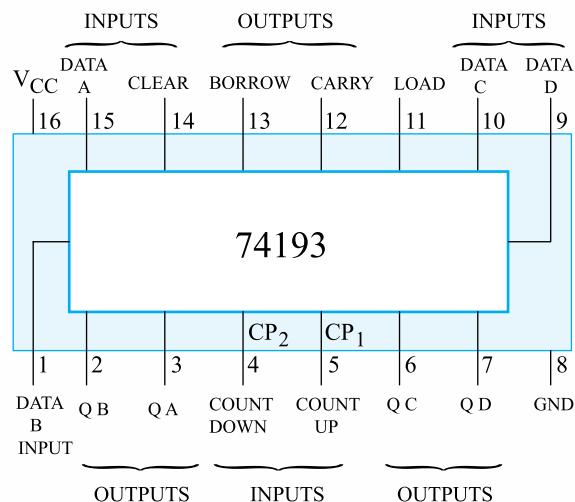


شکل ۷-۶- تراشه ۷۴۱۹۳ شمارنده قابل برنامه ریزی

یکی از مزیت‌های مهم این شمارنده این است که اگر پالس ساعت به پایه ورودی تعیین‌کننده شمارش سعودی (up count - cp₁) وارد شود، آی‌سی عمل شمارش را از پایین به بالا انجام می‌دهد. هم‌چنین، اگر پالس ساعت به ورودی پایین شمارش (down count - cp₂) داده شود، عمل شمارش معکوس می‌شود و از بالا به پایین می‌شمارد. عمل شمارش به صورت افزایشی یا کاهشی در لبه بالا رونده پالس ساعت صورت می‌گیرد. در زمان شمارش سعودی هرگاه به عدد پایانی ۱۵ برسد، پالس باله پایین رونده در پایه خروجی carry ایجاد می‌کند. هم‌چنین در شمارش نزولی، در هنگامی که به عدد پایانی صفر می‌رسد، یک پالس پایین رونده در پایه خروجی Borrow به وجود می‌آورد. در شکل ۷-۵ سیگنال پالس ساعت به ورودی‌های CP₁ و CP₂ را نشان می‌دهد.

جدول ۷-۱- جدول شمارش مربوط به شکل ۶

	8	4	2	1	Decimal
Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		
1	0	1	1	11	
1	0	1	0	10	
1	0	0	1	9	
1	0	0	0	8	
0	1	1	1	7	
0	1	1	0	6	
0	1	0	1	5	
0	1	0	0	4	
0	0	1	1	3	
0	0	1	0	2	
0	0	0	1	1	
0	0	0	0	0	

۳
۲
۱
۰

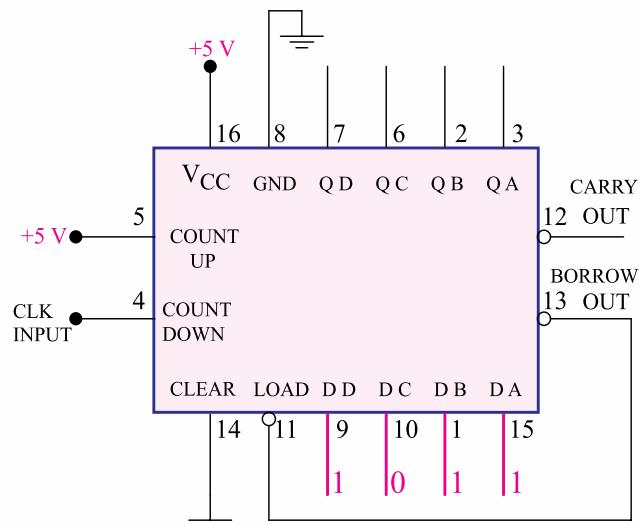


شکل ۷-۶- اعمال عدد باینری ۱۱ (۱۰ دسی مال)
جهت شمارش معکوس به شمارنده

جدول ۷-۱- جدول صحبت این شمارش را نشان می‌دهد.

صفحه کلید وارد می‌کنیم. این اعداد توسط بلوک رمزگذار ۷۴۱۹۷ به عدد دو دویی تبدیل می‌شود. بلوک کنترل بار (Load) اجازه ثبت عدد x را در ثبات A (آی‌سی ۷۴۱۹۴) و عدد Y را در ثبات B (آی‌سی ۷۴۱۹۴) می‌دهد. برای اجرای عملیات جمع یا تفریق، بلوک کنترل جمع گر یا تفریق گر تنظیم می‌شود. نتیجه عملیات ریاضی، حاصل جمع یا حاصل تفریق دو عدد x و y است که توسط بلوک رمزگشای BCD به دهدۀ تبدیل می‌شود و در نمایشگر خروجی نتیجه عملیات ریاضی قابل رویت است.


نمایشگر

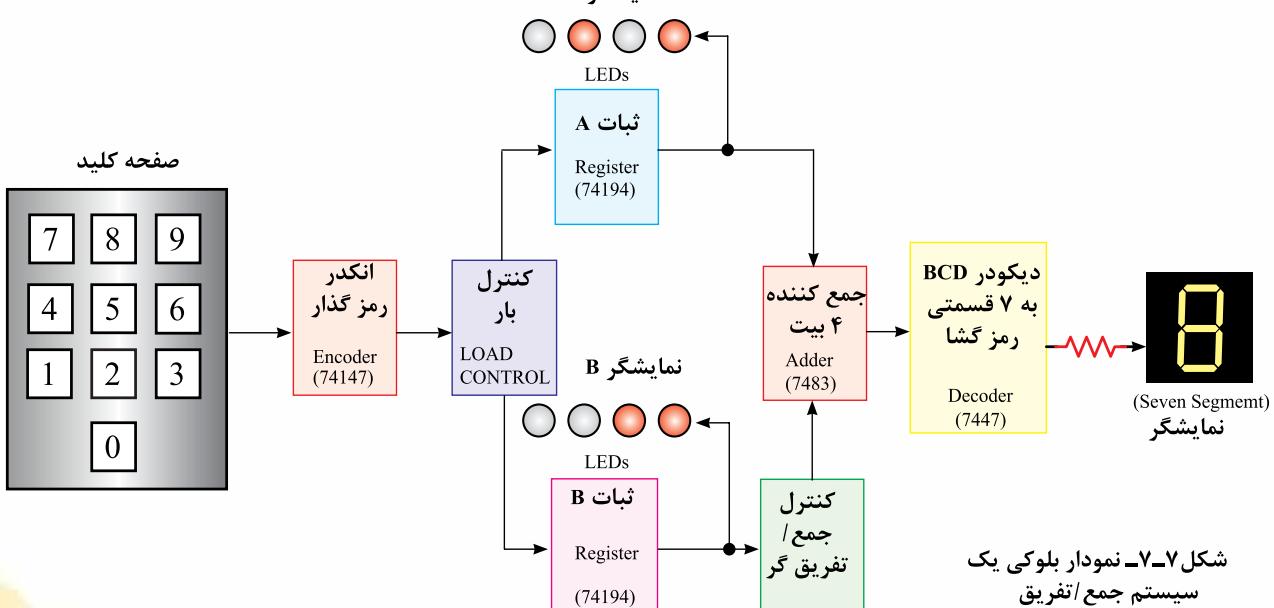

شکل ۷-۷- نمودار بلوکی یک سیستم جمع/تفریق


۷-۴- مبدل دیجیتال به آنالوگ D/A (Digital to Analog Convertor)

اطلاعات و علائم دیجیتال ذخیره شده در واحدهای حافظه، لازم است توسط یک مدار مبدل «دیجیتال به آنالوگ» بازیابی و به سیگنال آنالوگ تبدیل شوند. در شکل ۷-۸ بلوک دیاگرام مبدل A/D را مشاهده می‌کنید.

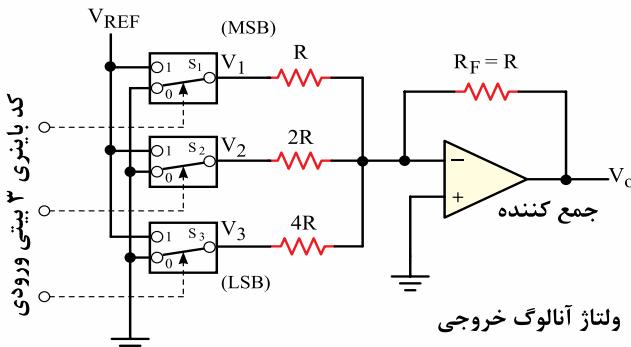

شکل ۷-۱۰ مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ A/D

این کلیدهای الکترونیکی دو وضعیتی هستند و با کد دودویی تغییر حالت می‌دهند، در شکل ۷-۱۱ نحوه تغییر حالت کلیدها نمایش داده شده است.

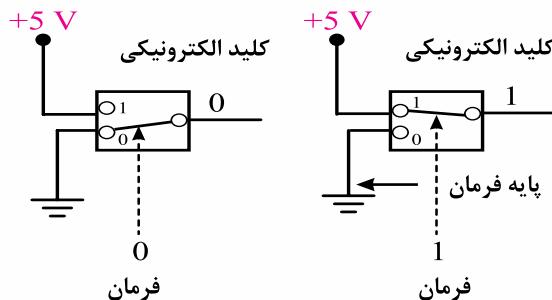

شکل ۷-۱۱ نحوه تغییر وضعیت کلیدهای الکترونیکی با بیت‌های صفر و یک ورودی که به عنوان سیگنال فرمان اعمال می‌شوند.

نحوه کار مدار بدین ترتیب است که با قرار گرفتن یک کد ۳ بیتی در ورودی مدار، کلیدهای S_1 تا S_3 طبق شکل ۷-۱۲ تغییر وضعیت می‌دهند.

به عنوان مثال اگر عدد باینری «۱۱۱» به ورودی داده شده هر سه کلید S_1 تا S_3 در حالت ۱ قرار می‌گیرند و بنا به رابطه مربوط به مدار جمع‌کننده، ولتاژ خروجی به ۷ ولت می‌رسد.

ولتاژ خروجی V_O از رابطه زیر محاسبه می‌شود.


$$V_O = -\left(\frac{R_F}{R} \cdot V_{REF} + \frac{R_F}{2R} \cdot V_{REF} + \frac{R_F}{4R} \cdot V_{REF}\right)$$

$$V_O = -\frac{R_F}{R} \cdot V_{REF} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)$$

$$V_{REF} = +4 \Rightarrow V_O = -7V$$

شکل ۷-۹ جمع‌کننده ولتاژ با مقاومت‌های ورودی متغیر با ضریب ۲


مدار A/D یک جمع‌کننده ولتاژ است که شبکه مقاومتی ورودی آن به صورت مقاومت‌هایی با ضریب ۲ انتخاب می‌شوند. شکل ۷-۹ شبکه مقاومتی را نشان می‌دهد.

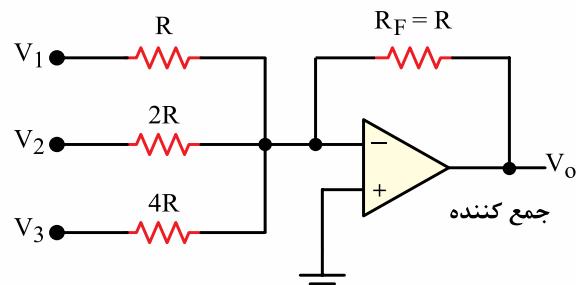

شکل ۷-۹- جمع‌کننده ولتاژ با مقاومت‌های ورودی متغیر با ضریب ۲


ولتاژهای ورودی جمع‌کننده، V_1 تا V_3 توسط کلیدهای الکترونیکی S_1 تا S_3 که مطابق شکل ۷-۱۰ در ورودی جمع‌کننده قرار دارند تأمین می‌شوند.

کدهای باینری که به ورودی مدار می‌رسد، دامنه ولتاژ خروجی را به مقدار معینی می‌رساند. با قرار گرفتن این ولتاژها در کنار هم در خروجی ولتاژ آنالوگ خروجی ایجاد می‌شود.

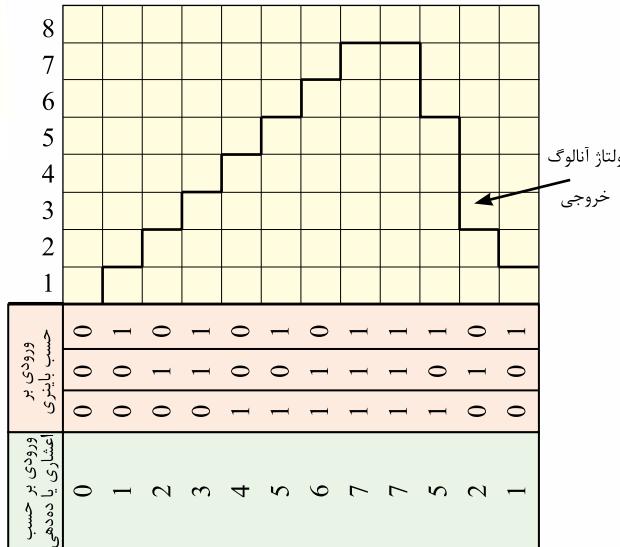


شکل ۷-۱۳ شکل موج خروجی مبدل دیجیتال به آنالوگ

یکی از انواع مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ (D/A) تراشه MC1408 است. در شکل ۷-۱۴ بلوك دیاگرام این مبدل را ملاحظه می‌کنید.

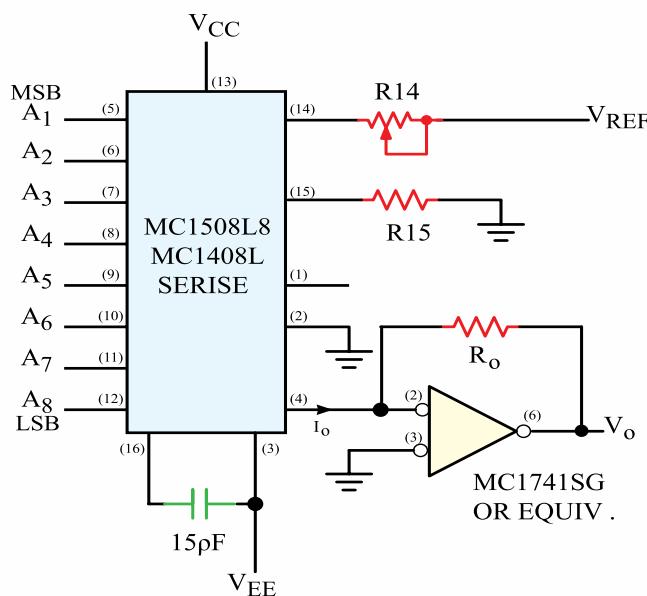

شکل ۷-۱۴ بلوك دیاگرام آی‌سی MC1408 مبدل دیجیتال به آنالوگ A/D

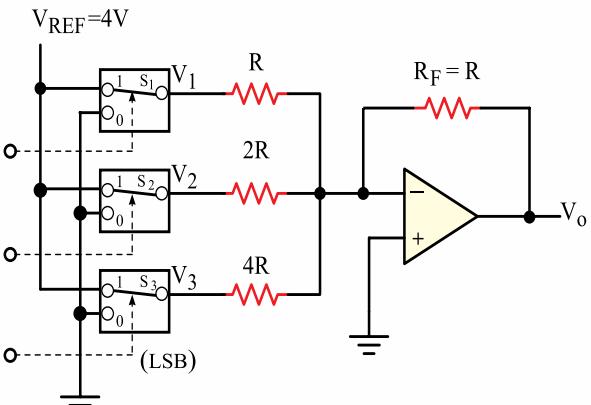

شکل ۷-۱۲ مدار مبدل دیجیتال به آنالوگ در حالتی که هفت باینری به ورودی داده می‌شود.

به عبارت دیگر برای هر عدد سه بیتی باینری ولتاژ معینی در خروجی ظاهر خواهد شد به عنوان مثال: اگر عدد «۱۰۰» به ورودی داده شده، فقط کلید S_3 برابر با «۱» می‌شود و در خروجی مقدار مقادیر ولتاژ یک ولت را به وجود می‌آورد. همچنین اگر عدد «۱۱۰» به ورودی برسد کلیدهای S_1 و S_2 در حالت یک قرار می‌گیرند. به این ترتیب در خروجی ولتاژی برابر با ۶ ولت ایجاد می‌شود. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که به ازای هر عدد باینری ورودی ولتاژ معینی در خروجی ظاهر می‌شود که می‌تواند به عنوان سیگنال آنالوگ مورد استفاده قرار گیرد.

تمرین کلاسی ۷-۱: اعداد باینری «۱۰۱» و «۱۱۰» در ورودی مدار شکل ۷-۱۰ قرار می‌گیرند، وضعیت کلیدهای S_1 تا S_3 را مشخص کنید.

تمرین کلاسی ۷-۲: اگر در ورودی مدار شکل ۷-۱۰ عدد «۱۰۰» قرار گیرد، ولتاژ خروجی V_o چند ولت است؟

در شکل ۷-۱۳ نحوه تبدیل سیگنال باینری به آنالوگ را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید هریک از

۷-۵-۱ گام ولتاژ: کمترین افزایش ولتاژ آنالوگ

ورودی که در اثر آن به اعداد دودویی خروجی مبدل A/D یک رقم اضافه می‌شود را قدرت تفکیک یا میزان دقیق مبدل آنالوگ به دیجیتال می‌گویند. این ولتاژ را گام ولتاژ نیز می‌گویند. به عنوان مثال یک مبدل A/D هشت بیتی که دامنه ولتاژ ورودی $0\text{-}10\text{V}_{DC}$ و تعداد اعداد دودویی آن ۲۵۶ است، باید بتواند اعداد صفر تا ۲۵۵ را از هم تفکیک کند. لذا این مبدل ۸ بیتی باید ۲۵۵ دارای سطح ولتاژی برابر با 0.039V ولت یا ۰.۳۹ ولت یا گام ولتاژ باشد. مقدار گام ولتاژ از رابطه زیر به دست می‌آید.


$$\frac{1}{2} \text{ سطح ولتاژ هر گام}^{inDC}$$

$n =$ تعداد بیت‌های خروجی A/D

$A/D =$ سطح ولتاژ DC ورودی

$$V = \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^8} = 0.039 = 0.047\text{V}$$

شکل ۷-۱۶ سطوح گام ولتاژ را نشان می‌دهد که سطح ولتاژ یا هر گام معادل یک عدد دودویی است.

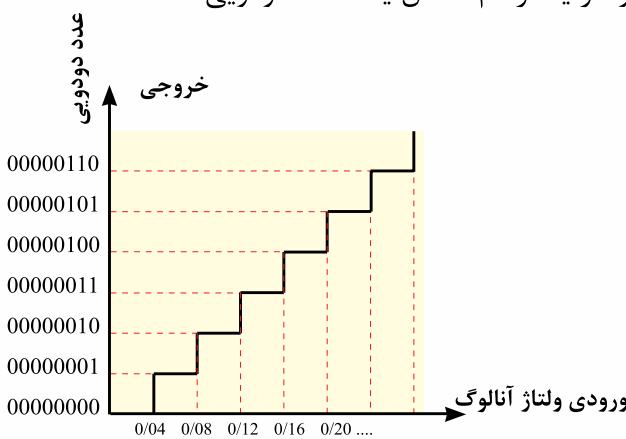

شکل ۷-۱۶- نمایش سطوح یا گام ولتاژ در مبدل آنالوگ به دیجیتال

۷-۵-۲ مدار الکترونیکی مبدل A/D

مدار الکترونیکی مبدل A/D نسبت به مدار مبدل D/A پیچیده‌تر است. بلوک دیاگرام یک مبدل آنالوگ به دیجیتال در شکل ۷-۱۷ آمده است.

جهت هنرجویان علاوه‌مند:

theoretical V.

$$I_o = \frac{V_{REF}}{R_{14}} \left\{ \frac{A_1}{2} + \frac{A_2}{4} + \frac{A_3}{8} + \frac{A_4}{16} + \frac{A_5}{32} + \frac{A_6}{64} + \frac{A_7}{128} + \frac{A_8}{256} \right\}$$

ADJUST VREF,R14 OR R₀ SO THAT V₀ WITH ALL DIGITAL INPUTS HIGH LEVEL IS EQUAL TO 9.961

$$V_o = \frac{2V}{1K\Omega} (5K\Omega) \left\{ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} + \frac{1}{256} \right\}$$

$$= 10V \left[\frac{255}{256} \right] = 9.961$$


این آی سی ۱۶ پایه دارد و ولتاژهای تغذیه آن $V_{EE} = -5\text{V}$ و $V_{CC} = +5\text{V}$ است. جریان خروجی این تراشه از پایه ۴ دریافت می‌شود. این جریان را می‌توان توسط یک مبدل، به ولتاژ تبدیل کرد. حداکثر ولتاژ خروجی این آی سی کد هشت بیتی ورودی ۱۱۱۱۱۱۱۱ برابر با ۹.۹۶۱ ولت است.



نکته: به خاطر سپردن پایه‌ها و نقش آنها در آی سی مبدل A/D MC1408 الزامی نیست و در صورت نیاز باید بتوانید آنها را از Data Sheet استخراج کنید.

۷-۵-۳ مبدل آنالوگ به دیجیتال (Analog to Digital Convertor)

به مداری که سیگنال آنالوگ را به دیجیتال تبدیل می‌کند، مبدل آنالوگ به دیجیتال می‌گویند و آن را به صورت A/D نشان می‌دهند. در شکل ۷-۱۵ بلوک دیاگرام ساده مبدل A/D را مشاهده می‌کنید.

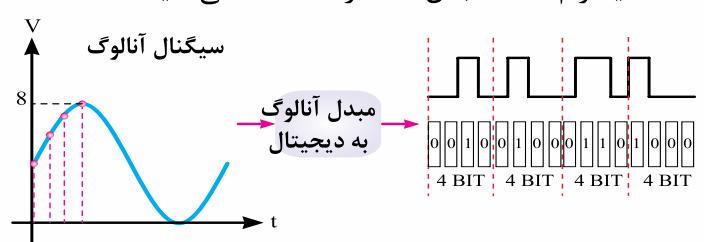


شکل ۷-۱۵- بلوک ساده مبدل آنالوگ به دیجیتال، سیگنال ورودی آنالوگ و سیگنال خروجی کدهای باینری است.


در شکل ۷-۱۷ ولتاژ آنالوگ به ورودی A مدار مقایسه‌گر ولتاژ اعمال می‌شود و ولتاژ ورودی از مبدل D/A را کنترل می‌کند. اگر ولتاژ ورودی آنالوگ در نقطه A بزرگتر از ولتاژ ورودی در نقطه B باشد. در خروجی مقایسه‌گر یعنی نقطه X عدد یک منطقی حاصل می‌شود در این لحظه پالس ساعت از گیت AND عبور می‌کند و اجازه شمارش را به شمارنده می‌دهد. عمل شمارش آن قدر افزایش می‌یابد تا ولتاژ فیدبک نقطه B که از مبدل D/A دریافت می‌شود بزرگ‌تر از ولتاژ آنالوگ ورودی A شود. در این حالت خروجی مدار مقایسه‌گر (نقطه X) که به گیت AND می‌رسد برابر با صفر منطقی می‌شود و اجازه ورود پالس به شمارنده را نمی‌دهد و شمارش را متوقف می‌سازد.

پس از پایان یافتن شمارش، عدد دودوبی معادل ولتاژ آنالوگ ورودی در خروجی ظاهر می‌شود.
مبدل دیجیتال به آنالوگ به صورت تراشه‌های n بیتی (۸, ۱۲, ۱۶,...) به بازار عرضه می‌شوند.

در شکل ۷-۱۸ آی‌سی مبدل A/D تجاری هشت بیتی ADC۰۸۰۴ را ملاحظه می‌کنید. این آی‌سی یک آی‌سی مبدل A/D است که در سیستم‌های دیجیتالی که با میکرопرոسسور کنترل می‌شوند کاربرد وسیع دارد. آی‌سی ADC۰۸۰۴ دارای خروجی باینری است و ورودی‌ها و خروجی‌های آن با خانواده‌های تراشه TTL و CMOS سازگاری دارد.

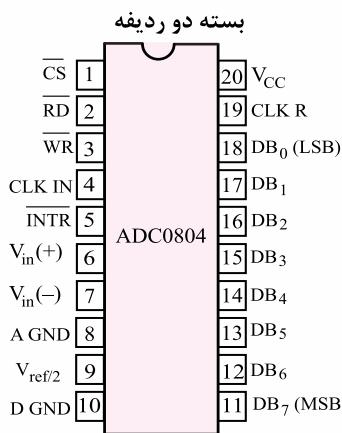

شکل ۷-۱۸ تراشه ADC۰۸۰۴ مبدل آنالوگ به دیجیتال

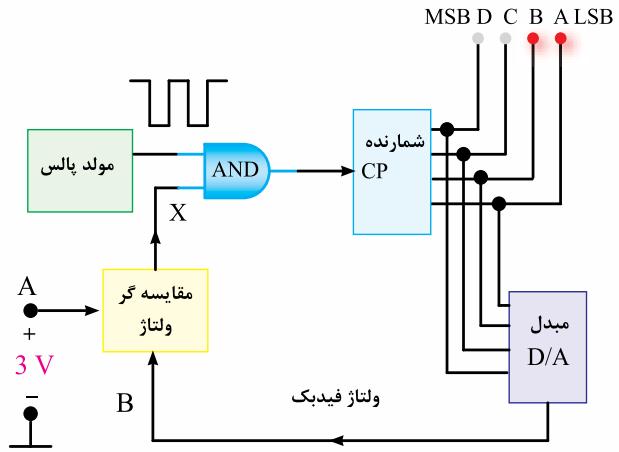

شکل ۷-۱۷- بلوک دیاگرام مبدل آنالوگ به دیجیتال

همان‌طور که در شکل ۷-۱۷ مشاهده می‌کنید، مبدل A/D شامل یک مقایسه‌گر ولتاژ، یک گیت AND، یک شمارنده دودوبی و یک مبدل D/A و مولد پالس ساعت است. چنانچه قدرت تفکیک یا گام ولتاژ یا میزان دقت A/D را $\frac{V}{2^{\text{n}}}$ ولت فرض کنیم، به ازای هر 2^{n} افزایش سیگنال آنالوگ ورودی، عدد دودوبی خروجی، یک واحد اضافه می‌شود.

چنانچه ولتاژ ورودی از صفر تا ۳ ولت تغییر کند، می‌توان هر گام یا سطح ولتاژ آنالوگ ورودی را مطابق جدول ۷-۲ با یک کد چهار بیتی دودوبی نشان داد.

جدول ۷-۲- جدول صحبت مبدل A/D

پله یا گام	ورودی آنالوگ Volts	خروجی دودوبی			
		8s	4s	2s	1s
D	C	B	A		
1	0	0	0	0	0
2	0.2	0	0	0	1
3	0.4	0	0	1	0
4	0.6	0	0	1	1
5	0.8	0	1	0	0
6	1.0	0	1	0	1
7	1.2	0	1	1	0
8	1.4	0	1	1	1
9	1.6	1	0	0	0
10	1.8	1	0	0	1
11	2.0	1	0	1	0
12	2.2	1	0	1	1
13	2.4	1	1	0	0
14	2.6	1	1	0	1
15	2.8	1	1	1	0
16	3.0	1	1	1	1



جهت هنرجویان علاقه‌مند: به خاطر سپردن پایه‌ها و نقش آنها در آی‌سی مبدل A/D و جدول ۷-۳ الزامی نیست و برای اطلاع از آنها می‌توانید به برگه اطلاعات IC مراجعه کنید.

از مزایای دیگر تراشه وجود یک مولد پالس ساعت داخلی است که توسط دو قطعه مقاومت و خازن که به پایه‌های ۴ و ۱۹ اتصال داده می‌شود، فعال می‌شوند. ولتاژ کار آی‌سی ADC۰۸۰۴ برابر با ۵V است و می‌تواند ورودی آنالوگ صفر تا پنج ولت را به اعداد دیجیتالی دودویی تبدیل کند. در جدول ۷-۳ مشخصات این آی‌سی آمده است.


جدول ۷-۳- پایه‌ها و نقش آنها در آی‌سی ADC۰۸۰۴

شماره پایه	نماد	ورودی/آخرچیز یا تغذیه	توصیف
1	CS	ورودی	خط انتخاب تراشه از کنترل μ P
2	RD	ورودی	خط خواندن از کنترل μ P
3	WR	ورودی	خط نوشت از کنترل μ P
4	CLK IN	ورودی	ساعت
5	INTR	تغذیه	خط وقفه به ورودی وقفه μ P می‌رود
6	V _{in} (+)	ورودی	ولتاژ آنالوگ (ورودی مثبت)
7	V _{in} (-)	ورودی	ولتاژ آنالوگ (ورودی منفی)
8	A GND	خروجی	زمین آنالوگ
9	V _{ref/2}	ورودی	مرجع ولتاژ ثانویه
10	D GND	تغذیه	زمین دیجیتال
11	DB ₇	خروجی	خروجی داده MSB
12	DB ₆	خروجی	خروجی داده
13	DB ₅	خروجی	خروجی داده
14	DB ₄	خروجی	خروجی داده
15	DB ₃	خروجی	خروجی داده
16	DB ₂	خروجی	خروجی داده
17	DB ₁	خروجی	خروجی داده
18	DB ₀	خروجی	خروجی داده LSB
19	CLK R	ورودی	اتصال مقاومت ورودی برای ساعت
20	V _{CC} or(ref)	تغذیه	تغذیه ۵V مثبت و ولتاژ اصلی مرجع

با استفاده از مدار شکل ۷-۱۹ می‌توانید آی‌سی شده‌اند تولید می‌شود. داده‌های خروجی را می‌توان از پایه‌های DB₇ تا DB₀ دریافت کرد و از طریق روشن شدن هشت LED صحبت عملکرد مدار را مشاهده نمود. کلید Start جهت راهاندازی مدار و پتانسیومتر به عنوان تغییر دهنده ولتاژ ورودی عمل می‌کنند.

با استفاده از مدار شکل ۷-۱۹ می‌توانید آی‌سی ADC۰۸۰۴ را آزمایش کنید و صحت عملکرد آن را به تأیید برسانید.

پالس ساعت داخلی با استفاده از مقاومت R₁ و خازن C₁ که به پایه ۱۹ (CLKR) و پایه ۴ (CLKIN) متصل

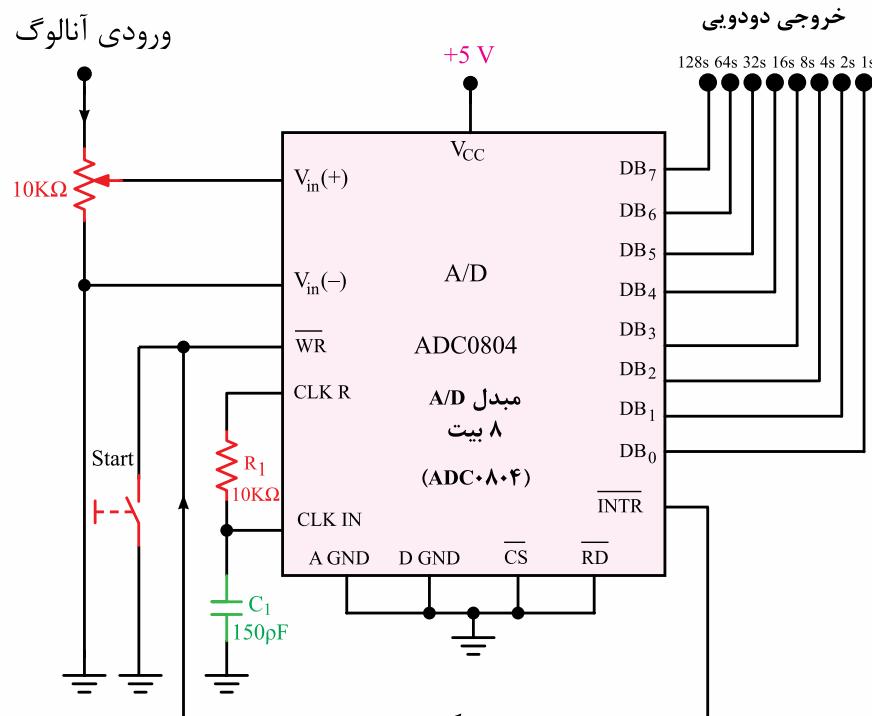

شکل ۷-۱۹- نمودار سیم‌بندی برای تست آی‌سی مبدل ۸ بیت (ADC-۰۸۰۴)

1	0	1	1	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

شکل ۷-۲۰- حافظه مانند خانه‌هایی است که ارقام باینری ۰ و ۱ را در خود ذخیره می‌کند.

۷-۶-۲- بايت (Byte): هر داده از هر نوعی که باشد (رقم، حرف و یا غیره) به صورت ترکیبی از صفرها و یکها کدبندی می‌شود. معمولاً داده‌ها در دسته‌های ۸تایی سازماندهی می‌شوند. به هر ۸ بیت یک بايت گویند.

هر بايت 2^8 یا ۲۵۶ ترکیب مختلف از صفرها و یکها را ایجاد می‌کند. در شکل ۷-۲۱ دو نوع ترکیب بايت نشان داده شده است.

0	1	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

یک ترکیب دیگر ۸ بیتی

1	1	0	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

شکل ۷-۲۱- دو ترکیب متفاوت که شامل ۸ بیت (یک بايت) است.




جهت هنرجویان علاقهمند: با استفاده از سایت‌های مرتبط، کاتالوگ و مشخصات چندین تراشه A/D و D/A را جستجو کنید و برای معرفی به سایر هنرجویان به کلاس ارائه کنید.

۷-۶- بررسی انواع آی‌سی‌های حافظه

۷-۶-۱- تعریف حافظه و بیت (Bit):


حافظه مجموعه‌ای از سلول‌ها است که برای ذخیره اطلاعات (داده) به کار می‌رود. معمولاً در حافظه‌ها مدارهایی برای انتقال اطلاعات نیز وجود دارد. واحد حافظه، اطلاعات را به صورت ارقام باینری ۰ و ۱ در خود ذخیره می‌کند.

شکل ۷-۲۰- حافظه را مانند خانه‌هایی نشان می‌دهد که صفر و یک را در خود ذخیره می‌کند. به هر «۰» یا «۱» یک بیت گفته می‌شود.

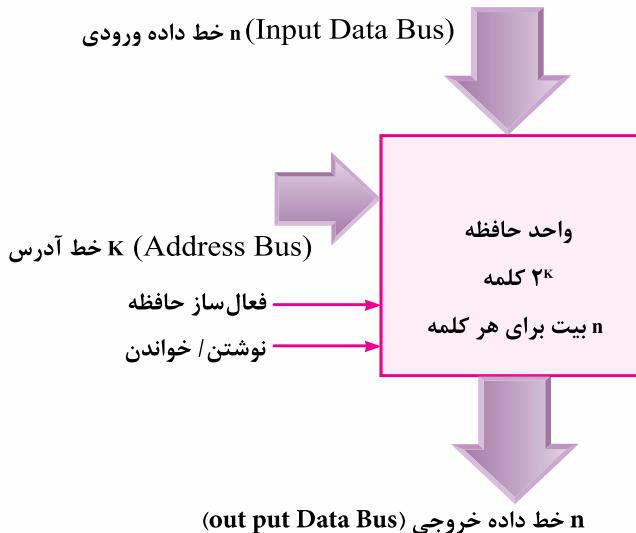


شکل ۷-۲۳-بلوک دیاگرام یک واحد حافظه

۷-۶-۶-ورودی: خط ورودی، اطلاعاتی (داده‌هایی) را که باید در حافظه ذخیره شود در ورودی حافظه قرار می‌دهد (شکل ۷-۲۴).

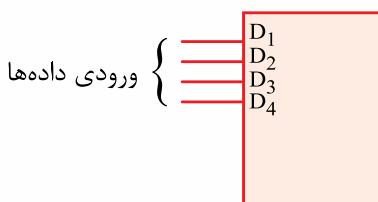

شکل ۷-۲۴-چهار خط ورودی داده‌ها


۷-۶-۷-خروجی: خط خروجی اطلاعات (داده‌ها) را به خارج از حافظه انتقال می‌دهد. شکل ۷-۲۵ خطهای خروجی را نشان می‌دهد.

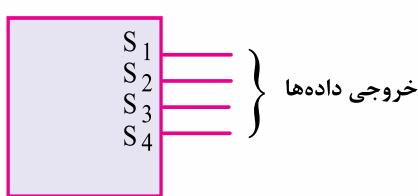

شکل ۷-۲۵-خطهای خروجی داده‌ها

۷-۶-۸-آدرس: تعداد k خط آدرس، کلمه مشخصی را از بین کلمات متعدد موجود در حافظه انتخاب می‌کند.

۷-۶-۳-کلمه (Word): گاهی در حافظه‌ها کلمه به جای بایت سازمان دهی می‌شود. هر کلمه نسبت به بایت از تعداد بیشتری بیت درست شده است. کلمه معمولاً ضریبی از بایت است. مثلاً کلمه ۲ بایتی از ۱۶ بیت و کلمه ۴ بایتی از ۳۲ بیت تشکیل شده است. پس کلمه نشان‌دهنده گروه کوچکی از داده‌ها است. شکل ۷-۲۲ یک کلمه دو بايتی را نشان می‌دهد.

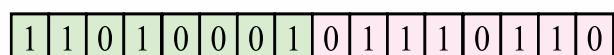

شکل ۷-۲۲-یک کلمه دو بايتی

۷-۶-۴-ظرفیت حافظه: ظرفیت هر حافظه معمولاً به مجموع تعداد بایت‌های آن حافظه گفته می‌شود. حجم حافظه‌ها معمولاً ضریبی از $2^{10} = 1024$ بایت است و در جدول ۷-۴ انواع واحدهای متدالوی برای حافظه‌ها را مشاهده می‌کنید.

جدول ۷-۴- انواع واحدهای متدالوی برای ظرفیت حافظه‌ها

بایت	کیلو بایت
2^{10} بایت	$1024B=1KB$
2^{20} بایت	$1024KB=1MB$
2^{30} بایت	$1024MB=1GB$
2^{40} بایت	$1024GB=1TB$

۷-۶-۵-ارتباط بین حافظه‌ها و مدارهای خارجی: ارتباط بین حافظه با دستگاه‌ها و مدارهای خارجی از طریق خطوط داده ورودی، خطوط داده خروجی، خطوط آدرس و خطوط کنترل انجام می‌شود. در شکل ۷-۲۳ بلوک دیاگرام یک واحد حافظه نشان داده شده است. در این شکل برای جلوگیری از رسم تعداد زیاد خط، به جای n خط موازی فقط یک خط ضخیم به نام گذرگاه Bus رسم شده است.

داده‌ها در حافظه نوشته می‌شوند. در صورتی که $WE=1$ باشد عمل خواندن از حافظه انجام می‌شود. برای مثال حافظه‌ای با ظرفیت یک کیلوبایت کلمه ۱۶ بیتی را در نظر می‌گیریم. این حافظه به صورت $1K \times 16$ یا 1024×16 بیت نشان داده می‌شود. این حافظه را همراه با آدرس هر کلمه می‌توان مطابق شکل ۷-۲۹ نشان داد. در شکل فقط سه کلمه اول و سه کلمه آخر نوشته شده است.

آدرس حافظه دهدهی دو دویی	محتوای حافظه ۱۶ بیتی
00000000 0	1011010101011011
00000001 1	1000010101011011
00000010 2	110001011111011
....
....
....
11111101 1021	100001010111111
11111110 1022	1011010101011011
11111111 1023	1011100100011000

شکل ۷-۲۹- محتوای حافظه 1024×16 بیتی


۷-۷- انواع حافظه

حافظه‌ها بر اساس نحوه ذخیره‌سازی اطلاعات و چگونگی دسترسی به آنها به انواع مختلف تقسیم بندی می‌شوند.

۱- ۷-۷-۱- حافظه با دست‌یابی تصادفی یا RAM(Random Access Memory)


این حافظه یک نوع حافظه موقتی برای نگهداری اطلاعات و داده‌ها است. چون دست‌یابی به داده موجود در این حافظه به محل قرارگرفتن آن بستگی ندارد و اصولاً می‌توان به هر سلول حافظه، در هر محل تصادفی در حافظه دسترسی داشت، به این نوع حافظه، حافظه با دست‌یابی تصادفی (RAM) می‌گویند. شکل ۷-۳۰ چند نمونه RAM را نشان می‌دهد. اطلاعات ذخیره‌شده در RAM پاک شدنی است و پس از پاک کردن RAM می‌توان داده‌های جدیدی را در آن

بنابراین باید برای انتخاب هر کلمه در داخل حافظه، یک آدرس k بیتی در خطوط آدرس وجود داشته باشد. یک رمزگشا در داخل حافظه، این آدرس را به عنوان ورودی دریافت می‌کند و مسیرهای لازم را برای کلمه مورد نظر باز می‌کند. شکل ۷-۲۶ چهار خط آدرس را نشان می‌دهد.

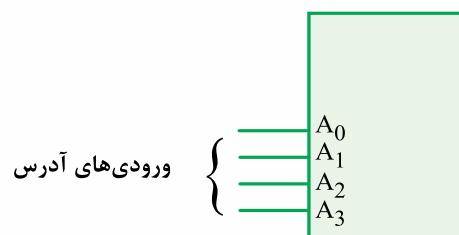

شکل ۷-۲۶- چهار بیت آدرس یکی از $2^4 = 16$ کلمه حافظه را انتخاب می‌کنند.

۷-۶-۹- خطوط کنترلی: خطوط کنترلی جهت انتقال اطلاعات به کار می‌روند. خطوط کنترل مربوط به نوشتن اطلاعات برای انتقال اطلاعات به حافظه به کار می‌روند. خطوط کنترل مربوط به خواندن، اطلاعات را از حافظه می‌خوانند و خارج می‌کنند. شکل ۷-۲۷ و ۷-۲۸ نمونه‌ای از خطوط کنترل حافظه را نشان می‌دهد.

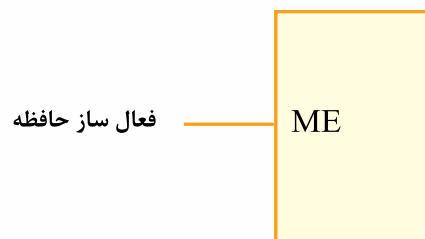


شکل ۷-۲۷- فعال ساز حافظه یک خط کنترل است.




شکل ۷-۲۸- فعال ساز خواندن یا نوشتمن حافظه

(Memory Enable) خط کنترل فعال‌ساز حافظه است و (Write and Read Enable) جهت نوشتمن یا خواندن حافظه به کار می‌رود. مثلاً اگر $WE=0$ باشد

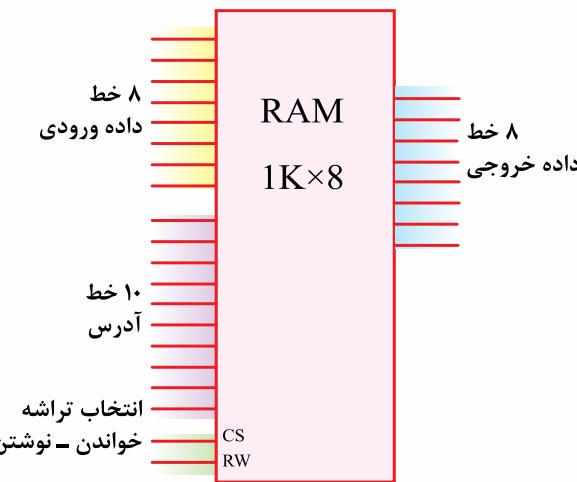


شکل ۷-۳۲- خطوط ورودی و خروجی و کنترل در یک RAM

حافظه RAM به دو شکل استاتیک و دینامیک موجود است. در نمای بلوکی شکل ۷-۳۳ ا نوع RAM نشان داده شده است.

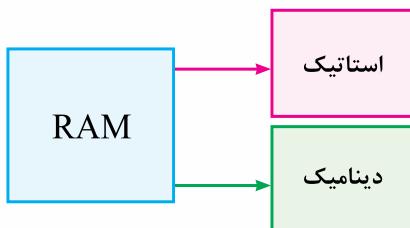


شکل ۷-۳۳- ا نوع RAM

۷-۷-۲ RAM استاتیک: در RAM استاتیک مانند شکل ۷-۳۴ از فلیپفلاب برای ذخیره اطلاعات دو دویی استفاده می شود. این نوع RAM تا زمانی که ولتاژ تغذیه به آن وصل است اطلاعات را نگه می دارد و لی با قطع ولتاژ تغذیه اطلاعات آن پاک می شود و از بین می روید. کار با حافظه RAM استاتیک آسان و زمان خواندن و نوشتمن در آن کوتاه است. مزایای RAM استاتیک در بلوک دیاگرام شکل ۷-۳۵ نشان داده شده است.

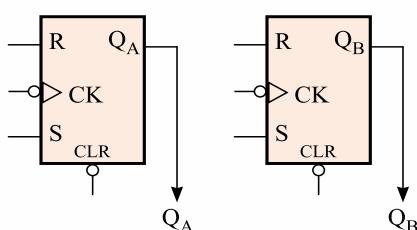

شکل ۷-۳۴- نماد بلوکی مدار فلیپفلاب


جایگزین کرد. به عبارت دیگر RAM تابلوبی است که می توان بارها روی آن نوشت و پاک کرد. با قطع برق تمام محتوا این حافظه از بین می رود. به همین جهت این نوع حافظه را حافظه موقتی می نامند.

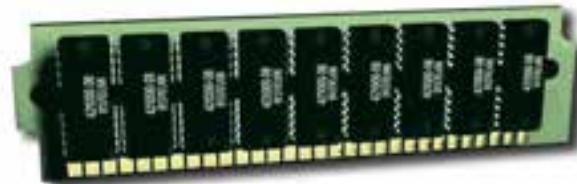

شکل ۷-۳۰- آی سی های RAM در یک کامپیوتر

شکل ۷-۳۱ ۷ نماد بلوکی یک تراشه RAM را نشان می دهد. ظرفیت این حافظه ۱۰۲۴ کلمه و هر کلمه دارای ۸ بیت است.


برای ۱۰۲۴ کلمه به ۱۰ خط آدرس نیاز است. داده های ورودی ۸ خط و داده های خروجی نیز ۸ خط دارد. خطوط ورودی، آدرس و خروجی در دیاگرام شکل ۷-۳۱ برای اختصار با یک خط نشان داده شده است.

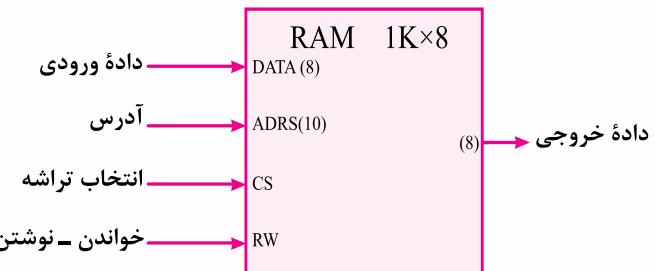

شکل ۷-۳۱- نماد بلوکی تراشه یک حافظه RAM

در شکل ۷-۳۲ تعداد دقیق خطوط ورودی و خروجی این RAM را مشاهده می کنید. خط CS (Chip Select) یا خط انتخاب کننده تراشه، حافظه خاصی را در داخل RAM انتخاب می کند. خط R/W (Read/Write) ورودی خواندن و نوشتمن است. خط R/W خواندن یا نوشتمن اطلاعات را مشخص می کند.


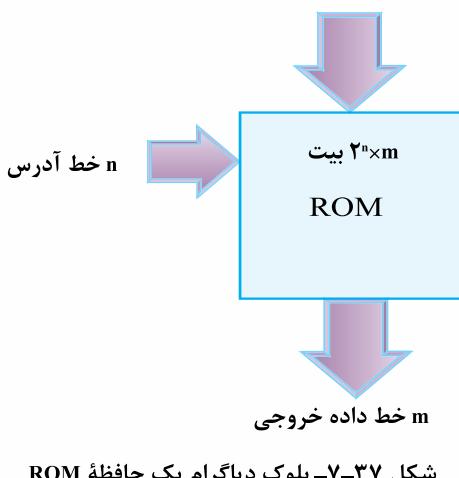
اطلاعات نوشته شده روی آن را پاک کرد. در شکل ۷-۳۷ بلوك دیاگرام یک حافظه ROM که توسط کارخانه‌سازنده برنامه‌ریزی شده است را ملاحظه می‌کند.



نکته:


n بیت در ورودی را آدرس (Add) می‌نامند.
m بیت موجود در خروجی یک کلمه (داده، دیتا) است.
اندازه حافظه ROM به وسیله 2^n کلمه که هر کلمه m بیت است مشخص می‌شود.

شکل ۷-۳۸ یک ROM با حافظه 32×8 بیتی را نشان می‌دهد. این حافظه دارای $2^5 = 32$ کلمه است و هر کلمه آن هشت بیت دارد که در ۸ خط خروجی قرار می‌گیرد. ۵ خط یا آدرس در ورودی ROM وجود دارد.

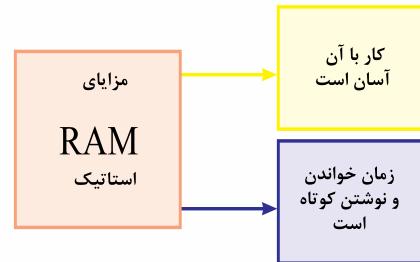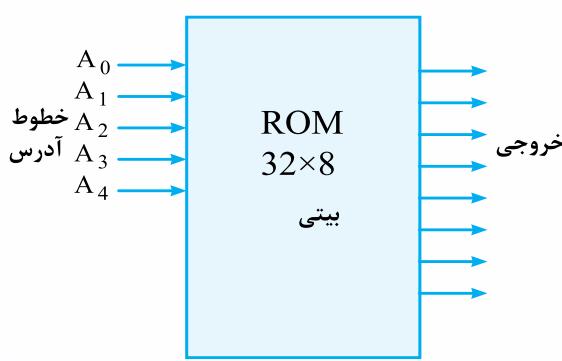

شکل ۷-۳۵- مزایای RAM استاتیک

۷-۷-۳ RAM دینامیک: در حافظه RAM دینامیک اطلاعات دودویی به صورت شارژ الکتریکی در خازن ترانزیستور یا MOSFET ذخیره می‌شود. شکل ۷-۳۶ ساختمان داخلی MOSFET را نشان می‌دهد. چون انرژی ذخیره شده در خازن به مرور از بین می‌رود باید هر چند میلی ثانیه، شارژ آن را بازسازی کرد. از مزایای RAM دینامیک مصرف توان کم و تعداد زیاد سلول حافظه در یک تراشه را می‌توان نام برد. در RAM دینامیک نیز با قطع برق و ولتاژ تغذیه، اطلاعات آن پاک می‌شود و از بین می‌رود.

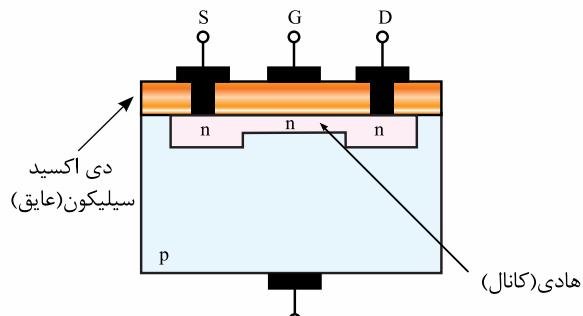


شکل ۷-۳۶- ساختمان داخلی MOSFET دو هادی و یک عایق تشکیل خازن را می‌دهند.

۷-۷-۴ حافظه فقط خواندنی


(Read Only Memory) ROM: این حافظه برای ذخیره دائمی اطلاعات دودویی به کار می‌رود. محتوای این حافظه ثابت و غیر قابل تغییر است. خاموش کردن دستگاه یا قطع برق هیچ تأثیری بر اطلاعات موجود در این نوع حافظه ROM ندارد. اطلاعات این حافظه توسط شرکت سازنده در آن قرار می‌گیرد. بنابراین ROM را می‌توان مانند کاغذی تایپ شده در نظر گرفت که به طور عادی نمی‌توان

(Erasable PROM) EPROM ۷-۷-۷: این نوع PROM قابل پاک کردن است. وقتی یک PROM برای مدتی تحت تأثیر نور مأوراء بنفس قرار گیرد پاک می شود، یعنی تمام اطلاعات و بیت‌های ۰ و ۱ ذخیره شده در آن از بین می‌رود. می‌توان بعد از پاک شدن، این حافظه را دوباره برنامه‌ریزی کرد. برای برنامه‌ریزی و نوشتن اطلاعات مجدد در این حافظه به دستگاهی به نام برنامه‌ریز EPROM نیاز است. شکل ۷-۴۱ آی‌سی‌های EPROM را نشان می‌دهد.

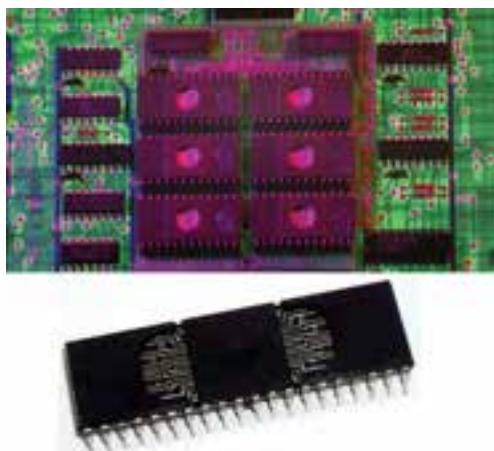

شکل ۷-۴۱-آی‌سی‌های EPROM

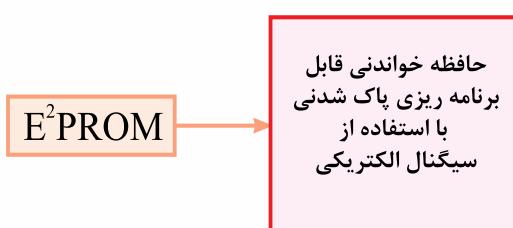
EEP ROM ۷-۷-۸ **(E²PROM) Electrical EPROM**): این نوع حافظه مشابه حافظه EEPROM است با این تفاوت که برای پاک کردن آن از سیگنال الکتریکی استفاده می‌شود.



۷-۸- میکروپرسسور (Central Processing unit)

اساسی‌ترین بخش یک کامپیوتر CPU یا میکروپرسسور است که به آن پردازشگر مرکزی می‌گویند. وظيفة


۷-۷-۵- انواع ROM: طبق شکل ۷-۳۹ انواع ROM را می‌توان به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد.

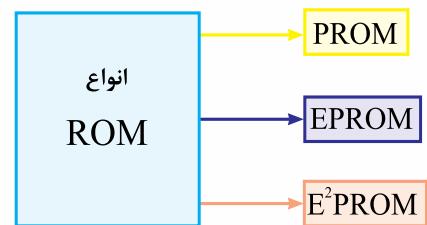

شکل ۷-۳۹- انواع ROM

(Programmable ROM) PROM ۷-۷-۶: در این نوع ROM فقط یکبار می‌توان اطلاعات را در حافظه نوشت. بعد از ثبت شدن اطلاعات در حافظه، دیگر نمی‌توان اطلاعات ذخیره شده را تغییر داد و از بین برد. برای نوشتن کلمات در آدرس‌های مورد نظر در حافظه ROM از دستگاه برنامه‌ریز PROM استفاده می‌شود. برنامه‌ریزی در PROM فقط یکبار انجام می‌گیرد. در صورتی که نیاز به تغییر اطلاعات باشد باید PROM جدیدی را دوباره برنامه‌ریزی کرد.

شکل ۷-۴۰- چند آی‌سی PROM را نشان می‌دهد.

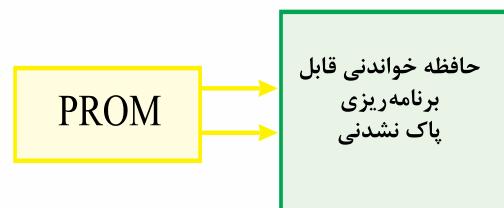

شکل ۷-۴۰- چند آی‌سی PROM

وسایل ورودی مانند صفحه کلید، موشواره، کارت خوان، اسکنر و ... اطلاعات را از فرد به CPU انتقال می‌دهند. این وسایل باید زبان انسان را به زبان دادویی کامپیوتر یعنی رمزگذاری (Encode) تبدیل کنند.


وسایل خروجی از قبیل نمایشگر، چاپگر و ... ارتباط CPU با انسان را برقرار می‌کنند. اطلاعات خروجی می‌تواند روی انواع وسایل ذخیره‌سازی با انواع حافظه‌ها ذخیره شوند.

وسایل خروجی باید زبان ماشین را به زبان انسان ترجمه یا رمزگشایی (Decode) کنند.

آموزش ساختمان، برنامه‌نویسی و راهاندازی میکروپروسسور نیاز به زمان بیشتری دارد، از این‌رو در این بخش صرفاً به کاربرد میکروپرسورها در دستگاه‌های الکترونیکی و فرآیندهای ساده آن می‌پردازیم.

۷-۹- میکروکنترلر

در شکل ۷-۴۴ قسمت‌های تشکیل دهنده یک میکروکنترلر را مشاهده می‌کنید. میکروکنترلر از یک ریزپردازنده، حافظه‌های ROM و RAM و واحدهای ورودی و خروجی و تایمر تشکیل شده است.

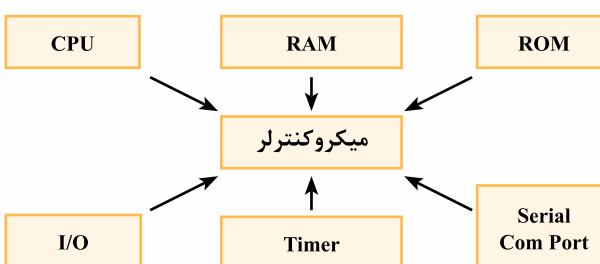

شکل ۷-۴۴- قسمت‌های تشکیل دهنده یک میکروکنترلر

ریزپردازنده موجود در میکروکنترلر قادر به پردازش و محاسبات پیچیده نیست. به همین دلیل کاربرد همه منظوره مانند کامپیوتراها را ندارد. میکروکنترلر برای انجام عملیات محدود و مشخص طراحی شده است. برای مثال در کنترل دمای یخچال، کنترل تلویزیون، کنترل


میکروپرسور اجرای یک مجموعه دستورالعمل است که تحت عنوان برنامه در حافظه کامپیوتر ذخیره شده است. میکروپروسسور به صورت یک تراشه الکترونیکی است. در شکل ۷-۴۲ یک CPU که اساس یک کامپیوتر شخصی را تشکیل می‌دهد، مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۴۲- شکل واقعی یک CPU از کامپیوتر خانگی

در شکل ۷-۴۳ یک بلوك دیاگرام CPU آمده است، عناصر داخلی شامل یک بخش محاسبات ریاضی و منطقی تحت عنوان ALU (Arithmetic logic unit) و بخش دیگری تحت عنوان مجموعه حافظه‌هاست که نوع، تعداد و طرز کار آنها بستگی به معماری کامپیوتر دارد.

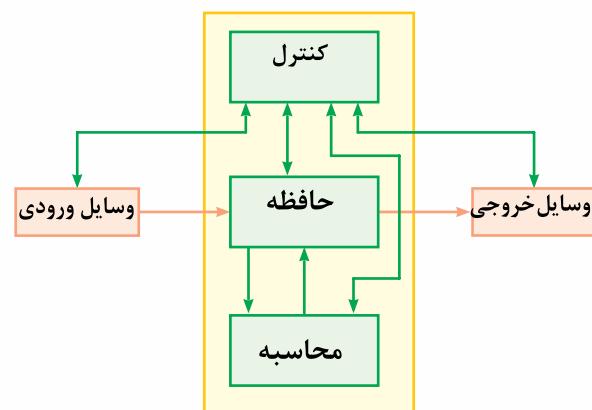بخش سوم واحد کنترل، CU (Control unit) نامیده می‌شود که ناظرات بر اجرای دستورالعمل‌ها را از ابتدای آنها بر عهده دارد. دستورها از حافظه خوانده می‌شود، سپس رمزگشایی و تفسیر و درنهایت عمل محاسبات توسط واحد ALU صورت می‌گیرد.




واحد پردازش مرکزی

شکل ۷-۴۳- بلوك دیاگرام CPU

دو عدد شمارنده مستقل ۱۶ بیتی و مدار نوسان ساز داخلی وجود دارد. علاوه بر موارد بالا به ۶۴ کیلو بایت حافظه خارجی نیز می‌تواند دسترسی داشته باشد. ۳۴ خط ورودی و خروجی آن شامل ۴ درگاه (port) است. شکل ۴.۷-۴۶ درگاه این آی‌سی را نشان می‌دهد.


میکروکنترلرها دارای یک مجموعه دستورالعمل‌های خاص و نیز تعدادی رجیسترهاي داخلی هستند که منحصر به فرد می‌باشند. بنابراین برنامه‌ای که برای یک میکروکنترلر نوشته می‌شود نمی‌تواند روی میکروکنترلر دیگری اجرا شود.

در شکل ۷-۴۷ بلوک دیاگرام مدار چراغ‌های راهنمایی را مشاهده می‌کنید که برای کنترل ترافیک، با یک میکروکنترلر برنامه‌ریزی و کنترل می‌شوند.

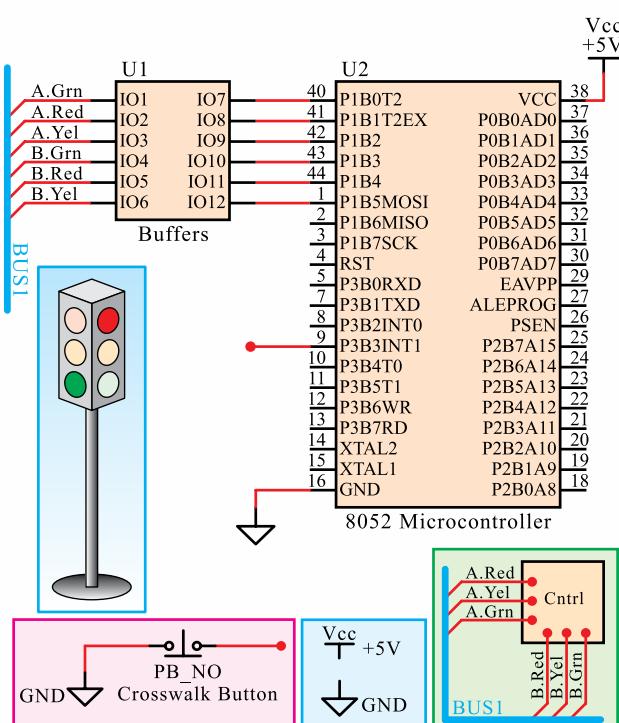


شکل ۷-۴۷- نقشهٔ شماتیک سیستم کنترل چراغ‌های راهنمایی
با میکروکنترلر ۸۰۵۲

دستگاه‌های کپی و چاپگر و ... از میکروکنترلر استفاده می‌شود. در شکل ۷-۴۵ آی‌سی میکروکنترلر تلویزیون با شماره فنی ۲۰۰۷ SDA نشان داده شده است.

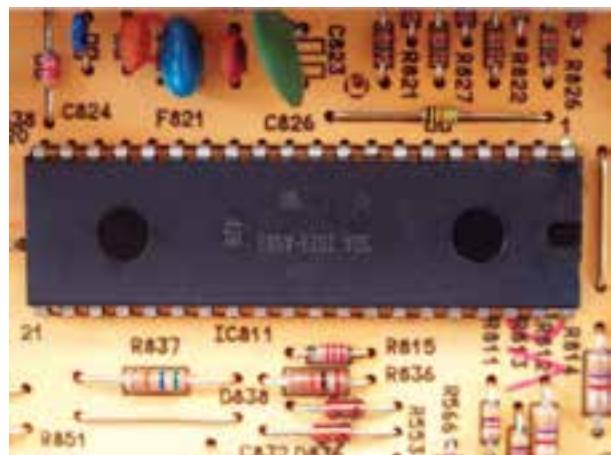

شکل ۷-۴۵ - آی‌سی میکروکنترلر تلویزیون

آی‌سی SDA۲۰۴۳ یک ریزپردازنده از خانواده ۸۰۵۱ است. ۸۰۵۱ در کارهای کنترلی بیشترین کاربرد را دارد. این میکروکنترلر یک ریز پردازنده ۸ بیتی است که در آن ۴ کیلو بایت حافظه ROM، ۱۲۸ بایت حافظه

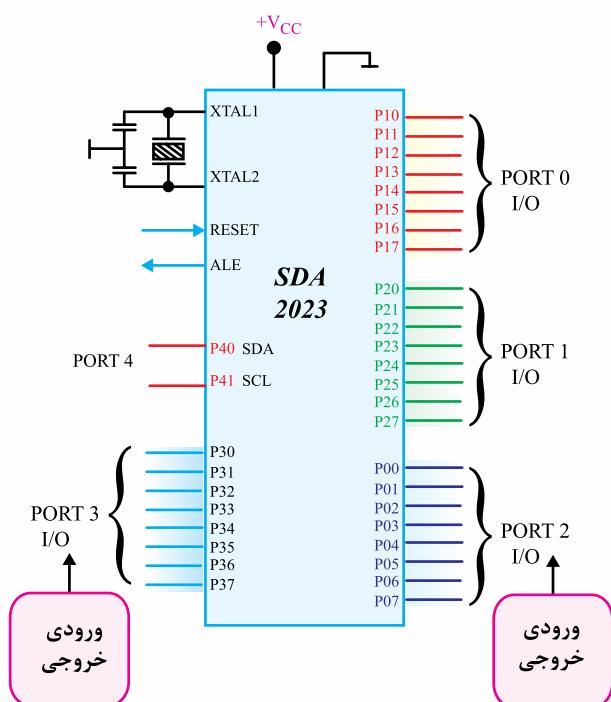


شکل ۷-۴۶- درگاه‌های آی‌سی میکروکنترلر

میکروکنترلر است. قبل از عرضه میکروکنترلر به بازار با استفاده از سختافزاری مناسب یک مینیمم سیستم را طراحی می‌کنند و برنامه آن نیز توسط سازنده و در یک EPROM صورت می‌گیرد. شکل ۷-۴۸ مدار واحد کنترل یک تلویزیون توسط میکروکنترلر نشان داده شده است. این مجموعه یک مینیمم سیستم است، که در بخش‌های مختلف آن توسط کادرهای رنگی مشخص شده است.

۷-۱۰- مینیمم سیستم و مقایسه آن با میکروکنترلر

اگر با استفاده از یک تراشه CPU و تراشه‌های حافظه و صفحه کلید محدود و یک صفحه نمایش ساده یک سیستم کنترل ساده برای هدف مشخصی طراحی شود، در این صورت به یک مینیمم سیستم نیاز داریم. امروزه تمام کارها با میکروکنترلر انجام می‌شود. در واقع قلب یک مینیمم سیستم یک

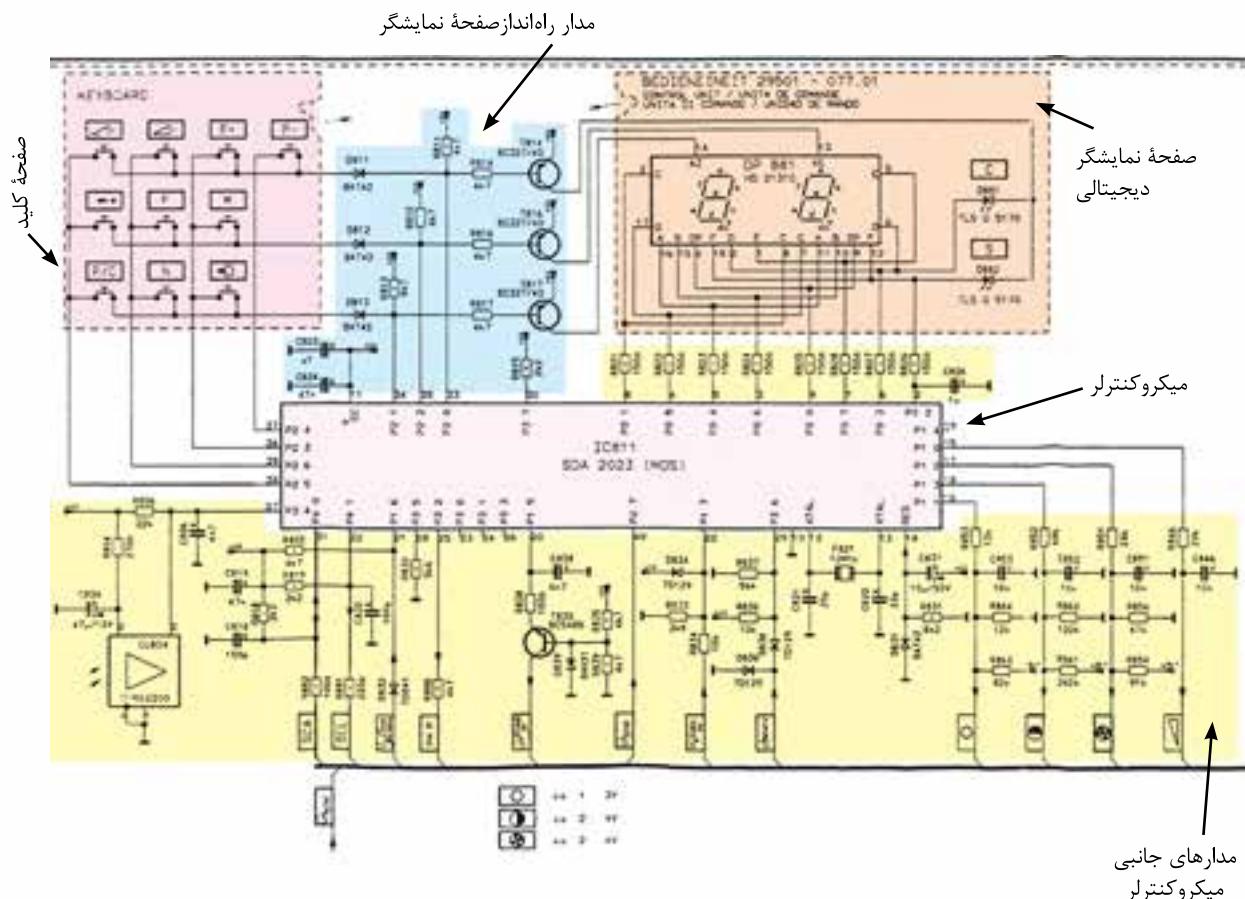

شکل ۷-۴۸- یک مجموعه مینیمم سیستم برای واحد کنترل تلویزیون

۹- با توجه به شکل ۷-۱۷ و جدول ۷-۲ اگر ورودی آنالوگ یک ولت باشد خروجی دودویی است.

۱۰- ورودی‌ها و خروجی‌های آی‌سی $ADC\cdot 804$ با مشخصات کدام خانواده آی‌سی‌ها (TTL-CMOS) سازگار است.

۱۱- انواع کاربرد میکروپروسسور را بنویسید.

۱۲- یک را می‌توان کامپیوتر در یک تراشه توصیف کرد. زیرا حاوی CPU، ROM، RAM، پالس ساعت و پایه‌های I/O در یک تراشه است.

۱۳- میکروکنترلر به دلیل اندازه کوچک، ارزانی و کاربرد تک منظوره در کارهای کنترلی مورد توجه است.

درست نادرست

۱۴- در مبدل D/A مدار جمع‌گر ولتاژ وجود دارد.
 درست نادرست

۱۵- مقایسه‌گر ولتاژ از اجزای مدار مبدل آنالوگ به دیجیتال است.

درست نادرست

۱۶- تراشه FPGA را به صورت سخت افزاری طراحی می‌کنند.
 درست نادرست


نکته: مدارهای کاربردی میکروکنترلر در این فصل فقط جهت آشنایی با نقش میکروکنترلر در یک دستگاه است و از این نقشه‌ها به هیچ عنوان نباید در آزمونها سؤالی طراحی شود.

۷-۱۱- الگوی پرسش

۱- برنامه اطلاعات تراشه یا برنامه ذخیره شده FPGA در کدام حافظه قرار می‌گیرد؟

۲- به چه دلیل آی‌سی ۷۴HC193، شمارنده قابل برنامه‌ریزی نام گذاری شده است؟

۳- ظرفیت حافظه را تعریف کنید.

۴- حافظه RAM در چند نوع ساخته می‌شود؟

۵- خط Chip Select چه کاربردی دارد؟ شرح دهید.


۶- کدام نوع حافظه را می‌توان با سیگنال الکترونیکی برنامه‌ریزی و پاک کرد؟

۷- یک حافظه ROM دارای ۶ خط آدرس دهی است، این حافظه چند کلمه خروجی ۸ بیتی دارد؟

۸- یک مولد D/A یک ورودی را به یک خروجی تبدیل می‌کند.

سپس مطابق جدول ۷-۵ با تغییر کلیدها ولتاژ خروجی مدار شکل ۷-۴۹ را با نرم افزار مولتی سیم بیندید. را به دست آورید.

۷-۱۲- کار با نرم افزار

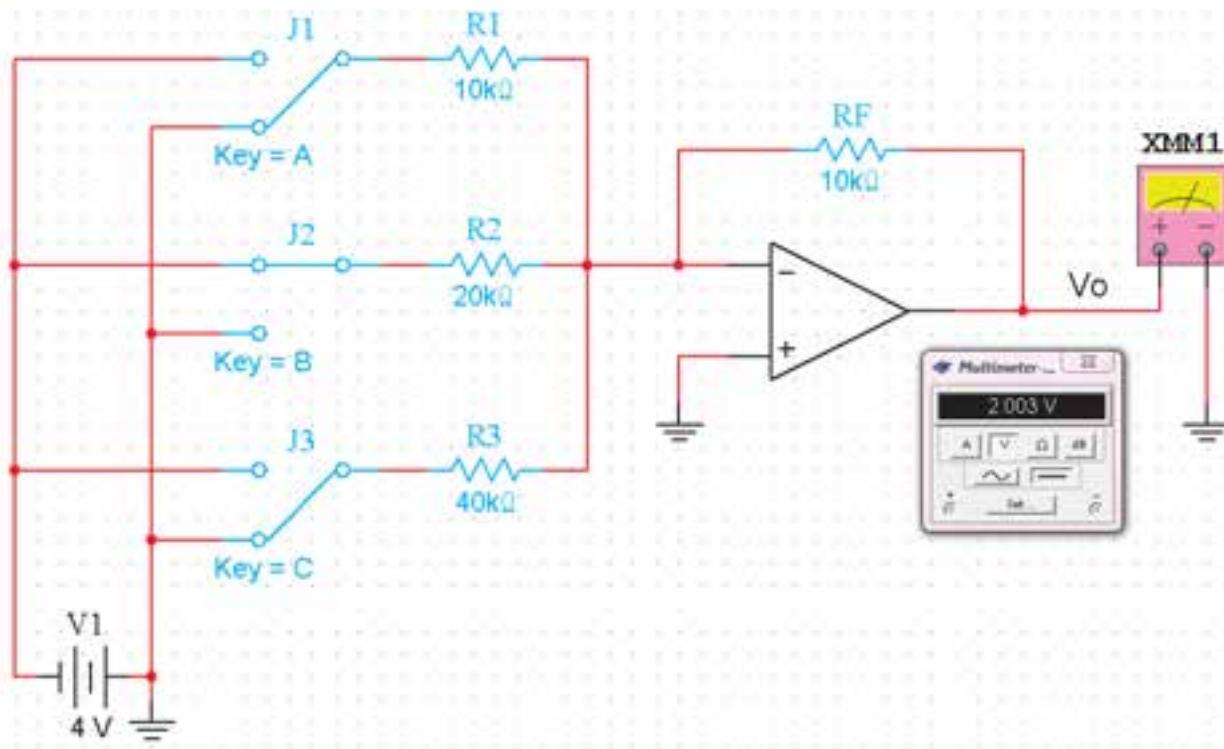

شکل ۷-۴۹- مدار مربوط به نرم افزار

جدول ۷-۵- جدول وضعیت مدار نرم افزار

KEYA	KEYB	KEYC	V _O
.	.	.	
.	.	1	
.	1	.	
.	1	1	
1	.	.	
1	.	1	
1	1	.	
1	1	1	

فهرست منابع کتاب

مؤلف	نام کتاب	مترجم	ناشر	سال چاپ
۱_ Nigel P.Cook	Introductory Digital Electronics	—	Prentice –Hall	
۲_ Charles H.Roth, JR	Fundamentals of Logic Design	—	Pws Publishing co	۱۹۹۲
۳_ Nelson, Negle, carroll, Irwin	Digital Logic circuit Analysis and design	—	Prentice – Hall	۱۹۹۵
۴_ Ronald .Tocci	Digital system ; Principles and applications	—	Prentice – Hall	۱۹۹۱
۵_ Moris M.Mano	Digital Design	—	Prentice –Hall	۱۹۸۴
۶_ Roger L.Tokhim	Digital Electronics	—	Mc Graw Hill	۱۹۹۰
سال چاپ	ناشر	نام کتاب	مؤلف	
۱۳۶۹	دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	دستور کار آزمایشگاه دیجیتال	۷- مهرداد، فرج	
۱۳۷۴	انتشارات دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی	مدارهای منطقی و دیجیتالی	۸- نصری، غلامحسین	
۱۳۸۹	انتشارات شرکت صنایع آموزشی	منبع تغذیه و واحد کنترل	۹- نصیری سوادکوهی، شهرام	

