

فصل نهم

الکترونیک صنعتی

زمان اجرا : ۲۰ ساعت آموزشی

هدف کلی : آموزش کاربردی قطعات الکترونیک صنعتی

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :


- ۱۷- ساختمان ترایاک را توضیح دهد.
- ۱۸- مشخصه ولت آمپر ترایاک را تحلیل کند.
- ۱۹- کاربرد دایاک و ترایاک را در مدار کنترل فاز تحلیل کند.
- ۲۰- ساختمان SCS را توضیح دهد.
- ۲۱- کاربردهای SCS را نام ببرد.
- ۲۲- به سوالات الگوی پرسش پاسخ دهد.
- ۲۳- ساختمان ترانزیستور UJT را تحلیل کند.
- ۲۴- منحنی ولت آمپر UJT را تحلیل کند.
- ۲۵- مدار معادل UJT را تحلیل کند.
- ۲۶- مدار نوسان‌ساز UJT را تحلیل کند.
- ۲۷- نحوه راه‌اندازی SCR با استفاده از UJT را تحلیل کند.
- ۲۸- ساختمان ترانزیستور PUT را شرح دهد.
- ۲۹- منحنی مشخصه PUT را تحلیل کند.
- ۳۰- مدار نوسان‌ساز PUT را تحلیل کند.
- ۳۱- به سوالات مربوط به UJT و PUT پاسخ دهد.

- ۱- ساختمان دیود چهار لایه را شرح دهد.
- ۲- مشخصه ولت آمپر دیود شاکلی را تحلیل کند.
- ۳- یک نمونه کاربرد دیود شاکلی را شرح دهد.
- ۴- ساختمان SCR را شرح دهد.
- ۵- مدار معادل ترانزیستوری SCR را تحلیل کند.
- ۶- نحوه تریگر کردن SCR را تحلیل کند.
- ۷- روش‌های مختلف خاموش کردن SCR را تحلیل کند.
- ۸- مشخصه ولت آمپر SCR را تحلیل کند.
- ۹- مدار محافظ بار SCR را تحلیل کند.
- ۱۰- طرز کار مدار دیمیر با SCR را تحلیل کند.
- ۱۱- کلید استاتیکی نیم موج با SCR را تحلیل کند.
- ۱۲- ساختمان LASCR را شرح دهد.
- ۱۳- یک نمونه مدار کاربردی LASCR را تحلیل کند.
- ۱۴- به سوالات مربوط به دیود چهار لایه و SCR پاسخ دهد.
- ۱۵- ساختمان دایاک را شرح دهد.
- ۱۶- منحنی مشخصه ولت آمپر دایاک را تحلیل کند.

گفته می‌شود که در مدارهای کنترل قدرت به کار می‌روند و مانند یک کلید الکترونیکی عمل می‌کنند. برخی از این عناصر قادر هستند ولتاژهای زیاد تا حدود هزار ولت و جریان‌های زیاد تا

پیش‌گفتار
تریستور (thyristor) یک کلمه یونانی به مفهوم (در) است. تریستورها به مجموعه‌ای از عناصر الکترونیکی نیمه‌هادی


۱-۹-۱- ب نماد دیود شاکلی نشان داده شده است.

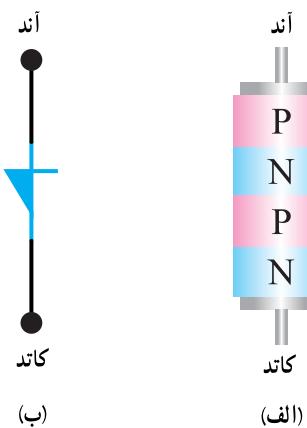

شکل ۱-۹-۱- ساختمان کریستالی و نماد FLD

۱-۹-۲- مدار معادل دیودی FLD : در دیود چهار

لایه FLD می‌توان هر اتصال PN را معادل یک دیود در نظر گرفت، لذا دیود چهار لایه مطابق شکل ۱-۹-۲ به سه اتصال PN تقسیم می‌شود.

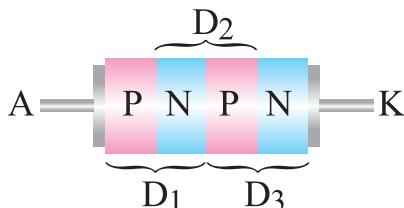

شکل ۱-۹-۲- هر اتصال PN معادل یک دیود است.

به این ترتیب مدار معادل دیودی FLD با استفاده از سه

دیود به صورت شکل ۱-۹-۳ در می‌آید.



شکل ۱-۹-۳- مدار معادل دیودی FLD

۱-۹-۳- نحوه بایاس کردن دیود چهار لایه : اتصال

ولناز به دوسر دیود چهار لایه به دو صورت امکان‌پذیر است.

حدود چند صد آمپر را با سرعت زیاد قطع و وصل کنند. این موضوع سبب شده است که تریستورها به جای کنتاکتورها و رله‌های الکترومکانیکی در صنعت به کار گرفته شوند. این عناصر برای کنترل دور موتورهای الکتریکی، کنترل دمای المان‌های حرارتی، سیستم‌های روشنایی و وسایلی از این نوع در حد گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این فصل موارد زیر را بررسی خواهیم کرد :

– دیود چهار لایه FLD

(Four Layer Diode)

– یکسوساز کنترل شده سیلیکونی SCR

(Silicon Controlled Rectifier)

– قابل کنترل با نور SCR

(Light Activated SCR)

– تراپاک یا عنصر سه قطبی قابل کنترل با جریان متناوب

(Triac-Triode Alternating Current)

– دیاک یا دیود جریان متناوب

(Diac-Diod Alternating Current)

– ترازیستور تک اتصالی UJT

(Uni junction Transistor)

– ترازیستور تک اتصالی قابل برنامه‌ریزی

(Put-Programmable uni junction transistor)

یادآوری می‌شود که FLD، SCS، SCR، LASCR و

تراپاک به عنوان عناصر قدرت و دیاک، UJT و PUT به عنوان

عناصر فرمان به کار می‌روند.

۱-۹-۴- دیود چهار لایه (Four Layer Diode) FLD

دیود چهار لایه را اغلب به نام دیود شاکلی

SuS (Silicon universal Switch) یا (Shockley Diode)

می‌شناسند. این قطعه نوعی تریستور است که با استفاده از چهار


لایه نیمه‌هادی PNPN ساخته می‌شود. دیودهای چهار لایه مانند

دیودهای معمولی دارای یک آند و یک کاتد هستند.

در شکل ۱-۹-۱- الف ساختمان کریستالی و در شکل

لایه بیشتر از ولتاژ شکست D_4 در شکل ۹-۴ باشد. تشریح دقیق‌تر عملکرد مدار، در مدار معادل ترانزیستوری دیود چهار لایه بیان خواهد شد.

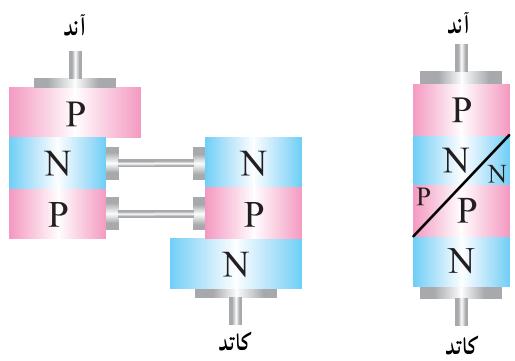
۹-۱-۳ مدار معادل ترانزیستوری دیود چهار لایه: می‌توان دیود چهار لایه را به صورت شکل ۹-۶-الف برش داد و آن را به دو بخش مطابق شکل ۹-۶-ب تقسیم نمود.



الف- محل برش ب- برش معادل از هم جدا شده کریستالها


شکل ۹-۶-نحوه برش دیود چهار لایه

همان‌طور که در شکل ۹-۶ مشاهده می‌شود نیمة سمت چپ معادل یک ترانزیستور PNP و نیمة سمت راست یک ترانزیستور NPN است. لذا طبق شکل ۹-۷ دیود شاکلی از دو ترانزیستور PNP و NPN تشکیل می‌شود. این دو ترانزیستور به یکدیگر کوپلاژ مستقیم شده‌اند. این مجموعه به قفل ترانزیستوری (Latch) معروف است.

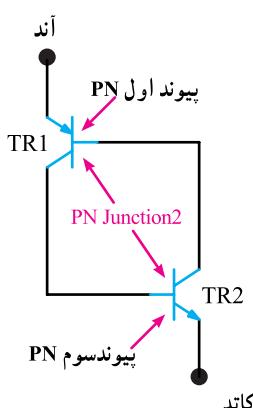

شکل ۹-۷-معادل FLD به صورت قفل ترانزیستوری


الف) آند به قطب مثبت و کاتد آن به قطب منفی باتری وصل شود، در این شرایط اصطلاحاً می‌گویند دیود چهار لایه در بایاس موافق قرار دارد، زیرا با توجه به شکل ۹-۴ دو دیود (D_1 و D_3) در بایاس موافق و تنها یک دیود (D_2) در بایاس مخالف قرار می‌گیرد. در این حالت فقط جریان نشتی از دیود عبور می‌کند.

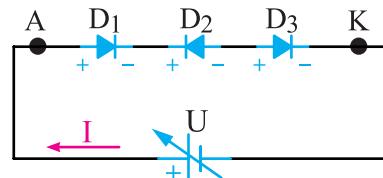

شکل ۹-۴-دیود چهار لایه در بایاس موافق

ب) اگر آند به قطب منفی و کاتد به قطب مثبت باتری وصل شود، در این حالت اصطلاحاً می‌گویند دیود چهار لایه در بایاس مخالف قرار دارد، زیرا با توجه به شکل ۹-۵ در این شرایط، دو دیود (D_1 و D_3) در بایاس مخالف و تنها یک دیود (D_2) در بایاس موافق قرار می‌گیرد.

در این حالت نیز تنها جریان نشتی از دیود عبور می‌کند.

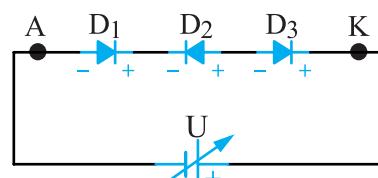

شکل ۹-۵-دیود چهار لایه در بایاس مخالف


توجه داشته باشید که اصطلاح بایاس موافق و بایاس مخالف برای دیود ۴ لایه مشابه دیود معمولی نیست و تنها تعداد دیودهایی که در بایاس موافق یا مخالف قرار دارند شرایط مدار را تعیین می‌کند.

در زمانی که دیود چهار لایه در بایاس موافق قرار دارد، زمانی جریان در دیود برقرار می‌شود که ولتاژ دو سر دیود چهار

(قطع) عمل می کند.

$$I_{B1} \downarrow \rightarrow I_{C1} \downarrow \rightarrow I_{B2} \downarrow \rightarrow I_{C2}$$

روند کاهش تداوم می یابد تا دیود قفل می شود و به صورت یک کلید قطع عمل می کند.

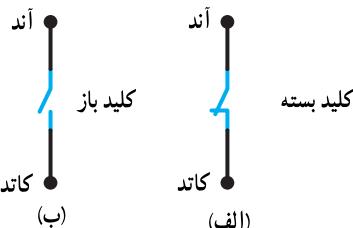


شکل ۹-۹- قفل ترانزیستوری معادل کلید بسته و کلید باز


۹-۱-۴ منحنی مشخصه ولت آمپر دیود

چهار لایه: هرگاه مطابق شکل ۹-۱۰ ولتاز مشتبی را به آند (نسبت به کاتد) بدھیم، پیوند «بیس امیر» TR_۱ و TR_۲ در بایاس موافق و پیوند «بیس کلکتور» آنها در بایاس مخالف

همان طور که در شکل ۹-۷ مشاهده می کنید، کلکتور TR_۱ به بیس TR_۲ و کلکتور TR_۲ به بیس TR_۱ اتصال دارد. این نوع اتصال باعث فیدبک مثبت می شود و می تواند شرایطی را به وجود آورد تا عمل قفل شدن ترانزیستوری انجام پذیرد. در این حالت هر تغییری در جریان در هر نقطه ای از حلقة فیدبک، تقویت می شود و پس از تقویت با همان فاز به نقطه شروع بر می گردد. به شکل ۸-۹ توجه کنید.

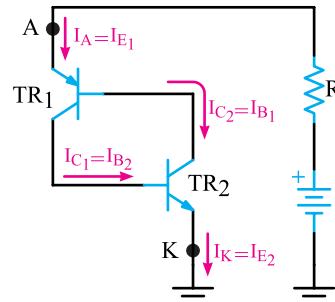

شکل ۸-۹- عمل قفل ترانزیستوری

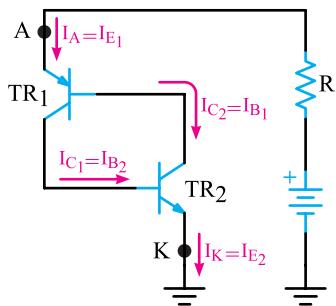

شکل ۹-۱۰- دیود چهار لایه در بایاس موافق

قرار می گیرند، چنانچه ولتاژ بایاس (V_{AK}) کم باشد، جریان بسیار کمی در دیود چهار لایه برقرار می شود و دیود در حالت قطع (off State) قرار می گیرد. این ناحیه را ناحیه قطع موافق مقاومت دیود چهار لایه زیاد است و تقریباً مانند یک کلید باز عمل می کند. اگر ولتاژ آند، کاتد (V_{AK}) به تدریج افزایش یابد، جریان آند (I_A) نیز افزایش می یابد. در صورتی که V_{AK} را باز هم افزایش دهیم، به نقطه ای می رسیم که دیود مانند کلید بسته عمل می کند این ولتاژ را ولتاژ شکست موافق دیود چهار لایه

مثلًا اگر جریان بیس TR_۱ افزایش یابد، جریان کلکتور TR_۱ افزایش می یابد و منجر به جاری شدن جریان بیشتری در بیس TR_۱ می شود و در ادامه جریان کلکتور TR_۲ بیشتری را ایجاد می کند. در نتیجه، بیس TR_۲ با شدت بیشتری راه اندازی می شود. این روند یعنی بالا رفتن جریان ها ادامه می یابد تا این که هر دو ترانزیستور به اشباع می رسند. در این حالت دیود چهار لایه قفل می شود و طبق شکل ۹-۹-الف مانند یک کلید بسته یا وصل عمل می کند.


$$I_{B1} \uparrow \Rightarrow I_{C1} \uparrow \Rightarrow I_{B2} \uparrow \Rightarrow I_{C2}$$

تداوی عملیات در حلقة فیدبک و قفل شدن ترانزیستور

حال اگر عاملی باعث کاهش جریان بیس TR_۱ شود، جریان کلکتور TR_۲ کاهش می یابد و جریان بیس TR_۱ را نیز کم می کند. کاهش جریان بیس TR_۱ جریان کلکتور کمتری را به وجود می آورد و در ادامه، جریان بیس TR_۱ را به مقدار بیشتری کاهش می دهد. این عمل ادامه می یابد تا این که هر دو ترانزیستور به حالت قطع می روند. در این شرایط دیود شاکلی مجددًا قفل شده و طبق شکل ۹-۹-ب شبیه به یک کلید باز


۹-۲- کاربرد دیود چهارلایه به عنوان نوسان‌ساز (Relaxation oscillator)

طبق شکل ۹-۱۲ با استفاده از دیود چهارلایه مدار نوسان‌ساز لخت تشکیل می‌شود.

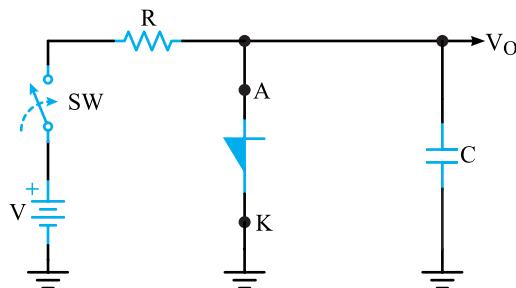

شکل ۹-۱۲- مدار نوسان‌ساز لخت

در لحظه بستن کلید (SW) چون خازن در حالت تخلیه قرار دارد، به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کند. در این حالت ولتاژ دو سر خازن با ولتاژ V_{AK} دیود چهارلایه برابر است و دیود مانند کلید باز عمل می‌کند. با گذشت زمان خازن از طریق مقاومت R در مسیر نشان داده شده در شکل ۹-۱۳ شروع به شارژ می‌کند.

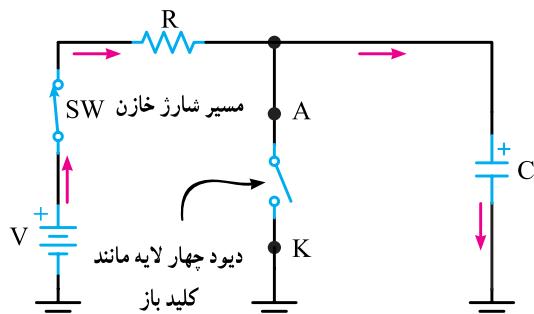

شکل ۹-۱۳- مسیر شارژ خازن در لحظه بستن کلید


شارژ خازن ادامه می‌باید تا مقدار آن به اندازه ولتاژ شکست موافق (V_{BRF}) دیود چهارلایه برسد، در این حالت دیود هدایت می‌کند و باعث شارژ سریع خازن مطابق شکل ۹-۱۴ از طریق دیود می‌شود.

می‌نامند و با V_{BRF} نشان می‌دهند.

(V_{BRF} =Forward Breakover Voltage)

در این ولتاژ، مقدار جریان آند برابر با جریان سوئیچ دیود (I_S Switching Current = I_S) می‌شود. با توجه به مدار معادل ترانزیستوری دیود چهار لایه، در ولتاژ V_{BRF} هر دو ترانزیستور به اشباع می‌روند و در دیود چهار لایه، پدیده شکست رخ می‌دهد.

هنگامی که دیود چهار لایه وصل می‌شود، مانند یک کلید بسته عمل می‌کند و به طور طبیعی جریان زیاد I_S از آن عبور می‌نماید. با توجه به اشباع شدن ترانزیستورها، در این حالت ولتاژ بایاس موافق دو سر دیود چهار لایه (V_{AK}) به شدت افت می‌کند و به مقدار بسیار کمی کاهش می‌باید. این ناحیه کار دیود چهار لایه را ناحیه هدایت موافق (Forward Conduction Region) (Forward Conduction Region) می‌نامند. نواحی کار دیود چهار لایه در منحنی مشخصه شکل ۹-۱۱ نشان داده شده است.

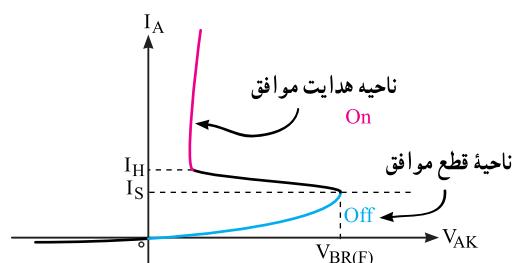

شکل ۹-۱۱- منحنی مشخصه ولت آمپر دیود چهار لایه

هرگاه جریان عبوری از دیود به کمتر از مقدار معینی که به نام جریان نگهدارنده (I_H) (Holding Current) مشهور است، برسد. قطعه به سرعت به حالت کلید باز (off switch) یعنی به ناحیه قطع موافق بر می‌گردد.


همان‌طوری که از منحنی مشخصه مشاهده می‌کنید مقدار I_S معمولاً کمتر از I_H است. منحنی مشخصه ولت آمپر دیود چهار لایه در بایاس مخالف، مانند مشخصه ولت آمپر یک دیود معمولی در بایاس مخالف است.

۹-۳- یکساز کنترل شده سیلیکونی SCR (Silicon Controlled Rectifier)

در بین قطعات چهارلایه، یکساز کنترل شده سیلیکونی یکی از برمصرف‌ترین قطعات است. این قطعه اولین بار در سال ۱۹۵۶ در آزمایشگاه تلفن بل ساخته شد. از موارد کاربردهای SCR می‌توان مدارهای کنترل رله، تأخیر زمان، منبع تغذیه ثابت شده، کلید استاتیک و کنترل کننده فاز را نام برد.


در سال‌های اخیر، SCR‌های طراحی و ساخته شده‌اند که قادرند توانهای بسیار بالایی را کنترل کنند.

۹-۳-۱ ساختمان SCR : SCR یک قطعه چهارلایه PNPN شبیه دیود چهارلایه است که علاوه بر دو پایانه آند و کاتد یک پایانه گیت را نیز در اختیار دارد. در شکل ۹-۱۶ الف و ب ساختمان کریستالی و نماد SCR نشان داده شده است.

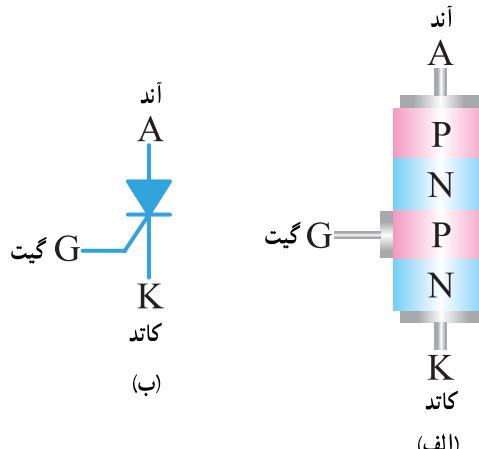


شکل ۹-۱۶- ساختمان کریستالی و نماد SCR

نحوه بسته‌بندی متعارف(Typical package) و شکل ظاهری چند نمونه SCR را در شکل ۹-۱۷ مشاهده می‌کنید.

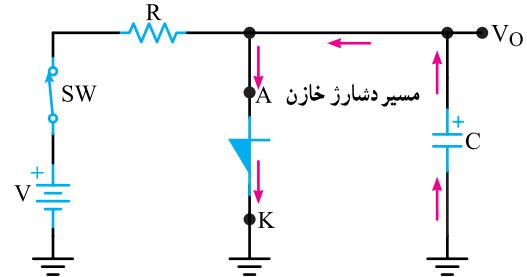

شکل ۹-۱۴- مسیر دشارژ خازن

دشارژ خازن آنقدر ادامه می‌یابد تا جریان عبوری از دیود به مقداری کم تراز جریان نگهدارنده (I_H) برسد، در این لحظه دیود به حالت قطع بر می‌گردد و خازن دوباره شروع به شارژ می‌کند و این دوره (سیکل) تکرار می‌شود. به این ترتیب می‌توانیم موجی مشابه شکل ۹-۱۵ را از دو سر خازن دریافت کنیم. فرکансی موج ایجاد شده به مقادیر R و C بستگی دارد.

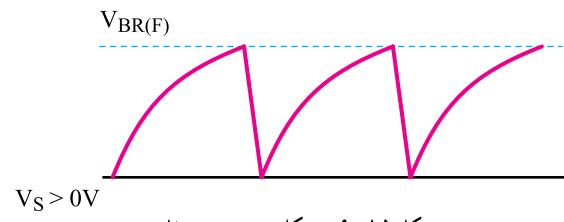


شکل ۹-۱۵- موج دو سر خازن

کار با نرم افزار : عملکرد مدار نوسان‌ساز لخت را با یکی از نرم افزارها اجرا کنید، سپس آن را برای داش آموزان به نمایش درآورید و از آنان بخواهید در خارج از برنامه کلاسی روی آن تمرین کنند.

برای هنرجویان علاقه‌مند:

کمی فکر کنید: شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت R چگونه است؟ در مورد آن با دوستان خود بحث کنید و به نتیجه برسید.

مانند شکل ۹-۱۹ یک نیمه از SCR معادل یک ترازیستور PNP و نیمه دیگر آن معادل یک ترازیستور NPN است که کلکتور و بیس آنها بهم کوپل‌تر مستقیم شده‌اند.

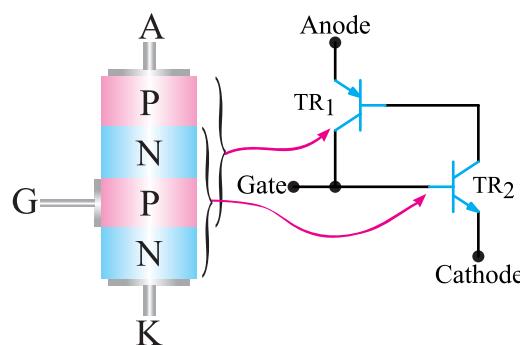


شکل ۹-۱۹- مدار معادل ترازیستوری SCR

۹-۳-۳ روشن کردن SCR: برای روشن کردن

ترازیستور باید آند آن را نسبت به کاتد در بایاس موافق قرار دهیم و به طور هم‌زمان یک سیگنال راه انداز به پایه گیت آن اعمال کنیم. به منظور تشریح کار SCR چند حالت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

حالت اول - جریان و ولتاژ گیت صفر است: در این حالت جریان بیس TR₂ مساوی صفر و جریان I_{CO} تقریباً معادل I_{CO} می‌شود. از طرفی چون جریان I_{CO} بسیار ناچیز است، نمی‌تواند ترازیستور TR₁ را روشن کند. در این شرایط هر دو ترازیستور در حالت خاموش باقی می‌مانند و طبق شکل ۹-۲۰ بین آند و کاتد امپدانس بالایی قرار می‌گیرد. که به معنای باز بودن مدار است.

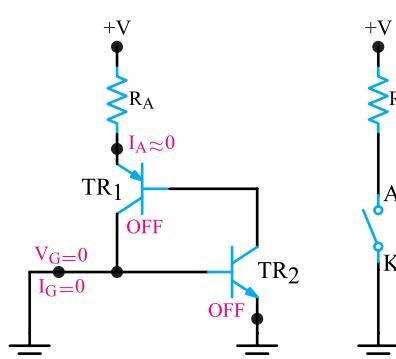


شکل ۹-۲۰- گیت SCR تحریک نشده است



شکل ۹-۱۷- بسته‌بندی انواع SCR

۹-۳-۲ مدار معادل SCR و عملکرد آن

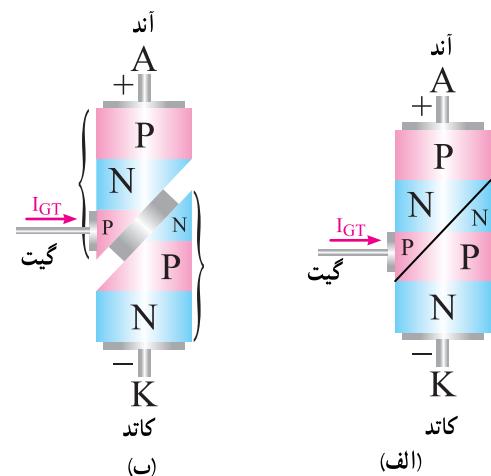(SCR Equivalent Circuit): برای درک بهتر عملکرد SCR می‌توان ساختمان کریستالی آن را مطابق شکل ۹-۱۸-الف، بش داد و آن را به دو نیمه جداگانه مانند شکل ۹-۱۸-ب تقسیم نمود.




دو نیمه جدا شده کریستالی

ساختمان کریستالی

شکل ۹-۱۸- ساختمان کریستالی بش خورده SCR

حالت سوم - قطع پالس تحریک (تریگر) V_G :

با قطع پالس تحریک (تریگر) V_G مطابق شکل ۹-۲۲، SCR همچنان در ناحیه فعال باقی می‌ماند و آند و کاتد آن مانند یک کلید بسته عمل می‌کند.

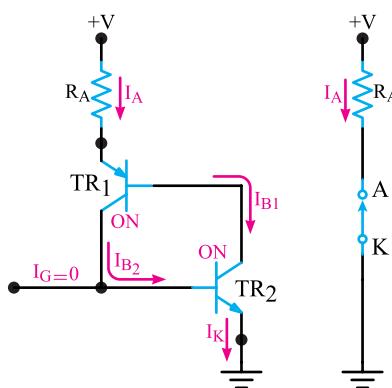

شکل ۹-۲۲- با قطع پالس تریگر SCR وصل باقی می‌ماند

بحث کنید: دلیل روشن ماندن SCR را با دوستان خود به بحث بگذارید و نتایج آن را به کلاس ارائه دهید.

۹-۳-۴ روشهای خاموش کردن SCR : در یک

روشن، اگر ولتاژ و جریان تحریک گیت SCR را قطع کنیم، SCR خاموش نمی‌شود و همچنان در ناحیه هدایت موافق، باقی می‌ماند. زیرا هر دو ترانزیستور TR₁ و TR₂ در حالت اشباع قرار دارند و برای خاموش کردن هر یک از آن‌ها باید جریان بیس را قطع کنیم. چون به بیس ترانزیستورها دسترسی نداریم، تغییر جریان بیس امکان‌پذیر نیست، بنابراین زمانی می‌توانیم SCR را خاموش کنیم که جریان آند را به مقداری کمتر از جریان نگهدارنده (I_H) برسانیم. لذا برای خاموش کردن SCR، ابتدا ولتاژ و جریان تحریک گیت را قطع می‌کنیم، سپس با استفاده از یکی از روشهای زیر SCR را خاموش می‌کنیم.

(الف) در زمانی که V_G قطع است ولتاژ آند را برای لحظه‌ای به صفر می‌رسانیم.

(ب) مطابق شکل ۹-۲۳ کلیدی را با آند SCR به صورت

حالت دوم - اعمال پالس مثبت به گیت: هرگاه یک پالس مثبت V_G را به گیت اعمال کنیم و دامنه V_G را به اندازه کافی بزرگ انتخاب نماییم. به طوری که بتواند TR₂ را روشن کند، شرایط زیر رخ می‌دهد.

الف) با اعمال V_G مقدار جریان بیس ترانزیستور TR₂

یعنی I_{B2} افزایش می‌یابد.


ب) با زیاد شدن I_{B2} مقدار I_{C2} زیاد می‌شود.

پ) چون $I_{C2} = I_{B1}$ است، با افزایش I_{C2} مقدار I_{B1} زیاد می‌شود.


ت) با زیاد شدن I_{B1} مقدار جریان I_{C1} افزایش می‌یابد.

ث) چون $I_{C1} = I_{B2}$ است با زیاد شدن I_{C1} مقدار I_{B2} مجدداً زیاد می‌شود و دوره عملیات تکرار می‌گردد.

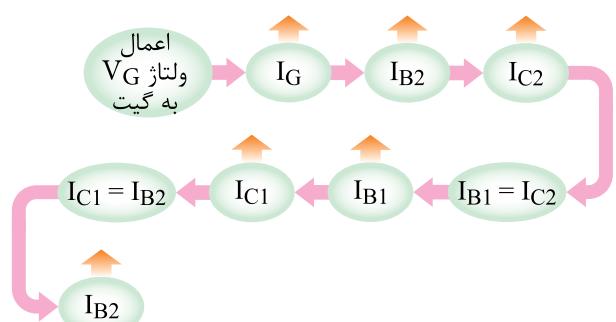فرآیند عملیات را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:




در شکل ۹-۲۱-الف هدایت ترانزیستورهای TR₁ و TR₂ در شکل ۹-۲۱-ب مدار معادل آن به صورت یک کلید بسته، نشان داده شده است.

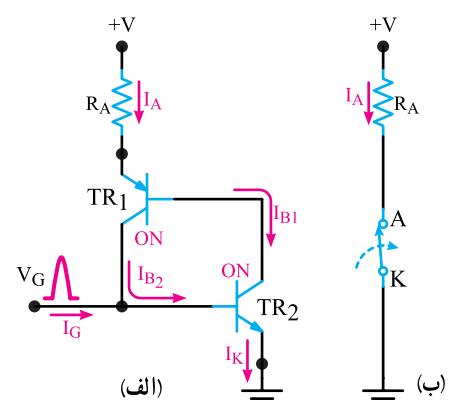


شکل ۹-۲۱- نحوه وصل نمودن SCR و معادل آن به صورت یک کلید وصل

سری می‌بندیم و باز نمودن کلید، جریان آند را برای لحظه‌ای به صفر می‌رسانیم. (در این حالت باید V_G قطع باشد)

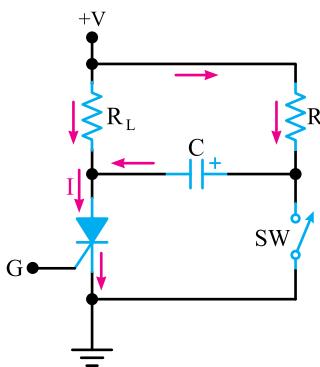


شکل ۹-۲۵—ایجاد جریانی بر خلاف جریان اصلی در SCR روشن

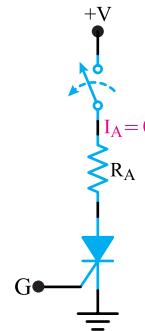

شکل ۹-۲۳—با باز کردن کلید جریان آند صفر می‌شود.

با توجه به شکل ۹-۲۵ هنگامی که SCR روشن است کلید SW (که معمولاً یک کلید ترانزیستوری است) قطع و خازن C از طریق R تا ولتاژ منبع (+V) شارژ می‌شود. با بسته شدن کلید SW خازن C مطابق شکل ۹-۲۶ از طریق تخلیه می‌شود و جریانی بر خلاف جریان اصلی در SCR ایجاد می‌کند.

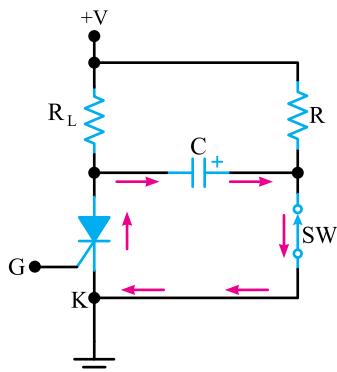


شکل ۹-۲۶—مسیر تخلیه خازن پس از بستن کلید SW

جریان دشارژ خازن، جریان آند (I_A) را به کمتر از جریان نگه‌دارنده SCR (I_H) می‌کشاند و SCR را خاموش می‌کند.

نکته: روشن شدن SCR را اصطلاحاً آتش کردن SCR می‌نامند.


پ) مطابق شکل ۹-۲۴ پس از قطع ولتاژ V_G ، کلید K را بین آند و کاتد SCR به صورت موازی قرار می‌دهیم. با وصل کردن کلید، آند SCR به کاتد آن اتصال کوتاه می‌شود و I_A را به صفر می‌رساند. با صفر شدن I_A , SCR خاموش می‌شود.

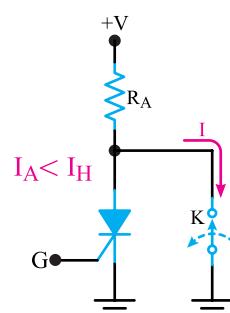

شکل ۹-۲۴—با بستن کلید K مقدار V_A و I_A صفر می‌شود.

فکر کنید: در این حالت اگر کلید K را دوباره باز کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

ت) راه دیگر برای خاموش کردن SCR، ایجاد جریانی بر خلاف جریان اصلی عبوری از SCR است. این جریان سبب می‌شود، جریان آند (I_A) به مقداری کمتر از جریان نگه‌دارنده (I_H) برسد. در شکل ۹-۲۵ مدار مربوط به این روش رسم شده است.

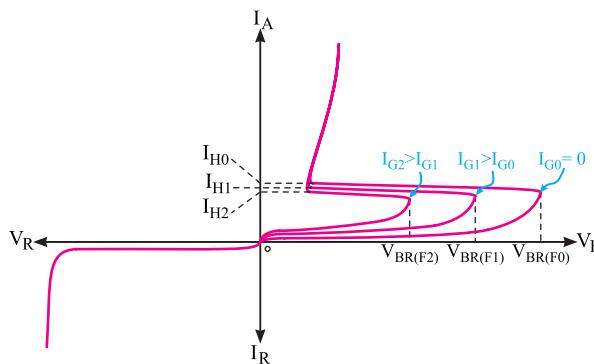

شکل ۹-۲۸- منحنی مشخصه ولت آمپر SCR به ازای آهای مختلف

۹-۳-۵- منحنی مشخصه ولت آمپر SCR :

می تواند مانند یک دیود چهار لایه (FLD) عمل کند و بدون تحریک گیت و از طریق افزایش ولتاژ آند - کاتد روشن شود. توجه داشته باشید زمانی SCR روشن می شود که ولتاژ بین آند و کاتد آن به حد ولتاژ شکست موافق (V_{BRF}) برسد در این حالت منحنی مشخصه SCR مطابق شکل ۹-۲۷ شبه منحنی مشخصه یک دیود چهار لایه است. نواحی مختلف روی این منحنی نام گذاری شده است.

۹-۴- کاربردهای SCR


SCR در مدارهای DC و AC کاربردهای زیادی دارد.

در این بخش چند کاربرد آن را معرفی خواهیم کرد.

۹-۴-۱- مدار کنترل قطع و وصل جریان توسط


(ON-Off Control of current) SCR : شکل ۹-۲۹

مداری از SCR را نشان می دهد که با وصل لحظه ای کلید فشاری SW_1 ، جریان در بار برقرار می شود و برای قطع جریان بار، کافی است کلید فشاری SW_2 را به صورت لحظه ای وصل کنیم.

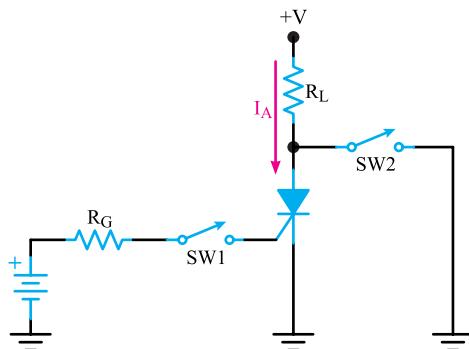

شکل ۹-۲۹- مدار کنترل قطع و وصل جریان

فرض می کنیم SCR در ابتدای کار قطع باشد. کلید فشاری SW_1 را برای لحظه ای وصل می کنیم، پالس تحریک به گیت SCR اعمال می شود و SCR را روشن می کند. با روشن شدن SCR جریان از بار R_L عبور می نماید. با قطع کلید فشاری SW_1 SCR، SW_2 هم چنان در ناحیه هدایت باقی می ماند.

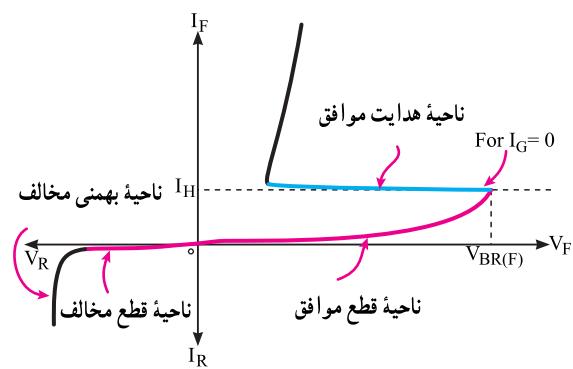

شکل ۹-۲۷- منحنی مشخصه ولت آمپر SCR

مقدار ولتاژ شکست موافق SCR را می توان با افزایش مقدار I_G کاهش داد. با اعمال یک ولتاژ معین به پایه گیت و افزایش جریان گیت به مقدار I_G ، مقدار V_{BRF} مورد نیاز برای هدایت SCR، به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. هم چنان با افزایش I_G ، مقدار جریان نگه دارنده I_H نیز کم می شود. اگر جریان گیت را تا $I_{G\alpha}$ افزایش دهیم، SCR با مقادیر ولتاژ خیلی کم تری آتش خواهد شد و مشخصه آن به مشخصه دیود معمولی ترددیکتر می شود.

در شکل ۹-۲۸ منحنی مشخصه ولت آمپر SCR را به ازای مقادیر مختلف I_G ملاحظه می کنید. منحنی مشخصه معکوس SCR شبیه به منحنی مشخصه معکوس یک دیود معمولی است با این تفاوت که ولتاژ شکست معکوس آن (V_{BRR}) به مراتب بیشتر از ولتاژ شکست معکوس دیود معمولی است.

پاسخ: در هنگام وصل سوئیچ SW₁ جریان تحریک گیت

$$\text{از رابطه } I_G = \frac{V_{\text{TRIG}} - V_{\text{GK}}}{R_G} \text{ به دست می‌آید.}$$

$$I_G = \frac{3 - 0 / 7}{5 / 6 \text{ k}\Omega} = \frac{2 / 3}{5 / 6} = 41.0 \mu\text{A}$$

با وصل SCR جریان آند برابر است با


$$I_A = \frac{V_A - V_{\text{AK}}}{R_A} = \frac{15 - 0 / 2}{33 \Omega} = 44.8 \text{ mA}$$

بحث کنید: در صورتی که SCR را با پالس منفی

تحریک کنیم چه اتفاقی در مدار شکل ۹-۳۱ رخ می‌دهد؟ نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۹-۴-۲ کلید استاتیکی: در شکل ۹-۳۲ یک

کلید استاتیکی سری نیم موج نشان داده شده است.

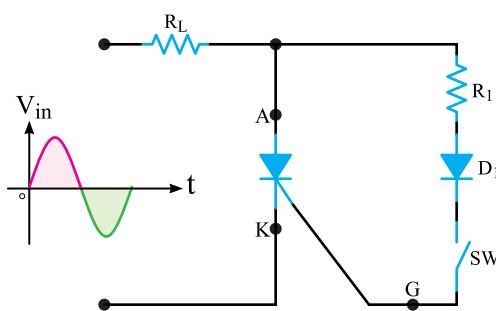


شکل ۹-۳۲- مدار کلید استاتیکی سری نیم موج

اگر طبق شکل ۹-۳۳ کلید SW را بیندیم جریان گیت در نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی جاری می‌شود و SCR را روشن می‌کند. مقاومت R_A جریان گیت را محدود می‌سازد. وقتی که SCR روشن می‌شود، ولتاژ بین آند و کاتد آن (V_F) افت می‌کند، و جریان بار که همان جریان عبوری از SCR است افزایش می‌یابد. برای قسمت منفی سیگنال ورودی، SCR خاموش خواهد شد؛ زیرا آند نسبت به کاتد منفی است. دیود D₁ برای ممانعت از عبور جریان گیت معکوس به کار رفته است. در شکل ۹-۳۳ شکل

فعالیت کلاسی: به چه دلیل با قطع شدن کلید SW₁، SCR همچنان روشن باقی می‌ماند، بحث کنید و در مورد آن توضیح دهید.

هرگاه برای لحظه‌ای کوتاه کلید SW₂ وصل شود، جریان از بار و سوئیچ مطابق شکل ۹-۳۰ عبور می‌کند و ولتاژ آند SCR را به شدت کاهش می‌دهد.

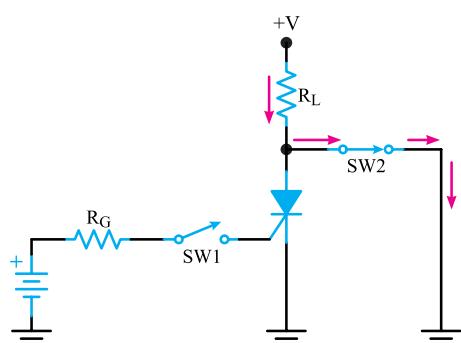


شکل ۹-۳۰- مسیر عبور جریان از بار و سوئیچ SW₂

به این ترتیب جریان SCR کاهش می‌یابد و از جریان نگهداشته (I_H) کمتر می‌شود و SCR به حالت قطع می‌رود. در حالتی که کلید SW₂ در حالت قطع قرار داشته باشد جریان بار نیز صفر می‌شود.

مثال ۹-۳۱- در شکل ۹-۳۱ در صورتی که V_{AK}=۰/۲ در ولت و V_{GK}=۰/۷ ولت و I_H=۵mA برابر باشد.


اگر برای لحظه‌ای شستی فشاری SW₁ را وصل کنیم، جریان تحریک گیت SCR و جریان عبوری از بار را محاسبه کنید.

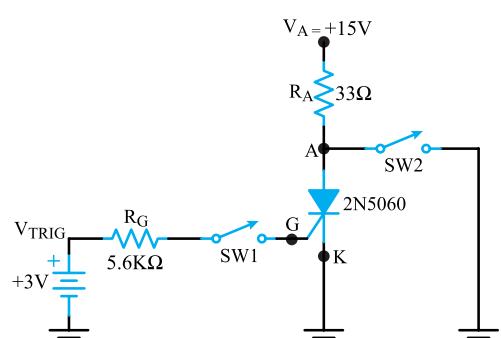

شکل ۹-۳۱


ثابت زمانی شارژ خازن توسط R_1 و C_1 تعیین می‌شود.
ولتاژ بوجود آمده در دو سر خازن، C_1 ، توسط پتانسیومتر SCR و مقاومت R_2 تقسیم ولتاژ می‌شود و ولتاژ تحریک گیت SCR را تعیین می‌کند.

وقتی کلید K_1 را می‌بندیم خازن C_1 در مسیر نشان داده شده در شکل ۹-۳۵ شروع به شارژ می‌کند.

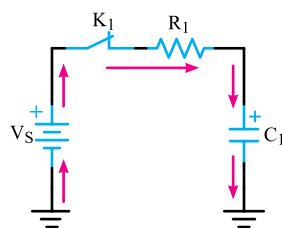

شکل ۹-۳۵—مسیر شارژ خازن C_1


افزایش ولتاژ دو سر خازن، موجب افزایش ولتاژ تحریک SCR می‌شود و به حدی می‌رسد که SCR را روشن می‌کند. با روشن شدن SCR ، خازن با سرعت از طریق آند-کاند SCR در مسیر نشان داده شده در شکل ۹-۳۶ شروع به تخلیه می‌کند.

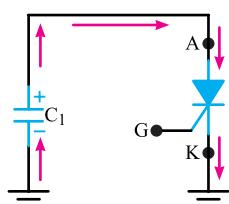

شکل ۹-۳۶—مسیر تخلیه خازن

با تخلیه شدن خازن، جریان عبوری از SCR (I_A) کاهش می‌یابد. وقتی جریان I_A به مقداری کمتر از جریان نگهدارنده (I_H) برسد، SCR خاموش می‌شود. از این لحظه خازن دوباره شروع به شارژ می‌کند و دوره ذکر شده تکرار می‌گردد. در شکل ۹-۳۷ شکل موج خروجی که از دو سر SCR دریافت شده است را مشاهده می‌کنید. با تغییر پتانسیومتر می‌توان فرکانس موج دندانه ارها را تغییر داد.

موج‌های ولتاژ و جریان به دست آمده در عنصر مصرف کننده (بار) نشان داده شده است. نتیجه کار این مدار سیگنال یکسو شده نیم موجی است که از بار می‌گذرد. اگر هدایتی کمتر از 18° درجه مورد نظر باشد، در هنگام عبور نیم سیکل مثبت سیگنال ورودی، کلید در هر نقطه‌ای از فاز سیگنال می‌تواند بسته شود. نوع کلید استفاده شده در مدار می‌تواند الکترونیکی، مکانیکی یا الکترومغناطیسی باشد.

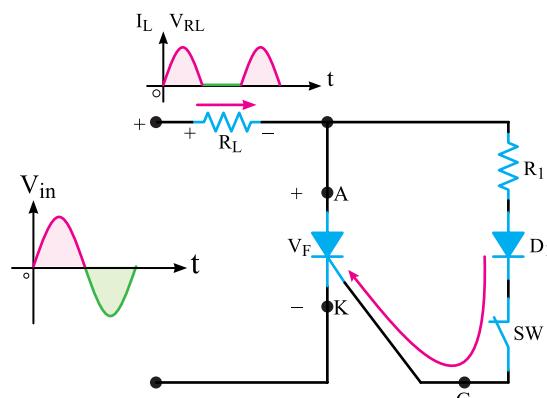


شکل ۹-۳۳—شکل موج ولتاژ و جریان دو سر بار

فکر کنید: آیا می‌توانیم زاویه‌ی کمتر از 18° درجه از نیم سیکل مثبت را از بار عبور دهیم؟

۹-۴-۳—مولد موج دندانه ارها ای توسط SCR

(SawtoothGenerator) : SCR مانند دیود چهارلایه

می‌تواند با اتصال به یک مدار RC ، موج دندانه ارها ای تولید نماید. مدار این مولد در شکل ۹-۳۴ رسم شده است.

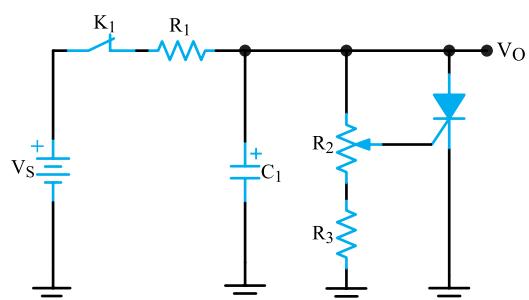


شکل ۹-۳۴—مدار مولد موج دندانه ارها ای توسط SCR

اگر به هر دلیلی ولتاژ خروجی منع تغذیه (V_i) افزایش یابد، ولتاژ ورودی مثبت مقایسه کننده از V_Z بیشتر می شود. از آن جا که در این حالت ولتاژ خطا مثبت است، خروجی تقویت کننده عملیاتی (مقایسه گر) می تواند SCR را هادی کند. با هادی شدن SCR، دو سر بر اتصال کوتاه می شود و منبع تغذیه را خاموش می کند. منابع تغذیه مجهز به محافظ SCR به نوعی محدود کننده جریان نیاز دارند تا در هنگام هدایت SCR، جریان به مقدار بیش از حد افزایش نیابد.


برای هنرجویان علاقه مند

۹-۴-۵ مدار محافظ ولتاژ اضافی بار : **(Over Voltage protection Circuit)** شکل ۹-۳۹ مدار ساده ای از یک منبع تغذیه و مدار محافظ اضافی ولتاژ خروجی را نشان می دهد.

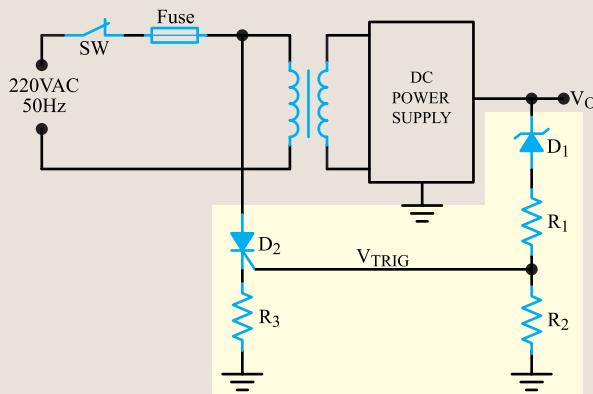

شکل ۹-۳۹- مدار محافظ اضافی ولتاژ بار


توسط دیود زنر D_1 و مقاومت های تقسیم کننده ولتاژ R_1 و R_2 ، یک شاخه موازی را با ولتاژ خروجی منبع تغذیه ایجاد کرده ایم. در حالت کار عادی منبع تغذیه هنگامی که ولتاژ خروجی در حد طبیعی است دیود زنر در حالت قطع قرار دارد. در این شرایط ولتاژ خروجی منبع تغذیه از ولتاژ شکست دیود زنر کمتر است. چنان چه به هر دلیلی ولتاژ خروجی افزایش یابد و از ولتاژ شکست زنر بیشتر شود، دیود زنر هدایت می کند و جریان عبوری از شاخه R_2 ، R_1 و D_1 را افزایش می دهد. این افزایش جریان، افت ولتاژ دو سر R_2 یعنی ولتاژ گیت SCR را افزایش

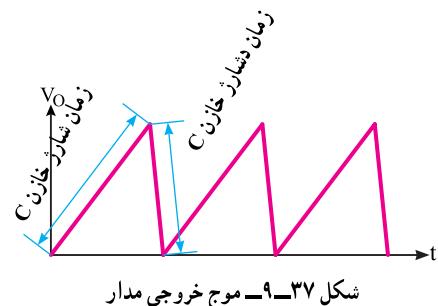

شکل ۹-۳۷- موج خروجی مدار


۹-۴-۶ محافظ بار (Load protector):

مدارهای مجتمع دیجیتالی قادر به تحمل افزایش ولتاژ تغذیه نیستند. برای جلوگیری از خراب شدن این نوع مدارهای مجتمع، که اغلب گران قیمت نیز هستند، می توانیم از محافظ استفاده کنیم. در شکل ۹-۳۸ یک نمونه مدار محافظ بار SCR با استفاده از مدار مقایسه گر نشان داده شده است. این مدار دارای سرعت عمل نسبتاً بالایی است.

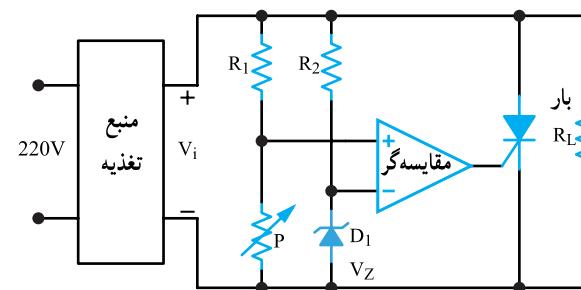


شکل ۹-۳۸- مدار محافظ بار

در این مدار با استفاده از دیود زنر D_1 و مقاومت R_2 ولتاژ مرجع V_Z برای ورودی منفی مقایسه کننده تأمین می شود. پتانسیومتر P و مقاومت R_1 نیز ولتاژ ورودی مثبت مقایسه کننده را تأمین می کند. به کمک پتانسیومتر P می توان سطح ولتاژ مقایسه را تغییر داد. اگر ولتاژ ورودی مثبت مقایسه کننده از V_Z بیشتر باشد، خروجی آن مثبت می شود و گیت SCR را تحریک می کند. در حالت عادی SCR قطع است؛ زیرا به وسیله پتانسیومتر ولتاژ ورودی مثبت مقایسه کننده روی مداری کمتر از ولتاژ V_Z تنظیم شده است. در نتیجه، ولتاژ خطای ظاهر شده در ورودی مقایسه کننده یعنی $(V_i^+ - V_Z^-)$ می شود و ولتاژ خروجی مدار مقایسه کننده را نیز منفی می کند. این خروجی نمی تواند SCR را به کار اندازد.

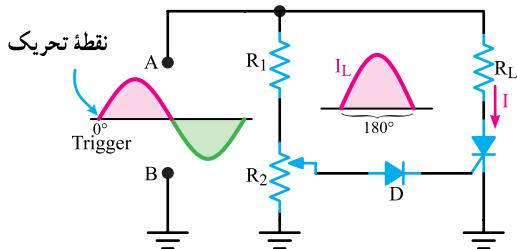

شکل ۹-۴۱- زاویه تحریک SCR در حدود صفر درجه

وقتی مطابق شکل ۹-۴۲، SCR در تزدیک قله نیم سیکل مثبت (حدود 90° درجه) تحریک شود، قدرت کمتری به بار می رسد. در این حالت SCR در زاویه حدود 90° درجه تحریک شده است.

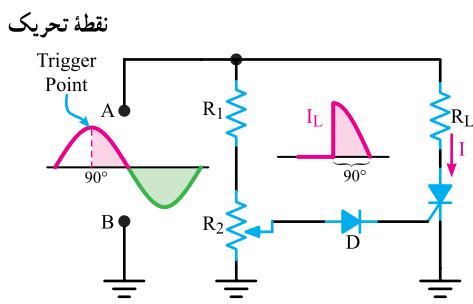


شکل ۹-۴۲- لحظه تحریک SCR حدود 90°

می دهد و آن را به حالت روشن می برد. با وصل شدن SCR، جریان عبوری از آن زیاد می شود و فیوز مدار را می سوزاند. به این ترتیب ولتاژ ورودی منبع تغذیه قطع می شود و بار را در مقابل اضافه ولتاژ محافظت می کند.


۹-۴-۶- کنترل قدرت نیم موج توسط SCR

(Half Wave power Control) : یکی از کاربردهای عمومی SCR، کنترل قدرت در لامپ ها (مدار تاریک کننده یا دیمیر)، در هیترهای برقی و موتورهای الکتریکی است. یک نمونه مدار کنترل فاز با مقاومت متغیر در شکل ۹-۴۰ نشان داده شده است.

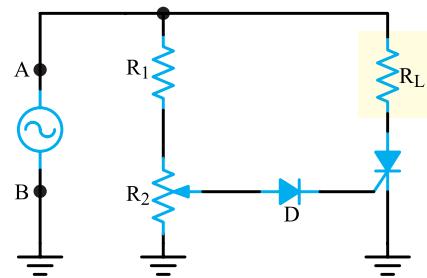

شکل ۹-۴۰- مدار کنترل فاز توسط SCR


به این ترتیب به وسیله تنظیم R_2 ، می توان در هر نقطه از سیگنال ورودی، بین صفر تا 90° درجه، گیت SCR را تحریک نمود و قدرت مورد نیاز را به بار انتقال داد. برای درک بهتر عمل کرد مدار در زاویه آش 45° یا زاویه فاز 45° (یعنی لحظه ای از سیگنال متناوب ورودی که SCR وصل می شود) به تشریح عملکرد مدار می پردازیم. به شکل ۹-۴۳ توجه کنید.

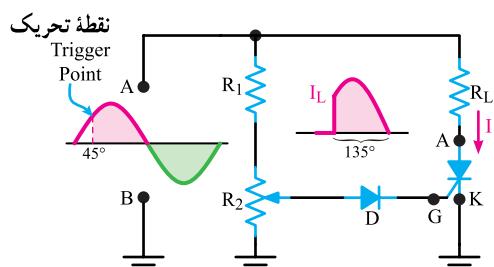

شکل ۹-۴۳- لحظه تحریک در زاویه فاز 45°

همان طوری که در شکل مشاهده می شود ولتاژ 220° ولت به دو پایانه A و B اتصال دارد. مقاومت بار می تواند مقاومت المنت حرارتی یک هیتر برقی یا مقاومت فیلامان یک لامپ باشد. مقاومت R_2 برای محدود کردن جریان گیت در مدار قرار دارد. برای تنظیم سطح تحریک گیت SCR، از پتانسیومتر R_2 استفاده شده است.


با تنظیم R_2 ، SCR می تواند در هر نقطه از نیم سیکل مثبت موج ورودی، بین زاویه 0° تا 90° درجه، تحریک شود. همان طوری که در شکل ۹-۴۱ نشان داده شده است وقتی SCR در تزدیکی شروع سیکل یعنی حدود زاویه صفر درجه تحریک شود، تقریباً تمام نیم سیکل ورودی (حدود 180°) در دو سریار افت می کند و ماکزیمم قدرت به بار می رسد.

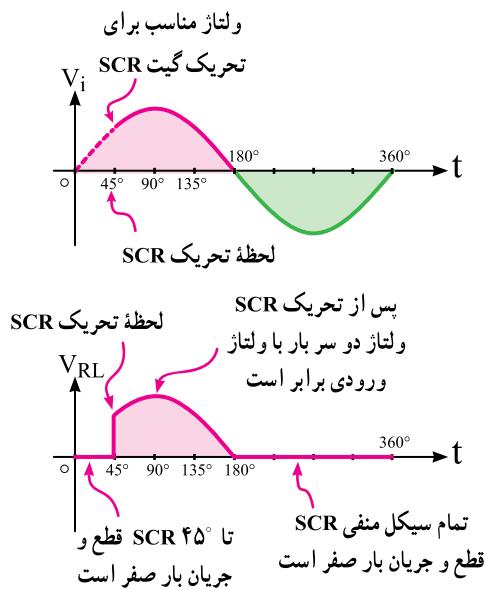

شکل ۹-۴۵- شکل موج ورودی و دو سر بار لحظه تحریک در زاویه فاز 45°

۹-۴-۷- مدار دیمیر یا تاریک‌کننده (Dimmer) :

به مدارهایی که می‌توانند نور لامپ را کنترل کنند، تاریک‌کننده یا دیمیر می‌گویند. در شکل ۹-۴۶ مدار یک دیمیر نشان داده شده است. در این مدار با تغییر پتانسیومتر R می‌توان زاویه برش ولتاژ را کنترل کرد. درنتیجه، قدرت داده شده به لامپ کنترل می‌شود. ولتاژ ورودی مدار، ولتاژ 220° ولت برق شهر است. لامپ نیز 60 وات 220° ولت درنظر گرفته شده است.

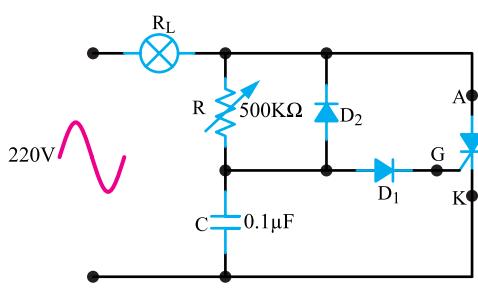


شکل ۹-۴۶- مدار دیمیر

در نیم پریود مثبت برق ورودی، خازن C از طریق پتانسیومتر R و لامپ R_L شارژ می‌شود. وقتی ولتاژ دوسر خازن به $1/4$ ولت می‌رسد، دیود D هادی می‌شود و جریان را هدایت می‌کند تا از گیت SCR بگذرد. از این لحظه به بعد SCR به صورت کلید بسته عمل می‌کند.

چون ولتاژ ورودی، توسط R_1 و پتانسیومتر R_2 تقسیم ولتاژ می‌شود و بخشی از افت ولتاژ دو سر پتانسیومتر، گیت SCR را تحریک می‌کند، پتانسیومتر R_2 را طوری تنظیم می‌کنیم که در زاویه 45° از سیگنال متناوب ورودی، ولتاژ لازم را جهت تحریک گیت SCR فراهم کند. بنابراین تا زمانی که دامنه سیگنال ورودی به اندازه ولتاژ در زاویه 45° افزایش نیابد، گیت SCR تحریک نمی‌شود و در حالت خاموش باقی می‌ماند. در این فاصله جریان عبوری از بار و ولتاژ دو سر آن صفر است.

در زاویه 45° ، دامنه سیگنال ورودی به حدی می‌رسد که ولتاژ تحریک، قادر به هدایت دیود D و تحریک گیت SCR می‌شود و در این لحظه SCR روشن می‌شود و جریان از بار R_L عبور می‌کند. در این حالت مطابق شکل ۹-۴۴ مانند یک کلید بسته است.

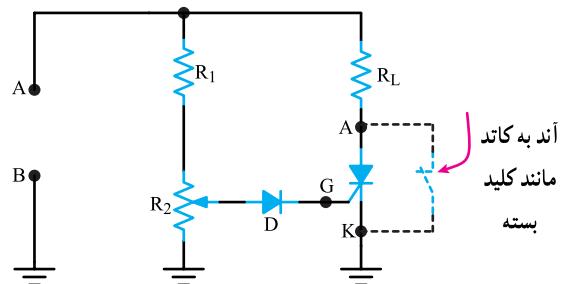


شکل ۹-۴۴- پس از تحریک مانند یک کلید بسته است.

با پایان نیم سیکل مثبت و صفر شدن سیگنال متناوب ورودی (در لحظه 180°)، ولتاژ آند به کاتد SCR صفر شده و SCR به حالت خاموش می‌رود. در تمام نیم سیکل منفی چون ولتاژ آند به کاتد SCR منفی است، SCR در حالت خاموش نگه داشته می‌شود. روشن شدن دوباره SCR، در لحظه 45° از نیم سیکل مثبت بعدی اتفاق می‌افتد. در شکل ۹-۴۵ شکل موج ولتاژ دوسر بار و شکل موج ولتاژ ورودی که با هم مقایسه شده اند را ملاحظه می‌کنید.

ولتاژ یک سو شده تمام موج در دو سر لامپ ۶ ولتی به وجود می‌آید و آن را روشن می‌کند. به پایه منفی خازن C، ولتاژ دوسر R_۲ وصل است. به پایه مثبت خازن C ولتاژ خروجی یکسوزار تمام موج وصل شده است. بنابراین خازن C به اندازه نفاضل ولتاژ پیک خروجی یکسوزار و ولتاژ دوسر R_۲، شارژ می‌شود. بنابراین در این شرایط ولتاژ کاتد SCR نسبت به آند آن مثبت است، درست هدایت نمی‌کند و در حالت قطع قرار دارد.

باتری ۶ ولتی از طریق R_۱ و D_۲ شارژ می‌شود. مقدار R_۱ با توجه به جریان شارژ برای باتری انتخاب می‌شود. بدیهی است وقتی آند D_۲ از کاتد آن مثبت‌تر باشد شارژ باتری انجام می‌گیرد. زمانی که برق شهر وصل است، سطح dc ولتاژ یکسوز شده در خروجی یکسوزار لامپ را روشن نگه می‌دارد. چنان‌چه برق شهر قطع شود، خازن C از طریق D_۲، R_۱ و R_۲ تخلیه می‌شود تا ولتاژ مثبت کاتد SCR از آند آن کم‌تر شود. به عبارت دیگر ولتاژ آند را نسبت به کاتد مثبت می‌کند. در همین لحظه ولتاژ محل اتصال R_۲ و R_۳ نیز مثبت می‌شود. ولتاژ کافی را برای تحریک گیت SCR تأمین می‌نماید و SCR را روشن می‌کند.

با روشن شدن SCR، ولتاژ باتری از طریق SCR، به لامپ می‌رسد و انرژی مورد نیاز را برای روشن کردن آن تأمین می‌کند. شکل ۹-۴۸ مسیر برقراری جریان در لامپ را توسط باتری ۶ ولتی در هنگام قطع برق شهر، نشان می‌دهد.

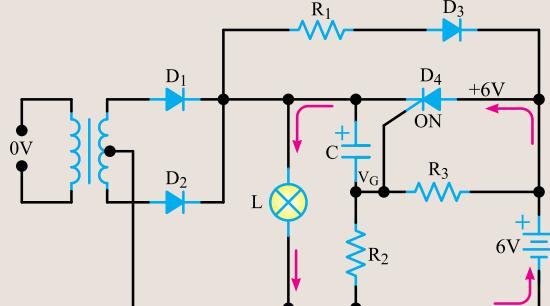

شکل ۹-۴۸- مسیر برقراری جریان در لامپ هنگام قطع برق شهر


زمانی که برق شهر وصل می‌شود، خازن C دوباره شارژ می‌شود و با توجه به فرآیند ذکر شده در مرحله قبل، SCR دوباره به حالت خاموشی می‌رود.

زمان رسیدن ولتاژ خازن به $1/4$ ولت به مقدار مقاومت پتانسیومتر (R) و ظرفیت خازن (C) بستگی دارد. پس از گذشت 18° درجه از نیم‌پریود مثبت، ولتاژ دوسر SCR ابتدا صفر می‌شود، سپس در جهت عکس افزایش می‌یابد. درست در لحظه صفر شدن ولتاژ نیم‌پریود مثبت، SCR قطع می‌گردد. لذا در نیم‌پریود منفی SCR خاموش است. در این نیم‌سیکل از طریق دیود D_۲، خازن C در جهت عکس شارژ می‌شود تا در نیم‌پریود مثبت بتوانیم با استفاده از مقاومت R، شارژ خازن را در محدوده وسیعی کنترل کنیم و زاویه برش‌های بزرگ‌تری داشته باشیم. دیود D_۱ مانع اتصال ولتاژ منفی به گیت SCR می‌شود. این مدار می‌تواند جریان عبوری از بار را تقریباً بین صفر تا 18° درجه کنترل کند.

نکته: منظور از زاویه برش زاویه‌ای است که در آن زاویه، قسمت‌هایی از نیم‌سیکل مثبت از SCR عبور نمی‌کند و عملاً حذف می‌شود.

برای هنرجویان علاقه‌مند

۹-۴-۸- برق اضطراری: در شکل ۹-۴۷ یک مدار برق اضطراری تک منبعی نشان داده شده است. در این مدار، شارژ یک باتری ۶ ولتی را بر عهده دارد. هم‌چنین انرژی DC لامپ L را در زمان قطع برق شهر تأمین می‌کند.

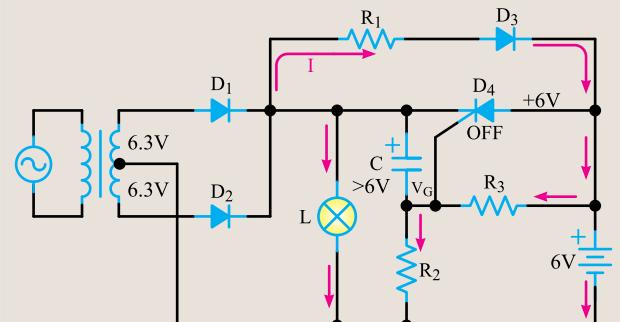

شکل ۹-۴۷- مدار برق اضطراری

با توجه به مدار تشکیل شده توسط دیودهای D_۱ و D_۲،

می اندازد. همان طور که مشاهده می شود منبع ورودی با سایر قسمت های مدار ارتباط الکتریکی ندارد.


فکر گنید: در مدار شکل ۹-۵ به چه دلیل از رله استفاده کرده ایم؟ چرا تقدیم مدار هشدار دهنده باز شدن در را مستقیماً از آند SCR دریافت نکرده ایم؟ با دوستان خود بحث کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

کار با نرم افزار:

در صورت امکان، مدارهای محافظه کار، کلید استاتیکی، مدار نشان دهنده منحنی مشخصه SCR، دیود چهار لایه، مدار دیم و برق اضطراری را شبیه سازی کنید و برای هنرجویان به اجرا درآورید و از آنان بخواهید، خارج از ساعات کلاس درس نیز به طور مستقل مدارهای نرم افزاری را اجرا کنند.

۶-۹- کلید قابل کنترل سیلیکونی (SCS) Silicon controlled Switch

SCS تریستوری است که چهار پایه دارد. دو پایه SCS را گیت می نامند. با تحریک یکی از گیت ها می توان SCS را وصل و یا قطع نمود. نماد این قطعه و نام پایه های آن در شکل ۹-۵۱ نشان داده شده است.

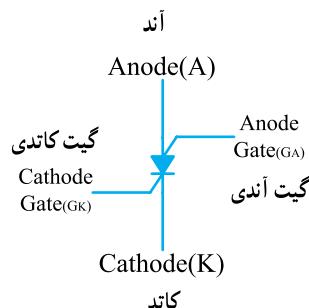

شکل ۹-۵۱ نماد SCS

۷-۹- مدار معادل ترانزیستوری SCS و طرز

کار آن: مدار معادل ترانزیستوری SCS در شکل ۹-۵۲ رسم شده است.

۹-۵ LASCR نوری SCR (Light Activated SCR)


Norی SCR (LASCR) یک نیمه هادی چهار لایه (تریستور) است که مانند یک SCR معمولی عمل می کند، با این تفاوت که توسط نور تحریک می شود. LASCR در صورتی که به طور صحیح بایاس شده باشد، چنانچه توسط نور کافی تحریک شود، به حالت روشن می رود و در یک جهت جریان آن به حدی کمتر از می دهد. هدایت LASCR تا زمانی که جریان آن به حدی کمتر از مقدار تعیین شده برسد، ادامه می یابد. نماد LASCR در شکل ۹-۴۹ نشان داده شده است.



شکل ۹-۴۹ نماد LASCR


چنان چه گیت LASCR باز باشد (آزاد باشد) نسبت به شدت نور حساسیت بیشتری دارد. اگر گیت LASCR را به کاتد اتصال دهیم، میزان حساسیت آن در مقابل نور کاهش می یابد.

۹-۵-۱ یک نمونه کاربرد LASCR: شکل ۹-۵۰ مدار LASCR را برای راه اندازی یک رله نشان می دهد.

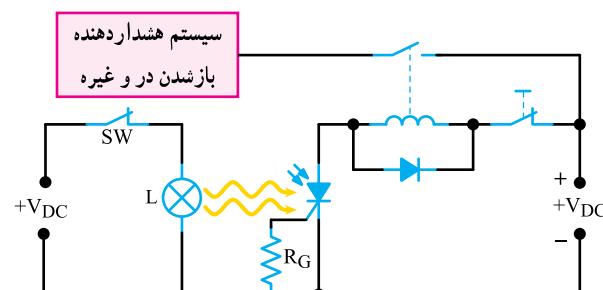


شکل ۹-۵۰ مدار کاربردی LASCR

با وصل کلید SW، لامپ L روشن می شود. نور لامپ سبب تحریک LASCR می شود و آن را روشن می کند با روشن شدن LASCR، I_A برقرار می شود. جریان عبوری سبب تحریک رله و بستن کن tact های آن می شود که مدار دیگری را به کار

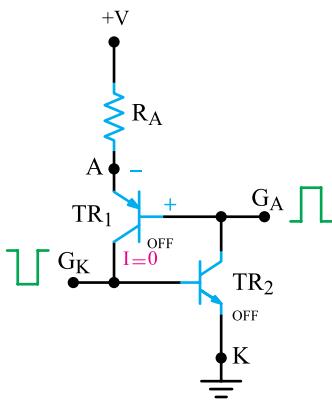


شکل ۹-۵۳ - خاموش کردن SCS با پالس های مثبت و منفی

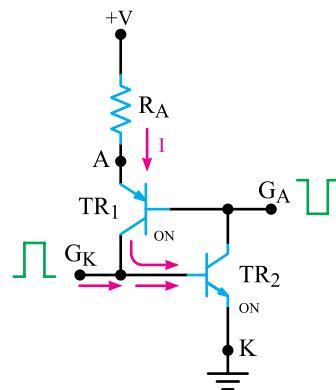

شکل ۹-۵۲ - معادل ترانزیستوری SCS

علاوه بر روش های فوق، روش دیگری نیز برای خاموش نمودن SCS وجود دارد. مثلاً می توان مطابق شکل ۹-۵۴ - الف و ب از ترانزیستوری که به عنوان کلید، به صورت سری یا موازی با SCS قرار می گیرد استفاده کرد.

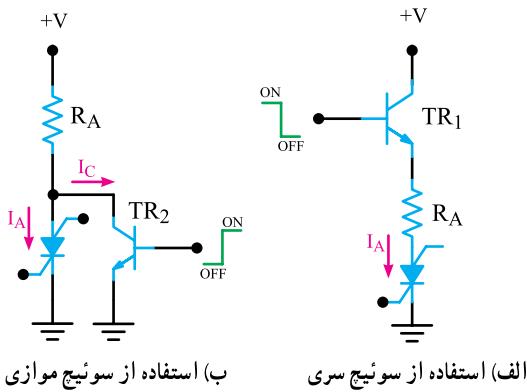

شکل ۹-۵۴ - روش دیگری جهت خاموش نمودن SCS

در شکل ۹-۵۴ - الف، با قطع ترانزیستور TR_1 ، I_A در SCS قطع می شود و SCS به خاموشی می رود. در شکل ۹-۵۴ - ب، با وصل ترانزیستور TR_2 و عبور جریان از کلکتور آن، جریان آند SCS کاهش می یابد و SCS خاموش می شود.

۹-۶ - کاربردهای SCS : عملکرد SCS و SCR شباهت های زیاد به هم دارند. با این تفاوت که SCS روش را می توان با اعمال پالس های مناسبی به گیت آن خاموش نمود. از SCS در مدارهای دیجیتال مانند شمارندها، ثبات ها و مدارهای زمان سنج استفاده می شود.

عمل کرد معادل ترانزیستوری SCS شباهت بسیار زیادی به عمل کرد معادل ترانزیستوری SCR دارد. فرض می کنیم در شروع کار ترانزیستورهای TR_1 و TR_2 هردو در حالت خاموش باشند در این شرایط SCS هدایت نمی کند. هرگاه پالس مثبتی به گیت کاتدی (G_K) بدهیم، TR_1 هادی شده و جریان کلکتور آن وارد بیس TR_1 می شود و TR_1 را نیز هادی می نماید. جریان کلکتور TR_1 ، جریان بیس TR_2 را تأمین می کند و دو ترانزیستور یک دیگر را اشباع نموده و SCS روشن می شود.

توسط گیت آندی (G_A) نیز می توان SCS را روشن کرد، برای این منظور لازم است، پالسی منفی به گیت آندی (G_A) بدهیم تا TR_1 هادی شود، جریان کلکتور TR_1 ، جریان بیس TR_2 را تأمین می نماید و سرانجام دو ترانزیستور یک دیگر را به حالت اشباع می برنند.

۹-۶ - روش های خاموش کردن SCS : برای خاموش کردن SCS می توان پالس مثبتی را به گیت آندی (G_A) متصل کرد. این پالس پیوند بیس امیتر TR_1 را به بایاس مخالف می برد و TR_1 را خاموش می نماید. با قطع شدن TR_1 ، جریان بیس TR_2 قطع می شود و SCS را به حالت خاموش می برد. هم چنین می توان با اعمال پالسی منفی به گیت کاتدی (G_K)، ترانزیستور TR_2 را قطع کرد و SCS را به حالت خاموش برد. شکل ۹-۵۳ نحوه خاموش کردن SCS را از طریق گیت ها نشان می دهدند.

۹-۷-۱ الگوی پرسش

کامل کردنی

۹-۷-۲ تریستور به مفهوم است

۹-۷-۳ FLD و ، ، و

..... ، به عنوان عناصر قدرت و ، به عنوان عناصر مدار فرمان به کار می روند.

صحیح یا غلط

۹-۷-۴ با اتصال پالس منفی به گیت SCR روشن

می توان آن را خاموش نمود.

صحیح □ غلط

۹-۷-۵ اگر ولتاژ تحریک گیت SCR روشن را قطع کنیم و آند به کاتد آن را برای لحظه‌ای، اتصال کوتاه کنیم، SCR خاموش (قطع) می شود.

صحیح □ غلط


۹-۷-۶ SCS روشن را می توان با اتصال پالس مثبت و یا پالس منفی به گیت آن خاموش نمود.

صحیح □ غلط

چهارگزینه‌ای

۹-۷-۷ نماد ساختمان کریستالی شکل ۹-۵۵ کدام

است؟

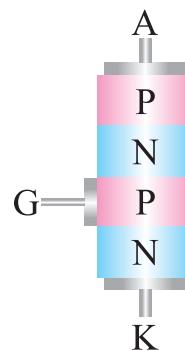

۹-۵۵

۹-۷-۸ نماد مربوط به کدام قطعه است؟


SCR

-۱ دیود شاکلی


SCS

-۲ LASCR

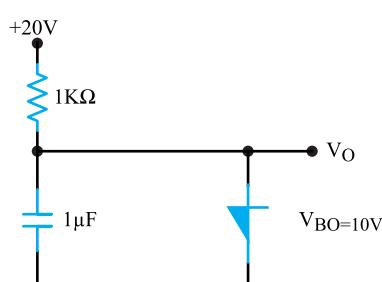
۹-۷-۹ شکل موج خروجی مدار شکل ۹-۵۷ کدام است؟



۹-۵۷

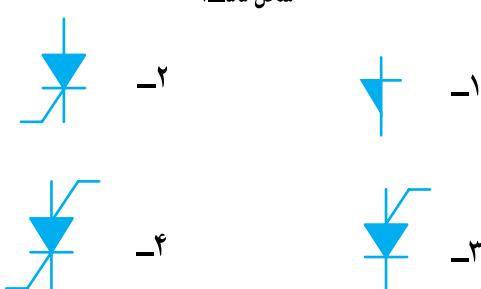


۹-۷-۱۱ در شکل ۹-۵۹ یک پتانسیومتر ۵ کیلواهم با مقاومت R سری شده است. با تغییر پتانسیومتر چه کمیتی از سیگنال خروجی تغییر می‌کند؟

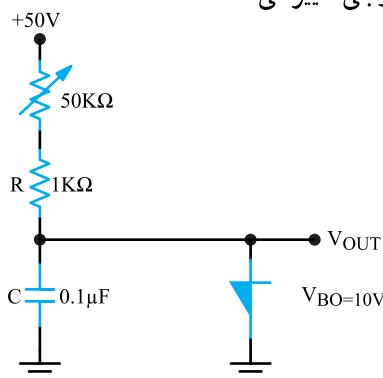


شکل ۹-۵۹ مدار مولد موج دندانه ارهای با پتانسیومتر قابل تنظیم

۹-۷-۱۲ در شکل ۹-۶ آیا با وصل کلید K لامپ روشن می‌شود؟ پتانسیومتر R چه تأثیری بر کار مدار دارد؟



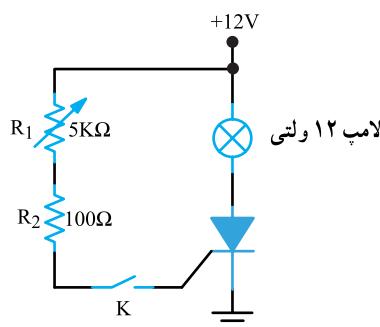


شکل ۹-۶

۹-۷-۱۳ در شکل ۹-۶۱ حداقل مقدار مقاومت متغیر R را چه مقدار تنظیم کنیم تا SCR روشن، قطع شود؟ جریان نگهدارنده SCR ، $V_{AK} = ۰.۷V$ و $I_H = ۱mA$ است.

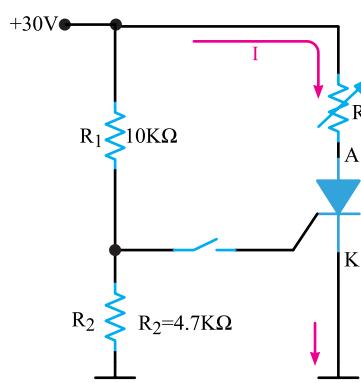


شکل ۹-۶۱

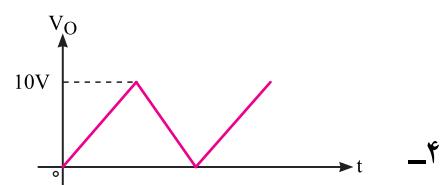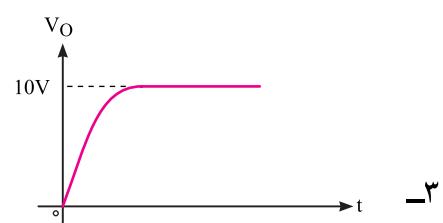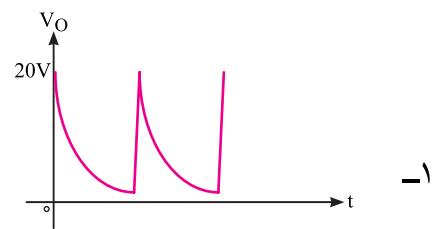


تشریحی و محاسباتی

۹-۷-۱۴ در شکل ۹-۵۸ مدار مولد موج دندانه ارهای با استفاده از دیود چهارلایه نشان داده شده است. طرز کار این مدار را شرح دهید و شکل موج خروجی آن را رسم کنید.

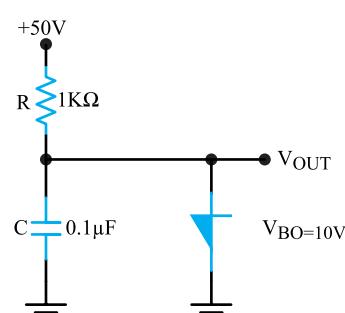


شکل ۹-۵۸ مدار مولد موج دندانه ارهای

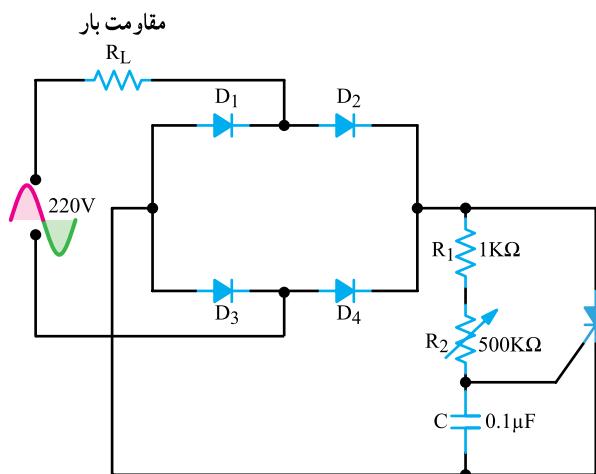


شکل ۹-۶۴ - مدار کنترل زاویه برش توسط SCR

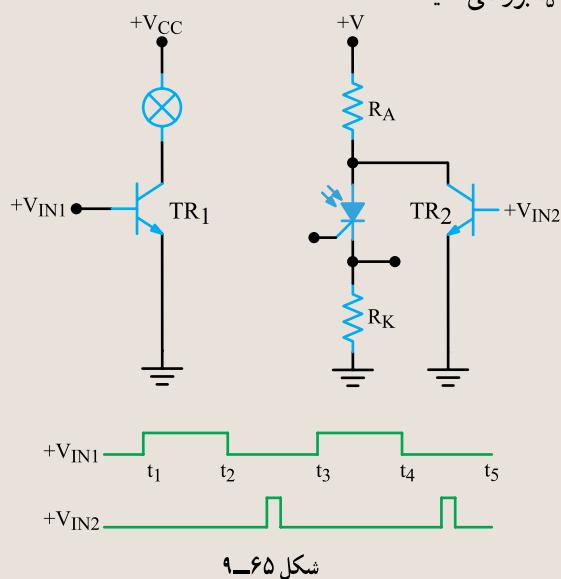برای هنرجویان علاقمند:
۹-۶۵ در شکل ۹-۶۵ با توجه به پالس‌های V_{in1} و V_{in2} وضعیت روشن یا خاموش بودن LASCR را از لحظه t_5 بررسی کنید.



۹-۶۶ با توجه به شکل ۹-۶۶ با بسته شدن کلید (SW) طرز کار مدار را شرح دهید.

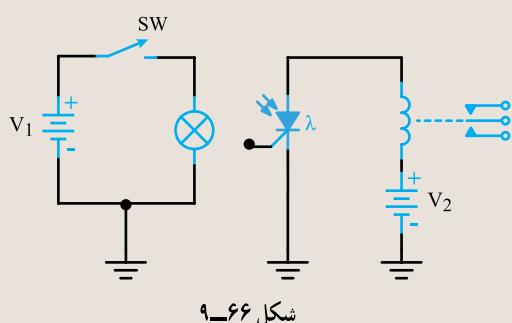


شکل ۹-۶۶

۹-۱۴ نماد SCS را رسم کنید و پایه‌های آن را نام‌گذاری نمایید.


۹-۱۵ روش‌های خاموش کردن SCS روش را شرح دهید.

۹-۱۶ در شکل ۹-۶۲ برای جلوگیری از افزایش ولتاژ دو سریار از یک تریستور محافظت بار استفاده شده است. طرز کار مدار را بنویسید.

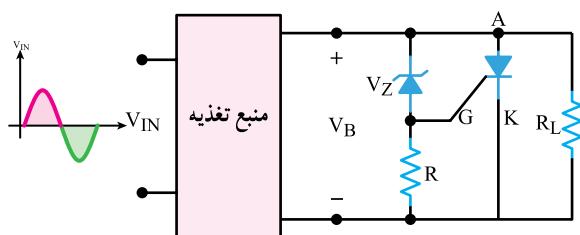

شکل ۹-۶۲ - مدار محافظت بار


۹-۱۷ در شکل ۹-۶۳ با توجه به شکل موج V_A و پالس‌های تحریک V_G , شکل موج دوسر V_R را در مقایسه با ورودی با مقیاس مناسب رسم کنید.

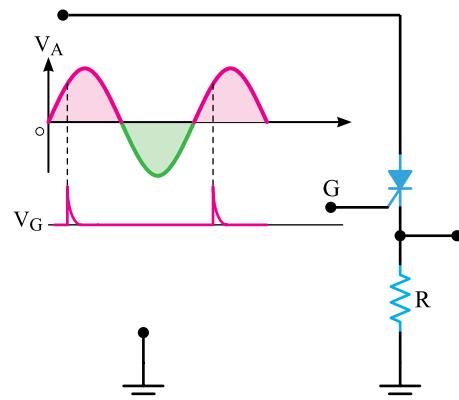

شکل ۹-۶۳


۹-۱۸ در شکل ۹-۶۴ مدار کنترل زاویه برش توسط SCR بهصورت تمام موج نشان داده شده است. طرز کار مدار را شرح دهید.

اگر مطابق شکل ۹-۶۹ پتانسیل A_1 نسبت به A_2 مثبت تر شود و ولتاژ بایاس به ولتاژ شکست دایاک برسد، دیود چهارلایه D_1 روشن می‌شود و دایاک را به حالت هدایت (روشن) می‌برد.

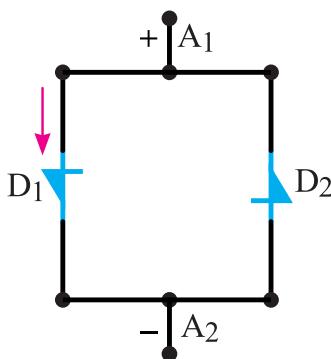


شکل ۹-۶۹-۱ نسبت به A_2 مثبت تر است و D_1 می‌تواند هادی شود

همچنین اگر مطابق شکل ۹-۷۰ پتانسیل A_1 نسبت به A_2 منفی شود، دیود چهارلایه D_2 روشن می‌شود و دایاک را روشن می‌کند.

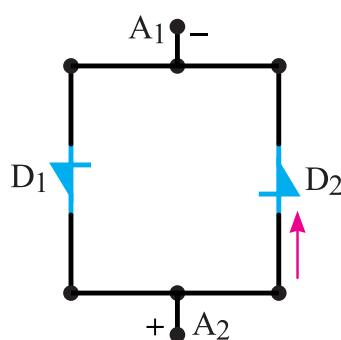

شکل ۹-۷۰-۱ نسبت به A_2 منفی تر است و D_2 می‌تواند هادی شود

می‌توان معادل هر دیود چهارلایه PNPN را به صورت یک قفل ترانزیستوری در نظر گرفت و دایاک را معادل دو قفل ترانزیستوری به صورت شکل ۹-۷۱ نشان داد.

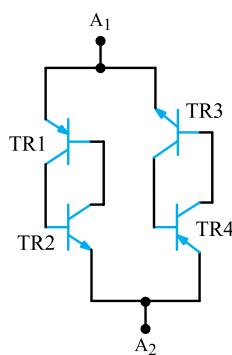


شکل ۹-۷۱-۱ معادل دایاک به صورت دو مدار قفل ترانزیستوری

۸-۹- دایاک (Diode Alternating Current)


دایاک یک قطعه نیمه هادی چهارلایه است که دو پایه دارد. این قطعه در هر دو جهت تحریک می‌شود و حالت روشن به خود می‌گیرد. لذا بزرگ‌ترین مزیت کاربرد آن در ولتاژ AC، هدایت از هردو سوی این قطعه است.

در شکل ۹-۶۷-۱ الف ساختمان کریستالی و در شکل ۹-۶۷-۲ ب نمادهای آن نشان داده شده است.

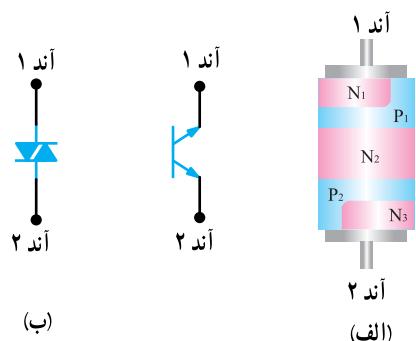


شکل ۹-۶۷-۱ ساختمان کریستالی و نمادهای دایاک

در دایاک پایه‌ای به نام کاتد وجود ندارد. در عوض دارای آند شماره ۱ (الکترود ۱) و آند شماره ۲ (الکترود ۲) است. با مشاهده ساختمان کریستالی بی‌می‌بریم دوانهای کریستال، دارای هر دو نیمه هادی N و P است. ساختمان کریستالی سمت راست، معادل یک دیود چهارلایه به صورت PNPN و ساختمان کریستالی سمت چپ معادل یک دیود چهارلایه به صورت NPNP است. لذا می‌توان دایاک را معادل دو دیود چهارلایه به صورت شکل ۹-۶۸ در نظر گرفت.

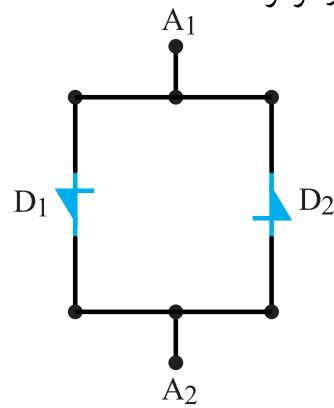


شکل ۹-۶۸-۱ معادل دایاک به صورت دو دیود چهارلایه

تفاوت که پایه سومی نیز به نام گیت دارد. نماد ترایاک همراه با نام پایه‌های آن و ساختمان کریستالی ترایاک در شکل ۹-۷۴-الف و ب نشان داده شده‌اند.

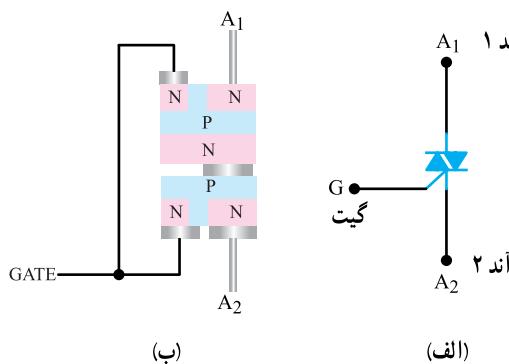


شکل ۹-۷۴-ساختمان کریستالی و نماد ترایاک

۱-۹-۸-۱ مشخصه ولت آمپر دایاک: در شکل ۹-۷۲ مشخصه ولت آمپر دایاک در بایاس موافق و مخالف نشان داده شده است. ولتاژ شکست دایاک بین 30° تا 40° ولت است.

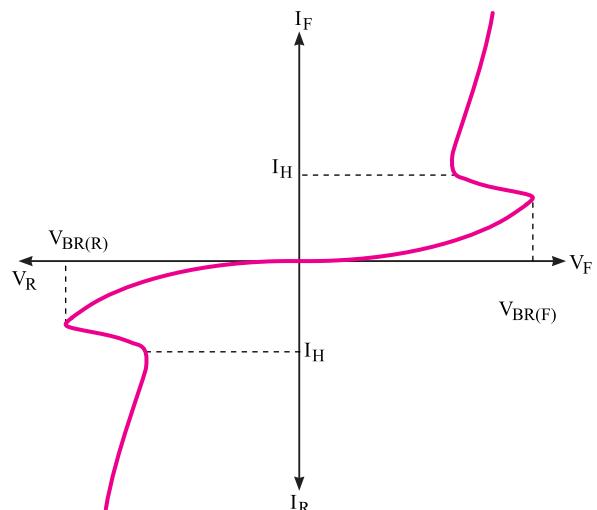


شکل ۹-۷۲-منحنی مشخصه ولت آمپر دایاک

۲-۹-۸-۲ شکل ظاهری دایاک: دایاک از نظر شکل ظاهری مانند دیودهای معمولی استوانه‌ای است. در شکل ۹-۷۳ شکل ظاهری دایاک دیده می‌شود.

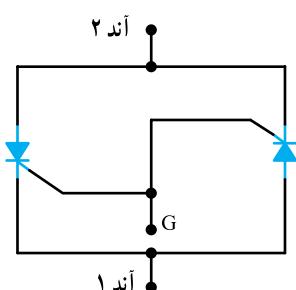

شکل ۹-۷۵-معادل ترایاک به صورت دو SCR به هم متصل شده

برای هنرجویان علاقمند:
می‌توان هر SCR را معادل قفل ترانزیستوری آن درنظر گرفت. لذا ترایاک نیز مانند دو قفل ترانزیستوری به هم متصل شده است. در شکل ۹-۷۶ این دوقفل ترانزیستوری و نحوه تحریک آن را مشاهده می‌کنید.

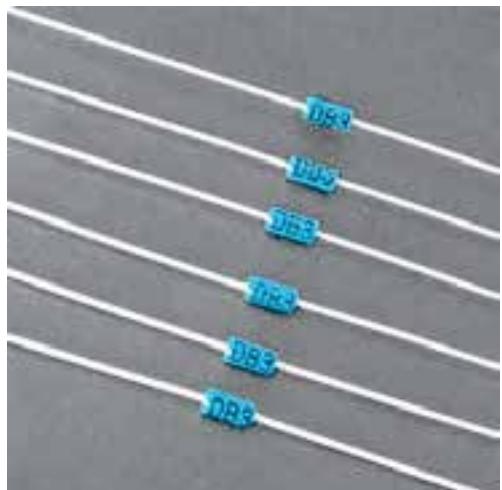


شکل ۹-۷۳-شکل ظاهری یک نمونه دایاک

۱-۹-۹-۱ ترایاک (Triode Alternating current)
ساختمان کریستالی ترایاک مانند دایاک است با این

۹-۹-۲ منحنی مشخصه ولت آمپر ترایاک : در


شکل ۹-۷۸- منحنی مشخصه ولت آمپر ترایاک رسم شده است. همان طور که مشاهده می شود ترایاک در هر دو جهت تحریک گشته و روشن می شود. البته با افزایش جریان چیزی، ولتاژ عبور از شکست کاهش می باید و ترایاک زودتر روشن می شود. در صورتی می توانیم ترایاک روشن را خاموش کنیم که جریان عبوری از گیت آن را کاهش دهیم و به مقدار کمتر از جریان نگهدارنده (I_H) برسانیم. در برگه مشخصات ترایاک، معمولاً ولتاژ تحریک گیت و جریان لازم گیت برای روشن شدن آن را می نویسند.

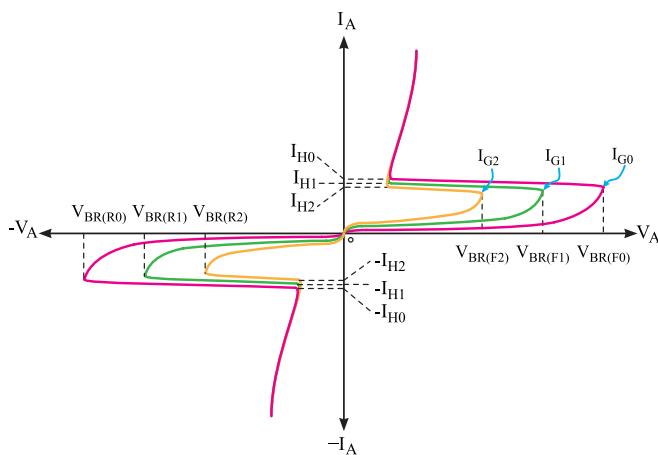


شکل ۹-۷۸- منحنی مشخصه ولت آمپر ترایاک

۹-۹-۳ شکل ظاهری ترایاک : در شکل ۹-۷۹

شکل ظاهری چند نمونه ترایاک نشان داده شده است.

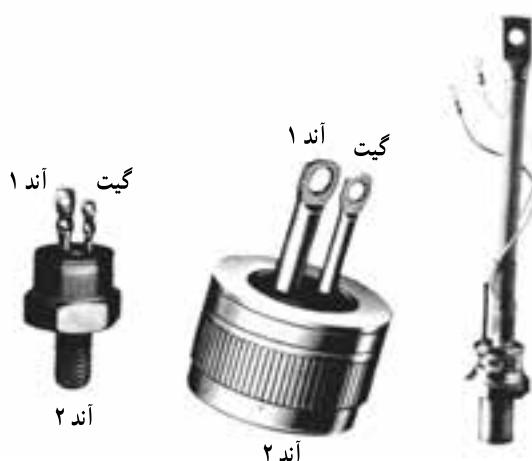


شکل ۹-۷۹- شکل ظاهری چند نمونه ترایاک

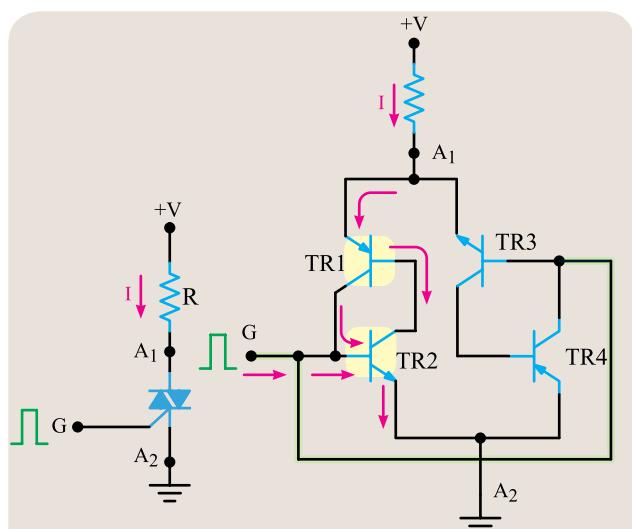

شکل ۹-۷۶- معادل قفل ترانزیستوری ترایاک و نحوه تحریک آن

اگر مدار را به گونه ای اتصال دهیم که پتانسیل A_1 نسبت به A_2 مثبت باشد و گیت (نسبت به A_2) به وسیله پالس مثبتی تحریک شود، مدار معادل قفل ترانزیستوری TR_1 و TR_2 وصل می شود و جریان در مدار برقرار می گردد.


اگر مطابق شکل ۹-۷۷ مدار A_1 نسبت به A_2 بایاس مثبت شود و گیت نسبت به A_1 توسط پالس مثبتی تحریک گردد، مدار معادل قفل ترانزیستوری TR_2 و TR_4 وصل شده و جریان در مدار برقرار می شود. لذا ترایاک در هر دو جهت هدایت می کند.

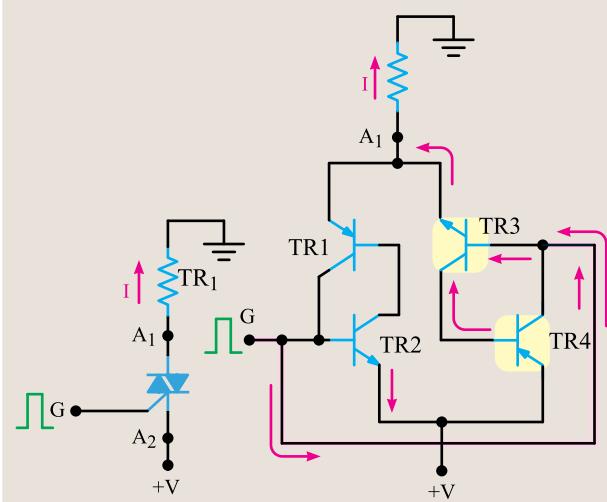

شکل ۹-۷۷- معادل قفل ترانزیستوری ترایاک و نحوه تحریک آن

A_1 و A_2 گیت نسبت به A_3 مثبت است.


در نیم سیکل منفی D_1 قطع و D_2 هدایت می کند و سیگنال تحریک به گیت ترایاک اعمال شده و ترایاک را روشن می کند. در نیم سیکل منفی A_1 و گیت نسبت به A_2 مثبت است. در مدارهای کنترل فاز، در انتهای هر نیم سیکل مثبت و منفی ترایاک خاموش می شود زیرا همان طور که در شکل ۹-۸۲ نشان داده شده است، در نزدیکی عبور سیگنال از صفر، جریان عبوری از ترایاک از مقدار جریان نگهدارنده (I_{H}) کمتر شده و ترایاک خاموش می شود.

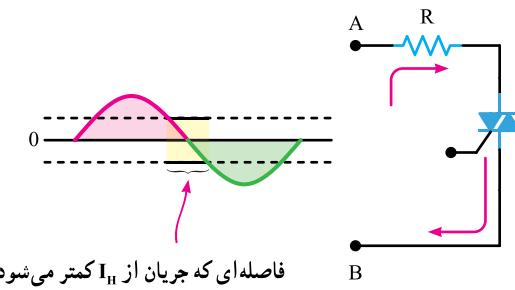

شکل ۹-۸۲- در نزدیکی عبور سیگنال از صفر ترایاک خاموش می شود

۹-۹-۵ مدار کنترل فاز (توان) توسط دایاک و ترایاک

مدار کنترل فاز توسط دایاک و ترایاک در شکل ۹-۸۳ رسم شده است.

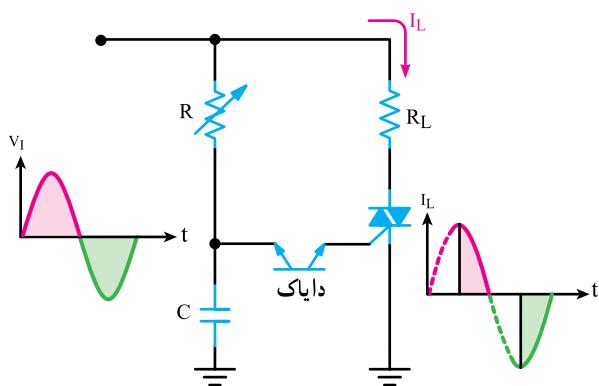


شکل ۹-۸۳- مدار کنترل فاز توسط دایاک و ترایاک

در نیم سیکل مثبت خازن C از طریق مقاومت R شارژ می شود. وقتی ولتاژ شارژ خازن به اندازه ولتاژ شکست دایاک


۹-۹-۶ کنترل فاز توسط ترایاک (Phase control)

: ترایاک نیز مانند SCR قادر است از طریق کنترل فاز سیگنال ورودی، معدل توانی را که به بار می رساند، کنترل نماید، البته ترایاک در هر دو نیم سیکل مثبت و منفی سیگنال ورودی، تحریک شده و روشن می شود. به شکل ۹-۸۰ نشان داده شده است. در لحظاتی از نیم سیکل مثبت سیگنال AC ورودی، ترایاک قطع است سپس گیت ترایاک توسط پالس، تحریک شده و ترایاک روشن می شود و جریان را از بار عبور می دهد. لحظه‌ای که ترایاک وصل می کند زاویه هدایت نام دارد.

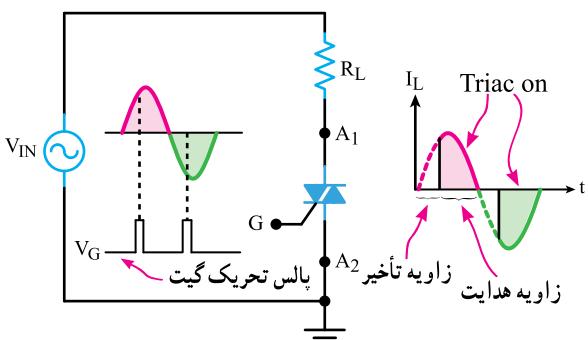

شکل ۹-۸۰- نحوه کنترل فاز توسط ترایاک

در نیم سیکل منفی، عملکرد ترایاک شبیه نیم سیکل مثبت است. یک نمونه مدار کنترل فاز در شکل ۹-۸۱ رسم شده است.

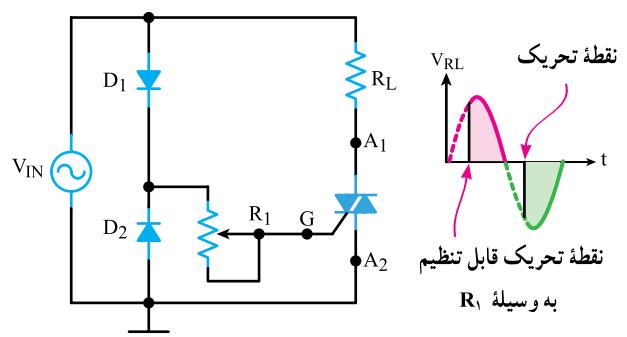


شکل ۹-۸۱- مدار کنترل فاز توسط ترایاک


دیودهای D_1 و D_2 برای تهیه سیگنال تحریک گیت به کار رفته اند. D_1 در نیم سیکل مثبت هدایت می کند و مقاومت R_1 زاویه روشن شدن ترایاک را تنظیم می نماید. در نیم سیکل مثبت

چهارگزینه‌ای

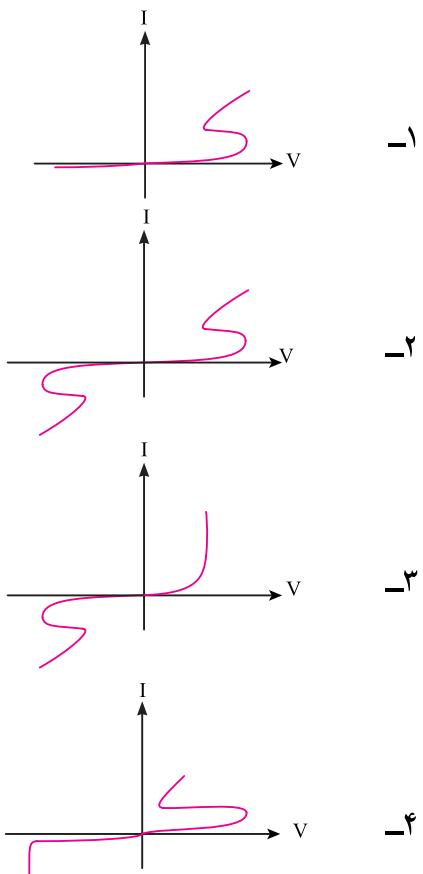۶-۹۱۰- کدام منحنی مشخصه مربوط به نماد  است.



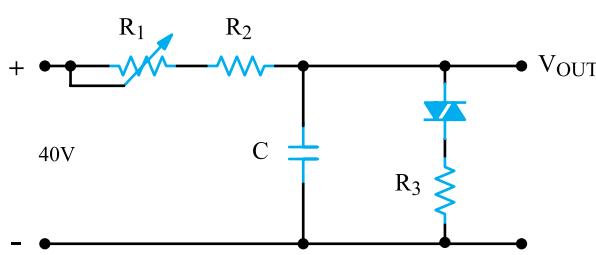- تشریحی و محاسباتی**
- ۷-۹۱۰**- با توجه به منحنی ولتاژ دیاک در شکل **۷-۹۱۰** آیا ولتاژ شکست دیاک در دو جهت یکسان است؟
- ۸-۹۱۰**- در شکل **۸-۹۱۰** از دیاک به عنوان نوسان‌ساز استفاده شده است. طرز کار مدار را بنویسید.



شکل **۸-۹۱۰**- نوسان‌ساز با دیاک


رسید، دایاک وصل نموده و گیت ترایاک را تحریک می‌نماید و ترایاک روشن می‌شود و جریان از بار عبور می‌نماید. در طول نیم سیکل منفی سیگнал ورودی، خازن در جهت منفی شارژ می‌شود و دایاک را وصل نموده و ترایاک را در مسیر معکوس روشن می‌نماید. شکل موج بدست آمده برای جریانی که از بار R_L می‌گذرد، در شکل نشان داده است. با تغییر مقاومت R ، زاویه هدایت می‌تواند کنترل شود.

۹-۱۰ الگوی پرسش کامل کردنی

- ۱-۹۱۰**- DIAC اول کلمات انگلیسی است.
- ۲-۹۱۰**- اساساً می‌توان ترایاک را معادل که به طور موازی و در جهت بهم وصل شده‌اند در نظر گرفت.

جورکردنی

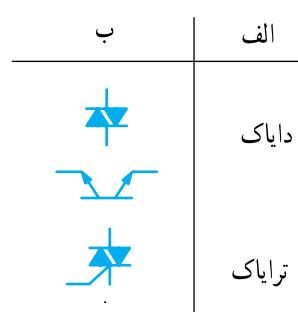- ۳-۹۱۰**- قطعات ستون الف را با خط به نماد آن‌ها در ستون ب اتصال دهید.



صحیح یا غلط

- ۴-۹۱۰**- دیاک یک قطعه سه پایه است.

صحیح □ غلط □

- ۵-۹۱۰**- نماد  مربوط به ترایاک است.

صحیح □ غلط □


۹-۱۳ در شکل ۹-۸۷ اگر به جای پتانسیومتر، یک فتورزیستور قرار گیرد، با زیاد شدن نور تابیده بر آن، نور لامپ چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

۹-۱۱ ترانزیستور تک اتصالی (UJT)

Uni Junction Transistor

ترانزیستور تک اتصالی یا تک پیوندی اولین بار در سال ۱۹۴۸ طراحی شد اما تا سال ۱۹۵۲ به صورت تجاری در دسترس عموم قرار نگرفت. قیمت ارزان و نیز مشخصه بسیار خوب آن، کاربردهای مختلف از این قطعه را تضمین کرده است.


UJT یک قطعه سه پایه است که ساختمانی کریستالی و نمادی مطابق شکل ۹-۸۸ الف و ب دارد. ترمینال های آن امیتر (E) بیس ۱ (B₁) و بیس ۲ (B₂) نام گذاری شده اند.

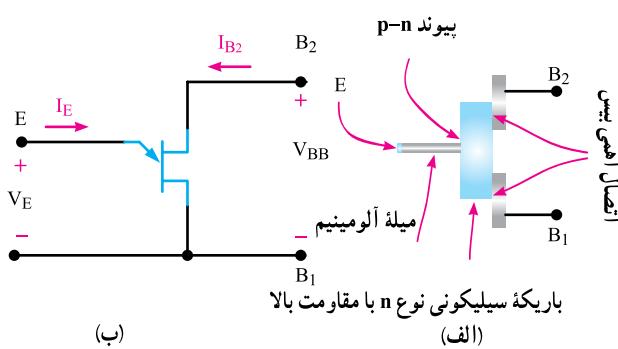

شکل ۹-۸۸ ساختمان کریستالی و نماد UJT

همان طور که در شکل ۹-۸۸ مشاهده می شود میله ای از کریستال سیلیکونی با ناخالصی کم و مقاومت زیاد ساختار اصلی UJT را تشکیل می دهد. به دو طرف این میله دومیله آلومینیومی اتصال دارد که پایانه های بیس ۱ (B₁) و بیس ۲ (B₂) را تشکیل می دهد. در قسمت وسط و طرف دیگر آن یک میله آلومینیومی متصل است که آن را امیتر (E) می نامند. به این ترتیب، یک پیوند PN در محل اتصال میله آلومینیومی و میله سیلیکونی نوع N به وجود می آید. وجود همین پیوند PN دلیل نام گذاری این قطعه به عنوان ترانزیستور تک پیوندی UJT است. با دقت در شکل ۹-۸۸ در می باییم که محل اتصال میله آلومینیومی (E) به میله سیلیکونی به بیس ۲ تزدیک تراز بیس ۱ است. در ضمن پایه

۹-۱۰ در شکل ۹-۸۵ مدار تحریک یک ترایاک نشان داده شده است.

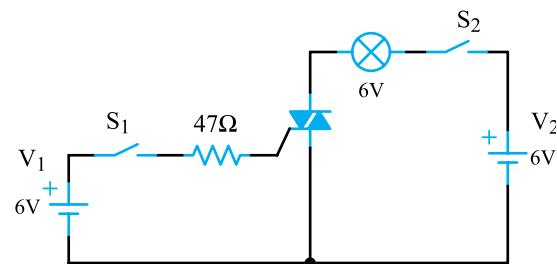

شکل ۹-۸۵ مدار تحریک ترایاک

الف) کلید S₂ را بیندید و کلید S₁ را لحظه ای فشار دهید.


آیا لامپ روشن می شود؟

ب) کلید S₂ را باز کنید؛ آیا لامپ خاموش می شود؟

پ) اگر پلاستیک V₁ و V₂ هر دو معکوس شوند، چند حالت برای روشن کردن لامپ وجود دارد؟ شرح دهید.


۹-۱۱-۹-۱۰-۹-۸۶ تفاوت SCR را در مقایسه با ترایاک شرح دهید.

۹-۱۱-۹-۸۶ در شکل ۹-۸۶ اگر با بستن کلید، ترایاک هادی شود از مقاومت ۲۲ اهم چه جریانی عبور می کند؟ (در حالت هدایت ترایاک را ایدهآل فرض کنید).

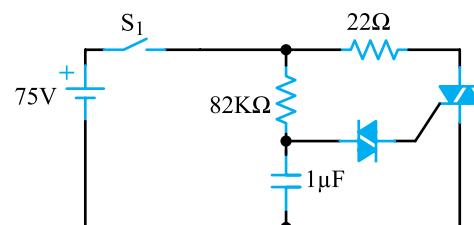


شکل ۹-۸۶

۹-۱۱-۹-۸۷ شکل ۹-۸۷ مدار دیمر لامپ به وسیله ترایاک است. طرز کار مدار را شرح دهید.

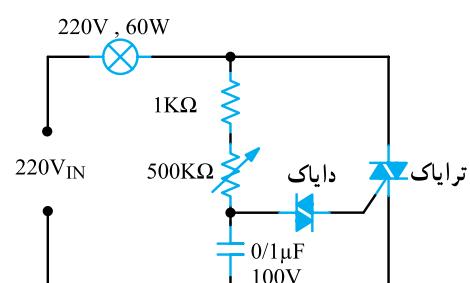

شکل ۹-۸۷ مدار دیمر لامپ به وسیله ترایاک

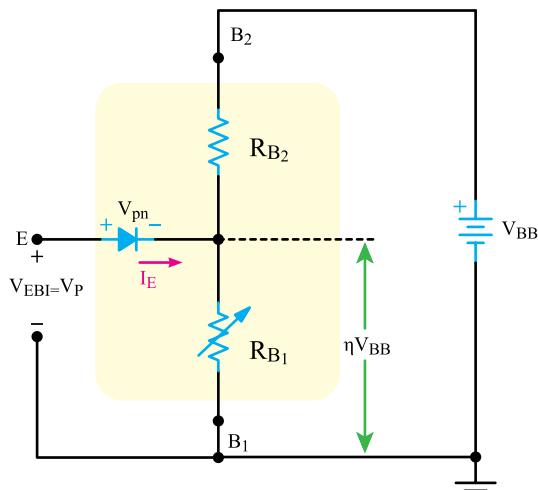

شکل ۹-۹-۹ اتصال منبع ولتاژ و نهود بایاس نمودن UJT

اگر به شکل توجه کنیم، در مسیر امیتر و B_1 دو ولتاژ وجود دارد. یکی افت ولتاژ دوسر R_{B1} و دیگری ولتاژ پتانسیل سد دیود است. اگر این ولتاژ را با V_{pn} نشان دهیم، مقدار ولتاژ مورد نیاز برای هدایت دیود EB از رابطه زیر بدست می‌آید.

$$V_p = V_{RB1} + V_{pn}$$

V_p ولتاژ هدایت دیود EB است. این ولتاژ را ولتاژ نقطه اوج نیز می‌نامند.

وقتی ولتاژ امیتر بیس ۱ (V_{EB1}) به V_p می‌رسد، اتصال PN هادی شده و جریان امیتر (I_E) برقار می‌شود در این حالت حفره‌ها از امیتر (کریستال P) به داخل کریستال N تزریق شده و سبب برقراری جریانی از الکترون آزاد در کریستال N می‌شوند. به این ترتیب هدایت بین امیتر و بیس ۱ (افزایش می‌یابد و مقاومت R_{B1} را کاهش می‌دهد.

۳-۱۱-۹ نسبت ایستادگی ذاتی در UJT

$$\frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{R_{B1}}{R_{BB}}$$

در UJT نسبت (Stand of Ratio)


را نسبت ایستادگی ذاتی (SR) می‌نامند و آن را با η نشان می‌دهند.

$$\eta = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} \quad | I_E = 0$$

η یکی از مشخصات UJT است که در برگه اطلاعات مقدار آن نوشته می‌شود.

امیتر به خط عمودی به صورت زاویه‌دار وصل شده است. پیکان (فلش) روی امیتر جهت جریان قراردادی را نشان می‌دهد.

۱-۱۱-۹-۸۹ مدار معادل UJT : مدار معادل در شکل ۹-۸۹ نشان داده شده است. یک مقاومت ثابت، یک مقاومت متغیر و یک دیود مدار معادل آن را تشکیل می‌دهد.

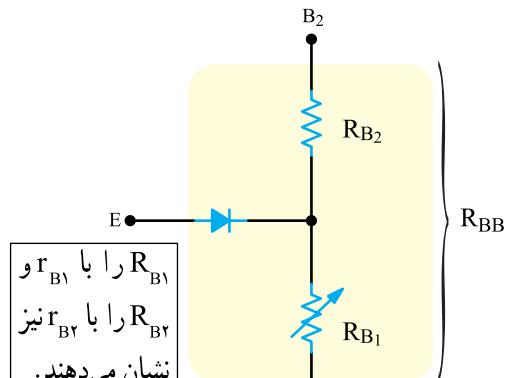

شکل ۹-۸۹-۹ مدار معادل UJT

دیود در مدار معادل نشان دهنده اتصال بین کریستال‌های P و N است. R_{B1} مقاومت داخلي دینامیکي میله سیلیکونی است که بین امیتر (E) و بیس ۱ (B_1) ایجاد می‌شود. چون مقدار مقاومت R_{B1} با جریان امیتر (I_E) تغییر می‌کند لذا در شکل به صورت متغیر نشان داده شده است.

متناسب با مقدار I_E مقدار R_{B1} بین چند کیلوواهم تا چند اهم متغیر است. R_{B2} نیز نشان دهنده مقاومت دینامیکی بین امیتر (E) و بیس ۲ (B_2) است. مقاومت کل بین دو بیس (B_2, B_1) از مجموع R_{B1} و R_{B2} به دست می‌آید. مقاومت بین دو بیس را (Inter Base Resistance) می‌نامند. و مقدار آن را از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$R_{BB} = R_{B1} + R_{B2}$$

۹-۱۱-۹-۱۰ بایاس UJT : هرگاه مطابق شکل ۹-۹

منبع ولتاژ V_{BB} را بین دو بیس اتصال دهیم، ولتاژ V_{BB} بین دو مقاومت R_{B1} و R_{B2} تقسیم ولتاژ می‌شود و در دوسر مقاومت R_{B1} ولتاژی افت می‌کند که مقدار آن از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$V_{RB1} = \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{V_{BB} R_{B1}}{R_{BB}}$$


دارای یک ناحیه مقاومت منفی است که به قدر کافی ثبات دارد تا با ضریب اطمینان زیاد مورد استفاده قرار گیرد. افزایش جریان I_E تا مقدار $I_{E_V} = I_{V_E}$ ادامه می‌یابد.

در این نقطه ولتاژ امپیر برابر V_V است. V اول کلمه Valley به مفهوم دره است؛ بعد از نقطه دره (Valley point)، قطعه در ناحیه اشباع قرار می‌گیرد. در ناحیه اشباع افزایش I_E افزایش کمی را در V_E ایجاد می‌کند.

نکته مهم: هنگامی که V_E برابر V_p می‌شود، جریان مدار

مقدار مشخصی دارد که از جریان I_V کمتر است. از نقطه I_p به بعد ولتاژ V_E شروع به کم شدن می‌کند ولی جریان افزایش می‌یابد. این حالت ویژه را اصطلاحاً مقاومت منفی می‌نامند.

۹-۱۱-۵ مدار معادل ترانزیستوری UJT و طرز کار آن: برای بهتر روشن شدن طرز کار UJT مدار معادل آن را با دو ترانزیستور معمولی مطابق شکل ۹-۹۲ در نظر می‌گیریم.

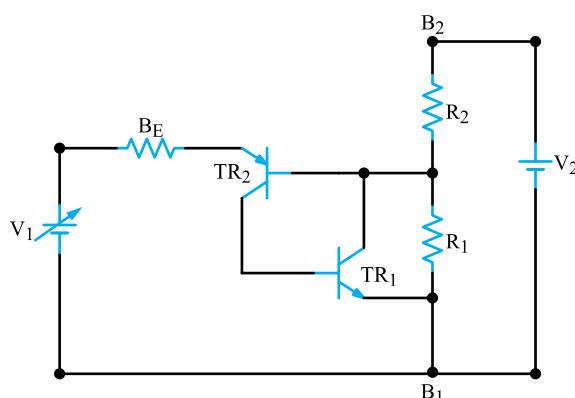

شکل ۹-۹۲-۵ مدار معادل UJT

ولتاژ V_2 در حالت عادی بین دو مقاومت R_1 و R_2 تقسیم می‌شود. ولتاژ دوسر مقاومت R_1 که V_{R1} نام دارد به بیس TR_2 اعمال می‌شود. مقدار این ولتاژ از رابطه زیر به دست می‌آید.


$$V_{R1} = \frac{V_2 \times R_1}{R_1 + R_2}$$

اگر ولتاژ V_1 را از صفر کم زیاد کنیم، تا زمانی که V_{R1} از V_1 بیشتر است، امپیر TR_2 نسبت به بیس آن منفی تر

در اصل η ضریب تقسیم ولتاژ مدار معادل UJT است. محدوده η بین $5/8$ تا $1/8$ تغییر می‌کند. مثلاً برای UJT از نوع $2N2646$ ، η برابر 65% است. پس در UJT ولتاژ نقطه اوج بر حسب η از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$V_p = \eta V_{BB} + V_{pn}$$

۹-۱۱-۶ منحنی مشخصه UJT : در شکل ۹-۹۱ منحنی مشخصه ولتاژ UJT رسم شده است. این منحنی دارای سه ناحیه قطع (negative resistance) (cutoff) ناحیه مقاومت منفی (negative resistance) و ناحیه اشباع (saturation) است.

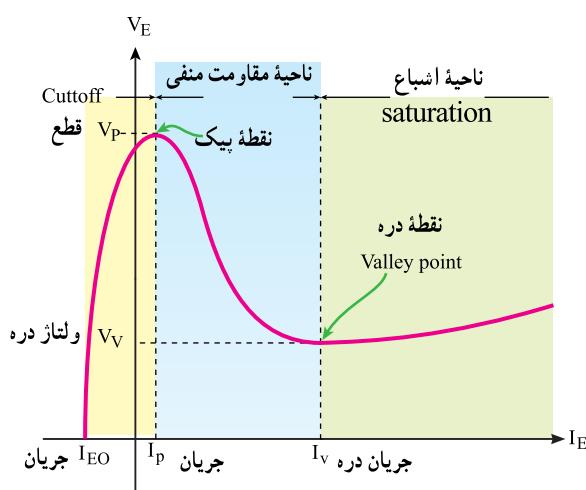

شکل ۹-۹۱-۶ منحنی مشخصه ولتاژ UJT

تا هنگامی که V_E کمتر از V_p است جریان ناچیز میکروآمپر از امپیر می‌گذرد. این جریان را به I_{EO} نشان می‌دهند. جریان I_{EO} شباهت بسیار زیادی با جریان نشتی معکوس (I_{CO}) یک ترانزیستور دوقطبی معمولی دارد. این ناحیه، همان‌گونه که در شکل نشان داده شده است، ناحیه قطع نامیده می‌شود. به محض این که $V_E = V_p$ و $I_E = I_p$ شد، UJT هادی شده و I_E افزایش می‌یابد. با افزایش I_E ، پتانسیل امپیر (V_E) افت خواهد کرد. این امر مقاومت منفی (negative resistance) را ایجاد می‌کند.

همان‌طوری که قبل اگفته شد، این درست شبیه به کاهش مقاومت R_B در راستای افزایش جریان I_E است. بنابراین UJT

۱V می‌شود و UJT تقریباً در وضعیت قطع شدن قرار می‌گیرد. ولتاژ تغذیه امیتر در این حالت برابر است با:

$$V_i = 1V + (7mA \times 400\Omega) = 3.8V$$


وقتی V از $\frac{3}{8}V$ ولت کمتر شود، ترانزیستور تک‌پیوندی قطع می‌گردد. پس از آن، لازم است V را تا بیشتر از $\frac{8}{5}V$ بالا بیریم تا ترانزیستور تک‌پیوندی وصل شود.

۹-۱۲- کاربردهای UJT

از ترانزیستور UJT در نوسان‌سازها، مدارهای تریگر، کنترل‌کننده‌های فاز و مدارهای تایмер استفاده می‌شود، در این قسمت دو مورد از کاربردهای مهم UJT را توضیح می‌دهیم.

۹-۱۲-۱- نوسان‌ساز UJT

یک نوسان‌ساز با ترانزیستور UJT شناسانده شده است.

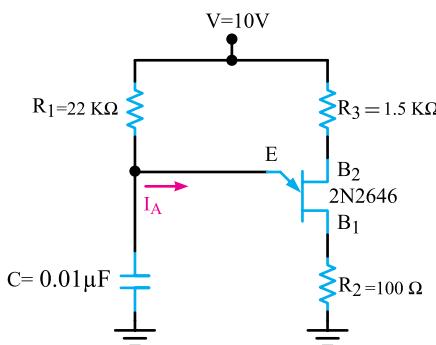


شکل ۹-۹۴- مدار نوسان‌ساز UJT

طرز کار مدار با توجه به مطالب گفته شده به شرح زیر است. با وصل شدن خط تغذیه V، جریان از طریق مقاومت R، خازن C را به آهستگی شارژ می‌کند. با شارژ خازن، ولتاژ خازن، ولتاژ امیتر UJT (ولتاژ دوسر خازن) افزایش می‌یابد. به محض این که V_E به حدی می‌رسد که بتواند UJT را هادی کند، خازن C از طریق EB و مقاومت R₂ به سرعت خالی می‌شود. این جریان ممکن است ترانزیستور را بسوزاند لذا مقاومت R₂ جریان ناشی از خالی شدن خازن را محدود می‌کند. ثابت زمانی شارژ خازن مساوی R_C و ثابت زمانی دشارژ آن مساوی $(R_{B1} + R_2)C$ است. فرکانس موج‌های ایجاد شده با مقادیر R₁, C, R₂, R_{B1} و R_{B2} بستگی دارد.

بوده و TR_2 هیچ هدایتی ندارد. به محض این که ولتاژ V_1 به اندازه تقریبی $6/6$ ولت از V_{R1} بیشتر شد، ترانزیستور TR_2 هادی می‌شود. در نتیجه، جریانی از کلکتور آن می‌گذرد و وارد بیس TR_1 می‌شود در نهایت TR_1 را هم هادی می‌کند. با هادی شدن TR_1 جریان کلکتور آن وارد بیس TR_2 می‌شود و آن را به TR_2 و TR_1 اشباع می‌برد این عمل بسیار سریع اتفاق می‌افتد و TR_2 و TR_1 یک‌دیگر را به اشباع کامل می‌برند. در این حالت، V_{R1} تقریباً به صفر می‌رسد.

مثال ۹-۲: در شکل ۹-۹۳ با فرض $8.5V = V_E$ و $2V = V_i$ ، جریان امیتر در حالت ایده‌آل چه قدر است؟

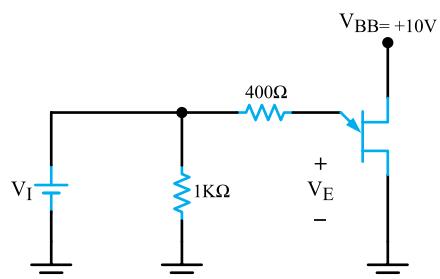

شکل ۹-۹۳

پاسخ: در حالت ایده‌آل، وقتی UJT آتش می‌شود، ولتاژ امیتر را مساوی صفر در نظر می‌گیریم. لذا

$$I_E \cong \frac{2.0V}{400\Omega} = 5.0mA$$


مثال ۹-۳: در شکل ۹-۹۳ ولتاژ آتش امیتر چند ولت است؟

$$V_E = \eta V_{BB} = 0.85 \times 10 = 8.5V$$

در عمل، باید V_E اندکی از $8.5V$ ولت بیشتر باشد تا دیود امیتر روشن شود.

مثال ۹-۴: در شکل ۹-۹۳ جریان دره $I_V = 7mA$ و ولتاژ امیتر متناظر با این نقطه برابر ۱ ولت است. ولتاژ تغذیه امیتر چه قدر باید باشد تا ترانزیستور تک‌پیوندی قطع شود؟


پاسخ: با کاهش دادن ولتاژ تغذیه امیتر، جریان امیتر کاهش پیدا می‌کند. در نقطه‌ای که این جریان مساوی $7mA$ است V_E

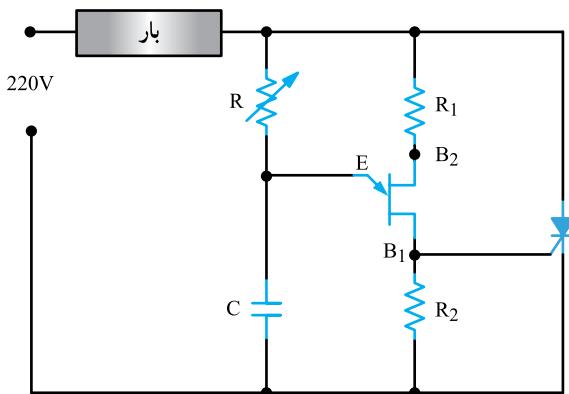

شکل ۹-۹۶- مدار راه انداز SCR با ترانزیستور UJT

۹-۱۳- ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی PUT : (Programmable UniJunction Transistor)


یک ترانزیستور تک قطبی قابل برنامه ریزی، تریستوری با سه پایه است. ساختمان داخلی آن از چهار لایه نیمه هادی نوع P و N تشکیل شده است. برخلاف تشبیه اسی که بین PUT و UJT وجود دارد ساختمان داخلی و شیوه کار آن ها کاملاً متفاوت و تا حدودی مشابه دیودهای چهار لایه است. در شکل ۹-۹۷-الف ساختمان کریستالی PUT نشان داده شده است. در شکل ۹-۹۷-ب نماد (علامت اختصاری) PUT را مشاهده می کنید.

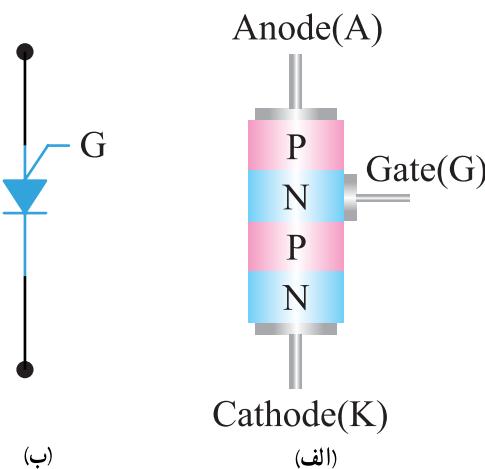

شکل ۹-۹۷- ساختمان کریستالی و نماد PUT


همان طوری که در شکل ۹-۹۷ مشاهده می شود، این قطعه چهار لایه PNPN و یک گیت دارد که گیت به لایه N میانی متصل است. این قطعه در واقع نوعی SCR از نوع گیت آندی

شکل موج پایه های B_1 ، B_2 و E در شکل ۹-۹۵ نشان داده شده است. مقاومت R در تغییر فرکانس نقش کمی دارد که به علت کم بودن این نقش، از آن صرف نظر شده است.

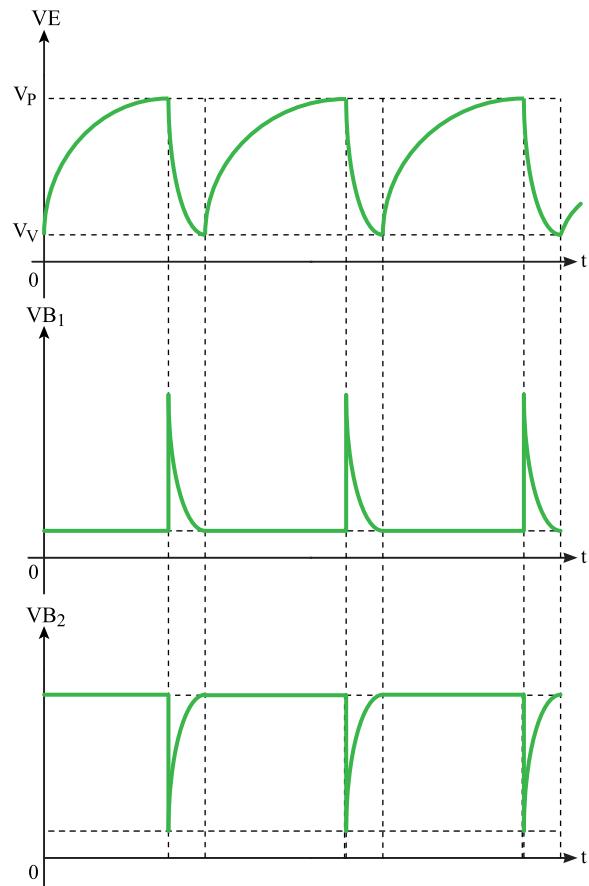

شکل ۹-۹۵- شکل موج امپیتر، بیس ۱ و بیس ۲

۹-۱۲-۲- راه اندازی SCR با ترانزیستور UJT : در شکل ۹-۹۶ مدار تحریک SCR با نوسان ساز UJT نشان داده شده است. بار این مدار ممکن است موتور، لامپ، گرم کن یا وسیله ای دیگر باشد. با تغییر دادن مقاومت R ، می توان ثابت زمانی RC و نقطه ای را که UJT در آن جا به کار می افتد، تغییر داد. بدین ترتیب، زاویه آتش S CR کنترل می شود.

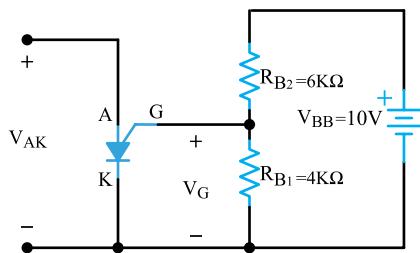

شکل ۹-۹۹

پاسخ: ولتاژ گیت از تقسیم ولتاژ V_{BB} بین R_{B1} و R_{B2} به دست می‌آید.


$$V_G = \frac{V_{BB}R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{10 \times 4}{6 + 4} = 4V$$

ولتاژ روشن شدن PUT برابر است با:

$$V_P = V_A = V_G + V_{PN} = 4 + 0.7 = 4.7V$$


۹-۱۳-۲ منحنی مشخصه ولت آمپر PUT :

منحنی مشخصه PUT شبیه منحنی مشخصه ولت آمپر UJT است. در شکل ۹-۱۰۰ این منحنی را مشاهده می‌کنید. تا زمانی که V_{AK} به مقدار ولتاژ V_P نرسد، PUT در حالت قطع قرار دارد. هنگامی که $V_{AK} > V_P$ شود، PUT هادی می‌شود و جریان آند (I_A) افزایش می‌یابد و باعث کاهش V_{AK} می‌شود. به این ترتیب ناحیه مقاومت منفی در $V_V < V_{AK} < V_P$ به وجود می‌آید. در ناحیه روشن کار می‌کند.

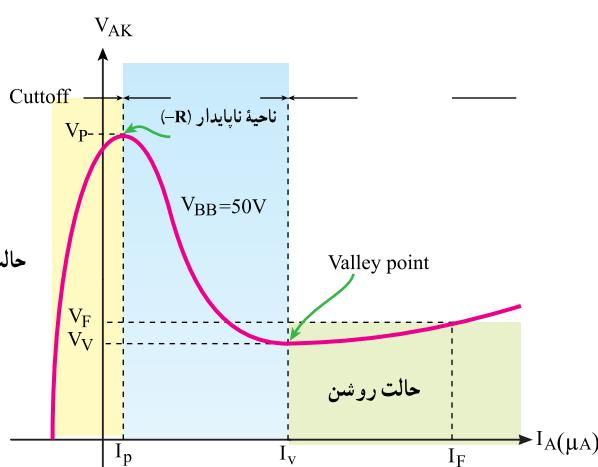

شکل ۹-۱۰۰-مشخصه‌های PUT

است نحوه بایاس کردن PUT در شکل ۹-۹۸ نشان داده شده است.

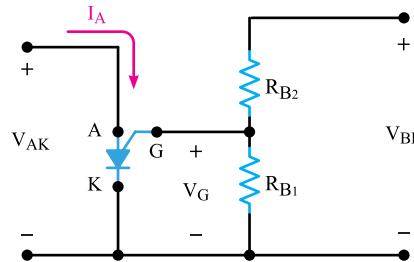

شکل ۹-۹۸-روش تغذیه در PUT

۹-۱۳-۱ تنظیم ولتاژ تحریک PUT

(Setting the trigger Voltage) : منبع ولتاژ V_{BB} توسط R_{B1} و R_{B2} تقسیم ولتاژ شده و ولتاژ دوسر R_{B1} پتانسیل گیت را تشکیل می‌دهد.

$$V_G = V_{RB1} = \frac{V_{BB}R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} = \eta V_{BB}$$

همان طور که مشاهده می‌شود پتانسیل گیت نسبت به کاتد همواره مثبت است. وقتی ولتاژ آند حدود ۷٪ ولت بیشتر از پتانسیل گیت شود، اتصال PN موجود بین آند و گیت هادی می‌شود و PUT را روشن می‌کند.

ولتاژ وصل PUT از رابطه زیر محاسبه می‌شود:



$$V_P = V_A = \frac{V_{BB}R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} + V_{PN}$$

$$V_P = V_A = \eta V_{BB} + V_{PN}$$

ولتاژ نقطه اوج نام دارد و V_{PN} حدود ۷٪ ولت است.

زمانی که ولتاژ آند PUT کاهش می‌یابد و اتصال PN بین آند و کاتد در حالت قطع قرار می‌گیرد، PUT خاموش می‌شود. اصطلاح «قابل برنامه‌ریزی» از آن رویه کار می‌رود که مقادیر R_{BB} و V_P به وسیله مقاومت‌های R_{B1} و R_{B2} و منبع تغذیه V_{BB} تعیین می‌شود و قابل برنامه‌ریزی است.

مثال ۹: در مدار شکل ۹-۹۹ اگر ولتاژ اتصال PN بین آند و گیت ۷٪ ولت باشد، V_A به چه مقداری برسد PUT روشن می‌شود؟

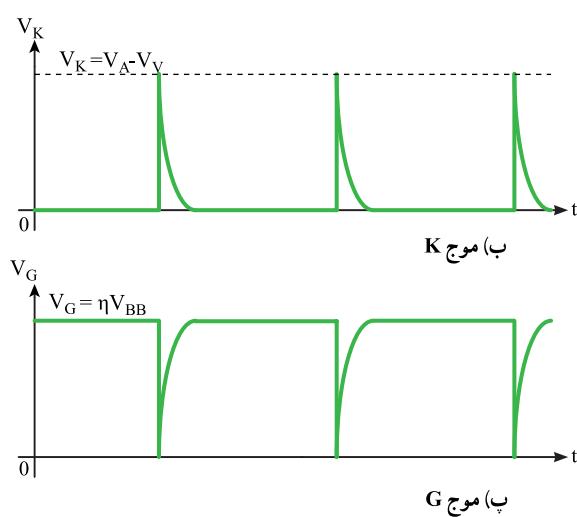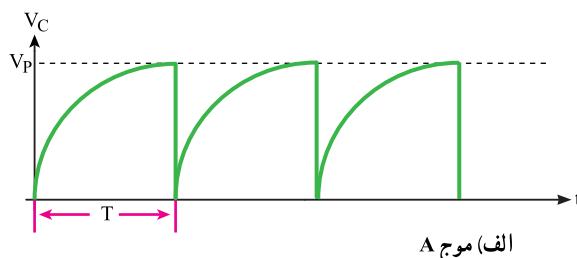


شکل ۱۰-۹-۲- شکل موج های مختلف نوسان ساز PUT

۱۴-۹- الگوی پرسش کامل کردنی

.....۱۴-۱ UJT اول کلمات انگلیسی
.....۱۴-۲ است.


.....۱۴-۲ UJT را می توان معادل یک و
دو مقاومت درنظر گرفت.
جور کردنی

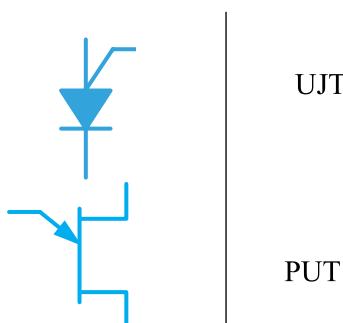.....۱۴-۳ نام هر قطعه را به نماد آن اتصال دهید.



۹-۱۳-۳- نوسان ساز PUT : در شکل ۱۰-۱

نوسان ساز PUT را مشاهده می کنید. کار مدار به این ترتیب است که با وصل کردن منبع تغذیه، خازن C از طریق R شروع به شارژ می کند. وقتی ولتاژ دوسر خازن به V_p می رسد، PUT روشن می شود و جریان I_p در PUT برقرار می گردد.

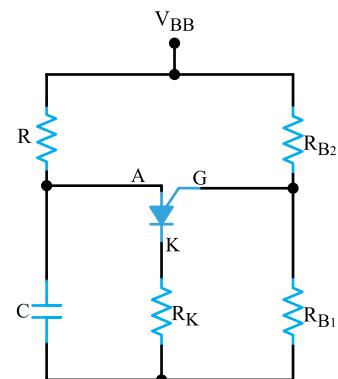

شکل ۱۰-۹-۱- مدار نوسان ساز PUT

با روشن شدن PUT، خازن به سرعت از طریق PUT و R_K تخلیه می شود. وقتی ولتاژ خازن به یک سطح پایین نزول کرد، PUT، بار دیگر خاموش می شود و سیکل شارژ دوباره تکرار می گردد. پریود نوسانات مدار به C، R و R_{B2} و R_{B1} و ارتباط دارد.

ولتاژ V_p از رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$V_p = \eta V_{BB} + / \forall \Rightarrow \eta V_{BB} = \frac{R_{B1}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{BB}$$

در شکل ۱۰-۹-۲- شکل موج پایه های PUT نشان داده شده است.

صحیح یا غلط

۹-۱۴-۴ در UJT نسبت $\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Big|_{I_E=0}$ را نسبت

ایستادگی ذاتی می‌نامند.

صحیح □ غلط

چهارگزینه‌ای

۹-۱۴-۵ مدار معادل ترانزیستوری UJT کدام است؟

شکل ۹-۱۰-۳

تشریحی و محاسباتی


۹-۱۴-۶ ساختمان کریستالی و معادل ترانزیستوری UJT را رسم کنید.

۹-۱۴-۷ نسبت ایستادگی ذاتی در UJT را شرح دهید.

۹-۱۴-۸ در یک UJT، $R_{B1} = 4\text{k}\Omega$ و $R_{B2} = 2/5\text{k}\Omega$ است، مقدار η را محاسبه کنید.


۹-۱۴-۹ در شکل ۹-۱۰-۴ فرض کنید $\eta = 63\%$.

۹-۱۴-۱۰ ولت در دوسر دیود امیرافت کند، حداقل مقدار V که ترانزیستور UJT را روشن می‌کند، چقدر است؟

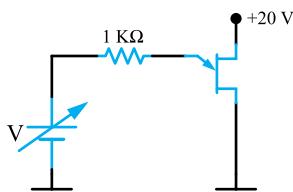

شکل ۹-۱۰-۴

۹-۱۴-۱۱ با توجه به منحنی مشخصه شکل ۹-۱۰-۵ منظور از ناحیه ناپایدار PUT چیست؟

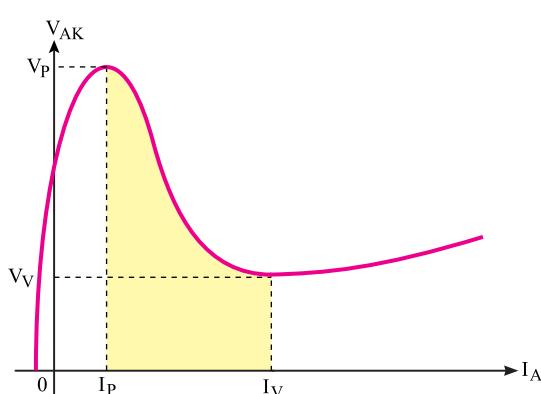

شکل ۹-۱۰-۵

صحیح یا غلط


۹-۱۴-۶ در UJT نسبت $\frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \Big|_{I_E=0}$ را نسبت

ایستادگی ذاتی می‌نامند.


صحیح □ غلط

چهارگزینه‌ای

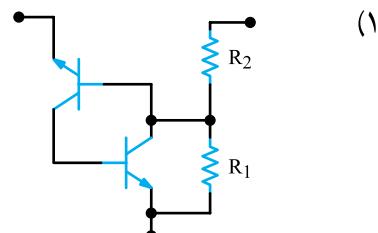
۹-۱۴-۵ مدار معادل ترانزیستوری UJT کدام است؟




(۱)

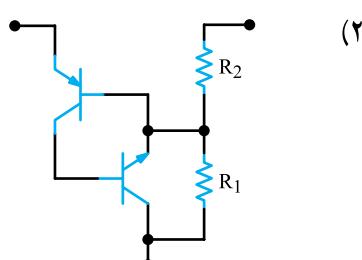

(۲)

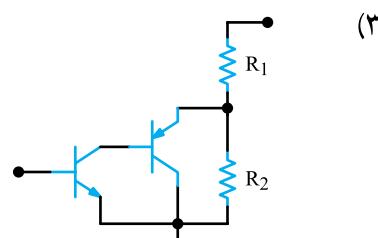

(۳)

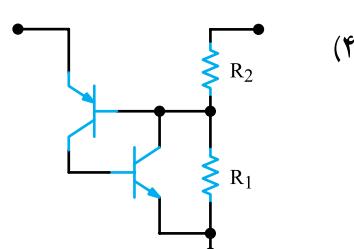

(۴)

۹-۱۴-۶ اگر V_E در مدار شکل ۹-۱۰-۳ برابر $4/7$ ولت شود UJT روشن می‌شود. ضریب تقسیم η کدام است؟


$$V_{PN} = 7/4$$

$$0.7(4) \quad 0.6(3) \quad 0.5(2) \quad 0.4(1)$$


۹-۱۴-۱۲ در شکل ۶ ولتاژ خازن (V_A) به چند $V_D = ۰/۷$ ولت است.

ب) در نیمسیکل منفی PUT وصل است یا قطع؟

ولت برسد، PUT وصل می‌کند؟ $V_D = ۰/۷$ ولت است.

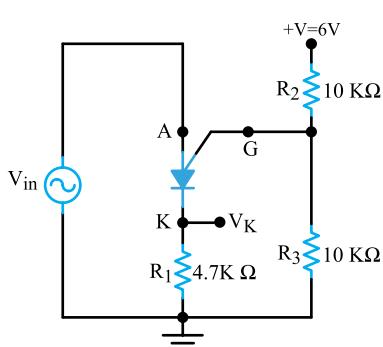

شکل ۹-۱۰-۷

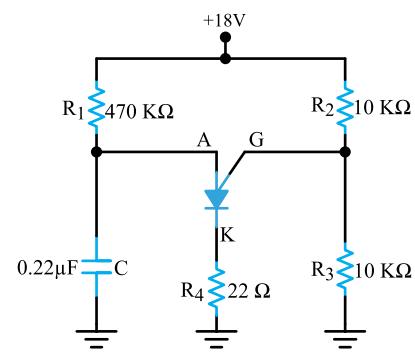

شکل ۹-۱۰-۶

۹-۱۴-۱۳ با توجه به شکل ۹-۱۰-۷

الف) اگر دامنه سینال سینوسی ورودی ۵ ولت باشد،

ب) ازای جه مقدار از دامنه ولتاژ ورودی وصل می‌کند؟

۹-۱۴-۱۴ یکی از تفاوت‌های دو ترانزیستور PUT و

UJT را شرح دهید.

منابع و مأخذ

ردیف	مؤلف	ناشر	سال چاپ	نام کتاب
۱	Tomas Floyd	Mac grow hill	۲۰۰۵	
۲	Robert Boilstad luis Nashlasky	Prentice – Hall	۲۰۰۵	Electronic Devices and circuit theory
۳	Marthin H Jones	Cambridge University Press	۲۰۰۱	A practical introduction to electronic circuits
۴	بهزاد رضوی و ...	باستان	-	روش‌های الکترونیک از تئوری تا عملی
۵	خلیل مافی نژاد	آستان قدس	۱۹۷۶	طراحی مدارهای عملی الکترونیک
۶	غلامحسین نصری	شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران	۱۳۷۸	الکترونیک عمومی ۲
۷	محمود همتایی و ...	مجتمع آموزشی عالی شهید شمسی‌پور	۱۳۷۸	الکترونیک عملی

