

«فصل چهارم»

نوسان‌سازها

(مطابق فصل پنجم کتاب مبانی مخابرات و رادیو)

هدایت گلای:

تحلیل عملی مدار انواع نوسان‌ساز توسط نرم افزار مولتی‌سیم


هدف های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱۰- فرکانس نوسان‌ساز پل وین را به دست آورد.
- ۱۱- مدار نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور را بیندد.
- ۱۲- فرکانس نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور را به دست آورد.
- ۱۳- مدار نوسان‌ساز موج مربعی را با آی‌سی ۵۵۵ بیندد.
- ۱۴- مدار نوسان‌ساز کریستالی را بیندد.
- ۱۵- فرکانس نوسان‌ساز کریستالی را به دست آورد.
- ۱- مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را بیندد.
- ۲- فرکانس نوسان‌ساز آرمسترانگ را به دست آورد.
- ۳- مدار نوسان‌ساز هارتلی را بیندد.
- ۴- فرکانس نوسان‌ساز هارتلی را به دست آورد.
- ۵- مدار نوسان‌ساز کولپیتس را بیندد.
- ۶- فرکانس نوسان‌ساز کولپیتس را به دست آورد.
- ۷- مدار نوسان‌ساز کلاب را بیندد.
- ۸- فرکانس نوسان‌ساز کلاب را به دست آورد.
- ۹- مدار نوسان‌ساز پل وین را بیندد.

۲۵۲

را مشاهده کنید.

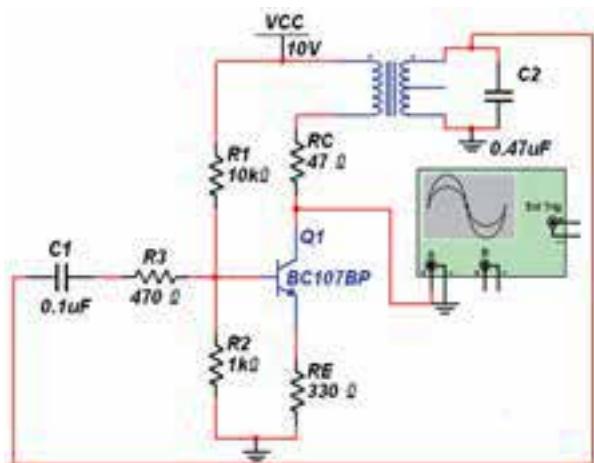


شکل ۴-۱ مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ


۴-۱ آزمایش ۱: نوسان‌سازهای موج سینوسی

۴-۱-۱ نوسان‌سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان پذیر نیست. نوسان‌سازها یا مولدات موج، در دستگاه‌هایی مانند مولتی‌مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده‌ها و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها و وسایل دیجیتالی به کار می‌روند.


۴-۱-۲ مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را مطابق شکل ۴-۱ بیندید و به وسیله‌ی دستگاه اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی

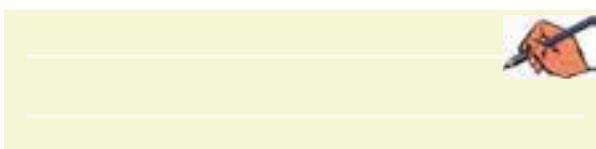

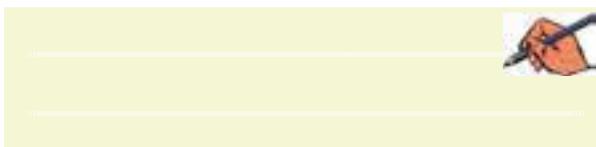سوال ۳: نوسان‌ساز آرمسترانگ در کدام دسته از نوسان‌سازها قرار دارد؟ توضیح دهید.




۴-۱-۴ مدار نوسان‌ساز هارتلی شکل ۴-۳ را بیندید.

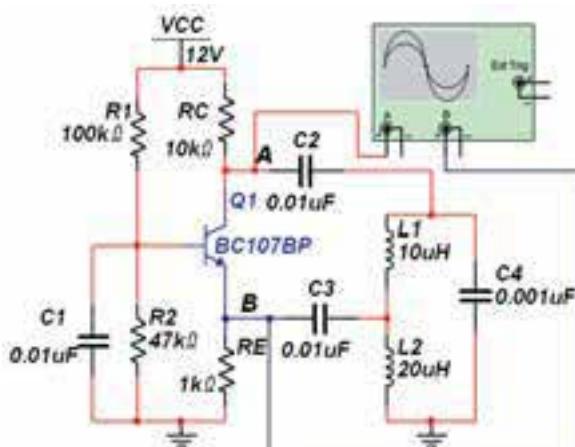


شکل ۴-۳ مدار نوسان‌ساز هارتلی

۴-۱-۵ در شکل ۴-۴ نوسان‌های ایجاد شده توسط مدار نوسان‌ساز هارتلی را مشاهده می‌کنید. فرکانس، زمان تناوب و دامنه‌ی شکل موج تولید شده در نقطه‌ی A را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

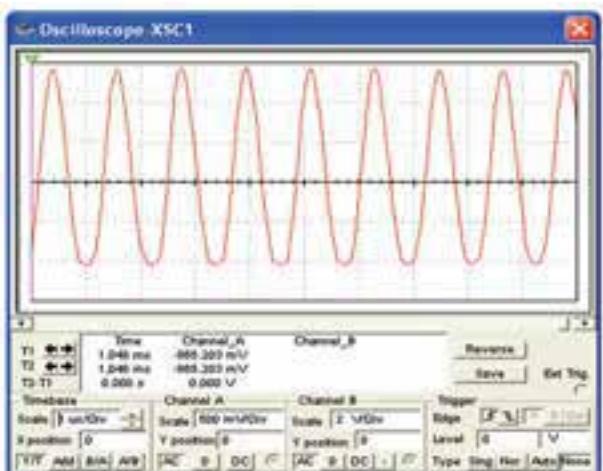

شکل ۴-۴ شکل موج نوسان‌ساز هارتلی

۴-۱-۳ در شکل ۴-۲ نوسان‌های ایجاد شده توسط مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را مشاهده می‌کنید. فرکانس، زمان تناوب و دامنه‌ی شکل موج تولید شده را اندازه بگیرید و مقدار آنها را بنویسید.

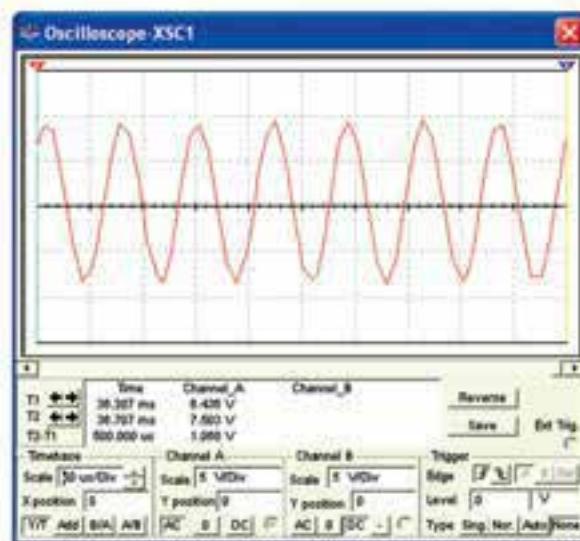

شکل ۴-۲ شکل موج نوسان‌ساز آرمسترانگ

$$V_{p-p} = \dots \text{V} \quad T = \dots \mu\text{sec}$$

$$F = \dots \text{KHz}$$


سوال ۱: در نوسان‌ساز آرمسترانگ فرکانس نوسان از چه رابطه‌ای محاسبه می‌شود؟ مقدار فرکانس را محاسبه کنید.



سوال ۲: آیا فرکانس محاسبه شده در سوال ۱ با فرکانس به دست آمده از شکل ۴-۲ با هم مساوی است؟ در صورت متفاوت بودن علت را شرح دهید.



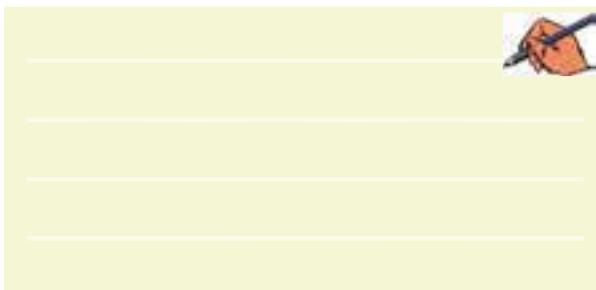تمرین ۱: مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را با تراتریستور BD135، خازن $\frac{1}{2}\mu\text{F}$ و ترانسفورماتور ۱۰۰:۱ بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده و با شکل موج مدار ۴-۱ مقایسه کنید. نتیجه را بنویسید.




$$V_{p-p} = \dots V \quad T = \dots \mu\text{sec}$$

$$F = \dots \text{KHz}$$

توجه: اگر مقادیر $L_1 = 10 \mu\text{H}$, $L_2 = 1/5 \mu\text{H}$ در مدار قرار دهید ترازتریستورهای فرکانس بالا مثل BF ۴۲۰ شکل موج خروجی کاملاً بدون اعوجاج خواهد شد.


سوال ۴: کدام قطعات مربوط به مدار فیدبک این نوسان‌ساز است؟

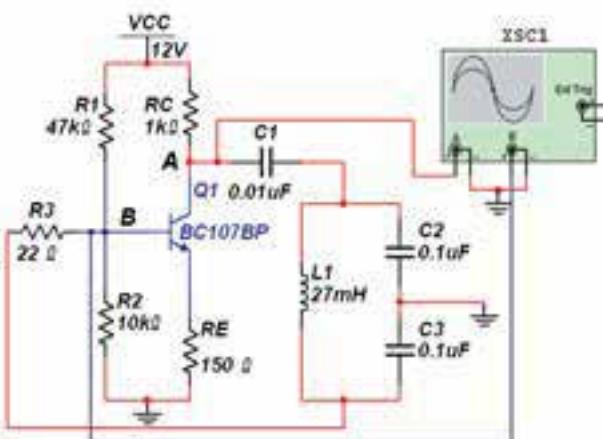

شکل ۴-۵ مدار نوسان‌ساز

سوال ۶: با استفاده از دستگاه اسیلوسکوپ مطابق


شکل ۴-۶ شکل موج نقاط A و B را مشاهده کنید و دامنه، زمان تناوب و فرکانس آن‌ها را اندازه‌بگیرید و مقدار آن را بنویسید.

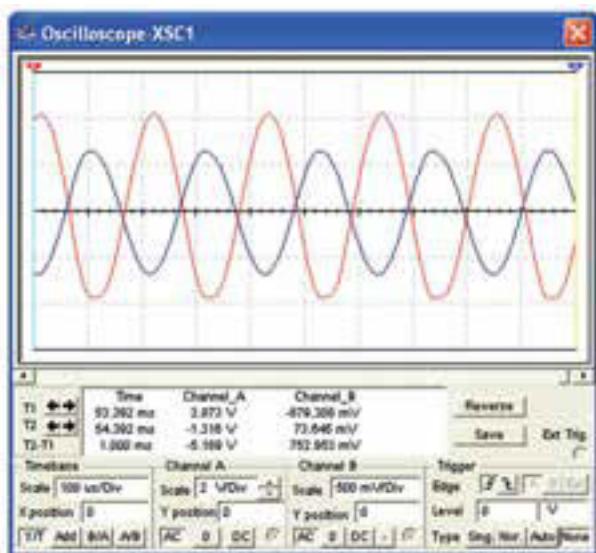


شکل ۴-۶ شکل موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز

سوال ۵: فیدبک نوسان‌ساز از نوع مثبت است یا منفی؟

سوال ۶: فرکانس نوسان از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ توضیح دهید.

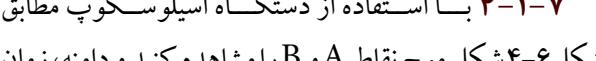


سوال ۷: با توجه به این که شکل موج نقطه‌ی A مربوط به پایه‌ی کلکتور و شکل موج نقطه‌ی B مربوط به پایه‌ی امیتر است، چرا اختلاف فازی بین دو شکل موج مشاهده نمی‌شود؟ توضیح دهید.

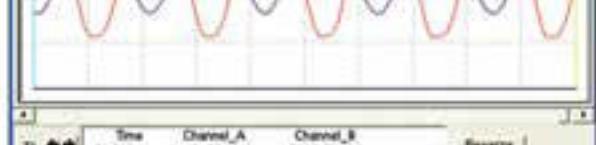


سوال ۸: مقدار سلف را تغییر دهید فرکانس را اندازه‌گیری کنید. آیا مقدار آن با فرکانس مدار شکل ۴-۴ تفاوت دارد؟

شرح دهید.


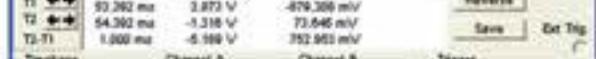


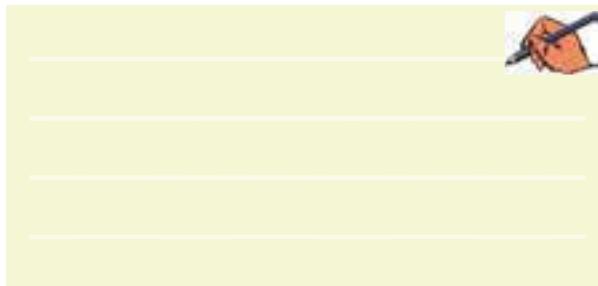میکروفاراد خازن 0.047 pF میکروفارادی قرار دهد. در این حالت مقدار فرکانس را به دست آورید و با مرحله‌ی ۴-۱-۷ مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.



۴-۱-۸ مدار نوسان‌ساز کلاب شکل ۴-۷ را بیندید. شکل موج خروجی را توسط دستگاه اسیلوسکوپ مشاهده کنید و فرکانس آن را به دست آورید.

۲۵۵

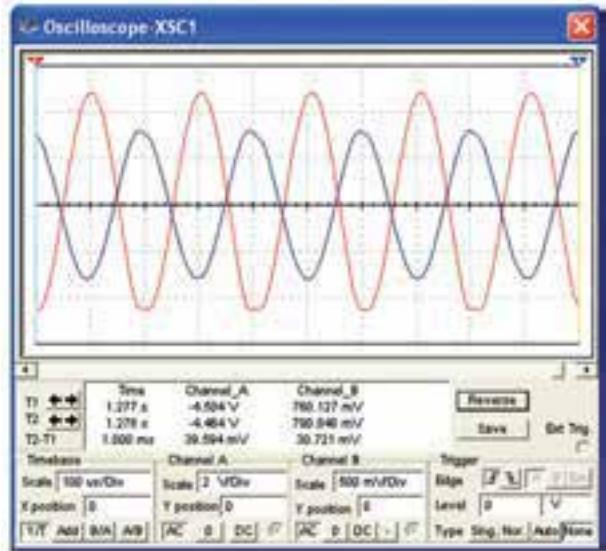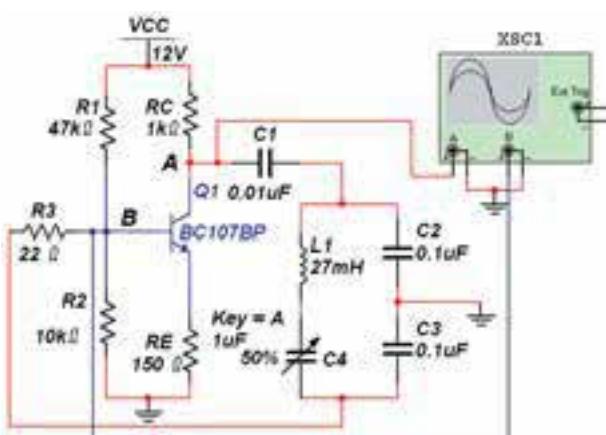

شکل ۴-۷ نوسان‌ساز کلاب و شکل موج‌های آن

$$\begin{array}{ll} V_{p-p(A)} = \dots\dots\dots \text{V} & T_{(A)} = \dots\dots\dots \mu\text{sec} \\ F_{(A)} = \dots\dots\dots \text{KHz} & V_{p-p(B)} = \dots\dots\dots \text{V} \\ T_{(A)} = \dots\dots\dots \mu\text{sec} & F_{(B)} = \dots\dots\dots \text{KHz} \end{array}$$

سوال ۹: نوسان‌ساز مدار شکل ۴-۵ چه نوع نوسان‌سازی است؟



سوال ۱۰: فرکانس نوسان‌ها از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ توضیح دهید. مقدار فرکانس را محاسبه کنید.



سوال ۱۱: چرا در شکل ۴-۶ بین دو شکل موج نقاط A و B اختلاف فاز وجود دارد؟ شرح دهید.



سوال ۱۲: نام دیگر نوسان‌ساز شکل ۴-۵ را بنویسید.





سوال ۱۳: آیا فرکانس اندازه‌گیری شده در شکل ۴-۶ با مقدار فرکانس محاسبه شده یکسان است؟ در صورت وجود اختلاف علت را توضیح دهید.




سوال ۱۴: در مدار شکل ۴-۵ به جای خازن 0.047 pF

آن را از قسمت قطعات اساسی بخش OP-AMP بر روی میز کار مجاہد، نمایه داد.
 $F = \dots\dots\dots\text{KHz}$ $V_{\text{Op-p}} = \dots\dots\text{V}$

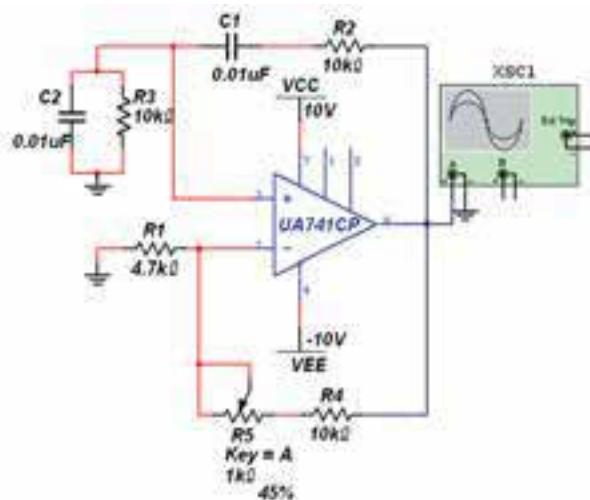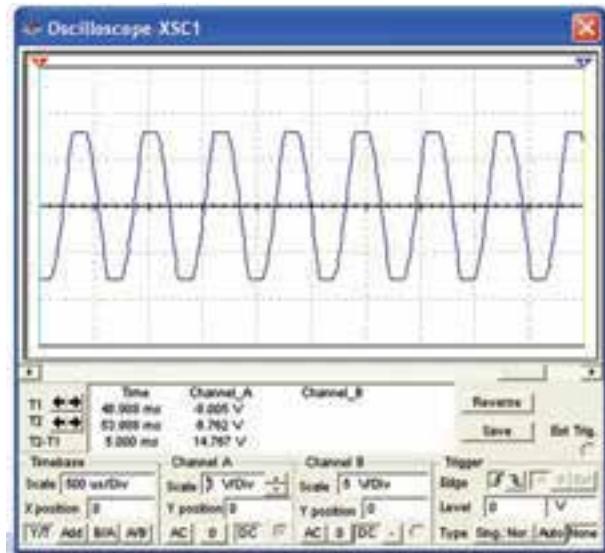

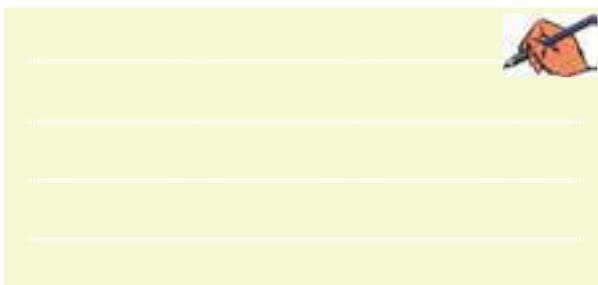شکل ۴-۸ مدار نوسان‌ساز پل‌وین و شکل موج خروجی آن
سؤال ۱۸: آیا شکل موج خروجی مدار نوسان‌ساز پل‌وین مشابه شکل موج مدارهای نوسان‌سازهای از نوع LC است؟ توضیح دهید.



$$F = \dots\dots\dots\text{KHz}$$


تمرین ۲: مقدار ظرفیت خازن متغیر C را با فشار دادن کلید A روی صفحه کلید تغییر دهید. شکل موج خروجی را مشاهده کنید و آن را با شکل مدار ۴-۷ مقایسه نمایند. نتیجه‌ی این مقایسه را بنویسید.



سؤال ۱۵: فرکانس مدار شکل ۷-۴ از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ بنویسید.



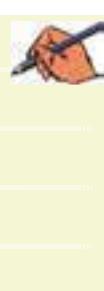سؤال ۱۶: چه تفاوتی بین شکل موج مدار ۴-۵ و مدار ۴-۷ وجود دارد؟ توضیح دهید.



۲۵۶


سؤال ۱۷: آیا می‌توان مدار شکل ۴-۷ را اصلاح شده‌ی مدار شکل ۴-۵ دانست؟ چرا؟ شرح دهید.



۴-۲-۱ آزمایش ۲: نوسان‌سازهای موج مربعی
 مدار نوسان‌ساز پل‌وین که از نوع نوسان‌سازهای RC است را در شکل ۴-۸ مشاهده می‌کنید. این مدار را بیندید و دامنه‌ی موج خروجی آن را توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. فرکانس نوسان‌ها را به دست آورید. برای بستن این مدار به آی سی ۷۴۱ نیاز است که باید


سوال ۲۲: ضریب تقویت شبکه‌ی فیدبک مدار شکل ۴-۹

به دست آورید و بنویسید.
 $B_V = \frac{V_{ipp}}{V_{Opp}}$

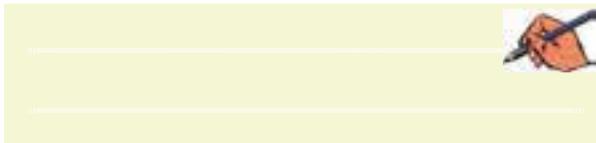

سوال ۲۳: بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده‌ی مدار شکل ۴-۹ را


از رابطه‌ی $A_V = \frac{V_{Opp}}{V_{ipp}}$ به دست آورید.

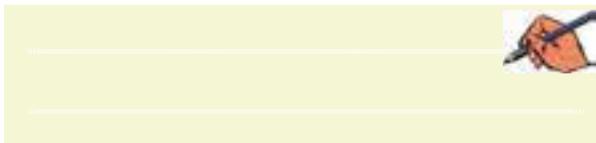

سوال ۲۴: آیا می‌توانید با استفاده از اطلاعات به دست


آمده، اصل بارک‌هاوزن را در مورد این نوسان‌ساز اثبات کنید؟ توضیح دهید.

۲۵۷

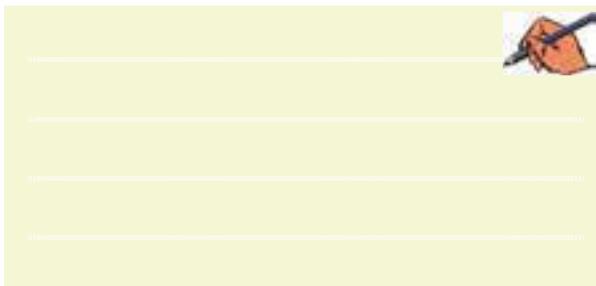


سوال ۲۵: در مدارهای ۴-۷ و ۴-۸، چرا مدتی پس

از راه اندازی مدار، نوسان‌ها، شکل ثابت شده‌ای به خود می‌گیرند؟

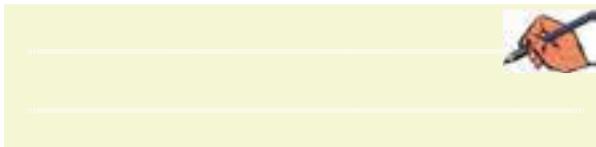


سوال ۲۶: اختلاف فاز بین ورودی و خروجی مدار شکل


۴-۹ را به دست آورید.

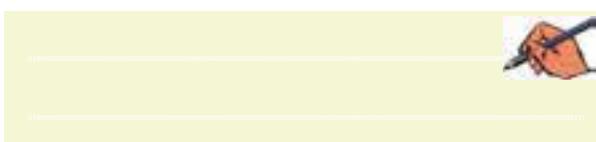


سوال ۱۹: فرکانس نوسان‌ساز پل وین از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ رابطه را بنویسید.

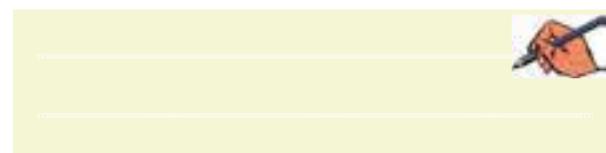


سوال ۲۰: آیا فرکانس محاسبه شده در سوال ۱۹ با فرکانس اندازه‌گیری شده در مدار شکل ۴-۸ برابر است؟

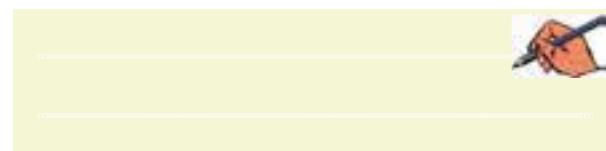

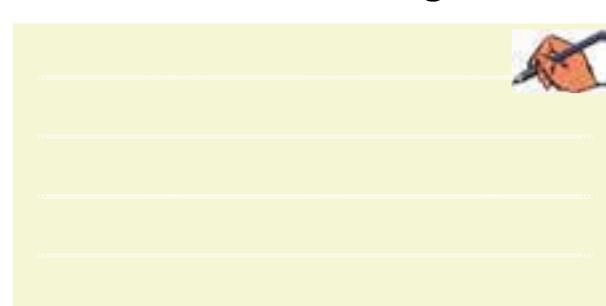سوال ۲۱: چند نوع از نوسان‌سازهای مربعی را می‌شناسید؟ توضیح دهید.




۴-۲-۲ دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی مدار شکل ۴-۸ وصل کنید و دامنه‌ی ورودی را مطابق شکل ۴-۹ اندازه‌گیری نمایید و مقدار آن را به دست آورید.

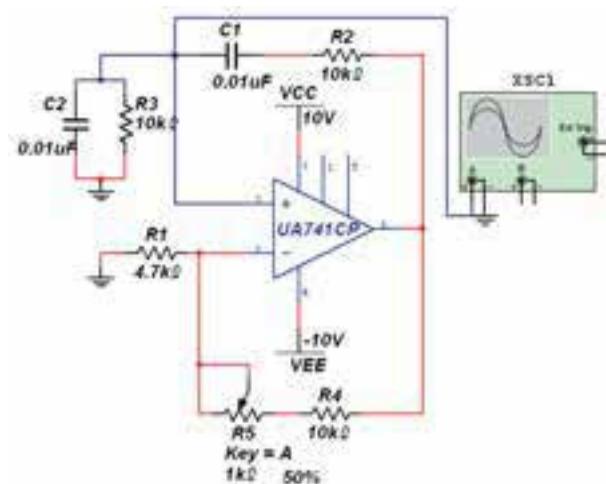

شکل ۴-۹ مدار نوسان‌ساز پل وین و شکل موج ورودی آن


$$V_{in\text{p-p}} = \dots \text{V}$$

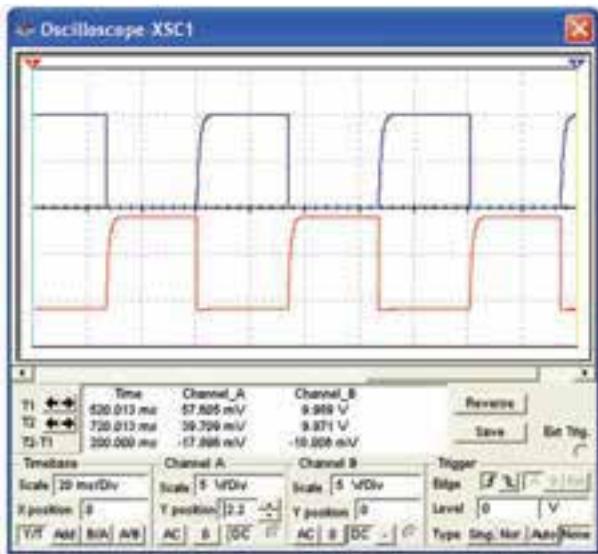


شکل ۴-۱۰ مدار مولتی‌ویراتور و شکل موج خروجی‌های آن

$$F = \dots\dots\dots\text{KHz}$$

سوال ۳۰ : فرکانس نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ پس از محاسبه، مقدار آن را با مقدار اندازه‌گیری شده در مرحله ۴-۲-۳ مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.

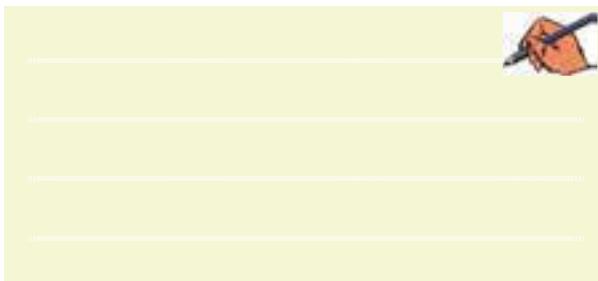

سوال ۳۱ : آیا می‌دانید مدار شکل ۴-۱۰ چه نوع مولتی‌ویراتوری است؟ توضیح دهید.

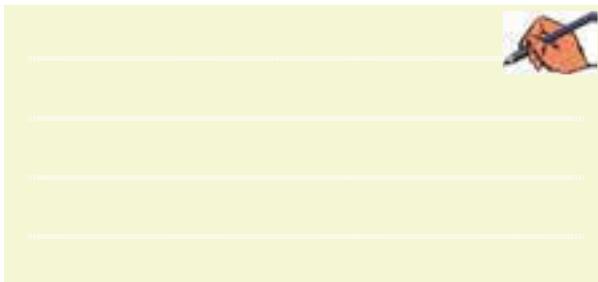

سوال ۴-۲-۴ : مدار مولتی‌ویراتور مونواستابل شکل ۴-۱۱ را بیندید. به وسیله‌ی اسیلوسکوپ خروجی‌های مدار را مشاهده

سوال ۲۷ : در مدار شکل ۴-۹ برای تغییر فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز، چه قطعاتی را باید تغییر داد؟




سوال ۲۸ : نوع فیدبک در نوسان‌ساز پل‌وین مثبت است یا منفی؟




سوال ۲۹ : مدار شبکه‌ی فیدبک مربوط به مدار نوسان‌ساز پل‌وین شامل چه قطعاتی است؟ نام ببرید.



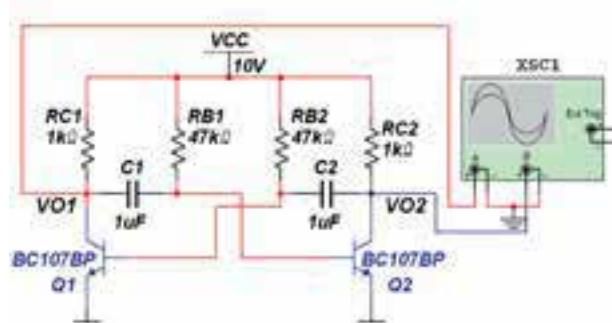۴-۲-۳ مدار نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور شکل ۴-۱۰ : بیندید و شکل موج خروجی را توسط اسیلوسکوپ مشاهده کنید، فرکانس آن را اندازه‌گیرید و مقدار آن را بنویسید. خروجی‌های این مدار از پایه‌ی کلکتورها دریافت می‌شود، همانطور که ملاحظه می‌کنید، شکل موج‌ها با هم 180° درجه اختلاف فاز دارند.




۴-۵ مدار نوسان‌ساز مربعی شکل ۱۲-۴ را با استفاده از آی‌سی ۵۵۵ بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.
فرکانس نوسان‌ها را اندازه بگیرید.

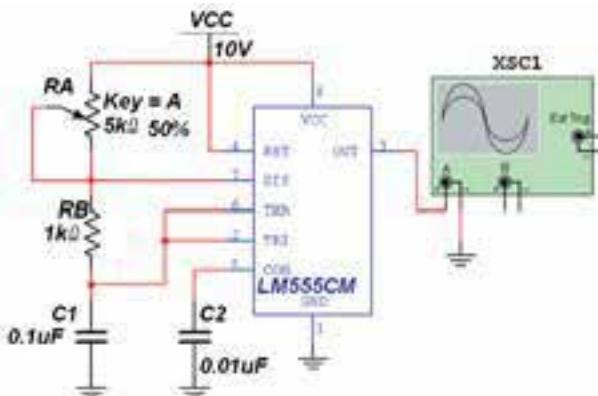



شکل ۴-۱۲ مدار نوسان‌ساز موج مربعی و شکل موج خروجی آن

$$F = \dots \text{KHz}$$

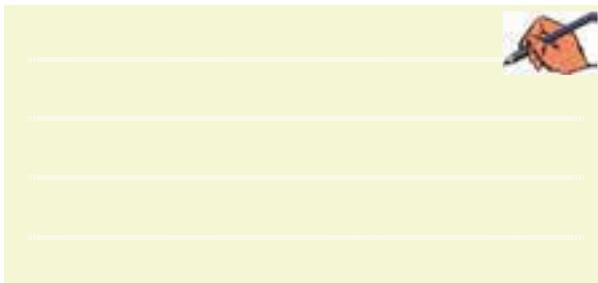سوال ۳۴: فرکانس نوسان‌های مدار شکل ۱۲-۴ از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ مقدار فرکانس، را محاسبه کنید.



کنید و فرکانس خروجی را اندازه بگیرید.

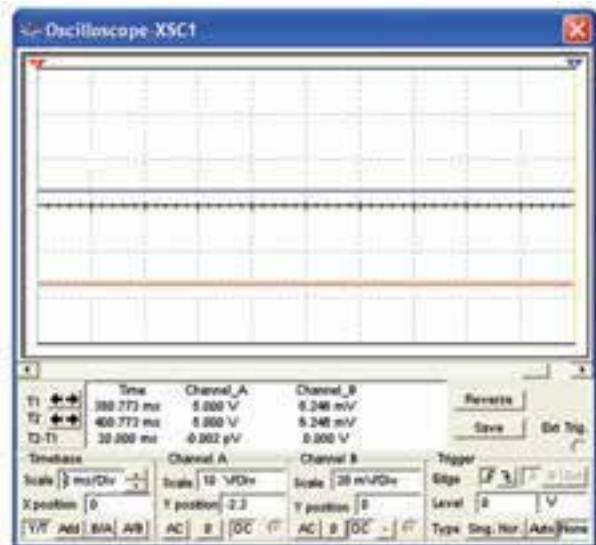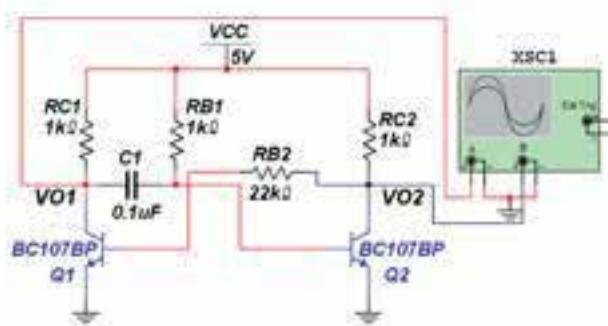

شکل ۱۱-۴ مدار مولتی ویراتور مونو استابل و شکل موج های خروجی آن

F =KHz

سؤال ۳۲: چرا در شکل موج نشان داده شده فقط یک خروجی مشاهده می‌شود و آن هم به صورت یک سیگنال ثابت است؟ تو پسح دهد.




سؤال ۳۳ : رابطه‌ی فرکانس مدار شکل ۱۱-۴ را

نوسید.



سؤال ۳۵: فرکانس محاسبه شده را با مقدار اندازه‌گیری شده مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.

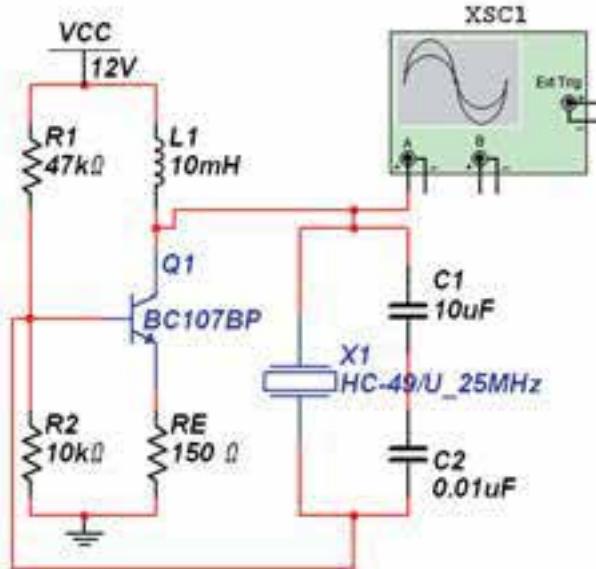

شکل ۴-۱۳ مدار نوسان‌ساز کریستالی

سؤال ۳۶: گر کریستال را تغییر دهیم، چه کمیتی در مدار تغییر خواهد کرد؟ توضیح دهید.



نتایج: نتیجه‌ای را که از این آزمایش به دست آورده‌اید، بنویسید.



تمرین ۴: مقدار ولتاژ V_{CC} را افزایش دهید و تغییرات به وجود آمده را مشاهده کنید.



سؤال ۳۶: با تغییر ولتاژ تغذیه چه تغییراتی در مقدار فرکانس و دامنه‌ی موج خروجی ایجاد شده است؟



۴-۲-۶ مدار نوسان‌ساز کریستالی شکل ۴-۱۳ را بیندید. فرکانس مدار را اندازه‌گیری کنید و شکل موج خروجی را