

فصل اول

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۲۴	۲۰	۴

معرفی اجزای شبکه های الکتریکی سه فاز

هدف های رفتاری : از هنرجو انتظار می رود در پایان این فصل بتواند :

- ۱- چگونگی تولید انرژی الکتریکی را شرح دهد .
- ۲- ساختمان یک آلترناتور را به صورت خلاصه توضیح دهد .
- ۳- دلیل استفاده از برق سه فاز را بیان کند .
- ۴- مفاهیم انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را شرح دهد .
- ۵- مصرف کننده های سه فاز ستاره و مثلث را شرح دهد .
- ۶- مقدار جریان و ولتاژ الکتریکی را در مصرف کننده های سه فاز ستاره و مثلث اندازه گیری کند .
- ۷- تفاوت ولتاژ و جریان فازی و خطی را توضیح دهد .
- ۸- آزمایش های مربوط به این بخش را اجرا کند .
- ۹- روابط بین جریان های خطی و فازی و ولتاژ های خطی و فازی را در مصرف کننده ها با اتصال ستاره و مثلث شرح دهد .
- ۱۰- بارهای متعادل و نامتعادل را تعریف کند .
- ۱۱- اطلاعات را از پلاک مشخصات موتورهای الکتریکی استخراج کند .

مقدمه


ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگاه های مختلف و تولید انرژی الکتریکی در همه کشورهای جهان، از جمله ایران شده است. امروز صنعت برق به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها به شمار می آید. رشد نیروگاه های مختلف در طول ۱۱۰ سال گذشته باعث شده که تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر به حدود ۲۵۰۰۰ مگاوات برسد.

در سال ۱۸۸۲ میلادی ادیسون نخستین مؤسسه برق تجاری خود را برای تأمین روشنایی یکی از خیابان های شهر نیویورک افتتاح کرد .

سه سال بعد ناصرالدین شاه برای روشنایی کاخ سلطنتی خود اوّلین مولد با قدرت حدود ۳ کیلووات را به ایران وارد نمود.


رشد شهرنشینی و توسعه صنعت و استفاده از تجهیزات و

۱- تولید انرژی الکتریکی سه فاز (ژنراتور)

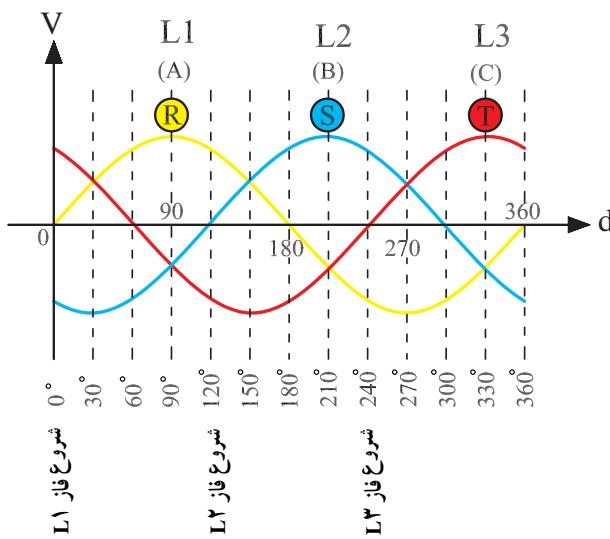

شکل ۱-۲

به طور ساده طرز قرارگیری سیم پیچ های استاتور در شکل ۱-۳ نشان داده شده است.

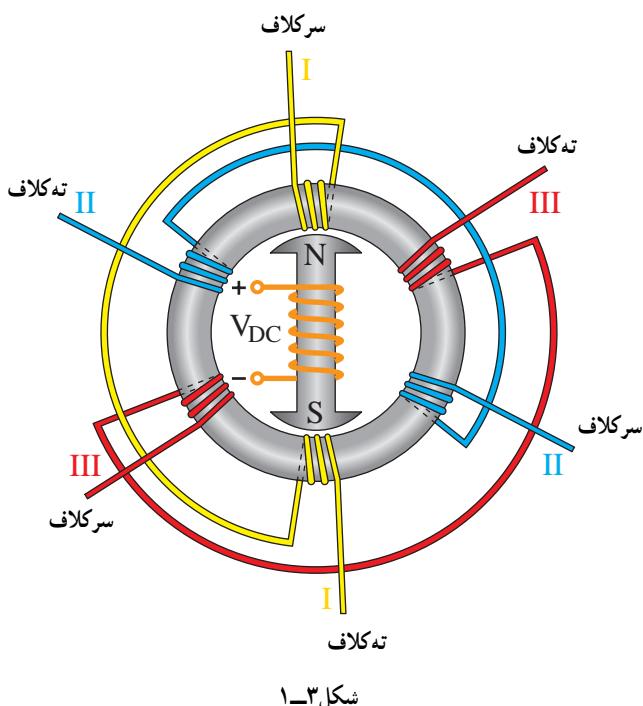


شکل ۱-۳

در مولد های بزرگ انرژی الکتریکی در قسمت ثابت (استاتور) ماشین تولید می شود. ولی در مولد های کوچک معمولاً

انرژی الکتریکی در نیروگاه ها به وسیله مولد های (ژنراتور) سه فاز تولید می شود. این مولد ها مطابق شکل ۱-۱ از دو قسمت اصلی زیر تشکیل شده اند.

الف) استاتور


از یک هسته آهنی شیاردار به صورت ثابت ساخته می شود. داخل شیارها سه گروه کلاف به صورتی قرار می گیرند که با هم 120° درجه الکتریکی اختلاف فاز داشته باشند. انرژی الکتریکی تولیدی به صورت سه فاز از طریق استاتور به مدارهای خارج منتقل می گردد (شکل ۱-۱).

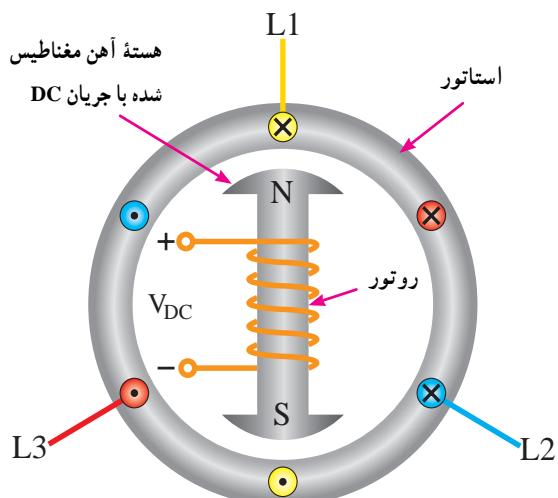

شکل ۱-۱- مولد انرژی الکتریکی



ب) روتور

قسمت گردندۀ مولد از هسته آهنی شیاردار ساخته می شود و داخل این شیارها سیم های مسی برای تولید فوران مغناطیسی فرار می گیرد. این فوران با اعمال ولتاژ (DC) تولید می شود. نیروی حرکۀ الکتریکی (ولتاژ) تولید شده در مولد های سه فاز (مطابق شکل ۱-۲) با شکل سینوسی و با اختلاف فاز 120° درجه الکتریکی است.

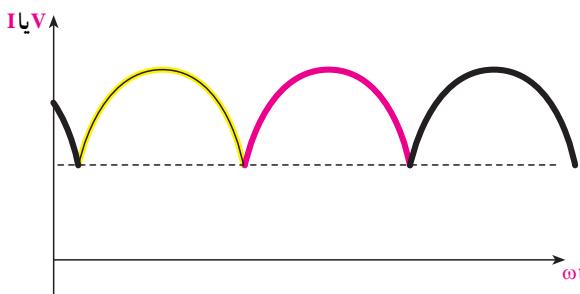

شکل ۱-۵

ج) در راه اندازی موتورهای سه فازه نیاز به سیم پیچ راه انداز نداریم و به همین دلیل حجم موتورها کاهش می‌یابد.
د) در رکتیفایرها^۱ سه فاز، ولتاژ دی‌سی (DC) شده ریپل (ضربان) کم‌تری دارد یعنی ولتاژ خروجی جریان مستقیم در رکتیفایرها سه فاز، نسبت به ولتاژ یک‌سو شده در رکتیفایرها تک فاز، صاف‌تر است (شکل ۱-۶).

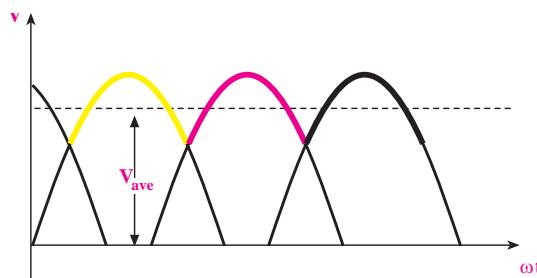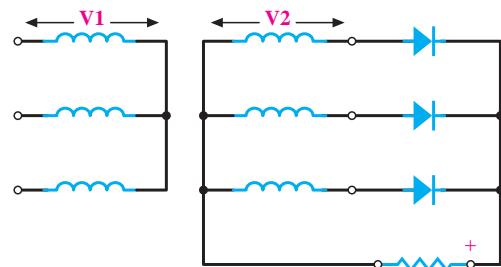


شکل ۱-۶

از آنجا که مقدار ولتاژ تولید شده در مولدها نمی‌تواند بیش از حد مجاز باشد و انتقال این ولتاژ با جریان‌های بالا موجب افزایش اتلاف انرژی در سیم‌ها و افت ولتاژ انتهای خط می‌شود بنابراین، در ابتدای خط مقدار ولتاژ تولید شده (توسط ترانسفورماتورها) افزایش و در انتهای خط در چند مرحله (جهت استفاده مصرف کنندگان صنعتی و خانگی) در حد ولتاژ مجاز

انرژی الکتریکی در قسمت گردنه (روتور) ایجاد می‌شود. به قسمتی که در آن انرژی الکتریکی تولید می‌شود آرمیچر می‌گویند.
شکل ۱-۴، دو نمونه مولد انرژی الکتریکی را نشان می‌دهد.



الف

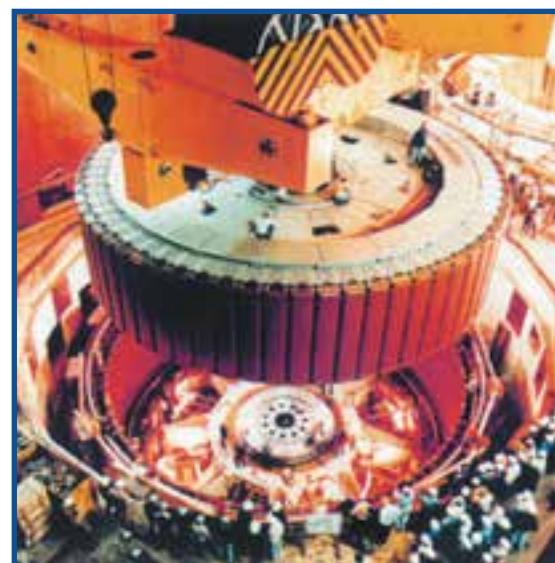

ب

شکل ۱-۴

در نیروگاه‌ها انرژی الکتریکی همواره به صورت سه فاز تولید می‌شود؛ زیرا :

الف) اقتصادی‌تر است، به دلیل این که آلترناتورهای سه فاز، با توان مشابه حجم کم‌تری نسبت به آلترناتورهای تک فاز دارد.
ب) توان لحظه‌ای سه فاز در مصرف کننده هیچ‌گاه به صفر نمی‌رسد، بنابراین، توان شبکه سه فاز تغییرات کم‌تری نسبت به توان در شبکه تک فاز دارد (شکل ۱-۵).

۱- رکتیفایر : مبدل موج (AC) به (DC) به معنی یکسوندنه

(۳۸۰/۲۲۰) کاهش می‌یابد. برای این منظور به خطوط انتقال ادامه به شبکه‌های انتقال و توزیع اشاره می‌کنیم. انرژی و هم‌چنین مراکز توزیع انرژی الکتریکی نیاز است. در

۲- انتقال نیرو



شکل ۱-۷

انرژی تولید شده در نیروگاه‌های مختلف (آبی، دیزلی، گازی، چرخهٔ ترکیبی، بخاری، اتمی و بادی) پس از افزایش به مقدار ولتاژهای (۴۰°، ۲۳°، ۱۳۲° و ۶۳) کیلو ولت به مناطق مصرف انتقال می‌یابد.

جایه‌جایی انرژی الکتریکی با ولتاژهای ۴۰° یا ۲۳° کیلو ولتی را در اصطلاح انتقال نیرو می‌خوانند و هدف آن تبادل انرژی و توان بین مناطق و نواحی اصلی است که معمولاً در فاصله‌های دور از هم قرار گرفته‌اند. شکل ۱-۷، یک نمونه دکل فشار قوی را نشان می‌دهد.

۳- شبکه‌های فوق توزیع




شکل ۱-۸

رساندن انرژی و توان به مراکز مصرف بیشتر با خط‌های ۶۳ (یا ۱۳۲) یا ۶۶ کیلو ولتی صورت می‌گیرد. این بخش از فعالیت نیرو رسانی را در اصطلاح شبکه‌های فوق توزیع می‌نامند. شکل ۱-۸، یک خط فوق توزیع ۶۳ کیلو ولتی را نشان می‌دهد.

۴- توزیع نیرو

در صنعت برق، توزیع انرژی برق اساساً در دو سطح فشار ۱-۴- خط‌های فشار متوسط متوسط و فشار ضعیف صورت می‌گیرد. ۱-۴- خط‌های فشار متوسط بیش‌تر شبکه‌های فشار متوسط در ایران از نوع ۲۰ کیلو ولتی‌اند؛ اما ولتاژهای ۲۳ و ۱۱ کیلو ولتی نیز پهنه‌های محدودی

از کاربرد را دارند. در شکل ۱-۹، تصویری از یک شبکه توزیع ولتی و معمولاً به صورت ۵ سیمه‌اند. در شکل ۱-۱۰، خط توزیع فشار متوسط و ضعیف نمایش داده شده است.

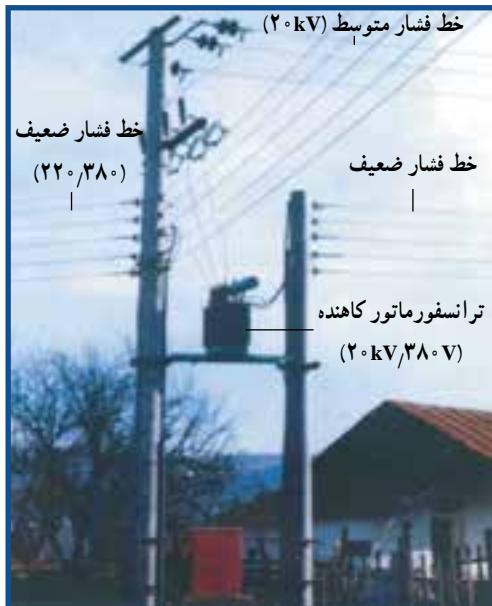

شکل ۱-۱۰



شکل ۱-۹

۴-۲- خط‌های فشار ضعیف


برق مصرف کنندگان عادی با خط‌های فشار ضعیف تأمین می‌شود. این خط‌ها آخرین قسمت از شبکه عظیم و گسترده برق رسانی را پیش از تحویل انرژی به مصرف کننده تشکیل می‌دهند. خط‌های فشار ضعیف رایج در سراسر کشور از نوع ۲۲۰/۳۸۰

همان‌طور که در شکل ۱-۱۱ مشاهده می‌کنید، این شبکه از پنج سیم تشکیل شده و ترتیب قرار گرفتن سیم‌ها و حروف اختصاری هریک از آن‌ها مطابق شکل ۱-۱۱ است.



شکل ۱-۱۱

شکل ۱-۱۲، تصویر شماتیک یا ساده یک سیستم قدرت را از تولید تا مصرف نشان می‌دهد.

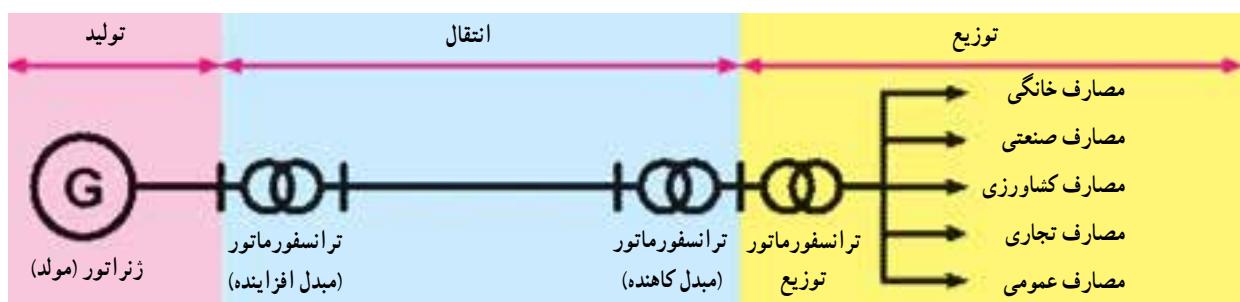

شکل ۱-۱۲

۵ - معرفی ولتاژها و جریان‌های شبکه سه‌فاز

شبکه فشار ضعیف ایران 220° ولت است.

جریان خطی (I_L) : به جریانی که از هر خط سیم فاز شبکه عبور می‌کند جریان خطی می‌گویند.

جریان فازی (I_p) : به جریانی که از هر مسیر فازی داخل یک مصرف کننده عبور می‌کند جریان فازی می‌گویند.

در شکل ۱-۱۳، ولتاژها و جریان‌های خط و فاز نشان داده شده است.

در شکل کلی، ولتاژها و جریان‌های شبکه سه‌فاز با عنوانی


به شرح زیر معرفی شده و به کار می‌روند.

ولتاژ خطی (V_L) : به مقدار ولتاژ (اختلاف پتانسیل)

بین دو فاز یک شبکه سه‌فاز ولتاژ خطی می‌گویند، که در شبکه فشار ضعیف ایران مقدار آن برابر 380° ولت است.

ولتاژ فازی (V_p) : مقدار ولتاژ (اختلاف پتانسیل) دو


سر هر مصرف کننده سه‌فاز را ولتاژ فازی می‌گویند. مقدار آن در

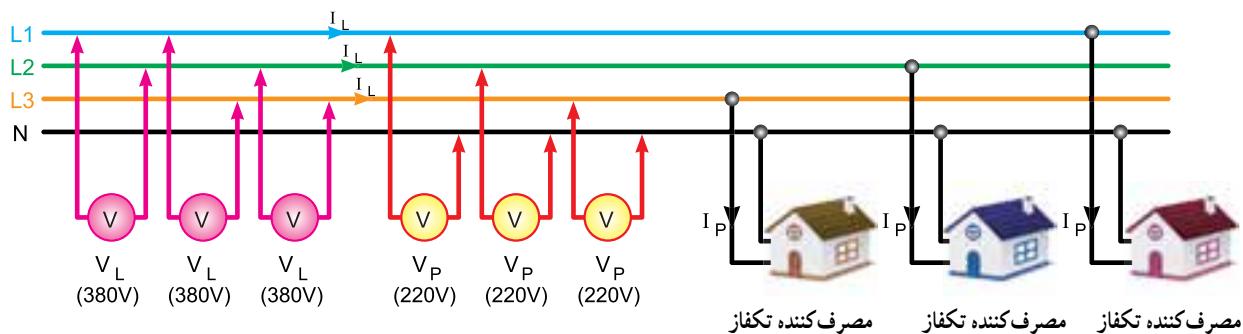

شکل ۱-۱۳

۶ - پلاک اتصالات موتور (تخته کلم)

کلاف اول تا سوم از حروف V ، U و W برای نمایش ته کلاف‌ها به ترتیب از حروف Y ، X و Z استفاده می‌شود. نحوه قرار گرفتن سر سیم‌های زیر پیچ‌های تخته کلم مطابق شکل ۱-۱۵ است. دلیل این که ته کلاف‌ها، مشابه سر کلاف‌ها، به ترتیب از کلاف اول تا سوم نوشته نمی‌شود این است که در صورت نیاز به ایجاد اتصالات ستاره یا مثلث بتوان بدون استفاده از کلید مربوطه و با قرار دادن چند تسممه مسی در زیر پیچ‌ها، موتور را به صورت ستاره یا مثلث اتصال داد.

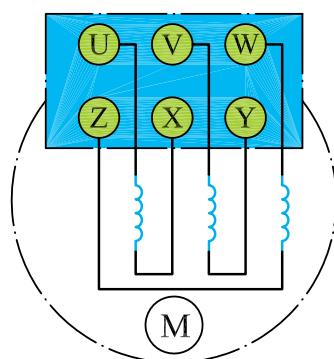

شکل ۱-۱۵

برای اتصال سیم‌پیچ‌های موتور سه‌فاز، سر سیم‌ها از داخل بوسته به یک محفظه یا ترمینال موتور هدایت می‌شوند که اصطلاحاً به آن «تخته کلم» می‌گویند (شکل ۱-۱۴).

به طور کلی سر و ته کلاف‌های یک موتور سه‌فاز، با دو حرف مشخص می‌شوند.



شکل ۱-۱۴


در استاندارد VDE قدیم نشان دادن سر کلاف‌ها به ترتیب برای

۱- در برخی موارد به اختلاف پتانسیل بین هر فاز و نول نیز ولتاژ فازی می‌گویند.



شکل ۱-۱۸- اتصال ستاره روی تخته کلم موتور


در استاندارد^۱ (IEC) برای نشان دادن سر کلاف ها به ترتیب از کلاف اول تا سوم از حروف (U۱، V۱ و W۱) و برای مشخص کردن ته کلاف ها به ترتیب از حروف (U۲، V۲ و W۲) استفاده می شود. شکل ۱-۱۶، وضعیت قرار گرفتن سیم پیچ ها و پیچ های تخته کلم را نشان می دهد. از این پس در این کتاب سرهای موتور، براساس استاندارد (در نقشه ها) نام گذاری می شوند.

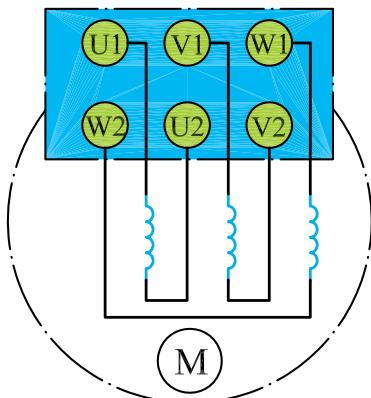


شکل ۱-۱۶

اتصال مثلث


هرگاه انتهای کلاف اول (U۲) به ابتدای کلاف دوم (V۱) و انتهای کلاف دوم (V۲) به ابتدای کلاف سوم (W۱) و به همین ترتیب انتهای کلاف سوم (W۲) به ابتدای کلاف اول (U۱) وصل شود، به این اتصال «اتصال مثلث» گویند. شکل های ۱-۱۹ و ۱-۲۰، نحوه اتصال مثلث را به صورت مداری و روی تخته کلم موتور نشان می دهد. جهت خلاصه نویسی، برای بیان حالت مثلث در متون فنی از علامت Δ استفاده می شود.

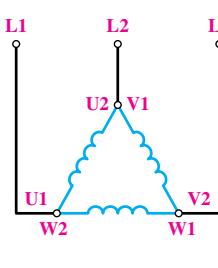

شکل ۱-۱۹- شکل مداری اتصال ستاره

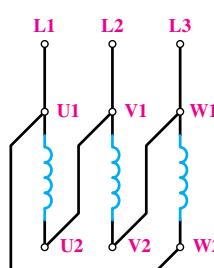

اتصال ستاره
هرگاه به ابتدای سیم پیچ های (سر کلاف های U۱ و V۱ و W۱) موتور به ترتیب شبکه سه فاز L۱، L۲ و L۳ را وصل کرده و انتهای سیم پیچ ها (ته کلاف ها W۲، V۲ و U۲) را به یکدیگر وصل کنیم این اتصال را «اتصال ستاره» گویند. شکل های ۱-۱۷ و ۱-۱۸، نحوه اتصال ستاره را به صورت مداری و روی تخته کلم موتور نشان می دهند. گفتنی است به جهت خلاصه نویسی، برای بیان حالت ستاره در متون فنی از علامت Δ استفاده می شود.


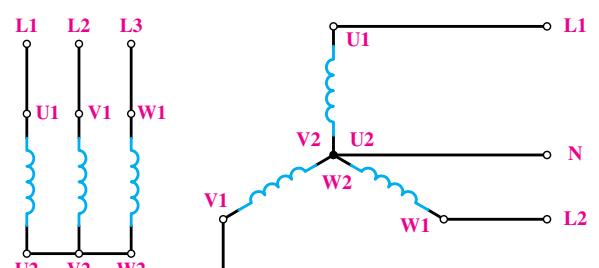


شکل ۱-۱۷- شکل مداری اتصال ستاره


- اگر از وسایل و تجهیزات کارگاه به خوبی مراقبت کنید این وسایل می‌توانند سال‌های متواتی در اختیار هنرجویان قرار گیرند.

جريان و ولتاژ فازی و خطی

تصاویر شکل ۱-۲۲ پارامترهای ولتاژ و جريان خطی و فازی را روی شکل اتصالات ستاره و مثلث موتور سه‌فاز نشان می‌دهد.

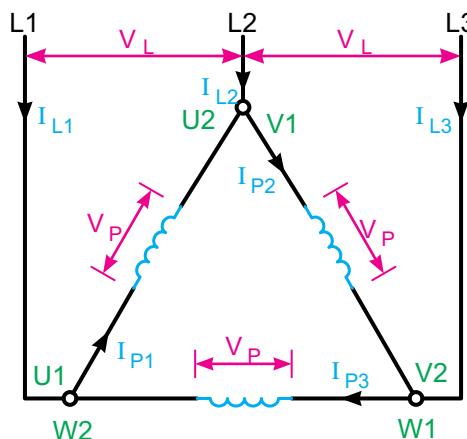
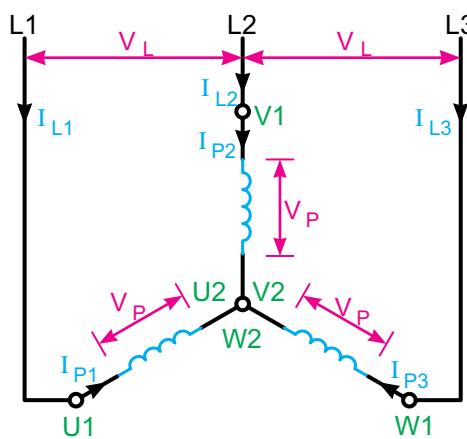


شکل ۱-۲۲

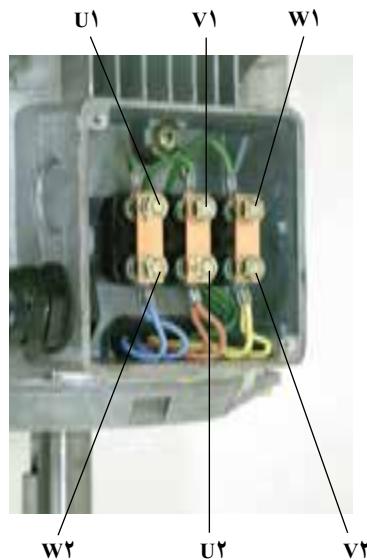

شکل ۱-۱۸ - اتصال مثلث روی تخته کلم موتور

تصاویر شکل ۱-۲۱ چگونگی ایجاد اتصال ستاره و مثلث را به روش ترسیمی بر روی تخته کلم موتور سه‌فاز نشان می‌دهد.

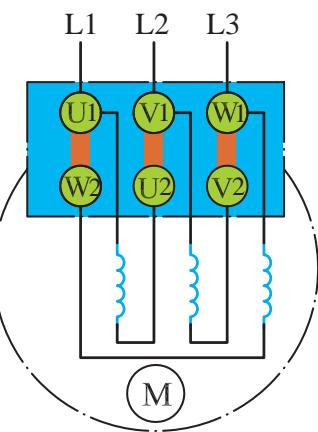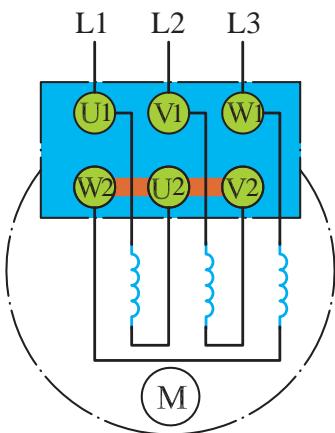

شکل ۱-۲۱

کار عملی ۱



هدف: تشخیص سالم بودن کلاف های موتور

مراحل اجرای کار

- ۱- تخته کلم موتور سه فازی را مطابق شکل ۱-۲۳ باز کنید و محل اتصال سر و ته کلاف ها را به همراه حروف مشخصه یادداشت کنید.



شکل ۱-۲۳

- ۱- در مرحله سوم نیز، مانند شکل ۱-۲۶، محل قرار گرفتن سر سیم های اهم متر را دو سر کلاف سوم قرار دهید. در این شرایط نیز لازم است عقریه تا انتهای صفحه منحرف شود.



شکل ۱-۲۶

قدک: در صورتی که سیم پیچ های نشان داده شده در تصاویر با یکدیگر یا بدنه موتور ارتباط داشته باشند موتور سالم نیست و باید آن را در مدار قرار داد.



شکل ۱-۲۴

- ۲- آوومتر موجود در کارگاه را در حالت اهم متری قرار دهید.

- ۳- دو سر سیم اهم متر را، مطابق شکل ۱-۲۴، به پیچ های مربوط به کلاف اول در تخته کلم وصل کنید. در این صورت لازم است عقریه اهم متر تا انتهای صفحه منحرف شود.




شکل ۱-۲۹

$$R_1 \quad R_{(U_1 \quad U_2)} \quad \dots \Omega$$

$$R_2 \quad R_{(V_1 \quad V_2)} \quad \dots \Omega$$

$$R_3 \quad R_{(W_1 \quad W_2)} \quad \dots \Omega$$

۱-۶- شکل ۱-۲۷، تسمه‌های مسی مربوط به اتصالات تخته کلم، را به همراه مهره و واشر نشان می‌دهد. برای ایجاد اتصالات، آن‌ها را از انبار تحويل بگیرید.

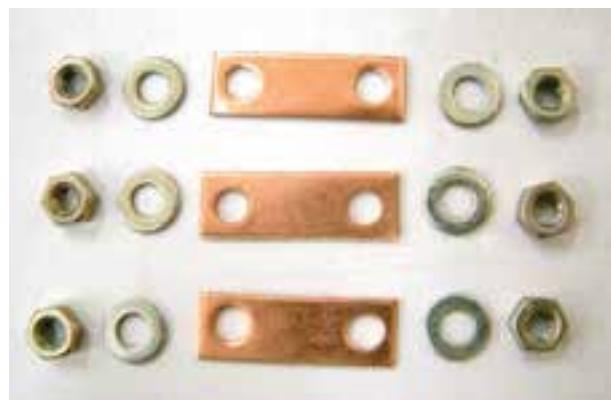

شکل ۱-۲۷

۱-۷- با به کارگیری آچار مخصوص، تسمه‌های مسی و مهره مربوط به اتصالات تخته کلم، انتهای کلافها را به یکدیگر وصل کنید (شکل ۱-۲۸).



شکل ۱-۲۸



شکل ۱-۳۰

۱-۸- در شکل ۱-۲۹ تخته کلم یک موتور را، که به حالت ستاره وصل شده است، مشاهده می‌کنید. با استفاده از اهم‌متر، مقدار مقاومت سر و ته کلافهای هر فاز موتور را اندازه‌گیری کنید.

$$\begin{aligned} R_1 & R_{(U \cdot V)} \dots \Omega \\ R_2 & R_{(V \cdot W)} \dots \Omega \\ R_3 & R_{(W \cdot U)} \dots \Omega \end{aligned}$$

۱-۱۳- در این شرایط و در صورت سالم بودن موتور نباید هیچ ارتباط الکتریکی بین کلافهای موتور با بدنه وجود داشته باشد. برای اطمینان می‌توان از میگر یا اهم متر در رنج‌های $[k\Omega]$ ، اتصال نداشتن سیم‌ها به بدنه را آزمایش کرد.

۱-۱۴- با کمک آچار اتصال مثلث را باز کنید.
سؤال : آیا تایلچ به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

۱-۱۲- در شکل ۱-۳۱ ۱ تخته کلم یک موتور را، که به حالت مثلث وصل شده است، مشاهده می‌کنید. با استفاده از اهم متر، مقدار مقاومت بین ترمینال‌های موتور را اندازه‌گیری کنید.



شکل ۱-۳۱

۷- اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی در مصرف‌کننده‌ها

آن‌ها مقدار جریان مصرفی و ولتاژ مصرف‌کننده‌ها را می‌توان اندازه‌گرفت. این دستگاه‌ها براساس اهداف مورد نیاز به صورت‌های مختلف ساخته می‌شوند.

۷-۱- دستگاه‌های اندازه‌گیری تابلویی : این دستگاه‌ها معمولاً یک رنج دارند و کاربرد آن‌ها (در روی تابلوها) به منظور نشان دادن مقدار کمیت موردنظر است (نه آزمایش و اندازه‌گیری دقیق کمیت الکتریکی). در شکل ۱-۳۲، چند نمونه از آن‌ها نشان داده شده است.

برای اندازه‌گیری مقدار جریان، ولتاژ، توان، فرکانس و اختلاف فاز، دستگاه‌های اندازه‌گیری مناسب موردنیاز است. با اصول کار، ساختمان و طرز کار دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی در سال دوم آشنا شده‌اید. در کتاب حاضر به صورت عملی با طرز کار برخی از آن‌ها در مدار آشنا خواهید شد. در ابتدا به یادآوری مفاهیم قبلی می‌پردازیم.

۱- اندازه‌گیری مقدار جریان و ولتاژ متناوب

آمپر متر و ولت متر دو دستگاه اندازه‌گیری هستند که به وسیله



شکل ۱-۳۲

می‌شوند. کمیت‌های الکتریکی مورد سنجش در این دستگاه‌ها در محدوده بسیار وسیع و با دقت قابل قبولی اندازه‌گیری می‌شوند. مالتی‌مترهای دیجیتال، نسبت به مالتی‌مترهای آنالوگ دارای تنوع، انعطاف و قیمت ارزان‌تری هستند. در شکل ۱-۳۳، نمونه‌ای از این دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان داده شده‌اند.

۷-۱-۲- دستگاه‌های اندازه‌گیری پرتاپل (قابل حمل) : دستگاه‌های اندازه‌گیری پرتاپل در صنعت برق کاربردی وسیع دارند. این دستگاه‌ها به دو صورت آنالوگ و دیجیتال در کارخانجات ساخته می‌شوند. از آن جا که این دستگاه‌ها کمیت‌های مختلف (جریان، ولتاژ، مقاومت و...) را اندازه‌گیری می‌کنند، اصطلاحاً آوومتر (Ω) و یا مالتی‌متر نامیده



شکل ۱-۳۳


۷-۲- اندازه‌گیری جریان متناوب

آمپر متر : مقدار جریان الکتریکی عبوری از یک مصرف‌کننده یک فاز یا سه فاز به وسیله آمپر متر اندازه‌گیری می‌شود. این اندازه‌گیری به سه روش صورت می‌گیرد :

۱- آمپر مترهایی که، مطابق شکل ۱-۳۵، به طور مستقیم در مسیر جریان قرار می‌گیرند و مقدار کمیت مورد سنجش را اندازه‌گیری می‌کنند و آن را نمایش می‌دهند. در اندازه‌گیری به روش مستقیم باید به نکات زیر توجه شود :

- دستگاه قادر به اندازه‌گیری جریان متناوب باشد.

- جریان مورد سنجش از جریان مجاز آمپر متر بیش‌تر نباشد.

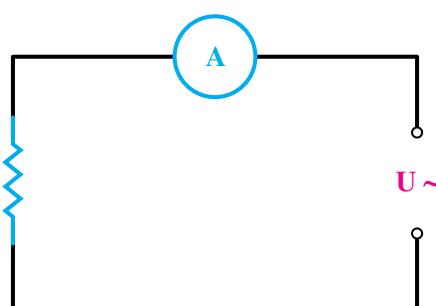

شکل ۱-۳۵

۷-۱-۳- دستگاه‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی :


به منظور اجرای برخی تحقیقات علمی در آزمایشگاه و کنترل دقیق فرآیند تولید صنایع پیشرفته نظامی، اتمی و فضایی به دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی ای نیاز است که از دقت و کیفیت مرغوب‌تری (نسبت به دستگاه‌های اندازه‌گیری معمولی) برخوردار باشند. این دستگاه‌ها برای کالیبره (تنظیم) کردن دستگاه‌های اندازه‌گیری در مؤسسات استاندارد نیز به کار می‌روند. این وسائل اندازه‌گیری دارای ساختمنی پیچیده‌اند و نسبت به دستگاه‌های معمولی قیمت بالاتری دارند.

در شکل ۱-۳۴، نمونه‌ای از دستگاه‌های اندازه‌گیری آزمایشگاهی نشان داده شده است.



شکل ۱-۳۴

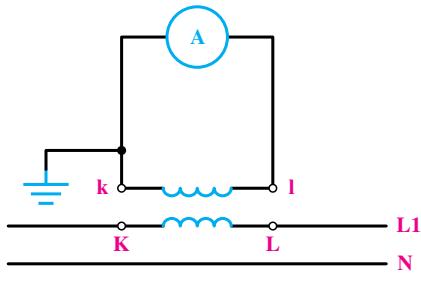– در صورتی که از مالتی متر استفاده می شود، در انتخاب رنج دقت شود (شکل ۱-۳۶).



اندازه‌گیری جریان زیاد در مدار یک فاز

شکل ۱-۳۷

۳- آمپر مترهای القایی (انبری) که، مطابق شکل ۱-۳۸، به ساده ترین روش با قرار دادن سیمین دو فک آمپر متر مقدار جریان عبوری از سیم را اندازه گیری می کنند. این آمپرها بر اساس القای الکترومغناطیس کار می کنند.



شکل ۱-۳۸




شکل ۱-۳۶

۲- آمپر مترهایی که مطابق شکل ۱-۳۷، به صورت غیر مستقیم و به وسیله ترانسفورماتور (مبدل) مقدار جریان های بسیار زیاد عبوری از هر سیم برق دار را اندازه گیری می کنند. از این ترانسفورماتورها معمولاً در تابلوهای توزیع انرژی جریان زیاد استفاده می شود که به آن ها ترانس جریان یا C.T می گویند.



الف) ترانسفورماتور (مبدل) جریان

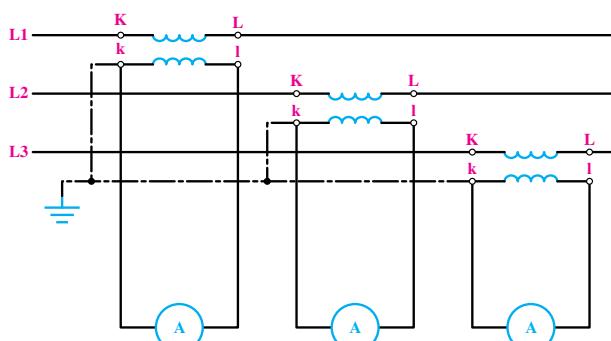


ب) اندازه‌گیری جریان زیاد در مدارهای سه فاز

۷-۳- اندازه گیری اختلاف سطح الکتریکی (ولتاژ)


مقدار ولتاژ دو سری یک مولد یا مصرف کننده همواره به وسیله ولت متر اندازه گیری می شود. چون ولت متر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه را اندازه گیری می کند، باید با دو سر مصرف کننده یا مولد (مطابق شکل ۱-۳۹) به صورت موازی قرار گیرد. با ولت متر به

شبکه های سه فازه از یک ولت متر، به همراه کلید ولت متری (مطابق شکل ۱-۴۲-الف) استفاده می کنند. این کلید در حالت های مختلف، ولتاژ های بین خطوط (L_1, L_2) و (L_2, L_3) و (L_1, L_3) و N و L_1N و L_2N و L_3N را اندازه گیری می کند. توجه داشته باشید که در مسیر سه فاز L_1, L_2 و L_3 فیوز قرار می گیرد. در برخی از کلید های ولت متری فقط می توان ولتاژ بین دو فاز را اندازه گیری کرد (شکل ۱-۴۲-ب).

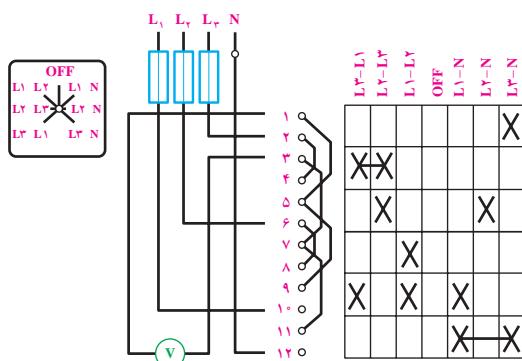شکل ۱-۴۲-ج-شکل ظاهری یک نمونه کلید ولت متری را نشان می دهد.



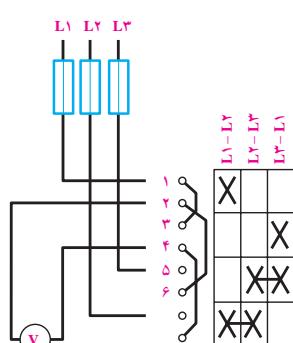الف) اندازه گیری ولتاژ بین دو فاز و فاز و نول




ب) اندازه گیری ولتاژ بین دو فاز



ج-شکل ظاهری


شکل ۱-۴۲

دو روش مستقیم و غیرمستقیم می توان اختلاف سطح الکتریکی را اندازه گیری نمود.

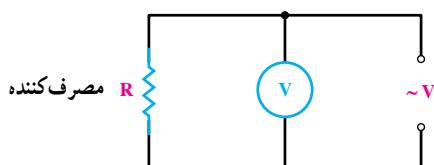


شکل ۱-۳۹

در روش مستقیم ولت متر (مطابق شکل ۱-۴۰) به دو سر مصرف کننده متصل می شود و مقدار ولتاژ را اندازه گیری می کند.

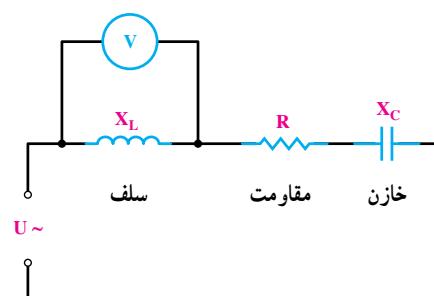

شکل ۱-۴۰

در روش غیرمستقیم ولت متر به وسیله یک مبدل ولتاژ یا ترانس ولتاژ (P.T.) (مطابق شکل ۱-۴۱) به دو سر مصرف کننده یا مولد متصل می شود. این روش در مواردی به کار می رود که ولتاژ کار مصرف کننده ها یا شبکه بیش از حد مجاز دستگاه اندازه گیری باشد و یا این که از نظر حفاظتی نتوان ولتاژ مورد اندازه گیری را موردن سنجش قرار داد.

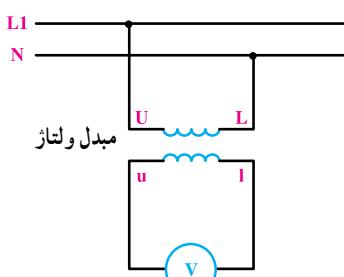

شکل ۱-۴۱

۴-۷- کلید ولت متر

برای اندازه گیری مقدار ولتاژ های خطی و فازی در

۷-۵-اندازه‌گیری جریان‌ها و ولتاژ‌های مصرف‌کننده‌های سه‌فاز ستاره


توجه: لازم است اتصالات ستاره (\wedge) و مثلث (Δ) و سایل اندازه‌گیری در زیر پیچ‌های ترمینال اجرا و روی تابلو نصب شود.

—وسایل کارگاه را مانند وسایل شخصی خود بدانید.
هزینه این وسایل را به طور غیرمستقیم خودتان تأمین کرده‌اید.

الف) مراحل اجرای اتصال ستاره متعادل

مرحله ۱

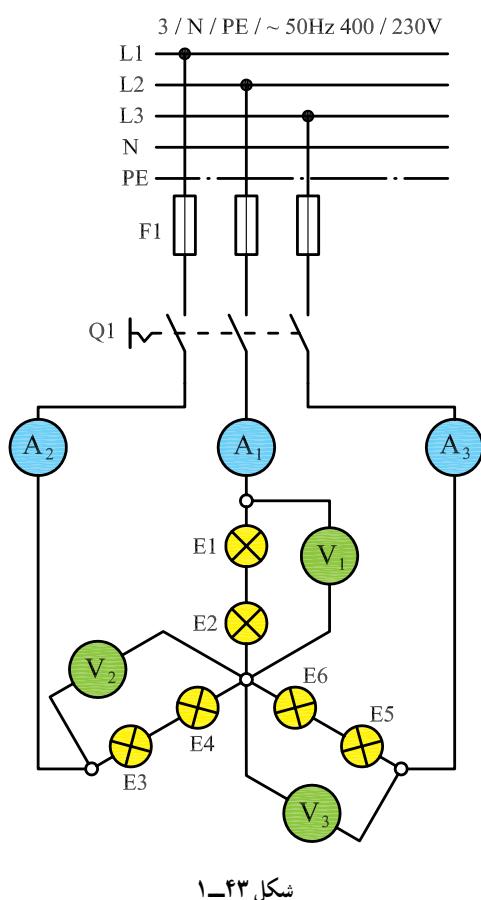۱-۱-مدار شکل ۱-۴۳ را با کمک شش لامپ W (مطابق شکل ۱-۴۴) روی تابلو برق بینید. اتصال بین قطعات مدار را توسط سیم و با استفاده از پیچ پایینی ترمینال‌ها برقرار کنید.




هدف: بررسی اتصال ستاره متعادل و نامتعادل وسایل و ابزارهای مورد نیاز

برای اجرای کارهای عملی از وسایل معرفی شده در جدول ۱-۱ استفاده کنید.


جدول ۱-۱

تعداد	حرف مشخصه	نام وسایل و ابزار	
۶ عدد	-	سریچ لامپ	
۶ عدد	E	لامپ رشتہ‌ای ۱ W	
از هر کدام ۲ عدد	E	لامپ رشتہ‌ای ۱۵ W و ۶ W	
۱ عدد	F1	فیوز مینیاتوری سه‌فاز	
۱ عدد	Q1	کلید سه‌فاز قطع و وصل زبانه‌ای	
۳ عدد	A	آمپر متر با حداکثر رنج ۵A	
۳ عدد	V	ولت متر با حداکثر رنج ۵ V	

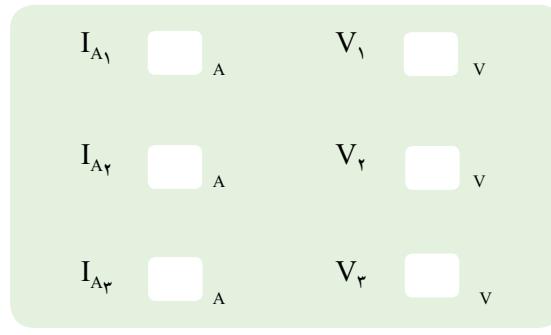۲-۲- کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.



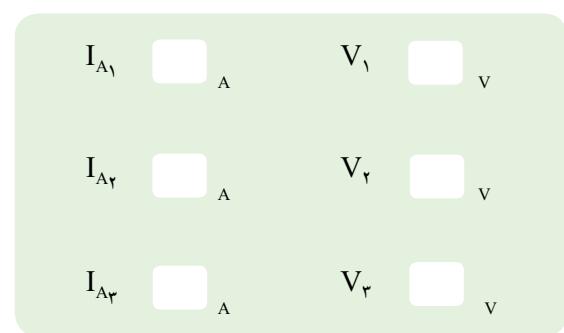۲-۱- فیوز مینیاتوری سه فاز را وصل کنید و سپس کلید Q1 را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید.



پرسش:

۳- نتایج این مرحله را با مرحله (۱) مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۴- قطع یک فاز چه اثری روی کمیت‌های دیگر می‌گذارد؟


مرحله ۳

۳-۱- فیوز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.


۳-۲- لامپ‌های E1 و E2 را از روی سریچ باز کنید.

۳-۳- فیوز F1 و کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

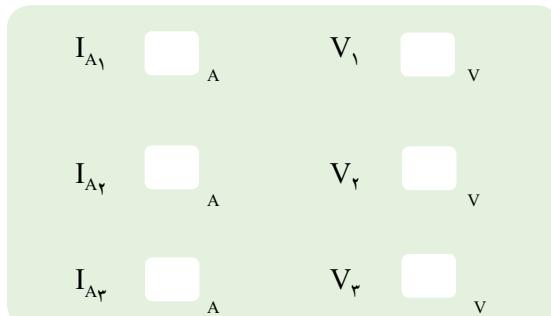۳-۴- فیوز مینیاتوری سه فاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.



۱-۳- کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

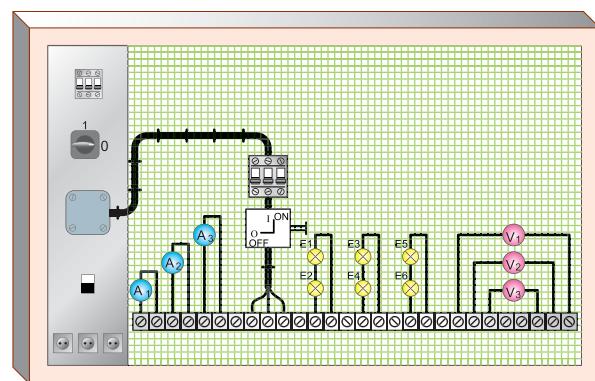

شکل ۱-۴۴- تصویری از مدار لامپی با کلید قطع و وصل (۱-۰) نصب شده روی تابلو

پرسش:

۱- مقادیر اندازه‌گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

۲- آیا بین جریان‌های عبوری از هریک از لامپ‌ها تفاوتی وجود دارد؟

پرسش:

۵- نتایج این مرحله را با مراحل (۱) و (۲) مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

مرحله ۲

۲-۱- یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید.

؟ پرسش:

۶- مقادیر اندازه گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

۷- از مقایسه مقادیر اندازه گیری شده در دو مرحله ۱ و ۴ چه نتیجه ای می گیرید؟

۸- بین جریان عبوری از خط و جریان فاز چه رابطه ای برقرار است؟


۹- بین ولتاژ خط و ولتاژ فاز چه رابطه ای وجود دارد؟

۱۰- آیا نتایج به دست آمده با مطالب نظری مطابقت دارد؟

مرحله ۴

۱- محل قرار گرفتن ولت مترها را مطابق مدار شکل

۲- تغییر دهید.

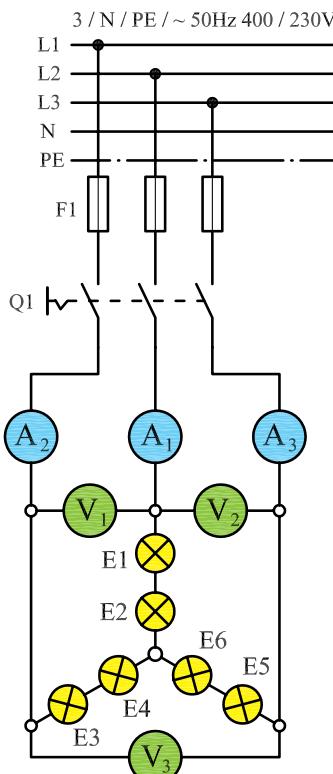


شکل ۱-۴۵

۱-۴۲- ابتدا فیوز F1 و سپس کلید Q1 را در حالت وصل

قرار دهید.

۱-۴۳- مقادیر ولتاژ و لنتاژ و جریان هریک از ولت مترها

آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

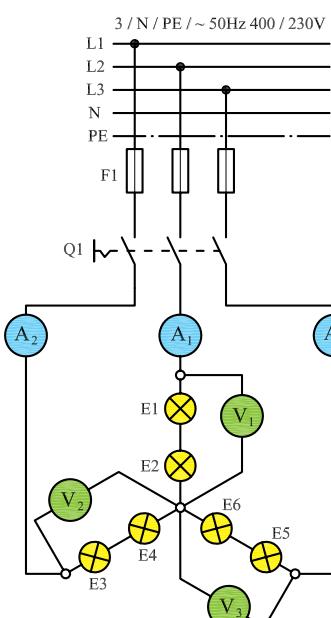


شکل ۱-۴۶

I_{A_1}	<input type="text"/>	A	V_1	<input type="text"/>	V
I_{A_2}	<input type="text"/>	A	V_2	<input type="text"/>	V
I_{A_3}	<input type="text"/>	A	V_3	<input type="text"/>	V



۱-۴۴- کلید Q1 را در حالت OFF قرار داده و مدار را

خاموش کنید.

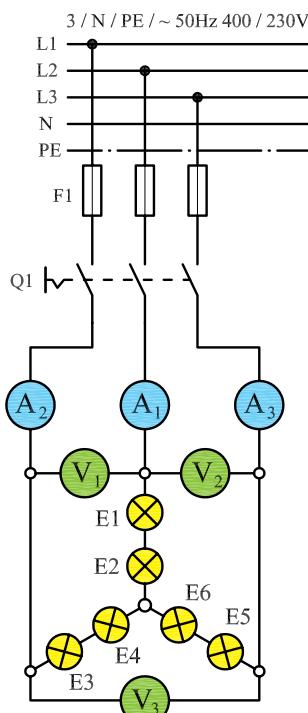

شکل ۱-۴۸

۶- مقادیر ولتاژ و جریان هریک از ولت‌مترها و آمپر‌مترها را بخوانید.

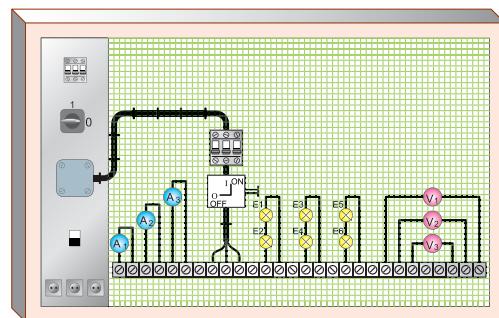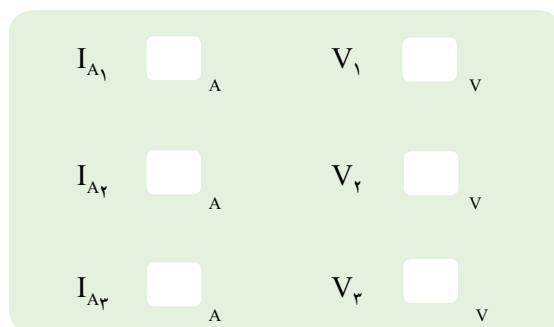


شکل ۱-۴۷

۵- توان لامپ‌های موجود در مدار را، به صورت زیر، روی سریچ‌ها قرار دهید.

E1	۱۰۰W	E3	۶۰W	E5	۱۵۰W
E2	۱۰۰W	E4	۶۰W	E6	۱۵۰W

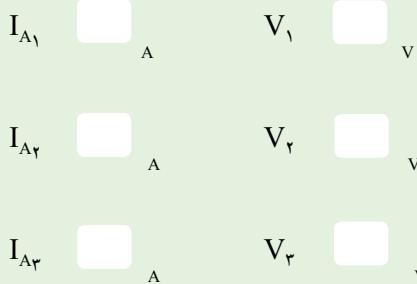۳- فیوز مینیاتوری F1 را وصل کنید و سپس با وصل کلید Q1، ولتاژ و جریان هریک از ولت‌مترها و آمپر‌مترها را بخوانید.



۴- فیوز مینیاتوری F1 و کلید Q1 را در حالت خاموش قرار دهید.

پرسش:

- ۲- مقادیر اندازه‌گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟
- ۳- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده در دو مرحله ۵ و ۶ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

- ۴- قطع یکی از فازها چه اثری روی کمیت‌های الکتریکی دیگر دارد؟
- ۵- آیا نتایج به دست آمده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟


پرسش:

- ۱- مقادیر اندازه‌گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال ستاره است؟

مرحله ۶


- ۱- محل قرار گرفتن ولت‌مترها را مطابق شکل ۱-۴۸

تغییر دهید.

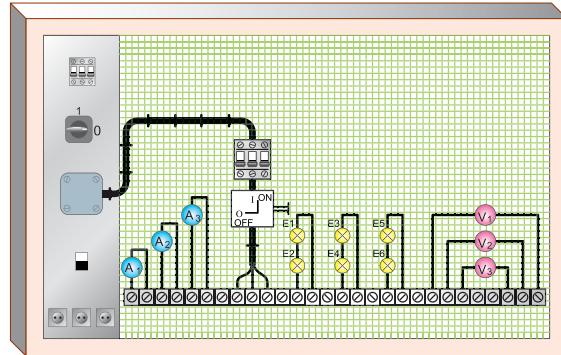

شکل ۱-۵۰

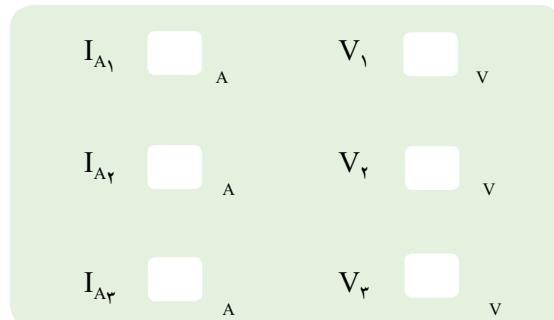- فیوز مینیاتوری سه فاز را وصل کنید و سپس کلید Q1 را در حالت ON قرار دهید و ولتاژ و جریان هریک از ولت‌مترها و آمپرmetrها را بخوانید.



- کلید را در حالت OFF قرار دهید و مدار را خاموش کنید.

پرسش:

- مقادیر اندازه‌گیری شده معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟
- بین ولتاژ دو سر مصرف‌کننده و ولتاژ بین دو خط چه رابطه‌ای وجود دارد؟

مرحله ۲

- یکی از فیوزها را قطع کنید و دو فیوز دیگر را در حالت وصل بگذارید.
- کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت‌مترها و آمپرmetrها را بخوانید و یادداشت کنید.

ویژه هنرجویان علاقه مند

در مورد نیاز داشتن یا نداشتن اتصال ستاره نامتعادل به سیم نول، تحقیق کرده و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

۷-۶- اندازه‌گیری جریان‌ها و ولتاژ‌هادر مصرف‌کننده‌های سه‌فاز مثلث




کار عملی ۳

هدف: بررسی اتصال مثلث متعادل

مرحله ۱

- مدار شکل ۱-۴۹ را با کمک شش لامپ W (مطابق


شکل ۱-۵۰) روی تابلوی برق بینید. اتصال بین قطعات مدار را توسط سیم و با استفاده از پیچ پایینی ترمینال‌ها برقرار کنید.

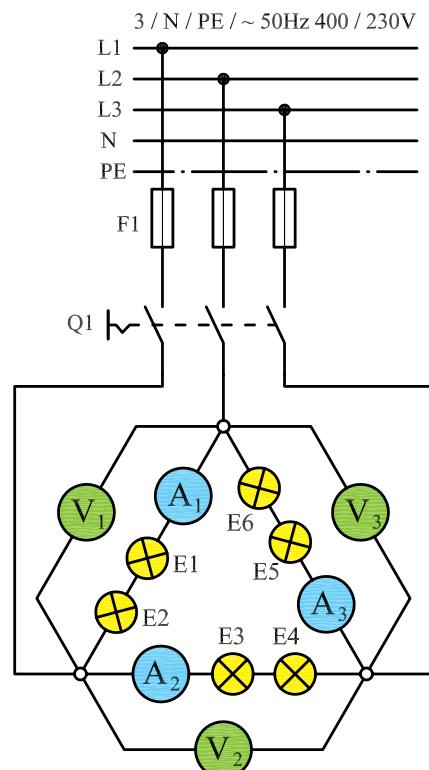


شکل ۱-۴۹

۴-۲- ابتدا فیوز F1 و سپس کلید Q1 را در حالت وصل قرار دهید.

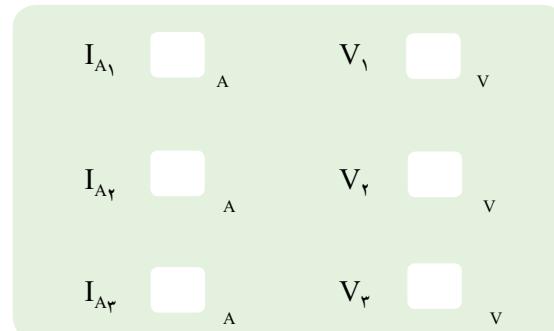
۴-۳- مقادیر ولتاژ و جریان هریک از ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.



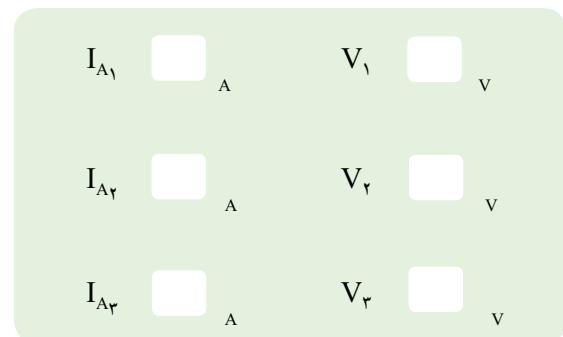۲-۳- کلید Q1 را در حالت OFF قرار داده و مدار را خاموش کنید.



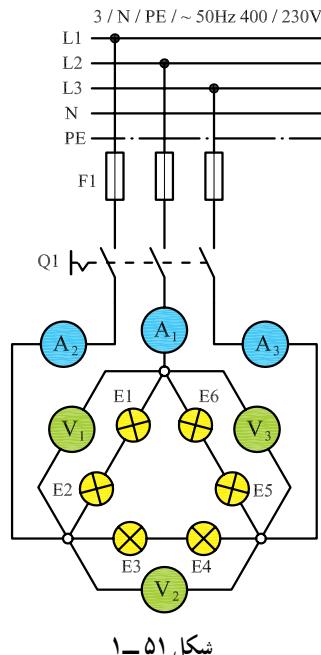۳- نتایج این مرحله را با مرحله (۱) مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



۴-۴- کلید Q1 را در حالت OFF قرار داده و مدار را خاموش کنید.

۶- مقادیر اندازه‌گیری شده، معرف کدام یک از پارامترهای ولتاژی و جریانی اتصال مثلث است؟


۷- از مقایسه مقادیر اندازه‌گیری شده توسط آمپر مترها در دو مرحله ۱ و ۴ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

مرحله ۳

۱- لامپ‌های E1 و E2 را از روی سرپیچ باز کنید.

۲- کلید Q1 را وصل کنید و مقادیر ولت مترها و آمپر مترها را بخوانید و یادداشت کنید.

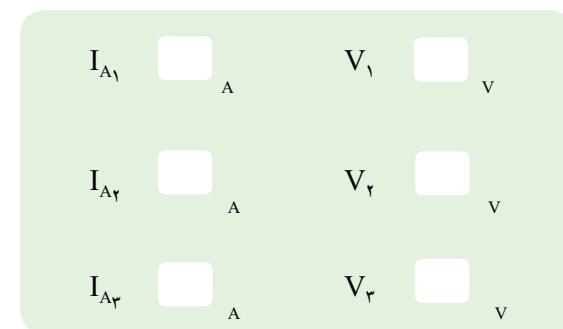۳- فیوز مینیاتوری سه فاز F1 و کلید Q1 را قطع کنید.



پرسش:

۴- نتایج این مرحله را با مراحل ۱ و ۲ مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

۵- اثر قطع یک فاز روی مدار را شرح دهید.

مرحله ۴

۱- محل قرار گرفتن آمپر مترها را مطابق مدار شکل

۵۱-۱ تغییر دهید.

- ۸- بین جریان خط و جریان فاز چه رابطه‌ای وجود دارد؟
 ۹- آیا تابع بدست آمده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟

شبکه برق به آن‌ها می‌رسد. از آن‌جا که در اتصال مثلث ولتاژ هر فاز $\sqrt{3}$ برابر ولتاژ فازی در حالت اتصال ستاره است، باید در اتصال موتور به صورت ستاره و مثلث دقت کافی نمود. برای مثال، اگر بروی پلاک یک موتور الکتریکی سه فاز نوشته شده باشد ($\Delta 220V$)، به این معنی است که این موتور را در برق ایران نمی‌توان به صورت مثلث به شبکه متصل کرد؛ زیرا به هر سیم پیچ یک فاز 38° ولت ولتاژ می‌رسد و آن را می‌سوزاند. در ایران موتوری را می‌توان به صورت مثلث اتصال داد که روی پلاک مشخصات آن نوشته شده باشد ($\Delta 380V$) و یا $380/660V$. از جدول ۱-۲، برای تشخیص نوع اتصال موتور در شبکه برق ایران، می‌توان استفاده کرد.

توجه : در مصرف کننده‌های واقعی سه‌فازه، معمولاً بار هر مصرف کننده اهمی (مقاومت) خالص نیست؛ مانند موتورها که همواره یک بار اهمی - سلفی ($R - L$) هستند. به این ترتیب مدار همواره دارای ضریب قدرت ($\cos\phi$) است.

توجه : در اتصال مصرف کننده‌های سه‌فاز (موتورها) به شبکه برق، باید دقت کنیم که ولتاژ کارهایک از سیم‌پیچ‌ها (ولتاژ فازی) برابر ولتاژی باشد که از طریق

جدول ۱-۲- تشخیص نوع اتصال موتور به شبکه برق ایران

مشخصات پلاک موتور	نحوه اتصال موتور به شبکه برق ایران
۲۳ ل	نمی‌تواند با شبکه سه فاز ایران راه اندازی شود
۲۲ Δ	فقط به صورت ستاره
۴ ل	فقط به صورت ستاره
۴ Δ	به صورت ستاره مثلث می‌توان راه اندازی کرد و در نهایت باید اتصال مثلث باشد
۴ / ۲۳ ل / Δ	فقط به صورت ستاره
۴ / ۶۸ ل / Δ	به صورت ستاره مثلث راه اندازی می‌شود و در نهایت باید مثلث سته شود

در اتصال هر مصرف کننده سه‌فاز به شبکه، ولتاژی که به دو سر هر سیم‌پیچ فازی می‌رسد نباید از ولتاژ مجاز بیشتر باشد. ولتاژ مجاز هر سیم‌پیچی بر روی پلاک موتور نوشته می‌شود.


سؤال: اگر روی پلاک یک موتور عبارت $220/380V$ وصل کرد؟ توضیح دهید.

نوشته شده باشد، با چه اتصالی می‌توان آن را به شبکه برق ایران


۸- آشنایی با پلاک مشخصات الکتروموتورهای سه فاز

آنها متفاوت است. شکل‌های ۱-۵۲ دو نمونه پلاک موتور سه فازه را نشان می‌دهد.

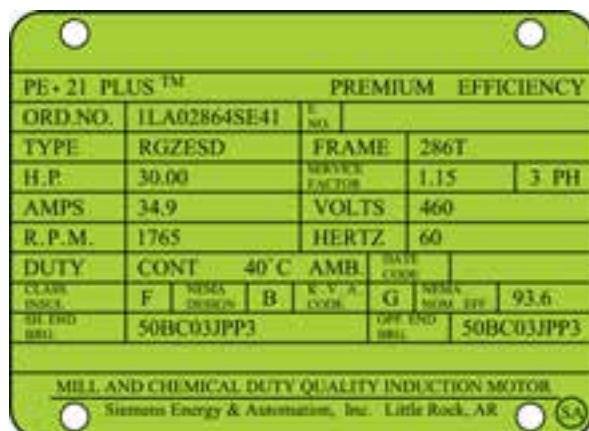برای انتخاب صحیح و مناسب موتور سه فاز، باید به توضیحات روی پلاک مشخصات موتور کاملاً توجه نمود. شکل پلاک موتورهای سه فاز، هم‌چنین اطلاعات نوشته شده در روی



ب

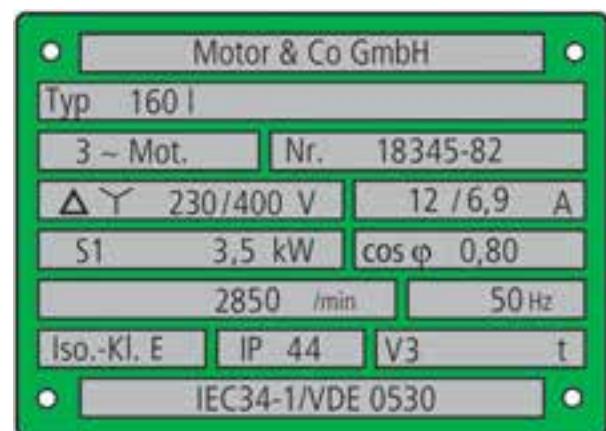


الف

شکل ۱-۵۲

موتورهای سه فازه مشاهده می‌شود. در جدول ۳-۱ توضیحات مربوط به هر قسمت آمده است.

اگر مشخصات نوشته شده (روی پلاک موتورها) را با یکدیگر مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که این پلاک‌ها تفاوت‌هایی با هم دارند. در شکل ۱-۵۳ بخش‌های مختلف یک نوع پلاک

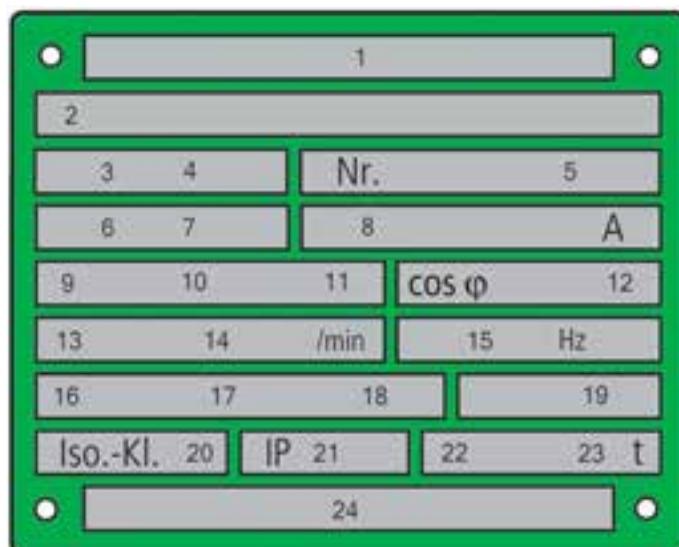


شکل ۱-۵۳

جدول ۱-۳

شماره	اطلاعات داده شده		
۱	نشانه کارخانه (نام و آرم)		
۲	نشانه نوع ماشین (تیپ ماشین)		
۳	نوع جریان مانند : G (جریان مستقیم)، E (جریان تک فاز)، D (جریان سه فاز)		
۴	نوع کار (Gen – ژنراتور)؛ (Mot – موتور)		
۵	شماره تولید ماشین		
۶	نوع اتصال سیم پیچ استاتور در ماشین های سنکرون و القای، به علاوه :		
	علامت مدار	کلاف	
	۱~		۱
		با کلاف (سیم پیچ) کمکی	۲
	۳~	به صورت باز	۳
	۳ به هم وصل شده	ستاره	۴
		مثلث	۵
		ستاره با نقطه وسط خارج شده	۶
۷	ولتاژ نامی		
۸	جریان نامی		
۹	توان نامی (تحویلی) یا قدرت ظاهری خروجی در موتورها و ژنراتورها		
۱۰	نشانه واحدها VA، kVA، W، kW		
۱۱	موتورها بر حسب (W یا kW) و مولدات بر حسب (VA یا kVA)		
۱۲	نوع کار (در کار دائمی = S1) و زمان کار نامی یا مدت زمان روشن بودن نسبی مثال : S2 30min		
۱۳	ضریب توان نامی $\cos\phi$		
۱۴	در ماشین های سنکرون در صورتی که توان راکتیو دریافت شود، باید نشانه u اضافه شود		
۱۵	جهت چرخش (از طرف سر محور موتور نگاه می شود) : → (راست گرد) ← (چپ گرد)		
۱۶	سرعت نامی (علاوه بر این در موتورهای با تحریک سری حداقل سرعت n_{max} در مولدات با تورین آبی، سرعت میانی n_d تورین؛ در موتورهای چرخ دنده دار سرعت آخرین چرخ دنده n_z ارائه می شود)		
۱۷	فرکانس نامی		
۱۸	در ماشین جریان مستقیم و ماشین سنکرون	در روتور با حلقه لغزان	
	تحریک کننده یا «Err»	روتور یا «Lfr»	
۱۹	ظرفیت خازن موقت به نام C_A	نوع اتصال سیم پیچ روتور	
۲۰	ولتاژ تحریک نامی به ۷ (ولت)	ولتاژ سکون روتوور به ۷ (ولت)	
۲۱	جریان تحریک	جریان روتوور	
۲۲	در کار نامی، اگر جریان کوچک تر از A باشد، اطلاعات حذف می شود		
۲۳	گروه مواد عایق کننده (Y,A,E,B,F,H,C) اگر سیم پیچ استاتور و روتوور از گروه های مختلفی عایقی استفاده شده باشند، ابتدا گروه عایقی (کلاس عایقی) سیم پیچ استاتور و سپس گروه عایقی سیم پیچ روتوور بیان می شود (مثلاً F/B)		
۲۴	نوع محافظت طبق DIN 40050، مثلاً IP44		
۲۵	طرز صحیح نصب موتور حرف A و C و B و D برای نصب افقی V و W برای نصب عمودی همراه عددی مقابله حرف		
۲۶	وزن تقریبی به ۱، برای وزن های کم تر از یک تن اطلاعاتی داده نمی شود		
۲۷	توضیحات اضافی، به طور مثال VDE0350/000 مقدار متوسط خنکی با تهویه هوای آزاد یا خنک شدن با آب		

توضیحات مربوطه به نمونه دیگری از پلاک موتورهای آمده است.

سه فازه، که در شکل ۱-۵۴ نشان داده شده، در جدول ۱-۴

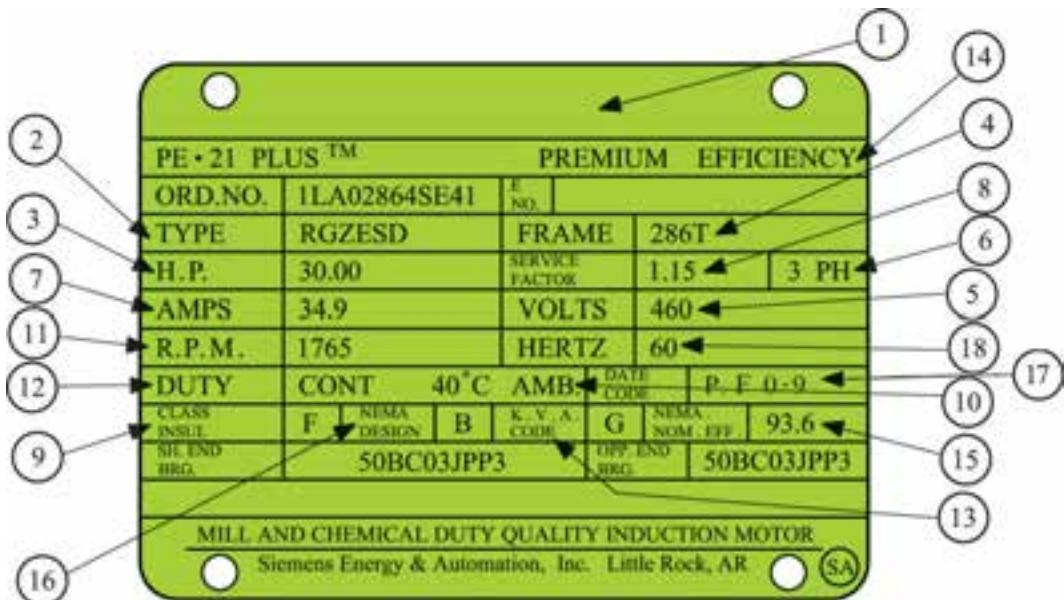

شکل ۱-۵۴

جدول ۱-۴

شماره	اطلاعات داده شده
۱	نام کارخانه
۲	مدل
۳	قدرت بر حسب اسپ بخار
۴	شماره پذئه
۵	ولتاژ کار
۶	تعداد فاز - یک فاز یا سه فاز
۷	مقدار جریان (مقدار آمپر)
۸	ضریب خدمات (ضریب کارکرد)
۹	کلاس عایقی
۱۰	دماهی مجاور (دماهی محیط)
۱۱	تعداد دور در دقیقه
۱۲	مدت زمان کار موتور در بار نامی
۱۳	حرف رمز حالت توقف و یا در حال کار روتور
۱۴	حداکثر بازده
۱۵	میزان بازده اسمی
۱۶	استاندارد کارخانجات تولید کننده وسایل الکتریکی
۱۷	ضریب قدرت
۱۸	فرکانس (بر حسب هertz)

می‌شوند. مفهوم هر یک از حروف مطابق جدول ۵ است.^۱
مثلاً اگر روی پلاک موتوری در ردیف نوع کار، S نوشته شده باشد
نشان می‌دهد که این موتور تحت بار نامی، در درجه حرارت پایدار
و بی‌وقفه کار می‌کند بدون این که از دمای مجاز تجاوز کند.

شرح تکمیلی برخی از علائم روی پلاک

در ردیف یازدهم جدول ۳-۱ نوع کار و مدت زمان روش
بودن ماشین به طور نسبی بیان می‌شود. هشت حالت کاری،
طبق استاندارد، تعریف شده است که با حروف S₁ تا S₈ نشان داده

جدول ۵-۱- انواع کار ماشین‌ها

ماشین تحت بار نامی به درجه حرارت پایدار و ثابت می‌رسد کار ماشین می‌تواند بدون وقفه اجرا شود، بدون این که از دمای مجاز تجاوز کند مثال : پمپ فاضلاب	کار پیوسته S1
زمان کار در مقایسه با وقفه بعد از آن کوتاه است کار با بار نامی فقط در زمان داده شده مجاز به اجراست زمان های بارگذاری استاندارد : 10 و 30, 60, 90 دقیقه مثال : موتور محرك سیرن (آژیر)	کار کوتاه مدت S2
زمان روشن بودن ED فقط بخشی از مدت زمان سیکل است ED های استاندارد : 15, 25, 40, 60% اگر مدت زمان سیکل معلوم نباشد، آن را 10 دقیقه در نظر می‌گیرند در نوع کار S3 مرحله‌ی راه اندازی هیچ اثری بر روی دمای ماشین نمی‌گذارد مثال برای S3 : موتور بالابر (روتور با حلقه لغزان)	کار موقت S3
در S4 کار شبیه S3 است، با این حال جریان راه اندازی، ماشین را بینتر گرم می‌کند اطلاعات مثلاً : /h راه اندازی 500, 25% ED S4 مثال برای S4 : موتور محرك برای بالا بر کوچک (روتور قفسه‌ای)	کار شبیه S3 S4
در S5 کار شبیه S4 است، با این حال در این جای یک ترمز الکتریکی (ترمز جریان مستقیم، ترمز جریان معکوس) در نظر گرفته شده، که در گرم شدن نیز سهم است اطلاعات مثلاً : /h راه اندازی 500, جریان معکوس، 25% ED S4 مثال برای S5 : موتور محرك برای نقاله‌ها	کار شبیه S4 S5
این نوع کار شبیه نوع کار S3 است با این حال این ماشین به هنگام وقفه در حالت بی‌باری می‌ماند و خاموش نمی‌شود اطلاعات مثلاً : S6 10min/60min یا بهتر 40 min ED 25% S6	کار پیوسته با بار موقت S6
این ماشین در کار بدون وقفه است و بدین جهت از طریق راه اندازی مداوم و ترمز الکتریکی بیش از حد معمول گرم می‌شود اطلاعات مثلاً : /h راه اندازی 100، ترمز با جریان مستقیم، 7 مثال : موتور محرك برای ماشین‌های تراش مرکزی (ماشین ایزار خودکار)	کار بدون وقفه S7
این نوع کار شبیه S7 است، با این حال به جای راه اندازی و ترمز با تغییر دور، به طور مثال از طریق تغییر قطب‌ها، کار را بیش می‌برد اطلاعات : S8.300min ⁻¹ 15min/1500min ⁻¹ 10min کاربرد : خط تولید خودکار	S8

۱- به خاطر سبردن جزئیات جدول ۵-۱ اجباری نیست.

اول و دوم بعد از IP را مشاهده می‌کنید. همچنین بر روی برخی دستگاه‌ها از علائم خاصی، مشابه علائم جدول، استفاده می‌شود.

توضیحات هر یک را می‌توان از جدول‌ها استخراج کرد.^۱ به عنوان مثال اگر بر روی پلاک موتوری IP44 نوشته شده باشد بیانگر آن است که این موتور در مقابل اجسام خارجی بزرگ‌تر از قطر ۱mm و همچنین در مقابل پاشیده شدن آب، حفاظت شده است.

در ردیف پیست و یکم جدول ۳-۱، که نوع محافظت (ایمنی) به کار رفته در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و آب بیان می‌شود، از دو حروف IP^۲ و دو رقم کد استفاده می‌شود. اولین رقم، درجه ایمنی در مقابل تماس و نفوذ اجسام خارجی و دومین رقم، درجه ایمنی در مقابل نفوذ آب را نشان می‌دهد. گاهی اوقات نیز از کد ۳ رقمی استفاده می‌شود که یک رقم آن مربوط به شرایط محیطی است. در جدول ۶-۱، معانی هر یک از رقم‌های

جدول ۶-۱

نوع ایمنی	توضیح	نشانه
ایمنی تماس و ایمنی جسم خارجی		
IP0X	بدون ایمنی تماس، بدون ایمنی جسم خارجی	-
IP1X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 50mm	-
IP2X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 12mm	-
IP3X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 2.5mm	-
IP4X	ایمنی در مقابل جسم خارجی بزرگ‌تر از Ø 1mm	-
IP5X	ایمنی در مقابل رسوب گرد و غبار مضر به داخل	۱
IP6X	ایمنی در مقابل نفوذ گرد و غبار	۲
ایمنی آب		
IPX0	بدون ایمنی آب	-
IPX1	ایمنی در مقابل ریزش عمودی قطرات آب	-
IPX2	ایمنی در مقابل ریزش مایل قطرات آب (۱۵° نسبت به عمود)	-
IPX3	ایمنی در مقابل پخش آب	۳
IPX4	ایمنی در مقابل پاشیدن آب	۴
IPX5	ایمنی در مقابل فوران آب، مثلاً از نازل	۵
IPX6	ایمنی در مقابل جریان آب	۶
IPX7	ایمنی در مقابل غوطه‌ور شدن	۷
IPX8	ایمنی در مقابل غوطه‌وری کامل	۸

نشانه انواع ایمنی (مفهوم را در جدول بالا بیینید)



۱— (حافظت بین المللی) International Protection

۲— به خاطر سیردن جزئیات جدول ۶-۱ ضروری و اجباری نیست.