

دفتر گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی

تاریخ اجرای آزمایش:

آزمایش شماره ۹

نوسان‌ساز‌ها


هدف کلی آزمایش

#### **٤\_٩- خلاصه مربوط به مراحل ساخت سیم پیچ**


#### ۵-۹- پاسخ مربوط به مراحل اجرای آزمایش (قسمت دوم)

### **۱\_۵\_۹\_ مدار آزمایش نوسان‌های میرا شونده**

## ۵-۹-۵- شکل موج نقاط A و B

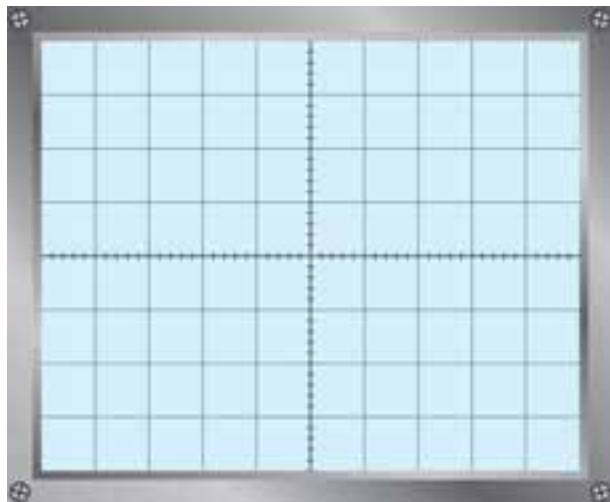

نمودار ۹-۲- شکل موج نقطه B

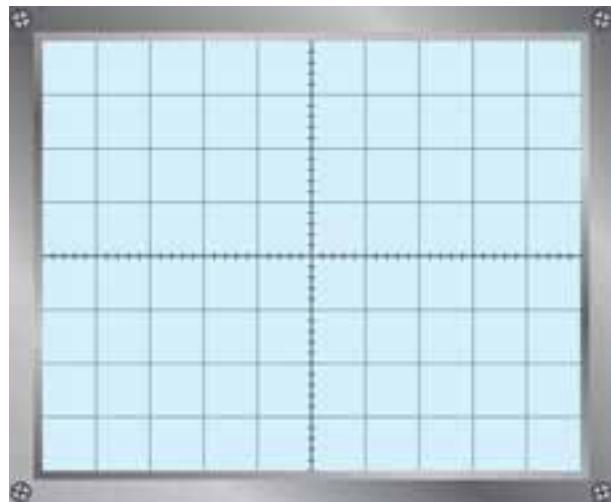

نمودار ۹-۱- شکل موج نقطه A

## ۶-۹-۵- لب ایجاد نوسان میراشهونده

F ..... Hz

۶-۹-۵-۷- فرکانس نوسان میراشهونده

## ۷-۹-۵-۸- نسبت فرکانس اندازه‌گیری شده و فرکانس ورودی

$\frac{F}{F_{in}}$  .....

F ..... F<sub>n</sub>

## ۸-۹-۵-۹- نتایج حاصل از تغییر فرکانس ورودی

## ۹-۹-۵-۱۰- نتیجه اثر حذف خازن ۱۰٪ میکروفارادی

۶-۹- پاسخ مربوط به مراحل اجرای آزمایش (قسمت سوم)

۳-۶-۹- ترسیم مدار آزمایش نوسانساز کولپیتس

۶-۹- ولتاژ DC پایه‌های ترانزیستور در حالتی که نوسان نمی‌کند :

$V_B$  ..... ولت

$V_E$  ..... ولت

$V_C$  ..... ولت

$V_{CE}$  ..... ولت

۱۰- ۶-۹- کلاس کار و ناحیه کار تقویت‌کننده

۱۲- ۶-۹- مقادیر ولتاژ بایاس ترانزیستور در شرایط وجود نوسان

$V_B$  ..... ولت

$V_E$  ..... ولت

$V_C$  ..... ولت


$V_{CE}$  ..... ولت

۱۳- ۶-۹- مقایسه مقادیر ولتاژ پایه‌ها در حالت بدون نوسان و با نوسان


### فعالیت فوق برنامه

ویژه هنرجویان علاقه‌مند، شماره فنی ترانزیستورهای معمولی که  $hfe$  آن بین ۷۵ تا ۱۲۰ است.

### ۶\_۹\_۱۴- شکل موج نقاط A و M

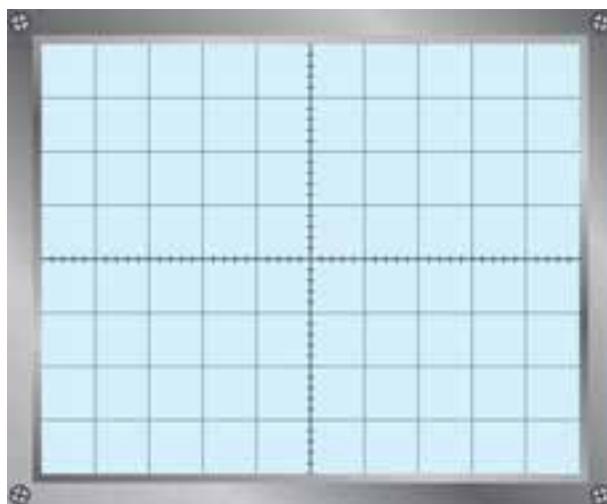

نمودار ۴- شکل موج نقطه M

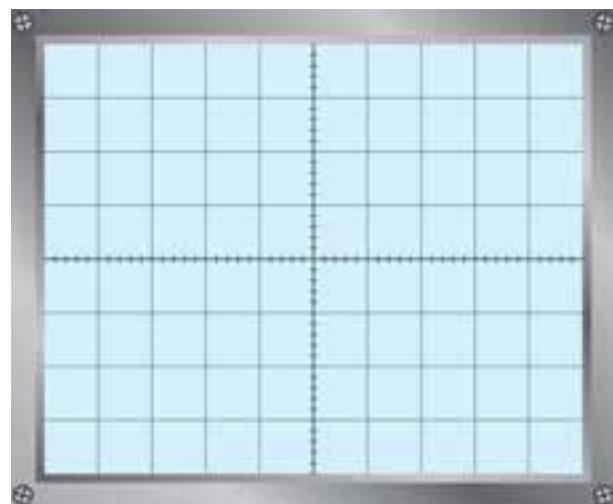

نمودار ۳- شکل موج نقطه A

### ۶\_۹\_۱۵- میزان اختلاف فاز بین موج ورودی و خروجی

$\Phi$  ..... درجه

### ۶\_۹\_۱۶- مقدار پیک ولتاژ ورودی و خروجی و فرکانس آنها

$V_{pp}$  ..... ولت  $V_{opp}$  ..... ولت

$T$  ..... sec  $F$  ..... Hz

### ۶\_۹\_۱۷- محاسبه مقدار بهره ولتاژ

$$A_V = \frac{V_{opp}}{V_{inpp}} = \text{.....} \text{ مرتبه}$$

### ۶\_۹\_۱۸- بررسی مقدار $A_V$ با رابطه

$$\frac{C_3 + C_4}{C_3}$$

### ۶\_۹\_۱۹- بررسی اثر تغییر حافظهای $C_3$ و $C_4$ روی شکل موج خروجی

## ۷-۹- نتایج کلی حاصل از آزمایش‌ها به طور خلاصه

۸-۹- پاسخ به الگوی پرسش

۱-۸-۹- به چه دلیل در نوسان‌ساز مورد آزمایش، بین سیگنال ورودی و خروجی اختلاف فاز وجود ندارد؟

۲-۸-۹- به چه دلیل پایداری فرکانس نوسان‌ساز، به نقطه کار ترازیستور بستگی دارد؟

۳-۸-۹- اصل بارک هاوزن را شرح دهد.

۴-۸-۹- چرا در مدار مورد آزمایش از تقویت‌کننده بیس مشترک استفاده شده است؟


۵-۸-۹- چرا روی بیس ترازیستور نوسان‌ساز مورد آزمایش، خازن بای‌پاس وجود ندارد؟

۱۲-۹- پاسخ مربوط به مراحل اجرای آزمایش (قسمت چهارم)

نوسان‌ساز RC پُل وین

۱۲-۹- مدار نوسان‌ساز پُل وین

۹-۱۲-۶- شکل موج خروجی نوسانساز

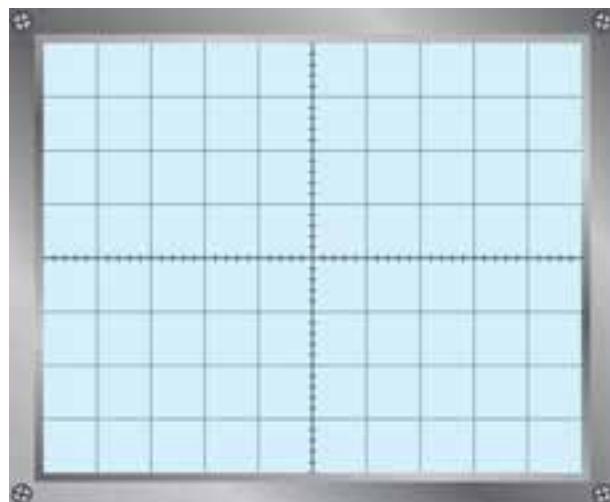

نمودار ۹-۵- شکل موج خروجی نوسانساز

۹-۱۲-۷- دامنه یک تا پیک موج خروجی و فرکانس آن

$V_{opp}$  ..... ولت

T ..... ثانیه

$$F = \frac{1}{T} = \dots \text{Hz}$$


$$F = \frac{1}{2\pi RC} = \dots \text{Hz}$$

۹-۱۲-۸- محاسبه فرکانس موج

۹-۱۲-۹- محاسبه فرکانس با استفاده از فرمول

۹-۱۲-۱۰- مقایسه فرکانس موج به صورت عملی و تئوری

۹-۱۲-۱۱- شکل موج ورودی تقویت‌کننده

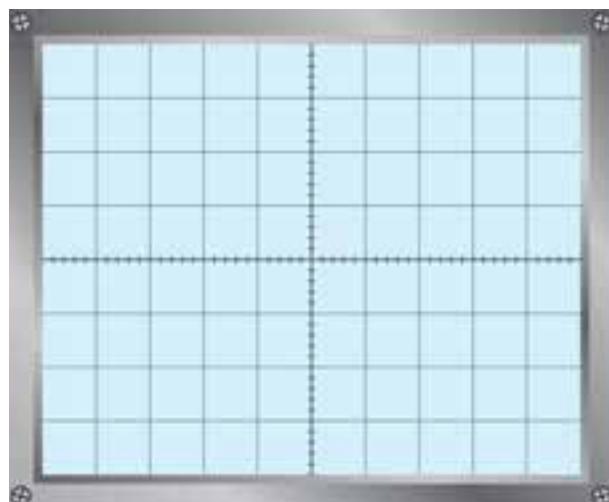

نمودار ۹-۶- شکل موج ورودی تقویت‌کننده

|                                  |       |  |
|----------------------------------|-------|--|
| $V_{npp}$                        | ولت   | ۹-۱۲-۱۲ دامنه پیک تا پیک موج ورودی                         |
| $A_V = \frac{V_{opp}}{V_{inpp}}$ | مرتبه | ۹-۱۲-۱۳ محاسبه بهره ولتاژ تقویت کننده                      |
| $B_V = \frac{V_{inpp}}{V_{opp}}$ | مرتبه | ۹-۱۲-۱۴ محاسبه ضریب تقویت شبکه فیدبک                       |
| $A_V \times B_V$                 |       | ۹-۱۲-۱۵ تحقیق اصل بارک هاوزن                               |
| $\Phi$                           | درجه  | ۹-۱۲-۱۶ میزان اختلاف فاز بین موج ورودی و خروجی تقویت کننده |

### فعالیت فوق برنامه

تحقیق ویژه هنرجویان علاقهمند، مدار اشمیت تریگر و کاربرد آن

### ۹-۱۳ نتایج کلی حاصل از آزمایش‌ها به طور خلاصه

### ۹-۱۴ پاسخ به الگوی پرسش

۱-۹-۱۴-۱ مدار تقویت کننده با ضریب تقویت مثبت را با آی‌سی ۷۴۱ رسم کنید و فرمول بهره ولتاژ آن را بنویسید.

**۱۴-۲** مدار شبکه برگشتی نوسانساز پل وین را رسم کنید.

**۱۴-۳** فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسانساز پل وین از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟

**۱۴-۴** برای تغییر فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسانساز، چه قطعاتی را باید تغییر داد؟

**۱۴-۵** آیا بین سیگنال ورودی و خروجی شبکه برگشتی در این نوسانساز، اختلاف فازی وجود دارد؟

**۱۴-۶** نوع فیدبک در نوسانساز پل وین مثبت است یا منفی؟

**۱۸-۹** پاسخ مربوط به مراحل اجرای آزمایش (قسمت پنجم)

نوسانساز موج مربعی (مولتی ویراتور آستابل)


**۱۸-۹** مدار نوسانساز موج مربعی (مولتی ویراتور)

**۱۸-۳** ولتاژ پایه‌های ترانزیستورها


**جدول ۱** ولتاژ پایه‌های ترانزیستورها

| ولتاژ پایه‌ها | $Q_1$ | $Q_2$ |
|---------------|-------|-------|
| $V_C$         |       |       |
| $V_B$         |       |       |
| $V_E$         |       |       |


**۹-۱۸-۴** - شکل موج نقاط مختلف ترانزیستورها

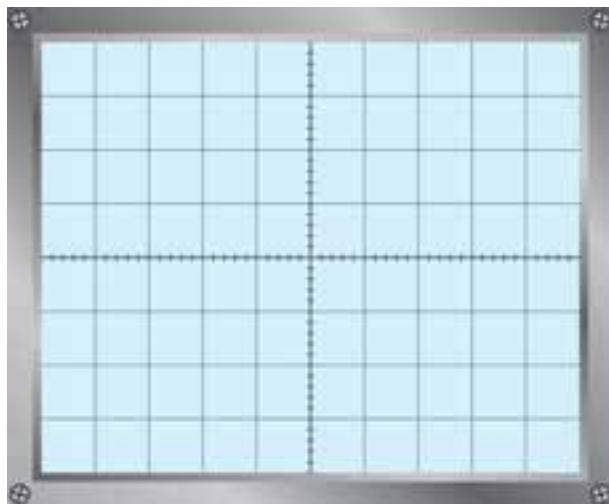


نمودار ۹-۸ - شکل موج  $V_{B1}$

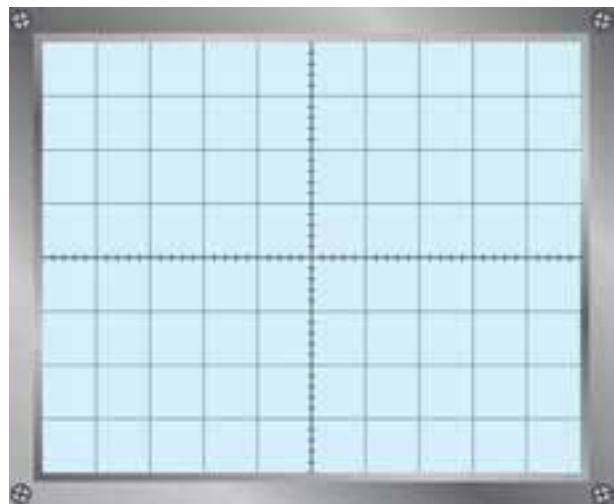

نمودار ۹-۷ - شکل موج  $V_{C1}$

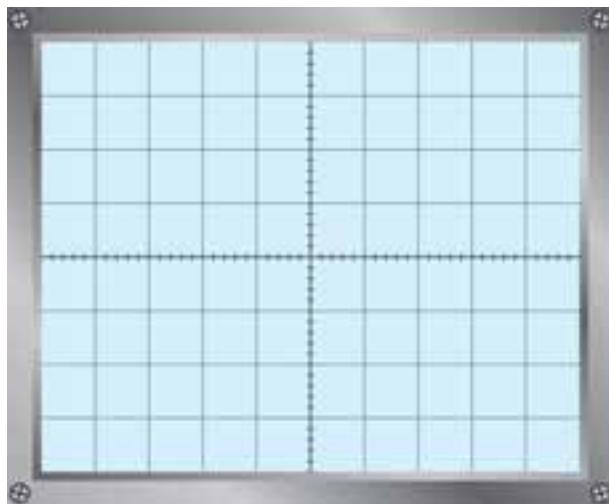

نمودار ۹-۱۰ - شکل موج  $V_{B2}$

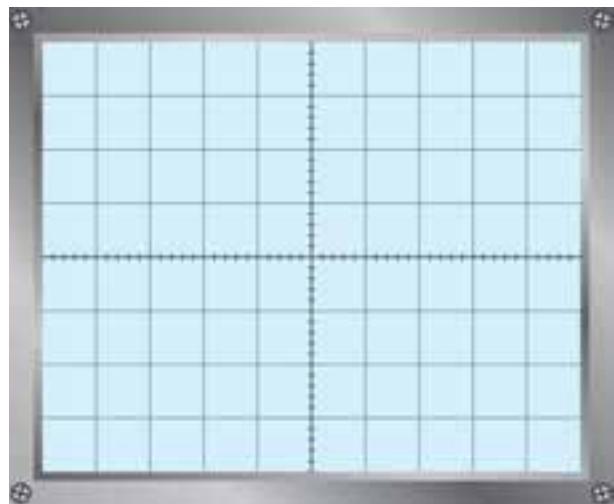

نمودار ۹-۹ - شکل موج  $V_{C2}$

**۹-۱۸-۵** - مقدار پیک تاییک هر یک از موج ها

$V_{C1PP}$  .....

$V_{C2PP}$  .....

$V_{B1PP}$  .....

$V_{B2PP}$  .....

T .....

**۹-۱۸-۶** - زمان تناوب هر یک از موج ها

## **۷-۱۸-۹- محاسبه پریود موج‌ها با استفاده از فرمول**

T  $\backslash \mathfrak{f} R_B$  .....

**١٨-٩** محاسبة زمان تناوب و فرکانس موج با توجه به تغییر مقادیر  $R_B$  و C

جدول ٢-٩

| مرحله | $R_{B1} = R_{B2} = R_B$ | $C_1 = C_2 = C$      | T | F |
|-------|-------------------------|----------------------|---|---|
| ١     | $\backslash K\Omega$    | / $\backslash \mu F$ |   |   |
| ٢     | $\backslash K\Omega$    | / $\backslash \mu F$ |   |   |
| ٣     | $\backslash V K\Omega$  | / $\backslash \mu F$ |   |   |

#### **۱۹- نتایج کلی حاصل از آزمایش‌ها به طور خلاصه**

۲۹۔ پاسخ به الگوی پرسش

۱-۲۰-۹- نام دیگر مولتی ویراتور آستابل (بدون تحریک خارجی) را بنویسید.

۳-۲۰-۹- مولتی ویراتور آستابل مولد چه نوع سیگنال هایی است؟


.....  
.....  
.....  
.....

۴-۲۰-۹- در مولتی ویراتور آستابل با کاهش ظرفیت خازن ها فرکانس نوسان چه تغییری می کند؟


.....  
.....  
.....  
.....

۵-۲۰-۹- یک مولتی ویراتور آستابل دارای ثابت زمانی ثانیه  $0/68$  و ثانیه  $0/5$  است.

شکل موج های تقریبی  $V_{C_1}$  و  $V_{C_2}$  را در نمودارهای ۱۱-۹ و ۱۲-۹ با مقیاس مناسب رسم کنید.

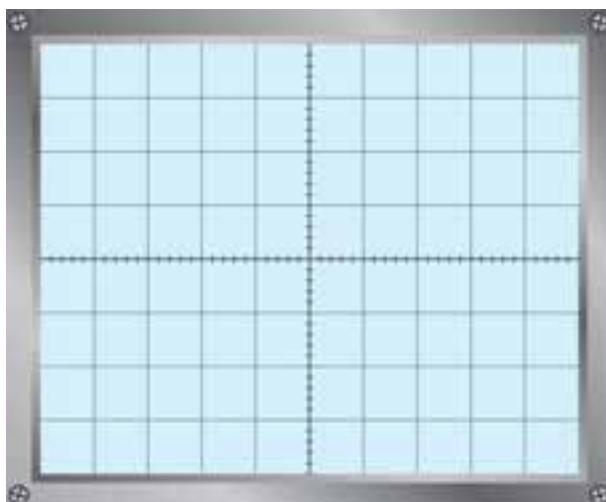

نمودار ۱۲-۹- شکل موج  $V_{C_2}$

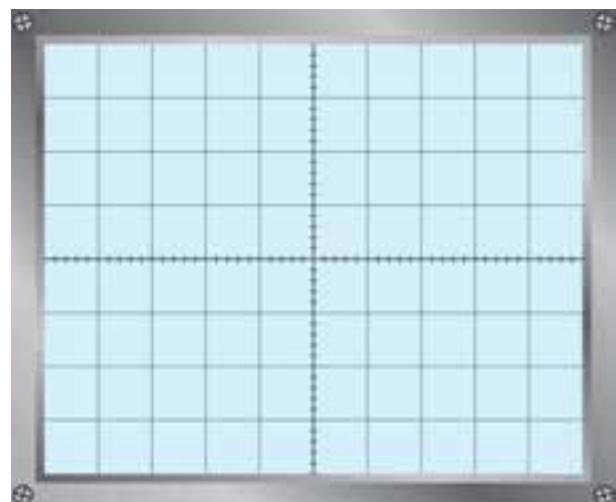


نمودار ۱۱-۹- شکل موج  $V_{C_1}$

۶-۲۰-۹- فرکانس موج سؤال ۵-۲۰-۹

T .....

F .....

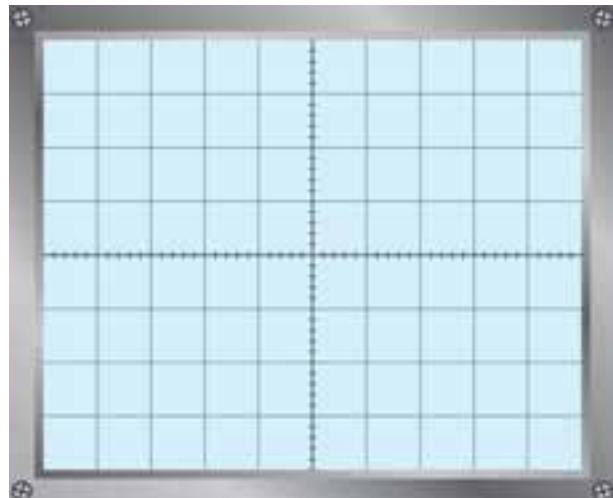۲۱-۹- پاسخ به کار عملی برای هنرجویان علاقه‌مند (فعالیت فوق برنامه)  
۲-۹- شکل موج کلکتور TR



### نمودار ۹-شکل موج کلکتور، TR

۳-۲۱-۹- محاسبہ پریود و فرکانس موج

T ..... .

F .....Hz

٤-٢١-٩- محاسبہ فرکانس موج خروجی

T<sub>m,n</sub> ..... .

F<sub>max</sub> ..... Hz


T<sub>max</sub> ..... .

$F_{m,n}$  ..... Hz

#### ۲۴- پاسخ مربوط به مراحل اجرای آزمایش (قسمت ششم)

نوسانساز با آی‌سی ۵۵۵

#### **۱\_۲۴\_۹\_شکل مدار نوسان‌ساز با آی‌سی ۵۵۵**

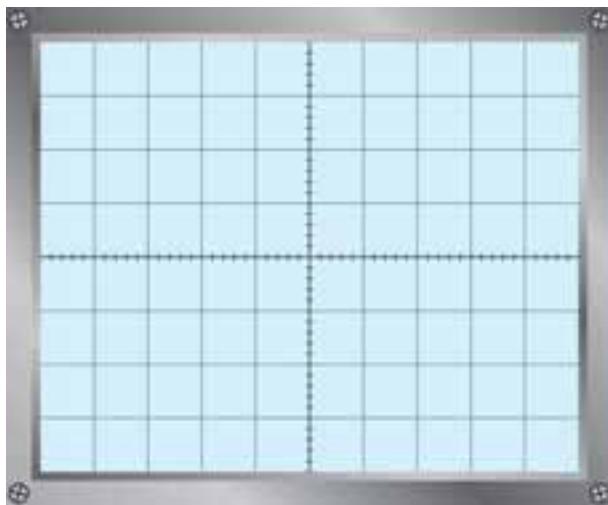

نمودار ۹-۱۴- شکل موج نوسانساز

۹-۲۴-۵- شکل موج خروجی نوسانساز

۹-۲۴-۶- محاسبه پریود و فرکانس موج

T ..... .

F ..... Hz

۹-۲۴-۷- محاسبه فرکانس موج با استفاده از فرمول

T ..... .

.....

۹-۲۴-۸- مقایسه فرکانس موج خروجی از طریق اندازه‌گیری و محاسبه

.....

.....

۹-۲۵- نتایج کلی حاصل از آزمایش‌ها به طور خلاصه


.....

.....

.....

۹-۲۶- پاسخ به الگوی پرسش

۹-۲۶-۱- در جدولی، کار هر یک از پایه‌های آی‌سی ۵۵۵ را به اختصار، توضیح دهید.

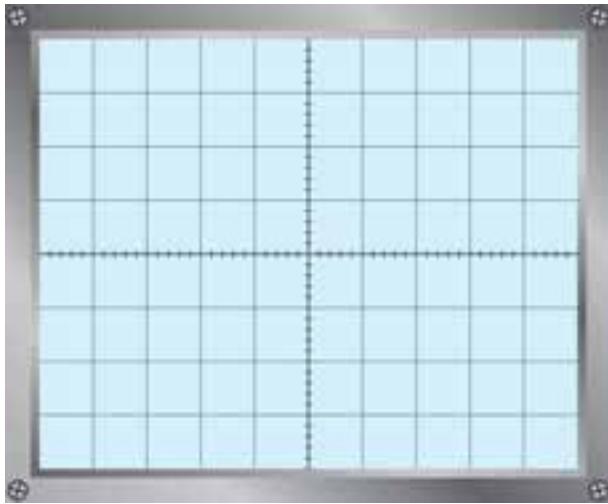


نمودار ۹-۱۵- شکل موج دوسر خازن

۹-۲۶-۲- شکل موج دوسر خازن  $C$  و  $V_o$  را با

مقیاس مناسب در نمودارهای ۹-۱۵ و ۹-۱۶ رسم کنید.

۹-۲۶-۳- پریود موج‌ها از چه رابطه‌ای به دست

می‌آید؟

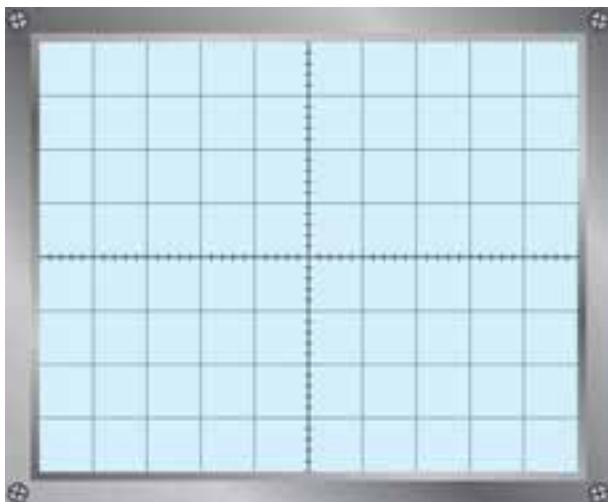

نمودار ۹-۱۶- شکل موج  $V_o$

۹-۲۶-۴- اگر  $R_A = ۳/۲K\Omega$  و  $R_B = ۶/۸K\Omega$

$C = ۱\mu F$  باشد، پریود و فرکانس موج مربعی ایجاد شده توسط

آئی‌سی را محاسبه کنید.


**۵-۲۶** فرانس موج ایجاد شده توسط آی‌سی را با تغییر چه قطعاتی می‌توان تغییر داد؟

۲۶-۹- تغییر مقدار  $V_{CC}$  چه تأثیری روی موج نوسان‌ساز دارد؟


#### **۲۷-۹- نتایج کار برای هنرجویان علاقهمند (فعالیت فوق برنامه)**

#### ۱-۲۷-۹- نتایج کلی حاصل از آزمایش‌ها به طور خلاصه


۲۷-۹-شکل موج و  $C_A$  و  $V_o$  و  $R_A$

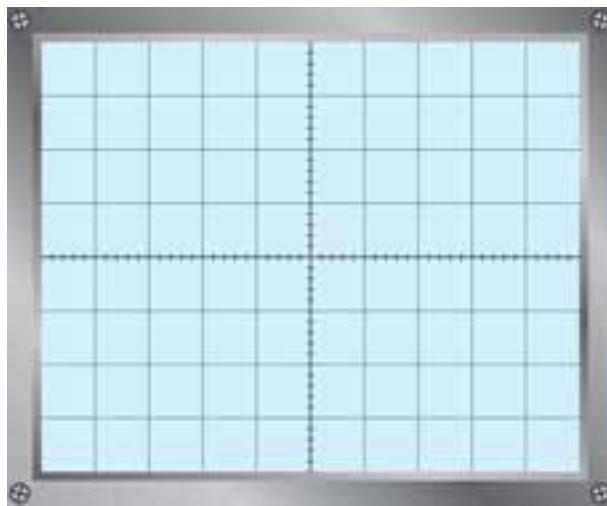


نمودار ۱۸-۹ - شکل موج C<sub>A</sub>

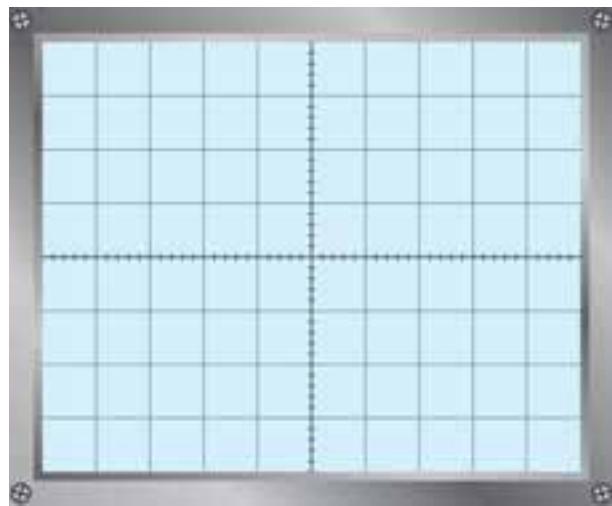

نمودار ۱۷-۹ - شکل موج  $V_0$

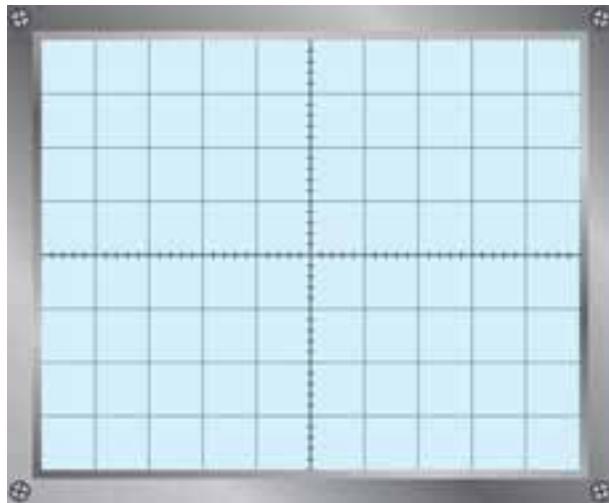

نمودار ۲۰-۹-شکل موج  $R_8$

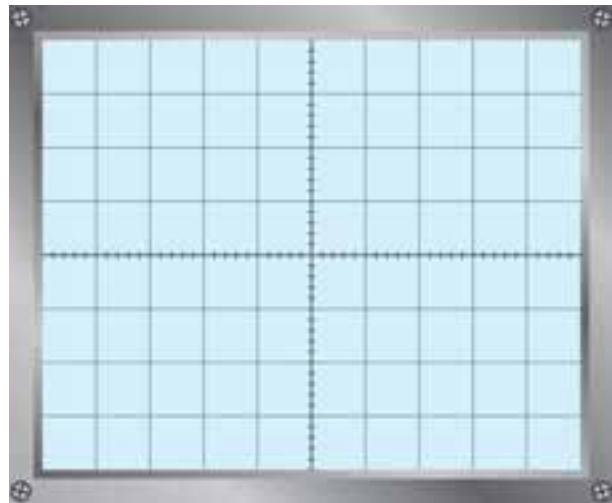

نمودار ۱۹-۹-شکل موج  $V_0$

## ۲۸-۹- ارزشیابی آزمایش شماره ۹

| ردیف | عنوان                    | نمره پیشنهادی | نمره کسب شده | تاریخ / /                                    |
|------|--------------------------|---------------|--------------|--|
| ۱    | انضباط                   | ۱             |              | نام و نام خانوادگی مریبان کارگاه :<br>.....۱ |
| ۲    | میزان مشارکت و همکاری    | ۱             |              | .....۲                                       |
| ۳    | رعایت نکات اینمی         | ۱             |              | محل امضاء مریبان کارگاه :<br><br>۱<br>_____  |
| ۴    | استفاده صحیح از دستگاهها | ۱             |              | ۲  |
| ۵    | تنظيم گزارش کار          | ۲             |              |  |
| ۶    | صحت مراحل آزمایش شماره ۹ | ۱۴            |              | نام و نام خانوادگی هنرجو :<br>.....          |
| ۷    | نمره فعالیت فوق برنامه   | ۲             |              | محل امضاء هنرجو :<br><br>۲<br>_____          |
| ۸    | نمره نهایی آزمون شماره ۹ | ۲۲            |              |  |
| ۹    | تشویق و تذکر .....       |               |              |  |