

## مخلوط‌کننده (mixer)

### هدف کلی آزمایش

بررسی حالات DC و AC یک نمونه مدار مخلوط‌کننده.

هدف‌های رفتاری : در پایان این آزمایش، از فرآگیرنده انتظار می‌رود :

- فرکانس سیگنال خروجی مدار نرم افزار را با دستگاه فرکانس متر موجود در نرم افزار اندازه‌گیری کند.
- گزارش کار را به طور کامل، مستند و دقیق ارائه کند.
- کلیه هدف‌های رفتاری که در حیطه عاطفی در آزمایش شماره ۱ آمده است را در این آزمایش مورد توجه قرار دهد.
- به سوالات نظری و کارگاهی آزمایش شماره ۱۱ پاسخ دهد.
- مدار یک مخلوط‌کننده ترازیستوری را با استفاده از سیگنال ژنراتور بیندد.
- مقادیر ولتاژ DC نقطه کار مدار مخلوط‌کننده را اندازه بگیرد.
- شکل موج نقاط مختلف مدار مخلوط‌کننده را مشاهده و ترسیم کند.
- با استفاده از نرم افزار مدار مخلوط‌کننده را بیندد و شکل موج خروجی مدار را با اسیلوسکوپ نرم افزار مشاهده کند.

◀ از اتصال صحیح سیگنال ژنراتور به مدار، اطمینان حاصل کنید.

◀ هنگام اندازه‌گیری ولتاژ مراقب باشید پایه‌های قطعات به یک دیگر اتصال کوتاه نشود.

◀ هنگام استفاده از مولتی‌متر، مراقب باشید تا حوزه کار مناسب را انتخاب کنید.

◀ رعایت نظم و مقررات کارگاه الزامي است.

### ۱۲-۳- قطعات و تجهیزات مورد نیاز

- منبع تغذیه DC، یک دستگاه
- سیگنال ژنراتور صوتی، یک دستگاه
- سیگنال ژنراتور رادیویی RF، یک دستگاه
- مولتی‌متر، یک دستگاه
- اسیلوسکوپ، یک دستگاه
- مقاومت‌های  $1/5\text{K}\Omega$ ،  $1/5\text{M}\Omega$  و  $1\text{oK}$ ، از هر کدام یک عدد
- خازن  $10\text{nF}$ ، سه عدد
- خازن  $470\text{pF}$ ، یک عدد
- سیم‌های رابط، به مقدار کافی
- سلف پیچیده شده مورد استفاده در آزمایش شماره ۹ (نوسان‌ساز)  $30\text{mH}$
- ترانزیستور  $2N2222$  یا هر نوع ترانزیستور مشابه دیگر با  $h_{FE}$  هفتاد و پنج یا بیشتر، یک عدد
- رایانه و نرم افزار مورد نیاز

آزمایش ۱۲


### ۱۲-۴- مراحل اجرای آزمایش

مواردی که با ستاره (\*) مشخص شده است و هدف کلی آزمایش را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

۱۲-۱۴-۱\* مدار شکل ۱۲-۳ را با نرم افزار مولتی‌سیم بیندید و مقادیر ولتاژ DC مربوط به  $V_E$ ،  $V_B$  و  $V_C$  نفطة کار ترانزیستور را اندازه‌بگیرید و در جدول ۱۲-۱ یادداشت کنید.


## ۱۲-۱- اطلاعات اولیه

میکسر یا مخلوط‌کننده مداری است که دو سیگنال سینوسی را در هم ضرب می‌کند و از ضرب دو سیگنال چهار فرکانس ظاهر می‌شود. در شکل ۱۲-۱، بلوك دیاگرام مخلوط‌کننده و فرکانس‌های ورودی و خروجی آن، نشان داده شده است.

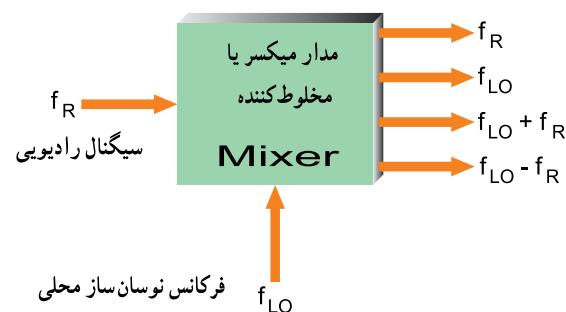

شکل ۱۲-۱- بلوك دیاگرام مخلوط‌کننده

معمولًاً با قراردادن یک فیلتر میان‌گذر (مدار هماهنگ LC) فرکانس تفاضل ( $f_{LO} - f_R$ ) را از سایر فرکانس‌ها جدا می‌کنند. در رادیو، معمولًاً از مدار مخلوط‌کننده برای تبدیل فرکانس ایستگاه رادیویی RF به فرکانس IF، که برابر با  $455$  کیلوهرتز است، استفاده می‌کنند. شکل ۱۲-۲، بلوك دیاگرام مخلوط‌کننده و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن را نشان می‌دهد.

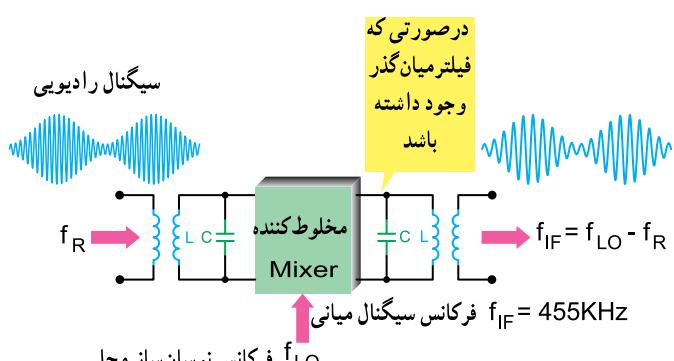


شکل ۱۲-۲- امواج ورودی و خروجی مخلوط‌کننده

## ۱۲-۲- دستورهای حفاظت و ایمنی

◀ به هنگام اتصال ترانزیستورها روی برد برد دقت کنید. بیس امیتر یا بیس کلکتور ترانزیستور به هم اتصال کوتاه نشود.

۲۰۰mV پیک تا پیک و فرکانس ۹۹۵ کیلوهرتز قرار دهد. سپس با سیم های مناسب آن ها را به مدار اتصال دهد. برای بدست آوردن بهترین حالت، مقدار دامنه و فرکانس سیگنال ژنراتورها را تغییر دهید تا بهترین حالت نول پدید آید.


در صورتی که دامنه مولده موجود در آزمایشگاه کم است، محل آن را با سیگنال ژنراتور اسیلاتور محلی عرض کنید.

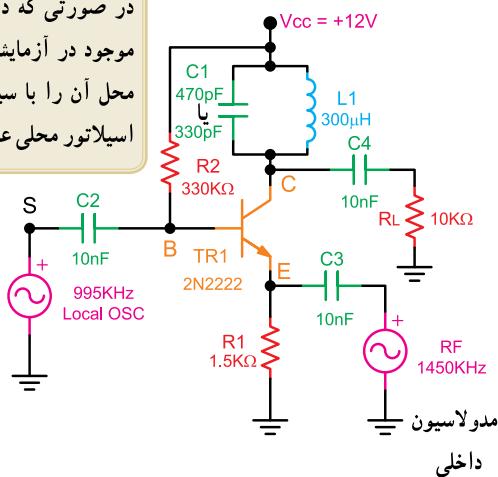

شکل ۱۲-۴-۳ مدار مورد آزمایش

**۱۲-۴-۷** دو سر مقاومت بار  $R_L$  را به ورودی اسیلوسکوپ متصل کنید. فرکانس سیگنال ژنراتور RF را به گونه ای تغییر دهید که سیگنال خروجی را با حداکثر دامنه در روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید. در صورت نیاز مقدار دامنه ورودی ها را تغییر دهید تا بهترین حالت (فرکانس موج مدوله شده با فرکانس IF بدون اعوجاج) به دست آید. مدار زمانی به طور صحیح کار می کند که با قطع کردن هر یک از ورودی ها خروجی IF حذف شود.

**۱۲-۴-۸\*** شکل موج های نقاط E، S و C را، به ترتیب با اسیلوسکوپ مشاهده کنید. سپس آن ها را بر روی نمودارهای ۱۲-۱، ۱۲-۲ و ۱۲-۳ رسم کنید.

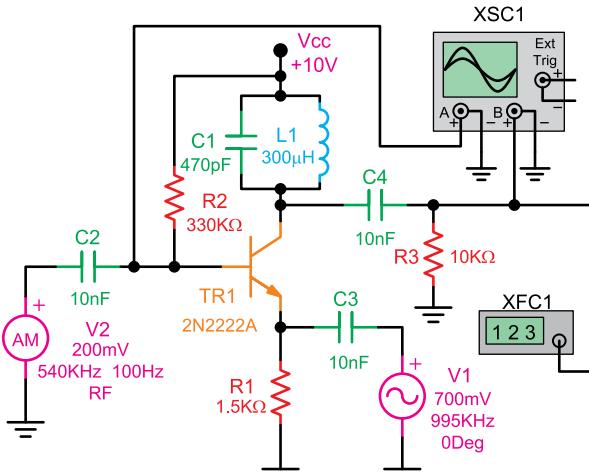

شکل ۱۲-۳-۳ مدار مخلوط کننده با نرم افزار

**۱۲-۴-۲** سیگنال ژنراتور RF را روی دامنه ولتاژ ۲۰۰ میلی ولت و فرکانس ۵۴۰ کیلوهرتز تنظیم کنید، سیگنال ژنراتور را روی مقادیر دامنه ۷۰۰ میلی ولت و فرکانس ۹۹۵ کیلوهرتز قرار دهید.

**۱۲-۴-۳** دستگاه اسیلوسکوپ و فرکانس متر را به خروجی مدار اتصال دهید و آن ها را روشن کنید.

**۱۲-۴-۴\*** کلید نرم افزار را روشن کنید فرکانس سیگنال خروجی مدار را با اسیلوسکوپ و فرکانس متر اندازه گیری کنید و مقادیر را یادداشت نمایید.

**۱۲-۴-۵\*** مدار شکل ۱۲-۴ را بر روی برد برد بیندید. به کمک مولتی متر مقادیر  $V_E$ ،  $V_B$ ، DC و  $V_C$  را اندازه گیرید و مقادیر را در جدول ۱۲-۲ بنویسید.

**۱۲-۴-۶** سیگنال خروجی RF را روی مدولاسیون داخلی و فرکانس ۱۴۵۰ کیلوهرتز و  $m= \frac{1}{4}$  mV و دامنه ۲۰۰mV تنظیم کنید، هم چنین خروجی سیگنال ژنراتور AF را روی دامنه

به منظور اجرایی شدن آزمایش، در این مدار فرکانس اسیلاتور محلی کمتر از فرکانس ورودی مدوله شده AM در نظر گرفته شده است. در ضمن توجه داشته باشید که برای به دست آوردن حداکثر دامنه IF در خروجی، باید تفاضل فرکانس RF مدوله شده و اسیلاتور محلی دقیقاً برابر با فرکانس رزونانس مدار LC را کلکتور باشد. اگر خازن  $33\text{ pF}$  انتخاب شود حدود فرکانس رزونانس  $455\text{ KHz}$  و اگر خازن  $47\text{ pF}$  انتخاب شود حدود فرکانس رزونانس  $38\text{ KHz}$  می شود.

آزمایش ۱۲

## مخصوص هنرجویان علاوه‌مند

در صورت امکان، با استفاده از یک آی سی، مدار مخلوط‌کننده را بیندید و مراحل آزمایش را اجرا کنید.

۱۲\_۴\_۹ شکل موج‌ها را با هم مقایسه کنید. آیا گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

۱۲\_۶\_۱ فرکانس روزانه مدار هماهنگ LC شکل عمل مخلوط‌کننگی انجام شده است؟ توضیح دهید.

۱۲\_۳ مخلوط‌کننده را محاسبه کنید.

۱۲\_۶\_۲ حداقل و حداکثر فرکانس نوسان‌ساز را

در باند MW محاسبه کنید.

۱۲\_۶\_۳ در شکل ۱۲\_۴ اگر سیگنال ورودی RF

قطع شود، فرکانس سیگنال خروجی چه تغییری می‌کند؟

۱۲\_۶\_۴ در یک گیرنده رادیویی به جای مدار

همانگ با LC ثابت شکل ۱۲\_۳ چه قطعه‌ای را قرار می‌دهند؟

آنچه را که در این آزمایش آموخته‌اید، به اختصار جمع‌بندی کنید.

## ۱۲\_۵ نتایج آزمایش

سؤالات زیر را به دقت مطالعه کنید و پاسخ آن‌ها را در کتاب

## ۱۲\_۶ الگوی پرسش

## تقویت کننده IF و آشکارساز AM

### هدف کلی آزمایش

بررسی عملی مدارهای تقویت کننده IF و آشکارساز AM و AGC


**هدف‌های رفتاری:** در پایان این آزمایش، از فرآیندهای انتظار می‌رود:

- مدار تقویت کننده IF با آشکارساز AM را با نرم افزار مولتی سیم به سوالات آزمون نظری و کارگاهی آزمایش شماره ۱۲ پاسخ دهد.
- مدار تقویت کننده IF را بینند و ولتاژ بایاس ترانزیستور آن را اندازه بگیرد.
- مدار AGC را به مدار بسته شده روی برد برد اضافه کند.
- شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار تقویت کننده IF را به کمک اسیلوسکوپ رسم کند.
- سیگنال مدوله شده AM را از طریق سیگنال ژنراتور RF به ورودی مدار تقویت کننده IF اعمال کند و سیگنال تقویت شده را از مدار هماهنگ LC خروجی دریافت کند.
- بهره ولتاژ تقویت کننده IF را اندازه گیری کند.
- مدار آشکارساز AM را به تقویت کننده IF اضافه کند.
- سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار آشکارساز را به وسیله اسیلوسکوپ رسم کند.
- ولتاژ DC خروجی مدار آشکارساز را اندازه بگیرد.
- شکل موج خروجی آشکارساز را با موج پیام سیگنال ژنراتور RF مقایسه کند.
- کلیه هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی که در آزمایش ۱ آمده است را در این آزمایش مورد توجه قرار دهد.

## ۱۳-۱-اطلاعات اولیه

میانی (IF)، توسط طبقات تقویت کننده IF تقویت می شود. شکل

۱۳-۱، بلوک دیاگرام طبقات IF را نشان می دهد.

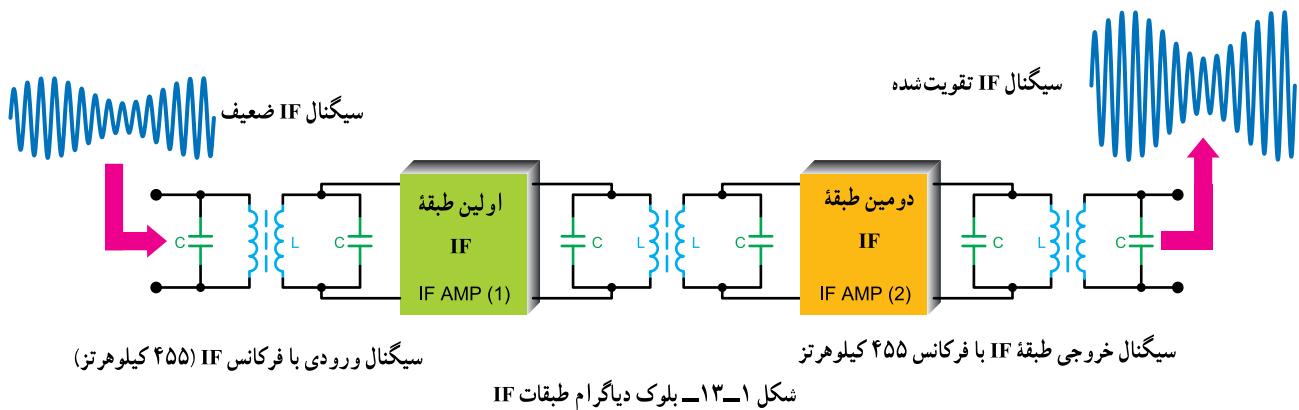

شکل ۱۳-۱-بلوک دیاگرام طبقات IF

فرکانس تفاضلی خروجی مدار مخلوط کننده، به نام فرکانس

## ۱۳-۲-دستورهای حفاظت و ایمنی

- ◀ قبل از شروع آزمایش، کلیه دستورهای حفاظتی و ایمنی را که در آزمایش‌های شماره ۱۰ تا ۱۲ به آن اشاره شده است، مرور کنید و در خلال اجرای این آزمایش آن‌ها را به کار بیندید.
- ◀ از اتصال صحیح سیم‌ها به مدار، اطمینان حاصل کنید تا از اتصال کوتاه شدن منبع تغذیه و ترانزیستور جلوگیری به عمل آید.
- ◀ هنگام استفاده از مولتی متر مراقب باشید تا حوزه کار مناسب را انتخاب کنید.
- ◀ هنگام استفاده از اسیلوسکوپ، مراقب پروب آن باشید تا عمل اتصال کوتاه در مدار رخ ندهد.

میزان تقویت کننده IF باید در حدی باشد که مدار

آشکارساز، بتواند پوش منحنی موج مدوله شده AM (پیام) را به راحتی آشکار کند.


سیگنال خروجی آشکارساز دارای دو مؤلفه AC و DC است. مؤلفه AC همان سیگنال پیام است که پس از حذف DC به طبقه تقویت کننده صوت وارد می شود و پس از تقویت از بلندگو شنیده می شود. قسمتی از مجموعه‌های مؤلفه DC و AC به مدار AGC اعمال می شود. مدار AGC، که معمولاً یک فیلتر پایین‌گذر RC است، مؤلفه AC را حذف می کند و مؤلفه DC، که از خروجی آن دریافت می شود، به ترانزیستور مدار تقویت کننده IF اعمال می گردد.

در شکل ۱۳-۲، بلوک دیاگرام آشکارساز و AGC نشان داده شده است.

## ۱۳-۳-قطعات و تجهیزات مورد نیاز


● منبع تغذیه DC، یک دستگاه

- سیگنال ژنراتور رادیویی RF، یک دستگاه
- اسیلوسکوپ دو کاناله، یک دستگاه
- ترانزیستور ۲N۲۲۲۲ یا ترانزیستور معادل آن، یک عدد
- مقاومت‌های ۱/۰K، ۲۲K، ۳۳K، ۱۸۰K، ۱۰۰K، ۱۲K و ۲۳K، از هر کدام یک عدد
- خازن  $10^{-10}$  nf، یک عدد
- خازن  $30^{-10}$  pf، یک عدد
- خازن  $10^{-10}$  nf، یک عدد

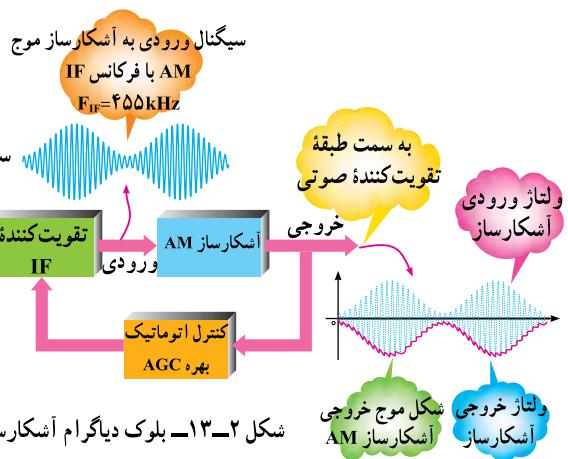

شکل ۱۳-۲-بلوک دیاگرام آشکارساز و AGC

- خازن  $10\mu F$ ، یک عدد
- دیود آشکارساز  $1N66$  یا معادل آن، یک عدد
- سلف پیچیده شده در آزمایش شماره ۹ (نوسان ساز)  $300\mu H$
- میکروهانزی، یک عدد
- ترانس آبی رنگ نیز می‌تواند به جای  $L$  و  $C$  قرار گیرد.

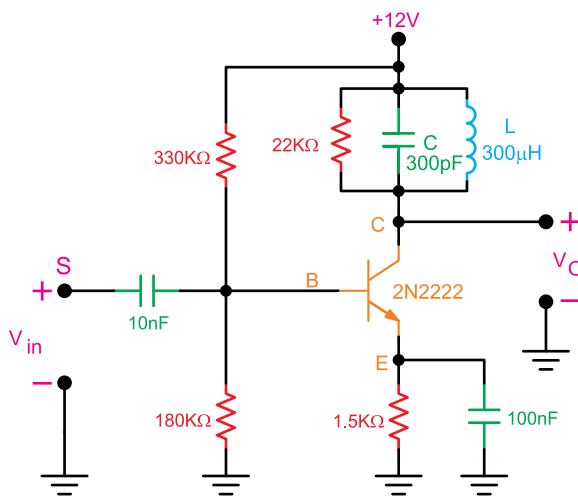

شکل ۱۳-۴-۱ اتصال سیگنال ژنراتور RF به ورودی مدار تقویت کننده IF

**۱۳-۴-۳** کanal یک اسیلوسکوپ را به ورودی مدار (شکل ۱۳-۴) در نقطه S و کanal دو اسیلوسکوپ را به خروجی مدار، نقطه C وصل کنید، سپس فرکانس سیگنال ژنراتور RF را به گونه‌ای تغییر دهید که سیگنال خروجی مدار با حداکثر دامنه و بدون اعوجاج باشد.

**۱۳-۴-۴\*** با اندازه گیری دامنه سیگنال ورودی و خروجی، ضریب بهره ولتاژ  $A_V$  مدار را اندازه گیری کنید و مقادیر را در جدول ۱۳-۲ یادداشت نمایید.

**۱۳-۴-۵** دستگاه سیگنال ژنراتور RF را از مدار قطع کنید و آن را روی مدولاسیون داخلی با ضریب مدولاسیون  $m=0/4$  قرار دهید. سپس آن را به مدار متصل کنید.

**۱۳-۴-۶** دو سیگنال ورودی و خروجی را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید و ضریب بهره ولتاژ  $A_V$  مدار را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۱۳-۳ یادداشت کنید.


**۱۳-۴-۷\*** آیا مقادیر اندازه گیری شده  $A_V$  در دو مرحله قبل یکسان است؟ توضیح دهید.

**۱۳-۴-۸** دستگاه منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور RF را خاموش کنید و مدار آشکارساز را به مدار تقویت کننده IF (شکل ۱۳-۵) اضافه کنید.

## ۱۳-۴-۲-مراحل اجرای آزمایش

مواردی که با ستاره (\*) مشخص شده است و هدف کلی آزمایش را در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی بنویسید.

**۱۳-۴-۱\*** مدار شکل ۱۳-۳ را بر روی برد بُرد بینندید و تغذیه را به مدار وصل و مدار را راه اندازی کنید. نقشه مدار را رسم کنید. سپس مقادیر ولتاژ  $V_{CE}$ ,  $V_E$ ,  $V_B$ , DC و  $V_C$  را اندازه بگیرید و در جدول ۱۳-۱ بنویسید.

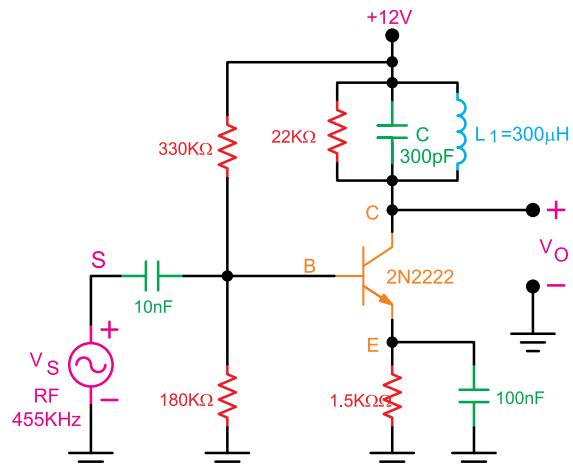


شکل ۱۳-۳ مدار تقویت کننده IF

**۱۳-۴-۲** دستگاه سیگنال ژنراتور RF را در حالت مدولاسیون خارجی قرار دهید.

فرکانس سیگنال حامل را روی  $455$  کیلوهرتز و دامنه آن را روی  $4$  میلی ولت تنظیم کنید و خروجی آن را به ورودی مدار شکل ۱۳-۴ اتصال دهید.

آزمایش ۱۳

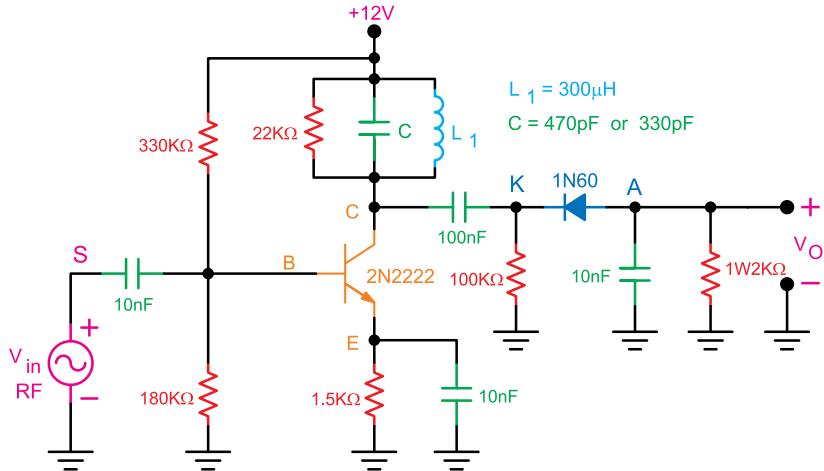

شکل ۱۳-۵- مدار تقویت کننده IF به همراه مدار آشکارساز

جدول ۱۳-۴

دامنه سیگنال ورودی مدوله شده	شماره آزمایش
۰V	۱
۵۰mV	۲
۱۰۰mV	۳
۱۵۰mV	۴
۲۰۰mV	۵
۳۰۰mV	۶

آزمایش ۱۳

۱۳-۴-۱۵\* در مرحله‌ای که دامنه سیگنال ورودی

۵۰mV و ۲۰۰mV است، سیگنال خروجی آشکارشده را همراه با مؤلفه DC آن در نمودارهای ۱۳-۳ و ۱۳-۴ رسم کنید.

۱۳-۴-۱۶\* ولتاژ DC خروجی آشکارساز چه کاربردی دارد؟ توضیح دهید.

۱۳-۴-۱۷\* مدار شکل ۱۳-۵ را خاموش کنید و آن را مطابق شکل ۱۳-۶ بینید. کanal شماره یک اسیلوسکوپ را به نقطه B اتصال دهید. کanal شماره دو اسیلوسکوپ را به خروجی (نقطه C) مدار متصل کنید.

مولتی متر را بین نقطه B و زمین قرار دهید. این کار را یکبار با اتصال مدار AGC و یکبار بدون اتصال AGC انجام دهید و نتایج را مقایسه کنید.

۱۳-۴-۹\* شکل مدار ترسیم شده در کتاب گزارش

کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی را کامل کنید.

۱۳-۴-۱۰ کanal یک اسیلوسکوپ را به نقطه K و کanal دو آن را به نقطه A اتصال دهید و منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور RF را روشن کنید.


۱۳-۴-۱۱\* شکل موج‌های مشاهده شده را با مقیاس صحیح و مناسب به ترتیب روی نمودارهای ۱۳-۱ و ۱۳-۲ رسم کنید.

۱۳-۴-۱۲\* فرکانس سیگنال خروجی را اندازه بگیرید و مقادیر را ثبت کنید. آیا فرکانس سیگنال آشکارشده با

فرکانس پوش موج مدوله شده AM برابر است؟ توضیح دهید.

۱۳-۴-۱۳\* کلید ورودی انتخاب کanal ۲ اسیلوسکوپ را ابتدا در حالت AC و سپس در حالت DC قرار دهید. آیا شکل موج خروجی دارای ولتاژ DC است؟ مقدار آن چند ولت است؟ شرح دهید.

۱۳-۴-۱۴\* مولتی متر را به خروجی مدار اتصال دهید و دامنه سیگنال مدوله شده ورودی را مطابق جدول ۱۳-۴ تغییر دهید. سپس تغییرات دامنه خروجی DC آشکارساز را اندازه بگیرید و جدول ۱۳-۴ را تکمیل کنید.

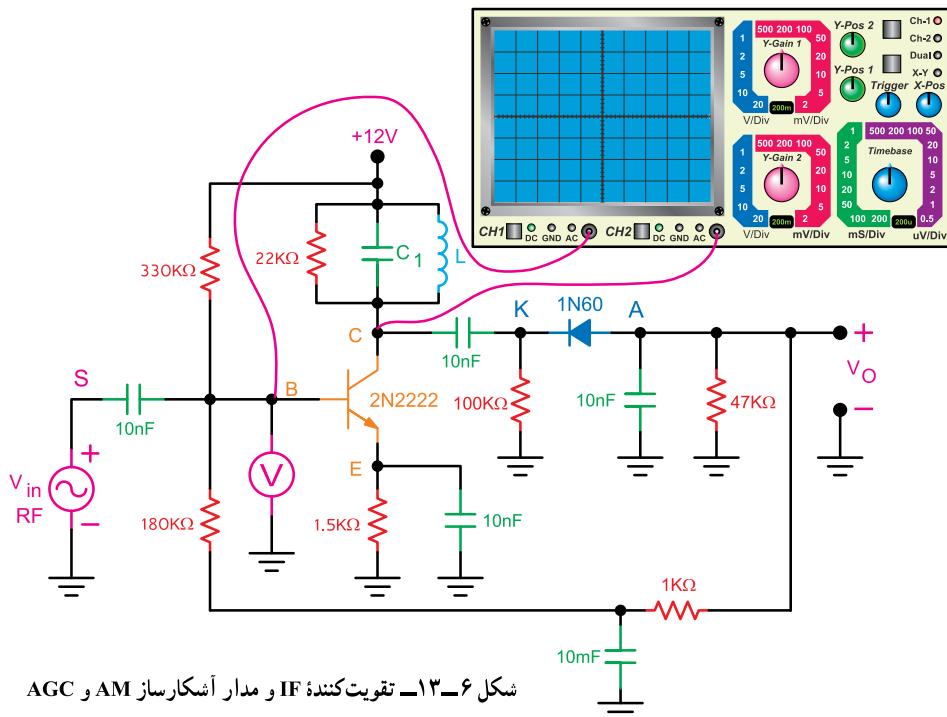

شکل ۶-۱۳-۱- تقویت کننده IF و مدار آشکارساز AM و AGC

را بینندید و مراحل آزمایش را تکرار کنید و نتایج به دست آمده را شرح دهید.

**۱۳-۵- نتایج آزمایش**  
نتایج به دست آمده از آزمایش‌های هارا به طور خلاصه جمع‌بندی کنید.

**۱۳-۶- الگوی پرسش**  
نوع کوپل‌اژ بین تقویت کننده‌های IF در شکل ۱۳-۱ را نام ببرید.

**۱۳-۶-۲** در یک طبقه تقویت کننده IF توڑا ترانزیستوری چند ترانسفورماتور مورد نیاز است؟

**۱۳-۶-۳** سیگنال خروجی آشکارساز AM دارای چند مؤلفه است؟ توضیح دهید.

**۱۳-۶-۴** فیلتر بعد از آشکارساز AM چه نوع فیلتری است؟

**۱۳-۶-۵** در مدار آشکارساز شکل ۱۳-۵ اگر جهت دیود تغییر کند. کدام المان باید تغییر کند؟ سبب آن را توضیح دهید.

**۱۳-۴-۱۸\*** دامنه سیگنال خروجی سیگنال زنراتور RF را از صفر تا ۳۰۰ میلی‌ولت (مطابق جدول ۱۳-۴) به‌آهستگی افزایش دهید و مقدار ولتاژ DC بیس ترانزیستور و دامنه سیگنال خروجی تقویت کننده IF (نقطه C) را اندازه بگیرید و در جدول ۱۳-۵ یادداشت کنید.

**۱۳-۴-۱۹\*** در مرحله‌ای که دامنه سیگنال ورودی روی ۵۰ mV و ۳۰۰ mV است، سیگنال‌های ورودی و خروجی آشکار شده را همراه با مؤلفه DC آن در نمودارهای ۱۳-۵ و ۱۳-۶ رسم کنید.

**۱۳-۴-۲۰\*** آیا وجود مدار AGC مانع تغییرات وسیع دامنه سیگنال خروجی آشکار شده می‌شود یا خیر؟ شرح دهید.

**۱۳-۴-۲۱\*** با افزایش دامنه سیگنال ورودی مدوله شده RF، تغییرات دامنه نقاط C و B را بررسی کنید و بهره‌ولناز را اندازه بگیرید و در جدول ۱۳-۶ یادداشت کنید.

**۱۳-۴-۲۲\*** با توجه به نتایج کسب شده از تغییرات دامنه سیگنال ورودی RF، نوع AGC مدار را مشخص کنید.

**۱۳-۴-۲۳\*** با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم مدار

آزمایش ۱۳