
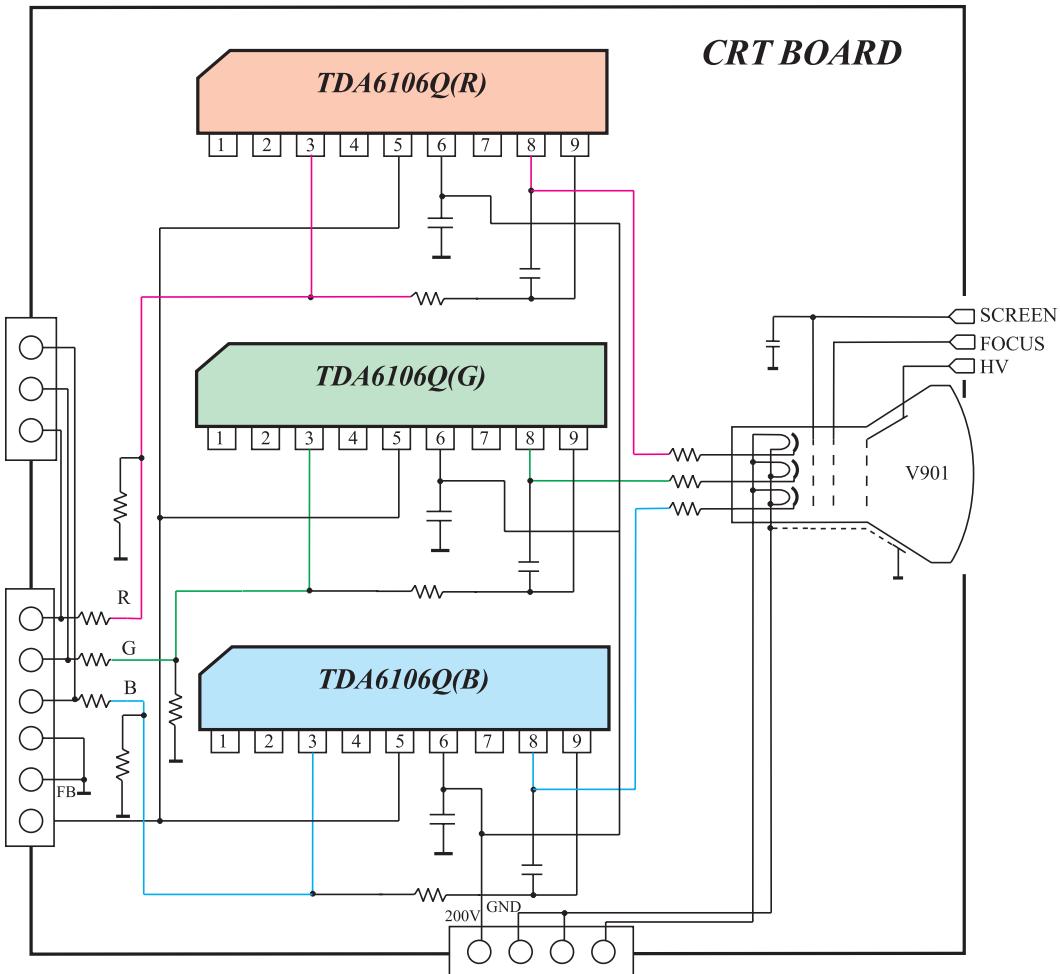


سیگنال رنگ به کاتدها یا شبکه فرمان لامپ تصویر اتصال می‌یابند.

پس از بایاس کردن لامپ، سیگنال رنگ را به کاتدها یا شبکه‌های فرمان وصل می‌کنند. سیگنال رنگ، بایاس لامپ تصویر را تغییر می‌دهد و سبب تغییر جریان اشعه‌ی لامپ تصویر می‌شود و تصویر را روی صفحه ظاهر می‌کند. شکل ۱-۴۷ ۱ مدار اتصال سیگنال‌های رنگ را که توسط سه آی‌سی تقویت شده است به کاتدهای لامپ تصویر نشان می‌دهد.

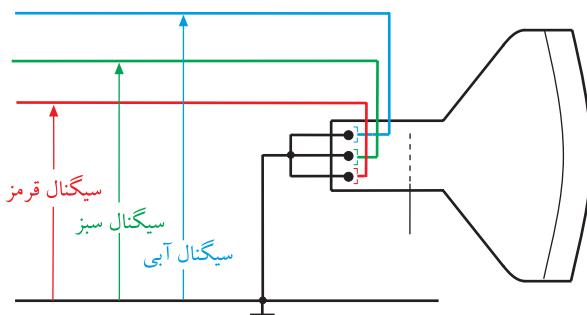


شکل ۱-۴۷- اتصال سیگنال‌های رنگ به لامپ




شکل ۱-۴۸- اتصال سیگنال‌های R ، G و B به شبکه‌ی فرمان

هدایت سیگنال‌های رنگ به لامپ تصویر به چهار روش امکان‌پذیر است.


۱-۸-۱- روش RGB روی شبکه‌ی فرمان: در این روش هریک از سیگنال‌های رنگ اولیه R، G و B را به شبکه‌ی فرمان مربوطه می‌دهند. در این حالت کاتدها را به یکدیگر اتصال داده و به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شاسی وصل می‌کنند. شکل ۱-۴۸ این حالت را نشان می‌دهد.

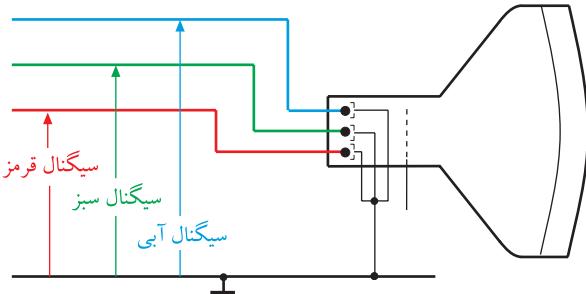


شکل ۱-۴۹- اتصال سیگنال های R ، G و B به کاتد ها

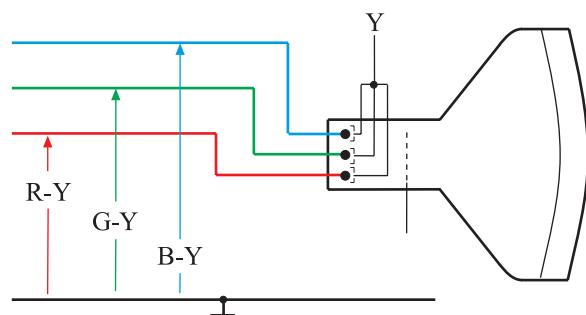

شکل ۱-۵۰- اتصال سیگنال های تفاضلی رنگ به کاتد ها

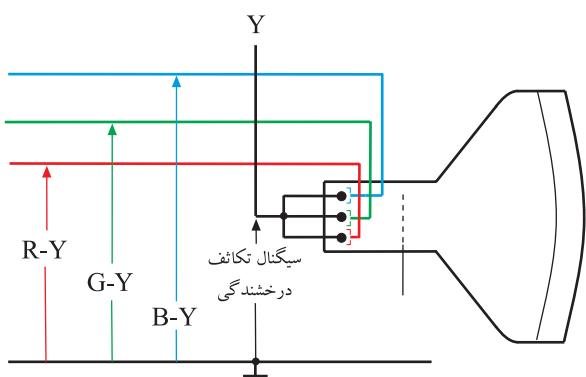

شکل ۱-۵۱- اتصال سیگنال های تفاضلی رنگ به شبکه ها

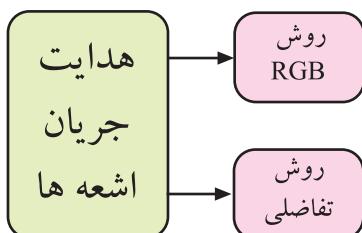

شکل ۱-۵۲- روش های هدايت جريان اشعه ها

۱-۸-۲- روش RGB روی کاتد: در این روش

هر یک از سیگنال های رنگ R ، G و B را به کاتد مربوط به هر رنگ می دهند. در این حالت سه شبکه فرمان را به یکدیگر اتصال داده و شبکه ها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شاسی وصل می کنند. شکل ۱-۴۹ این حالت اتصال را نشان می دهد.

۱-۸-۳- روش تفاضلی روی کاتد: در این روش

هر یک از سیگنال های تفاضلی رنگ یعنی R-Y ، G-Y و B-Y را به کاتد مربوط به خود متصل می کنند و سه شبکه فرمان را به یکدیگر وصل نموده و سیگنال درخشندگی یا لومینانس (Y) را به آن اتصال می دهند.

۱-۸-۴- روش تفاضلی روی شبکه فرمان: در این

روش هر یک از سیگنال های تفاضلی رنگ Y ، R-Y ، B-Y و G-Y را به شبکه فرمان مربوط به هر رنگ می دهند. سپس سه کاتد


لامپ را به یکدیگر اتصال داده و سیگنال درخشندگی یا لومینانس (Sیگنال Y) را به کاتد ها اعمال می کنند. شکل ۱-۵۱ این روش هدايت اشعه ها را به لامپ تصویر نشان می دهد.

۱-۸-۵- نام گذاری روش ها: اتصال سیگنال های R ، G و B به الکترودهای مربوطه یعنی کاتد یا شبکه فرمان را

روش RGB می نامند. اتصال سیگنال های تفاضلی R-Y ، G-Y و B-Y به الکترودهای مربوط به خود یعنی شبکه فرمان یا کاتد را روش تفاضلی می گویند. در شکل ۱-۵۲ این تقسیم بندی نشان داده شده است.


۱-۸-۶- مزایا و معایب روش هدايت اشعه ها

به صورت RGB و تفاضلی: در روش RGB به دامنه ولتاژ کمتری نیاز است ولی باید بهره تقویت کننده های رنگ را با فیدبک مناسب تنظیم کرد زیرا باید مشخصات تقویت کننده حفظ شود تا دامنه رنگ ها ثابت بماند. اگر به دلایلی بهره تقویت طبقات تقویت کننده کاهش یابد رنگ تصاویر تغییر می کند. به عنوان

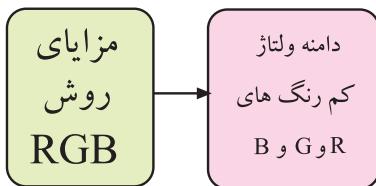


شکل ۱-۵۳- مزاياي روش RGB

مثال: اگر دامنهٔ ولتاژ اشعهٔ قرمز کم شود رنگ تصاویر به آبی زرد رنگ متمایل می‌شود. از طرفی باید پهنانی باند تقویت‌کننده‌های انتهایی زیاد و حدود ۵/۵ مگاهرتز انتخاب شود که این پهنانی باند سیار زیاد است.

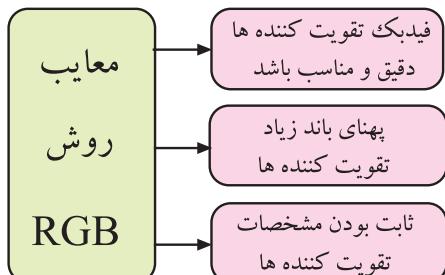


شکل ۱-۵۴- معایب روش RGB

در شکل ۱-۵۳ و ۱-۵۴ مزايا و معایب روش RGB دسته‌بندی شده‌اند.

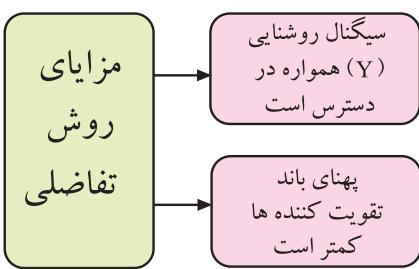


شکل ۱-۵۵- مزاياي روش تفاضلي

روش هدايت به وسیلهٔ سیگنال‌های تفاضلی رنگ همراه با سیگنال روشنایی یعنی سیگنال Y دارای این مزیت است که برای تصاویر غیررنگی، سیگنال روشنایی مستقیماً در دسترس است در ضمن پهنانی باند تقویت‌کننده‌های انتهایی خیلی کمتر و حدود ۱ مگاهرتز می‌شود. در این حالت باید دامنهٔ ولتاژ سیگنال‌های تفاضلی رنگ بیشتر باشد. در شکل ۱-۵۵ و ۱-۵۶ معایب و مزاياي روش تفاضلي دسته‌بندی شده‌اند.

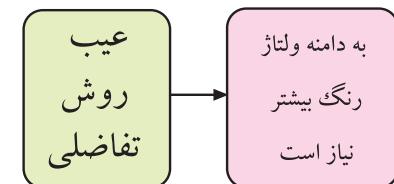


شکل ۱-۵۶- عيوب روش تفاضلي

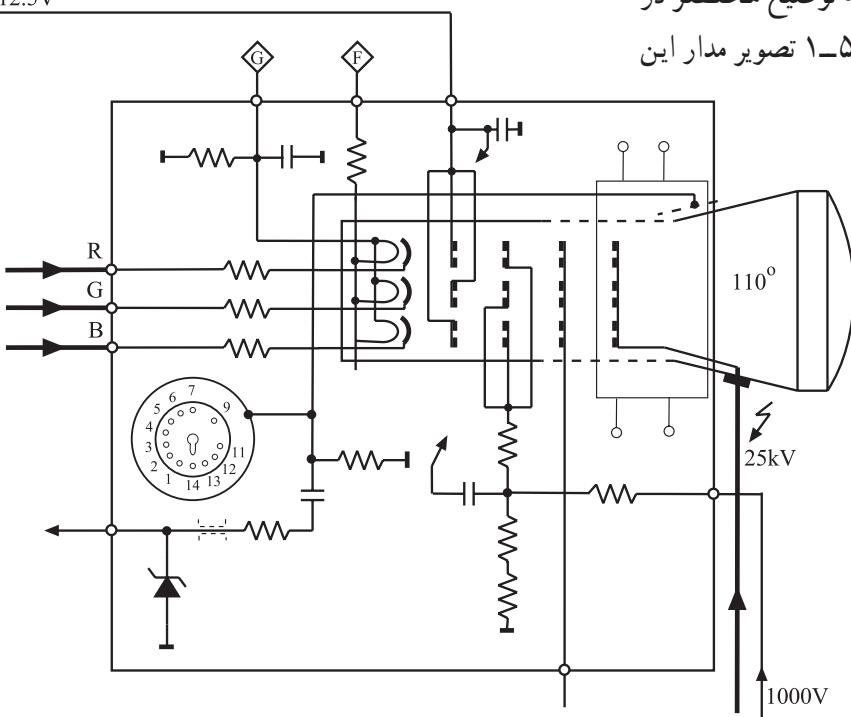

شکل ۱-۵۷- تصوير مدار لامپ

۹-۱- نمونه‌ای از لامپ تصویر تلویزیون رنگی
برای بررسی پایه‌های لامپ تصویر نمونه‌ای از این لامپ را که مربوط به تلویزیون گروندیک مدل CUC به شماره ۵۴-۶۶ X است انتخاب کرده‌ایم و به توضیح مختصر در مورد پایه‌های آن می‌پردازیم. در شکل ۱-۵۷ تصویر مدار این لامپ را مشاهده می‌کید.

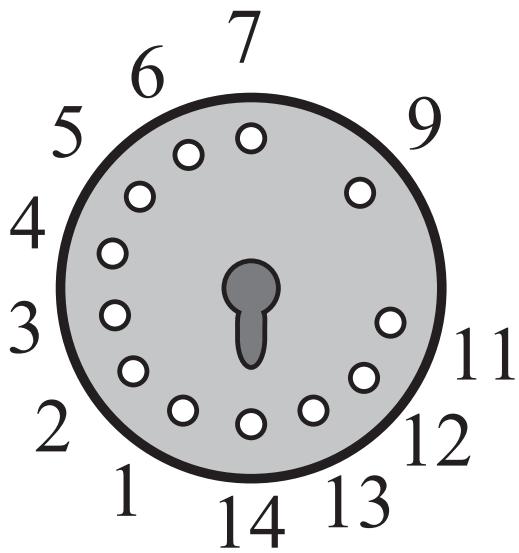


شکل ۱-۵۸—سوکت لامپ

این لامپ از نوع ردیفی (In Line) است. سوکت این لامپ ۱۴ پایه مطابق شکل ۱-۵۸ دارد.


۱-۹-۱—پایه‌های لامپ تصویر

■ پایه‌های ۱ و ۶ مربوط به فیلامان لامپ است. ولتاژ اعمال شده به فیلامان لامپ حدود 3° ولت پیک تا پیک و حدود $6/3$ ولت مؤثر است. شکل ۱-۵۹ فیلامان‌ها را نشان می‌دهد.

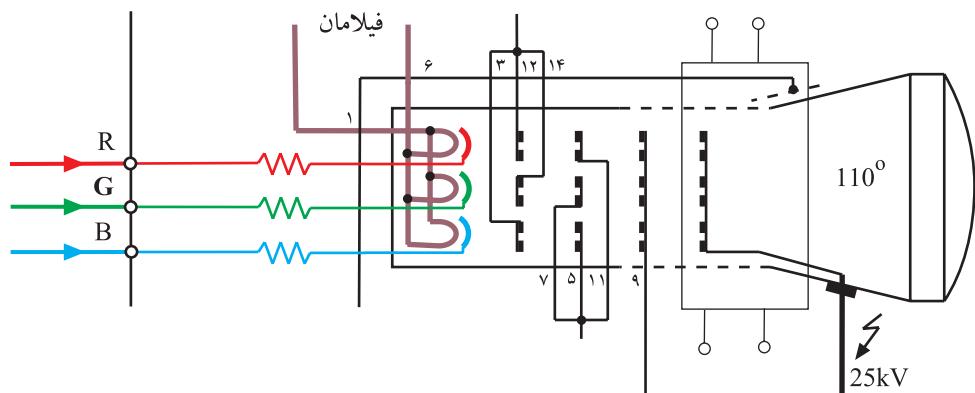


شکل ۱-۵۹—فیلامان لامپ

■ پایه‌های ۱۳، ۲، ۴ و هر کدام به ترتیب مربوط به کاتد های R، G و B است (شکل ۱-۶۰).

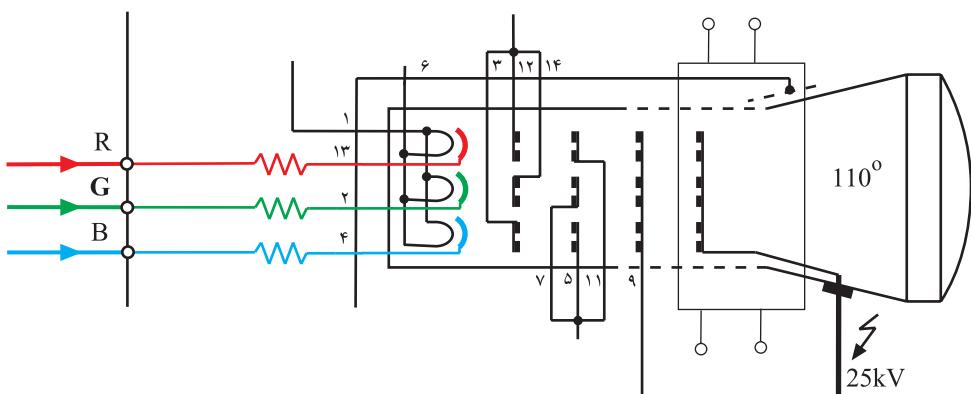


شکل ۱-۶۰—کاتدها

■ پایه‌های ۱۲ و ۱۴ و ۳ هر کدام به ترتیب مربوط به شبکه‌های فرمان بخش R، G و B لامپ هستند که در خارج لامپ به هم وصل شده‌اند. این الکتروودها با ولتاژ DC حدود ۱۲/۵ ولت بایاس شده‌اند (شکل ۱-۶۱).

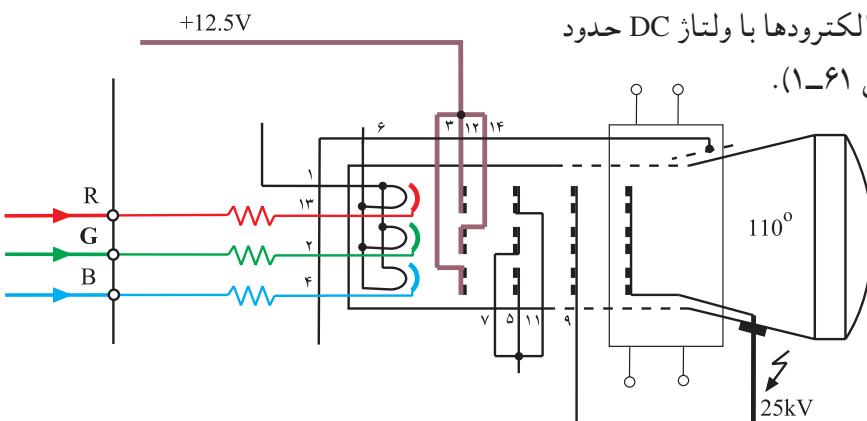


شکل ۱-۶۱- شبکه‌ها

■ پایه‌های ۱۱، ۵ و ۷ مربوط به شبکه‌ی دوم یا شبکه‌ی شتاب‌دهنده‌ی لامپ تصویر هستند. این پایه‌ها در خارج لامپ تصویر به یکدیگر اتصال دارند. به این پایه‌ها ولتاژی در حدود ۷۰۰ ولت DC داده می‌شود. در شکل ۱-۶۲ شبکه‌های شتاب‌دهنده مشخص شده‌اند.

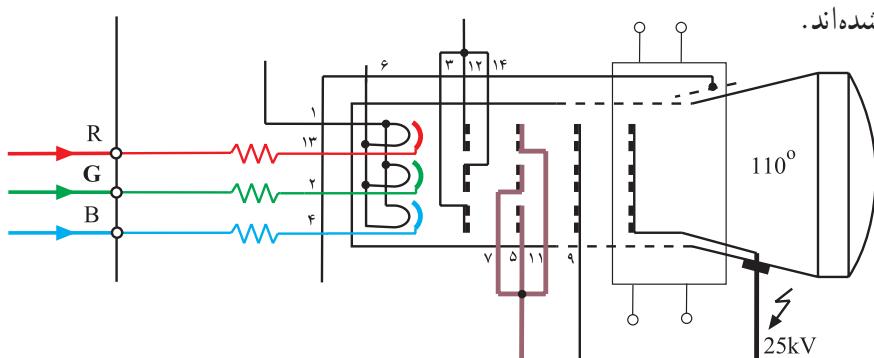


شکل ۱-۶۲- شبکه‌های شتاب‌دهنده

■ پایه‌ی ۹ مربوط به شبکه‌ی سوم یا شبکه‌ی فوکوس لامپ تصویر است. هرسه شبکه‌ی فوکوس، در داخل لامپ به هم اتصال دارند. به این پایه، ولتاژی حدود ۷ کیلوولت اعمال می‌شود. شکل ۱-۶۳ شبکه‌های فوکوس را نشان می‌دهد.

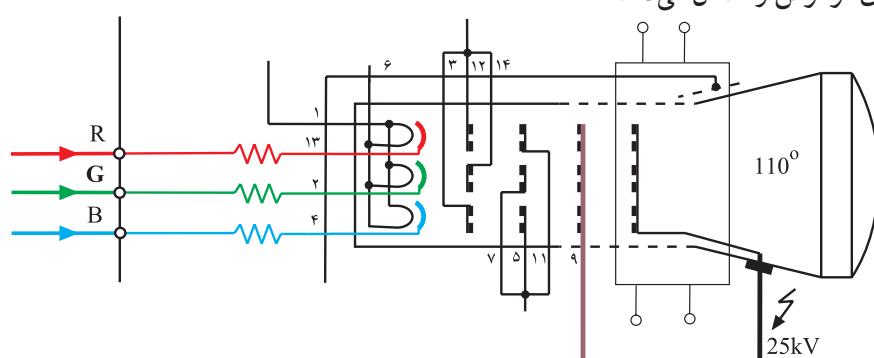

شکل ۱-۶۳- شبکه‌های فوکوس

■ آند شتاب دهنده اصلی با ولتاژ ۲۵ کیلوولت تغذیه می شود.

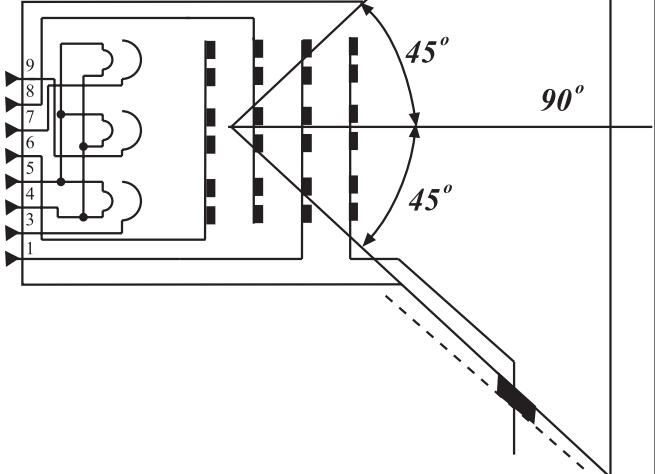

شکل ۱-۶۴- یک لامپ ۹۰ درجه



شکل ۱-۶۵- تلویزیون رنگی



شکل ۱-۶۶- پیچ گوشتی

۱-۹-۱- زاویه ای انحراف لامپ تصویر: حداقل زاویه ای که شعاع الکترونی بدون برخورد به بدنه ای لامپ تصویر، می تواند منحرف شود، زاویه ای انحراف نام دارد. زاویه های معمول برای لامپ تصویر حدوداً ۱۱۰، ۹۰، ۷۰ و ۱۱۴ درجه هستند. شکل ۱-۶۴ یک لامپ ۹۰ درجه را نشان می دهد. یک لامپ ۹۰ درجه نسبت به محور مرکزی از هر طرف زاویه ای ۴۵ درجه می سازد.

۱-۱- کارهای عملی

لامپ تصویر و پایه های آن

۱-۱-۱- هدف کلی: شناسایی بخش های مختلف لامپ تصویر و پایه های آن در تلویزیون رنگی
۱-۱-۲- خلاصه ای آزمایش: ابتدا لامپ تصویر را به دقت مشاهده می کنید سپس بخش های مختلف آن را مورد شناسایی قرار می دهید و در نهایت هر پایه لامپ را عملأً تجزیه و تحلیل می کنید.

۱-۱-۳- وسایل و تجهیزات موردنیاز


■ تلویزیون رنگی گروندیک (شکل ۱-۶۵) یک دستگاه نقشه تلویزیون رنگی مدل CUC یک نسخه

■ پیچ گوشتی دوسو و چهارسو (شکل ۱-۶۶) به تعداد موردنیاز

■ مولتی متر عقربه‌ای یا دیجیتالی مشابه شکل ۱-۶۷



شکل ۱-۶۷- نوعی مولتی متر دیجیتالی

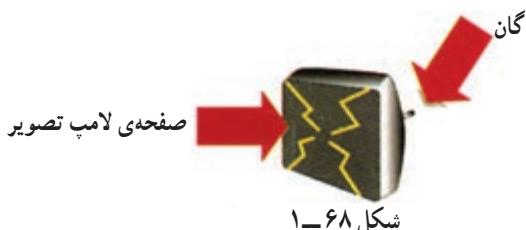

شکل ۱-۶۸

زمان اجرا: ۱ ساعت



شکل ۱-۶۹- تلویزیون بدون قاب

جدول ۱-۱

شماره‌ی لامپ	
اندازه برحسب اینچ	
نوع لامپ	

شکل ۱-۷۰- نمای سوکت لامپ

۴-۱۰- دستورات حفاظت و ایمنی:

قبل از شروع کار نکات ایمنی ارائه شده در ۱-۴ و ۱-۱۲ از بخش اول را مورد بررسی قرار دهید و عملاً آنها را در خلال کار به کار ببرید.

▲ در حمل تلویزیون دقت کنید.

▲ لامپ تصویر و گان آن شکننده است. دقت کنید شیئی به آن برخورد نکند (شکل ۱-۶۸).

▲ هنگام انجام این آزمایش مراقب باشید که تلویزیون حتماً خاموش باشد.

۱-۱۱- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی ۱-

شناسایی بخش‌های مختلف و پایه‌های لامپ تصویر

● با استفاده از پیچ گوشته مناسب، قاب پشت تلویزیون را بازکنید. شکل ۱-۶۹ تلویزیون بدون قاب را نشان می‌دهد.

● بخش‌های مختلف لامپ تصویر را مشاهده کنید و با مطالب گفته شده انطباق دهید.

● بخش‌های مختلف لامپ را بنویسید.

پاسخ:

● شماره لامپ تصویر، اندازه‌ی صفحه آن برحسب اینچ و نوع آن را از لحاظ ردیفی یا مثلثی در جدول ۱-۱ یادداشت کنید.



● برد سوکت لامپ تصویر را از گان جدا کنید و نمای سوکت لامپ رارسم کنید (شکل ۱-۷۰).

● شماره‌ی پایه‌ها را در روی نمای سوکت لامپ شکل ۱-۷۰ بنویسید.

● با توجه به شکل ۱-۷۱-الف و نقشه‌ی شکل ۱-۷۱-ب و مشاهده‌ی گان و پایه‌های لامپ تصویر، شماره‌ی هر پایه و نام پایه و عملکرد آن را به اختصار در جدول ۱-۲ یادداشت کنید.
ردیف ۱ به عنوان مثال تکمیل شده است.



شکل ۱-۷۱-الف-شکل لامپ تصویر و پایه‌های آن

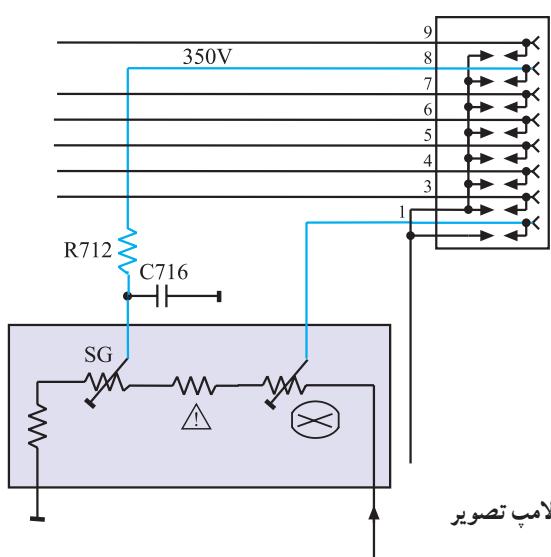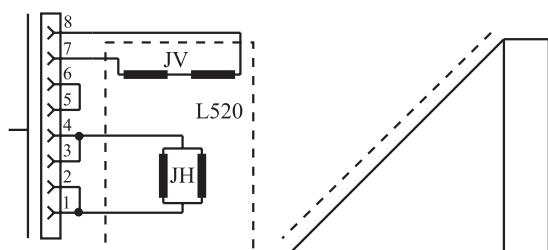

شکل ۱-۷۱-ب-نقشه‌ی لامپ تصویر

جدول ۱-۲


ردیف	شماره‌ی پایه	نام پایه	عملکرد پایه
۱	۵ و ۴	فیلامان	برای گرم کردن کاتدها
۲	۱		
۳	۲		
۴	۳		
۵	۶		
۶	۷		
۷	۸		
۸	۹		

پاسخ:

● هدایت اشعه به لامپ تصویر از نوع RGB است یا تفاضلی؟

● به وسیله‌ی اهم‌متر، مقاومت فیلامان لامپ تصویر را اندازه‌گیری کنید و مقدار آن را یادداشت کنید. شکل ۱-۷۲ اتصال اهم‌متر را به فیلامان نشان می‌دهد.

اهم
= مقاومت فیلامان

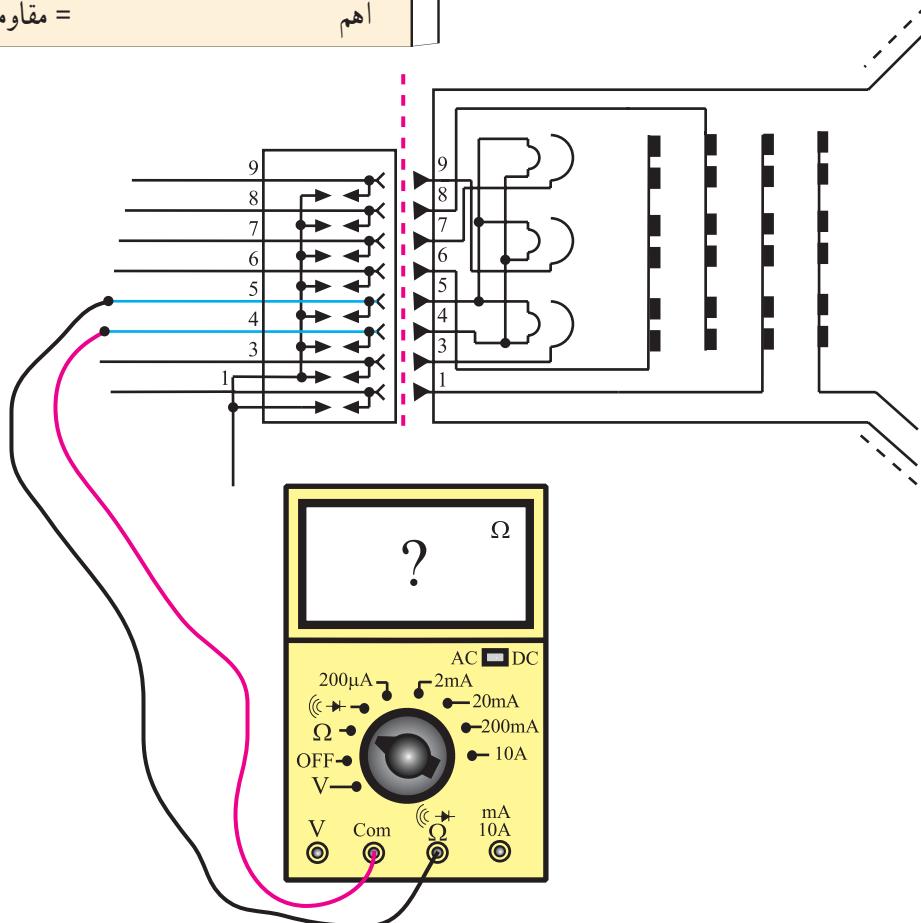


شکل ۱-۷۲- اتصال اهم‌متر به فیلامان

پاسخ:


● چگونه سالم بودن فیلامان لامپ تصویر را آزمایش می‌کنیم؟

خلاصه‌ی نتایج:


● خلاصه‌ی نتایج آزمایش را بنویسید.

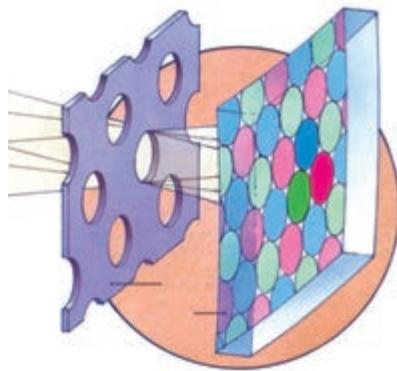


شکل ۱-۷۳- مساحت سوراخ‌های ماسک مشبک تقریباً $\frac{1}{4}$ سطح کل ماسک است.

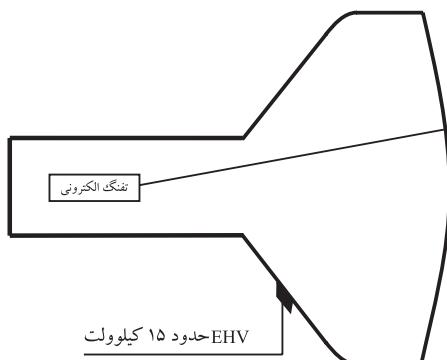

شکل ۱-۷۴- لامپ تصویر گیرنده تلویزیونی سیاه و سفید

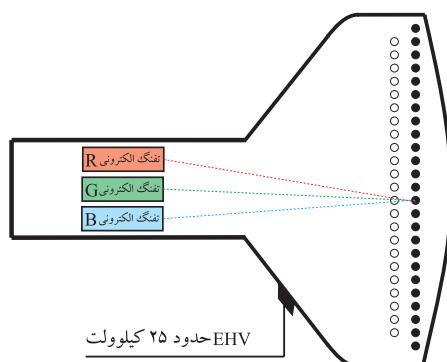

شکل ۱-۷۵- لامپ تصویر گیرنده تلویزیون رنگی EHV در تلویزیون رنگی به مراتب بیشتر از سیاه و سفید است.

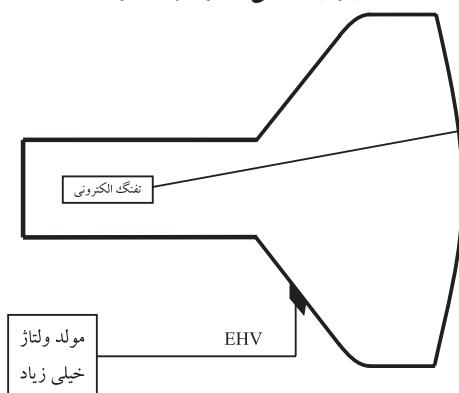

شکل ۱-۷۶- لامپ تصویر به منزله بار برای مولد EHV است.


۱۱- جریان اشعه، EHV و کنترل جریان اشعه

سوراخ‌های ماسک مشبک تقریباً $\frac{1}{4}$ سطح کل ماسک مشبک را اشغال می‌کنند لذا قسمت زیادی از اشعه که از سیستم تفنگ الکترونی خارج می‌شود به مواد فسفرسانس سه‌گانه نمی‌رسد. در شکل ۱-۷۳ بخشی از ماسک مشبک را در مقیاس بزرگتر مشاهده می‌کنید. برای کافی بودن روشنایی تصویر، لازم است ولتاژ خیلی زیاد برای آند شتاب‌دهنده (EHV) در تلویزیون‌های رنگی به مراتب بیشتر از تلویزیون‌های سیاه و سفید باشد. شکل ۱-۷۴ و ۱-۷۵ ولتاژ زیاد را در تلویزیون سیاه و سفید و رنگی مقایسه می‌کند.

EHV در تلویزیون‌های سیاه و سفید حدود ۱۵ کیلوولت و در تلویزیون‌های رنگی حدود ۲۵ کیلوولت است.


با افزایش ولتاژ زیاد در تلویزیون رنگی، شدت جریان اشعه نیز افزایش می‌یابد، لذا بر حسب محتویات تصویر، تغییرات شدت جریان اشعه‌ها نیز بیشتر می‌شود.

مطابق شکل ۱-۷۶، لامپ به منزله بار برای مولد ولتاژ خیلی زیاد عمل می‌کند. بنابراین تغییرات زیاد شدت جریان اشعه‌ها باعث تغییرات زیاد بار EHV می‌شود و دامنه‌ی EHV را تغییر می‌دهد. تغییرات زیاد دامنه‌ی EHV، روی میزان انحراف و در نتیجه محل برخورد اشعه‌ها به صفحه اثر می‌گذارد.

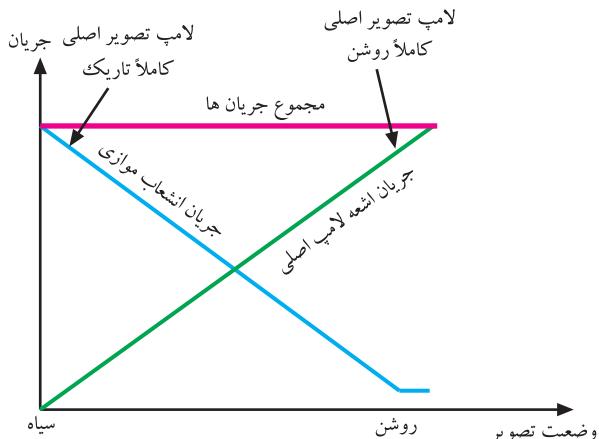


شکل ۱-۷۷- نمودار جریان اشعه‌ی لام‌پ اصلی و لام‌پ موازی

در این شرایط لازم است بهوسیله‌ی مدارهایی، دامنه‌ی EHV را تحت کنترل قرار داد و آن را از جریان اشعه‌ها مستقل نگاه داشت. در تلویزیون‌های بسیار قدیمی برای کنترل دامنه‌ی EHV از لام‌پ موازن^۱ یا لام‌پ موازی^۲ استفاده می‌کردند. در این سیستم مطابق نمودار شکل ۱-۷۷ هرگاه جریان اشعه‌ی لام‌پ تصویر اصلی کم شود، جریان لام‌پ موازن‌های موازی زیاد می‌شود. بر عکس اگر جریان اشعه‌ی لام‌پ اصلی زیاد شود، جریان لام‌پ موازن‌های موازی کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر در شرایط تاریکی مطلق لام‌پ تصویر، جریان لام‌پ موازن‌های ماکریم است و در شرایط روشنی مطلق لام‌پ تصویر، جریان لام‌پ موازن تقریباً صفر است، به طوری که مجموع جریان هردو لام‌پ همواره ثابت می‌ماند.

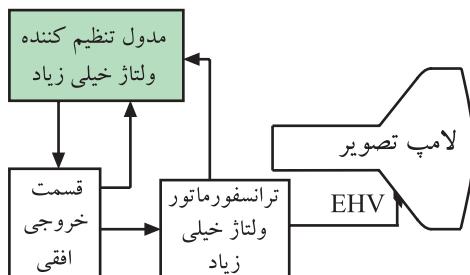

شکل ۱-۷۸- نقشه‌ی بلوکی تثبیت ولتاژ خیلی زیاد

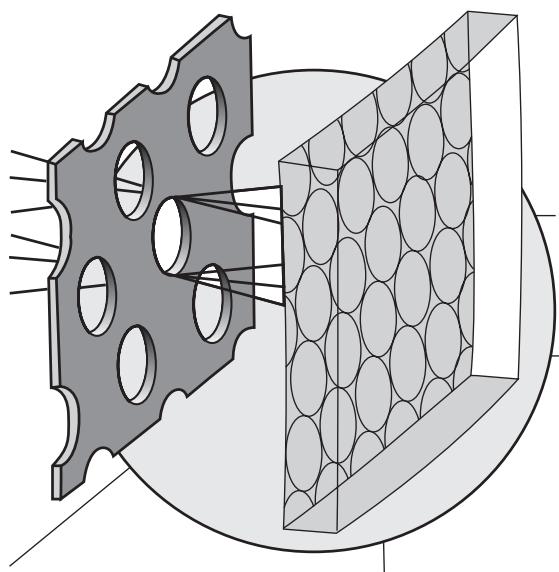

شکل ۱-۷۹- هر اشعه به مواد فسفری مربوط به خود برخورد می‌کند.

۱- ballast Tube

۲- Color purity

در تلویزیون‌های مدرن از مدار ثبیت‌کننده‌ی ولتاژ خیلی زیاد استفاده می‌کنند. در شکل ۱-۷۸ نقشه‌ی بلوکی این مدار رسم شده است. مدار تنظیم کننده‌ی ولتاژ خیلی زیاد، اشعابی از پالس افقی را دریافت می‌کند و پس از مقایسه‌ی دامنه‌ی آن با پالس‌های افقی، در صورتی که دامنه‌ی پالس افقی به میزان دلخواه نباشد از طریق ارتباطی که خروجی این مدار با قسمت مولده پالس‌های افقی تلویزیون دارد، دامنه‌ی پالس افقی را به میزان مناسب تنظیم می‌کند.


۱-۱۲- خصوصیات انحراف اشعه در تلویزیون رنگی
در تلویزیون رنگی، رنگ و بافت تصویر زمانی صحیح است که شرایط خلوص رنگ و همگرایی برقرار باشد.

۱-۱۲-۱- خلوص رنگ^۳: هریک از سه اشعه‌ی الکترونی مربوط به رنگ‌های قرمز، سبز و آبی باید تحت زاویه‌ی خاصی از سوراخ ماسک مشبك بگذرد تا بتواند فقط به نقاط سه‌گانه‌ی رنگ مربوط به خود برخورد کرده آن را روشن کند (شکل ۱-۷۹)، یعنی اشعه‌ی تولید شده‌ی مربوط به رنگ قرمز فقط باید به ماده‌ی حساس رنگ قرمز برخورد کند و به


۲- Shunt Tube




شکل ۱-۸۰- عدم ایجاد خلوص رنگ

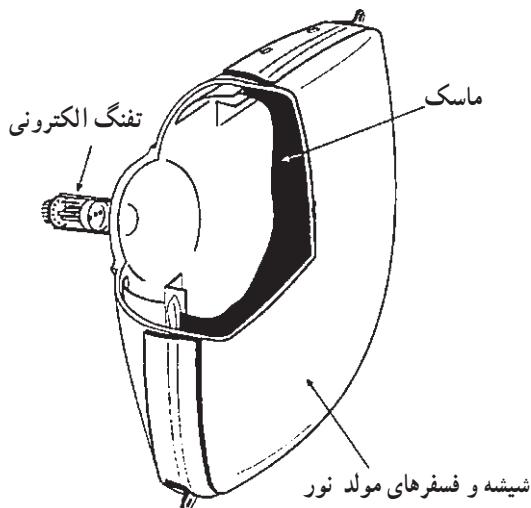

شکل ۱-۸۱- ماسک و صفحه‌ی لامپ کاملاً ثابت هستند.

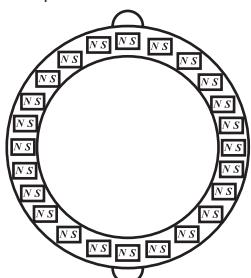

شکل ۱-۸۲- حلقه‌های مغناطیسی خلوص رنگ

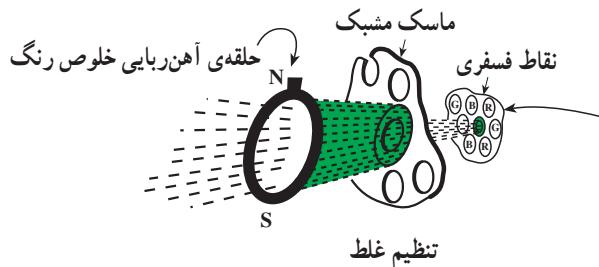


شکل ۱-۸۳- تنظیم خلوص رنگ


هیچ عنوان روی ماده‌ی فسفرسانس سبز یا آبی و یا قسمتی از آنها قرار نگیرد. پدیدآمدن چنین وضعیتی را خلوص رنگ صحیح گویند. شکل ۱-۸۰ صفحه‌ی نبودن خلوص رنگ را نشان می‌دهد.

همان‌طور که توضیح داده شد برای ایجاد خلوص رنگ صحیح در تلویزیون رنگی از ماسک مشبک استفاده می‌شود. چون ماسک مشبک و صفحه‌ی لامپ تصویر مطابق شکل ۱-۸۱ کاملاً ثابت هستند لذا برای هدایت صحیح اشعه‌های الکترونی به سوراخ ماسک مشبک، روی‌گردن لامپ تصویر مطابق شکل ۱-۸۲ حلقه‌های مغناطیسی قرار می‌دهند. این حلقه‌ها، حلقه‌های خلوص رنگ نام دارند. با گرداندن حلقه‌های مغناطیسی، خلوص رنگ را تنظیم می‌کنند (شکل ۱-۸۳).

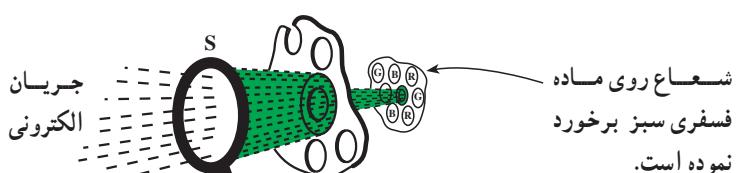
خلوص رنگ یعنی :
برخورد صحیح اشعه‌های الکترونی مربوط به رنگ‌های قرمز و سبز و آبی به ماده حساس مربوط به خود



شاعر روی ماده فسفری سبز برخورد نموده است.

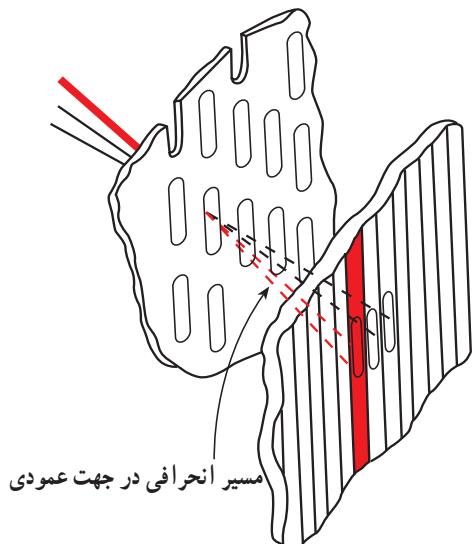

شکل ۱-۸۴—خطای عمودی تأثیری در خلوص رنگ ندارد.

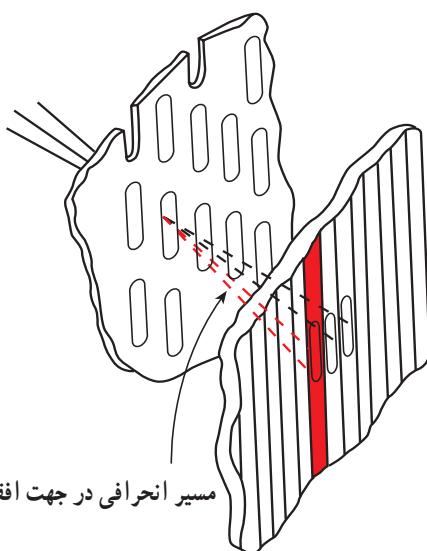

شکل ۱-۸۵—خطای افقی خلوص رنگ را تغییر می دهد.



شکل ۱-۸۶—تنها قسمتی از صفحه رنگ قرمز دیده می شود.

در لامپ‌های امروزی که ردیفی هستند خطای عمودی اشعه در سطح صفحه تصویر، تأثیری در خلوص رنگ ندارد ولی خطای افقی اشعه موجب ازبین رفتن خلوص رنگ می‌شود. شکل‌های ۱-۸۴ و ۱-۸۵ این مطلب را نشان می‌دهد. برای تنظیم خلوص رنگ لامپ‌های ردیفی فقط اشعه را در جهت افقی تنظیم می‌کنند.

در لامپ‌های ردیفی (In Line) خطای عمودی تأثیری در خلوص رنگ ندارد. برای تنظیم خلوص رنگ باید اشعه در جهت افقی تنظیم شود.

۱-۱۲-۲—تنظیم خلوص رنگ: چون حساسیت

رنگ قرمز در مقابل عدم خلوص رنگ، خیلی بیشتر از رنگ سبز و آبی است، برای تنظیم خلوص رنگ ابتدا اشعه‌های سبز و آبی را مسدود می‌کنند و شدت جریان اشعه قرمز را به ماکریزم می‌رسانند. سپس بویین انحراف (یوک) را به عقب می‌کشند. با این عمل از میزان انحراف اشعه کاسته می‌شود.

در این حالت وقتی اشعه عمل نوشتن را به طور کامل انجام دهد تنها قسمتی از صفحه تصویر به رنگ قرمز دیده می‌شود (شکل ۱-۸۶). در نهایت دو حلقه‌ی مغناطیسی خلوص رنگ را بدون تغییر محل آن‌ها، نسبت به هم، حول گردن لامپ می‌چرخانند




شکل ۱-۸۷—تمرکز رنگ قرمز در وسط صفحه


و انحراف اشعه را طوری تنظیم می‌کنند که نقاط روشن شده به رنگ قرمز، درست به وسط صفحه منتقل شود (شکل ۱-۸۷). در این حالت بویین انحراف را آهسته به سمت جلو حرکت می‌دهند تا سطح محدودی که در وسط صفحه به رنگ قرمز بود به تدریج بزرگتر شود و در وضعیت معینی تمام صفحه به رنگ قرمز درآید (شکل ۱-۸۸). با این عمل تمام صفحه با خلوص رنگ صحیح نوشته شده است. در صورت نیاز باید تنظیم خلوص رنگ را برای رنگ‌های دیگر نیز، با همین روش کنترل کرد. شکل ۱-۸۹ را صفحه تصویر تلویزیون را بدون خلوص رنگ سبز نشان می‌دهد.




شکل ۱-۸۸—تنظیم صحیح خلوص رنگ

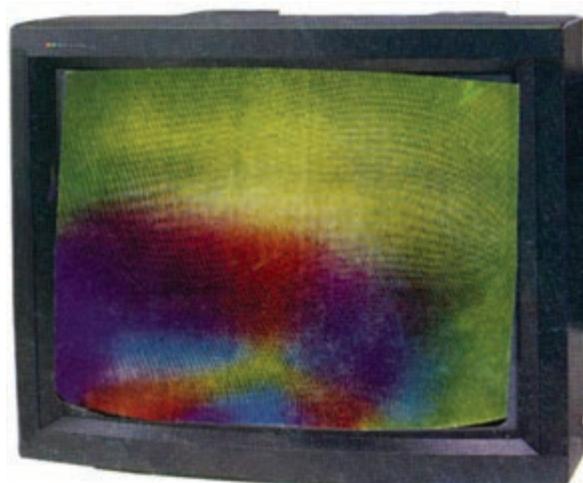


شکل ۱-۸۹—عدم خلوص رنگ، بارنگ سبز

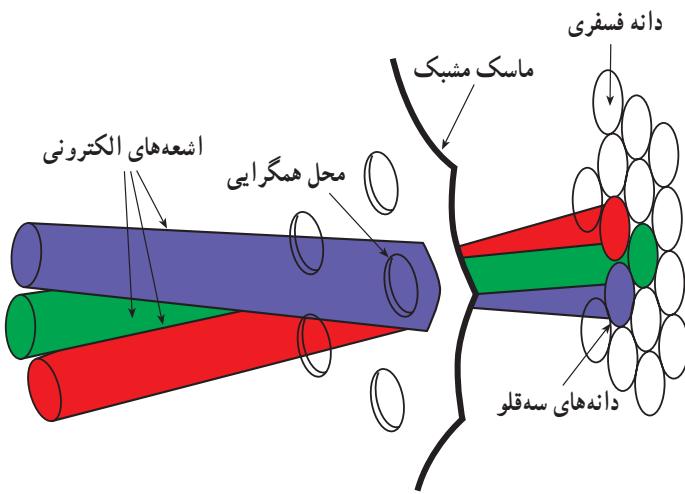

شکل ۱-۹۰- همگرا شدن سه شعاع الکترونی در سوراخ ماسک مشبک

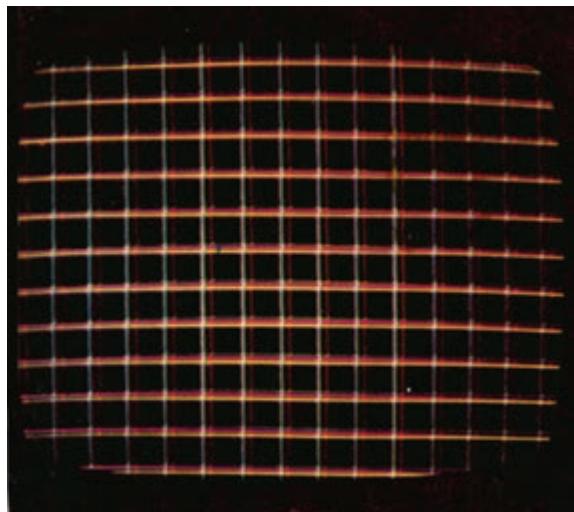

شکل ۱-۹۱- خطوط شطرنجی ناهمگرا

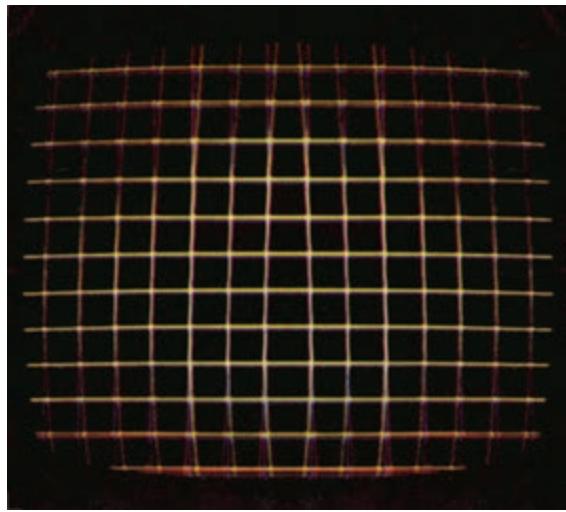

شکل ۱-۹۲- خطوط شطرنجی با همگرا ای صیح در وسط صفحه

۱۲-۳- همگرا ای: چون هر تصویر رنگی از ترکیب سه مؤلفه‌ی قرمز و سبز و آبی ایجاد می‌شود لازم است هر سه مؤلفه‌ی تصویر با دقت روی هم نوشته شوند تا تصویر رنگی، به هایی به رنگ دیگر پیدا نکند. با اجرای همگرا ای صحیح، این عمل امکان‌پذیر است. همگرا ای به مفهوم این است که هر سه اشعه در هر وضعیت انحراف، دقیقاً در سوراخ ماسک مشبک همگرا شوند به طوری که زاویه‌ی بین سه شعاع R، G و B بعد از عبور از ماسک مشبک ثابت بماند (شکل ۱-۹۰).

سه شعاع الکترونی پس از همگرا شدن در سوراخ ماسک مشبک، به مواد فسفورسانس مربوط به خود برخورد می‌کنند. البته می‌توان از انحراف جزئی اشعه‌ها صرف نظر کرد. اگر میزان انحراف از حد معینی بیشتر شود، اشتباه رنگ ایجاد می‌شود به طوری که مثلاً یک خط سفید به صورت خط آبی و یا خط زرد مایل به نارنجی دیده می‌شود. در شکل ۱-۹۱ خطوط شطرنجی ایجاد شده توسط پتلن ژنراتور را در روی صفحه‌ی تلویزیون که همگرا ای آن تنظیم نیست، مشاهده می‌کنید. اشتباه همگرا ای در دو حالت استاتیک و دینامیک تنظیم می‌شود.

■ **تنظیم همگرا ای استاتیک:** اشتباهاتی که در حد وسط صفحه تصویر ایجاد می‌شود، اشتباه استاتیکی همگرا ای نام دارد. این اشتباه را می‌توان توسط مغناطیس‌های همگرا ای استاتیکی از میان برد.


در شکل ۱-۹۲ خطوط شطرنجی را که دارای همگرا ای استاتیکی صحیح است (همگرا ای در وسط) مشاهده می‌کنید.




شکل ۱-۹۳—سیستم تولید اشعه In Line



شکل ۱-۹۴—سیستم تولید اشعه

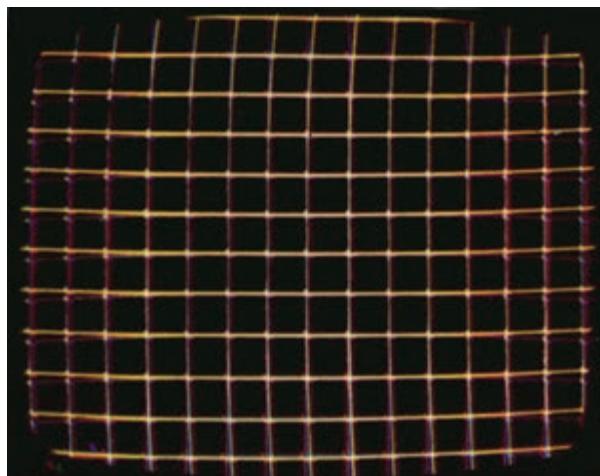

شکل ۱-۹۵—اشتباه همگرایی دینامیکی در کنارهای صفحه تصویر با خطوط شطرنجی

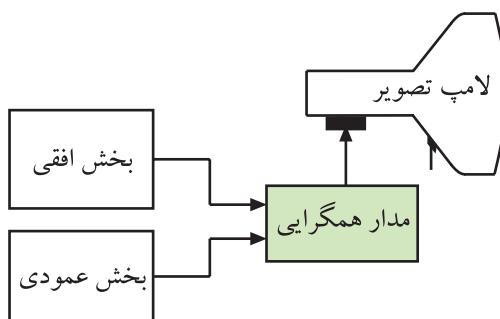

شکل ۱-۹۶—نقشه بلوکی تهیه جریان‌هایی از افقی و عمودی تلویزیون برای مدار همگرایی


■ **تنظیم همگرایی دینامیکی:** با اصلاح همگرایی در حد وسط صفحه تصویر، بازهم در زوایای انحراف بزرگ اشتباه همگرایی رخ می‌دهد.

علت این اشتباه، در یک نقطه قرار نداشتن سیستم تولید اشعه است. شکل ۱-۹۳ و شکل ۱-۹۴ نحوه قرارگرفتن سیستم تولید اشعه را در دو نوع لامپ نشان می‌دهد.

این اشتباه همگرایی که در اثر اختلاف زاویه‌ی انحراف در راستای افقی و عمودی ایجاد می‌شود، اشتباه همگرایی دینامیکی نام دارد. شکل ۱-۹۵ خطوط شطرنجی را که دارای اشتباه همگرایی دینامیکی است نشان می‌دهد.

با درنظر گرفتن جریان‌های انحراف عمودی و افقی و این که اشتباه همگرایی هم در راستای افقی و هم در راستای عمودی ایجاد می‌شود، برای تصحیح همگرایی نیز دو جریان تصحیح کننده یکی برای همگرایی عمودی و دیگری برای همگرایی افقی فراهم می‌کنند. این دو جریان مطابق نقشه‌ی بلوکی شکل ۱-۹۶ از جریان‌های انحراف افقی و عمودی گرفته می‌شود. با استفاده از این جریان‌ها، جریان تصحیح کننده‌ای با شکل و مقدار معین فراهم می‌شود و به سیستم‌های مغناطیسی همگرایی دینامیکی می‌رسد.

شکل ۱-۹۷ همگرایی استاتیکی و دینامیکی صحیح را نشان می‌دهد.

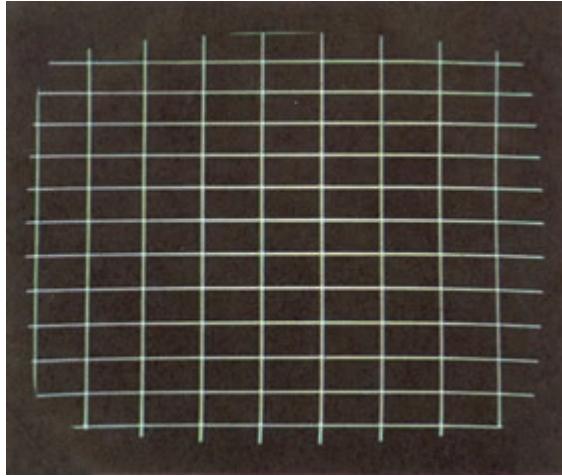


شکل ۱-۹۷- همگرایی صحیح در خطوط شطرنجی




شکل ۱-۹۸- حلقه‌های مغناطیسی روی گردن لامپ

۱-۱۲- سیستم‌های همگرایی (استاتیکی و دینامیکی): برای تصحیح همگرایی سه شعاع الکترونی در قسمت وسط صفحه‌ی لامپ، از حلقه‌های آهنربایی استفاده می‌کنند.


شکل ۱-۹۸- حلقه‌های آهنربایی روی گردن لامپ تصویر را نشان می‌دهد. مجموعه حلقه‌های مغناطیسی همگرایی استاتیک و حلقه‌های آهنربایی خلوص رنگ، همگی بر روی یک قاب پلاستیکی قرار دارند و مجموعه‌ی مغناطیسی را تشکیل می‌دهند. این حلقه‌های مغناطیسی در تلویزیون‌های قدیمی‌تر مورد استفاده قرار می‌گرفتند و تلویزیون‌های امروزی عموماً خودهمگرا هستند. در این تلویزیون‌ها، همگرایی و خلوص رنگ به وسیله عدسی‌های داخل تفنگ الکترونی انجام می‌شود. شکل ۱-۹۹ یک لامپ تصویر خودهمگرا را نشان می‌دهد.

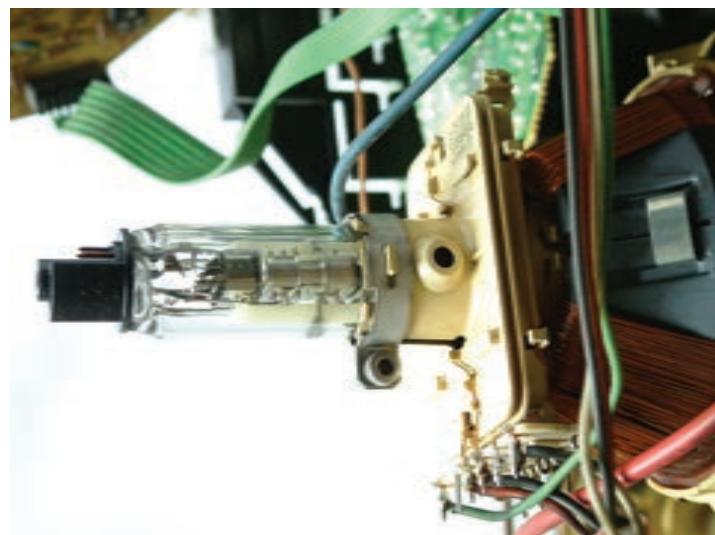


شکل ۱-۹۹- لامپ تصویر خودهمگرا

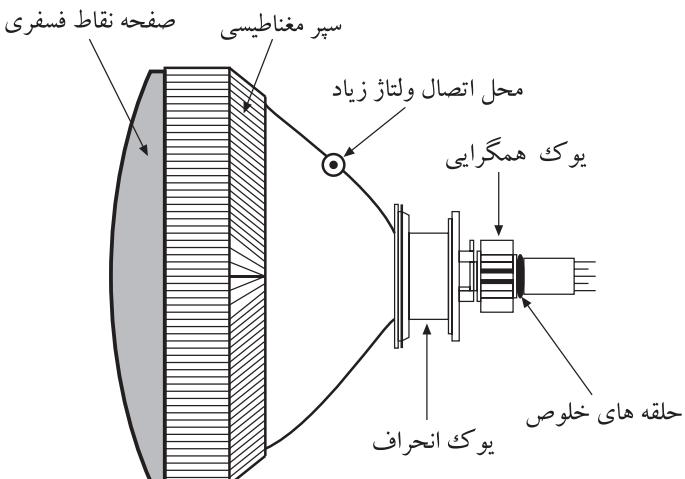


شکل ۱۰۰-۱- وضع کلی قرارگرفتن سیستم تصویر رنگ

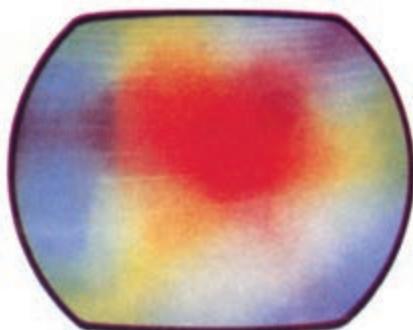

شکل ۱۰۱-۱- عدم خلوص رنگ

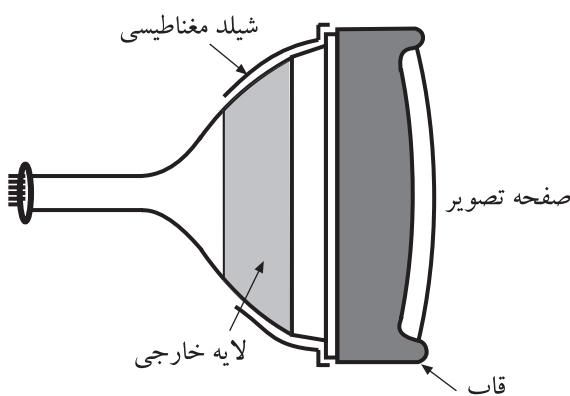

شکل ۱۰۲-۱- قاب دور لامپ تصویر

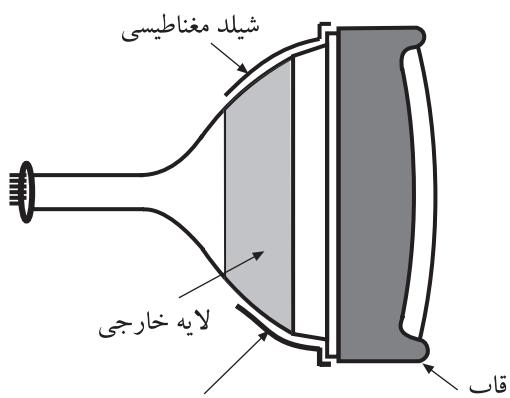

شکل ۱۰۳-۱- سرپوش مخصوص روی قاب

۱۰۵-۱- وضع کلی قرارگرفتن سیستم های تصویر رنگ: در یک تلویزیون که خود همگرا نیست حلقه های مغناطیسی و یوک در روی گردن لامپ تصویر قرار دارد. شکل ۱۰۰-۱- وضع کلی قرارگرفتن سیستم های تصویر رنگ را نشان می دهد.

۱۰۶-۱- سرپوش های شیلد لامپ تصویر تلویزیون رنگ


میدان های مغناطیسی خارجی می توانند روی مسیر حرکت اشعه اثر بگذارند و سبب انحراف اشعه از راستای صحیح خود شوند و خلوص رنگ و همگرایی را تغییر دهنند. شکل ۱۰۱-۱ عدم خلوص رنگ را نشان می دهد.

برای خنثی سازی اثر این میدان های خارجی، در لامپ های قدیمی در قسمت شیپوری لامپ تصویر، یک قاب فلزی قرار می دادند (شکل ۱۰۲-۱). این قاب فلزی از طریق شبکه RC به زمین وصل می شد.

روی قاب، سرپوش مخصوص قرار می گرفت. این سرپوش همراه با لایه ای خارجی لامپ تصویر مستقیماً به شاسی وصل می شد. قاب فلزی و سرپوش مخصوص از لحاظ الکتریکی از یکدیگر عایق بودند (شکل ۱۰۳-۱).



شکل ۱-۱۰۴- لایه‌ی بیرونی لامپ زمین می‌شود.

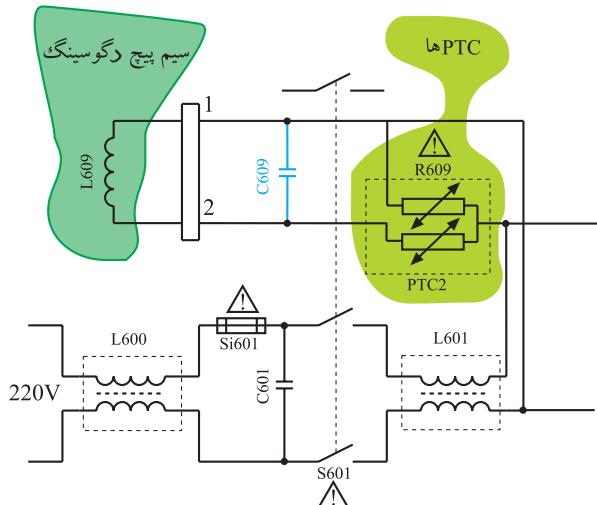

شکل ۱-۱۰۵- مدار سیستم دگویندگ در تلویزیون گروندیک



شکل ۱-۱۰۶- سیم پیچ مغناطیس زدا در روی قسمت شیپوری لامپ تصویر

از حالت مغناطیسی درآوردن = ۱- degaussing


امروزه مطابق شکل ۱-۱۰۴ سطح بیرونی لامپ تصویر را با لایه‌ای از گرافیت سیاه می‌پوشانند. این پوشش به وسیله‌ی یک سیم یا فنر فلزی به زمین دستگاه وصل می‌شود. زمین شدن پوشش خارجی بخش شیپوری لامپ از تداخل میدان‌های خارجی روی مدارهای داخل تلویزیون جلوگیری می‌کند.

۱-۱۴- بیان مغناطیس زدا^۱

در پیمانه‌ی M۶ سیم پیچ مغناطیس زدا و مدار آن را شرح داده‌ایم. در شکل ۱-۱۰۵ مدار دگویندگ را مشاهده می‌کنید. به منظور یادآوری به اختصار به ذکر مطالب قبلی می‌پردازیم. ماسک مشبک و سایر قطعات فلزی داخل تلویزیون از مواد مغناطیس شونده ساخته می‌شوند، به همین جهت پس ماند مغناطیسی در آن‌ها باقی می‌ماند.

این پس ماند مغناطیسی و سایر میدان‌های خارجی می‌توانند روی خلوص رنگ و همگرایی اثر بگذارند. برای ازین بردن پس ماند مغناطیسی و ازین بردن اثرات میدان‌های خارجی از سیم پیچ مغناطیس زدا استفاده می‌شود. شکل ۱-۱۰۶ سیم پیچ مغناطیس زدا را در یک تلویزیون رنگی نشان می‌دهد.


برای مرور بر عملکرد مدار مغناطیس زدا به پیمانه M۶ مراجعه کنید.

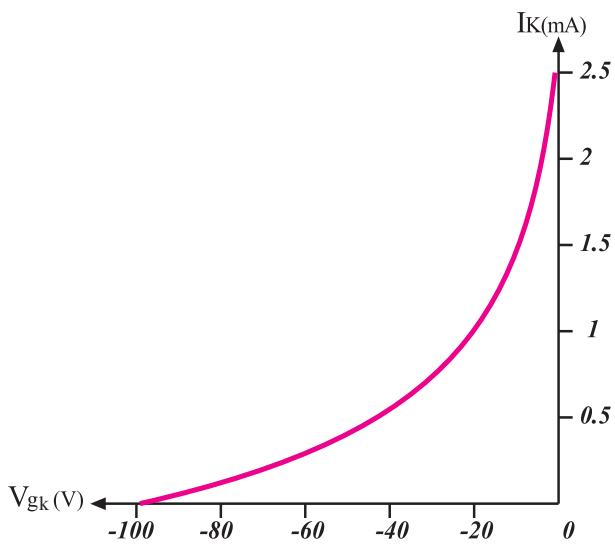

شکل ۱۰۷— منحنی I_k به مبنای V_{gk}


۱۵— آشنایی با انواع بایاسینگ لامپ تصویر
لامپ تصویر تلویزیون مانند سایر قطعات الکترونیکی برای
عملکرد صحیح نیازمند بایاسینگ مناسب است.

در شکل ۱۰۷ منحنی مشخصه تغییرات جریان کاتد
نسبت به ولتاژ شبکه—کاتد در یک تفنگ الکترونی رسم شده
است. هرچه پتانسیل شبکه، نسبت به کاتد منفی تر شود
الکترون‌های کمتری قادرند از شبکه‌ی کاترل عبور کنند. بر عکس
هرچه این اختلاف پتانسیل کمتر باشد، الکtron بیشتری اجازه
عبور می‌باید و متعاقب آن نور صفحه تصویر بیشتر می‌شود.
شکل‌های ۱۰۸ و ۱۰۹، I_k را نسبت به V_{gk} در
دو حالت نشان می‌دهد.

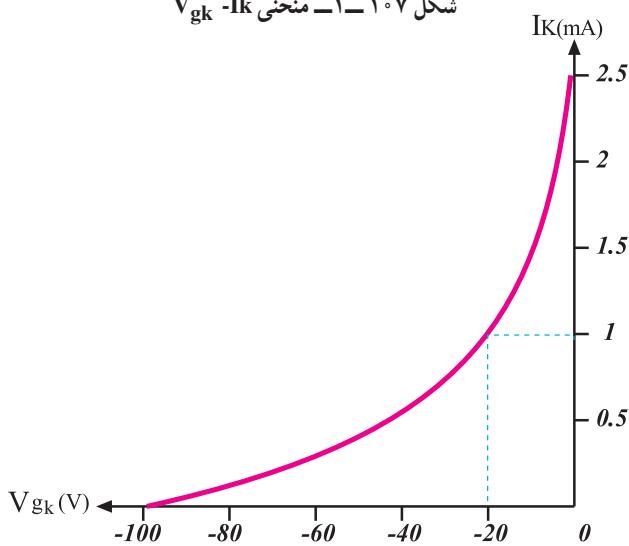

شکل ۱۰۸— هرچه عدد I_k بیشتر باشد V_{gk} کوچکتر باشد.

نقطه‌ی کار مناسب نقطه‌ای است که در آن بدون اعمال
سیگنال تصویر به کاتد، روشناهی صفحه لامپ تصویر که ناشی از
خطوط برگشت است در مرز بین تاریکی و روشنی قرار گیرد. در
واقع با تنظیم این نقطه، شدت نور سطح محو^۱ تعیین می‌شود.

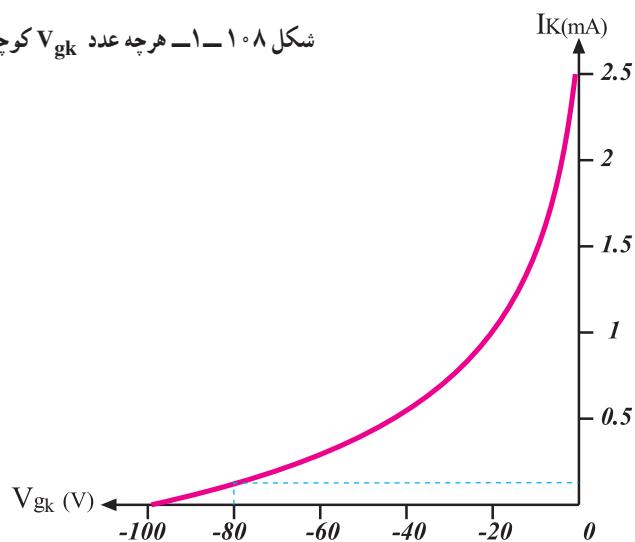

شکل ۱۰۹— هرچه V_{gk} منفی تر شود I_k کمتر می‌شود.

^۱— g = grid = شبکه

^۲— Blank Level = سطح محو



شکل ۱۱۰-۱- خطوط برگشت رؤیت می شود.


در شکل ۱۱۰-۱ خطوط برگشت قابل رؤیت است ولی در شکل ۱۱۱-۱ خطوط برگشت رؤیت نمی شود یعنی در این حالت نقطه‌ی کار صحیح انتخاب شده است.

اگر نقطه‌ی کار خیلی پایین انتخاب شود یعنی ولتاژ شبکه نسبت به کاتد خیلی منفی باشد علیرغم دیده نشدن خطوط برگشت، فرمتی از اطلاعات سیگنال تصویر حذف می شود.


زیرا در این حالت اطلاعاتی که دامنه آن ضعیف است نمی تواند روی اشعه الکترونی اثر کافی بگذارد بنابراین تصویری روی لامپ تصویر تشکیل نمی شود و قابل رؤیت نیست. شکل ۱۱۲-۱ نقطه‌ی کار مناسب را نشان می دهد.



شکل ۱۱۱-۱- خطوط برگشت رؤیت نمی شود و نقطه کار صحیح انتخاب شده است.

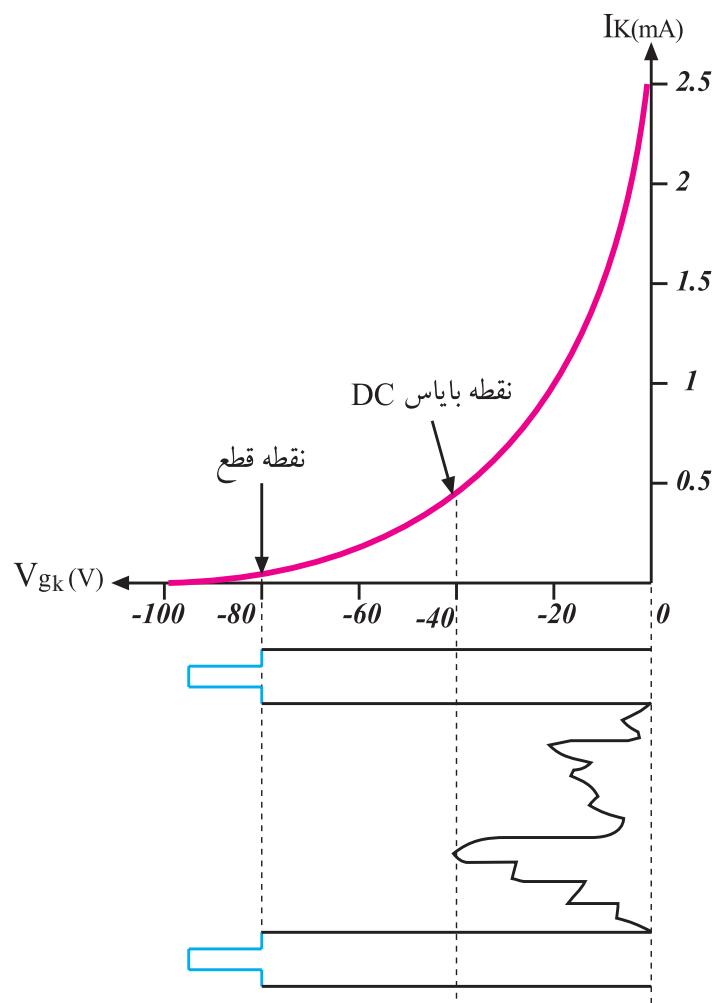


شکل ۱۱۲-۱- نقطه‌ی کار DC مناسب است.

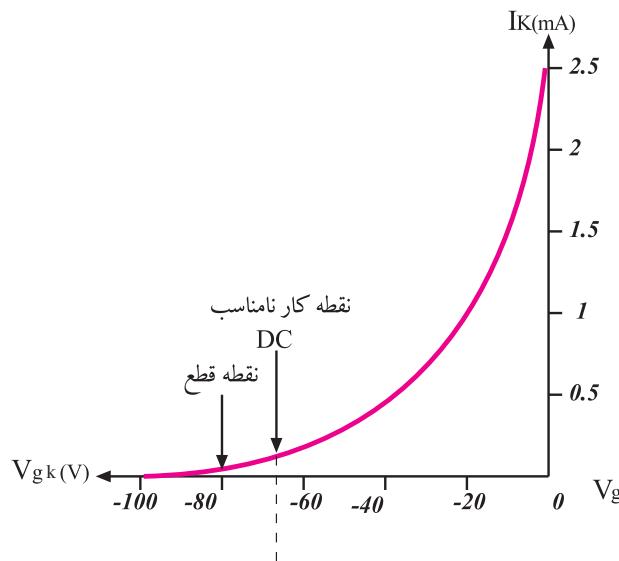

شکل ۱۱۳—۱ نقطه‌ی کار DC مناسب نیست.


در شکل ۱۱۳—۱ نقطه‌ی کار، مناسب انتخاب نشده است.

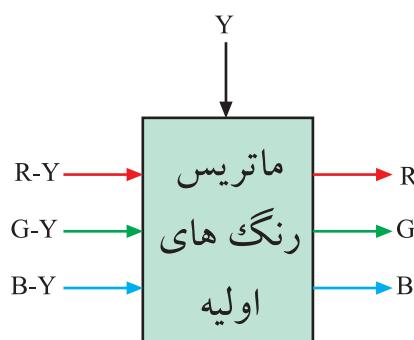


شکل ۱۱۴—۱ نقشه‌ی بلوکی تهیه R، G و B

۱—۱۵—۱ اتصال سیگنال رنگ به لامپ تصویر:

در گیرنده‌های مدرن از ترکیب سیگنال‌های تفاضلی رنگ یعنی G-Y، B-Y، R-Y و Y در ماتریس رنگ‌های اولیه سیگنال‌های R، G و B حاصل می‌شود. شکل ۱۱۴—۱ نقشه‌ی بلوکی تهیه‌ی سیگنال‌های R، G و B را نشان می‌دهد. این سیگنال‌ها با پلاریته‌ی منفی به شبکه اعمال می‌شوند (شکل ۱۱۵).

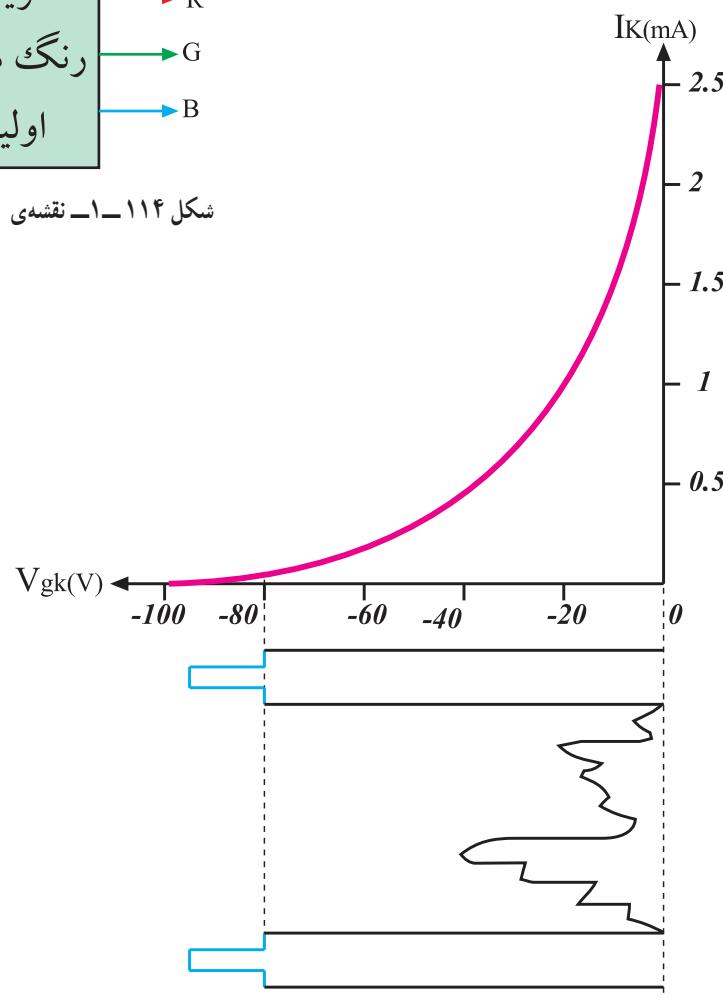

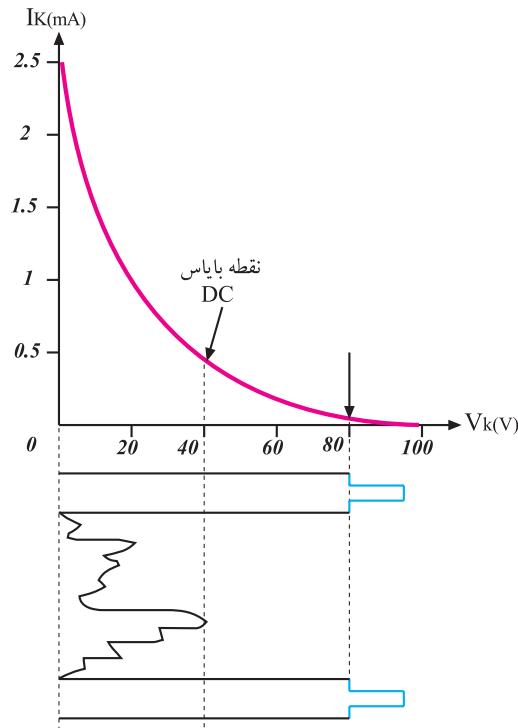
شکل ۱۱۵—۱ سیگنال ویدئو با پلاریته منفی به شبکه اعمال می‌شود.




اگر سیگنال‌ها دارای پلاریته مثبت باشند به کاتد اعمال می‌شوند (شکل ۱-۱۱۶).

سیگنال ویدئو با پلاریته منفی به شبکه اعمال می‌شود. سیگنال ویدئو با پلاریته مثبت به کاتد اعمال می‌شود.

شکل ۱-۱۱۶—سیگنال ویدئو با پلاریته مثبت به کاتد اعمال می‌شود.

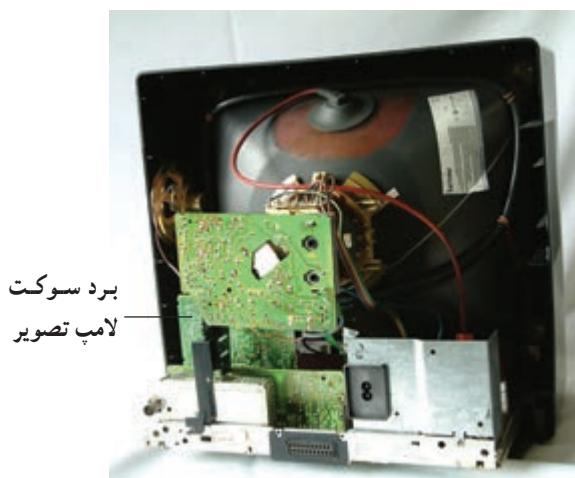

شکل ۱-۱۱۷—برد سوکت لامپ تصویر

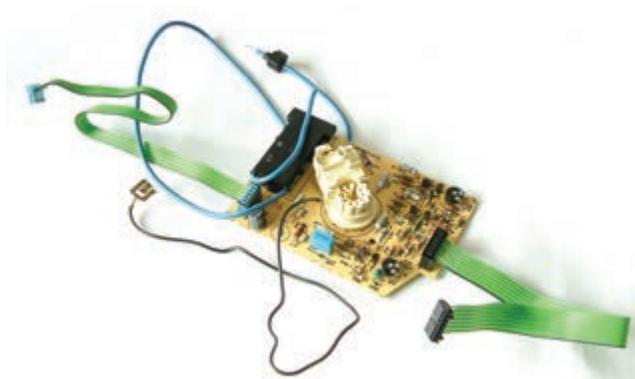

شکل ۱-۱۱۸—قطعات روی برد

۱-۱۶—برد سوکت لامپ تصویر در تلویزیون گروندیک مدل CUC


در شکل ۱-۱۱۷ برد سوکت لامپ تصویر تلویزیون گروندیک را مشاهده می‌کنید.

شکل ۱-۱۱۸ قطعات روی برد سوکت را نشان می‌دهد.


قطعات مهم روی برد:
ترانزیستورهای تقویت‌کننده رنگ‌های R و G و B، پتانسیومترهای تنظیم‌کننده رنگ‌های سبز و آبی، پتانسیومترهای تنظیم کننده ولتاژهای SG و FOC

وظایف برد سوکت لامپ تصویر عبارتند از:

الف - تقویت سیگنال‌های R ، G و B که از مدول RGB دریافت می‌شوند. شکل ۱-۱۱۹ این سیگنال‌ها را نشان می‌دهد.

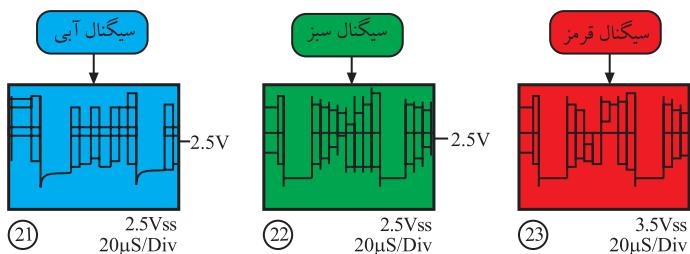

شکل ۱-۱۱۹ - سیگنال‌های تقویت نشده R ، G و B

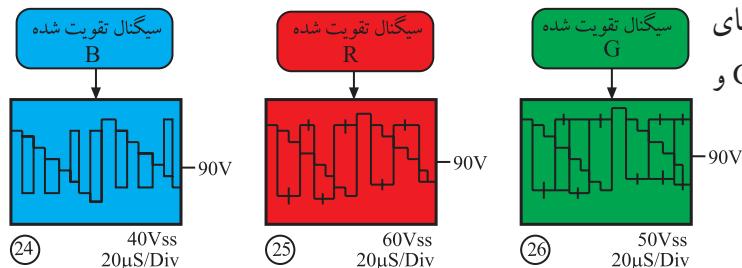

شکل ۱-۱۲۰ - سیگنال‌های تقویت شده R ، G و B

ب - اتصال سیگنال تقویت شده R ، G و B به کاتدهای لامپ تصویر. شکل ۱-۱۲۰ سیگنال‌های تقویت شده R ، G و B را نشان می‌دهد.


ج - اتصال ولتاژ فیلامان لامپ تصویر

د - اتصال ولتاژ به شبکه‌ی فرمان لامپ تصویر

ه - اتصال ولتاژ به شبکه‌ی شتاب‌دهنده (شبکه‌ی پرده)

و - اتصال ولتاژ به شبکه‌ی فوکوس

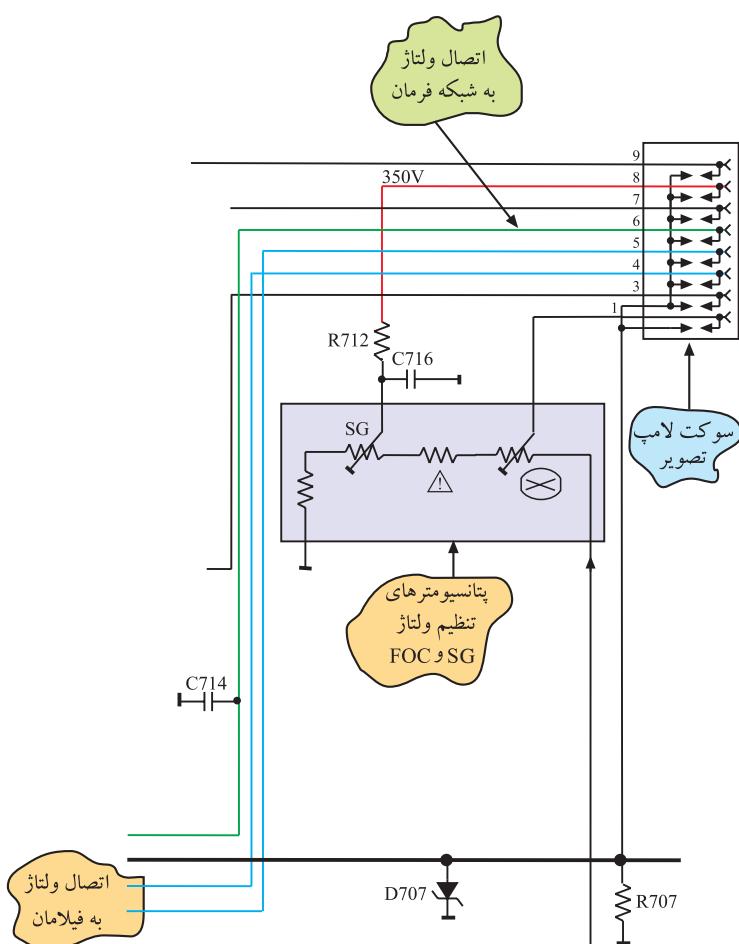شکل ۱-۱۲۱ مدار و مسیر اتصال ولتاژها را نشان می‌دهد.



توجه: شکاف ایجاد شده در داخل

لامپ تصویر که به صورت شکل نشان داده شده است، برای جلوگیری از جرقه‌زنی بین الکترودهای لامپ است و به انگلیسی Spark Gap نامیده می‌شود. با افزایش بار در الکترودها بارها از طریق این شکاف تخلیه شده و خطر جرقه زدن در داخل لامپ برطرف می‌شود.


شکل ۱-۱۲۱ - نقشه‌ی مدار اتصال ولتاژ به فیلامان و شبکه‌ی فرمان

ز- ایجاد فیدبک لازم جهت ارتباط جریان لحظه‌ای لامپ

تصویر با مدول RGB

ح - ایجاد فیدبک لازم جهت مقایسه و تعیین سطح سیاهی


و نقطهٔ تاریکی یا Cut off لامپ تصویر.

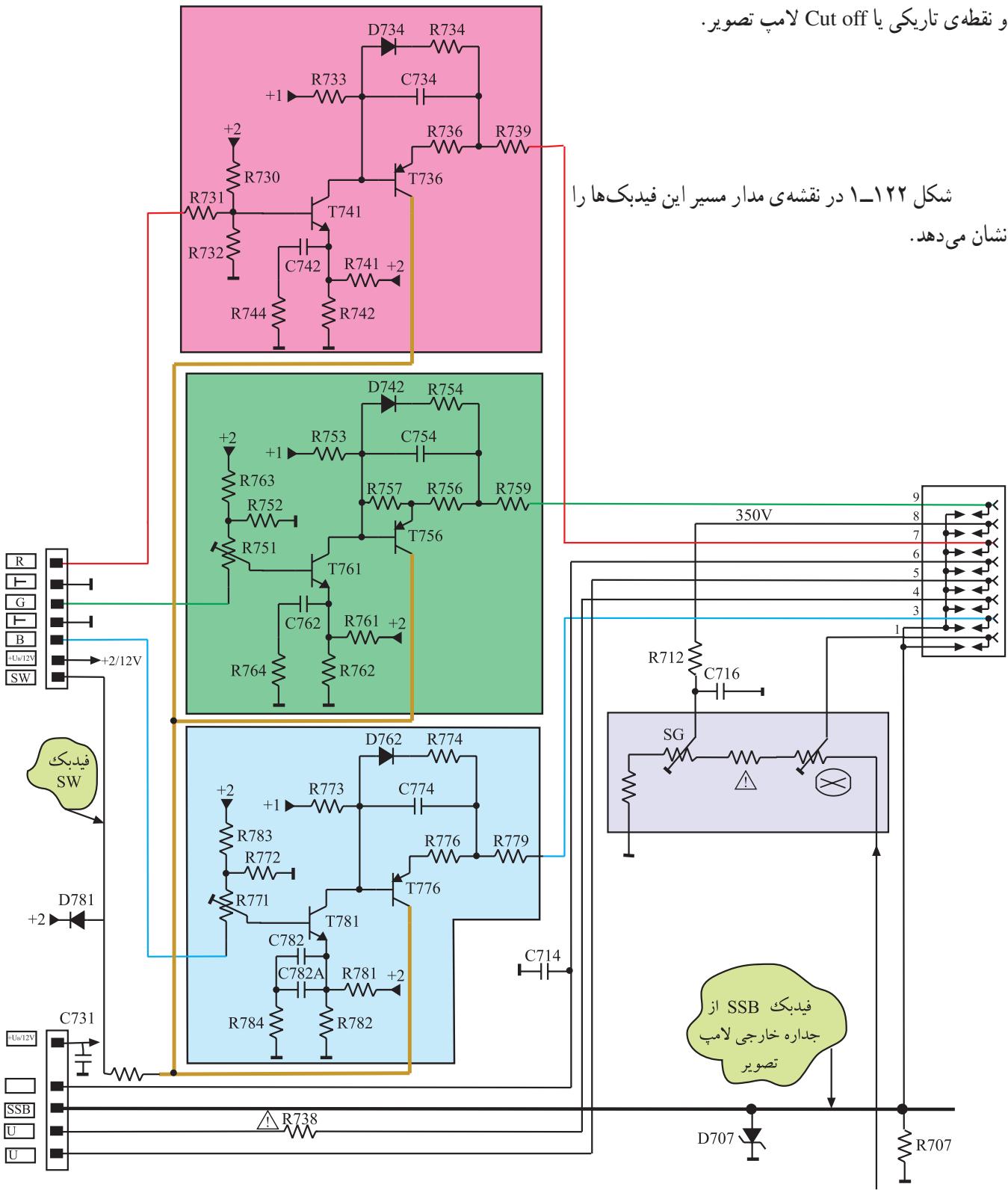


شکل ۱۲۲-۱- نقشه‌ی مدار مسیر فیدک‌های جریان لحظه‌ای لامپ تصویر (SSB) و تعیین‌کننده سطح سیاهی (SW) به مدول RGB


۱-۱۶-۱ مدار برد سوکت لامپ تصویر و نحوه

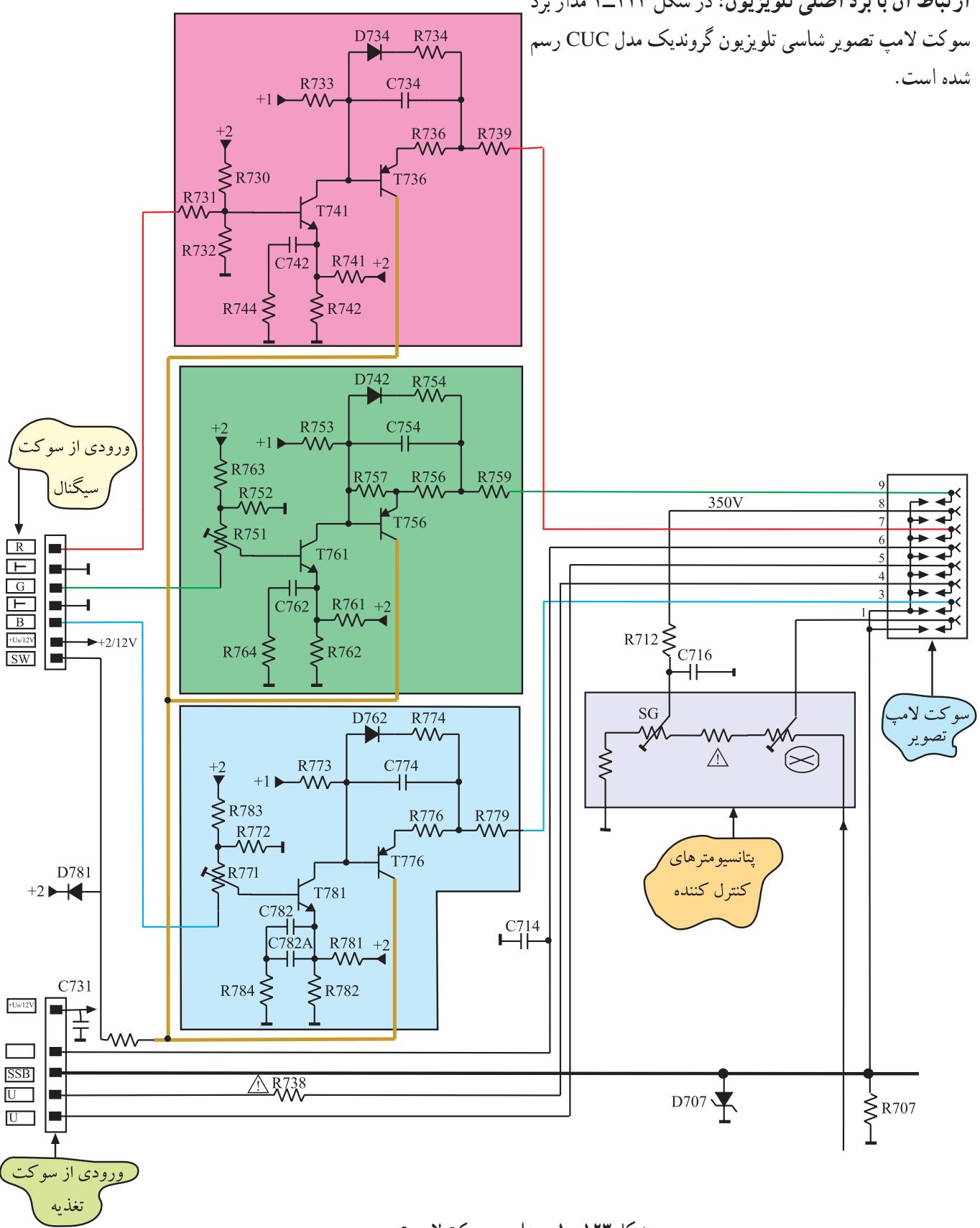ارتباط آن با برد اصلی تلویزیون: در شکل ۱-۱۲۳ مدار برد سوکت لامپ تصویر شاسی تلویزیون گروندیک مدل CUC رسم شده است.



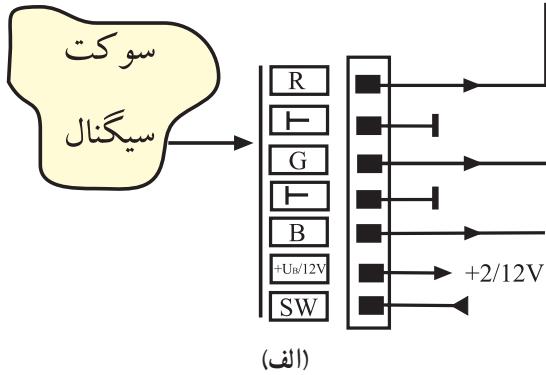


(الف)

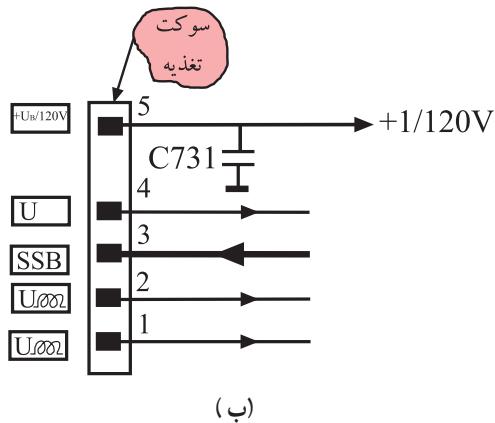


(ب)

شکل ۱۲۴— نقشه‌ی مدار سوکت سیگنال و سوکت تغذیه

ارتباط برد سوکت لامپ تصویر با شاسی اصلی توسط دو سوکت، یکی از طریق سیم رابط ۷ رشته‌ای و اتصال آن به سوکتی به نام سوکت سیگنال و دیگری با سیم رابط پنج رشته‌ای و اتصال به سوکتی به نام سوکت تغذیه برقرار می‌شود. شکل ۱-۱۲۴ و شکل ۱-۱۲۵ نقشه‌ی مدار سوکت سیگنال و سوکت تغذیه و شکل ۱-۱۲۶ سوکت‌ها را روی برد سوکت لامپ تصویر نشان می‌دهد.

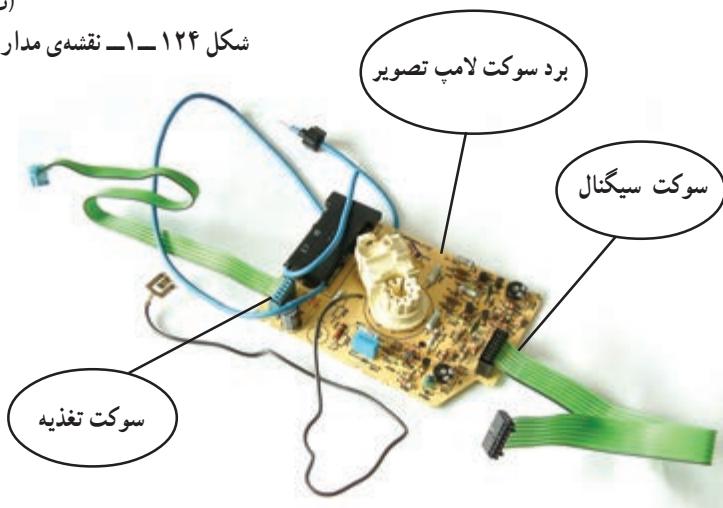


شکل ۱۲۵— سوکت سیگنال و تغذیه روی برد سوکت لامپ تصویر

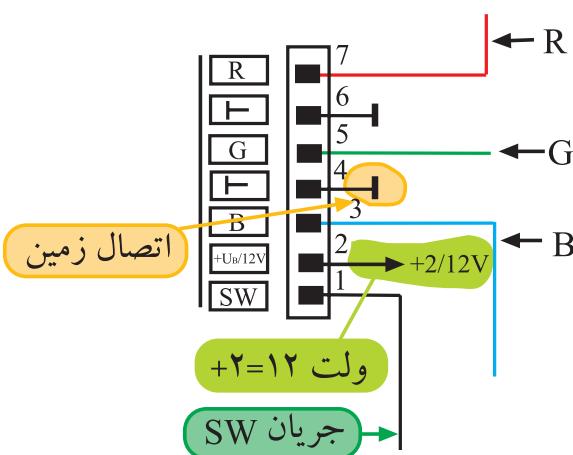


شکل ۱۲۶— نقشه‌ی مدار سوکت سیگنال و ولتاژها و سیگنال‌های دریافتی از آن

به برد سوکت لامپ تصویر سیگنال‌های رنگ R ، G و B، ولتاژ +B برابر ۱۲ ولت، اتصال زمین، جریان فیدبک SW برای مقایسه و تعیین مبدأ سطح سیاهی و نقطه‌ی تاریکی یا Cut off لامپ تصویر ارسال می‌شود. در شکل ۱-۱۲۶ نقشه‌ی مدار سوکت سیگنال و سیگنال‌ها و ولتاژها دریافتی از آن را مشاهده می‌کنید.

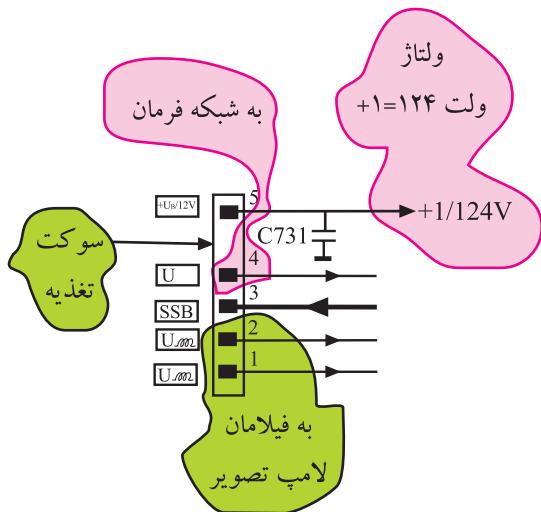

شکل ۱۲۷— پایه تهیه ولتاژ ۱ + و پایه های تهیه ولتاژ برای فیلامان

توسط سوکت پنج رشتہ ای (سوکت تغذیه) ولتاژ تغذیه فیلامان، ولتاژ بایاس ترازیستورهای تقویت کننده خروجی سیگنال های رنگ با نام ۱ + که برابر ۱۲۴ ولت است، تهیه می شود. شکل ۱۲۷-۱ نقشه مدار ولتاژ ۱ + و پایه های مربوط به فیلامان را روی سوکت تغذیه نشان می دهد. از طریق این سوکت نیز ولتاژ محور نقطه، به شبکه فرمان لامپ تصویر اعمال می شود. همچنین از ترانسفورماتور EHV ولتاژی تهیه می شود و توسط کابل مخصوص به پتانسیومترهای تنظیم ولتاژ شبکه پرده^۱ (SG) و شبکه کانونی کننده^۲ (Foc) می رسد. ولتاژ شبکه پرده در حدود ۳۵° ولت و ولتاژ شبکه کانونی کننده در حدود ۷ کیلو ولت است. شکل ۱۲۸-۱ مسیر اتصال ولتاژ به شبکه پرده و آند ستاره دهنده را نشان می دهد.

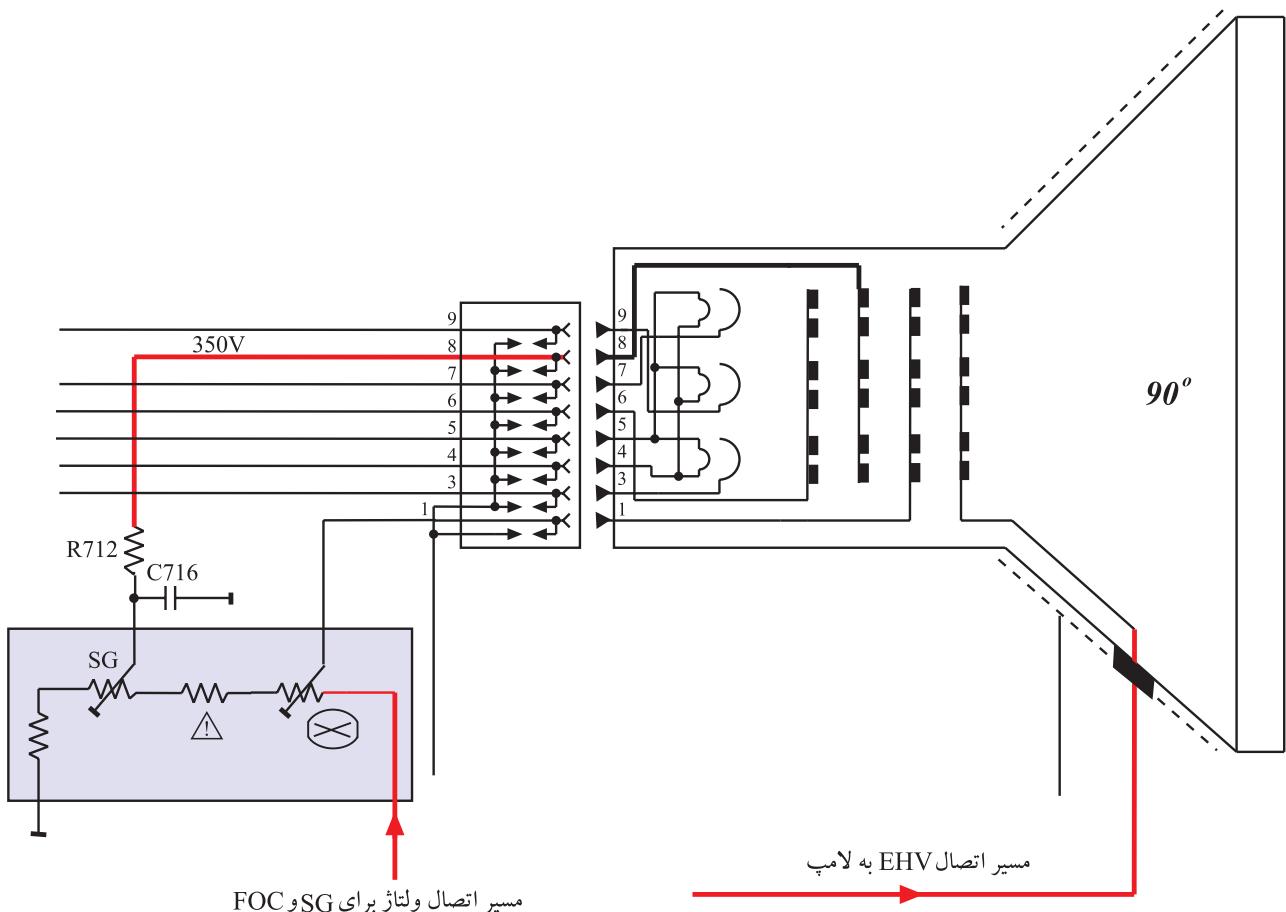

شکل ۱۲۸— مسیر اتصال ولتاژ به شبکه پرده و شبکه کانونی کننده

۱— Screen Grid = شبکه پرده

۲— Focus = کانونی

۱۷-۱- بررسی مدار تقویت کننده رنگ برد سوکت لامپ تصویر

در برد سوکت لامپ تصویر این تلویزیون، سه مدار مشابه ترانزیستوری وجود دارد. این مدارها عمل تقویت، نموده برداری و ایجاد فیدبک لازم را از روی سه سیگنال رنگ آشکار شده یعنی R، G و B انجام می‌دهند. اکنون به شرح یک مدار تقویت کننده رنگ مثلاً مدار رنگ سبز می‌بردازیم.

در شکل ۱-۱۲۹ فقط مدار این مسیر رسم شده است.

عمل تقویت اولیه توسط ترانزیستور T761 انجام می‌شود.


این ترانزیستور با ولتاژهای $V_{BE} = 12V$ و $V_{CE} = 12.4V$

مطابق شکل ۱-۱۳۰ بایاس شده است.


از پایه‌ی ۵ سوکت سیگنال، سیگنال رنگ سبز با دامنه‌ی ۲/۵ ولت پیک تا پیک از طریق پتانسیومتر R751 به بیس T761 اعمال می‌شود. ترانزیستور T761 به علت داشتن آرایش امیتر مشترک ولتاژ و جریان را تقویت می‌کند. سیگنال تقویت شده از کلکتور ترانزیستور، بیس ترانزیستور طبقه‌ی بعد را تغذیه می‌کند.

شکل ۱-۱۳۱ مدار تقویت کننده‌ی سیگنال رنگ سبز را


نشان می‌دهد.

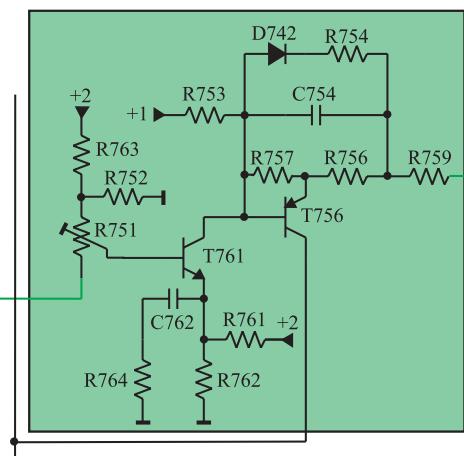


شکل ۱-۱۲۹- مدار تقویت رنگ G

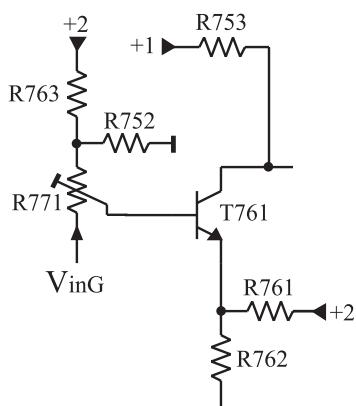

شکل ۱-۱۳۰- بایاس DC T761

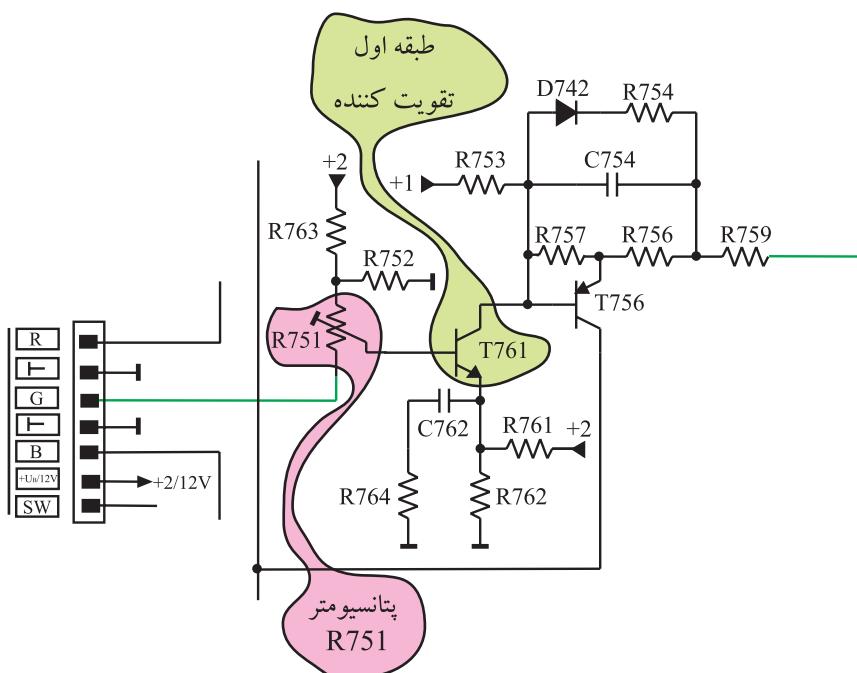


شکل ۱-۱۳۱- مدار تقویت سیگنال رنگ سبز

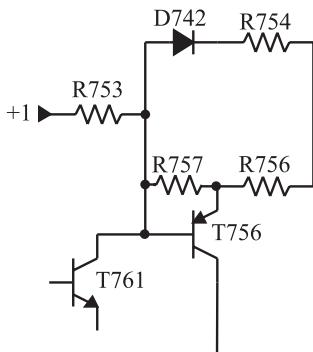

شکل ۱۳۲-۱- بایاس ترانزیستور T756

طبقه‌ی دوم تقویت‌کننده شامل ترانزیستور T756 است. بایاس این ترانزیستور را در شکل ۱-۱۳۲ مشاهده می‌کنید. سیگنال کلکتور T761 با کوپلاژ مستقیم به بیس ترانزیستور T756 اعمال می‌شود.

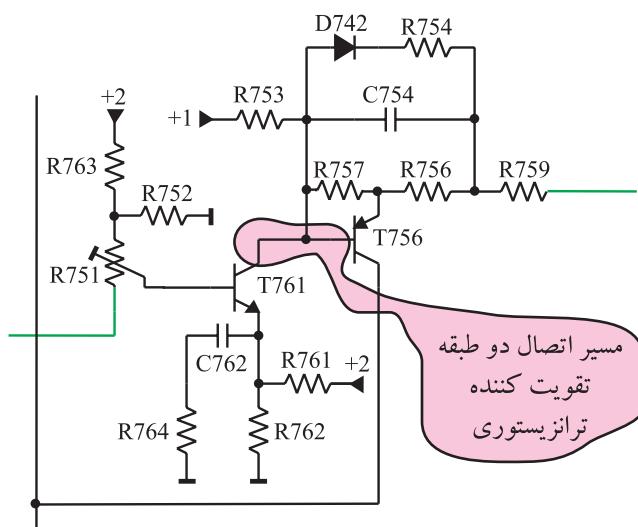


شکل ۱۳۳-۱- کوپلاژ مستقیم بین دو طبقه تقویت ترانزیستوری

شکل ۱-۱۳۳ کوپلاژ دوطبقه‌ی ترانزیستور را نشان می‌دهد.


شکل ۱۳۴-۱ دارای آرایش کلکتور مشترک است و فقط عمل تقویت جریان و تطبیق امپدانس را بر عهده دارد. سیگنال تقویت شده از طریق امیتر T756 و به وسیله‌ی مقاومت R759 به پایه‌ی ۹ لامپ تصویر یعنی کاتد مربوط به رنگ سبز (G) اعمال می‌شود.

شکل ۱۳۴-۱ مسیر اتصال سیگنال رنگ سبز تقویت شده را به کاتد لامپ تصویر، نشان می‌دهد.

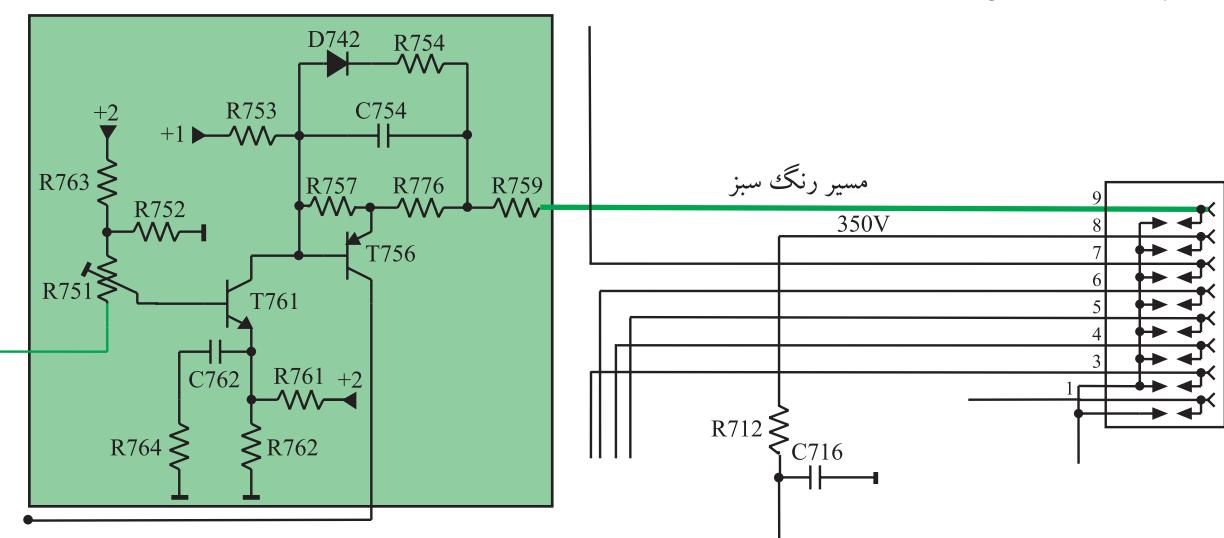

شکل ۱۳۴-۱- مسیر اتصال رنگ سبز تقویت شده به کاتد لامپ تصویر

از کلکتور هرسه ترانزیستور، نمونه جریان باهم جمع می شود و به عنوان جریان فیدبک (SW)^۱ به مدول FARB/RGB برگشت داده می شود. این جریان برگشتی، جهت مقایسه و تعیین مبدأ سطح سیاهی و نقطه‌ی تاریکی یا Cut off لامپ تصویر به کار می رود. شکل ۱۳۵ مسیر تهیه‌ی جریان فیدبک SW را نشان می دهد.

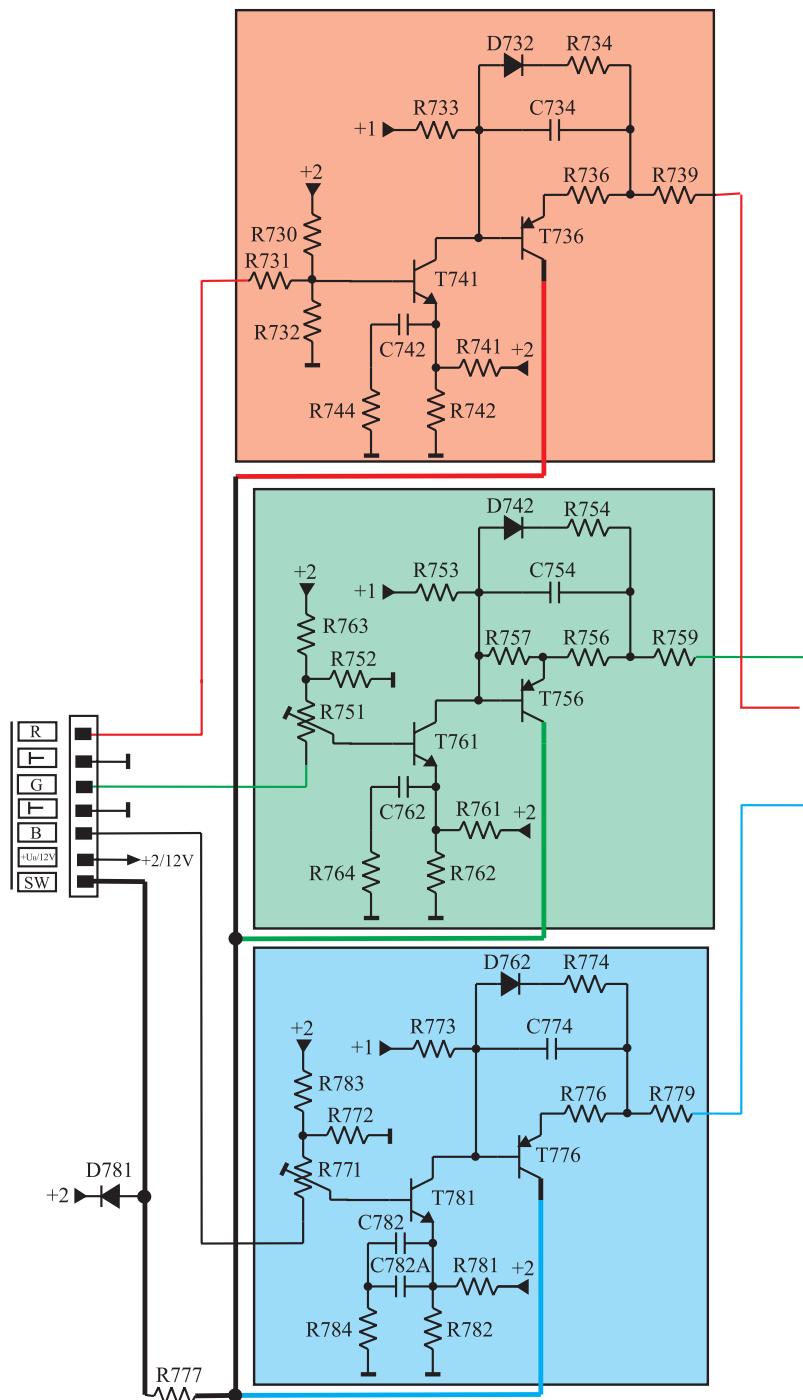

شکل ۱۳۵-۱- تهیه نمونه جریان SW از کلکتور سه ترانزیستور

۱- SW = Schwarzwert = Black level سطح سیاهی

توضیحات


برخی تجهیزات و دستگاه‌ها به عنوان نمونه در این کتاب نشان داده شده‌اند. می‌توانید از هر دستگاه استاندارد موجود در کارگاه خود استفاده کنید.

- ۱۸-۱- کار عملی - سیگنال های برد لامپ تصویر
- ۱۸-۱- هدف کلی: اندازه گیری ولتاژها و

سیگنال های برد سوکت لامپ تصویر

۱۸-۲ خلاصه آزمایش: ابتدا قطعات روی برد سوکت لامپ تصویر را شناسایی می‌کنید و سپس با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری، شکل موج قسمت‌های مختلف را رسم نموده و ولتاژ‌های آن را اندازه می‌گیرید.

۱۸-۳-۱- وسایل و تجهیزات مورد نیاز
■ اسیلوسکوپ مطابق شکل ۱-۱۳۶ یک دستگاه

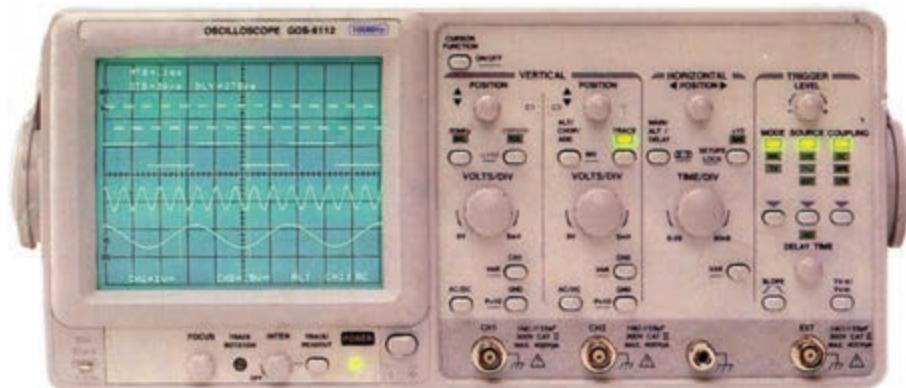

شکل ۱۳۶-۱- اسیلوسکوپ

پرن ژراتور مطابق شکل ۱-۱۳۷



شکل ۱۳۷-۱- پترن ژنراتور

مولتة مت عق بهاء، يا ديجتاله مانند

سک دستگاہ

شکا ۱۳۸۱

یک دستگاه

تلوین یون (نگے)

گسته ده تله بیون، نگه ده صد و ت

کے

1828



شکل ۱۳۸-۱- مولتی متر عقربه‌ای و دیجیتالی

■ تجهیزات عمومی کارگاه الکترونیک نظیر هویه، قلع، قلع کش، سیم چین، دم باریک، پیچ گوشتی (شکل ۱-۱۳۹).



شکل ۱-۱۳۹- برخی ابزار کارگاه الکترونیک

۴-۱۸- دستورات حفاظت و ایمنی

ضمن رعایت نکات ایمنی بیان شده در ردیف ۴-۱ و ۴-۱۲ از بخش اول موارد زیر را نیز مورد توجه قرار دهید.




شکل ۱-۱۴- لامپ تصویر تلویزیون رنگی

▲ هنگام حمل تلویزیون، نکات ایمنی حمل لوازم شکستنی را رعایت کنید.

▲ لامپ تصویر و گان آن شکستنده است مراقب باشید شیئی به آن برخورد نکند.

شکل ۱-۱۴° لامپ تصویر و گان آن را نشان می دهد.
در هنگام اندازه گیری، به مقدار ولتاژ و جریان دقت کنید. در اندازه گیری ولتاژ بالا از پراب مخصوص استفاده کنید.

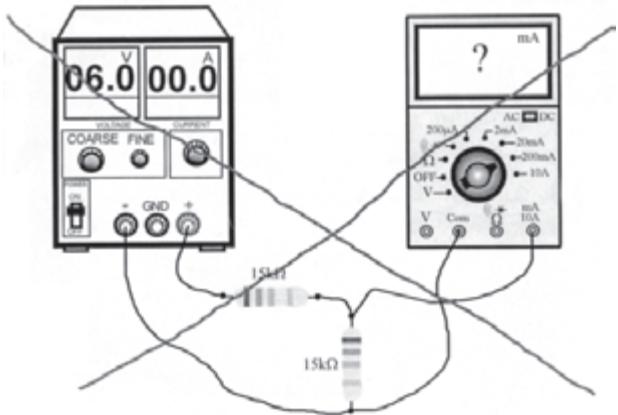

شکل ۱-۱۴۱- حوزه‌ی کار صحیح انتخاب نشده است.

زمان اجرا: ۱ ساعت

▲ در هنگام اندازه‌گیری ولتاژ یا جریان توسط مولتی‌متر از وضعیت صحیح A یا V و حوزه‌ی کار مناسب استفاده کنید.
شکل ۱-۱۴۱ نشان می‌دهد حوزه‌ی کار مولتی‌متر صحیح انتخاب نشده است.

۱-۱۸-۵- کار عملی شماره‌ی ۱- نقشه‌خوانی

- با توجه به نقشه‌ی فنی و برد سوکت لامپ تصویر، قطعات و محل آن‌ها را روی برد شناسایی کنید.
- با توجه به نقشه‌ی فنی، جدول ۱-۳ را تکمیل کنید.
- ردیف ۱ به عنوان مثال تکمیل شده است.

جدول ۱-۳

ردیف		شماره‌ی روی نقشه	شماره‌ی فنی
۱	ترانزیستور طبقه‌ی R اول تقویت رنگ	T۷۴۱	BF۴۲۲
۲	ترانزیستور طبقه‌ی R دوم تقویت رنگ		
۳	ترانزیستور طبقه‌ی G اول تقویت رنگ		
۴	ترانزیستور طبقه‌ی G دوم تقویت رنگ		
۵	ترانزیستور طبقه‌ی B اول تقویت رنگ		
۶	ترانزیستور طبقه‌ی B دوم تقویت رنگ		
۷	G پاناسیومتر تنظیم رنگ		
۸	B پاناسیومتر تنظیم رنگ		

● با توجه به نقشه‌ی فنی، جدول ۱-۴ را تکمیل کنید.

ردیف ۱ به عنوان مثال تکمیل شده است.

جدول ۱-۴

ردیف	شماره‌ی پایه سوکت سیگنال	کار پایه	شماره‌ی پایه سوکت تغذیه	کار پایه
۱	۷	دریافت سیگنال R از برد RGB	۵	دریافت ولتاژ $+۱ = ۱۲\text{V}$
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
۷				

۶-۱۸-۱- کار عملی شماره‌ی ۲- رسم شکل

زمان اجرا: ۳ ساعت



کلید پترن که باید
فشرده شود.

شکل ۱-۱۴۲


● موج‌های R ، G و B و اندازه‌گیری ولتاژ‌های مربوطه

● دوشاخه‌ی تلویزیون را به بیریز برق وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.


● پترن زنراتور را به برق اتصال دهید و آن را روشن کنید.

● با توجه به نوع پترنی که در اختیار دارید آن را روی ستون نواررنگی (Color Bar) تنظیم کنید (شکل ۱-۱۴۲).

● خروجی RF پترن زنراتور را به ورودی آنتن تلویزیون وصل کنید(شکل ۱-۱۴۳).

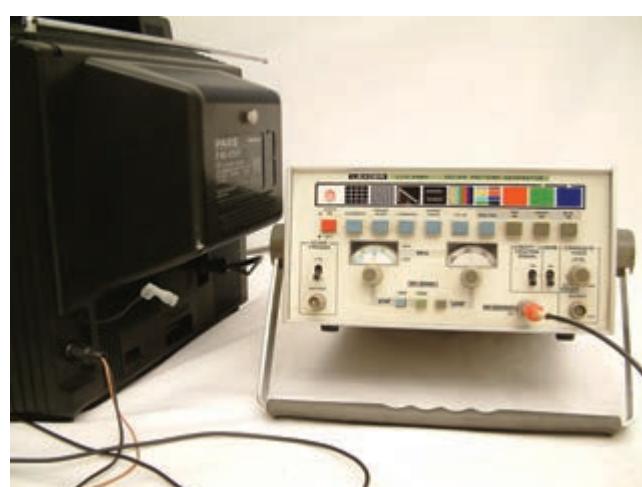

شکل ۱-۱۴۳- اتصال خروجی RF پترن زنراتور به ورودی آنتن تلویزیون

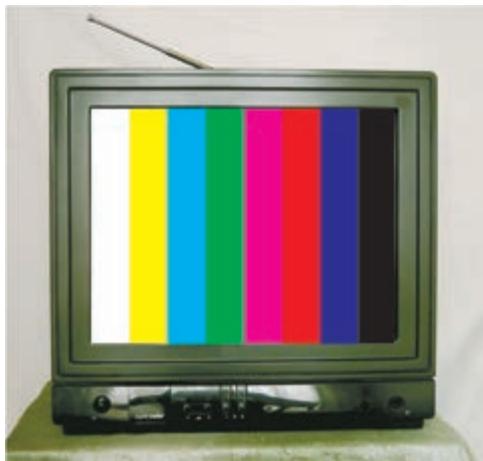


شکل ۱۴۴- نوار رنگی

- تلویزیون را روی کanal صحیح خود تنظیم کنید تا ستون نوار رنگی را مطابق شکل ۱۴۴ دریافت کند.


- ولت‌متر را روی رنج DC تنظیم کنید و مطابق شکل ۱۴۵ یک بار به یک سر مقاومت R_{733} و بار دیگر به یک سر مقاومت R_{736} وصل کنید. مقدار ولتاژ $+1$ و $+2$ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

ولتاژ $+1$ = ولت


ولتاژ $+2$ = ولت

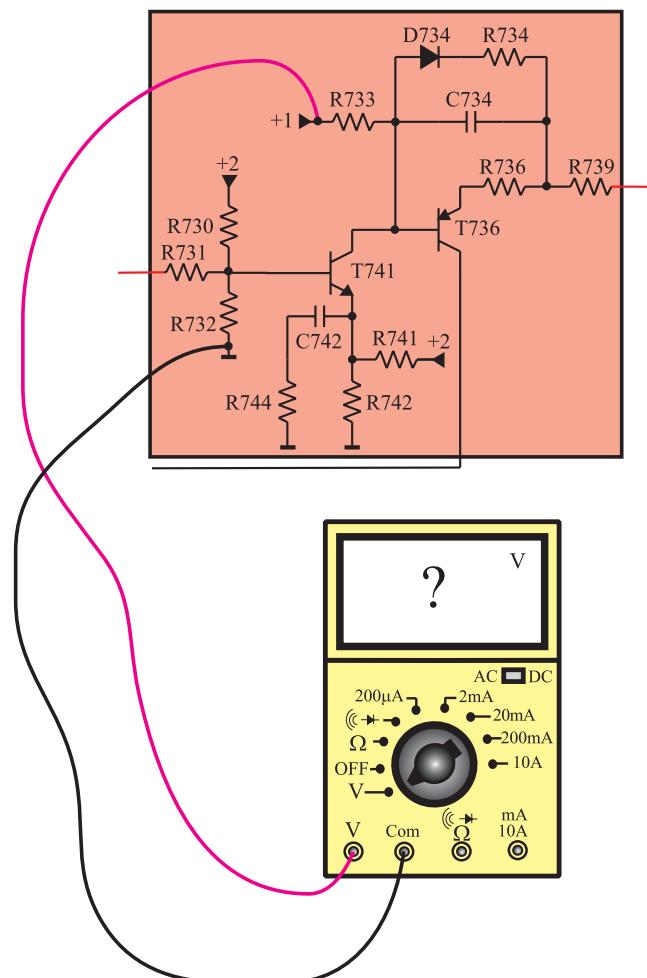


شکل ۱۴۵- اتصال ولت‌متر DC و اندازه‌گیری ولتاژ $+1$ و $+2$

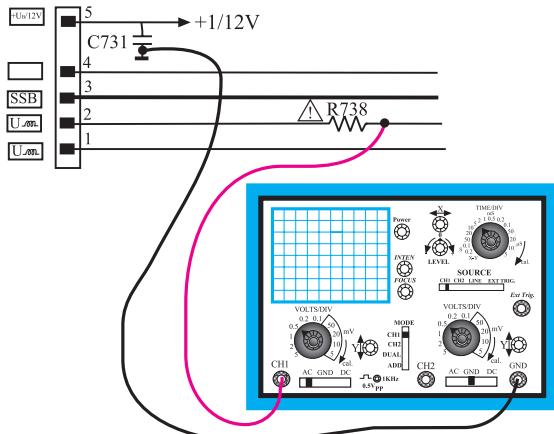

شکل ۱-۱۴۶- اتصال اسیلوسکوپ به مقاومت R۷۳۸

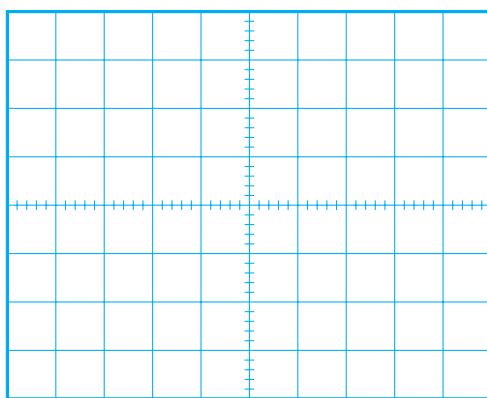

شکل ۱-۱۴۷- موج اعمال شده به فیلامان لامپ تصویر

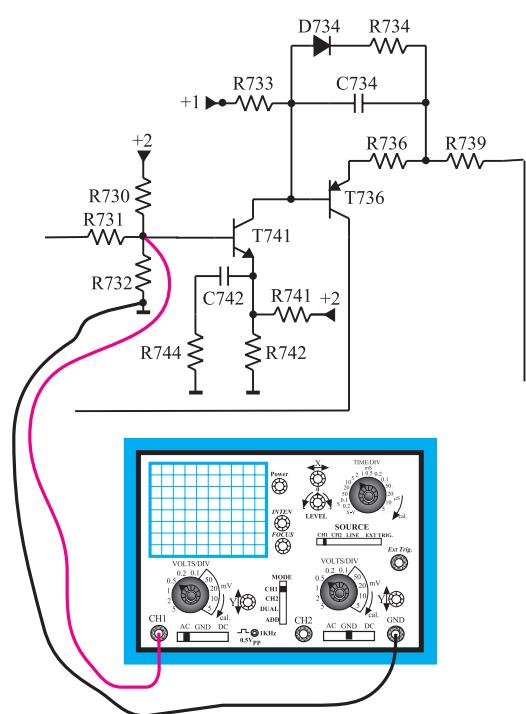

شکل ۱-۱۴۸- اتصال اسیلوسکوپ به بیس T۷۴۱

- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۴۶ به یک سر مقاومت R۷۳۸ و زمین وصل کنید.

- با تنظیم اسیلوسکوپ، شکل موج اعمال شده به فیلامان لامپ تصویر تلویزیون را روی صفحه اسیلوسکوپ ظاهر کنید.

- شکل موج را روی شکل ۱-۱۴۷ با مقیاس صحیح رسم کنید.


- مقادیر V_{pp} و T و F را با توجه به شکل اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{pp} = \text{ولت}$$


$$T = \text{پریود ثانیه}$$

$$F = \text{فرکانس هرتز}$$


- اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۴۸ به پایه بیس ترانزیستور T۷۴۱ وصل کنید.

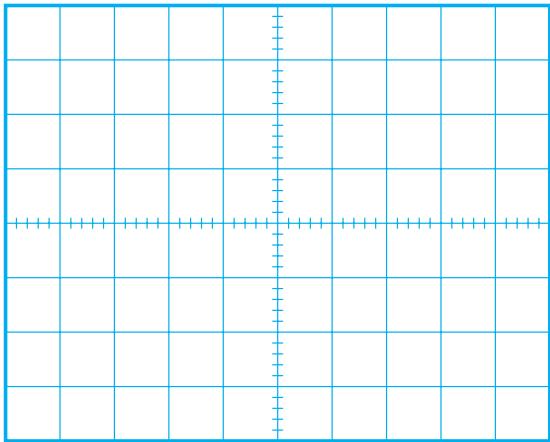

شکل ۱-۱۴۹ - شکل موج بیس

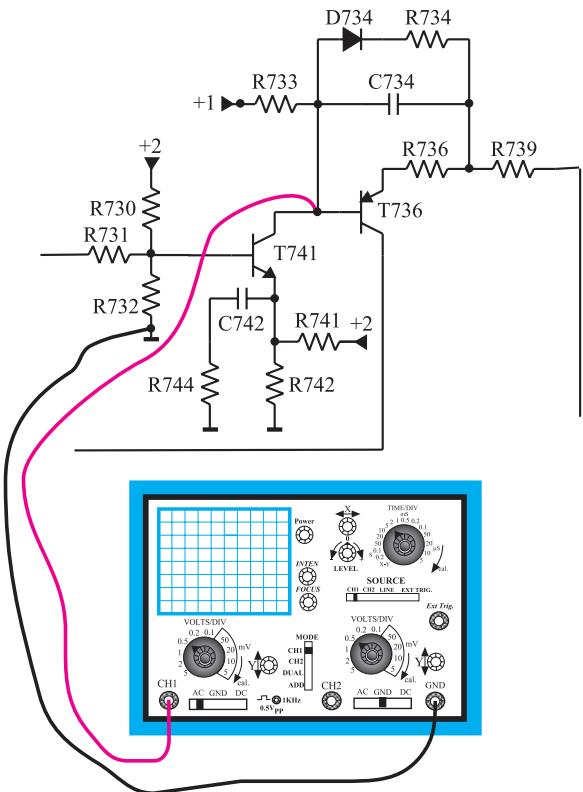

شکل ۱-۱۵۰ - اتصال اسیلوسکوپ به کلکتور T741

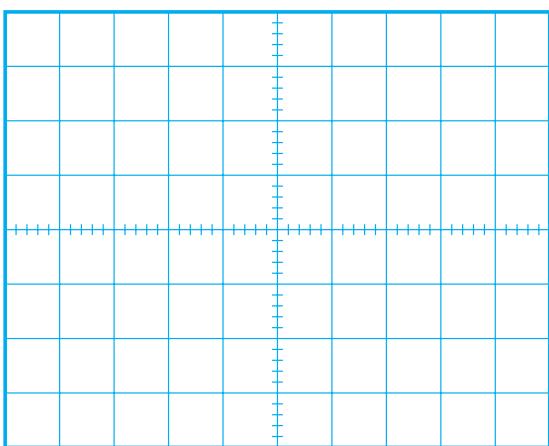

شکل ۱-۱۵۱ - شکل موج کلکتور T741

● با تنظیم اسیلوسکوپ شکل موج ورودی تقویت کننده T741 را با مقیاس صحیح در شکل ۱-۱۴۹ رسم کنید.

● با توجه به شکل ۱-۱۴۹ ۱ دامنه‌ی پیک تا پیک موج بیس T741 اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

● آیا موج مشاهده شده دارای مؤلفه DC است؟ مقدار آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{PP} = \text{ولت}$$

$$V_{DC} = \text{ولت}$$


● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۰ به کلکتور T741 وصل کنید. با تنظیم اسیلوسکوپ شکل موج کلکتور T741 را به طور صحیح ظاهر کنید و آن را با مقیاس صحیح در شکل ۱-۱۵۱ رسم کنید.

● با توجه به شکل ۱-۱۵۱ ۱ دامنه‌ی پیک تا پیک سیگنال کلکتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{PP} \text{ کلکتور} = \text{ولت}$$

● مقدار بهره ولتاژ ترازیستور T741 را محاسبه کنید.

$$A_V = \text{مرتبه}$$

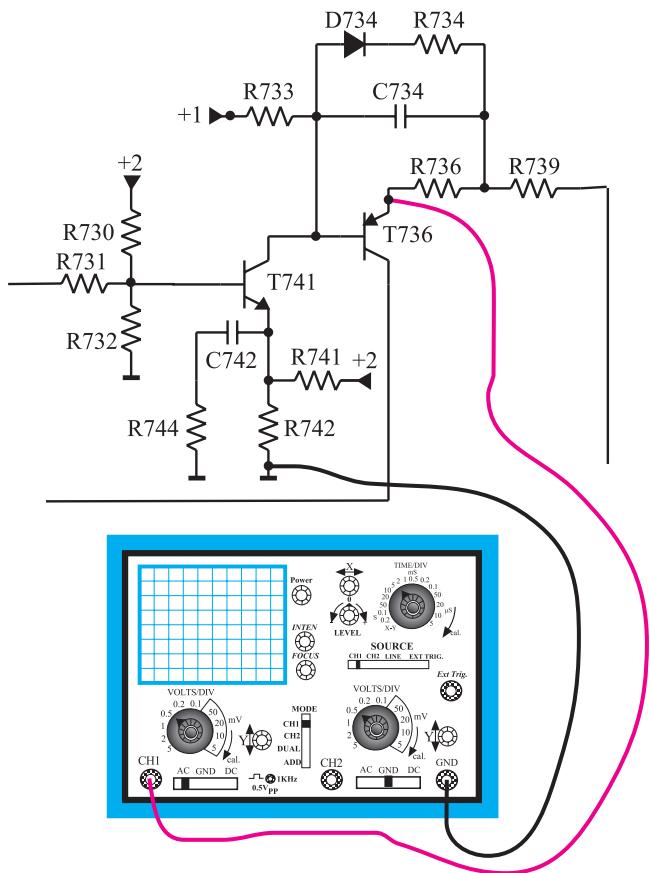

شکل ۱-۱۵۲- اتصال اسیلوسکوپ به امیتر T۷۳۶

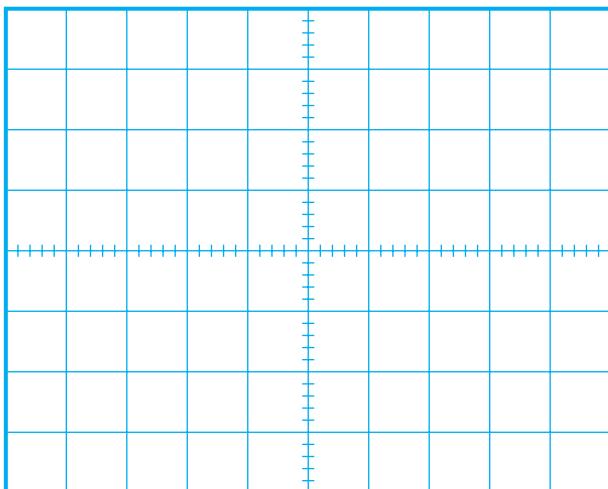

شکل ۱-۱۵۳- شکل موج امیتر T۷۳۶

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۲ به امیتر ترانزیستور T۷۳۶ وصل کنید.

● پس از تنظیم اسیلوسکوپ، شکل موج امیتر ترانزیستور T۷۳۶ را با مقیاس مناسب در شکل ۱-۱۵۳ رسم کنید.

● با توجه به شکل ۱-۱۵۳ دامنه‌ی موج امیتر ترانزیستور T۷۳۶ را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


T۷۳۶ امیتر $V_{pp} =$ ولت

● با توجه به مقادیر به دست آمده برای سیگنال بیس و کلکتور، بهره‌ی ولتاژ ترانزیستور T۷۳۶ را محاسبه کنید.


$A_V =$ مرتبه

● ترانزیستورهای T۷۴۱ و T۷۳۶ سیگنال کدام رنگ را تقویت می‌کنند؟

پاسخ:

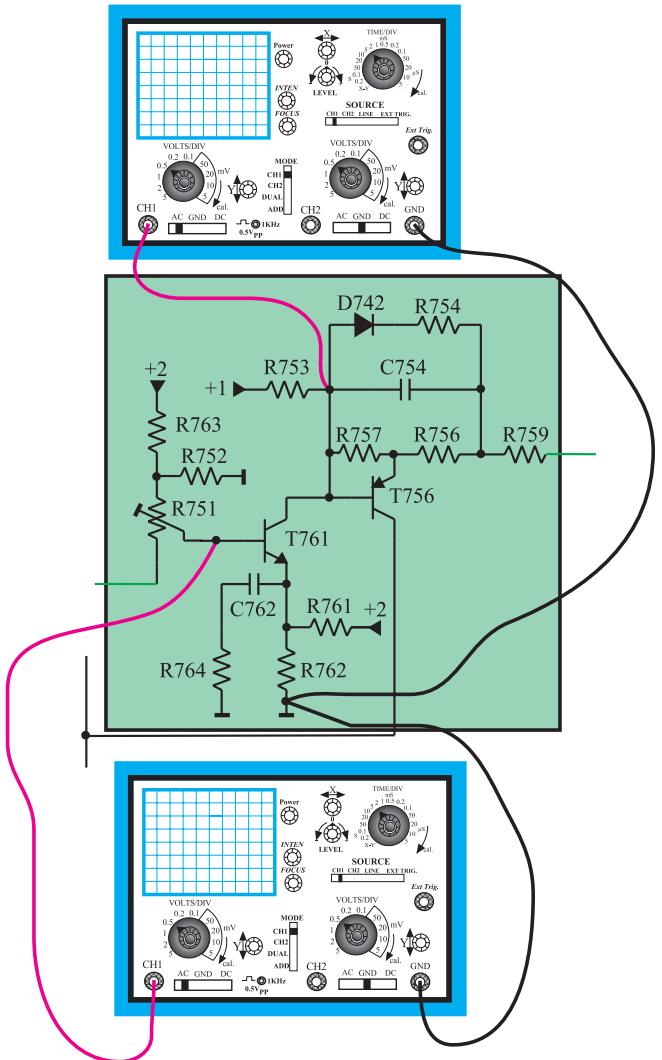

شکل ۱-۱۵۴- اتصال اسیلوسکوپ به بیس و کلکتور T761

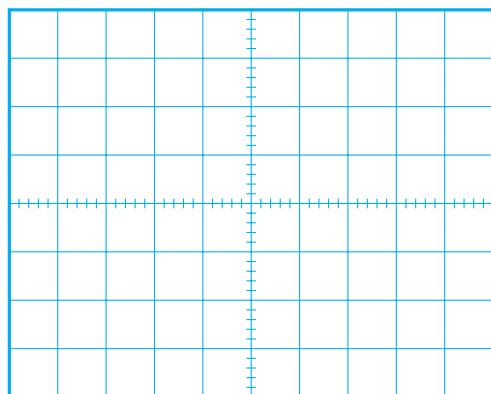

شکل ۱-۱۵۶- شکل موج کلکتور T761

- با اتصال اسیلوسکوپ مطابق شکل ۱-۱۵۴ به بیس و کلکتور T761 و تنظیم صحیح اسکوپ، شکل موج بیس و کلکتور T761 را روی صفحه آن ظاهر کنید. سپس موج‌ها را در شکل‌های ۱-۱۵۵ و ۱-۱۵۶ با مقیاس مناسب رسم کنید.
- دامنه‌ی پیک تا پیک شکل موج بیس و کلکتور ترانزیستور T761 را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T761 \text{ بیس } V_{pp} = \text{ ولت}$$


$$T761 \text{ کلکتور } V_{pp} = \text{ ولت}$$

- میزان بهره‌ی ولتاژ تقویت‌کننده T761 را با توجه به مقادیر بدست آمده برای بیس و کلکتور اندازه بگیرید.

$$A_V = \text{مرتبه}$$

- ترانزیستور T756 دارای چه آرایشی است؟ میزان بهره‌ی ولتاژ آن حدوداً چقدر است؟


پاسخ:

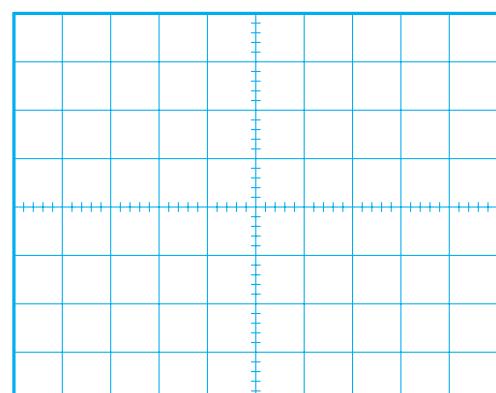

شکل ۱-۱۵۵- شکل موج بیس T761

● ترانزیستورهای T761 و T756 سیگنال کدام رنگ را تقویت می‌کنند؟

پاسخ:

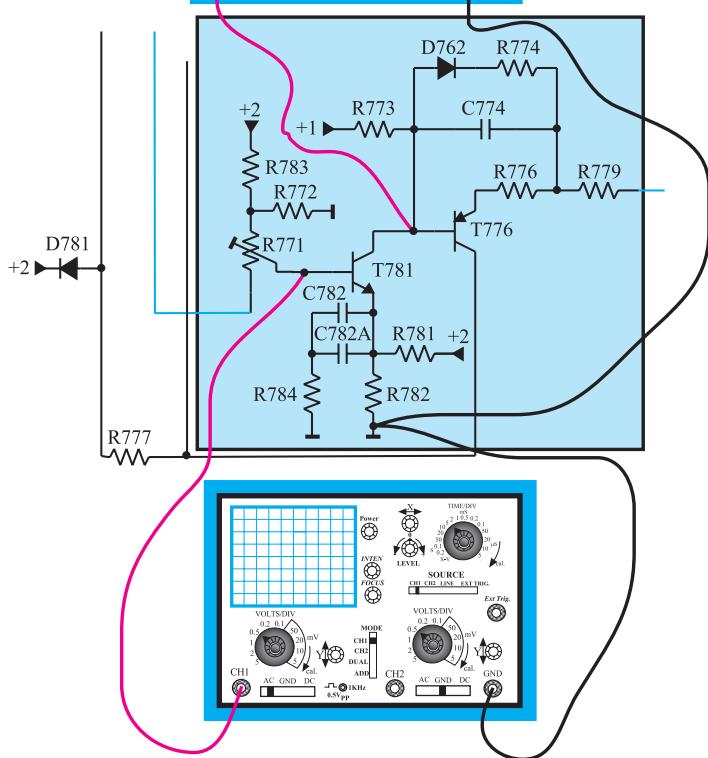


شکل ۱-۱۵۷—اتصال اسیلوسکوپ به بیس و کلکتور T781

● اسیلوسکوپ را مطابق شکل ۱-۱۵۷ به بیس و کلکتور ترانزیستور T781 وصل کنید. با تنظیم اسیلوسکوپ شکل موج بیس و کلکتور را ظاهر کنید.


● شکل موج های بیس و کلکتور T781 را با مقیاس صحیح در شکل های ۱-۱۵۸ و ۱-۱۵۹ رسم کنید.
● دامنه‌ی پیک تا پیک موج های بیس و کلکتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$T781 \text{ بیس } V_{pp} = \text{ ولت}$$

$$T781 \text{ کلکتور } V_{pp} = \text{ ولت}$$

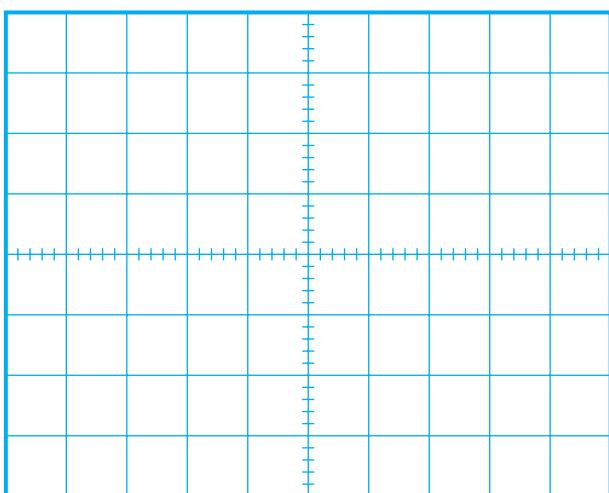

شکل ۱-۱۵۹—موج کلکتور T781

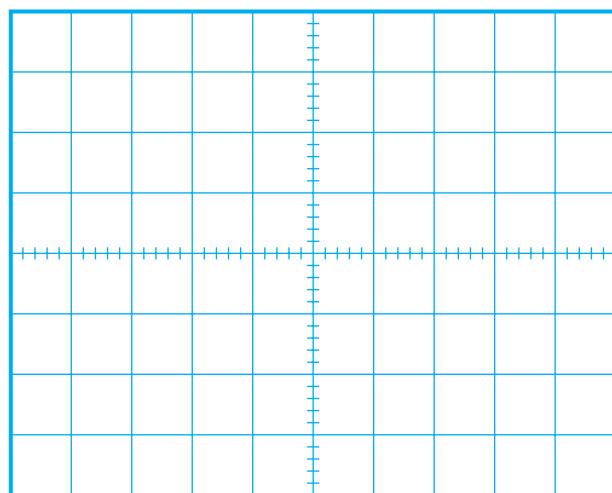


شکل ۱-۱۵۸—موج بیس T781

$A_V =$

مرتبه

- بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده T781 را با توجه به مقادیر سیگنال‌های روی بیس و کلکتور محاسبه کنید.
- ترانزیستور T781 سیگنال چه رنگی را تقویت می‌کند؟

پاسخ:

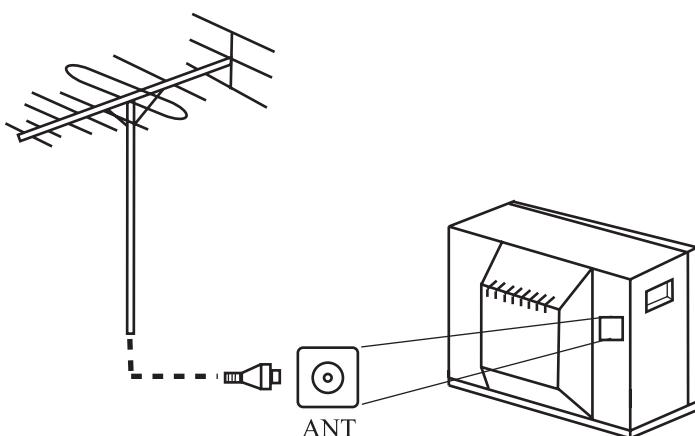

شکل ۱-۱۶۰- اتصال آنتن به ورودی آنتن تلویزیون

توضیح:

- پرن ژنراتور را خاموش کنید. با اتصال آنتن به ورودی آنتن تلویزیون، برنامه‌ای را دریافت کنید (شکل ۱-۱۶۰).

- با تنظیم اسیلوسکوپ و اتصال آن هر بار به ورودی تقویت کننده‌ی رنگ R، G و B شکل موج‌ها را روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ ظاهر کنید و موج را بینید.


- با توجه به آزمایش‌های انجام شده اگر در تصویر تلویزیون، یک رنگ خاص وجود نداشته باشد، اولین راه حل برای تشخیص مسیر، یا قطعه‌ی معیوب چیست؟ شرح دهید.

- نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها را به اختصار بنویسید.

نتایج:

۱-۱۹- خودآزمایی

در صورت داشتن وقت اضافی، با مراجعه به شکل ۱-۱۶۲ که نقشه‌ی مدار برد لامپ تصویر تلویزیون رنگی شهراب است به پرسش‌ها پاسخ دهد.

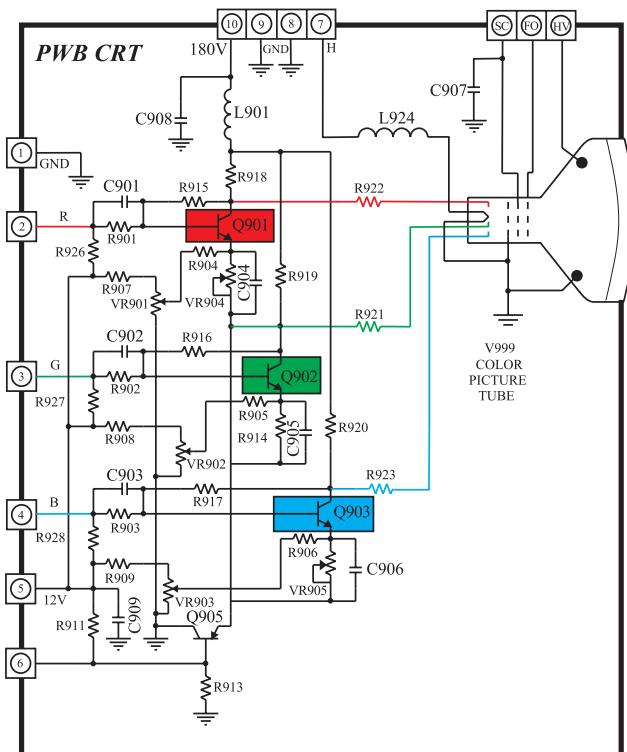

شکل ۱-۱۶۱- مدار برد سوکت لامپ تصویر تلویزیون رنگی شهراب

۱-۱۹-۱- تغذیه‌ی ترانزیستورهای تقویت رنگ

به وسیله‌ی چه ولتاژهای تأمین می‌شود؟

پاسخ:

۱-۱۹-۲- ترانزیستور تقویت‌کننده‌ی رنگ مسیر R

(رنگ قرمز)، G (رنگ سبز) و B (رنگ آبی) کدامند؟

پاسخ:

۱-۱۹-۳- سیگنال‌های تقویت‌شده‌ی رنگ به کدام الکترود لامپ تصویر اعمال می‌شوند، کاتد یا شبکه فرمان؟

پاسخ:

۱-۱۹-۴- شبکه‌ی پرده (SG) و شبکه‌ی فوکوس


(FOC) را روی لامپ تصویر مشخص کنید.

توضیح:


۱-۱۹-۵- کار ترانزیستور $Q905$ را تشریح کنید.

۱-۲۰- آزمون پایانی (۱)


- ۱-۲۰-۱- قسمت‌های مهم و اساسی لامپ تصویر یک تلویزیون رنگی را نام ببرید.
- ۱-۲۰-۲- انواع لامپ تصویر تلویزیون رنگی را از نظر قرار گرفتن مواد فسفر سانس و تفنگ الکترونی نام ببرید. نحوه‌ی قرار گرفتن مواد فسفر سانس را در هر نوع لامپ رسم کنید.
- ۳-۱- شرایط ایجاد تصویر با بافت صحیح رنگ چیست؟ شرح دهید.
- ۴-۱- مزایای لامپ تصویرتری نیترون را شرح دهید.
- ۵-۱- با چند روش اشعه‌ها را به لامپ تصویر هدایت می‌کنند؟ با رسم شکل بیان کنید.
- ۶-۱- کدام یک از روش‌ها، هدایت سیگنال رنگ به روش RGB است؟

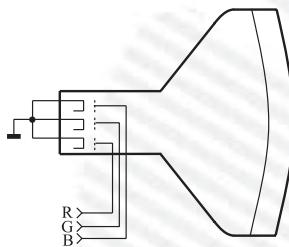


(۴)

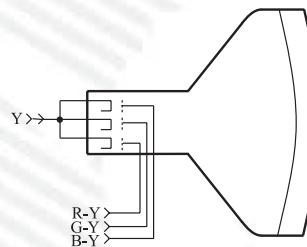

(۳)

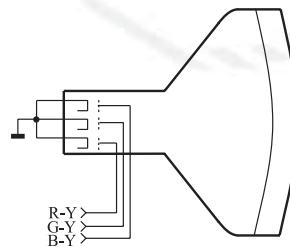

(۲)

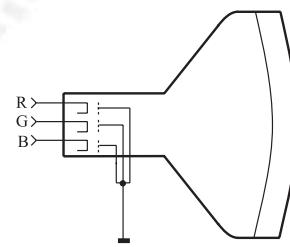

(۱)

- ۷-۱-۲۰- منحنی $I_{gk} - V_{gk}$ یک لامپ تصویر را رسم کنید. سیگنال ویدئو با پلاریته‌ی منفی به کدام الکترود لامپ تصویر اتصال داده می‌شود؟

- ۸-۱-۲۰- با توجه به نقشه، لامپ تصویر تلویزیون رنگی گروندیک مدل CUC از نوع است و سیگنال‌های رنگ تقویت شده به روش به آن وصل می‌شوند.