

فصل دوم

شناخت قطعات الکتریکی و کار با آنها

هدف کلی: انواع مقاومت‌ها و کاربرد آن‌ها در مدارهای الکتریکی



پس از پایان این فصل از فراغیرنده انتظار می‌رود که:

- ۱- مقاومت الکتریکی و واحد آن را تعریف کند.
- ۲- انواع مقاومت‌های الکتریکی را نام ببرد.
- ۳- طرز کار هر یک از مقاومت‌های متغیر وابسته به عوامل فیزیکی را به طور مختصر شرح دهد.
- ۴- نحوه تقسیم‌بندی مقاومت‌ها را از نظر ساختمان آن‌ها به طور عملی اندازه بگیرد.
- ۵- مشخصه‌های مقاومت را نام ببرد و هر یک را به اختصار توضیح دهد.
- ۶- مدار سری را شرح دهد.
- ۷- مقاومت معادل در یک مدار سری را محاسبه کند.
- ۸- افت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها در یک مدار سری را محاسبه کند.
- ۹- مدار موازی را شرح دهد.
- ۱۰- نحوه محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی را محاسبه کند.
- ۱۱- جریان و ولتاژ در یک مدار موازی را محاسبه کند.
- ۱۲- نحوه اندازه گیری ولتاژ را شرح دهد.

ساعت آموزش			توانایی شماره
جمع	عملی	نظری	
۳۵	۱۸	۱۷	۲

پیش آزمون فصل (۲)



۸- برای اندازه‌گیری جریان در مدارهای الکتریکی از استفاده می‌شود، که با سایر قطعات قرار می‌گیرد.

ب) ولت‌متر- موازی

الف) ولت‌متر- سری

د) آمپر‌متر- موازی

ج) آمپر‌متر- سری

۹- پیلهای اولیه قابل شارژ نیستند.

غلط

صحیح

۱۰- پیلهای قلیایی..... و نیکل- کادمیوم..... هستند.

الف) اولیه- ثانویه


ب) ثانویه- اولیه

ج) اولیه- اولیه

د) ثانویه- اولیه

۱۱- پیلهای سری می‌کنند تا ولتاژ کل مدار را دهند.

۱۲- مقاومت معادل شکل زیر را محاسبه کنید.

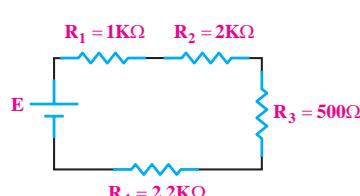

۱- واحد بار الکتریکی کولن بر ثانیه است.

غلط

صحیح

۲- تولرانس مقاومت‌های سری $E \pm 10\%$ است.

غلط

صحیح

۳- ترمیستوری را که تغییر مقاومت آن با افزایش دما نسبت مستقیم دارد می‌گویند.

۴- واریستور مقاومتی وابسته به است.

الف) حرارت ب) نور ج) ولتاژ د) دما

۵- مقاومت معادل در یک مدار سری، از همه‌ی

مقاومت‌های موجود در مدار (بزرگ‌تر- کوچک‌تر) است.

۶- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) در مدار موازی، جریان شاخه‌ها مساوی است.

ب) در مدار موازی، توان کل مدار برابر مجموع توان‌های مصرف کننده‌ها است.

ج) در مدار سری، ولتاژ کلیه‌ی مصرف کننده‌ها برابر با ولتاژ منبع است .

د) در مدار سری، توان کل مدار برابر مجموع توان‌های مصرف کننده‌ها است.



۷- ساختمان داخلی ولت‌متر DC را شرح دهید.



۱۳- مقاومت معادل را در شکل زیر محاسبه کنید.


الف- کاربرد مدار

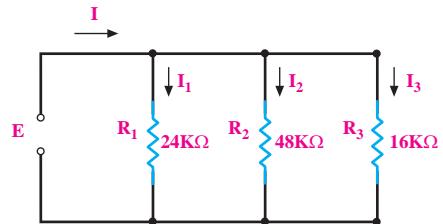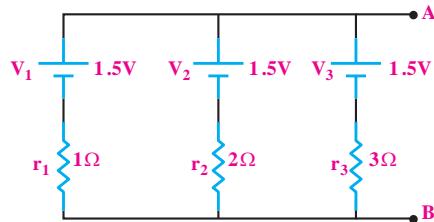ب- مقاومت داخلی کل پیلهای از دو نقطه A و B



۱۴- در مدار شکل زیر مطلوب است:

محاسبه‌ی جریان I_1 و I_2

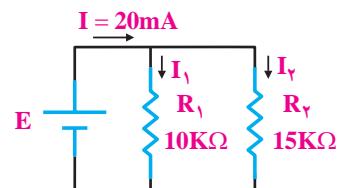

۱-۲ آشنایی با مقاومت و انواع آن


«مقاومت الکتریکی» خاصیتی است که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می‌دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط، به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی وجود دارد و گاهی به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۲ یک نمونه مقاومت متغیر

۲-۱-۲ رُؤستا و پتانسیومتر

رُؤستا و پتانسیومتر، هر دو مقاومت متغیر هستند که می‌توان با جایه‌جا کردن یا چرخاندن یک اهرم مکانیکی، مقدار مقاومت اهمی آن‌ها را تغییر داد. به مقاومت‌های متغیر سیمی بزرگ اصطلاحاً رُؤستا گفته می‌شود. از این مقاومت‌ها در جریان‌های زیاد استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۳ یک نمونه مقاومت متغیر سیمی نشان داده شده است.

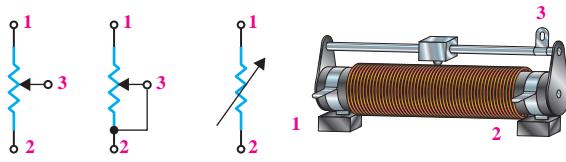

شکل ۲-۳ یک نمونه مقاومت متغیر سیمی و نمادهای آن


در اصطلاح به مقاومت‌های متغیر کوچک‌تر، پتانسیومتر می‌گویند. مقدار مقاومت اهمی این نوع مقاومت‌های متغیر را می‌توان با اهرمی که روی آن‌ها قرار دارد، تغییر داد. در شکل ۴-۲ نمونه‌هایی از پتانسیومتر نشان داده شده است. همان‌طور که در شکل ۴-۲ دیده می‌شود، مقاومت‌های متغیر از نظر ابعاد و شکل ظاهری از تنوع نسبتاً زیادی برخوردارند و با مقدار مقاومت اهمی مختلف ساخته می‌شوند.



شکل ۲-۱ دو نمونه مقاومت اهمی (R)

مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار اهم آن را با عواملی مانند تغییر مکان یک اهرم، نور، حرارت و ولتاژ تغییر داد.


در شکل ۲-۲ یک نمونه مقاومت متغیر که مقدار آن با تغییر اهرم تغییر می‌کند را مشاهده می‌کنید. به این نوع

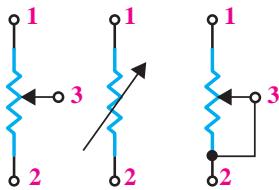

شکل ۲-۶ علامت قراردادی مقاومت متغیر


بیشترین کاربرد مقاومت‌های متغیر در تقسیم ولتاژ است.

این روش اتصال در شکل ۲-۶ را پتانسیومتر می‌گویند. پتانسیومتر را برای تغییر حجم صدای یک وسیله‌ی صوتی به کار می‌برند. در شکل ۲-۷ با تغییر سر وسط مقاومت متغیر، می‌توان ولتاژ خروجی را از صفر تا یک ولت تغییر داد.

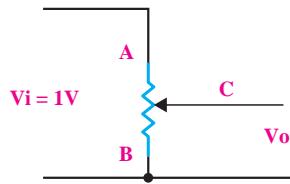


شکل ۲-۷ اتصال مقاومت متغیر به صورت پتانسیومتر

اگر سر وسط پتانسیومتر در وضعیت A قرار داشته باشد، ولتاژ خروجی برابر با یک ولت می‌شود، شکل ۲-۸.

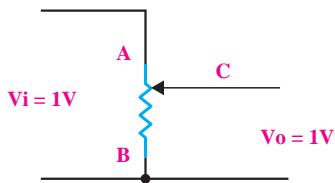

شکل ۲-۸ سر وسط پتانسیومتر در وضعیت A

اگر سر وسط پتانسیومتر در وضعیت B قرار گیرد، ولتاژ خروجی برابر با صفر ولت می‌شود، شکل ۲-۹.

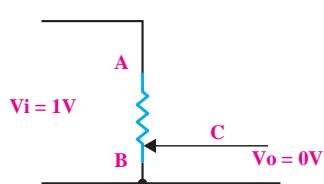


شکل ۲-۹ سر وسط پتانسیومتر در وضعیت B



شکل ۲-۴ چند نمونه پتانسیومتر پر کاربرد در الکترونیک


مقاومت متغیر سه سر دارد که مقاومت اهمی بین دو سر آن همیشه ثابت است و مقاومت اهمی سر سوم و یکی از دو سر دیگر را می‌توان با تغییر اهرم مکانیکی تغییر داد. ساختمان داخلی یک نمونه مقاومت متغیر در شکل ۲-۵ نشان داده شده است. در این شکل مقاومت اهمی بین پایه ۱ و ۳ ثابت و مقاومت بین پایه ۲ و ۱ و ۲ و ۳ با تغییر اهرم قابل تغییر است.

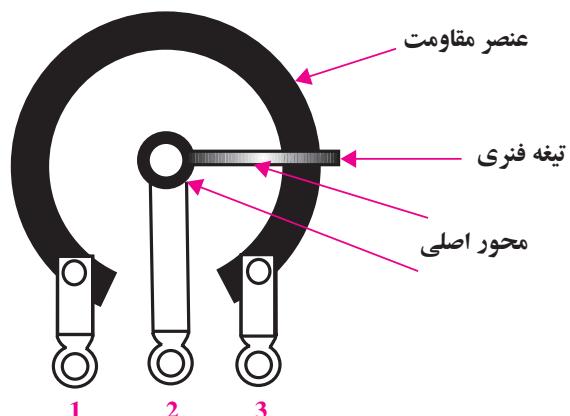

شکل ۲-۵ ساختمان داخلی مقاومت متغیر

علامت قراردادی برای نمایش یک مقاومت متغیر را در


شکل ۲-۶ ملاحظه می‌کنید.

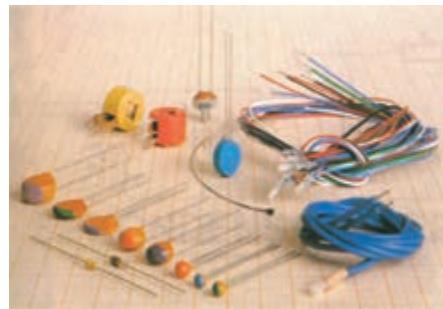

شکل ۲-۱۱ چند نمونه از مقاومت های NTC و علامت اختصاری آن

• مقاومت حرارتی PTC: PTC Thermistor است

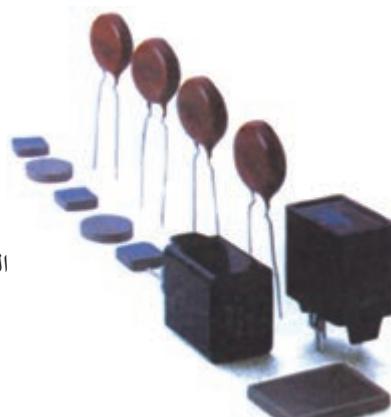که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومت آن افزایش می یابد.
در شکل ۲-۱۲ چند نمونه از مقاومت های PTC و علامت اختصاری آنها را مشاهده می کنید.



الف - علامت اختصاری

ب- شکل ظاهری

شکل ۲-۱۲ چند نمونه مقاومت های PTC همراه علامت اختصاری


۲-۱-۴ مقاومت وابسته به نور «فتوریزیستور»

(Photo Resistor)

مقدار مقاومت تابع نور (LDR) وابسته به شدت نور تاییده شده به آن است. هر قدر شدت نور بیشتر شود، مقدار مقاومت فتو رزیستور کاهش می یابد.

در شکل ۲-۱۳ شکل ظاهری و علامت اختصاری این مقاومت ها نشان داده شده است.

اگر سر وسط پتانسیومتر بین A و B حرکت کند، ولتاژ خروجی بین صفر تا یک ولت تغییر می کند.
روش دیگر اتصال مقاومت متغیر به مدار، اتصال به صورت رئوستات است. در حالت رئوستاتی جریان مدار قابل تنظیم است. در این حالت تنها از دو پایه مقاومت متغیر استفاده می شود، شکل ۲-۱۰.

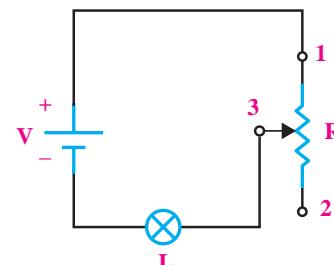

شکل ۲-۱۰ اتصال مقاومت متغیر به صورت رئوستات

هر گاه از یک پایه ثابت و پایه متغیر مقاومت متغیر استفاده شود، در اصطلاح گفته می شود که مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی قرار گرفته است.

۲-۱-۳ مقاومت وابسته به حرارت «ترمیستور»

(Thermistor – Thermally sensitive Resistor)

این مقاومت ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقدار مقاومت آنها اثر می گذارد.
ترمیستورها در دو نوع:

(Negative Temperature Coefficient) NTC و

(Positive Temperature Coefficient) PTC وجود دارند.

• مقاومت حرارتی NTC: NTC Thermistor است

که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومت آن کاهش می یابد. در شکل ۲-۱۱ چند نمونه مقاومت NTC و علامت اختصاری آن را مشاهده می کنید.


می نامند. تولرانس قابل قبول در مقاومت به نوع کاربرد مقاومت ها در مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی بستگی دارد. مقاومت ها را در عمل با تولرانس های $\pm 20\%$ ، $\pm 10\%$ و $\pm 5\%$ می سازند. برای دستگاه های اندازه گیری حساس، مقاومت هایی با تولرانس $\pm 2.5\%$ ، $\pm 2\%$ ، $\pm 1\%$ و $\pm 0.5\%$ نیز وجود دارد. یک مقاومت 10Ω با تولرانس $\pm 10\%$ مقاومتی بین 9Ω تا 11Ω دارد. اگر فرض کنیم که در مدارهای الکترونیکی تولرانس $\pm 20\%$ (در صد خطای قابل قبول است و ما نیاز به یک مقاومت $9.5\Omega \pm 10\%$ داشته باشیم، می توانیم از یک مقاومت 10Ω استفاده کنیم. اگر قرار باشد هر مقاومت با هر مقدار دلخواه که ما نیاز داشته باشیم را بسازند، تعداد مقاومت های ساخته شده بی نهایت زیاد می شوند که در عمل امکان پذیر نیست. ولی با پذیرش درصد خطای مجاز معینی، تعداد مقاومت ها از نظر مقدار به شدت کاهش می یابد. برای مثال اگر تولرانس $\pm 20\%$ را پذیریم، در یک فاصله ده تایی (1Ω تا 10Ω) تعداد مقاومت ها به ۶ عدد کاهش می یابد. این ۶ مقاومت می توانند تمام محدوده یک تا ده اهم را با $\pm 20\%$ خطای پوشش دهند، (جدول ۲-۱).

جدول ۲-۱

۱	$1/5$	$2/2$	$3/3$	$4/7$	$6/8$
---	-------	-------	-------	-------	-------

در جدول ۲-۱ هر مقاومتی که لازم داشته باشیم را می توانیم حداقل $\pm 20\%$ کمتر یا $\pm 20\%$ بیشتر از یکی از اعداد جدول انتخاب کنیم. به مقاومت های جدول ۲-۱ مقاومت های سری E6 می گویند. یا به عبارت دیگر در سری مقاومت های E6 تولرانس مقاومت ها $\pm 20\%$ است.

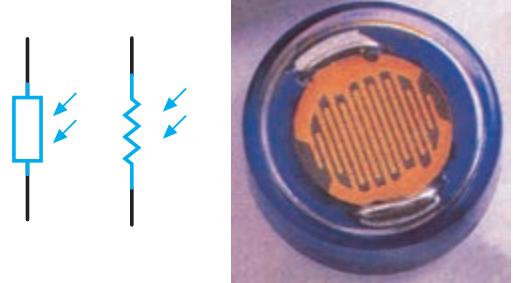اگر تولرانس را $\pm 10\%$ در نظر بگیریم، تعداد مقاومت های مطابق سطر دوم جدول ۲-۲ در فاصله یک ده تایی (1Ω تا




الف - شکل ظاهری
ب - علامت اختصاری

شکل ۲-۱۳ تصویر ظاهری و علامت اختصاری مقاومت LDR

۲-۱-۵ مقاومت وابسته به ولتاژ «واریستور»

(Voltage Dependent Resistor)

مقاومت های متغیری هستند که مقدار مقاومت آن ها، در برابر ولتاژ های مختلف ثابت نیست و تغییر می کند. در این مقاومت ها که به VDR معروف هستند، هر قدر ولتاژ داده شده بیشتر شود، مقدار مقاومت کاهش می یابد، شکل ۲-۱۴.

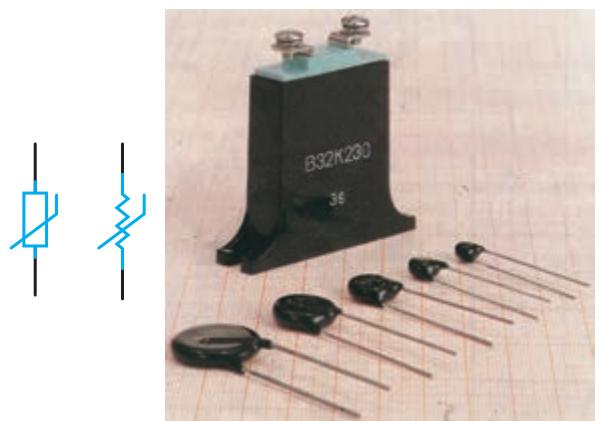

شکل ۲-۱۴ شکل ظاهری واریستور و نماد آن

۲-۲ مشخصه های مقاومت

هر مقاومت ثابت یا متغیر، دارای مشخصه هایی است که به شرح تعدادی از آن ها می پردازیم.

۲-۲-۱ مقدار مقاومت و تولرانس

هر مقاومت، دارای یک مقدار ثابت همراه با تولرانس است. در صد خطایی که مقدار یک مقاومت دارد را تولرانس

۱۰٪ است. این سری مقاومت‌ها پرکاربردترین مقاومت‌ها در الکترونیک هستند. اگر تولرانس را ۵٪ در نظر بگیریم تعداد مقاومت‌ها در فاصله یک دهتایی (1Ω تا 10Ω) مطابق سطر سوم جدول ۲-۲ برابر با ۲۴ عدد می‌شود. به اعداد سطر سوم

جدول ۲-۲ مقاومت‌های سری E24 می‌گویند.

10Ω برابر با ۱۲ عدد می‌شود. در جدول ۲-۲ هر مقاومتی را که در یک دهه لازم داشته باشیم می‌توانیم حداکثر با ۱۰٪ کمتر یا ۱۰٪ بیشتر انتخاب کنیم. به مقاومت‌های سطر دوم جدول ۲-۲ سری E12 می‌گویند.

به عبارت دیگر در سری مقاومت‌های E12، تولرانس

جدول ۲-۲ جدول سری‌های استانداردی مقاومت

IEC-Series	E6	1.0				1.5				2.2				3.3				4.7				6.8			
	E12	1.0		1.2		1.5		1.8		2.2		2.7		3.3		3.9		4.7		5.8		6.8		8.2	
	E24	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1

به جای ممیز نیز به کار می‌رود.

اعداد جدول ۱-۲ و ۲-۲ را اعداد پایه می‌گویند.

با تقسیم کردن این اعداد بر ۱۰، ۱۰۰ یا ضرب کردن آن‌ها در ۱۰، ۱۰۰، ۱K، ۱۰K و ۱M مقاومت‌های جدیدی به دست می‌آید. مثلاً برای عدد ۲/۲ مقاومت‌هایی مانند 22Ω ، $2/2\Omega$ ، 220Ω ، $2/20\Omega$ ، $22K$ ، $2/2K$ ، $220K$ و $2/2M$ ساخته می‌شود.

جدول ۲-۳ حروف اختصاری تولرانس برای مقاومت‌های سیمی

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار تولرانس	$\pm 5\%$	$\pm 10\%$	$\pm 20\%$

برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال می‌پردازیم.

مثال ۱: مقدار مقاومت و تولرانس مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۲-۱۶ چه قدر است؟

الف $10Rj = 10\Omega \pm 5\%$

ب $33KK = 33K\Omega \pm 10\%$

ج $4K7M = 4.7K\Omega \pm 20\%$

شكل ۲-۱۶ سه نمونه مقاومت

ج: مقدار مقاومت و تولرانس آن را با استفاده از نوارهای رنگی روی بدنه مقاومت مشخص می‌کنند. نوارهای رنگی

مقدار اهمی و تولرانس یک مقاومت را معمولاً به سه صورت مشخص می‌کنند.

الف: مقدار مقاومت و تولرانس را مستقیماً روی مقاومت می‌نویستند. شکل ۲-۱۵ یک نمونه این نوع مقاومت‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۵ مقدار مقاومت و تولرانس آن مستقیماً روی مقاومت نوشته می‌شود.

ب: مقدار مقاومت را مستقیماً می‌نویسند و به جای واحد اهم از حرف R و به جای تولرانس طبق جدول ۲-۳ از حروف J، K، M استفاده می‌کنند. در ضمن حروف R اهم، K (کیلو اهم) و M (مگا اهم)، علاوه بر نمایش مقدار مقاومت،

توجه

در مقاومت‌هایی که دارای چهار نوار رنگی هستند:

۱- اگر حلقه‌ی رنگی چهارم وجود نداشته باشد(بدون رنگ)، مقدار تولرانس $\pm 20\%$ است.

۲- نوار رنگی سیاه به عنوان حلقه‌ی اول و حلقه‌ی چهارم به کار نمی‌رود.



توجه

در مقاومت‌هایی که دارای پنج نوار رنگی هستند:


۱- اگر حلقه‌ی رنگی پنجم وجود نداشته باشد(بدون رنگ)، مقدار تولرانس $\pm 20\%$ است.

۲- نوار رنگی سیاه به عنوان حلقه‌ی اول و حلقه‌ی پنجم به کار نمی‌رود.



برای آشنایی بیشتر با روش خواندن کد رنگی مقاومت‌ها به ذکر چند مثال می‌پردازیم.


مثال ۲: در شکل ۲-۱۸ مقدار مقاومت و تولرانس آن چقدر است؟

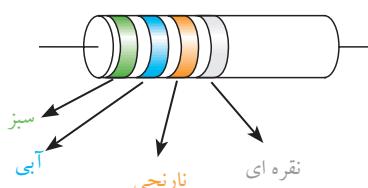

شکل ۲-۱۸

را معمولاً برای مقاومت‌های کوچک که امکان نوشتند و خواندن مقاومت به طور مستقیم بر روی آن وجود ندارد به کار می‌برند. تعداد نوارهای رنگی چهار یا پنج عدد است. در مقاومت‌های با چهار نوار رنگی، مطابق شکل ۲-۱۷ رنگ نوار اول و دوم نماد اعداد صحیح و رنگ نوار سوم نماد ضربی و رنگ نوار چهارم نماد تولرانس مقاومت است. در مقاومت‌های با ۵ نوار رنگی، رنگ نوار اول و دوم و سوم نماد اعداد صحیح، رنگ نوار چهارم نماد ضربی و رنگ نوار پنجم نماد تولرانس است.

در شکل ۲-۱۷ چگونگی خواندن مقاومت‌های با چهار نوار رنگی و پنج نوار رنگی نشان داده شده است.

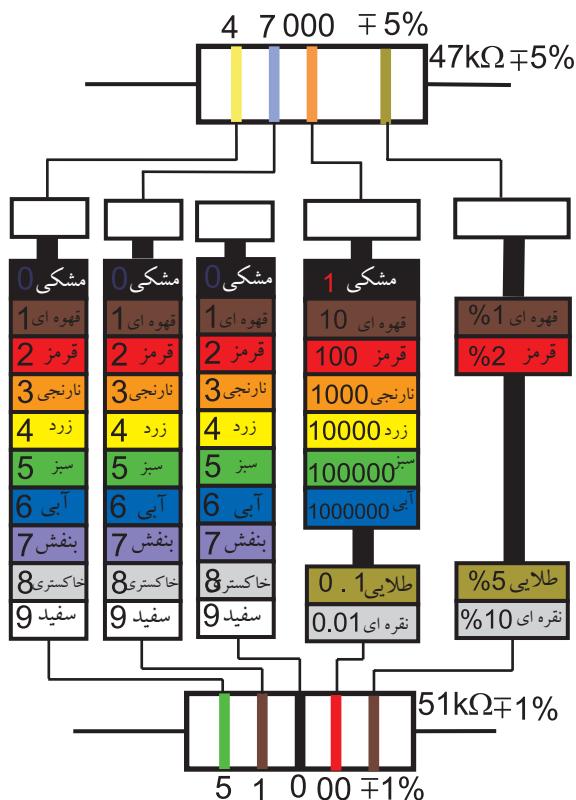

شکل ۲-۱۷ تعیین مقدار و تولرانس مقاومت‌ها با کد ۴ نوار رنگی و ۵ نوار رنگی

حل:


نقره ای - نارنجی - آبی - سبز

$$R = 5 \text{ } 6 \text{ } 10\%$$

$$R = 56000 \Omega \pm 10\%$$

مثال ۳: در شکل ۲-۱۹ مقدار مقاومت اهمی و تولرانس

آن چقدر است؟

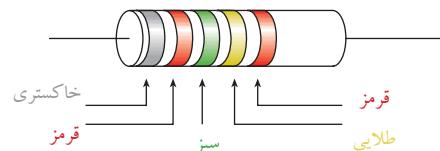

شکل ۲-۱۹

حل:

قرمز - طلایی - سبز - قرمز - خاکستری

$$R = 8 \text{ } 2 \text{ } 5 \text{ } 0/1 \Omega \pm 10\%$$

$$R = 825 \times 0/1 = 82.5 \Omega \pm 10\%$$

۲-۲-۲ توان مجاز مقاومت

وقتی از یک مقاومت جریانی عبور می کند، مقاومت گرم می شود. به عبارت دیگر مقداری توان در آن تلف می شود. هر مقاومت با توجه به ابعاد فیزیکی خود می تواند توان معینی را تحمل کند. به عبارت دیگر یک مقاومت را برای تحمل توان معینی می سازند. بنابر این توان تلف شده در یک مقاومت نباید از مقدار تعیین شده توسط کارخانه سازنده بیشتر شود. در غیر این صورت ممکن است مقاومت آسیب بینند. مقاومتها را با توان های $\frac{1}{4}W$ ، $\frac{1}{2}W$ ، $0.25W$ و $0.5W$ بیشتر شود.

ماکزیمم مقدار توان مجاز به عوامل گوناگونی مانند ولتاژ، جریان و دمای محیط بستگی دارد.

آن چه که در مورد مشخصات مقاومت گفته شد، در دمای اتاق صادق است. اما در دماهای کمتر یا بیشتر، معمولاً مقدار مقاومت کلیه اجسام تغییر می کند. تغییر مقاومت بر اثر حرارت اجسام مختلف متفاوت است.

بنابراین باید برای هر جسم ضریبی را تعریف کرد که آن را «ضریب حرارتی» می نامند. تغییرات مقاومت در برابر تغییر یک درجه سانتی گراد را، ضریب حرارتی می نامند و آن را با α نمایش می دهند.

برای مثال اگر $\alpha = 0.004$ باشد، یعنی این که مقاومت این جسم در برابر تغییر یک درجه سانتی گراد، ۰.۰۴ اهم افزایش یا کاهش می یابد.
اگر مقاومت الکتریکی جسمی بر اثر حرارت افزایش یابد، ضریب حرارتی α مثبت است. در صورتی که در اثر حرارت مقدار مقاومت کاهش یابد، ضریب حرارتی α منفی است.

۲-۲-۳ توان مجاز مقاومت

برای اندازه گیری مقاومت اهمی، از دستگاهی به نام اهم متر (مقاومت سنج) استفاده می شود. در شکل ۲-۲۰ یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی نشان داده شده است. این نوع اهم مترها، معمولاً در دسترس همگان قرار ندارد و بیشتر به صورت آزمایشگاهی ساخته می شود.

برای اندازه گیری مقاومت با اهم متر، کافی است که ابتدا به کمک سیم رابط، دو پایانه (ترمینال) محل اتصال مقاومت اهم را به هم اتصال کوتاه کنیم و لوم تنظیم صفر را طوری تنظیم کنیم که عقربه روی عدد صفر قرار گیرد. سپس سیم های رابط را جدا و مقاومت اهمی را به دو سر آن وصل

اهم مترهایی که در دسترس همگان قرار دارد به صورت فقط اهم متر نیست بلکه ترکیبی از میلی آمپر متر و ولت متر و اهم متر است. به این دستگاه مولتی متر یا آوومتر می گویند. بعضی از مولتی مترها علاوه بر اندازه گیری ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی، کمیت های دیگری مانند فرکانس و ظرفیت خازن را نیز اندازه می گیرند.

در شکل ۲-۲۲ یک نمونه مولتی متر عقرهای نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۲ یک نمونه مولتی متر عقرهای (آنالوگ)


هر مولتی متر دارای تعدادی کلید سلکتور دورانی یا کشویی است. با تنظیم این کلیدها می توان از دستگاه به عنوان ولت متر، آمپر متر یا اهم متر مستقل استفاده کرد. برای خواندن مقادیر ولتاژ و جریان می توانیم از ضربی ثابت سنجش استفاده کنیم. در شکل ۲-۲۳ یک نمونه اهم متر عقرهای را مشاهده می کنید.

کنیم. عقرهای مقداری را نشان می دهد، آن مقدار را در عدد کلید رنج حوزه کار ضرب می کنیم و مقدار مقاومت را به دست می آوریم.



شکل ۲-۲۰ یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی

در شکل ۲-۲۱ کلید رنج اهم متر روی $10 \times$ قرار دارد و عقرهای عدد ۱۲ را نشان می دهد. بنابراین مقدار مقاومت برابر با $12 \times 10 = 120\Omega$ است.

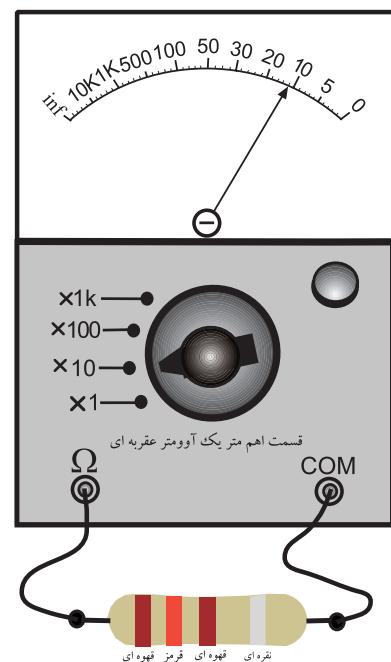

شکل ۲-۲۱ اهم متر مقدار مقاومت را 120Ω نشان می دهد.


به انتخاب رنج ندارند. برای اندازه‌گیری ولتاژ، کلید سلکتور اصلی را روی رنج ولتاژ (V) قرار می‌دهیم و ولتاژ را بدون توجه به مقدار آن به پایانه‌های مربوط به ولتاژ وصل می‌کنیم. برای اندازه‌گیری مقاومت، کلید سلکتور اصلی را روی حوزه کار (رنج) اهم (Ω) قرار می‌دهیم و پایانه‌های مولتی‌متر را به مقاومت اتصال می‌دهیم. در این حالت، مقاومت همراه با واحد آن روی صفحه نمایش (Display) مولتی‌متر نشان داده می‌شود. در شکل ۲-۲۵ یک نمونه دیگر مولتی‌متر دیجیتالی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۲۵ یک نمونه دیگر از مولتی‌متر دیجیتالی

نکته: هنگام اندازه‌گیری ولتاژ توسط مولتی‌متر دیجیتالی باید به مقدار مجاز ولتاژ که توسط کارخانه سازنده داده می‌شود توجه کنید. مثلاً چنان‌چه مقدار ماکریم قبل از اندازه‌گیری توسط دستگاه ۱۰۰۰ ولت است، باید آن را به ولتاژ بیشتر از ۱۰۰۰ ولت متصل نمایید.

حفاظت از دستگاه‌های اندازه‌گیری و استفاده بهینه از آن‌ها، عامل مؤثر در حفاظت از ثروت ملی است.

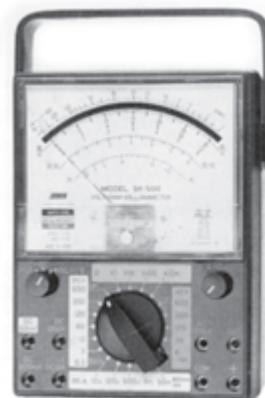

شکل ۲-۲۳ یک نمونه مولتی‌متر عقربه‌ای (آنالوگ)

نوع دیگری از مولتی‌مترها که امروزه به فراوانی در دسترس عموم قرار دارد، مولتی‌متر دیجیتالی است. در مولتی‌متر دیجیتالی به جای حرکت عقربه، مقادیر به صورت رقم و عدد روی صفحه نمایش نوشته می‌شود و علاوه بر عدد معمولاً واحد کمیت نیز قابل مشاهده است. در شکل ۲-۲۴ دو نمونه مولتی‌متر دیجیتالی نشان داده شده است.



شکل ۲-۲۴ دو نمونه مولتی‌متر دیجیتالی

اکثر مولتی‌مترهای دیجیتالی دارای حوزه کار (رنج خودکار اتوماتیک) برای ولتاژ و مقاومت اهمی هستند. به این معنی که برای اندازه‌گیری ولتاژ یا مقاومت اهمی، نیاز


۲-۴ آزمایش شماره (۱)

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۲-۴-۱ هدف آزمایش:

تحلیل عملی رفتار مقاومت‌های متغیر، وابسته به نور و


وابسته به حرارت در فضای آزمایشگاهی

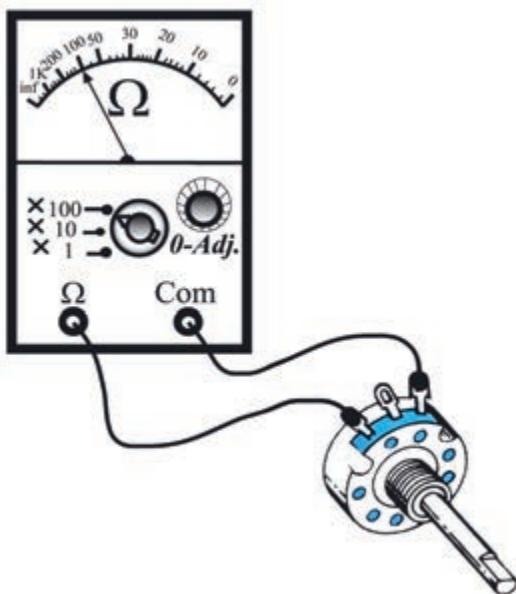



شکل ۲-۲۷ اندازه‌گیری مقاومت متغیر

سوال ۱: هنگامی که مقاومت بین پایه‌ی ۱ و ۳ را با

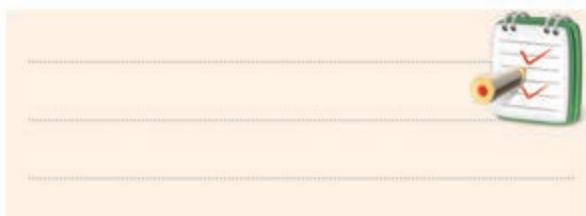اهم متر اندازه می‌گیرید، محور مقاومت متغیر را بچرخانید؛ آیا مقاومت اهمی در این حالات تغییر می‌کند؟ چرا؟! توضیح دهید.



■ پایه‌ی ۲ و ۳ مقاومت متغیر را مطابق شکل ۲-۲۸ به اهم متر وصل کنید. محور مقاومت متغیر را در جهت عقربه‌های ساعت تا آخر بچرخانید. مقاومتی را که اهم متر نشان می‌دهد، بخوانید و مقدار آن را یادداشت کنید.

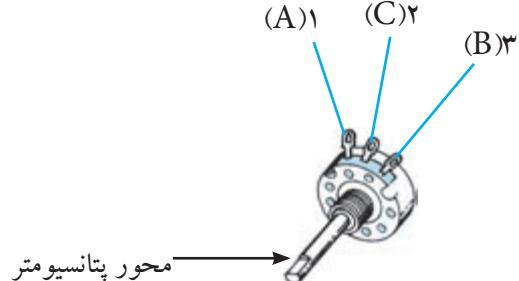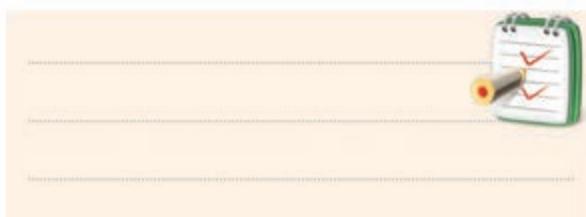

شکل ۲-۲۶ یک نمونه مقاومت متغیر

۲-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰-۱۵ V	یک دستگاه
۲	مولتی متر عقربه‌ای یا دیجیتالی	یک دستگاه
۳	هویه قلمی	یک عدد
۴	مقاومت متغیر ۱۰ kΩ	یک عدد
۵	مقاومت وابسته به نور (LDR)	یک عدد
۶	مقاومت وابسته به حرارت (PTC یا NTC)	یک عدد
۷	سیم رابط یک سر گیره دار	شش رشته
۸	سیم رابط تلفنی	دو رشته

۲-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

موضوع الف- بررسی تغییرات مقاومت اهمی مقاومت متغیر


وسایل مورد نیاز را آماده کنید.

■ مقدار مقاومت بین دو پایه‌ی ۱ و ۳ را مطابق شکل

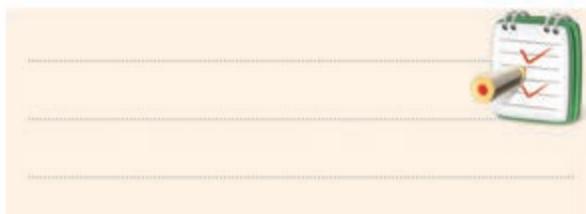۲-۲۷ با اهم متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_{AB} = \dots \text{K}\Omega$$

سؤال ۲: آیا مقدار اهمی مقاومت متغیر با تغییر محور مقاومت متغیر در جهت حرکت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت تفاوت دارد؟ چرا؟ شرح دهد.




در این آزمایش نوع مقاومت‌های وابسته‌ی VDR، LDR، PTC تعیین نشده است. نوع قطعات NTC با توجه به امکانات هنرستان و بازار تعیین می‌شود.

موضوع ب- بررسی اثر تغییرات حرارت روی مقاومت اهمی وابسته به حرارت (NTC یا PTC)

- مقاومت آن را در حالی که سرد است با استفاده از اهم متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
- یک هویه قلمی را در اختیار بگیرید.


$$R = \dots \Omega$$

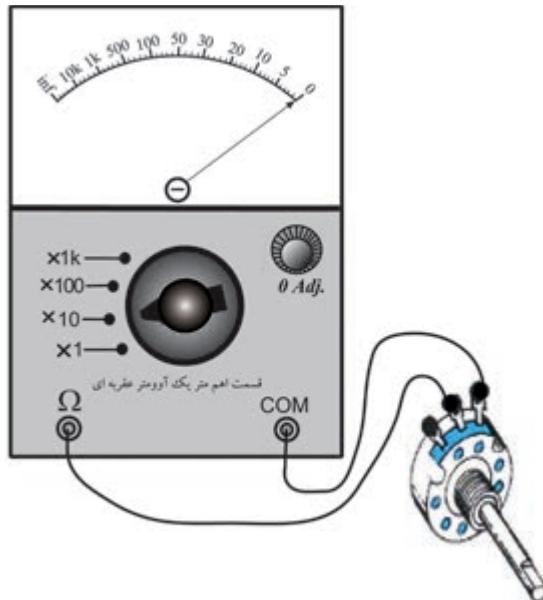

شکل ۲-۲۸ اندازه‌گیری مقاومت پایه‌های ۲ و ۳ مقاومت متغیر

■ محور پتانسیومتر را تقریباً تا وسط بچرخانید و مقدار مقاومتی را که اهم متر نشان می‌دهد، بخوانید و یادداشت کنید.

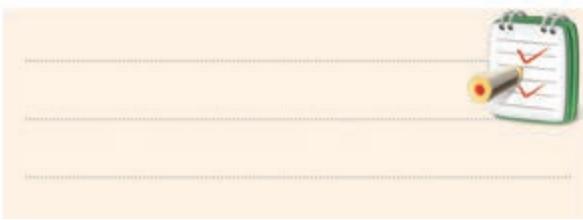■ مقاومت متغیر را در جهت عکس حرکت عقربه‌های ساعت تا آخر بچرخانید و مقاومتی را که اهم متر نشان می‌دهد بخوانید و پادداشت کنید.



موضوع ج- اثر تغییر نور روی مقدار اهمی

مقاومت وابسته به نور (LDR)

■ اهم متر را به دو سر یک نمونه مقاومت وابسته به نور (LDR) وصل کنید.

■ مقدار اهمی مقاومت را بخوانید و یادداشت کنید.

$$R_{\text{LDR}} = \dots \Omega$$

■ سطح LDR را کمی پوشانید و مقدار نور تاییده شده به LDR را کاهش دهید.

■ اهم متر را مجدداً به دو سر LDR وصل کنید و مقدار مقاومت را بخوانید و یادداشت کنید.

$$R_{\text{LDR}} = \dots \Omega$$

■ سطح LDR را کاملاً پوشانید.

■ نور تاییده به LDR را کاملاً قطع کنید.

■ مقدار مقاومت LDR را در حالت تاریکی کامل با وصل کردن اهم متر به آن بخوانید و یادداشت کنید.


$$R_{\text{LDR}} = \dots \Omega$$

■ هویه را به برق وصل کنید و مدتی صبر کنید تا گرم شود.

■ مقدار مقاومت هویه را در حالت گرم با کمک اهم متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R = \dots \Omega$$

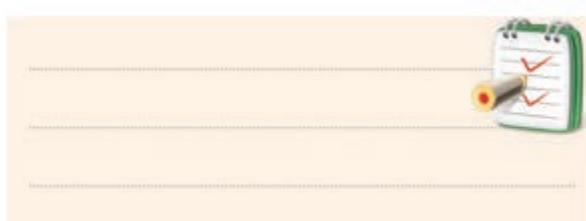سوال ۳: مقدار مقاومت‌ها را با هم مقایسه کنید. آیا در اثر گرما مقدار مقاومت زیاد شده است؟ شرح دهید.



■ یک مقاومت NTC را انتخاب کنید.

■ اهم متر را به دو سر مقاومت NTC وصل کنید.

■ مقدار مقاومت اهمی NTC سرد را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_{\text{NTC}} = \dots \Omega$$

■ هویه را به برق وصل کنید و مدتی صبر کنید تا گرم شود.

■ هویه را به مقاومت NTC نزدیک نمایید ولی به آن نچسبانید.

■ با استفاده از اهم متر مقدار مقاومت NTC را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$R_{\text{NTC}} = \dots \Omega$$

سوال ۴: مقادیر مقاومت NTC در دو حالت گرم و سرد را با هم مقایسه کنید و درباره‌ی آن توضیح دهید.

۲-۵ اتصال مقاومت‌ها به یکدیگر


۲-۵ سری بستن مقاومت‌ها:

اگر در یک مدار الکتریکی دو یا چند مصرف کننده به گونه‌ای به هم بسته شوند که جریان عبوری از هر یک از آن‌ها یکسان باشد، می‌گوییم مصرف کننده‌ها با هم سری بسته شده‌اند. مصرف کننده‌ها می‌توانند مقاومت‌های مساوی یا غیر مساوی نیز باشند. در شکل ۲-۲۹ دو عدد لامپ با یکدیگر به صورت سری بسته شده‌اند.

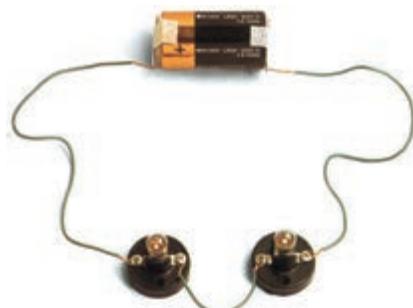

شکل ۲-۲۹ مدار واقعی دو لامپ به صورت سری

در یک مدار سری، مقاومت‌ها (مصرف کننده‌ها) طوری به هم متصل می‌شوند که انتهای مقاومت اول به ابتدای مقاومت دوم و انتهای مقاومت دوم به ابتدای مقاومت سوم وصل می‌شود و به همین ترتیب تا آخرین مقاومت ادامه می‌یابد، شکل ۲-۳۰.

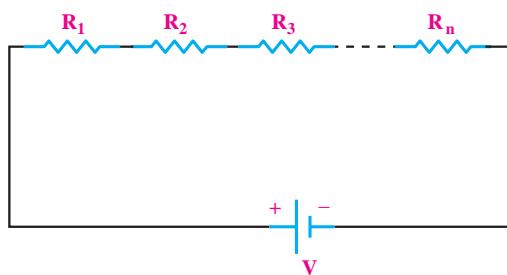

شکل ۲-۳۰ نقشه‌ی فنی مدار سری

سوال ۵: مقدار مقاومت LDR با تغییر شرایط نوری چه

تغییری می‌کند؟ شرح دهید.



.....

۴-۴ نتایج آزمایش:

آن‌چه را که در این آزمایش فراگرفته‌اید به اختصار شرح دهید.

الف -

.....

ب -

.....

ج -


.....

توجه

ابتدا و انتهای مقاومت انتخابی
است و توسط ما انتخاب می‌شود.




شکل ۲-۳۲ مدار معادل شکل ۲-۳۲ را نشان می‌دهد.

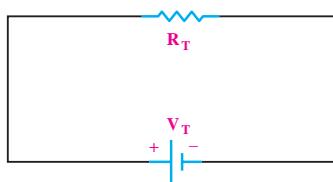

شکل ۲-۳۳ مدار معادل شکل ۲-۳۲


مثال ۴: مقاومت معادل در شکل ۲-۳۴ چند اهم است؟

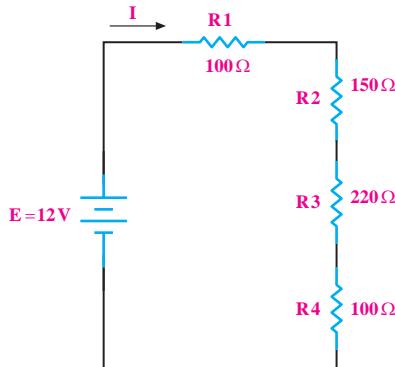

شکل ۲-۳۴

در مدار سری فقط یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی

وجود دارد، شکل ۲-۳۱

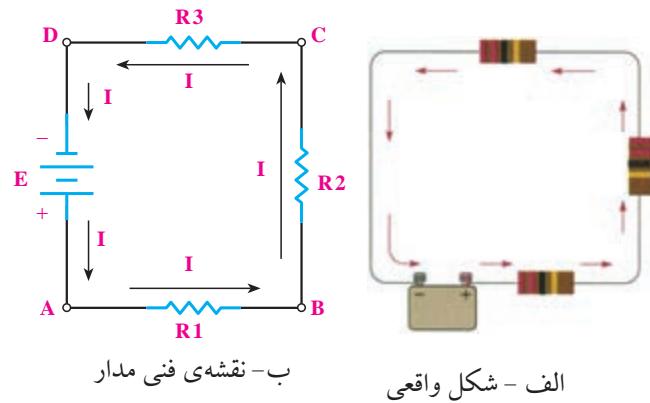

شکل ۲-۳۱

مقادیر معادل در مدار سری:

- مقاومت کل در مدار سری برابر با مجموع مقاومت‌های

مدار است، شکل ۲-۳۲.


$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

اعداد را جایگزین می‌کنیم:


$$R_T = 100 + 150 + 220 + 100$$

$$R_T = 570 \Omega$$

مثال ۵: مقاومت معادل در شکل ۲-۳۵ چند اهم است؟

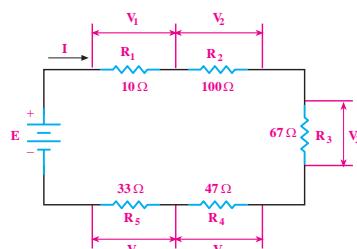

شکل ۲-۳۵

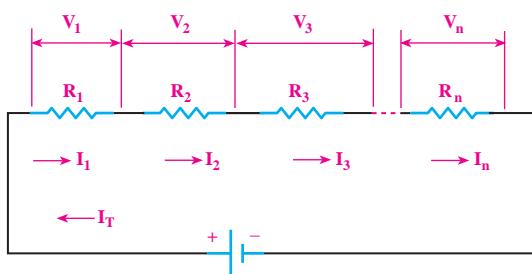

شکل ۲-۳۲ جریان‌ها و ولتاژها در مدار سری

همیشه می‌توانیم مقاومت معادل R_T را جایگزین کلیه مقاومت‌های سری موجود در مدار نماییم.

مثال ۷: در صورتی که چهار مقاومت ۳۳ اهمی مانند


حل:

شکل ۲-۳۸ به هم اتصال یابند، مقاومت معادل مدار چند اهم

رابطه‌ی مقاومت معادل در مدار سری را می‌نویسیم:

است؟

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

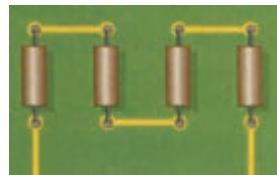

شکل ۲-۳۸ اتصال چهار مقاومت مساوی

به صورت سری روی برد مدار چاپی

حل:

با توجه به شکل ۲-۳۸ مدار به صورت سری است

و مقاومت‌ها از نظر مقدار با هم برابر هستند پس می‌توانیم


بنویسیم:

$$R_T = n \cdot R$$

$$R_T = 4 \times 33 \Rightarrow R_T = 132 \Omega$$

مثال ۸: با توجه به شکل ۲-۳۹ مقدار مقاومت هر یک از

مقاومت‌های R_1 , R_2 , R_3 را حساب کنید.

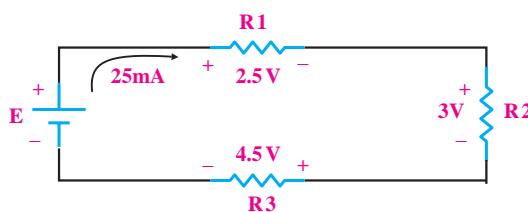

شکل ۲-۳۹ محاسبه مقادیر مجهول در مدار سری و تحقیق قانون اهم

حل:

در این مدار، جریان کل و ولتاژ دوسر هریک از مقاومت‌ها را داریم. با استفاده از قانون اهم، مقدار هر مقاومت را محاسبه می‌کنیم.

اعداد را جایگزین می‌کنیم:

$$R_T = 10 + 100 + 67 + 47 + 33$$

$$R_T = 257 \Omega$$

مثال ۶: مقاومت معادل دو مقاومت سری شکل ۲-۳۶

چند اهم است؟

$$R_1 = 100 \Omega$$



شکل ۲-۳۶

حل:

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = 100(\Omega) + (1 \times 1000)(\Omega) \Rightarrow R_T = 1100 \Omega$$

نکته: هرگاه چند مقاومت مساوی به صورت




سری به یکدیگر اتصال یابند، مقدار مقاومت معادل از


حاصل ضرب تعداد مقاومت‌ها در مقدار یک مقاومت به

دست می‌آید، شکل ۲-۳۷.

$$R_1 = R_2 = R_3 = R \Rightarrow R_T = n \cdot R$$

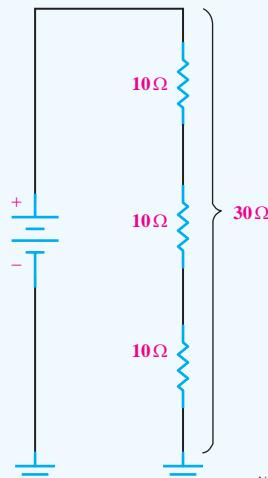

شکل ۲-۳۷

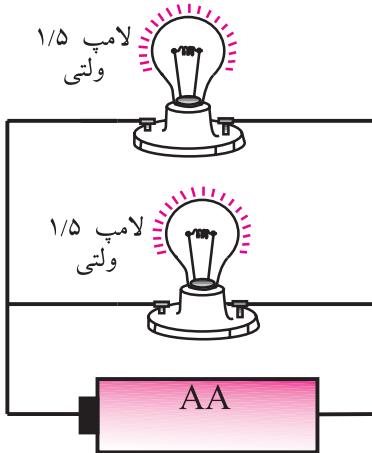

شکل ۲-۴۱ مدار موازی


$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{2/5V}{25mA} \Rightarrow R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{3V}{25mA} \Rightarrow R_2 = 12\Omega$$


$$R_r = \frac{V_r}{I} = \frac{4/5V}{25mA} \Rightarrow R_r = 18\Omega$$

تمرین کلاسی ۱: مقدار مقاومت هر یک از مقاومت‌های R_1 ، R_2 ، R_r را در شکل ۲-۴۰ به دست آورید.


شکل ۲-۴۲، سه عدد مقاومت را که به صورت موازی بسته شده اند نشان می‌دهد. برای بیان محاسبات مدار، به جای استفاده از تصاویر واقعی از نقشه‌ی فنی استفاده می‌کنند. در نقشه‌ی فنی به جای هر قطعه، از علامت قراردادی یا نماد آن قطعه استفاده می‌کنند. در شکل ۲-۴۳ نقشه‌ی فنی مدار شکل ۲-۴۲ نشان داده شده است.

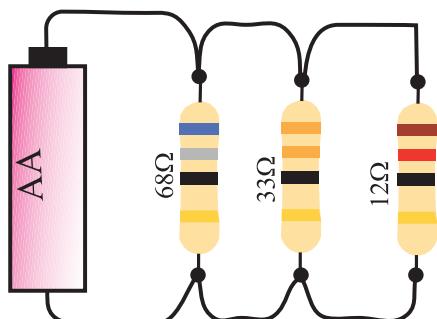


شکل ۲-۴۲ سه عدد مقاومت با یکدیگر موازی بسته شده اند

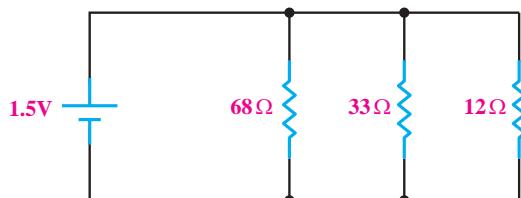

شکل ۲-۴۳ نقشه‌ی فنی مدار شکل ۲-۴۲

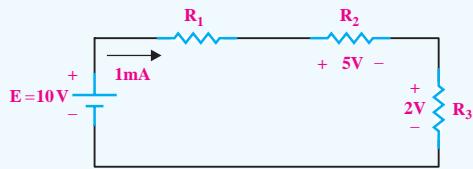

شکل ۲-۴۰

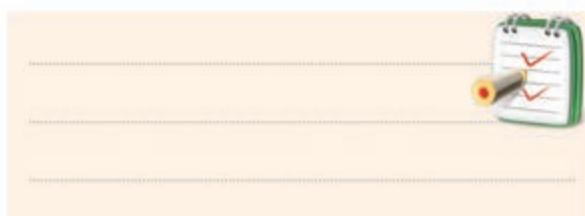


۲-۵-۲ موازی بستن مقاومت‌ها

تعريف مدار موازی

اگر در یک مدار الکتریکی، دو یا چند مصرف کننده طوری به هم متصل شوند که ولتاژ دو سر آنها با هم برابر باشد، می‌گوییم مصرف کننده‌ها با هم به صورت موازی بسته شده اند. شکل ۲-۴۱ دو عدد لامپ ۱/۵ ولتی را نشان می‌دهد که با یکدیگر موازی بسته شده‌اند.


مقاومت معادل در یک مدار موازی

در شکل ۲-۴۶ مقاومت معادل R_T و آمده است.

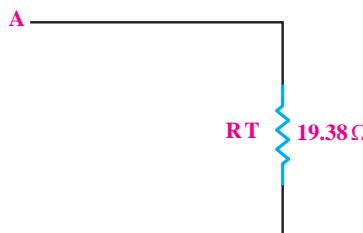

شکل ۲-۴۶

برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی نشان داده شده در شکل ۲-۴۴ از رابطه‌ی R_T که در زیر آمده است، استفاده می‌کنیم.

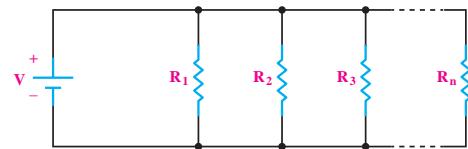


شکل ۲-۴۴ بررسی معادل در مدار موازی

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

مثال ۹: مقاومت معادل R_T را در مدار شکل ۲-۴۵ به دست آورید.

مثال ۱۰: مقاومت کل R_T را از دو نقطه‌ی A و B در

مدار شکل ۲-۴۷ به دست آورید.

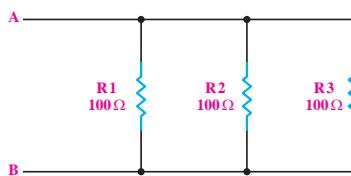

شکل ۲-۴۷

حل:

رابطه‌ی مقاومت معادل در مدار موازی را می‌نویسیم:


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

اعداد را جایگزین می‌کنیم و مقدار R_T را به دست

می‌آوریم:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{1+1+1}{100} = \frac{3}{100}$$

$$R_T = \frac{100}{3} = 33 / 33 \Omega$$

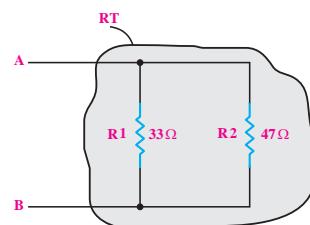

شکل ۲-۴۵

حل:

رابطه‌ی مقاومت معادل موازی را می‌نویسیم:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

اعداد را جایگزین می‌کنیم و مقدار R_T را به دست

می‌آوریم:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{33} + \frac{1}{47} = \frac{47+33}{33 \times 47} = \frac{80}{1551}$$

$$R_T = \frac{1551}{80} = 19 / 38 \Omega$$

توجہ

اگر در مدار موازی، فقط عدد مقاومت اهمی وجود داشته باشد، برای به دست آوردن مقاومت معادل آن، از رابطه‌ی زیر نیز می‌توانیم استفاده کنیم:

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$




٢٥

اگر n مقاومت مساوی با یکدیگر به صورت موازی بسته شده باشند، برای به دست آوردن مقاومت معادل مقدار یک مقاومت را به n تقسیم می‌کنیم:

$$R_T = \frac{R}{n}$$

مثال ۱۲: مقاومت معادل R_T را در مدار شکل ۴-۴۹

بہ دست آور یہ.

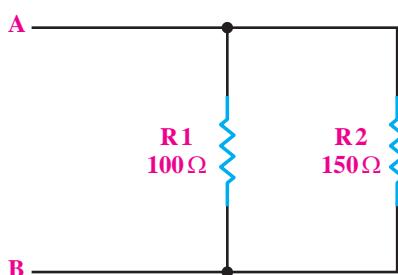


۲-۴۹ شکل

حل:

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \times 100}{100 + 100} = \frac{10000}{200} = 50 \Omega$$

مثال ۱۳: مقاومت معادل را در مدار شکل ۲-۵۰ به

دست آورده.

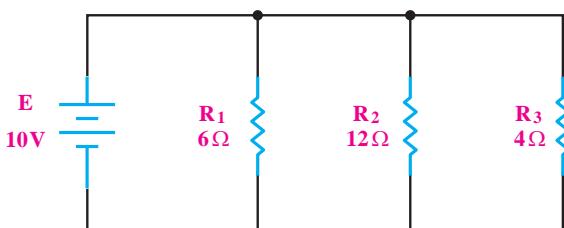

٢-٥٠

حل:

$$R_T = \frac{R}{n} = \frac{68}{5} = 13.6 \Omega$$

۴۹ بخش اول

حل:

مقادیر موزای هستند، رابطه‌ی مقاومت معادل در مدار
موازی را می‌نویسیم:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


اعداد راجایگرین می‌کنیم و مقدار R_T را بدست می‌آوریم:

$$\begin{aligned}\frac{1}{R_T} &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{2+1+3}{12} = \frac{6}{12} \\ R_T &= \frac{12}{6} = 2\Omega\end{aligned}$$




تمرین کلاسی ۲: مقدار مقاومت معادل

را در شکل ۲-۵۱ به دست آورید.

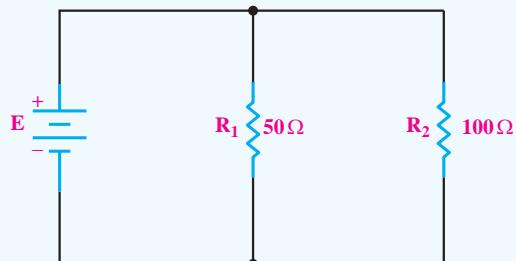


شکل ۲-۵۱

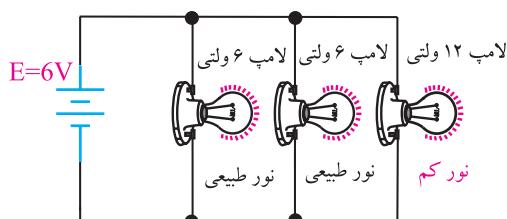

شکل ۲-۵۲ نور لامپ ۱۲ ولتی کم است

- هر سه لامپ را به صورت موازی بینیم و به منبع ۱۲ ولت وصل کنیم. در این صورت لامپ‌های ۶ ولتی دارای نور طبیعی است، ولی لامپ‌های ۱۲ ولتی هر دو می‌سوزند. زیرا به دو سر آنها ولتاژ ۱۲ ولت، بیشتر از ولتاژ تغذیه وصل شده است، شکل ۲-۵۳.

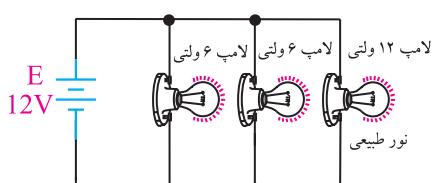


شکل ۲-۵۳ در این مدار لامپ‌های ۶ ولتی می‌سوزند.

نکته: مقدار مقاومت معادل هر مدار موازی

از کوچک‌ترین مقاومت موجود در مدار، کوچک‌تر است.



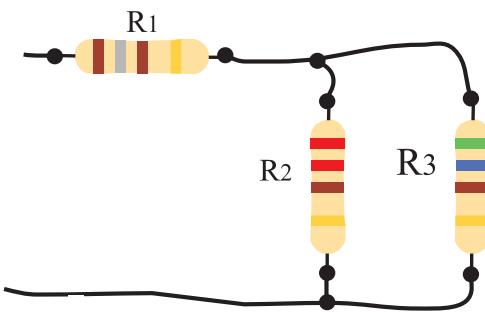

شکل ۲-۵۵ یک نمونه مدار مقاومتی سری- موازی

برای محاسبه مقاومت معادل این گونه مدارها به ترتیب زیر عمل می کنیم:


۱- برای ساده کردن مدار از قسمتی شروع می کنیم که منبع تغذیه وجود ندارد یا نقاط باز مشخص شده در مدار هستند.

۲- ابتدا مقاومت هایی که به صورت سری یا موازی بسته شده اند و در یک مجموعه قرار دارند را باید با هم ترکیب و ساده کنیم.

۳- برای محاسبه R_T (مجموع=Total) یا R_{eq} (معادل=equivalent) در هر قسمت، از روابط مقاومت معادل در مدارهای سری و موازی استفاده می کنیم.

۴- بهتر است از نقطه ای شروع کنیم که مدار به تدریج ساده شود و به یک مقاومت معادل برسیم. برای این منظور لازم است قبل از شروع کار، مدار را به طور دقیق بررسی کنیم.


مثال ۱۴: مقاومت معادل مدار شکل ۲-۵۶ را به دست آورید.

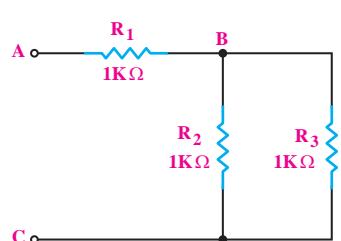

شکل ۲-۵۶

- دو لامپ ۶ ولتی یک وات را با یکدیگر سری می کنیم و به ولتاژ ۱۲ ولت اتصال می دهیم. در این صورت به هر لامپ ۶ ولتی، ولتاژی برابر با ۶ ولت می رسد و لامپ ها با نور طبیعی خود کار می کنند.

لامپ ۱۲ ولتی را نیز مطابق شکل ۲-۵۴ به مجموعه اضافه می کنیم. در این مدار، لامپ ۱۲ ولت نیز با نور طبیعی خود کار خواهد کرد.

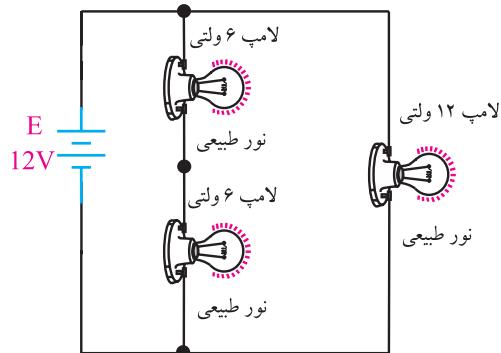


شکل ۲-۵۴ هر سه لامپ نور طبیعی دارند.

به مدار الکتریکی شکل ۲-۵۴ مدار «سری- موازی» می گویند. همان طور که مشاهده می کنید در مدارهای سری- موازی تعدادی از عناصر با یکدیگر سری و تعدادی دیگر با هم موازی یا با مجموعه های سری عناصر، موازی می شوند. در شکل ۲-۵۵ مقاومت های R_1 , R_2 , R_3 با یکدیگر موازی هستند و مجموعه این مقاومت ها با R_T به صورت سری بسته شده است. برای تحلیل مقاومت ها «سری- موازی» معمولاً باید مدار را به صورت سری یا موازی درآورد. در مدارهای ترکیبی «سری- موازی» قسمت هایی از مدار که به صورت سری بسته شده اند تمام ویژگی های مدار سری را دارند و قسمت هایی از مدار که به صورت موازی است، تمام خواص مدار موازی را دارد.

حل:

چون مقاومت‌های R_1 ، R_2 موازی هستند و منبع تغذیه‌ای به آن وصل نیست و در انتهای مدار قرار دارند از این مقاومت‌ها شروع می‌کنیم:

$$R_{\text{v}} \parallel R_{\text{r}} = \frac{R_{\text{v}} \times R_{\text{r}}}{R_{\text{v}} + R_{\text{r}}} = \frac{1 \times 1}{1 + 1} = 0.5 \text{k}\Omega$$

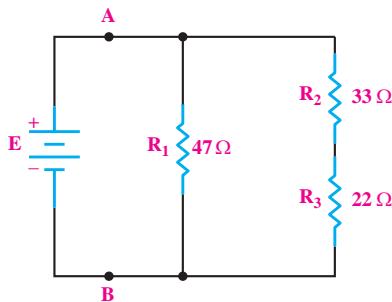

شکل ۲-۵۹


حال مدار ساده‌تر شده را رسم می‌کنیم و به جای دو

مقاومت R_{v} ، R_{r} مقاومت معادل موازی آن یعنی $R_{\text{v}} \parallel R_{\text{r}}$ را می‌گذاریم، شکل ۲-۵۷

چون دو مقاومت R_{v} ، R_{r} به صورت مستقل با هم سری بسته شده‌اند و در بیرونی ترین نقطه مدار قرار دارند از آن‌ها شروع می‌کنیم.


ابتدا دو مقاومت R_{v} ، R_{r} را تبدیل به یک مقاومت معادل $R_{\text{v,r}}$ (می‌خوانیم آر‌دروسه) می‌کنیم:

$$R_{\text{v,r}} = R_{\text{v}} + R_{\text{r}} = 33 + 22 = 55 \Omega$$

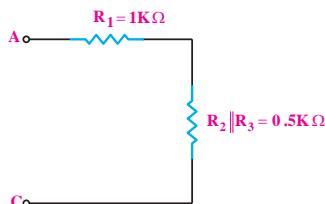

شکل ۲-۵۷

در مدار شکل ۲-۵۷ مقاومت 0.5 کیلو اهم و R_{v} با هم سری هستند. مقاومت معادل R_T را به دست می‌آوریم.

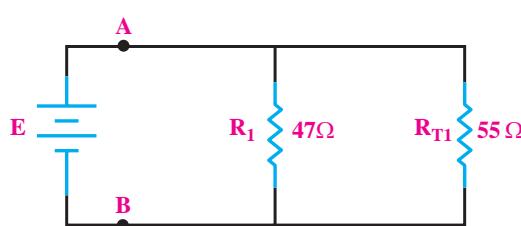


شکل ۲-۶۰

با توجه به شکل ۲-۶۰ مقاومت معادل $R_{\text{v,r}}$ با مقاومت R_{v} به صورت موازی قرار دارند. مقاومت معادل را به دست می‌آوریم:

$$R_T = R_{\text{v}} \parallel R_{\text{v,r}} = \frac{R_{\text{v}} \times R_{\text{v,r}}}{R_{\text{v}} + R_{\text{v,r}}} = \frac{1 \times 55}{1 + 55} = 0.17 \text{k}\Omega$$


$$\begin{aligned} R_T &= R_{\text{v}} + (R_{\text{v}} \parallel R_{\text{r}}) \\ R_T &= 1 + 0.17 = 1.17 \text{k}\Omega \end{aligned}$$

مدار معادل شکل ۲-۵۷ به صورت شکل ۲-۵۸ در می‌آید:

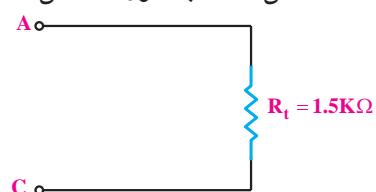

شکل ۲-۵۸

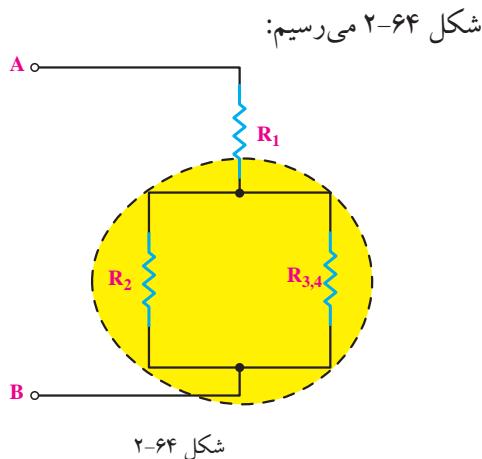
(می خوانیم آر_۱ سه و چهار) می باشد، قرار می دهیم و به



مقاومت معادل مقاومت های R_1 و $R_{2,3,4}$ را که به صورت موازی هستند و مقدار آن ها نیز مساوی است، به دست می آوریم. این مقاومت ها را R_T (می خوانیم آر_۱ و $R_{2,3,4}$) می نامیم:

$$R_{T,2,3,4} = R_1 \parallel R_{2,3,4} = \frac{12}{2} = 6\Omega$$

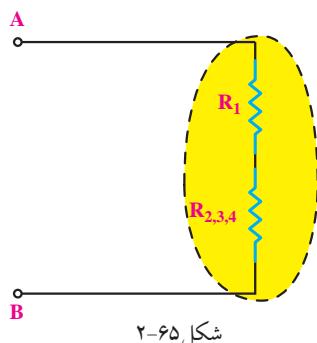
با قرار دادن R_T به جای مقاومت R_1 و $R_{2,3,4}$ به شکل ۲-۶۵ خواهیم رسید:



چون مقاومت معادل به دست آمده در مرحله‌ی قبل با R_T به صورت سری بسته شده است، مقاومت معادل مقاومت R_T از مجموع آنها به دست می آید.


$$R_T = R_1 + R_{T,2,3,4} = 3 + 12 = 15\Omega$$

مدار شکل ۲-۵۹ به صورت شکل ۲-۶۱ در می آید:

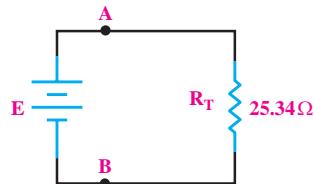

شکل ۲-۶۱


مثال ۱۶: مقدار مقاومت معادل شکل ۲-۶۲ را به دست آورید.

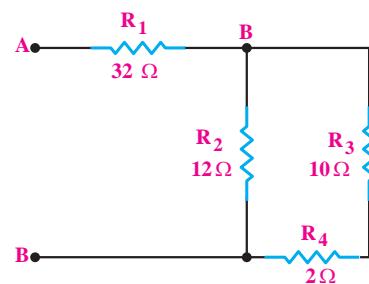

شکل ۲-۶۲

حل:

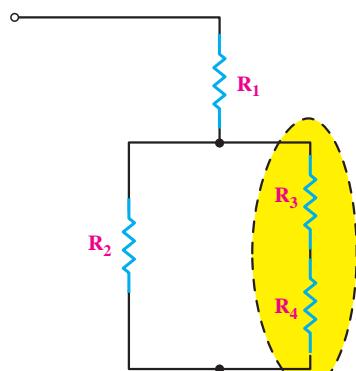ابتدا مدار را به صورت شکل ساده شده شکل ۲-۶۳ در می آوریم و معادل دو مقاومت سری شده R_1 و R_T را محاسبه می کنیم.




$$R_{T,2,3,4} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 = 10 + 2 = 12\Omega$$

به جای دو مقاومت R_1 و R_T مقدار معادل آن هارا که

مقاومت به دست آمده برابر با مقاومت کل مدار است و

مدار معادل شکل ۲-۶۶ به صورت شکل ۲-۶۶ در می آید:

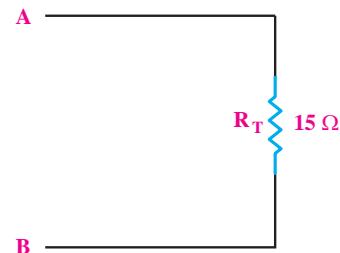


شکل ۲-۶۶

تمرین کلاسی ۳: مقاومت معادل مدار



شکل ۲-۶۷ را به دست آورید.

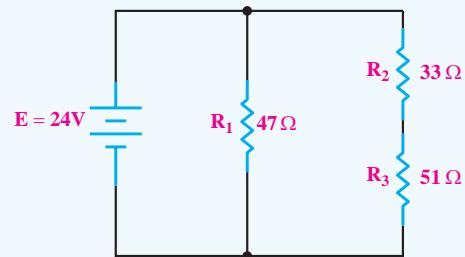


شکل ۲-۶۷




جدول ۲-۴

مقاومت	نوارهای رنگی	مقدار اهم و تولارنس خوانده شود	مقدار اندازه گیری شده
R_1			
R_2			
R_3			

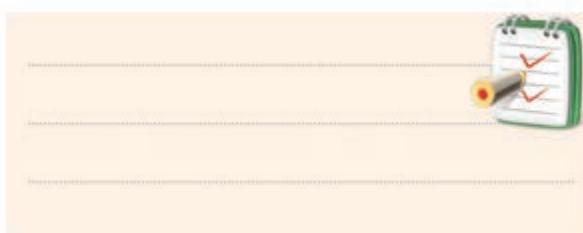سوال ۶: آیا مقادیر اندازه گیری شده با مقادیر خوانده شده
انطباق دارد؟ شرح دهید.



■ مقاومت‌های R_1 و R_2 را به صورت سری بیندید و
سپس مقاومت اهمی مجموعه سری را به کمک اهم‌متر مطابق
شکل ۲-۶۸ اندازه گرفته و یادداشت کنید.

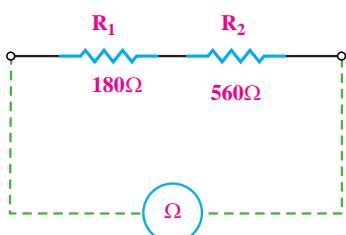

شکل ۲-۶۸

$$R_T = \dots \Omega$$

سوال ۷: آیا R_T اندازه گیری شده به کمک اهم‌متر با
 $R_T = R_1 + R_2$ که از طریق محاسبه به دست می‌آید یکی
است؟ توضیح دهید.

$$R_T = R_1 + R_2 = \dots \Omega$$

۶-۲ آزمایش شماره (۲)

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۱-۶ هدف آزمایش:

اندازه گیری مقاومت‌ها به صورت سری و موازی.

۲-۶ تجهیزات، ابزار، قطعات و موارد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات تجهیزات	تعداد / مقدار (برای هر گروه کلاسی)
۱	مولتی‌متر عقربه‌ای یا دیجیتالی	یک دستگاه
۲	بردبُرد	یک قطعه
۳	مقاومت یک کیلو اهم یک واحد	پنج عدد
۴	مقاومت 180Ω وات $0/5$	یک عدد
۵	مقاومت 560Ω وات $0/5$	یک عدد
۶	سیم‌های رابط معمولی (تلفنی)	به مقدار کافی
۷	سیم‌های دو سر گیره سوسماری	به مقدار کافی

۳-۶ مراحل اجرای آزمایش:


الف - به دست آوردن مقاومت معادل در یک مدار سری

■ مقدار و درصد خطای مقاومت‌های 180Ω و 560Ω و
 $1K\Omega$ را با توجه به نوارهای رنگی بخوانید و در جدول ۴
بنویسید.

■ اگر نوع مولتی‌متر شما عقربه‌ای (آنالوگ) است، قبل
از هر اندازه گیری ابتدا صفر آن را تنظیم کنید.

■ به کمک مولتی‌متر مقدار دقیق مقاومت‌های 180Ω و
 560Ω و $1K\Omega$ را اندازه بگیرید. مقاومت 180Ω را با R_1 و
مقاومت 560Ω را با R_2 و مقاومت $1K\Omega$ را با R_3 نام‌گذاری
و در جدول ۴ یادداشت کنید.


سری اتصال دهید و توسط مولتی متر مقاومت معادل بین دو نقطه C و D را اندازه گیری و یادداشت کنید.

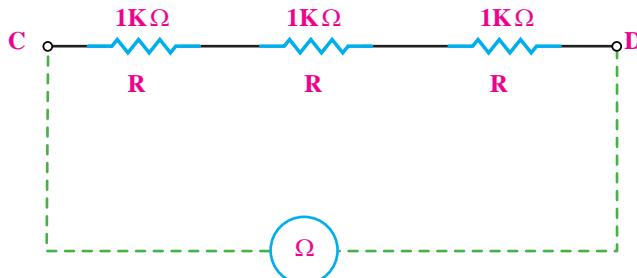

شکل ۲-۷۰

$$R_T = R_{CD} = \dots \Omega$$

دو مقاومت یک کیلو اهم دیگر را مطابق شکل ۲-۷۱ به صورت سری به مدار قبل اضافه کنید.

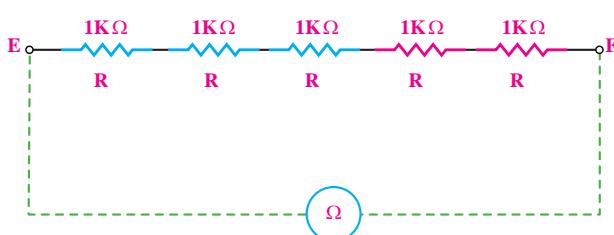

شکل ۲-۷۱

با استفاده از مولتی متر، مقاومت معادل بین دو نقطه E و F را اندازه گیری و یادداشت کنید.


$$R_T = R_{EF} = \dots K\Omega$$

سوال ۹: آیا می توان نتیجه گرفت که اگر مقدار مقاومت های سری مساوی باشند، مقاومت معادل از رابطه

$$R_T = n \cdot R \quad \text{قابل محاسبه است؟}$$

■ یک مقاومت یک کیلو اهم را مطابق شکل ۲-۶۹ به

مدار سری اضافه کنید.

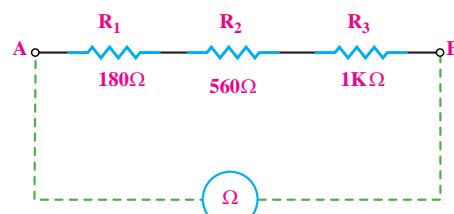

شکل ۲-۶۹

■ مقدار R_T در مدار شکل ۲-۶۹ را با استفاده از رابطه

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \quad \text{به دست آورید و یادداشت کنید.}$$

$$R_T = \dots \Omega$$

■ حوزه کار مولتی متر را روی $1K\Omega$ قرار دهید.


■ مقاومت بین دو نقطه A و B در شکل ۲-۶۹ را

اندازه گیری و یادداشت کنید.

$$R_T = \dots \Omega \quad \text{اندازه گیری}$$

سوال ۸: آیا R_T اندازه گیری شده به کمک مولتی متر با

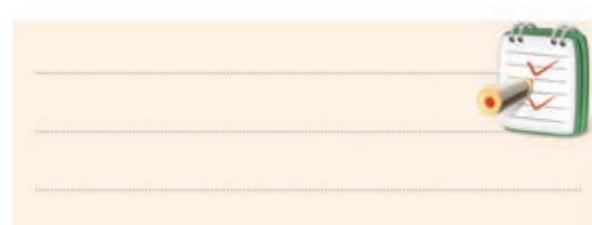R_T به دست آمده از طریق محاسبه برابر است؟ توضیح دهید.



■ سه مقاومت $1K\Omega$ را مطابق شکل ۲-۷۰ به صورت

$$R_T = \dots \Omega$$


سوال ۱۰: آیا R_T اندازه‌گیری شده به کمک مولتی‌متر با

محاسبه شده یکی است؟ توضیح دهید.

موضوع ب- به دست آوردن مقاومت معادل در یک مدار موازی.

قبل از هر اندازه‌گیری، صفر اهم‌متر عقربه‌ای را تنظیم کنید.


■ مقاومت‌های R_1 و R_2 را مطابق شکل ۲-۷۲ به صورت موازی روی بردبرد بیندید.

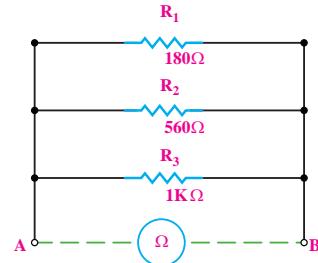

شکل ۲-۷۲

■ مقاومت معادل شکل ۲-۷۲ را از رابطه‌ی:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

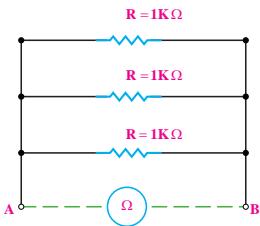

شکل ۲-۷۴

■ مقاومت معادل را از رابطه‌ی $R_T = \frac{R}{n}$ به دست آورید و یادداشت کنید.

$$R_T = \dots K\Omega$$

■ با توجه به مقدار مقاومت بدست‌آمده، رنج مناسبی برای مولتی‌متر انتخاب کنید.

■ مقاومت معادل بین دو نقطه‌ی A و B را با استفاده از مولتی‌متر اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.


$$R_T = \dots K\Omega$$

سوال ۱۱: آیا مقادیر به دست‌آمده از طریق محاسبه با مقادیر اندازه‌گیری شده انطباق دارد؟ توضیح دهید.



$$R_T = \dots \Omega$$

■ با توجه به مقدار محاسبه شده، رنج مناسبی را برای اهم‌متر انتخاب کنید.

■ مقاومت اهمی مجموعه‌ی اتصال موازی را مطابق شکل ۲-۷۳ به کمک مولتی‌متر اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

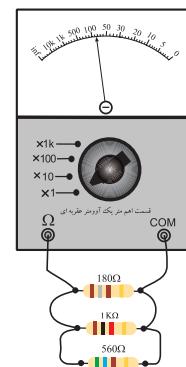

شکل ۲-۷۳

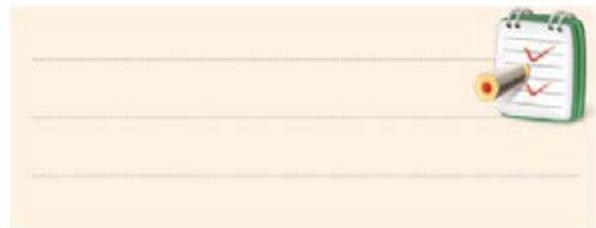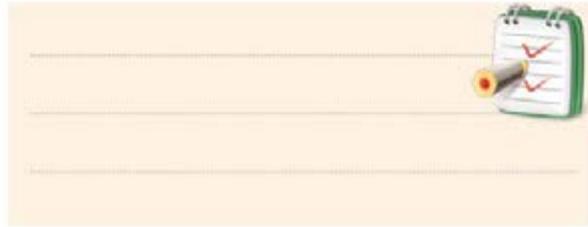


■ با توجه به مقدار به دست آمده رنج مناسبی برای مولتی متر انتخاب کنید.

■ مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه‌ی A و B در شکل ۲-۷۵ را با استفاده از مولتی متر اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.


$$R_T = \dots \Omega$$

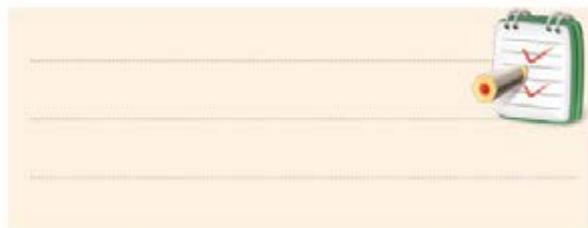سؤال ۱۳: آیا مقادیر به دست آمده از طریق محاسبه و اندازه‌گیری با مولتی متر یکی است؟ توضیح دهید.




موضوع ج- اندازه‌گیری مقاومت معادل یک مدار ترکیبی سری- موازی با مولتی متر

■ مداری مطابق شکل ۲-۷۶ روی برد بیندید.

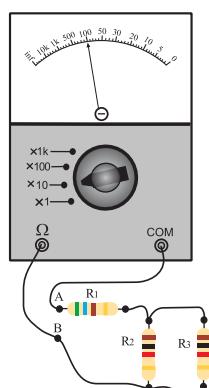

شکل ۲-۷۶

■ پنج مقاومت $1K\Omega$ را مطابق شکل ۲-۷۵ به صورت موازی روی برد بیندید.

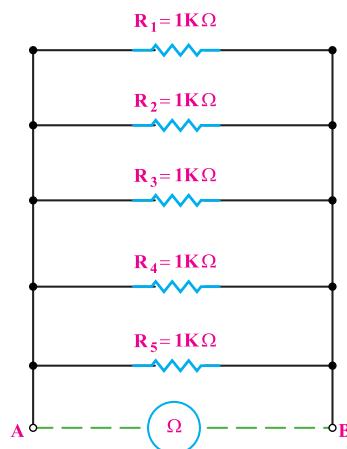

شکل ۲-۷۵

■ مقاومت معادل را از طریق رابطه‌ی $R_T = \frac{R}{n}$ به دست آورید.

$$R_{T_1} = \dots \Omega$$

■ مقدار مقاومت معادل را از رابطه‌ی

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots \text{ محاسبه و یادداشت کنید.}$$

$$R_{T_2} = \dots \Omega$$

سؤال ۱۲: آیا مقادیر به دست آمده از این دو رابطه (R_{T_1} و R_{T_2}) با هم برابر است؟ توضیح دهید.

دھید.

■ مقدار مقاومت معادل شکل ۲-۷۶ را از طریق محاسبه

الف -

به دست آورید.

موازی هستند:

$$R_{T_1} = R_1 \parallel R_2$$

R_{T_1} با R_1 سری است.

$$R_T = R_1 + R_{T_1}$$

ب -

$$R_T = K\Omega$$

■ با توجه به مقدار مقاومت به دست آمده، رنج مناسبی را

برای مولتی متر انتخاب کنید.

■ اگر برای اندازه گیری مقاومت اهمی از مولتی متر

عقربهای استفاده می کنید قبل از اندازه گیری صفر آن را تنظیم

کنید.

ج -

■ به کمک مولتی متر مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه A

و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$R_{AB} = \Omega$$

سوال ۱۴: آیا مقدار مقاومت معادل محاسبه شده با مقدار

مقاومت معادل اندازه گیری شده توسط مولتی متر برابر است؟



استفاده‌ی بهینه از وسایل و تجهیزات، مهارت
الگوی صحیح مصرف را در فرد ایجاد می‌کند و طول
عمر وسایل را افزایش می‌دهد.


۴-۶ نتایج آزمایش :

آنچه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح

۲-۷-۲ قانون ولتاژ کریشهف (KVL)

طبق قانون ولتاژ کریشهف یا به اختصار (KVL) جمع جبری ولتاژهای اعمال شده (نیروی محرکه) و افت ولتاژها در یک مدار بسته برابر صفر است. به عبارت دیگر در یک مدار بسته جمع جبری ولتاژها برابر صفر است. علامت جبری نیروی محرکه را معمولاً مثبت (+) و علامت افت ولتاژها را منفی (-) در نظر می‌گیریم. با توجه به شکل ۲-۷۸ در حلقه‌ی یک، موارد زیر وجود دارد.

+E نیروی محركه	-V _۱ افت ولتاژ دوسر	-V _۲ افت ولتاژ دو	-V _۳ = افت ولتاژ دو
	R _۱ مقاومت	R _۲ سر مقاومت	R _۳ سر مقاومت

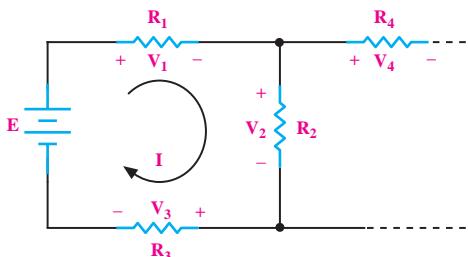


شکل ۲-۷۸

مثال: ۱۶

در شکل ۲-۷۹ افت ولتاژ دو سر مقاومت‌های R_۱ و R_۲

را به دست آورید.

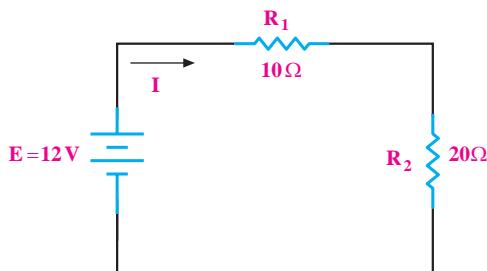

شکل ۲-۷۹


۲-۷-۳ افت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها در مدارهای سری و موازی

بر اثر عبور جریان الکتریکی از هر مقاومت الکتریکی در دو سر آن افت ولتاژ به وجود می‌آید. مقدار این ولتاژ بر اساس قانون اهم از رابطه‌ی $V = IR$ محاسبه می‌شود.

۲-۷-۴ محاسبه افت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها در مدار سری:

چون جریان در مدار سری ثابت است لذا مقدار افت ولتاژ در دو سر مقاومت با مقدار اهمی مقاومت رابطه‌ی مستقیم دارد، یعنی در صورت افزایش مقدار مقاومت (R)، مقدار ولتاژ (V) نیز افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال اگر مداری را مطابق شکل ۲-۷۷ ببندیم، ولت‌مترها مقادیر ولتاژهای متفاوتی را در دو سر مقاومت‌ها نشان می‌دهند. ولت‌مترهای V_۱، V_۲ و V_۳ مقادیر ولتاژ دو سر مقاومت‌های R_۱، R_۲ و ولت‌متر V_T مقدار ولتاژ کل مدار را نشان می‌دهد.

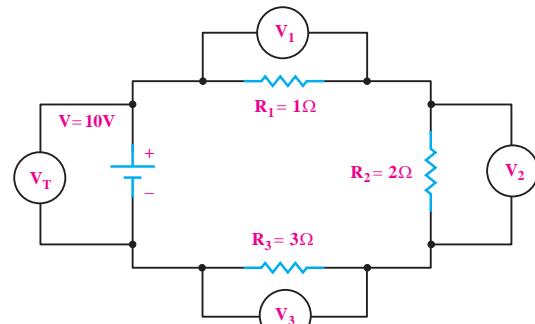

شکل ۲-۷۷ بررسی ولتاژها در مدار سری

با توجه به شکل ۲-۷۷ نتیجه می‌گیریم که در یک مدار سری:

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_{R_T} = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}$$

حل:

با توجه به قانون اهم، رابطه مقدار افت ولتاژ را در دو سر

هر مقاومت می نویسیم:

$$V_1 = R_1 \cdot I = 10I$$

$$V_2 = R_2 \cdot I = 20I$$

شکل ۲-۸۱ نحوهٔ جمع جبری دو منبع ولتاژ (نیروی محرکه)

در مداری که بیش از یک منبع وجود دارد، به جای n

منبع می‌توان منبع معادل منابع موجود را براساس رابطه

قانون KVL قرار داد. در شکل ۲-۸۲ قانون KVL به صورت

طبق قانون KVL داریم:

$$E - V_1 - V_2 = 0$$

در رابطهٔ بالا به جای E و V_1 و V_2 مقادیر معادل را

می‌نویسیم و مقدار I را محاسبه می‌کنیم:

$$12 - 10I - 20I = 0$$

$$12 - 30I = 0$$

$$12 = 30I$$


$$I = \frac{12}{30} = 0.4A \Rightarrow I = 0.4A$$

در رابطهٔ V_1 و V_2 به جای I عدد می‌گذاریم:

$$V_1 = 10I = 10 \times 0.4 = 4V \Rightarrow V_1 = 4(V)$$

$$V_2 = 20I = 20 \times 0.4 = 8V \Rightarrow V_2 = 8(V)$$

اگر دو منبع را به صورت شکل ۲-۸۰ با یکدیگر سری کنیم، منبع معادل برابر با جمع ولتاژهای دو منبع با قطب‌های نشان داده شده در شکل ۲-۸۰ است.

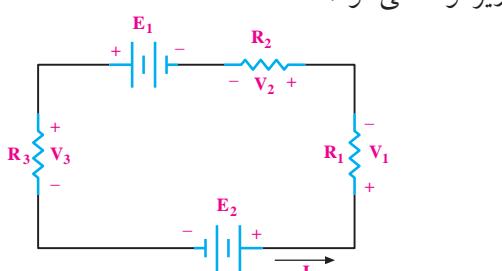

شکل ۲-۸۲

$$E_r + E_1 - V_1 - V_r - V_2 = 0$$

$$(E_r + E_1 - V_1 - V_r - V_2 = 0) \text{ (معادل منبع } E_r \text{ و } E_1)$$

هنگام نوشتندن قانون KVL در یک حلقهٔ بسته به نکات

زیر توجه کنید:

- برای حلقه، جریان I را در یک جهت دلخواه انتخاب می‌کنیم.

• KVL را در جهت جریان انتخابی می‌نویسیم.



- اگر جریان مثبت از قطب مثبت منبع خارج می‌شود،

علامت منبع را مثبت (+) و اگر به قطب مثبت (+) وارد شود

علامت آن را منفی (-) در نظر بگیرید.

- علامت مثبت (+) برای ولتاژ دو سر یک مقاومت، محلی

است که جریان به آن نقطه وارد می‌شود.

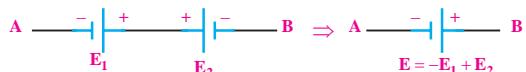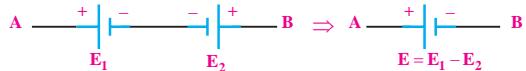

شکل ۲-۸۱

و اگر دو منبع را مطابق شکل ۲-۸۱ با یکدیگر سری کنیم، مقدار ولتاژ منبع معادل از تفاضل ولتاژ دو منبع با قطب‌های نشان داده شده در شکل ۲-۸۱ به دست می‌آید.

مثال ۱۸: رابطه KVL را برای مدار شکل ۲-۸۳ بنویسید.

$$-E_1 + E_2 + V_1 + V_2 = 0$$

مقادیر را در رابطه جایگزین می کنیم و مقدار I را به دست

می آوریم:

$$-6 + 15 + R_1 I + R_2 I = 0$$

$$-6 + 15 + 100I + 150I = 0$$

$$+9 = -250I$$

$$I = \frac{9}{250} = -0.036A \Rightarrow I = -0.036A$$

علامت منفی نشان می دهد که جهت اصلی جریان برخلاف جهت جریان انتخابی است، لذا جهت جریان باید اصلاح شود.

$$V_1 = R_1 I = 100 \times (-0.036) = -3.6V$$


$$V_2 = R_2 I = 150 \times (-0.036) = -5.4V$$

علامت منفی V_1 و V_2 به این معنی است که قطب های انتخاب شده مثبت (+) و منفی (-) باید معکوس شوند.

مثال ۱۹: در شکل ۲-۸۴ ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت های مدار را به دست آورید.

در مدارهای موازی چون دو سر هر مقاومت مستقیماً به دو سر باطری متصل است، بنابراین ولتاژ دو سر همه مقاومت ها با هم مساوی است.

ولت متر V_1 و V_2 افت ولتاژ دو سر مقاومت های R_1 و R_2 را در شکل ۲-۸۵ نشان می دهد و ولت متر V_s مقدار ولتاژ دو سر منبع تغذیه را مشخص می کند. در مدار موازی تمام این ولتاژ ها مساوی هستند و همه می ولت مترها در این شکل یک عدد را نشان می دهند.

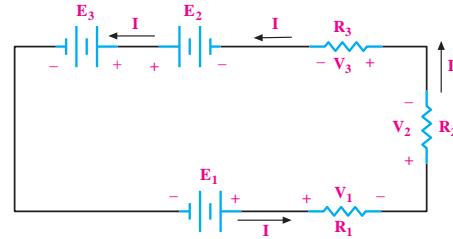

شکل ۲-۸۳


حل:

$+E_1$	$+E_2$	$-E_3$	$-V_1 - V_2 - V_3 = 0$
جریان به	جریان از قطب	جریان به	پایه ای که برای
مثبت مثبت	مثبت آن خارج	مثبت آن خارج	مقاومت، مثبت
می شود	وارد می شود	می شود	در نظر گرفته ایم
			وارد می شود

توجه داشته باشید که جهت انتخاب جریان (I) در شروع کار برای حل مسئله اختیاری است.

مثال ۲۰: در شکل ۲-۸۴ ولتاژ دو سر هر یک از

مقاومت های مدار را به دست آورید.

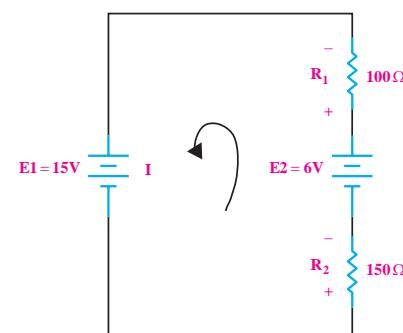

شکل ۲-۸۴


حل:

ابتدا یک جهت جریان دلخواه برای مدار در نظر می گیریم


همان‌گونه که قبلاً نیز اشاره شد، برای اندازه‌گیری افت ولتاژ دو سر مقاومت‌ها از دستگاه اندازه‌گیری ولت‌متر استفاده می‌شود. قبل از به کار گیری عملی دستگاه اندازه‌گیری ولت‌متر، آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

تمرین کلاسی ۴: در مدار شکل ۲-۸۷ افت

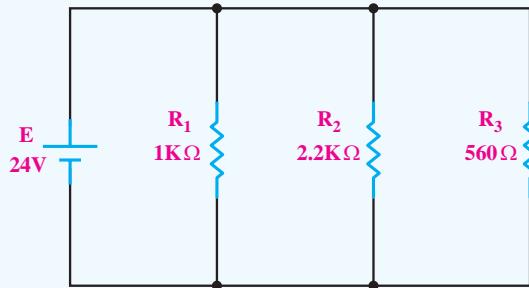ولتاژ دو سر مقاومت‌های R_1 , R_2 و R_3 را به دست آورید.



۲-۸۷

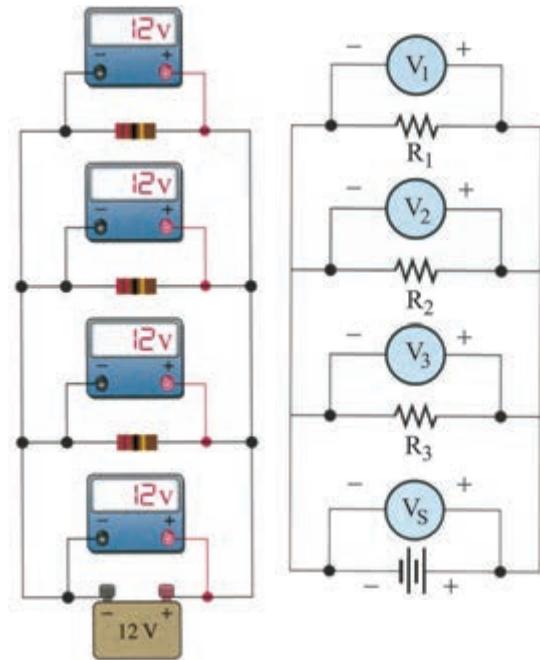

شکل ۲-۸۵ مدار با چهار مقاومت موازی

بنابراین برای مدارهای موازی می‌توانیم رابطه‌ی زیر را

بنویسیم:


$$V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_S$$

یعنی:

$$V_{R1} = V_{R2} = V_{R3} = \dots = V_S$$

مثال ۲۰: ولتاژ دو سر مقاومت‌های R_1 در مدار

شکل ۲-۸۶ را به دست آورید.

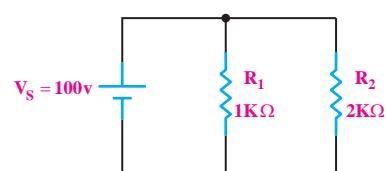

شکل ۲-۸۶

حل:

مقاومت‌های R_1 ، R_2 موازی هستند، پس افت ولتاژ دو سر این دو مقاومت با هم برابر و مساوی ولتاژ تغذیه است:

$$V_S = V_{R1} = V_{R2} = 100V$$

در منابع تغذیه‌ای که سیستم حفاظت در مقابل اتصال کوتاه دارند، برای تنظیم حداقل جریان خروجی، دو ترمینال ولتاژ خروجی را با یکدیگر اتصال کوتاه می‌کنند و با تغییر ولوم «مقدار ماکزیمم جریان خروجی منبع تغذیه را تنظیم می‌کنند، شکل ۲-۸۹. توجه داشته باشید هنگام اتصال کوتاه ولتاژ دو سر ترمینال خروجی منبع تغذیه نزدیک به صفر می‌شود.

با فشار دادن این کلید صفحه نمایش مقدار جریان را نشان می‌دهد.

با تغییر این ولوم می‌توان ماکزیمم جریان خروجی را تنظیم کرد.
با یک سیم رابط دو ترمینال خروجی را اتصال کوتاه می‌کنیم.



دو نمونه منبع تغذیه آزمایشگاهی با خروجی متغیر نشان داده شده است. خروجی این منابع تغذیه‌ی متغیر ولتاژ DC متغیر است.

با این ولوم می‌توان جریان خروجی را به میزان دلخواه تنظیم کرد.




شکل ۲-۸۹ نحوه تنظیم جریان خروجی یک منبع تغذیه

صفحه‌ی هر دستگاه الکترونیکی را پانل آن دستگاه می‌نامند.

۲-۸-۲ دستگاه اندازه‌گیری ولتاژ یا «ولت‌متر»

ولت‌متر در دو نوع عقربه‌ای و دیجیتالی ساخته می‌شود. علائمی روی این دستگاه‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی توانایی‌های دستگاه در اندازه‌گیری کمیت‌های AC, DC (موج متناوب که بعداً به آن اشاره خواهد شد)، وضعیت باتری

بیشتر منابع تغذیه‌ی آزمایشگاهی، دارای یک ولت‌متر و یک آمپر‌متر هستند تا ولتاژ دو سر خروجی منبع تغذیه و جریان مصرف کننده را بدون نیاز به یک ولت‌متر و آمپر‌متر دیگر، نشان دهند. از طرفی برای محدود کردن جریان خروجی در مقابل اتصال کوتاه و یا به هر دلیل دیگر، یک ولوم به نام «Current» روی دستگاه نصب شده است با تنظیم این ولوم می‌توان جریان خروجی منبع تغذیه را به هر مقدار دلخواه تنظیم کرد.

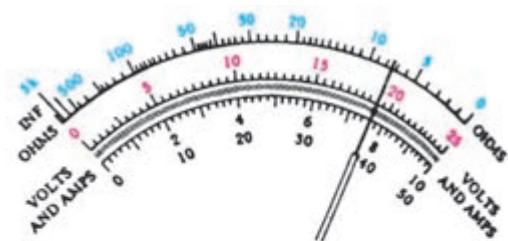

شکل ۲-۹۰ صفحه مولتی متر عقربه‌ای

ولت‌متر دیجیتالی نوع دیگری از ولت‌متر است. بزرگ‌ترین مزیت این دستگاه، نشان دادن کمیت به همراه واحد آن به صورت عدد و رقم است. به منظور داشتن دقت بیشتر، همیشه رنجی را انتخاب می‌کنیم که تقریباً ارقام روی صفحه‌ی نمایش بتواند مقدار کمیت را نشان دهد. شکل ۲-۹۱ یک نمونه ولت‌متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۹۱ ولت‌متر عقربه‌ای

این ولت‌متر گران است. برای اندازه‌گیری از مولتی متر استفاده کنید.

داخلی دستگاه و مواردی دیگر است. این علامت با توجه به توانایی‌های دستگاه‌های مختلف، متفاوت است. ولت‌متر یکی از حوزه‌های کار مولتی متر است. در مولتی مترهای عقربه‌ای برای خواندن دقیق ولتاژ، باید به کلید سلکتور اصلی مولتی متر، که ماکریم مقدار ولتاژ را روی صفحه‌ی مدرج نشان می‌دهد، توجه کنیم و همچنین باید تعداد تقسیمات آن کمیت را روی صفحه‌ی مدرج در نظر بگیریم.

برای به دست آوردن مقدار کمیت ولتاژ اندازه‌گیری شده، ابتدا باید بینیم که عقربه چند قسمت منحرف شده است. سپس تعداد تقسیمات را در ماکریم مقدار رنج روی صفحه (بزرگ‌ترین عدد روی صفحه‌ی مدرج) ضرب کنیم. در نهایت مقدار به دست آمده را بر تعداد تقسیمات صفحه‌ی مدرج تقسیم می‌کنیم. به طور مثال اگر کلید سلکتور روی ۵۰۰ ولت قرار دارد و از طرفی درجه بندی صفحه‌ی مدرج، ۵۰ قسمت است، ضریب صفحه ۱۰ می‌شود زیرا:


$$\frac{500}{50} = 10 \text{ ضریب صفحه}$$

حال اگر عقربه به اندازه‌ی ۳۸ قسمت منحرف شده باشد، باید این عدد را در ده ضرب کنیم تا مقدار اندازه‌گیری شده به دست آید.

$$38 \times \frac{500}{50} = \frac{(رجح ولت‌متر)}{(حداکثر درجه بندی)} = 380(V)$$

۲-۹ آزمایش شماره‌ی (۳)

- منبع تغذیه را روشن کنید.
- سعی کنید به کمک ولت‌متر جداگانه‌ای که به منبع تغذیه وصل کرده‌اید، ولتاژ خروجی را روی $1/25V$ ، $3/85V$ ، $5/1V$ ، $4/5V$ ، $6/85V$ ولت تنظیم کنید.
- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، رنج کلید ولت‌متر را طوری انتخاب کنید که انحراف عقره، بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد به عنوان مثال اگر می‌خواهید ولتاژ $4/5$ ولت را اندازه‌بگیرید رنج ولت‌متر را روی $5V$ قرار دهید.
- بر روی اکثر منابع تغذیه، علاوه بر ولوم تنظیم ولتاژ، یک ولوم دیگر به نام FINE وجود دارد که با تغییر این ولوم می‌توان ولتاژ خروجی را در حد دهم ولت تنظیم کرد.
- موضوع ب- ولتاژ در مدار سری و قانون KVL**
- ولتاژ منبع تغذیه را صفر کنید.
- مداری مطابق شکل ۲-۹۳ بیندید.

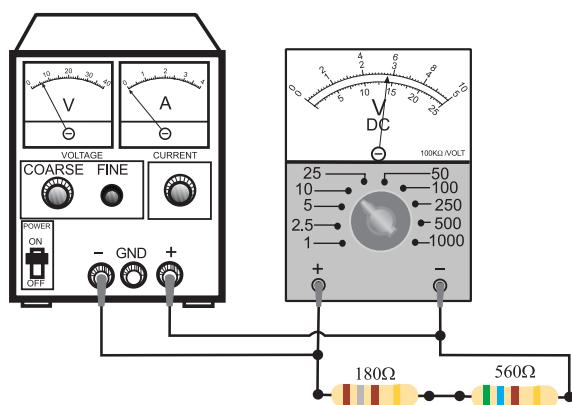

شکل ۲-۹۳

- رنج مولتی‌متر را روی 10 ولت قرار دهید.
- منبع تغذیه را طوری تنظیم کنید که ولت‌متری که مانند شکل ۲-۹۳ در مدار قرار دارد، مقدار 6 ولت را نشان دهد.
- ولت‌متر را یک بار به دو سر مقاومت 180 اهم و یک

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۲-۹-۱ هدف آزمایش:

آشنایی با منبع تغذیه و اندازه‌گیری ولتاژها در مدار سری

و موازی و تحقیق عملی قانون ولتاژ KVL


۲-۹-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و موارد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه $1A$, $0-15V$	یک دستگاه
۲	مولتی‌متر عقره‌ای یا دیجیتالی	یک یا دو دستگاه
۳	مقاومت $0-180\Omega$ وات	یک عدد
۴	مقاومت $0-560\Omega$ وات	یک عدد
۵	سیم‌های یک سر گیره سوسناری	چهار رشته
۶	سیم‌های دو سر گیره سوسناری	دو رشته
۷	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۲-۹-۳ مراحل اجرای آزمایش:

موضوع الف - آشنایی با منبع تغذیه

- منبع تغذیه را با احتیاط به برق شهر وصل کنید.
- مدار شکل ۲-۹۲ را بیندید. حتی اگر منبع تغذیه شما ولت‌متر داشت باز هم، خروجی آن را حتماً به ولت‌متر جداگانه وصل کنید.

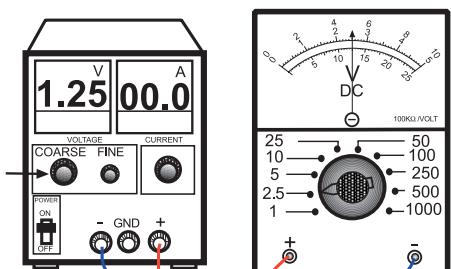

شکل ۲-۹۲

■ در شکل ۲-۹۳ حوزه‌ی کار مولتی‌متر را روی ۲۵ ولت قرار دهید.

■ ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی زیاد کنید.
■ مولتی‌متر را به قسمت ورودی مدار وصل کنید.

■ افزایش ولتاژ منبع تغذیه را تا وقتی که مولتی‌متر ولتاژ ورودی را ۱۲ ولت نشان می‌دهد، ادامه دهید.

■ در این حالت ولتاژ دو سر مقاومت‌های 180Ω و 560Ω را با مولتی‌متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

توجه

برای اندازه‌گیری ولتاژ در هر قسمت، مولتی‌متر را جابه‌جا کنید.



بار به دو سر مقاومت ۵۶۰ اهم وصل کنید. مقدار ولتاژ دو سر این مقاومت‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


■ مقدار ولتاژ را که مولتی‌متر در هر یک از حالت‌های زیر نشان می‌دهد بخوانید و یادداشت کنید:

مقدار ولتاژ را که مولتی‌متر برای کل مدار نشان می‌دهد.	$V_1 = 6 V$
مقدار ولتاژ را که ولت متر در دو سر مقاومت ۱۸۰ اهم نشان می‌دهد.	$V_2 = V$
مقدار ولتاژ را که ولت متر در دو سر مقاومت ۵۶۰ اهم نشان می‌دهد.	$V_3 = V$

سوال ۱۵: آیا مقدار $V_1 = V_2 + V_3$ است؟ چرا؟ توضیح دهید.

مقدار ولتاژ را که مولتی‌متر در دو سر مقاومت 180Ω نشان می‌دهد.	$V_2 = V$
مقدار ولتاژ را که مولتی‌متر در دو سر مقاومت 560Ω نشان می‌دهد.	$V_3 = V$

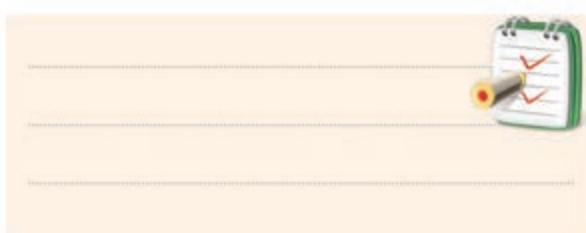سوال ۱۶: مقادیر $V_1 = 6 V$ و $V_3 = 12 V$ با یکدیگر مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ دقیقاً توضیح دهید.




توجه
استفاده از مولتی‌متر عقربه‌ای یا دیجیتالی تفاوتی ندارد، هر کدام را که در اختیار دارید، استفاده کنید.

- رنج مولتی متر را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید.
- ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی ۶ ولت تنظیم کنید.

در این مدار، اندازه گیری ها توسط یک مولتی متر انجام می شود. شکل نشان داده شده مشخص کنندهی حالت های اندازه گیری است. برای هر اندازه گیری باید سیم های رابط مولتی متر را جایه جا کنید.

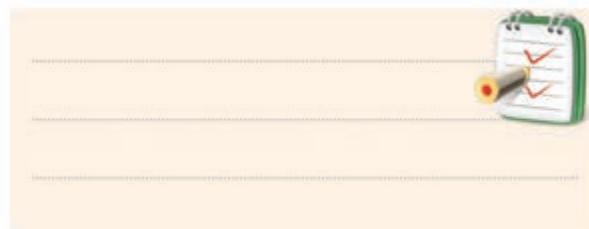سوال ۱۷: آیا می توان نتیجه گرفت که در هر دو مرحله‌ی آزمایش که انجام شد، رابطه‌ی $V_1 + V_2 = V_3$ برقرار است؟ به عبارتی دیگر آیا جمع جبری افت ولتاژها در حلقه‌ی بسته‌ی مدار سری، صفر است، $V_1 - V_2 - V_3 = 0$ توضیح دهید.



- مولتی متر در شکل ۲-۹۴ چه عددی را نشان می دهد؟
- یادداشت کنید.

ولتاژ را که مولتی متر در حالت (۱) نشان می دهد.	$V_1 = \dots \text{ (V)}$
---	---------------------------


موضوع ج- اندازه گیری ولتاژ دو سر مقاومت‌ها

در مدار موازی

- منبع تغذیه را روی صفر ولت بگذارید.
- مدار را مطابق شکل ۲-۹۴ بیندید.

- مولتی متر را در حالت (۲) در شکل ۲-۹۵ قرار دهید و به دو سر مقاومت 180Ω وصل کنید و مقدار ولتاژ نشان داده شده را بخوانید و یادداشت کنید.

ولتاژ را که مولتی متر در حالت (۲) نشان می دهد.	$V_2 = \dots \text{ (V)}$
---	---------------------------

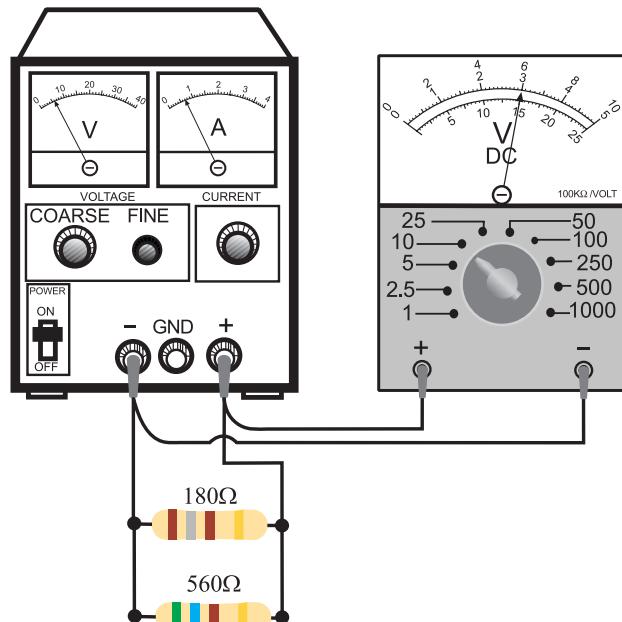


شکل ۲-۹۴

ولتاژ را که مولتیمتر در
حالت (۳) نشان می‌دهد.

$$V_3 = \dots \text{ (V)}$$

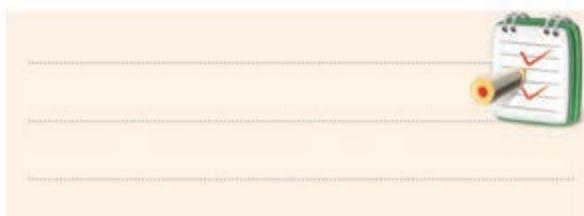سوال ۱۸: آیا هر سه ولتاژ اندازه‌گیری شده‌ی V_1 و V_2 و V_3 یکسان هستند؟ چرا؟ توضیح دهید.



۲-۹-۴ نتایج آزمایش:


آنچه را که در این آزمایش فراگرفته‌اید به اختصار شرح دهید.

-الف-


-ب-

-ج-

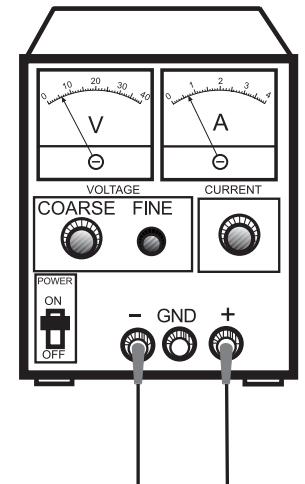
حافظت از وسایل، مهارت ارزش‌گذاری بر ثروت عمومی را ایجاد می‌کند و میزان هزینه‌هایی که برای تحصیل هر فرد از طرف خانواده و دولت صرف می‌شود را کاهش می‌دهد.



حالت (۲)

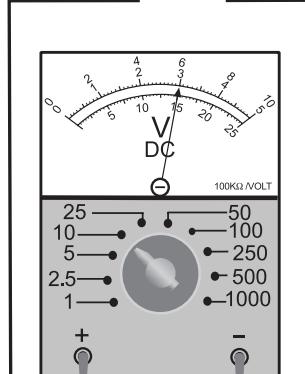

حالت (۳)

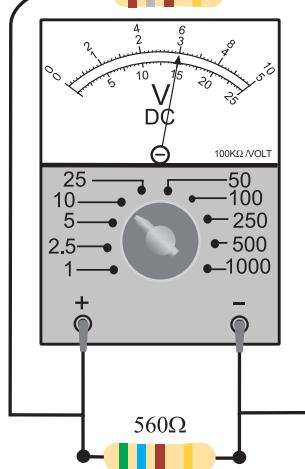

شکل ۲-۹۵

■ مولتیمتر را در حالت (۳) به دو سر مقاومت 560Ω به صورت موازی وصل کنید و ولتاژ را بخوانید و یادداشت کنید.

برای جریان در مدار سری می‌توانیم رابطه‌ی زیر را

۲-۱۰ محاسبه‌ی جریان و توان در مدار سری و مدار

بنویسیم:

موازی

$$I_{A_1} = I_{A_2} = I_{A_3} = I_{A_4} = I_T$$

يعني :

$$I_{R_1} = I_{R_2} = I_{R_3} = I_T$$


طبق قانون اهم، جریان کل در مدار سری شکل ۲-۹۶

برابر است با:

$$I_T = \frac{E}{R_T} = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

مثال ۲۱: در شکل ۲-۹۷ جریان هر یک از مقاومت‌های

مدار و جریان کل مدار چند میلی‌آمپر است؟

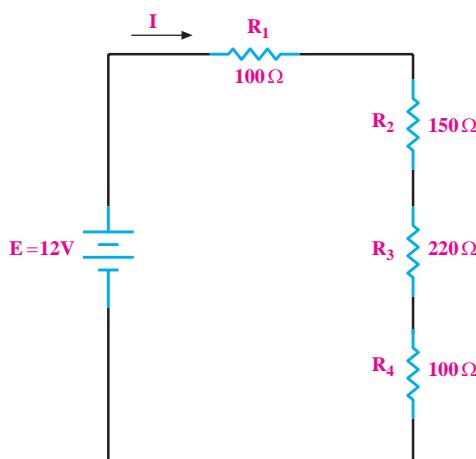

شکل ۲-۹۷ محاسبه‌ی جریان در مدار سری

حل:

مقاومت معادل را به دست می‌آوریم:


$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4$$

$$R_T = 100 + 150 + 220 + 100 = 570\Omega$$


با استفاده از قانون اهم، جریان مدار را محاسبه می‌کنیم:

۲-۱۰-۱ محاسبه‌ی جریان و توان در یک مدار سری

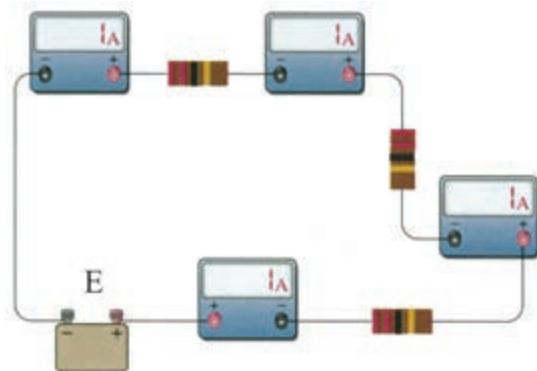چون در مدار سری یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد در نتیجه جریان عبوری از تمام مقاومت‌ها ثابت است. مطابق شکل ۲-۹۶ در یک مدار سری هر یک آمپرترها جریان‌های مساوی را نشان می‌دهند.



الف - مدار واقعی

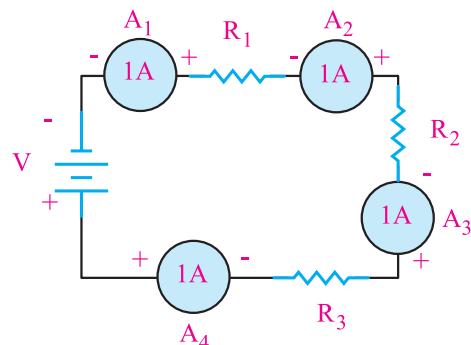

ب - نقشه‌ی فنی

شکل ۲-۹۶ جریان مدار سری همواره ثابت

نکته:

ولتاژ منابع تغذیه‌ی DC را در مدارها با حروف E یا V

نمایش می‌دهند.



از رابطه‌ی $P=EI$ است.

توجه

در یک مدار سری، توان کل مصرفی برابر با مجموع توان‌های مصرفی دو سر هر مصرف کننده است.

$$P_T = P_1 + P_2$$



راه حل اول: ابتدا توان کل را به دست می‌آوریم:

$$P_T = 100 + 100 = 200 \text{ W}$$

رابطه‌ی توان را برابر حسب ولتاژ و جریان می‌نویسیم و جریان

مدار را با استفاده از مقادیر توان و ولتاژ محاسبه می‌کنیم:

$$P_T = I \cdot V$$

$$I = \frac{P_T}{V} = \frac{200}{220} = 0.91 \text{ A} \Rightarrow I = 0.91 \text{ A}$$

راه حل دوم: استفاده از رابطه‌ی $P = EI$ ابتدا مقاومت

اهمی هر یک از مصرف کننده‌ها را با استفاده از رابطه‌ی توان

محاسبه می‌کنیم:

$$P_1 = \frac{V^2}{R_1}$$

$$R_1 = \frac{V^2}{P_1} = \frac{(110)^2}{100} = 121 \Omega$$

برای مقاومت R_2 نیز با همین روش عمل می‌کنیم:

$$R_2 = \frac{V^2}{P_2} = \frac{(110)^2}{100} = 121 \Omega$$

مقدار مقاومت کل را محاسبه می‌کنیم:

$$R_T = R_1 + R_2 = 121 + 121 = 242 \Omega$$

$$I = I_{R_1} = I_{R_2} = I_{R_T} = \frac{E}{R_T}$$

$$I = \frac{E}{R_T} = \frac{12}{57} = 0.21 \text{ A} \Rightarrow I = 0.21 \text{ A}$$

برای تبدیل جریان بر حسب میلی‌آمپر، مقدار جریان بر

حسب آمپر را در عدد ۱۰۰۰ ضرب می‌کنیم:


$$1 \text{ A} = 1000 \text{ mA} = 10^3 \text{ mA}$$

$$I = 0.21 \times 1000 = 21 \text{ mA} \Rightarrow I = 21 \text{ mA}$$

مثال ۲۲: در شکل ۲-۹۸ دو عدد لامپ ۱۱۰ ولت، ۱۰۰

وات با هم سری شده‌اند و به ولتاژ ۲۲۰ ولت اتصال دارند.


جریان عبوری از هر لامپ چند آمپر است؟

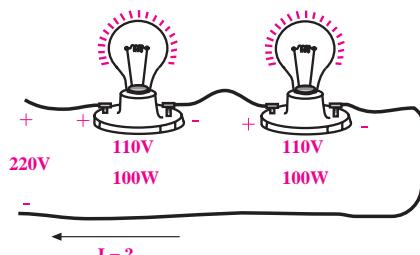

شکل ۲-۹۸

حل:

می‌توانیم به جای دو عدد لامپ، دو عدد مقاومت در نظر بگیریم و به جای مدار عملی شکل ۲-۹۸ از نقشه‌ی فنی مدار شکل ۲-۹۹ برای محاسبات استفاده کنیم.

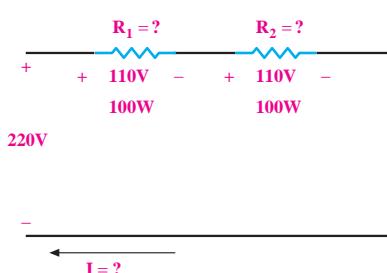

شکل ۲-۹۹

برای حل مسئله سه روش وجود دارد، روش اول استفاده

جریان مدار را به دست می‌آوریم:

$$V_1 = R_1 \cdot I = 10 \times 0.1 = 1V$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{220}{242} = 0.91A \Rightarrow I = 0.91A$$

با استفاده از قانون حلقه‌ی KVL مقدار ولتاژ V_r را

محاسبه می‌کنیم:

$$E - V_1 - V_r = 0$$

$$12 - 1 - V_r = 0 \Rightarrow V_r = 11(V)$$

با استفاده از قانون اهم مقدار R_r را به دست می‌آوریم:

$$V_r = R_r \cdot I \Rightarrow 11 = R_r \times 0.1$$


$$R_r = \frac{11}{0.1} = 11\Omega \Rightarrow R_r = 11\Omega$$

۲-۱۰-۲ محاسبه جریان و توان در مدار موازی

جریان در هر شاخه‌ی یک مدار موازی به نسبت عکس مقدار مقاومت‌های هر شاخه تقسیم می‌شود، زیرا طبق قانون اهم، $I = \frac{V}{R}$ است. در مدار موازی جریانی که از منبع کشیده می‌شود، بین مقاومت‌ها تقسیم می‌شود. یا به عبارت دیگر داریم:

$I =$	I_1	$+I_r$	$+I_n$
جریانی که از منبع	جریان	جریان	جریان
کشیده می‌شود	عنصر اول	عنصر دوم	عنصر nام

جریان در مدار موازی بین عناصر به نسبت عکس مقدار اهمی مقاومت‌ها تقسیم می‌شود، شکل ۲-۱۰۱.

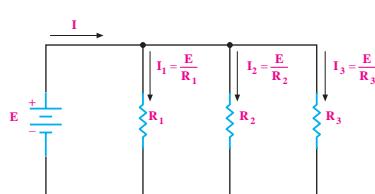

شکل ۲-۱۰۱ جریان I به نسبت عکس مقدار اهمی مقاومت‌ها تقسیم می‌شود.

راه حل سوم: می‌دانیم جریان در مدار سری یکسان

است:


$$I = I_1 = I_r$$

با استفاده از رابطه‌ی $I = \frac{P}{V}$ مقدار I را محاسبه می‌کنیم:

$$I = \frac{P_1}{V_1} = \frac{0.1}{11} = 0.91A \Rightarrow I = 0.91A$$

همان‌طور که مشاهده می‌شود، مقدار جریان از سه روش یکسان است.

مثال ۲۳: در شکل ۲-۱۰۰ مقاومت R_2 چند اهم است؟

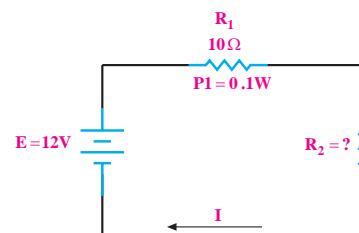

شکل ۲-۱۰۰

حل:

رابطه‌ی توان را برای R می‌نویسیم:

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = R_1 \cdot I^2$$


مقادیر R و P را در رابطه قرار می‌دهیم و مقدار I را

محاسبه می‌کنیم:

$$0.1 = 10 \cdot I^2 \Rightarrow I^2 = \frac{0.1}{10} = 0.01$$

$$I = 0.1A$$

مثال ۲۴: در شکل ۲-۱۰۴ جریان I_5 چند آمپر است؟

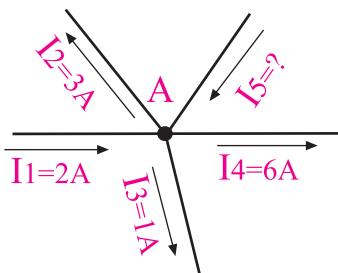

شکل ۲-۱۰۴

حل:

قانون KCL را در گره A می‌نویسیم:

$$I_1 - I_2 - I_3 + I_4 = 0$$

به جای جریان‌ها مقدار عددی می‌گذاریم:


$$2 - 3 - 1 + 6 = 0$$

جریان I_5 را به دست می‌آوریم:

$$2 - 1 + I_5 = 0$$

$$I_5 = 1 \text{ A}$$

مثال ۲۵: در شکل ۲-۱۰۵ جریان I چند آمپر است؟

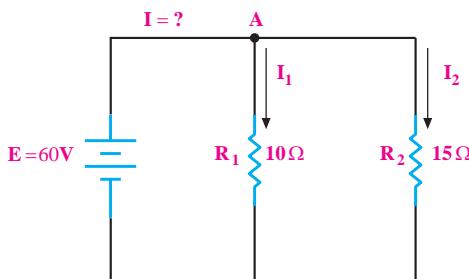

شکل ۲-۱۰۵


حل:

قانون KCL را در گره A می‌نویسیم:

$$I - I_1 - I_2 = 0$$


۲-۱۰-۳- قانون جریان کریشهف (KCL)

طبق این قانون (KCL) جمع جریان‌هایی که در یک مدار الکتریکی به یک نقطه وارد می‌شوند برابر با صفر است، یا به معنی دیگر، جمع جریان‌هایی که به یک نقطه وارد می‌شوند برابر جمع جریان‌هایی است که از آن نقطه خارج می‌شوند، شکل ۲-۱۰۲.

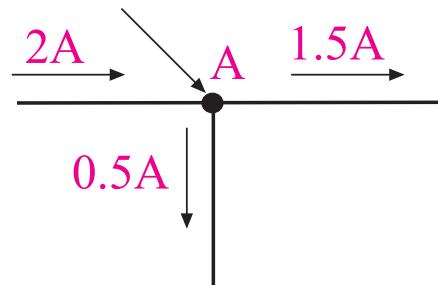

شکل ۲-۱۰۲

در شکل ۲-۱۰۲ جریانی برابر ۲ آمپر به نقطه A وارد می‌شود و جریان‌های $0/5$ و $1/5$ آمپری (0.5 A + 0.5 A) از آن نقطه خارج می‌شود. جریان‌های وارد به نقطه یا گره (NODE) را معمولاً با علامت مثبت (+) و جریان‌هایی که از نقطه یا گره خارج می‌شوند با علامت منفی (-) نشان می‌دهند. همان‌طور که در شکل ۲-۱۰۳ مشاهده می‌شود، مجموع جریان‌های ورودی به گره A ۲A و جریان خارج شده از گره زیر ۲A است.

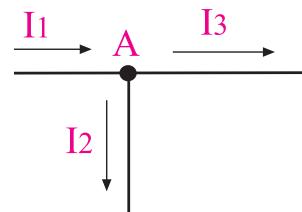

شکل ۲-۱۰۳

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

رابطه‌ی بالا را به صورت زیر نیز می‌توانیم بنویسیم:
 $\sum I = 0$

می‌خوانیم: زیگمای I برابر صفر است.

مقدار جریان I_1 و I_2 را با استفاده از قانون اهم محاسبه می‌کنیم:

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{6 / 875}{1000} = 0.006875 A = 6 / 875 mA$$

$$\Rightarrow I_1 = 6 / 875 mA$$

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{6 / 875}{2200} = 0.003125 A = 3 / 125 mA$$

$$\Rightarrow I_2 = 3 / 125 mA$$

$$I_1 = \frac{E}{R_1} = \frac{6}{10} = 6 A \Rightarrow I_1 = 6 A$$

$$I_2 = \frac{E}{R_2} = \frac{6}{15} = 4 A \Rightarrow I_2 = 4 A$$

مقادیر I_1 و I_2 را در رابطه‌ی KCL قرار می‌دهیم و مقدار

I را حساب می‌کنیم:

$$I - 6 - 4 = 0$$

$$I - 10 = 0 \Rightarrow I = 10 A$$

راه حل دوم: با استفاده از روابط زیر که به تقسیم جریان

بین دو شاخه‌ی موازی مشهور است می‌توانیم جریان‌های I_1 و I_2 را محاسبه کنیم:

ابتدا مقدار I_1 را محاسبه می‌کنیم:

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{و} \quad I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

ابتدا مقدار I_1 را محاسبه می‌کنیم:

$$I_1 = 10 mA \frac{2200}{1000 + 2200} = 6 / 875 mA$$

$$\Rightarrow I_1 = 6 / 875 mA$$


مقدار جریان I_2 را محاسبه می‌کنیم:

$$I_2 = 10 mA \frac{1000}{1000 + 2200} = 3 / 125 mA$$

$$\Rightarrow I_2 = 3 / 125 mA$$

مثال ۲۷: توان تلف شده در هر مقاومت شکل ۲-۱۰۷ و


توان مصرفی کل مدار چند وات است؟

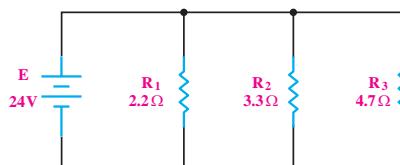

شکل ۲-۱۰۷

مثال ۲۶: در شکل ۲-۱۰۶ مقدار جریان‌های I_1 و I_2 را

به دست آورید.

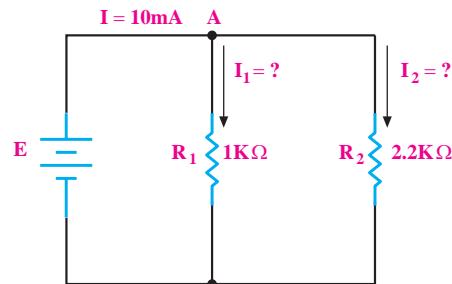

شکل ۲-۱۰۶

راه حل اول:

با توجه به مقادیر R_1 و R_2 ، مقدار R_T را محاسبه می‌کنیم:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1000 \times 2200}{1000 + 2200} = 687 / 5 \Omega$$

ولتاژ E را محاسبه می‌کنیم:

$$E = 687 / 5 \times 10 \times 10^{-3} = 6 / 875 V$$

با توجه به این که مدار موازی است و ولتاژ دو سر

حل:

با استفاده از رابطه‌ی مقدار توان را در هر یک از مقاومت‌ها محاسبه می‌کنیم:

$$P_1 = \frac{E^2}{R_1} = \frac{(24)^2}{2/2} = 261/8 \text{ W} \Rightarrow P_1 = 261/8 \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{E^2}{R_2} = \frac{(24)^2}{3/3} = 174/5 \text{ W} \Rightarrow P_2 = 174/5 \text{ W}$$

$$P_3 = \frac{E^2}{R_3} = \frac{(24)^2}{4/7} = 122/5 \text{ W} \Rightarrow P_3 = 122/5 \text{ W}$$

توان کل برابر است با مجموع توان‌های مصرفی در هر مقاومت:

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$


$$P_T = 261/8 + 174/5 + 122/5 = 558/8 \text{ W}$$

$$R_T = 558/8 \text{ W}$$



تمرین کلاسی ۵: توان تلف شده در

هر مقاومت در شکل ۲-۱۰۸ و توان مصرفی کل مدار چند وات است؟

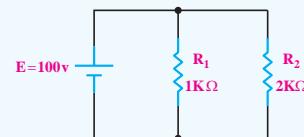

شکل ۲-۱۰۸



هر آمپر متر مقداری مقاومت داخلی دارد که به علت وجود مقاومت، ممکن است مقدار جریان اندازه‌گیری شده در دو رنج مختلف، تفاوت داشته باشد.

انتخاب رنج مناسب در اندازه‌گیری جریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اندازه‌گیری جریان در مولتی‌مترهای دیجیتالی، معمولاً به صورت اتوماتیک نیست. در هنگام اندازه‌گیری جریان باید تغییر رنج (حوزه‌ی کار) به صورت دستی انجام شود. برای اندازه‌گیری جریان در این دستگاه‌ها، ابتدا سلکتور را در

نکته ۱: برای اندازه‌گیری جریان در

مدارهای الکتریکی از آمپر متر استفاده می‌شود.



۲-۱۲ آزمایش شماره‌ی (۳)

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

۲-۱۲-۱ هدف آزمایش:

اندازه‌گیری جریان در مدارهای سری و موازی و تحقیق عملی قانون KCL، تأثیر تغییر ولتاژ روی مقاومت VDR

۲-۱۲-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات تجهیزات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه ۰-۱۵V-۱A	یک دستگاه
۲	مولتی‌متر عقربه‌ای یا دیجیتالی	یک دستگاه
۳	مقاومت‌های 220Ω ، 560Ω از هر کدام	یک عدد
۴	مقاومت وابسته به ولتاژ (VDR)	یک عدد
۵	سیم‌های دو سرگیره سوسماری	چهار رشته
۶	سیم‌های یک سرگیره سوسماری	چهار رشته
۷	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

۲-۱۲-۳ مراحل اجرای آزمایش

موضوع الف- اندازه‌گیری جریان در مدار

سری

- ولتاژ منبع تغذیه را صفر کنید.
- مداری مطابق شکل ۲-۱۱۰ را روی بردبرد بیندید.

توجه

برای اندازه‌گیری جریان، فقط از یک مولتی‌متر و به صورت مرحله‌ای استفاده کنید.



مقدار ماکریم قرار دهد. اگر مقدار جریان توسط تمامی ارقام صفحه‌ی نمایش نشان داده نشد، مولتی‌متر را از مدار جدا کنید سپس رنج مولتی‌متر را به تدریج کم کنید.

در ضمن در بسیاری از مولتی‌مترها، ترمینال جریان از ترمینال ولتاژ جدا است. در این دستگاه‌ها باید جریان را به ترمینال mA و com اعمال کرد.

اگر حدود جریان مورد اندازه‌گیری از قبل مشخص باشد، رنج مناسب را انتخاب کنید. چنان‌چه مقدار تقریبی جریان از قبل مشخص نبود، ابتدا رنج آمپر متر را در بیش‌ترین مقدار خود قرار دهید.

در شکل ۲-۱۰۹ یک نمونه میلی‌آمپر متر مالتی رنج با ۱۰ رنج مختلف نشان داده شده است.




شکل ۲-۱۰۹ یک نمونه میلی‌آمپر متر آزمایشگاهی

این نمونه میلی‌آمپر متر آزمایشگاهی است و گران قیمت است. برای اندازه‌گیری از مولتی‌متر استفاده کنید.

سوال ۱۹: آیا هر سه جریان یکسان هستند؟ چرا؟

توضیح دهید؟

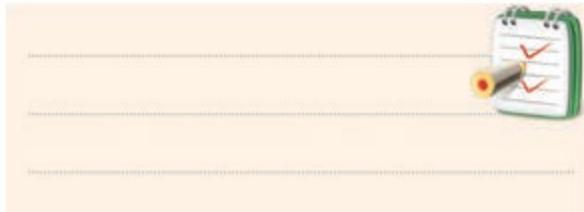

توجه

آمپرmetr در مدار به صورت سری به قطعات وصل می شود.



توجه

هنگام تغییر رنج آمپرmetr حتما آن را از مدار جدا کنید، یا جریان برق را قطع کنید.




موضوع ب- تحقیق روی قانون KCL و اندازه‌گیری جریان در مدار موازی

ولتاژ منبع تغذیه را صفر کنید.

مداری مطابق شکل ۱۱۱-۲ بیندید.

میلیآمپر متر را ابتدا مطابق شکل ۱۱۱-۲ به صورت سری به ورودی منبع تغذیه‌ی حالت (۱) اتصال دهید و مقدار جریان مدار را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

$$I_{\text{کل}} = I_1 = \dots \text{mA}$$

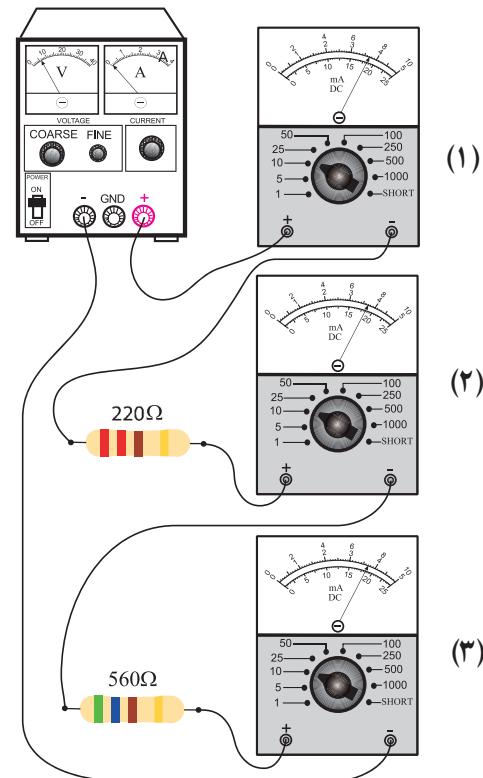

شکل ۲-۱۱۰

■ رنج میلیآمپر متر را روی 10 mA بگذارید.

■ منبع تغذیه را روی 6 Volt تنظیم کنید.

■ جریانی که میلیآمپر متر در حالت‌های مختلف نشان می‌دهد را بخوانید و یادداشت کنید.

$I_{\text{کل}} = I_1 = \dots \text{mA}$ جریانی که میلیآمپر در حالت (۱) نشان می‌دهد.

$I_1 = \dots \text{mA}$ جریانی که میلیآمپر در حالت (۲) نشان می‌دهد.

$I_2 = \dots \text{mA}$ جریانی که میلیآمپر در حالت (۳) نشان می‌دهد.

طبق شکل ۲-۱۱۱ (حالت ۳) میلیآمپر متر را به طور سری به مقاومت Ω وصل کنید و جریان را اندازه گیری و یادداشت کنید.

$$I_3 = \dots \text{mA}$$

- رنج میلیآمپر متر حالت (۱) را روی 50 mA قرار دهید.
- ولتاژ خروجی منبع تغذیه را روی 5 Volt تنظیم کنید.

مقادیری که میلیآمپر متر نشان می دهد را بخوانید و یادداشت کنید.

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots \text{mA}$$

حالت (۱) نشان می دهد.


$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots \text{mA}$$

حالت (۲) نشان می دهد.

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots \text{mA}$$

حالت (۳) نشان می دهد.

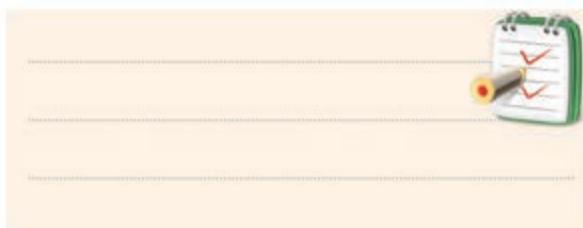سؤال ۲۰: با توجه به نتایج آزمایش بالا، رابطه $I_1 = I_2 + I_3$ تأیید می شود؟ چرا؟ توضیح دهید.




ولتاژ منبع تغذیه را کمی کم کنید تا میلیآمپر متر در حالت (۱) جریان 10 mA را نشان دهد.

جریان های مقاومت Ω (حالت ۲) و 560Ω (حالت ۳) را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

توجه

در هر مرحله که مولتی متر (میلیآمپر متر) را از مدار جدا می کنید، محل اتصال دو سیم مولتی متر را با یک قطعه سیم، اتصال کوتاه کنید.

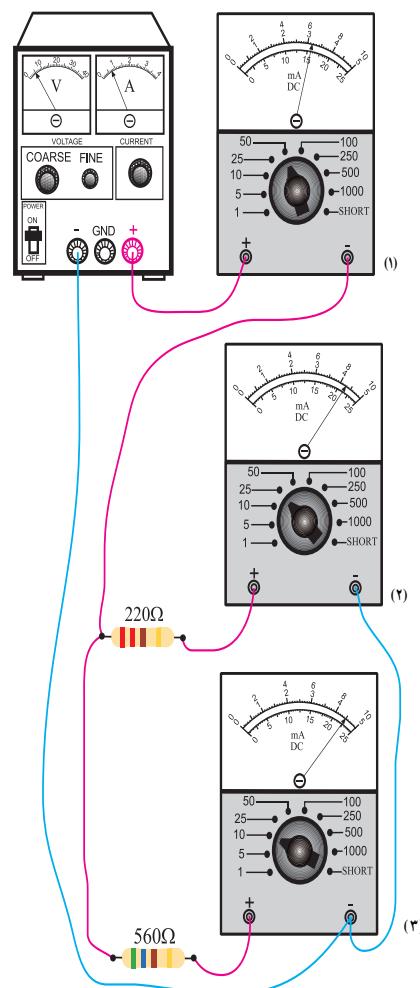

شکل ۲-۱۱۱

طبق شکل ۲-۱۱۱ (حالت ۲)، میلیآمپر متر را به طور سری به مقاومت Ω وصل کنید و جریان را اندازه گیری و یادداشت کنید.


$$I_1 = \dots \text{mA}$$

موضوع ج- بررسی اثر تغییرات ولتاژ روی مقاومت اهمی وابسته به ولتاژ (VDR)

در صورت موجود بودن مقاومت VDR و نیز دسترسی به منبع ولتاژ DC با رنج بالا، این آزمایش را می‌توانید انجام دهید.

■ مقدار ولتاژ ورودی منبع تغذیه را روی ۳۰ ولت تنظیم کنید.

■ مدار شکل ۲-۱۱۲ را روی برد بیندید.

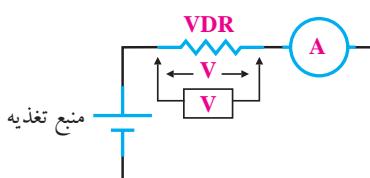

۲-۱۱۲

■ یک ولت متر به طور موازی به دو سر مقاومت VDR وصل کنید و ولتاژ دو سر آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{VDR} = \dots \text{ (V)}$$

■ با تغییر ولتاژ منبع تغذیه مطابق جدول زیر، در هر مرحله مقدار ولتاژ دو سر مقاومت و نیز جریان عبوری از مدار را اندازه بگیرید و در جدول ۲-۵ یادداشت کنید.

جدول ۲-۵

مرحله	$E_{(volt)}$	$V_{VDR(V)}$	$I_{(A)}$	$R_{VDR(\Omega)}$
۱	۳۰			
۲	۵۰			
۳	۱۰۰			
۴	۱۵۰			

كل $I_1 = I_2 = 10 \text{ mA}$ جریانی که میلی آمپر متر در

حالت (۱) نشان می‌دهد.


جریانی که میلی آمپر متر در $I_2 = \dots \text{ mA}$

حالت (۲) نشان می‌دهد.

جریانی که میلی آمپر متر در $I_2 = \dots \text{ mA}$

حالت (۳) نشان می‌دهد.


سوال ۲۱: آیا رابطه $I_1 - I_2 = 0$ (قانون KCL) با توجه به مقادیر به دست آمده در مدار شکل ۲-۱۱۱ صادق است؟ توضیح دهید.

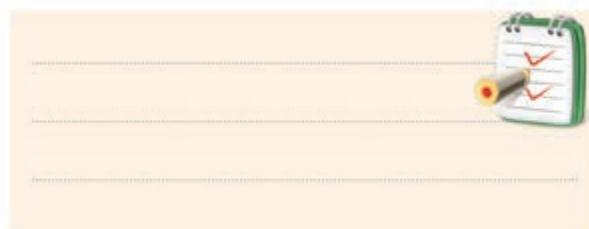

سوال ۲۲: آیا رابطه تقسیم جریان به دو شاخه موازی در مدار شکل ۲-۱۱۱ صادق است؟ توضیح دهید.

$$\begin{cases} I_r = I_1 \frac{R_1}{R_1 + R_2} \\ I_r = I_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

روابط تقسیم جریان بین دو شاخه موازی

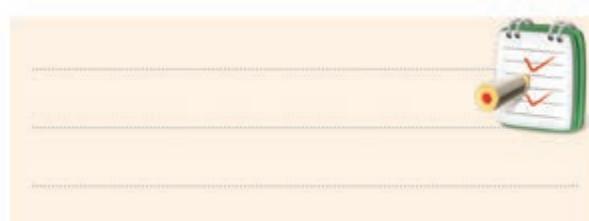

۲-۱۳ پیل‌ها و باتری‌ها

پیل وسیله‌ای است که انرژی را به صورت انرژی شیمیایی ذخیره و هنگام تحویل به مصرف کننده، آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. از اتصال چند پیل الکتروشیمیایی، یک باتری تشکیل می‌شود. در بین عامه به اشتباه از اصطلاح باتری به جای پیل استفاده می‌شود.

۲-۱۳-۱ انواع پیل

در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان پیل‌ها را به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم کرد.

پیل‌های اولیه پیل‌هایی هستند که قابل شارژ مجدد نیستند و پس از اتمام عمر مفید، باید آن‌ها دور از داشت. از پیل‌های اولیه که به صورت پیل یا باتری ساخته می‌شود می‌توان انواع باتری‌های ساعت مچی یا باتری‌های چراغ قوه را نام برد.

پیل‌های ثانویه پیل‌های قابل شارژ هستند. پس از خالی شدن، مجدداً می‌توان آن‌ها را با جریان DC شارژ کرد. پیل‌های ثانویه را به صورت باتری می‌سازند. از انواع باتری‌های ثانویه می‌توان به باتری خودرو اشاره کرد که در انواع مختلف ساخته می‌شود.

۲-۱۳-۲ پیل‌های اولیه

پیل‌های اولیه در صنعت اصطلاحاً تحت عنوان «پیل‌های خشک» معروف هستند. و مهم ترین آن‌ها به شرح زیر است:

الف: پیل روی-کربن

پیل روی-کربن یکی از رایج‌ترین پیل‌ها و از انواع پیل اولیه و غیر قابل شارژ است. این پیل‌ها که در اندازه‌های قلمی، متوسط و بزرگ با کاربردهای گوناگون تولید و به بازار عرضه می‌شود. ولتاژ پیل روی-کربن $1/5$ ولت است و به ابعاد پیل بستگی ندارد. به پیل روی-کربن پیل لکلانشه نیز

■ با استفاده از رابطه‌ی $R = \frac{V}{I}$ مقدار مقاومت VDR

را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۲-۵ بنویسید.

سوال ۲۳: مقادیری را که برای مقاومت VDR

هر مرحله به دست آورده‌اید، مقایسه کنید و درباره‌ی نتیجه توضیح دهید.



۲-۱۲-۴ نتایج آزمایش:

آنچه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.

الف -

ب-

ج-

ج: پیل‌های لیتیوم(Lithium)

نوع دیگری از پیل‌های یک بار مصرف، پیل‌های لیتیوم هستند که اخیراً نوع قابل شارژ آن نیز ساخته شده است. از ویژگی این نوع پیل‌ها، ولتاژ خروجی زیاد (۲/۹ تا ۳/۷ ولت) بستگی به الکترولیت آن، طول عمر زیاد (۵ تا ۷ سال)، وزن کم و حجم کم آن است. از این روز این باتری در ساعت‌های مچی و کاربردهای ویژه مشابه استفاده می‌شود. شکل ۱۱۵-۲ نمونه‌هایی از انواع پیل و باتری لیتیوم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱۵-۲ انواع پیل و باتری لیتیوم

پیل‌های لیتیوم را به صورت باتری نیز می‌سازند.

د: پیل اکسید نقره

این نوع پیل از تولیدات دهه‌ی اخیر است که ولتاژی برابر ۱/۵ ولت دارد. پیل اکسید نقره در ابعاد بسیار کوچک تولید می‌شود، به همین جهت در ساعت‌های مچی یا دستگاه‌های مشابه کوچک که با باتری ۱/۵ ولت کار می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پیل‌های اکسید نقره در وسایل الکترونیک با ابعاد کوچک مانند ماشین حساب جیبی نیز کاربرد دارد. شکل ۱۱۶-۲ شکل ظاهری چند نمونه پیل و ساختمان داخل آن را نشان می‌دهد.

می‌گویند. شکل ۱۱۳-۲ نمونه‌هایی از پیل‌های روی-کربن را نشان می‌دهد.




شکل ۱۱۳-۲ پیل‌های روی - کربن

در بازار به این نوع پیل‌ها به غلط باتری می‌گویند.

ب: پیل قلیایی (آلkalین)

ولتاژ پیل قلیایی مانند پیل روی-کربن ۱/۵ ولت است. با ابعاد مشابه، پیل قلیایی می‌تواند گنجایش جریانی دو تا پنج برابر پیل روی-کربن را داشته باشد. همچنین در اثر کشیدن جریان، ولتاژ پیل قلیایی افت کمتری نسبت به پیل روی-کربن دارد (زیرا مقاومت داخلی کوچک‌تری دارد). بنابراین در جایی که جریان بیشتر، همراه با عمر بیشتر، مورد نظر باشد می‌توان از باتری قلیایی به جای باتری روی-کربن استفاده کرد. شکل ۱۱۴-۲ چند نمونه از باتری قلیایی را نشان می‌دهد.

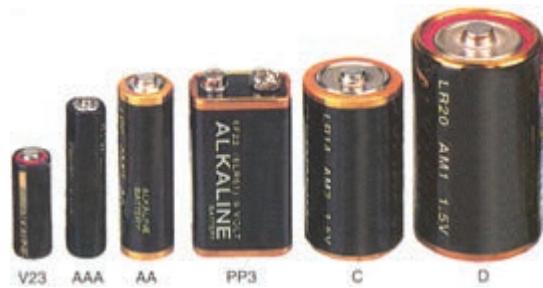

شکل ۱۱۴-۲ چند نمونه پیل قلیایی



پیل سرب- اسید

پیل سرب- اسید یکی از قدیمی‌ترین و رایج‌ترین پیل‌ها و از نوع ثانویه و قابل شارژ شدن است. در باتری‌های به کار رفته در اکثر اتومبیل‌ها از این نوع پیل استفاده می‌شود.

در شکل ۲-۱۱۷ ساختمان داخلی باتری سرب- اسید را مشاهده می‌کنید که معمولاً در اتومبیل به کار می‌رود.



صفحات مثبت

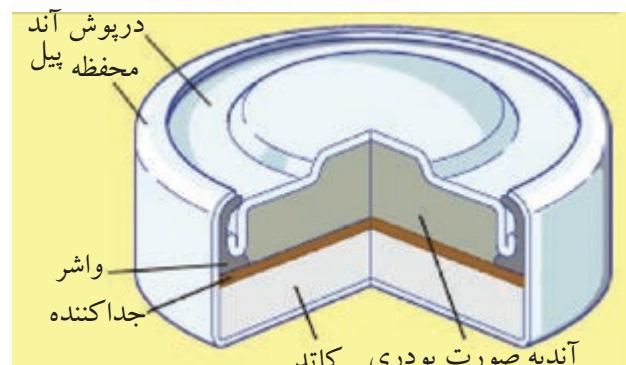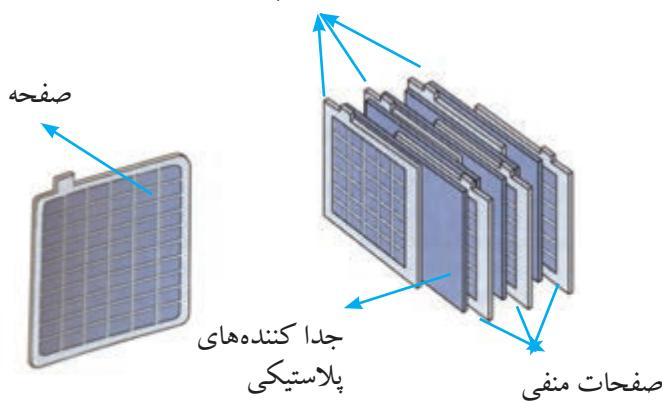


شکل ۲-۱۱۶- شکل ظاهری چند نمونه پیل اسید نقره و ساختمان داخلی آن

الساندرو ولتا (۱۷۴۵-۱۸۲۷) واحد اختلاف پتانسیل (ولتاژ) به نام اوست و پیل روی- کربن (ولتا) را ساخته است.



صفحه تکیه گاه

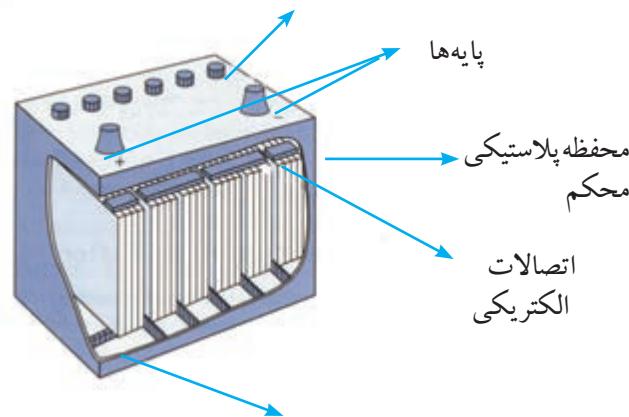

شکل ۲-۱۱۷ ساختمان باتری سرب- اسید

۲-۱۳-۳ پیل‌های ثانویه

پیل‌های ثانویه، قابلیت پرشدن (شارژ) و خالی شدن (دشارژ) مکرر را دارند.

از انواع این نوع پیل‌ها می‌توان پیل‌های سرب- اسید و نیکل- کادمیوم را نام برد.

پیل‌های نیکل- کادمیوم

این پیل نیز از انواع پیل‌های ثانویه است و قابلیت شارژ شدن را دارد. ولتاژ نامی این پیل دربار کامل $1/2$ ولت و در حالت بی‌باری $1/3$ تا $1/38$ ولت است. میزان جریان دهی لحظه‌ای

۲-۱۴ اتصال پیل‌ها


۲-۱۴-۱ اتصال سری پیل‌ها

اگر پیل‌ها را طوری به هم وصل کنیم که قطب منفی هریک به قطب مثبت دیگری اتصال داشته باشد و این روش اتصال تا آخرین پیل‌ها می‌نامند، شکل ۲-۱۲۰.




شکل ۲-۱۲۰ اتصال سری پیل‌ها

جریان عبوری از مدار چند پیل که با هم سری شده‌اند، برای همه‌ی پیل‌ها مساوی است. ولتاژ کل پیل‌های سری در شکل ۲-۱۲۱ از رابطه‌ی زیر قابل محاسبه است:

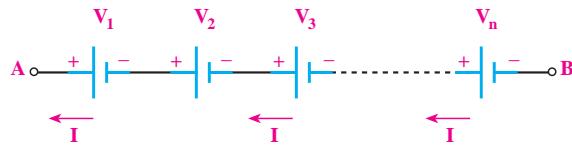


شکل ۲-۱۲۱ جریان عبوری از اتصال سری پیل‌ها

مثال ۲۸: هرگاه چهار باتری مانند شکل ۲-۱۲۲ به صورت سری موافق به هم وصل شوند، ولتاژ کل مدار چه مقدار است؟

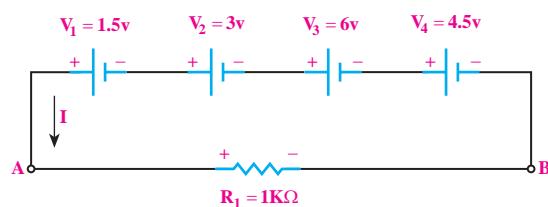

شکل ۲-۱۲۲ اتصال چهار باتری به صورت سری


این پیل خیلی زیاد است به دفعات بسیار زیاد می‌تواند شارژ شود. این پیل را می‌توان به‌طور کامل تخلیه و مجدد شارژ کرد. باتری بسیاری از اتومبیل‌های جدید و همچنین بعضی از تلفن‌های همراه از ترکیب پیل‌های نیکل-کادمیوم است. معمولاً بر روی پیل‌های نیکل-کادمیوم واژه «RECHARGEABLE» به معنی قابل شارژ شدن را می‌نویسن. در شکل ۲-۱۱۸ نمونه‌هایی از پیل‌های نیکل-کادمیوم نشان داده شده است.

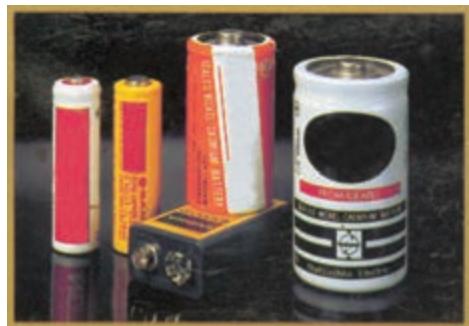

شکل ۲-۱۱۸ پیل نیکل کادمیوم

اندازه‌ی باتری‌های کوچک که مصرف خانگی دارند مانند رادیوهای کوچک، ساعت و غیره را با حروف مشخص می‌کنند.

مثلاً باتری AA بزرگ‌تر از AAA است. در شکل ۲-۱۱۹ نام انواع باتری‌های خانگی در زیر هر یک نوشته شده است.

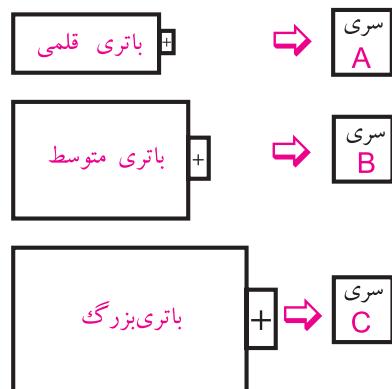

شکل ۲-۱۱۹ نمادهای انواع پیل‌های قلمی، متوسط و بزرگ

حل:

برای محاسبه ولتاژ کل باید ولتاژ هر یک از پیل‌ها را با هم جمع کنیم.

$$V_{AB} = V_1 + V_r + V_r + V_r$$

$$V_{AB} = 1/5 + 3 + 6 + 4/5$$

$$V_{AB} = V_T = 15 \text{ V}$$

توجه

در صورتی که بخواهیم ولتاژ کل را افزایش دهیم، پیل‌ها را به طور سری با هم می‌بندیم.




اگر پیل‌های سری شده را به صورت واقعی یعنی با مقاومت داخلی r ، در نظر بگیریم، اثر مقاومت پیل‌ها در مدار مانند چند مقاومت ظاهر می‌شود.

مثال ۲۹: در شکل ۲-۱۲۴ سه باتری به صورت سری، یک مقاومت را تغذیه می‌کند، مطلوب است:

الف - ولتاژ کل مدار

ب - مقاومت داخلی کل باتری‌ها

ج - جریان عبوری از مقاومت R_L

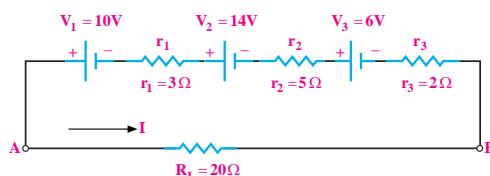

شکل ۲-۱۲۴

ولتاژ کل را بدون در نظر گرفتن مقاومت‌های داخلی پیل‌ها محاسبه می‌کنیم:

حل:

یک پیل را در نظر می‌گیریم و ابتدا به کمک ولت‌متر، ولتاژ دو سر پیل را اندازه‌گیری می‌کنیم. سپس این پیل را به دو سر مقاومت وصل می‌کنیم و مجدداً ولتاژ دو سر پیل را اندازه‌گیری می‌گیریم. از مقایسه ولتاژها در می‌یابیم که ولتاژ اندازه‌گیری شده در مرحله‌ی دوم از مرحله‌ی اول کمتر است. در صورتی که انتظار داشتیم ولتاژ اندازه‌گیری شده در هر دو مرحله یکسان باشد.

اختلاف ولتاژ حاصل شده در دو مرحله‌ی اندازه‌گیری را این گونه تعبیر می‌کنیم که باید حتماً در داخل پیل، مقاومتی وجود داشته باشد که با عبور جریان، مقداری از ولتاژ پیل در دو سر آن افت کرده است و باعث کاهش ولتاژ خروجی پیل در مرحله‌ی دوم شده است. این مقاومت را «مقاومت داخلی پیل» می‌نامند، شکل ۲-۱۲۳. مقاومت داخلی پیل را با حرف r نمایش می‌دهند. این مقاومت همیشه با مصرف کننده به صورت سری قرار می‌گیرد.

$$V_T = V_1 + V_r + V_r$$


$$V_T = 10 + 14 + 6 = 30 \text{ V}$$

(الف)

ب) چون مقاومت داخلی پیل‌ها به صورت سری با هم بسته شده‌اند، مقاومت معادل آن را به دست می‌آوریم.

$$r_T = r_1 + r_r + r_r$$


$$r_T = 3 + 5 + 2 = 10 \Omega$$

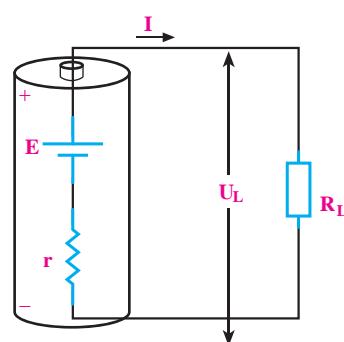

شکل ۲-۱۲۳ مقاومت داخلی باتری

پیل‌ها و قطب‌های مثبت و منفی افت و لتاژ دو سر مقاومت‌ها

مشخص باشد. معمولاً قطب‌های مولد یا منابع از ابتدام مشخص است. یک جهت قراردادی رابرای جریان مدار در نظر می‌گیریم و براساس جهت قراردادی جریان، قطب‌های افت و لتاژ را در مصرف کننده‌ها تعیین می‌کنیم. در نقطه‌ای که جریان وارد مصرف کننده می‌شود براساس جهت قراردادی جریان، آن نقطه مثبت است. در حلقه بسته حرکت می‌کنیم و $V_L = n \cdot V_T$ را می‌نویسیم، شکل ۲-۱۲۶.

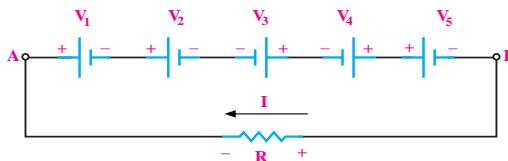

شکل ۲-۱۲۶ پنج باتری به صورت متقابل وصل شده‌اند.

اگر جهت فلش جریان به قطب مثبت پیل وارد شود آن را مثبت و اگر به قطب منفی پیل وارد شود آن را منفی در نظر می‌گیریم. در مدار شکل ۲-۱۲۶ معادله KVL به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$V_1 + V_2 - V_3 - V_4 + V_5 + RI = 0$$

توجه

در این مدار نیز به جهت قراردادی جریان برای نوشتمن KVL توجه شده است.



۲-۱۴-۴ اتصال موازی پیل‌ها

هر گاه تعدادی پیل را طوری به هم اتصال دهیم که قطب مثبت همه پیل‌ها به یکدیگر و قطب منفی آن‌ها نیز به هم متصل شوند، این نوع اتصال را «اتصال موازی» می‌گویند،

شکل ۲-۱۲۷.

ج) طبق قانون اهم جریان از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\begin{aligned} I_L &= \frac{V_{AB}}{R_L + r_T} = \frac{30}{20+10} \\ \Rightarrow I_L &= 1A \end{aligned}$$

توجه

اگر و لتاژ پیل‌های سری شده با هم برابر باشند، و لتاژ کل آن‌ها از رابطه‌ی $V_T = n \cdot V$ محاسبه می‌شود.



۲-۱۴-۳ اتصال متقابل (سری مخالف) پیل‌ها

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان پیل‌ها را به صورت سری به هم اتصال داد، حالت اتصال سری مخالف است. در این روش نحوه اتصال قطب‌های مثبت و منفی پیل‌ها، ترتیب خاصی ندارد و ممکن است قطب‌های هم نام به هم وصل شوند یا قطب‌های غیر هم نام به یکدیگر اتصال داده شوند. به عبارت دیگر در این نوع اتصال، تعدادی از پیل‌ها به صورت سری مخالف (منفی به منفی و مثبت به مثبت) بسته می‌شوند، شکل ۲-۱۲۵.



شکل ۲-۱۲۵

چنان‌چه بخواهیم برای افزایش ولتاژ یا افزایش جریان چند پیل را به صورت سری یا موازی بیندیم، باید مشخصات پیل‌ها، کاملاً با هم مشابه باشد. برای محاسبه ولتاژ کل مدار، باید قطب‌های مثبت و منفی


از طرفی چون پیل ها مساوی هستند، می توانیم از رابطه‌ی زیر نیز استفاده کنیم:

$$r_{AB} = r_T = \frac{r}{n}$$

مثال ۳۰: در مدار شکل ۲-۱۲۹ مطلوب است:

(الف) کاربرد مدار

(ب) مقاومت داخلی کل پیل ها از دو نقطه‌ی A و B

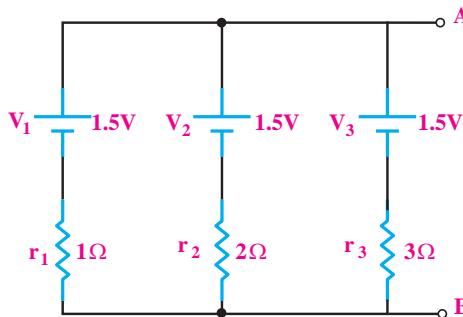

شکل ۲-۱۲۹

حل:

(الف) چون پیل ها موازی هستند، جریانی بیشتر از جریان یک پیل به بار می‌رسد.

(ب) مقاومت داخلی از رابطه‌ی مقاومت‌های موازی به

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}$$


دست می‌آید:

مقادیر مقاومت‌های داخلی پیل ها را در رابطه جایگزین می‌کنیم:

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{r_T} = \frac{6+3+2}{6} = \frac{11}{6}$$

$$r_T = 0.54\Omega$$

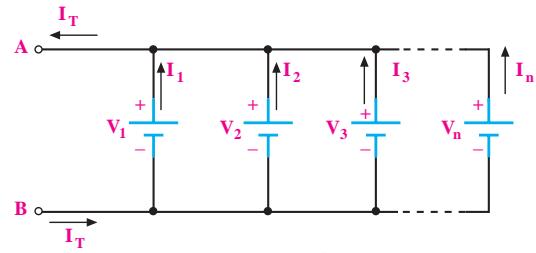

شکل ۲-۱۲۷

از اتصال موازی پیل ها زمانی استفاده می‌شود که جریان مورد نیاز بیشتر از میزان جریان دهی یک پیل باشد. در اتصال موازی پیل ها، ولتاژ دو سر مدار ثابت است.

در اتصال موازی پیل ها داریم:

$$V_{AB} = V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n = \text{ولتاژ مدار}$$


$$= \text{جریان دهی کل پیل ها} = I = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$$

از طرفی چون پیل ها از نظر ولتاژ یکسان هستند پس

می توانیم بنویسیم:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n \Rightarrow I_T = nI$$

اگر مقاومت داخلی هر پیل را نیز برابر در نظر بگیریم، مداری مطابق شکل ۲-۱۲۸ به دست می‌آید. در این مدار، مقاومت معادل پیل ها، مشابه مقاومت های موازی قابل محاسبه است و از رابطه‌ی زیر حساب می‌شود:

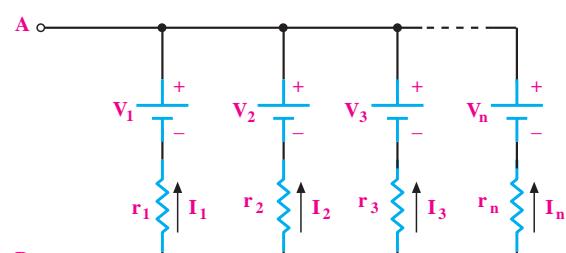


شکل ۲-۱۲۸

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}$$

۲-۱۵ آزمایش شماره (۴)

■ مدار شکل ۲-۱۳۱ را روی برد بیندید.

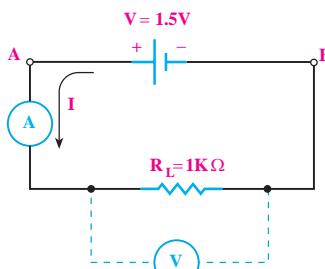

شکل ۲-۱۳۱

■ ابتدا به کمک مولتی مترا دیجیتالی، ولتاژ دو سر مقاومت R_L را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{R_L} = \dots \text{V}$$

■ رنج دستگاه اندازه گیری را جهت اندازه گیری جریان آمده کنید.

■ مولتی مترا دیجیتالی را در حوزه کار آمپر متر به صورت سری در مدار قرار دهید و جریان را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_{R_L} = \dots \text{A}$$

سؤال ۲۴: آیا ولتاژ اندازه گیری شده دو سر پیل با ولتاژ اندازه گیری شده دو سر مقاومت یکی است؟ در هر صورت پاسخ خود را شرح دهید.

زمان اجرا: ۳ ساعت آموزشی

۲-۱۵-۱ هدف آزمایش:


اتصال سری و موازی پیل‌ها به صورت عملی.

۲-۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و موارد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	ولت متر دیجیتالی	یک دستگاه
۲	پیل قلمی ۱/۵ ولت	سه عدد
۳	مقاومت $1\text{K}\Omega$ ، 1W	یک عدد
۴	بردبرد	یک قطعه
۵	سیم‌های دو سر گیره سوسناری	پنج رشته
۶	سیم رابط تلفنی	به مقدار لازم
۷	سیم چین	یک عدد
۸	سیم لخت کن	یک عدد

۲-۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ موضوع الف- به هم بستن سری پیل‌ها با استفاده از ولت متر دیجیتالی، ولتاژ DC پیل‌ها را اندازه بگیرید و یادداشت کنید، شکل ۲-۱۳۰.

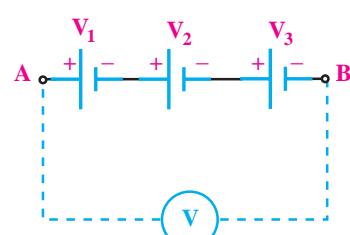

شکل ۲-۱۳۰


$$V_1 = \dots \text{V}$$

$$V_2 = \dots \text{V}$$

$$V_3 = \dots \text{V}$$

سوال ۲۶: آیا بین مقدار این ولتاژ و V_{AB} که قبل از

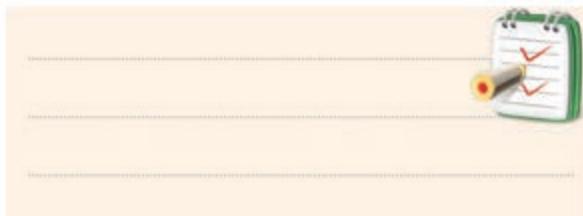اندازه‌گیری کردید، تفاوتی وجود دارد؟ چرا؟




مولتی‌متر دیجیتالی را برای اندازه‌گیری جریان در حوزه کار آمپرمتر قرار دهید.


جریان مدار شکل ۲-۱۳۳ را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$I_{AB} = \dots\dots\dots\dots A$$

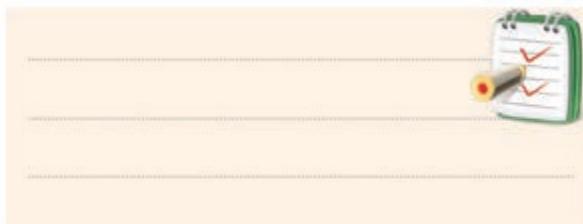سوال ۲۷: جریان در این مرحله که سه پیل در مدار وجود دارد نسبت به مرحله‌ای که فقط یک پیل در مدار وجود داشت، چه تغییری کرده است؟ شرح دهید.




موضوع ب- اتصال موازی پیلهای و اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان مدار شکل ۲-۱۳۴ را بیندید.

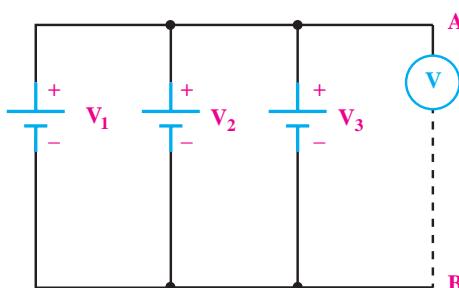

شکل ۲-۱۳۴

سه پیل را به صورت مدار شکل ۲-۱۳۲ اتصال دهید.

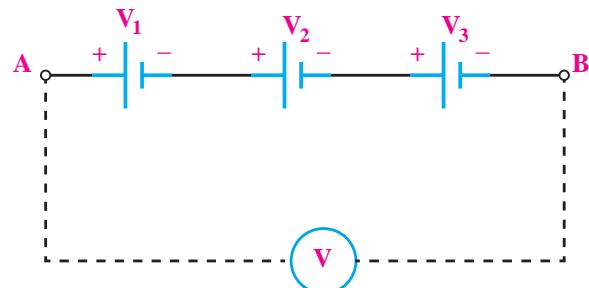


شکل ۲-۱۳۲


با ولت‌متر dc، ولتاژ دو نقطه‌ی A و B را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$V_{AB} = \dots\dots\dots\dots V$$

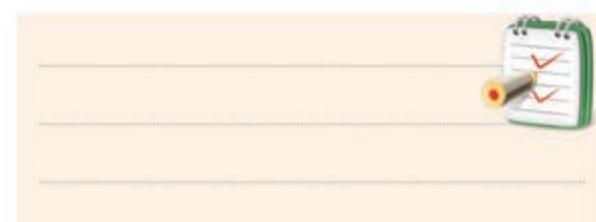سوال ۲۵: از مقدار ولتاژ به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟




یک مقاومت $1K\Omega$ را مانند شکل ۲-۱۳۳ به مدار اضافه کنید.

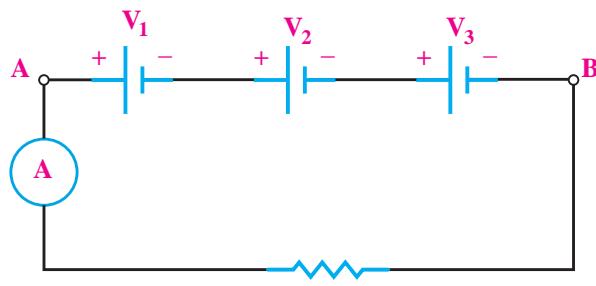

شکل ۲-۱۳۳

با مولتی‌متر دیجیتالی، ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$V_{R_L} = \dots\dots\dots\dots V$$

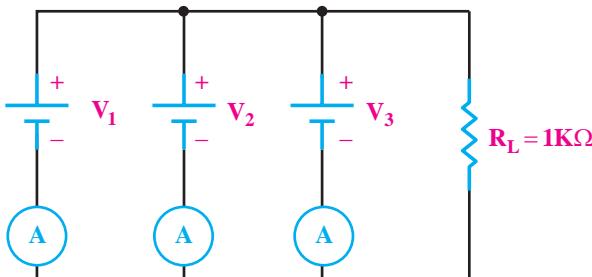

شکل ۲-۱۳۶

■ با مولتی‌متری که در حوزه‌ی کار ولت DC قرار دارد، ولتاژ دو نقطه‌ی A و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{AB} = \dots\dots\dots V$$

■ یک مقاومت 1KΩ را با پیلهای موازی کنید.


■ ولتاژ دو سر مقاومت R_L را با استفاده از مولتی‌متر DC

اندازه بگیرید و یادداشت کنید، شکل ۲-۱۳۵.


$$\begin{aligned} I_1 &= \dots\dots\dots \\ I_2 &= \dots\dots\dots \\ I_3 &= \dots\dots\dots A \end{aligned}$$

سوال ۲۹: از مقایسه‌ی جریان‌ها در این دو مرحله چه

نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

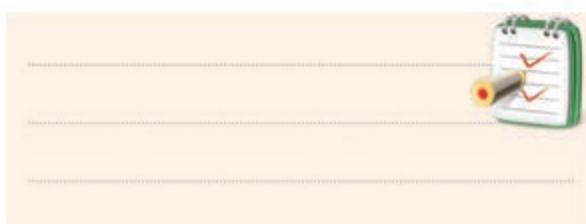

■ مدار شکل ۲-۱۳۷ را با دو پیله و یک مقاومت بیندید.

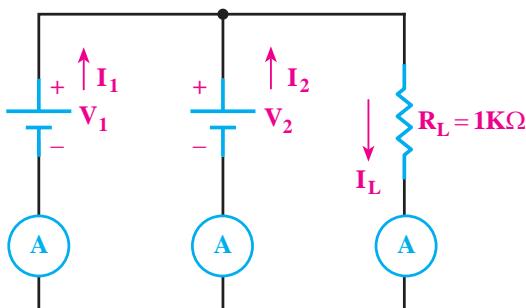

شکل ۲-۱۳۷

■ با استفاده از مولتی‌متر که در حوزه‌ی کار ولت متر

قرار دارد، ولتاژ دو سر مقاومت R_L را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{R_L} = \dots\dots\dots V$$

■ با استفاده از مولتی‌متر در حوزه‌ی کار آمپرمتر، جریان جاری شده در مقاومت R_L را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_L = \dots\dots\dots A$$

■ مولتی‌متر را در حوزه‌ی کار آمپرمتر به تفکیک در مسیر پیلهای قرار دهید و مانند شکل ۲-۱۳۶، جریان هر یک از پیلهای را یادداشت کنید.

۲-۱۵-۴ نتایج آزمایش :

آنچه را که در این آزمایش فراگرفته اید به طور اختصار شرح دهید.

- الف -

- ب -

- ج -


سوال ۳۰: آیا این ولتاژ با ولتاژ دو سر مقاومت R_L در

حالی که سه پیل با هم موازی شده بودند، یکی است؟ چرا؟ توضیح دهید.



■ با استفاده از آمپرmetr DC جریان هر یک از شاخه ها را

مانند شکل ۲-۱۳۸ اندازه بگیرید و یاداشت کنید.

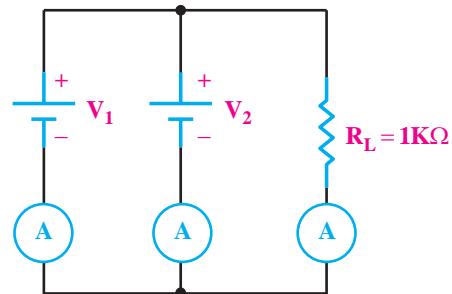

شکل ۲-۱۳۸

$$I_1 = \dots \text{A}$$

$$I_r = \dots \text{A}$$

$$I_{R_L} = \dots \text{A}$$

سوال ۳۱: جریان های هر یک از پیل ها و جریان عبوری

مقاومت بار در این مرحله چه تفاوتی با جریان های اندازه گیری شدهی مرحلهی قبل دارد؟ توضیح دهید.



صاحب نظران علم مدیریت معتقدند: اگر ۲۰ درصد زمان خود را صرف برنامه ریزی کنیم، با اطمینان بیشتری در مورد ۸۰ درصد زمان باقیمانده قدم برمی داریم.

آزمون پایانی فصل (۲)



- الف) $220\Omega \pm 10\%$
ب) $220\Omega \pm 5\%$
ج) $2200\Omega \pm 5\%$
د) $220\Omega \pm 10\%$

۷- ترمیستوری را که تغییر مقاومت آن با افزایش دما
نسبت مستقیم دارد، می گویند.
۸- مقاومت های لایه ای معمولا از ترکیبات اکسید فلزی
..... و ساخته می شوند.


۹- مقاومت هایی که در اثر افزایش دما، مقدار مقاومت شان
کاهش می یابد، NTC نام دارد.

□ صحیح □ غلط

۱۰- ترانس مقاومت های سری E۱۲ برابر $10\Omega \pm 10\%$ است.

□ صحیح □ غلط

۱۱- کدام گزینه مقدار اهم و ترانس مقاومت شکل

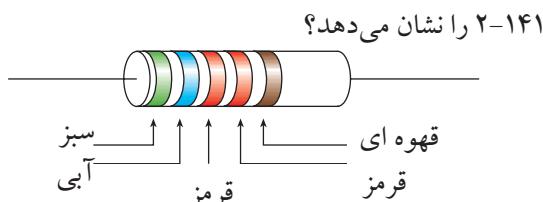

شكل ۲-۱۴۱

الف) $56/2\Omega \pm 10\%$ ب) $56/2K\Omega \pm 10\%$

ج) $56/2K\Omega \pm 10\%$ د) $6/84\Omega \pm 10\%$

۱۲- در مدارهای الکتریکی آمپر متر به صورت و
ولت متر به صورت قرار می گیرد.

الف) سری - سری ب) سری - موازی

ج) موازی - سری د) موازی - موازی

۱۳- ولتاژ هر پیل نیکل - کادمیوم حدود چند ولت
است؟

الف) $1/5$ ب) $1/3$

ج) 2 د) $1/35$

۱- پیل های لیتیوم چند ولتی هستند؟

الف) $1/2$ ب) $1/5$

ج) 3 د) 6

۲- پیل های $1/5$ ولت کوچک (مخصوص ساعت مچی)
معمول از کدام نوع پیل ساخته می شوند؟

الف) آلکالین ب) روی - کربن
ج) لیتیوم د) اکسید نقره

۳- پیل های اولیه قابل شارژ و پیل های ثانویه قابل
شارژ

الف) هستند - نیستند ب) هستند - هستند

ج) نیستند - نیستند د) نیستند - هستند

۴- مزیت باتری های آلکالین بر باتری های روی - کربن
کدام است؟

الف) حجم کم تر ب) ولتاژ بیشتر

ج) جریان دو تا ۵ برابر د) جریان دهی تا صد برابر

۵- مقدار مقاومت شکل ۲-۱۳۸ کدام است؟

۴ 7 0 R M

شكل ۲-۱۳۹


الف) $470\Omega \pm 20\%$ ب) $470\Omega \pm 10\%$

ج) $470M\Omega \pm 20\%$ د) $470M\Omega \pm 10\%$

۶- مقاومت معادل شکل ۲-۱۴۰ چند اهم است؟



شكل ۲-۱۴۰

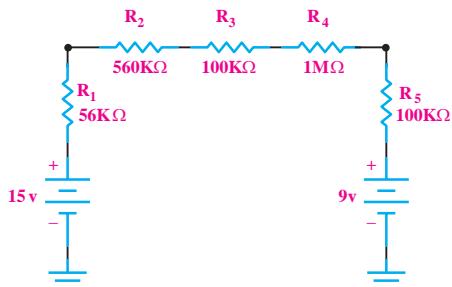

۱۴- الکترود مثبت کدام یک از باتری‌های زیر از جنس
اکسید منگنز است؟

- الف) سرب - اسید ب) روی - کربن
ج) قلیایی د) جیوه‌ای

۱۵- ولتاژ دو سر مقاومت در مدار شکل ۲-۱۴۲ چند ولت

است؟

شکل ۲-۱۴۳

مراحل محاسبه را بنویسید.


الف) $\frac{2}{3} \text{V}$ ب) 0.02A

ج) 0.045A د) 10A

مراحل محاسبه را بنویسید.

الف) 7V ب) 13V


ج) 18V د) 23V

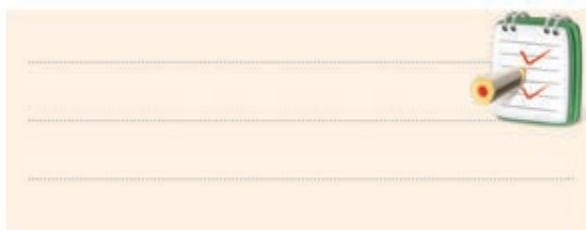


۱۷- توان مصرفی در مدار شکل ۲-۱۴۴ چقدر است؟

الف) 14.4mW ب) 144mW

ج) 144W د) 14.4W

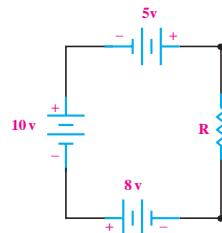

شکل ۲-۱۴۲

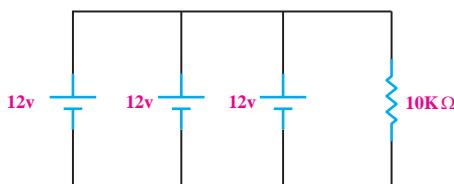

شکل ۲-۱۴۴




۱۸- جریان عبوری از مقاومت بار شکل ۲-۱۴۵ چند

۱۶- جریان در مدار شکل ۲-۱۴۳ چند میکرو آمپر است؟ میلی آمپر است؟


الف) 11.9mA ب) 6mA

ج) 3mA د) 12.4mA

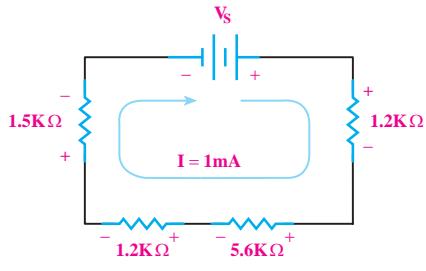

شکل ۲-۱۴۷

- ۰/۰۹۵ د) ۹۵ ب) ۹/۵ ج) ۹۵

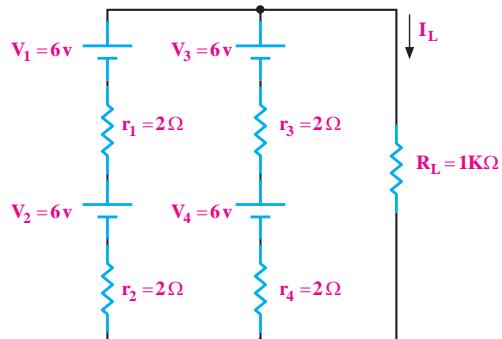

شکل ۲-۱۴۵

۱۹- جریان عبوری از مدار شکل ۲-۱۴۶ چند میلیآمپر است؟

مراحل محاسبه را بنویسید.

الف) ۱۹۴

ب) ۴/۸



ج) ۶/۲

د) ۵/۶


۲۱- مقدار مقاومت R در شکل ۲-۱۴۸ چند اهم است؟

مراحل محاسبه را بنویسید.

- ۰/۸۸ الف) ۲۲۰ ب) ۲/۲ ج) ۲۲ د) ۲۲

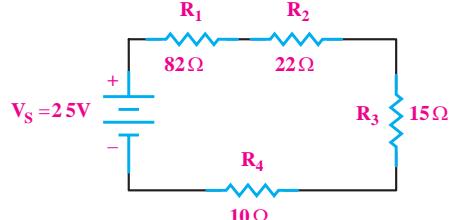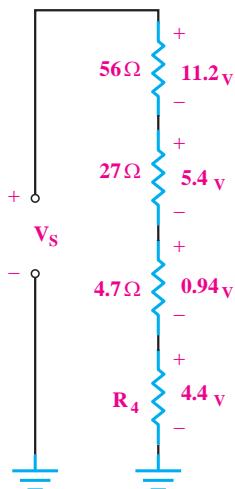

شکل ۲-۱۴۶

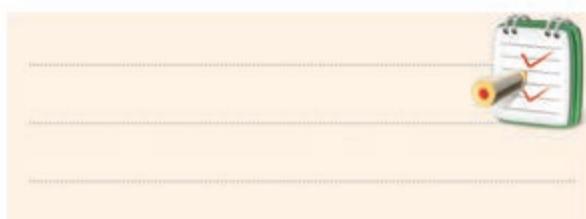

۲۰- در مدار شکل ۲-۱۴۷ ولتاژ Vs چند ولت است؟

مراحل محاسبه را بنویسید.