



## بخش دوم

### رفتار سلف و خازن در جریان AC و DC

هدف کلی :

آموزش رفتار سلف و خازن در جریان مستقیم و متناوب

زمان آزمایش			عنوان توانایی	واحد	شماره‌ی کار
نظری	عملی	جمع		توانایی	
۱۴	۸	۶	توانایی کار با دستگاه اسیلوسکوپ و انواع منابع تجزیه‌ی آزمایشگاهی	۵	۱۳۲
۹	۲	۷	توانایی اندازه‌گیری و محاسبه‌ی جریان و ولتاژ متناوب	۶	۱۳۲
۲۸	۱۶	۱۲	توانایی بررسی عملکرد خازن در جریان مستقیم و متناوب	۷	۱۳۲
۲۱	۹	۱۲	توانایی بررسی عملکرد سلف در جریان مستقیم و متناوب	۸	۱۳۲
۱۸	۱۲	۶	توانایی بررسی و تجزیه و تحلیل مدارهای هماهنگ	۹	۱۳۲
۹۰	۴۷	۴۳	جمع کل		

## فصل پنجم

### جريان و ولتاژ متناوب

**هدف کلی:** آشنایی با مشخصات موج متناوب

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می‌رود که:




- ۱۳- توان تلف شده در یک مقاومت اهمی در جريان متناوب را محاسبه کند.
  - ۱۴- قانون جريان و ولتاژ کریشهف را در جريان متناوب از یکدیگر تمیز دهد.
  - ۱۵- بردار را تعریف کند.
  - ۱۶- هم‌سنگ یک بردار را رسم کند.
  - ۱۷- چگونگی نمایش برداری یک موج سینوسی را شرح دهد.
  - ۱۸- تفاصل و برآیند دو یا چند بردار را رسم کند.
  - ۱۹- ولتاژ متناوب سه‌فازه و شکل موج آن را تعریف کند.
  - ۲۰- نحوه اتصال سیم‌پیچ‌های مدار سه‌فاز را توضیح دهد.
  - ۲۱- اتصال ستاره و مثلث را شرح دهد.
  - ۲۲- کلیه‌ی هدف‌های رفتاری در حیطه‌ی عاطفی که در فصل اول آمده است را در این فصل نیز اجرا کند.
- ۱- منابع تولید الکتریسیته را نام ببرد.
- ۲- ولتاژ متناوب AC را توضیح دهد.
- ۳- انواع موج‌های متناوب را از یکدیگر تمیز دهد.
- ۴- مشخصه‌های یک موج سینوسی را نام برد و آن را شرح دهد.
- ۵- مقدار پیک، زمان تناوب و فرکانس یک موج متناوب را تعریف کند.
- ۶- اختلاف فاز را تعریف کند.
- ۷- اختلاف فاز بین دو موج سینوسی را تشخیص دهد.
- ۸- مقدار لحظه‌ای، متوسط و مؤثر یک موج سینوسی را تعریف کند.
- ۹- مقدار متوسط و مؤثر یک موج سینوسی را محاسبه کند.
- ۱۰- معادله‌ی ولتاژ یک موج متناوب سینوسی را بنویسد.
- ۱۱- چگونگی عبور جريان متناوب را از یک مقاومت اهمی توضیح دهد.
- ۱۲- اختلاف فاز بین جريان و ولتاژ را در یک مقاومت اهمی بیان کند.

ساعت آموزش			توانایی شماره
جمع	عملی	نظری	
۹	۲	۷	۵
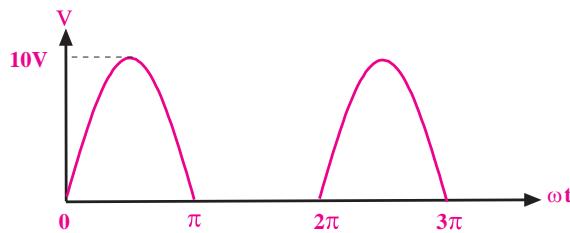
## پیش آزمون فصل (۵)



۶- مقدار متوسط موج نشان داده شده در شکل زیر چند ولت است؟ مراحل محاسبه را بنویسید.



۱- ترموموکوپ انرژی..... را تبدیل به انرژی ..... می کند.

الف) الکتریکی - حرارتی      ب) حرارتی - الکتریکی

ج) الکتریکی - شیمیایی      د) شیمیایی - الکتریکی

۲- در پیل ولتاژ انرژی به صورت ..... ذخیره و هنگام


پس دادن، این انرژی به صورت ..... درمی آید.

الف) شیمیایی - الکتریکی      ب) الکتریکی - شیمیایی

ج) شیمیایی - شیمیایی      د) الکتریکی - شیمیایی

۳- فرکانس شکل موج نشان داده شده چند هرتز است؟

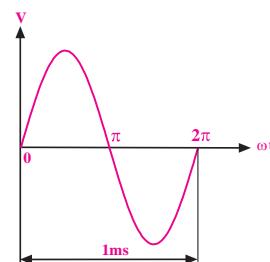الف) ۱      ب) ۱۰۰      ج) ۱۰۰۰      د) ۱۰۰۰۰



۴- رابطه‌ی بین فرکانس و زمان تناوب کدام است؟



$$f = T \quad \text{ب) } f = \frac{1}{T} \quad \text{الف) } f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{د) } f = \frac{1}{T} \quad \text{ج) } f = \frac{1}{T}$$

۵- اختلاف فاز در شکل زیر چند درجه است؟

الف) ۴۵      ب) ۹۰      ج) ۱۳۵      د) ۱۸۰

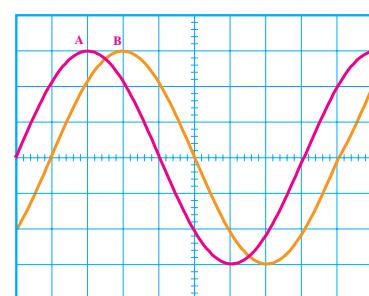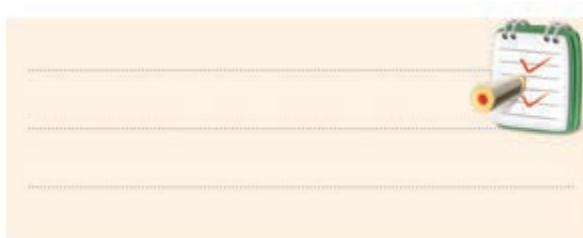۷- مقدار مؤثر یک شکل موج سینوسی چگونه به دست می آید؟ با ذکر روابط شرح دهید.



ذخیره می شود.


۸- بردار و همسنگ یک بردار را تعریف کنید.

یک پیل انرژی الکتریکی را به صورت شیمیایی در خود ذخیره می کند و هنگام پس دادن انرژی، آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. با تری یک مولد انرژی الکتریکی مستقیم یا DC است.



شکل ۱-۵ باتری قلمی ۱/۵ ولتی

یک **ترموکوپل** انرژی حرارتی را مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می کند، شکل ۲-۵. این مولد نیز یک مولد DC است.

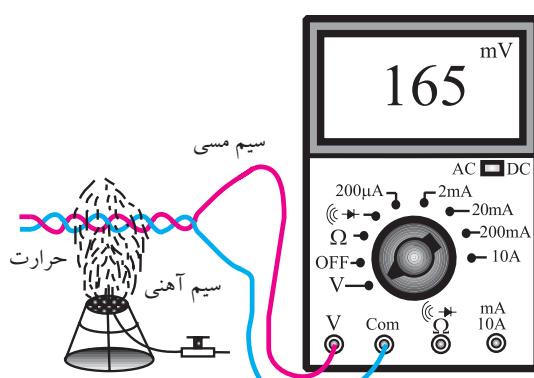


شکل ۲-۵ ترموموکوپل

### تحقیق کنید :


در کدامیک از لوازم خانگی که در اختیار دارید، ترموموکوپل به کار رفته است؟

شکل ۳-۵ یک سلول خورشیدی را نشان می دهد که انرژی نورانی (مثلاً نور خورشید) را مستقیماً به انرژی الکتریکی (DC) تبدیل می کند. تولید الکتریسیته با استفاده از انرژی خورشید در مقیاس کم مقرن به صرفه است.

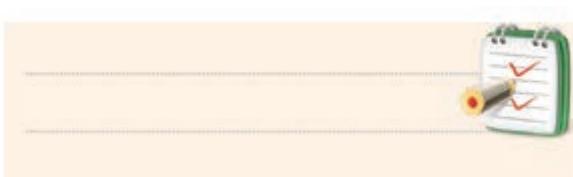
امروزه برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس بسیار وسیع طرح های گسترهای در دست اقدام و در حال فراگیر شدن



۹- برآیند بردارهای زیر را رسم کنید.

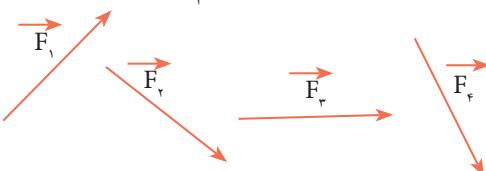

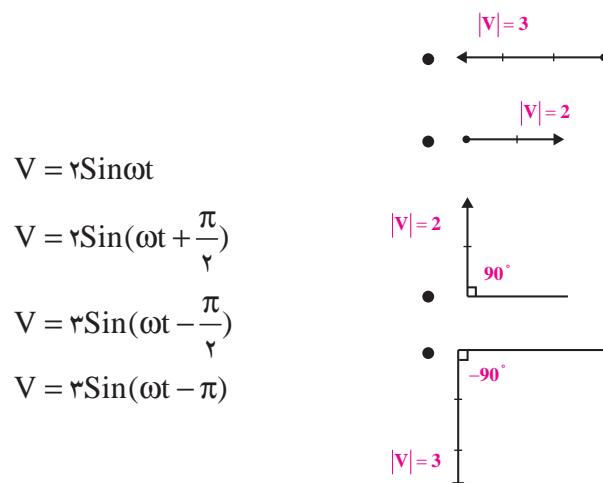۱۰- پاسخ صحیح را از ستون دوم انتخاب کنید و آن را با یک خط به ستون اول متصل نمایید.



### ۱-۵ منابع تولید الکتریسیته

#### ۱-۱-۵ ولتاژ مستقیم (DC)

منابع تولید الکتریسیته متنوع است ولی در همه این منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می شود. تعدادی از روش های تولید الکتریسیته به شرح زیر است:

در پیل شکل ۱-۵، انرژی الکتریکی از طریق شیمیایی

است.


#### در شکل ۴-۵-الف، نمودار تغییرات ولتاژ DC بر حسب

تغییرات زمان را نشان داده‌ایم. همان‌طور که ملاحظه می‌شود دامنه‌ی ولتاژ DC با گذشت زمان ثابت باقی می‌ماند.

در شکل ۴-۵-ب، نمودار تغییرات ولتاژ متناوب بر حسب تغییرات زمان نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، دامنه‌ی موج سینوسی با گذر زمان از صفر به تدریج زیاد می‌شود و دوباره به صفر می‌رسد سپس در جهت مخالف زیاد می‌شود و دوباره به صفر می‌رسد و این روند دادمه می‌یابد.


یکی از دلایل تولید ولتاژ به صورت شکل موج سینوسی تولید و انتقال آسان آن است.

این نوع ولتاژ در مدارهای الکتریکی که حاوی مقاومت اهمی است، جریانی را تولید می‌کند که مانند شکل ۴-۵ از نظر شکل موج، شبیه ولتاژ است. به این شکل موج جریان سینوسی می‌گویند. به عبارت دیگر محور عمودی تغییرات جریان و محور افقی زمان را نشان می‌دهد.

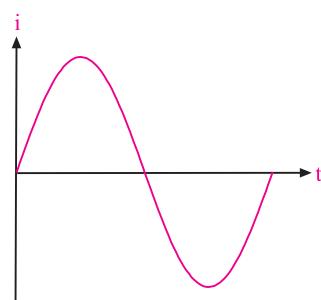

شکل ۵-۵ جریان سینوسی

اصطلاحاً به شکل موج ولتاژ یا جریان سینوسی، ولتاژ یا جریان متناوب نیز می‌گویند. به طور کلی به هر شکل موجی که در دو جهت مثبت و منفی تغییر کند و در فواصل زمانی معینی دائمًا تکرار شود شکل موج متناوب می‌گویند. شکل

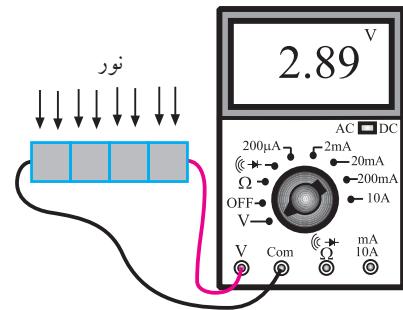

شکل ۳-۵ سلول خورشیدی


#### تحقیق کنید:

آیا از سلول خورشیدی در زندگی روزمره‌ی شما استفاده می‌شود؟ درباره‌ی آن توضیح دهید.
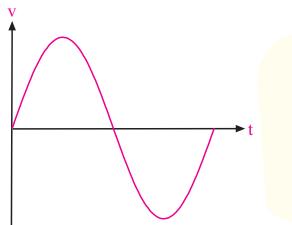
#### ۱-۵ ولتاژ متناوب (AC)

برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع مانند تامین برق شهر از روش‌های مختلف تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. در این حالت ولتاژ یا جریان تولیدی طبق شکل ۴-۵-الف به صورت مستقیم یا DC نیست. شکل ۴-۵-ب یک نمونه ولتاژ AC را نشان می‌دهد.

این نوع ولتاژ را ولتاژ متناوب سینوسی می‌گویند. قابل ذکر است که در نیروگاه‌های تولید برق، ولتاژ متناوب به صورت سینوسی تولید می‌شود.




الف- ولتاژ مستقیم یا DC

شکل ۴-۵ ولتاژهای DC و AC




الف- ولتاژ مستقیم یا DC

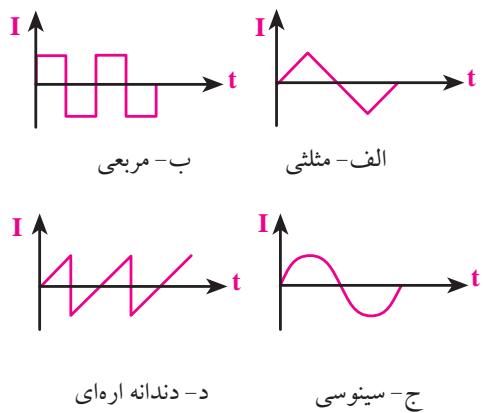

شکل ۵-۸ چهار نمونه شکل موج متناوب (AC)

موج نشان داده شده در شکل ۵-۶ در فواصل زمانی ۲۰ ms (بیست میلی ثانیه) دائم تکرار می‌شود.

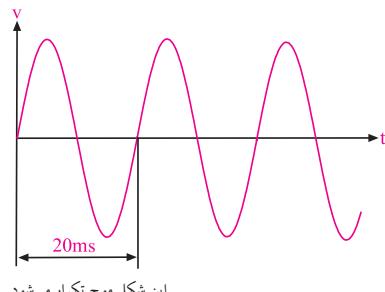


شکل ۵-۶ شکل موج ولتاژ متناوب

شکل موج سینوسی ولتاژ یا جریان، دارای مشخصاتی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

### ۵-۳-۱ زمان تناوب

در شکل ۵-۹ شکل موج سینوسی نشان داده شده است.

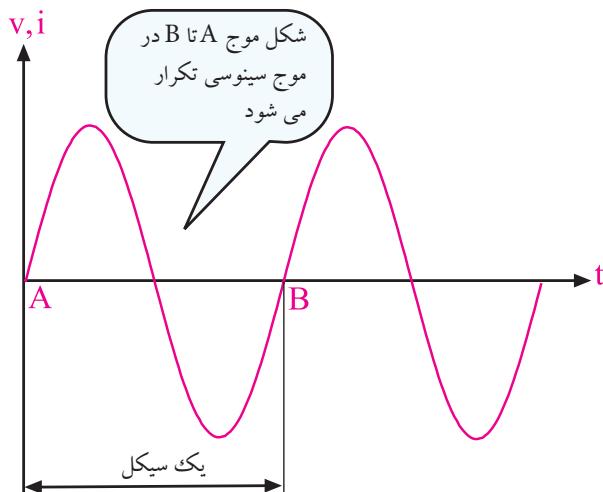


شکل ۵-۹ موج سینوسی

همان‌طور که مشاهده می‌شود شکل موج ولتاژ بین دو نقطه‌ی A و B، در فواصل بعدی به طور دائم تکرار می‌شود. شکل موج بین دو نقطه‌ی A و B را یک سیکل (دوره) در شکل موج ولتاژ یا جریان می‌گویند. مدت زمانی که طول

### ۵-۷ شکل موج ولتاژ برق شهر

است. این موج سینوسی در فواصل زمانی ۲۰ ms (بیست میلی ثانیه) تکرار می‌شود.

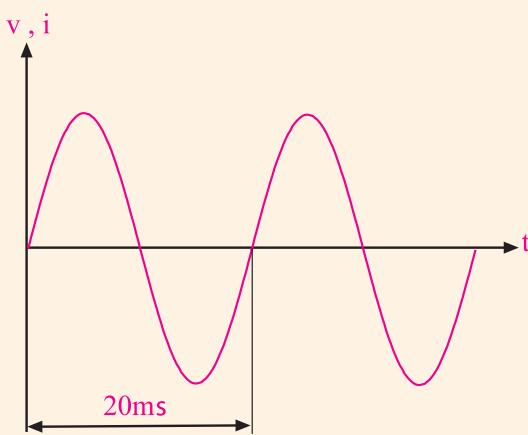


شکل ۵-۷ شکل موج سینوسی ولتاژ برق شهر

## ۵-۲ انواع موج‌های متناوب


از انواع شکل موج‌های متناوب می‌توان شکل موج مربعی، مثلثی، دندانه اره‌ای و سینوسی را نام برد. در تولید جریان متناوب معمولاً شکل موج سینوسی از سایر انواع موج‌ها متمادی‌تر است. شکل ۵-۸ نمونه‌هایی از این امواج AC را نشان می‌دهد.

می کشد تا ولتاژ یا جریان از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B برسد هرتز را با Hz نشان می‌دهند.

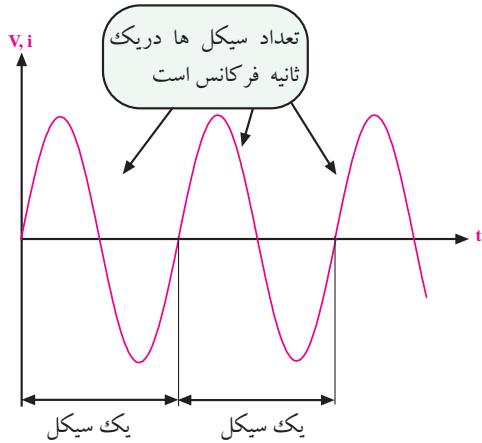

شکل ۵-۵ مفهوم فرکانس

**مثال ۲:** فرکانس شکل موج ۵-۱۲ چند هرتز است؟

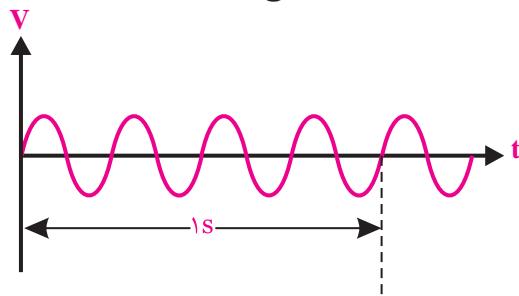

شکل ۵-۱۲ مثال

**حل:**

چون چهار سیکل در مدت زمان یک ثانیه طی می‌شود پس فرکانس برابر با  $F=4\text{Hz}$  است.

$$F=4\text{Hz}$$

زمان تناوب برق شهر  $T=20\text{ ms}$  و فرکانس

برق شهر  $Hz=50$  است. یعنی در هر ثانیه ۵۰ سیکل یا دوره‌ی تناوب تکرار می‌شود. شکل ۵-۱۳.

می کشد تا ولتاژ یا جریان از نقطه‌ی A به نقطه‌ی B برسد (طول مدت زمان یک سیکل) را زمان تناوب می‌گویند و آن را با حرف T نشان می‌دهند.


واحد زمان تناوب، ثانیه (sec) است. واحدهای کوچکتر زمان تناوب میلی‌ثانیه و میکرو‌ثانیه است که آن‌ها را با ms و μs نشان می‌دهند. رابطه‌ی بین میلی‌ثانیه و میکرو‌ثانیه به شرح زیر است:

$$1\text{ ms} = \frac{1}{1000}\text{ sec} = 10^{-3}\text{ sec}$$

$$1\text{ μs} = \frac{1}{1000000}\text{ sec} = 10^{-6}\text{ sec}$$

به دوره‌ی تناوب پریود (period) گفته می‌شود.

**مثال ۱:** زمان تناوب موج در شکل ۵-۱۰ چند میلی‌ثانیه است؟

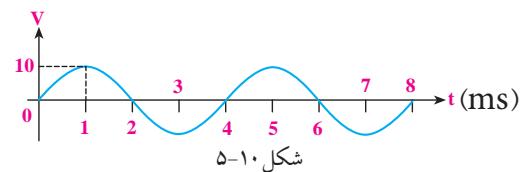

شکل ۵-۱۰

**حل:**


مدت زمان یک سیکل روی شکل برابر با  $T=4\text{ ms}$  است. زیرا برای کامل شدن یک سیکل ۴ میلی‌ثانیه طی می‌شود.

$$T=4\text{ ms}$$

### ۵-۳-۲ فرکانس


در شکل موج سینوسی سیکل‌ها دائم تکرار می‌شوند. تعداد سیکل در یک ثانیه را فرکانس می‌گویند و با حرف F نشان می‌دهند.

واحد فرکانس، سیکل بر ثانیه یا هرتز است، شکل ۵-۱۱.

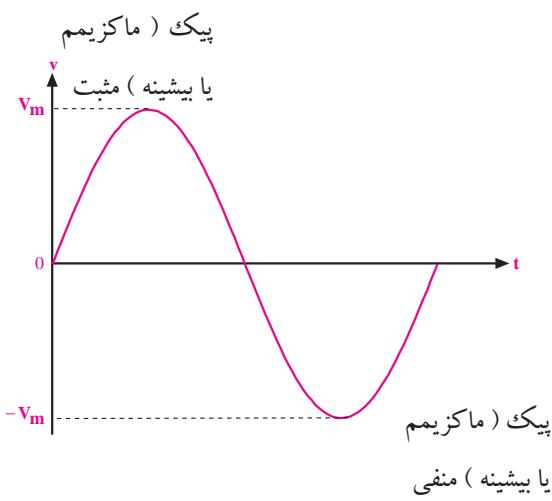

شکل ۵-۱۴ مقدار ماکزیمم (پیک یا بیشینه) موج سینوسی

**مثال ۳:** مقدار دامنه‌ی پیک مثبت و مقدار دامنه‌ی پیک منفی در شکل ۵-۱۵ چند ولت است؟

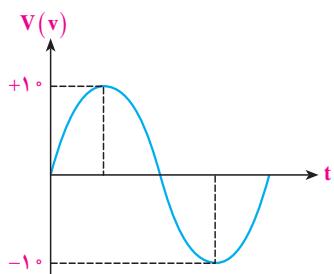

شکل ۵-۱۵ مثال


حل:

با توجه به شکل، دامنه‌ی پیک مثبت  $V_m = +10$  ولت و مقدار دامنه‌ی پیک منفی  $V_m = -10$  ولت است.

$$\text{پیک مثبت } V_m = +10$$

$$\text{پیک منفی } V_m = -10$$

دامنه‌ی ماکزیمم شکل موج سینوسی را با  $V_m$  یا  $V_{peak}$  یا  $V_p$  نشان می‌دهند.

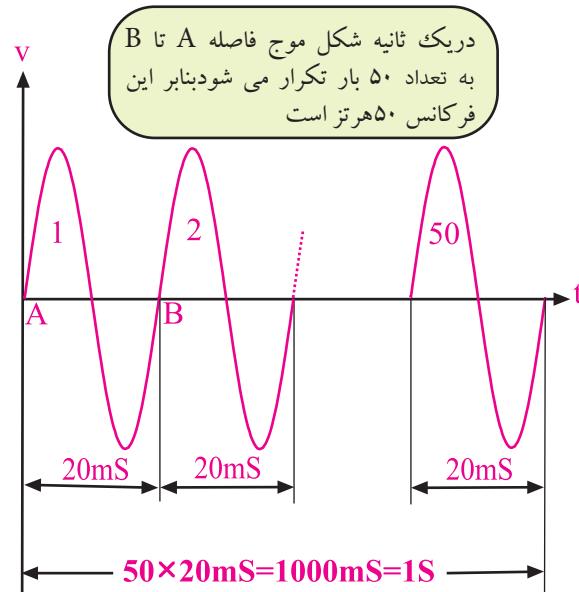

شکل ۵-۱۳ برق شهر

- مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک سیکل کامل طی شود را «زمان تناوب» یا «پریوود» می‌گویند.

- تعداد سیکل در یک ثانیه را فرکانس می‌گویند.

- زمان تناوب و فرکانس عکس یکدیگرند.

$$T = \frac{1}{F} \quad \text{یا} \quad F = \frac{1}{T}$$

- در صورتی که  $T = 20 \text{ ms}$  باشد مقدار فرکانس برابر


$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50 \text{ Hz}$$

است با: در این رابطه زمان را از میلی ثانیه به ثانیه تبدیل کرده‌ایم.

**۵-۳-۳ مقدار پیک یا دامنه‌ی ماکزیمم شکل موج سینوسی**


همان‌طور که در شکل ۵-۱۴ مشخص است به مقدار

حداکثر دامنه در جهت مثبت یا منفی دامنه‌ی ماکزیمم (پیک یا بیشینه) شکل موج سینوسی می‌گویند و آن را با  $V_m$  نشان می‌دهند.

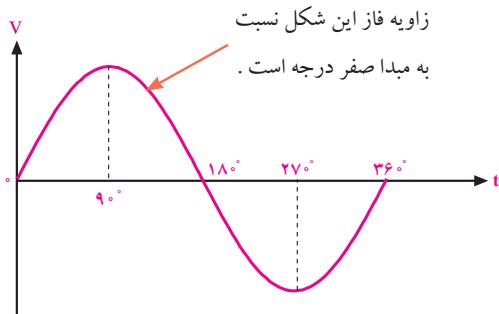

شکل ۵-۱۶ یک سیکل کامل موج سینوسی

وقتی شکل موج سینوسی نسبت به شکل موج مبدأ به سمت چپ یا راست جابه‌جا شود، فاز ب وجود می‌آید. در شکل ۵-۱۷ موج سینوسی B به اندازه‌ی  $90^\circ$  درجه نسبت به شکل موج ولتاژ مبدأ به سمت راست جابه‌جا شده است. بنابراین بین شکل موج A و شکل موج B یک زاویه‌ی فاز یا اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه به وجود آمده است.

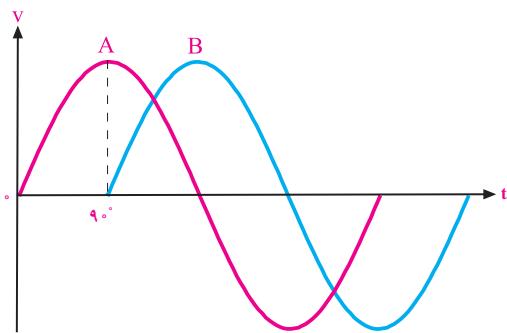

شکل ۵-۱۷ اختلاف فاز  $90^\circ$  درجه بین شکل موج A و B

در این شکل موج چون پیک ولتاژ (حداکثر دامنه‌ی ولتاژ) موج سینوسی B، بعد از پیک ولتاژ شکل موج سینوسی A به وجود آمده است لذا می‌توان گفت که شکل موج سینوسی B نسبت به شکل موج سینوسی A  $90^\circ$  درجه تأخیر فاز (پس فاز یا عقب افتادگی) دارد. به عبارت دیگر موج A نسبت به موج B  $90^\circ$  درجه تقدم فاز (پیش فاز یا جلوافتادگی) دارد. در شکل ۵-۱۸ شکل موج سینوسی B، به اندازه  $90^\circ$  درجه به سمت چپ شیفت پیدا کرده (جابه‌جا شده) و دامنه‌ی شکل

در یک موج متناوب، به فاصله‌ی بین حداکثر دامنه در جهت مثبت تا حداکثر دامنه در جهت منفی، مقدار «پیک تو پیک» (peak to peak) شکل موج می‌گویند. ولتاژ پیک تو پیک را با  $V_{P-P}$  نشان می‌دهند.

**مثال ۴:** مقدار «پیک تو پیک» شکل موج مثال ۳ (شکل

۵-۱۵) چند ولت است؟

حل:

ولتاژ پیک منفی - ولتاژ پیک مثبت = ولتاژ پیک تو پیک


$$V_{P-P} = +20 = +20 - (-10)$$

$$V_{P-P} = +20$$

#### ۴-۳-۴ اختلاف فاز و زاویه‌ی فاز در امواج سینوسی

در الکتریسیته موقعیت زمانی یک کمیت الکتریکی را نسبت به یک مبدأ، **فاز** (Phase) می‌گویند. فاز یک موج سینوسی، مقدار زاویه‌ای است که موقعیت یک موج سینوسی را نسبت به مبدأ مشخص می‌کند. در شکل ۵-۱۶ یک سیکل کامل از یک موج سینوسی نشان داده شده است. در شکل موج نشان داده شده، نقطه‌ی (صفر) مبدأ حرکت و نقطه‌ی  $90^\circ$  درجه نقطه‌ی ماکزیمم دامنه‌ی شکل موج در جهت مثبت است. در نقطه‌ی  $180^\circ$  درجه مقدار دامنه به صفر می‌رسد، در نقطه‌ی  $270^\circ$  درجه مقدار ولتاژ در جهت منفی ماکزیمم می‌شود و در زاویه‌ی  $360^\circ$  درجه مقدار دامنه به صفر می‌رسد. در این شکل موج مقدار فاز شکل موج نسبت به مبدأ صفر درجه است.

لحوظه‌ی صفر، مقدار ولتاژ برابر با صفر، در لحظه‌ی  $t$  برابر با  $V_0$  و در لحظه‌ی  $t$  برابر با  $V_0$  و ... است. به مقادیری مانند  $V_0$  و  $V_0$  مقادیر لحظه‌ای می‌گویند. عموماً مقادیر لحظه‌ای را با حروف کوچک  $v$  برای ولتاژ و  $i$  برای جریان نشان می‌دهند. مقادیر لحظه‌ای را فقط با دستگاه اسیلوسکوپ می‌توان اندازه گرفت.

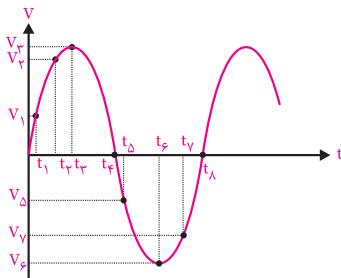


شکل ۲۰-۵ مقدار لحظه‌ای

٦-٣-٥ مقدار متوسط


به میانگین مقادیر لحظه‌ای سیگنال متناوب، **متوسط موج** می‌گویند و معمولاً آن را برای یک دوره‌ی تناوب استفاده می‌کنند.

مقدار متوسط یک شکل موج سینوسی کامل برابر با صفر است. زیرا در نیم سیکل مثبت بارهای الکتریکی در یک جهت حرکت می‌کنند و در نیم سیکل منفی، در جهت عکس حالت اول به منع بر می‌گردند. بنابراین در یک سیکل کامل ولتاژ یا جریان سینوسی، مقدار متوسط ولتاژ یا جریان برابر با

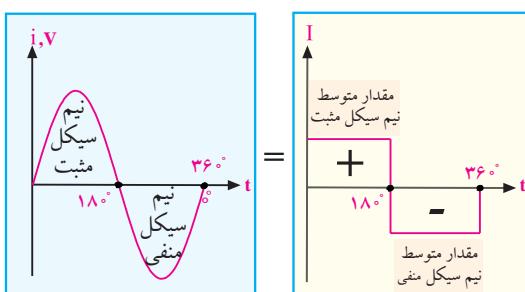


شکل ۵-۲۱ مقدار متوسط ولتاژ یا جریان سینوسی در یک سیکل کامل برابر با صفر است.

موج سینوسی B، زودتر از دامنه‌ی شکل موج سینوسی A به ماکریم رسیده‌است، لذا شکل موج سینوسی B نسبت به شکل موج سینوسی A به اندازه‌ی ۹۰ درجه تقدم فاز دارد. یا به عبارت دیگر شکل موج سینوسی A نسبت به شکل موج سینوسی B، درجه تأخیر فاز (عقب افتادگی) دارد.

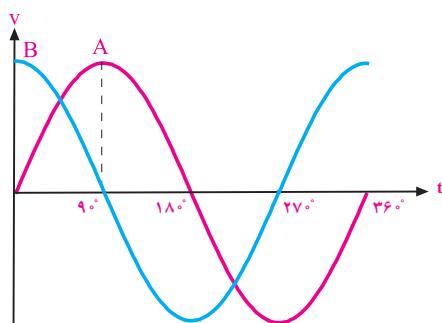

شکل ۵-۱۸ تقدم فاز شکل موج B نسبت به شکل موج A

به مقدار فاز بین دو شکل موج سینوسی اختلاف فاز می‌گویند. در شکل ۱۹-۵ اختلاف فاز بین دو شکل موج سینوسی، A و B برای نا ۴۵ درجه است.

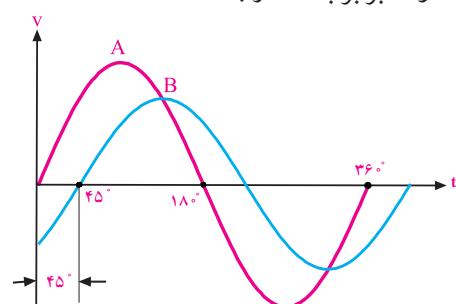


شکا ۱۹-۵ اختلاف فاز ۴۵ درجه

دو شکل موج A و B می‌توانند ولتاژ یا جریان باشند، هم‌چنین می‌تواند شکل موج A مربوط به ولتاژ و شکل موج B مربوط به جریان باشد. عکس از: مفهوم معنی: صادق است.

۵-۳-۵ مقدار لحظه‌ای

در یک شکل موج سینوسی مقدار ولتاژ یا جریان در هر لحظه نسبت به لحظه‌ی قبل تغییر می‌کند. در شکل ۲۰-۵ در

در شکل ۵-۲۴ شکل موج سینوسی یکسو شده‌ی تمام موج را مشاهده می‌کنید.

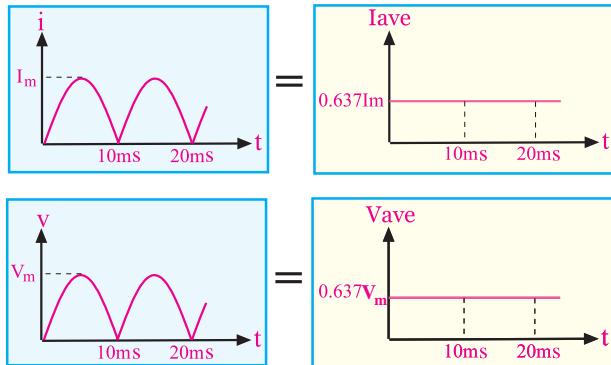


شکل ۵-۲۴ مقدار متوسط شکل موج سینوسی یکسو شده تمام موج برابر  $0.637I_m$  است.

مقدار متوسط شکل موج یکسو شده سینوسی تمام موج از روابط زیر به دست می‌آید.

$$I_{ave} = \frac{2I_m}{\pi} = 0.637I_m$$

$$V_{ave} = \frac{2V_m}{\pi} = 0.637V_m$$


**تمرین کلاسی ۱:** مقدار متوسط شکل موج سینوسی نیم موج شکل ۵-۲۵ چند میلی آمپر است؟

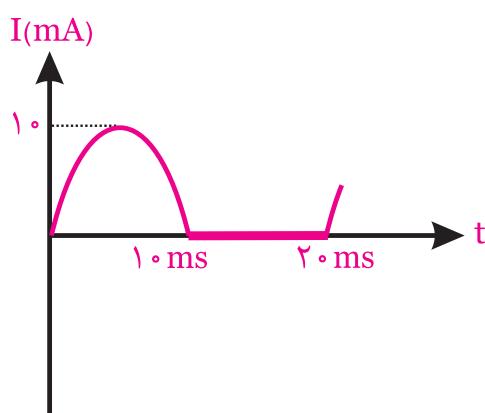

شکل ۵-۲۵

مقدار متوسط ولتاژ را با  $V_{ave}$  یا  $V_{dc}$  (Average) و جریان متوسط را با  $I_{ave}$  یا  $I_{dc}$  نشان می‌دهند.

مقدار متوسط موج مربعی نشان داده شده در شکل ۵-۲۲ در یک سیکل کامل صفر نیست و از جمع مقادیر ولتاژ لحظه‌ای در زمان‌های تعیین شده، تقسیم بر تعداد نمونه‌های گرفته شده به دست می‌آید.

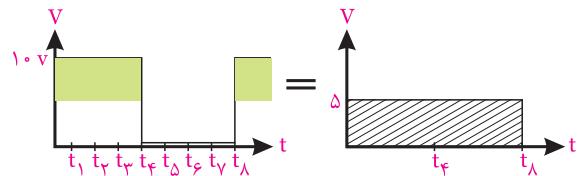


شکل ۵-۲۲ مقدار متوسط موج مربعی

$$V = V_{ave} = \frac{\text{جمع مقدار هر نمونه}}{\text{تعداد نمونه ها}} \text{ متوسط}$$

$$= \frac{10 + 10 + 10 + 10 + \dots}{n} = \text{ولت ۵}$$

مقدار متوسط یک نیم سیکل از موج سینوسی شکل ۵-۲۳-ب برای تمام دوره‌ی تناوب  $T$ ، دارای مقدار مشخصی مطابق شکل ۵-۲۳-الف است. به سیگنال نشان داده شده در شکل ۵-۲۳-ب موج سینوسی یکسو شده نیم موج می‌گویند.

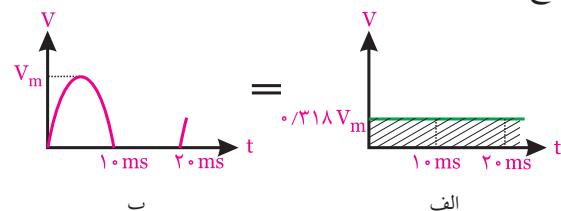


شکل ۵-۲۳ مقدار متوسط شکل موج سینوسی نیم موج

مقدار متوسط شکل موج یکسو شده نیم موج از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید.

$$V = V_{ave} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318V_m$$

## مثال ۵: در شکل ۵-۲۷ چند ولت متر DC را نشان

می دهد؟

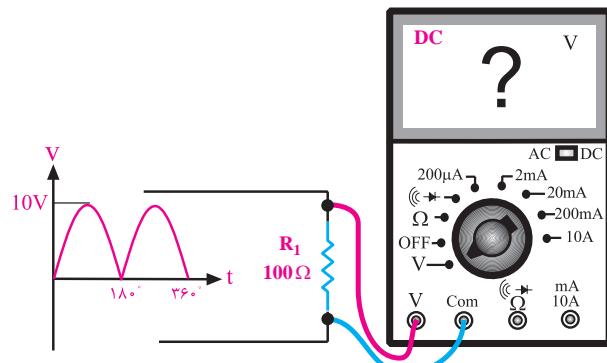

شکل ۵-۲۷ مثال

حل:

ولت متر DC ولتاژ متوسط را اندازه می کیرد. چون موج مورد نظر، یک سو شده‌ی تمام موج است بنابراین می توانیم

بنویسیم:

$$V_{DC} = V_{av} = \frac{2V_m}{\pi} = \frac{2 \times 10}{\pi} = 6.37V_m$$


$$V_{DC} = 6.37 \times 10 = 6.37 \text{ ولت}$$

$$V_{DC} = 6.37 \text{ ولت}$$


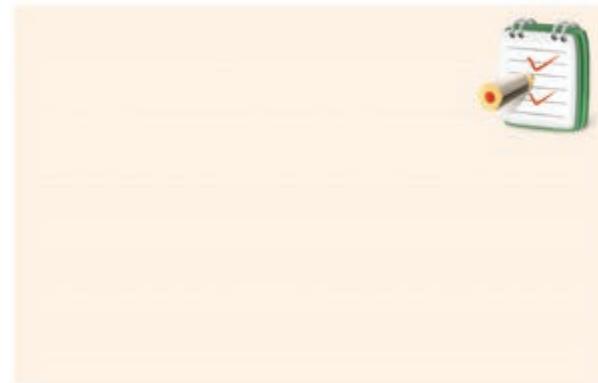
### ۵-۳-۷ مقدار مؤثر

اگر دو مقاومت ساده را به طور جداگانه به منبع ولتاژ DC و منبع ولتاژ سینوسی اتصال دهیم در اثر عبور جریان از مدار، مقاومت گرم می شود.

چنان‌چه منبع ولتاژ DC و منبع ولتاژ سینوسی را به گونه‌ای تنظیم کنیم که میزان گرمای تولید شده توسط دو مقاومت مساوی در هر دو مدار یکسان باشد، در این حالت می گویند مقدار ولتاژ منبع DC برابر با مقدار مؤثر ولتاژ موج سینوسی است.




ولتمترهای DC عقربه‌ای یا دیجیتالی مقدار متوسط ولتاژ را اندازه می کیرند. بنابراین اگر ولتمتر را به ولتاژ AC متناوب وصل کنیم، ولتمتر مقدار صفر ولت را نشان می دهد، شکل ۵-۲۶.

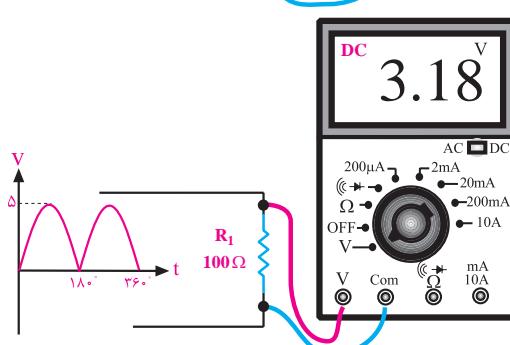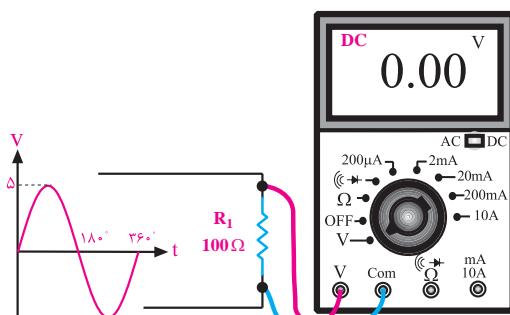

شکل ۵-۲۶ ولتمتر DC مقدار AC را اندازه نمی کیرد.


ولتمترهای DC فقط می توانند مقدار متوسط ولتاژ سینوسی را به طور صحیح اندازه بگیرند.

### مثال ۶: مقدار مؤثر شکل موج ولتاژ سینوسی شکل ۵-۳۰

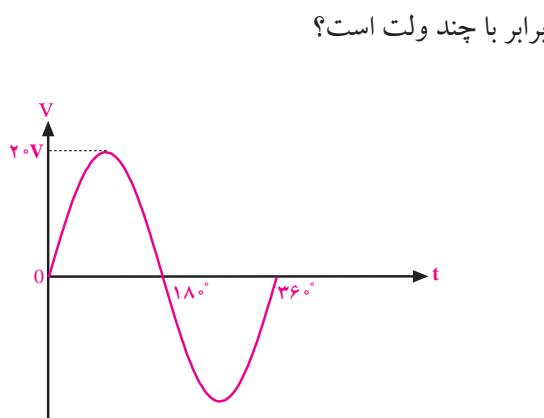


شکل ۵-۳۰ ولتاژ سینوسی

این مطلب در شکل ۵-۲۸ نشان داده شده است.

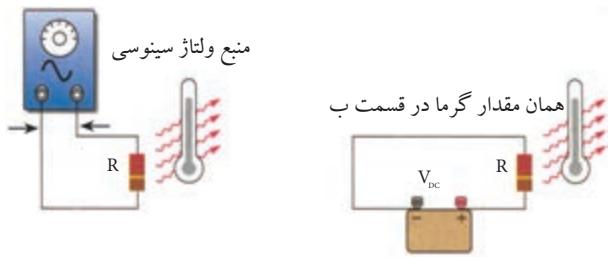

ب- مدار جریان متناوب

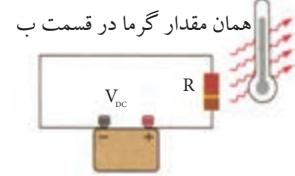

الف- مدار جریان مستقیم

شکل ۵-۲۸

مقدار ولتاژ مؤثر را با  $V_e$  یا  $V_{rms}$  یا  $V_{eff}$  نشان می‌دهند.

مقدار مؤثر یک موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه

است، شکل ۵-۲۹.

حل:


با استفاده از رابطه‌ی مربوط به ولتاژ مؤثر، مقدار ولتاژ مؤثر را به دست می‌آوریم.

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \sqrt{0.7} V_m = \sqrt{0.7 \times 20} = 14 / 14 V$$


$$V_e = 14 / 14 V$$

به مقدار مؤثر موج، مقدار  $V_{rms}$  نیز می‌گویند.

ولتمترهای AC مقدار مؤثر ولتاژ سینوسی را اندازه می‌گیرند، شکل ۵-۳۱.

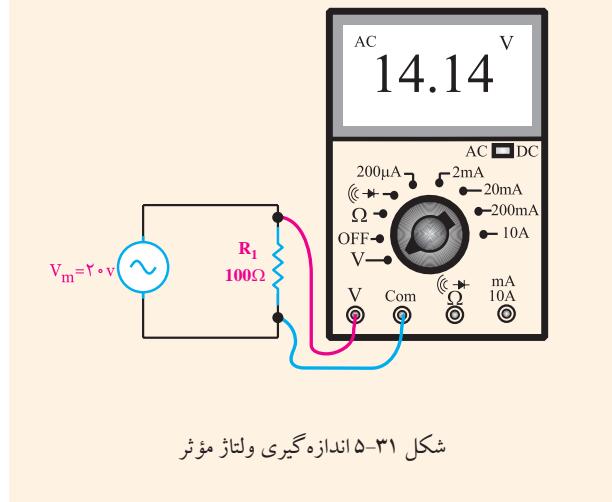

شکل ۵-۳۱ اندازه‌گیری ولتاژ مؤثر

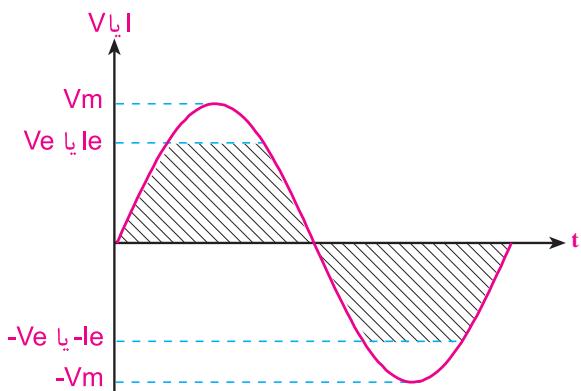

$$V_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times V_m = \sqrt{0.7} V_m$$

$$I_e = \frac{1}{\sqrt{2}} \times I_m = \sqrt{0.7} I_m$$


شکل ۵-۲۹ مقدار مؤثر موج سینوسی

**نکته:** این روابط فقط برای موج سینوسی



قابل قبول است.

برای جریان نیز مقادیر مؤثر وجود دارد و جریان مؤثر را با طی شده برابر با  $720$  درجه یا  $4\pi$  رادیان است.

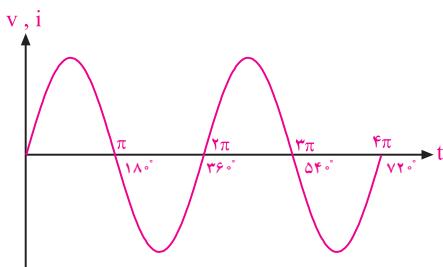

شکل ۵-۳۳ دو سیکل کامل ولتاژ یا جریان

با توجه به اینکه یک سیکل کامل ولتاژ یا جریان  $360^\circ$  می‌باشد می‌توانیم روابط زیر را برای محاسبه  $1$  درجه بر حسب رادیان بنویسیم:

$$2\pi(\text{rad}) = 360^\circ \Rightarrow 1^\circ = \frac{2\pi}{360}$$

$$\text{رادیان} = \frac{\pi}{180}$$

**مثال ۷:**  $30^\circ$  درجه معادل چند رادیان است؟

**حل:**

با توجه به اینکه رادیان  $\frac{\pi}{180} = 1^\circ$  است، پس می‌توانیم

بنویسیم:

$$30^\circ = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{30\pi}{180} = \frac{\pi}{6} \text{ (rad)}$$

$$30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ رادیان}$$

**تمرین کلاسی ۲:** زاویای  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $120^\circ$  و  $135^\circ$  را بر حسب رادیان بنویسید.




یا  $I_{\text{rms}}$  نشان می‌دهند.

### ۵-۳-۸ معادله ولتاژ سینوسی

**رابطهٔ زوایا بر حسب رادیان:**

همان‌طور که در مباحث قبلی مطرح شد، مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک سیکل کامل طی شود را «زمان تناوب» می‌گویند. در شکل ۵-۳۲ یک سیکل کامل ولتاژ  $360$  درجه را طی می‌کند.

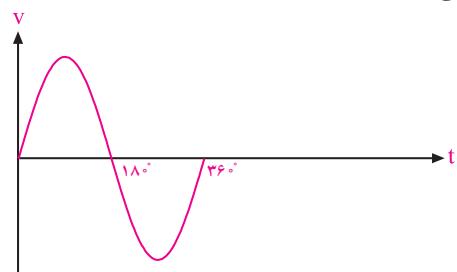

شکل ۵-۳۲ یک سیکل کامل ولتاژ

در روابط ریاضی زاویهٔ  $360^\circ$  درجه معادل  $2\pi$  رادیان است. رادیان واحد دیگری برای سنجش زاویه به شمار می‌آید.

$$2\pi = 360^\circ \text{ (رادیان)}$$

در تئوری‌های مربوط به الکتریسیته اندازهٔ زوایا را بیشتر بر حسب رادیان بیان می‌کنند. ولتاژ یا جریان سینوسی در هر سیکل  $360^\circ$  یا  $2\pi$  رادیان را طی می‌کند. یک سیکل کامل مشابهٔ حالتی است که یک دور کامل دایره را طی کرده باشیم.

یک سیکل کامل ولتاژ یا جریان، زاویهٔ  $360^\circ$  درجه یا  $2\pi$  رادیان را طی می‌کند.

در شکل ۵-۳۳ در دو سیکل کامل ولتاژ یا جریان زاویه

## سرعت زاویه‌ای

**مثال ۸:** مقدار ماکریم و لتاژ یک موج سینوسی برابر با

۱۰ ولت است. مقدار و لتاژ را در زوایای  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  و  $270^\circ$  محاسبه کنید.


مقدار زاویه‌ای طی شده توسط و لتاژ یا جریان سینوسی در مدت زمان یک ثانیه را سرعت زاویه‌ای می‌نامند و آن را با  $\omega$  (آمگا) نشان می‌دهند.

مقدار  $\omega$  از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

تعداد سیکل در ثانیه  $\times$  زاویه‌ای طی شده توسط یک سیکل = مقدار زاویه‌ای طی شده در مدت یک ثانیه

$$\omega = 2\pi \times f$$

واحد  $\omega$ ، رادیان بر ثانیه است.

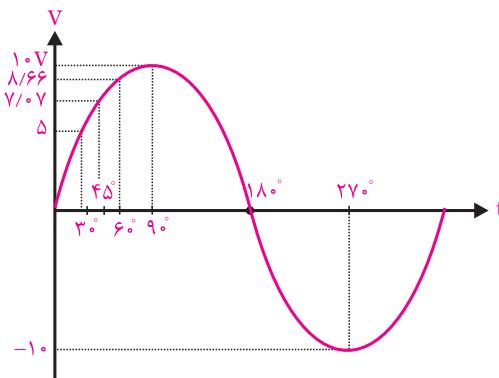

شکل ۵-۳۵

**حل:**

با توجه به رابطه‌ی مربوط به موج سینوسی می‌توانیم

بنویسیم:

$$V = 10 \sin \omega t$$

$$V = 10 \sin \theta$$

چون  $t = \theta / \omega$  است به جای  $\theta$  مقدار زوایا را در فرمول

قرار می‌دهیم و مقدار و لتاژ را محاسبه می‌کنیم.

$$V = 10 \sin 30^\circ \Rightarrow V = 10 \times \frac{1}{2} = 5 \text{ ولت}$$

$$V = 10 \sin 45^\circ \Rightarrow V = 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5\sqrt{2} = 7.07 \text{ ولت}$$

$$V = 10 \sin 60^\circ \Rightarrow V = 10 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3} = 8.66 \text{ ولت}$$

$$V = 10 \sin 90^\circ \Rightarrow V = 10 \times 1 = 10 \text{ ولت}$$

$$V = 10 \sin 180^\circ \Rightarrow V = 10 \times 0 = 0 \text{ ولت}$$


$$V = 10 \sin 270^\circ \Rightarrow V = 10 \times (-1) = -10 \text{ ولت}$$

مقدار سینوس زوایا از جدول مثبتاتی قابل استخراج است.


برای هر شکل موجی می‌توان رابطه‌ی ریاضی نوشت.

رابطه‌ی ریاضی شکل موج سینوسی نشان داده شده در شکل

۵-۳۴ به صورت زیر نوشته می‌شود.

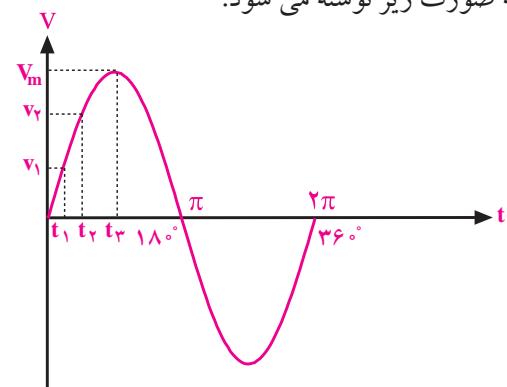


شکل ۵-۳۴ شکل موج و لتاژ سینوسی

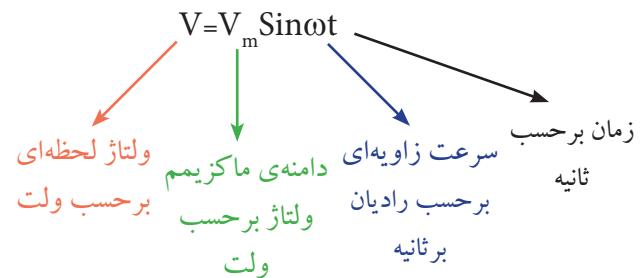


رابطه‌ی ریاضی هر موج را معادله‌ی آن موج می‌گویند.

$$i = \frac{V_m}{R} \sin \omega t = I_m \sin \omega t$$

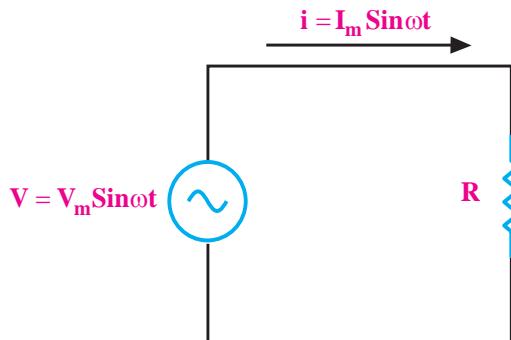در شکل ۵-۳۷-الف مدار عبور جریان متناوب از مقاومت اهمی و در شکل ۵-۳۷-ب شکل موج جریان سینوسی رسم شده است.



الف- مدار الکتریکی

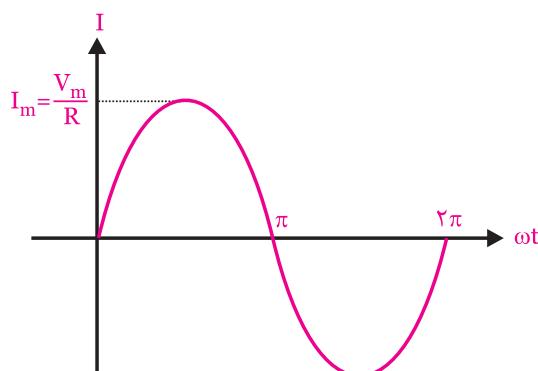


ب- شکل موج جریان سینوسی

شکل ۵-۳۷ مدار الکتریکی و شکل موج جریان عبوری از آن اگر یک منبع ولتاژ سینوسی را به دو سر یک مقاومت اهمی وصل کنیم، در مقاومت اهمی جریان سینوسی جاری خواهد شد.

وقتی جریان سینوسی از مقاومت اهمی عبور می‌کند بین جریان و ولتاژ هیچگونه اختلاف فازی به وجود نمی‌آید. در شکل ۵-۳۸ شکل موج ولتاژ دو سر مقاومت اهمی و شکل موج جریان عبوری از آن نشان داده شده است.

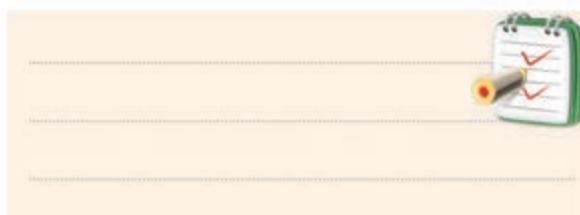
### تمرین کلاسی ۳: مقدار ماکزیمم جریان

یک موج سینوسی برابر با ۳ آمپر است. مقدار جریان را در زوایای  $30^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  و  $270^\circ$  محاسبه کنید.


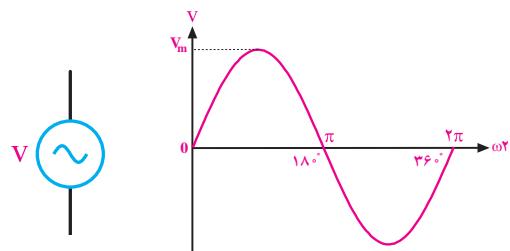
### ۴-۴ رفتار مقاومت اهمی (R) در جریان متناوب

اگر به دو سر یک مقاومت اهمی، یک ولتاژ سینوسی مانند ولتاژ برق شهر را وصل کنیم، جریانی در مدار برقرار خواهد شد که از نظر شکل موج دقیقاً مشابه ولتاژ است. به این جریان، جریان سینوسی می‌گویند. در شکل ۵-۳۶-الف شکل موج ولتاژ سینوسی و در شکل ۵-۳۶-ب نماد (علامت قراردادی) منع ولتاژ سینوسی را ملاحظه می‌کنید.



ب- نماد منع  
ولتاژ سینوسی

الف- ولتاژ سینوسی

شکل ۵-۳۶-شکل موج و نماد منع ولتاژ سینوسی جریانی که از مقاومت عبور می‌کند از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

مقاومت از رابطه زیر به دست می آید.


$$P = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}$$

توان تلف شده  
ولتاژ مؤثر  
جریان مؤثر

می دانیم  $V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$  و  $I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$  است. مقدار توان از رابطه زیر نیز قابل محاسبه است.


$$P = R \cdot I_{\text{eff}}^2 = \frac{(V_{\text{eff}})^2}{R}$$

در شکل ۵-۴۱، شکل موج های ولتاژ، جریان و توان تلف شده در مقاومت نشان داده شده است.

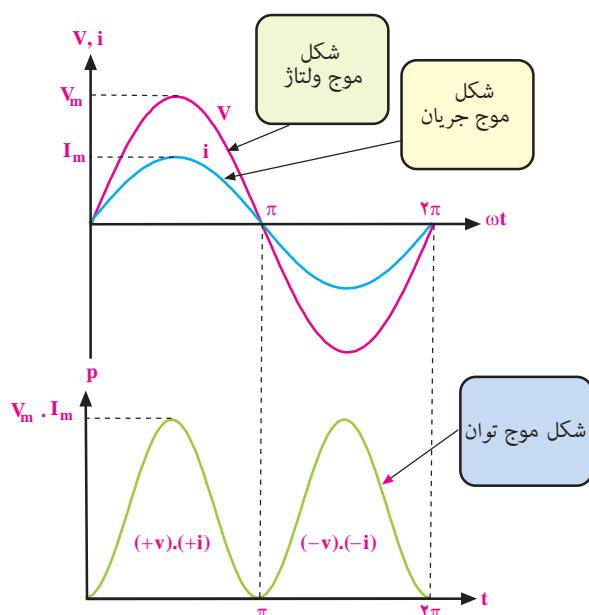


شکل ۵-۴۱ منحنی توان تلف شده در دو سر یک مقاومت اهمی

در نیم سیکل مثبت در فاصله‌ی صفر تا  $\pi$  مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان مثبت و در نتیجه حاصل ضرب آنها نیز مثبت است. در نیم سیکل منفی در فاصله‌ی  $\pi$  تا  $2\pi$  مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان هر دو منفی هستند که حاصل ضرب آنها مثبت

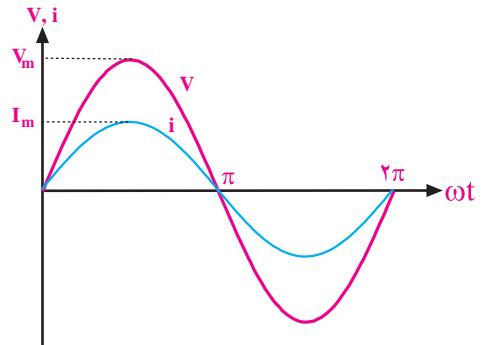

شکل ۵-۳۸ شکل موج ولتاژ و جریان در مقاومت اهمی


اگر جریان سینوسی از یک مقاومت اهمی عبور کند در دو سر مقاومت اهمی، یک ولتاژ سینوسی افت می کند که با جریان عبوری از مدار هم فاز است، شکل ۵-۳۹.

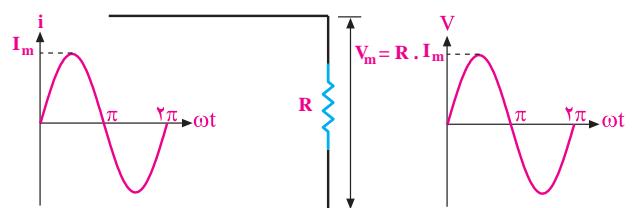

شکل ۵-۳۹ هم فاز بودن جریان و ولتاژ در مقاومت

## ۵-۵ توان تلف شده در یک مقاومت اهمی در جریان متناوب

در صورتی که از یک مقاومت اهمی جریانی عبور کند، در آن مقاومت توانی به صورت حرارت تلف می شود،

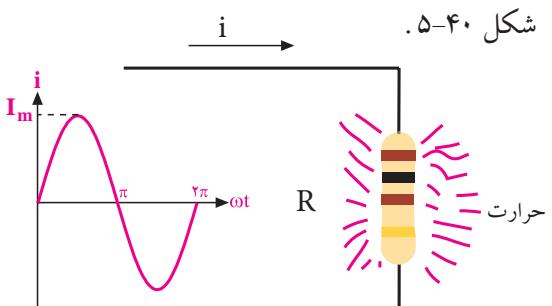

شکل ۵-۴۰ توان تلف شده در مقاومت

مقدار توان تلف شده بستگی به شکل موج جریان دارد. اگر جریان عبوری از مدار، سینوسی باشد توان تلف شده در


می شود. به این ترتیب در دو سر مقاومت اهمی هیچ گاه مقدار توان، منفی نمی شود. توانی که در مقاومت اهمی تلف می شود توان مؤثر است و آن را با  $P_{\text{eff}}$  نشان می دهند.

مقدار  $P_{\text{eff}}$  از حاصل ضرب  $V_{\text{eff}}$  در  $I_{\text{eff}}$  به دست می آید.

یعنی:

$$P_{\text{eff}} = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$$

**مثال ۹:** به دو سر یک مقاومت اهمی  $R = 1 \text{ K}\Omega$ ، یک منبع ولتاژ سینوسی مطابق شکل ۴۲-۵ وصل شده است. توان تلف شده و جریان گذرنده از مقاومت اهمی را حساب کنید.

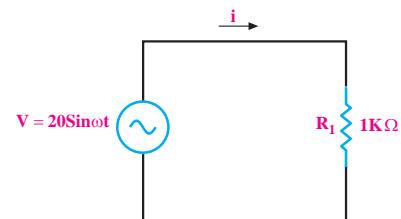

شکل ۴۲-۵ مثال

حل:

$$V_m = 20 \text{ V}$$


$$I_m = \frac{V_m}{R} = \frac{20}{1000} = 0.02$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{0.02}{\sqrt{2}} = 0.014 \text{ A} \Rightarrow I = 0.014 \text{ A}$$

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}} = 14/\sqrt{2} \text{ V}$$

$$P = V_{\text{eff}} I_{\text{eff}} = 14/\sqrt{2} \times 0.014 = 0.2$$

$$P = 0.2 \text{ Wats}$$

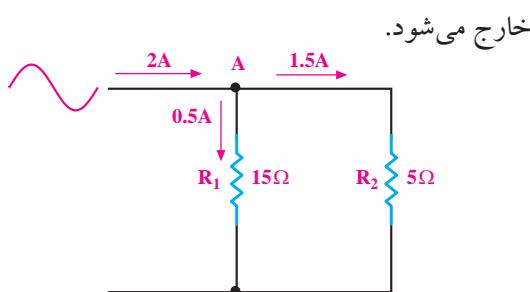

شکل ۴۳-۵ بررسی قانون جریان کریشهف

معمولاً چندین جریان به یک نقطه وارد و یا از آن خارج می شوند. جریان های وارد شده را با علامت + و جریان های خارج شده را با علامت - مشخص می کنیم.

**تمرین کلاسی ۴:** دو مقاومت اهمی

$R_1 = 10 \text{ K}\Omega$  و  $R_2 = 12 \text{ K}\Omega$  به صورت سری به یک منبع ولتاژ سینوسی ( $V = 10 \sin \omega t$ ) وصل شده است. توان تلف شده در هر مقاومت را حساب کنید.



$$I_{1m} = \frac{V_m}{R_1} = \frac{12V}{1.0K\Omega} = 12mA$$

$$I_{2m} = \frac{V_m}{R_2} = \frac{12V}{15K\Omega} = 0.8mA$$

جریان  $I_T$  را از مجموع جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  به دست می‌آوریم.

$$I_T = I_{1m} + I_{2m} \Rightarrow$$

$$I_T = 12 + 0.8 = 12.8mA$$

بعد از محاسبه‌ی مقدار ماکزیمم جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  و  $I_T$

معادله‌ی جریان‌ها را می‌نویسیم:


$$I_1 = 12\sin\omega t$$

$$I_2 = 0.8\sin\omega t$$

$$I_T = 12.8\sin\omega t$$

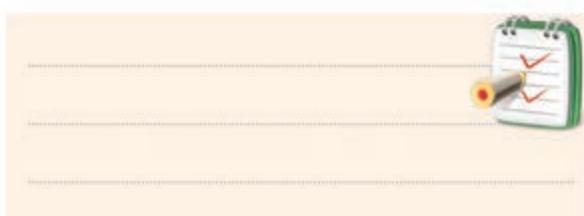
### تمرین کلاسی ۵: رابطه‌ی جریان عبوری

از مقاومت‌های  $R_1 = 4K\Omega$  و  $R_2 = 5K\Omega$  که به طور موازی به منبع ولتاژ سینوسی  $V_s = 20\sin\omega t$  وصل می‌باشند را به دست آورید.



در شکل ۴۴-۱۵ گر جریان‌های (وارد و خروجی) را با علامت «+» و جریان‌های (های خروجی) را با علامت «-» نشان دهیم، می‌توانیم در گره A رابطه‌ی زیر را بنویسیم.


$$\left. \begin{aligned} & \text{جمع جبری جریان‌های وارد و خروجی} \\ & +I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow I_1 = I_2 + I_3$$

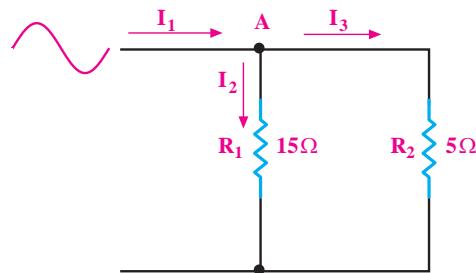

شکل ۴۴-۱۵ جمع جبری جریان‌های وارد شده و خارج شده گره A برابر با صفر است.

**مثال ۱۰:** در شکل ۴۴-۱۶ رابطه‌ی جریان عبوری از

مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  و جریان خروجی از منبع ولتاژ سینوسی را به دست آورید.

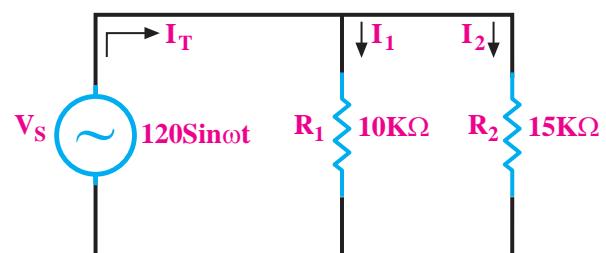

شکل ۴۵

**حل:**

چون ولتاژ در مدار ثابت است جریان هر شاخه با استفاده

از قانون اهم محاسبه می‌شود.


$$I_1 = I_{1m} \sin\omega t \quad I_2 = I_{2m} \sin\omega t$$

ابتدا مقدار  $I_{1m}$  و  $I_{2m}$  را محاسبه می‌کنیم:

طبق قانون ولتاژ کریشهف، در یک مدار بسته با منبع ولتاژ متناظر یا مستقیم، جمع جبری ولتاژها برابر صفر است. به

**نکته‌ی مهم:** اگر بین ولتاژ و جریان در یک مدار اختلاف فاز وجود داشته باشد در این صورت به جای جمع جبری باید از جمع برداری استفاده شود.

**مثال ۱۱:** در شکل ۵-۴۷ رابطه‌ی ولتاژ دو سر مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  را به دست آورید.

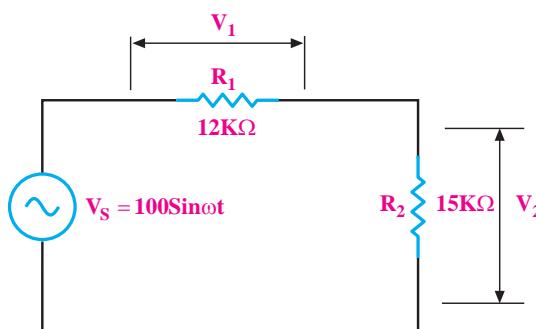

شکل ۵-۴۷ محاسبه‌ی ولتاژ دو سر هر مقاومت

$$V_1 = V_{1\max} \cdot \sin \omega t, V_2 = V_{2\max} \cdot \sin \omega t$$

$$V_{1\max} = I_{m\max} \cdot R_1, V_{2\max} = I_{m\max} \cdot R_2$$

$$I_{m\max} = \frac{V_{\max}}{R_1 + R_2} = \frac{100}{12k + 15k} = 3/vmA$$

$$V_{1\max} = 3/v \times 12 = 44/44V$$

$$V_{2\max} = 3/v \times 15 = 55/56V$$

$$V_1 = 44/44 \sin \omega t$$

$$V_2 = 55/56 \sin \omega t$$

**تمرین کلاسی ۶:** رابطه‌ی ولتاژ دو سر مقاومت‌های  $R_1 = 10K\Omega$  و  $R_2 = 12K\Omega$  که به طور سری به منبع ولتاژ سینوسی با رابطه‌ی  $V_s = 110 \sin \omega t$  اتصال دارند را به دست آورید.

عبارت دیگر در یک مدار بسته ولتاژ منبع باید با مجموع افت ولتاژ‌های دو سر مقاومت‌ها برابر باشد. با توجه به شکل ۵-۴۶ می‌توانیم رابطه‌ی زیر را بنویسیم.

$$R_s = \text{افت ولتاژ دو سر مقاومت}_1$$



$$R_2 = \text{افت ولتاژ دو سر مقاومت}_2$$

$$V_s = \text{ولتاژ منبع}$$

$$-V_s + V_1 + V_2 = 0$$

$$\text{افت ولتاژ دو سر مقاومت}_1 + \text{افت ولتاژ دو سر مقاومت}_2 = \text{ولتاژ منبع}$$

$$V_s = V_1 + V_2$$

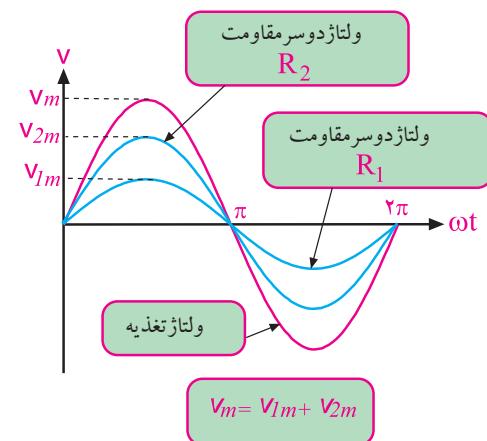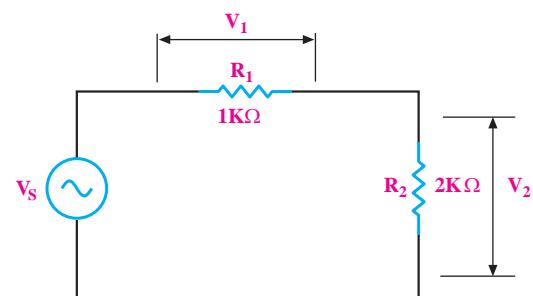

شکل ۵-۴۶ قانون ولتاژ کریشهف

### ۵-۷-۱ همسنگ (هم ارز) بردار



همسنگ یک بردار، برداری هم جهت و هماندازه‌ی آن بردار است. برای رسم همسنگ یک بردار ابتدا از یک نقطه‌ی دلخواه خطی را به موازات راستای بردار رسم می‌کنیم. سپس روی این خط، برداری هم طول و هم جهت با بردار اصلی می‌کشیم. در شکل ۵-۵۰ همسنگ بردار  $\vec{AB}$  را از نقطه‌ی دلخواه  $M$  رسم کرده‌ایم و بردار  $\vec{MN}$  را که همسنگ بردار  $AB$  است به وجود آورده‌ایم.




شکل ۵-۵۰ بردار  $MN$  همسنگ بردار  $AB$  است.

دو بردار همسنگ دارای اندازه (طول) و جهت یکسان هستند.
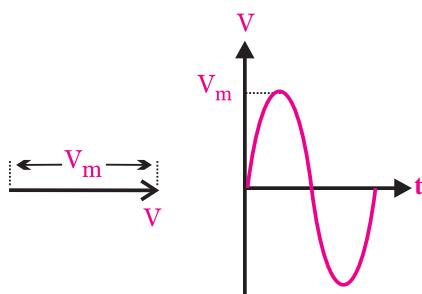
### ۵-۷-۲ نمایش برداری موج سینوسی

برای مقایسه‌ی فاز امواج متناوب می‌توان از بردار استفاده کرد. در شکل ۵-۵۱ موج سینوسی  $V = V_m \sin \omega t$  را به صورت برداری رسم کرده‌ایم.



ب-نمایش برداری

الف-شکل موج ولتاژ سینوسی


$$V = V_m \sin \omega t \quad \text{ج-معادله‌ی ولتاژ سینوسی}$$

شکل ۵-۵۱ نمایش برداری موج سینوسی

### ۵-۷ برودار


بردار پاره‌خطی است که دارای اندازه (طول) و جهت است. از بردار در مدارهای الکتریکی به عنوان وسیله‌ای برای نمایش و محاسبه کمیت‌های مختلف الکتریکی مانند ولتاژ، جریان، مقاومت و توان استفاده می‌کنند.

در شکل ۵-۴۸ چند نمونه بردار رسم شده است.

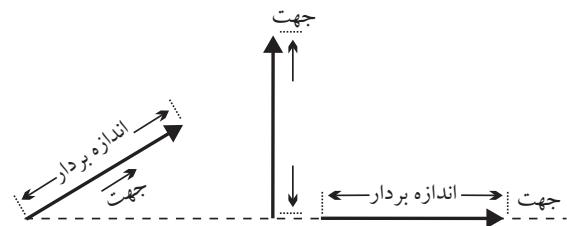

شکل ۵-۴۸ چند نمونه بردار

اگر ابتدای برداری نقطه‌ی A و انتهای آن در نقطه‌ی B باشد آن را بردار  $\vec{AB}$  می‌نامند. اندازه‌ی بردار  $\vec{AB}$  را با  $|\vec{AB}|$  نشان می‌دهند. در شکل ۵-۴۹ دو نمونه بردار  $\vec{CD}$  یا  $\vec{AB}$  رسم شده است.

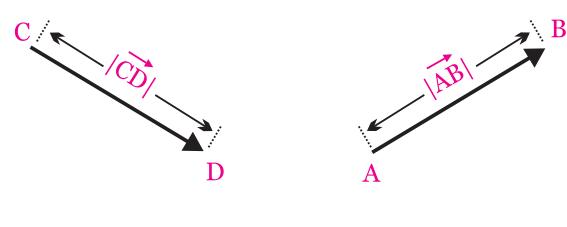


ب-بردار  $\vec{CD}$


الف-بردار  $\vec{AB}$

شکل ۵-۴۹ دو نمونه بردار

موج سینوسی با  $45^\circ$  درجه پیش فاز

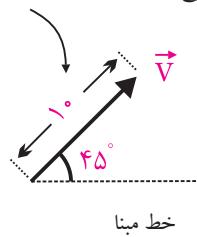

ب-نمایش برداری

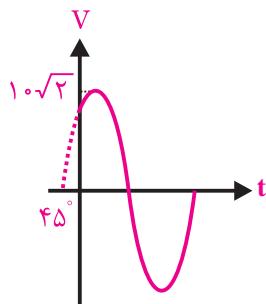


الف-شکل موج ولتاژ سینوسی


$$V = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 45)$$

شکل ۵-۵۲ نمایش موج ولتاژ سینوسی با تقدم فاز

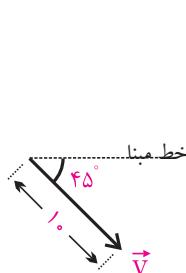در شکل ۵-۵۳ یک نمونه شکل موج ولتاژ سینوسی که دارای تأخیر فاز است را نشان داده ایم.



ب-نمایش برداری

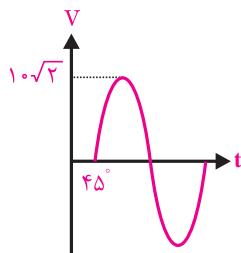

الف-شکل موج ولتاژ سینوسی

$$V = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 45)$$

شکل ۵-۵۴ موج سینوسی با تأخیر فاز  $45^\circ$

**توجه**  
برای تعیین اندازه هی بردار موج سینوسی، مقدار مؤثر موج را در نظر می گیرند.

**مثال ۱۲:** معادلهی ولتاژ سینوسی مربوط به بردارهای

شکل ۵-۵۴ را بنویسید.

### توجه

در شکل ۵-۵۱ برای نشان




دادن جریان و ولتاژ سینوسی به صورت برداری، اندازه هی بردارها برابر دامنه هی ماکریم موج جریان یا ولتاژ رسم شده است. از آن جا که در محاسبه ها عموماً مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان به کار می رود، می توان اندازه هی این بردارها را برابر با مقدار مؤثر امواج نیز رسم کرد. در این کتاب از مقدار مؤثر برای نمایش اندازه هی بردار استفاده خواهد شد.

برای کسب موفقیت، تنها به دست آوردن اطلاعات و دانش کفايت نمی کند، بلکه به کارگیری و تمرین مستمر آن اطلاعات است.

در شکل ۵-۵۲ یک نمونه موج سینوسی که دارای تقدم فاز (پیش فاز) است را مشاهده می کنید. برای رسم «نمایش برداری» لازم است میزان اختلاف فاز را با توجه به پیش فاز یا پس فاز بودن در نظر گرفت. اگر بخواهیم حالت پیش فازی را نشان دهیم باید نسبت به محور افقی که خط مبنا است در خلاف حرکت عقربه های ساعت زاویه هی فاز را انتخاب نماییم و بردار را رسم کنیم. امواج با تاخیر فاز (پس فاز) نیز با زاویه های در جهت حرکت عقربه های ساعت رسم می شوند.


ب: در معادلهی (ب) چون علامت  $30^\circ$  درجه مثبت است، پس ولتاژ نسبت به خط مبنا تقدم فاز دارد (جلو افتاده و پیش فاز است). بنابراین بردار آن نیز باید تقدم فاز داشته باشد.

موج ولتاژ با  $30^\circ$  درجه تقدم فاز  $V_t$

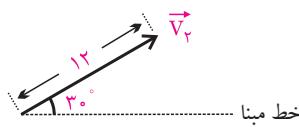

شکل ۵-۵۵-ب پاسخ مثال

**مثال ۱۴:** دو موج رسم شده در شکل ۵-۵۶ را به صورت برداری نمایش دهید.

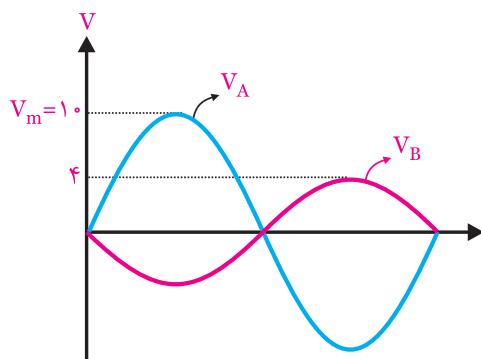

شکل ۵-۵۶


**حل:** با توجه به اینکه دو موج سینوسی رسم شده دارای  $180^\circ$  درجه اختلاف فاز هستند، بنابراین بردار آنها نیز باید  $180^\circ$  درجه نسبت به یکدیگر اختلاف فاز داشته باشد. اندازهی بردارها مقدار مؤثر موج سینوسی است.

$$V_B = V_{\text{Beff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} \quad \text{مؤثر}$$

$$V_A = V_{\text{Aeff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} \quad \text{مؤثر}$$

$$V_B \quad |V_B| = 2\sqrt{2} \quad V_A \quad |V_A| = 5\sqrt{2}$$

شکل ۵-۵۷ پاسخ مثال

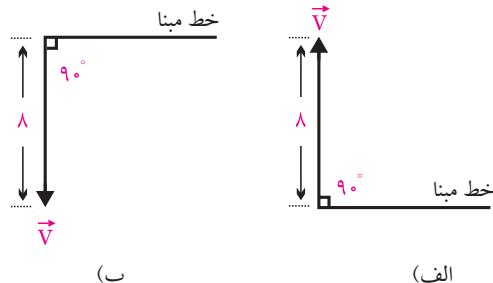

شکل ۵-۵۶

## حل

الف: چون بردار به اندازهی  $90^\circ$  درجه از خط مبنا جلوتر است، پس موج پیش فاز است و تقدم فاز دارد پس می‌توانیم بنویسیم:

$$V = 8\sqrt{2} \sin(\omega t + 90^\circ)$$

ب: چون بردار ولتاژ به اندازهی  $90^\circ$  درجه از خط مبنا عقب‌تر است پس ولتاژ تأخیر فاز دارد و می‌توانیم بنویسیم:

$$V = 8\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ)$$

**مثال ۱۳:** دیاگرام برداری مربوط به معادلات ولتاژ

سینوسی  $V_1$  و  $V_2$  را رسم کنید:


$$V_1 = 20\sqrt{2} \sin(\omega t - 30^\circ) \quad \text{الف}$$

$$V_2 = 12\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \quad \text{ب}$$

## حل:

الف: در معادلهی (الف) ولتاژ به اندازهی  $30^\circ$  درجه از خط مبنا عقب‌تر است (تأخير فاز دارد) پس بردار آن نیز باید تأخیر فاز داشته باشد.

موج ولتاژ با  $30^\circ$  درجه تأخیر فاز

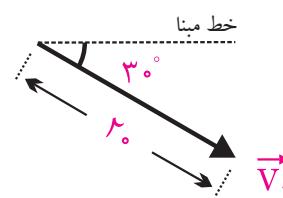

شکل ۵-۵۵-الف پاسخ مثال

ب- موج A چون از مبدأ شروع می‌شود اختلاف فازی ندارد و معادله‌ی آن به صورت زیر است.

$$V_A = 10 \sin \omega t$$


موج B به اندازه‌ی  $30^\circ$  درجه تقدم فاز دارد و معادله‌ی آن به صورت زیر است.

$$V_B = 5 \sin(\omega t + 30^\circ)$$

### ۵-۷-۳ برآیند دو یا چند بردار

برآیند دو یا چند بردار، برداری است که به تنها یک خاصیت و تأثیر آن دو یا چند بردار را داشته باشد.

برای تعیین برآیند چند بردار، ابتدا از یک نقطه مانند «O» هم‌سنگ بردار  $\vec{F}_1$  و سپس از انتهای هم‌سنگ بردار  $\vec{F}_1$ ، هم‌سنگ بردار  $\vec{F}_2$  را رسم می‌کنیم. این عمل را برای همه بردارها ادامه می‌دهیم تا انتهای آخرین بردار هم‌سنگ (نقطه‌ی N) به دست آید. در شکل ۵-۶۰ اگر نقطه‌ی «O» را به نقطه‌ی «N» وصل کنیم، بردار  $\vec{ON}$  برآیند بردارهای مورد نظر خواهد بود.

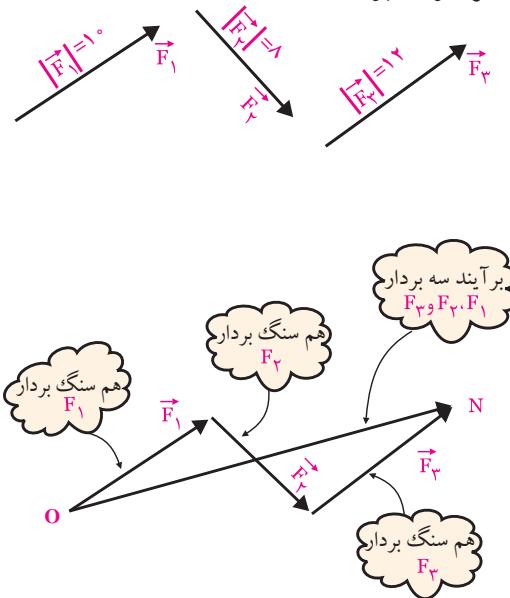


شکل ۵-۶۰ برآیند بردارهای  $F_1$ ،  $F_2$  و  $F_3$

**مثال ۱۵:** در شکل ۵-۵۸ دو موج A و B نشان داده شده است.

الف- امواج A و B را به صورت برداری نمایش دهید.


ب- روابط مربوط به معادله‌ی امواج سینوسی A و B را بنویسید.

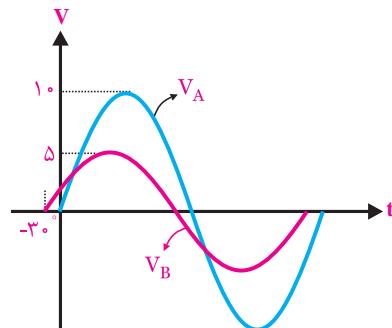

شکل ۵-۵۸

حل:

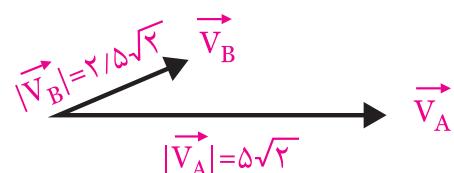الف- چون پیک موج B از پیک موج A جلوتر است پس موج B نسبت به موج A پیش فاز است. از سوی دیگر موج A از مبدأ صفر شروع می‌شود پس بردار مربوط به موج A را روی خط مبدأ می‌کشیم و بردار B را با  $30^\circ$  تقدم فاز ترسیم می‌کنیم.




اندازه‌ی بردارها نیز مقدار مؤثر موج سینوسی می‌باشد.

$$|\vec{V}_B| = \frac{V_{Bm}}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}$$

$$|\vec{V}_A| = \frac{V_{Am}}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 5\sqrt{2}$$


شکل ۵-۵۹ پاسخ قسمت الف

منفی بردار را رسم می‌کنیم. منفی یک بردار، همسنگ آن بردار در جهت مخالف است. در شکل ۵-۶۵ برای رسم بردار  $\vec{F}_r$  ابتدا برداری همان اندازه وله در جهت مخالف بردار  $\vec{F}_l$  رسم می‌کنیم.

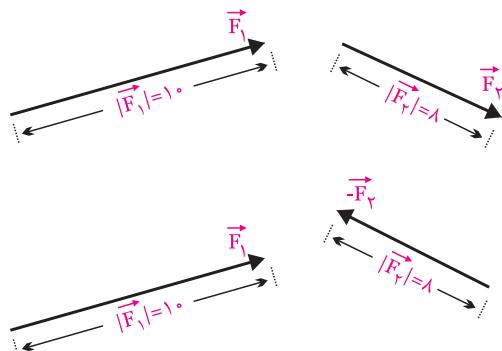

شکل ۵-۶۵ تفاضل بردارهای  $\vec{F}_l$  و  $\vec{F}_r$

سپس طبق شکل ۵-۶۶ برآیند دو بردار  $\vec{F}_l$  و  $\vec{F}_r$  را به دست می‌آوریم:

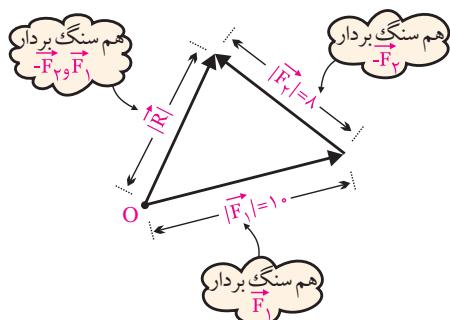


شکل ۵-۶۶ تفاضل بردارهای  $\vec{F}_l$  و  $\vec{F}_r$

**۵-۷-۵ ضرب یک بردار در یک کمیت عددی**  
اگر عددی مثل K را در یک بردار مانند  $\vec{F}$  ضرب کنیم بردار حاصل ضرب طبق شکل ۵-۶۷ هم جهت با بردار  $\vec{F}$  است و اندازه آن K برابر اندازه بردار  $\vec{F}$  خواهد شد. اگر K مثبت باشد بردار  $\vec{KF}$  هم جهت با بردار  $\vec{F}$  و اگر K منفی باشد، بردار  $\vec{KF}$  در خلاف جهت بردار  $\vec{F}$  است.

برآیند بردارهای  $\vec{F}_l$ ،  $\vec{F}_r$  و  $\vec{R}$  را با  $\vec{R}$  نشان می‌دهند و به صورت زیر نوشته می‌شود:


$$\vec{R} = \vec{F}_l + \vec{F}_r + \vec{F}_r$$

**مثال ۱۶:** برآیند بردارهای رسم شده در شکل ۵-۶۱ را رسم می‌کنیم.

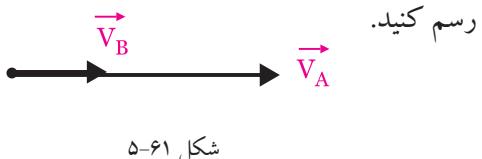


شکل ۵-۶۱

**حل:** برای رسم برآیند لازم است بردار همسنگ را رسم کنیم. به این منظور ابتدا همسنگ بردار  $\vec{V}_A$  را از نقطه O رسم می‌کنیم، شکل ۵-۶۲.

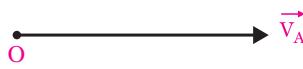

شکل ۵-۶۲ همسنگ بردار  $\vec{V}_A$

سپس از انتهای بردار  $\vec{V}_A$ ، همسنگ بردار  $\vec{V}_B$  را رسم می‌کنیم و نقطه انتهای را N نامیم، شکل ۵-۶۳.

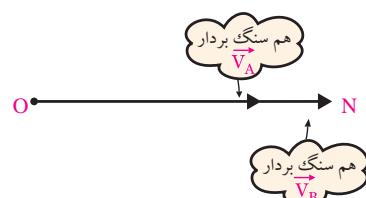

شکل ۵-۶۳ همسنگ بردار  $\vec{V}_B$  و  $\vec{V}_N$

حال از نقطه O به N برداری رسم می‌کنیم، بردار ON برآیند دو بردار  $\vec{V}_B$  و  $\vec{V}_A$  است، شکل ۵-۶۴.




شکل ۵-۶۴ برآیند بردارهای  $\vec{V}_B$  و  $\vec{V}_A$
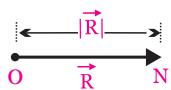
#### ۵-۷-۶ تفاضل بردارها

برای تعیین تفاضل بردارهای  $\vec{F}_l$  و  $\vec{F}_r$  ابتدا

$$\vec{R} = \vec{ON} = \vec{V}_A + \vec{A}_B$$



$$\vec{V}_B \text{ و } \vec{V}_A$$

اندازه‌ی برآیند بردارهای  $\vec{V}_B$  و  $\vec{V}_A$ ، از تفاضل اندازه‌ی دو بردار به دست می‌آید.

$$\begin{aligned} |\vec{R}| &= |\vec{V}_A| - |\vec{V}_B| \\ |\vec{R}| &= 10 - 4 = 6 \\ |\vec{R}| &= 6 \end{aligned}$$

### توجه



اگر دو بردار در یک جهت باشند  
اندازه‌ی برآیند دو بردار از جمع  
جبری اندازه‌ی هر بردار به دست  
می‌آید.

اگر دو بردار در خلاف جهت  
یکدیگر باشند اندازه‌ی برآیند  
دو بردار از تفاضل اندازه‌ی دو بردار  
به دست می‌آید.

**مثال ۱۸:** اندازه‌ی برآیند دو بردار هم جهت  $\vec{F}_1$  و  $\vec{F}_2$  در شکل ۵-۷۳ را محاسبه کنید.

$$\begin{array}{c} |\vec{F}_1| = 4 \\ \longrightarrow \quad \quad \quad |\vec{F}_2| = 6 \\ \vec{F}_1 \quad \quad \quad \vec{F}_2 \end{array}$$


شکل ۵-۷۳



شکل ۵-۶۷ ضرب بردار (K مثبت)

**مثال ۱۷:** برآیند بردارهای مربوط به شکل موج‌های رسم

شده در شکل ۵-۶۸ را به دست آورید.

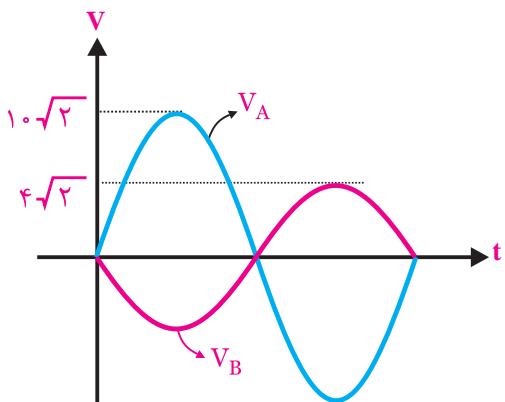

شکل ۵-۶۸ مثال

**حل:** ابتدا بردارهای مربوط به هر دو موج سینوسی را  
رسم می‌کنیم، شکل ۵-۶۹.

$$\vec{V}_B \leftarrow \quad \quad \quad \vec{V}_A \rightarrow$$

شکل ۵-۶۹


سپس برای رسم برآیند بردارها، ابتدا هم‌سنگ بردار  
را رسم می‌کنیم، شکل ۵-۷۰.

$$\begin{array}{c} \longleftarrow \quad |\vec{V}_A| = 10 \quad \longrightarrow \\ \vec{V}_A \end{array}$$

شکل ۵-۷۰ هم‌سنگ بردار

هم‌سنگ بردار  $\vec{V}_B$  را از انتهای بردار رسم می‌کنیم، شکل ۵-۷۱.

برداری که از وصل دو نقطه‌ی O و N به دست می‌آید را

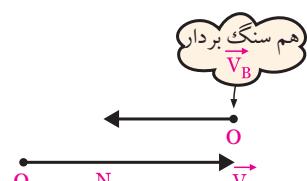


شکل ۵-۷۱

## ۵-۸ جریان‌های سه‌فازه

### ۱-۵-۸ جریان متناوب یک فازه


همان‌طور که در قبل گفته شد یکی از دلایل تولید ولتاژ به صورت شکل موج سینوسی، تولید و انتقال آسان آن است. به جریان سینوسی رسم شده در شکل ۵-۷۵ جریان متناوب یک فاز می‌گویند.

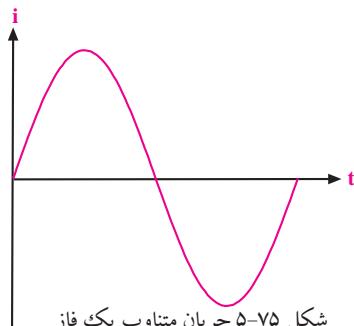

شکل ۵-۷۵ جریان متناوب یک فاز

جریان متناوب یک فاز، از حرکت یک مجموعه‌ی سیم‌پیچ در داخل میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. میدان مغناطیسی را می‌توان توسط آهنربای طبیعی یا مصنوعی تولید کرد. در شکل ۵-۷۶ حرکت یک مجموعه سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی نشان داده شده است.

شکل ۵-۷۶ حرکت سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی

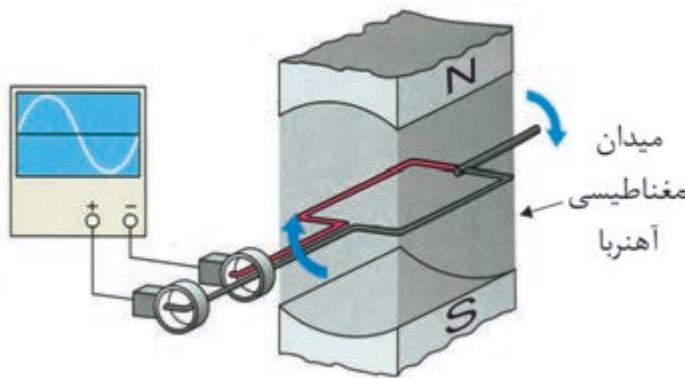


**حل:** با توجه به هم‌جهت بودن ۲ بردار اندازه‌ی برآیند بردارها از جمع جبری اندازه‌ی هر بردار محاسبه می‌شود.

$$\begin{aligned} \vec{R} &= \vec{F}_1 + \vec{F}_2 \Rightarrow \\ |\vec{R}| &= |F_1| + |F_2| = 10 \\ |\vec{R}| &= 10 \end{aligned}$$

### تمرین کلاسی ۷: اندازه‌ی برآیند دو بردار

در شکل ۵-۷۴ F<sub>۱</sub> و F<sub>۲</sub> در خلاف جهت هم رسم شده‌اند را به‌دست آورید.

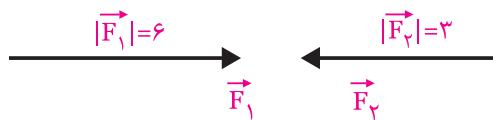


شکل ۵-۷۴



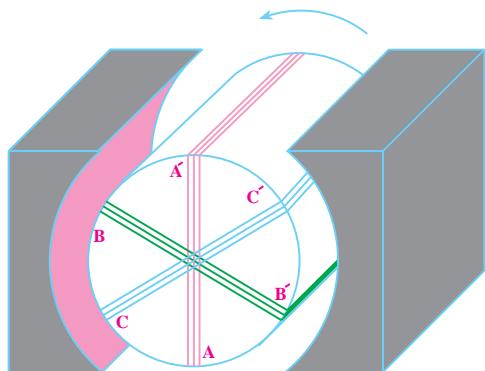
## ۵-۸-۲ جریان متناوب سه فازه

در صورتی که سه دسته سیم پیچی را در داخل میدان مغناطیسی آهنربا حرکت دهیم، شکل موج جریان متناوب سه فاز ایجاد می‌شود. در شکل ۵-۷۷ سیم پیچ‌ها در داخل میدان مغناطیسی نشان داده شده است.




شکل ۵-۷۷ موقعیت سیم پیچ‌ها در یک نمونه مولد جریان متناوب ۳ فاز در شکل ۵-۷۷ با چرخش سیم پیچ‌ها در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، در هر یک از سیم پیچ‌های AA', BB' و CC' ولتاژ سینوسی ایجاد می‌شود. سیم پیچ‌های AA', BB' و CC' با زاویه‌ی مکانی ۱۲۰ درجه نسبت به هم قرار دارند. با توجه به موقعیت مکانی سیم پیچ‌ها، ولتاژ القایی در سیم پیچ AA' به اندازه‌ی ۱۲۰ درجه از ولتاژ القایی در سیم پیچ BB' پس فاز است. هم‌چنین ولتاژ القا شده در سیم پیچ CC' به اندازه‌ی ۲۴۰ درجه نسبت به ولتاژ القا شده در سیم پیچ AA' پس فاز است. در شکل ۵-۷۸ موج‌های تولید شده توسط سیم پیچ‌های AA', BB' و CC' نشان داده شده است.

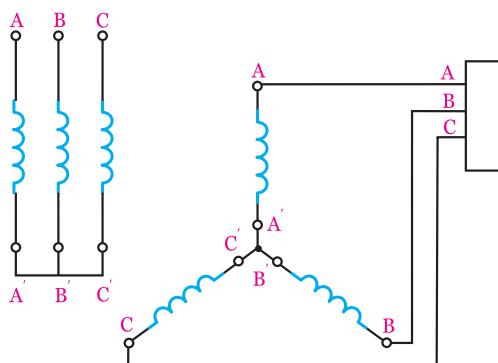

شکل ۵-۷۹ اتصال ستاره

در اتصال ستاره انرژی توسط سیم پیچ‌های AA', BB' و CC' از مولد به مصرف کننده انتقال می‌یابد. سیم‌های L<sub>۱</sub>, L<sub>۲</sub>, L<sub>۳</sub> و T<sub>S, R</sub> را به ترتیب AA', BB' و CC' نام‌گذاری می‌کنند و به آن‌ها سیم‌های فاز A, فاز B و فاز C می‌گویند.


در شکل ۵-۸۰ ولتاژها و جریان‌های اتصال ستاره نشان داده شده است.

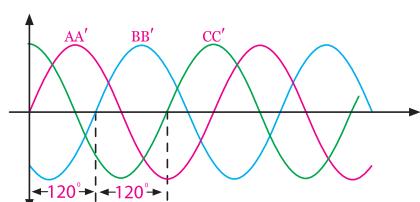

شکل ۵-۷۸ جریان‌های متناوب سه فازه

مثلث می گویند و آن را با علامت ( $\Delta$ ) نشان می دهند. این نوع


اتصال در شکل ۵-۸۱ نشان داده شده است.

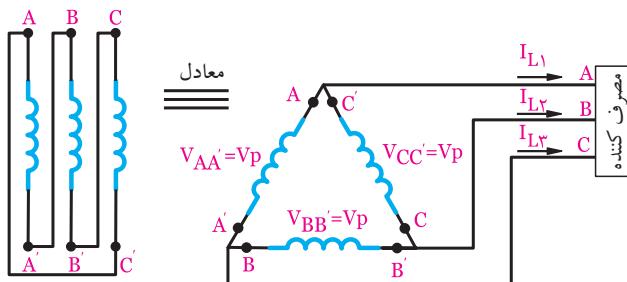

شکل ۵-۸۱ اتصال مثلث

در اتصال مثلث ولتاژ دو سر سیم پیچ های 'AA', 'BB' و

'CC' را ولتاژ فاز می نامند و آن را با  $V_p$  نشان می دهند.

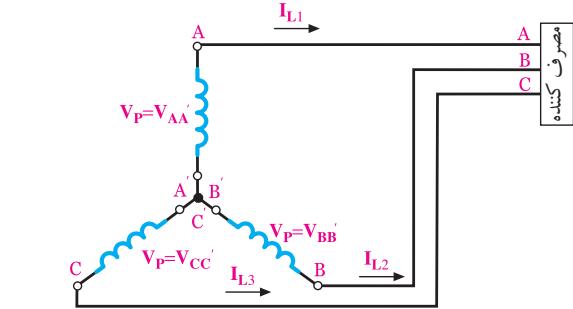

شکل ۵-۸۰ مشخصات جریان و ولتاژ در اتصال ستاره

### اتصال مثلث

اگر انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم، انتهای

سیم پیچ دوم به ابتدای سیم پیچ سوم و انتهای سیم پیچ سوم

به ابتدای سیم پیچ اول متصل شود این نوع اتصال را اتصال


در زمان اوج مصرف به دلیل نوسانات برق امکان آسیب دیدن وسیله‌ی برقی شما بیشتر است. در

زمان اوج مصرف، از وسایل برقی پرمصرف استفاده نکنید.

## آزمون پایانی فصل (۵)




۶- زمان تناوب را تعریف کنید.

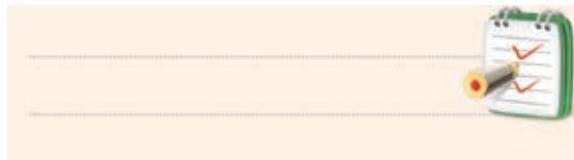


۷- به تعداد سیکل در یک ثانیه ..... می گویند.

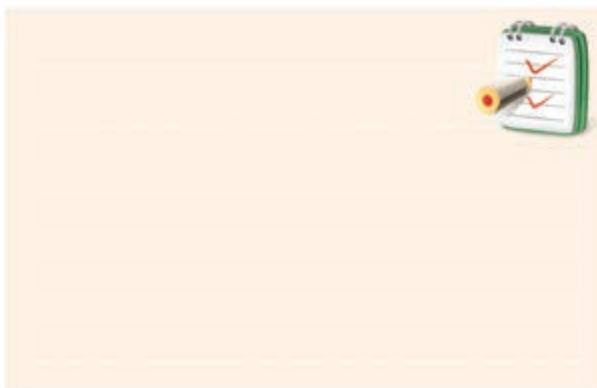۸- مقدار پیک شکل موج سینوسی را تعریف کنید. در صورتی که مقدار مؤثر موج را داشته باشیم مقدار پیک را چگونه محاسبه کنیم؟



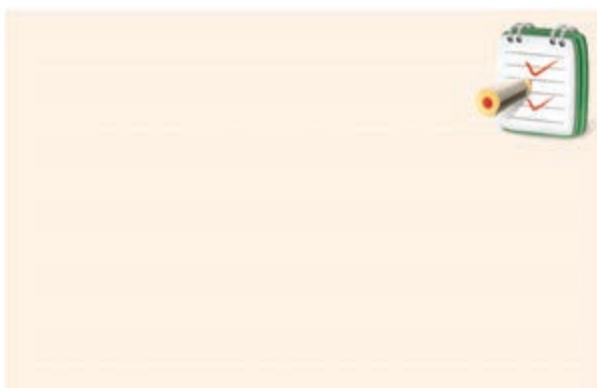۹- دو موج با  $90^\circ$  درجه اختلاف فاز را رسم کنید.




۱۰- در یک موج سینوسی کامل مقدار متوسط ولتاژ ..... است.


الف) صفر      ب)  $V_m$

۱۱- مقدار متوسط موج سینوسی یک سو شده نیم موج

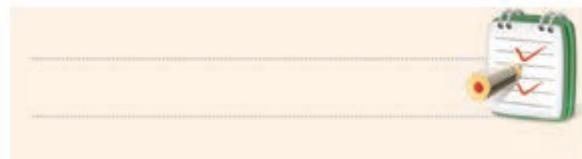
۱- شکل موج ولتاژ متناوب را با رسم شکل شرح دهید.



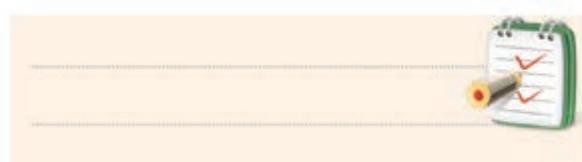
۲- مشخصات یک شکل موج سینوسی را نام ببرید.



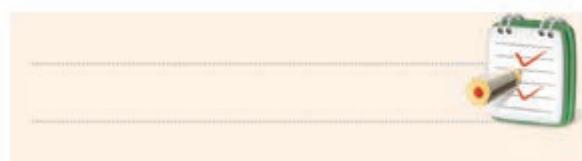
۳- مقدار مؤثر و متوسط یک شکل موج سینوسی چگونه به دست می آید؟ به طور کامل شرح دهید.



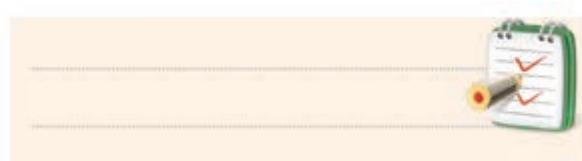۴- فاز و اختلاف فاز در شکل موج های سینوسی را توضیح دهید.



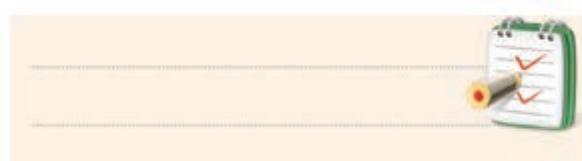
۵- چهار نمونه موج متناوب را نام ببرید و شکل موج آنها را رسم کنید.



۱۵- هم سنگ بردار را چگونه رسم می کنند؟ با رسم

از کدام رابطه به دست می آید؟

شکل توضیح دهد.

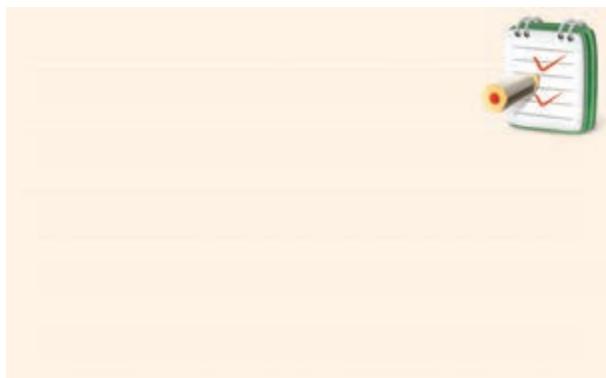


$$\text{الف) } \frac{V_m}{\pi}$$

$$\text{ج) } \frac{2V_m}{\pi}$$

۱۶- مقدار موثر موجی سینوسی با دامنه‌ی ۲۰ ولت را محاسبه کنید.



۱۶- برآیند بردارهای زیر را به صورت رنگی رسم کنید و اندازه‌ی آن را به دست آورید.

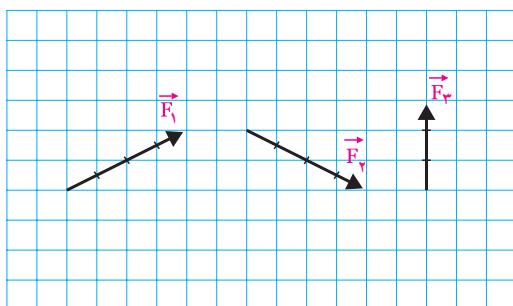

شکل ۵-۸۲

۱۳- کدام رابطه توان تلف شده در مقاومت را نشان می دهد؟

$$\text{الف) } P = V_{eff} I_{eff}$$


$$\text{د- همه‌ی موارد } P = \frac{V_{eff}}{R}$$

۱۴- بردار را تعریف کنید.




۱۷- چگونگی تعیین تفاضل بردارهای  $F_1$  و  $F_2$  را شرح

دهید.

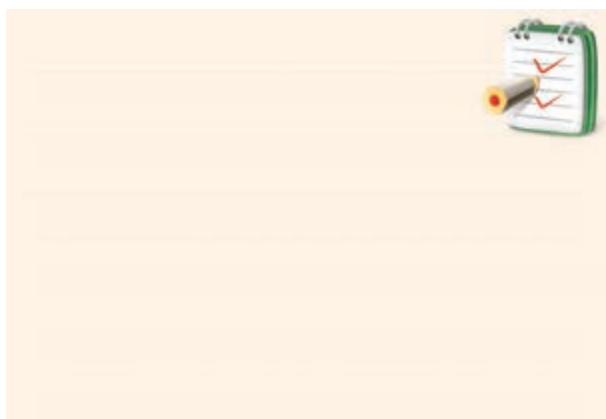


۱۸- دیاگرام برداری هر یک از امواج نشان داده شده در شکل


۱۹- را ترسیم کنید و اختلاف فاز بین آنها را به دست آورید.

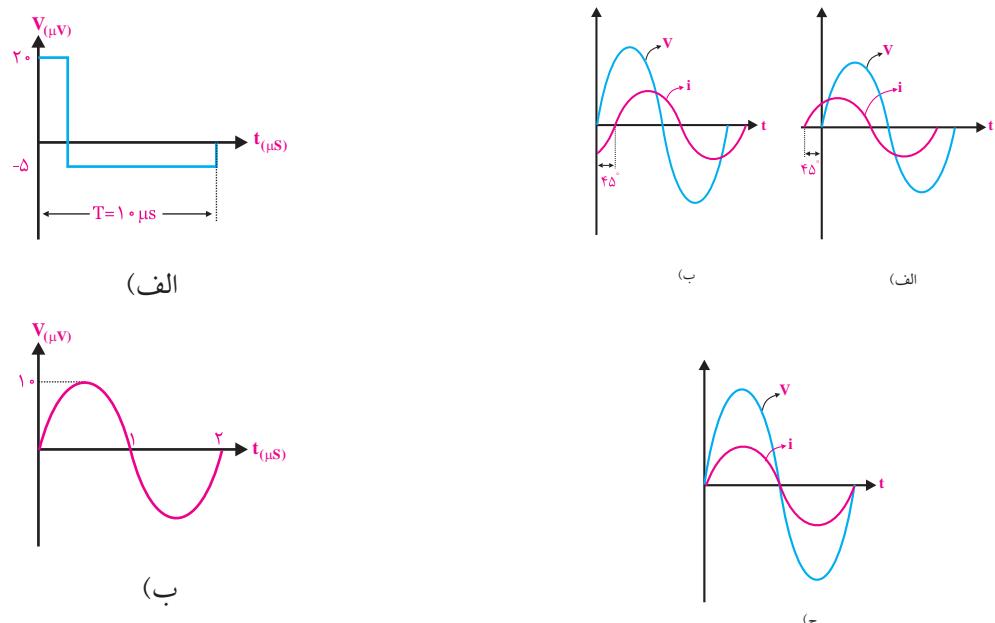

شکل ۵-۸۴

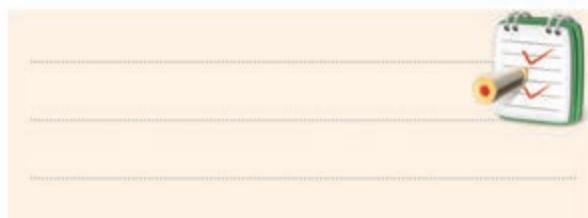

شکل ۵-۸۳

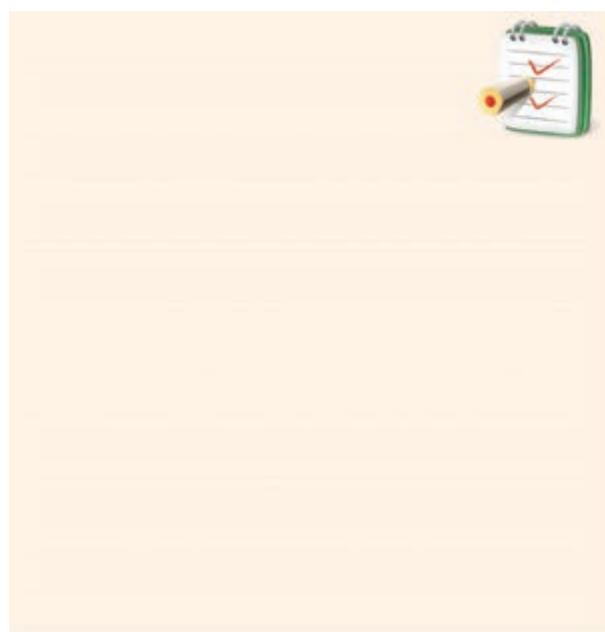



۱۹- مقدار پیک توپیک و فرکانس هر یک از امواج نشان داده شده در شکل ۵-۸۴ را محاسبه کنید.

۲۰- زوایای  $30^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $30^\circ$  و  $360^\circ$  را برحسب رادیان بنویسید.





۲۱- سه مقاومت اهمی  $R_1 = 10\text{K}\Omega$ ,  $R_2 = 6\text{K}\Omega$  و  $R_3 = 15\text{K}\Omega$  به صورت موازی به یک منبع ولتاژ سینوسی مطابق شکل ۵-۸۵ وصل شده است. توان تلف شده در هر

مقاومت را حساب کنید.

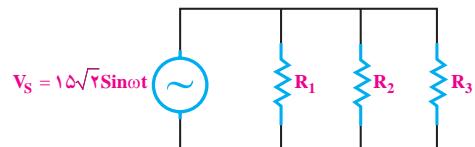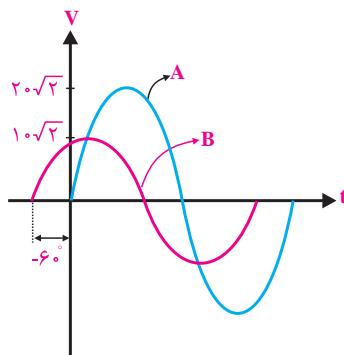

شکل ۵-۸۵

شکل ۵-۸۷

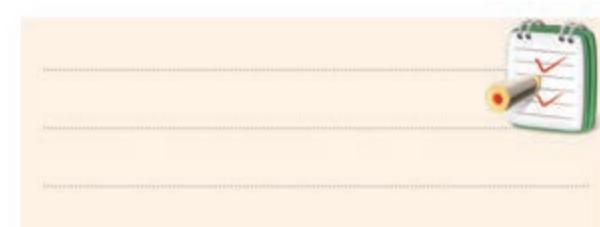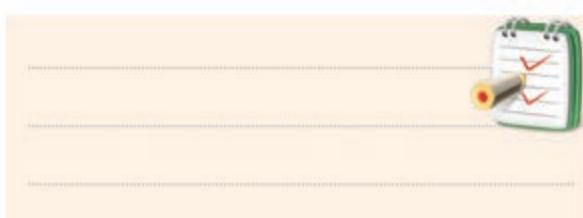

۲۲- معادله ولتاژ سینوسی مربوط به بردارهای شکل



۵-۸۶ را بنویسید.

۲۴- اندازه‌ی برآیند دو بردار هم‌جهت  $F_1$  و  $F_2$  را محاسبه

کنید.

$$|F_1| = 6$$

$$|F_2| = 8$$

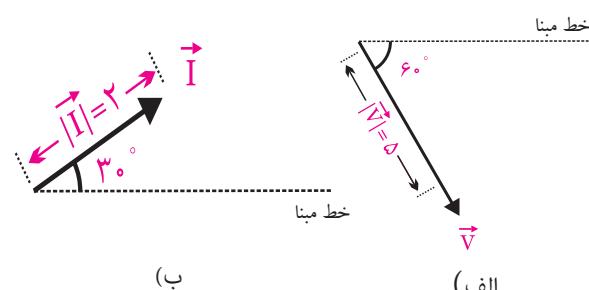
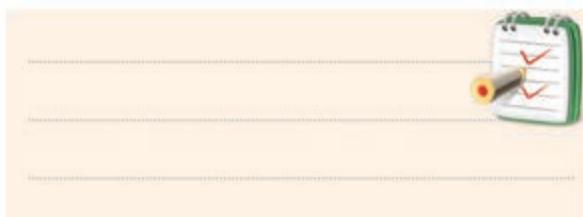


شکل ۵-۸۶

۲۵- اندازه‌ی برآیند دو بردار غیر هم‌جهت (خلاف جهت)  $F_1$  و  $F_2$  را محاسبه کنید.

$$|F_1| = 10$$

$$|F_2| = 10$$

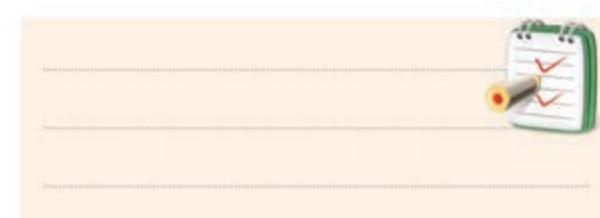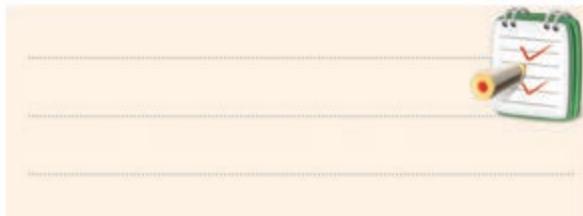

۲۳- در شکل ۵-۸۷ دو موج A و B نشان داده شده است.

الف- امواج A و B را به صورت برداری نمایش دهید.

ب- روابط مربوط به معادله امواج سینوسی A و B را

بنویسید.