



بخش سوم

دیود

هدف کلی :

شناخت انواع دیود و کار برد آن ها

واحد	شماره‌ی	عنوان توانایی	نمایشگر	زمان آموزش	نمایشگر
کار	توانایی	توانایی بررسی مشخصات و خصوصیات دیود	U _۳	۱۰	۶ ۴ ۲
کار	توانایی	توانایی تجزیه و تحلیل مدارهای دیودی	U _۳	۱۱	۸ ۸ ۱۸ ۲۶
کار	توانایی	توانایی کار با دیودهای خاص	U _۳	۱۲	۶ ۶ ۲
جمع کل					۴۸ ۲۸ ۲۰

فصل دهم

مشخصات و خصوصیات دیود

هدف کلی: تحلیل دیود به زبان ساده

هدف های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که:



- ۱- تفاوت بین نیمههادی‌ها، عایق‌ها و هادی‌ها را شرح دهد.
- ۲- ویژگی‌های اتم سیلیسیوم و ژرمانیوم را بیان کند.
- ۳- نیمههادی نوع N و P و اتصال PN را شرح دهد.
- ۴- جریان الکترون و حفره را شرح دهد.
- ۵- لایه‌ی سد در دیود را توضیح دهد.
- ۶- بایاس مستقیم و معکوس دیود را شرح دهد.
- ۷- مفهوم شکست در دیودها را شرح دهد.
- ۸- منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود را در بایاس مستقیم و معکوس رسم کند.


ساعت آموزش			توانایی شماره‌ی ۱۰
جمع	عملی	نظری	
۱۰	۴	۶	

پیش آزمون فصل (۱۰)



الف) ۴۰۰ ب) ۳۰۰ ج) ۲۵۰ د) ۲۰۰

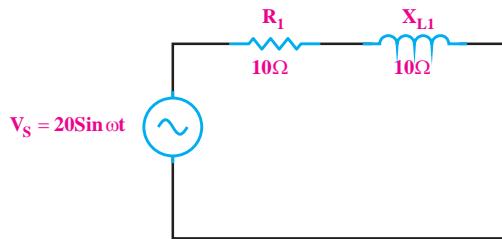۵- اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در مدار زیر چند درجه است؟



الف) ۴۵ ب) ۳۰ ج) ۹۰ د) صفر


۶- ناخالصی به کار برده شده در نیمه هادی نوع P چند

۱- آمپر متر در مدار به صورت قرار می گیرد.

الف) سری ب) موازی

۲- توان تلف شده در مقاومت R از کدام رابطه به دست

می آید؟

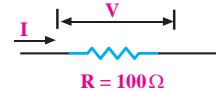

الف) RI²

ب) $\frac{V^2}{R}$


د) هر سه مورد

ج) $\frac{V^2}{R}$

۳- انرژی تلف شده در مقاومت ۱۰۰Ω در شکل زیر در طرفیتی است؟

الف) ۳ ب) ۴ ج) ۵ د) ۶

مدت ۳ دقیقه چند ژول است؟

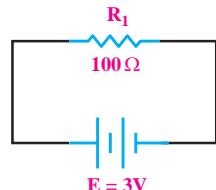

ب) جریان در مدار به اندازه‌ی کافی وجود داشته باشد.

ج) فقط کافی است ولتاژ آند به اندازه‌ی $0.6/0$ ولت از کاتد بیشتر باشد.

الف) ۱۸۲ ب) ۱۸/۲


ج) ۱۶/۲ د) ۱۶۲



د) موارد الف و ب

۸- اجسام موجود در طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به چند دسته‌ی کلی تقسیم می شوند؟ نام ببرید.


اهم است؟

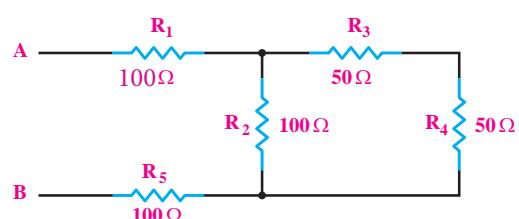۴- در شکل زیر مقاومت معادل از دو نقطه‌ی A و B چند



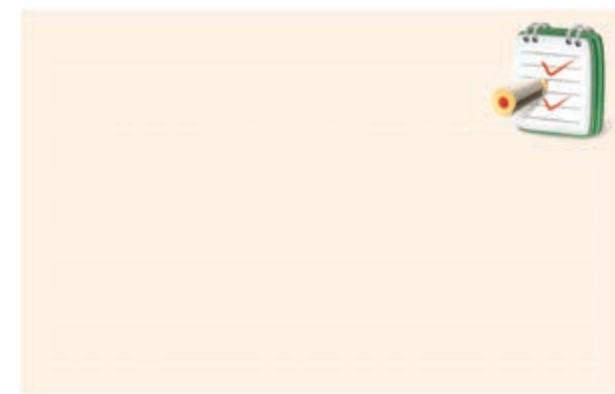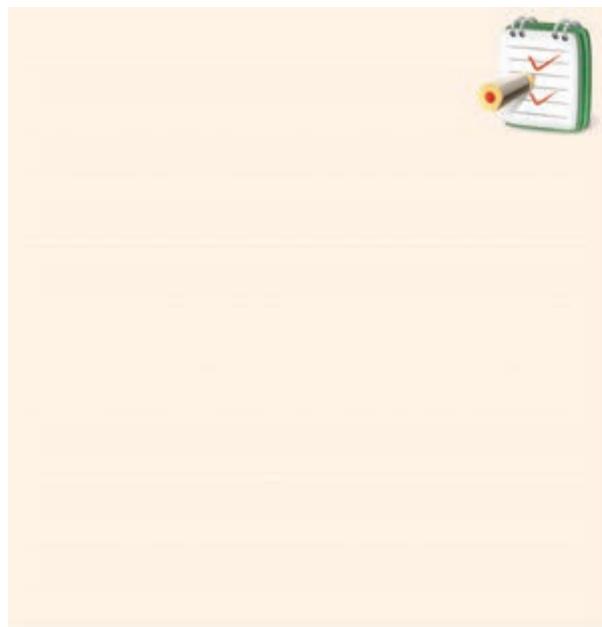

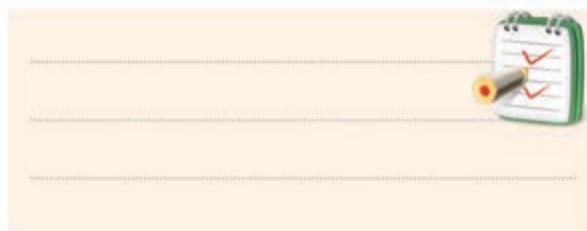۹- دو نمونه از مهم‌ترین نیمه‌هادی‌هایی که در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند را نام ببرید.




۱۰- تمامی نیمه‌هادی‌ها در آخرین لایه‌ی اتم خود دارای ۴ الکترون هستند.

درست نادرست

۱۱- مدارهای مربوط به بایاس موافق و بایاس مخالف دیود را رسم کنید.

۵- اگر منبع تغذیه‌ای که با آن کار می‌کنید دارای امکانات Limit Current است، جریان خروجی را حداقل


به 100 mA محدود کنید.

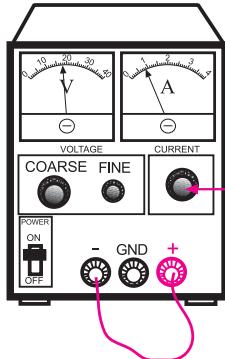

بالین ولوم جریان خروجی را روی 100 mA میلی آمپر تنظیم کنید.

۶- هنگام اتصال خازن الکتروولتی به خروجی

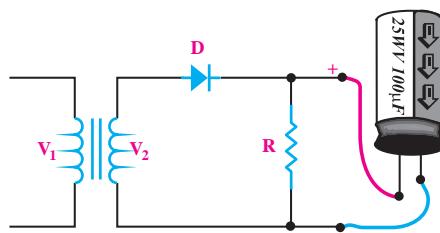یکسوکنده‌ها، حتماً قطب مثبت خازن را به قطب مثبت خروجی یکسوکنده و قطب منفی را به قطب منفی یکسوکنده وصل کنید.



در صورت اتصال خازن الکتروولتی به صورت معکوس به منبع ولتاژ، خازن منفجر می‌شود.

۷- هنگام اتصال دیود به مدار، کاتد و آند آن را از قبل شناسایی کنید. معمولاً روی کاتد علامت‌هایی مانند یک حلقه‌ی رنگی یا یک نقطه می‌گذارند.


۸- سیم‌های رابط را محکم ببندید تا در اثر لرزش یا برخورد دست قطع نشوند.

نکات ایمنی (۱)




۱- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ، ولت‌متر را بین دو نقطه‌ی مورد

نظر به صورت موازی بیندید.

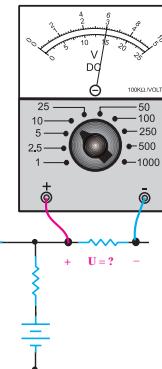


۲- هیچ وقت یک قطعه‌ی نیمه‌هادی مانند دیود را در

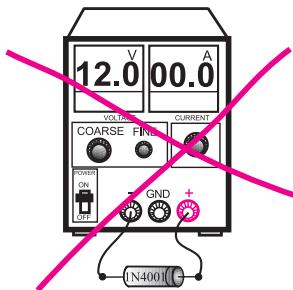بایاس موافق با منبع تغذیه به صورت موازی نبندید. در بایاس مخالف نیز به مقدار ولتاژ مجاز دیود توجه کنید.



۳- قبل از اتصال مدار به منبع تغذیه، ابتدا ولتاژ خروجی منبع تغذیه را صفر کنید.

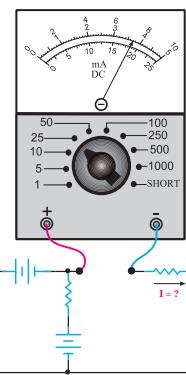۴- هنگام اندازه‌گیری جریان در مدار، آمپرمتر را با مدار به صورت سری ببندید.



۱۰-۱ دیود

۱-۱ ساختمان اتمی نیمه‌هادی‌ها

بین عایق‌ها و هادی‌ها اجسامی وجود دارند که نه مانند

یک هادی به سادگی جریان برق را از خود عبور می‌دهند

و نه مانند یک عایق جریان برق را از خود عبور نمی‌دهند. به

این اجسام نیمه‌هادی می‌گویند. مهم‌ترین نیمه‌هادی‌هایی که

در صنعت الکترونیک مورد استفاده قرار می‌گیرند **سیلیسیوم**

(سیلیسیوم را سیلیکون نیز می‌نامند) و **ژرمانیوم** است. تمامی

نیمه‌هادی‌ها در آخرین لایه‌ی اتم خود، چهار الکترون دارند.

در شکل (۱۰-۳) ساختمان اتمی سیلیسیوم و ژرمانیوم نشان

اجسام موجود در طبیعت از نظر هدایت الکتریکی به سه

دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند.

الف-هادی‌ها

ب-عایق‌ها

ج-نیمه‌هادی‌ها

هادی‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به راحتی از خود


عبور می‌دهند. مس، آلومینیوم، سایر فلزات و بعضی از اسیدها

جزء هادی‌ها هستند. در شکل ۱۰-۱ سیم رابط از جنس مس

است و جریان برق را به راحتی از خود عبور می‌دهد و لامپ

را روشن می‌کند.

سیم رابط از جنس مس

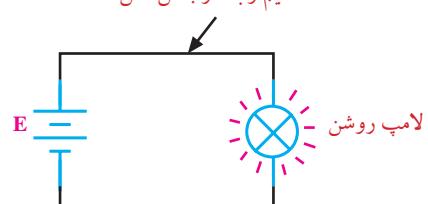

شکل ۱۰-۱ سیم مسی هادی

عایق‌ها اجسامی هستند که جریان برق را به سادگی از

خود عبور نمی‌دهند. مواردی مانند شیشه، انواع پلاستیک‌ها و

هوایی هستند. در شکل ۱۰-۲ سیم رابط از جنس پلاستیک

است و جریان برق را از خود عبور نمی‌دهد، در نتیجه لامپ

روشن نمی‌شود.

شکل ۱۰-۳ ساختمان اتمی نیمه‌هادی‌های سیلیسیوم و ژرمانیوم

وقتی اتم‌های ژرمانیوم یا سیلیسیوم در کنار یکدیگر قرار


می‌گیرند و به صورت مولکول در می‌آیند، با یکدیگر پیوند

اشتراکی (کووالانسی) تشکیل می‌دهند. یعنی الکترون‌های

لایه‌ی آخر خود را به اشتراک می‌گذارند. بنابراین در حالت

عادی می‌توان مولکول سیلیسیوم یا ژرمانیوم را به صورت

سیم رابط از جنس پلاستیک

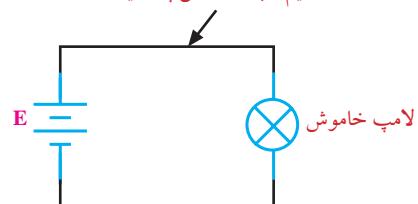


شکل ۱۰-۲ سیم پلاستیکی (مانند طناب) عایق است

الکترون آزاد به الکترونی گفته می شود که به هیچ اتمی وابسته نباشد.

یک جسم هشت ظرفیتی در نظر گرفت. در شکل ۱۰-۴ ۱۰^{-۴} پیوند اشترانکی اتم های سیلیسیوم نشان داده شده است.


وقتی یک پیوند شکسته می شود، یک الکترون آزاد می شود. جای خالی الکترون را حفره می گویند. شکل

. ۱۰-۶

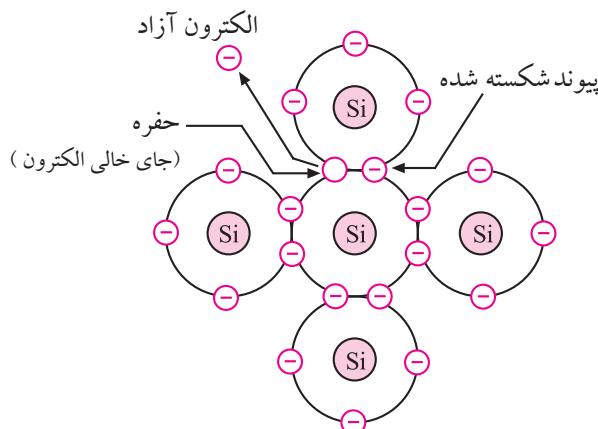


شکل ۱۰-۶ جای خالی الکترون را حفره می نامند.

هر قدر انرژی خارجی بیشتری مانند حرارت به اتم داده شود، پیوندهای بیشتری شکسته می شوند و الکترون های زیادتری را آزاد می کنند ، شکل ۱۰-۷.

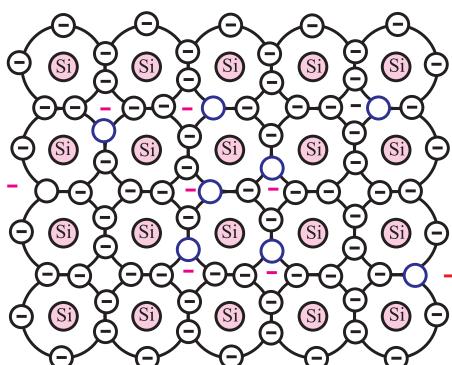


شکل ۱۰-۷ در اثر حرارت پیوندهای بیشتری می شکنند.

عبور جریان برق از یک جسم به تعداد الکترون های آزاد آن جسم بستگی دارد. بنابراین سیلیسیوم یا ژرمانیوم خالص در صفر درجه کلوین که هیچ الکترون آزادی ندارند، عایق محسوب می شوند، شکل ۱۰-۸.

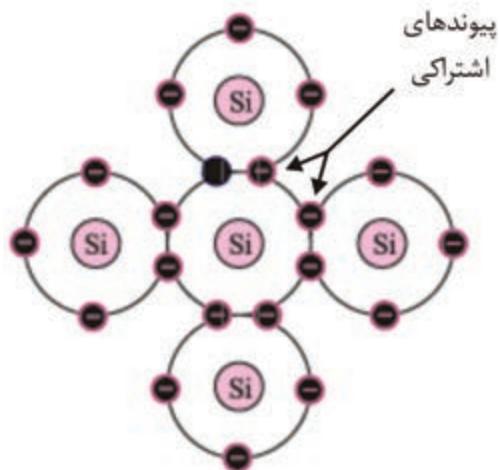

شکل ۱۰-۴ ۱۰^{-۴} پیوند اشترانکی اتم های سیلیسیوم

پیوندهای تشکیل شده (پیوندهای اشترانکی) در سیلیسیوم یا ژرمانیوم در دمای صفر درجه کلوین (قریباً ۲۷۳- درجه سانتی گراد یا سلسیوس) کاملاً محکم هستند. زیرا هیچ گونه انرژی خارجی وجود ندارد که قادر باشد این پیوندها را بشکند. ولی در دمای اتاق (۲۷ درجه سانتی گراد یا ۳۰۰ درجه کلوین) تعدادی از پیوندها می شکنند. به ازای شکست هر پیوند یک الکترون آزاد می شود. شکل ۱۰-۵ یک پیوند شکسته شده را نشان می دهد که یک الکترون آزاد را به وجود آورده است.

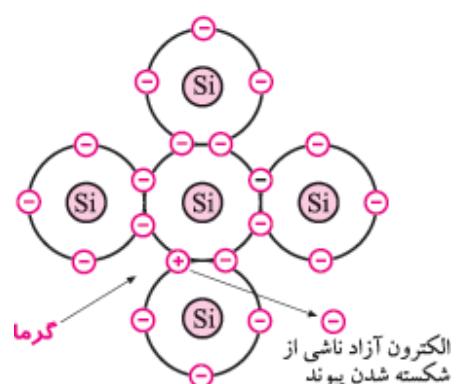

شکل ۱۰-۵ الکترون آزاد


لازم به یادآوری است که حفره (جای خالی الکترون) را می‌توان به عنوان یک بار مثبت در نظر گرفت زیرا قادر است الکtron را جذب کند. در عمل وقتی تعدادی پیوند می‌شکنند الکترون‌های آزاد دائمًا با حفره‌ها ترکیب می‌شوند.

۱۰-۲ نیمه‌هادی‌های نوع N و P

الف- نیمه‌هادی نوع N


اگر به یک قطعه نیمه‌هادی خالص سیلیسیوم، یک اتم پنج ظرفیتی مانند آرسنیک به عنوان ناخالصی اضافه کنیم، چهار الکترون مدار خارجی اتم آرسنیک با چهار الکترون مجاور اتم‌های سیلیسیوم پیوند اشتراکی تشکیل می‌دهند و الکترون پنجم آرسنیک به هیچ یک اتم‌ها وابسته نیست. در حقیقت اتم پنجم به عنوان الکترون آزاد محسوب می‌شود.

شکل ۱۰-۱۰ اتم آرسنیک را در بین اتم‌های سیلیسیوم نشان می‌دهد.

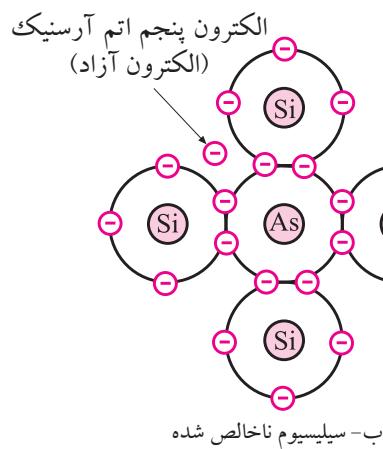

شکل ۱۰-۱۰ نیمه‌هادی نوع N


یک قطعه سیلیسیوم ناخالص الکترون اضافه دارد. چون بار الکتریکی الکترون منفی است پس هر قطعه سیلیسیوم ناخالص دارای بار الکتریکی منفی است. به نیمه‌هادی‌هایی که ناخالصی پنج ظرفیتی به آن‌ها اضافه شده باشد، نیمه‌هادی

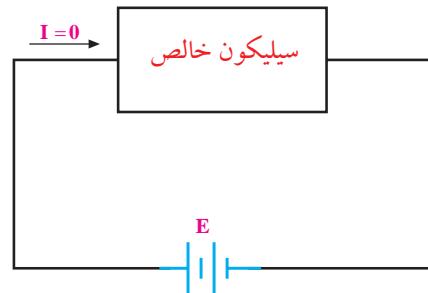

شکل ۱۰-۸ رفتار یک قطعه سیلیسیوم خالص در دمای صفر درجه کلوین


یک قطعه سیلیکون خالص در دمای صفر درجه کلوین هیچ الکترون آزادی ندارد و جریان برق را هدایت نمی‌کند.

ولی در دمای اتاق (۳۰۰ درجه کلوین)، تعدادی از پیوندهای آن می‌شکنند و در اثر شکستن پیوندها، تعدادی الکترون آزاد به وجود می‌آید و هدایت سیلیسیوم را بالا می‌برند. بنابراین سیلیسیوم یا ژرمانیوم خالص در دمای اتاق عایق مطلق نیستند و اگر در یک مدار الکتریکی با منبع تغذیه سری شوند، جریان کمی از خود عبور می‌دهند، شکل ۱۰-۹. بنابراین اندازه‌ی هدایت الکتریکی یک قطعه نیمه‌هادی خالص متناسب با درجه حرارت تغییر می‌کند.

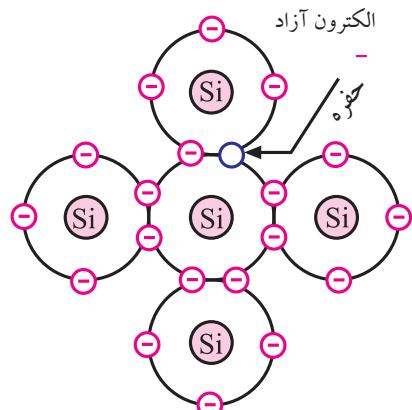

شکل ۱۰-۹ حفره بار الکتریکی مثبت دارد.


شکل ۱۰-۱۲ اتم آلمینیوم را در بین اتم‌های سیلیسیوم نشان می‌دهد.

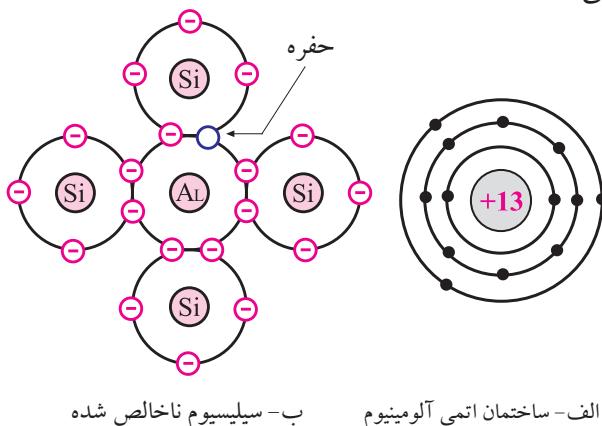

شکل ۱۰-۱۲ نیمه‌هادی نوع P

چون این قطعه سیلیسیوم ناخالص شده، یک الکترون کم دارد پس بار الکتریکی آن مثبت است. به نیمه‌هادی‌هایی که ناخالصی سه ظرفیتی به آن‌ها اضافه شده باشد، نیمه‌هادی نوع P- مثبت (Positive-Minute) می‌گویند.

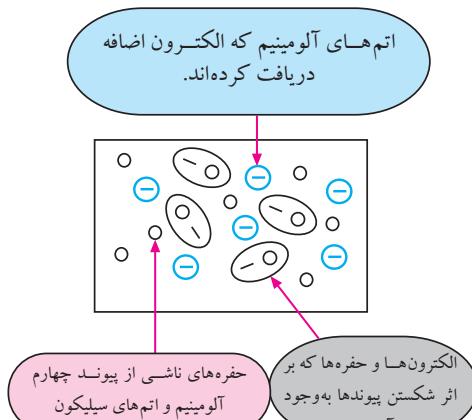
همان‌طور که در شکل ۱۰-۱۲ مشاهده می‌شود در محل پیوند چهارم اتم آلمینیوم با اتم سیلیسیوم یک حفره به وجود آمده است. در این شرایط الکترون‌های ناشی از شکسته شدن پیوندهای دیگر، این حفره را پر می‌کنند، لذا بار الکتریکی اتم آلمینیوم منفی می‌شود. یک قطعه نیمه‌هادی نوع P را می‌توان به صورت شکل ۱۰-۱۳ نشان داد.



نوع N (Negative-Minute) می‌گویند.

از طرف دیگر چون اتم آرسنیک یک الکترون از دست داده است لذا دارای بار الکتریکی مثبت است. بنابراین یک قطعه نیمه‌هادی نوع N را می‌توان به صورت شکل ۱۰-۱۱ نشان داد.

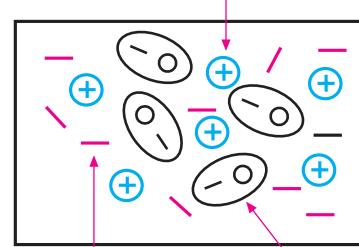اتم‌های آرسنیک که یک الکترون از دست داده‌اند و دارای بار الکتریکی مثبت شده‌اند



الکترون‌های اضافی ناشی از شکستن پیوند اتم آرسنیک

الکترون‌ها و حفره‌ها که بر اثر شکستن پیوند با وجود آمدده‌اند

شکل ۱۰-۱۱ نیمه‌هادی نوع N

بیشتر بدانید:


میزان ناخالصی موجود در کریستال نوع N، تقریباً تعداد یک اتم آرسنیک در مقابل 10^7 اتم سیلیسیوم است.

ب- نیمه‌هادی نوع P

به یک قطعه نیمه‌هادی خالص سیلیسیوم یا ژرمانیوم، یک اتم سه ظرفیتی مانند آلمینیوم به عنوان ناخالصی اضافه می‌کنیم. در این حالت سه الکترون مدار خارجی اتم آلمینیوم با سه الکترون مجاور اتم‌های سیلیکون پیوند اشتراکی تشکیل می‌دهند. در محل پیوند چهارم بین اتم‌های آلمینیوم و سیلیسیوم یک حفره (جای خالی الکترون) به وجود می‌آید.

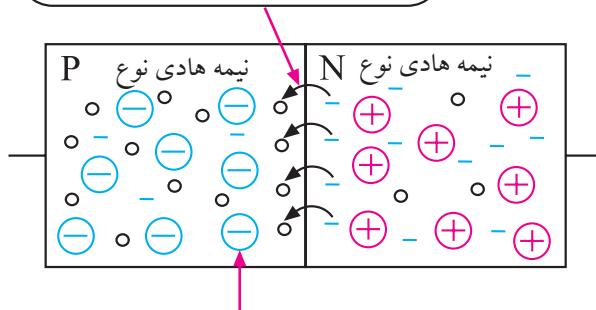
۱۰-۱ اتصال PN (دیود)

در این قسمت الکترون‌ها و حفره‌ها با یک دیگر ترکیب می‌شوند



بارهای منفی از ترکیب بیشتر الکترون‌های موجود در نیمه‌هادی نوع N جلوگیری می‌کند زیرا دو بار همان‌ام ریک دیگر را دفع می‌کنند.

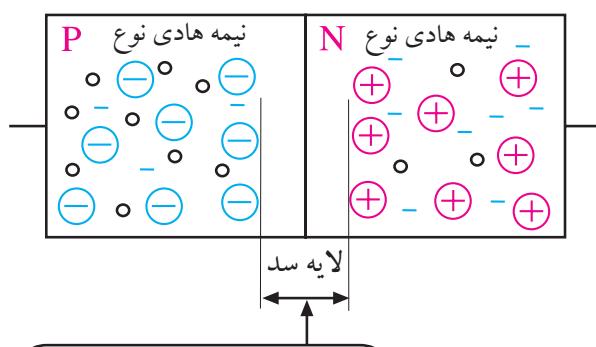شکل ۱۰-۱۵ ترکیب الکترون‌ها و حفره‌ها در مرز پیوند PN



در این قسمت الکترون‌ها و حفره‌ها بایکدیگر ترکیب می‌شوند.

شکل ۱۰-۱۶ نمایش لایه‌ی سد

به خاطر بارهای مثبت و منفی به وجود آمده در اثر ناخالصی‌های عناصر پنج و سه ظرفیتی، در دو طرف لایه‌ی سد، یک اختلاف پتانسیل (ولتاژ) حدود ۰/۶ ولت ظاهر می‌شود.

به اتصال PN دیود می‌گویند.

خواص اتصال PN

اگر نیمه‌هادی نوع N را به قطب مثبت باتری و نیمه‌هادی

اگر یک قطعه نیمه‌هادی نوع P و یک قطعه نیمه‌هادی نوع N را به یکدیگر پیوند دهیم، یک اتصال PN (دیود) به وجود می‌آید. شکل ۱۰-۱۶ پیوند PN یا دیود را نشان می‌دهد.




شکل ۱۰-۱۶ اتصال PN یا دیود

منظور از چسباندن دو کریستال به یکدیگر اتصال مکانیکی آنها نیست. برای اتصال کریستال‌ها به یکدیگر معمولاً درجه حرارت پیوند را آنقدر بالا می‌برند تا کریستال‌ها ذوب شوند.

پس از ذوب شدن، کریستال‌ها در محل پیوند، با هم آمیخته می‌شوند و از نظر مولکولی حالت واحد و یکنواختی را به وجود می‌آورند. نیمه‌هادی نوع N الکترون‌های اضافی و نیمه‌هادی نوع P حفره‌های اضافی دارد. هنگام پیوند دو نیمه‌هادی P و N به یکدیگر در مرز اتصال الکترون‌های موجود در نیمه‌هادی نوع N با حفره‌های موجود در نیمه‌هادی نوع P ترکیب می‌شوند و یک لایه‌ی بسیار نازک خالی شده از الکترون و حفره به وجود می‌آورند. به این لایه، «لایه‌ی سد» می‌گویند، شکل‌های ۱۰-۱۵ و ۱۰-۱۶.

«لایه‌ی سد» می‌گویند، شکل‌های ۱۰-۱۵ و ۱۰-۱۶.

را جذب می‌کنند. بنابراین در این مدار قطب منفی منبع، الکترون‌های موجود در نیمه‌هادی نوع N را دفع و قطب مثبت باقی الکترون‌ها را که دارای بار الکتریکی منفی هستند جذب می‌کند. اگر ولتاژ باقی الکترون‌ها را بیشتر از 0.6 ولت باشد، این ولتاژ بر ولتاژ سد غلبه می‌کند و آن را می‌شکستن لایه‌ی سد الکترون‌های رانده شده از قطب منفی باقی در درون نیمه‌هادی نوع N، از سد عبور می‌کند و جذب قطب مثبت باقی می‌شوند، بدین ترتیب جریان در مدار برقرار می‌شود. این نوع اتصال را **اتصال موافق (مستقیم)** کریستال

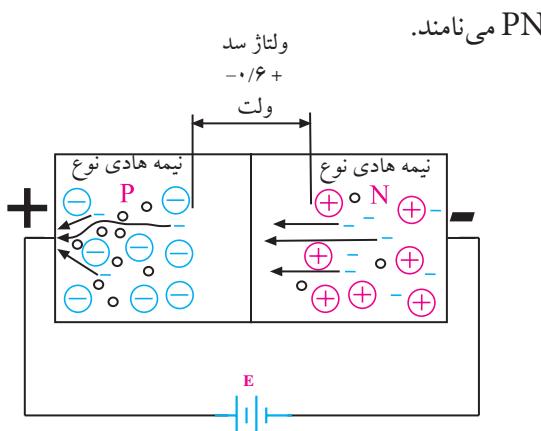

شکل ۱۰-۱۸ کریستال PN در حالت موافق

اتصال PN را **دیود می‌نامند** و آن را با علامت قراردادی

(نماد فنی) شکل ۱۰-۱۹ نشان می‌دهند.




شکل ۱۰-۱۹ علامت قراردادی دیود

در یک دیود پایه‌ی اتصال داده شده به نیمه‌هادی نوع P را آند و پایه‌ی اتصال داده شده به نیمه‌هادی نوع N را کاتد نام‌گذاری می‌کنند. در شکل ۱۰-۲۰ نمونه‌هایی از دیود نشان داده شده است.

نوع P را به قطب منفی باقی وصل کنیم، الکترون‌های موجود در نیمه‌هادی نوع N به سمت قطب مثبت حرکت می‌کنند و حفره‌های موجود در نیمه‌هادی نوع P جذب قطب منفی می‌شوند.

باید توجه داشته باشیم که حفره‌ها حرکت نمی‌کنند زیرا جای خالی الکترون‌ها هستند. هنگامی که قطب منفی باقی الکترون‌ها را می‌راند و آن را با حفره‌ها ترکیب می‌کند چنین به نظر می‌رسد که حفره‌ها به سمت قطب منفی در حرکت هستند.


بنابراین در این حالت، در مدار یا در اتصال PN الکترون‌ها حرکت نمی‌کنند و در مدار جریان برقرار نمی‌شود، شکل

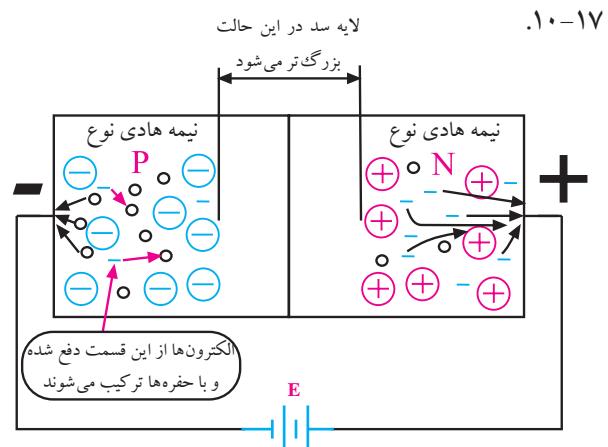

شکل ۱۰-۱۷ اتصال کریستال PN به باقی در حالت مخالف

هر قدر ولتاژ منبع بزرگ‌تر باشد ضخامت لایه‌ی سد افزایش می‌یابد. این نوع اتصال را **اتصال مخالف (معکوس)** کریستال PN می‌نامند.

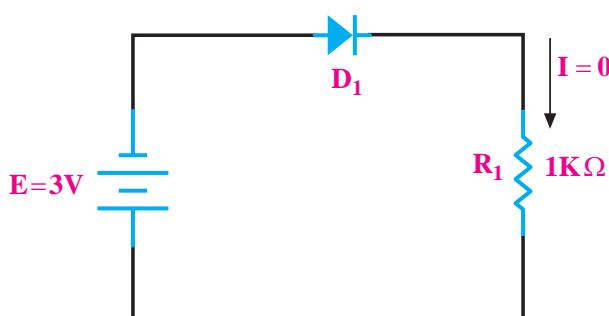در شکل ۱۰-۱۸ نیمه‌هادی نوع P را به قطب مثبت باقی و نیمه‌هادی نوع N را به قطب منفی اتصال داده‌ایم. می‌دانیم دو بار همان یکدیگر را دفع و دو بار غیر همان یکدیگر



دیود در بایاس مخالف قرار گرفته است.
لذا در مدار جریان صفر است.

ب- بایاس مخالف

شکل ۱۰-۲۱ بایاسینگ دیود



شکل ۱۰-۲۰ نمونه‌هایی از انواع دیودها

نکته‌ی مهم:


یک دیود هنگامی هدایت می‌کند که دو شرط زیر برقرار باشد.

- الف- ولتاژ آند تقریباً $6/0$ ولت بیشتر از ولتاژ کاتد باشد.
- ب- مقدار جریان در مدار به اندازه‌ی کافی باشد.

اتصال دیود یا هر قطعه‌ی الکترونیکی دیگر را به ولتاژ DC بایاس می‌گویند.

۱۰-۴ منحنی مشخصه‌ی دیود


اگر یک دیود از جنس سیلیسیوم را مانند شکل ۱۰-۲۲ در بایاس مستقیم قرار دهیم و ولتاژ منبع تغذیه را روی صفر تا $0/5$ ولت تنظیم کنیم، جریانی از مدار عبور نمی‌کند و میلیآمپر متر صفر را نشان می‌دهد.

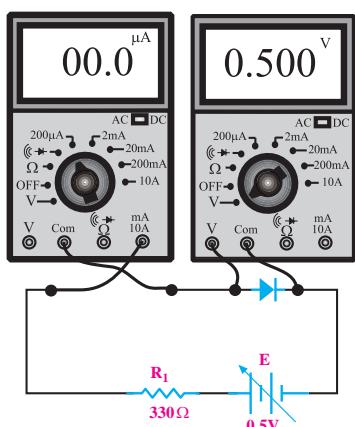

شکل ۱۰-۲۲

حال اگر ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی زیاد کنیم، مادامی که ولت‌متر کمتر از $0/5$ ولت را نشان می‌دهد، میلیآمپر متر هم چنان جریان صفر را نشان خواهد داد. چنان‌چه ولتاژ را

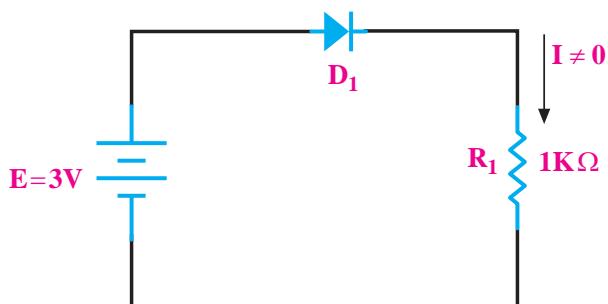همان‌طور که گفته شد در مورد دیود دو نوع بایاس موافق و بایاس مخالف داریم. در شکل ۱۰-۲۱ این دو نوع بایاس نشان داده شده است. بایاس موافق را مستقیم و بایاس مخالف را معکوس نیز می‌گویند. در بایاس معکوس جریان دیود تقریباً صفر است. در بایاس مستقیم با توجه به ولتاژ منع و مقدار مقاومت، جریان در مدار برقرار می‌شود.




دیود در بایاس موافق قرار گرفته است.
لذا در مدار جریان برقرار است.

الف - بایاس موافق

دیود می‌گویند. این منحنی را معمولاً کارخانه‌ی سازنده‌ی دیود در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهد.

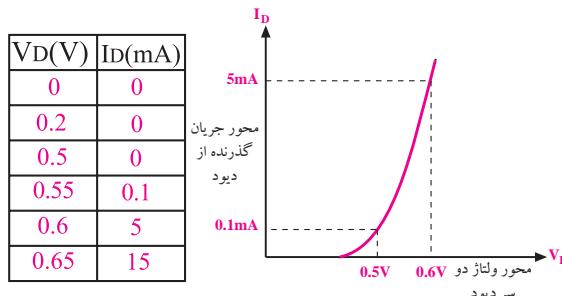
کمی از نیم ولت بیشتر کنیم، میلی‌آمپر متر جریان خیلی کمی را نشان می‌دهد، شکل ۱۰-۲۳.




الف- منحنی مشخصه دیود
ب- جدول مقادیر جریان
و ولتاژ دو سر دیود

شکل ۱۰-۲۵


از منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود می‌توانیم مقدار جریان عبوری از دیود را برای ولتاژهای مختلف به دست آوریم. هم‌چنین می‌توانیم در برابر عبور مقدار مشخصی جریان از دیود، افت ولتاژ دو سر آن را تعیین کنیم.
اگر مدار شکل (۱۰-۲۶) را بیندیم و ولتاژ منبع تغذیه را زیاد کنیم، حتی به ۵۰ ولت برسانیم، میلی‌آمپر متر عبور هیچ جریانی را نشان نمی‌دهد. حال اگر ولتاژ را خیلی زیاد کنیم دیود ناگهان هادی می‌شود و می‌سوزد.

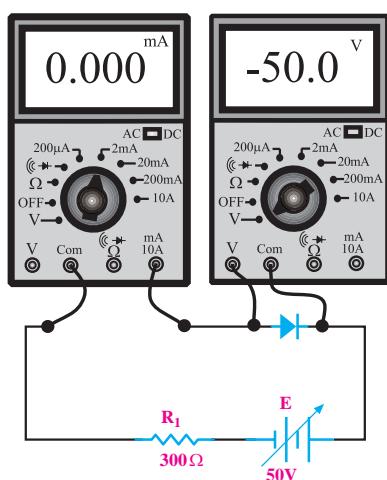

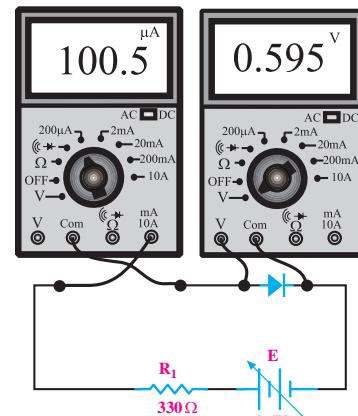شکل ۱۰-۲۶ مدار ترسیم منحنی مشخصه‌ی دیود در بایاس معکوس



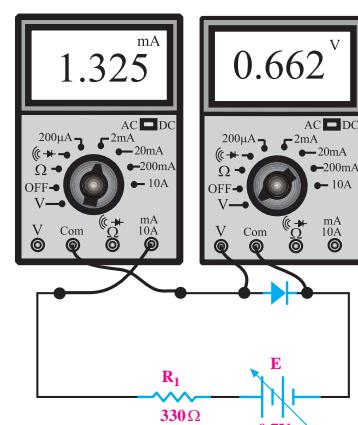اگر به افزایش ولتاژ ادامه دهیم مثلاً حدود ۰/۱ ولت به آن بیفزاییم، ناگهان میلی‌آمپر متر جریان زیادی را نشان می‌دهد، شکل ۱۰-۲۴.



در صورتی که مراحل بالا را برای ولتاژهای مختلف تکرار کنیم و برای هر مقدار از ولتاژ دو سر دیود، (مثلاً ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۳ ولت) جریان گذرنده از دیود را همانند شکل ۱۰-۲۵-ب در جدول یادداشت کنیم، می‌توانیم منحنی مشخصه‌ی دیود را در محورهای مختصات رسم کنیم، شکل ۱۰-۲۵-الف. به منحنی شکل ۱۰-۲۵ الف منحنی مشخصه‌ی «ولت-آمپر»

در دیود علاوه بر مقاومت‌ها، ولتاژ لایه‌ی سد نیز وجود دارد. از طرفی چون دیود فقط در یک جهت جریان را از خود عبور می‌دهد لذا می‌توان مدار معادل شکل ۱۰-۲۹ را در مورد دیود به کار برد.



ولتاژ سد برای دیود ژرماتیوم تقریباً 0.2 ولت است.
ولتاژ سد برای دیود سیلیکون تقریباً 0.6 ولت است.

شکل ۱۰-۲۹ مدار معادل دیود

۱۰-۲ تشخیص پایه‌های دیود و سالم بودن آن به وسیله‌ی اهم‌متر


۱۰-۲-۱ استفاده از اهم‌متر عقربه‌ای

برای تشخیص پایه‌های دیود، اهم‌متر عقربه‌ای را به دو سر دیود وصل کنید و اهم آن را اندازه‌بگیرید. سپس اتصال دیود را بر عکس کنید و دوباره اهم آن را اندازه‌بگیرید. در یک حالت، اهم‌متر مقاومت کم و در حالت دیگر اهم‌متر مقاومت زیاد را نشان می‌دهد. در حالتی که مقدار مقاومت کم است، دیود از طریق باتری داخلی اهم‌متر، در بایاس مستقیم قرار می‌گیرد. در حالتی که اهم‌متر، مقاومت زیادی را نشان می‌دهد، دیود از طریق باتری داخلی اهم‌متر در بایاس معکوس قرار دارد. در این شرایط اصطلاحاً می‌گویند «دیود از یک طرف راه می‌دهد و از طرف دیگر راه نمی‌دهد». در

شکل ۱۰-۳۰ این دو حالت نشان داده شده است.

در حالت معکوس جریان بسیار کمی از دیود عبور می‌کند که بسیار ناچیز و قابل صرف نظر کردن است.


شکل ۱۰-۲۷ منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود را هنگامی که دیود در بایاس مستقیم و در بایاس معکوس، قرار دارد نشان می‌دهد.

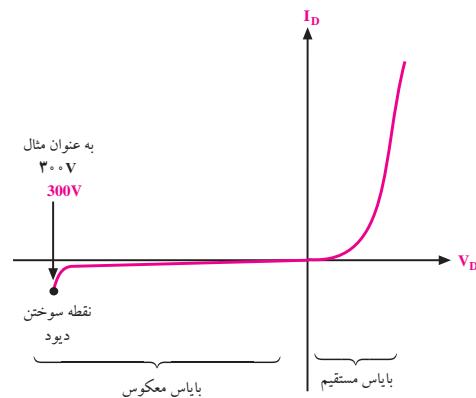

شکل ۱۰-۲۷ منحنی مشخصه‌ی دیود در بایاس موافق و مخالف

۱۰-۲-۲ مدار معادل دیود

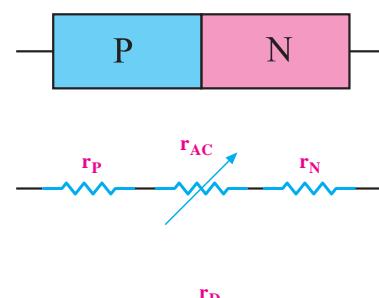برای یک دیود معمولی می‌توان یک مدار معادل رسم کرد. با توجه به شکل ۱۰-۲۸ نیمه‌هادی نوع P دارای مقاومت اهمی r_p ، نیمه‌هادی نوع N دارای مقاومت اهمی r_N ، لایه‌ی سد نیز دارای یک مقاومت اهمی است که آن را با r_{AC} نشان می‌دهند، مجموعه‌ی این مقاومت‌ها را r_D می‌نامند.



$$r_D = r_p + r_{AC} + r_N$$

شکل ۱۰-۲۸ مقاومت معادل دیود

۱۰-۲-۲ استفاده از مولتی‌متر دیجیتالی برای آزمایش دیود


اغلب مولتی‌مترهای دیجیتالی دارای وضعیت آزمایش دیود هستند. هر گاه کلید سلکتور مولتی‌متر دیجیتالی را در وضعیت تست دیود قرار دهیم و دیود به وسیله‌ی مولتی‌متر در بایاس موافق قرار گیرد، مولتی‌متر دیجیتالی ولتاژ بایاس موافق دیود را نشان می‌دهد. مقدار ولتاژ موافق برای دیودهای سیلیسیومی در حدود 0.7 ولت و برای دیودهایی از جنس ژرمانیوم حدود 0.2 ولت است. شکل ۱۰-۳۲ این حالت را نشان می‌دهد.



شکل ۱۰-۳۲ دیود در بایاس موافق

اگر دیود به صورت بایاس مخالف به مولتی‌متر دیجیتالی وصل شود، معمولاً مولتی‌متر ولتاژ بایاس مخالف اعمال شده به وسیله‌ی باتری دستگاه را که در دو سر دیود افت می‌کند، نشان می‌دهد. این ولتاژ ممکن است در دستگاه‌های مختلف از $1/5$ تا 3 ولت باشد.


شکل ۱۰-۳۳ این حالت را نشان می‌دهد.

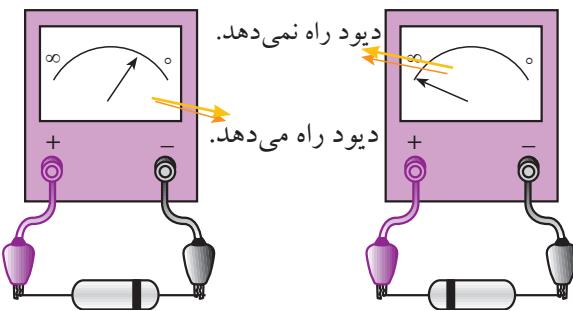

شکل ۱۰-۳۰ تشخیص پایه‌های دیود

در حالتی که اهم‌متر مقاومت کمی را نشان می‌دهد، ترمینال مثبت اهم‌متر به آند دیود و ترمینال منفی اهم‌متر به کاتد دیود اتصال دارد. به این ترتیب می‌توانیم آند و کاتد دیود را تعیین کنیم. توجه داشته باشید، مقدار مقاومتی که اهم‌متر نشان می‌دهد به حوزه‌ی کار (رنج) کلید سلکتور اهم‌متر بستگی دارد. در مولتی‌مترهای عقربه‌ای ممکن است قطب‌های خروجی اهم‌متر معکوس باشد، یعنی پایانه‌ی مثبت اهم‌متر به قطب منفی باتری داخلی و پایانه‌ی منفی اهم‌متر به قطب مثبت باتری داخلی اهم‌متر وصل باشد. در این صورت قطب‌های دیود برعکس می‌شود.

اگر دیود معیوب، مثلاً قطع شده باشد، در این صورت اگر اهم‌متر را به پایه‌های دیود اتصال دهیم، در هر دو حالت اهم‌متر مقاومت ∞ (بی‌نهایت) را نشان می‌دهد. چنان‌چه دیود معیوب اتصال کوتاه شده باشد، در هر دو حالت اتصال ترمینال‌های اهم‌متر به دیود، اهم‌متر مقاومت صفر را نشان می‌دهد. شکل ۱۰-۳۱ این دو حالت را نشان می‌دهد.

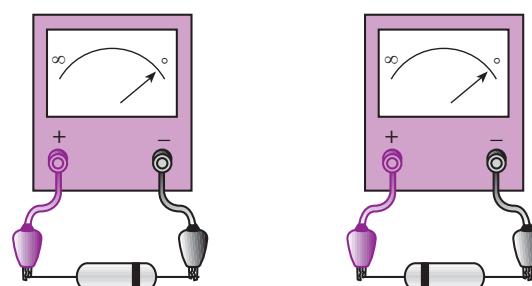

شکل ۱۰-۳۱ دیود معیوب شده و اتصال کوتاه است.



شکل ۱۰-۳۳ دیود در بایاس مخالف

شکل ۱۰-۳۴ تست دیود معیوب (قطع)

اگر دیود اتصال کوتاه باشد، در هر دو حالت روی صفحه‌ی نمایش دستگاه، ولتاژ صفر نشان داده می‌شود. شکل ۱۰-۳۵ این حالت را نشان می‌دهد.

در برخی از مولتی‌مترها وقتی دیود در حالت مخالف قرار می‌گیرد روی صفحه‌ی نمایش عدد ۱ یا شرایط دیگری ظاهر می‌شود. شرایط نمایش صفحه را در کاتالوگ دستگاه می‌نویسنند.



دیود اتصال کوتاه

شکل ۱۰-۳۵ تست دیود معیوب (اتصال کوتاه)

در حالتی که دیود در بایاس موافق قرار دارد، سیم منفی (سیم مشترک یا COM) به کاتد دیود و سیم مثبت به آند دیود وصل است. اگر دیود ناسالم مثلاً قطع باشد، در هر دو حالت، روی صفحه‌ی نمایش مولتی‌متر، ولتاژ باتری داخلی نشان داده می‌شود. در شکل ۱۰-۳۴ این دو حالت دیده می‌شود.

۱۰-۳ آزمایش شماره (۱)

زمان اجرا: ۴ ساعت آموزشی

کلید سلکتور اهم متر عقربه‌ای را روی $R \times 10$ قرار دهید.

قطب مثبت اهم متر را به یک سر دیود و قطب منفی

آن را به سر دیگر دیود وصل کنید و مقدار مقاومت دیود را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ مقاومت دیود} = R \quad \Omega$$

قطب‌های اهم متر را عوض کنید و سپس مقاومت دیود را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ مقاومت دیود} = R \quad \Omega$$

با توجه به قطب‌های اهم متر آند و کاتد دیود را تشخیص دهید و در کنار پایه‌های دیود بنویسید.



مقدار مقاومت دیود در گرایش مستقیم و معکوس را اندازه بگیرید و جدول ۱۰-۱ را کامل کنید.

بررسی وضعیت دیود در بایاس مستقیم و معکوس و

چگونگی آزمایش آن

۱۰-۳-۲ تجهیزات و قطعات مورد نیاز آزمایش

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۲	مولتی متر عقربه‌ای	یک دستگاه
۳	دیود $1N4001$ یا مشابه	یک عدد
۴	دیود ژرمانیوم	یک عدد
۵	مقاومت $1K\Omega$	یک عدد
۶	منبع تغذیه $15V$ -	یک دستگاه
۷	سیم رابط یک سرگیره سوسماری	دو رشته
۸	سیم رابط دو سرگیره سوسماری	دو رشته
۹	بردبرد	یک عدد
۱۰	ابزار عمومی کارگاه الکترونیک	یک سری

جدول ۱۰-۱

ردیف	شماره فنی دیود	شكل ظاهری دیود	وضعیت دیود اهم در گرایش معکوس	اهم در گرایش مستقیم
۱	$1N4004$			
۲				
۳				

در جدول ۱۰-۱ وضعیت دیود را از نظر سالم و ناسالم کنید و جدول را کامل کنید.

مراحل آزمایش را با اهم متر دیجیتالی انجام دهید و

آند و کاتد دیود را مشخص کنید.

در جدول ۱۰-۱ وضعیت دیود را از نظر سالم و ناسالم بودن، بررسی کنید.

مراحل آزمایش را برای دو نمونه دیگر دیود تکرار


■ با اندازه‌گیری ولتاژ دیود در گرایش مستقیم و معکوس ردیف ۱ جدول ۱۰-۲ به عنوان نمونه تکمیل شده تعیین وضعیت دیود از نظر سالم یا ناسالم بودن توسط اهمتر است. یجیتالی، جدول ۱۰-۲ را کامل کنید.

جدول ١٠-٢

وضعیت دیود	ولتاژ دو سر دیود در	شکل ظاهری دیود	شماره فنی دیود	ردیف
گرایش معکوس	گرایش مستقیم			
۱	۰/۶۵۵	۱N4007		۱ N4007
۲				
۳				

■ مدار شکل ۱۰-۳۶ را روی بردبرد بیندید.
دیود را N4001 انتخاب کنید.

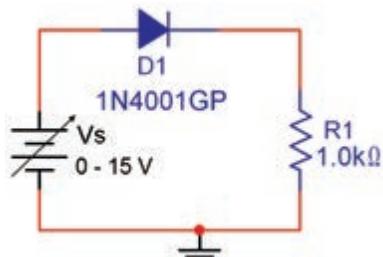
$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$$



آمیر متر را مطابق شکل ۱۰-۳۷ یا مدار سری کنید.

ولتاژ منبع را آنقدر تغییر دهید تا ولتاژ دو سر بار برابر با ۵ ولت شود و حجم بان عمودی از دبود را اندازه بگیرید.

۳۶-شکا

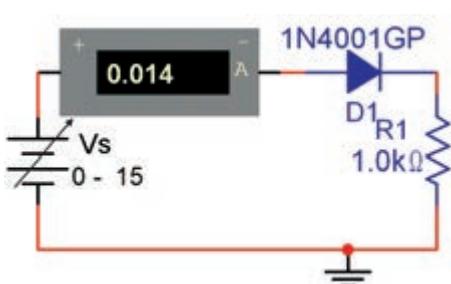


شکا ۳۷-۱۰

$I =$

■ جریان اندازه‌گیری شده توسط آمپرmetr و جریان محاسبه شده از رابطه $\frac{V_{RL}}{R}$ را با هم مقایسه کنید.

$$I_D = \frac{V_{RL}}{R_I} = \dots = \dots$$

■ جهت دیود را مطابق شکل ۱۰-۳۸ عوض کنید.

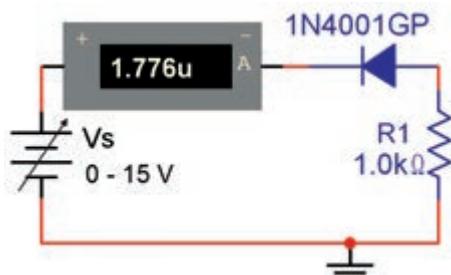

شکل ۱۰-۳۸


۱۰-۳-۴ نتایج آزمایش: نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه در ۴ سطر بنویسید.

■ ولتاژ منبع ولتاژ V_s را مطابق جدول ۱۰-۳ تغییر دهید و با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر دیود و اندازه‌گیری جریان عبوری از دیود جدول ۱۰-۳ را کامل کنید.

جدول ۱۰-۳

ردیف	V_s (ولت)	ولتاژ V_D	I_D
۱	۲		
۲	۴		
۳	۸		
۴	۱۲		
۵	۱۵		

سؤال ۱: آیا از دیود در بایاس مخالف جریانی عبور می‌کند؟

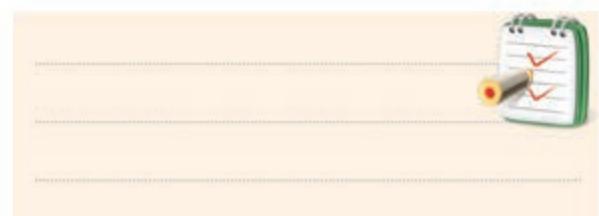


سؤال ۲: آیا ولتاژ دو سر دیود در بایاس مخالف با ولتاژ منبع (V_s) برابر است؟


آزمون پایانی فصل (۱۰)




- الف) ۰/۲
ب) ۰/۷
ج) صفر
د) بی‌نهایت

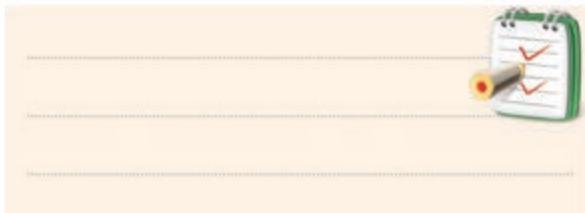

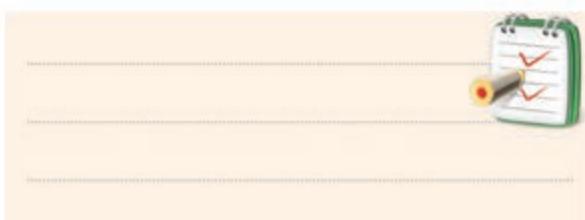
۶- برای هدایت دیود چه شرایطی لازم است؟ توضیح دهید.



۷- بایاس دیود را توضیح دهید.

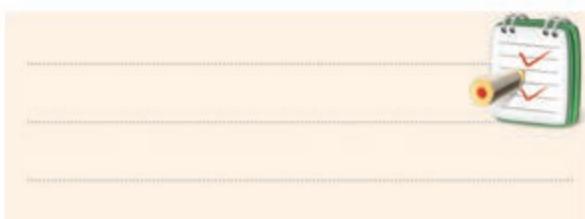


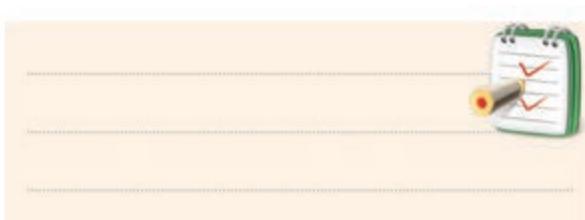۸- چگونگی تشکیل لایه‌ی سد در اتصال PN را توضیح دهید.




۹- مقدار پتانسیل سد برای نیمه‌هادی نوع سیلیسیومی و ژرمانیومی چند میلی‌ولت است؟

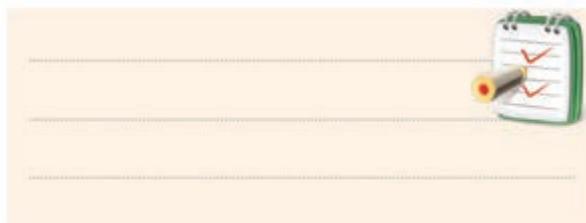
- ۱- ساختمان نیمه‌هادی‌های نوع N و p را شرح دهید.



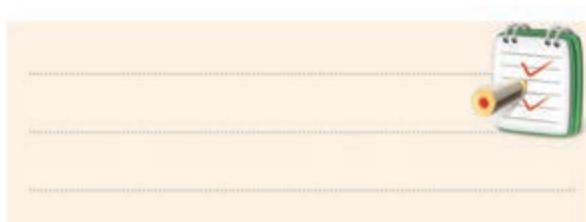۲- در یک قطعه سیلیکون خالص، حفره چگونه به وجود می‌آید؟ شرح دهید.



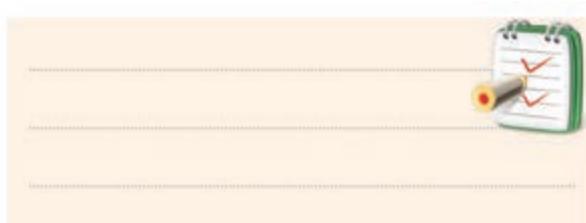۳- توضیح دهید که در اتصال PN چگونه در یک جهت جریان به راحتی عبور می‌کند و در جهت دیگر جریان عبور نمی‌کند.



۴- تعداد حفره‌های نیمه‌هادی نوع P نیمه‌هادی نوع N است.

- الف) بیشتر از
ب) کمتر از
ج) مساوی
د) دو برابر

۵- در بایاس مستقیم افت ولتاژ دو سر دیود ایده‌آل چند ولت است؟



۱۰- مدار معادل دیود معمولی را رسم کنید.



۱۱- منحنی مشخصه‌ی ولت-آمپر دیود معمولی را در بایاس موافق (مستقیم) و بایاس مخالف (معکوس) رسم کنید.



۱۲- ساختمان اتمی ژرمانیوم و سیلیسیوم را شرح دهید.

