

واحد کار ششم

توانایی نصب، پیاده کردن و سیم کشی مدار الکتریکی ساعت خودروها

هدف کلی 

نصب و پیاده کردن، سیم کشی و عیب یابی مدار الکتریکی ساعت خودروها

هدف‌های رفتاری: از فرآگیرنده انتظار می‌رود پس از آموزش این واحد کار بتواند:

- ۱- انواع ساعت خودروها را نام ببرد؛
- ۲- ساعت خودرو را پیاده و نصب کند؛
- ۳- مدار الکتریکی ساعت خودرو را سیم کشی کند؛
- ۴- مدار الکتریکی ساعت خودرو را عیب یابی، رفع عیب و راه اندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۱	۳	۴

پیش‌آزمون (۶)

۱- انواع ساعت نصب شده در خودرو را نام ببرید.

۲- محل مناسب برای نصب ساعت کدام است؟

الف - روی پانل جلو راننده ب - روی پانل در مسیر دید سرنشیتان خودرو

ج - روی پانل در مسیر دید راننده د - روی صفحه‌ی تشنانده‌نهادها

۳- در شکل چه نوع ساعت مورد استفاده در خودروها تشنان داده شده است؟



۴- انرژی مصرفی ساعت خودروها در حالت خاموش بودن موتور چگونه تأمین می‌شود؟



شکل ۱-۶



شکل ۲-۶— ساعت نوع عقربه‌ای



شکل ۳-۶— ساعت نوع دیجیتالی

۱-۶— آشنایی با ساعت خودروها و انواع آن


اکثر خودروها دارای ساعت الکتریکی‌اند که برای استفاده‌ی راننده و سایر سرنشیان آن در طرح‌های مختلفی ساخته شده و روی پانل جلوی راننده نصب گردیده است. در شکل ۱-۶، یک نوع طرح از ساعت نصب شده در پانل جلوی خودروی نشان داده شده است.

نصب ساعت در خودروها، اینمی رانندگی را افزایش می‌دهد. در خودرویی که قادر ساعت است، راننده برای اطلاع از وقت، لحظه‌هایی از موانع احتمالی مسیر حرکت غافل می‌شود، که می‌تواند در شرایط خاص، حادثه‌آفرین باشد. حال اگر ساعتی روی پانل نصب شود و در مسیر دید راننده باشد امکان آگاهی از وقت را در لحظه‌ی بسیار کوتاه برای او فراهم می‌سازد. ساعت خودروها از نظر عملکرد ساعت در دو نوع طراحی و ساخته می‌شود :

- ساعت نوع عقربه‌ای
- ساعت نوع دیجیتالی



در شکل ۲-۶، یک نوع ساعت عقربه‌ای نصب شده در پانل جلوی خودرو نشان داده شده است.

در ساختمان ساعت‌های نوع دیجیتالی از نمایشگر عددی استفاده شده است که زمان را بر حسب ساعت و دقیقه نشان می‌دهد. در روی قاب این نوع ساعت‌ها نشستی‌هایی تعییه شده که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توان ساعت را تنظیم نمود. در شکل ۳-۶ یک نوع ساعت دیجیتالی استفاده شده در خودرو دیده می‌شود.

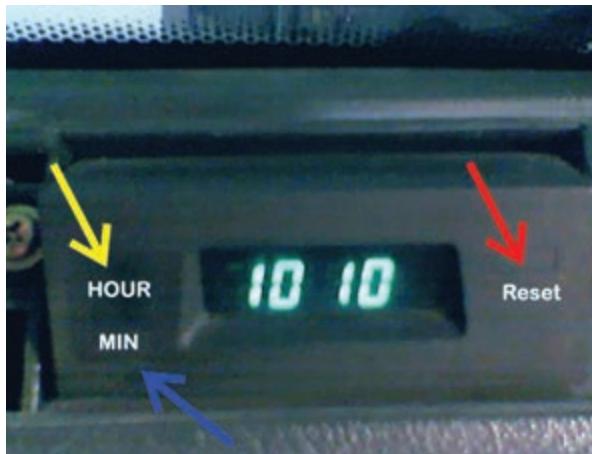

شکل ۶-۶- شستی های تنظیم روی یک نوع ساعت دیجیتالی


در روی قاب ساعت های نوع دیجیتالی دو یا سه عدد شستی تنظیم ساعت طراحی و تعییه شده است که با حروف H و M و R یا کلمات Hour، Min و Reset مشخص می گردد. شستی R، ساعت را در وضعیت تنظیم قرار می دهد و شستی های H و M، اعداد نمایش ساعت و دقیقه را تغییر می دهند. در شکل ۶-۶، شستی های تنظیم روی قاب یک نوع ساعت دیجیتالی خودرو نشان داده شده است.

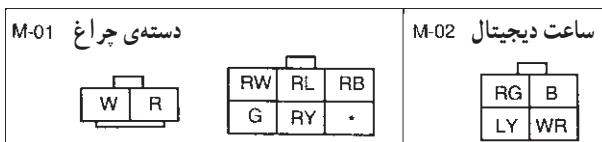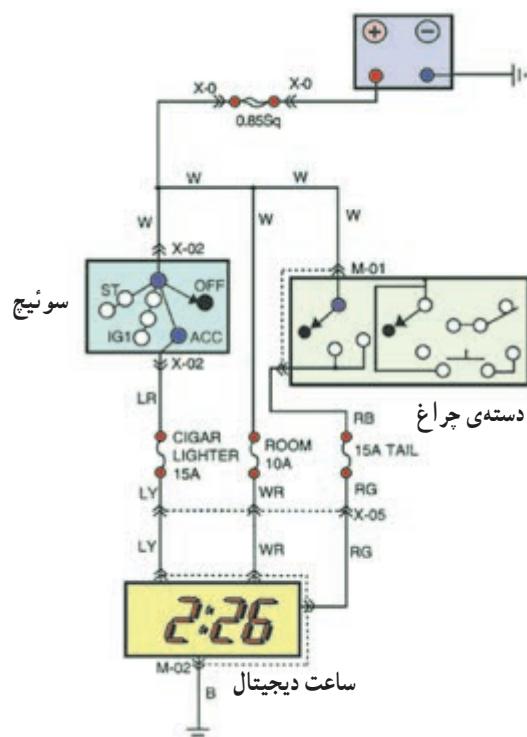

شکل ۶-۵

۲-۶- مدار الکتریکی ساعت خودرو


ساعت خودرو، هنگام حرکت خودرو، جریان الکتریکی موردنیاز خود را از ترمینال ACC سوئیچ و در حالت خاموش بودن موتور، مستقیماً از باتری خودرو می گیرد (شکل ۶-۵) روشنایی صفحهی ساعت نیز از طریق سوئیچ چراغها (دستهی چراغ) تأمین می گردد. در حالت روشن بودن موتور، فیوز ۱۵ آمپری مدار فندک و در حالت خاموش بودن آن، فیوز ۱۰ آمپری اتاق، مدار ساعت را حفاظت می کند. لامپ روشنایی صفحهی ساعت نیز توسط یک فیوز ۱۵ آمپری حفاظت می شود.

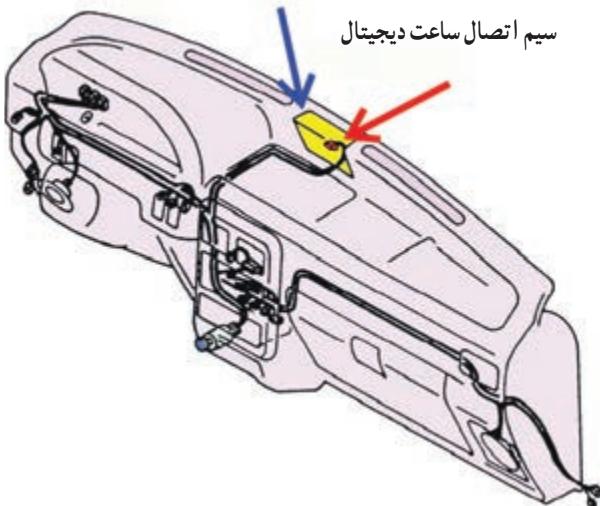

شکل ۶-۶

سوکت اتصال سیم کشی مدارالکتریکی ساعت یک‌نوع خودرو با فلش قرمز رنگ و محل قرارگرفتن ساعت و موقعیت آن در روی پانل جلوی راننده در شکل ۶-۶ با فلش آبی رنگ نشان داده شده است.

زمان: ۱/۵ ساعت

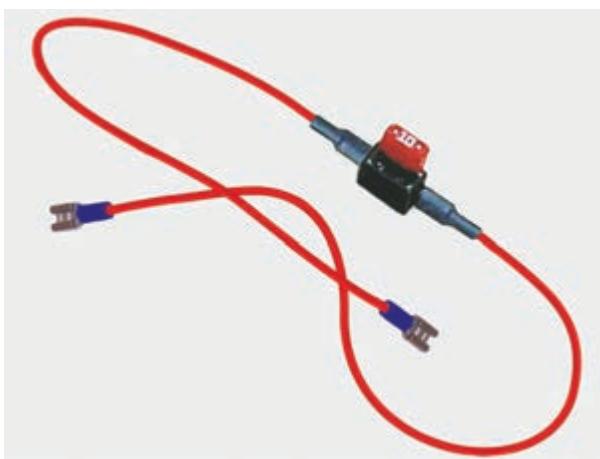

شکل ۷-۶- یک نوع سیم رابط

۳-۶- دستور العمل پیاده و سوار کردن و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی ساعت خودرو و سایل لازم:

وسایل لازم:

آچار پیچ گوشتی چهارسو


لامپ آزمایش یا چراغ آزمایش

سے دا طف فیوز دار

در شکل ۷-۶، یک نوع سیم رابط فیوزدار نشان داده شده است.

به ترتیب زیر برای پیاده کردن و آزمایش ساعت خودرو اقدام کنید:

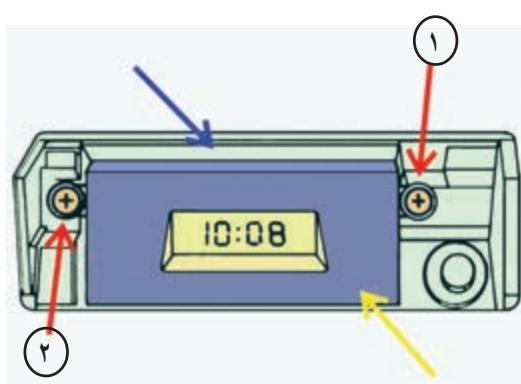
- بست کابل اتصال بدنی باتری را باز کنید و کابل را از ترمینال منفی باتری جدا کنید.




۲۱- پیچ‌های اتصال ساعت به قاب

- به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسو، ۲ عدد پیچ اتصال ساعت به قاب آن در روی پانل جلو راننده را باز کنید. در شکل ۶-۸، پیچ‌های اتصال ساعت به بدنه با فلش قرمز رنگ، بدنه‌ی پانل جلوی راننده با فلش آبی و قاب ساعت با فلش زرد رنگ نشان داده شده است.


شکل ۸-۶

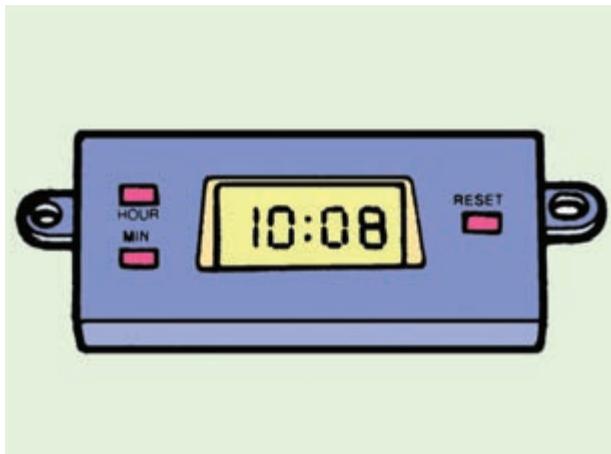

شکل ۶-۹

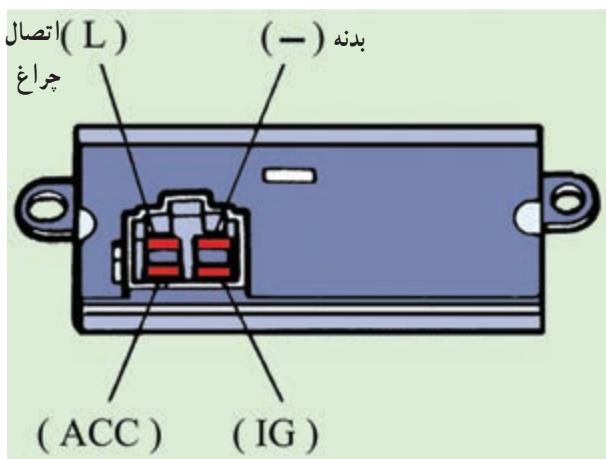

شکل ۶-۱۰

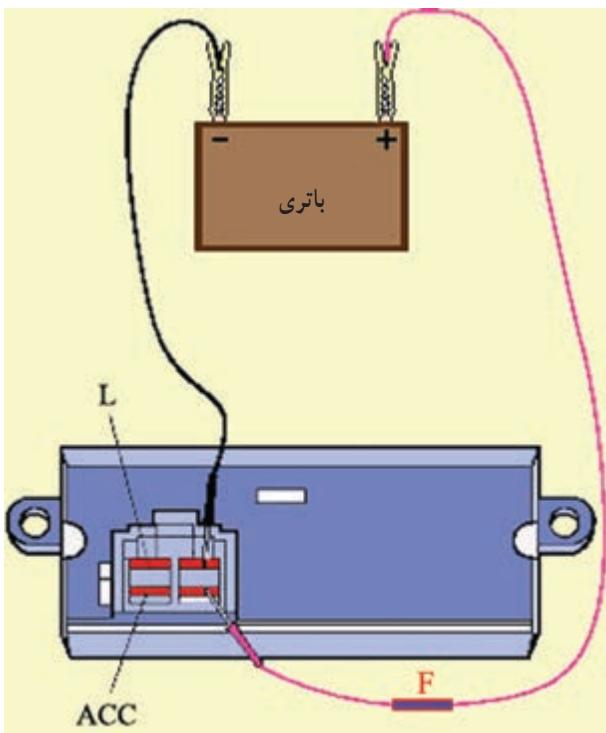

۱۳۱

شکل ۶-۱۱

- اتصال کائوچویی مدار الکتریکی را از ساعت خودرو جدا کنید و ساعت را در محل مناسبی قرار دهید. در شکل ۶-۹، شماتیک ساعت دیجیتالی یک نوع خودرو پس از باز کردن آن دیده می شود.

- ساعت دیجیتالی به وسیله‌ی چهار عدد ترمینال به دسته سیم، سیم کشی مدار الکتریکی متصل می شود:

- ترمینال متصل؛ iG سوئیچ اصلی موتور

- ترمینال متصل؛ ACC سوئیچ اصلی موتور


- ترمینال اتصال بدنی ساعت (-).

- ترمینال (L) که جریان الکتریکی مورد نیاز لامپ روشنایی صفحه‌ی نمایشگر ساعت را تأمین می کند.

در شکل ۶-۱۱، ترمینال‌های ساعت دیجیتالی یک نوع خودرو نشان داده شده است.


- ترمینال منفی باتری را به وسیله‌ی سیم رابط به ترمینال منفی (-) ساعت متصل کنید.

- به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار ولتاژ ۱۲ ولتی باتری را به ترمینال IG ساعت وصل کنید. در این وضعیت ساعت باید کار کند. در غیر این صورت، ساعت معیوب شده است. در شکل ۶-۱۱، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است.

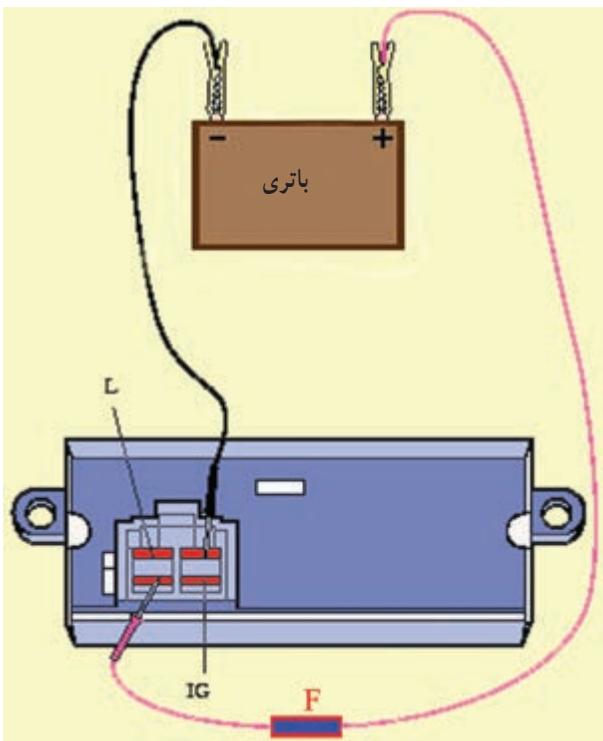

شکل ۶-۱۲

– سیم مثبت را از ترمینال IG جدا و به ترمینال ACC متصل کنید. در این حالت نیز کارکردن ساعت دلیل بر سالم بودن آن است. در شکل ۶-۱۲، نحوه‌ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است.

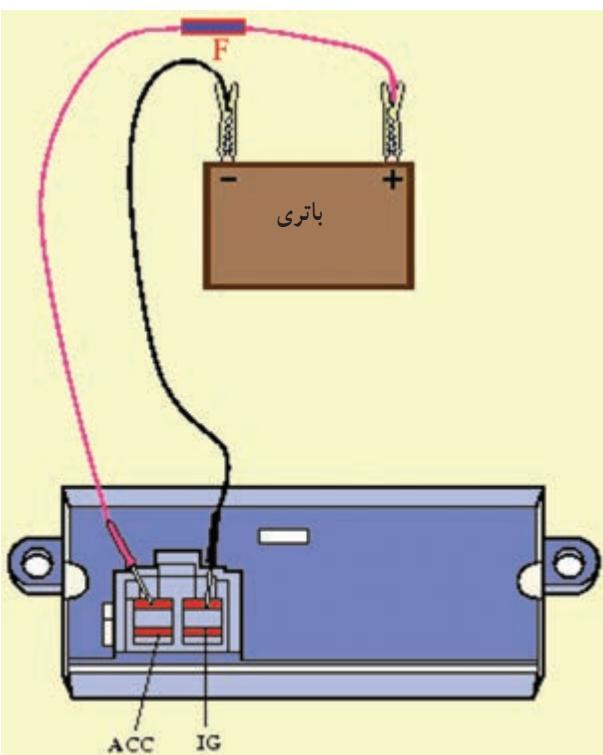

شکل ۶-۱۳

– سیم مثبت را از ترمینال ACC جدا و به ترمینال (L) لامپ صفحه‌ی ساعت متصل کنید. روشن شدن لامپ دلیل بر سالم بودن آن است. در شکل ۶-۱۳، نحوه‌ی اتصال باتری به ساعت خودرو و چگونگی آزمایش ساعت نشان داده شده است.
– مراحل بستن ساعت در روی قاب پانل جلوی راننده، عکس مراحل باز کردن آن است.

برای آزمایش سیم کشی مدار الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید :

– کائوچوی متصل به ساعت خودرو را جدا کنید.

– با توجه به این که ترمینال متصل به سیم WR (سفید با راه قرمز) کائوچویی به وسیله سیم کشی خودرو به باتری متصل و دارای ولتاژ ثابت باتری است، یکسر سیم لامپ یا چراغ آزمایش را اتصال بدنه کنید و سیم دیگر را به ترمینال WR کائوچویی اتصال دهید. روشن شدن لامپ یا چراغ آزمایش نشان دهنده‌ی سالم بودن سیم کشی مدار (سیم WR) و خاموش ماندن لامپ یا چراغ آزمایش دلیل داشتن قطعی در سیم است. در شکل شماتیک ۱۴-۶، نحوه‌ی آزمایش با لامپ دیده می‌شود.

– ترمینال متصل به سیم B (سیاه) کائوچویی از طریق دسته سیم اتصال بدنه می‌شود. برای آزمایش سالم بودن آن یکسر سیم لامپ یا چراغ آزمایش را به ترمینال سیم B کائوچویی متصل کنید و سیم دیگر لامپ آزمایش و یک چراغ آزمایش را به ترمینال WR (سفید با راه قرمز) کائوچویی وصل نمایید. روشن شدن چراغ یا لامپ آزمایش دلیل سالم بودن سیم اتصال بدنه و خاموش بودن چراغ نشان دهنده‌ی قطع بودن سیم B کائوچویی است. در شکل شماتیک ۱۵-۶، نحوه‌ی آزمایش سیم اتصال بدنه‌ی ساعت خودرو با استفاده از لامپ آزمایش نشان داده شده است.

شکل ۱۴-۶- آزمایش سالم بودن سیم WR کائوچویی



شکل ۱۵- آزمایش سالم بودن سیم اتصال بدنه




شکل ۱۶- آزمایش سالم بودن سیم Ly کائوچویی

– با توجه به این که ترمینال متصل به سیم Ly (آبی با راه زرد) کائوچویی به ترمینال ACC سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) متصل است، برای آزمایش سالم بودن آن، ابتدا یکی از سیم‌های لامپ یا چراغ آزمایش را اتصال بدنه کنید. سپس سیم دیگر لامپ یا چراغ آزمایش را به ترمینال Ly کائوچویی وصل نمایید.

– سوئیچ جرقه را در وضعیت ACC قرار دهید و لامپ یا چراغ آزمایش را مشاهده کنید. روشن شدن لامپ نشان دهنده‌ی سالم بودن سیم Ly و خاموش بودن لامپ دلیل قطع بودن سیم Ly است : در شکل شماتیک ۱۶-۶، نحوه‌ی آزمایش دیده می‌شود.

۴-۶- دستورالعمل سیم‌کشی مدار ساعت الکتریکی خودرو و سایل لازم:

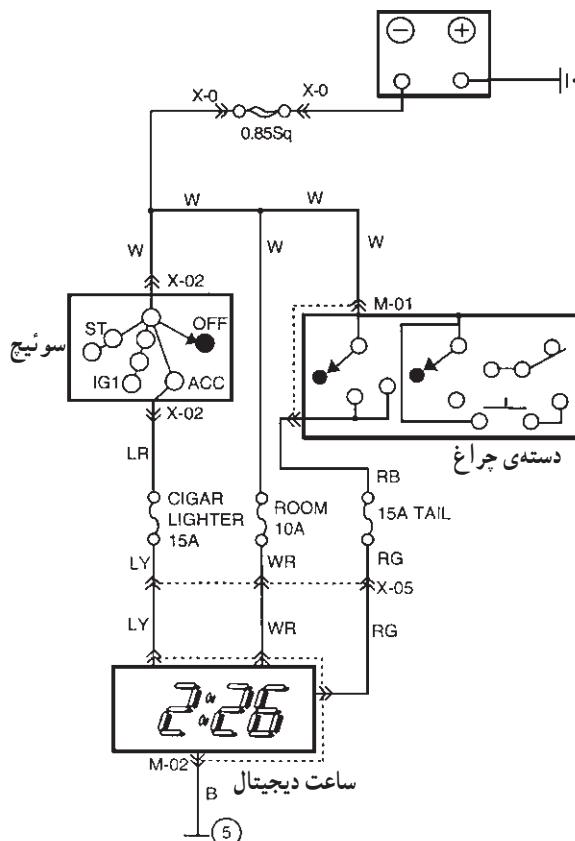- سیم و سر سیم عایق‌دار
- فیوز
- سیم لخت کن
- سیم چین
- انبردست
- ساعت
- سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی)
- سوئیچ چراغ‌های روشنایی یا دسته‌ی چراغ
- باتری
- تابلوی برق



برای سیم‌کشی ساعت خودرو، به ترتیب زیر اقدام کنید :


- با توجه به رنگ سیم‌ها، قطعه سیم‌های مورد نیاز را آماده و سر سیم‌های مناسب را به سیم‌ها متصل کنید.
- با استفاده از مدار الکتریکی شکل ۶-۱۷ سیم‌کشی ساعت را اجرا کنید.
- با قرار دادن باتری در مدار، صحبت سیم‌کشی را مشاهده کنید.

M-01 چراغ		M-02 ساعت دیجیتال

شکل ۶-۱۷

در جدول ۱-۶ ترتیب عیب‌یابی از مدار ساعت دیجیتال نشان داده شده است.

جدول ۱-۶

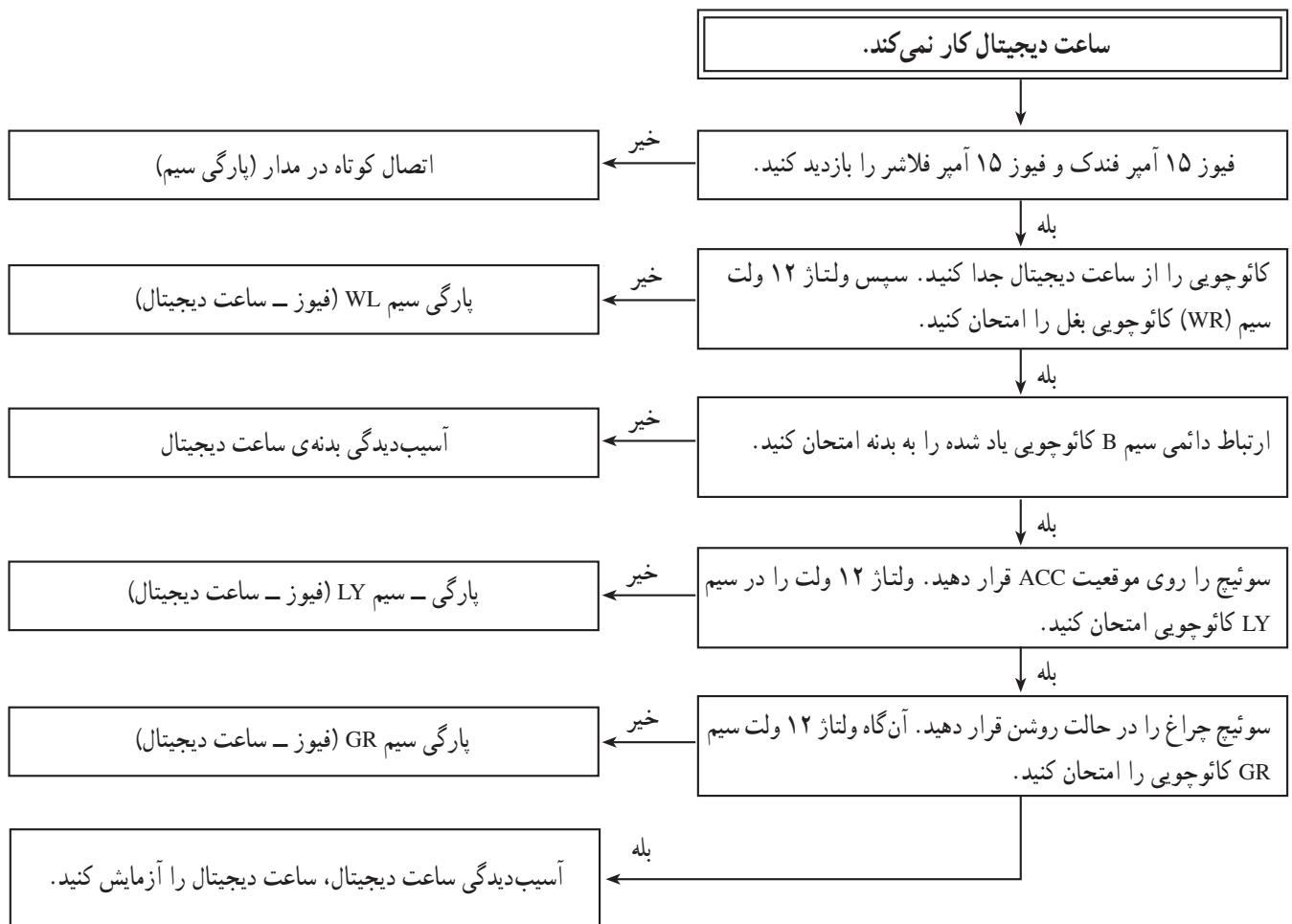

آزمون پایانی (۶)

۱- به چه منظوری در خودروها ساعت نصب می‌شود؟

۲- شکل، چه نوع ساعت خودرو را نشان می‌دهد؟ نحوه تنظیم ساعت را توضیح دهید.



۳- جریان مصرفی ساعت الکتریکی خودرو چگونه تأمین می‌شود؟

۴- مدار الکتریکی ساعت خودرو را توضیح دهید.

۵- در شکل زیر چه آزمایشی اجرا می‌شود؟ نحوه آزمایش و نتیجه‌ی آن را توضیح دهید.

