

اندازه‌گیری توان، انرژی و اختلاف فاز

هدف کلی

شنایخت مفاهیم توان، انرژی و اختلاف فاز


و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که:


- نظم و ترتیب و حضور به موقع در کلاس را رعایت کند.
- مسئولیت‌های واگذار شده را به طور دقیق اجرا کند.
- در موقعیت‌های مناسب از آزمایشگاه مجازی استفاده کند.
- از امکانات فراهم شده به خوبی حفاظت و نگهداری کند.
- ابهامات و سوالات خود را در زمان مقتضی بپرسد.
- به سوالات مطرح شده در زمان مقتضی پاسخ دهد.
- در امور مختلف حضور فعال و داوطلبانه داشته باشد.
- توانمندی‌های خود را در موقعیت‌های مناسب بروز دهد.
- در کارگروهی مشارکت فعال و همکاری مؤثر داشته باشد.
- نسبت به حل مشکلات سایر هنرجویان حساس و فعال باشد.
- عوامل ایجاد اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان را، در یک مدار، شرح دهد.
- سایر هنرجویان را در ارتباط با اجرای نظم و مقررات، راهنمایی و تشویق کند.
- فعالیت‌های کلاسی را با اعتماد به نفس و به طور دقیق انجام دهد.
- توان الکتریکی و واحد آن را تعریف کند.
- نحوه اتصال وات‌متر به مدار را شرح دهد.
- انتخاب صحیح حوزه کار (رنج) را در یک وات‌متر، توضیح دهد.
- نکات ایمنی برای حفاظت وات‌متر در برابر خطرات را بیان کند.
- مقدار توان اندازه‌گیری شده توسط وات‌متر را بخواند.
- تفاوت بین توان DC و AC را شرح دهد.
- انرژی الکتریکی و واحد آن را تعریف کند.
- نحوه اتصال کنتور را، در یک مدار، شرح دهد.
- اختلاف فاز را تعریف کند.

قبل از شروع این مبحث مفاهیم زیر را به خاطر بسپارید:


- ۱- **موج سینوسی**: همان طور که در مبحث قبل اشاره شد، موج سینوسی دارای قسمت مثبت و منفی است.
- ۲- **معادله ریاضی موج سینوسی**: معادله ریاضی موج سینوسی به صورت $V = V_m \sin 2\pi ft$ تعریف می‌شود.
- ۳- **موج سینوسی مساوی** است با V_m سینوس دویی ضربدر f ضربدر t . اگر با استفاده از قوانین ریاضی شکل موج معادله بالا را رسم کنیم یک شکل موج سینوسی به ما می‌دهد.
- ۴- **نیم سیکل**: عبارت است از فاصله‌ای که موج از صفر به ماکزیمم یا مینیمم و سپس به صفر می‌رسد.

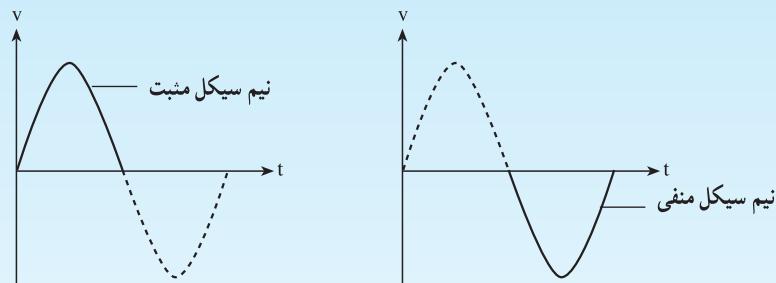


- ۵- **سیکل**: مجموعه یک نیم سیکل منفی و یک نیم سیکل مثبت را سیکل یا دوره تناوب می‌گویند.
- ۶- **شکل موج**: امواج می‌توانند شکل موج‌های مختلفی مانند: مربعی، مثلثی و دندانه اره‌ای داشته باشند. این امواج نیز دارای نیم سیکل‌های مثبت و منفی هستند و تعریف سیکل نیز برای آن‌ها صدق می‌کند.
- ۷- **فرکانس**: تعداد سیکل‌ها در یک ثانیه را فرکانس می‌نامند و آن را با f نشان می‌دهند.
- ۸- **مقدار لحظه‌ای**: به مقدار موج در هر لحظه از زمان مقدار لحظه‌ای می‌گویند. مثلاً در شکل زیر در t_1 مقدار دامنه ۲ ولت و در لحظه t_2 مقدار دامنه -۲ ولت است.

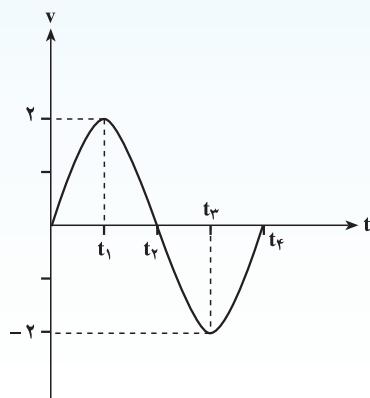

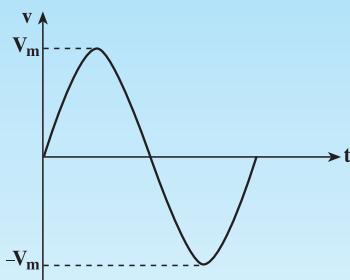۹—مقدار V_m : در لحظه‌ای از هر نیم‌سیکل که موج سینوسی بیشترین مقدار را دارد، آن را V_m یا ولتاژ ماقزیم می‌نامند.



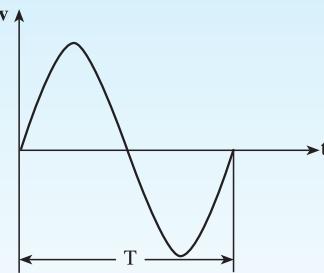۱۰—زمان تناوب : زمان یک سیکل را زمان تناوب می‌نامند.



قابل توجه هنرآموزان محترم

در صورت امکان ضمن نشان دادن تجهیزات واقعی در کلاس و نحوه استفاده از آن‌ها، با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم موارد آموزش را برای هنرجویان به صورت آزمایشگاه مجازی به نمایش درآورید.

مقدمه


می‌شود . در شکل ۱-۳ یک سیکل کامل از برق شهر نشان داده شده است. فرکانس برق شهر در ایران 50° هرتز است.

همه ما در زندگی روزمره خود از برق استفاده می‌کنیم. از یک منزل مسکونی ساده تا صنایع عظیم چون فولادسازی، همه‌جا، برق یک نیروی حیاتی است. برق در نیروگاه‌ها تولید می‌شود و بین مصرف‌کننده‌ها در سراسر کشور توزیع می‌شود. شکل ولتاژ تولید شده در تمامی نیروگاه‌ها به صورت سینوسی بوده و همین شکل موج ولتاژ بین تمامی مصرف‌کننده‌ها توزیع می‌گردد.

معادله ریاضی ولتاژ سینوسی به صورت رابطه ۱-۳ است.

$$V = V_m \sin 2\pi ft \quad (1)$$


در رابطه ۱-۳، v مقدار ولتاژ در هر لحظه بر حسب ولت، V_m دامنه ولتاژ با ماقزیم مقدار ولتاژ بر حسب ولت و f فرکانس با تعداد سیکل‌ها در ثانیه است؛ که با واحد هرتز (Hertz - Hz) بیان

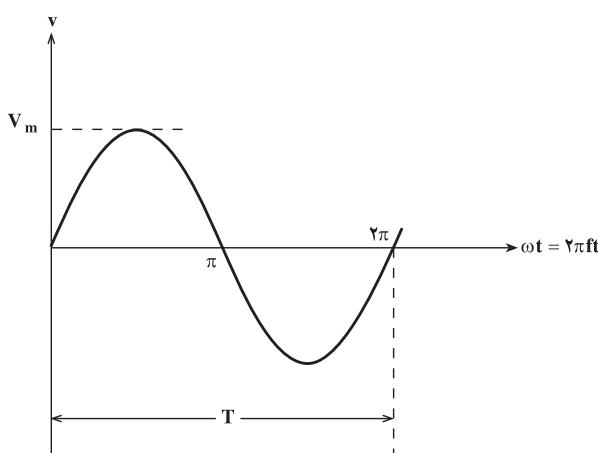

شکل ۱-۳-یک سیکل کامل برق شهر

اگر به یک مدار ولتاژ متناوب سینوسی اعمال گردد در آن مدار جریان سینوسی جاری می‌گردد؛ فقط معکن است به خاطر بعضی از عناصر موجود در مدار مانند سلف و یا خازن، شکل جریان مدار با شکل ولتاژ مدار، که هر دو سینوسی هستند، روی هم منطبق نباشند یعنی هر دو در یک لحظه با هم صفر و ماکزیمم نشوند؛ در این صورت گوییم بین جریان و ولتاژ سینوسی اختلاف فاز وجود دارد. شکل ۳-۲ دو شکل موج سینوسی را نشان می‌دهد که با یکدیگر اختلاف فاز (به اندازه Φ) دارند:

اختلاف فاز را با حرف Φ (فی) نشان می‌دهند و واحد آن معمولاً درجه یا رادیان است.

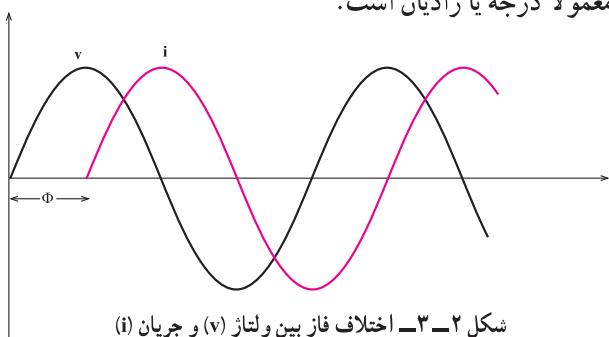

شکل ۳-۲ اختلاف فاز بین ولتاژ (v) و جریان (i)

مدت زمانی را که طول می‌کشد تا ولتاژ یا جریان یک سیکل کامل را طی کند زمان تنابع می‌نامند و آن را با حرف T نشان می‌دهند. رابطه T و f به صورت زیر است:

$$f = \frac{1}{T} \quad (3-2)$$

با توجه به این که مقدار ولتاژ در هر لحظه تغییر می‌کند برای بیان مقدار ولتاژ، از پارامتری به نام مقدار مؤثر استفاده می‌کنند. مقدار مؤثر هر ولتاژ متناوب، برابر است با مقدار ولتاژ مستقیم یا DC که به همان مقدار کار، حرارت یا کمیت دیگر تولید می‌نماید؛ به عبارت دیگر، مقدار جریان مستقیمی را که تولید حرارتی آن در یک مدت معین برابر با تولید حرارتی ولتاژ متناوب مورد نظر باشد، مقدار مؤثر (Effective) آن ولتاژ متناوب می‌گویند. رابطه ولتاژ مؤثر و دامنه (پیک) به صورت زیر است:

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \circ / \nabla \cdot \nabla V_m \quad (3-3)$$

ویژه هنرجویان عالات معد

حال اگر بخواهیم رابطه ریاضی بین ولتاژ و جریان را در ارتباط با یکدیگر نشان دهیم آن را باید به صورت زیر بنویسیم:

$$v = V_m \sin(2\pi ft) \quad (3-4)$$

$$i = I_m \sin(2\pi ft \pm \Phi) \quad (3-5)$$

۱-۳- اندازه‌گیری توان

الکتریکی گویند. اگر جریان و ولتاژ از نوع DC باشد رابطه توان حاصل ضرب ولتاژ لحظه‌ای در جریان لحظه‌ای را توان به صورت زیر در می‌آید:

$$P = V \cdot I \quad (3-6)$$

ویژه هنرجویان عالات معد

اگر ولتاژ و جریان هر دو سینوسی، با اختلاف فاز (Φ) باشند رابطه توان به صورت زیر خواهد بود:


$$P = v \cdot i = V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t \pm \Phi) \quad (3-7)$$

و برای توان مؤثر خواهیم داشت:

$$P = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\Phi) \quad (3-8)$$

چنانچه ولتاژ دو سر بار و جریان آن، هر دو DC باشند انحراف عقره وات متر نشان دهنده حاصل ضرب این دو کمیت است، و اگر ولتاژ و جریان سینوسی باشند این انحراف حاصل ضرب دو کمیت مؤثر ولتاژ و جریان سینوسی را نشان می‌دهد.

بنابراین به هر وات متر باید ولتاژ دو سر بار و نیز جریان مصرف کننده را اعمال نمود. به همین منظور روی وات متر دو ترمینال، هر دو به نام I، که جریان مصرف کننده را با آن سری می‌کنند و دو ترمینال دیگر هر دو به نام u، (با V هم نشان داده می‌شود) که ولتاژ دو سر مصرف کننده را (به صورت موازی) به آن اعمال می‌نمایند وجود دارد. شکل ۳-۵ نحوه ارتباط یک وات متر به شبکه برق شهر و مصرف کننده را نشان می‌دهد.

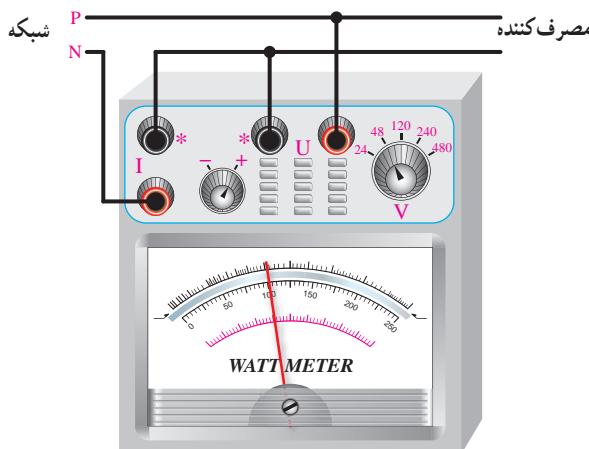

شکل ۳-۵ - نحوه اتصال یک وات متر به شبکه برق شهر و مصرف کننده

روی اکثر وات مترها سلکتوری (کلید ولت متر) وجود دارد که با توجه به ولتاژ مصرف کننده ها تنظیم می‌گردد. مثلاً در شکل ۳-۵ رنج ولتاژ این کلید به صورت ۲۴، ۴۸، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۴۸۰ ولت می‌باشد. روی برخی از وات مترها سلکتور جریان نیز وجود دارد که هنگام کار، با توجه به جریان مصرف کننده، باید روی عدد مناسبی قرار گیرد؛ اما امروزه تعداد زیادی از وات مترها قادر کلید جریان بوده و معمولاً دارای جریان نامی ۵ آمپر می‌باشند.

هر وات متر در هر رنج ولتاژ معمولاً دارای یک مقدار ماکزیمم ولتاژ نیز می‌باشد، مثلاً در رنج ۴۸۰ ولت، ممکن است وات متر بتواند تا ۷۵۰ ولت را نیز تحمل نماید. به این مقدار ولتاژ، مقدار ماکزیمم مجاز می‌گویند. در کاتالوگ هر وات متر برای هر رنج مقدار


واحد توان الکتریکی وات می‌باشد. در الکترونیک از واحدهای کوچک تر مانند میلی وات ($\frac{1}{1000}$ W) و در الکترونیک از واحدهای بزرگ تر آن مانند کیلووات (1000 W) و مگاوات (1,000,000 W) استفاده می‌شود.

دستگاهی که توان را اندازه می‌گیرد **وات متر** نام دارد. شکل ۳-۳ دو نمونه وات متر را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۳ - دو نمونه وات متر

علامت فنی وات متر در مدارها به صورتی است که در شکل ۴-۳ نشان داده شده است.

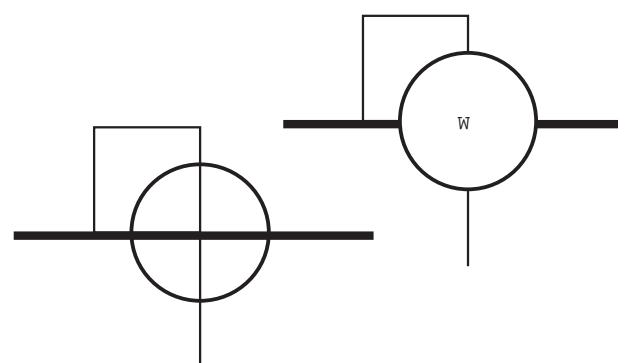

شکل ۴-۳ - علامت فنی وات متر

۳-۲- اندازه‌گیری مقدار انرژی

انرژی الکتریکی عبارت است از حاصل ضرب توان در زمان یعنی :

$$W = P \cdot t \quad (3-10)$$

در رابطه فوق P توان الکتریکی بر حسب وات، t زمان بر حسب ثانیه، W مقدار انرژی بر حسب وات - ثانیه یا ژول می‌باشد.

در عمل از واحدهای بزرگ تری مانند کیلووات ساعت (P) بر حسب کیلووات و t بر حسب ساعت) و یا مگاوات ساعت (P) بر حسب مگاوات و t بر حسب ساعت) نیز استفاده می‌کنند.


برای اندازه‌گیری مقدار انرژی مصرف شده توسط یک مصرف کننده الکتریکی، احتیاج به یک شمارنده داریم، زیرا با توجه به رابطه

$$W = P \cdot t$$

مقدار W نسبت به زمان دائمًا در حال زیاد شدن است. کار این شمارنده شمارش و نمایش مقدار انرژی مصرف شده از یک لحظه به خصوص تازمان حال می‌باشد.

اگر بتوانیم یک محور و یا یک صفحه دوار داشته باشیم به طوری که سرعت آن مناسب با توان باشد، تعداد دورهایی که این محور یا صفحه دوار در یک فاصله زمانی می‌زند مناسب با کل انرژی مصرف شده در آن مدت می‌باشد که این دستگاه خود نمونه‌ای از یک شمارشگر است.

معمول ترین وسیله اندازه‌گیری انرژی الکتریکی، دستگاه **کیلووات ساعت متر یا کنتور** می‌باشد. شکل ۳-۶ نمای ظاهری و داخلی یک نمونه کنتور تک فاز را که در منازل برای اندازه‌گیری انرژی مصرف شده به کار می‌رود نشان می‌دهد.

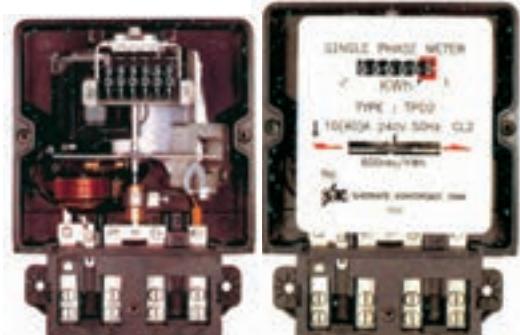

شکل ۳-۶- یک نمونه کنتور تک فاز

ماکریم آن نیز قید شده است و همین طور برای هر رنج جریان، یک مقدار ماکریم در نظر گرفته می‌شود. در وات‌مترهایی که فقط دارای یک رنج جریان (۵A) می‌باشند مقدار ماکریم جریان معمولاً ۷ آمپر است.

برای خواندن توان مصرف کننده از روی صفحه مدرج وات‌متر، از ضربی ثابت سنجش استفاده می‌شود. در ابتدا باید بینیم هر قسمت درجه بندی، چند وات را نشان می‌دهد. برای این کار رنج ولتاژ ولت‌متر را در عدد رنج جریان وات‌متر (در صورت نداشتن رنج جریان همان ۵A را در نظر می‌گیریم) ضرب می‌کنیم. عددی که به دست می‌آید نشان دهنده حداکثر توانی است که در انحراف کامل حاصل می‌شود. حال اگر این عدد را بر تعداد کل تقسیمات وات‌متر تقسیم نماییم، مقدار توان را به ازای انحراف هر قسمت یافته‌ایم که به آن **ضریب ثابت سنجش** می‌گویند. در روی صفحه مدرج اکثر وات‌مترها ضربی ثابت سنجش به ازای هر ولتاژ نوشته شده است. بنابراین می‌توان با توجه به انحراف عقربه مقدار توان مصرف کننده را به صورت رابطه زیر بدست آورد :

مقدار توانی که وات‌متر نشان می‌دهد برابر است با :

$$\text{تعداد قسمت‌های منحرف شده عقربه} \times \text{ضریب ثابت سنجش} \quad (3-9)$$

مثال : در یک وات‌متر کل صفحه به 12° قسمت تقسیم شده است و کلید ولت‌متر روی 48° ولت قرار دارد. اگر جریان نامی روی عدد ۵A باشد و عقربه $38/5$ قسمت منحرف شده باشد وات‌متر چه توانی را نشان می‌دهد :

$$\text{حل : } P = 48^{\circ} \times 5 = 240^{\circ} W$$


$$C = \frac{240^{\circ}}{12^{\circ}} = 20 \text{ ضربی ثابت سنجش}$$

مقدار توانی که وات‌متر نشان می‌دهد برابر است با :

$$P = 38/5 \times 20 = 77^{\circ} W$$

اگر هنگام اتصال وات‌متر به شبکه و مصرف کننده، ولتاژ خط و یا جریان مصرف کننده مشخص نباشد باید رنج ولتاژ را در حداکثر مقدار خود قرار داد، و چنانچه رنج جریان قابل تنظیم باشد باید حداکثر رنج را برای آن در نظر گرفت تا آسیبی به وات‌متر وارد نیاید.


دستگاهی که می‌تواند اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را اندازه بگیرد $\cos\Phi$ متر نام دارد. پس می‌توان گفت: کسینوس فی متر دستگاهی است که حرکت عقریه آن نشان دهنده مقدار اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ می‌باشد. بر روی صفحه مدرج کسینوس فی مترها، معمولاً مقدار اختلاف فاز بر حسب درجه و نیز کسینوس اختلاف فاز را می‌نویسد. شکل ۸-۳ یک نمونه کسینوس فی متر را نشان می‌دهد.

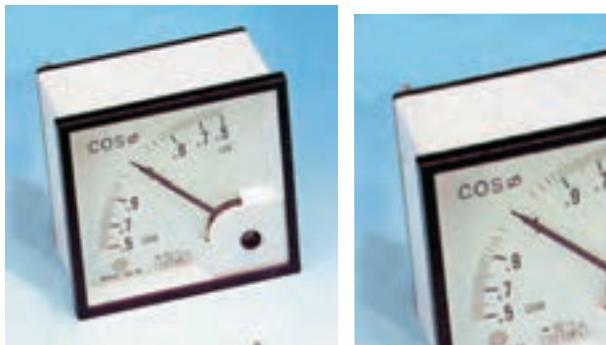

شکل ۸-۳- یک نمونه $\cos\Phi$ متر

باتوجه به این که کسینوس فی متر باید اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را اندازه بگیرد لذا باید نمونه جریان مصرف کننده و نیز نمونه ولتاژ را به آن اعمال نمود.


شکل ۹-۳ نحوه اتصال کسینوس فی متر به مصرف کننده و شبکه برق شهر را نشان می‌دهد. این اتصال همانند وات متر می‌باشد.

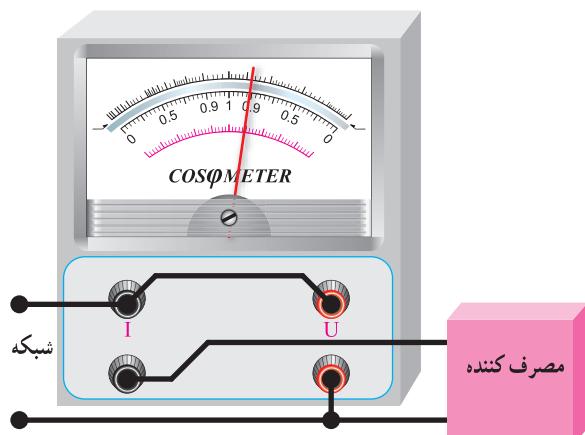

شکل ۹-۳- نحوه اتصال کسینوس فی متر به شبکه برق شهر و مصرف کننده

کنتور انرژی الکتریکی را بر حسب کیلووات ساعت به کمک رسمهای یک شمارنده مکانیکی که در روی آن نصب شده است، نشان می‌دهد. نحوه اتصال کنتور به شبکه و مصرف کننده همانند وات متر است، به این معنی که باید ولتاژ و جریان مصرف کننده را به آن اعمال نمود؛ زیرا سرعت چرخش صفحه گردان مناسب با توان مصرف کننده می‌باشد.

شکل ۷-۳ شمای الکتریکی (سمبل) کنتور را، همراه با یک مصرف کننده و شبکه برق شهر، نشان می‌دهد.

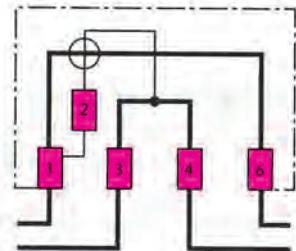


شکل ۷-۳- نحوه اتصال کنتور به شبکه برق و مصرف کننده

کنتورها، برای جریان‌ها و ولتاژ‌های مختلف، به صورت تک فازه و سه فازه ساخته می‌شوند. معمول ترین آن‌ها کنتور ۲۰۰ ولت تک فازه ۲۵A است که اداره برق در منازل مسکونی جهت اندازه‌گیری مصرف برق نصب می‌کند.

۳-۳- اندازه‌گیری اختلاف فاز


اختلاف زمانی بین دو کمیت الکتریکی را اختلاف فاز می‌نامند. چون اختلاف فاز بین دو سیگنال سینوسی هم فرکانس مطرح می‌باشد (مفهوم می‌دهد) و از طرفی هر سیکل کامل سینوسی را می‌توان معادل 2π یا 360° رادیان در نظر گرفت (روی محور زمان) لذا اختلاف زمانی بین دو کمیت الکتریکی را نیز می‌توان بر حسب درجه یا رادیان مطرح نمود. بحث ما در اینجا اندازه‌گیری اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ در یک مدار الکتریکی می‌باشد، همان‌طور که می‌دانید وجود بارهای سلفی (مانند موتورهای الکتریکی و ...) و یا وجود بارهای خازنی (در عمل، بار، به ندرت خازنی است) باعث ایجاد اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ می‌شود.

شکل ۱۱-۳- شمای الکتریکی اتصال یک کسینوس فی متر را به یک مصرف کننده و شبکه برق شهر نشان می دهد.

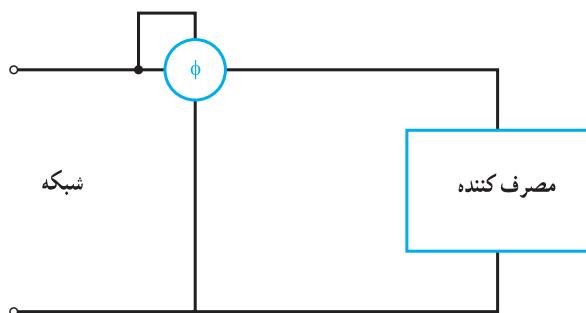

شکل ۱۱-۳- شمای الکتریکی اتصال یک کسینوس فی متر به مصرف کننده و برق شهر

اکثر کسینوس فی مترها ضمن نشان دادن اختلاف فاز، نوع بار (سلفی یا خازنی) را نیز مشخص می کنند. اگر عقربه از وسط صفحه به سمت راست یا سمت (ind) حرکت کند نوع بار سلفی است، یعنی جریان به اندازه Φ درجه، که عقربه نشان می دهد، عقب تر است (تأخير فاز دارد) و چنانچه عقربه از وسط صفحه به سمت چپ یا سمت (cap) حرکت نماید جریان از ولتاژ به اندازه Φ درجه، که عقربه نشان می دهد، جلو تر است (تقدیم فاز دارد). کسینوس فی مترهای الکتریکی به صورت شکل ۱۰ نمایش می دهند.

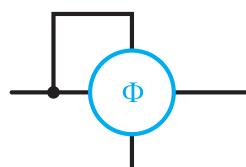

شکل ۱۰-۳- علامت فنی کسینوس فی متر

استفاده از آزمایشگاه های مجازی موجب عمق بخشنیدن به آموزش و صرفه جویی در زمان و تجهیزات می شود.



۱۱-۳- الکتریکی پرسشی

تشرحی

- ۱- توان الکتریکی و واحد آن را تعریف کنید.
- ۲- نحوه اتصال یک وات متر به یک شبکه الکتریکی و مصرف کننده را رسم کنید و درباره آن توضیح دهید.
- ۳- نحوه خواندن مقادیر روی صفحه مدرج وات متر چگونه است؟
- ۴- انرژی و واحد آن را تعریف کنید.
- ۵- نحوه اتصال کنتور به شبکه برق و مصرف کننده را رسم کرده و آن را شرح دهید.
- ۶- اختلاف فاز را تعریف کنید.
- ۷- نحوه اتصال یک کسینوس فی متر به یک شبکه الکتریکی و مصرف کننده را رسم نموده و راجع به آن توضیح دهید.

محاسباتی

- ۸- در یک وات متر کل صفحه به 25° قسمت تقسیم شده است. کلید رنج ولت متر روی 5° ولت و کلید رنج آمپر روی 5 آمپر قرار دارد. عقربه روی صفحه مدرج 75° قسمت منحرف شده است. توانی که وات متر اندازه می گیرد را محاسبه کنید.