

فصل هشتم

خازن در جریان مستقیم (مطابق فصل پانزدهم کتاب مبانی برق)

هدف کلی: آزمایش بررسی رفتار خازن در مقابل جریان مستقیم با استفاده از نرم افزار مولتی سیم


هدف‌های رفتاری: در پایان این آزمایش که توسط نرم افزار مولتی سیم اجرا می‌شود، از فرآگیرنده انتظار می‌رود:

- ۱- ثابت زمانی شارژ خازن را محاسبه و اندازه‌گیری کند.
 - ۲- منحنی شارژ خازن را رسم کند.
 - ۳- رفتار خازن را در مدار DC مورد آزمایش قرار دهد.
- ۴- خازن معادل را در مدار سری اندازه‌گیری کند.
 - ۵- خازن معادل را در مدار موازی اندازه‌گیری کند.

۸-۱ آزمایش ۱: بررسی ثابت زمانی، شارژ و دشارژ خازن

۸-۱-۱ برای این که یک خازن شارژ شود، یعنی بتواند انرژی الکتریکی را در خود ذخیره کند، باید آن را به یک منبع ولتاژ DC وصل کنیم.

۸-۱-۲ مدار شکل ۸-۱ را بیندید. نرم افزار را راه اندازی کنید، سپس کلید J1 را طبق شکل ۸-۲ در وضعیت A قرار دهید. تغییرات ولتاژ در خازن را از روی ولت متر ملاحظه کنید و نتایج را تشریح نمایید.

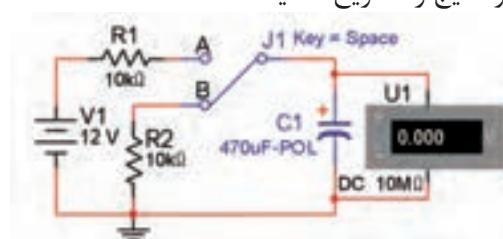

شکل ۸-۱ اتصال مدار برای بررسی حالت شارژ و دشارژ خازن

نکته: کلید DPST کلید دو پل یک راهه است. با کلیک کردن بر روی دکمه‌ی Space کن tactهای کلید جابجا می‌شود. به این کلید، کلید تبدیل نیز می‌گویند.

۸-۱-۳ در زمان شارژشدن خازن، باید کلید در وضعیت A باشد. شکل ۸-۲ مدار شارژ خازن را نشان می‌دهد.




سؤال ۱: مقدار ثابت زمانی شارژ خازن را بدست آورید.

نکته: ثابت زمانی خازن از رابطه‌ی $\tau = RC$ به دست می‌آید.

سؤال ۲: در یک ثابت زمانی ولتاژ خازن به چند ولت می‌رسد؟ شرح دهید.

$$V(t_1) = \dots \text{ V}$$

سؤال ۳: در چند ثابت زمانی خازن کاملاً شارژ می‌شود؟ شرح دهید.

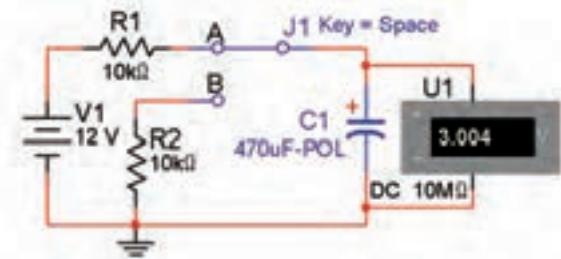

شکل ۲-۲ تغییرات ولتاژ دو سر خازن در زمان شارژ

۸-۱-۴ پس از وصل کلید، با توجه به زمان داده شده در جدول ۱-۸، مقادیر ولتاژ را در جدول ۱-۱-۴ بدانید.


از تایмер موجود در پایین مدار استفاده کنید، زیرا زمان سنج کامپیوتر زمان مربوط به پردازش سیگنال را نیز در نظر می‌گیرد.

جدول ۱-۸ جدول شارژ خازن

زمان بر حسب ثانیه	ولتاژ خازن بر حسب ولت
۵	
۱۰	
۱۵	
۲۰	
۲۵	
۳۰	
۴۰	
۵۰	

۸-۱-۵ مقادیر به دست آمده از جدول ۱-۸ را در نمودار مشخص کنید و سپس با اتصال نقاط به یکدیگر، منحنی شارژ خازن رارسم نمایید.

۸-۱-۸ نقاط مربوط به مقادیر به دست آمده در جدول ۲ را در نمودار زیر مشخص کنید و سپس با اتصال نقاط به یکدیگر، منحنی دشارژ خازن را رسم نمائید.

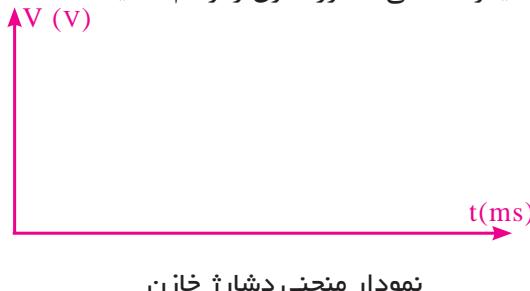


سوال ۴: در اولین ثابت زمانی دشارژ، ولتاژ خازن چند ولت است؟ توضیح دهید.

سوال ۵: چه مدت زمان طول می‌کشد تا ولتاژ خازن به صفر برسد؟ شرح دهید.

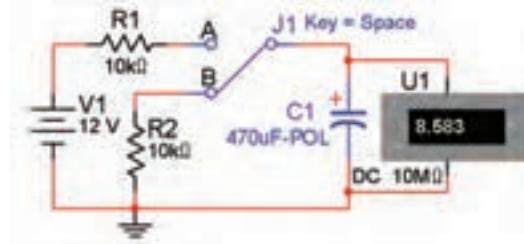۸-۲ آزمایش ۲: بررسی رفتار خازن در مدار DC

۸-۲-۱ مدار شکل ۸-۴ را بینندید. نرم افزار را راهاندازی کنید. کلید را وصل نمایید و اثر آن را بر روی نورلامپ و جریان مدار بررسی کنید و شرح دهید.

۸-۱-۶ پس از شارژ کامل خازن، کلید را از حالت A به حالت B تغییر دهید. در این حالت خازن از طریق مقاومت R۲ دشارژ می‌شود. شکل ۸-۳ مدار دشارژ خازن را نشان می‌دهد. تغییرات ولتاژ در ولت‌متر را بررسی کنید و در مورد آن توضیح دهید.



Tran: 10.288 s

شکل ۸-۳-۸ - مدار دشارژ خازن

۸-۱-۷ پس از قرار دادن کلید، در وضعیت B، با توجه به مقادیر زمان‌های داده شده در جدول ۲-۸ تغییرات ولتاژ را یادداشت کنید.

جدول ۸-۲ دشارژ خازن


زمان بر حسب ثانیه	ولتاژ خازن بر حسب ولت
۵	
۱۰	
۱۵	
۲۰	
۲۵	
۳۰	
۴۰	
۵۰	

آزمایش ۸-۳: ظرفیت خازن معادل در مدار

سری و موازی

۸-۳-۱ مدار شکل ۸-۵ را ببندید. در این مدار سه

خازن به صورت سری بسته شده‌اند، جریان عبوری از مدار را اندازه‌گیری کنید و با جریان مدار شکل ۸-۴ مقایسه نمایید، نتیجه‌ی این مقایسه را شرح دهید و بنویسید.

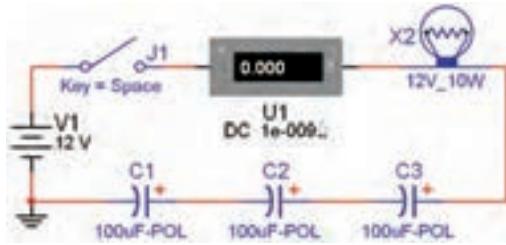

شکل ۸-۵ جریان عبوری از مدار خازن‌های سری


۸-۳-۲ مدار شکل ۸-۶ را ببندید. در این مدار

خازن‌ها به طور موازی قرار گرفته‌اند. جریان عبوری از مدار را اندازه‌گیری کنید و با جریان مدار شکل ۸-۵ مقایسه نمایید، نتیجه‌ی این مقایسه را شرح دهید.



شکل ۸-۶ جریان عبوری از مدار خازن‌های موازی

یادآوری: خازن معادل در مدار سری کاهش می‌یابد و در مدار موازی افزایش پیدا می‌کند. چرا؟

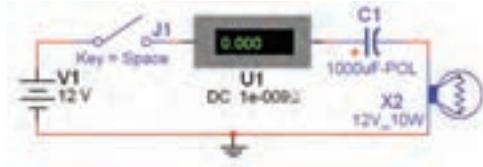

شکل ۸-۱۴ مدار بررسی رفتار خازن در مدار DC

سوال ۶: آیا لامپ روشن می‌شود و در حالت روشن باقی می‌ماند؟ چرا؟ توضیح دهید.

سوال ۷: آیا لامپ برای لحظه‌ای روشن می‌شود و بعد به حالت خاموش می‌رود؟ چرا؟ توضیح دهید.

سوال ۸: شدت جریان مدار پس از شارژ کامل خازن چه قدر است؟ چرا؟ در این حالت مقدار مقاومت خازنی مدار چه قدر است؟ توضیح دهید.
