

# فصل سوم

## کاربرد دیود

(مطابق فصل چهارم کتاب الکترونیک عمومی ۱)

هدف کلی: آزمایش دیود و کاربرد آن توسط نرم افزار مولتی سیم

**هدف های رفتاری:** پس از پایان این آزمایش که توسط نرم افزار مولتی سیم اجرا می شود، از فرا گیرنده

انتظار می رود:

۴- مدار دو برابر کننده‌ی ولتاژ را در نرم افزار پیاده‌سازی و اثر آن را مشاهده نماید.

۵- یک مدار چند برابر کننده‌ی ولتاژ را به صورت نرم افزار بیندد و ولتاژ خروجی آن را اندازه‌گیری کند.


۶- مدارهای محدود کننده و قیچی کننده را آزمایش کند و ولتاژ خروجی آن را اندازه بگیرد.

۱- یک سوسازی نیم موج را در نرم افزار پیاده سازی کند.

۲- یک سوسازی تمام موج را با استفاده از دو روش در نرم افزار شبیه سازی کند.

۳- به کمک نرم افزار یک سوساز تمام موج را به خازن صافی وصل کند و اثرات آن را مشاهده کند.



### ۱-۳ آزمایش ۱: مدارهای یک سوساز نیم موج و تمام موج

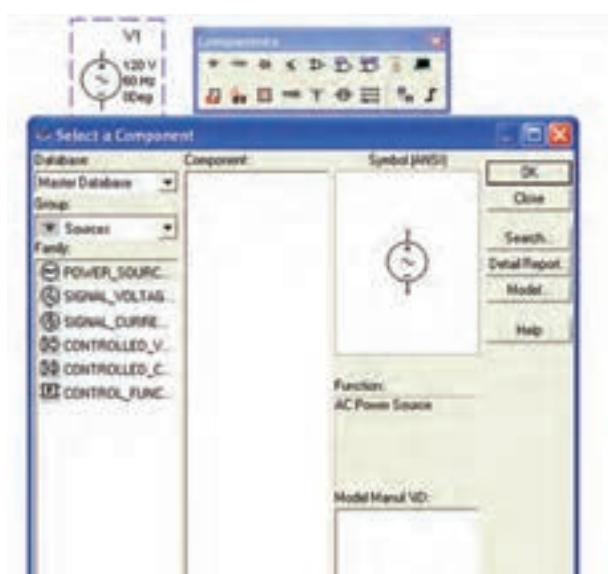

شکل ۱-۳-۱ قراردادن منبع تغذیه AC بر روی صفحه کار

۱-۳-۲ برای تنظیم منبع تغذیه روی آن دو بار

در این آزمایش ابتدا با نحوه استفاده از منبع تغذیه‌ی AC و تنظیم آن آشنا می شویم. برای این منظور از نوار قطعات (Components) مطابق شکل ۱-۳ منبع تغذیه‌ی AC را بر روی صفحه کار مجازی بیاورید.

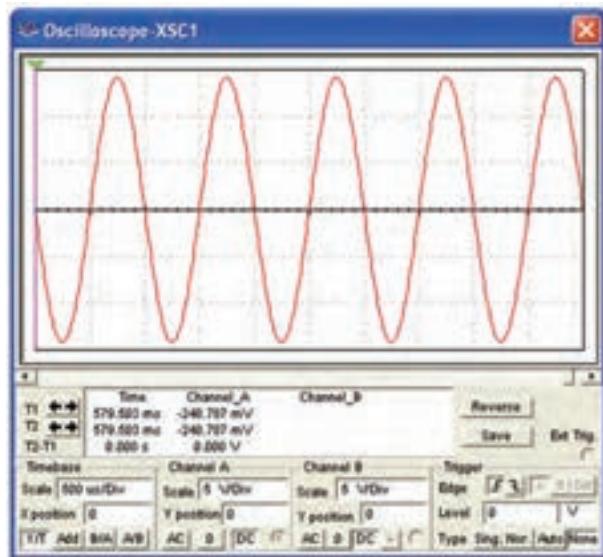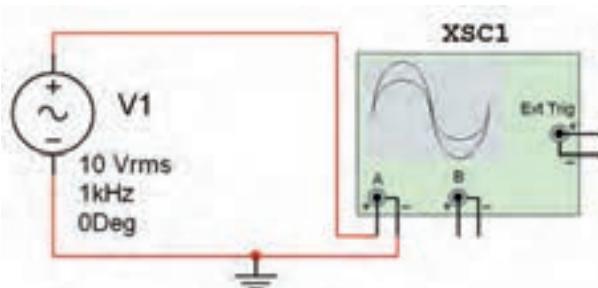


شکل ۳-۳ شکل موج نمایش داده شده در اسیلوسکوپ

۳-۱-۴ دامنه‌ی ولتاژ پیک تا پیک شکل موج را اندازه‌گیری کنید و مقدار آن را یادداشت نمائید.

$$V_{P-P} = \dots \text{V}$$


۳-۱-۵ با توجه به مقدار ولتاژ تنظیم شده در دستگاه منبع تغذیه AC در مدار شکل ۳-۳ که بر روی ۱۰ ولت قرار دارد، چرا مقدار اندازه‌گیری شده در مرحله‌ی ۳-۱-۴ با مقدار منبع تفاوت دارد؟ تحقیق کنید آیا هر دو ولتاژ از یک نوع است؟ نتیجه‌ی بررسی‌های خود را شرح دهید.

کلیک کنید تا صفحه‌ای مانند شکل ۳-۲ باز شود. در کادر دامنه (Voltage RMS) ولتاژ منبع و در کادر فرکانس (Frequency) فرکانس مورد نظر را تنظیم کنید.

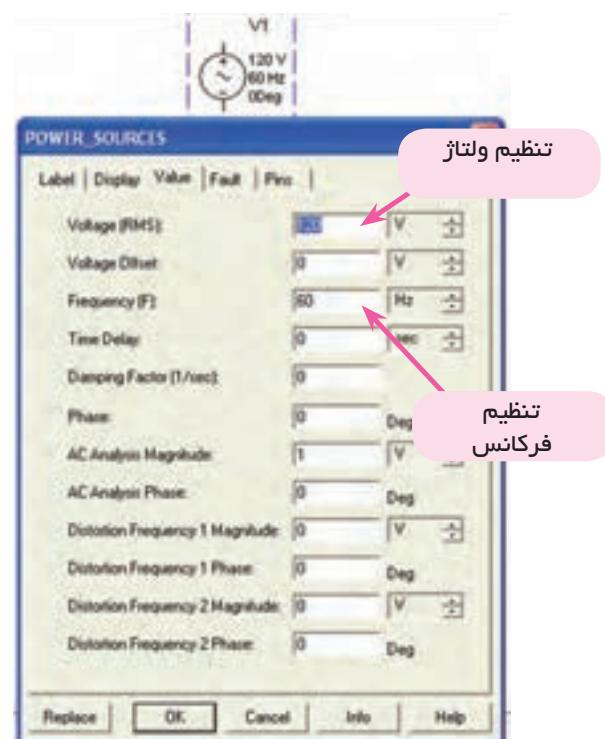


شکل ۳-۴ صفحه‌ی مربوط به تنظیم منبع AC

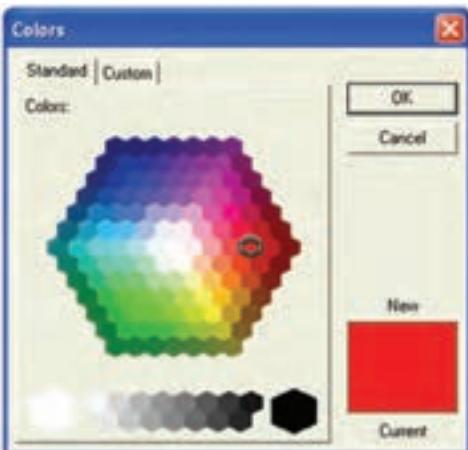۳-۱-۶ مدار شکل ۳-۳ را بیندید. پایه‌ی مثبت منبع را به یکی از کانال‌های دستگاه اسیلوسکوپ وصل کنید و پایه‌ی منفی آن را به زمین اتصال دهید. شکل موج ایجاد شده را در صفحه‌ی اسیلوسکوپ مشاهده کنید. در صورت نیاز، اسیلوسکوپ را تنظیم کنید.




برای مشاهدهٔ شکل موج در دستگاه اسیلوسکوپ  
باید اتصال زمین را به مدار وصل کنید.

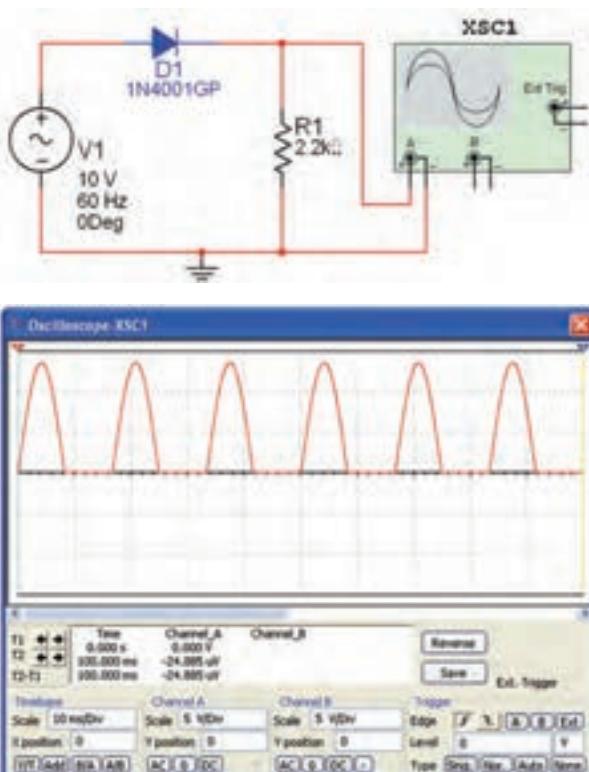**۳-۱-۶** شکل ۳-۴ ۳ مدار یک سوکنندهٔ نیم‌موج و  
شکل موج آن را نشان می‌دهد. برای مشاهدهٔ شکل موج  
روی دستگاه اسیلوسکوپ دو بار کلیک کنید. در این حالت  
کلید DC دستگاه اسیلوسکوپ باید فعال باشد.




الف- مدار یکسوساز نیم‌موج

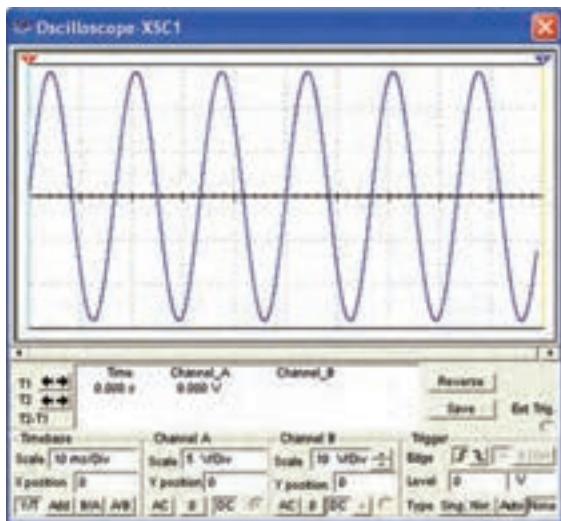


ب- شکل موج ورودی یکسوساز نیم‌موج  
شکل ۳-۶ مدار یکسوساز نیم‌موج و شکل موج  
ورودی

**۳-۱-۷** برای مشاهدهٔ هم زمان شکل موج‌های ورودی  
و خروجی کanal A دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی منبع  
تغذیه وصل کنید. برای تفکیک رنگ شکل موج‌های ورودی  
و خروجی نمایش داده شده روی صفحهٔ اسیلوسکوپ رنگ  
سیم متصل شده به یکی از کانال‌ها را تغییر دهید. برای این  
تغییر، ابتدا سیم را انتخاب نمایید و یک بار کلیک کنید. سپس  
با فعال کردن گزینهٔ (Wire color) رنگ دلخواه را انتخاب  
نمایید. شکل ۳-۵ چگونگی این تنظیم را نشان می‌دهد.

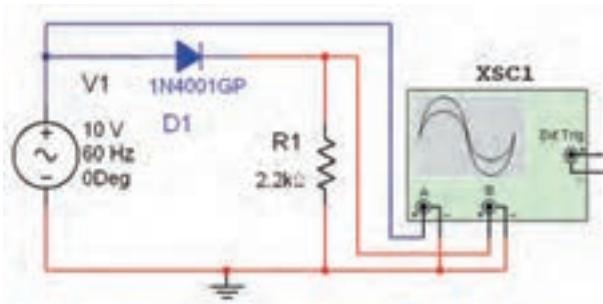موجهای ورودی و خروجی را از نظر نوع شکل و مقدار دامنه با هم مقایسه کنید و نتیجه را شرح دهید.



الف - مدار یکسوساز نیم‌موج

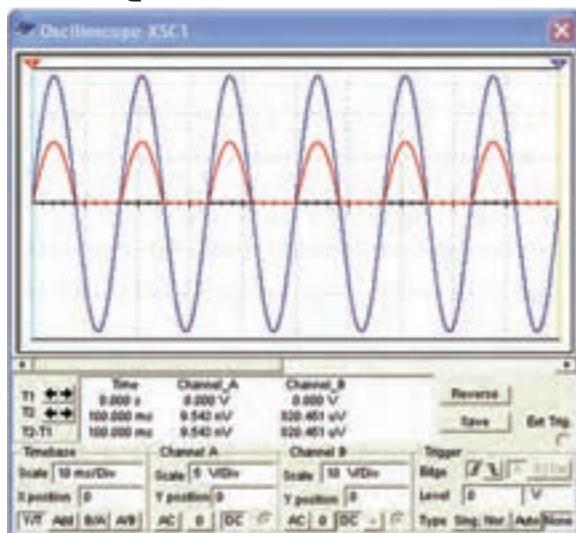


ب- شکل موجهای ورودی و خروجی مدار یکسوساز نیم‌موج  
شکل ۳-۸ مدار یکسوساز نیم‌موج و شکل موجهای آن


**۳-۱-۹** مقدار ولتاژ ورودی را با استفاده از شکل موج اندازه‌گیری شده یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots \text{V}$$

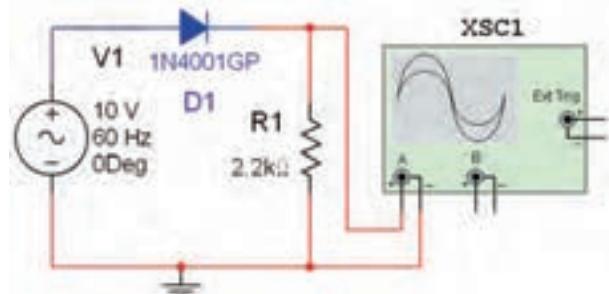**۳-۱-۱۰** کanal A دستگاه اسیلوسکوپ را به خروجی مدار شکل ۶-۳ وصل کنید و شکل موج خروجی را در شکل ۳-۷ مشاهده کنید و مقدار دامنه پیک آن را از طریق اندازه‌گیری بنویسید.



الف - مدار یکسوساز نیم‌موج

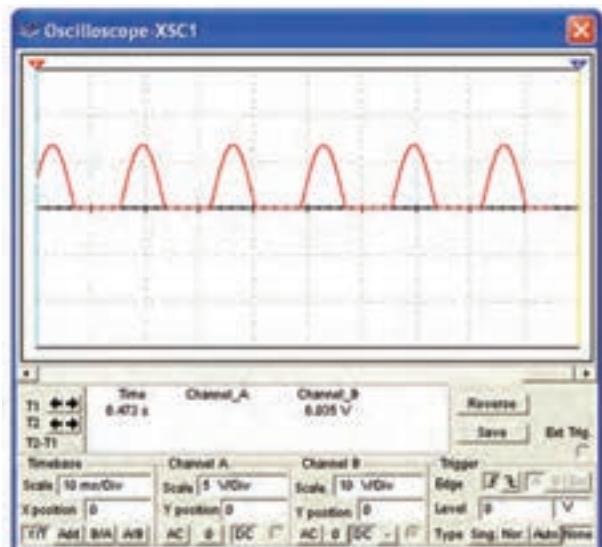


ب- شکل موج خروجی مدار یکسوساز نیم‌موج  
شکل ۳-۷ مدار یکسوساز نیم‌موج و شکل موج خروجی

$$V_{out(Peak)} = \dots \text{V}$$


**۳-۱-۱۱** برای مشاهده هم زمان ورودی و خروجی، مدار مورد آزمایش را به صورت شکل ۳-۸ درآورید. شکل

نکته: برای تفکیک شکل موج‌ها در صفحه‌ی دستگاه اسیلوسکوپ حوزه‌ی کار Volt/Div کanal A را کوچک‌تر انتخاب کرده‌ایم و رنگ سیم ورودی اسیلوسکوپ را نیز تغییر داده‌ایم.

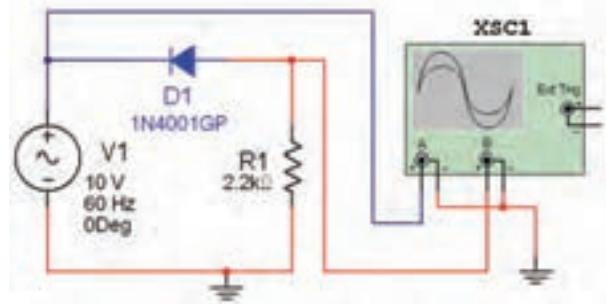**۳-۱-۱۶** در شکل ۳-۹ یک مدار خروجی دارای یک سوساز نیم‌موج را در زمان معکوس قرار دادن دیود در مدار مشاهده کنید.



الف - مدار یکسوساز نیم‌موج

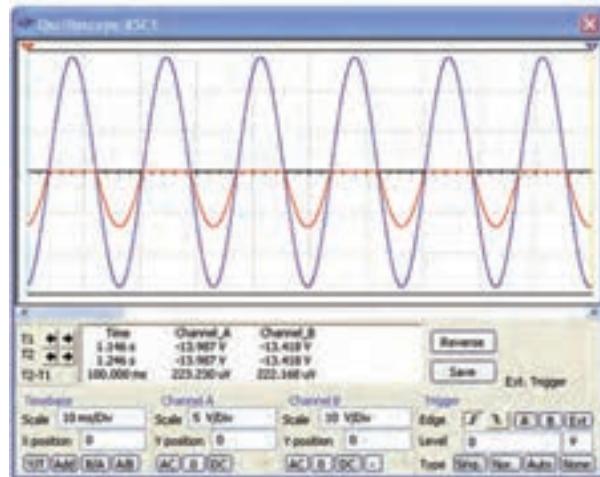

ب - شکل موج‌های ورودی و خروجی

شکل ۳-۹ مدار یکسوساز نیم‌موج و شکل موج‌های آن  
سوال ۲: چه رابطه‌ای بین دامنه‌ی ولتاژ‌های ورودی و خروجی در شکل ۳-۹ وجود دارد؟ توضیح دهید.

**سوال ۱:** چه رابطه‌ای بین ولتاژ موثر و ماکزیمم ولتاژ خروجی برقرار است؟ شرح دهید.

---



---



---

**۳-۱-۱۲** دامنه‌ی ولتاژ ورودی مدار شکل ۳-۸ را بر روی ۶ ولت قرار دهید و ماکزیمم ولتاژ خروجی را اندازه‌گیری کنید.

$$V_{MAX(Out)} = \dots\dots\dots V$$

**۳-۱-۱۳** مقدار ولتاژ موثر خروجی را با توجه به کاهش ولتاژ ورودی اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

$$V_{RMS} = \dots\dots\dots V$$

**۳-۱-۱۴** مقدار مقاومت مدار ۳-۸ را با ۱۰ کیلو اهم تعویض کنید. شکل موج‌های ورودی و خروجی را مشاهده کنید چه تغییری ایجاد شده است؟ شرح دهید.

---



---



---

**۳-۱-۱۵** جهت دیود را معکوس کنید، شکل موج خروجی چه تغییری می‌کند؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

---




---




---

**۳-۱-۱۹** مدار شکل ۳-۱۲ را بیندید. دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید و شکل موج‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور را با هم مقایسه نمائید و درباره‌ی آن توضیح دهید.

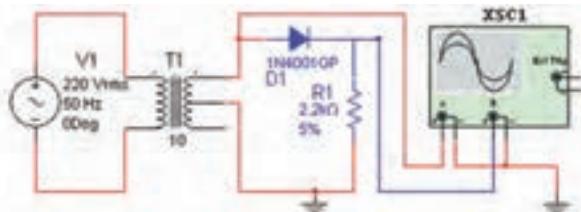

شکل ۳-۱۲ مدار یکسوساز نیم موج با ترانسفورماتور

**۳-۱-۲۰** شکل ۳-۱۳ موج‌های ورودی و خروجی مدار یکسوساز نیم موج را نشان می‌دهد. برای تفکیک شکل موج ورودی از خروجی به حوزه‌ی کار Volt/Div در کanal‌های A و B توجه کنید. دامنه‌ی هر دو موج با هم برابر است.

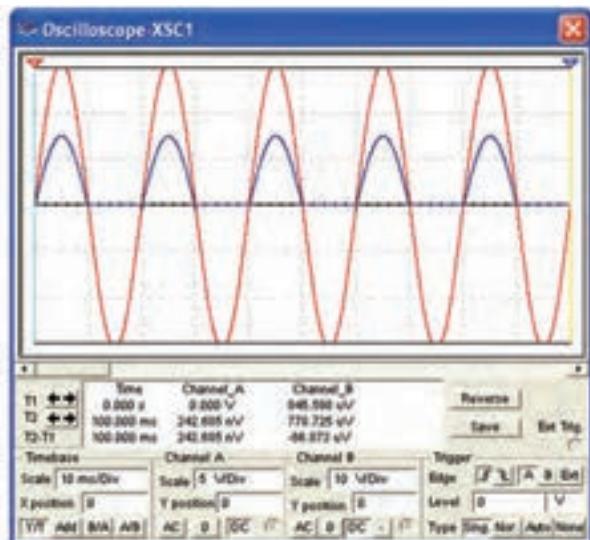


شکل ۳-۱۳ موج‌های ورودی و خروجی یکسوساز نیم موج

**۳-۱-۱۷** در مدار یکسوساز نیم موج از ترانسفورماتور نیز می‌توان استفاده کرد. طبق شکل ۳-۱۰ از نوار Virtual ترانسفورماتور را انتخاب کنید.




شکل ۳-۱۰ انتخاب ترانسفورماتور از نوار Virtual  
**۳-۱-۱۸** پس از انتخاب ترانسفورماتور روی آن دو بار کلیک کنید تا صفحه‌ای مطابق شکل ۳-۱۱ باز شود. در این صفحه کادر مربوط به تنظیم‌های اولیه و ثانویه را جهت انتخاب نسبت دوره‌های اولیه و ثانویه مشاهده می‌کنید.

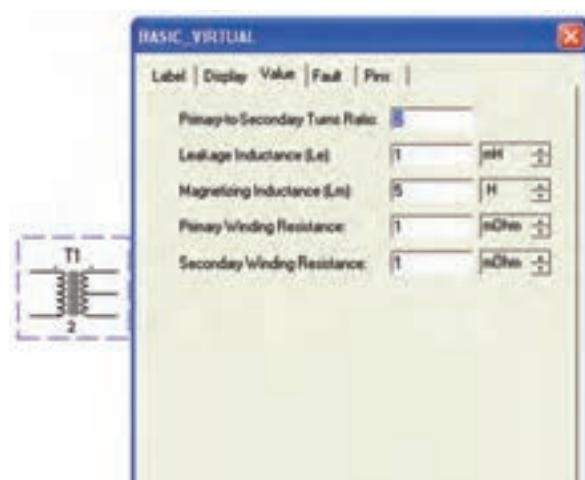


شکل ۳-۱۱ صفحه‌ی تنظیمات ترانسفورماتور

**۲۳-۱-۲۴** برای یک سوسازی تمام موج از دو روش می‌توان استفاده کرد. یکی از روش‌ها قراردادن دو دیود و ترانسفورماتور با سر وسط در مدار است. مدار شکل ۳-۱۵ را بیندید.

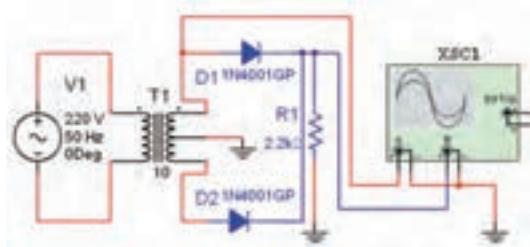

شكل ۱۵-۳ مدار یکسوساز تمام موج با ترانسفورماتور سر وسط

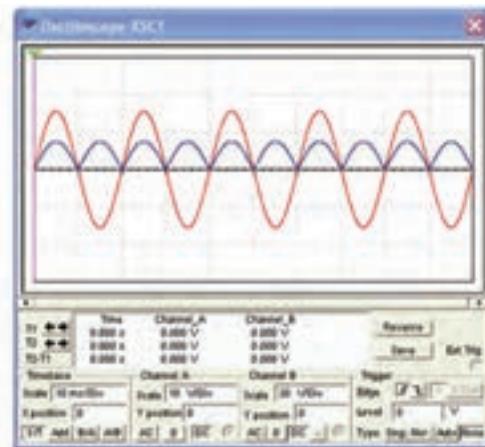**۳-۱-۲۴** در شکل ۳-۱۶ شکل موج‌های ورودی و خروجی را مشاهده می‌کنید.



### ۱۶-۳ شکل موج‌های ورودی و خروجی یک سوساز تمام موج

**۳-۱-۲۵** ولتاژ ورودی و خروجی (Peak) شکل ۳-۱۶ را با توجه به حوزه‌ی کار Volt/Div هر دو کانال اندازه‌گیری، و بادداد است کنید.

$$V_{in} = \dots V$$


**سوال ۴:** آیا می‌توانید با قرار دادن ولت‌متر ولتاژ خروجی مدار شکل ۳-۱۵ را اندازه بگیرید؟ تجربه کنید و نتیجه را شرح دهید.

**توجه:** با تغییر رنگ سیم ورودی کانال های اسیلوسکوپ می توانید رنگ شکل موج های نشان داده شده روی صفحه ای اسیلوسکوپ را تغییر دهید و آن ها را از یکدیگر تفکیک کنید.

**۳-۱-۲۱** جهت دیود را در مدار شکل ۳-۱۲ تغییر دهید و شکل موج ورودی و خروجی را مشاهده کنید.

**سوال ۳:** اگر نسبت دور اولیه و ثانویه را در مدار شکل ۳-۱۲ تغییر دهید چه تاثیری روی دامنه‌ی ورودی و خروجی دارد؟ تجزیه کنید و توضیح دهید.

**۳-۱-۲۲** در مدار شکل ۱۲-۳ ولت متر را در دو سر مقاومت قرار دهید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید. شکل ۳-۱-۴ اندازه گنجایش را نشان مدد.

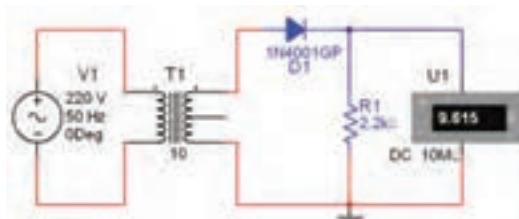

شکل ۱۴ - ۳ نحوه اندازه‌گیری ولتاژ خروجی


$$V_{out} = \dots V$$

**سوال ۵:** آیا می‌توانید با استفاده از ترانسفورماتور نیز مدار یکسوساز تمام موج پل دیود را بیندید؟ تجربه کنید و نتیجه را توضیح دهید.


**سوال ۶:** ولتمتر را در خروجی مدار شکل ۱۷-۳ قرار دهید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید. این ولتاژ چه رابطه‌ای با ولتاژ ورودی پل دیود دارد؟ شرح دهید.

**نکته‌ی مهم:** برای یک سوسازی نیم موج در نرم افزار مولتی سیم، ترانسفورماتور دو سر که بتوان مقادیر آن را تغییر داد، وجود ندارد. به همین دلیل از ترانسفورماتور سه سر استفاده کرده‌ایم و فقط یکی از سیم‌پیچ‌های ثانویه را در مدار قرار داده‌ایم.

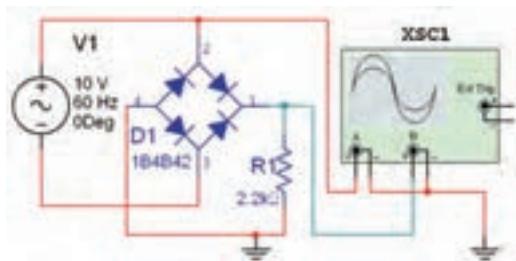
**۳-۱-۲۶** روش دوم برای یک سوسازی تمام موج استفاده از دیود به صورت پل یا پل دیود است. پل دیود را از نوار Components قسمت دیود انتخاب کنید. مدار شکل ۱۷-۳ را بیندید و شکل موج‌های ورودی و خروجی را ببینید و آن‌ها را با شکل موج‌های مدار شکل ۱۵-۳ مقایسه کنید و نتایج را شرح دهید.



**۳-۱-۲۷** خازن صافی را در مدار تمام موج پل دیود قرار دهید و مدار شکل ۱۸-۳ را بیندید.

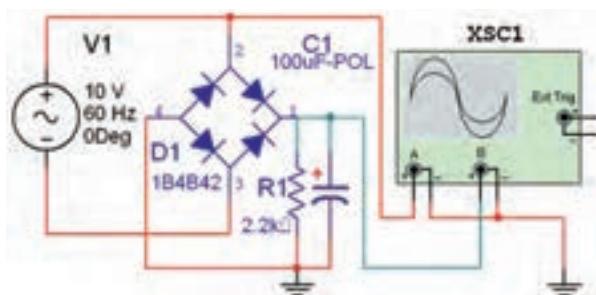


شکل ۱۸-۳ یکسوساز تمام موج با خازن صافی

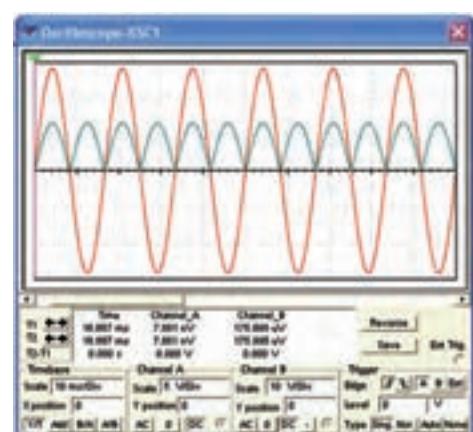


شکل ۱۷-۳ مدار یکسوساز تمام موج و شکل موج ورودی و خروجی آن

**سوال ۹:** آیا تغییر ظرفیت خازن در مقدار ولتاژ خروجی تاثیری دارد؟ تجربه کنید و نتیجه را توضیح دهید.

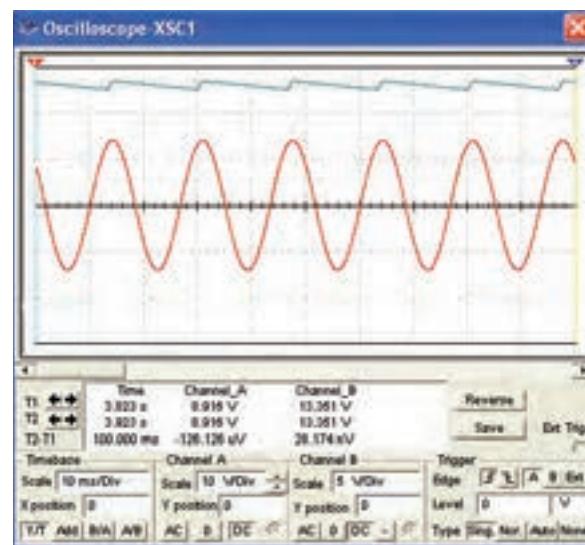**۳-۱-۲۸** شکل موج‌های ورودی و خروجی مدار باید مشابه شکل ۳-۱۹ باشد. آن‌ها را مشاهده کنید و مقادیر  $V_p$  ورودی و خروجی را اندازه بگیرید. به حوزه‌ی کار  $V/Div$  روی کانال A و B توجه کنید.



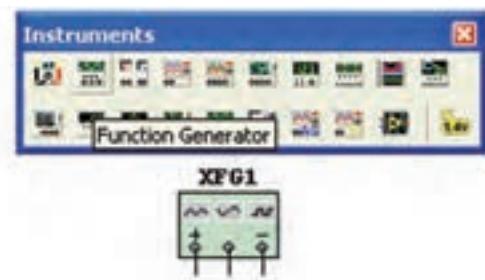۳-۱-۲۹ در نرم افزار مولتی سیم منبع تغذیه‌ی AC دیگری نیز وجود دارد. از نوار ابزار (Instruments) مطابق شکل ۳-۲۰ ۳ این منبع را بر روی صفحه‌ی کار مجازی آپیکس و پید.



### شکل ۱۹-۳ شکل موج ورودی و خروجی یک سوساز تمام موج با خازن صافی

$$V_{P(in)} = \dots V$$

$$V_{P(Out)} = \dots V$$

**سوال ۷:** چه رابطه‌ای بین  $V_{P(\text{in})}$  و  $V_{P(\text{Out})}$  وجود دارد؟ توضیح دهید.

شکل ۳-۲۰ دستگاه فانکشن ژنراتور  
۳-۱-۳ برای تنظیم منبع تغذیه روی آن دو بار کلیک کنید تا صفحه ای مانند شکل ۳-۲۱ باز شود. در کادر دائمه (Amplitude) ولتاژ منبع و در کادر فرکانس (Frequency) فرکانس مورد نظر را تنظیم کنید و یکی، از شکل، موجها را به دلخواه انتخاب نمائید.

**سوال ۸:** اگر ظرفیت خازن را تغییر دهید چه تاثیری روی شکل موج خروجی می‌گذارد؟ تجربه کنید و شرح دهید.


**۳-۱-۳۲** تمام مدارهای آزمایش ۳ را با فانکشن ژنراتور بیندید و نتایج به دست آمده را نسبت به منبع AC مقایسه کنید.

**سوال ۱۰:** آیا می دانید تفاوت های دستگاه فانکشن ژنراتور و منبع AC چیست؟ بررسی کنید و توضیح دهید.


**نکته مهم:** ولتاژ در منبع AC موجود در نرم افزار بر حسب ولتاژ موثر (RMS) تنظیم می شود، در صورتی که در دستگاه فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار بر حسب ولتاژ پیک تا پیک (P-P) قابل تنظیم است.

## ۳-۲ آزمایش ۲: سه تن مدارهای چند برابر کننده ولتاژ



**۳-۲-۱** با استفاده از دیود و خازن می توان علاوه بر یکسوسازی ولتاژ متناوب، مقادیر ولتاژ خروجی را نیز چند برابر کرد. مدار دو برابر کننده ای شکل ۳-۲۳ را بیندید و ولتاژهای ورودی و خروجی را اندازه بگیرید.

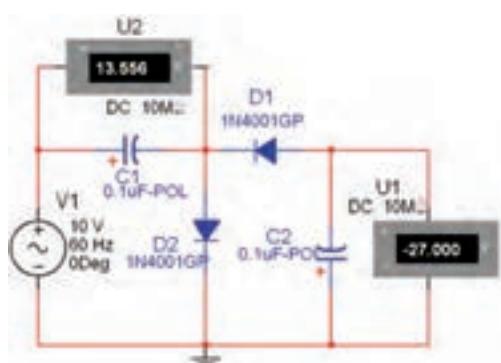

شکل ۳-۲۳ مدار دو برابر کننده ولتاژ

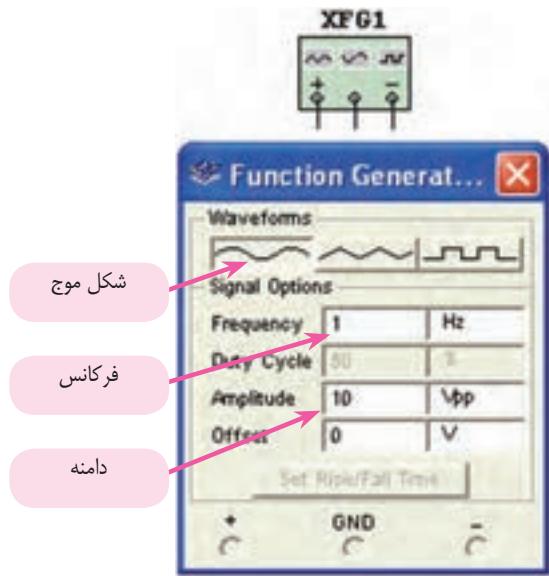

**شکل ۳-۲۱** صفحه‌ی تنظیمات فانکشن ژنراتور **۳-۱-۳۱** مدار یکسوساز تمام موج پل دیود را با استفاده از فانکشن ژنراتور مطابق شکل ۳-۲۲ بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

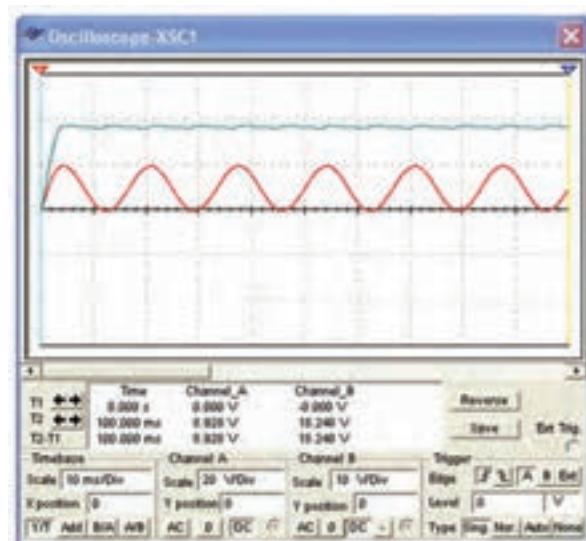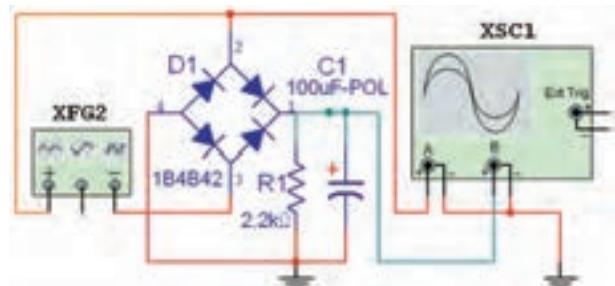


شکل ۳-۲۴ مدار یکسوساز تمام موج و شکل موج های آن


$$V_{i(P)} = \dots \text{V}$$

$$V_{o(P)} = \dots \text{V}$$

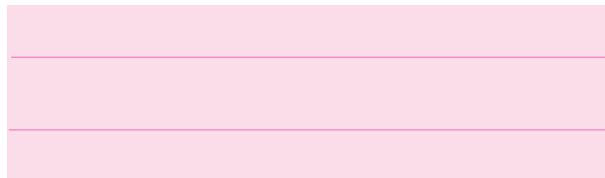سوال ۱۱: چه رابطه‌ای بین ولتاژ دو سر خازن  $C_1$  و  
ولتاژ خروجی مدار وجود دارد؟ توضیح دهید.



۳-۲-۳ اگر در مدار شکل ۳-۲۴ یک خازن و یک دیود اضافه کنید، مدار سه برابر کننده خواهد داشت. مدار شکل ۳-۲۵ را ببندید و ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید.

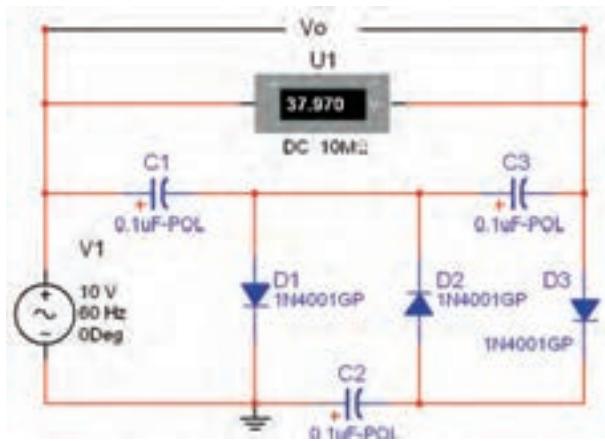

شکل ۳-۲۵ مدار سه برابر کننده

$$V_{out} = \dots \text{V}$$

۳-۲-۴ ولت‌متر را بین دو سر هر یک از خازن‌های مدار شکل ۳-۲۵ قرار دهید و ولتاژ آن‌ها را اندازه بگیرید.

**نکته‌ی مهم:** می‌دانید ولتاژ منبع تعذیه‌ی AC حسب ولتاژ موثر است. لذا لازم است مقدار  $V_p$  را به ترتیب زیر به دست آوریم تا ولتاژ خروجی قابل محاسبه باشد لذا داریم:



$$V_{RMS(in)} = 10 \text{ V}$$

$$V_{P(in)} = 10\sqrt{2} \approx 14 \text{ V}$$


$$V_{Out} = 3V_p = 3 \times 14 = 42$$

$$V_{Out} = 42 \text{ V}$$

۳-۲-۲ دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار شکل ۳-۲۳ وصل کنید و شکل موج‌های ورودی و خروجی را مشاهده کنید. این شکل موج‌ها باید مشابه شکل ۳-۲۴ باشد. مقادیر پیک  $V_i$  و  $V_o$  را اندازه بگیرید، چه رابطه‌ای بین این دو وجود دارد؟ شرح دهید.

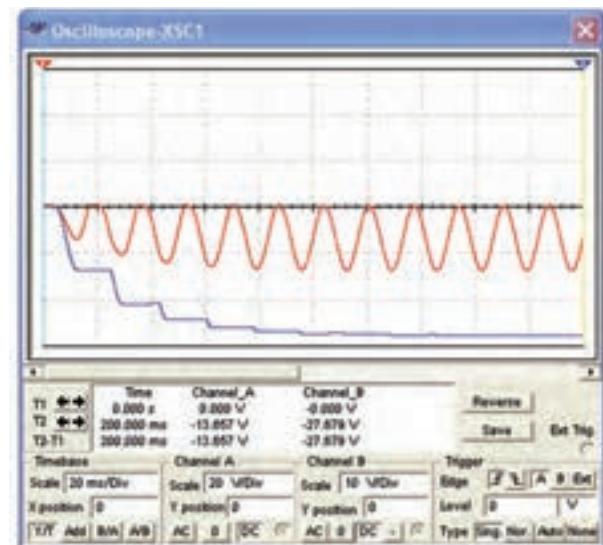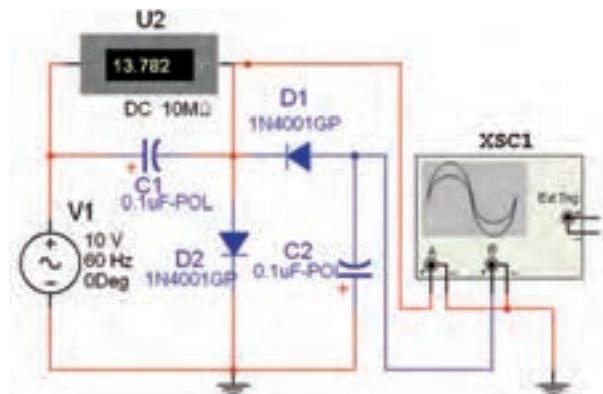

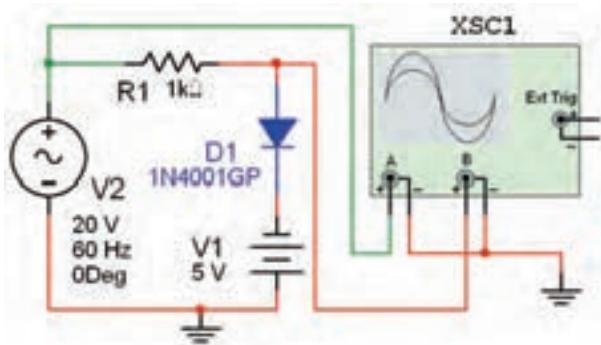شکل ۳-۲۴ مدار دو برابر کننده و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن




$$V_{C1} = \dots \text{V}$$

$$V_{C2} = \dots \text{V}$$

$$V_{C3} = \dots \text{V}$$

**۳-۲-۵** با اضافه کردن یک دیود و یک خازن دیگر، مدار چهار برابر کننده‌ی ولتاژ را بیندید. ولتاژ خروجی و ولتاژ دو سر هر یک از خازن‌های مدار را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

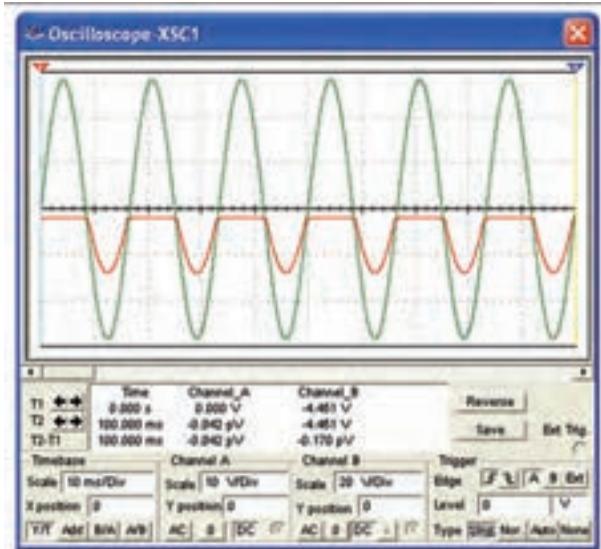

شکل ۳-۲۶ مدار برش‌دهنده و شکل موج‌های آن

**۳-۳-۲** ولتاژ منبع  $V_1$  را تغییر دهید و اثر آن را روی شکل موج خروجی مشاهده کنید. در چه شرایطی نیم سیکل منفی ولتاژ ورودی و خروجی کاملاً مشابه هم می‌شوند؟ در مورد آن توضیح دهید.



### ۳-۳: مدارهای برش‌دهنده

**۳-۳-۱** در بسیاری از موارد از جمله در دیجیتال و کامپیوتر شرایطی به وجود می‌آید که باید دامنه‌ی سیگنال‌ها از سمت مثبت یا منفی و یا هر دو، به اندازه‌ی معینی محدود شود. مدارهای برش‌دهنده می‌توانند این عمل را انجام دهند. مدار شکل ۳-۲۶ که یک مدار برش‌دهنده‌ی مثبت است، را بیندید و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن را مشاهده کنید. در این مدار قسمت کوچکی از نیم سیکل منفی برش داده شده و در خروجی ظاهر شده است.

**۳-۳-۳** ولتاژ منبع  $V_1$  را تغییر دهید و اثر آن را روی شکل موج خروجی بررسی کنید. در چه شرایطی ولتاژ ورودی و خروجی کاملاً حذف می‌شوند؟ در مورد آن توضیح دهید.

**نکته:** جهت تفکیک شکل موج ورودی و خروجی حوزه‌ی کار VOLT/DIV را در کanal A کمتر انتخاب کرده‌ایم. در این شکل موج ورودی با رنگ سبز و موج خروجی با رنگ قرمز مشخص شده است.



**۳-۳-۵** مدار شکل ۳-۲۸ را بیندید. در این مدار هم جهت دیود و هم جهت باتری نسبت به مدار شکل ۳-۲۶ تغییر کرده است.

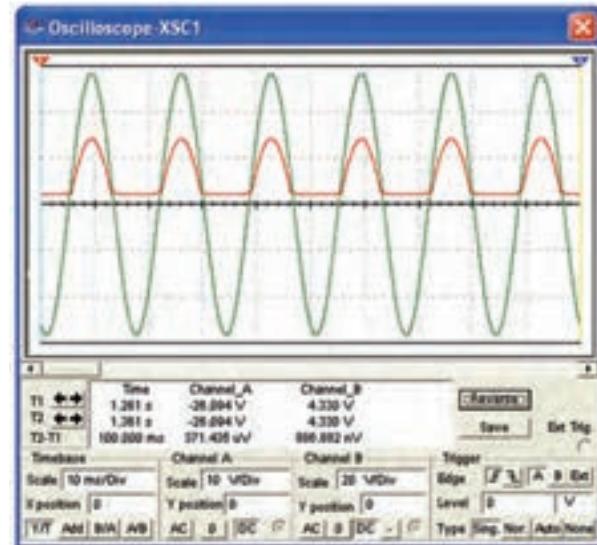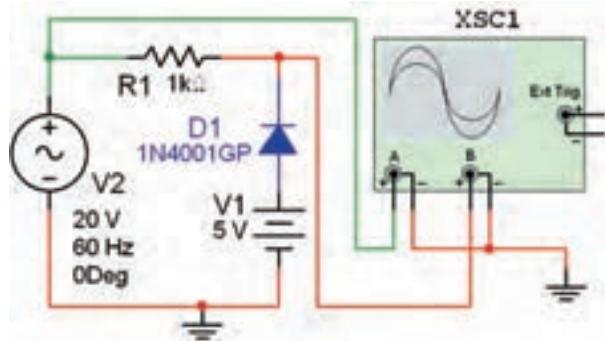

شکل ۳-۲۸ مدار برشده‌نده و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن



**سوال ۱۳:** با تغییر جهت دیود و باتری به طور هم زمان، در شکل موج خروجی چه تفاوتی نسبت به شکل ۳-۲۶ به وجود می‌آید؟ شرح دهید.

**۳-۳-۴** در مدار شکل ۳-۲۶ جهت باتری را تعویض کنید. شکل موج‌های ورودی و خروجی باید مشابه شکل ۳-۲۷ باشد.

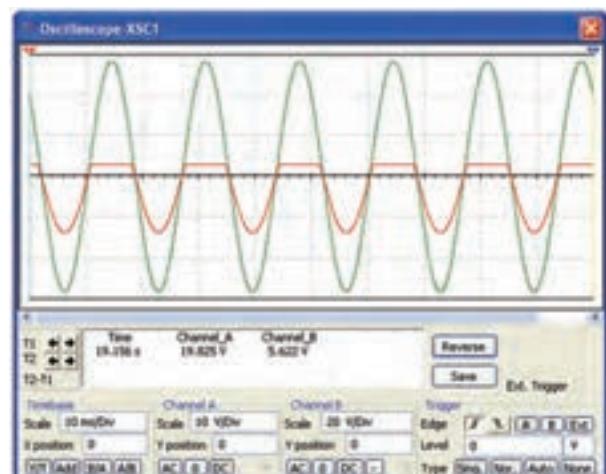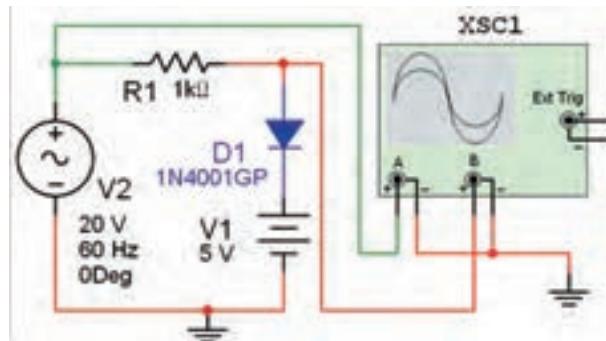

شکل ۳-۲۷ مدار برشده‌نده و شکل موج‌های ورودی و خروجی آن

**سوال ۱۲:** چه تفاوتی بین شکل موج شکل‌های ۳-۲۶ و ۳-۲۷ وجود دارد؟ دلیل آن را توضیح دهید.

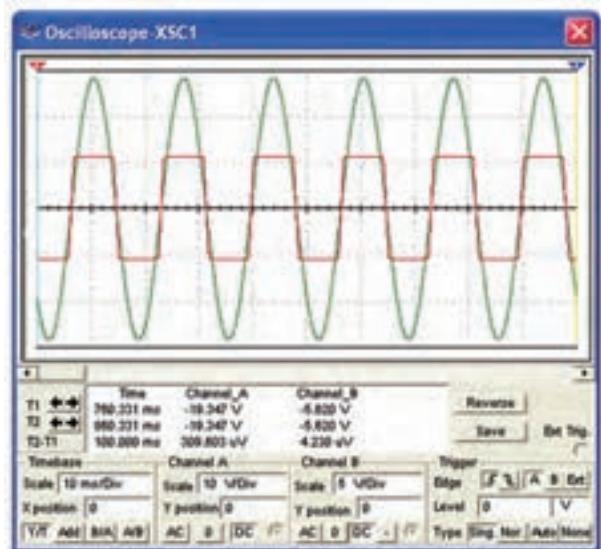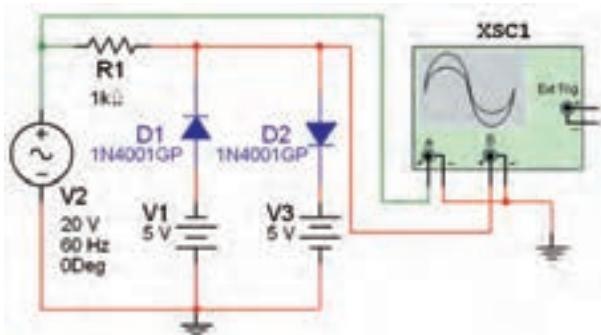

شکل ۳-۲۹ مدار برش دهنده‌ی دو طرفه و شکل موج‌های آن

سوال ۱۷: آیا مدار دیگری را می‌شناشید که بتواند سیگنال ورودی را از هر دو طرف برش دهد؟ نام ببرید، مدار آن را ببندید، آزمایش کنید و در مورد نتایج آزمایش توضیح دهید.

---



---



---



---

**سوال ۱۴:** اگردر مدار شکل ۳-۲۸ مقدار ولتاژ باتری را افزایش دهید یا مقدار آن را کم کنید، چه تغییراتی در شکل موج خروجی ایجاد می‌شود؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

---



---



---

**سوال ۱۵:** مدار شکل ۳-۲۸ چه نام دارد؟ دلیل این نام‌گذاری را شرح دهید.

---



---



---

**سوال ۱۶:** با کاهش یا افزایش ولتاژ منبع تغذیه‌ی AC چه تغییراتی در شکل موج خروجی ایجاد می‌شود؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

---



---



---





---

**۳-۳-۶** مدار شکل ۳-۲۹ را که دو دیود در دو جهت مخالف یکدیگر قرار دارند را ببندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

### ۳-۳-۸ چنانچه یک باتری را با دیود سری کنیم،

متنااسب با ولتاژ باتری فقط قسمتی از نیم‌سیکل مشبک یا منفی سیگنال ورودی برش می‌خورد. مدار شکل ۳-۳۱ این حالت را نشان می‌دهد. مدار را ببندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

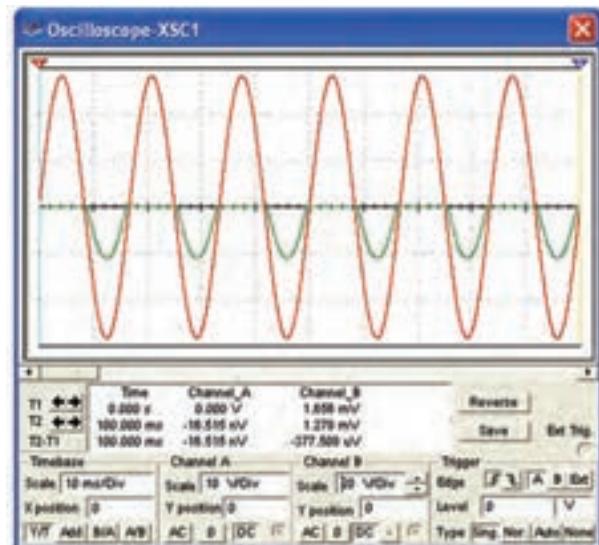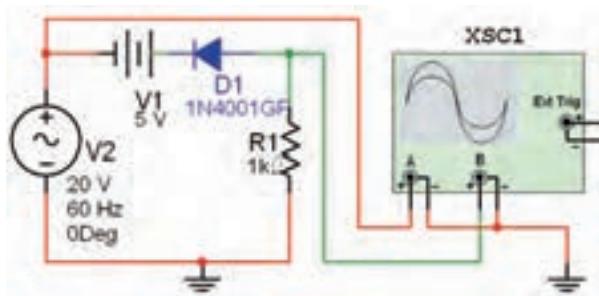

شکل ۳-۳-۸ مدار برش دهنده‌ی سری و شکل موج‌های آن

هنگام کار به تنظیم‌های انجام شده روی صفحه‌ی اسیلوسکوپ توجه کنید.

### ۳-۳-۹ مقدار ولتاژ منبع $V_1$ را افزایش دهید، چه

تأثیری روی شکل موج خروجی می‌گذارد؟ در چه شرایطی ولتاژ خروجی صفر می‌شود؟ شرح دهید.



**نکته‌ی مهم:** چنانچه در هر یک از مدارهای برش

دهنده جهت باتری یا دیود یا جهت هر دو را عوض کنیم، یا این که خروجی را از دو سر مقاومتی که به صورت سری بسته شده است بگیریم، شکل موج در تمام حالات با یکدیگر، متفاوت خواهد بود. می‌توانید تجربه کنید و حالت‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهید.

### ۳-۳-۷ در صورتی که عنصر برش دهنده (دیود) با

خروجی به صورت سری بسته شود مدار را برش دهنده‌ی سری می‌نامند. مدار شکل ۳-۳۵ یک مدار برش دهنده‌ی سری برای نیم‌سیکل مشبک است. این مدار را ببندید و شکل



موج خروجی را مشاهده کنید.

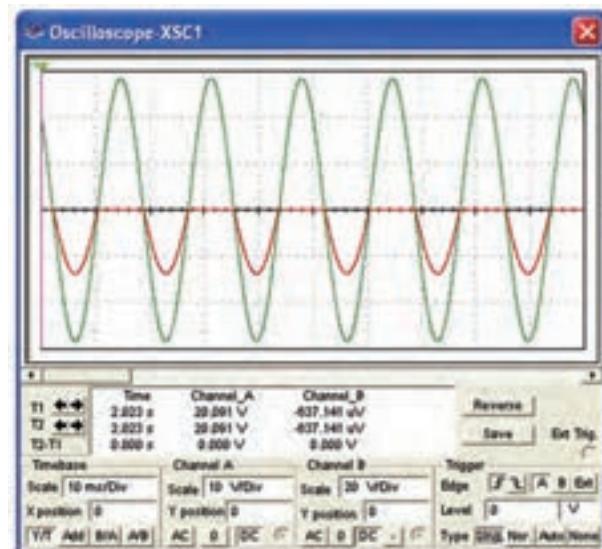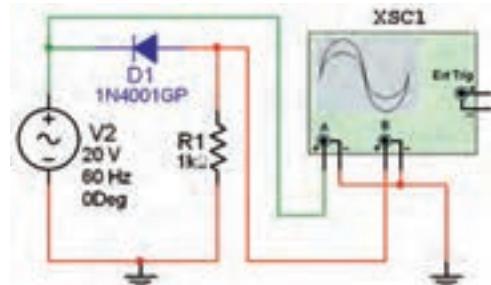



شکل ۳-۳-۷ مدار برش دهنده‌ی سری و شکل موج‌های آن

### ۳-۴ آزمایش ۴: مدارهای مهارکننده

۳-۴-۱ در مدار مهارکننده، مؤلفه‌ی  $dC$  به سیگنال اضافه می‌شود. مدار شکل ۳-۳۲ را بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید.

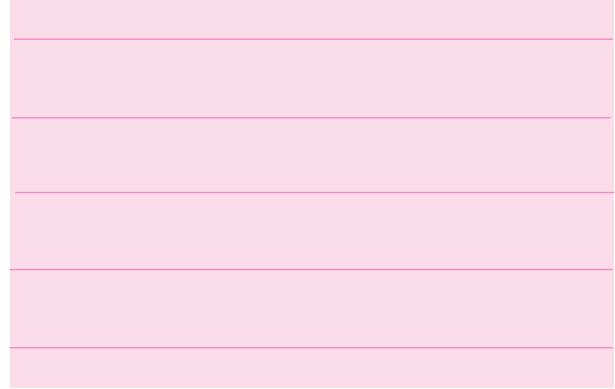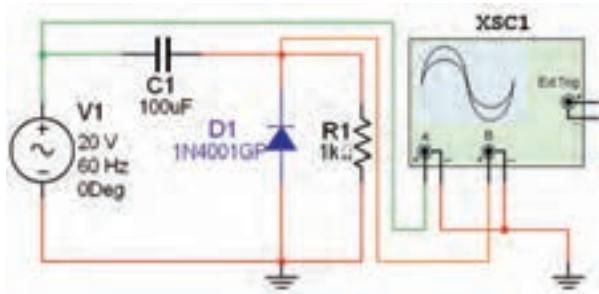


سوال ۱۸: آیا می‌توانید حدس بزنید که اگر جهت دیود یا باتری عوض شود، چه تاثیری روی شکل موج خروجی می‌گذارد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

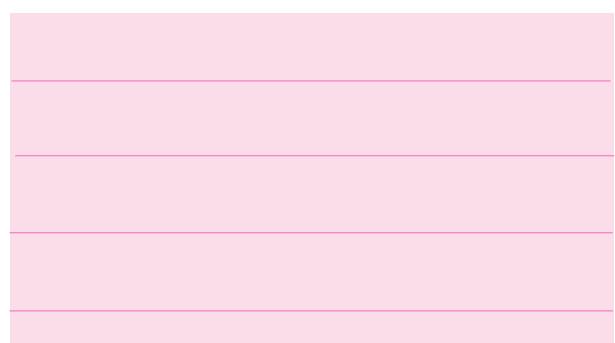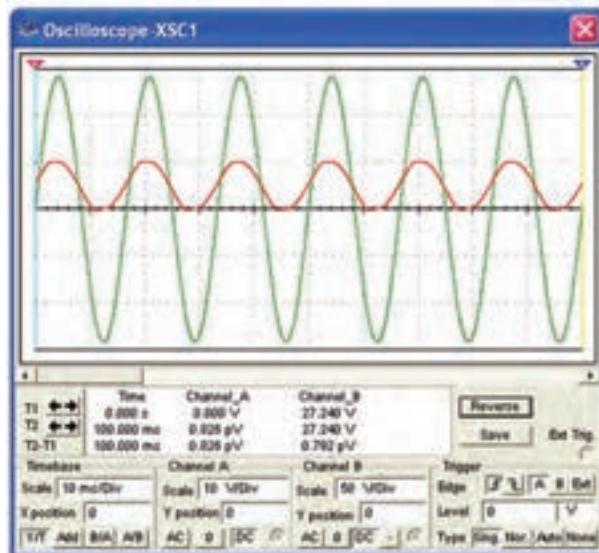


سوال ۱۹: اگر فقط جهت دیود یا باتری را عوض کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ تجربه کنید و در مورد آن توضیح دهید.

شکل ۳-۳۲ مدار مهارکننده و شکل موج‌های آن

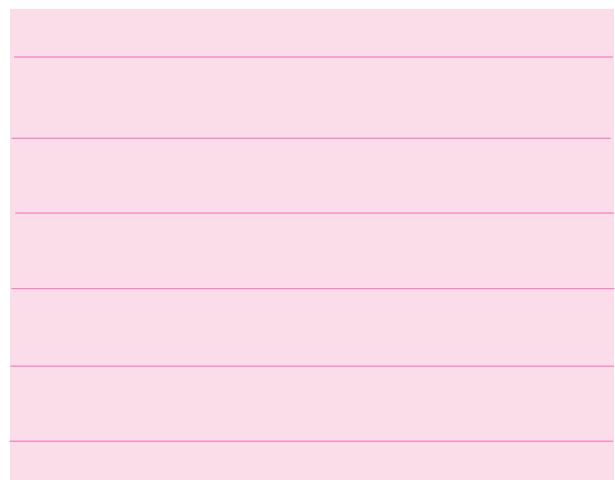۳-۴-۲ ظرفیت خازن را افزایش و یا کاهش دهید و اثر آن را ببروی شکل موج خروجی مشاهده کنید و نتیجه‌ی بررسی را بنویسید.



**۳-۴-۳** جهت دیود را عوض کنید و اثر آن را روی  
شکل موج خروجی مشاهده کنید. در باره‌ی نتیجه‌ی حاصل  
شده توضیح دهید.

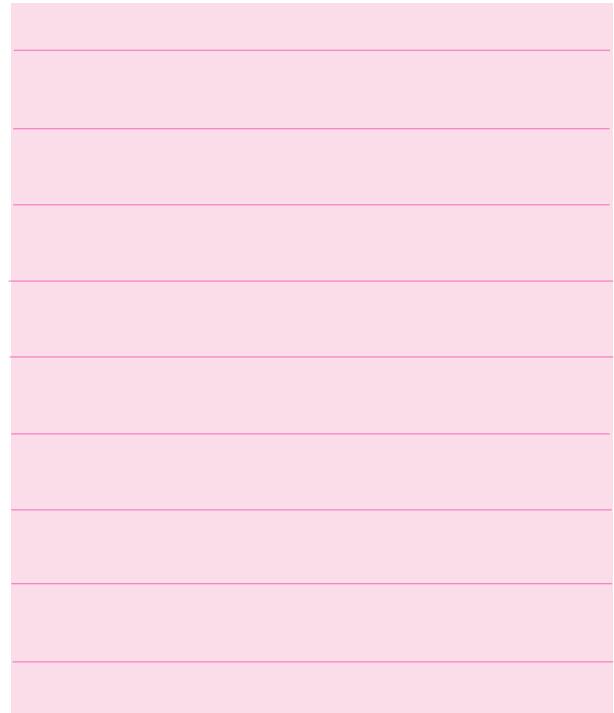

**سوال ۲۰:** چه رابطه‌ای بین ظرفیت خازن و دامنه‌ی  
خروجی مدار وجود دارد؟ توضیح دهید.

