

فصل ۵

نوسان سازها

هدف کلی

تحلیل ساده اصول نوسان سازی و انواع نوسان سازها


کل زمان اختصاص داده شده به فصل: ۱۲ ساعت آموزشی

زمان پیشنهادی

هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل از فراگیرنده انتظار می‌رود که:

- | | |
|---|-----|
| ۱۳- فرمول‌های مربوط به محاسبه فرکانس نوسان‌ها در مدار نوسان‌ساز کول‌پیتس را بنویسد. | ۱۰' |
| ۱۴- مدار نوسان‌ساز کلاب را با توجه به اصول نوسان‌سازی تشریح کند. | ۳۰' |
| ۱۵- فرمول‌های مربوط به محاسبه فرکانس نوسان‌ها در مدار نوسان‌ساز کلاب را بنویسد. | ۱۰' |
| ۱۶- مدار نوسان‌ساز پل وین را با توجه به اصول نوسان‌سازی تشریح کند. | ۳۰' |
| ۱۷- نوسان‌ساز موج مربعی (مولتی ویبراتور) را با ترانزیستور و آی‌اسی ۵۵۵ شرح دهد. | ۹۰' |
| ۱۸- اصول کار یک نوع نوسان‌ساز کریستالی را شرح دهد. | ۲۵' |
| ۱۹- اصول کار یک نوع نوسان‌ساز VCO را شرح دهد. | ۲۵' |
| ۲۰- با استفاده از نرم افزارهای مولتی سیم یا مشابه آن مدارهای شبیه‌سازی شده نوسان‌سازهای را مشاهده کند و در صورت امکان آن مدارهای شبیه‌سازی کند. | ۳۰' |
| ۲۱- در فرایند اجرای آموزش مناسب با شرایط و محتوا، به آزمون‌های شخصی، تکوینی و پایانی پاسخ دهد. | ۱۵' |
| ۲۲- هدف‌های رفتاری در حیطه عاطفی که در فصل اول آمده است را در این فصل نیز اجرا نماید. | ۳۰' |


بیشگفتار

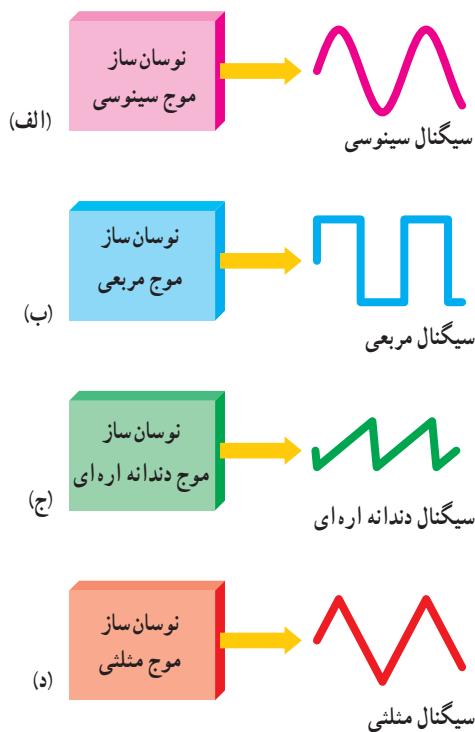

شکل ۲-۵ - انواع نوسان‌سازها با توجه به شکل موج تولیدی

۵-۳- اصول کار مدارهای الکترونیکی نوسان ساز

اغلب نوسان‌سازها از یک طبقه تقویت کننده و طبقه‌ای به نام شبکه برگشتی یا فیدبک (FeedBack) تشکیل شده‌اند. شبکه برگشتی معمولاً بخشی از سیگنال خروجی تقویت کننده را به ورودی تقویت کننده برگشت می‌دهد. شکل ۵-۳ بلوک دیاگرام کلکم، نوسان‌ساز را نشان می‌دهد.

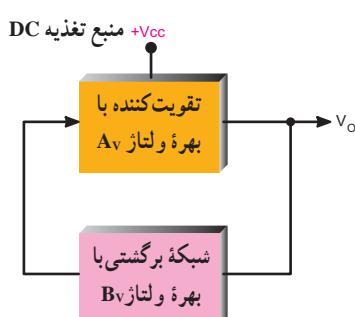

شکل ۳-۵ - بلوک دیاگام کلی، نوسان‌ساز

نوسان سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان پذیر نیست. نوسان سازها یا مولدۀای شکل موج، در دستگاه‌های نظری مولتی مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها و وسایل دیجیتالی نظری شمارنده‌ها، تایмерها، ماشین‌های حساب و دستگاه‌های فراوان دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. لذا می‌توان گفت نوسان ساز یکی از اجزاء اساسی دستگاه‌های الکترونیکی است.

۱-۵ - اصول نوسان‌سازی

۱-۵- نوسان ساز چیست؟ نوسان ساز، مداری است که بدون اعمال سیگنال متناوب به ورودی آن، در خروجی، سیگنال متناوب تو لید کند.

شکل ۱-۵ نقشه بلوکی (بلوک دیاگرام) نوسان ساز سینوسی
د انشان مر دهد.



شکا ۱-۵- نقشه بلوک، یک نوسان‌ساز سینه سی


همان طور که مشاهده می شود به مدار الکترونیکی نوسان ساز، ولتاژ DC داده شده است و مدار ولتاژ DC را به ولتاژ منتباوب سینوسی، تبدیل نموده است.

به نوسان‌ساز، اسیلاتور (oscillator) نیز می‌گویند.

۵-۲- انواع نوسان ساز از نظر شکل موج تولیدی


نوسان سازهای توانند انواع شکل موج هارا به وجود آورند.
در شکل ۵-۲ چهار نمونه نوسان ساز به صورت بلوك دیاگرام با توجه به شکل موج آن ترسیم شده است. این نوسان سازها شامل نوسان ساز موج سینوسی (الف)، نوسان ساز موج مربعی (ب)، نوسان ساز موج دندانه ارهای (ج) و نوسان ساز موج مثلثی (د) است.

ج) تقویت‌کننده: مدار تقویت‌کننده معمولاً یکی از انواع تقویت‌کننده‌های ترازیستوری BJT یا IC FET است. سیگنال‌های اولیه توسط مدار تعیین‌کننده فرکانس تولید می‌شود و به وسیله مدار تقویت‌کننده تقویت می‌گردد. در شکل ۵-۵ یک نمونه تقویت‌کننده رسم شده است.

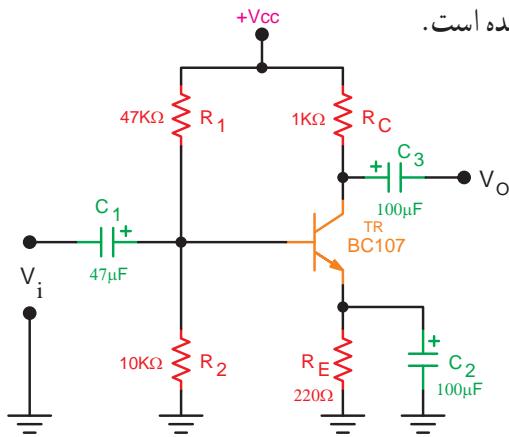

شکل ۵-۵ - تقویت‌کننده ترازیستوری

د) مدار فیدبک یا بازخورد (Feed Back): فیدبک به مفهوم انتقال بخشی از سیگنال خروجی به ورودی مدار است. در نوسان‌سازها قسمتی از سیگنال خروجی طوری به ورودی منتقل می‌شود که با آن هم فاز باشد. در این حالت فیدبک را مثبت (Positive Feed Back) می‌نامند. در صورتی که سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی ۱۸۰° درجه اختلاف فاز داشته باشد آن را فیدبک منفی (Negative Feed Back) می‌نامند. شکل ۵-۷ را فیدبک مثبت را نشان می‌دهد.

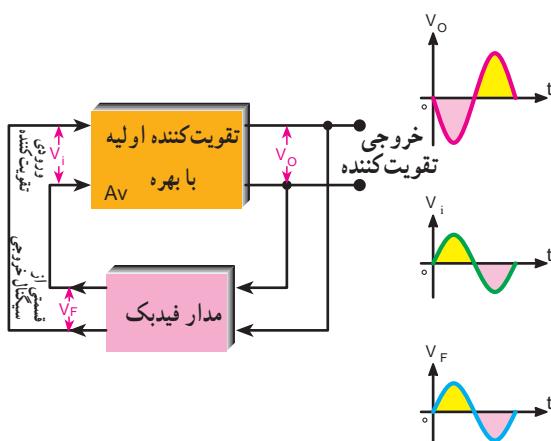

شکل ۵-۷ - ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

۴-۵ - نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی


در کلیه نوسان‌سازها باید شرایط و عوامل زیر وجود داشته باشد تا مدار به نوسان درآید.

الف) منبع انرژی: منبع انرژی می‌تواند منبع تغذیه، باتری شیمیایی یا باتری نوری باشد. شکل ۴-۵ چند نمونه باتری را به عنوان منبع انرژی نشان می‌دهد.




شکل ۴-۵ - چند نمونه باتری

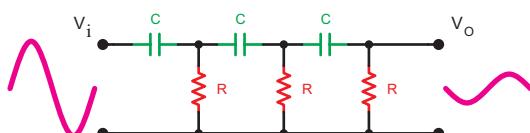ب) مدار تعیین‌کننده فرکانس: این مدار معمولاً یک مدار رزونانس RC یا مدار RC یا مدارهایی با مشخصات ویژه است. نوسان‌های اولیه، در این مدارها تولید می‌شود. شکل ۵-۵-الف، ب و ج مدار تعیین فرکانس RC و LC را نشان می‌دهد.




الف - مدار رزونانس RC

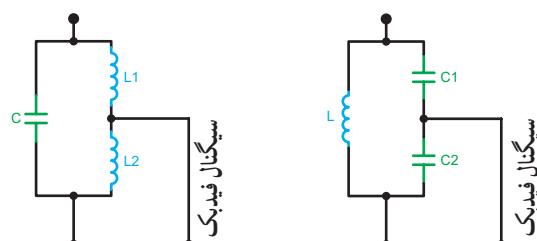

ب - مدار رزونانس LC

شکل ۵-۵ - مدارهای رزونانس RC و LC

می شود. در شکل ۵-۹ بخش های مورد نیاز جهت نوسان سازی به صورت بلوک دیاگرام ترسیم شده است.

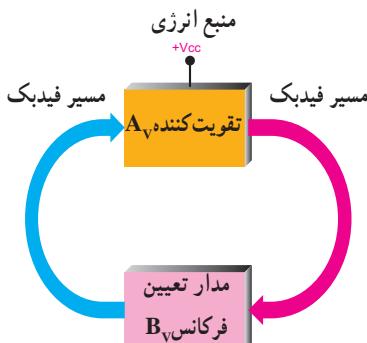

شکل ۵-۹ - بخش های مورد نیاز برای نوسان سازی

(Barkhausen Criterion) ۵-۵- اصل بارک هاوزن

بنابر اصل بارک هاوزن، زمانی نوسان های یک نوسان ساز پایدار می شود که حاصل ضرب بهره ولتاژ تقویت کننده (A_V) در B_V که ضریب بهره و لتاژ مدار فیدبک نامیده می شود برابر یک شود. معادله ۵-۱ رابطه بین A_V و B_V را در شرایطی که مدار دارای نوسان های پایدار می شود، نشان می دهد.

$$A_V \cdot B_V = 1 \quad ۵-۱$$


A_V بهره تقویت کننده =

B_V بهره مدار فیدبک =

مفهوم اصل بارک هاوزن در شکل ۵-۱ نشان داده شده است. بهره کل سیستم باید برابر با یک باشد تا نوسان های مدار تداوم یابد. در این مدار مقدار $A_V = \frac{V_F}{V_O}$ و $B_V = \frac{V_O}{V_i}$ است. ولتاژ ورودی تقویت کننده V_i

ولتاژ خروجی تقویت کننده = V_o

ولتاژ خروجی مدار فیدبک = V_F

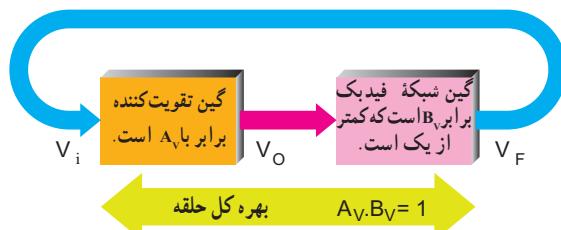


شکل ۵-۱ - بررسی اصل بارک هاوزن

مشاهده می شود که سیگنال خروجی مدار فیدبک با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز است. در شکل ۵-۷ بین ورودی و خروجی تقویت کننده هیچ اختلاف فازی وجود ندارد. مدار فیدبک هم سیگنال خروجی را بدون اختلاف فاز به ورودی تقویت کننده برگشت می دهد.

در نوسان سازها لازم است سیگنال خروجی مدار فیدبک با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز باشد یعنی نوع فیدبک مثبت باشد. همچنین مدار تعیین فرکانس معمولاً در بخش مدار فیدبک قرار دارد.


اما در شکل ۵-۸ تقویت کننده سیگنال ورودی خود را با 180° درجه اختلاف فاز در خروجی و به صورت تقویت شده ظاهر می کند. در این حالت مدار فیدبک، سیگنال خروجی را 180° درجه اختلاف فاز می دهد تا سیگنال برگشتی با سیگنال ورودی تقویت کننده هم فاز شود.

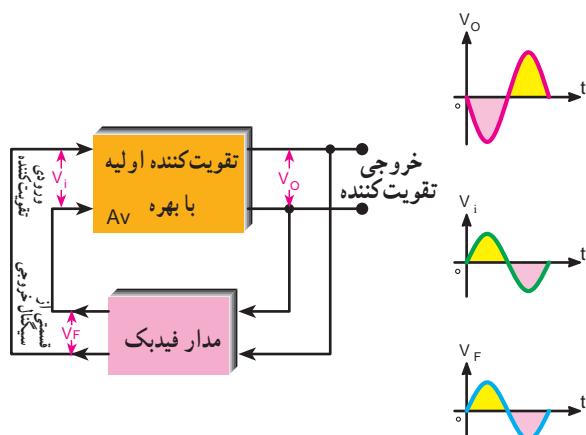

شکل ۵-۸ - ایجاد فیدبک مثبت توسط شبکه برگشتی

معمولًا مدار تعیین فرکانس در بخش مدار فیدبک یا باز خورد نوسان ساز قرار دارد.


نوسان های اولیه برای نوسان سازی به وسیله مدار تعیین کننده فرکانس تولید می شود. این نوسان ها توسط مدار تقویت کننده تقویت می شود و سپس از طریق مدار فیدبک به ورودی منتقل می شود. اگر فیدبک مثبت باشد نوسان ها تداوم می یابد و پایدار

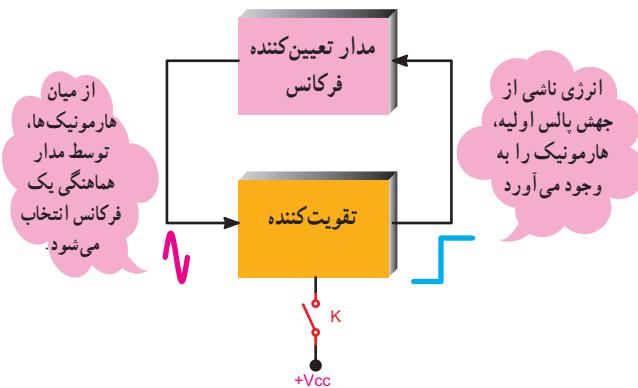

شکل ۵-۱۱- مرحله روشن شدن دستگاه با زدن کلید K


هارمونیک انتخاب شده از طریق مدار فیدبک به صورت

هم فاز به ورودی مدار تقویت کننده برمی گردد. سیگنال برگشتی پس از تقویت، دوباره در خروجی ظاهر می شود و از طریق مدار فیدبک به ورودی برمی گردد (شکل ۵-۱۲). نوسان ها، زمانی تداوم می یابد که حاصل ضرب بهره مدار تقویت کننده و بهره مدار فیدبک براساس اصل بارک هاوزن برابر با یک شود. این شرایط زمانی رخ می دهد که عناصر مدار به طور صحیح انتخاب شده باشند.

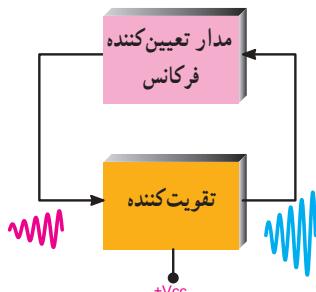

شکل ۵-۱۲- سیگنال اولیه ساخته می شود.

در صورتی که چنین شرایطی پیدا آید می توانیم سیگنال سینوسی داشته باشیم (شکل ۵-۱۳).

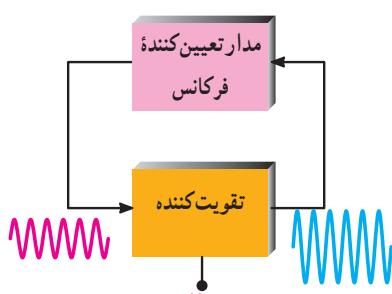

شکل ۵-۱۳- نوسانات پایدار می شود (موج سینوسی)

برای تولید نوسان پایدار دو شرط $A_v \cdot B_v = 1$ و فیدبک مثبت ضروری است.

مثال ۵-۱

در صورتی که ضریب تقویت مدار تقویت کننده به کار رفته در یک نوسان ساز برابر با 10° باشد، مقدار بهره مدار فیدبک را طوری به دست آورید که مدار دارای نوسان های پایدار باشد.

پاسخ :

با استفاده از اصل بارک هاوزن داریم :

$$A_v \cdot B_v = 1 \Rightarrow 10^\circ \times B_v = 1 \Rightarrow B_v = 1/10^\circ$$

بهره مدار فیدبک باید 10° باشد تا مدار به نوسان های پایدار خود ادامه دهد.

۵-۶- یک اسیلاتور چگونه به نوسان در می آید؟

در شکل ۵-۱۱ الی ۵-۱۳ سه مرحله از تولید نوسان ها در نوسان ساز نشان داده شده است. این سه مرحله به ترتیب عبارت اند از :

(الف) مرحله روشن کردن دستگاه با زدن کلید

(ب) مرحله تولید سیگنال اولیه

(ج) مرحله پایدار شدن نوسان ها

هنگامی که منبع انرژی به مدار متصل می شود، در لحظه برقراری جریان، به علت افزایش ناگهانی ولتاژ و به وجود آمدن حالت گذرا، ضربه ای به مدار وارد می شود که به منزله اعمال یک پالس به مدار است (شکل ۵-۱۱). با وارد شدن پالس به مدار، هارمونیک های مختلف موجود در پالس در مدار هماهنگی ظاهر می شود. هارمونیک انتخاب شده، برابر با فرکانس رزونانس مدار هماهنگی است.

۹-۵- ا نوع نوسان‌سازهای سینوسی


در زمان‌های قدیم از لامپ‌های خلاً به عنوان تقویت‌کننده در نوسان‌سازها استفاده می‌کردند. امروزه استفاده از ترانزیستورهای FET، BJT، از ترانزیستورهای Op Amp)، مدارهای منطقی و سایر آسی‌ها در مدارهای نوسان‌ساز بسیار متداول است.

مدارهای نوسان‌ساز را از نظر نوع مدار تعیین‌کننده فرکانس و نحوه انجام فیدبک، تقسیم‌بندی می‌کنند.


۹-۵-۱ - ا نوع نوسان‌سازها از نظر مدار

تعیین‌کننده فرکانس: نوسان‌سازهای از نظر نوع مدار تعیین‌کننده فرکانس به دو دسته RC و LC تقسیم می‌کنند. در مدارهای LC مدار تعیین‌کننده فرکانس یک مدار هماهنگی موازی LC است. این مدار انرژی را در خود ذخیره می‌کند، لذا مدار تانک نامیده می‌شود.

در مدارهای RC مدار تعیین‌کننده فرکانس یک مدار ترکیبی است. به علت کاربرد مدارهای نوسان‌ساز LC در فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی در این فصل، به تشریح نوسان‌ساز با شبکه تولید فرکانس LC می‌پردازیم و سپس یک یا چند مدار نوسان‌ساز RC را تشریح می‌نماییم. شکل‌های ۱۵-۱ و ۱۵-۲ از نویسندهای تعیین فرکانس LC و RC را نشان می‌دهد.

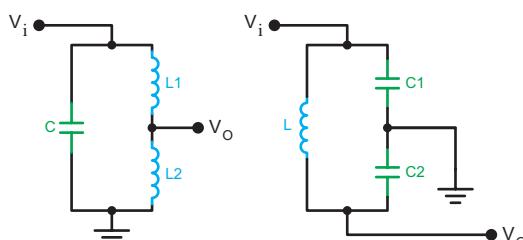


شکل ۱۵-۱- دو نمونه مدار تعیین فرکانس LC

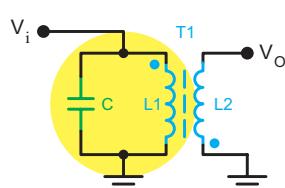

شکل ۱۵-۲- مدار تعیین فرکانس LC

۵-۷- تولید نوسان مربعی

اگر شرایط مدار طوری تنظیم شود که تقویت‌کننده مدار به قطع و اشباع برود سیگنال مربعی تولید می‌شود (شکل ۱۴-۵). این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که مدار رزونانس LC در مدار وجود نداشته باشد.

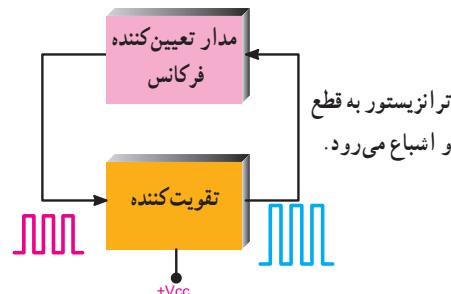

شکل ۱۴-۵- ترانزیستور به قطع و اشباع می‌رود و نوسان‌ها تداوم می‌یابد.

۸-۵- الگوی پرسش

تشریحی

۱- اسیلاتور چیست؟ شرح دهید.

۲- نیازهای اولیه برای نوسان‌سازی را نام ببرید و تشریح کنید.

۳- اصل بارک‌هاوزن را شرح دهید.

۴- سه مرحله از تولید نوسان را در نوسان‌ساز شرح دهید.

۵- شرط تولید موج مربعی را در نوسان‌ساز شرح دهید.

کامل کردنی

۶- در نوسان‌سازها نوع فیدبک است.

چهارگزینه‌ای

۷- در صورتی که مقدار بهره مدار فیدبک در یک نوسان‌ساز ۲٪ باشد، ضریب تقویت‌کننده را چقدر


انتخاب کنیم تا نوسان مدار پایدار شود؟

(۱) ۱۰۰ (۲) ۵۰ (۳) ۲۰۰ (۴) ۷۵

کوتاه پاسخ


۸- اگر تقویت‌کننده مربوط به مدار نوسان‌ساز در قطع و

اشباع کار کند، چه نوع سیگنالی تولید می‌شود؟

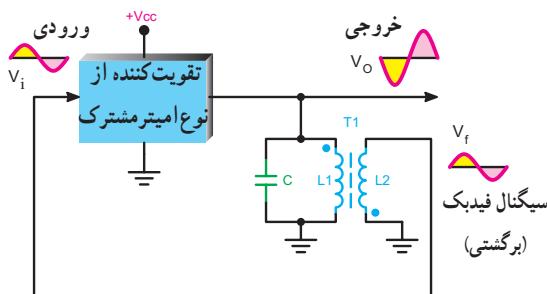


شکل ۵-۱۹-۵ - اختلاف فاز بین ورودی و خروجی 180° درجه است.

اگر تقویت کننده از نوع بیس مشترک باشد چون بین ولتاژ ورودی و خروجی تقویت کننده اختلاف فازی وجود ندارد، شبکه برگشتی نباید بین سیگنال ورودی و خروجی خود اختلاف فاز ایجاد نماید. شکل ۵-۲-۵ شبکه برگشتی را برای تقویت کننده بیس مشترک نشان می دهد.

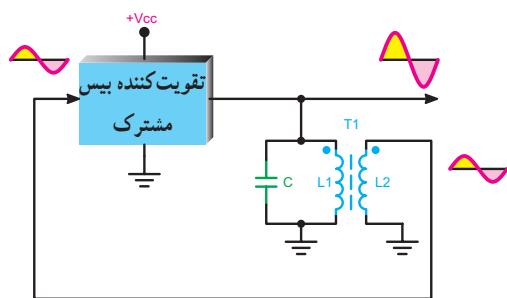


شکل ۵-۲۰-۵ - شبکه برگشتی برای تقویت کننده بیس مشترک

در شکل ۵-۲۱ یک نمونه مدار آرمسترانگ ترسیم شده است. مدار تقویت کننده در این نوسان‌ساز از نوع امپت مشترک است. مقاومت‌های R_1 و R_2 با یاسینگ DC مدار را تأمین می‌کنند. مقاومت R_3 مقاومت ثابت حرارتی است. خازن C_2 مقاومت امپت را از نظر AC به شاسی، بای پاس می‌کند.

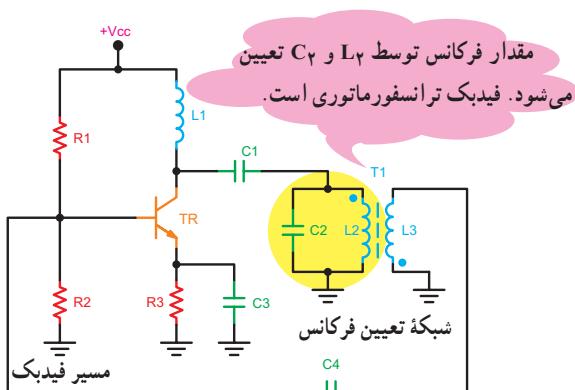

شکل ۵-۲۱-۵ - مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ

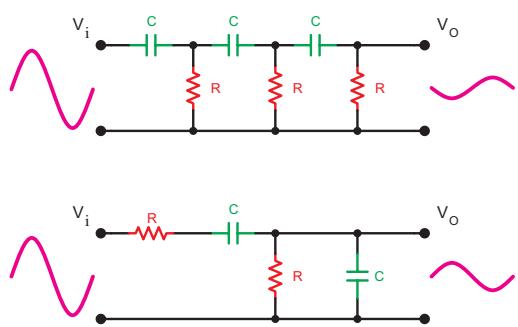


شکل ۵-۱۷-۵ - دو نمونه مدار تعیین فرکانس RC

۵-۹-۲ - انواع نوسان‌سازهای LC از نظر شبکه

فیدبک: نوسان‌سازها را با توجه به مدار فیدبک، به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌کنند:

۵-۹-۳ - نوسان‌ساز با شبکه فیدبک ترانسفورماتوری:

در این مدار عمل فیدبک از طریق یک ترانسفورماتور صورت می‌گیرد. این نوع مدارها را مدار آرمسترانگ (Armstrong) می‌نامند. در شکل ۵-۱۸-۵ مدار کلی نوسان‌ساز آرمسترانگ را که شبکه فیدبک آن ترسیم شده است، مشاهده می‌کنید. اگر در تقویت کننده بین سیگنال ورودی و خروجی 180° اختلاف فاز ایجاد شود مدار تعیین فرکانس نیز باید بین سیگنال ورودی و خروجی خود 180° اختلاف فاز ایجاد نماید تا فیدبک از نوع مثبت شود.

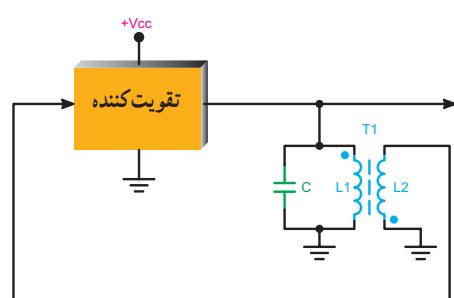

شکل ۵-۱۸-۵ - مدار کلی نوسان‌ساز آرمسترانگ

در ترانسفورماتورها محل‌های نقطه‌گذاری شده (.) نشانه هم فاز بودن سیگنال‌ها است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، شبکه برگشتی به سیگنال ورودی خود 180° اختلاف فاز می‌دهد تا نوع فیدبک مثبت شود. اگر بهره ولتاژ تقویت کننده A_V باشد، ترانسفورماتور که کاهنده است دامنه سیگنال ورودی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب اصل بارک‌هاوزن ($A_V \times B_V = 1$) برقرار می‌شود و مدار نوسان پایدار ایجاد می‌نماید (شکل ۵-۱۹).

سیم پیچ L_2 ، که با سیم پیچ L_4 به صورت ترانسفورماتور بسته شده است، شبکه فیدبک را تشکیل می‌دهد. یک سر این سیم پیچ به شاسی متصل است و سر دیگر آن از طریق خازن C_4 به ورودی تقویت کننده (بیس ترانزیستور) بر می‌گردد. به عبارت دیگر، سیگنال دو سر این سیم پیچ به ورودی تقویت کننده اعمال می‌شود. از طرف دیگر، سیم پیچ L_2 و خازن C_4 بار خروجی مدار را تشکیل می‌دهند. بنابراین، قسمتی از سیگنال خروجی به ورودی برگشت داده می‌شود. در صورتی که اصل بارک هاوزن برقرار باشد نوسان‌های مدار تداوم خواهد یافت. این نوع سیم پیچ فیدبک را گاهی تیکلر کویل (سیم پیچ تحریک) نیز می‌نامند.

نحوه نوسان‌سازی در اسیلاتور آرمسترانگ : بازدن کلید و اعمال ولتاژ DC منبع تغذیه به مدار، ولتاژ بیس ترانزیستور شروع به رشد می‌کند. این رشد ولتاژ پس از تقویت، با 18° درجه اختلاف فاز روی کلکتور ظاهر می‌شود و از طریق خازن کوپلاژ C_1 به مدار تانک $L_2 C_2$ می‌رسد. درست مانند این است که مدار تانک توسط پالس DC تحریک شده باشد. توسط مدار تانک یکی از هارمونیک‌های تشکیل دهنده پالس، که فرکانس آن برابر با فرکانس رزونانس مدار تانک است، انتخاب می‌شود و به صورت میرا شروع به نوسان می‌کند. نوسان‌های میرا شونده از طریق کوپلاژ ترانسفورماتوری با اختلاف فاز 18° درجه در سیم پیچ L_2 القا می‌شود و از طریق خازن کوپلاژ C_4 به بیس ترانزیستور می‌رسد. چون در مجموع 36° درجه، اختلاف فاز، به وجود می‌آید (18° درجه در اثر مدار امیرمشترک و 18° درجه در اثر ترانس T_1)، فیدبک مثبت است. در صورتی که اصل بارک هاوزن برقرار باشد نوسان‌های مدار تداوم می‌یابد.

مقدار فرکانس رزونانس مدار با تقریب قابل قبول از رابطه -2 به دست می‌آید.


$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$$

$$\text{ضریب خودالقا بر حسب هرتز} = L_2$$

$$\text{مقدار ظرفیت خازن بر حسب فاراد} = C_4$$

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}} \quad (5-2)$$


خازن C_4 به منظور کوپلاژ سیگنال خروجی از بین L_2 به بیس ترانزیستور به کار رفته است؛ ضمن این که این خازن مانع اتصال کوتاه شدن DC بیس ترانزیستور از طریق L_2 به شاسی می‌شود (شکل ۲۲-۵).

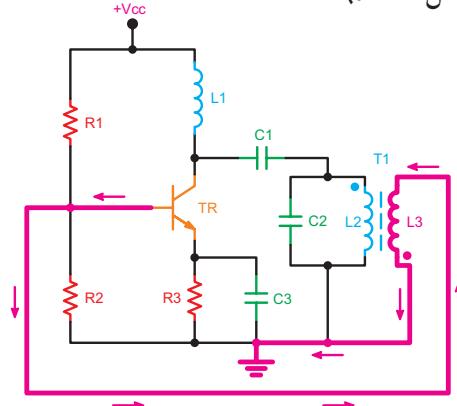

شکل ۲۲-۵ - اتصال کوتاه شدن بیس به زمین در اثر نبودن خازن C_4

بار کلکتور ترانزیستور شامل سیم پیچ L_1 و مجموعه مدار تانک (تشدید) موازی L_2 و C_2 است. سیم پیچ L_1 را سیم پیچ RFC (چوک فرکانس رادیویی - Radio Frequency choke) نیز می‌نامند. این سیم پیچ در فرکانس‌های کار مدار، مانع ورود سیگنال AC به خط تغذیه می‌شود.

اگر خازن کوپلاژ C_4 در مدار نباشد کلکتور از طریق مسیر مشخص شده در شکل ۲۳-۵ به زمین اتصال کوتاه می‌شود و عملآ قطب مثبت منبع تغذیه را به قطب منفی آن از طریق سیم پیچ متصل می‌کند.

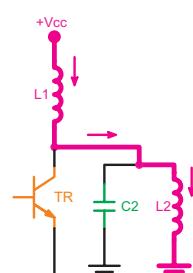


شکل ۲۳-۵ - اتصال کوتاه شدن کلکتور در اثر نبودن خازن C_4

کار با نرم افزار مبوبی محترم

توصیه می‌شود، مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم شبیه‌سازی کنید و سیگنال‌های نقاط مختلف مدار را ملاحظه نمایید.


(شکل ۲۶-۵) سیگنال ورودی شبکه برگشتی نسبت به زمین، سیگنال دوسر XL_1 و سیگنال خروجی نسبت به زمین سیگنال دوسر XL_2 است که این دو سیگنال در فاز مخالف هم قرار دارند.

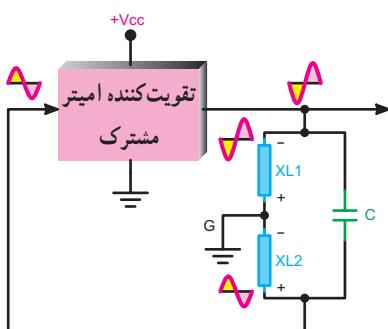

شکل ۲۶-۵ - شبکه فیدبک در مدار امپیتر مشترک

در صورتی که سیگنال‌های ورودی و خروجی شبکه فیدبک مدار امپیتر مشترک شکل ۲۶-۵ را در دو حالت ورودی و خروجی به طور جداگانه بررسی کنیم، شکل‌های ۲۷-۵ و ۲۷-۶ وجود می‌آید. این شکل‌ها سیگنال‌های ورودی و خروجی دوسر سیم پیچ XL_2 و LF₂ را در دونیم سیکل منفی و مثبت نشان می‌دهد که نسبت به نقطه G در فاز مخالف هم قرار دارند.

سیگنال دوسر XL_2 که تضعیف شده، سیگنال خروجی است و به ورودی تقویت کننده برگشت داده می‌شود.

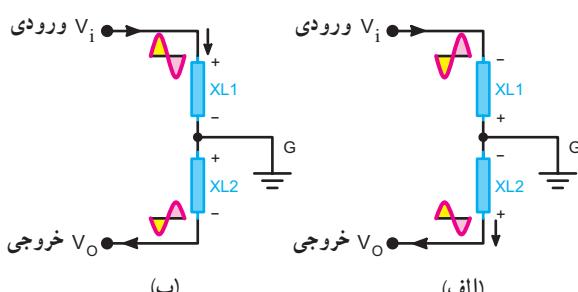


شکل ۲۷-۵ - سیگنال‌های ورودی و خروجی برای دو حالت مدار امپیتر مشترک

اگر تقویت کننده دارای آرایش پیس مشترک باشد در این صورت بین سیگنال ورودی و خروجی آن اختلاف فازی وجود ندارد در این صورت شبکه برگشتی هم نباید اختلاف فازی بین سیگنال ورودی و خروجی ایجاد نماید. شکل ۲۸-۵ تقویت کننده


نوسان ساز با شبکه فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ سلفی: در صورتی که ولتاژ فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ روی سلف صورت گیرد نوسان ساز هارتلی (Hartley) می‌نامند. این نوسان ساز در فرکانس‌های بالا بهتر عمل می‌کند. در شکل‌های ۲۴-۵ - الف و ب دو نمونه شبکه فیدبک مدار نوسان ساز هارتلی ترسیم شده است.

اگر تقویت کننده در مدار نوسان ساز دارای آرایش امپیتر مشترک باشد بین سیگنال ورودی و خروجی آن 180° اختلاف فاز وجود دارد.

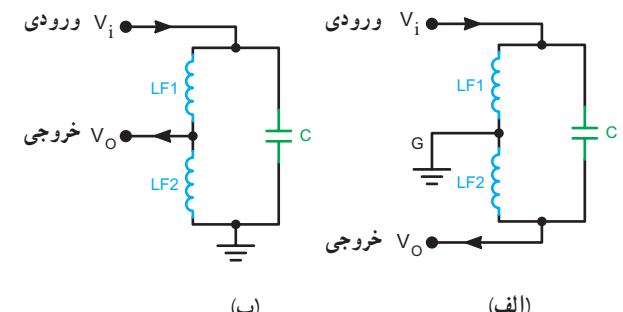

شکل ۲۴-۵ - دو نمونه مدار تعیین فرکانس در نوسان ساز هارتلی


شکل ۲۵-۵ تقویت کننده را به صورت بلوکی و شبکه برگشتی نوسان ساز هارتلی را نشان می‌دهد. لازم است شبکه برگشتی نیز به سیگنال خروجی تقویت کننده 180° اختلاف فاز بدهد تا نوع فیدبک را مثبت کند و تضعیف لازم را ایجاد نماید، در نهایت برای پایداری نوسان باید اصل بارک هاوزن ($A_V \cdot B_V = 1$) برقرار شود.

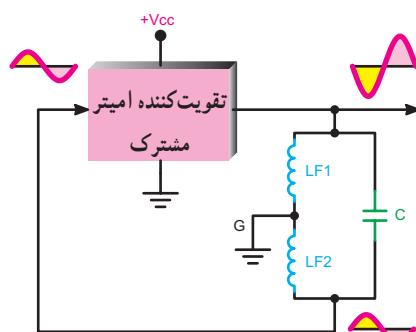


شکل ۲۵-۵ - تقویت کننده و شبکه برگشتی در نوسان ساز هارتلی

این دو شرط توسط XL_1 و XL_2 صورت می‌گیرد. چنانچه در فرکانس کار دو سیم پیچ را معادل XL_1 و XL_2 در نظر بگیریم

را به صورت بلوکی و مدار تعیین فرکانس را برای آرایش بیس مشترک نشان می دهد.

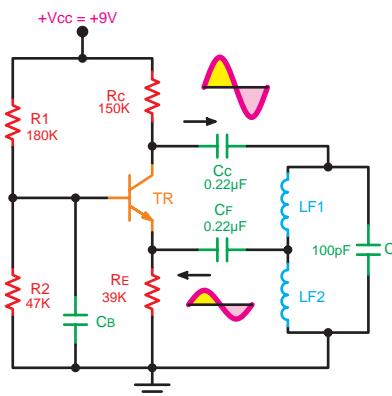

شکل ۲۸-۵-۱۰—مدار نوسان ساز هارتلی

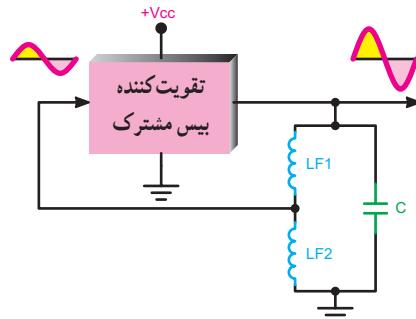


شکل ۲۸-۵—تقویت کننده بیس مشترک و شبکه برگشتی

کار با نرم افزار مربی محترم

توصیه می شود، انواع مدارهای تقسیم کننده ولتاژ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید و به هنرجویان نشان دهید.

در صورتی که سیگنال های ورودی و خروجی شبکه فیدبک مدار بیس مشترک شکل ۲۸-۵ را در دو حالت ورودی و خروجی به طور جداگانه بررسی کنیم، شکل ۲۹-۵-الف و ب وجود می آید. در این شکل ها LF_1 و LF_2 در فرکانس کار معادل راکتانس A و XL_2 در نظر گرفته شده اند. مشاهده می شود همواره پتانسیل A نسبت به G با پتانسیل B نسبت به G هم فاز است.

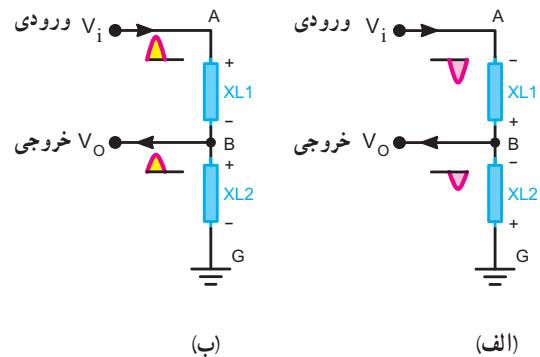

شکل ۲۹-۵—پتانسیل نقاط A و B نسبت به G برای دو حالت مدار بیس مشترک

در شکل ۲۹-۵ مدار یک نوسان ساز هارتلی ترسیم شده است.

مدار تعیین کننده فرکانس در نوسان ساز هارتلی پیچیدگی خاصی دارد. در شکل ۲۹-۳ سیم پیچ های LF_1 و LF_2 دارای تأثیر متقابل روی یکدیگر هستند چرا که روی یک هسته پیچیده شده اند.

مختصر عین



رالف هارتلی




اولین نوسان ساز هارتلی لامپی ساخته شده توسط آقای رالف هارتلی

آقای رالف وینتون لیون هارتلی Ralf Vinton Lyon Hartly در سال ۱۸۸۶ در ایالت نوادای آمریکا به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در طی دوره‌های کاردانی در دانشگاه یوتا و کارشناسی را در دانشگاه آکسفورد گذراند و پس از بازگشت به آمریکا به عنوان محقق در کمپانی وسترن الکتریک شروع به کار کرد. وی در سال ۱۹۱۵ نوسان‌ساز هارتلی را اختراع کرد که باعث تغییرات اساسی در سیستم‌های رادیوتلفن شد. او همکاری‌های خود را با شرکت بل ادامه داد. هارتلی در سال ۱۹۷۰ درگذشت.

با مراجعه به منابع مختلف درباره آرمسترانگ Armstrong و کول پیتس Colpitts تحقیق کنید.

(Colpitts) خازن صورت گیرد، مدار نوسان‌ساز را کول پیتس می‌نامند. در شکل ۵-۳۱ یک نمونه مدار نوسان‌ساز کول پیتس ترسیم شده است. مدار تقویت کننده این نوسان‌ساز از نوع امپیتر مشترک است و مشابه مدار آرمسترانگ و هارتلی است. مدار تعیین کننده فرکانس، مجموعه خازن‌های C_{F1} ، C_{F2} و سیم پیچ L_F است. محل اتصال C_{F1} و C_{F2} به شاسی متصل شده است تا اختلاف فاز به وجود آمده توسط مدار امپیتر مشترک را جبران کند. قسمتی از سیگنال خروجی که در دوسر C_{F2} قرار دارد به ورودی برگشت داده شده است و یک سر خازن C_{F2} به ورودی اتصال دارد.

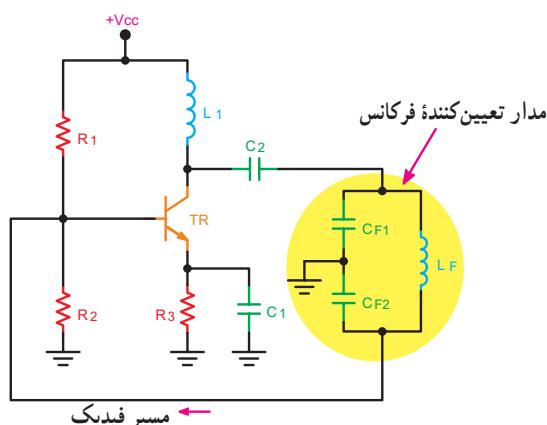

شکل ۵-۳۱—مدار نوسان ساز کول پیتس

نحوه محاسبه فرکانس مدار: فرکانس تولید شده توسط

$$\text{نوسان ساز از رابطه } \frac{1}{2\pi\sqrt{\text{Leq}C}} = F_r \text{ به دست می‌آید.}$$

سیم پیچ معادل مدار است.

$$L_{\text{eq}} = L_{F1} + L_{F2} + 2L_m \quad 5-3$$

ضریب خودالقایی معادل

ضریب القای متقابل

ضریب خودالقایی هر

سیم پیچ بر حسب هانزی است.

مقدار L_m از رابطه ۵-۴ قابل محاسبه است.

$$L_m = K\sqrt{L_{F1}L_{F2}} \quad 5-4$$

ضریب القای متقابل بر حسب هانزی

ضریب کوپلاژ بین دو سیم پیچ است.


$$K = \frac{\Phi_2}{\Phi_1} = \text{شار مغناطیسی سیم پیچ دوم}$$

Φ_2 = شار مغناطیسی سیم پیچ اول

۵-۵-۶- نوسان ساز با فیدبک از طریق تقسیم ولتاژ

خازنی: در صورتی که فیدبک مدار از طریق تقسیم ولتاژ

و با سلف L_F به صورت سری قرار می‌گیرد. اصطلاحاً این خازن را تریمر Trimer می‌نامند. خازن تریمر را بانماد نشان می‌دهند و برای تنظیم فرکانس تولید شده توسط نوسان ساز به کار می‌رود. به علت وجود خازن C_{F2} ، نیازی به خازن کوپلаз در مسیر کلکتور به شبکه برگشتی (مدار تعیین فرکانس) نیست. این نوع نوسان ساز را نوسان ساز اصلاح شده کوپلیس می‌نامند.

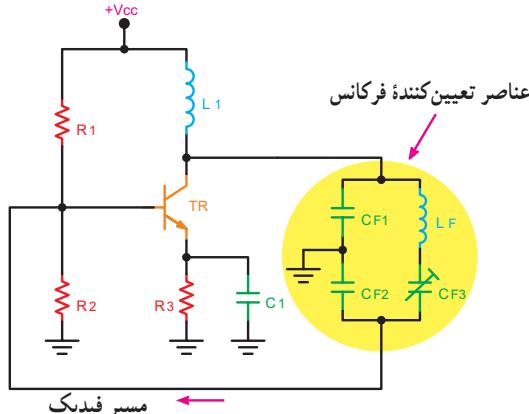

شکل ۳۳-۵ - نوسان ساز کلاب

- فرکانس نوسان ساز کلاب: مقدار فرکانس رزونانس این نوسان ساز تابع هر سه خازن C_{F1} , C_{F2} و C_{F3} می‌شود. مقدار فرکانس این نوسان ساز از رابطه ۶-۵ محاسبه می‌شود.

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}} \quad ۶-۶$$

فرکانس رزونانس بر حسب هرتز

ضریب خودالقای مدار تانک بر حسب هانزی


ظرفیت خازنی معادل بر حسب فاراد

$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_{F1}} + \frac{1}{C_{F2}} + \frac{1}{C_{F3}}} \quad ۶-۷$$

کار با نرم افزار مربی محترم

توصیه می‌شود، مدار نوسان ساز کوپلیس و کلاب را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا هر نوع نرم افزار دیگر شبیه‌سازی کنید و نتایج را برای هنرجویان نمایش دهید.

خازن کوپلاز C_2 مانع عبور DC می‌شود اگر خازن C_2 در مدار وجود نداشته باشد، کلکتور ترانزیستور از طریق مسیر مشخص شده در شکل ۳۲-۵ به بیس اتصال می‌یابد و مدار تقویت کننده از نظر DC به درستی بایاس نمی‌شود.

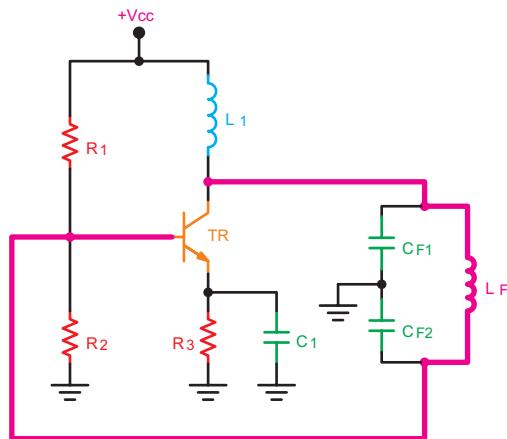

شکل ۳۲-۵ - وجود نداشتن خازن کوپلاز C_2 کلکتور را به بیس اتصال می‌دهد.

- فرکانس نوسان ساز کوپلیس: مقدار فرکانس

نوسان ساز از رابطه ۵-۵ قابل محاسبه است.

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{F1}} + \frac{1}{C_{F2}} \Rightarrow C_{eq} = \frac{C_{F1}C_{F2}}{C_{F1} + C_{F2}} \quad ۵-۵$$

فرکانس نوسان ساز بر حسب هرتز

مقدار اندوکتانس بر حسب هانزی

مقدار ظرفیت معادل بر حسب فاراد

$$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}} \quad C_{eq} = \frac{C_{F1}C_{F2}}{C_{F1} + C_{F2}}$$

خازن فیدبک خازن تقسیم ولتاژ خازن معادل مدار اندوکتانس فرکانس رزونانس


۶-۶ - نوسان ساز کلاب (Clapp): با تغییر کوچکی

در نوسان ساز کوپلیس، نوسان ساز جدیدی به وجود می‌آید که آن را نوسان ساز کلاب (Clapp) می‌نامند. در شکل ۳۳ مدار نوسان ساز کلاب را ملاحظه می‌کنید. در این مدار خازن C_{F2} به صورت سری با L_F قرار دارد. این خازن دارای ظرفیت کم است

مانند سایر نوسان‌سازها لازم است دو شرط اصلی ایجاد نوسان یعنی اصل بارک‌هاوزن و فیدبک مثبت برقرارشود تا مدار نوسان پایداری را ایجاد کند.

شکل‌های ۵-۳۵-الف، ب و ج آرایش‌های مختلف شبکه RC را نشان می‌دهد.

این نوسان‌ساز‌ها برای تولید فرکانس‌های تا حدود ۱۰۰ KHz مناسب هستند.

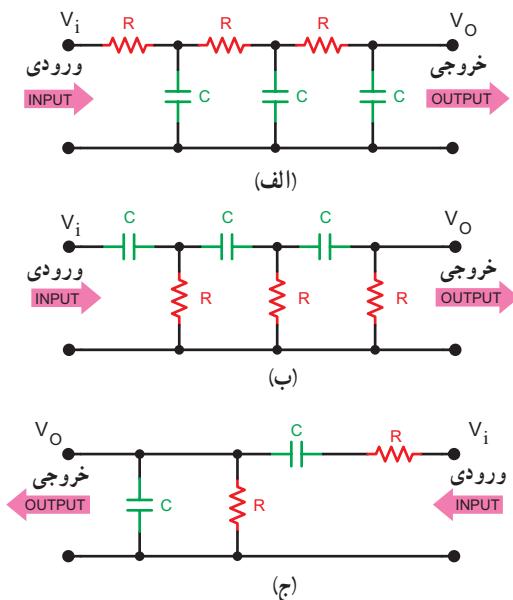


شکل ۵-۳۵- شبکه RC

۱۰-۵- نوسان‌ساز پل وین

مولد سیگنال سینوسی با اعوجاج کم است. مدار این نوسان‌ساز از یک تقویت‌کننده و شبکه برگشتی RC تشکیل می‌شود.

شکل ۳۶-۵-نماد بلوکی تقویت‌کننده و شبکه برگشتی نوسان‌ساز را شناسان می‌دهد.

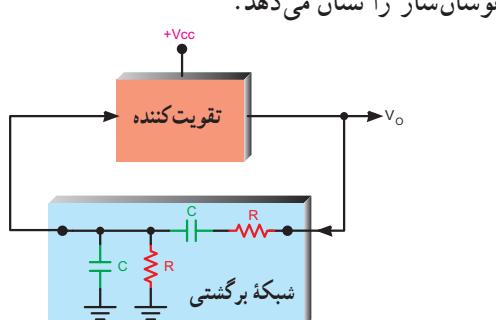

شکل ۳۶-۵- نماد بلوکی و شبکه برگشتی نوسان‌ساز پل وین

در جدول ۱-۵ مشخصات انواع نوسان‌سازهای LC به اختصار آمده است.

جدول ۱-۵- مشخصات انواع نوسان‌سازهای LC


نوسان‌ساز	مشخصه ویژه	مقدار فرکانس
آرمسترانگ Armstrong شکل ۵-۲۱	فیدبک خروجی به ورودی از طریق ترانسفورماتور صورت می‌گیرد. سیم پیچ ثانویه را تیکلر کوبل نیز می‌نامند.	$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_2}}$
هارتلی Hartley شکل ۵-۳۰	استفاده از تقسیم کننده ولتاژ سلفی در مدار فیدبک	$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq} C}}$
کول پیتس Colpitts شکل ۵-۳۱	استفاده از تقسیم کننده ولتاژ خازنی در مدار فیدبک	$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$
کلپ Clapp شکل ۵-۳۳	نوع اصلاح شده نوسان‌ساز کول پیتس. اضافه شدن یک خازن به صورت سری با سیم پیچ مدار تانک	$F_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_F C_{eq}}}$

برای هنرجویان علاقه‌مند


اگر تاب را به عنوان یک نوسان‌ساز درنظر بگیریم عناصر این سیستم مکانیکی را با مدار نوسان‌ساز الکترونیکی مقایسه کنید. چه عامل یا عواملی باعث توقف نوسان‌های تاب می‌شود؟ این عامل یا عوامل با کدام عامل یا عوامل در مدار الکترونیکی قابل مقایسه است؟

۱۰-۵- نوسان‌ساز RC

در این نوسان‌سازها دو قسمت تقویت‌کننده و مدار برگشتی وجود دارد. مدار برگشتی معمولاً از R و C تشکیل می‌شود. شکل ۳۶-۵ مدار بلوکی این نوع نوسان‌سازها را نشان می‌دهد.

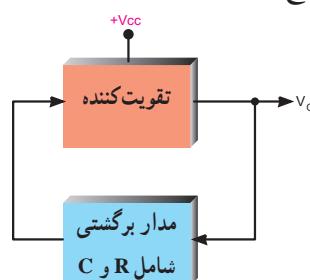


شکل ۳۶-۵- مدار بلوکی
نوسان‌ساز RC

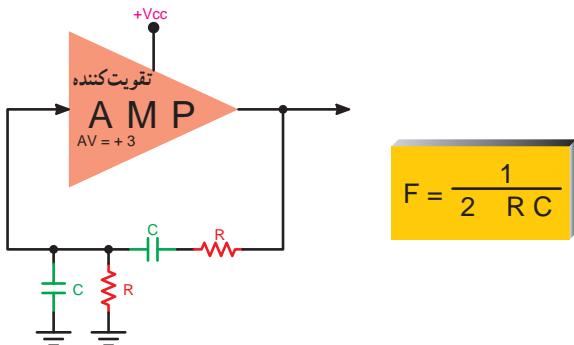

شکل ۳۹-۵- مدار کلی نوسان‌ساز پل‌وین

شبکه برگشتی شامل یک مدار R و C سری و یک مدار C و R موازی مطابق شکل ۳۷-۵ است.

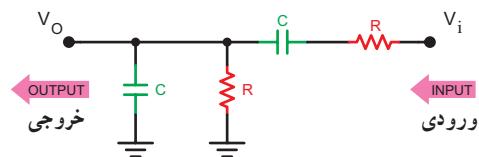


شکل ۳۷-۵- شبکه برگشتی نوسان‌ساز

این مدار دامنه سیگنال ورودی خود را در فرکانس خاص نوسان‌ساز به اندازه $\frac{1}{3}$ تضعیف می‌کند، در این مدار بین سیگنال‌های ورودی و خروجی هیچ اختلاف فازی به وجود نمی‌آید.

يعني اگر به عنوان مثال دامنه سیگنال ورودی شبکه برگشتی ۳ ولت باشد سیگنال خروجی دارای دامنه ۱ ولت است و بین سیگنال ورودی و خروجی هیچ اختلاف فازی وجود ندارد.

شکل ۳۸-۵ این مطلب را نشان می‌دهد.

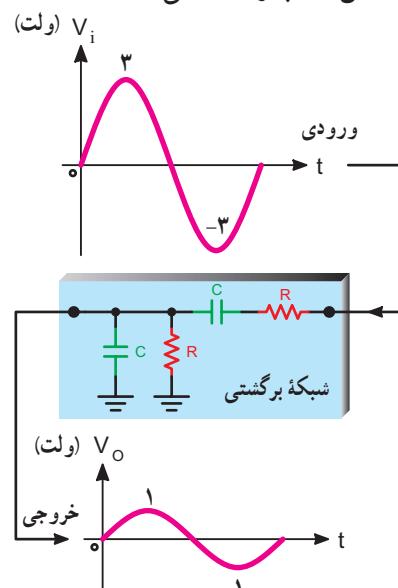


شکل ۳۸-۵- موج ورودی و خروجی شبکه RC

برای برقراری اصل بارک‌هاوزن ($A_V \cdot B_V = 1$) باید تقویت‌کننده مدار دارای بهره ولتاژ $+3$ باشد تا مدار نوسان کند.


شکل ۳۹-۵ مدار کلی نوسان‌ساز پل‌وین را نشان می‌دهد.

فرکانس نوسان‌ساز پل‌وین از رابطه $f = \frac{1}{2\pi RC}$ به دست می‌آید.

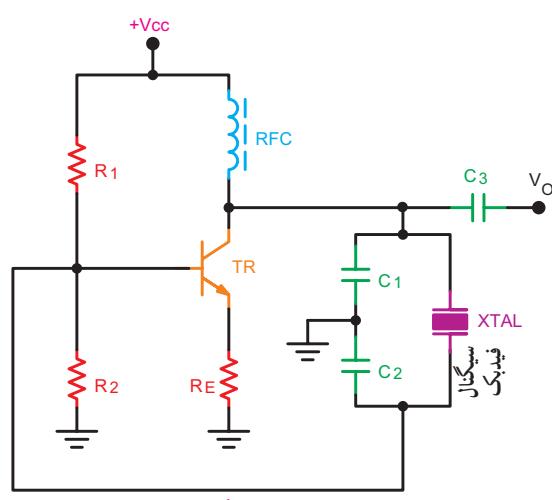


شکل ۴۰-۵- یک نمونه نوسان‌ساز کریستالی

۱۲-۵- نوسان‌ساز موج مربعی (مولتی‌ویراتور) (multivibrator)

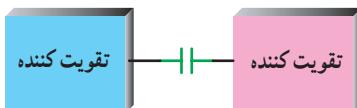

شکل ۴۳-۵ - کوپلاز خازنی

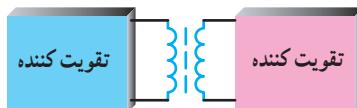

شکل ۴۴-۵ - کوپلاز ترانسفورماتوری




شکل ۴۵-۵ - کوپلاز مستقیم

یکی از اجزاء اصلی مدارهایی که با پالس سروکار دارند و عمل کلیدزنی در آنها انجام می‌شود، مولتی‌ویراتور است. مولتی‌ویراتورها بسته به نوعشان کارهای مختلفی از قبیل تولید موج مربعی، ایجاد پالس‌هایی با عرض معین و غیره انجام می‌دهند. شکل ۴۱-۵ یک نوع مولتی‌ویراتور را به صورت بلوکی و شکل موج خروجی آن را نشان می‌دهد. به مولتی‌ویراتور چند ارتعاشگر نیز می‌گویند. مولتی‌ویراتورها انواع مختلف دارند که یک نوع آن مولتی‌ویراتوری ثبات یا آستابل(Astable) نام دارد که به تشریح مدار آن می‌پردازیم:



شکل ۴۱-۵ - بلوك دياگرام مولتی‌ویراتور آستابل و موج خروجي آن


۱۲-۵- بلوک دیاگرام مولتی‌ویراتور آستابل (Astable Multivibrator): در مولتی‌ویراتور آستابل معمولاً کوپلاز دوطبقه تقویت‌کننده از نوع خازنی است. شکل ۴۶-۵ تقویت‌کننده را به صورت بلوکی و خازن کوپلاز بین دوطبقه تقویت‌کننده را نشان می‌دهد. سیگنال خروجی هر تقویت‌کننده به وسیله خازن کوپلاز به ورودی تقویت‌کننده دیگر اتصال می‌یابد.

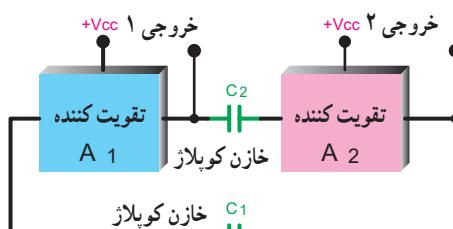

شکل ۴۶-۵ - مولتی‌ویراتور و خازن کوپلاز بین دو طبقه

۱۲-۶- مدار تقویت‌کننده در مولتی‌ویراتور


آستابل: تقویت‌کننده مولتی‌ویراتور آستابل معمولاً یک تقویت‌کننده با بایاس بیس با یک منبع ولتاژ مطابق شکل ۴۷-۵ است. نقطه کار این تقویت‌کننده در منطقه فعال و نزدیک به اشباع درنظر گرفته می‌شود.

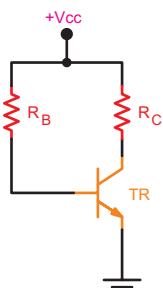

شکل ۴۷-۵ - تقویت‌کننده در مولتی‌ویراتور

۱۲-۶-۱ - بلوك دیاگرام کلی مولتی‌ویراتورها:


در شکل ۴۲-۵ بلوك دیاگرام کلی مولتی‌ویراتورها ترسیم شده است. هر مولتی‌ویراتور از دو تقویت‌کننده و دو مدار کوپلاز تشکیل شده است.

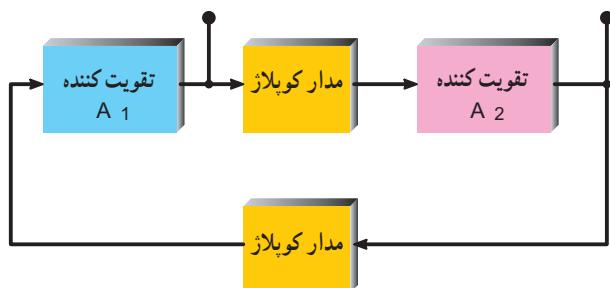

شکل ۴۲-۵ - بلوك دیاگرام کلی مولتی‌ویراتور


نوع کوپلاز می‌تواند خازنی، سلفی (ترانسفورماتوری) یا مستقیم باشد. شکل‌های ۴۳-۵ تا ۴۵-۵ انواع کوپلاز را بین دو طبقه تقویت‌کننده، نشان می‌دهد.

بیس TR₂ را کاهش می‌دهد و هدایت TR₂ را کم می‌کند با کم شدن هدایت₂، ولتاژ کلکتور آن یعنی V_{C₂} افزایش می‌بادد. در شکل ۵-۵۱ افزایش و کاهش ولتاژها با فشن نشان داده شده است.

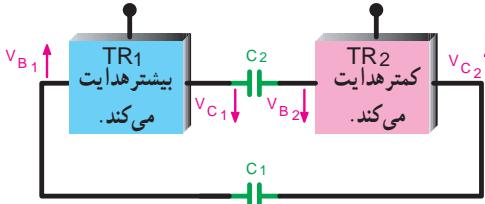

شکل ۵-۵۱ هدایت بیشتر دارد و TR₂ کمتر هدایت می‌کند.

↑ معرف افزایش ولتاژ ↓ معرف کاهش ولتاژ) افزایش ولتاژ کلکتور TR₂ از طریق خازن C₁ پتانسیل بیس TR₁ را زیاد می‌کند و TR₁ هادی‌تر می‌گردد تا سرانجام TR₁ به اشباع می‌رود و TR₂ قطع می‌گردد (شکل ۵-۵۲).

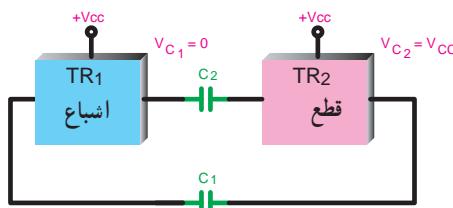

شکل ۵-۵۲ TR₁ اشباع و TR₂ قطع است.


در زمان اشباع بودن TR₁ و قطع بودن TR₂ مقدار ولتاژ کلکتور-امیتر (V_{CE}) ترانزیستورها به صورت زیر است :

$$V_{CE\ TR1} \approx 0 \quad V_{CE\ TR2} = V_{CC}$$


قطع و اشباع بودن ترانزیستورها پایدار نمی‌ماند و از طریق شارژ و دشارژ خازن‌های مدار، ترانزیستوری که در حالت قطع قرار دارد به اشباع می‌رود و ترانزیستوری که به صورت اشباع است به حالت قطع بر می‌گردد.

در شکل ۵-۵۳ تغییر وضعیت ترانزیستور در بلوک مدار تقویت کننده نشان داده شده است.

۱۲-۴-۵ - مدار مولتی ویبراتور آاستابل: مدار مولتی ویبراتور آاستابل به صورت شکل ۴۸-۵ است. می‌توان این مدار را به صورت شکل ۴۹-۵ هم ترسیم نمود.

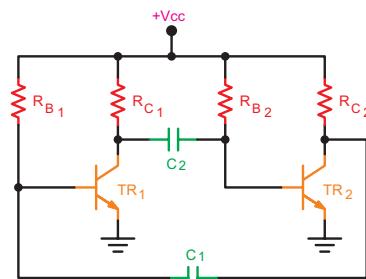


شکل ۴۸-۵ - مدار مولتی ویبراتور آاستابل

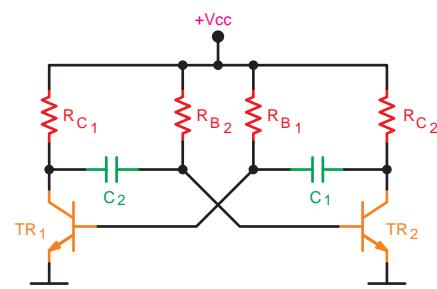

شکل ۴۹-۵ - مدار مولتی ویبراتور آاستابل

۱۲-۵-۵ - طرز کار مدار: بعد از وصل منبع تغذیه هر دو ترانزیستور می‌توانند به طور یکسان در ناحیه هدایت کار کنند. اگر کلیه شرایط و مشخصات در مدار تقویت کننده یکسان باشد مدار بدون نوسان باقی می‌ماند (شکل ۵-۵۰).

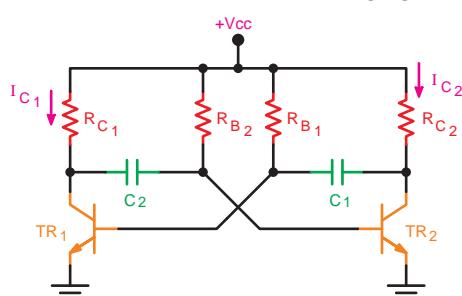

شکل ۵-۵۰ - هر دو تقویت کننده از منبع تغذیه جریان می‌کشند.

اما در عمل چنین پدیده‌ای امکان پذیر نیست زیرا عواملی نظیر خطای مقاومت‌ها یا یکسان نبودن β ترانزیستورها سبب می‌گردد یک ترانزیستور بیشتر از ترانزیستور دیگر هدایت کند و از کلکتور آن جریان بیشتری عبور نماید. مثلًاً ترانزیستور TR₁ هادی تراز ترانزیستور TR₂ باشد در این صورت ولتاژ کلکتور TR₁ (V_{C₁}) کم می‌شود و از طریق خازن C₁ ولتاژ

نکته مهم

ولتاژ قطع منفی بیس ترانزیستورها از طریق ولتاژ شارژ خازن‌ها به دست می‌آید.

۱۲-۵-۵- فرکانس مولتی و بیراتور بی ثبات: پریود

نوسان‌های ایجاد شده توسط مولتی و بیراتور از رابطه

$T = \frac{1}{V(R_{B1}C_1 + R_{B2}C_2)}$ به دست می‌آید. لذا فرکانس

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{V(R_{B1}C_1 + R_{B2}C_2)} \text{ محاسبه می‌گردد.}$$

اگر $C_1 = C_2 = C$ و $R_{B1} = R_{B2} = R_B$ باشد موج مربعی


ایجاد شده کاملاً متقابله است: در این صورت می‌توان فرکانس

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4R_B C} \text{ به دست آورد.}$$


برای هنرجویان علاقه مند

تحقیق کنید، به چه دلیل ولتاژ‌های نشان داده شده در شکل ۵-۵۴ ظاهر می‌شود.

چنانچه R_{B1} با C_1 یا R_{B2} با C_2 برابر نباشد موج مربعی نامتقابله است. صورت شکل‌های ۵-۵۵ و ۵-۵۶ است.

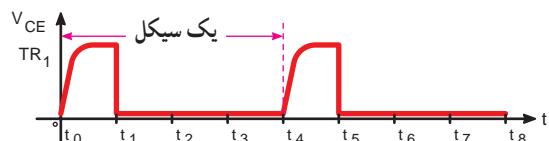


شکل ۵-۵۵ - شکل موج کلکتور-امیتر ترانزیستور TR₁

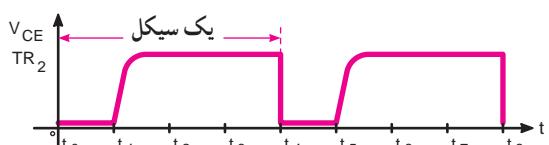

شکل ۵-۵۶ - شکل موج کلکتور-امیتر ترانزیستور TR₂

مولتی و بیراتورهای مونواستابل و بی استابل نیز وجود دارند که با توجه به نیاز در مورد آنها بحث خواهد شد.

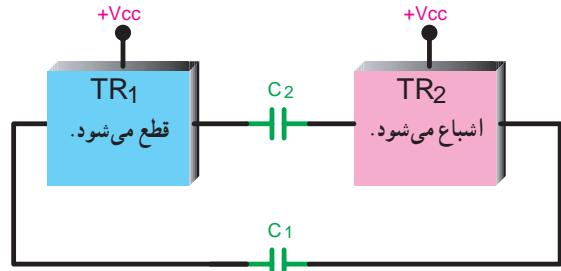

شکل ۵-۵۳ - شکل موج قطع TR₁ اشباع شده است.


در این حالت ولتاژ کلکتور ترانزیستورها به صورت زیر است.

$$V_{CE1} = V_{CC} \quad V_{CE2} = 0$$

این سیکل به طور نامحدود تکرار می‌شود. به دلیل پیچیدگی موضوع از تشریح بیشتر مدار و وضعیت پتانسیل بیس ترانزیستورها در حالت‌های مختلف صرف نظر نموده ایم.

۱۲-۶- شکل موج کلکتور و بیس ترانزیستورها در

مولتی و بیراتور: چون ولتاژ کلکتور ترانزیستور قطع برابر V_{CC} و ولتاژ کلکتور ترانزیستور اشباع تقریباً صفر است لذا از کلکتور ترانزیستورها می‌توان موجی مربعی مطابق شکل ۵-۵۴ دریافت نمود. در این شکل، ولتاژ بیس ترانزیستورها رسم شده است.

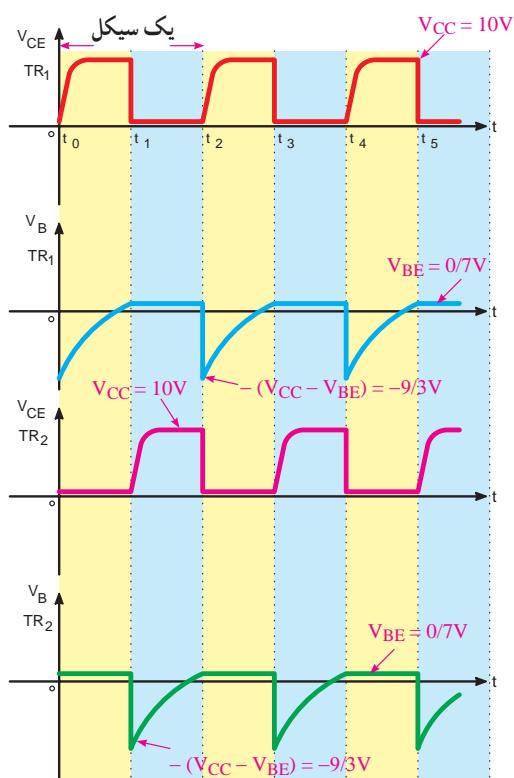

شکل ۵-۵۴ - شکل موج‌های ولتاژ نقاط مختلف مولتی و بیراتور


کار با نرم افزار

مربی محترم

توصیه می شود، انواع مولتی و براور را با استفاده از شبیه سازی مورد بررسی قرار دهید.

مدار شکل ۵-۵۷ صرفاً به خاطر آشنایی آمده است و توضیحات آن منوط به کسب اطلاعات بیشتر است که به تدریج در درس الکترونیک عمومی ۲ و دیجیتال فراخواهید گرفت. لذا از این مدار در سوالات امتحانی پرسش نخواهد شد.


محفظه آی سی: آی سی ۵۵۵ به دو صورت TO-۹۹ و DIP (دو طرفه) (Dual inline package) ساخته می شود. در شکل ۵-۵۸ نوع محفوظه ها و شماره پایه های آی سی مشخص شده است. شماره و نام پایه ها و شرح مختصر عملکرد پایه ها در آی سی ۵۵۵ در جدول ۵-۲ آمده است.

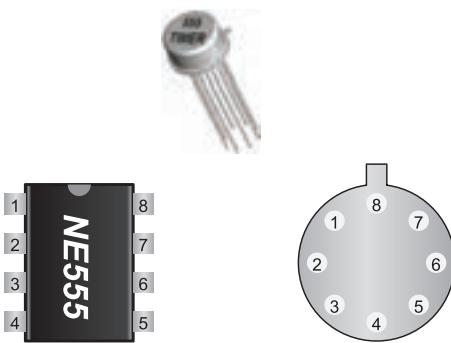

شکل ۵-۵۸—نوع محفوظه ها و شماره پایه های آی سی ۵۵۵

۵-۵-۵- مولد موج مربعی توسط آی سی ۵۵۵

یکی از آی سی های نسبتاً مشهور که مولد موج مربعی است و در صنعت الکترونیک کاربرد زیادی دارد، آی سی ۵۵۵ است. از این آی سی می توان در مدار نوسان سازهای مربعی، در تایم رها، در مدارهای آزیز و غیره استفاده نمود. مدار داخلی آی سی از نظر بلوکی به صورت شکل ۵-۵۷ است.

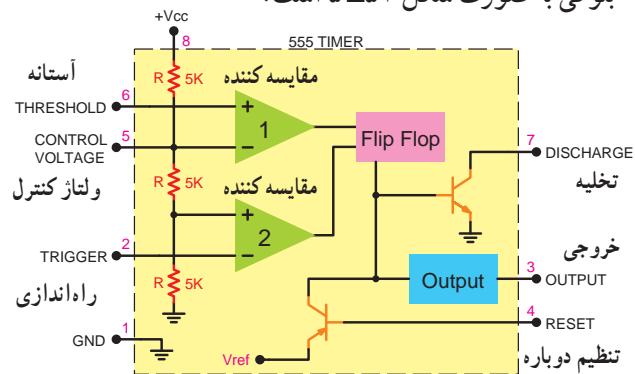


شکل ۵-۵۷—بلوک دیاگرام مدار داخلی آی سی ۵۵۵

برای مطالعه


جدول ۲-۵—شماره و نام پایه های آی سی ۵۵۵

شماره پایه	نام پایه	معادل انگلیسی پایه	عملکرد پایه به اختصار
۱	مشترک یا زمین	GND	پایه زمین یا پایه مشترک آی سی است.
۲	راه انداز	Trigger	ولتاژ این پایه سطح خروجی آی سی را در پایین یا بالا تعیین می کند.
۳	خروجی	output	از این پایه سیگنال خروجی آی سی دریافت می شود.
۴	تنظیم دوباره	Reset	از طریق ولتاژ این پایه می توان اثر فرمان داده شده از پایه ۲ را خنثی نمود. اگر از این پایه استفاده نشود پایه باید به VCC+Wصل شود.
۵	ولتاژ کنترل	control voltage	از این پایه می توان سطح ولتاژ راه انداز و آستانه را تغییر داد.
۶	آستانه	threshold	از طریق این پایه می توان میزان شارژ خازن C ₁ را کنترل نمود. (شکل ۵-۵۷)
۷	تخليه	Discharge	تخليه خازن C ₁ از طریق این پایه انجام می گيرد. (شکل ۵-۵۷)
۸	تعذیه مثبت یا +VCC	+VCC	محل اتصال تعذیه (+VCC) مقدار VCC بین ۵ تا ۱۸ ولت است.

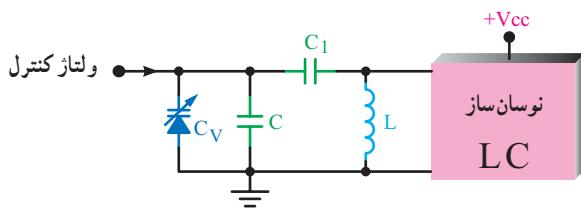


شکل ۶۱-۵- نوسان ساز با دیود خازنی

شکل ۶۲- یک نوسان ساز VCO را که توسط آی‌سی ۵۶۶ دو نوع موج مربعی و مثلثی را تولید نموده است، نشان می‌دهد.
ولتاژ کنترل از طریق پتانسیومتر R_1 به پایه ۵ آی‌سی اعمال می‌شود.

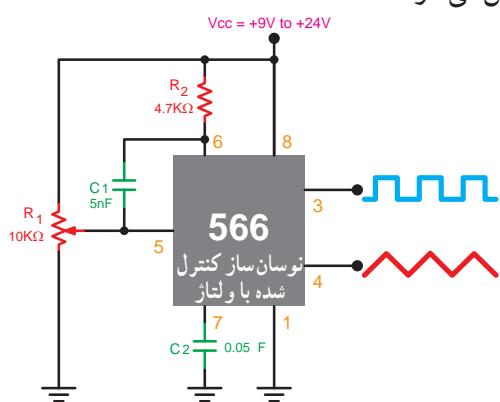

شکل ۶۲-۵- نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO)

مدار یک نمونه دیگر نوسان ساز VCO با استفاده از آی‌سی ۴۰۴۶ در شکل ۶۳-۵ رسم شده است. فرکانس سیگنال خروجی در محدوده شناوری و حدود ۱ کیلوهرتز تا ۱۸ کیلوهرتز است. با تغییر پتانسیومتر می‌توان فرکانس موج خروجی را تغییر داد. برای شنیدن سیگنال صوتی، خروجی مدار را باید به آمپلی فایر وصل نمود.

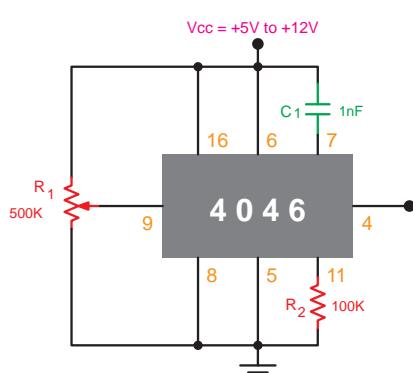


شکل ۶۳-۵- یک نمونه نوسان ساز VCO با آی‌سی ۴۰۴۶


۱۳-۱-۵ - مدار مولد موج مربعی توسط آی‌سی

۵۵۵: در شکل مدار ۵۹-۵ یک مولتی‌ویراتور آستابل توسط آی‌سی ۵۵۵ ترسیم شده است. عملکرد قطعات این IC تا حدودی مشابه عملکرد مولتی‌ویراتورها است.

شکل موج ولتاژ خازنی C_1 و V_{O_0} به صورت شکل ۵-۶۰ است.

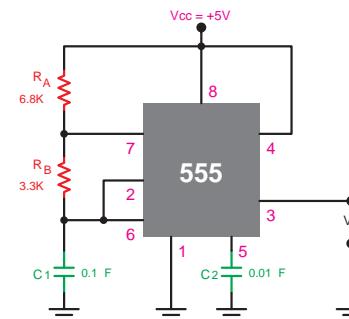

شکل ۵-۵- نوسان ساز موج مربعی با آی‌سی ۵۵۵

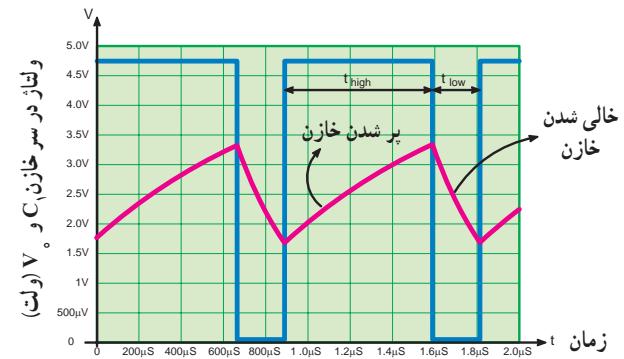


شکل ۵-۶- شکل موج دو سرخازن C_1 و خروجی مدار

۱۴-۵- نوسان ساز (Voltage Controlled oscillator) VCO

اسیلاتور VCO یک نوع نوسان ساز الکترونیکی است که فرکانس آن توسط ولتاژ DC ورودی تغییر می‌یابد. در فرکانس‌های بالا عنصر کنترل شونده با ولتاژ معمولاً دیود و رکتور است. این دیود به مدار تانک اسیلاتور LC متصل است.


در شکل ۶۱-۵ نوسان ساز LC به صورت بلوكی و مدار رزونانس آن همراه با دیود خازنی رسم شده است. با تغییر ولتاژ کنترل، ظرفیت دیود خازنی تغییر می‌کند و خازن معادل مدار تانک را تغییر می‌دهد و فرکانس نوسان ساز تغییر می‌کند.

تقویت کننده این مدار تعیین فرکانس، چه آرایشی باید داشته باشد تا مدار نوسان کند؟

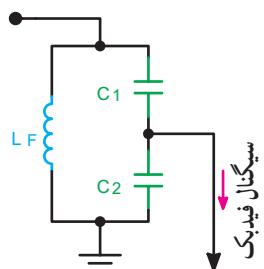


شکل ۵-۶۴

۱۰- فرکانس کار نوسان ساز شکل ۵-۶۵ را محاسبه کنید.

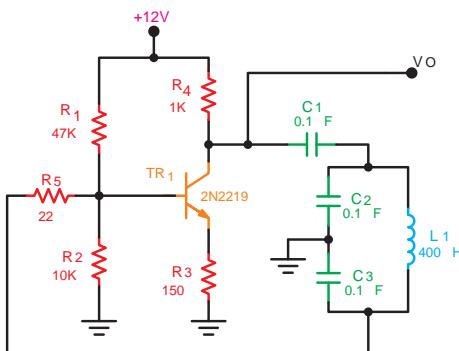

شکل ۵-۶۵

۱۱- نقش خازن های C_1 ، C_2 و C_3 را در نوسان ساز شکل ۵-۶۶ توضیح دهید.

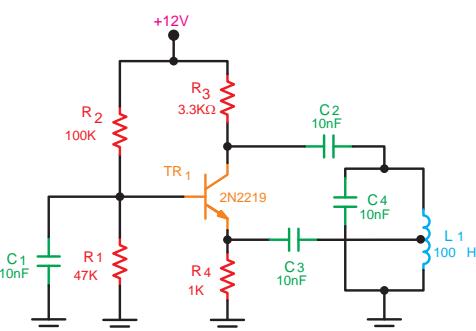

شکل ۵-۶۶

۱۲- مدار تعیین فرکانس نوسان ساز RC پل وین را بهره و لذت تقویت کننده در این نوع نوسان سازها چه قدر رسم کنید.

در صورتی که در کلاس پرسشی مطرح می شود، سعی کنید در مورد آن فکر کنید و داوطلبانه به آن پاسخ دهید. هرگز از این هراس نداشته باشید که ممکن است پاسخ شما درست نباشد.

کار با نرم افزار

مربی محترم

توصیه می شود، انواع نوسان ساز را با استفاده از IC شماره ۵۵۵ به وسیله نرم افزارهای در دسترس شبیه سازی کنید و نتایج را برای هنرجویان نمایش دهید.

۱۵-۵- الگوی پرسش

۱- انواع نوسان سازها را از نظر شبکه تعیین کننده فرکانس نام ببرید.

۲- انواع نوسان سازها را از نظر نوع فیدبک نام ببرید.

۳- در نوسان ساز آرمسترانگ مسئله اختلاف فاز

۱۸۰ درجه ناشی از تقویت کننده امیتر مشترک را چگونه جبران می کنند؟

۴- تفاوت نوسان ساز هارتلی را با آرمسترانگ شرح دهید.

۵- تفاوت نوسان ساز کلاب با کول پیتس در چیست؟

شرح دهید.

۶- اختلاف فاز ناشی از تقویت کننده امیتر مشترک در نوسان سازهای هارتلی و کول پیتس چگونه جبران می شود؟ شرح دهید.


۷- مدار شکل ۳-۵ را به طور کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

۸- فرکانس نوسان سازهای هارتلی، آرمسترانگ، کول پیتس و کلاب براساس چه روابطی تعیین می شوند؟

۹- مدار تعیین فرکانس شکل ۵-۶۴ مربوط به چه نوع نوسان سازی است؟


چهارگزینه‌ای
۱۵—مدار تعیین فرکانس شکل ۵-۶۹ مربوط به چه نوع نوسان‌سازی است؟

- (۱) هارتلی
- (۲) کولپیتس
- (۳) آرمسترانگ
- (۴) کلاب

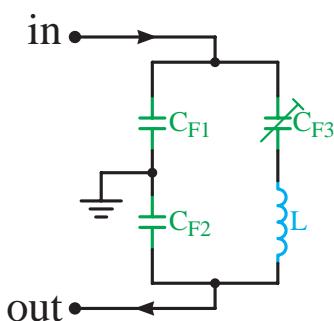

شکل ۵-۶۹


۱۳—نوسان‌ساز شکل ۵-۶۷ از نظر شبکه تعیین فرکانس و از نظر نوع فیدبک چه نام دارد؟

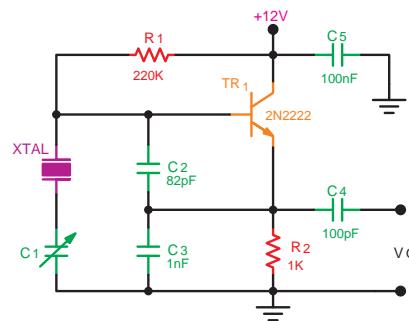

شکل ۵-۶۷

کامل کردنی

۱۴—عوامل تعیین فرکانس نوسان‌ساز شکل ۵-۶۸ عناصر هستند.

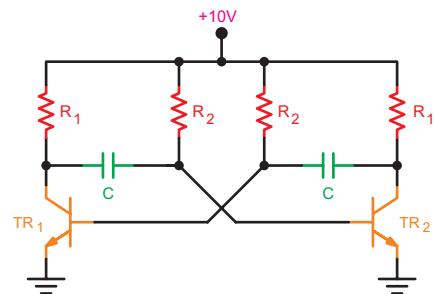

شکل ۵-۶۸