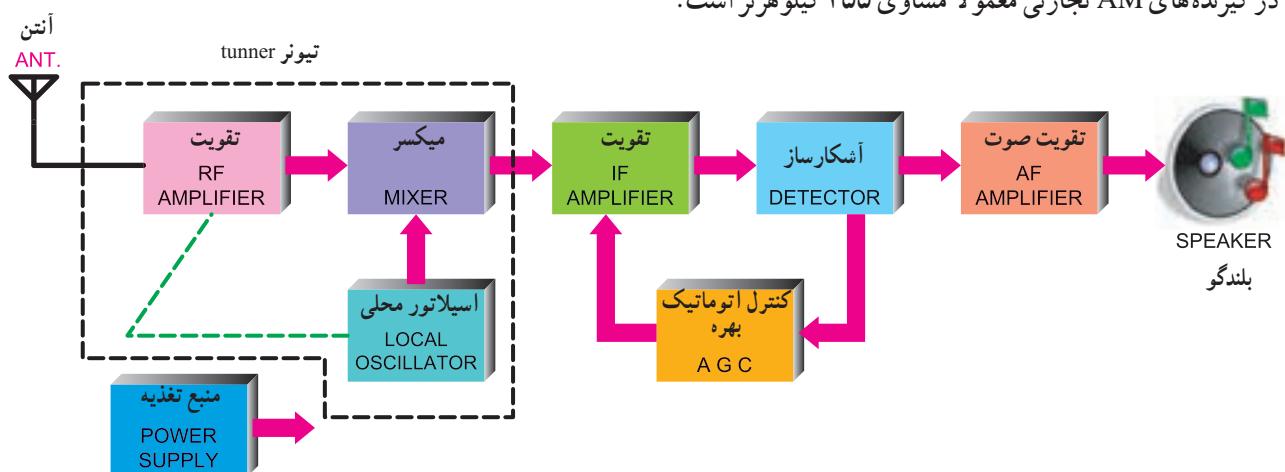


حدود فرکانس IF برای گیرنده‌های مختلف فرق می‌کند و معمولاً^۱
مقدار آن را روی پلاک دستگاه می‌نویسنده.

- هر گیرنده سوپرhetroودین دارای طبقاتی به شرح زیر است:
- الف - تقویت کننده RF
 - ب - اسیلاتور محلی
 - ج - مخلوط کننده یا میکسر
 - د - تقویت کننده IF
 - ه - آشکارساز یا دتکتور (Detector)
 - و - تقویت کننده AF
 - ز - کنترل اتوماتیک بهره
 - ح - بلندگو

در شکل ۳۴ نمای بلوکی گیرنده رادیویی سوپرhetroودین آمده است.



شکل ۳۴ - نمای بلوکی گیرنده رادیویی سوپرhetroودین

آن به فرکانس IF به کار می‌رود.
فرکانس اسیلاتور محلی براساس رابطه $F_{LO} = F_R + IF$ از مجموع
فرکانس ایستگاه موردنظر و فرکانس IF به دست می‌آید.

$$F_{LO} = F_R + IF \quad ۶-۲$$

که در آن

فرکانس اسیلاتور محلی برحسب هرتز

فرکانس سیگنال دریافت شده برحسب هرتز

فرکانس میانی تولید شده برحسب هرتز است.

۱۶-۶- گیرنده رادیویی سوپرhetroودین (Superhetrodyne Receiver)

امروزه گیرنده‌های رادیویی را به صورت ترکیبی، که سوپرhetroودین نامیده می‌شود، می‌سازند. کلمه hetroودین به معنی مخلوط کردن یا ترکیب کردن دو فرکانس است. کلمه سوپر نیز به معنی فوق العاده است و بیشتر برای کالاهایی که اولین بار به بازار عرضه می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در گیرنده‌های سوپرhetroودین ابتدا ایستگاه موردنظر توسط مدار هماهنگی انتخاب می‌شود. فرکانس دریافتی پس از تقویت، وارد مدار کنورتور می‌شود و سپس به فرکانس میانی تبدیل می‌گردد.

فرکانس میانی را فرکانس متوسط یا IF (Intermediate Frequency) نیز می‌نامند. مقدار فرکانس IF در گیرنده‌های AM تجاری معمولاً مساوی ۴۵۵ کیلوهرتز است.

۱۶-۶-۱ - تقویت کننده RF: تقویت کننده RF به منظور تقویت سیگنال رادیویی دریافتی و کاهش یا حذف نویز به کار می‌رود.

۱۶-۶-۲ - اسیلاتور محلی (Local Oscillator):

در داخل گیرنده‌های رادیویی سوپرhetroودین یک نوسان‌ساز وجود دارد که اسیلاتور محلی نامیده می‌شود. سبب انتخاب این نام، قرار گرفتن نوسان‌ساز در محل گیرنده و در داخل آن است. این اسیلاتور به منظور کاهش فرکانس ایستگاه‌های ورودی و تبدیل

۱۶-۴-کنورتور(Converter):مجموعه مدارهای

اسیلاتور محلی و میکسر را کنورتور می نامند. مجموعه مدارهای اسیلاتور محلی، میکسر و تقویت کننده RF تیونر نامیده می شود. در برخی موارد کنورتور و تیونر به جای یکدیگر استفاده می شود.

مثال ۱

در صورتی که گیرنده رادیویی سوپر هترو دین ایستگاهی با فرکانس KHz ۸۳ را دریافت کند مقدار فرکانس اسیلاتور محلی چه قدر است؟

پاسخ:

$$F_{LO} = F_R + IF$$

$$F_{LO} = ۸۳ + ۴۵۵ = ۱۲۸۵ \text{ KHz}$$

۱۶-۵-تقویت کننده IF: فرکانس تفاضلی معمولاً

مساوی ۴۵۵ کیلوهرتز است. این فرکانس، توسط یک یا چند طبقه مدار تقویت کننده IF تقویت می شود. سیگنال خروجی آخرین طبقه تقویت کننده IF، به منظور آشکارسازی، به طبقه آشکارساز اعمال می شود.

به منظور بالا بردن کیفیت مدار در ورودی و خروجی طبقات تقویت کننده های IF مدارهای هماهنگی قرار می دهند. این مدارها فقط می توانند فرکانس های $F_{LO} + F_R$ و F_{LO} را جلوگیری به عمل می آید. در شکل ۳۶-۶ مخلوط کننده، اسیلاتور محلی و تقویت کننده IF به صورت بلوک دیاگرام نشان داده شده است. در صورتی که مدار هماهنگی L_1, V_{C1} برای دریافت ایستگاهی با فرکانس ۱۰۰۰ کیلوهرتز تنظیم شده باشد، چون خازن های V_{C1} و V_{C2} هم محورند، اسیلاتور محلی سیگنالی با فرکانس ۱۴۵۵ کیلوهرتز تولید می کند.

فرکانس نوسان ساز محلی با فرکانس ورودی مخلوط می شود و در خروجی مخلوط کننده، فرکانس های مجموع و تفاضل اسیلاتور و فرکانس ورودی ظاهر می شود. به علت وجود ترانس های آی اف T_2 و T_1 در ورودی و خروجی تقویت کننده IF، فقط فرکانس IF انتخاب و تقویت می شود.


فرکانس اسیلاتور محلی، با فرکانس رزونانس مدار

انتخاب کننده ایستگاه، هم زمان تغییر می کند. این تغییر توسط دو خازن متغیر هم محور به نام واریکاپ (Variable Capacitor) که در داخل یک محفظه جای دارد، صورت می گیرد.

در شکل ۶-۳۵ نقشه فنی خازن واریکاپ و ارتباط آنها با

بلوک های مربوط و چگونگی تغییرات خازن اسیلاتور، با توجه به خازن مدار هماهنگ ورودی در تقویت کننده RF آمده است.

خط چین ترسیم شده روی شکل، هم محور بودن خازن های C_1 و C_2 را نشان می دهد. خازن واریکاپ دارای سه سر است و برای رادیوی یک موج در نظر گرفته شده است.

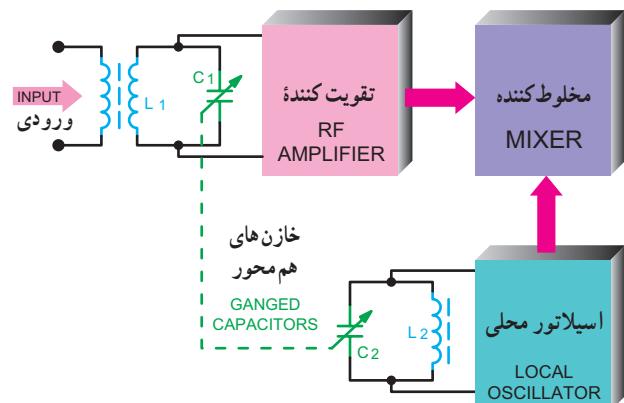

شکل ۶-۳۵ - نقشه فنی خازن های هم محور در گیرنده سوپر هترو دین


۱۶-۶-۳-میکسر یا مخلوط کننده (Mixer): فرکانس

دریافتی F_R همراه با فرکانس اسیلاتور محلی F_{LO} وارد طبقه ای به نام میکسر می شود. در خروجی میکسر، علاوه بر دو فرکانس اصلی F_{LO} و F_R و فرکانس های مجموع ($F_{LO} + F_R$) و تفاضل آنها ($IF = F_{LO} - F_R$) به دست می آید.

مدار میکسر ترازیستوری مشابه مدار مدولاتور ترازیستوری است. با این تفاوت که باید تغییراتی در مقادیر خازن ها و سایر المان ها داده شود.

نمونه ای از مدار عملی میکسر در کتاب آزمایشگاه مبانی مخابرات و رادیو آمده است.

۱- با هر فرکانس IF دیگری که برای گیرنده در نظر گرفته اند.

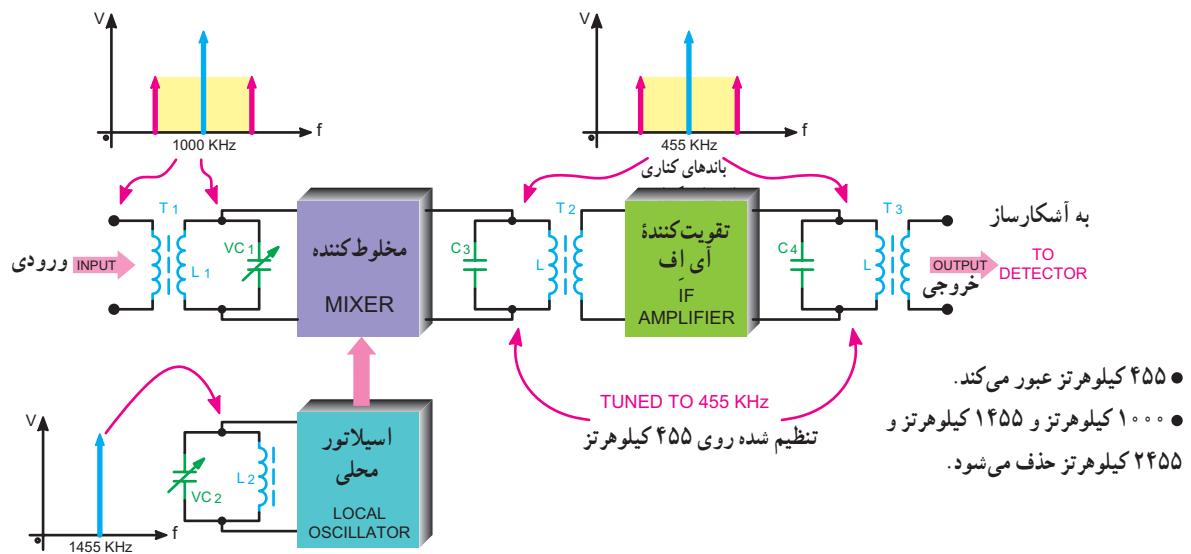

شکل ۳۶-۶-۱- بلوک دیاگرام طبقات کنورتور و تقویت کننده IF

۱۶-۶-۸- تقویت کننده صوتی: در تقویت کننده صوتی

دامنه ولتاژ و جریان سیگنال صوتی تقویت می شود تا جریان لازم برای بلندگو تأمین شود. بلندگو سیگنال الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی تبدیل می کند.

۱۶-۶-۹- منبع تغذیه: منبع تغذیه سیگنال AC را به

DC تبدیل می کند و ولتاژ لازم را برای تمام تقویت کننده ها تأمین می کند.

در جدول ۶-۲ خلاصه ای از کار طبقات مختلف گیرنده رادیویی سوپر هترودین با اطلاعات مربوط به ورودی ها و خروجی های آنها آمده است.

۱۶-۶-۱۰- آشکارساز (Detector)

در گیرنده رادیویی سوپر هترودین وظیفه آشکارساز پیاده کردن پیام از روی سیگنال IF است. سیگنال ورودی مدار آشکارساز، سیگنال رادیویی با فرکانس IF و سیگنال خروجی آن سیگنال صوتی است.

۱۶-۶-۱۱- کنترل اتوماتیک بهره AGC

(Automatic Gain Control)

رادیویی، ضعیف یا قوی شدن سیگنال دریافتی موجب کم و زیاد شدن صدا در بلندگو می شود. این اثر خود یک اشکال عمده است. برای برطرف کردن این مسئله از مدار AGC استفاده می شود. مدار AGC ضریب بهره طبقات IF یا RF را به طور اتوماتیک کنترل می کند.


جدول ۲-۶- مشخصات گیرنده رادیویی سوپر هترو دین

| نام طبقه یا بلوک | وظیفه بلوک | سیگنال ورودی هر بلوک | سیگنال خروجی هر بلوک |
|---------------------|--|---|---|
| تقویت کننده RF | انتخاب فرکانس RF مورد نظر و تقویت آن | سیگنال رادیویی | سیگنال رادیویی تقویت شده |
| اسیلاتور محلی | تولید سیگنال سینوسی به منظور مخلوط شدن با سیگنال دریافت شده | ولتاژ DC | سیگنال سینوسی با فرکانس $F_R + F_{IF}$ |
| میکسر | مخلوط کردن فرکانس دریافتی با فرکانس اسیلاتور محلی برای تولید فرکانس IF | فرکانس دریافتی و فرکانس اسیلاتور محلی | F_R, F_{LO} $F_{LO} - F_R$ $F_{LO} + F_R$ |
| تقویت کننده IF | تقویت سیگنال رادیویی با فرکانس میانی | مجموعه فرکانس‌های خروجی میکسر (در صورت وجود فیلتر، فقط فرکانس IF) | سیگنال IF تقویت شده |
| آشکارساز | پیاده کردن سیگنال صوتی از روی سیگنال IF | سیگنال رادیویی با فرکانس IF | سیگنال صوتی همراه با مؤلفه DC |
| کنترل اتوماتیک بهره | کنترل بهره طبقات IF یا RF به طور اتوماتیک | سیگنال صوتی با مؤلفه DC | ولتاژ DC |
| تقویت کننده صوتی | تقویت سیگنال صوتی خروجی آشکارساز | سیگنال صوتی | سیگنال صوتی تقویت شده |
| بلندگو | تبديل سیگنال صوتی به ارتعاشات مکانیکی صوتی | سیگنال صوتی | امواج صوتی |
| منبع تغذیه | تهییه ولتاژ DC برای تمام طبقات | ۲۲۰ ولت برق شهر یا باتری | مثلاً ۱۲ تا ۶ ولت DC |

۱۰-۶-۶- شکل موج‌های ورودی و خروجی طبقات

۶-۳۷- ب بلوک منبع تغذیه گیرنده رادیویی را مشاهده می‌کنید.
الف بلوک دیاگرام کلی گیرنده رادیویی سوپر هترو دین آمده است.

۱- گیرنده‌های نیز وجود دارند که برای فرکانس اسیلاتور از سیگنال سینوسی، با فرکانس $F_R - F_{IF}$ استفاده می‌کنند.

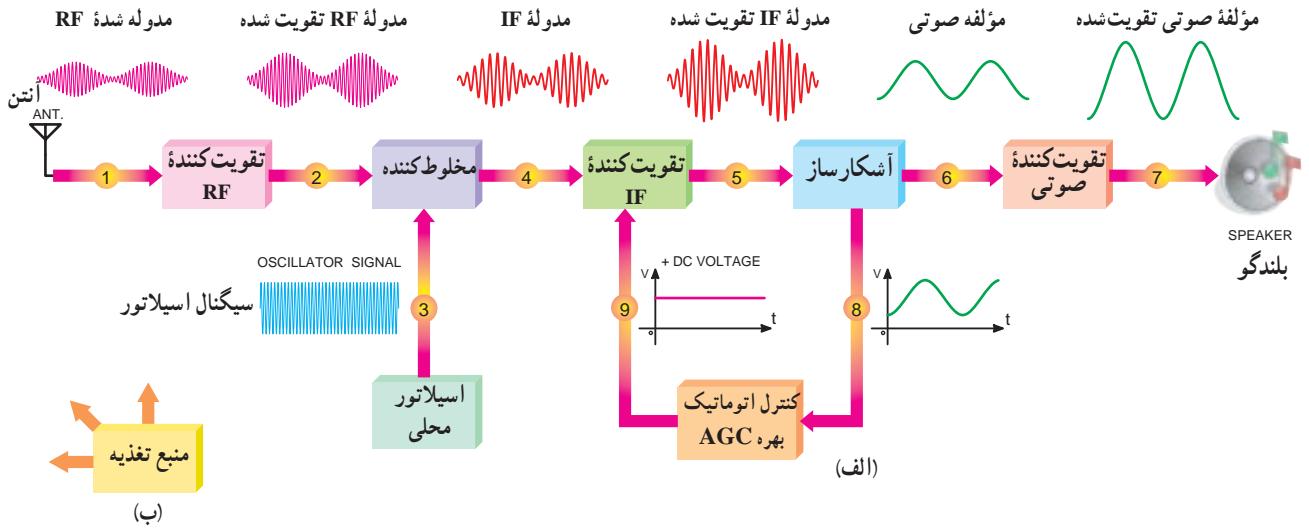

شکل ۳۷-۶ - بلوک دیاگرام و شکل موج نقاط مختلف گیرنده سوپر هترو دین

همان طور که مشاهده می شود، در نقطه (۱)، سیگنال فرض کنید.

ب - ۸۰ KHz

الف - ۵۸۰ KHz

ج - ۹۹۵ KHz

۵ - سیگنال های ورودی و خروجی طبقه AGC را رسم کنید.

۶ - وظیفه آشکارساز در گیرنده رادیویی سوپر هترو دین چیست؟

۶-۱۸ - تجزیه و تحلیل طبقات مهم یک گیرنده رادیویی سوپر هترو دین AM

۱-۱۸ - کنورتور: همان طور که گفته شد مدار کنورتور در گیرنده رادیویی AM وظایف زیر را به عهده دارد.

الف - انتخاب فرکانس RF ایستگاه موردنظر و تقویت آن

ب - تولید سیگنال سینوسی به منظور مخلوط شدن با سیگنال دریافت شده RF

ج - مخلوط کردن فرکانس دریافتی RF با فرکانس اسیلاتور

محلي برای تولید فرکانس IF

در گیرنده های رادیویی ارزان قیمت به منظور کاهش هزینه، اغلب از یک ترازیستور برای نوسان سازی، تقویت کننده RF و مخلوط کنندگی استفاده می شود. در شکل ۳۸-۶ بلوک دیاگرام انواع گیرنده های رادیویی سوپر هترو دین، براساس نوع کنورتور اسیلاتور محلی را محاسبه کنید. فرکانس IF را ۴۵۵ KHz

ورودی ضعیف و فرکانس آن بالاست. این سیگنال پس از عبور از تقویت کننده RF به نقطه (۲) می رسد.

در نقطه (۲) سیگنال با سیگنال RF تقویت شده، که دقیقاً مشابه نقطه (۱) است، وجود خواهد داشت.

در نقطه (۳)، سیگنال اسیلاتور محلی، که فرکانس آن بیشتر از سیگنال ورودی است، تولید می شود. این سیگنال با سیگنال RF نقطه شماره (۲) وارد مدار میکسر می شود و پس از مخلوط شدن، فرکانس IF را، که یک سیگنال مدوله شده با فرکانس حدود ۴۵۵ کیلوهرتز است، تولید می کند و در نقطه (۴) ظاهر می شود. سیگنال IF تقویت شده را در نقطه شماره (۵) خواهیم داشت. سیگنال نقطه (۵) پس از عبور از آشکارساز به نقطه (۶) می رسد. در نقطه (۶) سیگنال صوتی را داریم. این سیگنال تقویت می شود و در نقطه (۷) به بلندگو می رسد.

۶-۱۷ - الگوی پرسش


۱ - معنی سوپر هترو دین چیست؟ شرح دهید.

۲ - AGC را تعریف کنید.

۳ - طبقات مختلف گیرنده رادیویی سوپر هترو دین را نام ببرید.

۴ - برای دریافت هر یک از ایستگاه های زیر، فرکانس اسیلاتور محلی را محاسبه کنید. فرکانس IF را ۴۵۵ KHz

و تعداد ترانزیستورها را مشاهده می کنید.

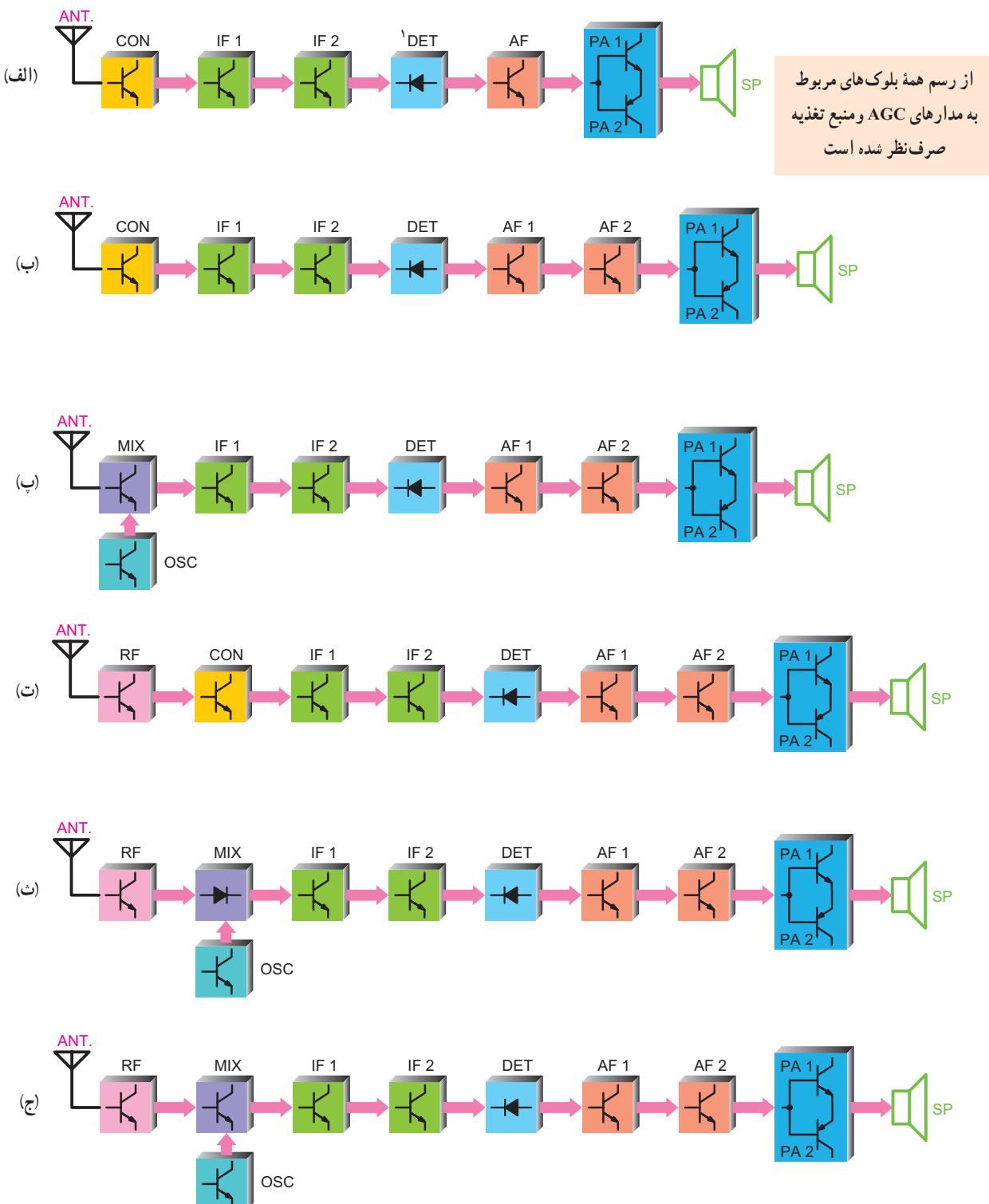

شکل ۳۸-۶- بلوک دیاگرام انواع گیرندهای رادیویی سوپر هترودین

۱- دیود آشکارساز با توجه به طراحی مدار می تواند در هر جهتی قرار گیرد.

گیرنده از نوع هشت ترانزیستوری است.
ج - این مدار مشابه مدار (ث) است و تنها تفاوت آن در میکسر است که در این گیرنده ترانزیستوری است. مدار گیرنده از نوع نه ترانزیستوری است.

۶-۱۸-۲ - تقویت کننده IF در گیرنده های رادیویی AM: در گیرنده های AM که دارای باند فرکانسی MW و SW هستند، عمل تقویت سیگنال مدوله شده AM با فرکانس ۴۵۵ کیلوهرتز، در طبقات تقویت کننده IF صورت می گیرد. برای این منظور، در ورودی و خروجی طبقات تقویت کننده IF ترانسفورماتورهای IF را قرار می دهند. این ترانسفورماتورها همگی روی فرکانس ۴۵۵ کیلوهرتز تنظیم می شوند.

طبقات تقویت کننده IF ممکن است دارای یک یا دو ترانزیستور باشد. کوپلر بین ترانزیستورها از نوع کوپلر ترانسفورماتوری است. در شکل ۳۹-۶ تقویت کننده IF دو ترانزیستوری رسم شده است.

۶-۱۸-۳ - بررسی حالت DC در تقویت کننده IF: در حالت DC کلیه خازن ها اتصال باز هستند. ترانزیستور TR₁ اولین طبقه تقویت کننده IF است. در مورد تحلیل DC تقویت کننده ها در کتاب الکترونیک عمومی ۲ به تفصیل بحث شده است.

در ذیل به اختصار به شرح تفاوت هریک از گیرنده ها می پردازیم :


الف - گیرنده رادیویی (شش ترانزیستوری) با کنورتور یک ترانزیستوری : این گیرنده دارای دو طبقه تقویت کننده IF و یک طبقه تقویت کننده ولتاژ صوت و مدار تقویت کننده قدرت دو ترانزیستوری است.

ب - این مدار مشابه مدار (الف) است. تنها تفاوت در طبقات تقویت کننده ولتاژ صوت است که به جای یک طبقه در این مدار، دو طبقه در نظر گرفته شده است. مدار گیرنده هفت ترانزیستوری است.

پ - این مدار دارای کنورتور دو ترانزیستوری است که یکی اسیلاتور و دیگری میکسر است. سایر مشخصات این مدار مشابه مدار (ب) است. گیرنده از نوع هشت ترانزیستوری است.

ت - در این گیرنده یک مدار تقویت کننده RF نیز تعییه شده است و کنورتور آن یک ترانزیستوری است. سایر مشخصات آن مشابه مدار شکل (ب) است. گیرنده از نوع هشت ترانزیستوری است.

ث - میکسر این مدار دیودی است و اسیلاتور آن ترانزیستوری است و سایر مشخصات آن مشابه مدار (ت) است.

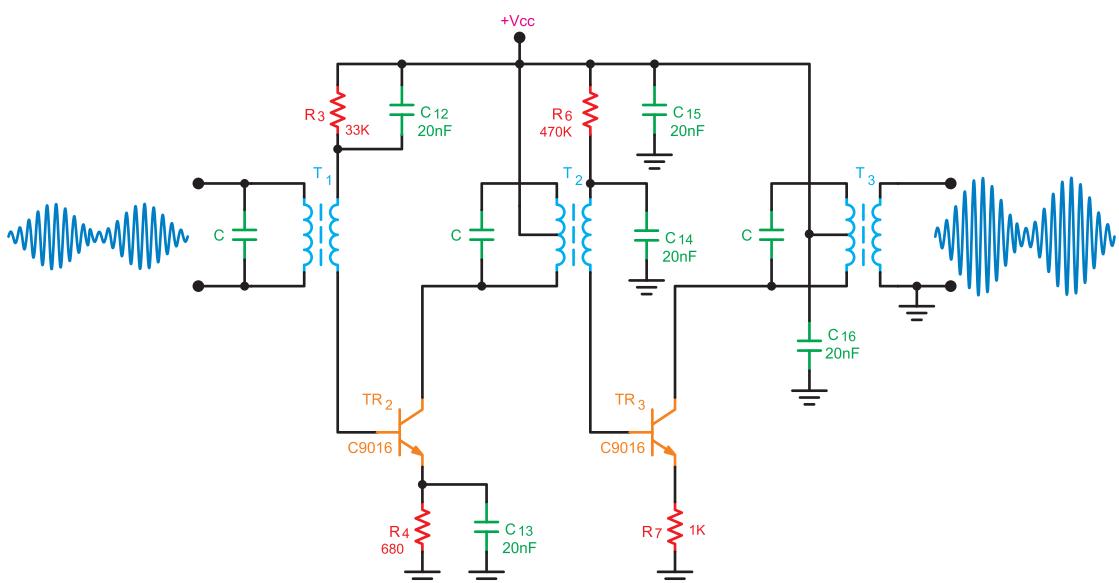

شکل ۳۹-۶ - مدار تقویت کننده IF دو ترانزیستوری

- ۶ - بهره ولتاژ تقویت کننده IF توسط چه مداری کنترل می شود؟
- ۷ - در شکل ۶-۳۹ نقش ترانزیستورهای TR_۲ و TR_۴ را بنویسید.
- ۸ - در شکل ۶-۳۹ وظیفه خازن های C_{۱۴} و C_{۱۵} را بنویسید.
- ۹ - در شکل ۶-۳۹ نحوه بایاسینگ ترانزیستور TR_۴ را شرح دهید.

۶-۶- آشکارساز AM

پیاده کردن سیگنال پیام از روی سیگنال کاربر را آشکارسازی یا دمدولاسیون (Demodulation) می نامند. در گیرنده های AM سوپر هترودین سیگنال مدوله شده با فرکانس IF که مساوی ۴۵۵ کیلوهرتز است، در میکسر تولید می شود. این سیگنال توسط طبقات تقویت کننده IF تقویت می شود. سیگنال تقویت شده از طریق ترانسفورماتور IF به مدار آشکارساز اعمال می شود. به مدار آشکارساز مدار دتکتور یا دمدولاتور (Demodulator) نیز می گویند. مدار آشکارساز ممکن است دیودی یا ترانزیستوری باشد. در آشکارساز دیودی، دیود به عنوان یک سوساز و در آشکارساز ترانزیستوری، ترانزیستور به عنوان یک سوساز و تقویت کننده عمل می کند.

به آشکارساز ترانزیستوری، آشکارساز قدرت (Power Detector) نیز می گویند. برای حذف فرکانس ۴۵۵ کیلوهرتز، در خروجی آشکارساز یک فیلتر پایین گذر قرار می دهدند.

۶-۲۰-۱ - تحلیل مدار آشکارساز در یک گیرنده رادیویی تجاری: در شکل ۶-۴۰ یک نوع از آشکارساز دیودی رسم شده است.

۶-۱۸-۴ - بررسی شرایط AC تقویت کننده IF: در حالت AC، خازن های بای پاس به صورت اتصال کوتاه عمل می کنند و مدارهای LC به صورت امپدانس ظاهر می شوند. تحلیل AC این نوع مدارها در کتاب الکترونیک عمومی ۲ آمده است. ترانسفورماتورهای IF که به عنوان بار القابی مورد استفاده قرار می گیرند، باعث افزایش راندمان تقویت کننده های IF می شوند. وظایف ترانسفورماتورهای IF در این تقویت کننده ها به طور خلاصه به شرح زیر است :


- الف - جلوگیری از تداخل ولتاژ DC بین طبقات
- ب - تطبیق امپدانس ورودی و خروجی بین طبقات
- پ - تأمین بایاس ترانزیستورهای تقویت کننده IF
- ت - همراه با خازن موازی C، به عنوان فیلتر برای انتخاب فرکانس IF عمل می کند.

۶-۱۸-۵ - نکات مهم در تقویت کننده IF: هسته ترانسفورماتورهای IF قابل تنظیم است. در رادیوهای AM دارای دو طبقه تقویت کننده IF هستند رنگ هسته های T_۱ و T_۲ به ترتیب زرد، سفید و مشکی است.

- بهره ولتاژ در تقویت کننده IF توسط مدار AGC کنترل می شود که شرح آن در قسمت های بعدی خواهد آمد.

۶-۱۹- الگوی پرسش

- ۱ - در شکل ۶-۳۸ تفاوت مدار «الف» را با مدار «ج» بنویسید.
- ۲ - در شکل ۶-۳۸ تفاوت مدار «پ» را با مدار «ث» بنویسید.
- ۳ - در یک تقویت کننده IF معمولاً چند ترانسفورماتور IF به کار می رود؟
- ۴ - وظایف ترانسفورماتورهای IF چیست؟ شرح دهید.
- ۵ - در گیرنده رادیویی AM تقویت کننده IF چه فرکانسی را تقویت می کند؟

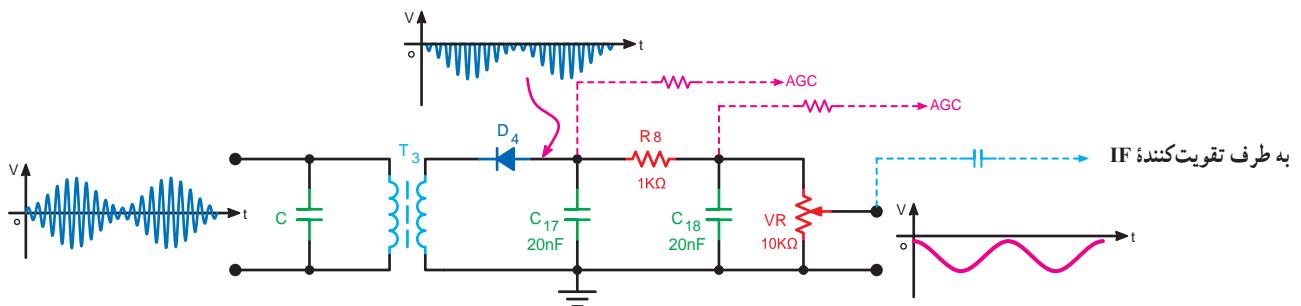


شکل ۶-۴۰- آشکارساز دیودی

حجم صدا نیز گفته می‌شود.

۱-۲۱-۶-۱- اساس کار مدار کنترل اتوماتیک بهره: در گیرنده‌های رادیویی، مدار کنترل اتوماتیک بهره معمولاً یک فیلتر پایین گذر است. ورودی این فیلتر، سیگنال صوتی حاصل از خروجی آشکارساز AM با مؤلفه DC است. این سیگنال با توجه به طراحی مدار، از یکی از نقاط خروجی آشکارساز که در شکل ۶-۶ با خط چین رسم شده است، دریافت می‌شود. از خروجی این فیلتر مؤلفه DC ولتاژ صوتی دریافت می‌شود. مؤلفه DC ممکن است دارای پلاریته مثبت یا منفی باشد. مقدار ولتاژ خروجی فیلتر با ضعیف و قوی شدن سیگنال دریافتی کم و زیاد می‌شود. ولتاژ DC خروجی مدار AGC به تقویت کننده IF اعمال می‌شود. در شکل ۶-۴۱ بلوك دیاگرام مدار AGC آمده است.

سیگنال V با مدولاسیون دامنه و با فرکانس IF مساوی ۴۵۵ کیلوهرتز به ورودی مدار اعمال می‌شود. این سیگنال از طریق ترانسفورماتور T_2 به دیود D_4 می‌رسد. سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور T_2 با یک خازن موازی شده است. فرکانس رزونانس این مدار هماهنگی ۴۵۵ کیلوهرتز است. دیود D_4 عمل یک سوسازی را انجام می‌دهد و قسمت مثبت سیگنال ورودی را حذف می‌کند. خازن‌های C_{17} و C_{18} با مقاومت R_8 ، فیلتر پایین گذر نوع π را تشکیل می‌دهد که برای حذف فرکانس ۴۵۵ کیلوهرتز به کار می‌رود.

سیگنال صوتی خروجی آشکارساز همراه با مؤلفه DC منفی آن، از دوسر خروجی ولوم V_R دریافت می‌شود. از مؤلفه DC همراه سیگنال صوتی برای تهیه ولتاژ AGC استفاده می‌شود.

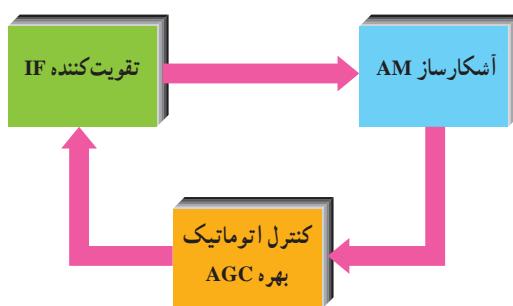


شکل ۶-۴۱- بلوك دیاگرام مدار AGC

۶-۲۱- کنترل اتوماتیک بهره (AGC)

در گیرنده‌های رادیویی، اغلب به سبب برخورد سیگنال‌های رادیویی از زوایای مختلف به آتنن گیرنده و تغییرات جوی، سیگنال وارد شده به گیرنده، ضعیف یا قوی می‌شود. این تغییرات باعث کم و زیاد شدن صدا در بلندگو می‌شود. برای ثابت ماندن صدا در بلندگو از مدار AGC استفاده می‌شود. این مدار بهره مدار تقویت کننده IF را به طور اتوماتیک کنترل می‌کند.


به مدار کنترل اتوماتیک بهره، مدار AVC

یا کنترل اتوماتیک (Automatic Volume Control)

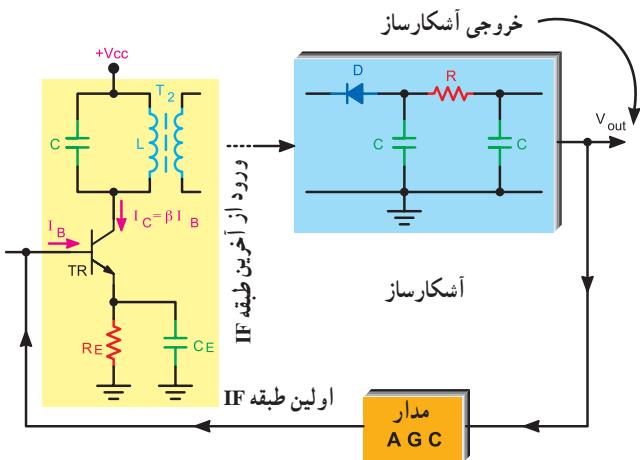

شکل ۶-۴۳- نحوه اثر ولتاژ روی بهره تقویت کننده IF در AGC معکوس

ولتاژ DC خروجی مدار AGC با توجه به جهت دیود آشکارساز می‌تواند مثبت یا منفی باشد (شکل ۶-۴۴).

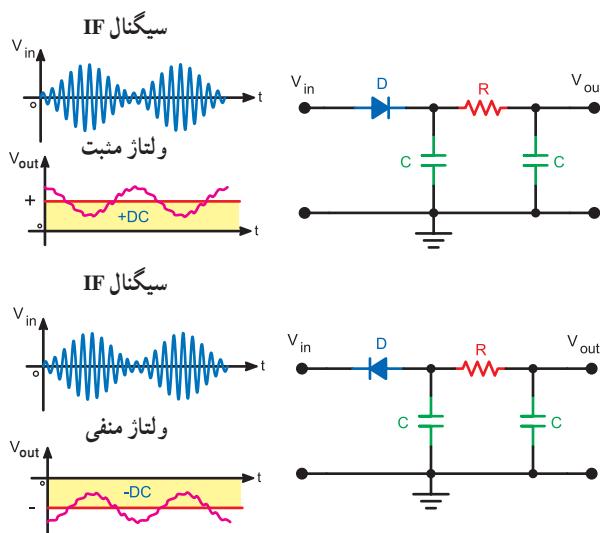

شکل ۶-۴۴- ولتاژ خروجی مدار آشکارساز با توجه به نحوه قرار گرفتن دیود

۶-۲۲- الگوی پرسش

- ۱- منظور از دمودلایسیون چیست؟ شرح دهید.
- ۲- فرق دمودلاتور با مدولاتور چیست؟ شرح دهید.
- ۳- وظیفه دیود در آشکارساز دیودی چیست؟ شرح دهید.
- ۴- چرا در خروجی آشکارساز AM از یک فیلتر

AGC: AGC بر دو نوع است:

الف - AGC مستقیم (Forward AGC): هرگاه


ولتاژ DC خروجی مدار AGC را به پایه‌ای از ترانزیستور (بیس یا امیتر) به گونه‌ای اعمال کنیم که با قوی شدن سیگنال ورودی هدایت ترانزیستور تقویت کننده IF افزایش یابد. در این حالت نقطه کار ترانزیستور به سمت ناحیه اشباع می‌رود و در نهایت بهره آن کاهش می‌یابد. این AGC را مستقیم می‌گویند.

ب - AGC معکوس (Reverse AGC): اگر ولتاژ

AGC را به گونه‌ای به ترانزیستور تقویت کننده IF اعمال کنیم که با قوی شدن سیگنال ورودی، هدایت ترانزیستور را کاهش دهد، در این حالت بهره ترانزیستور کم می‌شود. این AGC را معکوس می‌گویند. در مدارهای گیرنده رادیویی معمولاً از AGC معکوس استفاده می‌شود.

۶-۲۱-۳- مدارهای AGC : مدار AGC طبق شکل

۶-۴۲ از یک فیلتر پایین گذر RC تشکیل شده است. در این مدار، ظرفیت خازنی C بزرگ و از جنس الکترولیتی انتخاب می‌شود.

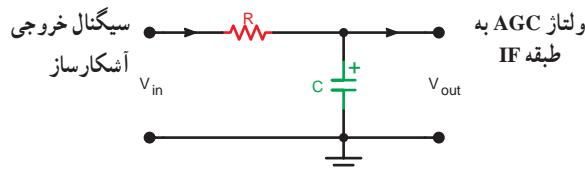


شکل ۶-۴۲- یک نمونه مدار AGC

برای کنترل بهره طبقات IF می‌توانیم مؤلفه DC شکل موج خروجی دیود آشکارساز را به مدار بایاسینگ ترانزیستور طبقه یا طبقات IF اعمال کنیم. در این حالت بایاس طبقه IF متناسب با سیگنال ورودی تغییر می‌کند و ولتاژ بیس ترانزیستور طبقه اول IF با ولتاژ AGC، کم یا زیاد می‌شود. جریان متغیر بیس، جریان کلکتور ترانزیستور را تغییر می‌دهد و در نهایت با جابه‌جا شدن نقطه کار، ضربیت بهره تقویت کننده تغییر می‌کند.

شکل ۶-۴۳- نحوه تأثیر AGC را روی طبقه تقویت کننده IF نشان می‌دهد.

رسم شده است. این رادیو با یک باتری قلمی ۱/۵ ولتی کار می‌کند. سیگنال خروجی تقویت کننده در دو سر بلندگو ۶۰۰ میلی ولت است.

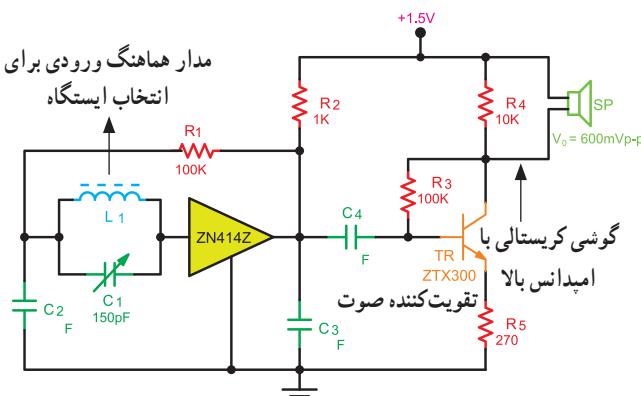

شکل ۴۵-۶-۶ نقشه کامل گیرنده رادیویی TRF


مدار رادیو از سه قسمت اصلی تشکیل شده است.

۱- مدار هماهنگ ورودی : این مدار دارای ضرب

کیفیت (Q) بالاست و برای انتخاب ایستگاه است.

۲- آی سی ZN414Z : این آی سی در بسته بندی ۳ پایه با

نوع TO-92 مطابق شکل ۴۶-۶ به بازار عرضه می‌شود. محدوده فرکانسی آی سی ۱۵۰ کیلوهرتز تا ۳ مگاهرتز است که موج متوسط و موج بلند با باند وسیع را پوشش می‌دهد.

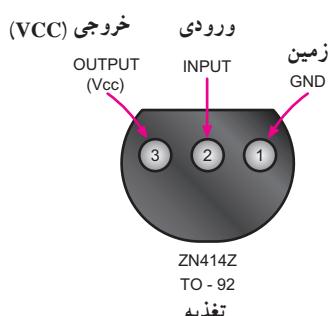

شکل ۴۶-۶-۶ پایه های آی سی ZN414Z

مدار داخلی آی سی، مانند طبقات یک گیرنده رادیویی مستقیم (TRF) ترانزیستوری (بدون طبقه IF) است که در شکل ۴۷-۶ بلوک دیاگرام آن را مشاهده می‌کنید.

پایین گذر استفاده می‌شود؟

۵- سیگنال خروجی آشکارساز AM صوتی است یا رادیویی؟

۶- یک مدار آشکارساز ساده دیوودی رسم کنید و طرز کار آن را بنویسید.

۷- فرق بین آشکارساز دیوودی با ترانزیستوری در چیست؟

۸- از مؤلفه DC خروجی آشکارساز چه استفاده ای می‌شود؟

۹- مراحل اجرای دمودلاسیون را با مراحل انجام دمودلاسیون مقایسه کنید.

۱۰- چرا در ورودی آشکارساز AM از یک ترانسفورماتور IF استفاده می‌شود؟

۱۱- نحوه تغییر بایاس طبقه IF را توسط ولتاژ خروجی مدار AGC سرح دهید.

۶-۲۳- گیرنده رادیویی TRF یک موج AM با آی سی

امروزه به دلیل محاسن زیادآمیزی ها در اکثر مدارهای الکترونیکی و مخابراتی از آی سی استفاده می‌شود. این دلایل عبارت اند از :

۱- بایاس آی سی راحت تر است و عیب یابی مدارهایی که در آن ها، آی سی به کار رفته، آسان تر است.

۲- آی سی حجم مدار الکترونیکی را کاهش می‌دهد.

۳- آی سی دارای تثیت حرارتی بیشتر و توان مصرفی کمتر است.


۴- از نظر قیمت مدارهای مجتمع نسبت به مدارهای مجذباً فوق العاده ارزان تر است.

۵- نویز پذیری آی سی به مرتب کمتر از مدارهای مجذب است و راندمان آنها بالاتر است.

۶- نقشه کامل یک گیرنده رادیویی TRF در شکل ۴۵-۶

نوسانهای ناخواسته خط تغذیه را به زمین اتصال کوتاه می‌کند. مدار تانک است. L_1 و VC_1 ، خازن C_5 ، خازن بای پاس فرکانس بالادرخوچی است.

در این بلوک دیاگرام، ولتاژ $1/5$ ولت از طریق مقاومت R_1 (یک کیلواهم) مدار داخلی آی‌سی را تغذیه می‌کند. مقاومت R_1 و خازن C_1 تشکیل یک فیلتر پایین گذر را می‌دهند. این فیلتر

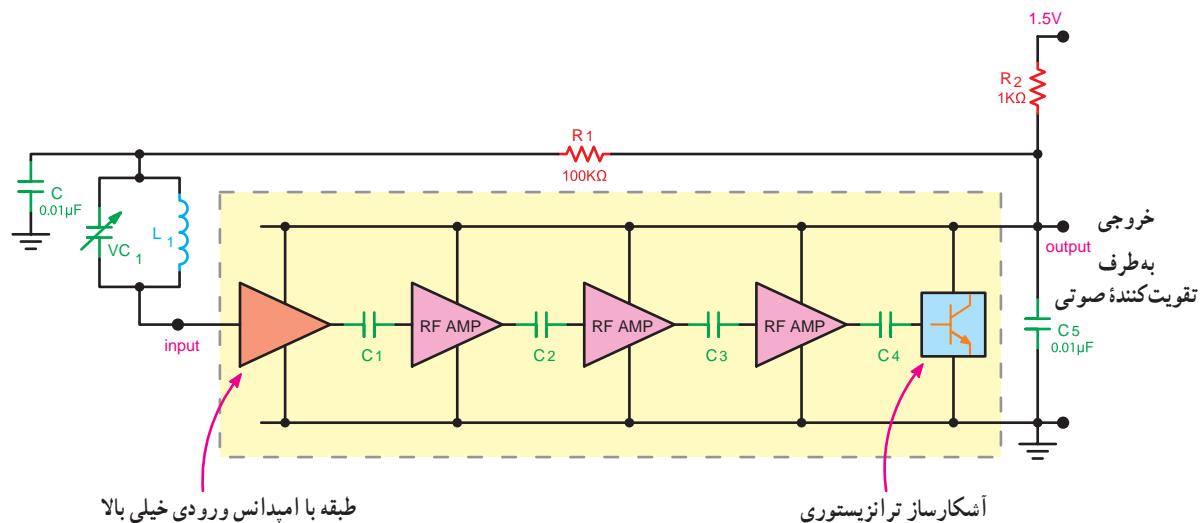


شکل ۶-۴۷—بلوک دیاگرام طبقات داخلی آی‌سی ZN414Z

برای مطالعه

۶-۲۳- گیرنده رادیویی سوپر هترودین یک موج با آی‌سی


در شکل ۶-۴۹ نقشه کامل یک گیرنده رادیویی AM یک موج قدیمی رسم شده است. ترانزیستورهای تمام طبقات این گیرنده در داخل یک مجموعه بسته‌بندی شده با قطعات مجزا قرار دارد که حالتی شبیه یک آی‌سی به خود می‌گیرد.

۳- طبقه صوت: ترانزیستور TR تقویت کننده صوتی است که به صورت بایاسینگ اتوماتیک بایاس شده است و مقاومت RE برای پایداری حرارتی و ایجاد فیدبک منفی در مدار به کار می‌رود. برای داشتن یک ولوم کنترل صدا می‌توان مقاومت ۲۷۰ Ω اهمی امیتر را حذف کرد و از یک پتانسیومتر ۲۵۰ Ω اهمی سری شده با مقاومت ۱۰۰۰ اهمی استفاده کرد (شکل ۶-۴۸).

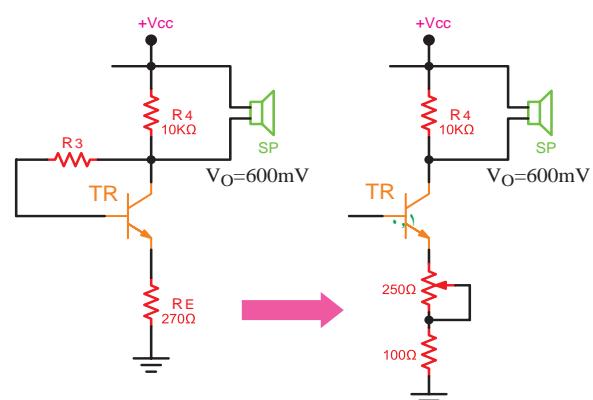

شکل ۶-۴۸—تعویض مقاومت امیتر با پتانسیومتر جهت داشتن کنترل ولوم صدا

در مدارهای جدید به جای این قسمت یک آی سی جایگزین می شود.

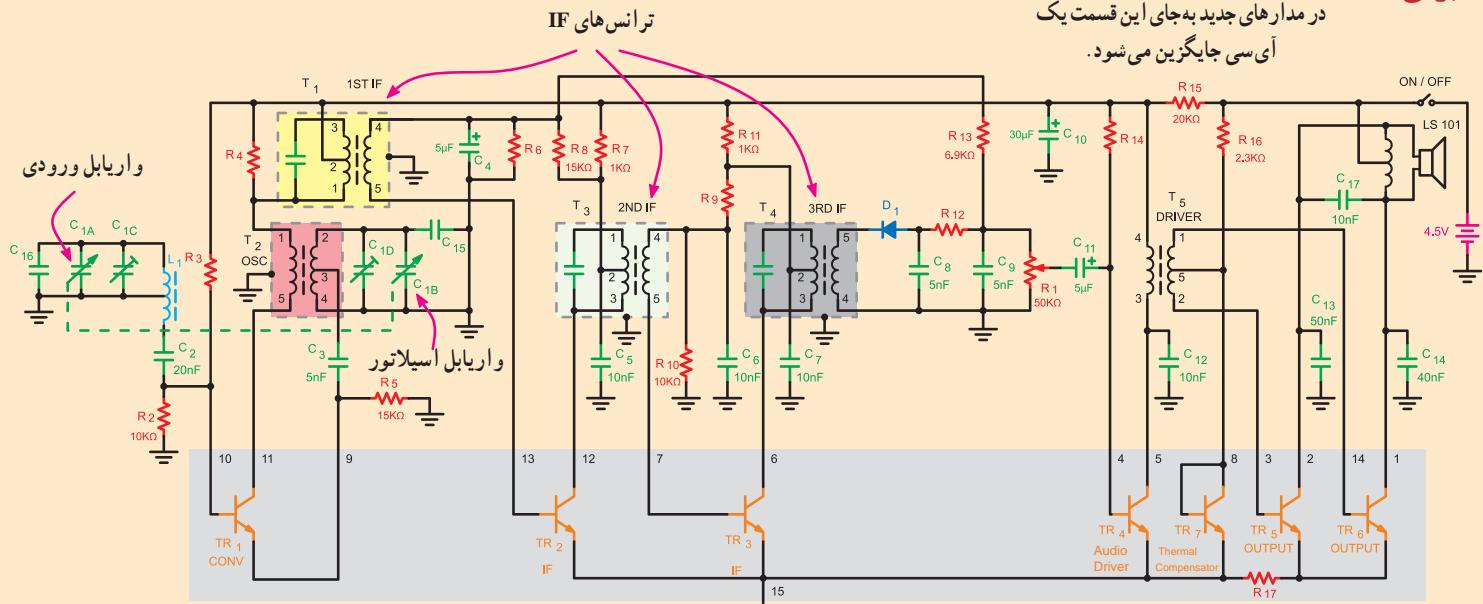

شکل ۶-۴۹ - نقشه کامل گیرنده رادیویی سوپر هترو دین یک موج با آی سی

IF که در شکل مشخص شده اند در خارج از مدار آی سی قرار دارند. نقش مدار دی کوپلینگ (Decoupling) را دارند و مانع ورود نوسان های خط تغذیه به مدار می شوند. بررسی جزئیات نقشه به عنوان فعالیت فوق برنامه به فراگیر واگذار می شود.


۶-۲۵ - گیرنده رادیویی سوپر هترو دین یک موج با آی سی AM

نقشه کامل یک گیرنده رادیویی سوپر هترو دین با آی سی در شکل ۶-۵ نشان داده شده است. ترانزیستور TR_1 مدار نوسان ساز و میکسر را تشکیل می دهد. فیلتر سرامیکی (x) دارای یک پاسخ فرکانسی بسیار خوب برای باند IF است. این فیلتر در یک محفظه فلزی قرار دارد و نسبت به تشعشعات مصنونیت دارد. آی سی ZN414Z به عنوان طبقات تقویت کننده IF و آشکار ساز در مدار به کار می رود. طبقه صوت از یک آی سی تقویت کننده صوتی مناسب تشکیل شده است که سیگنال آشکار شده پیام را از سر وسط ولوم و خازن کوپلر C_{16} دریافت می کند.

ولتاژ کار این گیرنده رادیویی ۴/۵ ولت است که با استفاده از سه عدد باتری ۱/۵ ولتی تأمین می شود. آی سی شامل ۱۵ پایه است و در داخل آن تعداد ۷ ترانزیستور جای دارد. ترانزیستورها همه از نوع NPN هستند.

ترانزیستور TR_1 که بین پایه های ۹ و ۱۰ و ۱۱ آی سی قرار دارد مدار نوسان ساز و میکسر را تشکیل می دهد. پایه های ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ آی سی به ترانزیستور TR_2 اتصال دارد. این ترانزیستور به عنوان اولین طبقه تقویت کننده IF عمل می کند. دومین طبقه تقویت کننده IF توسط ترانزیستور TR_3 شکل می گیرد. این ترانزیستور به پایه های ۶ و ۷ و ۱۵ آی سی متصل شده است.

ترانزیستور TR_4 تقویت کننده درایور صوتی است و بین پایه های ۴ و ۵ و ۱۵ آی سی قرار دارد. ترانزیستورهای ۵ و ۶ طبقه تقویت کننده قدرت را تشکیل می دهند. ترانزیستور ۵ به پایه های ۲ و ۳ و از طریق R_{17} به پایه ۱۵ و ترانزیستور ۶ به پایه های ۱۴ و از طریق R_{17} به پایه ۱۵ آی سی اتصال دارد. ترانزیستور TR_7 که کلکتور آن به بیس اتصال کوتاه شده است، عملاً یک دیود جبران کننده حرارتی است و بیس امیتر ترانزیستورهای خروجی را در آستانه هدایت بایاس می کند. این دیود بین پایه های ۸ و ۱۵ آی سی قرار گرفته است. خازن واریابل، ترانسفورماتور اسیلاتور و ترانسفورماتورهای

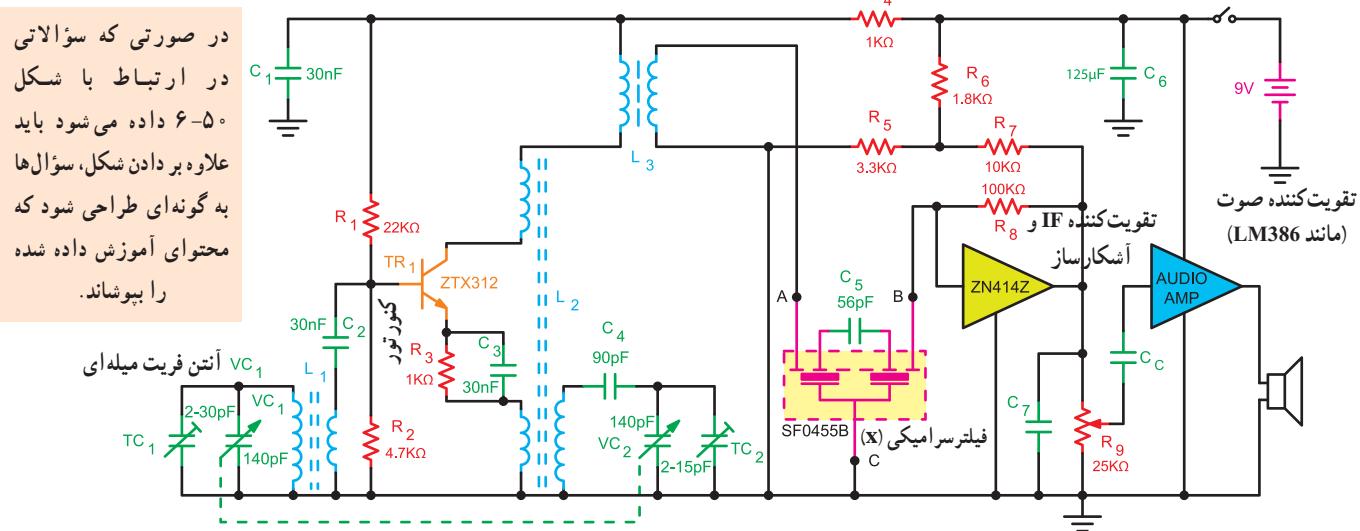

شکل ۶-۵— نقشه کامل گیرنده رادیویی سوبرهترودین با آی‌سی

- ۵— با توجه به بلوک دیاگرام داخلی آی‌سی ZN414Z، آشکارساز آن از چه نوعی است؟

برای مطالعه

با توجه به شکل ۶-۴۹، به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۶— مسیر فیدبک مثبت در ترانزیستور TR را مشخص کنید.

۷— إلمان‌های مربوط به مدار AGC کدام‌اند؟

- ۸— عمل تطبیق امپاننس بین بلندگو و خروجی تقویت‌کننده چگونه صورت می‌گیرد؟

- ۹— المان مربوط به فیلتر حذف ضربان خط تغذیه را نام ببرید.

- ۱۰— مدار انتخاب ایستگاه از چه إلمان‌هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید.

- ۱۱— ترانزیستورهای TR و TR₂ در چه کلاسی بایاس شده‌اند؟

- ۱۲— نوع نوسان‌ساز محلی گیرنده رادیویی شکل ۶-۵ را نام ببرید.

- ۱۳— مزیت استفاده از فیلتر سرامیکی در گیرنده‌های رادیویی را بنویسید.

برای هنرجویان علاقه‌مند

- عملکرد قطعات موجود در شکل ۶-۴۹ و شکل ۶-۵ که در این مبحث مطرح نشده است را مورد بررسی قرار دهید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.
- با مراجعه به منابع اطلاعاتی موجود، سیر تکاملی گیرنده‌های رادیویی و فرستنده‌های رادیویی را بررسی و تحقیق کنید.

۶-۲۶- الگوی پرسش

- چند نمونه از مزایای استفاده از مدارهای مجتمع (آی‌سی) را نسبت به قطعات جدا از هم بیان کنید.
- نوع کوپلаз طبقات داخلی آی‌سی ZN414 را بنویسید.
- المان‌های مربوط به مدار هماهنگ ورودی در گیرنده رادیویی شکل ۶-۴۵ را نام ببرید.
- بلوک دیاگرام طبقات داخلی آی‌سی ZN414Z را رسم کنید.