

## دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان

هدف‌های رفتاری : پس از پایان این فصل، از هنرجو انتظار می‌رود :

- ۱- روش‌های ترسیم نقشه‌های الکتریکی را شرح دهد.
- ۲- وسایلی الکتریکی کولر آبی را شرح دهد.
- ۳- وسایل الکتریکی فن کویل را شرح دهد.
- ۴- وسایل الکتریکی کوره هوای گرم را شرح دهد.
- ۵- وسایل الکتریکی مشعل گازوئیل سوز را شرح دهد.
- ۶- وسایل الکتریکی مشعل گازسوز را شرح دهد.
- ۷- مدار الکتریکی تابلو برق موتورخانه را توضیح دهد.



## سیمای فصل ۱۳

— دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی

ساختمان

کولر آبی

— الکتروموتور بادزن

— الکتروموتور پمپ آب

— مدار برقی

فن کویل

— مشخصات فن کویل

— الکتروموتور

— ترمومترات اتاقی

— مدار الکتریکی فن کویل

— شیر موتوری سه راهه

— مدار الکتریکی با شیر سه راهه موتوری

— مدار الکتریکی فن کویل سقفی

کوره هوای گرم  
مشعل گازوئیل سوز  
— الکتروموتور  
— شیر برقی  
— ترانسفورماتور جرقه  
— چشم الکتریک  
— رله مشعل  
مشعل گاز سوز

— میله یونیزاسیون  
— کلید کنترل فشار گاز  
— کلید کنترل فشار هوا  
— رله مشعل  
تابلو برق موتور خانه

— دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی

ساختمان

کولر آبی

— الکتروموتور بادزن

— الکتروموتور پمپ آب

— مدار برقی

فن کویل

— مشخصات فن کویل

— الکتروموتور

— ترمومترات اتاقی

— مدار الکتریکی فن کویل

— شیر موتوری سه راهه

— مدار الکتریکی با شیر سه راهه موتوری

— مدار الکتریکی فن کویل سقفی



## آشنایی با دانشمندان

### لرد کلوین

ویلیام تامسون نخستین بار ون کلوین (۱۸۲۴ – ۱۹۰۷) که

بیشتر با نام «لرد کلوین» مشهور است، ریاضیدان، فیزیک‌دان و

مهندس بریتانیایی که از پیشگامان مهم علوم طبیعی بود.

او به خاطر پیشنهاد مقیاس «دماهی مطلق» معروف است که به افتخار

او «مقیاس دماهی کلوین» نام گرفته است. صفر کلوین پایین‌ترین


دماهی ممکن است که با هیچ فرآیند فیزیکی نمی‌توان به آن رسید اما

می‌توان به آن تردیک شد.

انتقال اطلاعات به آن سوی اقیانوس اطلس از طریق کابل‌های

زیردریایی، تحلیل ریاضی الکتریسیته و ترمودینامیک و وحدت

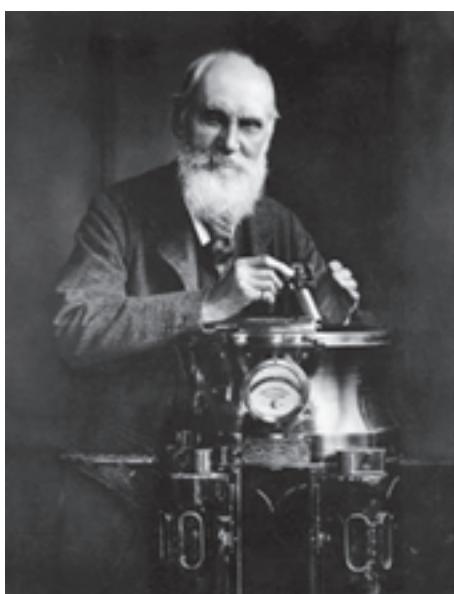بخشیدن به حوزه‌های مختلف فیزیک از دلایل شهرت اوست.




## ۱۳- دستگاه‌های الکتریکی تأسیسات مکانیکی ساختمان

دیاگرام تصویری<sup>۱</sup> ترسیم می‌شوند.

**۱۳-۱- دیاگرام نرdbانی:** در روش نرdbانی ترسیم نقشه‌های الکتریکی، مدارها به صورت خطوط موازی (معمولًاً افقی) ترسیم می‌شوند که به دو خط عمودی در دو طرف متصل می‌شوند. معمولًاً خط عمودی سمت راست نول و خط عمودی سمت چپ فاز است. اگر خطهای موازی به صورت عمودی ترسیم شوند به دو خط افقی متصل می‌شوند، که خط افقی بالا فاز و خط افقی پایین نول خواهد بود. در روش ترسیم نرdbانی نقشه‌ها تحلیل، بررسی و تعقیب مدار آن‌ها از روش ترسیم تصویر آسان‌تر است.

**۱۳-۲- دیاگرام تصویری:** در مدارهای تصویری شکلی را که تقریباً شبیه قرار گرفتن وسایل الکتریکی است ترسیم می‌کنند. نقاط اتصال را همان‌گونه که در وسایل وجود دارد نشان می‌دهند و ارتباط بین نقاط اتصال را نقطه به نقطه ترسیم می‌کنند. در روش دیاگرام تصویری چون ارتباط نقطه به نقطه مدار نشان داده شده است اجرا و تعمیر آسان‌تر صورت می‌گیرد.


مدار راه اندازی یک یخچال خانگی در شکل ۱-۱۳-الف به صورت نرdbانی و شکل ۱-۱۳- ب به صورت تصویری نشان داده شده است.

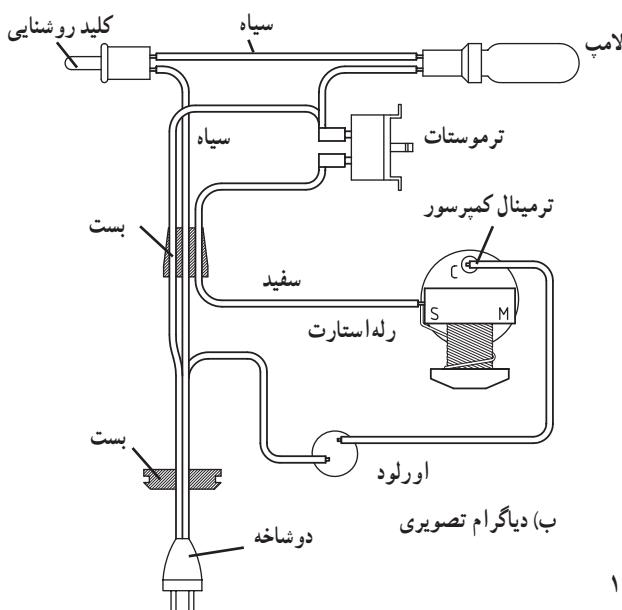

شکل ۱-۱۳
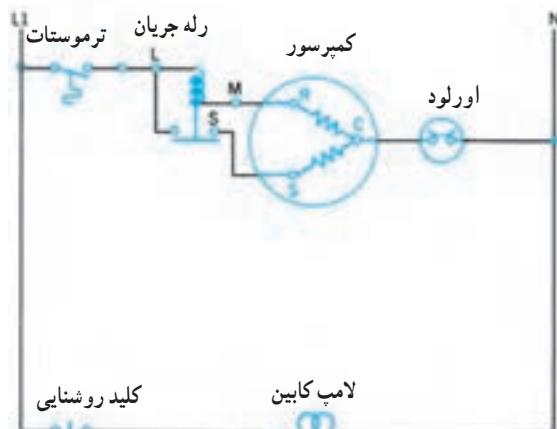
### ۱- نقشه‌های الکتریکی

نقشه‌های الکتریکی به دو صورت دیاگرام نرdbانی<sup>۱</sup> و



الف) دیاگرام نرdbانی

دستگاه‌های تأسیسات مکانیکی ساختمان مانند پمپ‌ها، مشعل‌ها، فن کویل‌ها، کولرها و... انرژی محركة خود را از دستگاه‌های الکتریکی دریافت می‌کنند. بنابراین آشنایی با مبانی الکتریسیته و وسایل الکتریکی و آشنایی با مدارهای الکتریکی دستگاه‌های مکانیکی برای کسانی که با آن‌ها سروکار دارند و وظیفه راه اندازی، سرویس و نگهداری آن‌ها را بر عهده گرفته‌اند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.


در فصل‌های گذشته کتاب با مبانی الکتریسیته و وسایل الکتریکی، مانند مقاومت، سلف، خازن، و الکتروموتور... آشنا شدید. در این فصل دستگاه‌های الکتریکی مورد استفاده در تأسیسات مکانیکی معرفی و شرح داده می‌شود تا توانایی لازم را در راه اندازی، سرویس، نگهداری و احیاناً تعمیر آن‌ها، کسب نمایند. قسمتی از اشکالات که در تأسیسات مکانیکی به وجود می‌آید از نوع الکتریکی است. آشنایی و تسلط به دستگاه‌ها و مدارهای الکتریکی باعث می‌شود که اشکال موجود به آسانی شناسایی و برطرف گردد.

## ۱۳-۲- کولر آبی

این کولرهای مطابق شکل ۱۳-۲ دارای پوشالهای تبخیر و پمپ گردش آب برای بالا بردن آب از تشتک تا سیستم توزیع به پوشالها است. یک بادزن، هوا را از روی پوشالهای تبخیری مکش کرده به فضایی که باید سرد شود می‌فرستد. کولرهای آبی در اندازه‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سی افام (فوت مکعب در دقیقه) ساخته می‌شوند.

لوله‌های پخش‌کننده آب

به بالای پوشالها

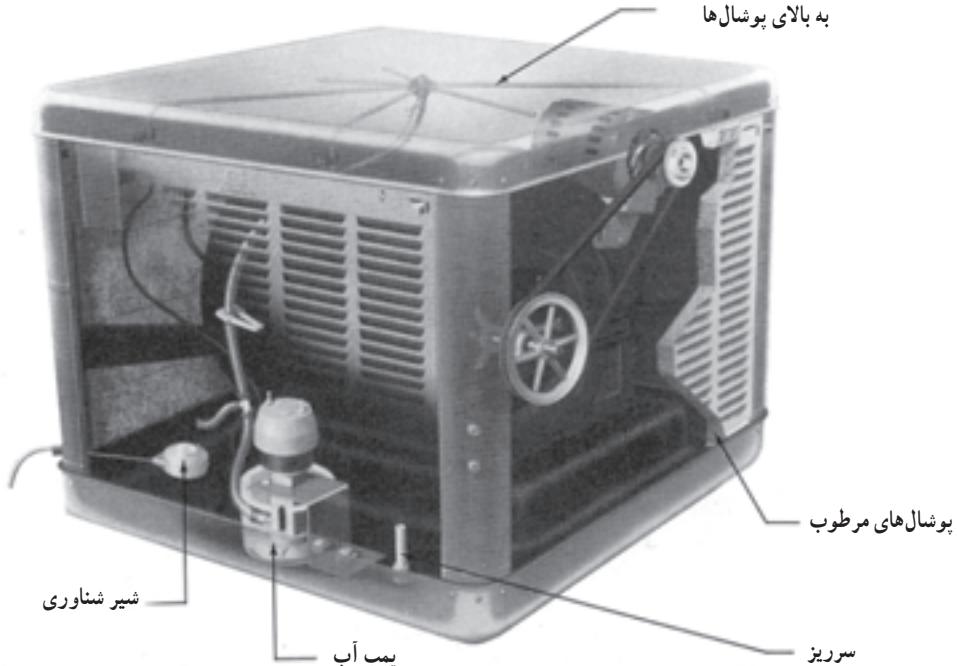

شکل ۱۳-۲- کولر آبی

۳- کولر مدل ۴۰۰۰ دارای طول و عرض ۸۷ سانتی‌متر و ارتفاع یک‌متر است. داشتن ابعاد کولر راهنمای خوبی برای انتخاب محل نصب است.

۴- الکتروموتور بادزن کولر از نوع تک‌فاز، دوسرعته بوده برای مدل‌های ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰ از موتور با توان  $\frac{1}{3}$  اسب بخار و برای مدل ۶۵۰ از موتور با توان  $\frac{1}{4}$  اسب بخار استفاده می‌شود.

۵- الکترو پمپ آب از نوع تک‌فاز و یک سرعته برای تمام مدل‌ها دارای قدرت  $\frac{1}{6}$  اسب بخار حدود ۱۲ وات است.

در جدول ۱۳-۱ مشخصات یک نمونه کولر آبی آورده شده است. این جدول نشان می‌دهد:

- ۱- مدل کولرنشانده‌هوده‌هی کولر بر حسب سی افام در دور زیاد است.

- ۲- یک کولر ۳۵۰۰ در شرایط معمولی می‌تواند فضایی به حجم ۱۸° متر مکعب را خنک کند. اگر ارتفاع فضای  $\frac{2}{8}$  متر در نظر بگیریم از تقسیم بر  $\frac{2}{8}$  عدد  $\frac{64}{3}$  به دست می‌آید و نشان می‌دهد که این کولر می‌تواند زیربنای ۶۴ متر مربعی را خنک کند.

### جدول ۱۳-۱ مشخصات یک نمونه کولر آبی

مشخصات الکتروویپ			مشخصات الکتروموتور فن			وزن	ارتفاع	طول عرض	مقدار مصرف آب در ۲۵° و ۲۰٪ رطوبت	حجم مناسب برای استفاده در شرایط عادی	مقدار هوای خنک در دقیقه در متر مکعب	مقدار هوای خنک به فوت مکعب در دقیقه	مدل		
ولتاژ ولتاژ	سرعت سرعت	قدرت اسب بخار	ولتاژ ولتاژ	سرعت سرعت	قدرت اسب بخار	کیلوگرم	میلی متر	میلی متر	لیتر در ساعت	متر مکعب	دور زیاد دور کم	دور زیاد دور کم	دور کم		
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۴۵	۸۵°	۷۳°	۲۴	۱۸°	۹۹	۶۶	۳۵۰۰	۲۳۵۰	۳۵۰۰
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۶۵	۱۰۰۰	۸۷°	۳۳	۲۷°	۱۱۴	۷۶	۴۰۰۰	۲۷۰۰	۴۰۰۰
۲۲۰	۱	$\frac{1}{6}$	۲۲۰	۲	$\frac{1}{3}$	۸۳	۱۱۵°	۸۷°	۴۵	۳۸°	۱۸۵	۱۲۴	۶۵۰۰	۴۳۵۰	۶۵۰۰

راه اندازی از کلید تابع دور (کلید گریز از مرکز) استفاده می‌شود  
از نوع آسنکرون قفس سنجابی فاز شکسته با سیم پیچ استارت  
(شکل ۱۳-۳).

۱۳-۲-۱ الکتروموتور بادزن : الکتروموتور بادزن  
و دو دور است و برای خارج کردن سیم پیچ استارت پس از



الف) موتور کولر



ب) کلید گریز از مرکز

شکل ۱۳-۳


۱۳-۲-۲- پمپ آب : برای گردش آب بین تشتک و پوشال‌ها از یک الکتروویپ با قدرت کم استفاده می‌شود. الکتروموتور از نوع آسنکرون با قطب چاک دار است (شکل ۱۳-۴).




شکل ۱۳-۴- الکتروپمپ کولر

می‌گردد و با زدن پل دوم از کلید دوپل فاز L1 به پایه مشترک کلید تبدیل SW2 می‌رسد و الکتروموتور اصلی کولر، با توجه به وضعیت کلید تبدیل، با یکی از دورهای تندری یا کند راه‌اندازی می‌شود. برای تغییر دور موتور کولر وضعیت کلید تبدیل را تغییر می‌دهیم. به طور کلی کلیدهای کولر شامل یک کلید دوپل و یک کلید تبدیل است. شکل ۱۳-۵- ب مدار برقی کولر را به روش تصویری نشان می‌دهد.

۱۳-۲-۳- نقشه مدار برقی کولر آبی : نقشه برقی کولر : شکل ۱۳-۵- الف مدار برقی کولر آبی را به صورت شماتیک و با روش نزدبانی نشان می‌دهد. مصرف کننده‌های الکتریکی عبارت اند از : الکتروموتور کولر که با MTR1 و موتور پمپ آب که با MTR2 نشان داده شده است. مصرف کننده‌ها از یک طرف مستقیماً به نول وصل شده‌اند و فاز L1 پس از عبور از فیوز به پایه مشترک کلید دوپل می‌رسد. با زدن یک پل از کلید دوپل موتور پمپ MTR2 راه‌اندازی

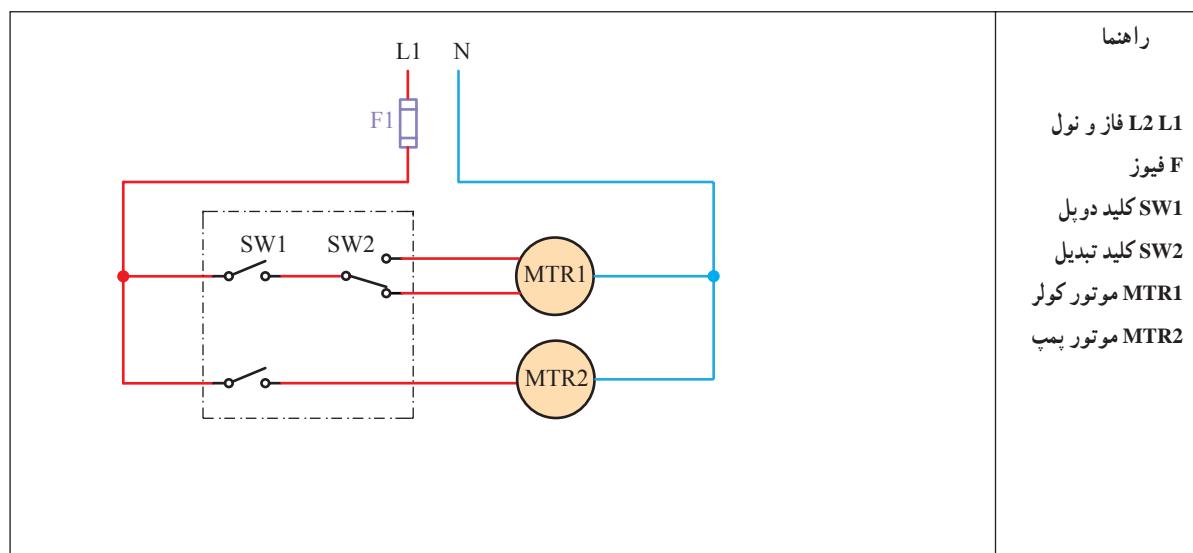

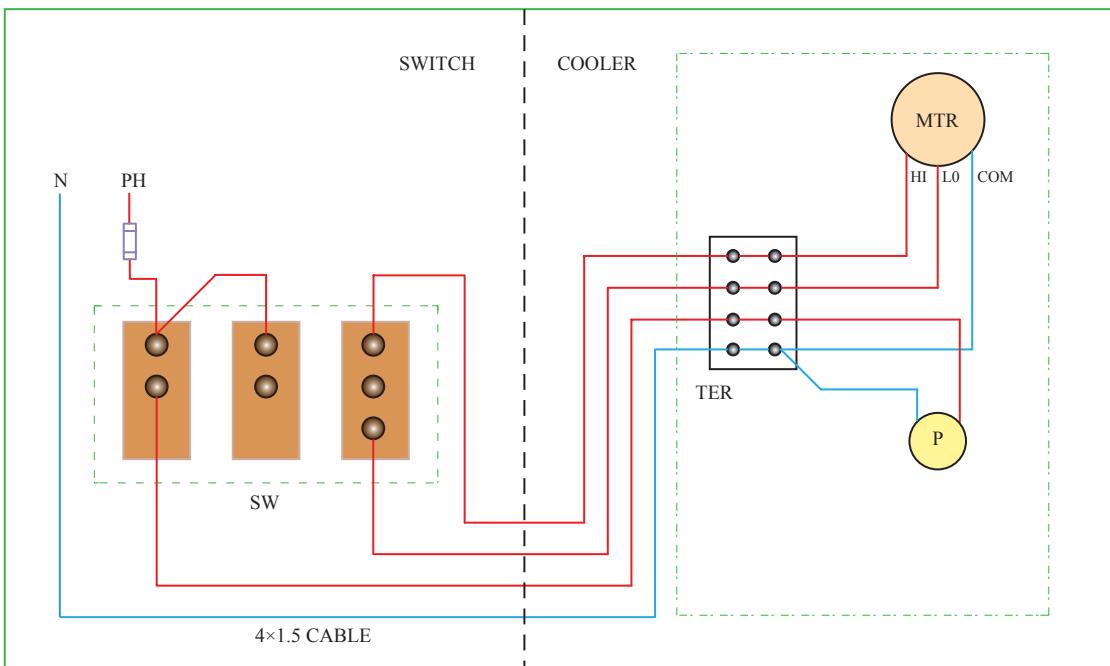

راهمنا :


TER	ترمینال کولر	موتور پمپ	فاز و نول N,ph
SW	کلید کولر	قسمت کلید	فیوز F
HI,Lo,COM	مشتک کند، تند	قسمت کولر	موتورکولر MTR
4×1.5 CABLE			

ب) مدار برقی کولر به صورت تصویری و اجرایی


شکل ۱۳-۵
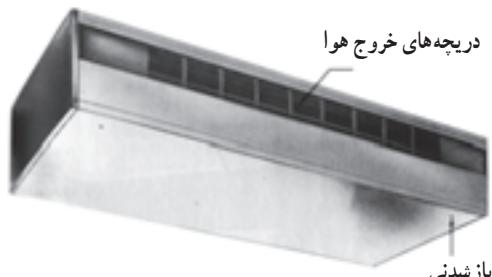
### ۱۳-۳ فن کویل


فن کویل ها را بر اساس مقدار هوادهی آنها بر حسب سی اف ام<sup>۱</sup> (فوت مکعب در دقیقه) درجه بندی می نمایند و در ظرفیت های ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ فوت مکعب در دقیقه در بازار موجود است. در جدول ۱۳-۲



الف) فن کویل سقفی

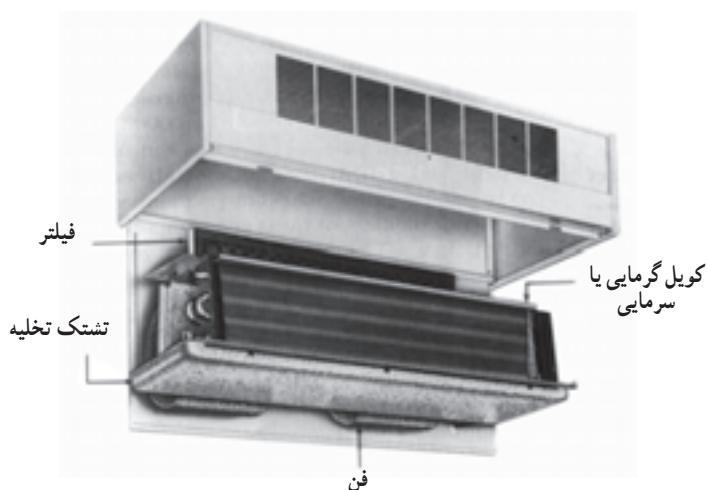

ب) فن کویل سقفی نمای داخل

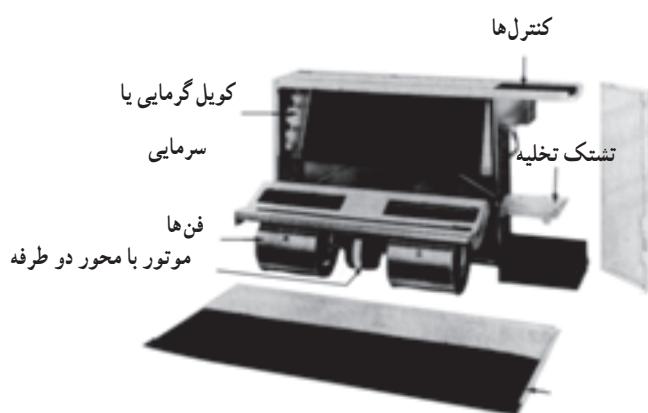

ج) فن کویل زمینی

شکل ۱۳-۶ فن کویل

<sup>۱</sup> Cubic Feet per Minute (CFM)

مدل فن کویل ها از یک شرکت تولیدی با ظرفیت گرمایی و سرمایی و مقدار آب جریانی معروفی می شود.

جدول ۱۳-۲ - ظرفیت نامی گرمایی و سرمایی فن کویل

Unit	Air flow rate gpm	Water flow		Net cooling cap. Btu/hr		Net heating cap. Btu/hr
		Cooling	Heating	Total	Sensible	
SF-02	200	1.6	2.1	7,800	5,300	20,100
SF-03	300	2.5	3.1	12,400	8,300	30,300
SF-04	400	3.2	4.1	16,100	10,800	39,500
SF-06	600	4.4	5.8	21,900	15,000	56,000
SF-08	800	6.0	7.7	30,000	20,300	74,700
SF-10	1000	7.5	9.6	37,500	25,300	93,500
SF-12	1200	9.5	11.8	47,400	31,600	114,600

در جدول ۱۳-۳ داده های مکانیکی و الکتریکی در مورد قدرت موتورهای الکتریکی مورد استفاده ، شدت جریان نامی و فن کویل ها آورده شده است. اطلاعاتی که در این جدول آمده دور تقریبی موتورها در حالت های کم، متوسط و بالا . است، عبارت اند از : سطح عبور هوا، تعداد فن ها، تعداد موتورها،

جدول ۱۳-۳ - داده های فیزیکی فن کویل

Unit Size	SF-02	SF-03	SF-04	SF-06	SF-08	SF-10	SF-12
Face Area (sq.ft.)	0.9	1.4	1.6	1.9	2.4	3.1	3.8
Number of Fans	1	2	2	2	3	4	4
Number of Motors	1	1	1	1	2	2	2
Nominal Motor HP	1/30	1/25	1/25	1/20	1/20	1/20	1/20
Total Name Plate-Amps	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.6
Approximate RPM							
High	1285	1285	1285	1285	1285	1285	1285
Medium	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Low	700	700	700	700	700	700	700

Note: Motor electrical characteristics are 220 V, 1 PH, 50 Cycles.

۵- سرعت موتورهای فن کویل در سه حالت کم، متوسط، زیاد چند RPM (دور در دقیقه است)؟

پاسخ :

### ۱۳-۳-۱ الکتروموتور : موتورهای چند سرعته

از روی تعداد زیاد سیم‌ها در محل اتصال الکتریکی موتور مشخص می‌شوند (شکل ۱۳-۷-الف و ب).

وقتی که مقاومت سیم پیچی موتور کاهش می‌باید سرعت موتور افزایش پیدا می‌کند. سرعت کم هنگامی است که هر سه مقاومت در مدار قرار گیرند.

برای آشنایی با این جدول به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

۱- در کدام یک از مدل‌های فن کویل از یک عدد فن و یک عدد موتور استفاده شده است؟

پاسخ :

۲- در کدام یک از مدل‌های فن کویل از یک عدد موتور و دو عدد فن استفاده شده است؟


پاسخ :

۳- کمترین و بیشترین قدرت الکتریکی موتورهای فن کویل چند اسب بخار و چند وات می‌باشد؟

پاسخ :

۴- حداکثر مصرف یک موتور فن کویل چند آمپر است؟

پاسخ :

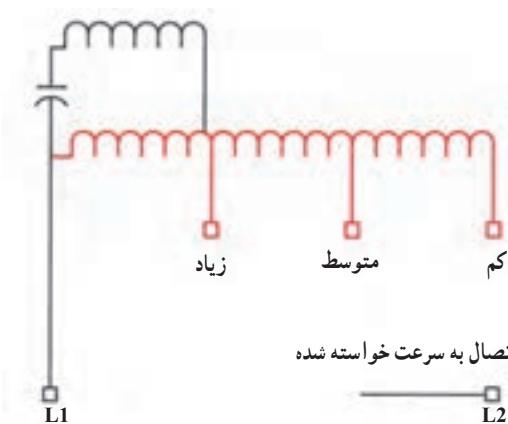



(الف)

(ب)

شکل ۱۳-۷- موتور سه سرعته فن کویل و نمودار سیم پیچی آن

۱۳-۳-۲- ترموموستات<sup>۲</sup> اتاقی : ترموموستات‌ها و سایلی هستند که به تغییر درجه گرما (دما) حساس هستند و دمای هوای اتاق یا آب جریانی در سیستم‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع را کنترل می‌کنند. از خاصیت انبساط و انقباض جامدات، مایعات و گازها در ساختمان حس کننده‌های دما استفاده می‌شود.


موتور اکثر فن کویل‌ها از نوع قطب چاک دار است که در قدرت‌های کم ساخته می‌شوند. موتورها با قطب چاک دار بیشتر برای گرداندن فن‌ها در تهویه مطبوع مانند فن کندانسر، فن فن کویل‌ها و فن اوایپراتور به کار گرفته می‌شوند (شکل ۱۳-۸-الف و ب).

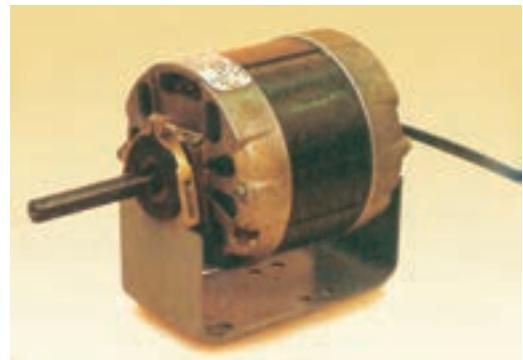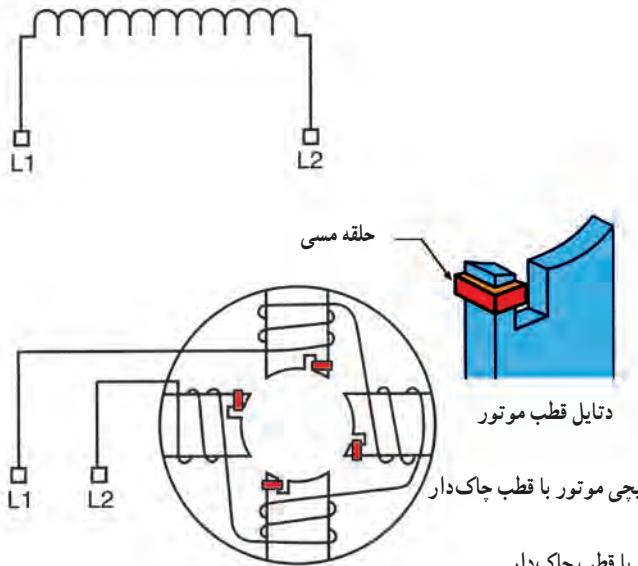

شکل ۱۳-۸ - موتور با قطب چاک دار


در شکل ۱۳-۹ چند نمونه از حسکننده‌های دما که در ساختمان ترمومترها استفاده می‌شود نشان داده شده است.

### مطالعه آزاد

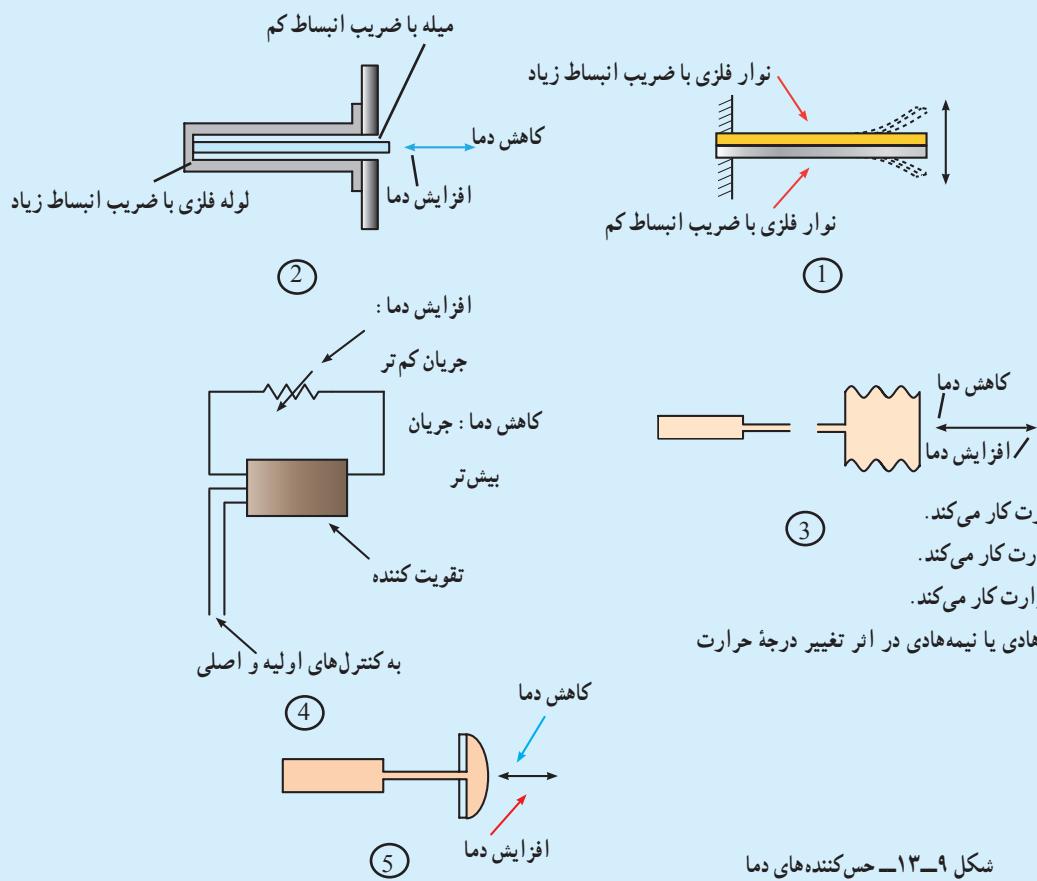

شکل ۱۳-۹ - حسکننده‌های دما

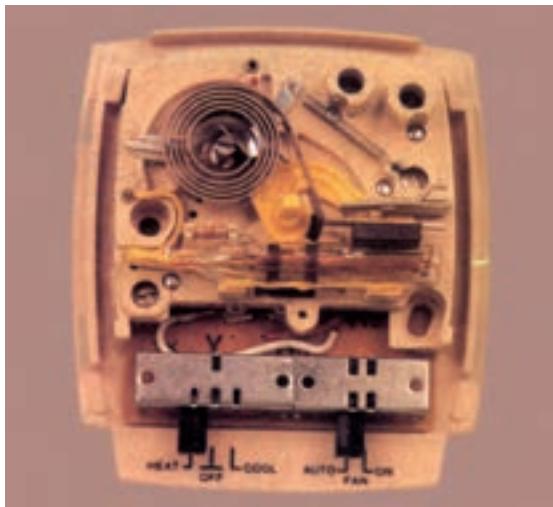- ۱- بر مبنی انبساط فلز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۲- بر مبنای انبساط فلز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۳- بر اساس انبساط گاز در اثر حرارت کار می‌کند.
- ۴- بر اساس تغییر مقاومت یک هادی یا نیمه‌هادی در اثر تغییر درجه حرارت کار می‌کند.
- ۵- دیافراگم



ترموستات اتاقی در سه نوع ساخته می‌شود.

#### ۱— ترموموستات تابستانی :

اثر پایین رفتن دما از حد تنظیم شده مدار را قطع می‌کند. این ترموموستات با علامت اختصاری

در مدارها نشان داده می‌شود. ترموموستاتی که بر روی دستگاه‌های سردکننده مانند یخچال، فریزر، کولرگازی و آب سردکن نصب می‌شود از این نوع است.

#### ۲— ترموموستات زمستانی :

اثر بالارفتن دما مدار را قطع می‌کند. این ترموموستات با علامت اختصاری

نشان داده می‌شود. این نوع ترموموستات




برای کنترل دستگاه‌های گرم کننده نصب می‌شود. ترموموستات دیگر، ترموموستات جداری و ترموموستات نصب شده بر روی فن کویل در زمستان از این نوع می‌باشد.

#### ۳— ترموموستات دو فصلی :

دارای یک کلید تبدیل است. به طوری که می‌تواند هم در حالت تابستانی و هم در حالت زمستانی قرار گیرد چون فن کویل وسیله‌ای است که اغلب هم در تابستان و هم در زمستان از آن استفاده می‌شود، از این ترموموستات برای کنترل کار فن کویل استفاده می‌شود. ترموموستات دو فصلی با علامت اختصاری

نشان داده می‌شود.

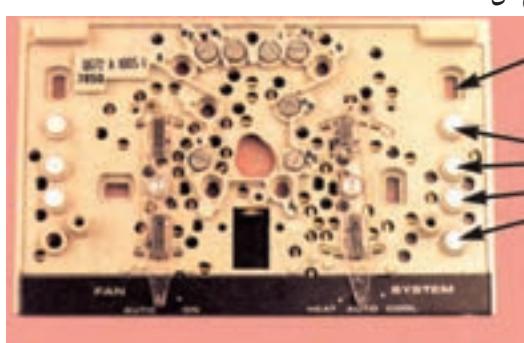

نگهدارنده  
برخی  
از اتصال‌های  
الکتریکی به  
ترموستات


است. پایه ترموموستات از آن جدا می‌شود و روی دیوار نصب می‌گردد. پایه ترموموستات شکل ۱۳-۱۰ شامل حباب جبوه‌ای - مقاومت جلوانداز و اهرم حرکت کننده برای تنظیم دما است. وقتی ترموموستات در حال کار است ترمومتر روی صفحه، دمای تنظیم شده را نشان می‌دهد. در پایه ترموموستات شکل ۱۳-۱۱ اهرم کلید انتخاب ON - FAN - OFF - cool - HEAT ملاحظه می‌شود و در شکل ۱۳-۱۱ دو نمونه پوشش تزیینی ترموموستات را مشاهده می‌کنید.

شكل ۱۳-۱۰— سه نمونه پایه ترموموستات



شکل ۱۳-۱۱- ترمومتر دو فصلی
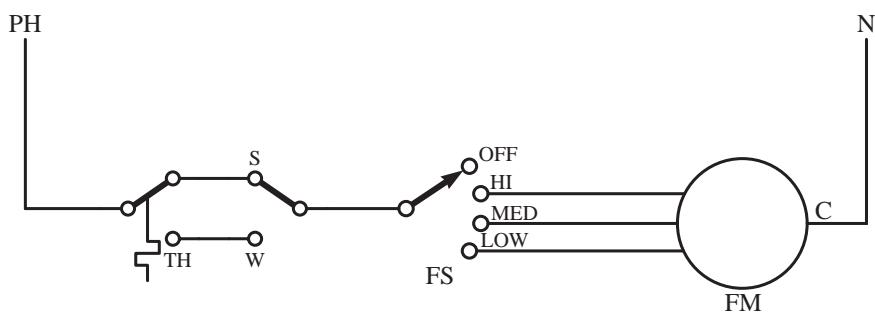
### ۱۳-۳-۳- مدار الکتریکی فن کویل با استفاده از ترمومتر دو فصلی قطع و وصل



راهنمای نقشه:		
S-۹ : تابستان	HI-۵ : دور زیاد	N-۱ : نول
W-۱۰ : زمستان	MED-۶ : دور متوسط	C-۲ : مشترک
TH-۱۱ : ترمومتر	LOW-۷ : دور کم	FM-۳ : موتور فن
PH-۱۲ : فاز	FS-۸ : کلید فن	OFF-۴ : خاموش

شکل ۱۳-۱۲- مدار الکتریکی فن کویل با ترمومتر دو فصلی

پایین تر رفت، ترمومتر مدار را قطع می کند و موتور خاموش می شود. در زمستان چنان چه کلید فصل را در حالت زمستانی گذاشته باشیم، اگر درجه حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر روی ترمومتر کمتر باشد ترمومتر موتور فن کویل را روشن می کند (اگر کلید فن کویل وصل باشد). همچنین هنگامی که درجه حرارت محل از سینیگ ترمومتر بالاتر رفت، ترمومتر قطع می گردد و موتور فن کویل خاموش می شود (شکل ۱۳-۱۲).


شرح مدار: ترمومتر دو فصلی دارای یک کلید انتخاب فصل است که در زمستان باید کلید را روی W و در تابستان آن را بر روی S قرار داد. اگر کلید فصل را صحیح قرار داده باشیم (برای مثال در تابستان بر روی S) حال اگر درجه حرارت محیط از عدد تنظیم شده بر روی ترمومتر بیشتر باشد، ترمومتر مدار را وصل خواهد کرد و موتور فن کویل با همان سرعتی که بهوسیله کلید انتخاب می شود، شروع به کار می کند و هنگامی که درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترمومتر

نیاز به گرمای سرما داریم ترموموستات وصل است و توپی داخلی شیر در اثر کار موتور در حالتی قرار می‌گیرد که مسیر B بسته باشد. مسیر آب از AB به A باز است، آب وارد کویل شده و از مسیر برگشت خارج می‌شود. پس از رسیدن دمای اتاق به درجه تنظیم شده ترموموستات برق موتور را قطع می‌کند، توپی شیر بر اثر نیروی فرحرکت می‌کند و مسیر AB به A را قطع می‌کند و مسیر AB را باز می‌کند. در این حالت آب وارد کویل نمی‌شود و از B وارد لوله برگشت می‌شود.

**۱۳-۴-شیر موتوری سه راهه:** اگر از فن کویل برای گرم کردن یا خنک کردن اتاق استفاده شود برای کنترل دمای اتاق دو راه وجود دارد:


- ۱- خاموش کردن فن که اغلب به این روش عمل می‌شود.
- ۲- استفاده از شیر موتوری سه راهه در مسیر لوله کشی فن کویل.

در این روش فن خاموش نمی‌شود و ترموموستات در مسیر مدار الکتریکی شیر موتوری قرار می‌گیرد. چگونگی لوله کشی شیر موتوری در شکل ۱۳-۱۳ نشان داده است و در حالتی که

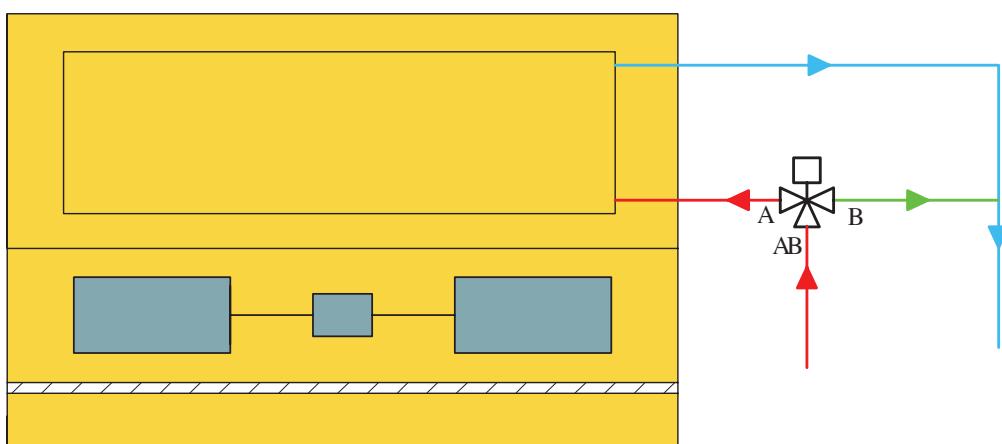


شکل ۱۳-۱۳- لوله کشی شیر موتوری سه راهی به فن کویل

در شکل ۱۳-۱۴ جزئیات و اندازه شیر موتوری نشان داده شده است.

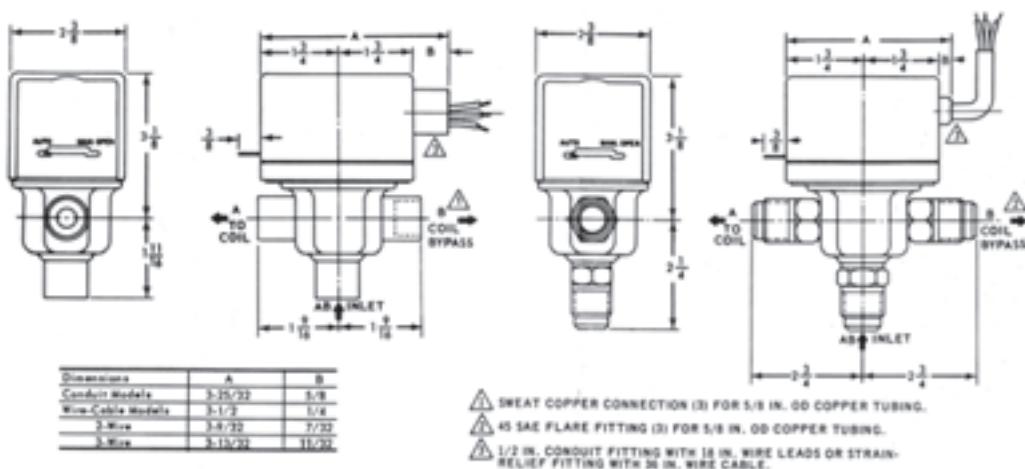


شکل ۱۴- جزئیات شیر موتوری

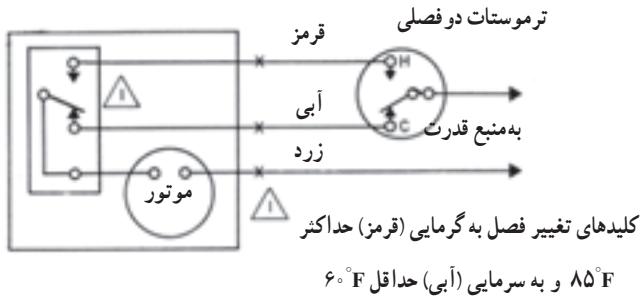در شکل ۱۳-۱۵ مدار الکتریکی و چگونگی فرمان ترموموستات به موتور الکتریکی شیر موتوری نشان داده شده است. با بودن کنترل تغییر فصل<sup>۱</sup> به طور خودکار ترموموستات در دمای  $85^{\circ}\text{F}$  در حالت زمستانی و در دمای  $6^{\circ}\text{F}$  در حالت تابستانی قرار می‌گیرد.




در شکل ۱۳-۱۶-الف و ب شکل ظاهری شیر موتوری به صورت فیتینگ فشاری (اتصال لاله‌ای) یا به صورت اتصال سه‌راهه نشان داده شده است. اتصال شیر سه‌راهه می‌تواند لحیم نرم باشد.

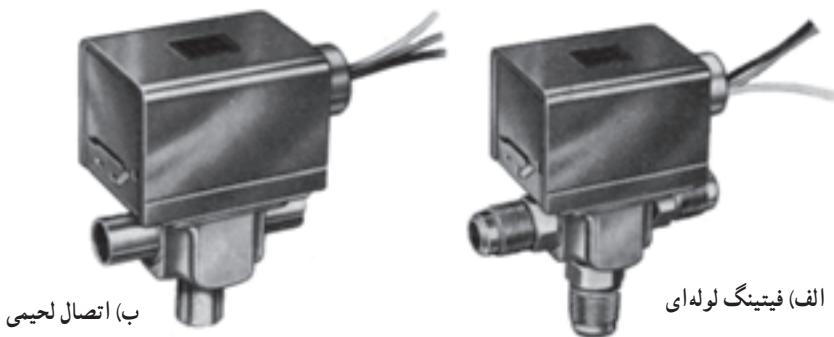

شکل ۱۳-۱۶- شیر سه‌راهه موتوری

### ۱۳-۳-۵ مدار الکتریکی فن کویل با ترموستات

دو فصلی و شیر سه راهه موتوری

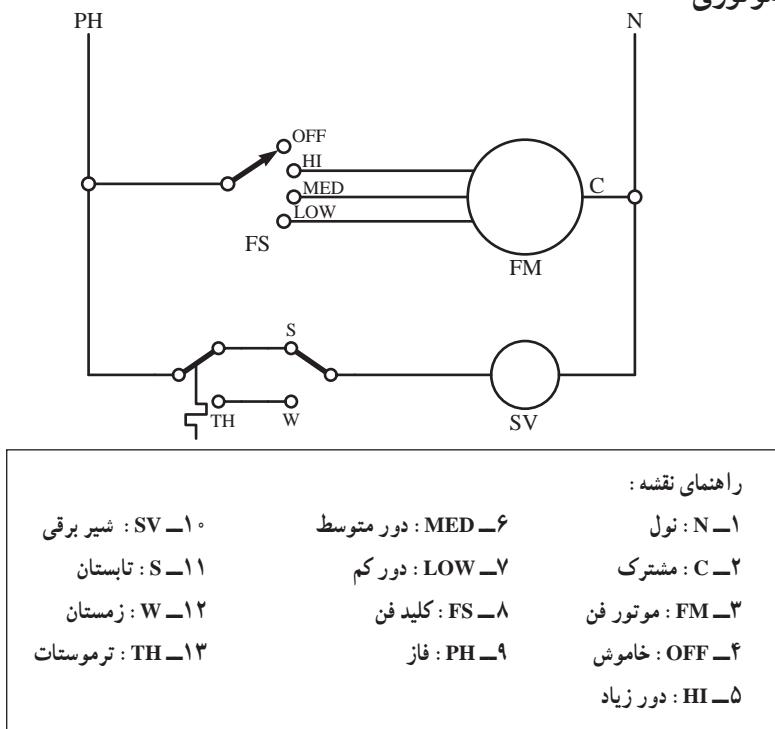

شکل ۱۳-۱۷ مدار الکتریکی یک فن کویل با ترموستات دو فصلی قطع و وصل و شیر سه راهه موتوری

شرح مدار: در این روش موتور فن همیشه روشن است کویل می‌گردد) و مسیر بای پاس نیز کاملاً بسته می‌شود. تا زمانی که درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر برود، ترموستات مدار را قطع می‌کند و شیر برقی مسیر ورود آب به داخل کویل را کاملاً می‌بندد و جریان آب به تمامی از طریق لوله بای پاس وارد لوله برگشت می‌شود (شکل ۱۳-۱۷).



۱۳-۳-۶ مدار ترموستات فن کویل سقفی به همراه دستگاه کنترل از راه دور (ریموت): ترموستات در ارتفاع حدود ۱۴۰ سانتی‌متری (داخل فضای تهویه شده روی بدنه دیوار، دور از برخورد مستقیم هوای فن کویل و همچنین دور از پنجره‌های خارجی) به صورت روکار نصب می‌شود. برق ۲۲۰ ولت وارد آن می‌شود و از آن جا تا محل استقرار فن کویل سقفی یا دیواری چهار عدد سیم کشیده می‌شود که یکی از آن‌ها سیم نول و سه تای دیگر برای دورهای کم، متوسط و زیاد است.

هرگاه بخواهیم، می‌توانیم از طریق ترموستات یا از طریق ریموت به فن کویل فرمان بدھیم. به این صورت که ابتدا فصل

و از طریق کلید کنترل می‌شود. در تابستان اگر درجه حرارت محل از عدد تنظیمی ترموستات بالاتر بود و کلید زمستانی - تابستانی هم در موقعیت تابستان قرار داشت، ترموستات مدار شیر برقی وصل می‌کند. در نتیجه مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می‌شود (آب سرد وارد کویل می‌گردد) و مسیر بای پاس (راه انحرافی) صد درصد بسته می‌شود. تا زمانی که درجه حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات پایین تر برود، ترموستات مدار را قطع می‌کند. هم‌چنان شیر برقی مسیر ورود آب را به داخل کویل کاملاً می‌بندد و تمام مقدار جریان آب از طریق لوله بای پاس وارد لوله برگشت می‌شود.

در زمستان اگر درجه حرارت محل از عدد تنظیم شده بر روی ترموستات کم‌تر و کلید فصل هم در حالت زمستان گذاشته شده باشد، ترموستات مدار شیر برقی را وصل می‌کند و مسیر ورود آب به داخل کویل کاملاً باز می‌شود (آب گرم وارد

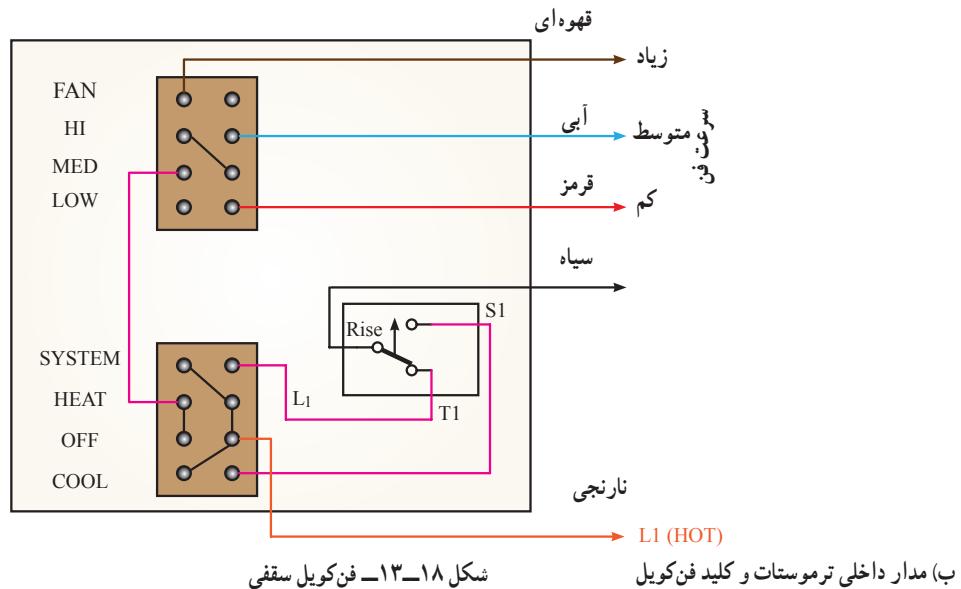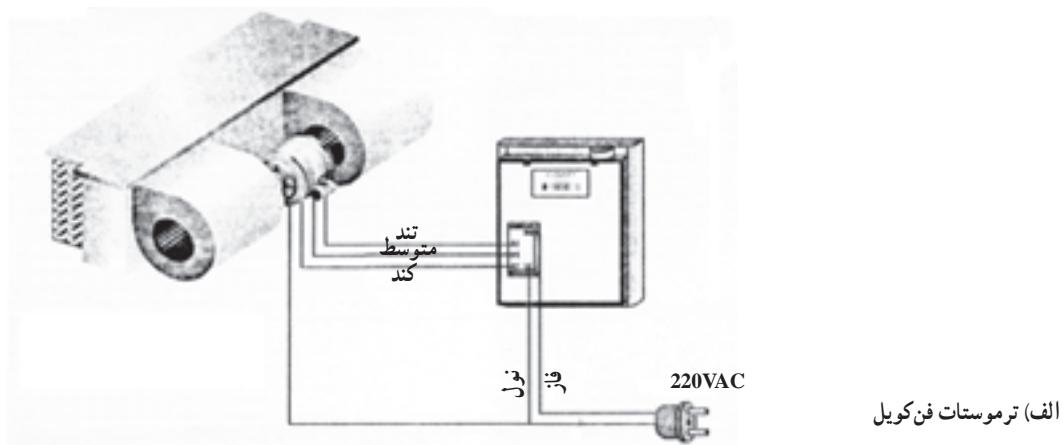مورد نظر را روی ترمومتر مشخص می‌کنیم. سپس دمای مورد نظر را برای تهویه تنظیم می‌کنیم. ترمومتر براساس نیاز خودش دو فن کویل را انتخاب می‌کند. این تنظیمات، هم روی ترمومتر و هم روی ریموت قرار دارد. شکل ۱۳-۱۸ چگونگی سیم‌کشی و مدار الکتریکی فن کویل سقفی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۱۹ نمونه‌ای از این نوع ترمومتر را نشان می‌دهد که در آن می‌توان دور فن کویل را عوض کرد و هم‌چنین آن تحقیق کرده و گزارش تهیه کنید. در مورد چگونگی کار فن کویل سقفی و مدار الکتریکی دمای محل نیز نشان داده می‌شود.



شکل ۱۳-۱۹- ترموستات فن کویل

مبول حرارتی و بادزن تشکیل یافته است. گرمای تولید شده در


#### ۱۳-۴- کوره هوای گرم

در شکل ۱۳-۲۰ نمای ساده‌ای از کوره هوای گرم نشان

اتاق احتراق پس از عبور از جداره آن، به هوایی که در بیرون،

اتاق احتراق را احاطه کرده است منتقل می‌شود. وقتی دمای

داده شده است. کوره هوای گرم از سه قسمت اصلی مشعل،

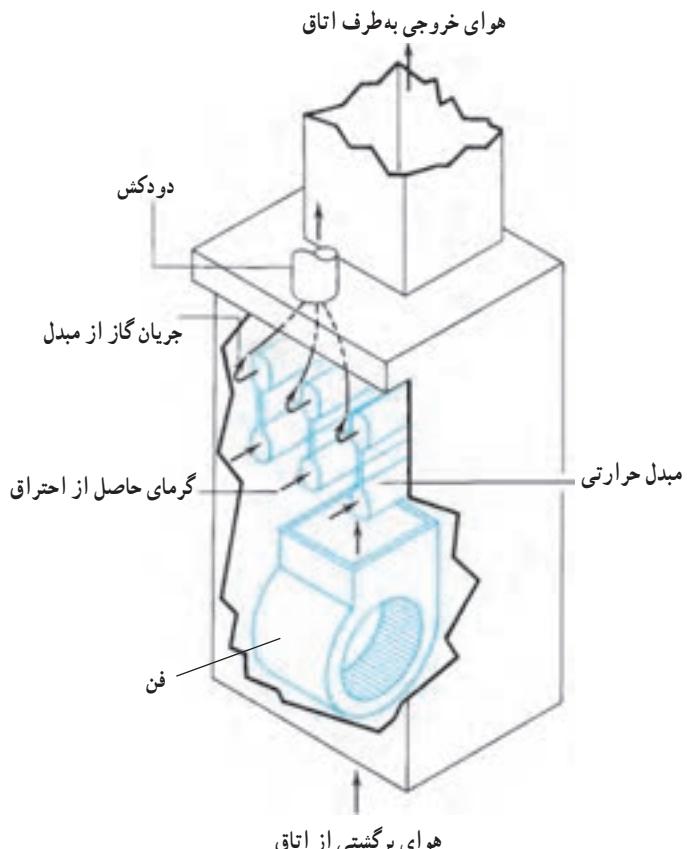

شکل ۱۳-۲۰- نمای ساده کوره هوای گرم


در شکل ۱۳-۲۱-ب کلید حد در مدار ۱۱۵ ولت نصب شده است. قطع شدن کلید حد موجب قطع شدن کل سیستم می‌شود.

شکل ۱۳-۲۱-پ سیم کشی کوره پایین زن یا افقی را نشان می‌دهد که دارای دو کلید حد و یک کلید کنترل استارت زمانی است. وقتی که ترموموستات سیم R (قلمز) را به سیم W (سفید) وصل می‌کند موجب تحریک شیرگاز و گرم کن مقاومتی در کنترل فن می‌شود. باز شدن شیر گاز و روشن شدن مشعل با راه اندازی فن همزمان نیست. پس از گذشت یک دقیقه گرم کن مقاومتی، بی‌متال کلید فن را به اندازه‌ای گرم می‌کند تا بتواند کلید فن را به حالت وصل درآورد و فن را راه اندازی کند.


یکی از کلیدهای حد در سمت خروجی جریان هوای کوره قرار می‌گیرد تا گرم شدن بیش از حد هوا در اثر روشن ماندن مشعل را حس کند. کلید حد دوم گرم شدن بیش از حد را در زمان جریان نداشتن هوا حس می‌کند.

هوای به دمایی معین مثلاً  $60^{\circ}\text{C}$  بر سرد فن شروع به کار می‌کند و هوا را از راه کanal کشی به اتاق می‌رساند.


در شکل ۱۳-۲۱-الف کوره هوای گرم توسط یک دوشاخه به پریز دیوار وصل می‌شود تا برق موتور فن و سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور را تأمین کند. ترانسفورماتور برق ۲۴ ولت در ثانویه را به وجود می‌آورد. وقتی ترموموستات اتاق وصل می‌شود، ولتاژ ۲۴ ولت بر مجموعه شیر گاز (GV) اعمال می‌شود و باعث باز شدن آن می‌شود (ترموکوپل شعله پیلوت روشن نگه داشته است). با باز شدن شیر، مشعل اصلی روشن می‌شود و دمای کوره بالا می‌رود. بالا رفتن دما توسط کلید فن حس می‌شود و وقتی دمای هوا به دمای تنظیم وصل کلید فن ( $120^{\circ}\text{F}$ ) بر سد، فن راه می‌افتد. دمای هوای کوره توسط کلید حد نیز حس می‌شود. اگر دمای کوره از حد تعیین شده برای کلید حد ( $190^{\circ}\text{F}$ ) بگذرد کلید حد شیر گاز را می‌بندد. فن به کار خود ادامه می‌دهد تا هوای گرم را از کوره خارج کند.

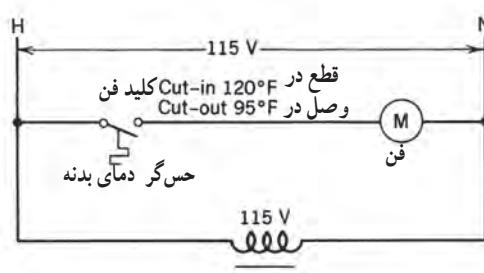

الف) کوره با ترموموستات در مدار شیر گاز

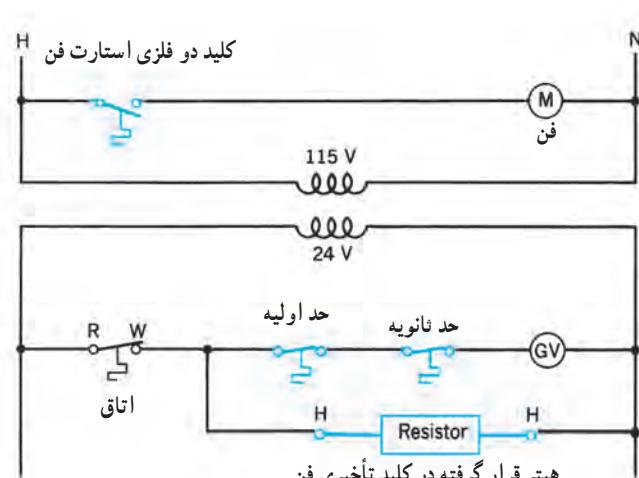

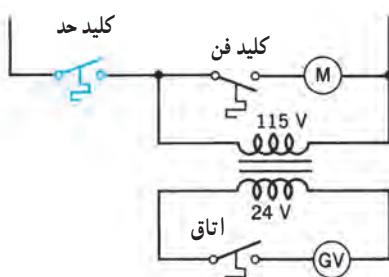ب) کوره سقفی با دو کلید حد و کلید زمانی راه انداز فن




ب) کوره با ترموموستات حد در خط ولتاژ

شکل ۱۳-۲۱-انواع مدار کوره هوای گرم


## ۱۳-۵-۲ مشعل گازوئیل سوز

قطعات الکتریکی مشعل گازوئیل سوز عبارتند از: الکتروموتور، شیربرقی، ترانسفورماتور و چشم الکتریکی

۱۳-۵-۱ الکتروموتور: الکتروموتور مشعل اعم از گازی و گازوئیلی از نوع آسنکرون با روتور قفس سنجابی است. استاتور دارای یک سیم پیچ اصلی و یک سیم پیچ راه انداز است که یک خازن با سیم پیچ راه انداز سری می شود و از نوع خازن دائم کار است. اتصال خازن ممکن است در کارخانه (۱۳-۲۲) (الف) یا در موقع راه اندازی توسط تکنسین مربوطه انجام شود (۱۳-۲۲-ب). وظیفه الکتروموتور گرداندن پمپ گازوئیل و بروانه بادزن است.

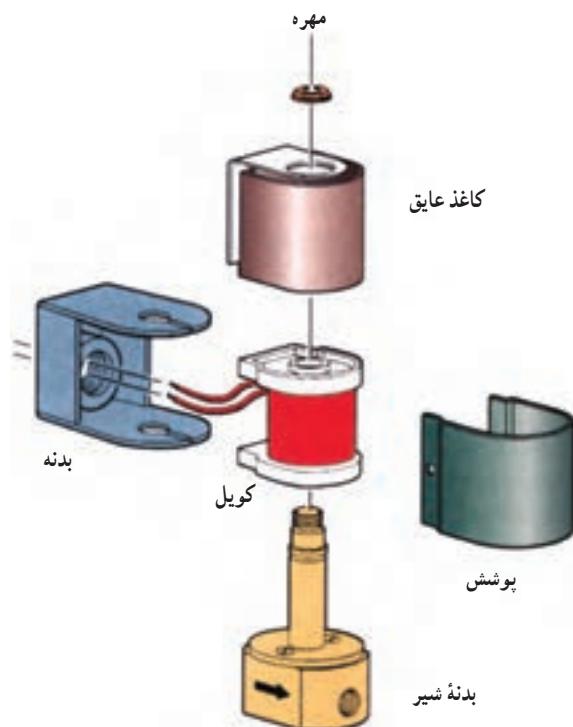

شکل ۱۳-۲۳-شیر برقی مشعل گازوئیلی

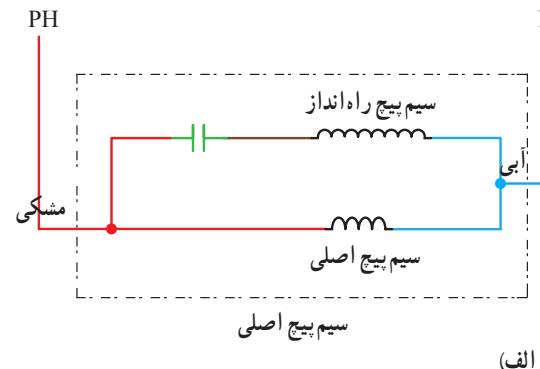

(الف)




(ب)

شکل ۱۳-۲۲-مدار الکتریکی موتور مشعل با خازن دائم کار

مورد استفاده باید بتواند ولتاژ  $220^{\circ}$  شهری را به ولتاژ  $10000$  ولت تبدیل کند. شکل ۱۳-۲۴ ترانس جرقه با الکترودهای جرقه را نشان می‌دهد.

بدنه ترانسفورماتور

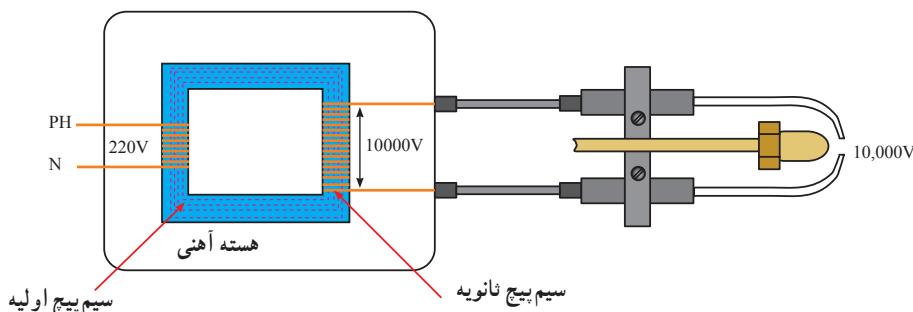


شکل ۱۳-۲۴—نمای ساده ترانسفورماتور جرقه و الکترودهای جرقه

می‌شود و به حدود  $600$  اهم می‌رسد بنابراین فتوسل می‌تواند به عنوان یک کلید قطع و وصل عمل کند، در صورت نبودن شعله مدار را قطع و با دیدن شعله مدار را وصل کند. شکل ۱۳-۲۵ جزئیات فتوسل اگر در مقابل نور قرار گیرد مقاومتش کم


استفاده در مشعل برای ایجاد ولتاژ زیاد است تا بتواند با ایجاد قوس الکتریکی در دو سر الکترودها، جرقه ایجاد کند. ولتاژ لازم برای ایجاد جرقه حدود  $10000$  ولت است و بنابراین ترانس جرقه

از جنس سولفید کادمیم و از مقاومت نوع تابع نور است. اگر نور تابد مقاومت زیادی حدود دو مگا اهم دارد و اهمتر بینهایت را نشان می‌دهد فتوسل اگر در مقابل نور قرار گیرد مقاومتش کم

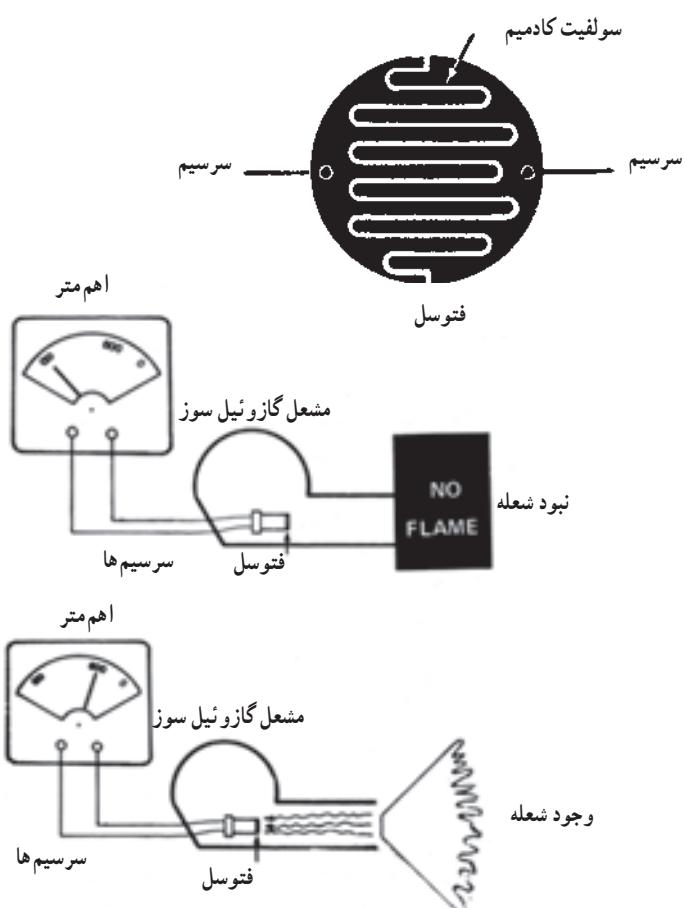

شکل ۱۳-۲۵—فوسل و عملکرد آن

**۱۳-۵-۵** مدار الکتریکی رله مشعل : رله مشعل به وجود آمدن هر نوع اشکال در ایجاد و تداوم شعله، با خاموش یک کنترل کننده الکترونیک است که بر اساس طراحی و کردن مشعل از حادثه جلوگیری می‌کند. در شکل ۱۳-۲۶ مدار برنامه‌ریزی که دارد مشعل را با اینمی روشن می‌کند و در صورت برقی پایه رله یک مشعل گازوئیل سوز نشان داده است.

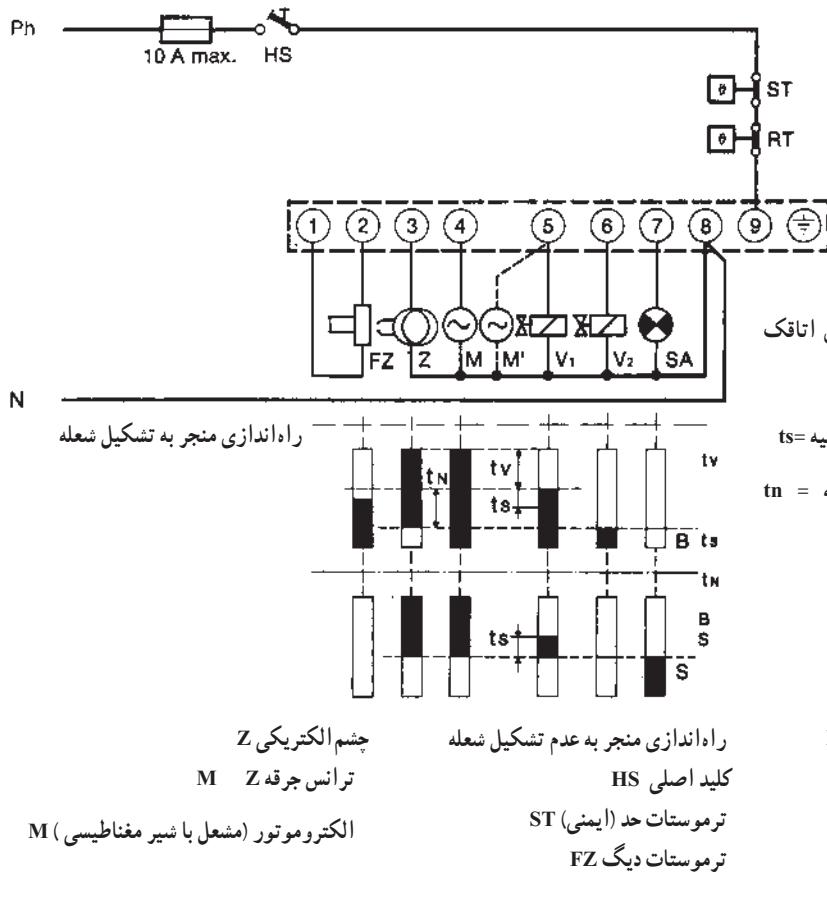


شکل ۱۳-۲۶- مدار برقی یک مشعل گازوئیلی


جرقه زدن ابتدایی با و یا بدون تخلیه فضای اتافک احتراق  $t_v = t_s$

تقریباً «۱۲» ثانیه زمان اینمی حد اکثر «۱۰» ثانیه  
ادامه زمان جرقه زدن تقریباً «۱۸» ثانیه  
کارعادی مشعل (حرکت)  $B = S$   
از کارافتادن مشعل (ریست)

در شکل ۱۳-۲۷ مدار داخلی رله نشان داده است.  
چگونگی کار دستگاه‌های الکتریکی با بررسی مدار تشریح می‌شود.

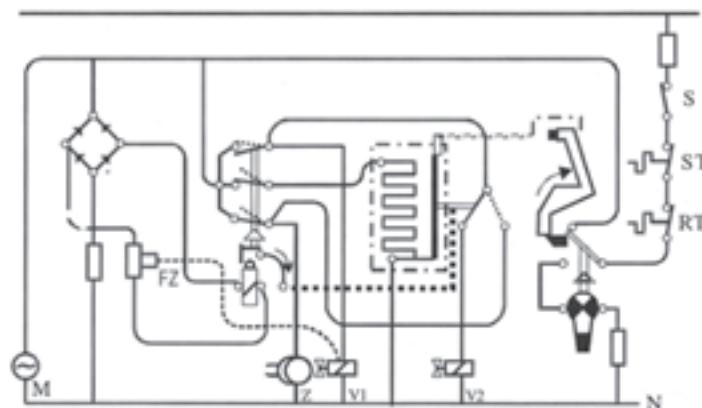


شکل ۱۳-۲۷- مدار داخلی یک رله مشعل گازوئیلی

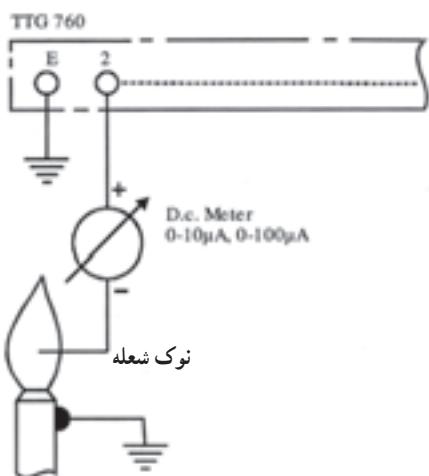

شکل ۱۳-۲۸—عملکرد میله یونیزاسیون

### ۱۳-۶-۲—کلید کنترل فشار گاز : فشار گاز ورودی

به مشعل نباید کمتر از حد معینی شود، برای اطمینان از کافی بودن فشار گاز از این کنترل استفاده می‌شود. کلید کنترل فشار گاز در مسیر فاز ورودی به مشعل قرار می‌گیرد. در محل اتصال الکتریکی این کنترل سه تیغه اتصال وجود دارد، یکی از آن‌ها مشترک (C) است. اتصال تیغه C به یکی از تیغه‌ها به صورت معمولاً بسته (NC) و به تیغه سوم به صورت معمولاً باز (NO) است که اتصال معمولاً باز در مدار مشعل قرار می‌گیرد.

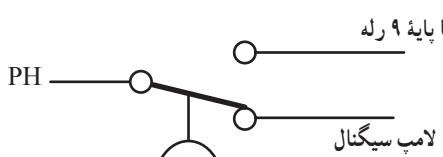

شکل ۱۳-۲۹—نمای ظاهری شیر کنترل فشار گاز را نشان می‌دهد.



شکل ۱۳-۲۹—شیر کنترل فشار گاز

✓—ابتدا الکتروموتور روشن شده و بادزن را با خود به حرکت درمی‌آورد. این مرحله را زمان پرج (تخلیه گازهای داخل کوره) می‌نامند.

✓—هم زمان با کار الکتروموتور مدار ترانس جرقه کامل شده و جرقه زدن آغاز می‌شود.

✓—پس از زمان پرج، شیر برقی شماره یک مسیر عبور سوخت را باز می‌کند، در این لحظه باید شعله تشکیل شود.

✓—در صورت تشکیل شعله، مقاومت الکتریکی فتوسل کم شده و عبور جریان از آن، رله مغناطیسی را تحریک کرده و موجب تغییر وضعیت تیغه‌ها می‌شود. در این لحظه جریان هیتر قطع می‌شود.

✓—در ادامه شیر برقی شماره دو وارد مدار می‌شود و هم زمان ترانس جرقه از مدار خارج می‌گردد.

✓—در صورت تشکیل نشدن شعله—هیتر هم چنان در مدار می‌ماند و به گرم کردن خود ادامه می‌دهد تا لامپ شاهد (آلارم) فعال می‌شود و یا اگر پس از تشکیل شعله به هر علتی شعله قطع شود مراحل فوق یکبار تکرار می‌شود و اگر شعله تشکیل نشود رله ریست می‌کند.

### ۱۳-۶—مشعل گازسوز (دمنه‌دار)



میله یونیزاسیون، کنترل فشار هوا، کنترل فشار گاز قطعات الکتریکی هستند که در مشعل گازوئیل سوز نیست.

۱-۱۳—میله یونیزاسیون : یک میله مقاوم در برابر گرما است که در فضای شعله مشعل نصب می‌گردد. طرف دوم آن به پایه شماره ۲ پایه رله مشعل بسته می‌شود. در فاصله ۳ تا ۵ میلی‌متری آن میله بدنه قرار می‌گیرد (شکل ۱۳-۲۸).

مولکول‌های هوای موجود در فاصله این میله در اثر شعله یونیزه شده دارای بار الکتریکی مثبت و منفی می‌شود. یون مثبت جذب بدنه و یون‌های منفی جذب میله یونیزاسیون می‌شوند. به این ترتیب یک جریان مستقیم در حد ۱۰ میکروآمپر ایجاد می‌شود. در داخل کنترل الکترونیک مشعل رله‌ای به نام «رله ناظر بر شعله» وجود دارد که با عبور این جریان مستقیم مغناطیس شده و مداری را در رله می‌بندد و اجازه ادامه کار به مشعل می‌دهد.

را توسط یک لوله به محل خروج هوا از بادزن مشعل وصل می‌کنند تا فشار هوا به زیر دیافراگم اثر کند و موجب تغییر حالت کن tact های آن شود – فشار هوا موقعی کافی خواهد بود که سرعت موتور به دور نامی رسیده باشد شکل ۱۳-۳ یک شیر کنترل فشار هوا را نشان می‌دهد.

**۱۳-۶-۳-کلید کنترل فشار هوا:** کافی نبودن هواموجب ناچ سوختن گاز یا خاموش شدن شعله می‌شود. برای اطمینان از وجود هوای کافی از کلید کنترل فشار هوا استفاده می‌شود. ساختمان این کلید مشابه کلید کنترل فشار گاز است. تفاوت آن در مقادیر فشار لازم است. در این کلید دهانه زیر دیافراگم

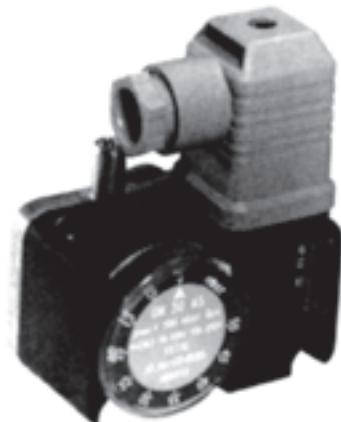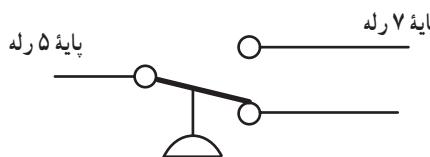

شکل ۱۳-۳- شیر کنترل فشار هوا


«IS» به ترمینال شماره «۲» وصل شده است.<sup>۱</sup> ترانس جرقه (Z) به پایه شماره «۳»، موتور مشعل (M) به پایه شماره «۴» شیر برقی شماره یک (V<sub>۱</sub>) و یک سیم کنترل فشار هوا به پایه شماره «۵»، شیر برقی شماره دو (V<sub>۲</sub>) به پایه شماره «۶»، و اتصال دیگر کنترل هوا به پایه شماره «۷» وصل شده است. ترمینال شماره «۸» محل اتصال نول مصرف کننده‌ها به کنترل رله است. ترمینال B روی پایه رله برای اتصال چراغ اخطار دهنده می‌باشد.

**۱۳-۶-۴- مدار کنترل الکترونیک مشعل گاز سوز دمنده‌دار :** در شکل‌های ۱۳-۳۱ مدار برقی و مراحل مختلف کار یک رله مشعل گازی دمنده‌دار نشان داده شده است.


سیم فاز پس از عبور از فیوز و کلید راه انداز دو شاخه می‌شود. یک شاخه به ترمینال شماره «۱» و دیگری پس از عبور از کنترل فشار گاز (GW) و ترموموستات حد (ST) و آکوستات اصلی به ترمینال شماره «۹» وصل گردیده است. میله یونیزاسیون

۱- اگر به جای میله یونیزاسیون از فتوسل حساس به اشعه ماوراء بنفس استفاده شود قطب مثبت فتوسلی به پایه شماره ۲ و قطب منفی به پایه شماره ۸ وصل می‌شود.

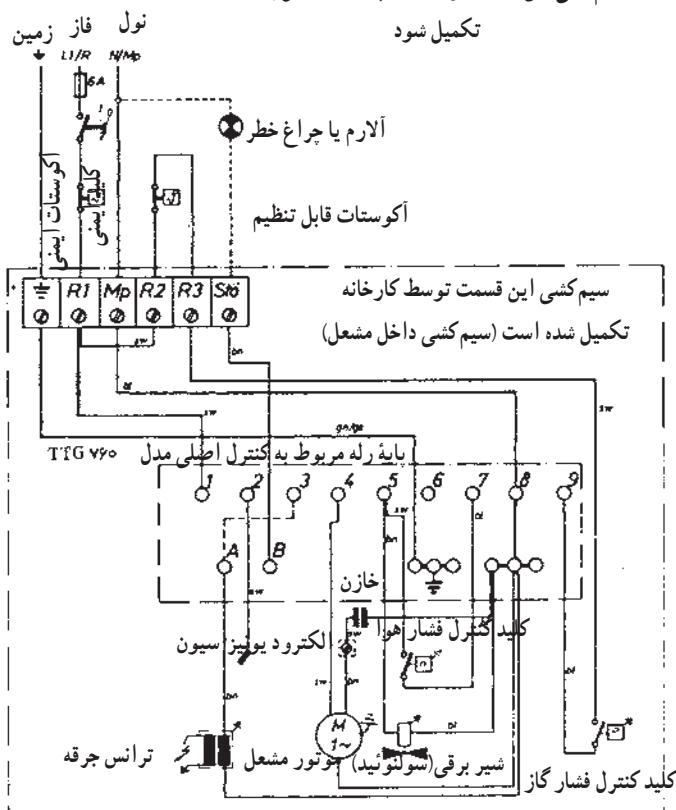سیم کشی این قسمت توسط نصب کننده مشعل باید



(الف)

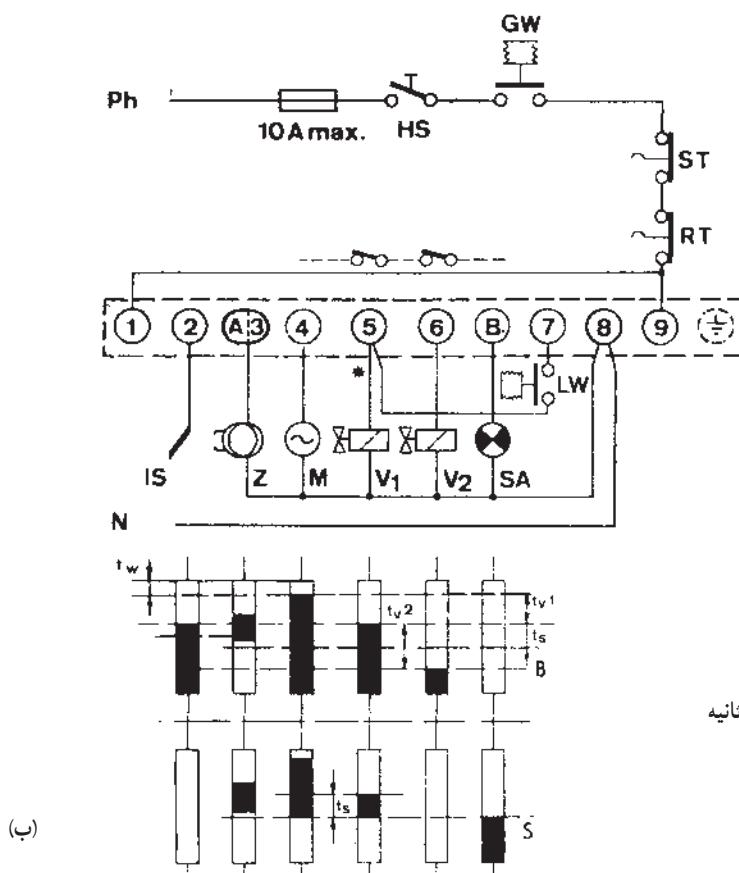

راهنمای نقشه (سکل های A و C ۶ - ۶ - ۶)

: زمان پرج حداقل ۳۰ تا ۶۰ ثانیه

: زمان اطمینان حداقل ۳ تا ۵ ثانیه

: زمان وارد شدن شیر برقی دوم ۲۰ تا ۳۰ ثانیه

: کار کرد مشعل

: خاموش شدن مشعل

: شیر اصلی گاز

: کلید کنترل فشار هوا


: کلید کنترل فشار گاز

: زمان اطمینان برای شروع استارت ۱۰ تا ۸۰ ثانیه

: آلام

: موتور

٧-١٣- مدار برقی یک موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

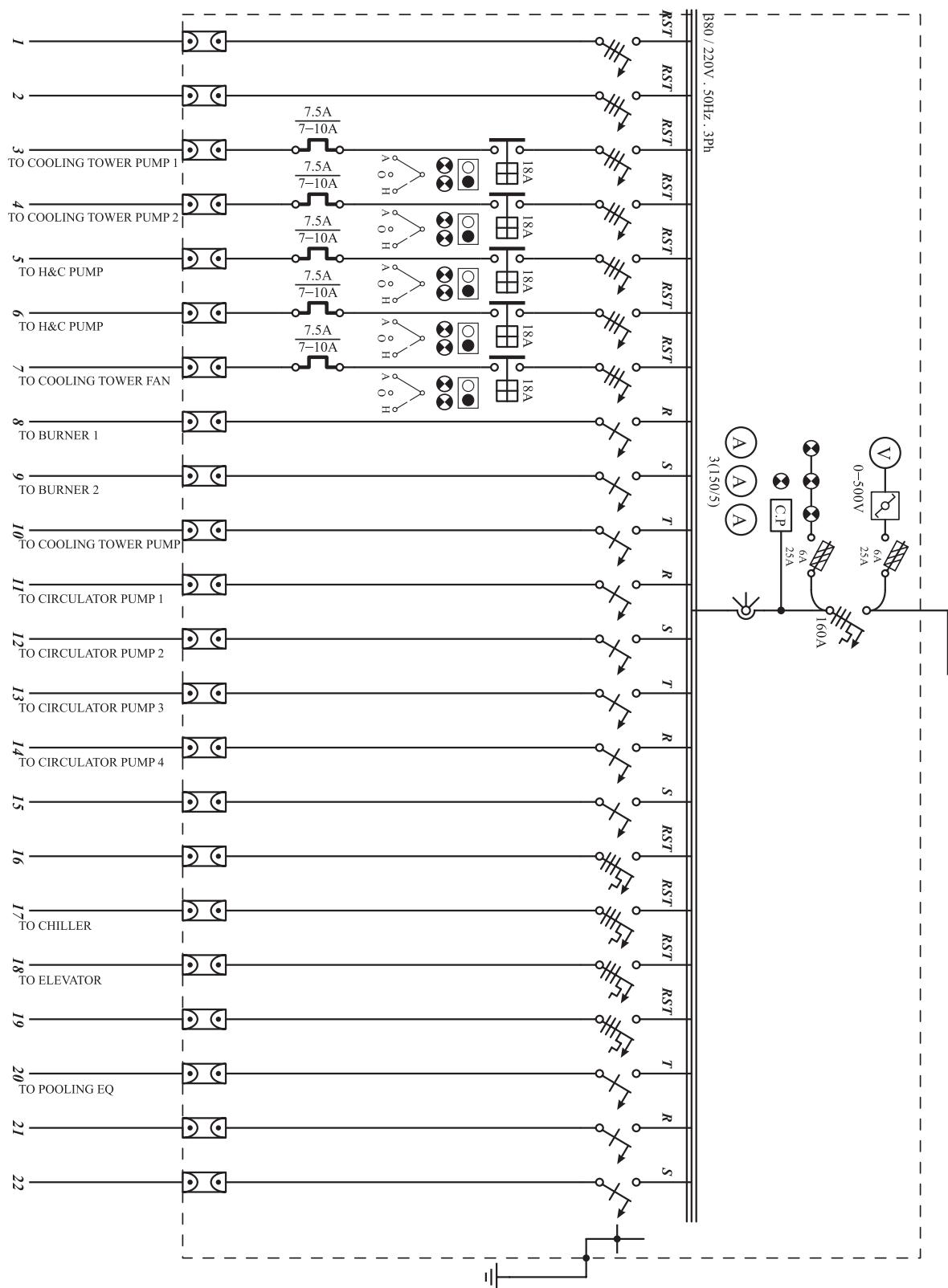

شكل ٣٢-١٣- مدار الکتریکی یک موتورخانه حرارت مرکزی و تهویه مطبوع

تک فاز تأمین می کنند.

خطوط ۱۰ تا ۱۳ به پمپ های سیرکوله آب گرم بین دیگ و منابع کویلی و همچنین به پمپ برگشت آب گرم مصرفی و یک دستگاه پمپ رزرو مربوط اند، که از مینیاتورهای تک فاز فرمان می گیرند. خطوط ۱۴ و ۱۵ رزروند.

خط ۱۶، برق تابلو چیلر را تأمین می کند. این خط از یک کلید اتوماتیک A<sup>۱۰۰</sup> فرمان می گیرد. خط ۱۷ به تابلوی آسانسور می رود و از کلید اتوماتیک A<sup>۴۰</sup> فرمان می گیرد. خط ۱۸ به همراه یک عدد کلید اتوماتیک A<sup>۴۰</sup> رزرو است. خط ۱۹، به تابلوی استخر و سونا و جکوزی می رود و از کلید اتوماتیک A<sup>۶۳</sup> فرمان می گیرد. خطوط ۲۰ تا ۲۲ رزروند و از آن ها برای روشنایی موتورخانه نیز استفاده می شود. کلید مینیاتورها در این تابلو به جز مینیاتور روشنایی همه از نوع کند کار با گروه C هستند. در تابلو، شینه های فاز و نول و ارت تعییه شده است. همچنین در خروجی تابلو ترمینال هایی متناسب با قطر سیم های خروجی نصب شده است. بدنه این تابلو به شینه ارت وصل شده است.

در شکل های ۱۲-۳۳-الف، ب و پ نمونه هایی از تابلو برق موتورخانه تأسیسات مکانیکی ساختمان آورده شده است. در شکل ۱۲-۳۳-الف یک نمونه تابلو برق تک فاز و در شکل ۱۲-۳۳-ب یک تابلو سه فاز را می بینید. در شکل ۱۲-۳۳-پ نمای داخلی تابلو برق دیده می شود.

شرح مدار : در ورودی این تابلو یک عدد کلید اتوماتیک

A<sup>۱۶</sup> نصب شده است. قبل از آن یک ولت متر به همراه کلیدگردان هفت حالت، که ولتاژ بین فازها و بین فازها با نول و حالت خاموش را نشان می دهد، قرار دارد. این ولت متر، با سه فیوز محافظت می شود. بعد از کلید اصلی سه عدد چراغ سیگنال قرار دارد که روشن بودن آن ها به معنای ورود برق به تابلو است. لامپ های سیگنال را نیز سه عدد فیوز محافظت می کنند. بعد از آن سه عدد آمپر متر وجود دارد که جریان های فازها را نشان می دهند. باید فازها را طوری تقسیم کنیم که آمپرهایی را که آمپر مترها نشان می دهند تزدیک به هم باشند، که اصطلاحاً می گویند بار متعادل باشد. خطهای ۱ و ۲ دو عدد کلید مینیاتوری سه فاز A<sup>۲۵</sup> به صورت spare یا رزرو هستند.

خطهای ۳ و ۴ پمپ های آب برج خنک کننده مربوط به دستگاه چیلرند، که در سر راه آن ها کلید مینیاتوری سه فاز کنتاکتور D18A، که به ۷/۵ آمپر معروف است، شستی های استارت استاپ لامپ های سیگنال کلید دو حالت AOH و همچنین بی متال قرار دارد. روی بی متال عبارت  $\frac{7.5}{7-1}$  نوشته شده یعنی رنج یا دامنه بی متال ۷ تا ۱۰ آمپر قابل تنظیم است که روی ۷/۵ آمپر تنظیم شده است. خطوط ۵ و ۶ به پمپ های آب سرد و گرم فن کویل ها مربوط اند، که بی متال آن ها روی A<sup>۵/۳</sup> تنظیم شده است.

خط ۷ به فن برج خنک کننده مربوط است، که بی متال آن روی ۳A تنظیم شده است.

خطوط ۸ و ۹، دو دستگاه دیگ چدنی را با مشعل های



الف) تابلو برق تک فاز



ب) تابلو برق سه فاز



پ) باز شده تابلو برق

شکل ۱۳-۳۳— نمونه‌هایی از تابلو برق موتورخانه

◀ پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- الکتروموتور کولر آبی ۶۵۰۰ چند اسپ بخار است؟

- الف) ۱      ب)  $\frac{1}{2}$       ج)  $\frac{1}{3}$       د)  $\frac{1}{4}$

۲- فن کویل‌ها اغلب دارای الکتروموتور ... سرعته هستند.

- الف) یک      ب) دو      ج) سه      د) چهار

۳- توان الکتریکی موتورهای فن کویل در حدود ..... وات است.

- الف) ۳۰      ب) ۳۰۰      ج) ۸      د) ۱۲۰

۴- حداکثر سرعت موتور فن کویل .... دور در دقیقه است

- الف) ۱۲۸۵      ب) ۱۴۵۰      ج) ۲۹۰۰      د) ۱۸۰۰

۵- تغییر فصل ترمومترات دو فصلی به صورت ..... انجام می‌شود.

- الف) دستی      ب) اتوماتیک با حسگری روی لوله آب

ج) مغناطیسی      د) اتوماتیک با حسگری روی بدنه فن کویل

◀ پرسش‌های درست و نادرست

۶- تغییر فصل ترمومترات فن کویل با قطعه‌ای به نام Change over انجام می‌شود.

- درست       نادرست

۷- در کوره هوای گرم مشعل و فن هم زمان راه اندازی می‌شوند.

- درست       نادرست

۸- خازن مورد استفاده در مشعل گازوئیلی تک فاز با سیم پیچ استارت موازی بسته می‌شود.

- درست       نادرست

۹- ترانسفورماتور جرقه از نوع افزاینده است.

- درست       نادرست

۱۰- کار میله یونیزاسیون در مشعل گازسوز مشابه کار فتوسل در مشعل گازوئیل سوز است

- درست       نادرست

◀ پرسش‌های پر کردنی

۱۱- در موتور کولر آبی برای خارج کردن سیم پیچ راه انداز از ..... استفاده می‌شود.

۱۲- موتور پمپ کولر آبی و موتور فن فن کویل‌ها از نوع ..... است.

۱۳- یک کلید کولر عبارت است یک کلید دوبل و یک کلید ..... است.

۱۴- با مراجعة به جدول معلوم می‌شود که فن کویل ۱۰۰۰ دارای ..... موتور به قدرت ..... اسپ بخار است.

- ۱۵- ترموموستات تابستانی با افزایش دما مدار را ..... می کند.
- ۱۶- شیر سه راهه موتوری در زمان قطع ترموموستات ورود آب به فن کویل ..... و مسیر ورود آب به ..... باز می کند.
- ۱۷- به وسیله ای که تغییر فصل ترموموستات فن کویل به طور خودکار انجام می دهد ..... یا ..... گویند.
- ۱۸- فن کوره هوای گرم ..... از مشعل راه اندازی می شود و ..... مشعل خاموش می شود.
- ۱۹- خروجی ترانسفورماتور جرقه ..... ولت است.
- ۲۰- وقتی به چشم الکتریک نور بتابد مقاومت آن ..... شده به حدود ..... اهم می رسد.
- ۲۱- در مشعل گازوئیل سوز ابتدا ..... و ..... به طور همزمان راه اندازی می شوند
- ۲۲- با توجه به مدار داخلی رله مشعل گازوئیل سوز اگر شعله تشکیل نشود یک ..... در مدار می ماند و فاز را قطع می کند.
- ۲۳- کن tact معمولاً ..... کلید کنترل فشار گاز در مسیر فاز ورودی به مشعل قرار می گیرد.
- ۲۴- کلید کنترل فشار هوا موقعی وصل می کند که موتور ..... رسیده باشد.

#### ◀ پرسش های تشریحی

- ۲۵- الکتروموتور فن و الکتروموتور پمپ کولر را توضیح دهید.
- ۲۶- نقشه مدار برقی نردبانی کولر آبی را از روی شکل تشریح کنید.
- ۲۷- نقشه مدار برقی کولر آبی را شرح دهید.
- ۲۸- مشخصات فنی فن کویل ۶۰ از روی جدول های داده شده توضیح دهید.
- ۲۹- مشخصات الکتروموتورهای فن کویل ها را شرح دهید.
- ۳۰- حسگرهای مورد استفاده در فن کویل را نام ببرید.
- ۳۱- ترموموستات زمستانی، تابستانی و دو فصلی را شرح دهید.
- ۳۲- مدار برقی راه اندازی فن را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۳- کار شیر موتوری سه راهه را توضیح دهید.
- ۳۴- مدار برقی راه اندازی فن کویل با شیر سه راهه موتوری را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۵- راه اندازی فن کویل سقفی را شرح دهید.
- ۳۶- مدارهای راه اندازی کوره هوای گرم را از روی شکل توضیح دهید.
- ۳۷- مدار برقی الکتروموتور مشعل را با رسم شکل توضیح دهید.
- ۳۸- مدار برقی رله مشعل گازوئیل سوز را توضیح دهید.
- ۳۹- مدار داخلی رله مشعل گازوئیل سوز را از روی شکل تشریح کنید.
- ۴۰- مدار برقی رله مشعل گاز سوز را از روی شکل توضیح دهید.
- ۴۱- مدار تابلو برق موتورخانه را از روی شکل توضیح دهید.