

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مبانی الکتریسیته

شاخه: کار دانش

زمینه: صنعت

گروه تحصیلی: برق

زیر گروه: الکترو تکنیک

رشته های مهارتی: برق ساختمان - برق صنعتی - ماشین های الکتریکی -

تعمیر لوازم خانگی برقی - تابلو سازی برق صنعتی

شماره رشته های مهارتی: ۳۲۱-۱۰۱-۳۲۳، ۱-۱۰-۱۰۱-۳۱۷، ۱-۱۰-۱۰۱-۳۱۹، ۱-۱۰-۱۰۱-۳۲۲

کد رایانه ای رشته های مهارتی: ۹۹۶۲-۹۹۶۹-۹۹۵۸-۹۹۶۳-۹۹۶۰

نام استاندارد مهارتی مبانی: برق کار صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی: ۴/۲/۱۵/۵۵-۸

شماره درس نظری: ۹۹۲۶ - عملی: ۹۹۲۷

خدادادی، شهرام

مبانی الکتریسیته / مؤلف: شهرام خدادادی - تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۳
ص: ۳۶۶. مصور - (شاخه کار دانش، شماره درس نظری ۹۹۲۶ و عملی ۹۹۲۷)

متون درسی شاخه کار دانش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق، زیر گروه الکترو تکنیک، رشته های
مهارتی برق ساختمان - برق صنعتی، ماشین های الکتریکی - تعمیر لوازم خانگی برقی - تابلو سازی
برق صنعتی

برنامه ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و
کار دانش، ۱. برق. الف. ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و
کار دانش . ب. عنوان.

۶۵۷
ح ۵۶۱ ش /
۱۳۹۳

همکاران محترم:

پیشنهادها و نظرهای خود را درباره محتوای این کتاب به نشانی:
تهران - صندوق پستی شماره ۱۵/۴۸۷۴ دفتر تألیف کتاب‌های درسی
فنی و حرفه‌ای و کاردانش ارسال فرمایند.

tvoccd@roshd.ir

پیامنگار (ایمیل)

www.tvoccd.medu.ir

وب‌گاه (وب‌سایت)

محتوای این کتاب در سال ۱۳۸۹ برای انطباق با استاندارد مهارت برق‌کار صنعتی درجه ۲ کد ۱۵/۲/۴-۵۵/۸ توسط کمیسیون برنامه‌ریزی رشته الکترونیک مورد بازنگری قرار گرفت.

وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تدوین : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
نام و کد کتاب : مبانی الکتریسیته - ۶۰۴/۷

مؤلف: شهرام خدادادی

ویراستار فنی: سید محمود صموئی

ویراستار ادبی: معصومه سلطان رضوانفر

رسامی و گرافیک کامپیووتری: محمد سیاحی - مسعود مرادخانی

صفحه‌آرا: نسرین اصغری - الناز نفری

طراح جلد: حامد موسوی

نظرارت بر چاپ و توزیع: اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱۳۳۱۱۶۱-۹ ، دورنگار: ۰۹۲۶۰۸۸۳۱ ، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب سایت www.chap.sch.ir

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱(داروپخش)


تلفن: ۰۹۱۶۱۵۸۵۴۴-۵ ، دورنگار: ۰۹۱۶۰۸۵۴۹۴-۰ ، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اوّل برای سازمان ۱۳۹۲

حق چاپ محفوظ است

ISBN 964-05-1203-6 شابک ۶-۹۶۴-۰۵-۱۲۰۳

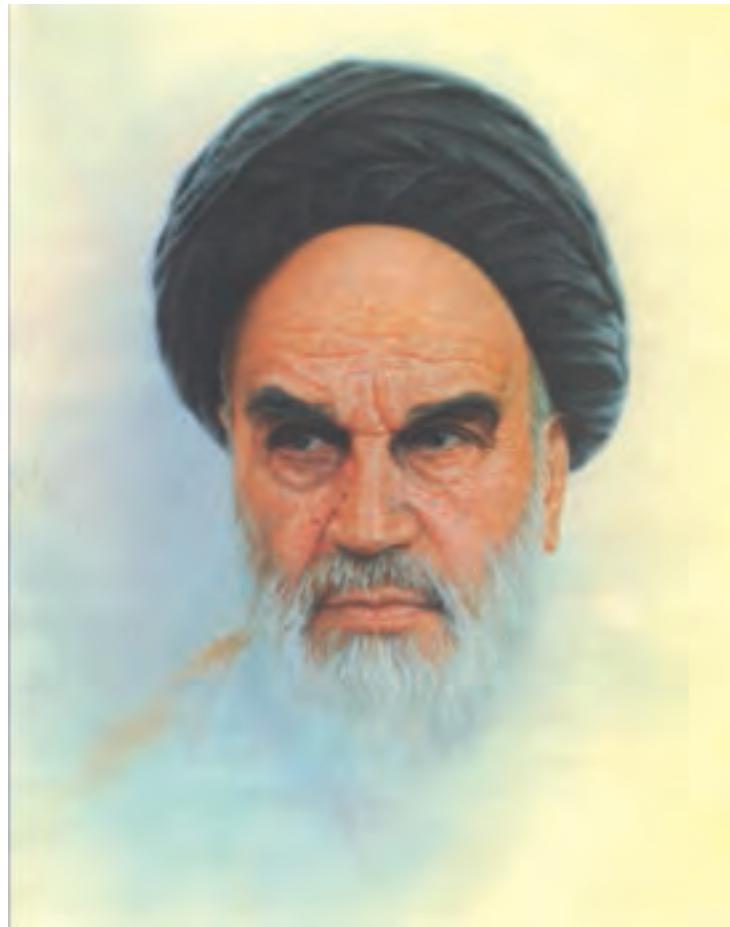

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتكای به اجانب بپرهیزید.



امام خمینی «قدس سرہ الشریف»

فهرست

VIII	مقدمه
X	پودمان شماره (۱)
۲	پیش آزمون (۱)
۳	۱- تاریخچه
۳	۱- ساختمان ماده
۶	۱-۱- ویژگی های اتم و ذرات آن
۷	۲- چگونگی ایجاد جریان الکتریکی
۸	آزمون پایانی (۱)
۱۰	خودآزمایی عملی
۱۳	پیش آزمون (۲)
۱۴	۲- هادی ها، عایق ها و نیمه هادی ها
۱۴	۲-۱- هادی ها
۱۵	۲-۲- عایق ها
۱۵	۲-۳- نیمه هادی ها
۱۷	۲-۴- بار الکتریکی و اتم باردار
۱۸	۲-۵- قانون کولن
۱۹	۲-۶- میدان الکتریکی
۲۰	۲-۷- میدان الکتریکی یکنواخت
۲۲	آزمون پایانی (۲)
۲۴	خودآزمایی عملی
۲۶	پیش آزمون (۳)
۲۷	۳- کمیت های الکتریکی
۲۷	۳-۱- شدت جریان
۳۰	۳-۲- اختلاف سطح الکتریکی و چگونگی ایجاد آن به وسیله انرژی های مختلف
۳۲	۳-۳- روش های تولید و مصرف الکتریسیته
۳۲	۳-۳-۱- تولید الکتریسیته

فصل اول آشنایی
با الکتریسیته

۱

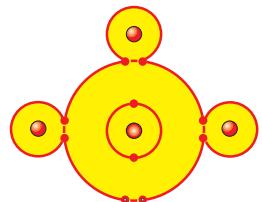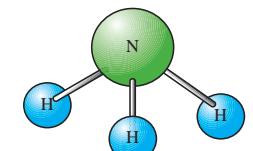


فصل دوم
هادی ها، عایق ها،
نیمه هادی ها

۱۳



فصل سوم
آشنایی با قطعات
و کمیت های
الکتریکی

۲۶

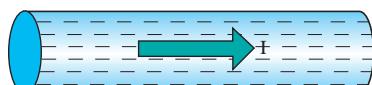


فصل سوم
آشنایی با قطعات
و کمیت های
الکتریکی




- | | |
|----|--|
| ۳۶ | ۳-۳-۲ مصرف الکتریسیته |
| ۳۷ | ۳-۳-۳ هدایت و مقاومت مخصوص |
| ۳۸ | ۳-۴ مقاومت الکتریکی |
| ۳۸ | ۳-۴-۱ عوامل فیزیکی مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی |
| ۴۱ | ۳-۴-۲ عوامل الکتریکی مؤثر در مقاومت |
| ۴۱ | ۳-۴-۳ چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر |
| ۴۳ | ۳-۵ انواع مقاومت ها |
| ۴۴ | ۳-۵-۱ مقاومت های ثابت |
| ۴۴ | ۳-۵-۲ مقاومت های متغیر |
| ۴۶ | ۳-۵-۳ مقاومت وابسته به حرارت |
| ۴۸ | ۳-۵-۴ مقاومت وابسته به نور |
| ۴۹ | ۳-۶ تکنیک ساخت مقاومت ها |
| ۴۹ | ۳-۶-۱ مقاومت های توده کربنی (ترکیب کربن) |
| ۵۰ | ۳-۶-۲ مقاومت های لایه ای |
| ۵۱ | ۳-۶-۳ مقاومت های سیمی |
| ۵۱ | ۳-۷ نحوه خواندن مقدار مقاومت ها |
| ۵۲ | ۳-۷-۱ خواندن مقاومت های باروش مستقیم |
| ۵۳ | ۳-۷-۲ خواندن مقاومت ها به کمک نوارهای رنگی |
| ۵۵ | ۳-۸ استاندارد مقاومت ها |
| ۵۷ | ۳-۹ توان مجاز مقاومت ها |
| ۵۸ | آزمون پایانی (۳) |
| ۶۱ | خودآزمایی عملی |

فصل چهارم
قصوانین اساسی
الکتریسیته

۶۲

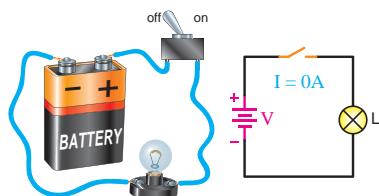

- | | |
|----|--------------------------|
| ۶۳ | پیش آزمون |
| ۶۵ | ۴- مدار الکتریکی |
| ۶۸ | ۴-۱ قانون اهم |
| ۷۰ | ۴-۱-۱ قوانین کیرشهف |
| ۷۱ | ۴-۱-۲ تعریف شاخه |
| ۷۱ | ۴-۱-۳ تعریف گره |
| ۷۱ | ۴-۱-۴ تعریف حلقه |
| ۷۳ | ۴-۲ قانون ولتاژها (KVL) |
| ۷۴ | ۴-۳ قانون جریان ها (KCL) |

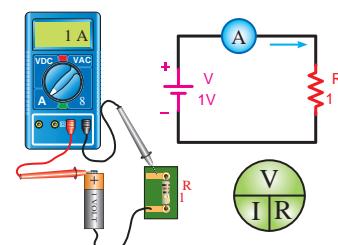

۷۷	آزمون پایانی (۴)
۸۰	خودآزمایی عملی

۸۲	پیش آزمون (۵)
۸۴	۱-۵- اتصال مقاومت ها
۸۴	۱-۱-۵- اتصال سری مقاومت ها
۹۳	اطلاعات اولیه آزمایشگاهی
۱۰۶	۲-۱-۵ - اتصال موازی مقاومت ها:
۱۱۹	۳-۱-۵ - اتصال ترکیبی (سری - موازی) مقاومت ها
۱۲۴	۲-۵-۲- افت ولتاژ در هادی ها
۱۲۷	۳-۵- انواع پیل ها
۱۲۷	۱-۵-۳- پیل های اولیه
۱۲۸	۲-۵-۳- پیل های ثانویه
۱۲۹	۴-۵- اتصالات پیل ها
۱۲۹	۱-۴-۱- اتصال سری پیل ها
۱۳۲	۲-۴-۲- اتصال متقابل پیل ها
۱۳۷	۳-۴-۳- اتصال موازی پیل ها
۱۴۴	۵-۵- شدت جریان در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»
۱۴۵	۶-۵- ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»
۱۵۵	آزمون پایانی (۵)

فصل پنجم:
اصل محاسبات
مدارهای ساده
مقاومتی در
جریان مستقیم

۸۱



۱۶۱	پیش آزمون (۶)
۱۶۳	۱-۶- کار الکتریکی
۱۶۴	۲-۶- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته
۱۶۵	۳-۶- توان الکتریکی
۱۷۱	۱-۶-۳-۱- استاندارد توان در مقاومت های اهمی
۱۷۱	۲-۶-۳-۲- محاسبه هزینه برق مصرفی
۱۷۳	۴-۶- ضریب بهره (راندمان) الکتریکی
۱۷۶	آزمون پایانی (۶)
۱۷۸	خودآزمایی عملی

فصل ششم: کار و
توان الکتریکی





۱۶۰



- ۱۸۰ پیش آزمون (۷)
- ۱۸۲ ۷- مغناطیس چیست؟
- ۱۸۴ ۷- خطوط نیروی مغناطیس و میدان مغناطیسی
- ۱۸۶ ۷- الکترومغناطیس
- ۱۸۶ ۷- قانون دست راست برای یک هادی جریان دار
- ۱۸۹ ۷- نیروی وارد بر دو هادی جریان دار
- ۱۸۹ ۷- کمیت های مغناطیسی
- ۱۸۹ ۷- نیروی محركه مغناطیسی
- ۱۹۰ ۷- شدت میدن مغناطیسی
- ۱۹۰ ۷- ضریب نفوذ مغناطیسی
- ۱۹۱ ۷- مقاومت مغناطیسی
- ۱۹۲ ۷- مدارهای مغناطیسی
- ۱۹۴ ۷- سلف (اندوکتانس -L)
- ۱۹۶ ۷- عوامل فیزیکی مؤثر در ضریب خودالقایی
- ۱۹۶ ۷- عملکرد سلف در جریان الکتریکی
- ۱۹۷ ۷- رفتار سلف در جریان مستقیم (CD)
- ۱۹۸ ۷- شارژ و دشارژ (ثابت زمانی سلفی)
- ۲۰۲ ۷- نیروی ضد محركه
- ۲۰۲ ۷- خودالقایی از نقطه نظر انرژی
- ۲۰۳ ۷- انرژی ذخیره شده در سلف
- ۲۰۴ ۷- القا متقابل
- ۲۰۸ آزمون پایانی (۷)
- ۲۱۲ خودآزمایی عملی
- ۲۱۷ پیش آزمون (۸)
- ۲۱۹ ۸- میدان الکتریکی
- ۲۲۰ ۸- ساختمان خازن
- ۲۲۰ ۸- ظرفیت خازن
- ۲۲۲ ۸- شارژ و دشارژ خازن در جریان مستقیم
- ۲۲۳ ۸- عوامل مؤثر در ظرفیت خازن
- ۲۲۳ ۸- سطح صفحات خازن (A)
- ۲۲۴ ۸- فاصله بین صفحات خازن (d)


فصل هفتم:
مغناطیس و
لکترومغناطیس

۱۷۹

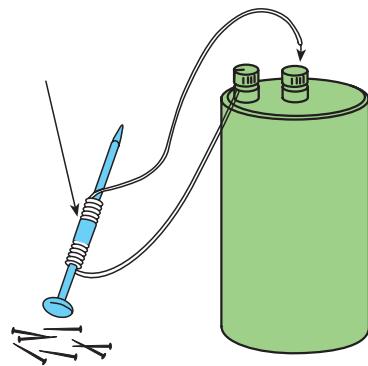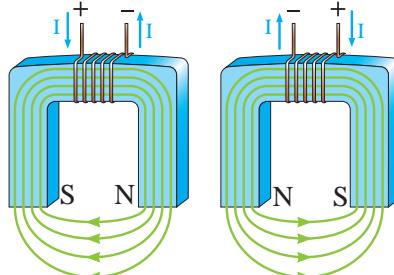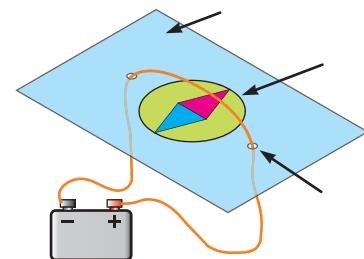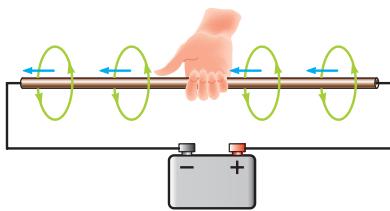


فصل هشتم:
خازن

۲۱۶

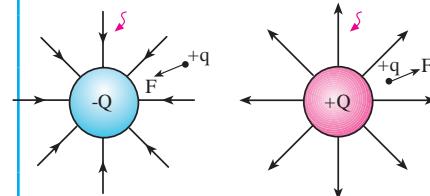


۲۲۴	۸-۵-۳- ماده عایق (دیالکتریک - K)	فصل هشتم: خازن
۲۲۴	۸-۶-۱- عملکرد خازن در جریان الکتریکی	
۲۲۴	۸-۶-۲- رفتار خازن در جریان مستقیم (DC)	
۲۲۵	۸-۶-۳- شارژ و دشارژ (ثابت زمانی خازنی)	
۲۲۸	۸-۷- خازن از نقطه نظر انرژی	
۲۲۸	۸-۸- انرژی ذخیره شده در خازن	
۲۲۹	۸-۹- ظرفیت نامی خازن	
۲۲۹	۸-۱۰- انواع خازن‌ها و کدهای رنگی آن‌ها	
۲۲۹	۸-۱۰-۱- خازن‌های ثابت	
۲۳۲	۸-۱۰-۲- اطلاعاتی در مورد خازن‌های الکترولیتی	
۲۳۳	۸-۱۰-۳- خازن‌های متغیر	
۲۳۴	۸-۱۰-۴- روش مقدار نویسی ظرفیت روی بدنه خازن‌ها	
۲۳۵	۸-۱۰-۵- روش نوارهای رنگی روی بدنه خازن‌ها	
۲۳۸	۸-۱۱-۱- به هم بستن خازن‌ها	
۲۳۸	۸-۱۱-۲- اتصال سری خازن‌ها	
۲۴۷	۸-۱۱-۳- اتصال موازی خازن‌ها	
۲۵۴	۸-۱۱-۴- اتصال ترکیبی خازن‌ها	
۲۶۰	آزمون پایانی (۸)	

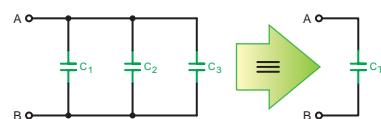


۲۶۵	پیش آزمون (۹)	فصل نهم: جریان متناوب
۲۶۷	۹-۱- جریان متناوب چیست؟	
۲۶۷	۹-۲- مقایسه جریان مستقیم و جریان متناوب در یک سیم	
۲۶۸	۹-۳- شکل موج‌ها در جریان متناوب	
۲۶۹	۹-۴- تولید جریان متناوب توسط ژنراتور	
۲۷۱	۹-۵- قانون دست راست در مورد ژنراتور	
۲۷۱	۹-۶- مشخصات جریان متناوب	
۲۷۱	۹-۶-۱- سیکل	
۲۷۲	۹-۶-۲- فرکانس (f)	
۲۷۲	۹-۶-۳- زمان تناوب (T)	
۲۷۲	۹-۶-۴- طول موج (λ)	




۲۷۳	۹-۶-۵- سرعت زاویه‌ای (ω)
۲۷۳	۹-۶-۶- مقدار پیک یا ماکزیمم
۲۷۴	۹-۶-۷- دامنه
۲۷۴	۹-۶-۸- مقدار متوسط (ave)
۲۷۵	۹-۶-۹- مقدار مؤثر
۲۷۶	۹-۶-۱۰- فاز
۲۷۶	۹-۶-۱۱- اختلاف فاز
۲۷۷	۹-۷-۱- مدارهای جریان متناوب
۲۷۷	۹-۷-۲- مدارهای اهمی خالص
۲۷۸	۹-۷-۳- مدارهای خازنی خالص
۲۷۸	۹-۷-۳- مدارهای سلفی خالص
۲۸۱	۹-۷-۴- بردار
۲۸۱	۹-۷-۵- مدارهای ترکیبی جریان متناوب
۳۰۵	۹-۸- انواع توان در جریان متناوب تکفاز
۳۲۷	آزمون پایانی (۹)

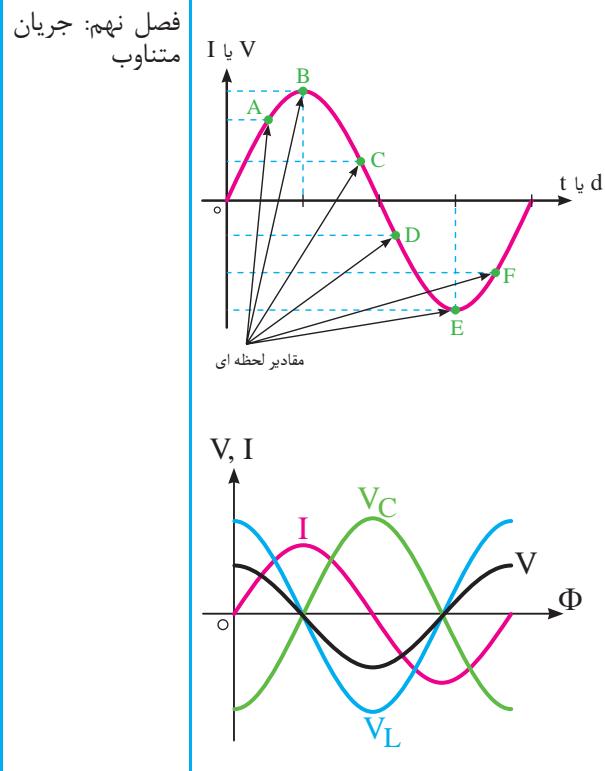

۳۳۵	پیش آزمون (۱۰)
۳۳۷	۱۰-۱- شناسایی اصول کار مولد جریان مستقیم
۳۴۱	آزمون پایانی (۱۰)

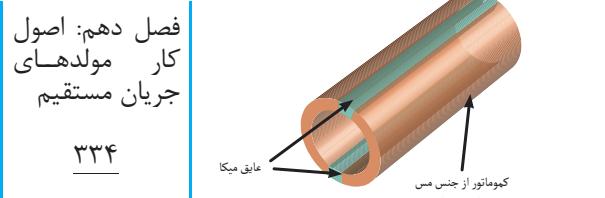

۳۴۴	پیش آزمون (۱۱)
۳۴۵	۱۱-۱- اتصالات آلترا نتور سه فاز
۳۴۶	۱۱-۱-۱- اتصال کلاف‌ها: کلاف‌ها به دو صورت به هم اتصال داده می‌شوند.
۳۴۷	۱۱-۲- فرکانس خروجی آلترا نتور
۳۴۸	۱۱-۳- جریان‌ها و ولتاژ‌ها در اتصالات ستاره و مثلث متعادل
۳۴۸	۱۱-۳-۱- مقدار ولتاژ و جریان در اتصال ستاره و مثلث
۳۵۰	۱۱-۳-۲- بار متعادل و نامتعادل
۳۵۰	۱۱-۴- انواع توان در مدارات سه فاز
۳۵۲	آزمون پایانی (۱۱)
۳۶۶	منابع و مأخذ

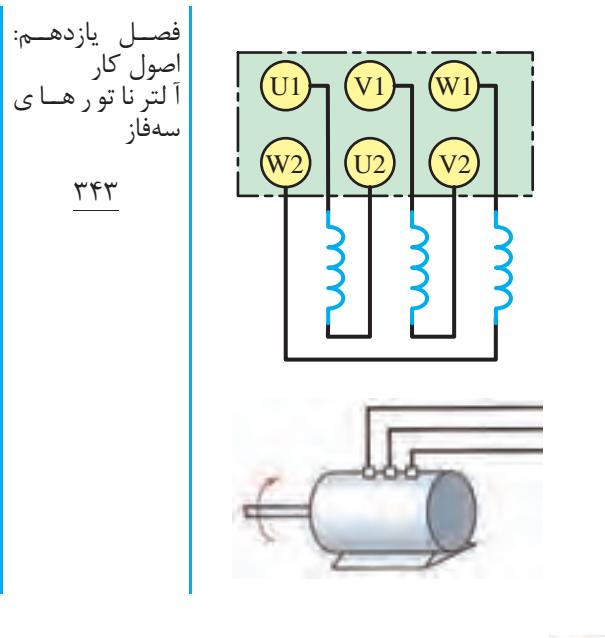



مقدمه

یک کتاب درسی هنگامی که به صورت خودآموز در اختیار فراغیر قرار می‌گیرد می‌بایستی علاوه بر یکنواخت نمودن سطح آموزش فراغیران موجب هماهنگی بین محتوای درس شود.

نظر به تقاضای مکرر هنرآموزان و هنرجویان سراسر کشور مبنی بر عدم وجود کتاب درسی خاصی در شاخه کاردانش دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش با همکاری شرکت صنایع آموزشی درصد برآمد تا در زمینه استانداردهای مهارتی، کتاب‌های تخصصی تهیه و تألیف نماید. براساس این تصمیم موضوع به کمیسیون‌های برنامه ریزی رشته‌های مختلف ارجاع داده شد. در کمیسیون‌های مربوطه ابتدا استانداردهای مهارتی به واحدهای کوچک‌تری تقسیم‌بندی و سپس واحدهای هم خانواده مرتبط با هم در پیمانه‌های مهارتی (پودمان) دسته‌بندی شده به طوری که هر پیمانه مهارتی یک کتاب درسی کاردانش را تشکیل می‌دهد.

پیمانه مبانی الکتریسیته از جمله پیمانه‌هایی است که در تمام مهارت‌های برق وجود دارد، اما از نظر سرفصل تعریف شده در استانداردها، با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد. جدول زیر ساعات این پیمانه در مهارت‌های گوناگون را نشان می‌دهد. به همین دلیل تصمیم نهایی بر آن شد که کتابی با بیشترین زمان و سرفصل درسی مشترک تهیه شود که پس از تأمین نظرات کمیسیون تخصصی رشته برق این امر محقق شد. به این ترتیب کلیه رشته‌های مندرج در جدول می‌توانند از این کتاب برای آموزش مبانی الکتریسیته استفاده کنند. در این شرایط لازم است هنرآموزان و مربیان محترم با توجه به این محتوی و تعداد ساعات رشته و استاندارد مهارتی، قسمت‌هایی از کتاب که استاندارد را پوشش می‌دهد انتخاب کرده و آموزش دهند. یادآور می‌شود ارزشیابی پایانی می‌بایست با توجه به استاندارد مهارتی که آموزش داده شده است انجام پذیرد. روند کار نگارش این کتاب بدین صورت بود که پس از تهیه جداول پیمانه‌ها مؤلف موظف شد یک فصل را مطابق استاندارد



مهارتی مبنا نوشته و تحويل کمیته هماهنگی نماید. این کار انجام شد و کمیته هماهنگی براساس چک لیست ۲۱ ماده ای کار تهیه و نگارش سایر فصل ها ادامه یافت تا اینکه مجموعه تکمیل و تحويل کمیسیون تخصصی دفتر تألیف شد و طی مراحل مختلف نسخه دست نویس کتاب مورد بررسی، اصلاحات و ویراستاری فنی و ادبی قرار گرفت در نهایت مورد تصویب کمیسیون تخصصی نیز واقع شد.

جمع	ساعات تدریس		استاندارد مهارت و آموزش
	عملی	تئوری	
۱۴۲	۱۲	۱۳۰	برق صنعتی درجه ۲
۱۴۲	۱۲	۱۳۰	ماشین های الکتریکی درجه ۲
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	برق ساختمان درجه ۲
۹۰	۱۰	۸۰	تعمیر کار لوازم خانگی برقی گردنده و حرارتی

همان گونه که اشاره شد چون مبنای تهیه کتاب ها از نظر کمیته هماهنگی تألیف کتاب های درسی شاخه کاردانش، استانداردهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و به روش پودمان تعیین شده بود، در این کتاب که مشتمل بر یازده فصل می باشد سعی شده تا این نکات رعایت شود. از آنجایی که هیچ اثری خالی از اشکال و ایراد نیست، امید است که صاحب نظران عزیز با ارائه پیشنهادها و انتقادهای خود برای رفع کتاب در چاپ های بعد، مؤلف را یاری فرمایند. در خاتمه وظیفه خود می دانم از اعضای کمیسیون تخصصی برق، کمیته هماهنگی و کلیه کسانی که به طرق مختلف در شکل گیری این کتاب، مرا یاری و راهنمایی کرده اند تشکر و قدردانی نمایم.

مؤلف

پودمان شماره (۱)

(M_۱)

هدف کلی پودمان

پس از پایان این پودمان مهارتی فرآوری با:
اصول مقدماتی الکتریسیته آشنا شده و توانایی انجام محاسبات و اجرای
آزمایش‌های مربوطه را کسب می‌کند.

واحد کار مبانی الکتریسیته

ساعت			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد کار	
جمع	عملی	نظری				
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	توانایی انجام محاسبات و آزمایش‌های مربوط به اصول مقدماتی الکتریسیته	۱۳	۸	
۱۵۰	۱۲	۱۳۸	جمع کل			

واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل اول: آشنایی با الکتریسیته

هدف کلی

آشنایی با الکتریسیته و خصوصیات آن

هدف های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغتی بتواند:

- ۱- ماده را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد.
- ۲- خصوصیات اجزای ماده را شرح دهد.
- ۳- نحوه ایجاد جریان الکتریکی را توضیح دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۲	-	۲







- ۱- آیا پدیده رعد و برق آسمان تولید الکتریسیته است؟
الف - بستگی به شدت روشنایی آن دارد. ب - خیر
ج - بستگی به وضعیت جغرافیایی منطقه دارد. د - بله
- ۲- چرا در اثر تماس شانه مو تکه های کاغذ جذب آن می شوند؟
الف - چون تکه های کاغذ سبک هستند. ب - زیرا جنس شانه از پلاستیک است.
د - بین شانه و کاغذ الکتریسیته جاری می شود.
- ۳- مفهوم بار الکتریکی چیست؟
الف - مقدار الکتریسیته موجود در یک جسم
ج - انرژی یک لامپ را روشن می کند.
۴- نام دیگر الکتریسیته مالشی چیست؟
الف - الکتریسیته جاری ب - الکتریسیته مغناطیسی ج - الکتریسیته ساکن د - الکتریسیته متغیر
- ۵- انرژی الکتریکی موردنیاز برای روشنایی منازل از چه طریقی تأمین می شود؟
الف - باتری ب - مالش ج - ژنراتور DC
- ۶- آیا تفاوتی بین الکتریسیته رعد و برق و الکتریسیته به کار رفته در یک لامپ وجود دارد؟
الف - بله ب - خیر ج - در برخی موارد د - به نوع لامپ بستگی دارد
- ۷- علت به وجود آمدن جرقه بین دست و دستگیره در برابر تماس پا با موکت یا فرش چیست؟
الف - به وجود آمدن الکتریسیته جاری ب - به وجود آمدن الکتریسیته ساکن
- ج - بالا بودن میزان فشار پا روی موکت
۸- چرا در ساختمان های مرتفع از میله ای به نام برقگیر استفاده می شود.
الف - دریافت و ذخیره سازی الکتریسیته ساکن ناشی از رعد و برق
ب - دریافت و انتقال اکتریسیته ساکن به زمین
ج - دریافت امواج مغناطیسی مزاحم و حذف آن
د - به کارگیری در ارتباطات مخابراتی ماهواره ای
- ۹- چرا در پشت ماشین های نفت کش بزرگ از یک زنجیر که با زمین در ارتباط است، استفاده می شود؟
الف - برای ایجاد صدا و مشخص کردن نوع ماشین با توجه به بزرگی آن
ب - برای علامت دادن به اتوبیل های پشت سر به منظور دقت در رانندگی
ج - حذف جرقه ناشی از الکتریسیته ساکن و حفاظت تانکر از آتش سوزی
د - به منظور انتقال گرمای ایجاد شده در اثر سایش لاستیک ها با زمین
- ۱۰- کدام یک از موارد زیر درباره الکتریسیته غلط است؟
الف - برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می شود.
- ب - در اثر اصطکاک بین یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی می توان نوعی از آن را به وجود آورد.
ج - از حرکت بارهای الکتریکی الکتریسیته به وجود می آید.
د - در صنعت، الکتریسیته جاری کاربرد کمی دارد.

۱- تاریخچه



شکل ۱-۱- کهربا

الکتریسیته پدیده‌ای است که دیده نمی‌شود. ولی قادر است پدیده‌های فیزیکی بسیاری مانند: حرارت، روشنایی، حرکت، مغناطیس و ... را به وجود می‌آورد. الکتریسیته دو هزار سال پیش توسط یونانی‌ها کشف شد. آن‌ها در آن زمان پی بردنده وقتی یک کهربا^۱ به جسم دیگری مالش داده می‌شد، نیروی مرموز و خاصی در آن به وجود می‌آید که قادر است اجسامی مانند: برگ خشک و یا براده‌های چوب و ... را جذب کند. (شکل ۱-۱)

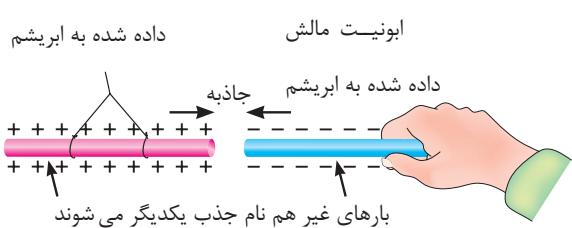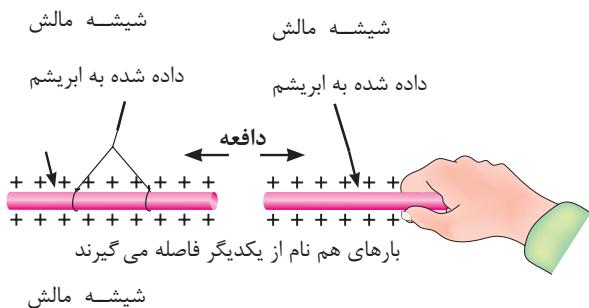

شکل ۱-۲- اثر بارهای استاتیکی بر یکدیگر

در ابتدا تمام اجسامی که مانند کهربا عمل می‌کردند «الکتریک» نام گرفتند. بعدها دریافتند که تعدادی از اجسام پس از مالش، یکدیگر را جذب و برخی دیگر یکدیگر را دفع می‌کنند. (شکل ۱-۲)

فرانکلین در اواسط سالهای ۱۷۰۰ میلادی این دو نوع الکتریسیته را که در دو جسم با جنس مختلف به وجود می‌آید، الکتریسیته «مثبت» و «منفی» نامگذاری کرد.




شکل ۱-۳- حالت‌های مختلف ماده

۱-۱- ساختمان ماده


به هر پدیده‌ای که فضا را اشغال نماید و جرم داشته باشد «ماده» گویند. در طبیعت ماده به سه شکل جامد، مایع و گاز وجود دارد. (شکل ۱-۳)

۱- کهربا: ماده‌ای زرد مایل به قهوه‌ای است که به صورت تکه‌های سخت مانند سنگ است.

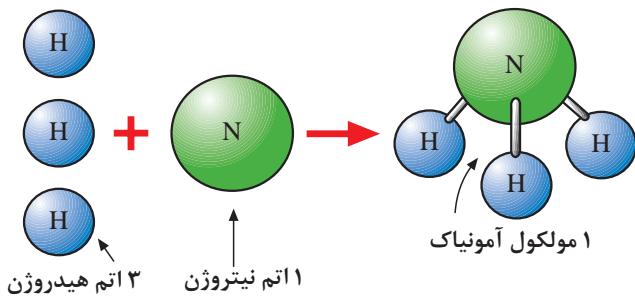


شکل ۱-۴- ترکیب عناصر

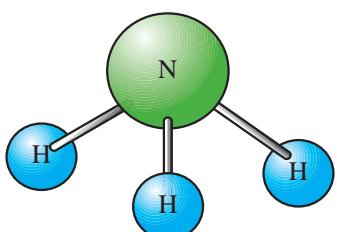مواد به هر شکلی که باشند به صورت ساده یا مرکب هستند. موادی را که از یک عنصر تشکیل شده باشند، «مواد ساده» می‌نامند. مانند: هیدروژن و موادی را که از دو یا چند عنصر تشکیل شده‌اند، «مواد مرکب» گویند. مانند: آمونیاک. مواد مرکب با استفاده از عمل ترکیب ساخته می‌شوند. (شکل ۱-۴)



الف - تشکیل یک مولکول

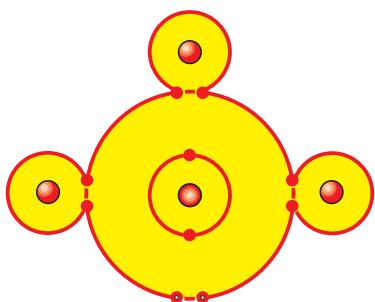کوچک‌ترین جزء یک ماده مرکب که هنوز خواص آن ماده را دارد در اصطلاح «ملکول» می‌نامند. (شکل ۱-۵-
الف) بر همین اساس به کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده که هنوز خواص آن ماده را دارد نیز «اتم» گفته می‌شود.
(شکل ۱-۵- ب).



ب - اتم‌های عنصر

شکل ۱-۵- نحوه قرار گرفتن اتم‌ها در کنار یکدیگر

ساختمان اتم هر عنصر از دو قسمت تشکیل شده است:

الف - هسته

ب - مدارهای الکترونی

هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون^۱ (بار مثبت P^+) و نوترون^۲ (بدون بار N^0) تشکیل شده است. (شکل ۱-۶)




شکل ۱-۶- ذرات پروتون و نوترون

1- Proton


2 - Neutron




بر روی مدارهای الکترونی ذراتی به نام الکترون^۱ (با بار منفی e^-) قرار دارند. شکل ۱-۷ یک قسمتی از یک اتم را نشان می‌دهد.

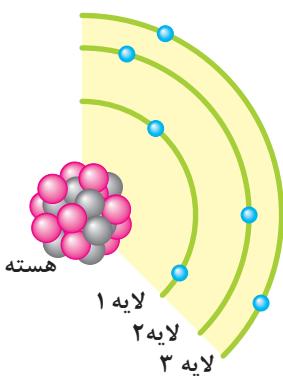


شکل ۱-۷- نحوه قرار گرفتن اتم‌ها روی مدارها و پروتون و نوترون در هسته

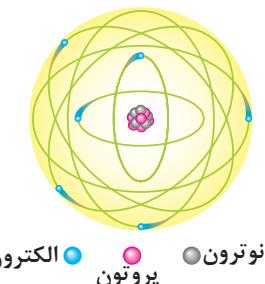

شکل ۱-۸- مدل اتمی

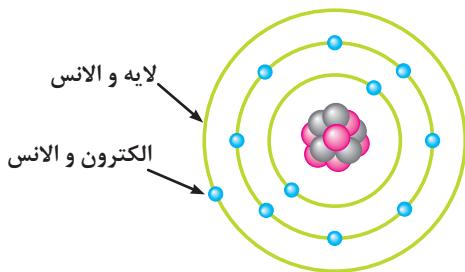

شکل ۱-۹- مدار والانس (ظرفیت)

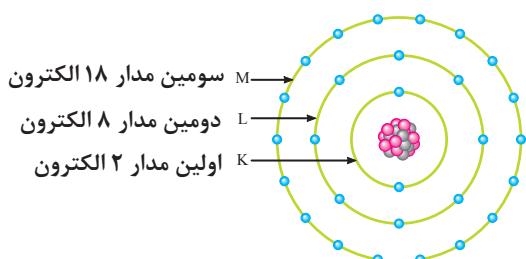

شکل ۱-۱۰- تعداد الکترون‌ها در هر مدار والانس


مدل اتمی عناصر مانند منظومه بسیار کوچک خورشیدی است که هسته اتم مانند خورشید و الکترون‌ها مانند سیارات بر روی مدارهایی حول هسته می‌چرخند. (شکل ۱-۸)

مدار خارجی هر اتم را در اصطلاح «لایه والانس» و الکترون‌های روی این مدار را «الکترون‌های والانس» یا «الکترون‌های ظرفیت» می‌نامند. (شکل ۱-۹) مدارهای الکترونی اتم‌ها را به ترتیب با حروف اختصاری O,N,M,L,K ... مشخص می‌کنند.

تعداد الکترون‌های روی هر مدار اتم از رابطه $(2n^2)$ محاسبه می‌شود. در این رابطه n نشان‌دهنده شماره مدار است. مثلاً برای تعیین تعداد الکترون‌های مدار اول (K) می‌توان نوشت:

$$\text{الکترون} = 2 \times (1)^2 = 2$$

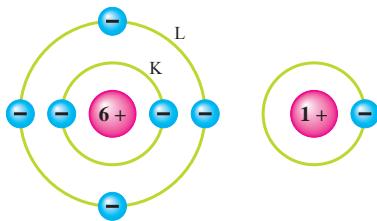بنابراین در مدار اول تعداد دو الکترون وجود دارد. به همین ترتیب تعداد الکترون‌های مدارهای دیگر قابل محاسبه است. (شکل ۱-۱۰)



تعداد الکترون‌های مدار والانس هر اتمی همیشه بین ۱ تا ۸ الکترون است. تعداد این الکترون‌ها نشان‌دهنده ظرفیت آن اتم است.
(شکل ۱-۱۱)


الف- اتم هیدروژن با ظرفیت ۱ ب- اتم کربن با ظرفیت ۶

شکل ۱-۱۱- تعداد الکترون‌های مدار ظرفیت
دو اتم مختلف

۱-۱-۱- ویژگی‌های اتم و ذرات آن

۱- جرم پروتون 1.67×10^{-27} مرتبه بیشتر از جرم الکترون است.

$$\text{جرم الکترون} = \frac{1}{1.67 \times 10^{-27}} \text{ جرم پروتون}$$

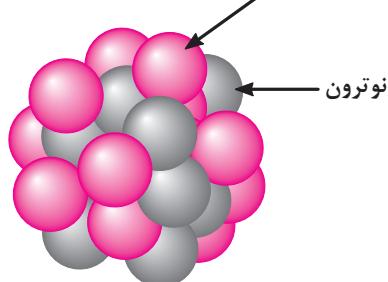

شکل ۱-۱۲- ساختمان هسته اتم

۲- قطر پروتون $\frac{1}{3}$ قطر الکترون است.


$$\text{قطر پروتون} = \frac{5}{6} \times 10^{-15} \text{ متر} = \text{قطر الکترون}$$

۳- پروتون دارای بار مثبت و در هسته اتم قرار دارد.(شکل ۱-۱۲)


۴- نوترون بدون بار بوده و در هسته اتم قرار دارد.(شکل ۱-۱۲)

۵- الکترون دارای بار منفی است و روی مدارهای اطراف هسته
می‌چرخد. (شکل ۱-۱۳)

۶- مدارهای الکترونی اطراف هسته بیضی شکل هستند.(شکل ۱-۱۳)

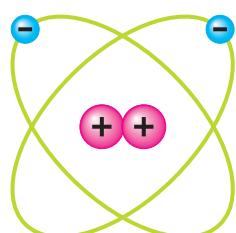

شکل ۱-۱۳- مدارها در اتم

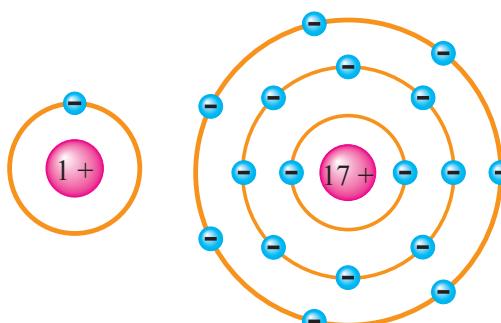


الف - ۱۷ الکترون، ۱ پروتون
ب - ۱ الکترون، ۱۷ پروتون


۷- در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها و پروتون‌های هر اتم با هم
برابرند. (شکل ۱-۱۴)

۸- در طبیعت همه نیروهای مخالف مثبت و منفی موجود در اتم
یکدیگر را خنثی می‌کنند و هیچ تأثیری روی هم ندارند. (شکل ۱-۱۴).

شکل ۱-۱۴

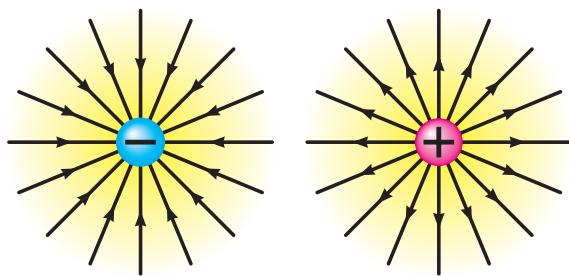

شکل ۱-۱۵- جهت خطوط نیرو در بارهای مثبت و منفی

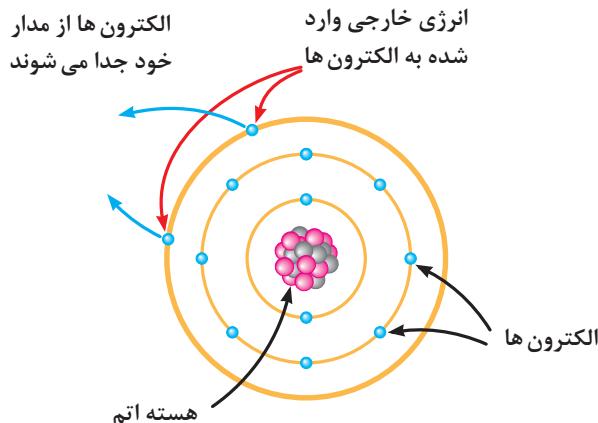

شکل ۱-۱۶- وضعیت قرارگیری اتم ها روی مدارها و چگونگی وارد شدن انرژی خارجی

۹- طبق قرارداد در ذرات باردار اتم جهت خطوط نیروی بارهای منفی به سمت داخل و در بارهای مثبت به سمت خارج است. (شکل ۱-۱۵)

۱-۲- چگونگی ایجاد جریان الکتریکی

برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون های والانس از اتم جدا و آزاد شوند. چون الکترون های مدار آخر نسبت به هسته اتم دورتر است لذا نیروی جاذبه کمتری از طرف هسته روی آن ها اثر می کند و بنابراین با وارد کردن مقدار کمی انرژی می توانند از مدار خود جدا شوند و به محل دیگری انتقال یابند.

شکل ۱-۱۶ نحوه وارد شدن انرژی به الکترون های والانس و جدا شدن آن ها از مدار خود را نشان می دهد.

آزمون پایانی (۱)



۱- کوچک ترین جزء یک ماده ساده یا عنصر را گویند.

- الف - مرکب ب - ماده ج - ترکیب
د - اتم

۲- آمونیاک از تشکیل شده و یک است.

- الف - هیدروژن و نیتروژن - ماده
ب - اکسیژن - ترکیب

- ج - نیتروژن - ماده
د - هیدروژن و اکسیژن - ترکیب

۳- کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار منفی و مثبت هستند؟

- الف - پروتون - الکترون
ب - نوترون - الکترون

- ج - نوترون - پروتون
د - الکترون - پروتون

۴- مدار M چندمین مدار اتم است؟

- الف - ۲
ب - ۳
ج - ۴
د - ۵

۵- در ذرات باردار اتم خطوط نیروی بارهای در تمام جهت‌ها است و مستقیماً می‌شوند.

- الف - خنثی - به بار وارد
ب - مثبت - از بار خارج

- ج - مثبت - به بار وارد
د - منفی - از بار خارخ

۶- شرط تولید جریان الکتریکی آن است که:

- الف - مدارهای اتم بیضی شکل باشند.
ب - الکترون‌ها به اولین مدار اتم اضافه شوند.

- ج - الکترونها از اتم جدا شوند.
د - پروتون دارای بار الکتریکی مثبت باشد.

۷- جرم پروتون از جرم الکترون و قطر آن از قطر الکترون است.

- الف - بیشتر - کمتر
ب - کمتر - بیشتر
ج - بیشتر - کمتر
د - کمتر - بیشتر



۸- در مدار ششم یک اتم حداکثر چند الکترون جای می‌گیرد؟

۷۲ - ۵

۱۸ - ج

۳۲ - ب

۵۰ - الف

۹- جمله «اتم‌ها در طبیعت خنثی هستند» یعنی چه؟

الف - الکترون‌ها و پروتون‌ها بدون بار هستند.

ب - الکترون‌ها و نوترون‌ها بار خود را از دست داده‌اند.

ج - بارهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی می‌کنند.

د - در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها است.

۱۰- اگر اتمی دارای ۳۲ الکترون باشد در مدار والانس آن چند الکترون قرار می‌گیرد؟

۱ - ۵

۲ - ج

۳ - ب

۴ - الف

۱۱- بر روی کدام یک از مدارهای زیر حداکثر هشت الکترون جای می‌گیرد؟

۵ - د

۶ - ج

۷ - ب

۸ - الف

۱۲- کدامیک از گزینه‌های زیر نادرست است؟

الف - جرم پروتون بیشتر از الکترون و قطر آن کوچک‌تر از قطر الکترون است.

ب - مدارهای اطراف هسته بیضی شکل هستند و قطر الکترون بزرگ‌تر از قطر پروتون است.

ج - در شرایط عادی تعداد الکترون‌ها و پروتون‌های هر اتم با هم برابرند.

د - پروتون دارای بار منفی است و روی مدارهای اطراف هسته می‌چرخد.


۱۳- تعداد الکترون‌های مدار والانس هر اتم نشان‌دهنده آن اتم است.

غلط

۱۴- هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون و الکترون تشکیل شده است. صحیح

غلط

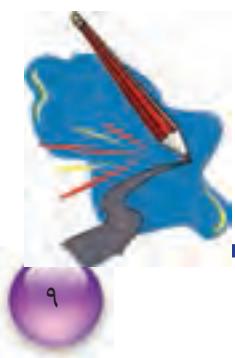۱۵- الکترون‌های هسته هر اتم را الکترون‌های والانس یا ظرفیت گویند. صحیح



خودآزمایی عملی

شانه پلاستیکی باردار




شکل ۱-۱۷

۱- یک میله (شانه) پلاستیکی را با پارچه پشمی (یا موهای سرخود) مالش دهید. سپس موارد خواسته شده زیر را به طور جداگانه انجام داده و نتایج آن را ثبت کنید. (شکل ۱-۱۸ و ۱-۱۹)



بارچه پشمی

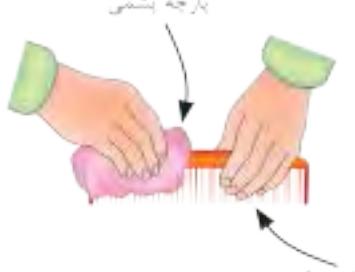

شکل ۱-۱۸

شانه پلاستیکی باردار



شکل ۱-۱۹

پس از انجام هر قسمت، شانه یا میله را مجدداً به پارچه یا موی سر مالش دهید.



الف - شیء پلاستیکی را به ذرات نمک نزدیک کنید.

(شکل ۱-۱۹)



نمک
توپ بینگ بند



شکل ۱-۲۰

ب - شیء پلاستیکی را به توپ بینگ پنگ نزدیک کنید.

(شکل ۱-۲۰)



ج - شیء پلاستیکی را به یک رشته نخ نایلونی نزدیک کنید. (شکل ۱-۲۱)




شکل ۱-۲۱



شکل ۱-۲۲

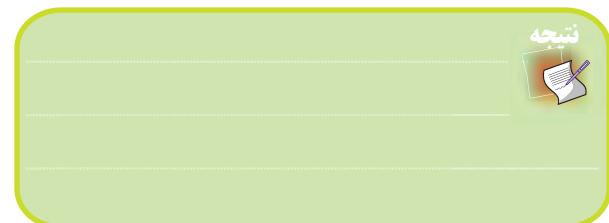د - شیء پلاستیکی را به آب جاری که با فشار کم از شیر آب خارج می شود نزدیک کنید. (شکل ۱-۲۲)



۲- از مجموعه آزمایش های فوق چه نتیجه ای می گیرید؟
شرح دهید.



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل دوم: هادی‌ها، عایق‌ها، نیمه‌هادی‌ها

هدف کلی

آشنایی با هادی‌ها، عایق‌ها و نیمه‌هادی‌های الکتریکی



هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- هادی، عایق و نیمه‌هادی را با ذکر نمونه‌هایی تعریف کند.
- ۲- هادی، عایق و نیمه‌هادی را از نظر الکترون‌های والانس مقایسه کند.
- ۳- در صورت داشتن عدد اتمی عنصری، نوع ماده را تشخیص دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۲	-	۲



- ۱- چرا در مدارهای روشنایی از سیم استفاده می شود؟
 الف - چون وسیله دیگری وجود ندارد.
 ب - زیرا برق را خوب هدایت می کند.
 ج - چون استقامت سیم زیاد است.
 د - زیرا قدرت تحمل سیم زیاد است.
- ۲- جنس سیم های نصب شده بر روی تیرهای برق خیابان ها از چیست?
 الف - مس ب - آهن ج - فولاد د - روی
- ۳- چرا هنگام کار با برق باید از کفش لاستیکی و دستکش استفاده کرد?
 الف - چون عایق هستند.
 ب - می توانند جریان مدار را کنترل کنند.
 ج - قدرت تحمل حرارتی زیادی دارند.
 د - می توانند برق را به زمین منتقل کنند.
- ۴- در مدارهای الکتریکی اگر به جای سیم مسی از رشته پلاستیکی استفاده کنیم نور لامپ ها:
 الف - کاهش می یابد. ب - افزایش می یابد. ج - تغییری نمی کند. د - قطع می شود.
- ۵- اگر جریان الکتریکی را مشابه عبور جریان آب از لوله در نظر بگیریم، یک سیم خوب الکتریکی را مشابه کدام یک از موارد زیر می توان دانست?
 الف - لوله آب با قطر کم
 ب - لوله آب با قطر زیاد
 ج - نمی توان مقایسه کرد.
 د - بستگی به ولتاژ دارد.
- ۶- کدام یک از مواد زیر می تواند جریان برق را عبور دهد?
 الف - میله چوبی ب - میله آلومینیومی ج - میله کائوچوبی د - میله لاستیکی
- ۷- چرا خاصیت هدایت الکتریکی مواد مختلف با هم تفاوت دارند?
 الف - وضعیت اتم های آنها تفاوت دارند.
 ب - چون جریان تأمین کننده همه مواد بااتری ها هستند.
- ج - همه مواد در برابر جریان مقاومت نمی کنند.
 د - چون تحت تأثیر انرژی قرار نگرفته اند.
- ۸- به کوچک ترین جزء یک ماده مرکب گفته می شود.
 الف - یون ب - والانس ج - اتم د - ملکول
- ۹- کدام یک از اشکال زیر صحیح است?

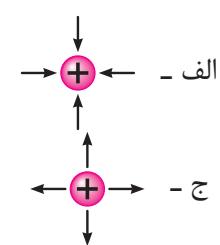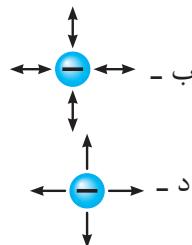


۱۰- ذره نوترон اتم قرار دارد و از نظر بار الکتریکی است.

الف - روی مدارهای - منفی ب - در هسته - مثبت

ج - در هسته - منفی د - روی مدارهای - خنثی

۲-هادی‌ها، عایق‌ها و نیمه‌هادی‌ها


در مباحث الکتریسیته تعداد الکترون‌های مدار والانس اتم‌ها اهمیت دارد. زیرا براساس آن‌ها مواد را از نظر هدایت الکتریکی به سه گروه تقسیم می‌کنند.

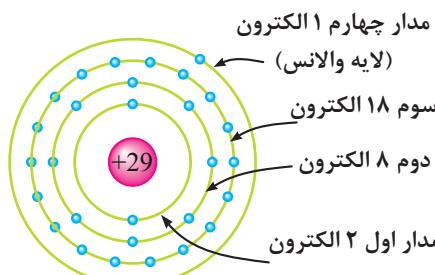

شکل ۲-۱- ساختمان اتمی عنصر مس

۲-۱- هادی‌ها

موادی را که الکترون‌های مدار والانس آن‌ها به راحتی آزاد می‌شود «هادی» یا «رسانا» می‌نامند. تعداد الکترون‌های والانس این مواد معمولاً ۱، ۲ یا ۳ الکترون است. (شکل ۲-۱)

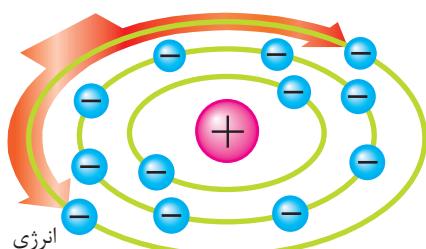

شکل ۲-۲- تقسیم انرژی بین الکترون‌های والانس

هرگاه به اتم‌های یک هادی انرژی داده شود بین الکترون‌ها تقسیم می‌شود. در این حالت چون تعداد الکترون‌های والانس کم است مقدار انرژی بیشتری به هر الکترون نسبت به حالتی که تعداد الکترون‌ها زیاد باشد می‌رسد. (شکل ۲-۲)




شکل ۲-۳- برقراری جریان الکتریکی در هادی‌ها

در یک هادی، الکترون‌ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شود. این عبارت را می‌توان به عنوان تعریف دیگری برای هادی در نظر گرفت. در شکل ۲-۳ بر اثر انتقال الکترون‌ها لامپ روشن شده است.


از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. در صنعت برق از سیم‌های مسی و آلومینیومی استفاده می‌شود زیرا این عناصر فراوان و مقرر به صرفه هستند.

۲-۲- عایق ها

به موادی که الکترون های مدار والانس آن ها تمایل به ماندن در مدار خود را دارند و به راحتی جدا نمی شوند «عایق» یا «دی الکتریک» می گویند. این مواد در مدار والانس خود ۵، ۶، ۷ یا ۸ الکترون دارند. (شکل ۲-۴)

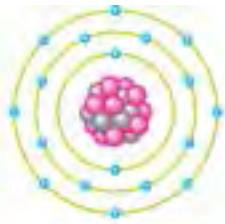

شکل ۲-۴- ساختمان اتمی یک عنصر عایق

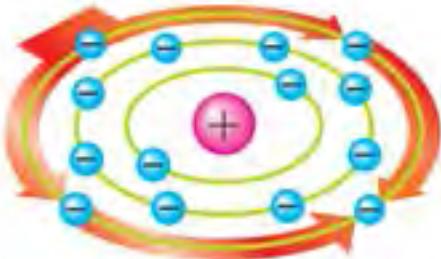

شکل ۲-۵- تقسیم انرژی بین الکترون های والانس هادی ها



شکل ۲-۶- عدم انتقال الکترون ها در یک میله پلاستیکی


در صورتی که به اتم یک دی الکتریک انرژی داده شود این انرژی بین الکترون های والانس آن تقسیم می شود. چون تعداد الکترون های والانس در عایق ها زیاد است، لذا مقدار انرژی بی که به هر الکترون می رسد، نسبت به هادی ها که تعداد الکترون والانس کمتری دارند کاهش می یابد. از عایق های خوب^۱ می توان شیشه، کاغذ، پلاستیک، هوا و میکا را نام برد. (شکل ۲-۵)

شکل ۲-۶ تصویری را نشان می دهد که در آن چون میله پلاستیکی نمی تواند الکترون های لایه والانس خود را انتقال دهد، لامپ روشن نمی شود پس می توان نتیجه گرفت که ماده عایق نمی تواند جریان الکتریکی را عبور دهد.

۲-۳- نیمه هادی ها

موادی که از نظر آزاد کردن الکترون والانس در حد فاصل عایق ها و هادی ها قرار دارند «نیمه هادی»^۲ نامیده می شوند.


تعداد الکترون های والانس نیمه هادی ها معمولاً^۳ الکترون است. (شکل ۲-۷)

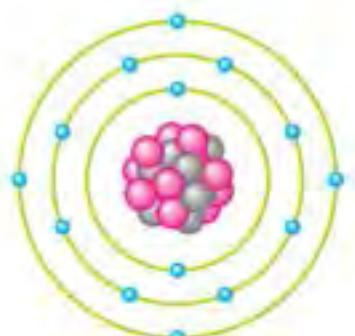



شکل ۲-۷- ساختمان اتمی نیمه هادی ها

۱- عایق هایی که در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند اغلب از ترکیب مواد مختلف به وجود می آیند.


2- Semiconductor

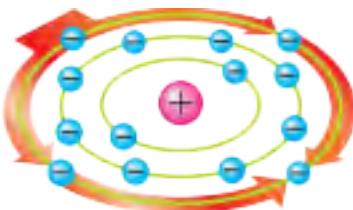

شکل ۲-۸- تقسیم انرژی بین الکترون های والانس در نیمه هادی ها

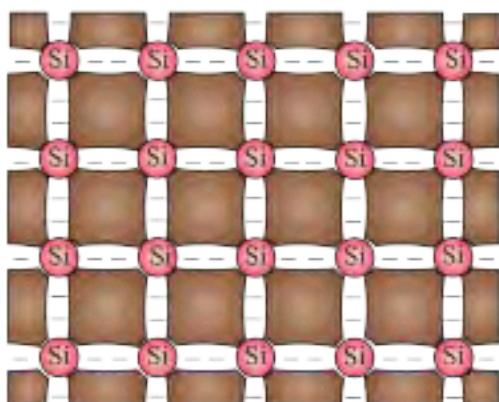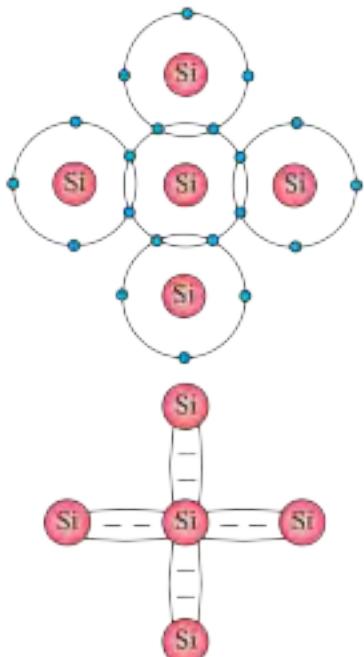

شکل ۲-۹- شبکه استراتکی اتم های نیمه هادی

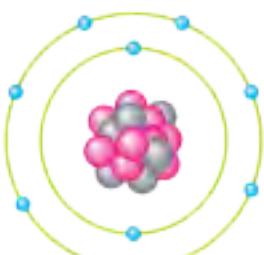

شکل ۲-۱۰- عدد اتمی این عنصر ۹ است
 $Z=9$

در شرایط عادی نیمه هادی ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون والانس ندارند. اما در صورتی که انرژی خارجی به آن داده شود، می توانند الکترون آزاد کنند.

(شکل ۲-۸)

از نیمه هادی ها که در الکتریسته کاربرد دارند می توان ژرمانیم (Ge) و سیلیسیم (Si) را نام برد. نحوه قرار گرفتن اتم های نیمه هادی ها در کنار هم به صورت اشتراکی است. از اشتراک الکترون های والانس در نیمه هادی ها شبکه ای به وجود می آید که آن را در اصطلاح «شبکه کریستالی» گویند.

شکل ۲-۹ شبکه کریستالی و پیوند بین اتم های سیلیسیم را نشان می دهد. نیمه هادی ها از نظر الکتریکی خنثی هستند. برای اینکه بتوانیم میزان هدایت نیمه هادی ها را افزایش دهیم باید آن ها را با مواد دیگری ترکیب کنیم. عمل ترکیب نیمه هادی با عنصری دیگر را «ناخالص کردن» نیمه هادی می نامیم.

توضیح: به تعداد الکترون ها یا پروتون های یک عنصر «عدد اتمی»^۱ می گویند و آن را با حرف (Z) نمایش می دهند. (شکل ۲-۱۰)

با توجه به عدد اتمی می توان وضعیت هادی، عایق و نیمه هادی بودن جسم را تشخیص داد.
مثال: عدد اتمی عنصری ۱۱ است، این عنصر از نظر هدایت الکتریکی چه وضعیتی دارد؟

۱- از مجموع تعداد نوترون ها و پروتون ها جرم اتمی بدست می آید.

حل: با استفاده از رابطه $2n^l$ می‌توان الکترون‌های این عنصر را بر روی مدارها توزیع کرد.

$$K = 2n^l \Rightarrow 2(1)^l = 2 \quad (\text{مدار اول})$$


$$L = 2n^l \Rightarrow L = 2(2)^l = 8 \quad (\text{مدار دوم})$$

تعداد الکترون‌های باقیمانده $= M$ (مدار سوم)


$$M = Z - (K + L) = 11 - (2 + 8)$$

الکترون ۱

چون تعداد الکترون‌های مدار آخر این عنصر کمتر از ۳ الکترون است، لذا از نظر هدایت به گروه هادی‌ها تعلق دارد. تعداد الکترون‌های هر مدار این اتم در شکل ۲-۱۱ نشان داده شده است.

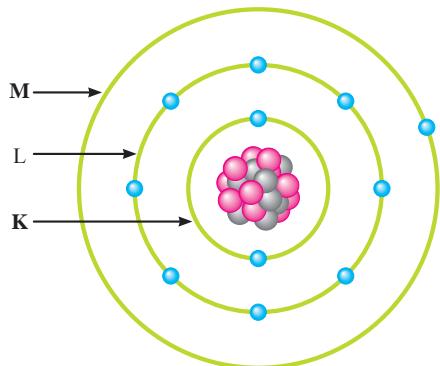


شکل ۲-۱۱- ساختمن اتمی عنصری با عدد اتمی ۱۱

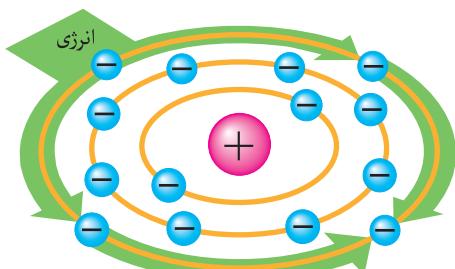

شکل ۲-۱۲



شکل ۲-۱۳- بارهای همنام همیگر را می‌رانند و بارهای ناهمنام یکدیگر را می‌ربایند

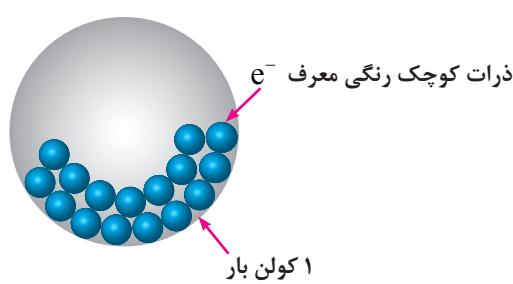

شکل ۲-۱۴

۲-۴- بار الکتریکی و اتم باردار:

همان گونه که اشاره شد عناصر می‌توانند به واسطه وارد شدن انرژی به لایه آخرشان دارای الکtron اضافی شده و یا الکtron والانس خود را از دست بدهند.

اصطلاحاً به عنصری که الکtron‌هایی از دست داده و یا گرفته «عنصر باردار» و به اتم‌های آن «اتم باردار» یا «یون» گفته می‌شود. از آنجایی که بررسی تعداد الکترون‌های دریافتی و یا از دست داده اتم‌ها در الکتریسیته کاربرد داشته دانشمندان مختلفی به بررسی اثرات ذرات باردار بر هم پرداخته‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به «کولن» اشاره کرد. وی تحقیقات زیادی پیرامون بارهای الکتریکی داشته به همین خاطر به احترام وی واحد بار الکتریکی (Q) بر حسب کولن (C) نامگذاری شده است.

هر کولن بار الکتریکی معادل $10^{18} / 28$ الکترون است. یعنی:

$$6280000000000000 = 6 \times 10^{18} = 1 \text{ کولن}$$

کولن نتیجه تحقیقات خود را تحت عنوان قانونی به نام «قانون کولن» بیان کرد.

۲-۵- قانون کولن:

همان طوری که در فصول قبل اشاره شد دو جسم (دو ذره) باردار با بارهای هم نام یکدیگر را دفع و با بارهای غیرهم نام یکدیگر را جذب می کنند.

کولن بر پایه انجام آزمایش های زیاد با اجسام باردار نتیجه گرفت که نیروهای جاذبه و دافعه میان بارها از قانون خاصی پیروی می کنند. امروزه این قانون را به نام «قانون کولن» می شناسیم. این قانون بیان می کند:

نیروی بین دو بار الکتریکی با حاصل ضرب اندازه بارها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله میان بارها نسبت معکوس دارد. ارتباط عوامل مؤثر با نیروی بین دو بار را با رابطه (۱)

$$F \propto \frac{q_1 q_2}{d^r} \quad (1)$$

با بهره گیری از یک ضریب ثابت که نشان دهنده خاصیت محیط در برگیرنده اجسام باردار است می توان رابطه قانون

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^r} \quad (2)$$

q_1 و q_2 - مقدار بارهای الکتریکی بر حسب کولن [c]

d - فاصله بین دو بار بر حسب متر [m]

k - ضریب ثابت که تقریباً برابر 9×10^9 بر حسب $\frac{\text{N} \cdot \text{m}^r}{\text{C}^r}$

F - نیروی بین دو جسم باردار بر حسب نیوتون [N]


مثال: اندازه نیروی بین دو بار $[C] = 0.02$ و 0.05 که در فاصله ۲ متر از یکدیگر قرار گرفته اند چند نیوتون است؟

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^r}$$

$$F = 9 \times 10^9 \frac{0.02 \times 0.05}{(2)^r} = \frac{90 \times 10^9}{4}$$

$$F = 22.5 \text{ [N]}$$


$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^r} \Rightarrow d^r = k \frac{q_1 q_2}{F}$$

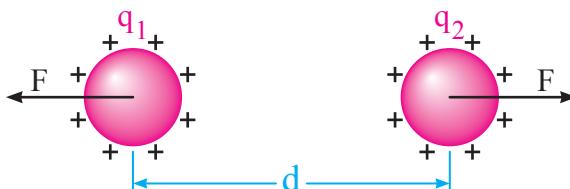


شکل ۲-۱۵

$$d = \sqrt{\frac{kq_1 q_2}{F}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 0.05 \times 0.004}{5}} = \sqrt{\frac{9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-3} \times 4 \times 10^{-3}}{5}} = \sqrt{\frac{180 \times 10^4}{5}} = \sqrt{36 \times 10^4} = 6 \times 10^2 [m]$$

مثال: هرگاه نیروی بین دو جسم باردار 0.0004 و 0.05 کولنی برابر 5 نیوتون باشد فاصله بین این دو بار چند متر است؟

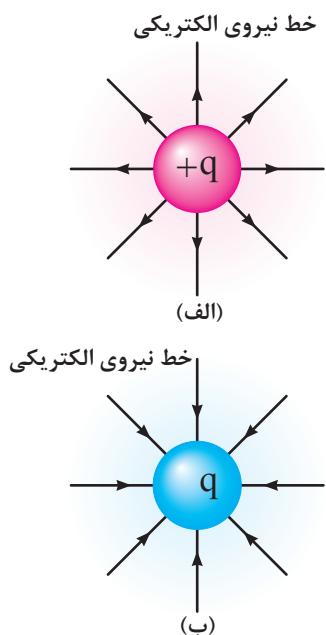

شکل ۲-۱۶- میدان الکتریکی اطراف یک کره باردار در فضا

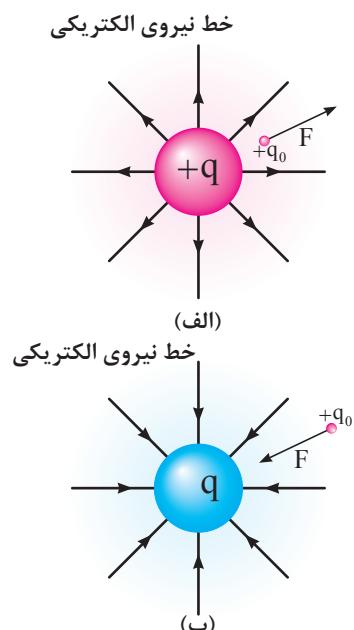

شکل ۲-۱۷- میدان الکتریکی اطراف یک کره باردار در فضا

۶-۲- میدان الکتریکی

هرگاه یک جسم باردار در فضای اطراف یک جسم باردار قرار گیرد طبق قانون کولن به آن نیرو وارد می شود این ناحیه که چنین خاصیتی دارد یک «میدان الکتریکی» است. بنابراین در یک ناحیه از فضا وقتی می توان گفت میدان الکتریکی وجود دارد که به بار الکتریکی واقع در آن ناحیه یک نیروی الکتریکی وارد می شود. شکل (۲-۱۶)

برای سنجش وجود میدان الکتریکی و تعیین اندازه آن از یک بار مثبت و کوچک به نام «بار آزمون - q_0 » استفاده می شود که مقدار آن برابر واحد (یک) است. در شکل های (الف - ۲-۱۷) و (ب - ۲-۱۷) وضعیت خطوط نیروی وارد به بار آزمون برای هر دو بار هم نام و هم چنین دو بار غیر هم نام نشان داده شده است. هر خط نیرو نشان دهنده مسیری است که بار آزمون واقع در میدان الکتریکی تحت اثر نیروی ناشی از میدان طی می کند.

بنا به تعریف نیروی وارد بر بار الکتریکی آزمون (مثبت) در هر نقطه از میدان را شدت میدان الکتریکی در آن نقطه می‌نامیم و مقدار آن به صورت مقابله محاسبه می‌شود.

$$E = \frac{F}{q_0}$$

F - نیروی وارد بر بار آزمون بر حسب نیوتن [N]
q - اندازه بار آزمون بر حسب کولن [C] (مقدار آن می‌تواند غیر یک باشد)

$$E = \frac{N}{C}$$

مثال: بار الکتریکی ۴ کولنی در یک میدان الکتریکی تحت تأثیر نیروی ۱۶ نیوتن قرار می‌گیرد اندازه شدت میدان الکتریکی آن چقدر است؟

$$E = \frac{F}{q}$$

$$E = \frac{16}{4} = 4 \left[\frac{N}{C} \right]$$

۲-۷- میدان الکتریکی یکنواخت

در صورتی که نیاز به ایجاد میدان الکتریکی باشد می‌توانیم با اتصال دو صفحه فلزی که مطابق شکل (۲-۱۸) مقابله یکدیگر قرار گرفته‌اند به دو قطب یک باتری متصل کرد. میدان الکتریکی که تحت این شرایط بوجود می‌آید چون دارای اندازه و جهت ثابت است «میدان الکتریکی یکنواخت» گفته می‌شود.


اندازه شدت میدان الکتریکی یکنواخت را از رابطه مقابله می‌توان بدست آورد:

$$E = \frac{V}{d}$$

V - ولتاژ باتری اتصال داده به دو صفحه بر حسب ولت [v]


d - فاصله بین دو صفحه بر حسب متر [m]

E - شدت میدان الکتریکی بر حسب $\frac{V}{m}$ ولت متر

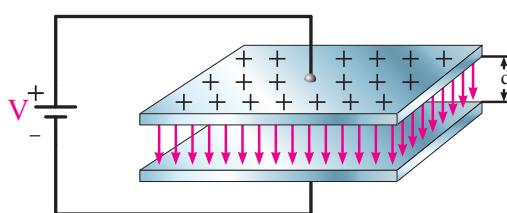

شکل ۲-۱۸

مثال: شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه موازی که با فاصله ۴ سانتی متر از یکدیگر قرار گرفته اند و مشابه شکل (۲-۱۹) به ولتاژ ۱۰ ولت متصل شده چقدر است؟

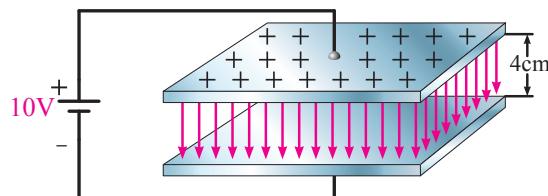

شکل ۲-۱۹

مثال: فاصله بین دو صفحه موازی که به ولتاژ ۲۰ ولت وصل شده اند چند متر باشد تا شدت میدان الکتریکی بین دو صفحه ۴۰ ولت بر متر باشد.

$$E = \frac{V}{d} \Rightarrow d = \frac{V}{E}$$

$$d = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} = 0.5[m]$$

آزمون پایانی (۲)



- ۱- لایه والانس هر اتم با چند الکترون تکمیل می شود؟
- الف - ۲ ب - ۸ ج - ۱۸ د - ۳۲
- ۲- جسمی که در آن الکترون های والانس به آسانی از یک اتم به اتم دیگر منتقل شوند..... نامیده می شود.
- الف - عایق ب - نیمه هادی ج - ظرفیتی د - هادی
- ۳- سهم انرژی الکترون های والانس در هادی ها نسبت به عایق ها چگونه است؟
- الف - زیاد ب - کم ج - متوسط د - نمی توان تعیین کرد.
- ۴- علت استفاده از مس در صنعت برق چیست؟
- الف - در طبیعت فراوان است. ب - الکترون والانس را راحت آزاد می کند.
- ج - مقرون به صرفه است. د - همه موارد
- ۵- کدام گزینه در مورد تعداد الکترون های مدار والانس عایق ها صحیح است؟
- الف - ۴ < تعداد الکترون ها ب - ۴ > تعداد الکترون ها
- ج - ۳ < تعداد الکترون ها د - ۸ > تعداد الکترون ها
- ۶- الکترون های والانس در عایق ها از مدار خود جدا می شوند.
- الف - به آسانی ب - به سختی ج - بدون انرژی د - با کمی انرژی
- ۷- اصطلاح «دی الکتریک» برای کدام گروه از موارد به کار می رود؟
- الف - هادی ها ب - عایق ها ج - نیمه هادی ها د - فلزات
- ۸- «میکا» از نظر هدایت الکتریکی در ردیف کدام یک از گروه ها قرار دارد؟
- الف - عایق ها ب - هادی ها ج - نیمه هادی ها د - کریستال ها
- ۹- تعداد الکترون های والانس نیمه هادی ها چند الکترون است؟
- الف - ۲ ب - ۳ ج - ۴ د - ۸
- ۱۰- نحوه اتصال اتم ها در نیمه هادی ها است.
- الف - به شکل دایره ب - به صورت شبکه کریستالی ج - به شکل بیضی د - به صورت خطوط نیم دایره



۱۱- کدام گزینه در مورد نیمه هادی ها صدق می کند؟

الف - با ناخالص کردن نیمه هادی ها میزان تمایل آنها به آزاد کردن الکترون کاهش می یابد.

ب - آزاد کردن الکترون به تعداد مدارهای اتم مورد نظر بستگی دارد.

ج - نیمه هادی ها در شرایط عادی تمایلی به گرفتن یا دادن الکترون ندارند.

د - آزادسازی الکترون به مقدار انرژی داده شده به لایه والاس بستگی ندارد.

۱۲- عدد اتمی عناصر را با حروف اختصاری نشان می دهند.

الف_Z - e_ج - ب_N - د

^{۱۳}- عدد اتمی عنصری برای با 30 است. تعداد مدارهای این عنصر $ج$

۱۱- عدد انمی عنصری برابر با 10° است. تعداد مدارهای این عنصر چند مدار می‌باشد؟

الف - ١
ب - ٥
ج - ٢
د - ٦

۱۲- عنصری با عدد انمی ۶۱ از نظر هدایت الکتریکی در کدام کروه فرا

الف - عایق ها ب - هادی ها ج - نیمه هادی ها د - نمک ها

۱۵- اگر عدد اتمی عنصری برابر با ۲۴ باشد، لایه والانس ان دارای چند الکترون است؟

الف - ٣ ب - ٤ ج - ٥ د - ٦

۱۶- تعداد الکترون‌های مدار آخر عنصری ۵ است. این عنصر از نظر

الف - هادی، ها ب - نیمه هادی، ها چ - عایة، ها د - ک بستا، ها

١٧- کدام یک از عناصر زیر دارای ۴ الکترون‌های لانس است؟

การจัดทำแบบทดสอบที่มีคุณภาพดี

۱۸- نهادهای فنی- اقتصادی در کنار دین و مذهب

نیز اسکندریہ کے ساتھ ملک کا انتظامیہ کا بھی ترقی کر رہا تھا۔

۲۰- در شرایط عادی نیمه هادی ها تمایلی به دریافت یا از دست دادن الکترون ندارند.

۲۱- دو ذره بار الکتریکی μc و λc در فاصله 40 cm از هم قرار گرفته‌اند.

کنند چند نیوتن است؟ ($k = 9 \times 10^9$)

۲۲-اگر بار الک

^{۲۳}- با الکتیکم μ_{c}^2 دیگر میدان الکتریکی تحت اثر نبود، μ/μ_0 نیوتون قرار می‌گیرد. اندازه شدت این میدان

حند نیمه‌تنه و کولن است؟

۲۴- دو یا الکتریکی q_1 و q_2 که d فاصله a بکدیگر قرار گرفته اند نبوده باشد $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ هم وارد می کنند. اگر هر دو

یک از بارها، نصف کنیم، فاصله بین دو بار جه تغییر، باید کند تا نبود، بین دو بار همان F باشد؟



^{۲۸}- هر گاه شدت میدان الکتریکی بسیار دو صفحه که دارای فاصله ۲۰ سانتی متر بود بکدیگر قرار گرفته اند.

باد: ۸۰ ملت ب مت باشد، ملت اعماء شده به این صفحات حند ملت است؟

[View all posts](#)

خودآزمایی عملی

۱- مداری را مطابق شکل ۲-۱۲ در نظر بگیرید و در صورت امکان عملأً بیندید. در مراحل مختلف بین دو نقطه A و B قطعات زیر را قرار دهید و وضعیت روشنایی لامپ را مشاهده و ثبت کنید.

الف - گیره کاغذ (مشابه شکل ۲-۱۲)

ب - مداد پاک کن

ج - بدنه پلاستیکی خودکار

د - یک قطعه سیم مسی


ه - یک قطعه میله برنجی

و - یک تکه چوب

ز - یک قطعه لاستیک

۲- از مجموعه مشاهدات خود چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

شکل ۲-۱۲- مدار ساده الکتریکی

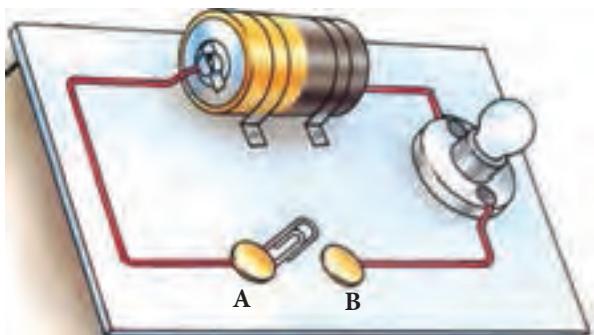

طالب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل سوم: آشنایی با قطعات و کمیت‌های الکتریکی

هدف کلی

آشنایی با مقاومت‌ها و کمیت‌های الکتریکی



هدف‌های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می‌رود که فراغیر بتواند:

- ۱- کمیت‌های الکتریکی ولتاژ، جریان و مقاومت را با ذکر روابط و واحد توضیح دهد.
- ۲- انواع مقاومت‌های الکتریکی را نام برد و طرز کار هر یک را توضیح دهد.
- ۳- مقدار مقاومت‌های اهمی چهار رنگ، پنج رنگ را با کمک کدهای رنگ تعیین کند.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



- ۱- با زدن کلید اصلی برق نیروگاه، چه مدت زمانی طول می کشد تا جریان برق به مصرف کننده برسد؟

الف - یک دقیقه ب - کمتر از چند صدم ثانیه

۲- آیا جریان برق قابل روئیت است؟

الف - بله ج - به طول مسیر بستگی دارد.

۳- منظور از پتانسیل الکتریکی چیست؟

الف - مقدار جریان عبوری از مدار

۴- رشتہ حرارتی یک سماور برقی برای ایجاد گرما چه خاصیتی را از خود نشان می دهد؟

الف - مقاومتی ب - لوله مارپیچ

۵- ولوم یک رادیو چیست؟

الف - مقاومت متغیر ب - کلید گردان

۶- عامل کنترل کننده خودکار روشن و خاموش کردن چراغ های خیابان ها و معابر عمومی چیست؟

الف - مدارهای صنعتی ج - کلید مرحله ای

۷- چرا در صورت وصل کردن بعضی از مصرف کننده ها به پریز برق و راه اندازی آن ها سیم های برق گرم می شود؟

الف - دمای محیط زیادتر از حد استاندارد است. ب - طول سیم کمتر از حد استاندارد است.

۸- کدام یک از مواد زیر هادی خوبی نیست؟

الف - مس ب - نقره

۹- برای افزایش میزان هدایت نیمه هادی ها باید آن ها را کرد.

الف - خالص ب - ناخالص

۱۰- انرژی داده شده به یک ماده دی الکتریک بین الکترون های آن تقسیم می شود.

الف - اتم - مدار والانس ب - الکترون های - مدار M


ج - الکترون های - مدار M



۳-کمیت‌های الکتریکی


۱- شدت جریان^۱

چنانچه بخواهیم از انرژی الکتریکی برای انجام کاری استفاده کنیم می‌بایست الکتریسیته تولید شده را به حرکت درآوریم و در مدار جاری کنیم. به عبارت دیگر اگر بتوانیم با دادن انرژی به مدار والانس یک اتم، الکترون‌های آن را آزاد کنیم و در یک مسیر حرکت دهیم «جریان الکتریکی» به وجود می‌آید.

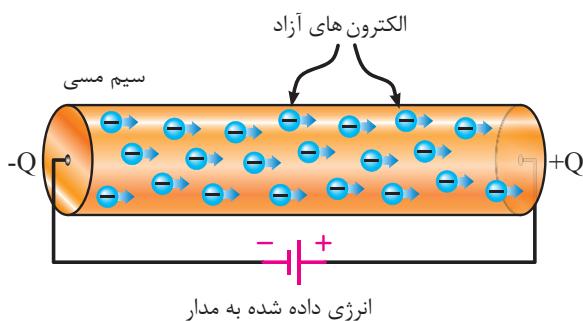


شکل ۳-۱- میزان جریان الکتریکی از مجموع انرژی الکترون‌هایی که انرژی آن‌ها در یک جهت است، به وجود می‌آید.

انرژی الکترون‌های آزادی که در یک جهت هستند با هم جمع می‌شوند و انرژی آزاد شده بیشتری را برای انجام کار در اختیار ما قرار می‌دهند. تعداد الکترون‌هایی که انرژی هم جهت دارند میزان شدت جریان الکتریکی را تعیین می‌کنند. (شکل ۳-۱)

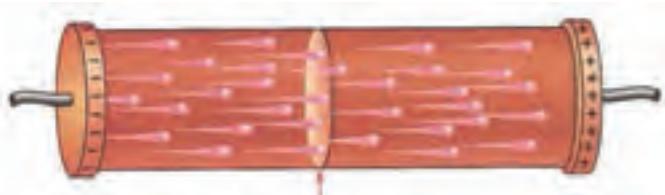

شکل ۳-۲- عبور بار الکتریکی از یک نقطه سیم در طی زمان معین را جریان الکتریکی می‌نامند.


شدت جریان الکتریکی را با حرف (I) نشان می‌دهند. بنا به تعریف مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند «شدت جریان الکتریکی» می‌نامند. (شکل ۳-۲)
اگر بار الکتریکی را با q (بر حسب کولن C)، زمان را با t (بر حسب ثانیه S) نشان دهیم شدت جریان I (بر حسب آمپر A) از رابطه زیر قابل محاسبه است:

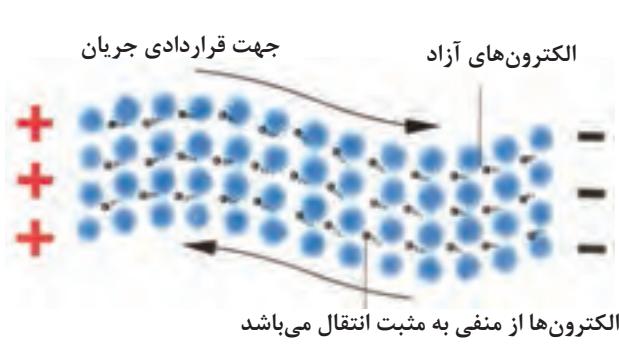


شکل ۳-۳- جهت حرکت اصلی و قراردادی جریان الکتریکی

$$I = \frac{q}{t} \Rightarrow I = \frac{(C)}{(S)} \text{ آمپر}$$

چون عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی، حرکت الکترون‌های است و این ذرات دارای بار منفی هستند، لذا جهت حرکت واقعی الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت است ولی براساس قرارداد، جهت جریان الکتریکی را در مدارها از قطب مثبت به سمت قطع منفی در نظر می‌گیرند.

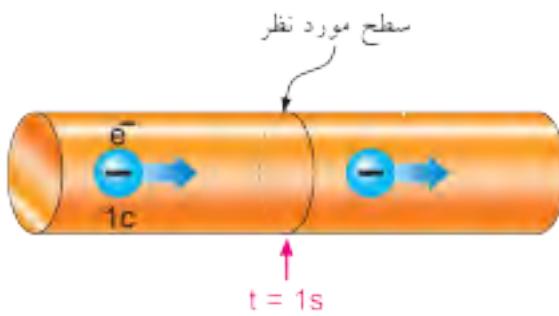


شکل ۳-۴- حرکت الکترون از سطح مورد نظر در یک ثانیه

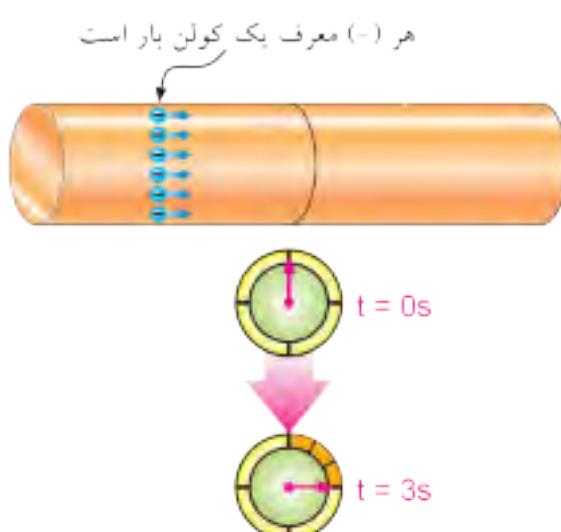

شکل ۳-۵- تعداد الکترون هایی که از سطحی مشخص در طی سه ثانیه می گذرند.



شکل ۳-۶- حرکت الکترون ها از سمت پتانسیل منبی به سمت پتانسیل منفی است

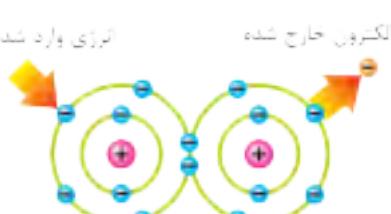

شکل ۳-۷- جایه جایی الکترون در اثر انرژی

شکل ۳-۳- این مطلب را نشان می دهد. بنا به تعریف، مثبت بودن بارها را با عنوان زیاد بودن و منفی بودن بار را با عنوان کم بودن بار در نظر می گیرند. در رابطه (I) اگر به جای پارامترهای (t,q) مقدار واحد را قرار دهیم تعریف یک آمپر به دست می آید.

$$I(A) = \frac{q(c)}{t(s)}$$

يعنى هرگاه بار الکتریکی معادل یک کولن در مدت زمان یک ثانیه از یک نقطه معین مانند شکل ۳-۴ عبور کند شدت جریانی برابر یک آمپر در سیم جاری شده است. یک کولن بار الکتریکی موجود در یک جسم برابر است با:


$$\text{الکترون} = 6/28 \times 10^{18} \text{ کولن}$$

مثال: اگر باری برابر با ۶ کولن در طی مدت ۳ ثانیه از سیمی مطابق شکل ۳-۵ عبور کند، چند آمپر جریان در مدار جاری شده است؟

$$\text{حل: } I = \frac{q}{t} = \frac{6}{3} = 2 [A]$$

حرکت الکترون های آزاد در درون سیم به صورت «ضربه ای»^۱ صورت می گیرد. یعنی در مدارهای والانس، الکترون ها با یکدیگر برخورد می کنند و از اتم دیگر منتقل می شوند. سرعت این ضربه ها در حدود سرعت سیر نور (۳۰۰۰۰ کیلومتر در ثانیه) است. (شکل ۳-۶)

چون اتم ها خیلی به هم نزدیک هستند به محض وارد شدن الکترون آزاد جدید آن الکترون انرژی خود را به الکترون دیگر می دهد و آن را دفع می کند و به سمت دیگر می راند. (شکل ۳-۷)

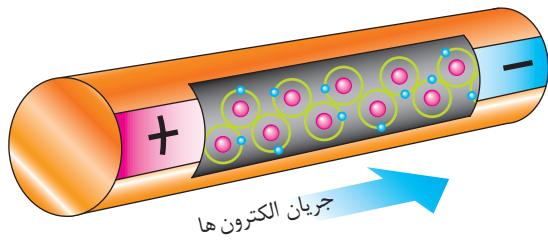


شکل ۳-۸- نمایشی از ضربه های انرژی به الکترون ها


ضربه های انرژی که از یک الکترون به الکترون دیگر برخورد می کند و باعث جایه جایی آن می شود را در اصطلاح جریان الکتریکی می نامند. در شکل ۳-۸ ضربه های انرژی وارد شده به الکترون ها را مشاهده می کنید.



شکل ۳-۹- شکل ظاهری یک نمونه آمپرmetr

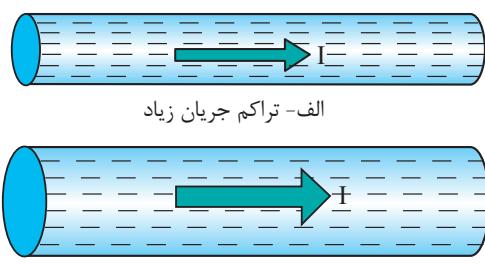

شکل ۳-۱۰- شدت جریان عبوری در هر دو سیم با هم مساوی است ولی سطح مقطع سیم (ب) بزرگ تر از سیم (الف) است.

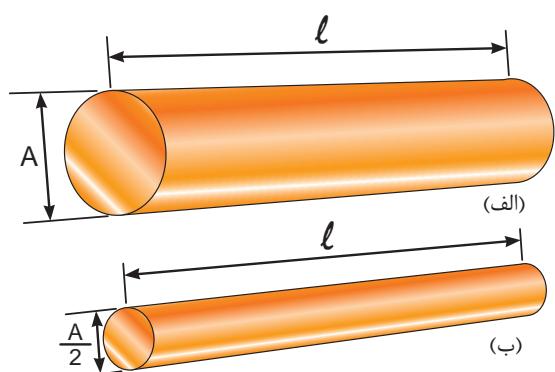

شکل ۳-۱۱- تصویر دو سیم با سطح مقطع های مختلف

در مدارهای الکتریکی برای اندازه گیری جریان از وسیله ای به نام آمپرmetr که علامت اختصاری آن **A** است، استفاده می شود. شکل ۳-۹ تصویر یک نمونه آمپرmetr را نشان می دهد.

یکی از مشخصه هایی که در بحث جریان مطرح می شود «تراکم» یا «چگالی» جریان است.

طبق تعریف، مقدار معینی جریان الکتریکی که از واحد سطح مقطع سیم می تواند عبور کند را تراکم جریان می گویند.

$$ج = \frac{I}{A}$$

تراکم جریان از رابطه:

و بر حسب $\frac{A}{mm^2}$ آمپر بر میلی متر مربع) محاسبه می شود. (شکل ۳-۱۰)

$$I = \text{جریان عبوری از سیم}$$


$$A = \text{سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع}$$

از چگالی جریان در تعیین ماکزیمم جریان قابل تحمل در سیم ها استفاده می شود. به عنوان مثال اگر بخواهیم جریانی معادل ۵ آمپر را از دو سیم طبق شکل ۳-۱۱ عبور دهیم، مشاهده می شود که تراکم و فشردگی الکترون های جاری در سیم شکل (ب) از سیم (الف) بیشتر است. زیرا سطح مقطع سیم (ب) از سیم (الف) کوچک تر است.

۳-۲- اختلاف سطح الکتریکی و چگونگی ایجاد آن به وسیله انرژی های مختلف




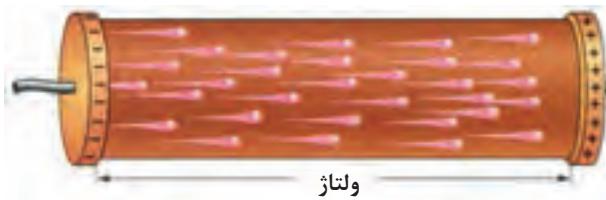الف - الکترون های آزاد در حال حرکت نامنظم



ب - الکترون های آزاد تحت تأثیر ولتاژ

شکل ۳-۱۲

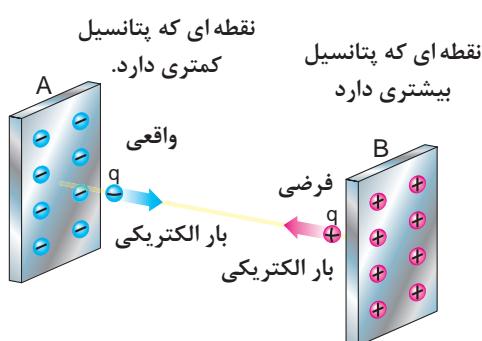

شکل ۳-۱۳- ذره باردار q که دارای بار منفی کمتر است جذب

نقطه ای که دارای بار مثبت زیادتر است، می شود.

همان طوری که می دانید برای انجام کار باید انرژی الکتریکی در حال حرکت باشد. نیرویی را که باعث به وجود آمدن جریان الکتریکی در مدار می شود «نیروی محركه الکتریکی یا EMF» می نامند. بنا به تعریف هر بار الکتریکی که بتواند بار الکتریکی دیگری را با عمل جذب یا دفع به حرکت درآورد کاری انجام می شود. لذا به نیروی محركه ای که بتواند بار الکتریکی را به حرکت درآورد «پتانسیل الکتریکی» می گویند. (شکل ۳-۱۲)

«پتانسیل» یا «ولتاژ» به اختصار، توانایی انجام کار نیز نامیده می شود.

وقتی دو بار غیرهم نام مورد بررسی قرار می گیرند، در حقیقت اختلاف پتانسیل بین آن دو، مورد توجه است. به همین دلیل در مدارهای الکتریکی اغلب ولتاژ را تحت عنوان اختلاف پتانسیل بیان می کنند. زیرا میزان کاری که روی دو ذره باردار انجام می شود به پتانسیل اولیه آن ها بستگی دارد. (شکل ۳-۱۳)


پتانسیل الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$V = \frac{W}{q} = \frac{\text{(کار انجام شده)}}{\text{(بار الکتریکی)}} \quad (\text{ولتاژ})$$

هرگاه کار بر حسب ژول و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت بدست می آید.

تعريف واحد ولت:


$$1(V) = \frac{1(j)}{1(C)}$$

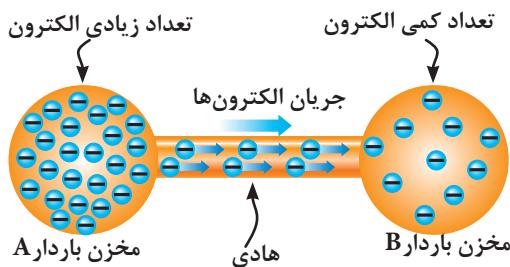

شکل ۳-۱۴- چگونگی حرکت الکترون‌ها از مخزن بار بیشتر به مخزن کمتر.

به همین ترتیب برای اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B در شکل ۴-۳-۳ می‌توانیم، بنویسیم:
 $V = V_A - V_B = V_{AB}$

$$\Rightarrow V_{AB} = \frac{W_{AB}}{q}$$

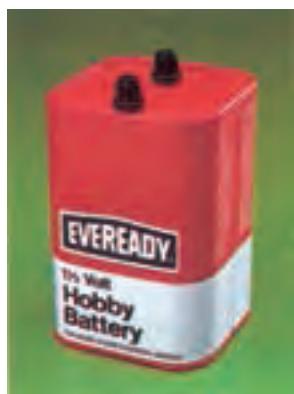

شکل ۳-۱۵- چند نمونه پیل

$W = W_A - W_B = W_{AB}$ کار انجام شده ولتاژهایی که در کارهای روزمره با آن سروکار داریم عبارتند از:

- ۱/۵ ولت - ولتاژ پیل‌های خشک (قلمی)
 - ۹ ولت - ولتاژ پیل‌های کتابی
 - ۱۲ ولت - ولتاژ باتری‌های ماشین
 - ۲۲۰ ولت - ولتاژ منازل مسکونی
 - ۳۸۰ ولت - ولتاژ مراکز صنعتی
- در رسم مدارها، پیل‌ها (باتری‌ها) را با علامت: نشان می‌دهیم. در شکل ۳-۱۵ تصویر چند نوع پیل نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۶- دو نمونه ولت متر

برای اندازه‌گیری ولتاژ از وسیله‌ای به نام ولت متر که علامت اختصاری آن به صورت است استفاده می‌شود. (شکل ۳-۱۶)

نیروی محركه الکتریکی (ولتاژ) را می‌توان با استفاده از انرژی‌های مختلف تولید کرد که در اینجا به اختصار با چگونگی تولید انرژی الکتریکی از روش‌های مختلف آشنا می‌شویم.

-
- اختلاف پتانسیل بین دو نقطه (مخزن)
 ۱ - $V_{AB} - B, A$
 ۲ - $W_{AB} - B, A$ اختلاف کار انجام شده روی ذره باردار(q)
 بین دو نقطه (مخزن)

۳-۳- روشهای تولید و مصرف الکتریسیته

۳-۳-۱- تولید الکتریسیته

در اثر آزاد شدن الکترون‌ها از اتمشان، الکتریسیته بوجود می‌آید. چون الکترون‌های والانس بیش از سایر الکترون‌ها از هسته دورند و هم‌چنین بالاترین سطح انرژی را دارند، به آسانی آزاد می‌شوند.



شکل ۳-۱۷ روشهای تولید الکتریسیته

انرژی داده شده به لایه‌ی والانس بین الکترون‌های آن لایه تقسیم می‌شود. در نتیجه هر چه الکترون‌های والانس موجود بیشتر باشد هر الکtron انرژی کمتری دریافت می‌کند. اگر در اتمی تعداد الکترون‌های والانس کمتری داشته باشد، الکترون‌های هر اتم مقدار انرژی بیشتری دریافت خواهد کرد و به راحتی از مدار خود خارج خواهد شد.

شکل (۳-۱۷) تصویر کلی از روشهای تولید الکتریسیته را نشان می‌دهد.

الکتریسیته حاصل از اصطکاک (مالش):

هرگاه دو جسم مانند پارچه ابریشمی را با میله شیشه‌ای یا یک میله کائوچویی را به پارچه پشمی مالش دهیم، بار الکتریکی تولید می‌شود. به این بارها «الکتریسیته ساکن» می‌گویند.

الکتریسیته ساکن هنگامی بوجود می‌آید که جسمی الکترون‌هایش را به جسم دیگر منتقل کند. در سطح ماده، اتم‌هایی وجود دارد که بر خلاف سایر اتم‌های ماده نمی‌توانند با اتم‌هایی دیگر درگیر شوند. در نتیجه آن‌ها در سطح خارجی چند الکترون آزاد دارند و به همین دلیل عایق‌هایی مانند شیشه و کائوچو می‌توانند الکتریسیته ساکن را تولید کنند. بر اثر مالش، در اتم‌های سطح خارجی برای آزاد کردن الکترون‌ها انرژی حرارتی به وجود می‌آید که به آن اثر تربیو الکتریک (TRIBOELECTRIC) نیز می‌گویند.




شکل ۳-۱۸- الکتریسیته مالشی (اثر تربیوالکتریک)

الکتریسیته حاصل از فعل و انفعالات شیمیایی:

برخی مواد شیمیایی با فلزات مخصوصی ترکیب می‌شوند و واکنش‌های شیمیایی را ایجاد می‌کنند که باعث انتقال الکترون‌ها و تولید بارهای الکتریکی می‌گردد. با تری تراز جمله وسایلی است که از این راه الکتریسیته تولید می‌کند. این پدیده بر قوانین الکتروشیمی مبتنی است. ساختمان داخلی با تری تراز محلولی به نام اسید سولفوریک که در یک ظرف ریخته شده به عنوان الکترولیت به همراه دو میله از جنس‌های مس و روی تشکیل شده است. هنگامی که میله‌های مس و روی را در داخل محلول وارد می‌کنیم با محلول ترکیب می‌شوند و در نهایت مس الکترون‌های والانس خود را از دست داده و از طریق محلول به میله روی انتقال می‌یابد. بر اثر از دست دادن و گرفتن یون‌ها میله روی دارای بار منفی و میله مسی دارای بار مثبت می‌شود. به واقع در این حالت میله مسی کمبود الکترون و میله روی دارای ازدیاد الکترون است.

شکل (۳-۱۹) تصویری از یک باتری ترا فعل و انفعالات صورت گرفته در آن را نشان می‌دهد.

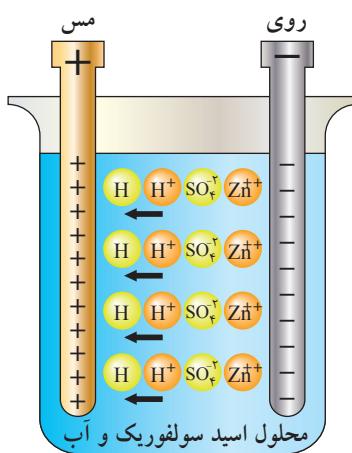

شکل ۳-۱۹- ساختمان یک نوع باتری ترا

الکتریسیته حاصل از فشار مکانیکی:

هنگامی که به بعضی اجسام فشار وارد کنیم، الکترون‌های والانس آن‌ها از مدار خارج می‌شوند. در نتیجه الکترون‌ها یک طرف جسم را ترک و در طرف دیگر آن جمع می‌شوند بنابراین در دو طرف جسم بارهای مثبت و منفی بوجود می‌آید. در صورتی که فشار قطع شود الکترون‌ها به مدار اولیه خود باز می‌گردند. به اثر فشار برای تولید بارهای الکتریکی (الکتریسیته) «پیزوالکتریک» می‌گویند.

شکل (۳-۲۰) پیزو یک کلمه یونانی به معنای فشار است.
(الف) هرچه فشار اعمال شده بیشتر و زمان کوتاه‌تر باشد ولتاژ به وجود آمده بیشتر خواهد شد.


از جمله زمینه‌های کاربردی این روش می‌توان به کریستال‌های پیزوالکتریک که در برخی میکروفون‌ها بکار می‌رود و یا فندک‌های مورد استفاده در وسایل گازسوز (ب) امروزی را نام برد. شکل (۳-۲۱)



شکل ۳-۲۰



شکل ۳-۲۱

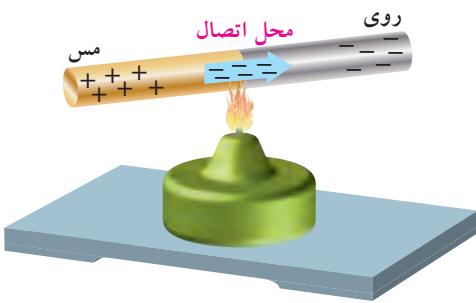

حرارت باعث انتقال الکترون از مس به روی می شود.

۳-۲۲- ترموالکتریک (الکتریسیتهٔ حرارتی)

الکتریسیتهٔ حاصل از حرارت:

همان طوری که می دانید در هنگام اتصال دو جسم غیر مشابه، انتقال الکtron صورت می گیرد. فلزات فعال در درجهٔ حرارت معمولی اتاق نیز می توانند الکترون آزاد کنند. برای مثال اگر مطابق (شکل ۳-۲۲) دو فلز مس و روی را به یکدیگر متصل کنیم، الکترون‌ها از مس خارج شده و به اتم روی وارد می شوند. در نتیجه فلز روی، الکترون‌های اضافی کسب کرده و دارای بار منفی می شود و بالعکس مس که الکترون‌های خود را از دست داده دارای بار مثبت می شود.

مقدار بارهایی که در درجهٔ حرارت اتاق تولید می شوند کم هستند زیرا انرژی حرارتی کافی برای آزاد کردن الکترون‌های بیشتر وجود ندارد ولی اگر محل اتصال دو فلز را حرارت دهیم انرژی بیشتری تولید می شود و الکترون‌های بیشتری آزاد می گردند. به این روش «ترموالکتریک» گفته می شود.



۳-۲۳

هرچه حرارت داده شده بیشتر باشد بار بیشتری تولید می شود. به اتصال این دو فلز «ترموکوپل» گفته می شود. هنگامی که چندین ترموموکوپل به یکدیگر متصل شوند، یک ترموموکوپل (باتری حرارتی) بوجود می آید. از ترموموکوپل (شکل ۳-۲۳) برای اندازه‌گیری درجهٔ حرارت در کوره‌ها استفاده می شود.

الکتریسیتهٔ حاصل از نور:

نور نوعی انرژی است که از ذرات حامل انرژی به نام فوتون به وجود می آید. هنگامی که فوتون‌های یک شعاع نوری با جسمی برخورد می کنند، انرژی خود را از دست می دهند. در بعضی اجسام انرژی فوتون‌ها باعث آزادی الکترون‌ها می شود. موادی مانند پتاسیم، سدیم، ژرمانیم و سولفات سرب در مقابل نور الکترون از دست می دهند.




یکی از پر کاربردترین روش های تولید الکتریسیته حاصل از نور روش «فتوولتیک» است.

در این روش انرژی نورانی تابیده شده به یکی از دو صفحه هی متصل به هم باعث تخلیه ای الکترون از یکی به دیگری می شود. در نتیجه مانند باتری در دو صفحه بارهای مخالف ایجاد می شود.

امروزه با استفاده از نور تابیده شده خورشید بر روی صفحات (سلول های) خورشیدی الکتریسیته تولید می شود. (شکل ۳-۲۴) تصویر دو نمونه کاربرد این روش را نشان می دهد.



۳-۲۴

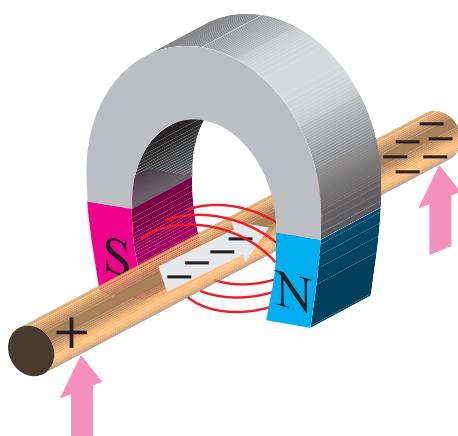

۳-۲۵- الکتریسیته مغناطیسی (الکترومغناطیسی)

الکتریسیته حاصل از مغناطیسی:

همانطوری که می دانید دو آهنربا در حالتی یکدیگر را جذب و در شرایطی، یکدیگر را دفع می کنند. علت این امر آن است که میدان های حاصل از آهنرباها نیرویی دارند که بر یکدیگر اثر می کنند. با در نظر گرفتن این مقدمه حال اگر یک سیم مسی را در میدان مغناطیسی حرکت دهیم، الکترون های داخل سیم آزاد می شوند و داخل سیم یک در یک جهت به حرکت درمی آیند.


از نیروی میدان مغناطیسی برای حرکت الکترون ها نیز می توان استفاده کرد. به این روش «الکتریسیته مغناطیسی» گفته می شود. (شکل ۳-۲۵) تصویری از چگونگی اثرگذاری میدان مغناطیسی بر یک سیم و (شکل ۳-۲۶) تصویر یک مولد واقعی که براساس خاصیت الکترومغناطیسی کار می کند را نشان می دهد.



۳-۲۶

۳-۲-۳ مصرف الکتریسیته

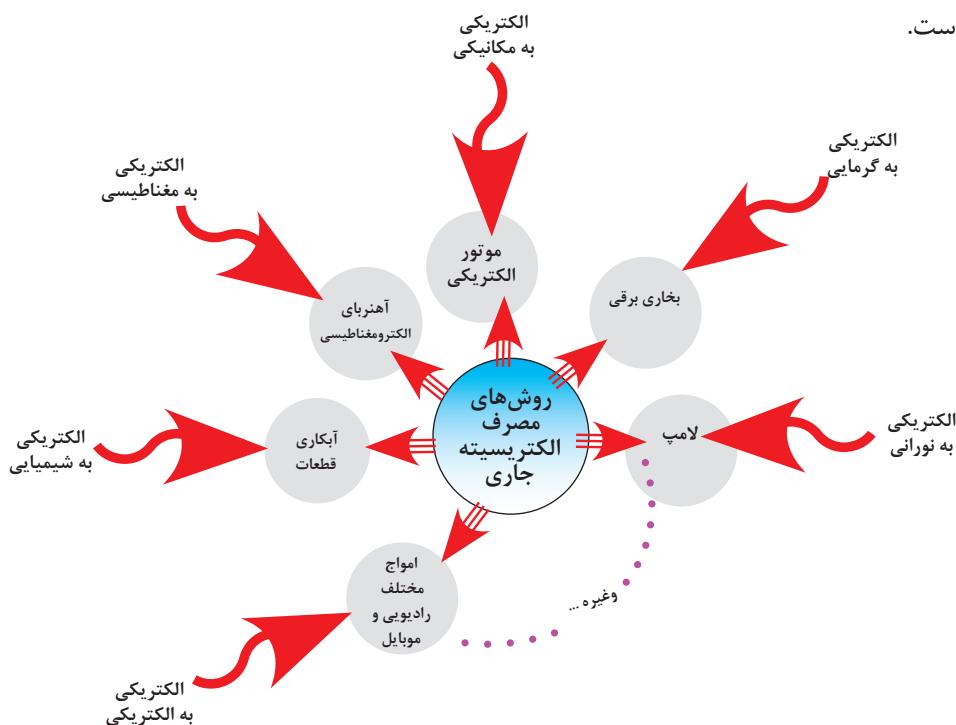در عمل، زمینه های مصرف الکتریسیته تقریباً در تمامی علوم به نوعی کاربرد دارد که در (شکل ۳-۱۶) به چند نمونه آن اشاره شده است.




۳-۱۶

۳-۳-۳ هدايت و مقاومت مخصوص

همان طور که قبلاً نیز ذکر شد اجسامی که در طبیعت وجود دارند نمی توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند، تعداد الکترون های لایه آخر مواد مختلف با هم متفاوت است. میزان هدايت اجسام را با ضریبی تحت عنوان «ضریب هدايت مخصوص» بیان می کنند. این ضریب نشان می دهد که یک جسم تا چه اندازه جریان الکتریکی را از خود عبور می دهد. ضریب هدايت را با حرف یونانی χ (کاپا) نشان می دهند.

ضریب دیگری که در اجسام مطرح می شود «ضریب مقاومت مخصوص» نام دارد. این ضریب میزان مخالفت جسم را نسبت به عبور جریان الکتریکی بیان می کند. ضریب مقاومت مخصوص را با حرف یونانی ρ (رو) نشان می دهند.

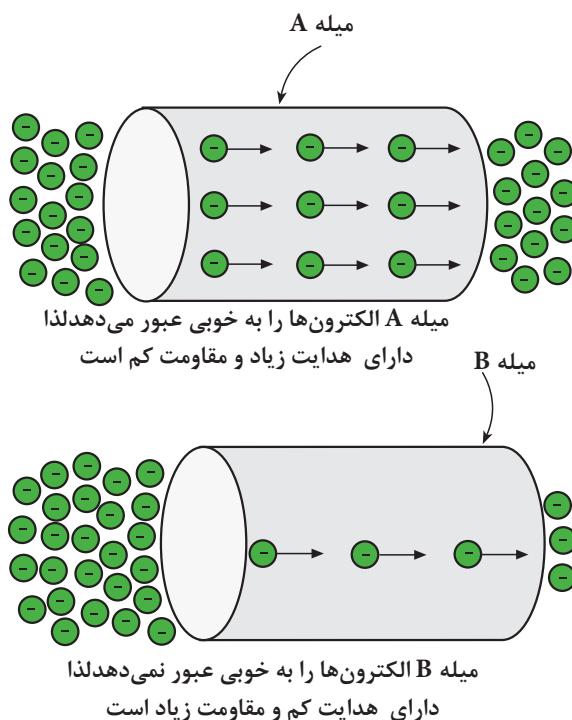

شکل ۳-۱۷- میله B الکترون ها را به خوبی عبور نمی دهد لذا دارای هدايت کم و مقاومت زیاد است.

با کمی دقت در توضیحات فوق می‌توان نتیجه گرفت که این دو ضریب عکس یکدیگرند و روابط زیر را برای این دو ضریب می‌توان نوشت:

$$\rho = \frac{1}{\chi} \quad \text{یا} \quad \chi = \frac{1}{\rho}$$



الف - ضریب هدایت گیره کاغذ زیاد است در نتیجه با وصل به پیچ لامپ روشن می‌شود



ب - ضریب مقاومت پاک کن زیاد است در نتیجه با وصل به پیچ لامپ روشن نمی‌شود.

شکل ۳-۱۸

در واقع هر جسمی که قابلیت هدایت آن زیاد است مقاومت الکتریکی آن کم و هر جسمی که مقاومت الکتریکی آن زیاد باشد دارای هدایت الکتریکی کم است. در شکل ۳-۱۷ و ۳-۱۸ این مورد نشان داده شده است.

این دو ضریب بدون واحد بوده و واحد آن‌ها بر حسب عوامل دیگر بیان می‌شود. یعنی: مقدار مقاومت و هدایت مخصوص سیم‌های مسی و آلومنیومی که در صنعت برق کاربرد دارند عبارتند از:

$$\chi_{cu} = 56 \quad (\text{هدایت مخصوص مس})$$

$$\rho_{cu} = \frac{1}{\chi} = \frac{1}{56} = 0.01785 \quad (\text{مقاومت مخصوص مس})$$

$$\chi_{Al} = 37 \quad (\text{هدایت مخصوص آلومنیوم})$$

$$\rho_{Al} = \frac{1}{\chi} = \frac{1}{37} = 0.027 \quad (\text{مقاومت مخصوص آلومنیوم})$$

$$\rho = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$$

$$\chi = \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$$

در مباحث الکتریکی معمولاً میزان مقاومت یا هدایت مواد مختلف نسبت به مس سنجیده می‌شود. مثلاً اگر گفته شود نسبت مقاومت کربن ۲۰۳۰ می‌باشد، یعنی میزان مقاومت کربن ۲۰۳۰ مرتبه بیشتر از مس است.

۳-۴- مقاومت الکتریکی

«مقاومت الکتریکی» خاصیتی است که جسم در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می‌دهد. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط به صورت ناخواسته و مزاحم در مدارهای الکتریکی وجود دارد. این مقاومت باعث ایجاد تلفات الکتریکی می‌شود.

(شکل ۳-۱۹)




شکل ۳-۱۹- سیم‌های رابط خطوط انتقال باید دارای مقاومت کمی باشند. مقاومت این سیم‌ها از نوع مقاومت‌های مزاحم است.




شکل ۳-۲۰- رشتہ حرارتی اتوی برقی به عنوان مقاومت الکتریکی نقش تولید حرارت و کنترل جریان را به عهده دارد.

مقاومت می‌تواند به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده در مدارهای الکتریکی قرار گیرد. رشتہ حرارتی (المنت) اتوی خشک برقی به عنوان یک مقاومت، نه تنها مزاحم نیست بلکه علاوه بر کنترل جریان الکتریکی حرارت نیز تولید می‌کند. (شکل ۳-۲۰)

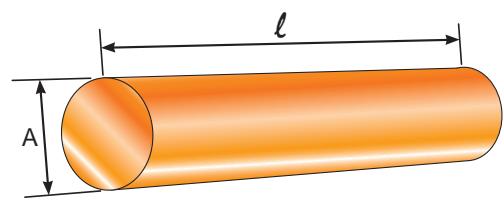
مقدار مقاومت الکتریکی را بر حسب اهم (Ω) می‌سنجند. مقدار مقاومت الکتریکی به عوامل فیزیکی و الکتریکی گوناگونی بستگی دارد.



۱- مقاومت سیم (الف)

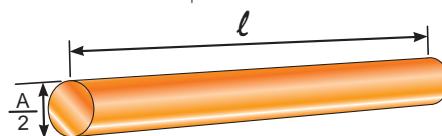

۲- مقاومت سیم (ب)

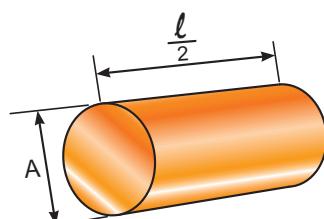

۳- مقاومت سیم (ج)

شکل ۳-۲۱- مقایسه مقاومت چند قطعه سیم با ابعاد مختلف

۳-۴-۱- عوامل فیزیکی مؤثر در مقدار مقاومت الکتریکی:

هرگاه سه قطعه سیم با مشخصات داده شده در شکل ۳-۲۱ را در اختیار داشته باشیم و به طور جداگانه مقدار مقاومت‌های هر یک از آن‌ها را اندازه بگیریم به نتایجی می‌رسیم که نشانگر ارتباط بین عوامل مؤثر در مقاومت الکتریکی یک هادی است. برای بررسی عوامل، موارد زیر را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

- ۱- مقاومت سیم (الف) را اندازه می‌گیریم و به عنوان مقاومت مبنی یادداشت می‌کنیم.

۲- سپس مقاومت سیم (ب) را اندازه می‌گیریم. در این حالت مشاهده می‌شود با وجودی که سطح مقطع سیم نصف شده است مقدار مقاومت آن دو برابر افزایش می‌یابد.


۳- با اندازه گیری مقاومت سیم در مرحله (ج) مشاهده می‌کنیم که با توجه به اینکه طول سیم در حالت (ج) نسبت به حالت (الف) نصف شده، مقدار مقاومت آن نیز به نصف مقدار در حالت (الف) کاهش یافته است. با مقایسه مراحل (الف، ب و ج) در می‌یابیم که مقاومت یک سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت عکس دارد. مقدار مقاومت سیم را می‌توان از روابط زیر به دست آورد:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \quad \text{یا} \quad R = \frac{\ell}{\chi \cdot A}$$

R - مقاومت سیم بر حسب اهم (Ω)

ℓ - طول سیم بر حسب متر (m)

A - سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (mm^2)

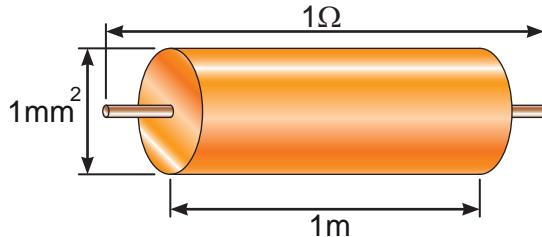

شکل ۳-۲۲- مشخصات سیمی با مقاومت مخصوص یک اهم

ρ - مقاومت مخصوص سیم بر حسب

$\left(\frac{\Omega \cdot mm^2}{m} \right)$


χ - هدایت مخصوص سیم بر حسب

$\left(\frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \right)$ که واحد مقاومت مخصوص سیم می‌باشد بیانگر آن است که مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع برابر با یک اهم است. (شکل ۳-۲۲)


این مطلب را بصورت ریاضی می‌توان چنین نوشت:

$$R = \rho \frac{\ell}{A} \Rightarrow \rho = \frac{R \cdot A}{\ell}$$

$$\rho = \frac{[\Omega] \times [mm^2]}{[m]} \quad \text{واحد}$$

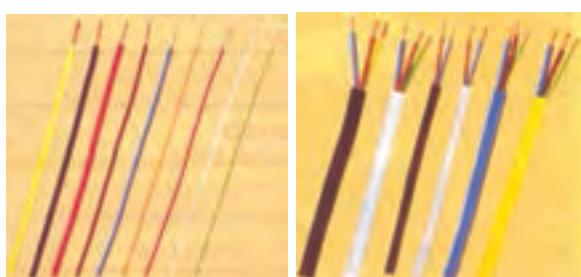

شکل ۳-۲۳- تصاویری از سیم‌های مسی یک و چند رشته با سطح مقطع $1/5 mm^2$ و طول $20 cm$

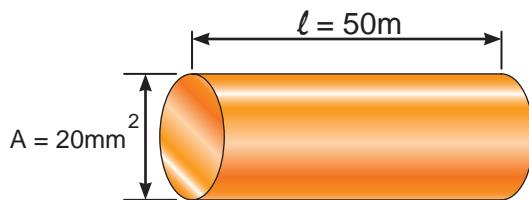

شکل ۳-۲۴- سیم مسی به همراه مشخصات



الف - سیم مسی در بین دو گیره سوسناری



ب - سیم تنگستن در بین دو گیره سوسناری.

شکل ۳-۲۵

در شکل ۳-۲۳ تعدادی سیم با سطح مقطع های مختلف را مشاهده می کنید. در انتخاب سطح مقطع سیم برای سیم کشی مدارهای روشنایی یا صنعتی باید به طول و سطح مقطع سیم توجه داشت زیرا در صورت عدم دقت در انتخاب سطح مقطع مناسب، مقاومت سیم افزایش می یابد و میزان تلفات حرارتی را در سیم بالا می برد.

مثال: مقاومت سیم مسی با مشخصات داده شده در

شکل ۳-۲۴ را به دست آورید. ($\chi = 56$)

$$R = \frac{\ell}{\chi \cdot A}$$

$$R = \frac{50}{56 \times 20} \Rightarrow R = 0.44 \Omega$$

عكس مقاومت الکتریکی را هدایت الکتریکی می نامند و آن را با حرف (G) نمایش می دهند. واحد هدایت الکتریکی را بر حسب مو (mho) (بیان می کنند). $1 \text{ mho} = \frac{1}{\Omega}$ تصاویر ۳-۲۵- الف و ۳-۲۵- ب نشان می دهند که زیاد یا کم بودن مقدار ضریب هدایت یک سیم چقدر در میزان روشنایی لامپ مؤثر است.

در تصویر (الف) چون سیم به کار رفته در محل اتصال مسی است مقاومت آن کم و به عبارت دیگر میزان هدایت آن زیاد است در این حالت نور لامپ زیاد می باشد. در شکل (ب) سیمی از جنس تنگستن استفاده شده است. چون مقدار هدایت سیم تنگستن کم است به همین خاطر نور لامپ کم می شود.

هدایت الکتریکی را می توان از رابطه زیر بدست آورد:


$$G = \frac{1}{R}$$

عوامل فیزیکی دیگری مانند دمای محیط، درصد مواد تشکیل دهنده و ... در مقدار مقاومت ها مؤثر هستند که از طرح چنین مواردی خودداری می شود.

۳-۴-۲- عوامل الکتریکی مؤثر در مقاومت:

هرگاه مقاومت الکتریکی در مدار به عنوان مصرف کننده مطرح باشد عوامل الکتریکی مختلفی در تعیین مقدار آن مؤثر است. از جمله می‌توان ولتاژ مدار و جریان قابل تحمل مقاومت را نام برد. برای مشخص نمودن مقدار مقاومت از روابط خاصی استفاده می‌شود که در بحث قوانین اساسی برق با آن آشنا خواهید شد. علامت اختصاری مقاومت در مدارهای الکتریکی به صورت R یا  است.

(شکل ۳-۲۶)

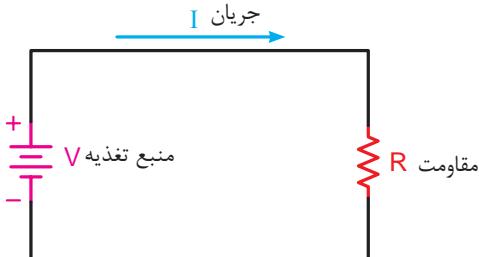

شکل ۳-۲۶

۳-۴-۳- چگونگی تبدیل واحدها به یکدیگر:


همان گونه که اشاره شد کمیت‌های الکتریکی جریان (I) و ولتاژ (V) و مقاومت (R) به ترتیب دارای واحدهای آمپر (A)، ولت (V) و اهم (Ω) هستند. در مدارهای الکتریکی این واحدها در مقیاس‌های کوچک تر یا بزرگ تر از واحد اصلی خود نیز به کار می‌روند. جدول ۳-۱ نحوه تبدیل این واحدها را به یکدیگر نشان می‌دهد.

توضیح: ضرایبی که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند در مباحث الکتریسیته کاربرد دارند.

مثال: شدت جریان عبوری از مدار شکل ۳-۲۷ معادل چند میلی‌آمپر است؟

$$I = 0.05 \text{ A}$$


$$I = 5 \text{ mA}$$

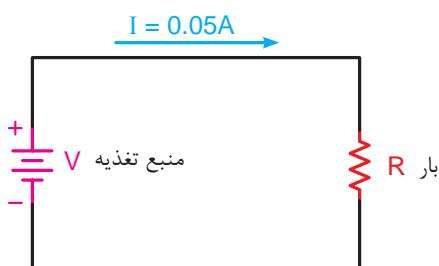

شکل ۳-۲۷

جدول ۱-۳- اجزاء و اضعاف واحدهای اصلی الکتریکی


مقدار ضریب	شکل نمایی ضریب	نام ضریب	حروف اختصاری	چگونگی تبدیل ضرایب
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	10^{12}	ترا	T	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰	10^9	گیگا	G	
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	10^6	مگا	M	
۱۰۰۰۰۰۰۰	10^3	کیلو	K	
۱۰۰۰۰۰۰	10^2	هگتو	H	
۱۰۰۰۰۰	10^1	دکا	da	
۱۰۰۰۰	10^0	واحد اصلی		
۰/۱	10^{-1}	دسی	d	از واحدهای بزرگتر به واحدهای کوچکتر توان مثبت ضرب با ضرایب دارای توان منفی تقسیم می‌کنیم.
۰/۰۱	10^{-2}	سانتی	c	از واحدهای کوچکتر به واحدهای بزرگتر در ضرایب دارای توان منفی ضرب با ضرایب دارای توان منفی تقسیم می‌کنیم.
۰/۰۰۱	10^{-3}	میلی	m	
۰/۰۰۰۱	10^{-6}	میکرو	m	
۰/۰۰۰۰۰۱	10^{-9}	نانو	n	
۰/۰۰۰۰۰۰۰۱	10^{-12}	پیکو	p	

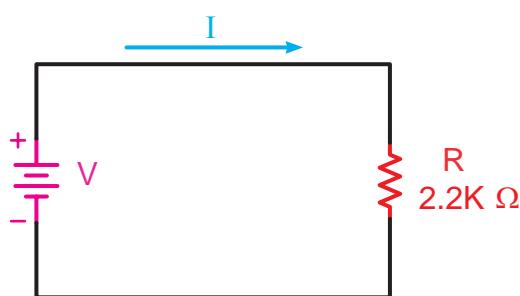

شکل ۳-۲۸- منبع تغذیه

مثال: مقاومت R مدار شکل ۳-۲۸ معادل چند اهم است؟

$$R = \frac{V}{I} = \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 220 \Omega$$

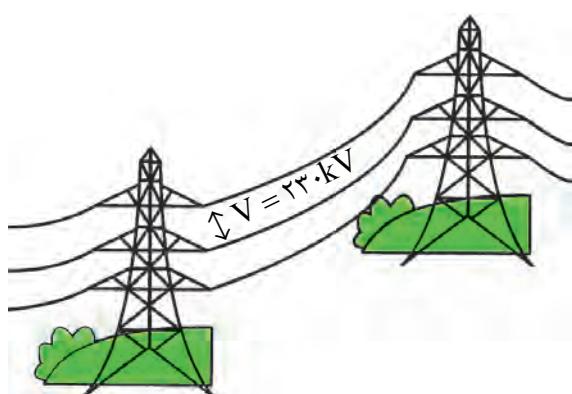

شکل ۳-۲۹


مثال: ولتاژ نشان داده شده در بین دو سیم شکل ۳-۲۹ معادل چند میلی ولت است؟

$$V = 23.0 \times 10^3 = 23000$$

$$V = 23000 \div 10^3 = 23000 \times 10^{-3}$$

$$= 23 \times 10^3 \times 10^{-3} = 2 \times 10^3$$

$$V = 23000 \text{ mV}$$

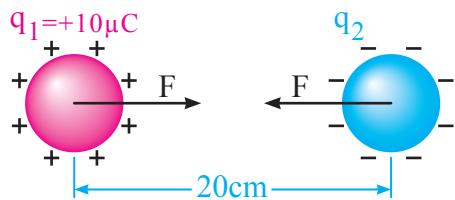

مثال: اندازه نیروی بین دو ذره بارهای $Q_1 = 10 \mu\text{C}$ و $Q_2 = -5 \mu\text{C}$ که مطابق شکل در فاصله ۲۰ سانتی‌متری از هم قرار گرفته‌اند چند نیوتون است؟

$$F = k \frac{q_1 q_2}{d^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{10 \times 10^{-9} \times -5 \times 10^{-9}}{(20 \times 10^{-2})^2}$$

$$F = \frac{-450 \times 10^9 \times 10^{-12}}{400 \times 10^{-4}} = \frac{-450 \times 10^{-3}}{400 \times 10^{-4}}$$

$$F = \frac{-450 \times 10^{-3} \times 10^4}{400} = -1/12 \times 10 = -1/12 \text{ N}$$

$$E = \frac{F}{q}$$

$$E = \frac{6 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-9}} = \frac{6 \times 10^{-3} \times 10^9}{2}$$

$$E = 3 \times 10^3 = 3000 \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

مثال: باز الکتریکی $q = 2 \mu\text{C}$ در یک نقطه از میدان بر بار q_0 ، نیروی ۶ میلی نیوتون وارد می‌شود. اندازه میدان الکتریکی در این نقطه چند $\frac{\text{N}}{\text{C}}$ است؟


۳-۵- انواع مقاومت‌ها

مقاومت‌های الکتریکی به انواع زیر تقسیم می‌شوند:
انواع مقاومت‌ها

۱- مقاومت‌های ثابت

۲- مقاومت‌های متغیر

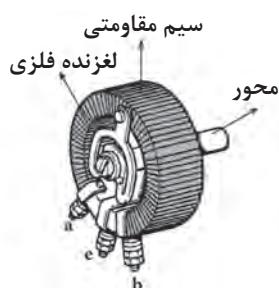{ الف - با تنظیم دستی
ب- تابع عوامل فیزیکی



(الف)



(ب)

در شکل ۳-۳۰ نمونه‌هایی از مقاومت‌های ثابت و متغیر را مشاهده می‌کنید.

شکل ۳-۳۰- مقاومت‌های ثابت و متغیر

۳-۵-۱ مقاومت های ثابت

به آن گروه از مقاومت ها که مقدار آن ها را با دست نمی توان تغییر داد « مقاومت های ثابت » می گویند. این مقاومت ها در انواع مختلف ساخته می شوند که شکل ۳-۳۱ نمونه هایی از آن را نشان می دهد.



شکل ۳-۳۱ - مقاومت های ثابت



الف - مقدار مقاومت با چرخاندن ولوم به وسیله پیچ گوشتشی تغییر می کند.



ب - مقدار مقاومت با چرخاندن ولوم به کمک دست تغییر می کند.


۳-۵-۲ مقاومت های متغیر

گروهی از مقاومت ها هستند که امکان تغییر مقدار در آن ها به کمک دست و عوامل فیزیکی وجود دارد. این مقاومت ها را « مقاومت متغیر » می گویند. مقاومت های متغیر دارای دو پایه ثابت و یک پایه متغیر هستند مقاومت های متغیر به دو صورت « تنظیم دستی » و «تابع عوامل فیزیکی» ساخته می شوند.


در نوع دستی، مقدار مقاومت را می توان با یک اهرم (لغزنه) و با چرخاندن پیچ گوشتشی به کمک دست تغییر داد. در شکل ۳-۳۲ تصویر ظاهری انواع مقاومت های متغیر با تنظیم دستی را مشاهده می کنید.

مقاومت های متغیر با تنظیم دستی به دو صورت در مدارها به کار می روند.

شکل ۳-۳۲ - انواع مقاومت های متغیر با تنظیم دستی

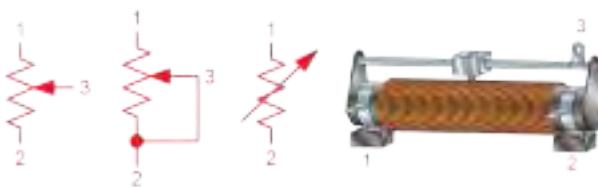


شکل ۳-۲۲ تصویر ظاهری و علامه اختصاری مقاومت متغیر

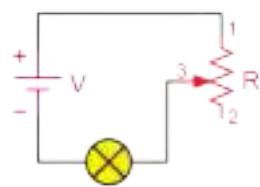

شکل ۳-۳۴ نحوه اتصال مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی



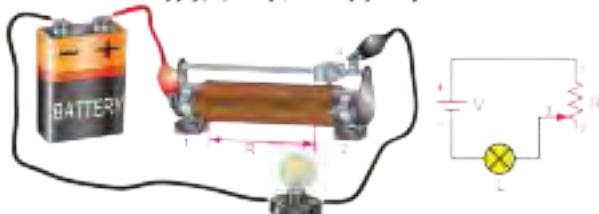الف - مقاومت رئوستاتیم و لامپ برق نور است.



ب - مقاومت رئوستاتی زیاد و لامپ کم نور است.

شکل ۳-۳۵



شکل ۳-۳۶

- حالت های رئوستاتی: هرگاه از یک پایه ثابت و پایه متغیر استفاده شود در اصطلاح گفته می شود که مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی قرار گرفته است. شکل ۳-۳۳ ۳-۳۴ پایه های ثابت و متغیر مقاومت را به همراه علامت اختصاری آن نشان می دهد.

از مقاومت متغیر در حالت رئوستاتی برای کنترل جریان مصرف کننده استفاده می شود. یعنی به واسطه تغییر در مقدار مقاومت می توانیم جریان مدار را کم یا زیاد کنیم. شکل ۳-۳۴ نحوه اتصال مقاومت متغیر به حالت رئوستاتی در مدار را نشان می دهد.

همان گونه که در شکل ۳-۳۵-الف مشاهده می کنید با حرکت دادن پایه متحرک (۳) به سمت پایه ثابت (۱) مقدار مقاومت موجود در مسیر لامپ کاهش می یابد و جریان عبوری زیاد می شود و لامپ را پر نورتر می کند.

در صورت حرکت دادن پایه متحرک (۳) به طرف پایه ثابت (۲) مقدار مقاومتی که در مسیر لامپ قرار می گیرد افزایش یافته و جریان عبوری از لامپ را کاهش می دهد و لامپ را کم نور می کند.

- حالت های پتانسیومتری: اگر از هر سه پایه (دو پایه ثابت و یک پایه متغیر) یک مقاومت متغیر استفاده شود در اصطلاح گفته می شود که مقاومت متغیر در حالت پتانسیومتری بسته شده است.

از این حالت اتصال مقاومت های متغیر در مدارها برای کنترل ولتاژ مصرف کننده استفاده می شود. یعنی با تغییر در مقدار مقاومت می توان ولتاژ مصرف کننده را کم و زیاد کرد. شکل ۳-۳۶ نحوه اتصال مقاومت در حالت پتانسیومتری را نشان می دهد.



الف - مقاومت پتانسیوومتر زیاد و نور لامپ زیاد



ب - مقاومت پتانسیوومتر کم و نور لامپ کم.

شکل ۳-۳۷



شکل ۳-۳۸ - انواع مقاومت های NTC و علامت اختصاری آن.

در مدار شکل ۳-۳۷-الف هرگاه پایه متتحرک (۳) را به پایه ثابت (۱) نزدیک کنیم مقاومت پتانسیوومتر که دو سر لامپ اتصال دارد، افزایش می یابد و نور لامپ زیاد می شود. در صورتی که پایه متتحرک (۳) را به پایه ثابت (۲) نزدیک کنیم مقاومت مقاومت متصل شده به دو سر لامپ کاهش می یابد و نور لامپ کم می شود. (شکل ۳-۳۷-ب)

۳-۵-۳ مقاومت وابسته به حرارت (ترمیستور):

این مقاومت ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقادار مقاومت آن ها اثر می گذارد. این نوع مقاومت ها در دو نوع NTC و PTC وجود دارند.

- **مقاومت حرارتی NTC**: ترمیستورهایی هستند که در اثر افزایش دما مقادار مقاومت آنها کاهش می یابد.

(شکل ۳-۳۸)

- **مقاومت حرارتی PTC**: ترمیستورهایی هستند که در اثر افزایش دما مقادار مقاومتشان افزایش می یابد.

(شکل ۳-۳۹)



الف - علامت اختصاری

ب - شکل غایبی



شکل ۳-۳۹ - انواع مقاومت های PTC و همراه علامت اختصاری آن

1 - PTC-Positive Temperature Coefficient

2 - Photo Resistor

3 - LDR- light dependent Resistor

● ● ● اثر حرارت بر مقاومت الکتریکی:



شکل ۳-۴۰

یکی از عوامل فیزیکی که بر روی مقدار مقاومت‌ها تأثیر بسزایی داشته و زمینه کاربردی زیادی را نیز دارد اثر حرارت بر مقدار مقاومت الکتریکی است. هر مقاومت الکتریکی در مقابل افزایش حرارت از خود واکنش خاصی را نشان می‌دهند.

اصطلاحاً به تغییرات مقدار مقاومت به ازای یک درجه سانتیگراد «ضریب حرارتی» می‌گویند که به (α) نمایش می‌دهند.


همان گونه که اشاره شد مقاومت‌های تابع حرارت (ترمیستورها) در دو نوع PTC و NTC وجود دارند. در واقع مقاومت‌های PTC دارای ضریب حرارتی مثبت $(+\alpha)$ و مشخصه‌ای بصورت شکل (۳-۴۱) و مقاومت‌های NTC دارای ضریب حرارتی منفی $(-\alpha)$ و مشخصه‌ای بصورت شکل (۳-۴۲) است.



شکل ۳-۴۱

برای محاسبه مقدار مقاومت در اثر افزایش درجه حرارت از رابطه مقابله می‌توان استفاده کرد.

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

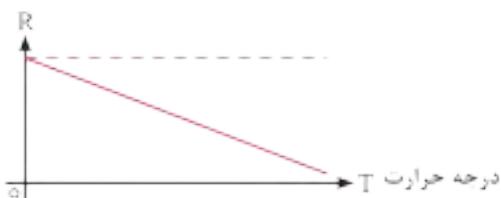

شکل ۳-۴۲

R_0 – مقدار مقاومت در دمای صفر درجه بر حسب اهم $[\Omega]$

α – ضریب حرارتی بر حسب $\left[\frac{1}{^{\circ}C} \right]$

t – مقدار دمای افزایش بافت نسبت به صفر درجه سانتیگراد.

R_t – مقاومت در دمای t درجه سانتیگراد بر حسب اهم $[\Omega]$

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t)$$

$$R_t = 50 (1 + 0.005 \times 150)$$

$$R_t = 87.5 \Omega \quad (\alpha = 0.005)$$

مثال: مقاومت الکتریکی سیمی در صفر درجه سانتیگراد 50Ω است. اگر دمای سیم به 150 درجه سانتیگراد برسد؛ مقاومت الکتریکی سیم چند اهم می‌شود؟ $\left(\alpha = 0.005 \right)$




اگر مقاومت المنت یک سماور برقی در صفر درجه سانتیگراد 100Ω بوده و در ضمن کار کردن به 150Ω بر سد چه مقدار درجه حرارت المنت افزایش یافته است؟ ($\alpha = 0.005$)

- | | |
|--------|----------|
| ب) ۱۲۰ | الف) ۱۰۰ |
| د) ۱۵۰ | ج) ۸۰ |

۳-۵-۴ مقاومت وابسته به نور

(فتورزیستور^۱):

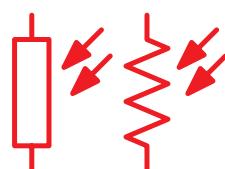مقدار مقاومت تابع نور (LDR)^۲ وابسته به شدت نور تابیده شده به آن می باشد. هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت فتورزیستور کاهش می یابد. (شکل ۳-۴۰)




ب) علامت اختصاری



الف) شکل ظاهری

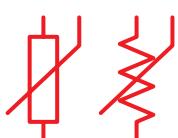شکل ۳-۴۰- تصویر ظاهری و علامت اختصاری مقاومت LDR



ب) علامت اختصاری



الف) شکل ظاهری

شکل ۳-۴۱- تصویر مقاومت وابسته به ولتاژ و علامت اختصاری آن

۳-۴-۵ مقاومت وابسته به ولتاژ (واریستور^۳):

مقاومت های متغیری هستند که مقدار مقاومت آن ها به ازای ولتاژ های مختلف ثابت نیست و تغییر می کند. در این نوع مقاومت ها که به (VDR)^۴ معروف هستند، هر قدر ولتاژ داده شده بیشتر شود، مقدار مقاومت کاهش می یابد.




(شکل ۳-۴۱)

1 - Photo Resistor

2 - LDR- Light Dependent Resistor

3 - Varistor


4 - VDR- Voltage Dependent Resistor

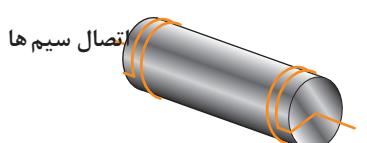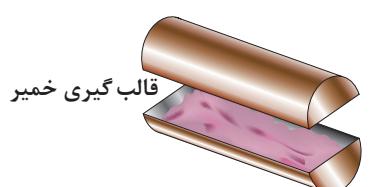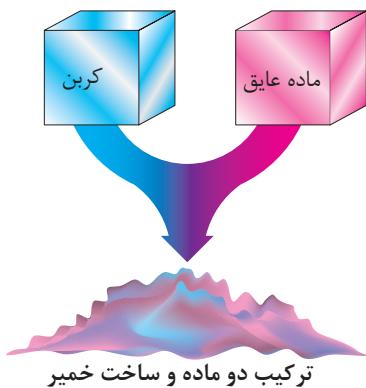

قرار دادن لایه روکش



شکل ۳-۴۲-مراحل ساخت مقاومت توده کربنی

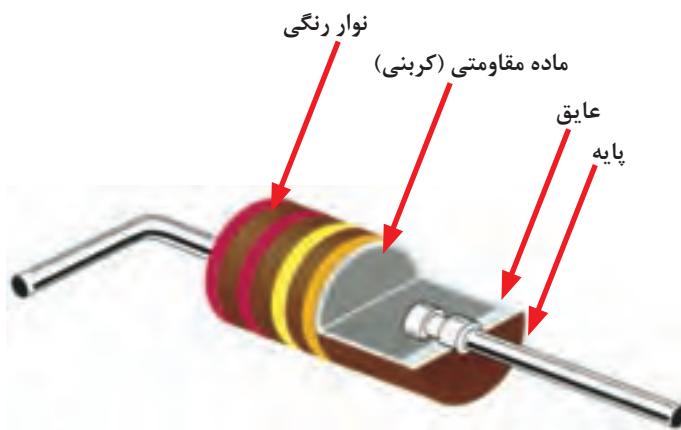

شکل ۳-۴۳- نمونه برش خورده مقاومت توده کربنی

۶-۳- تکنیک ساخت مقاومت ها


مقاومت های الکتریکی را از نظر تکنولوژی ساخت به سه گروه می توان تقسیم کرد:

۶-۳-۱- مقاومت های توده کربنی


(ترکیب کربن^۱):

مقاومت های توده کربنی از مخلوط کردن پودر نرم کربن یا گرافیت با پودر عایق ساخته می شوند. به مخلوط فوق یک نوع چسب اضافه شده تا به صورت خمیر درمی آید و درون یک قاب استوانه ای با ابعاد خاص فشرده می شود. سپس سیم های اتصال را در درون خمیر فرو می برند و مجموعه را درون کوره می پزند تا سخت شود. در انتهای برای محافظت در مقابل رطوبت و عایق کردن مقاومت، روی آن را یک لایه لاک محکم می کشنند. (شکل ۳-۴۲)

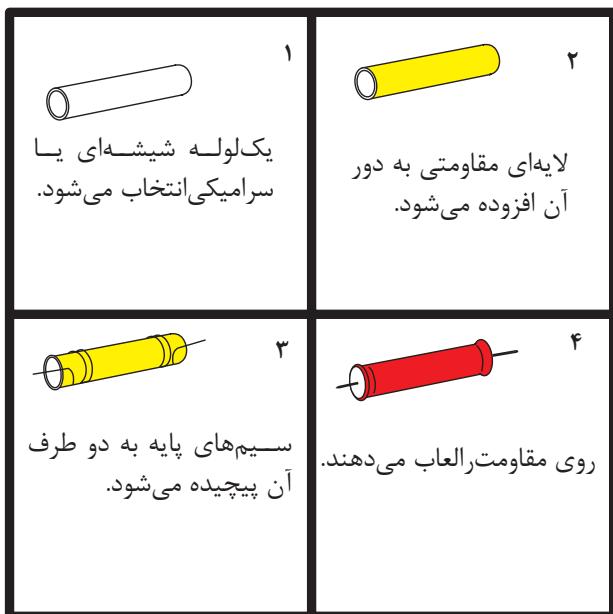شکل ۳-۴۳ نمونه برش خورده ای از این مقاومت ها را نشان می دهد.



الف - مراحل ساخت مقاومت لایه‌ای

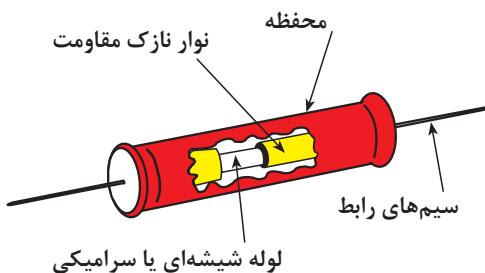

ب - نمای برش خورده مقاومت لایه‌ای

شکل ۳-۴۴



شکل ۳-۴۵ - مقاومت‌های لایه‌ای

۳-۶-۲ - مقاومت‌های لایه‌ای^۱:

مقاومت لایه‌ای را معمولاً به وسیله رسوب دادن (لاب دادن) نوار نازکی از ماده مقاومتی بر روی یک لوله سرامیکی یا شیشه‌ای می‌سازند. دو درپوش کوچک و دو سیم رابط را به انتهای پوشش (لاب) مقاومتی وصل می‌کنند. سپس آن را با یک نوع ماده عایقی روکش می‌کنند. شکل ۳-۴۴ مراحل ساخت این نوع مقاومت‌ها را نشان می‌دهد.

لایه مقاومتی را که در روی میله سرامیکی لاب داده می‌شود از ترکیبات متفاوتی می‌سازند. نام مقاومت لایه‌ای متناسب با نوع ماده استفاده شده انتخاب می‌شود.

مقادیر مقاومت‌های لایه‌ای در سه نوع:

«مقاومت لایه کربنی^۲»، «مقاومت لایه فلز» و «مقاومت لایه اکسیدفلز^۳» ساخته می‌شوند. (شکل ۳-۴۵)

1 - Film Resistor

2 - Carbon. Film Resistor

3 - Metal Film Resistor

4 - Metal Film Resistor

۳-۶-۳- مقاومت های سیمی^۱



شکل ۳-۴۶- یک نوع مقاومت سیمی

در این نوع مقاومت یک سیم مقاومت دار را که معمولاً از جنس کرم - نیکل است با طول و سطح مقطع معین به دور یک هسته عایق (سرامیکی) می پیچند و سپس سر سیم ها به کلاهک های مخصوصی متصل می شوند. در خاتمه نیز سطح مقاومت را با یک روکش سرامیکی، پلاستیکی یا سیلیکونی می پوشانند. (شکل ۳-۴۶)

۳-۳- نحوه خواندن مقدار مقاومت ها


مقدار مقاومتها را روی بدنه آن ها می نویسند (مانند: مقاومت های سیمی) و یا به کمک نوارهای رنگی مشخص می کنند (مانند مقاومت های کربنی و لایه ای) شکل ۳-۴۷ نمونه هایی از این مقاومت ها را نشان می دهد.

از مشخصات مهم مقاومت ها می توان به سه عامل زیر اشاره کرد:

- ۱- مقدار مقاومت: میزان خاصیت اهمی مقاومت را مقدار مقاومت می نامند و آن را با اهم مشخص می کنند.
- ۲- میزان خطأ (تلرانس): مقدار حداقل و حداکثر خطایی که ممکن است در حین ساخت بر روی مقدار مقاومت به وجود آید، «خطا یا تلرانس» مقاومت می نامند. مقدار خطأ را به صورت مثبت و منفی درصد ($\pm\%$) می نویسند.
- ۳- توان مجاز مقاومت: حداکثر قدرت تحمل مقاومت در مقابل عبور جریان الکتریکی را «توان مجاز» می نامند.




(الف)

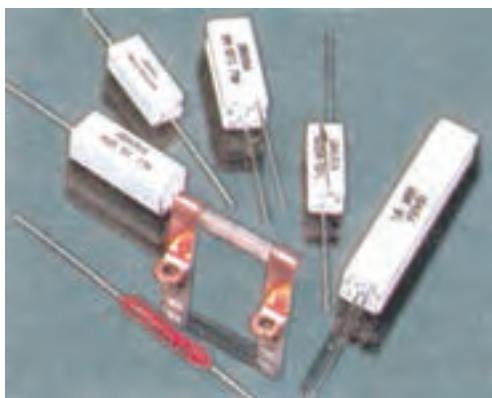

(ب)

شکل ۳-۴۷- نمونه هایی از مقاومت های سیمی و کربنی

۳-۷-۱ خواندن مقاومت‌ها با روش مستقیم

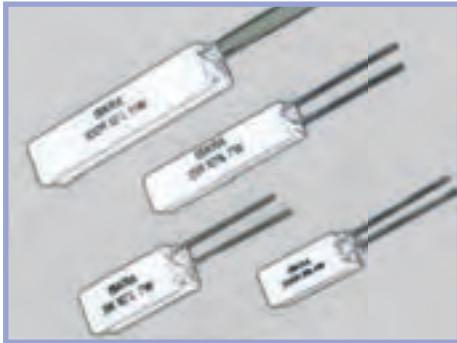


شکل ۳-۴۸

جدول ۳-۲- حروف اختصاری ترانزستور و مقاومت‌های سیمی

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار ترانزستور	(±%۵)	(±%۱۰)	(±%۲۰)

در این روش مقدار مقاومت همراه با میزان تolerانس روی بدنه آن نوشته می‌شود. (شکل ۳-۴۸) یا از حروف اختصاری برای مشخص کردن مقدار ترانزستور و مقاومت استفاده می‌کنند. در این شرایط اگر مقدار مقاومت عدد صحیح باشد آن عدد عیناً نوشته می‌شود و در این حالت واحد مقاومت را با حروف R برای اهم، k برای کیلو اهم و M برای مگا اهم مشخص می‌کنند. در صورتی که مقدار مقاومت عدد اعشاری باشد از حروف مربوط به واحدها به عنوان ممیز استفاده می‌کنند. در این روش ترانزستور طبق جدول ۳-۲ بیان می‌شود.

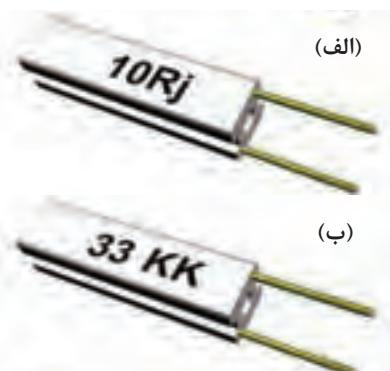

شکل ۳-۴۹- دو نمونه مقاومت سیمی

برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال می‌پردازیم:
مثال: مقدار اهم و ترانزستور و مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۳-۴۹ چقدر است؟

حل: با توجه به جدول حروف رمز داریم که:

$$(الف) 10Rj = 10\Omega \pm \% 5$$


$$(ب) 33KK = 33K\Omega \pm \% 10$$

مثال: روی بدنه مقاومت‌هایی با مقدار اهم و ترانزستور زیر از چه حروفی استفاده می‌شود؟

$$(الف) R = ۲/۲K\Omega \pm \% ۱۰$$

$$(ب) R = ۴/۷K\Omega \pm \% ۲۰$$

حل: براساس جدول حروف رمز به صورت شکل ۳-۵۰ است.

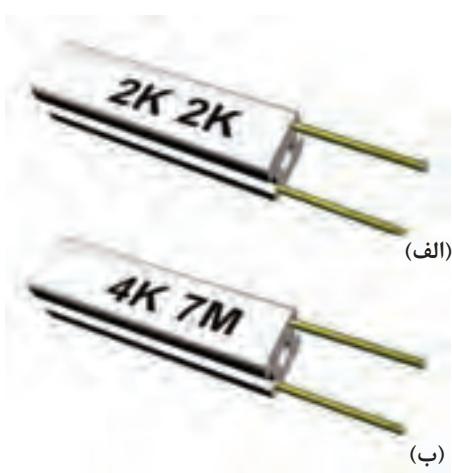

شکل ۳-۵۰


۳-۷-۲- خواندن مقاومت‌ها به کمک نوارهای رنگی:

در این روش برای تعیین مقدار اهم و ترانس مقاومت‌های اهمی از چهار و یا پنج حلقه (نوار) رنگی بر روی بدنه مقاومت‌ها استفاده می‌شود.

- روش چهار نواری: در مقاومت‌هایی که با چهار نوار رنگی مشخص می‌شوند مفهوم نوارهای رنگی مطابق شکل ۳-۵۱ است.

در این روش حلقه‌های رنگی اول و دوم معرف ارقام اول و دوم مقدار مقاومت، حلقه سوم نشان دهنده ضریب مقاومت و حلقه چهارم بیان کننده ترانس مقاومت است.

توضیح: اگر حلقه رنگی چهارم وجود نداشته باشد (بدون رنگ) مقدار ترانس درصد خطرا را $\pm 20\%$ در نظر می‌گیریم.

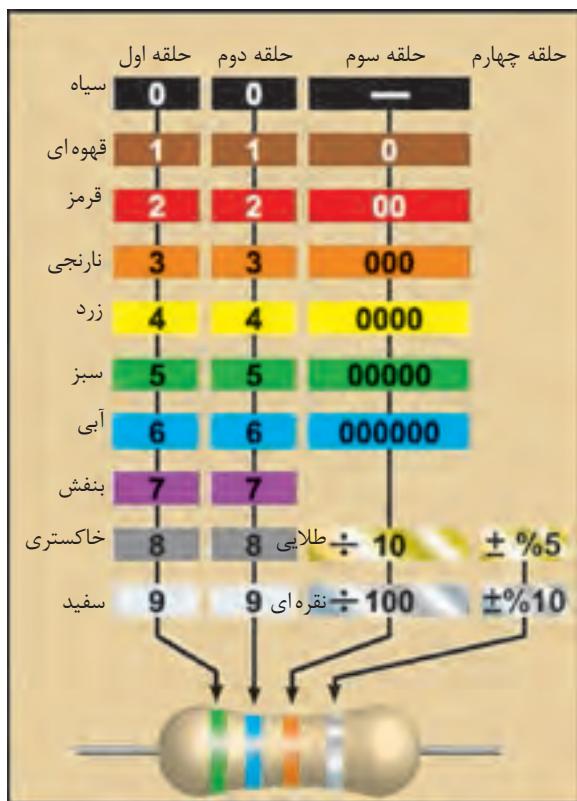

شکل ۳-۵۱- مقاومت‌های دارای ۴ حلقه رنگی



هیچ گاه نوا رنگی سیاه به عنوان حلقه اول به کار نمی‌رود. ضمناً نوار رنگی سیاه در حلقه چهارم از هیچ گونه ارزش رقمنی برخوردار نیست.


برای آشنایی بیشتر با این روش به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

مثال: نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل ۳-۵۲ است
مقدار مقاومت و ترانس آن چقدر است؟


حل:

نقه‌ای - نارنجی - آبی - سبز
۵ ۶ ۰۰۰ $\pm 10\%$

$$5600 \Omega = 56 \times 10^3 \Omega \pm 10\%$$

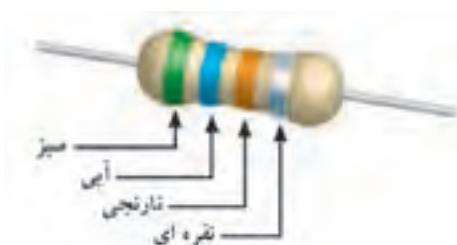

شکل ۳-۵۲

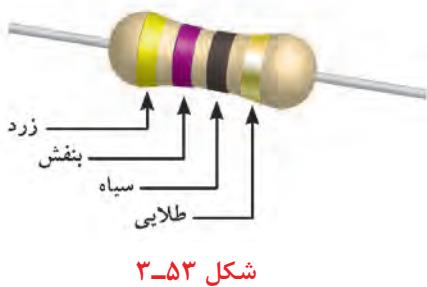

مثال: مقدار مقاومت و تلرانس شکل ۳-۵۳ را مشخص کنید.

حل: با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

طلایی - سیاه - بنفسش - زرد

۴ ۷ - %۵

$$47\Omega \pm \% 5$$



مثال: مقدار اهم و میزان تلرانس مقاومت شکل ۳-۵۴ چقدر است؟

طلایی - نقره‌ای - خاکستری - آبی

%۶ ۸ ۰.۱

$$68 \times 0.1 = 6.8 \pm \% 5$$

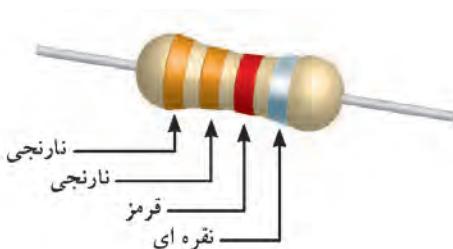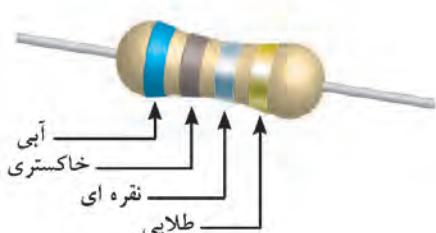مثال: نوارهای رنگی مقاومت $3/3K\Omega \pm \% 10$ را تعیین کنید.



حل: با کمک جدول برای حلقه‌های اول تا چهارم رنگ آن‌ها را مشخص کنیم.

-روش پنج نواری: در این روش سه نوار اول، دوم و سوم نشان دهنده ارقام اول، دوم و سوم مقدار مقاومت، نوار چهارم معرف ضریب و حلقه پنجم تعیین کننده میزان تلرانس مقاومت است.


شکل ۳-۵۶ مفهوم نوارهای رنگی در مقاومت‌هایی را که دارای پنج نوار رنگی هستند، نشان می‌دهد.

توضیح: در صورتی که حلقه رنگی پنجم وجود نداشته باشد (بی‌رنگ باشد) مقدار تلرانس $\pm 20\%$ است.


	حلقه اول	حلقه دوم	حلقه سوم	حلقه چهارم	حلقه پنجم
سیاه	0	0	0	-	1%
قهوه‌ای	1	1	1	0	2%
قرمز	2	2	2	00	
نارنجی	3	3	3	000	
زرد	4	4	4	0000	
سبز	5	5	5	00000	0.5%
آبی	6	6	6	000000	0.25%
بنفسش	7	7	7		0.1%
خاکستری	8	8	8	$\div 10$	
سفید	9	9	9	$\div 100$	

شکل ۳-۵۶- مقاومت‌های دارای ۵ حلقه رنگی




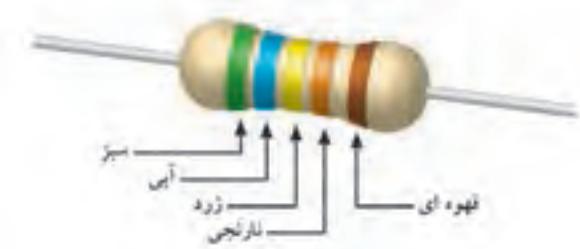


شکل ۳-۵۷

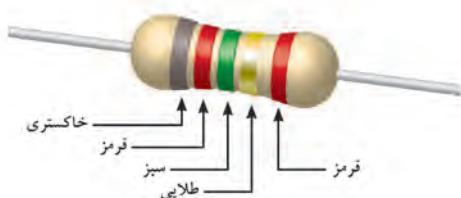

شکل ۳-۵۸

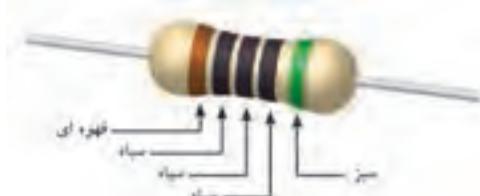


شکل ۳-۵۹

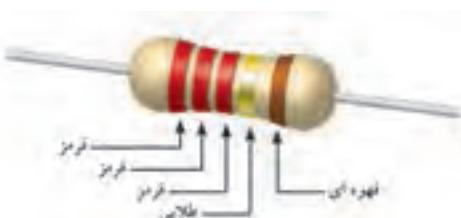

شکل ۳-۶۰



شکل ۳-۶۱- مقاومت توده کربنی

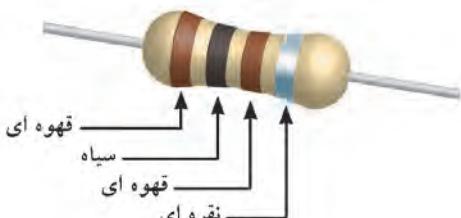

شکل ۳-۶۲- یک نمونه مقاومت کربنی

مثال: نوارهای رنگی مقاومتی مطابق شکل ۳-۵۷ است،

مقدار مقاومت ترانس آن چقدر است؟

حل: با توجه به جدول نوارهای رنگی می‌توان نوشت:

قهوه‌ای - نارنجی - زرد - آبی - سبز

۵ ۶ ۴ ۰۰۰ ×٪۱

$$564 \times 10^4 = 564000 \Omega \pm \% 1$$

مثال: مقدار مقاومت و ترانس شکل ۳-۵۸ را مشخص

کنید.

حل: قرمز - طلایی - سبز - قرمز - خاکستری

۸ ۲ ۵ ۰ ٪۲

$$825 \times 10^0 = 82.5 \Omega \pm \% 2$$

مثال: مقدار اهم و میزان ترانس مقاومت شکل ۳-۵۹

قدر است؟

حل: سبز - سیاه - سیاه - سیاه - قهوه‌ای

۱ ۰ ۰ ۰ ٪۰/۵

$$100 \Omega \pm \% 0.5$$

مثال: نوارهای رنگی مقاومت $22/2 \Omega \pm \% 1$ را تعیین

کنید.

حل: با کمک جدول برای حلقه‌های اول تا پنجم رنگ

آنها را مشخص می‌کنیم.

۳-۸- استاندارد مقاومت‌ها

از آن جایی که مقاومت‌های الکتریکی دارای مقداری ثابت و درصد معینی ترانس است، بنابراین هر مقاومت اهمی محدوده مشخصی را می‌پوشاند.

مثال: محدوده اهمی مقاومت شکل ۳-۶۲ را محاسبه کنید.

$$\text{مقدار ترانس مقاومت} = (\pm \% 10) \times 100 = \left(\pm \frac{10}{100} \right) \times 100 = \pm 10 \Omega$$

$$R_{\text{حد اهمی کم}} = 100 - 10 = 90$$

$$R_{\text{حد اهمی زیاد}} = 100 + 10 = 110$$

بنابراین مقاومت بین ۹۰ و ۱۱۰ اهم قرار دارد.

بر همین اساس در ساخت مقاومت‌ها سعی شده است که مقادیر مقاومتی طوری انتخاب شوند که محدوده مقاومت‌ها روی یکدیگر هم پوشی نداشته باشند. بنابراین برای تولید مقاومت‌های اهمی اعداد پایه‌ای را تحت عنوانین سری مقاومت‌های استاندارد تعریف می‌کنند.

این سری‌ها را E6, E12, E24, E48 و E192 می‌نامند.

در جدول ۳-۳ سه سری از استانداردهای مقاومت‌ها نشان داده شده است.

جدول ۳-۳- جدول سری‌های استانداردی مقاومت

IEC-Series	E6	$\sqrt[6]{10}$	1.0		1.5		2.2		3.3		4.7		6.8													
	E12	$\sqrt[12]{10}$	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3	3.9	4.7	5.6	6.8	8.2												
	E24	$\sqrt[24]{10}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.2	6.8	7.5	8.2	9.1

با داشتن اعداد پایه داخل جدول و ضرب آن‌ها در اعداد

$1/6 \times 1/1 = 1/6\Omega$

$1/6 \times 1/1 = 1/6\Omega$

$1/6 \times 1 = 1/6\Omega$

$1/6 \times 10 = 16\Omega$

$1/6 \times 10^2 = 160\Omega$

$1/6 \times 10^3 = 1600\Omega = 16k\Omega$

$1/6 \times 10^4 = 16000\Omega = 16k\Omega$

$1/6 \times 10^5 = 160000\Omega = 16k\Omega$

$1/6 \times 10^6 = 1600000\Omega = 16M\Omega$

میزان ترانس برای مقاومت‌های تولیدی در سری‌های

استاندارد E24, E12, E6 مطابق جدول ۳-۴ است. با

كمی دقیق در جدول سری‌های استاندارد مقاومتی مشاهده

می‌کنیم برخی از اعداد پایه سری 12 مانند:

$1/2, 1/8, 1/4, 1/2, 5/6, 3/9, 2/7, 8/2$ در سری E6 وجود ندارند.

هم چنین اعداد پایه:


$9/1, 1/3, 1/1, 1/6, 1/2, 2, 3/4, 5/1, 4/3, 3/6, 2/4, 5/5, 7/5, 6/2, 4/1, 3/2, 2/1, 5/8, 1/4, 1/2, 1/1, 1/6, 1/2, 5/6, 3/9, 2/7, 8/2$ از سری E12 وجود ندارند.

از سری E24 در سری E12 وجود ندارند.

جدول ۳-۴- سری استاندارد درصد خطأ

سری استاندارد	درصد خطأ
E6	$\pm 6\%$
E12	$\pm 12\%$
E24	$\pm 24\%$

با در نظر گرفتن جدول ۳-۳ متوجه می شویم که اگر ما مقاومتی با عدد پایه $1/1$ و تلرانس $\pm 10\%$ و یا $\pm 20\%$ بخواهیم در عمل وجود ندارد. (شکل ۳-۶۳)

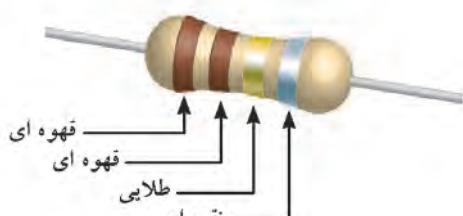

شکل ۳-۶۳

$$\left. \begin{array}{l} \text{این مقاومت ها} \\ \text{استاندارد نبوده} \\ \text{و در بازار یافت} \\ \text{نمی شوند.} \end{array} \right\} \begin{aligned} &= 11\Omega \pm 10\% = (\text{ضریب}) 10 \times 1/(1\text{ عدد پایه}) \\ &= 11\Omega \pm 20\% \end{aligned}$$

۳-۹- توان مجاز مقاومت ها

همان گونه که اشاره شد یکی دیگر از عوامل مهم انتخاب مقاومت های اهمی «توان مجاز» است. این توان اغلب به صورت حرارت در اطراف مقاومت اهمی هدر می رود. شکل ۳-۶۴ در اصطلاح به ماکزیمم قدرت تحمل مقاومت ها در برابر عبور جریان الکتریکی «توان مجاز» می گویند.



شکل ۳-۶۴- مقاومت اهمی (R)

ماکزیمم مقدار توان مجاز به عوامل گوناگونی مانند ولتاژ، جریان و دمای محیط بستگی دارد. در فصل ششم با چگونگی محاسبه این توان و هم چنین مقادیر استانداردی آن در مقاومت های اهمی آشنا خواهید شد.

آزمون پایانی (۳)



۱- کدام گزینه تعریف جریان الکتریکی است؟

الف - تعداد الکترون های والانس در لایه خارجی یک هادی

ب - مقدار انرژی که به مدار والانس وارد می شود.

ج - کاری که روی اتم ها انجام می شود.

د - الکترون های آزاد که در یک مسیر حرکت می کنند.

۲- چند کولن بار می تواند در مدت ۲ میلی ثانیه جریانی برابر با ۵ آمپر را به وجود آورد؟

$$۰/۰۰۰۴ \text{ د}$$

$$\text{ج} - ۱۰$$

$$\text{ب} - ۲/۵$$

$$\text{الف} - ۰/۰۱$$

۳- سرعت جریان الکتریکی برابر با کدام گزینه است؟

$$۱\%/\text{m}$$

$$6/28 \times 10^{18} \text{ km/s}$$

$$\text{الف} - \text{سرعت صوت} \quad \text{ب} - \text{سرعت نور}$$



۴- کدام یک از موارد زیر واحد چگالی جریان است؟

$$\frac{\text{A}}{\text{mm}^3}$$

$$\frac{\text{A}}{\text{c}}$$

$$\text{الف} - \frac{\text{mm}^3}{\text{A}} \quad \text{ب} - j$$

۵- تراکم جریان در کدام سیم بیشتر است؟

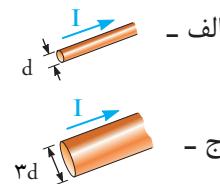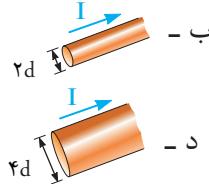

ع- توانایی انجام کار روی ذرهی باردار را گویند.

الف - جریان

ج - چگالی

ب - پتانسیل

د - ضریب هدایت مخصوص

۷- کدام گزینه رابطه صحیح ولتاژ را نشان می دهد؟

$$v = \frac{w}{q} \quad \text{د}$$

$$v = \frac{q}{t} \quad \text{ج}$$

$$v = \frac{t}{q} \quad \text{ب}$$

$$v = \frac{q}{w} \quad \text{الف}$$



$$۱۲ - ۵$$

$$\text{ج} - ۹$$

$$\text{ب} - ۶$$

$$\text{الف} - ۱/۵$$

۸- ولتاژ باتری های کتابی کوچک برابر با چند ولت است؟

۹- جسمی که ضریب مقاومت مخصوص آن زیاد باشد مقدار هدایت الکتریکی آن است؟

الف - کم ب - زیاد

ج - با توجه به مدار والانس کم د - با توجه به مدار والانس زیاد


۱۰- مقدار هدایت مخصوص سیم های آلومینیومی چند مو (mho) است؟

الف - $\frac{1}{2}86$ ب - 1785 ج - 56 د - 37

۱۱- کدام گزینه مقدار اهم و ترانس مقاومت شکل ۳-۶۵ را نشان می دهد؟

الف - $56/2 \Omega \pm \% 2$ ب - $6/84 \Omega \pm \% 10$

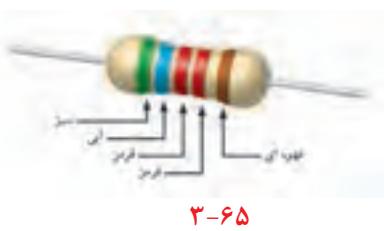ج - $56/2 k\Omega \pm \% 1$ د - $6/84 k\Omega \pm \% 1$





۳-۶۵

۱۲- اگر روی بدنه مقاومتی « $3M9j$ » نوشته شده باشد مقدار مقاومت و ترانس آن چقدر است؟

الف - $39 \pm \% 5 M\Omega$ ب - $3/9 M\Omega \pm \% 5$ ج - $3/9 M\Omega \pm \% 1$

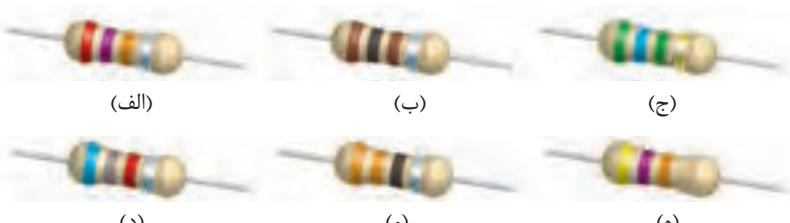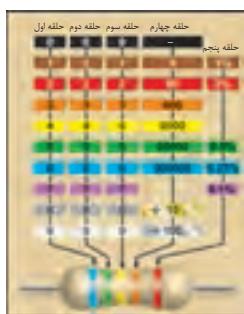۱۳- مقدار اهم و ترانس مقاومت های شکل ۳-۶۶ را بنویسید.



۳-۶۶

۱۴- از بین مقاومت های نشان داده شده در شکل ۳-۶۷ مقاومت های زیر را مشخص کنید.

الف - 330Ω ب - $2/2 k\Omega$ ج - $56 k\Omega$ د - $100 k\Omega$ ه - $39 k\Omega$



۳-۶۷

۱۵- حرکت الکترون های آزاد برای برقراری جریان در درون سیم به چه صورت است؟

الف - متواالی ب - ضربه ای ج - دورانی د - بیضی

۱۶- کدام یک از روابط زیر رابطه صحیح مقاومت است؟

$$R = P \frac{I}{A} \quad \text{د}$$

$$R = A \frac{I}{P} \quad \text{ج}$$

$$R = \frac{\chi I}{A} \quad \text{ب}$$

$$R = \frac{I}{P.A} \quad \text{ر}$$

۱۷- کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

الف - مقاومت با سطح مقطع رابطه مستقیم دارد.

ب - مقاومت با طول رابطه معکوس دارد.

ج - هدایت مخصوص با سطح مقطع رابطه معکوس دارد.

د - مقاومت با طول رابطه مستقیم دارد.

۱۸- اگر در یک مدار فقط از دو پایه مقاومت متغیری (یک پایه ثابت و دیگری متغیر) استفاده شود، در این صورت مقاومت در حالت وصل شده است.

۱۹- ترمیستوری را که با افزایش دما نسبت مستقیم دارد، گویند.

۲۰- در صورتی که مقدار اهم مقاومتی با افزایش ولتاژ کاهش یابد آن مقاومت را نامند.

۲۱- در ساخت مقاومت های سیمی معمولاً از یک سیم مقاومت دار از جنس استفاده می شود.

۲۲- نوارهای رنگی یک مقاومت $5\% \pm 5\Omega$ به ترتیب از راست به چپ است.

۲۳- مقاومت های لایه ای معمولاً از ترکیبات اکسیدفلزی و ساخته می شود.

۲۴- از چگالی جریان در تعیین حداقل جریان قابل تحمل سیم ها استفاده می شود.

۲۵- نیرویی که باعث انجام کار روی ذره باردار می شود EMF نام دارد.

۲۶- ضریب هدایت مخصوص نشان می دهد که میزان مخالفت جسم در برابر عبور جریان چه اندازه است.

۲۷- مقاومت مخصوص سیم های آلمینیومی بیشتر از سیم های مسی است.

۲۸- مقاومت هایی که در اثر افزایش دما مقدار مقاومتشان کاهش می یابد NTC نام دارد.

۲۹- واحد بار الکتریکی کولن بر ثانیه است.

۳۰- ترانس مقاومت های سری E12 برابر $10\% \pm$ است.



خودآزمایی عملی


۱- ده مقاومت با نوارهای رنگی را انتخاب کرده و مقادیر آنها را قرائت کنید.



(شکل ۳-۶۸)


۲- پنج مقاومت سیمی را که مشخصات روی بدنه آن نوشته شده است انتخاب کنید و مقادیر آن‌ها را بنویسید.

(شکل ۳-۹۶)

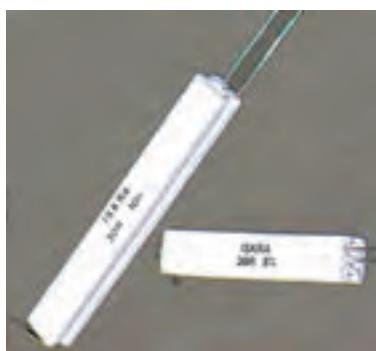

(شکل ۳-۶۹)

۳- دو متر از سیم یا کابل موجود در منزل را که مشخصات سطح مقطع روی آن نوشته شده است، انتخاب کنید و مقدار مقاومت آن را به دست آورید.(شکل ۳-۷۰)

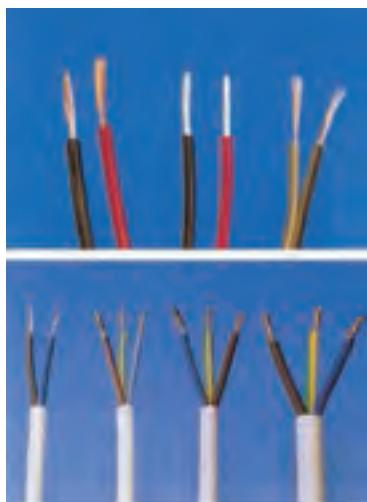

(شکل ۳-۷۰)



مطالب مربوط به سوالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل چهارم: قوانین اساسی الکتریسیته

هدف کلی

شناسایی قوانین اهم و کیرشهف




هدف های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- مدار الکتریکی را تعریف کند و اجزای آن را نام ببرد.
- ۲- مفاهیم مدار بسته، مدار باز، اتصال کوتاه و اتصال زمین را در یک مدار الکتریکی توضیح دهد.
- ۳- قوانین اهم و کیرشهف (kC و kVL) را توضیح دهد.
- ۴- مسائل ساده مربوط به قوانین اهم و کیرشهف (kC و kVL) را حل کنید.


ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



- ۱- وقتی یک باتری، لامپ را روشن می کند در لامپ کدام یک از موارد زیر رخ می دهد؟
- الف - تبدیل انرژی الکتریکی به شیمیایی
 - ب - تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی
 - ج - تبدیل انرژی الکتریکی به نورانی
 - د - تبدیل انرژی شیمیایی به حرارتی
- ۲- فیوزی که در مسیر کنتور منزل شما قرار دارد در چه زمانی مدار را قطع می کند؟
- الف - در صورت قطع برق از محل تولید
 - ب - وقتی جریان از شبکه کشیده نشود.
 - ج - سیم های حامل جریان به هم وصل شوند.
 - د - سیم در داخل ساختمان قطع شود.
- ۳- کدام عامل در یک مدار الکتریکی عامل خاموش بودن لامپ نیست؟
- الف - وصل بودن کلید
 - ب - قطع شدن قسمتی از مدار چاپی
 - ج - سوختن لامپ
 - د - قطع شدن فیوز
- ۴- در مدار شکل ۴-۱ اگر دو سر لامپ L_4 را توسط سیمی اتصال کوتاه کنیم نور سایر لامپ ها چه تغییری می کند؟ (مشخصات لامپ ها با هم مساوی است)
- الف - کمی کاهش می یابد.
 - ب - افزایش می یابد.
 - ج - تغییر نمی کند.
 - د - به شدت کاهش می یابد

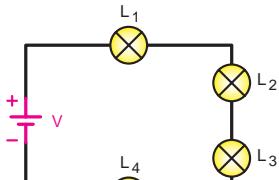

شکل ۴-۱

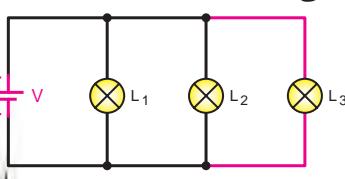

شکل ۴-۲

- ۵- در مدار شکل ۴-۲ اگر لامپ L_2 به مدار اضافه شود نور سایر لامپ ها چه تغییری می کند؟
- الف - افزایش می یابد.
 - ب - کمی کاهش می یابد.
 - ج - تغییر نمی کند.
 - د - بسیار کم می شود.



۶- کدام یک از موارد زیر نشان دهنده واحد جریان الکتریکی است؟

$$\frac{C}{S}$$

$$\frac{A}{S}$$

$$\frac{q}{t}$$

$$\frac{S}{C}$$

۷- کدام یک از روابط زیر غلط است؟

$$j = \frac{I}{A} \quad \text{د}$$

$$R = \frac{A}{lX} \quad \text{ج}$$

$$q = I.t \quad \text{ب}$$

$$\rho = \frac{1}{X} \quad \text{الف}$$




۸- چهار میلی آمپر معادل چند آمپر است؟

الف - ۴۰۰۰ ب - ۰/۰۰۴ ج - ۰/۰۴ د - ۰/۴

۹- در مقاومت LDR هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت

- الف - افزایش می یابد.
ب - منفی می شود.
ج - تغییر نمی کند.
د - کاهش می یابد.

۱۰- مقدار اهم و ترانس مقاومت نشان داده شده در شکل ۴-۳ کدام گزینه است؟

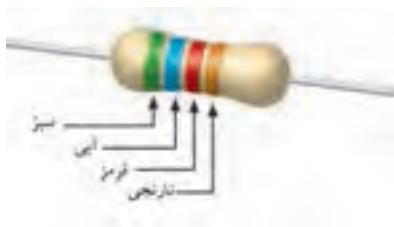

شکل ۴-۳

الف - $5/6k\Omega \pm 10\%$
ب - $562k\Omega \pm 20\%$
ج - $65/2k\Omega \pm 10\%$
د - $56/2k\Omega \pm 20\%$

۱۱- ترانس مقاومتی با مشخصات $3k9J$ کدام یک از گزینه های زیر است؟

الف - $\pm 5\%$ ب - $\pm 10\%$ ج - $\pm 20\%$ د - $\pm 20\%$

۱۲- مقاومت های VDR با تغییرات ولتاژ رابطه دارند.

- الف - مستقیم ب - معکوس ج - مجذوری
د - رادیکالی



مقدمه

قبل از اینکه به بررسی قوانین اساسی برق بپردازیم لازم است به بررسی برخی از تعاریف پایه‌ای و تعدادی از اجزای مدارهای الکتریکی آشنا شویم.

۴- مدار الکتریکی

مسیر عبور جریان الکتریکی را «مدار الکتریکی» گویند. اجزای اصلی یک مدار الکتریکی ساده عبارتند از:



شکل ۴-۴- چند نمونه باتری

الف - منبع تغذیه (مولد)

ب - سیم‌های رابط

ج - مصرف کننده (بار)


منبع تغذیه در یک مدار نقش تولید کننده انرژی الکتریکی را دارد و می‌تواند باتری یا ژنراتور باشد. (شکل ۴-۴)



مصرف کننده (بار)، وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را به انرژی موردنیاز تبدیل می‌کند. (شکل ۴-۵)




شکل ۴-۵- چند مصرف کننده

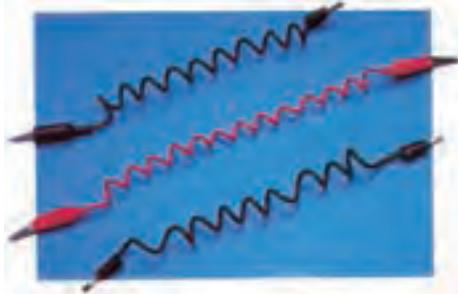

شکل ۴-۶- سیم‌های رابط

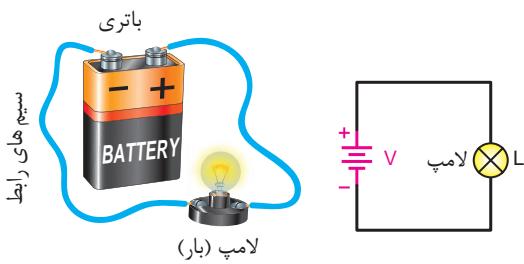وظیفه سیم‌های رابط، انتقال انرژی الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده است. (شکل ۴-۶)



الف - شکل مدار تصویر مقابله ب - مدار الکتریکی ساده

شکل ۴-۷




شکل ۴-۸

در شکل ۴-۷ تصویر یک مدار الکتریکی را ملاحظه می کنید.

در مدارهای الکتریکی علاوه بر سه عامل اصلی فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود. از جمله این اجزا می توان کلید، فیوز و وسایل اندازه گیری را نام برد. اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد ایرادی در کار مدار پیش نمی آید ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود اما عدم وجود یکی از اجزای اصلی کار طبیعی مدار را دچار مشکل می کند.


به همین دلیل در برخی از کتاب ها به سایر اجزای مدار «جزای فرعی» نیز می گویند.

فیوز وسیله ای است که مدارهای الکتریکی را در مقابل اتصال کوتاه^۱ حفاظت می کند. نمونه هایی از انواع فیوزها را در شکل ۴-۸ مشاهده می کنید. فیوز را در مدارها با علامت اختصاری یا نشان می دهند.

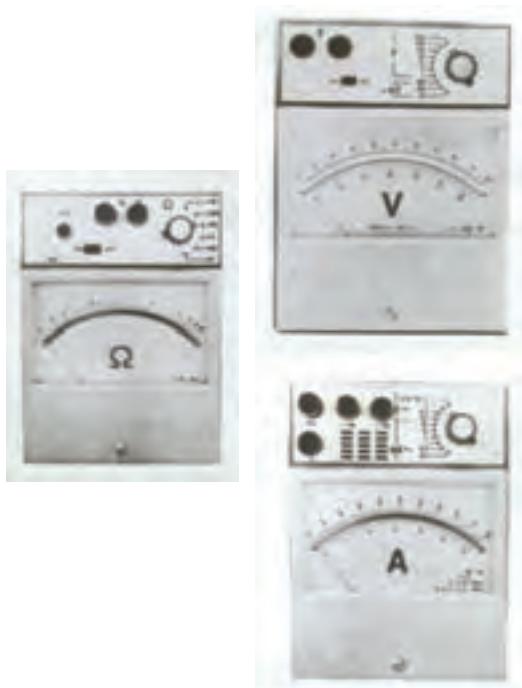


شکل ۴-۹

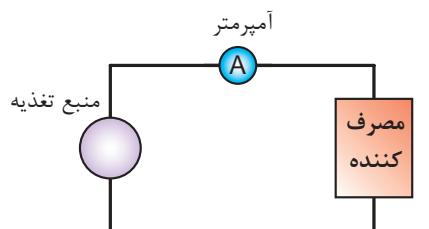دستگاه های اندازه گیری برای سنجش کمیت های گوناگون الکتریکی مانند جریان، ولتاژ و مقاومت به کار می روند. برای اندازه گیری جریان از آمپر متر، ولتاژ از ولت متر و مقاومت از اهم متر استفاده می شود. در شکل ۴-۹ چند نمونه از دستگاه های اندازه گیری نشان داده شده است.



الف - نحوه اتصال آمپر متر در مدار

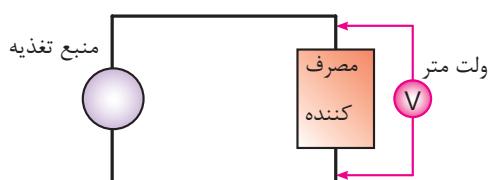

ب - نحوه اتصال ولت متر در مدار

برای اندازه گیری جریان هر جزء مدار باید آمپر متر را طبق شکل ۴-۱۰-الف در مسیر آن جزء قرار داد. در اصطلاح به این نوع اتصال «سری» گفته می شود.


برای اندازه گیری ولتاژ هر یک از اجزای مدار باید ولت متر را به دو سر آن جزء مدار وصل کرد. در اصطلاح این نوع اتصال را «موازی» می نامیم. شکل ۴-۱۰-ب نحوه اتصال ولت متر را نشان می دهد

شکل ۴-۱۰- نحوه اتصال آمپر متر و ولت متر



شکل ۴-۱۱

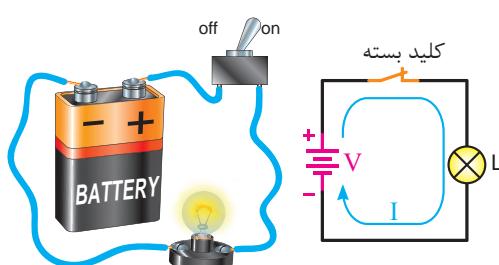کلید در مدارهای الکتریکی به عنوان قطع و وصل کننده جریان به کار می رود. در شکل ۴-۱۱ چند نمونه از کلیدها نشان داده شده است.



الف - مدار کامل بدون کلید (مدار واقعی) ب - مدار کامل با کلید (شکل مداری)


اگر برای عبور جریان الکتریکی مسیر کاملی از طریق قطب مثبت باتری، سیم های رابط و مصرف کننده به قطب منفی وجود داشته باشد آن مدار را «مدار بسته» یا «مدار کامل» می گویند.

در شکل ۴-۱۲ نمونه ای از یک مدار الکتریکی بسته (کامل) را مشاهده می کنید.


شکل ۴-۱۲- نمونه هایی از مدار کامل





الف - مدار باز بدون کلید(شکل واقعی)

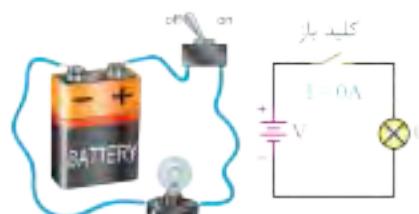

ب - مدار باز با کلید(شکل هماری)

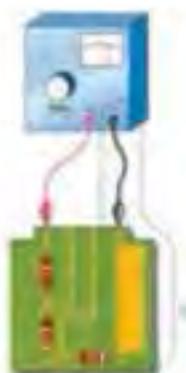


الف - شکل برد مدار جابی و نقشه فنی آن

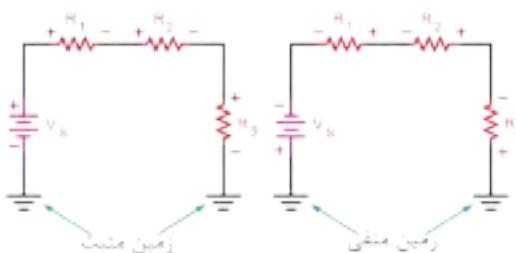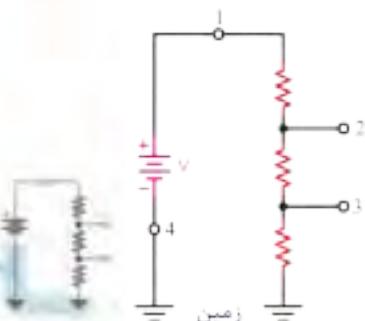

ب - شکل مدار الکتریکی با اتصال زمین مثبت و منفی

شکل ۴-۱۴

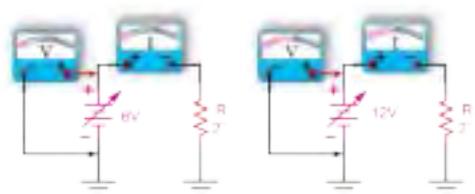

الف - ولتاژ زیاد، جریان زیاد ب - ولتاژ کم، جریان کم

شکل ۴-۱۵ - تغییرات ولتاژ و جریان به ازای مقاومت ثابت در یک مدار الکتریکی

در صورتی که مسیر عبور جریان به دلایلی از قبیل قطع شدن سیم های رابط، سوختن فیوز، قطع مصرف کننده یا قطع شدن کلید کامل نباشد مدار را «مدار باز» یا «مدار ناقص» می گویند. شکل ۴-۱۳ نمونه هایی از مدار باز را نشان می دهد.


توضیح: در برخی موارد برای ساده تر رسم کردن مدارهای الکتریکی یکی از قطب های منبع تغذیه (+ یا -) مشترک در نظر می گیرند و آن را زمین می نامند و از سیم زمین به عنوان یکی از سیم های رابط مدار استفاده می شود. به این ترتیب معمولاً یک طرف مصرف کننده ها نیز به زمین وصل می شود. در این حالت جریان از طریق اتصال زمین (مشترک) صورت می گیرد. علامت اختصاری زمین به صورت یا یا است.

شکل ۴-۱۴ تصویر مدارهایی را نشان می دهد که در آن سیم زمین یا مشترک در نظر گرفته شده است. در قسمت الف صفحه مدار چاپی^۱ و نقشه فنی آن را ملاحظه می کنید. در شکل ب اتصال زمین مثبت و منفی نشان داده شده است.

۴-۶- قانون اهم

جرج سیمون اهم در سال ۱۸۲۸ براساس تجربیات و آزمایش های فراوان توانست ارتباط بین ولتاژ (V)، جریان (I) و مقاومت (R) را در یک مدار به دست آورد.

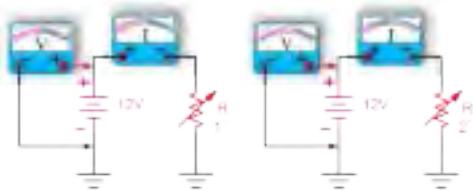
اهم به این نتیجه رسید که اگر مقاومت یک مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می یابد. (شکل ۴-۱۵)



الف - مقاومت زیاد، جریان کم
ب - مقاومت کم، جریان زیاد


شکل ۴-۱۶ - تغییرات جریان و مقاومت به ازای ولتاژ ثابت در یک مدار الکتریکی

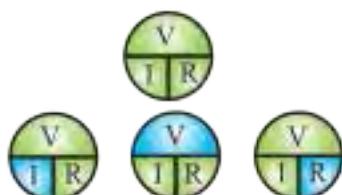او هم چنین دریافت که اگر ولتاژ منبع تغذیه را ثابت نگه داریم و مقدار مقاومت مدار را افزایش دهیم جریان مدار کاهش می یابد. (شکل ۴-۱۶)



$$\text{قانون اهم} \quad I = \frac{V}{R} \quad V = IR \quad R = \frac{V}{I}$$

شکل ۴-۱۷ - نمودار دایره‌های قانون اهم در حالت‌های مختلف

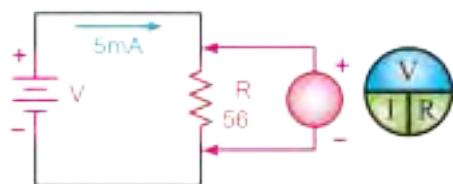

شکل ۴-۱۸

نتایج آزمایش‌های اهم به نام قانون اهم شناخته شده که رابطه قانونی اهم را به سه صورت شکل ۴-۱۷ می‌توانیم بنویسیم.

همان‌گونه که مشاهده می‌شود اگر دو جزء از معادله معلوم باشد (کمیت‌های سبز رنگ) می‌توان به آسانی جزء سوم (کمیت آبی رنگ) را به دست آورد.

مثال: در مدار شکل ۴-۱۸ ولت متری که در دو سر مقاومت قرار دارد چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟

$$V = R \cdot I \quad (\text{قانون اهم}) \quad \text{حل:}$$

$$V = (5\text{mA})(56\Omega)$$

$$V = (5 \times 10^{-3} \text{ A})(56\Omega) = 280 \times 10^{-3} \text{ V}$$

$$V = 280 \text{ mV}$$

مثال: در مدار شکل ۴-۱۹ مقدار مقاومت چند کیلو اهم است؟


$$R = \frac{V}{I} = \frac{150\text{V}}{4/55\text{mA}} \quad (\text{قانون اهم}) \quad \text{حل:}$$

$$R = \frac{150\text{V}}{4/55 \times 10^{-3} \text{ A}} = 33 \times 10^3 \Omega = 33\text{k}\Omega$$

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل ۴-۲۰ چند میلی آمپر است؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1\text{V}}{1\Omega} = 1\text{A} \quad \text{حل:}$$

$$I = 1 \times 10^{-3} = 1000 \text{ mA}$$

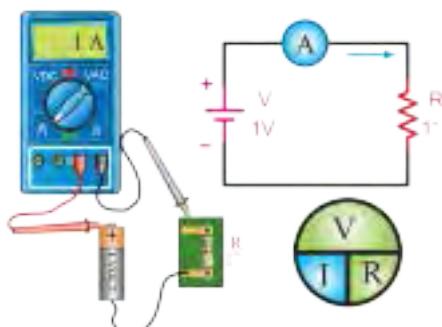

شکل ۴-۲۰



الف - مدار در حالت عادی (لامپ روشن)



ب - مدار در حالت اتصال کوتاه (لامپ خاموش) عبور جریان بسیار زیاد است.


شکل ۴-۲۱

نکته مهم: یکی از حالات خطرناکی


که ممکن است در مدار الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است.



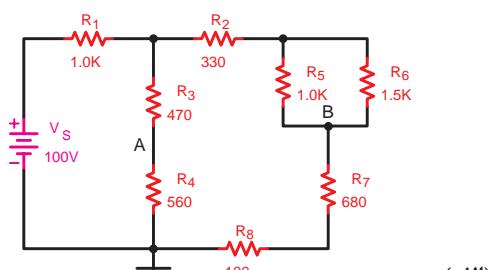حالت اتصال کوتاه در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقاومت مصرف کننده (بار) به صفر برسد. در صورت وقوع چنین حالتی جریان بسیار زیادی از مدار خواهد گذشت. (شکل ۴-۲۱-ب)



(الف)

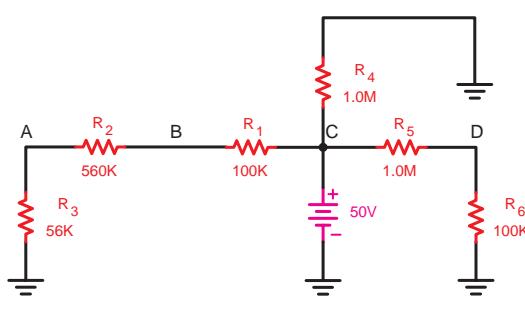

(ب)

شکل ۴-۲۲ - نمونه‌هایی از مدارهای پیچیده


۱-۴-۱- قوانین کیرشهف:

در برخی موارد برای حل مدارهای الکتریکی پیچیده‌ای مانند شکل ۴-۲۲ استفاده از قانون اهم به تنها ی کافی نیست و به کارگیری روش‌ها و قوانین دیگری نیز لازم است.


در سال ۱۸۵۷ میلادی کیرشهف براساس آزمایش‌ها و تحقیقاتی که انجام داد نظریات خود را در قالب دو قانون بیان داشت.

پیش از بررسی قوانین کیرشهف باید با تعاریف شاخه، گره و حلقه آشنا شویم.

۴-۱-۲- تعریف شاخه:

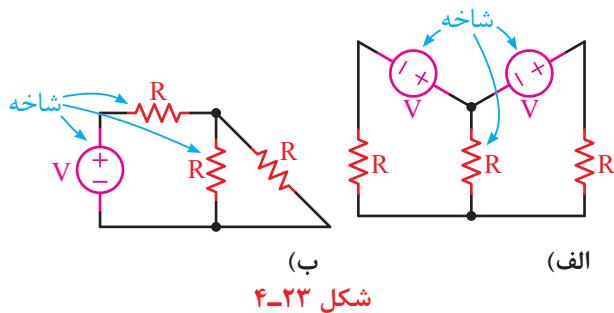


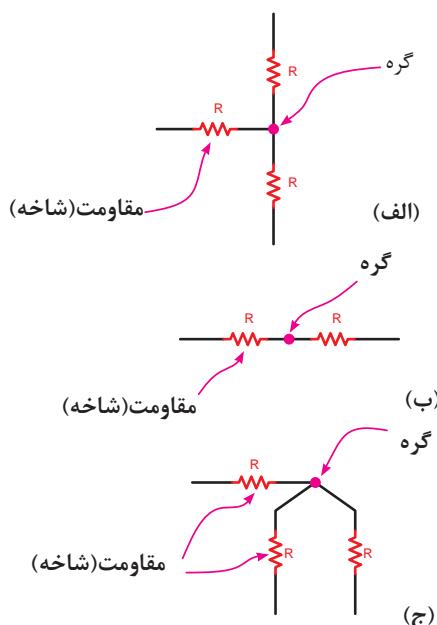اصطلاحاً به هر یک عنصر بکار رفته در مدارهای الکتریکی یک «شاخه» گفته می‌شود. در شکل ۴-۲۳ نمونه‌هایی برای شاخه نشان داده شده است.




۴-۱-۳- تعریف گره:

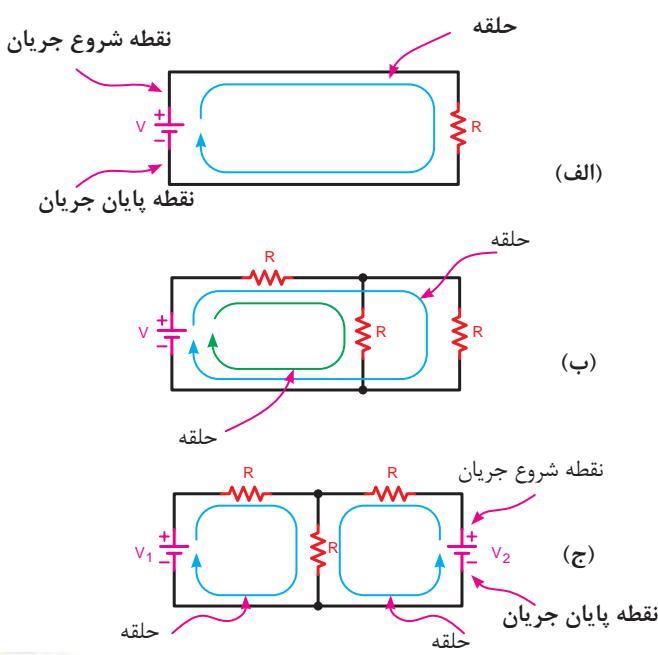محل اتصال دو یا چند شاخه در یک مدار الکتریکی را «گره» می‌نامند. شکل ۴-۲۴ نمونه‌هایی از گره‌های مختلف را نشان می‌دهد.




۴-۱-۴- تعریف حلقه:

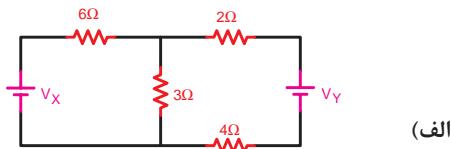
هرگاه در مدار نقطه‌ای که محل شروع حرکت جریان است نقطه پایان جریان نیز باشد آن را «مدار کامل» یا «حلقه» می‌نامند. در شکل ۴-۲۵ نمونه‌هایی از حلقه‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.



مثال: تعداد گره‌های موجود در تصاویر شکل ۴-۲۶ را مشخص کنید.

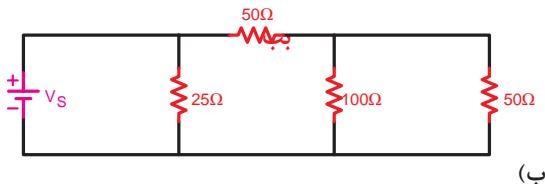


شکل ۴-۲۶

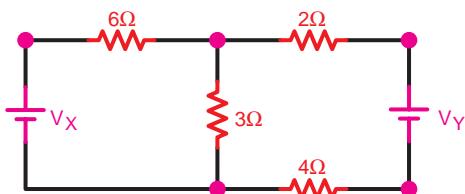


الف – تعداد گره‌های مدار ۵ گره است

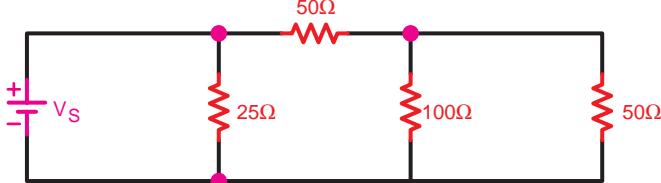حل: با توجه به تعریف گره می‌توان گره‌های موجود در مدارهای الف و ب را مطابق شکل ۴-۲۷ مشخص کرد.
تعداد گره‌های مدار الف برابر ۵ گره و مدار ب برابر ۳ گره است.




ب – تعداد گره‌های مدار ۳ گره است


شکل ۴-۲۷

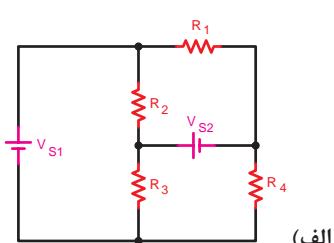


مثال: تعداد (حلقه) مسیرهای عبور جریان در تصاویر ۴-۲۸ را مشخص کنید.

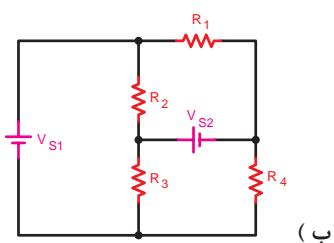

شکل ۴-۲۸

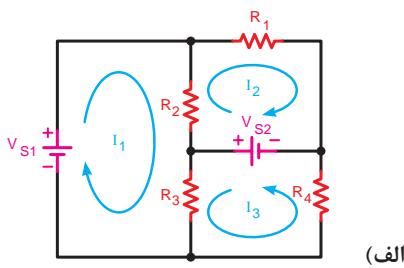


(الف)

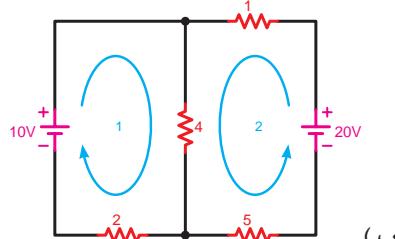

(ب)

شکل ۴-۲۹

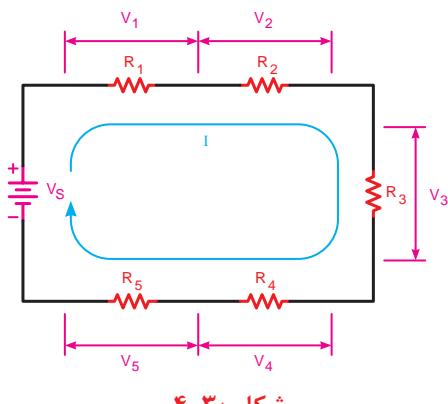

شکل ۴-۳۰

حل: برای مشخص کردن تعداد حلقه های هر مداری باید از تعریف حلقه متوجه شویم که در این صورت و مطابق شکل ۴-۲۹ تعداد حلقه های مدار الف برابر ۶ و مدار ب معادل ۳ می باشد.

۴-۲- قانون ولتاژها (KVL)

براساس این قانون در یک حلقه بسته مجموع افت ولتاژها برابر با مجموع نیروهای محرکه (ولتاژها) موجود در حلقه است.


$$\sum V = \sum R \cdot I$$

به عبارت دیگر مجموع جبری نیروهای محرکه و افت ولتاژها موجود در هر حلقه بسته مساوی با صفر است.

$$\sum V = 0$$

توجه

در مدارهای الکتریکی منابع تغذیه (باتری ها) را نیروی محرکه و ولتاژ دو سر مقاومت ها و سایر مصرف کننده ها را افت ولتاژ در نظر می گیرند.

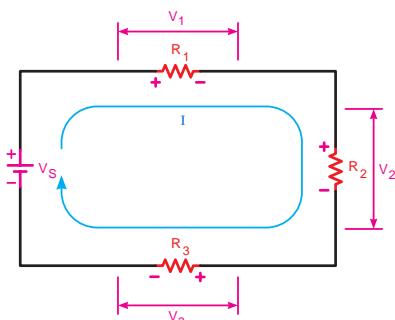

شکل ۴-۳۱

شکل ۴-۳۱ یک مدار با سه مقاومت نشان می دهد. در این مدار معادله KVL را می نویسیم:

1 - KVL- Kirchhoff's Voltage Law


۲- علامت (Σ زیگما) حرف یونانی است که به معنی مجموع است.

$$\sum V = \sum R \cdot I$$

$$V = R_1 I + R_2 I + R_3 I$$

یا

$$+R_1 I + R_2 I + R_3 I - V = 0$$

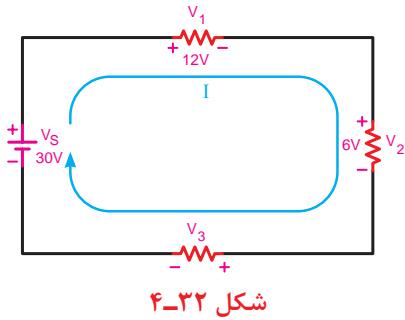

مثال: مقدار ولتاژ V_r شکل ۴-۳۲ چند ولت است

$$V_1 + V_r + V_2 - V_s = 0$$

$$V_1 + V_r + V_2 = V_s$$

حل:


$$V_r = V_s - (V_1 + V_2)$$

$$V_r = 30 - (12 + 6)$$

$$V_r = 12V$$

۴-۳-۱- قانون جریان ها (KCL)

براساس قانون جریان ها در هر گره یک مدار الکتریکی مجموع جریان های وارد شده به گره برابر با مجموع جریان های خارج شده از گره است (شکل ۴-۳۳)

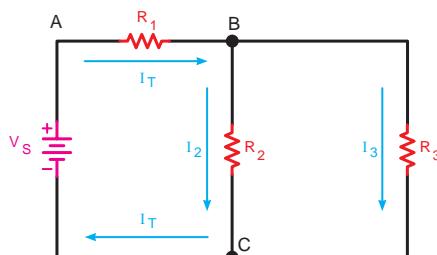

شکل ۴-۳۳- قانون جریان ها برای گره های B و C

$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

به عبارت دیگر مجموع جبری جریان های وارد شده به گره و جریان های خارج شده از آن برابر با صفر است.

$$\sum I = 0$$

در شکل ۴-۳۴ وضعیت گره A از نظر جریان های ورودی و خروجی مشخص شده است. معادله KCL را برای گره A چنین می توان نوشت:


$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$$

یا

$$\sum I = 0$$


$$I_1 + I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

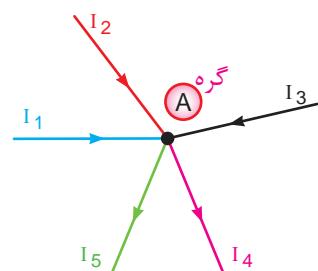


شکل ۴-۳۴- قانون جریان ها برای گره ها



انتخاب علامت مثبت یا منفی برای جریان های وارد شده و خارج شده به یک گره قراردادی است و هیچ گونه محدودیتی ندارد. اما باشد توجه داشته باشید برای یک گره جریان باید از یک قانون تبعیت کنید شکل ۴-۳۵. یعنی همه جریان های ورودی مثبت یا منفی باشند. نمی توانید یکی از جریان های ورودی به گره را مثبت و دیگری را منفی بگیرید.

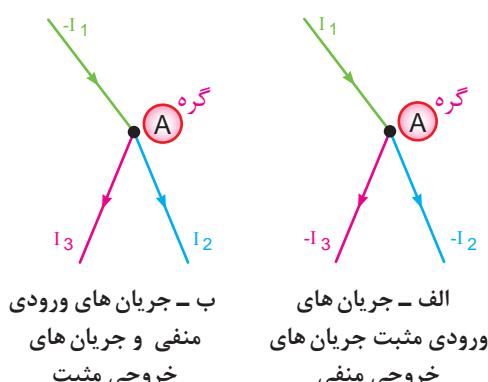

شکل ۴-۳۵ - قانون جریان ها برای گره ها

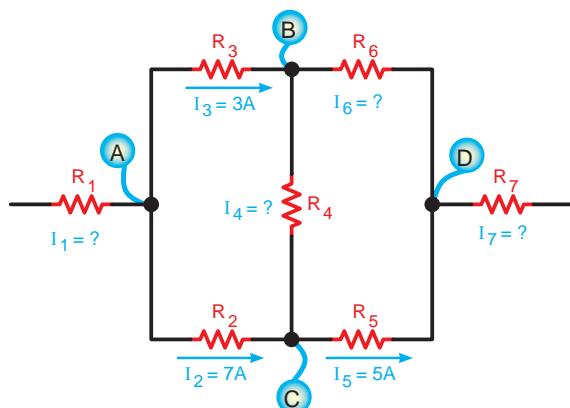

شکل ۴-۳۶


مثال: مقدار و جهت جریان در هر یک از مقاومت های شکل ۴-۳۶ را به دست آورید.

حل: برای مشخص شدن مقدار و جهت جریان ها باید معادله KCL را برای هر یک از گره های D,C,B,A بنویسیم.

در گره A دو جریان I_1 و I_2 خارج می شود.^۱ لذا جریان I_1 بر آن وارد می شود در شکل ۴-۳۷ با نوشتن معادله KCL جریان I_1 قابل محاسبه است:

$$I_1 = I_r + I_r = 7 + 3$$


$$I_1 = 10 \text{ A}$$

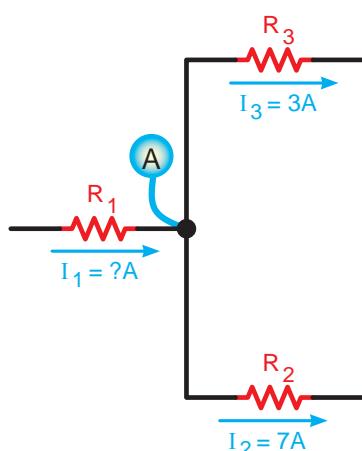

شکل ۴-۳۷

^۱ - در یک گره همه جریان ها نمی توانند وارد و یا خارج شوند.

در گره C چون جریان I_4 کوچک تر از I_5 است لذا جریان I_4 باید از گره خارج شود تا تعادل جریان برقرار شود. شکل ۴-۳۸ پس معادله KCL را فقط برای حالتی می‌توان نوشت که جریان I_4 از گره خارج می‌شود:

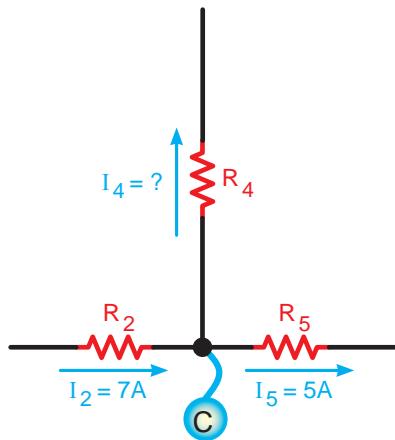

شکل ۴-۳۸

$$I_v = I_4 + I_5 \Rightarrow I_4 = I_v - I_5 = 7 - 2$$

$$I_4 = 5\text{A}$$

در گره B شکل B چون جریان‌های I_3 و I_4 وارد می‌شوند. بنابر قاعده KCL جریان I_6 باید از نقطه B خارج شود. مقدار I_6 برابر خواهد شد با: (شکل ۴-۲۰)

$$I_6 = I_3 + I_4 = 3 + 2 = 5\text{A}$$


$$I_6 = 5\text{A}$$

همان طوری که در شکل ۴-۴۰ مشاهده می‌شود جریان‌های I_6 و I_5 به گره D وارد می‌شوند. بنابراین با نوشتن KCL برای گره D معلوم می‌شود که جهت جریان I_7 باید به گونه‌ای باشد که از گره خارج شود بنابراین داریم:

$$I_v = I_5 + I_6 = 5 + 5 = 10\text{A}$$

$$I_v = 10\text{A}$$

مثال: جریان مقاومت R_7 در شکل ۴-۴۱ چند میلی‌آمپر به دست می‌آید: با نوشتن معادله KCL گره A مقدار جریان I_v به دست می‌آید:

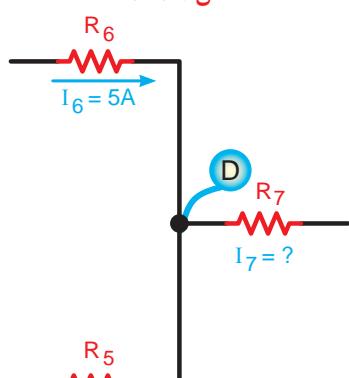

شکل ۴-۴۰


$$\sum I_{in} = \sum I_{out}$$

$$I_T = I_v + I_r + I_v$$

$$I_v = I_T - (I_v + I_r)$$

$$I_v = 10 - (30 + 20)$$

$$I_v = 5\text{mA}$$

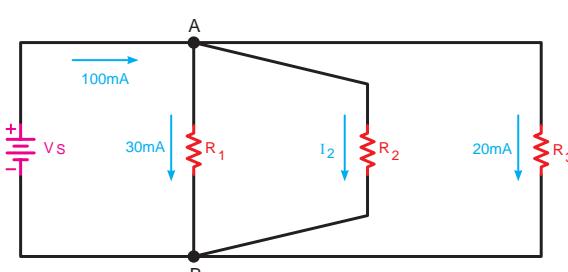

شکل ۴-۴۱

آزمون پایانی (۴)



۱- کدام گزینه اجزای اصلی یک مدار را بیان می کند؟

الف - منبع تغذیه، فیوز، سیم های رابط

ب - منبع تغذیه، کلید، فیوز

ج - سیم های رابط، بار، منبع تغذیه

د - سیم های رابط، کلید، بار

۲- نقش اصلی فیوز در مدارهای الکتریکی است.

الف - حفاظت مدار در مقابل قطع برق

ب - حفاظت مدار در مقابل اتصال کوتاه

ج - هدایت جریان الکتریکی

د - برقراری تعادل بین اجزای مدار

۳- نقش اتصال زمین (مشترک) در مدارهای الکتریکی چیست؟

الف - ایجاد حفاظت در مدار

ب - برقراری مسیر اتصال کوتاه

ج - کنترل و محدود کردن جریان در مدار

د - ساده تر رسم کردن مدار

۴- با توجه به قانون اهم، ولتاژ یک مدار با جریان مدار رابطه دارد.

الف - معکوس

ب - مجذوری

ج - مستقیم

د - نمایی

۵- اگر ولتاژ 50 V ولت به دو سر یک مقاومت $5\text{k}\Omega$ اتصال داده شود، چه جریاتی از آن می گذرد؟

10mA

2A

15A

75mA


۶- کدام یک از معادلات زیر برای شکل ۴-۴۲ صحیح است؟

$$-V + V_1 + V_r + V_{r'} = 0 \quad \text{ب}$$

$$-V_r - V_{r'} + V_1 + V_{r''} = 0 \quad \text{د}$$


$$V_1 - V_r - V_{r'} - V = 0 \quad \text{الف}$$

$$V_1 + V_{r'} = V + V_{r''} \quad \text{ج}$$

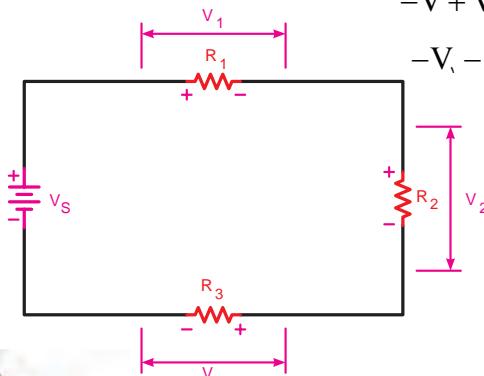

شکل ۴-۴۲



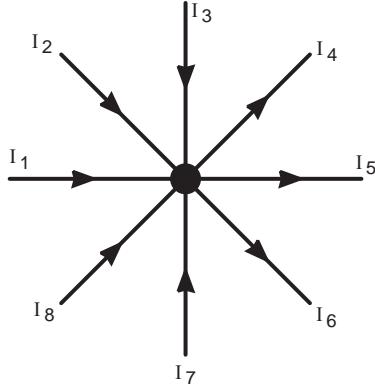

۴-۴۳ - کدام معادله برای شکل ۴-۴۳ صحیح است؟


الف - $I_1 + I_r + I_\delta + I_v = I_r + I_f + I_e + I_\lambda$

ب - $I_1 - I_r + I_\gamma - I_f + I_\delta - I_e + I_v - I_\lambda = 0$

ج - $I_1 + I_r + I_\gamma + I_v + I_\lambda = I_f + I_\delta + I_e$

د - $-I_1 - I_r - I_\gamma - I_f - I_\delta + I_e + I_v + I_\lambda = 0$

شکل ۴-۴۳

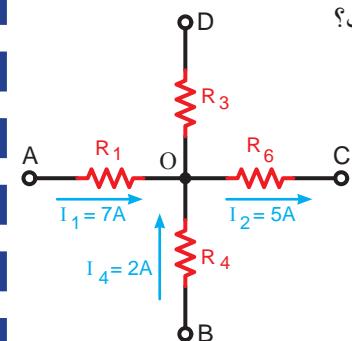

۴-۴۴ - کدام گزینه در مورد مقدار و جهت جریان در مقاومت R_3 شکل ۴-۴۴ صحیح است؟

الف - $D\rightarrow O$


ب - $O\rightarrow D$

ج - $O\rightarrow D$

د - $D\rightarrow O$

شکل ۴-۴۴

۴-۴۵ - با توجه به شکل ۴-۴۵ ولتاژ دو سر مقاومت R_4 چند ولت است؟

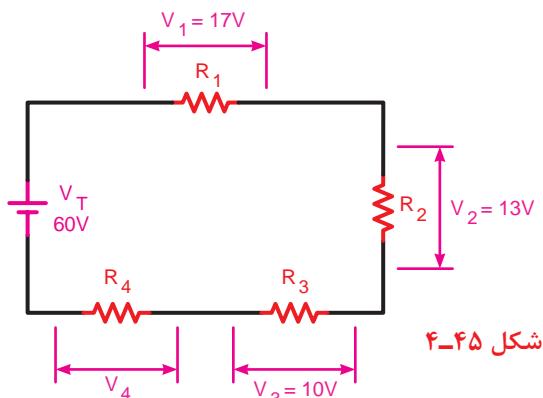

شکل ۴-۴۵


۴-۴۶ - در مدار شکل ۴-۴۶ آمپر مترهای A_1 و A_2 به ترتیب از راست به چپ چند آمپر را نشان می دهد؟

الف - $2/5-3/5$

ب - $3/5-6/5$

ج - $4/5-3/5$

د - $2/5-7/5$

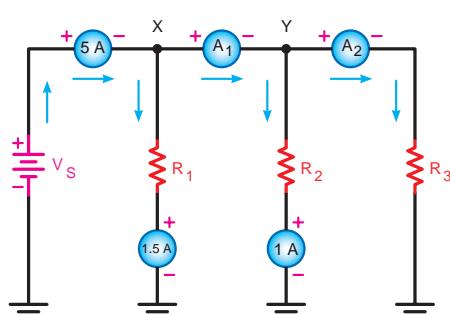

شکل ۴-۴۶


۱۱- با توجه به شکل ۴-۴۷ کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

الف - $I_1 + I_r + I_5 = I_2 + I_4$

ب - $I_1 + I_r = I_2$

ج - $I_r + I_5 = I_4 + I_5$

د - $I_r - I_2 = I_4$

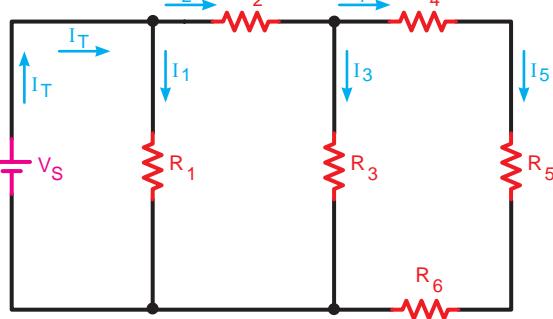


۱۲- افت ولتاژ دو سر مقاومت R_1 در شکل ۴-۴۸ چند ولت است؟

الف - ۱۲

ب - ۷/۸

ج - ۵/۴۶


د - ۱۰

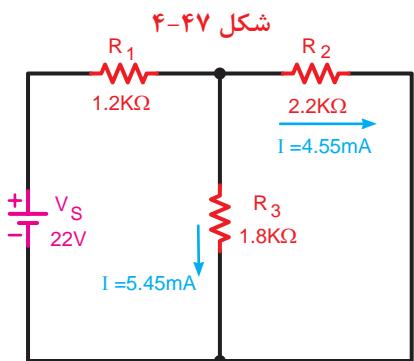

شکل ۴-۴۸

۱۳- در مدارهای الکتریکی نیروی محرکه لازم توسط تأمین می شود.

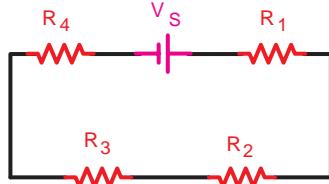۱۴- طرف دوم معادله نوشته شده برای شکل ۴-۴۹ را تکمیل کنید.



$$V_S - R_1 I - R_3 I =$$

شکل ۴-۴۹

۱۵- براساس قانون مجموع جبری افت ولتاژها و نیروهای محرکه موجود در هر حلقه بسته مساوی صفر است.

۱۶- برای حفاظت مدارها در مقابل اتصال کوتاه از وسیله‌ای به نام استفاده می شود.

۱۷- اگر مقاومت یک مدار ثابت باشد، تغییرات جریان با تغییرات ولتاژ منبع رابطه دارد.

صحیح غلط

۱۸- در حالت اتصال کوتاه مقاومت جریان در مدار الکتریکی افزایش پیدا می کند.

صحیح غلط

۱۹- انتقال جریان الکتریکی از منبع تغذیه به مصرف کننده وظیفه بار الکتریکی است.


صحیح غلط

۲۰- در یک مدار الکتریکی ساده برای محاسبه جریان از رابطه $\frac{V}{R} = I$ استفاده می شود.



خودآزمایی عملی

۱- شمای فنی یک مدار الکتریکی ساده را که مصرف کننده آن لامپ باشد، رسم کنید.

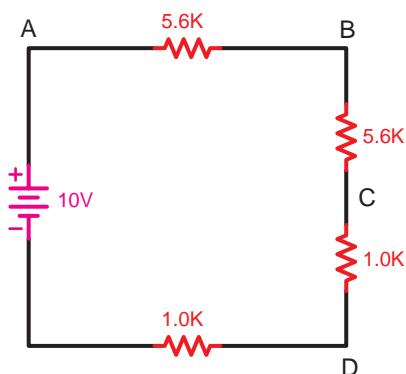


شکل ۴-۵۰

۲- شمای فنی مداری را که از سه مقاومت $1\text{k}\Omega$ که به صورت متواالی به یکدیگر متصل شده‌اند، در حالت اتصال زمین منفی رسم کنید و سپس پلاریته (علامت‌های مثبت و منفی) دو سر مقاومت‌ها را تعیین کنید.

۳- اگر در مداری مطابق شکل ۴-۵۰ بخواهیم ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را به دست آوریم نحوه اتصال ولت‌متر برای هر مقاومت را رسم کنید.

۴- مدار ساده الکتریکی را رسم کنید که با ثابت در نظر گرفتن مقدار مقاومت بتوان ارتباط بین ولتاژ و جریان را مشاهده و اندازه گیری کرد.

۵- اگر در مدار شکل ۴-۵۱ جریان عبوری در هر یک از مقاومت‌ها را بخواهیم اندازه گیری کنیم محل قرار گرفتن آمپرmetrها را رسم کنید.

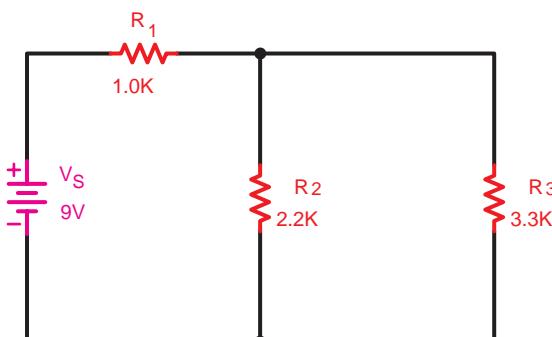

شکل ۴-۵۱



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.

واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل پنجم: اصول محاسبات مدارهای ساده مقاومتی در جریان مستقیم

هدف کلی

توانایی انجام محاسبات و تحلیل مدارهای الکتریکی ساده مقاومتی

هدف های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می‌رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- مدارهای مقاومتی، سری، موازی و ترکیبی را تعریف کند.
- ۲- مدارهای ساده سری، موازی و ترکیبی را از نظر جریان، ولتاژ و مقاومت معادل توضیح دهد.
- ۳- مسائل مربوط به مدارهای سری، موازی و ترکیبی را حل کند.
- ۴- آزمایش‌های مربوط به مدارهای سری، موازی و ترکیبی را انجام دهد.
- ۵- انواع پیلهای الکتریکی و مفهوم افت ولتاژ در هادی‌های یک مولد را توضیح دهد.
- ۶- اتصال‌های سری، متقابل و موازی باتری‌ها را با رسم شکل ذکر و روابط مربوطه توضیح دهد.
- ۷- آزمایش‌های مربوط به اتصال سری، متقابل و موازی باتری‌ها را انجام دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۶	-	۶



۱- از یک مداری که در آن چند لامپ به صورت سری بسته شده اند، چه زمانی استفاده می شود؟

الف - به دست آوردن نور بیشتر و مصرف کمتر ب - کسب توان زیادتر و بازدهی بیشتر

ج - ایجاد ولتاژ ثابت و توزیع آن د - روشن کردن لامپ ها با ولتاژ کار کم


۲- در کدام یک از مدارهای الکتریکی هر دو قانون کیرشهف استفاده می شود؟

الف - سری ب - موازی ج - سری - موازی د - تک حلقه ای

۳- اتصال لامپ های ریسه ای شلنگی که در مراسم مختلف استفاده می شود، به صورت است.

الف - سری ب - موازی ج - سری - موازی د - یک حلقه ای

۴- ولت متر متصل شده به دو سر لامپ شکل ۱-۵ ولتاژ کمتر از ولتاژ باتری را نشان می دهد، علت چیست؟

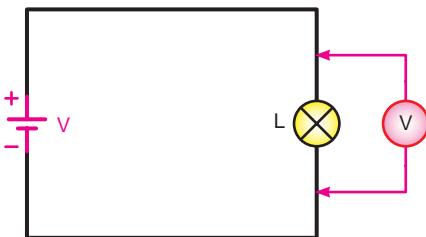

شکل ۱-۵

الف - ولت متر خراب است.

ب - افت ولتاژ لامپ به ولتاژ باتری اضافه می شود.

ج - به خاطر مقاومت سیم های رابط و باتری

د - بستگی به لامپ به کار رفته دارد و ممکن است صفر باشد.

۵- آیا براساس مشخصات مصرف کننده ها می توان مشخصات مولد موردنیاز را تعیین کرد؟

الف - بلی ب - خیر

ج - در صورت داشتن موقعیت محل د - اگر فاصله مصرف کننده کم باشد.

۶- باتری های ساعت از چه نوع هستند؟

الف - اکسید نقره ب - قلیایی

ج - لیتیوم د - نیکل کادمیوم



۷- معمولاً باتری های یک چراغ قوه به چه صورت به یکدیگر اتصال دارند؟

الف - دنبال هم ب - در کنار هم ج - ترکیبی

۸- در یک مدار الکتریکی در صورتی که مقاومت ثابت نگه داشته شود و ولتاژ افزایش یابد جریان مدار می یابد.

الف - افزایش ب - کاهش

ج - اول کاهش سپس افزایش د - اول افزایش سپس کاهش



۹- کدام یک از موارد زیر غلط است؟

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{د}$$

$$V = R \cdot I \quad \text{ج}$$

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{ب}$$

$$I = \frac{R}{V} \quad \text{الف}$$

۱۰- در حالت اتصال کوتاه مقاومت مدار به می رسد.

د - صفر

ج - حداقل

ب - نصف

الف - بی نهایت

۱۱- در یک حلقه (مدار بسته) اگر افت ولتاژهای دو سر عناصر به ترتیب ۸، ۱۲ و ۵ ولت باشد منبع تغذیه این مدار چند ولت است؟

۱۵ - د

۲۵ - ج

۱ - ب

۹ - الف

۱۲- علت استفاده از اتصال زمین مشترک در رسم مدارهای الکتریکی عبارت است از:

- الف - ساده‌تر رسم کردن مدارها
ب - مسیر برگشت جریان از طریق اتصال زمین
د - صرفه‌جویی در قطعات اصلی مدار
ج - هر دو مورد الف و ب

۱۳- شدت جریان عبوری از مقاومت $1k\Omega$ در یک مدار با منبع تغذیه $100V$ چند آمپر است؟

۵ - د

۱۰ - ج

۱ - ب

۱ - الف

۱۴- از قانون جریان‌های کیرشهف برای بررسی مجموع در یک استفاده می‌شود.

ب - ولتاژها - حلقه

الف - جریان‌ها - حلقه

د - جریان‌ها - گره

ج - ولتاژها - گره

۱۵- ولت متر در مدار به صورت و آمپر به صورت اتصال داده می‌شود.

ب - سری - سری

الف - موازی - موازی

د - سری - موازی

ج - موازی - سری



۱-۵-اتصالات مقاومت‌ها

۱-۱-۵-اتصال سری مقاومت‌ها:


هرگاه دو یا چند مقاومت (n مقاومت) به صورت متوالی (دنبال هم - پشت سرهم) به یکدیگر اتصال داده شوند، مدار را «سری» گویند.

در این مدار مقاومت‌ها طوری به هم متصل می‌شوند که انتهای عنصر اول به ابتدای عنصر دوم و انتهای عنصر دوم به ابتدای عنصر سوم وصل شده باشد اگر به همین ترتیب تا آخرین عنصر ادامه یابد می‌گوییم مدار به صورت سری^۱ بسته شده است.


شکل ۵-۲ نقشه فنی مدار سری نمونه واقعی مدار سری را که در آن دو لامپ اتصال دارد، نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳-مدار واقعی دو لامپ به صورت سری

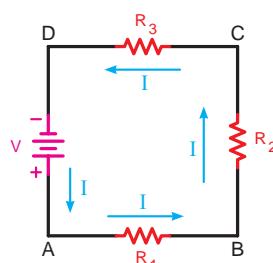


(الف) شکل مداری

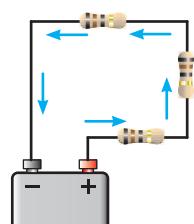


(ب) شکل واقعی

شکل ۵-۴-اتصالات سه مقاومت به صورت سری

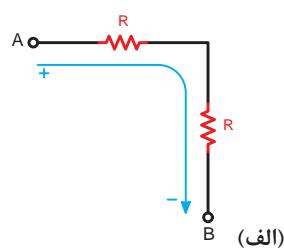
در مدار سری همواره فقط یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد. (شکل ۵-۴)



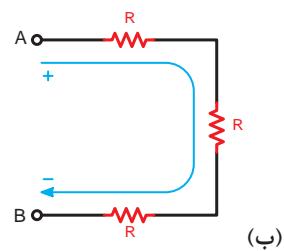
در مدارهای سری نحوه قرار گرفتن عناصر به صورت عمودی یا افقی و ترتیب اتصال آن از نظر اول یا آخر بودن اهمیتی ندارد و تأثیری روی رفتار مدار نمی‌گذارد. شکل ۵-۵ حالت‌های مختلف اتصال مقاومت‌ها را به صورت سری نشان می‌دهد.



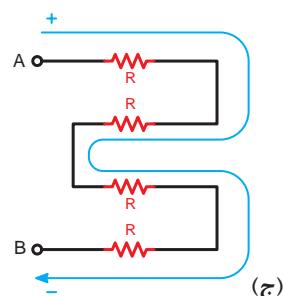
- سه مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



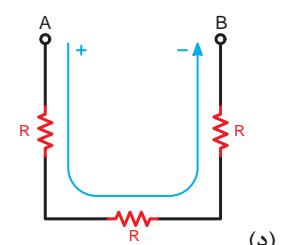- چهار مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



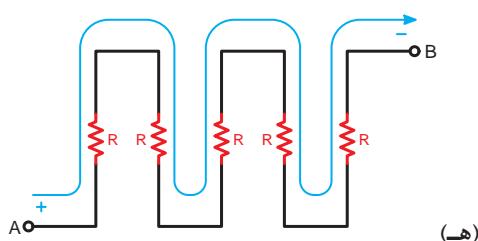- سه مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر



- پنج مقاومت به صورت سری، جریان در یک مسیر

شکل ۵-۵- حالت‌های مختلف اتصال سری مقاومت‌ها

- عامل مشترک در مدار سری:

چنانچه مداری را مطابق شکل ۵-۶ اتصال دهید مشاهده می کنید که هر یک از آمپرメترها جریان های مساوی (مثلًا یک آمپر) نشان می دهد.

چون در مدار سری یک مسیر برای عبور جریان الکتریکی وجود دارد در نتیجه جریان در تمام مقاومت ها مساوی و ثابت است. به همین دلیل در مدارهای سری جریان را می توان به عنوان یک عامل مشترک برای تمام عناصر موجود در مدار دانست.

برای جریان در مدار سری می توان رابطه زیر را نوشت:

$$I_{A_1} = I_{A_2} = I_{A_3} = I_T$$

یعنی:


$$I_{R_1} = I_{R_2} = I_{R_3} = I_T$$

- عامل غیرمشترک در مدار سری:


بر اثر عبور جریان از هر مقاومت الکتریکی در دو سر آن افت ولتاژی به وجود می آید. (شکل ۵-۷) مقدار آن را براساس قانون اهم از رابطه $V = I \cdot R$ می توان محاسبه کرد. چون جریان در مدار سری ثابت است لذا مقدار افت ولتاژ در دو سر مقاومت با مقدار اهم آن رابطه مستقیم دارد. یعنی در صورت افزایش مقاومت (R) مقدار ولتاژ (V) نیز افزایش می یابد.

به عنوان مثال اگر مداری را مطابق شکل ۵-۸ ببندیم ولت مترها مقادیر ولتاژی متفاوتی را در دو سر مقاومت ها نشان می دهند ولت مترهای V_1 ، V_2 و V_3 مقادیر ولتاژ دو سر مقاومت های R_1 ، R_2 و R_3 و ولت متر V_T مقدار ولتاژ کل مدار را نشان می دهد.

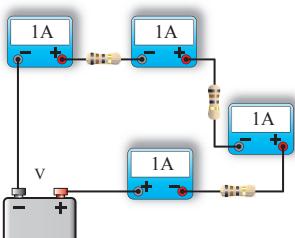طبق قانون KVL در حلقه بسته شکل ۵-۸ ولتاژ کل مبنع تغذیه به نسبت مقدار مقاومت ها بین مقاومت های مدار تقسیم می شود بنابراین می توانیم بنویسیم:




الف - مدار واقعی

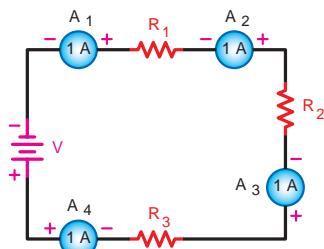


ب - شکل مداری

شکل ۶-۵- جریان در مدار سری همواره ثابت است.

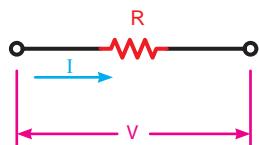

شکل ۶-۷- افت ولتاژ دو سر مقاومت در یک مدار سری

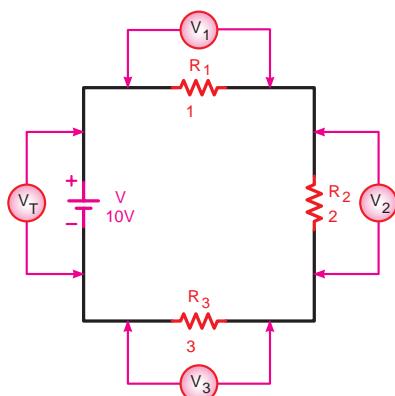


شکل ۶-۸- بررسی ولتاژها در مدار سری

(توجه داشته باشید که ولتاژ در دو سر هر مقاومت متناسب با مقدار مقاومت تغییر می کند)

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$


$$V_{R_T} = V_{R_1} + V_{R_2} + V_{R_3}$$

با توجه به موارد فوق می توانیم نتیجه بگیریم اگر مقدار افت ولتاژ دو سر همه مقاومت های مدار سری مساوی نباشد پس می توان افت ولتاژ را به عنوان یک عامل غیرمشترک در مدار سری در نظر گرفت.

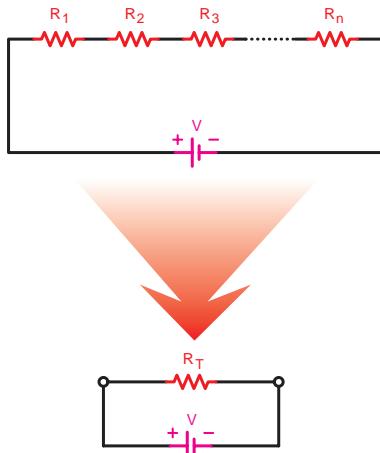

شکل ۵-۹ مقاومت معادل در مدار سری

$V_1 = R_1 I_1$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_r = R_r I_r$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_v = R_v I_v$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_n = R_n I_n$	ولتاژ دو سر مقاومت
$V_T = R_T I_T$	ولتاژ کل مدار

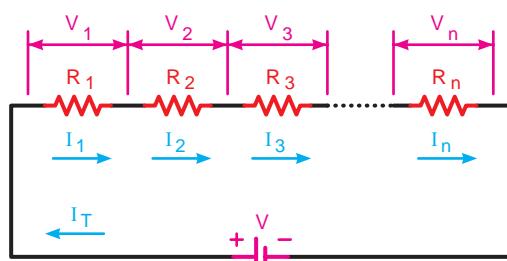

شکل ۵-۱۰ جریان ها و ولتاژها در مدار سری

- مقاومت معادل در مدار سری:

مقاومت کل^۱ یا « مقاومت معادل » به مقاومتی گفته می شود که بتواند به تنها یافث همه مقاومت های موجود در مدار را داشته باشد و جایگزین آن ها شود.

در شکل ۵-۹ مقاومت R_T می تواند معادل تمام مقاومت های موجود در مدار باشد و جایگزین آن ها شود. با توجه به خصوصیات مطرح شده در مورد مدارهای سری رابطه نهایی مقاومت معادل R_T به صورت زیر به دست می آید:

$$\left\{ \begin{array}{l} I_T = I_{R_1} = I_{R_r} = I_{R_v} = \dots = I_{R_n} \quad (1) \\ V = V_{R_1} + V_{R_r} + V_{R_v} + \dots + V_{R_n} \quad (2) \end{array} \right.$$

براساس قانون اهم برای هر مقاومت و افت ولتاژ کل می توانیم روابط مقابل را بنویسیم: مقادیر فوق را در معادله (۲) قرار می دهیم:

$$R_T I_T = R_1 I_1 + R_r I_r + R_v I_v + \dots + R_n I_n$$

چون جریان در مدار سری شکل ۵-۱۰ ثابت است. بنابراین داریم:


$$I_1 = I_r = I_v = \dots = I_n = I_T$$

بجای $I_1, I_r, I_v, \dots, I_n$ مقدار I_T را قرار می دهیم:


$$R_T I_T = R_1 I_T + R_r I_T + R_v I_T + \dots + R_n I_T$$

1 -Total Resistor — R_T


2 -Equivalent Resistor — R_{eq}

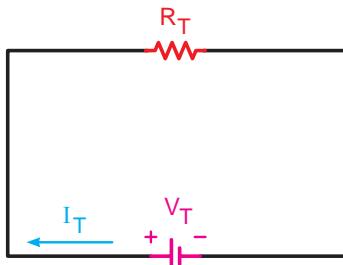


شکل ۵-۱۱- مدار معادل شکل قبل

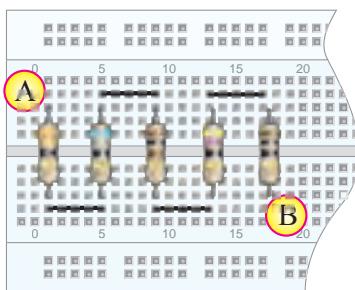


الف- مقاومت های نصب شده روی برد برق

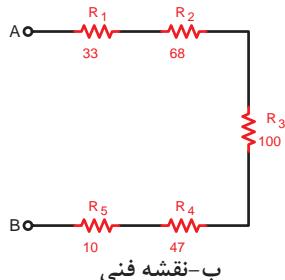

شکل ۵-۱۲- پنج مقاومت سری

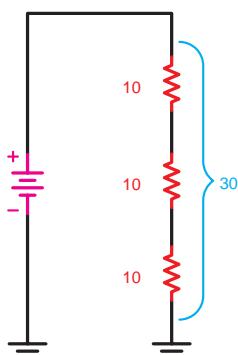

شکل ۵-۱۳- اتصال سه مقاومت سری مساوی به یکدیگر

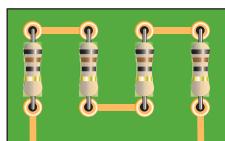

شکل ۵-۱۴- اتصال چهار مقاومت مساوی به صورت سری روی برد مدار چاپی

از I_T در طرف دوم معادله فاکتور می گیریم و سپس آن را ساده می کنیم (مقدار I_T در طرفین حذف می شود.)

$$R_T / I_T = I_T / (R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n)$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$

مقاومت معادل شکل فوق را در شکل ۵-۱۱ مشاهده می کنید.

مثال: مقاومت معادل در شکل ۵-۱۲ چند اهم است؟

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 \quad \text{حل:}$$

$$R_T = 33 + 68 + 100 + 47 + 10$$

$$R_T = 258\Omega$$

- حالات خاص در مدارهای سری مقاومتی

منظور از حالات خاص مواردی است که به لحاظ شباهت های گوناگون می توان روابط اصلی را در شکل ساده تر و با سرعت عمل بیشتری مورد استفاده قرار داد. دو حالت عمده از حالات خاص در مدار سری به شرح زیر است:



هرگاه چند مقاومت مساوی به صورت سری به یکدیگر اتصال یابند مقدار مقاومت معادل از حاصل ضرب تعداد مقاومت ها در مقدار یک مقاومت به دست می آید. (شکل ۵-۱۳)

R - مقدار اهم یک مقاومت

n - تعداد مقاومت ها

$$R_T = n.R$$

مثال: در صورتی که چهار مقاومت ۳۳ اهمی مطابق شکل ۵-۱۴ به هم اتصال یابند مقدار مقاومت معادل چند اهم خواهد شد؟

حل: مدار به صورت سری است و مقاومت ها نیز مساوی هستند پس:

$$R_T = n.R = 4 \times 33 = 132\Omega$$




اگر دو مقاومت طبق شکل ۵-۱۵ به صورت سری بسته شوند، مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را از

روابط زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$V_1 = R_1 \cdot I$$

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2}$$

با جایگذاری معادل I در معادله فوق داریم:

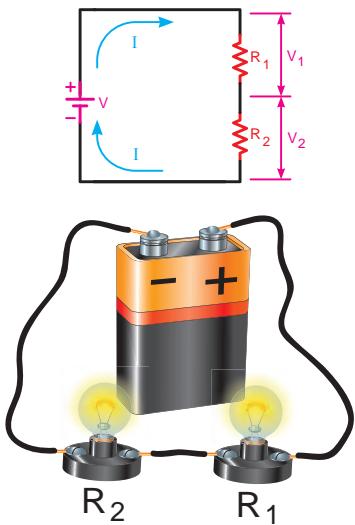


شکل ۵-۱۵- محاسبه ولتاژ دو سر مقاومت‌ها در مدار سری شامل دو مقاومت

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

بر همین اساس برای محاسبه ولتاژ V_2 می‌توانیم

بنویسیم:

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

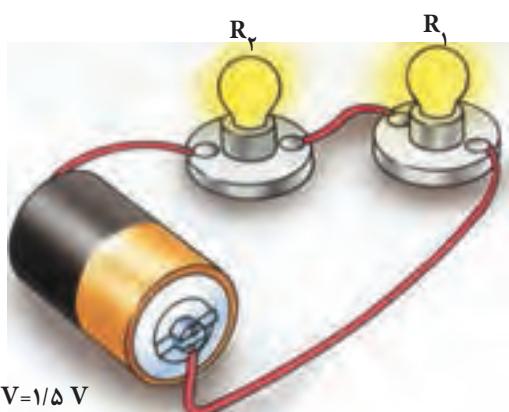

شکل ۵-۱۶- اتصال دو لامپ سری به یک باتری

مثال: در صورتی که دو لامپ با مقاومت داخلی 4Ω مطابق شکل ۵-۱۶ به صورت سری و به باتری $1/5$ ولت اتصال یابند افت ولتاژ در سر هر لامپ چند ولت است؟

حل:

$$V_1 = V \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$V_1 = \frac{1}{5} \times \frac{4}{4+4} \Rightarrow V_1 = \frac{6}{8} = 0.75V$$

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$V_2 = \frac{1}{5} \times \frac{4}{4+4} \Rightarrow V_2 = \frac{6}{8} = 0.75V$$

تذکر مهم: مقدار مقاومت معادل هر مدار سری از بزرگ‌ترین مقاومت موجود در مدار بیشتر است.




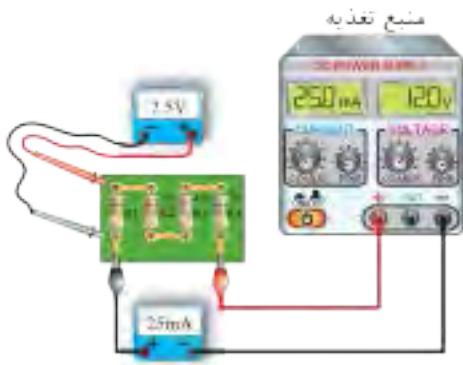


شکل ۵-۱۷- محاسبه مقادیر مقاومت‌ها در مدار سری

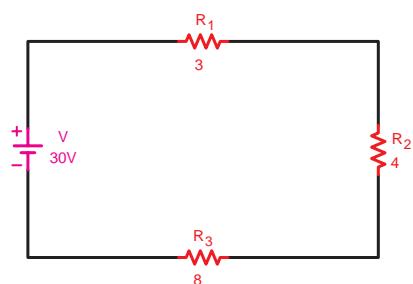

شکل ۵-۱۸- محاسبه مقادیر در مدار سری و تحقیق قانون KVL

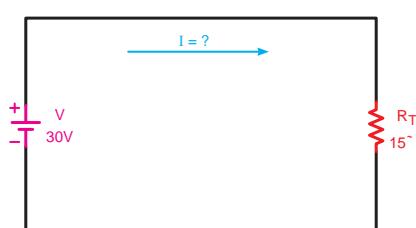

شکل ۵-۱۹

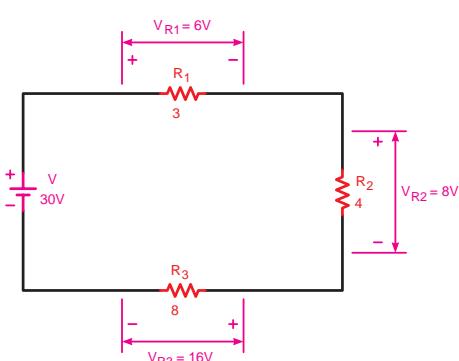

شکل ۵-۲۰- محاسبه افت ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌های مدار

مثال: با توجه به شکل ۵-۱۷ مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را حساب کنید.

حل: چون جریان در کل مدار ثابت است پس طبق قانون اهم داریم.

$$R_1 = \frac{V_1}{I} = \frac{2/5\text{V}}{25\text{mA}} = 100\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{3\text{V}}{25\text{mA}} = 120\Omega$$

$$R_3 = \frac{V_3}{I} = \frac{4/5\text{V}}{25\text{mA}} = 180\Omega$$

$$R_T = \frac{V_T}{I} = \frac{2\text{V}}{25\text{mA}} = 80\Omega$$

مثال: در مدار شکل ۵-۱۸ مطلوب است محاسبه:
الف - جریان مدار

ب - ولتاژ در دو سر هر مقاومت

ج - تحقیق درباره قانون KVL

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \quad \text{حل:}$$

$$R_T = 3 + 4 + 8 = 15\Omega$$

شکل ۵-۱۹ مدار ساده شده را نشان می‌دهد.

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{30}{15} = 2\text{A} \quad \text{الف -}$$

$$V_{R_1} = R_1 I = 3 \times 2 = 6\text{V} \quad \text{ب -}$$

$$V_{R_2} = R_2 I = 4 \times 2 = 8\text{V}$$

$$V_{R_3} = R_3 I = 8 \times 2 = 16\text{V}$$

ج - براساس قانون KVL داریم:

$$\sum V = \sum R \cdot I$$


$$30 = 6 + 8 + 16 \Rightarrow 30 = 30$$

توضیح


در صورتی که در مدار سری به خاطر هر یک از دلایل زیر مسیر عبور جریان قطع شود جریان مدار صفر خواهد شد.



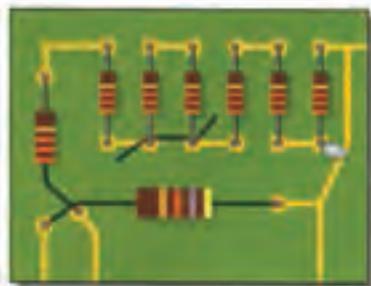
شکل ۵-۲۱-قطع لامپ موجب قطع شدن مدار سری می شود.



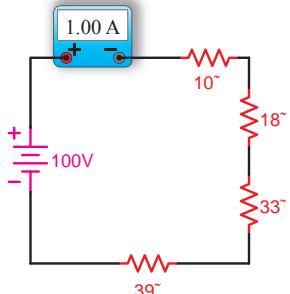الف - حالت های مختلف اتصال کوتاه روی برد مدار چاپی



ب - جریان مدار در حالت عادی

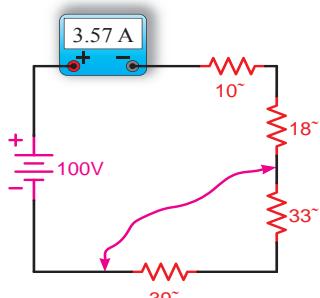

ج - جریان مدار در حالت اتصال کوتاه

شکل ۵-۲۲-وضعیت مدار در حالت عادی و اتصال کوتاه

توضیح

در صورتی که در یک مدار سری اتصال کوتاه رخ دهد جریان مدار متناسب با تعداد (مقدار) مقاومت های اتصال کوتاه شده افزایش می یابد. شکل ۵-۲۲ این نکته را نشان می دهد.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

عملیات کارگاهی



هدف: آشنایی با وسائل و تجهیزات آزمایشگاهی

وسائل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- دستگاه

۱- منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

از هر کدام یک عدد

۲- باتری قلمی و کتابی

۱- دستگاه

۳- اسیلوسکوپ دو کاناله‌ای

از هر کدام یک دستگاه

۴- آومتر دیجیتالی و عقریه‌ای

یک قطعه

۵- بردهبرد

۱- دستگاه

۶- LC_متر

۱- دستگاه

۷- میز آزمایشگاهی

۱- عدد

۸- سیم چین

۱- عدد

۹- سیم لخت کن

۲- متر

۱۰- سیم تلفنی

۱- دستگاه

۱۱- سیگنال ژنراتور

از هر کدام یک عدد

۱۲- آمپر متر، ولت متر، اهم متر آزمایشگاهی

تذکر: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.





اطلاعات اولیه آزمایشگاهی



شکل ۵-۲۳. یک نمونه منبع تغذیه

منبع تغذیه



در مدارهای الکتریکی جهت تأمین ولتاژ dc موردنیاز از منابع تغذیه الکترونیکی مشابه شکل ۵-۲۳ استفاده می‌شود.



شکل ۵-۲۴. یک نمونه آمپرmetr آزمایشگاهی

آمپرmetr



در مدارها از آمپرmetr برای اندازه‌گیری جریان استفاده می‌شود. آمپرmetr سری در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۴ یک نمونه آمپرmetr آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۵. یک نمونه ولت متر آزمایشگاهی

ولت متر



در مدارها از ولت متر برای اندازه‌گیری ولتاژ استفاده می‌شود. ولت متر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۵ یک نمونه ولت متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۲۶. یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی

اهم متر



در مدارها از اهم متر برای اندازه‌گیری مقاومت استفاده می‌شود. اهم متر در مدار بصورت سری یا موازی قرار می‌گیرد. شکل ۵-۲۶ یک نمونه اهم متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.

مولتی متر





دیجیتالی



عقربه‌ای

شکل ۵-۲۷



هر ردیف پنج تایی سوراخ‌ها به وسیله یک نوار مشترک از پشت به هم وصل شده‌اند.

شکل ۵-۲۸- صفحه آزمایش یا بردبرد



شکل ۵-۲۹- یک نمونه CL متر



شکل ۵-۳۰- یک نمونه آوومتر دیجیتالی با رنج ظرفیت سنج

در اغلب آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها از وسیله‌ای به نام «مولتی‌متر^۱» یا «آوومتر» استفاده می‌شود. این وسیله قادر به اندازه‌گیری کمیت‌های ولتاژ، جریان، مقاومت و... است. شکل ۵-۲۷ دو نمونه مولتی‌متر عقربه‌ای و دیجیتالی را نشان می‌دهد.



بردبرد

از جمله وسائل موردنیاز برای انجام آزمایش‌ها استفاده از صفحات مشبك است. این صفحات «بردبرد» نام دارد. در شکل ۵-۲۸ تصویر یک نمونه بردبرد را مشاهده می‌کنید. سوراخ‌های تعبیه شده روی بردبرد برای نصب قطعات مدار روی آن است. سوراخ‌های هر ستون طبق شکل ۵-۲۸-الف با یکدیگر ارتباط دارند. این شرایط برای سوراخ‌هایی که در یک سطر قرار دارند نیز وجود دارد. شکل ۵-۲۸-ب نمایی از پشت بردبرد را نشان می‌دهد که در آن اتصالات سوراخ‌ها به هم نشان داده شده است.

امروزه از وسائل دیجیتالی به نام LC متر جهت سنجش اندوکتانس و ظرفیت خازنی^۲ استفاده می‌شود. (شکل ۵-۲۹)

در برخی از آوومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای نیز قسمتی برای اندازه‌گیری ظرفیت خازن وجود دارد. شکل ۵-۳۰ تصویر یک نمونه از این آوومترها را نشان می‌دهد.

۱ -Multimeter به معنی چند اندازه‌گیر است و به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که چند کمیت را می‌توانند اندازه بگیرند.

۲ - درباره ایجاد ظرفیت خازنی و اندوکتانس بوبین‌ها متعاقباً صحبت خواهیم کرد.

۳ - شکل بزرگ شده بردبرد در صفحه ۳۶۶ کتاب آمده است.



پیل الکتریکی

شکل ۵-۳۱ تصویر دو نمونه پیل قلمی - کتابی را نشان می‌دهد. پیل‌های الکتریکی در مدارها به عنوان منابع تغذیه dc به کار می‌روند.



شکل ۵-۳۱



شکل ۵-۳۲

سیگنال ژنراتور

سیگنال ژنراتور - دستگاهی است که قادر است شکل موج‌های مختلف سینوسی، مربعی، مثلثی و ... را با دامنه‌ها و فرکانس‌های مختلف تولید کند.

شکل ۵-۳۲ دو نمونه سیگنال ژنراتور را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳۳

اسیلوسکوپ

وسیله‌ای که در آزمایشگاه برای مشاهده شکل موج بکار می‌رود، اسیلوسکوپ است در شکل ۵-۳۳ یک نمونه اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵-۳۴ - یک نمونه میز آزمایشگاهی

میز آزمایشگاهی

در اختیار داشتن یک میز آزمایشگاهی مناسب برای انجام آزمایش‌ها سرعت و دقیقیت انجام کار را افزایش می‌دهد. در شکل ۵-۳۴ یک نمونه میز آزمایشگاهی نشان داده شده است.



شکل ۵-۳۵ - دو نمونه جعبه ابزار



جعبه ابزار

در هر میز آزمایشگاهی لازم است یک سری وسایل از قبیل سیم چین، انبر دست، سیم لخت کن، هویه، سیم لحیم و ... نیز وجود داشته باشد. زیرا در برخی مواقع به آن‌ها نیاز داریم. در شکل ۵-۳۵ دو نمونه جعبه ابزار نشان داده شده است.

نکات ایمنی



۱- مدارهای کامل شده را فقط با اجازه و نظارت مربی به برق وصل کنید.




۲- قبل از وصل کردن برق مدار، یک بار دیگر آن را بررسی کنید.



۳- در زمان وصل کردن مدارها روی برد برد مسیرها را بررسی کنید تا پایه ها و سیم های رابط درست متصل شده باشند.



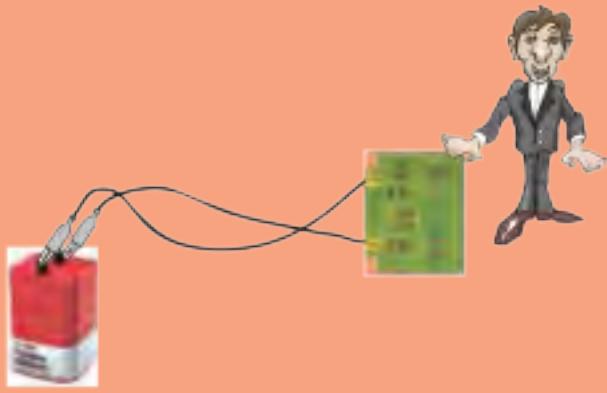۴- هنگام خارج کردن قطعات از مدار یا اتصال کوتاه آن ها منبع تغذیه را حتماً قطع کنید.



۵- هنگام اتصال منابع تغذیه (باتری ها) به پلاریته آن ها دقต کنید.



۶- اگر از منابع تغذیه الکترونیکی DC استفاده می کنید توجه داشته باشید که سیم های خروجی دستگاه هیچ وقت به هم متصل نشوند. زیرا ممکن است منبع تغذیه شما در مقابل اتصال کوتاه شدن حفاظت نشده باشد و صدمه ببیند.



۷- هنگام استفاده از منابع تغذیه الکترونیکی به میزان جریان دهی آن ها توجه کنید.



۸- هنگام انتخاب مقاومت های اهمی موردنیاز به توان مجاز و کد رنگی یا حروف رمزی آن ها دقت کنید.



توضیح

برای انجام آزمایش های پیش بینی شده عملیات کارگاهی توصیه می شود در صورت عدم دسترسی به قطعات، وسایل یا میز آزمایشگاهی الکترونیکی مناسب می توانید به جای مقاومت های لازم برای مدارهای سری، موازی و سری - موازی از لامپ های رشته ای ۲۲۰ ولت با مشخصات زیر استفاده کنید.

$R_1 = 1\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_1 = 100\text{W}$ وات
$R_2 = 3/3\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_2 = 60\text{W}$ وات
$R_3 = 4/7\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_3 = 40\text{W}$ وات
$R_4 = 5/6\text{k}\Omega$ مقاومت	معادل لامپی آن	$L_4 = 20\text{W}$ وات



تذکر خیلی مهم:

خطر برق گرفتگی: در مراحل مختلف آزمایش های پیش بینی شده اگر لامپ های رشته ای را جایگزین مقاومت های الکتریکی کرده اید هیچ گاه آزمایش اتصال کوتاه را انجام ندهید. زیرا به خاطر بالا بودن مقدار ولتاژ شبکه، در حالت اتصال کوتاه جرقه های شدیدی به وجود می آید که احتمال برق گرفتگی و آتش سوزی دارد.



عملیات کارگاهی

(کار عملی ۱)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی سری در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- دستگاه منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- برد برد

۴- آوومتر دیجیتالی

۵- آوومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

۷- مقاومت‌های اهمی

۸- $R_1 = 1\text{k}\Omega$ ۱ وات

۹- $R_2 = ۳/۳\text{k}\Omega$ ۱ وات

۱۰- $R_3 = ۴/۷\text{k}\Omega$ ۱ وات

۱۱- $R_4 = ۵/۶\text{k}\Omega$ ۱ وات

۱۲- سیم تلفنی

۱۳- سیم چین

۱۴- سیم لخت کن

۱۵- گیره سوسماری

تذکرہ: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



الف

اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در مدار سری مراحل اجرای آزمایش

مقادیر	نوارهای رنگی	مقدار اهم و تلرانس خوانده شده	مقدار اندازه‌گیری شده
R_1			
R_2			
R_3			
R_4			

۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت های R_1 تا R_4 را با توجه به نوارهای رنگی بخوانید و مقادیر آنها را در جدول ۵-۱ بنویسید.

۲- به کمک آوومتر مقدار اهم هر یک از مقاومت ها را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۱ بنویسید.


۳- مقاومت های R_1 و R_2 را مطابق شکل ۵-۳۶ روی بردبرد به صورت سری اتصال دهید.

تذکر ۱: در اتصال مقاومت ها روی بردبرد توجه داشته باشید تا از ردیف های مرتبط با هم به شکل صحیح استفاده کنید تا مقاومت ها اتصال کوتاه نشوند.


تذکر ۲: سیم های رابطی را که جهت اتصال مقاومت ها به یکدیگر استفاده می کنید به اندازه لازم به کار ببرید (شکل ۵-۳۶).

۴- کلید رنج اهم متر را روی ضرب $1k \times 10$ قرار دهید و مقاومت بین دو نقطه A و B در شکل ۵-۳۶ اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_1} = \boxed{}$$

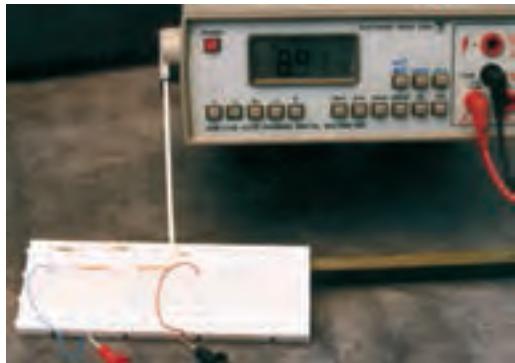

الف - تصویر واقعی مدار

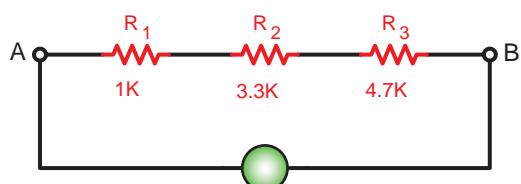


ب - شکل مدار
۵-۳۶

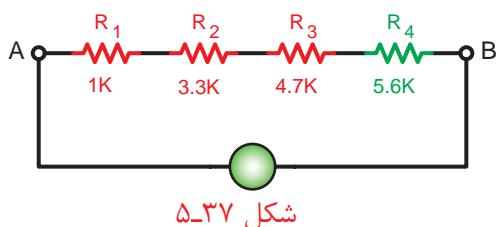

شکل ۵-۳۷

۵- مقاومت R_4 را مطابق شکل ۵-۳۷ به مدار اضافه کنید و سپس به کمک یک اهم متر (کلید روی ضرب $1k \times 10$) مقاومت مدار را بین نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_2} = \boxed{}$$

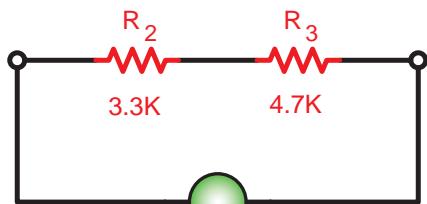


شکل ۵-۳۸

۶- مطابق شکل ۵-۳۸ دو مقاومت R_1 و R_4 را از مدار خارج کنید و سپس با استفاده از اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.


$$R_{AB_3} = \boxed{}$$

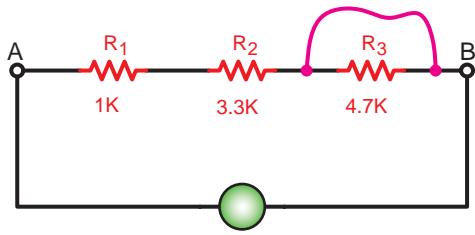

شکل ۵-۳۹

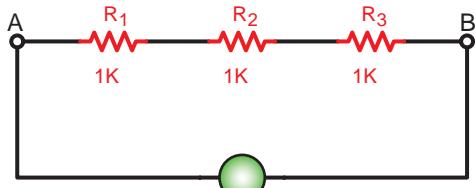

شکل ۵-۴۰

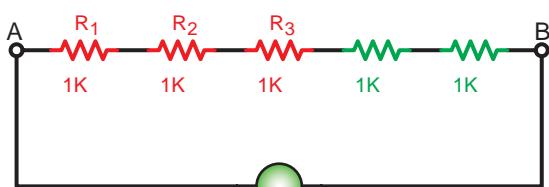

شکل ۵-۴۱

پاسخ سوال‌های



-۱۰

۷- مداری را مطابق شکل ۵-۳۹ اتصال دهید. سپس با استفاده از یک قطعه سیم دو طرف مقاومت R_4 را به یکدیگر وصل کنید. (اتصال کوتاه) در این حالت مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_4} = \boxed{\quad}$$

۸- سه مقاومت $1\text{k}\Omega$ مطابق شکل ۵-۴۰ به صورت سری اتصال دهید و توسط اهم‌متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_3} = \boxed{\quad}$$

۹- به مدار شکل ۵-۴۰ مطابق شکل ۵-۴۱ دو مقاومت $1\text{k}\Omega$ را به صورت سری اضافه کنید و مجدداً با استفاده از اهم‌متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_2} = \boxed{\quad}$$

۱۰- مقادیر به دست آمده در مدارهای شکل ۵-۴۰ و شکل ۵-۴۱ را با هم مقایسه کنید. چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

۱۱- با اضافه کردن مقاومت R_4 به شکل ۵-۳۷ یا برداشتن مقاومت‌های R_1 و R_4 در شکل ۵-۳۸ مقاومت معادل بین دو نقطه A و B در حالات مختلف چه تغییری کرده‌اند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۲- در صورت اتصال کوتاه شدن یکی از مصرف‌کننده‌های مدار سری، مقاومت معادل مدار چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۳- آیا نتایج به دست آمده از مراحل مختلف آزمایش با مطالع تئوری و روابط مطابقت دارد. با ذکر نمونه شرح دهید.

پاسخ سوال‌های



-۱۳

توجه





در صورتی که پس از انجام آزمایش نتیجه مورد نظر به دست نیامد یا پاسخ‌ها صحیح نبودند، قطعات، وسایل اندازه گیری و مدار اتصال داده شده را بررسی کنید و مراحل آزمایش را مجدداً تکرار کنید.

ب


اندازه‌گیری و محاسبه شدت جریان در مدار سری



الف-تصویر واقعی مدار

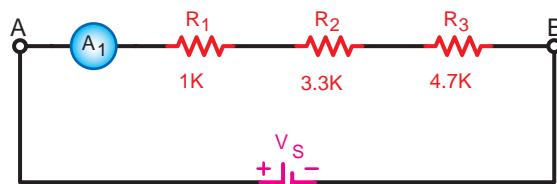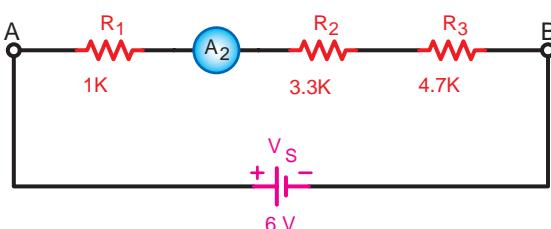ب-تصویر مدار
شکل ۵-۴۲

شکل ۵-۴۳

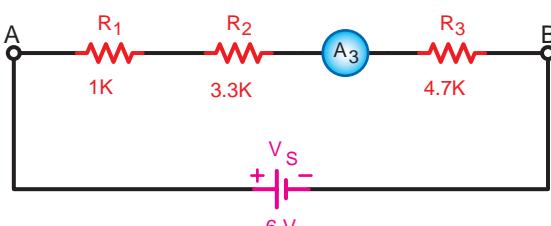

شکل ۵-۴۴

۱- مدار شکل ۵-۴۲ را روی بردبرد بیندید.

تذکر: دقت کنید که آمپرmetr به صورت سری در مدار قرار گیرد و حداقل رنج انتخاب شده برای ۱mA باشد.

۲- منبع تغذیه dc را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{}$$

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۴۳ تغییر دهید.


۴- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_2 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_2} = \boxed{}$$

۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۴۴ تغییر دهید.

۶- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_3 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_3} = \boxed{}$$

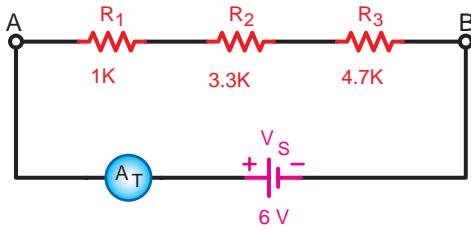

شکل ۵-۴۵

- ۷- در آخرین مرحله آمپرmetr را در مسیر ورودی جریان به مدار قرار دهید و جریان کل مدار را اندازه بگیرید. (شکل ۵-۴۵)

$$I_T = \boxed{}$$

پاسخ سوال‌های

-۸


- ۸- از مقایسه جریان‌های بدست آمده با یکدیگر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ توضیح دهید.

-۹

- ۹- آیا نتایج به دست آمده در این آزمایش با مطلب تئوری و روابط توضیح داده شده مطابقت دارد؟ شرح دهید.

-۱۰

- ۱۰- آیا براساس نتایج به دست آمده در این آزمایش می‌توان مقاومت کل مدار را به دست آورد؟ در صورتی که امکان دارد محاسبه کنید.

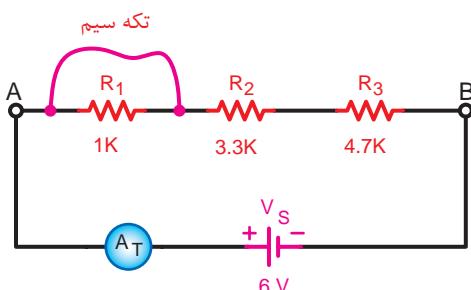

شکل ۵-۴۶

- ۱۱- مدار شکل ۵-۴۶ را اتصال دهید. در شرایطی که منبع تغذیه خاموش است با تکه سیمی دو سر مقاومت R_1 را اتصال کوتاه کنید. حداقل رنج آمپرmetr باید روی عدد ۲mA باشد.

پاسخ سوال

-۱۲

- ۱۲- منبع تغذیه را وصل نموده و جریان مدار را در این حالت اندازه بگیرید. (جریان در حالتی که R_1 اتصال کوتاه است)

$$I_{TSC} = \boxed{}$$

پاسخ سوال



-۱۳

۱۳- از مقدار به دست آمده I_{Tsc} (جريان

اتصال کوتاه مدار در حالتی که R_1 اتصال کوتاه است) چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.


پاسخ سوال



-۱۴

۱۴- برای حفاظت مدار ۵-۴۶ در مقابل اتصال کوتاه چه

قطعه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟

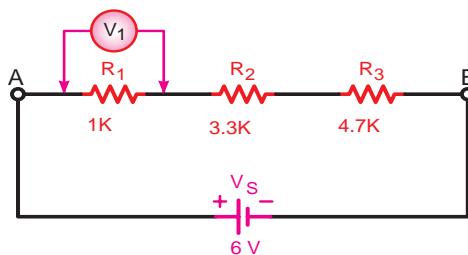

شکل ۵-۴۷


پ اندازه‌گیری و محاسبه ولتاژ در مدار سری

۱- مدار شکل ۵-۴۷ را روی برد بیندید.

تذکر: دقต کنید که ولت متر دو سر مصرف کننده به صورت موازی قرار گیرد و حداقل رنج انتخاب شده برای آن ۵V باشد.

۲- با وصل منبع تغذیه افت ولتاژ دو سر مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.


$$V_{R_1} = \boxed{}$$

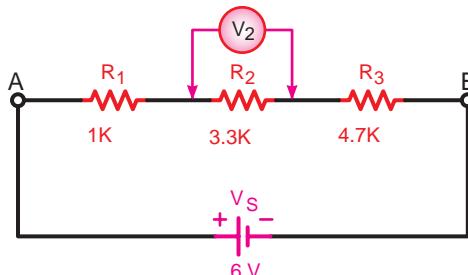

شکل ۵-۴۸

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن ولت متر را مطابق شکل ۵-۴۸ تغییر دهید و ولتاژ دو سر مقاومت R_2 را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{}$$

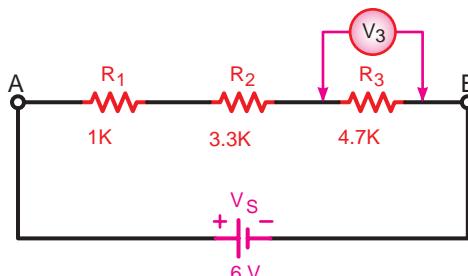

شکل ۵-۴۹

بار دیگر مطابق شکل ۵-۴۹ برای بدست آوردن ولتاژ دو سر مقاومت ولت متر را در مدار قرار دهید.


$$V_{R_3} = \boxed{}$$

۴- ولت متر را به دو سر منبع تغذیه اتصال داده و ولتاژ خروجی آن را اندازه گیری کنید.


$$V_S = \boxed{}$$

پاسخ سوال

-۵

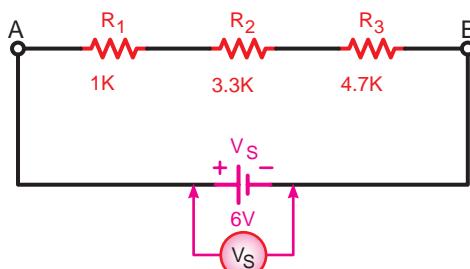

شکل ۵-۵۰

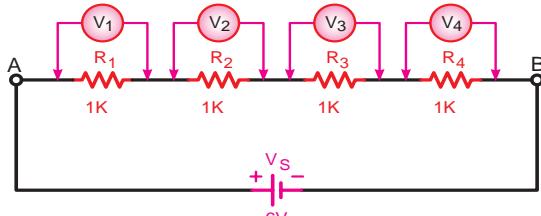

شکل ۵-۵۱

۵- از مقایسه مقادیر ولتاژهای بدست آمده در مراحل ۲

تا ۴ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۶- آیا نتایج به دست آمده با مطالعه تئوری و روابط

مربوط به آن مطابقت دارد؟ با ذکر دلیل شرح دهید.

۷- آیا براساس نتایج آزمایش‌ها می‌توان جریان کل مدار

و جریان هر یک از مقاومت‌ها را به دست آورد؟

۸- مدار شکل مقابل را روی برد بُرد اتصال دهید و طی

مراحل مختلف و با انتقال ولت متر ولتاژ دو سر هر یک از

مقاومت‌ها را اندازه گیری کنید. توجه داشته باشید که کلید

رنج ولت متر حداقل روی ۵ ولت باشد.

$$V_{R_1} = \boxed{}$$

$$V_{R_2} = \boxed{}$$

$$V_{R_3} = \boxed{}$$

$$V_{R_4} = \boxed{}$$


۹- از مقادیر به دست آمده در مدار شکل ۵-۵۱

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

پاسخ سوال

-۹


۱-۵-۱-۲ - اتصال موازی مقاومت ها:

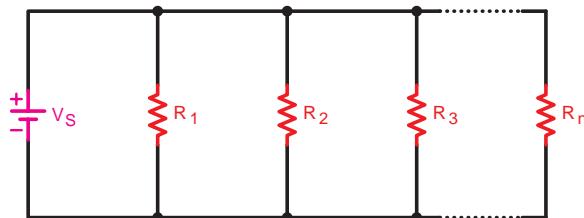

شکل ۵-۵۲ - اتصال چند مقاومت موازی


اگر دو یا چند مقاومت (n مقاومت) به ترتیبی اتصال داده شوند که یک طرف هر یک از آن ها به یکدیگر و طرف دیگر آن هایی به یکدیگر متصل شوند این اتصال را «اتصال موازی^۱» می گویند.

شکل ۵-۵۲ تصویر چهار مقاومت را که به صورت موازی اتصال دارند نشان می دهد.

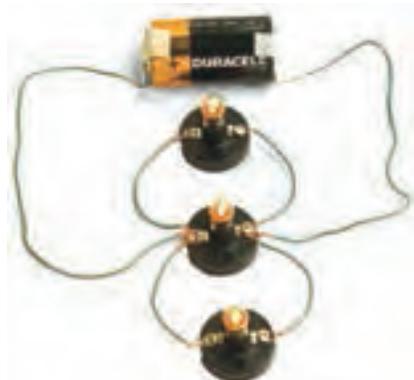

شکل ۵-۵۳ - اتصال سه لامپ به صورت موازی


در شکل ۵-۵۳ سه لامپ را که به صورت موازی بسته شده اند مشاهده می کنید.

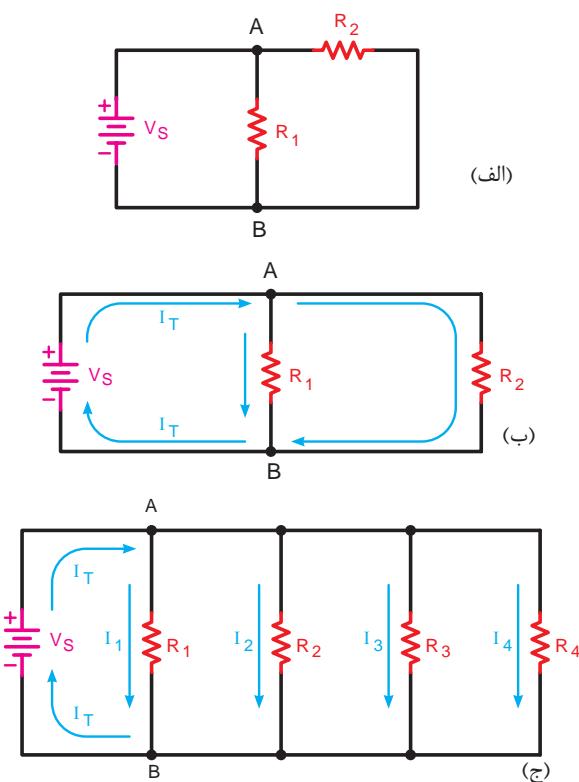



شکل ۵-۵۴ - چند نمونه از مدارهای موازی

در شکل ۵-۵۴ نمونه های دیگری از مدارهای موازی را مشاهده می کنید. در این مدارها یک طرف مقاومت ها در نقطه A و طرف دیگر مقاومت ها در نقطه B به هم وصل شده اند.


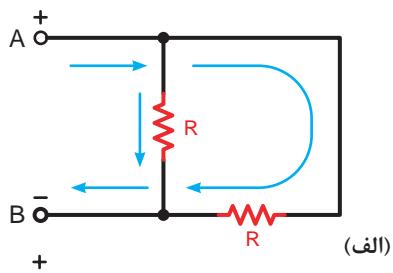
بین دو نقطه A و B قطب های (+) و (-) باتری اتصال داده شده است.



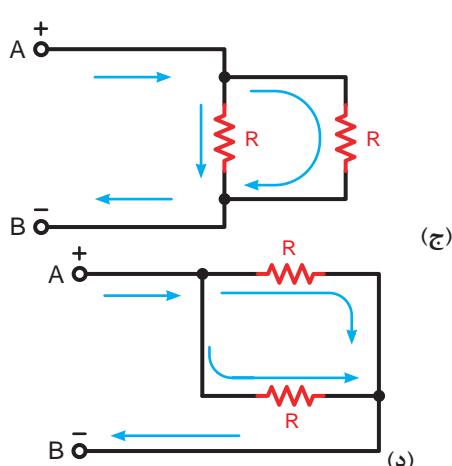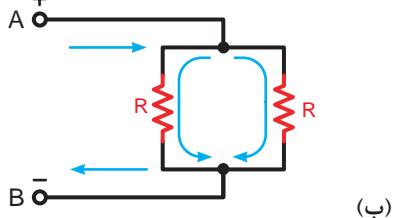
آرایش مقاومت‌های موازی می‌تواند به شکل‌های گوناگون باشد. برای تشخیص موازی بودن مقاومت‌ها باید به نقاط ابتدا و انتهای آن‌ها توجه کنید.




در تصاویر (الف) تا (و) از شکل ۵-۵۵ دو یا سه مقاومت را می‌توان مشاهده کرد که به صورت موازی اتصال داده شده‌اند. در نتیجه دو یا سه مسیر عبور جریان وجود دارند.

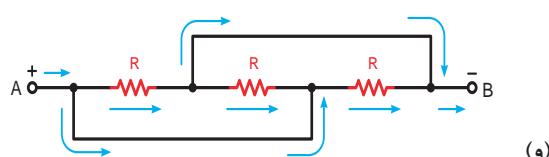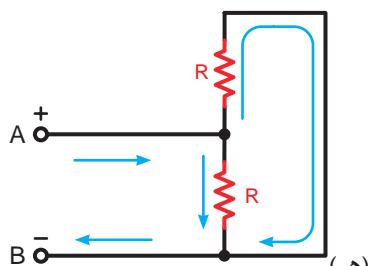

شکل ۵-۵۵- آرایش‌های مختلف مدارهای موازی

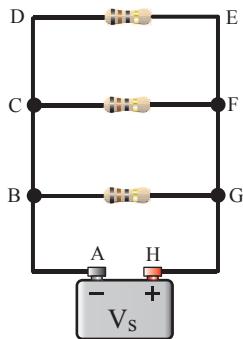


الف - شکل واقعی مقاومت ها

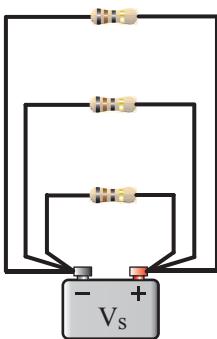

برای تحلیل مدارهای موازی می توانیم به ترتیب زیر عمل کنیم:

- عامل مشترک در مدار موازی

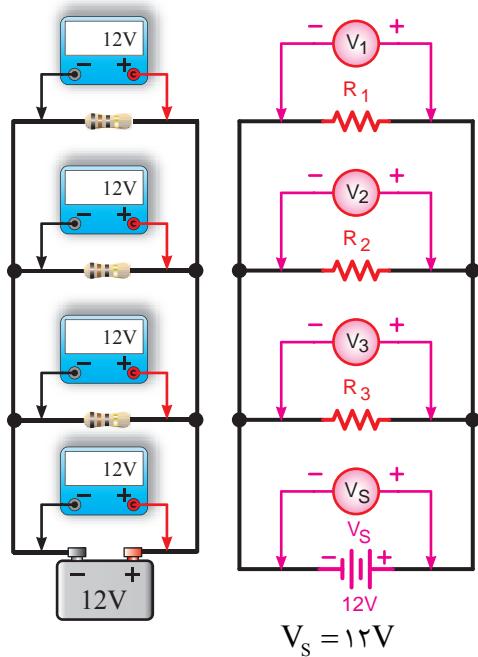در مدارهای موازی چون دو سر هر مقاومت مستقیماً به دو سر باطری متصل است بنابراین ولتاژ دو سر همه مقاومت ها با هم مساوی است. مساوی بودن ولتاژ در مدار موازی به عنوان عامل مشترک مدار در نظر گرفته می شود. با اتصال مداری طبق شکل مطلب فوق تأیید می شود.



ب - شکل مداری با وسایل اندازه گیری

شکل ۵-۵۶- مدار با چهار مقاومت موازی و
وسایل اندازه گیری

سپس برای مدارهای موازی می توان رابطه زیر را

نوشت:

$$V_1 = V_r = V_{r_1} = \dots = V_s \quad \text{یعنی:}$$


$$V_{R_1} = V_{R_r} = V_{R_{r_1}} = \dots = V_s$$

- عامل غیرمشترک در مدار موازی

عاملی که در مدارهای موازی دارای مقدار ثابتی برای تمام عناصر مدار نیست را «عامل غیرمشترک» می نامیم. جریان در هر شاخه یک مدار موازی به نسبت عکس مقدار مقاومت های هر شاخه تقسیم می شود. زیرا طبق قانون اهم

$$I = \frac{V}{R}$$

با اتصال مداری مطابق شکل ۵-۵۷ هر یک از آمپر متر های A_T, A_r, A_{r₁}, A_{r₂}, A_{r₃} جریانی مشخص را نشان می دهدند.

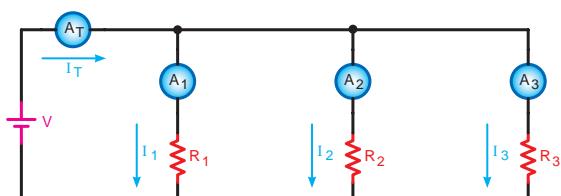

شکل ۵-۵۷- بررسی جریان های هر شاخه و
جریان کل در مدار موازی

جریان کل (I_T) که توسط آمپر متر A_T نشان داده می شود از قانون KCL پیروی می کند. رابطه جریان کل را می توان براساس این قانون به صورت مقابل نوشت:

- مقاومت معادل در مدار موازی:

برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی شکل ۵-۵۸

می‌توان از رابطه نهایی R_T زیر استفاده کرد:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

نحوه بدست آوردن رابطه مذبور به شرح زیر است:

$$\left\{ \begin{array}{l} V = V_{R_1} = V_{R_2} = V_{R_3} = \dots = V_{R_n} \quad (1) \\ I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n \quad (2) \end{array} \right.$$

با توجه به قانون اهم برای هر مقاومت مطابق ستون

مقابل می‌توان نوشت:

حال مقادیر جریان‌ها را در معادله (۲) قرار می‌دهیم و

از V در طرف دوم معادله فاکتور می‌گیریم.

$$\frac{V}{R_T} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} + \dots + \frac{V}{R_n}$$

از V در طرف دوم فاکتور می‌گیریم.

$$\frac{V}{R_T} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

مقدار V از دو طرف معادله حذف می‌شود و معادل
نهایی به صورت مقابل خواهد شد.

حالات خاص در مدارهای موازی مقاومتی



اگر چند مقاومت مساوی طبق شکل ۵-۵۹ به طور
موازی به یکدیگر اتصال داده شوند مقدار مقاومت معادل از
رابطه زیر به دست می‌آید:


$$R_T = \frac{R}{n}$$

که در این رابطه:

R - مقدار یک مقاومت و

n - تعداد مقاومت‌ها می‌باشد.


$$R_T = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 2/5 \text{ k}\Omega$$

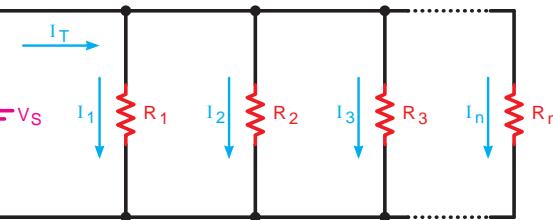

شکل ۵-۵۸- بررسی مقاومت معادل در مدار موازی


$I_1 = \frac{V}{R_1}$	جريان عبوری از مقاومت R_1
$I_2 = \frac{V}{R_2}$	جريان عبوری از مقاومت R_2
$I_3 = \frac{V}{R_3}$	جريان عبوری از مقاومت R_3
$I_n = \frac{V}{R_n}$	جريان عبوری از مقاومت R_n
$I_T = \frac{V}{R_T}$	جريان عبوری از کل مدار

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

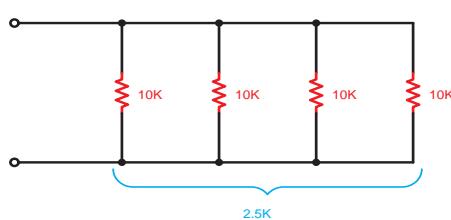


شکل ۵-۵۹- چهار مقاومت مساوی موازی


مثال: مقدار مقاومت معادل مدار شکل ۵-۶۰ چند

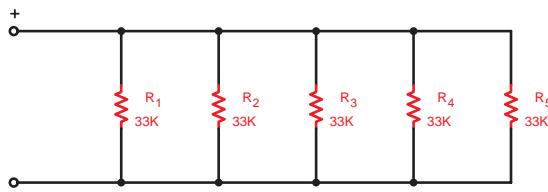


شکل ۵-۶۰

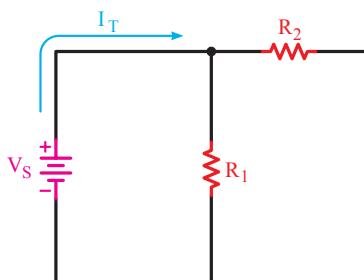

شکل ۵-۶۱

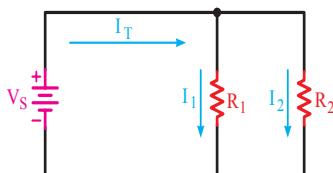

الف - شکل مداری

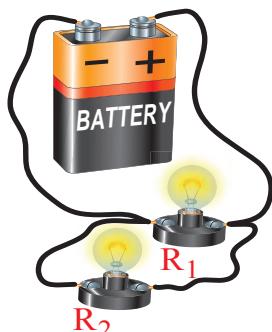

ب - شکل واقعی

شکل ۵-۶۲ - دو مقاومت موازی



شکل ۵-۶۳ - اتصال دو لامپ به صورت موازی

$$R_T = \frac{33}{5} = 6.6 \text{ k}\Omega \quad \text{کیلواهم است؟}$$

نکته مهم:



مقدار مقاومت معادل هر مدار موازی از کوچک ترین مقاومت موجود در مدار نیز کمتر است.



اگر دو مقاومت را به صورت موازی اتصال دهیم مقدار مقاومت معادل با استفاده از رابطه اصلی (R_T) به صورت زیر خلاصه می شد:

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



جريان های هر شاخه را در دو مقاومت موازی شکل ۵-۶۲ با استفاده از جریان کل (I_T) می توان محاسبه کرد:

$$I_1 = I_T \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_T \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


مثال: دو لامپ با مقاومت داخلی 4Ω مطابق شکل ۵-۶۳ با هم موازی می شوند و به باتری $1/5$ ولتی اتصال می یابند و در صورتی که جریان کل عبوری از مدار $1/5$ A باشد جریان هر یک از لامپ ها چقدر است؟

$$I_r = I \frac{R_r}{R_r + R_s} \Rightarrow I_r = 1/5 \times \frac{4}{4+4} = 0.75A$$


$$I_r = I \frac{R_r}{R_s + R_r} \Rightarrow I_r = 1/5 \times \frac{4}{4+4} = 0.75A$$

نکته مهم:

در دو شاخه موازی، جریان هر شاخه از حاصل ضرب جریان کل در مقادیر مقاومت شاخه ای که جریان آن موردنظر نیست تقسیم بر مجموع دو مقاومت به دست می آید.

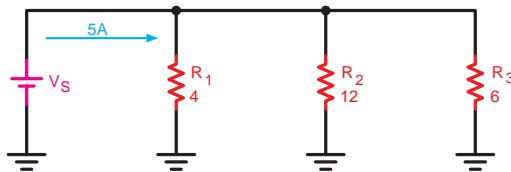

شکل ۵-۶۴

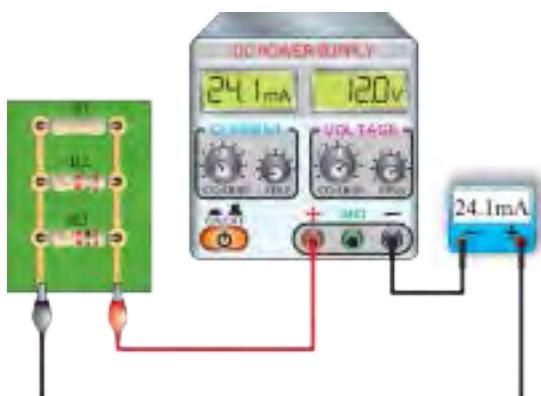

شکل ۵-۶۵

مثال: مقاومت معادل و ولتاژ کل را در شکل ۵-۶۴ به

دست آورید.

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_r}$$

حل:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{2+1+3}{12} = \frac{6}{12}$$

$$R_T = \frac{12}{6} = 2\Omega$$

$$V_S = R_T \cdot I_T \Rightarrow V_S = 5 \times 2$$

$$V_S = 10V$$

مثال: مقادیر مقاومت R_1 شکل ۵-۶۵ را بدست آورید.

$$(R_r = 1k\Omega, R_r = 1/8K\Omega)$$

حل:

$$R_T = \frac{V}{I_T} = \frac{12V}{24/1mA} = 498\Omega$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_r} \Rightarrow \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_T} - \left(\frac{1}{R_r} + \frac{1}{R_r} \right)$$

$$\frac{1}{R_1} = \frac{1}{498\Omega} - \left(\frac{1}{1/8k\Omega} + \frac{1}{1k\Omega} \right)$$

$$R_1 = 2/21k\Omega$$

عملیات کارگاهی (کار عملی ۲)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی موازی در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- منبع تغذیه dC (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- بردبُرد

۴- آوومتر دیجیتالی

۵- آوومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

۷- مقاومت‌های اهمی

$R_1 = 1k\Omega$ ۱ وات

$R_2 = ۳/۳ k\Omega$ ۱ وات

$R_۳ = ۴/۷ k\Omega$ ۱ وات

$R_۴ = ۵/۶ k\Omega$ ۱ وات

۸- سیم تلفنی

۹- سیم چین

۱۰- سیم لخت کن

۱۱- گیره سوسماری

تذکرہ: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



الف

اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در
مدار موازی مراحل اجرای آزمایش

مقاومت	نوارهای رنگی	مقدار ترانس خوانده شده	مقدار اندازه‌گیری شده
R_1			
R_2			
R_3			
R_4			


۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت‌های R_1 تا R_4 را با توجه به نوارهای رنگی به دست آورید و در جدول ۵-۲ یادداشت کنید.

۲- حوزه کار اهم متر را روی $R \times 1k$ قرار دهید و اهم هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید و در جدول مقابل ثبت کنید.


۳- مقاومت‌های R_1 و R_2 و R_3 را مطابق شکل ۵-۶۶ روی بردبرد به صورت موازی اتصال دهید.

۴- کلید رنج اهم متر را روی ضرب $R \times 1k$ قرار دهید و مقاومت بین دو نقطه A و B را در شکل ۵-۶۶ اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_1} = \boxed{}$$

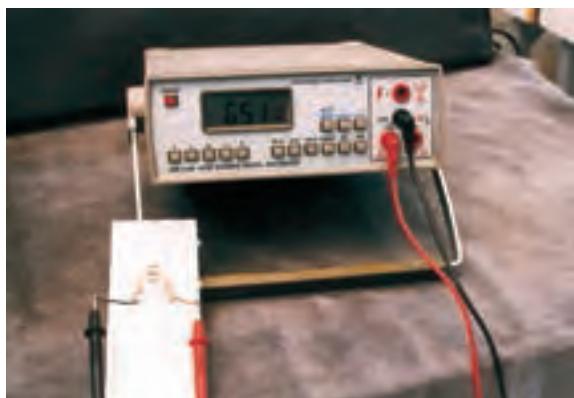


الف-شکل واقعی مدار

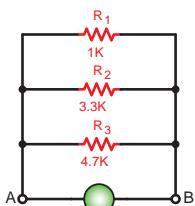

ب-شکل مداری

۵-۶۶

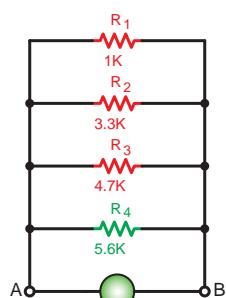

شکل ۵-۶۷


۵- مقاومت R_4 را مطابق شکل ۵-۶۷ به مدار اضافه کنید و کلید اهم متر را روی ضرب $R \times 1k$ قرار دهید.

مقایسه مدار را بین نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_2} = \boxed{}$$

۶- مطابق شکل ۵-۶۸ دو مقاومت $R_۲$ و $R_۴$ را از مدار خارج کنید به وسیله اهم متر مقاومت معادل مدار را بین دو نقطه A و B اندازه گیری کنید.


$$R_{AB_r} = \boxed{}$$

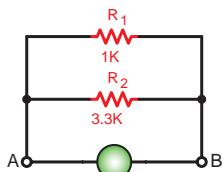


شکل ۵-۶۸

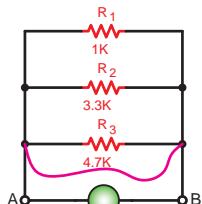


شکل ۵-۶۹

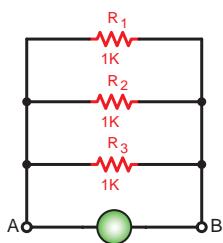

شکل ۵-۷۰

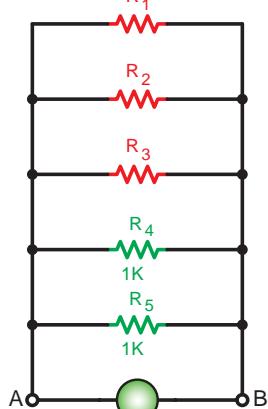

الف-شکل مداری

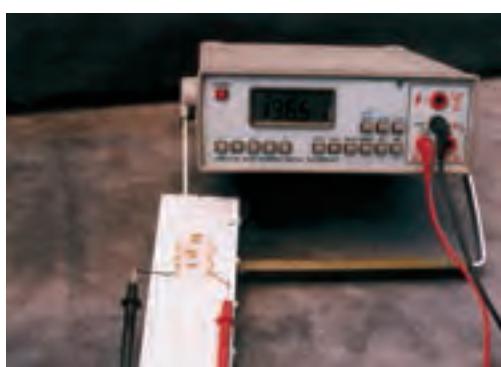

ب-شکل واقعی مدار

شکل ۵-۷۱

۷- مداری را مطابق شکل ۵-۶۹ اتصال دهید و با یک قطعه سیم دو طرف مقاومت $R_۲$ را به یکدیگر وصل کنید (اتصال کوتاه). مقدار مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_r} = \boxed{}$$

۸- سه مقاومت $1k\Omega$ را مطابق شکل ۵-۷۰ به صورت موازی اتصال دهید و با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه گیری کنید.

$$R_{AB_s} = \boxed{}$$

۹- به مدار شکل ۵-۷۱ دو مقاومت $1k\Omega$ را به صورت موازی طبق شکل ۵-۷۰ اضافه کنید. با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.

$$R_{AB_s} = \boxed{}$$

۱۰- از مقادیر به دست آمده R_{AB_s} در مرحله ۸ و R_{AB_r} در مرحله ۹ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۱۱- با اضافه کردن مقاومت R_4 به شکل ۵-۶۶ یا کم کردن مقاومت های R_2 و R_4 طبق شکل ۵-۶۸ مقاومت معادل مدار بین دو نقطه A و B چگونه تغییر کرده است؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۲- در صورت اتصال کوتاه شدن یکی از مصرف کننده های مدار موازی، مقاومت معادل مدار چه تغییری می کند؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۳- آیا نتایج به دست آمده از مراحل مختلف آزمایش با مطالب تئوری و روابط مربوط به مدار موازی مطابقت دارد؟ شرح دهید. (با ذکر دلیل)

۱۴- در صورتی که پس از انجام آزمایش نتیجه ای قابل قبول به دست نیامد، یا پاسخ ها صحیح نبود، قطعات، وسایل اندازه گیری و مدار را بررسی کنید و مراحل آزمایش را مجدداً انجام دهید.

اندازه گیری و محاسبه شدت جریان در مدار موازی


ب

- مدار شکل ۵-۷۲ را روی برد بیندید.


تذکر: دقت کنید که آمپر متر در مدار سری بسته شود و حداقل رنج انتخاب شده برای آن $10mA$ باشد.

۲- منبع تغذیه DC را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{}$$

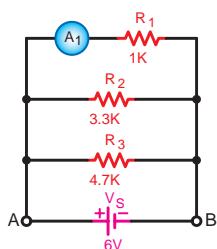


شکل ۵-۷۲

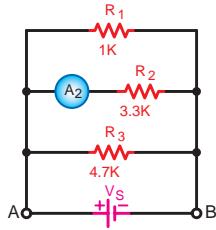

شکل ۵-۷۳




الف-شکل واقعی مدار

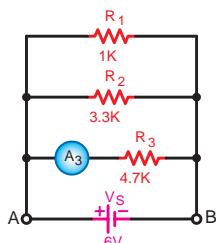

ب-شکل مداری
شکل ۵-۷۴



الف-شکل واقعی مدار

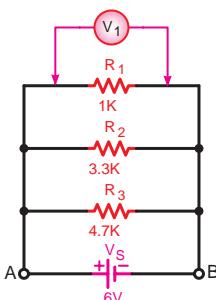

ب-شکل مداری
شکل ۵-۷۵

۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۷۳ تغییر دهید.

۴- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{}$$

۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن آمپرmetr را مطابق شکل ۵-۷۴ تغییر دهید.

۶- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و جریان مقاومت R_3 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_3} = \boxed{}$$


پ اندازه گیری و محاسبه ولتاژ در مدار موازی

۱- مدار شکل ۵-۵۷ را روی بردبرد بیندید.

تذکر: دقت کنید که ولت متر باید به صورت موازی در دو سر مصرف کننده قرار گیرد و حداقل رنج را برای ولت متر $10V$ انتخاب کنید.

۲- کلید منبع تغذیه را وصل کنید و افت ولتاژ دو سر مقاومت R_1 را قرائت نمایید.

$$V_{R_1} = \boxed{}$$

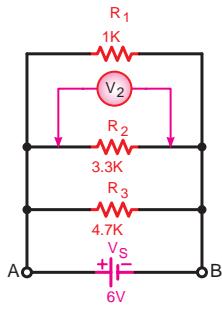

شکل ۵-۷۶

- ۳- منبع تغذیه را خاموش کنید و محل قرار گرفتن ولت متر را مطابق شکل ۵-۷۶ برای به دست آوردن ولتاژ مقاومت R_v تغییر دهید.

- ۴- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ دو سر مقاومت R_v را اندازه بگیرید.

$$V_{R_v} = \boxed{}$$

- ۵- منبع تغذیه را خاموش کنید و ولت متر را برای به دست آوردن ولتاژ دو سر مقاومت R_v مطابق شکل ۵-۷۷ وصل کنید.

- ۶- منبع تغذیه را روشن کنید و ولتاژ دو سر مقاومت R_v را اندازه بگیرید.


$$V_{R_v} = \boxed{}$$

- ۷- ولت متر مطابق شکل ۵-۷۸ را به دو سر منبع تغذیه اتصال داده و ولتاژ باتری را اندازه بگیرید.


$$V_S = \boxed{}$$

- ۸- از مقایسه مقادیر ولتاژهای به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

- ۹- آیا نتایج به دست آمده با مطالب تئوری و روابط مربوط به آن مطابقت دارد؟

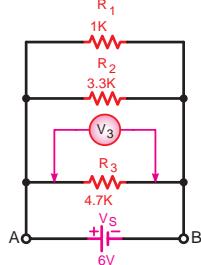

شکل ۵-۷۷

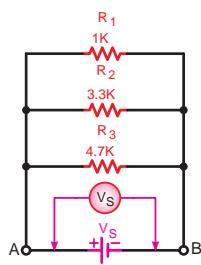


شکل ۵-۷۸

- ۱۰- آیا براساس نتایج به دست آمده از آزمایش‌ها جریان کل و جریان هر یک از مقاومت‌ها را می‌توان به دست آورد؟



۱۱- در آخرین مرحله، آمپرmetr را در مسیر ورودی جریان به مدار قرار دهید و طبق شکل ۵-۷۹ جریان کل مدار را اندازه بگیرید. در این حالت باید کلید رنج آمپرmetr حداقل 100 mA باشد.

$$I_T = \boxed{}$$

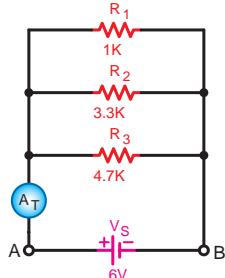

شکل ۵-۷۹


۱۲- از مقایسه جریان های اندازه گیری شده با یکدیگر چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.




۱۳- آیا نتایج به دست آمده از آزمایش با مطالب تئوری و روابط مربوط به آن مطابقت دارد؟ شرح دهید.



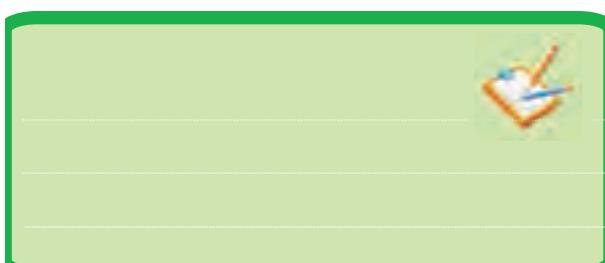۱۴- آیا براساس نتایج به دست آمده از آزمایش مرحله ۱۰ می توان مقاومت کل مدار را به دست آورد؟ محاسبه کنید.



۱۵- در شرایطی که منبع تغذیه خاموش است مدار شکل ۵-۸۰ را اتصال دهید و با یک قطعه سیم دو سر مقاومت R_1 را اتصال کوتاه کنید.

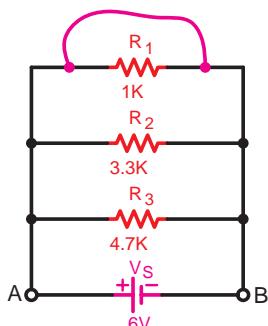


شکل ۵-۸۰



۱۶- هیچ گاه منبع تغذیه را در این حالت وصل نکنید.

۱۷- چرا در حالت اتصال کوتاه مدار موازی، منبع تغذیه را نباید وصل کرد؟ شرح دهید.

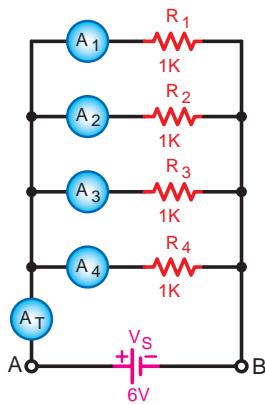۱۸- برای حفاظت مدار شکل ۵-۸۰ در مقابل اتصال کوتاه چه قطعه‌ای را پیشنهاد می‌کنید؟



۵-۸۱

۱۹- مدار شکل ۵-۸۱ را روی برده برد اتصال دهید و در مراحل جداگانه جریان هر یک از مقاومت‌ها را اندازه‌گیری کنید. (کلید رنج آمپرmetر حداقل روی ۱۰mA باشد).

$$I_{R_1} = \boxed{}$$

$$I_{R_2} = \boxed{}$$

$$I_{R_3} = \boxed{}$$


$$I_{R_4} = \boxed{}$$

$$I_T = \boxed{}$$


۲۰- از مقادیر به دست آمده در مدار شکل ۵-۸۱ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۳-۱-۵ - اتصال ترکیبی «سری - موازی» مقاومت‌ها:

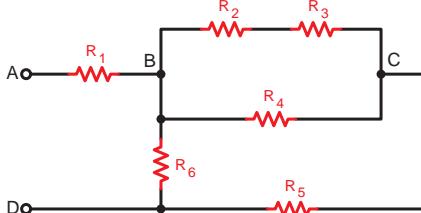
مدارهای «سری - موازی» به مدارهایی گفته می‌شود که برخی از عناصر موجود در آن به صورت سری و تعدادی دیگر به صورت موازی قرار گیرند. شکل ۵-۸۲ نمونه‌ای از این نوع مدارها را نشان می‌دهد.




۵-۸۲

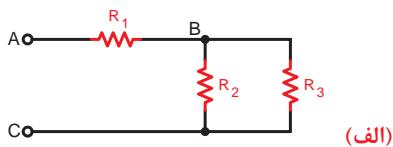

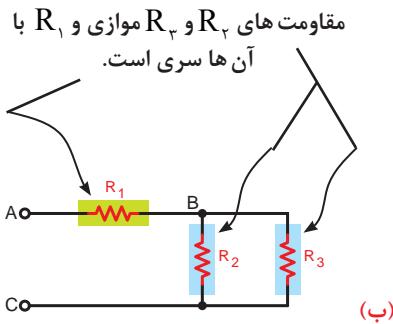
در محاسبه مقاومت معادل این گونه مدارها باید به نکات زیر توجه کنید.



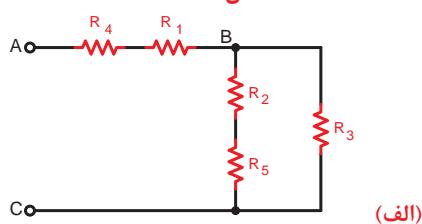۱- برای ساده کردن مدار باید از انتهای مدار، یعنی نقاطی که منبع تغذیه وجود ندارد یا نقاط باز مشخص شده در مدار هستند آغاز کنیم.




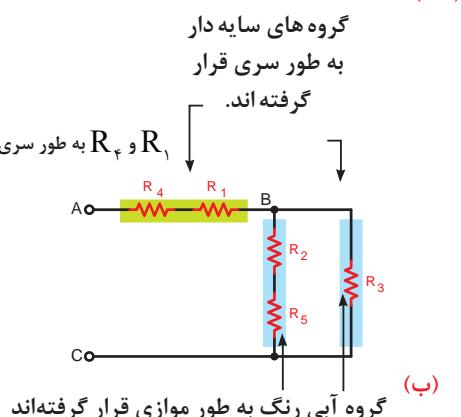۲- برای محاسبه R_T در هر قسمت مدار، لازم است از روابط مقاومت معادل در مدارهای سری و مدارهای موازی استفاده کنیم. (شکل های ۵-۸۳ و ۵-۸۴)




نمونه هایی از مدارهای ترکیبی سری موازی به همراه نحوه قرار گرفتن مقاومت ها را در کنار هم نشان می دهند. برای آشنایی بیشتر با این مدارها به ذکر مثال هایی می پردازیم:

شکل ۵-۸۴

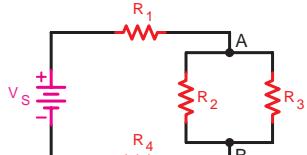

شکل ۵-۸۵

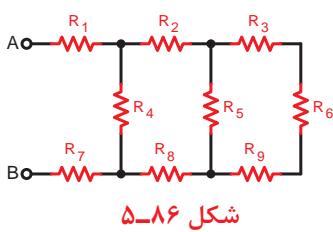

شکل ۵-۸۶

مثال: رابطه کلی محاسبه R_T را برای شکل ۵-۸۵ بنویسید.

حل: همان گونه که مشاهده می شود مقاومت های R_1 و R_2 به صورت موازی بسته شده اند. مقاومت معادل این دو مقاومت با دو مقاومت R_1 و R_2 به صورت سری قرار دارد. پس می توان نوشت:


$$R_T = R_1 + (R_2 \parallel R_2) + R_4$$

مثال: نحوه محاسبه مقاومت معادل مدار شکل ۵-۸۶ را به ترتیب بنویسید و مدار را در هر یک از حالت رسم کنید.

- ۱- در برخی موارد برای خلاصه نویسی از علامت (+) برای مشخص کردن مقاومت های موازی و از علامت (-) برای مشخص کردن مقاومت های سری استفاده می شود.

حل:


مرحله ۱: شکل ۵-۸۷ را به صورت ساده تر رسم می کنیم تا مفهوم سری - موازی در مدار مورد نظر بهتر مشخص شود.

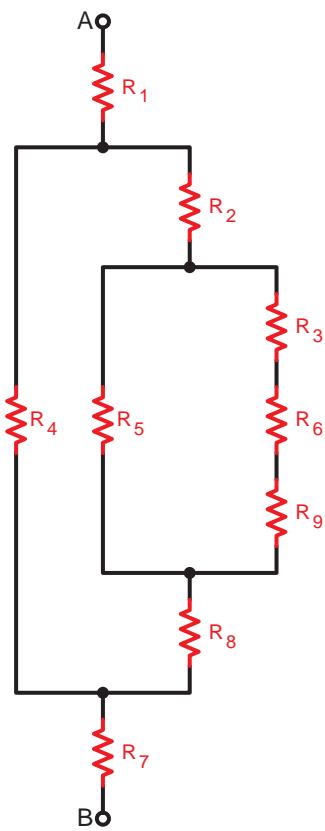


شکل ۵-۸۷

مرحله ۲: مقاومت معادل سه مقاومت R_e , R_s و R_a را که به صورت سری قرار گرفته اند R_a می نامیم و مقدار مقاومت معادل آن را چنین به دست می آوریم.
(شکل ۵-۸۸)

$$R_a = R_s + R_e + R_g$$

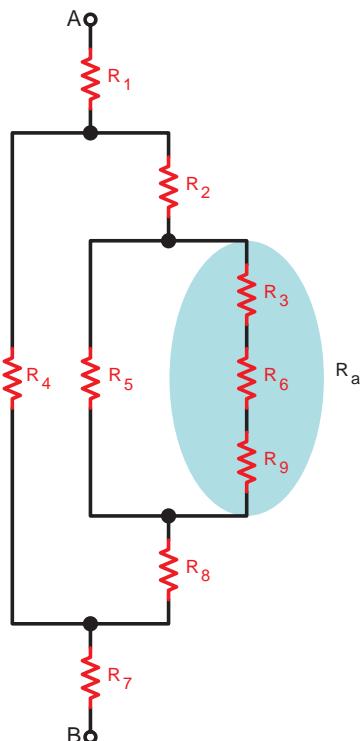


شکل ۵-۸۸

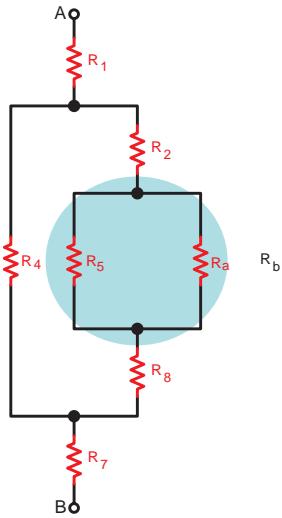

شکل ۵-۸۹

مرحله ۳: مقاومت معادل دو مقاومت R_a و R_d که به صورت موازی قرار گرفته اند را R_b می نامیم و معادل آن را بدست می آوریم. (شکل ۵-۸۹)


$$R_b = \frac{R_d \times R_a}{R_d + R_a}$$

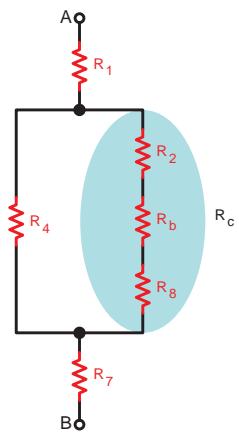

شکل ۵-۹۰

مرحله ۴: در این مرحله مقاومت معادل به دست آمده در مرحله قبل را که به صورت سری با مقاومت های R_7 و R_b قرار دارد را محاسبه می کنیم. (شکل ۵-۹۰)


$$R_c = R_7 + R_b + R_b$$

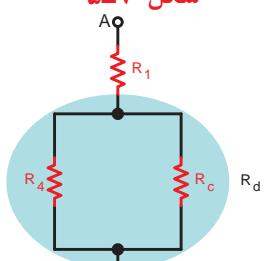

شکل ۵-۹۱

مرحله ۵: مقاومت معادل R_c در این مرحله با مقاومت R_4 به صورت موازی قرار می گیرد. مقاومت معادل آن را R_d می نامیم و مقدار آن را محاسبه می کنیم. (شکل ۵-۹۱)


$$R_d = \frac{R_4 \times R_c}{R_4 + R_c}$$

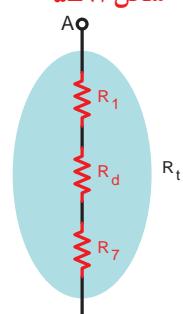

شکل ۵-۹۲


مرحله ۶: در این مرحله مقاومت R_d با دو مقاومت R_1 و R_7 به صورت سری قرار می گیرد. با محاسبه مقاومت معادل این سه مقاومت مقدار مقاومت معادل کل مدار به دست می آید. شکل (۵-۹۲)

$$R_{AB} = R_t = R_1 + R_d + R_7$$

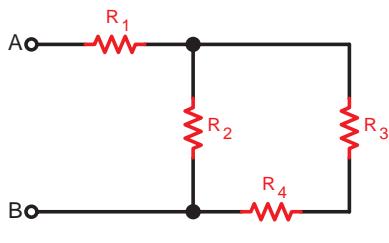

شکل ۵-۹۳

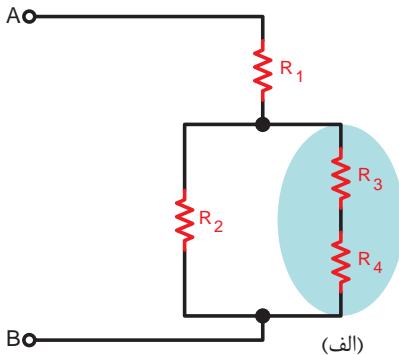
مثال: مقدار مقاومت معادل شکل ۵-۹۳ را در صورتی که $R_4 = 1\Omega$, $R_3 = 2\Omega$, $R_2 = 4\Omega$, $R_1 = 12\Omega$ است را حساب کنید.



(الف)

حل: ابتدا مدار را به صورت شکل ساده شده (۵-۹۴الف) در می آوریم و معادل دو مقاومت سری R_a و R_b را محاسبه می کنیم.


$$R_a = R_3 + R_4 = 10 + 2 = 12\Omega$$

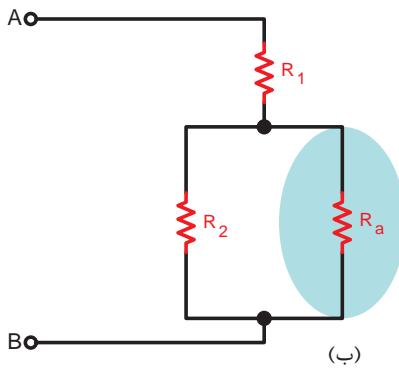

(ب)

مقاومت معادل مقاومت های R_2 و R_a را که به صورت موازی هستند و مقدار آن ها نیز مساوی است حساب می کنیم.
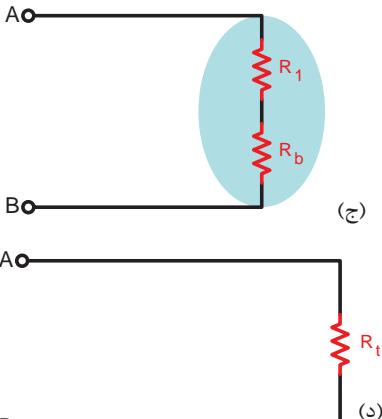
$$R_b = \frac{R_a}{2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3\Omega$$



(ج)

مقاومت های معادل به دست آمده مرحله قبل (R_b) را با مقاومت R_1 صورت سری در نظر می گیریم و مقاومت معادل آن برابر خواهد شد با:

$$R_c = R_1 + R_b = 3 + 12 = 15\Omega$$


مقاومت به دست آمده برابر با مقاومت معادل کل مدار است، (شکل ۵-۹۴-د)

$$R_c = R_t = 15\Omega$$

شکل ۵-۹۴

۵-۲-۵- افت ولتاژ در هادی ها

همان طوری که می دانید سیم های رابط دارای مقاومت الکتریکی هستند. هم چنین طبق قانون اهم با عبور جریان الکتریکی از یک مقاومت ولتاژی در دو سر آن به وجود می آید.

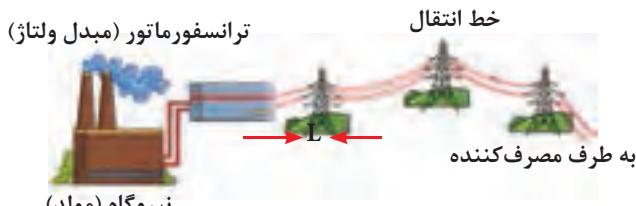

شکل ۵-۹۵

هر قدر فاصله بین منبع تغذیه (مولد) و مصرف کننده بیشتر باشد، مقدار مقاومت سیم های رابط بیشتر می شود و افت ولتاژ در طول مسیر نیز زیادتر خواهد شد.

شکل ۵-۹۵ شبکه ای را نشان می دهد که بین تولیدکننده (نیروگاه) و مصرف کننده فاصله زیاد است.

چون این ولتاژ به صورت ناخواسته در مدار به وجود می آید لذا باعث کاهش ولتاژ منبع تغذیه اصلی (V_S) می شود و ولتاژ کمتری برای مصرف کننده (V_L) جهت انجام کار فرستاده می شود. لذا ولتاژ تلف شده در مسیر بین مولد و مصرف کننده را افت ولتاژ می نامند و آن را با (ΔV) نشان می دهند.

شکل ۵-۹۶ نمونه ای از تلف شدن ولتاژ در سیم را نشان می دهد.



شکل ۵-۹۶- افت ولتاژ بین مولد و مصرف کننده

ولتاژ مصرف کننده - ولتاژ تولیدکننده=افت ولتاژ مسیر

$$\Delta V = V_S - V_L$$

طبق شکل ۵-۹۶ اگر فاصله بین منبع تغذیه و مصرف کننده L متر باشد، افت ولتاژ مسیر از رابطه مقابل به دست می آید.

مقدار ΔV با استفاده از مقدار مقاومت سیم های رابط نیز قابل محاسبه است. چون هر مسیر از دو سیم تشکیل می شود لذا رابطه دقیق برای ΔV به صورت زیر درمی آید.

$$\Delta V = 2RI$$



که در این رابطه:

R - مقاومت یک رشته سیم در طول مسیر

I - جریان عبوری از سیم

شرح	استاندارد	محل مورد نظر
$\Delta V = \frac{1}{5} \times V_S$	% ۱/۵	مصارف روشنایی (لامپ ها)
$\Delta V = \frac{3}{100} \times V_S$	% ۳	مصارف صنعتی (موتورها)

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

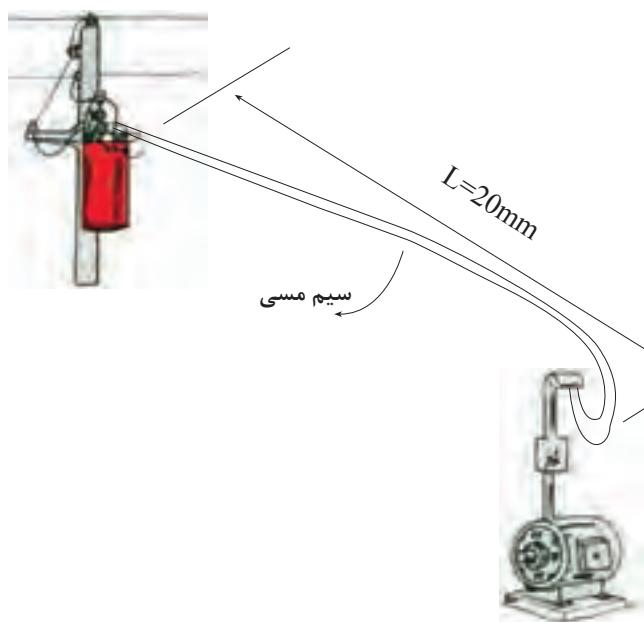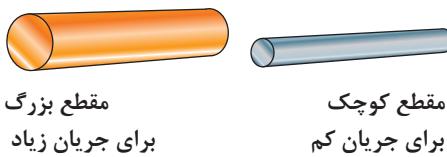

شکل ۵-۹۷- محاسبه افت ولتاژ در خط

افت ولتاژ مجاز معمولاً بر حسب درصدی از ولتاژ منبع تغذیه بیان می شود. برای اینکه مقدار افت ولتاژ در مدارهای روشناکی و صنعتی بیش از حد قابل قبول نشود آن را به صورت استانداردی طبق جدول ۵-۳ تعریف می کنند. برای محاسبه ΔV بر حسب درصد از رابطه مقابله می توان استفاده کرد. در این رابطه ΔV مقدار افت ولتاژ مدار و V مقدار ولتاژ شبکه است.

برای کاهش افت ولتاژ ΔV در طول مسیر باید متناسب با نوع مصرف کننده و مقدار جریان عبوری، سیمی با سطح مقطع مناسب انتخاب کرد. (سطح مقطع کوچک برای جریان کم و سطح مقطع بزرگ برای جریان زیاد).

مثال: یک موتور الکتریکی با جریان مصرفی 10A در فاصله 20 متری از منبع تغذیه 200 ولتی قرار دارد. اگر بخواهیم با استفاده از سیم مسی ($\chi_{cu} = 56$) به آن برق رسانی کنیم، سطح مقطع سیم مناسب را حساب کنید.
حل: چون مصرف کننده موتور است با توجه به جدول ۵-۳ در صد ΔV را برابر با 2% در نظر می گیریم و مقدار آن را محاسبه می کنیم.

$$\Delta V = \frac{3}{100} \times 200 = 6\text{V}$$

پس از به دست آوردن ΔV مقدار R را تعیین

می کنیم:

$$R = \frac{\Delta V}{2I} = \frac{6}{2 \times 10} = \frac{6}{20} = 0.3\Omega$$

با استفاده از رابطه $R = \frac{L}{\chi \cdot A}$ مقدار A را به دست

$$A = \frac{L}{\chi \cdot R}$$

$$A = \frac{20}{56 \times 0.3} = 1/19\text{ mm}^2$$

می آوریم:



شکل ۹۸-بخاری برقی

مثال: برای یک بخاری برقی با جریان نامی ۱۰ آمپر که در فاصله ۲۰ متری از کنتور قرار گرفته و با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند سطح مقطع سیم مناسب از جنس مس چقدر است؟


حل: چون مصرف کننده موتوری نیست و محل قرارگرفتن آن بعد از کنتور می‌باشد لذا طبق جدول ۵-۳ برای مقدار ΔV داریم:

$$\% \Delta V = \% / ۵$$

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100 \Rightarrow \Delta V = \frac{\% \Delta V \times V}{100} = \frac{۱/۵ \times ۲۲۰}{100} = ۴/۴ V$$

$$\Delta V = ۲RI = ۲ \frac{L}{\chi A} I$$

$$A = \frac{2LI}{\chi \Delta V} = \frac{2 \times ۲۰ \times ۱۰}{56 \times ۴/۴} = \frac{۴۰۰}{۱۸۴/۸} = ۲/۱۶ mm^2$$

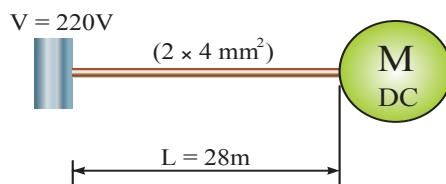

شکل ۹۹

مثال: یک موتور جریان dc به وسیله کابل مسی دو رشته به سطح مقطع ۴mm² در فاصله ۲۸ متری از شبکه ۲۲۰ ولت نصب شده و جریان مصرفی آن ۲۳ آمپر می‌باشد حساب کنید:

الف - افت ولتاژ

ب - درصد افت ولتاژ

ج - بررسی کنید که آیا سطح مقطع انتخاب شده مناسب است و درصد افت ولتاژ در حد مجاز می‌باشد؟

حل:

$$\Delta V = ۲RI = \frac{2LI}{\chi \cdot A}$$

الف-

$$\Delta V = \frac{2 \times ۲۸ \times ۲۳}{56 \times ۴} = ۵/۷۵ V$$

$$\% \Delta V = \frac{\Delta V}{V} \times 100$$

$$\% \Delta V = \frac{۵/۷۵}{۲۲۰} \times 100 = \% ۲/۶$$

ج - چون افت ولتاژ به دست آمده کمتر از حد مجاز برای موتورها (۶%) است لذا می‌توان سطح مقطع کابل انتخاب شده را مناسب دانست.

۳-۵-۱- انواع پیل ها

قبل از معرفی انواع پیل ها لازم است با دو مفهوم زیر آشنا شویم:

الف - پیل الکتروشیمیایی: مجموعه ای است که می تواند انرژی شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. مانند باتری اتومبیل.

ب - باتری: از کنار هم قرار گرفتن چند پیل الکتروشیمیایی یک باتری تشکیل می شود. در بین عامه به اشتباه از اصطلاح باتری به جای پیل استفاده می شود. پیل ها به دو دسته «پیل های اولیه» و «پیل های ثانویه» تقسیم می شوند.

۳-۵-۲- پیل های اولیه

پیل هایی هستند که پس از تخلیه نمی توان آن ها را مجدداً استفاده کرد زیرا قابل پر کردن (شارژ) نیستند. این پیل ها در صنعت اصطلاحاً تحت عنوان «پیل های خشک» معروف هستند.


مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

- پیل روی - کربن: پایه مثبت این پیل از یک میله کربنی و پایه منفی آن از یک ظرف استوانه ای از جنس روی تشکیل می شود. پایه مثبت در درون ظرف قرار دارد و فضای بین آن ها توسط محلولی (الکترولیت) از جنس پودر کربن و موادی دیگر که به صورت خمیر است پر می شود. ولتاژ این پیل ها در حدود $1/5$ ولت است و دارای عمر نسبتاً طولانی هستند ساختمان داخلی و شکل ظاهری یک نمونه از این پیل را در شکل ۳-۱۰۱ مشاهده می کنید.

- پیل اکسید نقره: الکترود مثبت این نوع پیل از جنس روی و الکترود منفی آن از جنس اکسید نقره و محلول الکترولیت آن هیدروکسید پتاسیم یا هیدروکسید سدیم است.



۵-۱۰۰ شکل

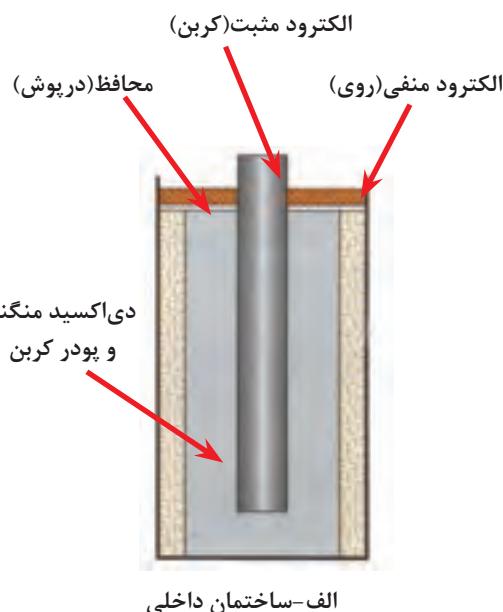

الف- ساختمان داخلی



ب- شکل ظاهری

۵-۱۰۱ شکل




(الف)

1 -Electrochemical Cell

2 -Primary Cell

3 -Secondary Cell

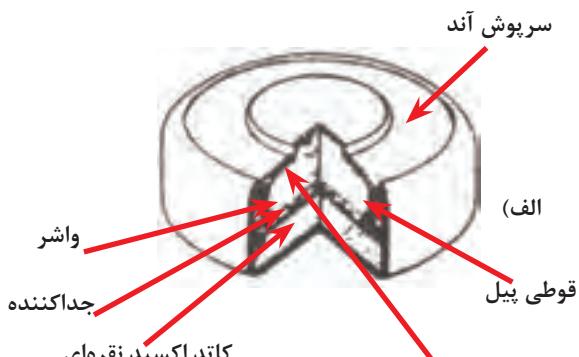


شکل ۵-۱۰۲



شکل ۵-۱۰۳



شکل ۵-۱۰۴

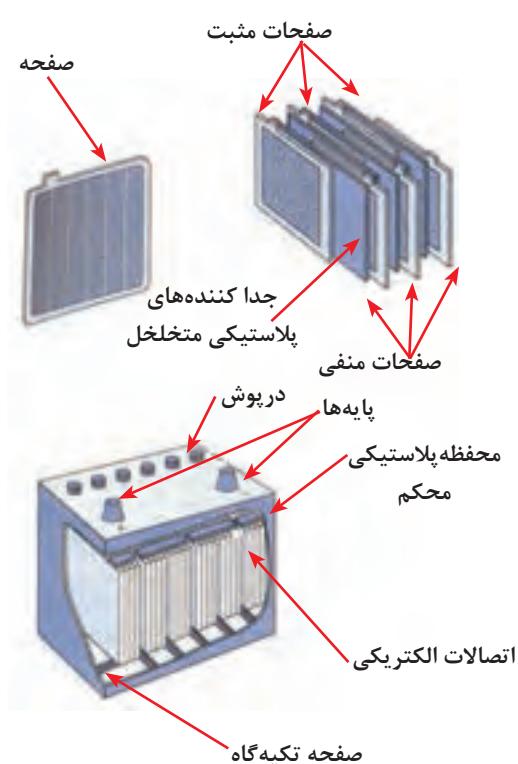

شکل ۵-۱۰۵-۱ ساختمان باتری سرب - اسید

ابعاد پیل اکسید نقره کوچک است و ولتاژی در حدود ۱/۵ ولت دارد. این پیل در انواع ماشین حساب ها، ساعت های مچی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. شکل ۵-۱۰۲ این نوع باتری ها را نشان می دهد.

-**پیل قلیایی:** این نوع پیل از نظر ساختمان و طرز کار شبیه پیل روی - کربن است. الکترود مثبت آن از جنس دی اکسید منگنز و الکترود منفی آن از جنس روی است. الکتروولیت پیل قلیایی از جنس هیدروکسید پتاسیم است. ولتاژ کار این نوع پیل در حدود ۱/۵ ولت می باشد. داشتن قابلیت جریان دهی بالا و عمر زیاد را می توان از خصوصیات این قبیل پیل ها ذکر کرد. این پیل را در شکل ۵-۱۰۳ مشاهده می کنید.

-**پیل لیتیوم:** این پیل ها دارای ولتاژی در حدود ۱/۵ ولت هستند. داشتن طول عمر زیاد و تنوع ساخت در شکل های مختلف از جمله خصوصیات آن ها است. (شکل ۵-۱۰۴)

۵-۳-۲- پیل های ثانویه

پیل هایی هستند که قابلیت پر شدن (شارژ) و خالی شدن (دشارژ) مکرر را دارند. از انواع این نوع پیل ها می توان پیل های سرب - اسید و نیکل کادمیوم را نامبرد.

-**پیل سرب - اسید:** از این نوع پیل ها در باتری های اتومبیل استفاده می شود. الکترود مثبت پیل سرب - اسید از جنس سرب اسفنجی و الکترود منفی آن از جنس سرب است. محلول آب و اسید سولفوریک به عنوان الکتروولیت در این پیل به کار می رود. ولتاژ هر پیل سرب - اسید حدود ۲ ولت است. چون باتری اتومبیل معمولاً ۶ خانه دارد لذا ولتاژ این باتری ها برابر با ۱۲ ولت خواهد شد. تصویر ظاهری و اجزای تشکیل دهنده پیل سرب - اسید در شکل ۵-۱۰۵ نشان داده شده است.




شکل ۵-۱۰۶- پیل نیکل کادمیوم

-**پیل نیکل - کادمیوم:** در این پیل الکترود مثبت از جنس هیدروکسید نیکل و الکترود منفی از جنس کادمیوم است. در پیل نیکل کادمیوم از ترکیب هیدروکسید پتاسیم به عنوان الکتروولیت استفاده می شود. ولتاژ پیل نیکل کادمیوم در حدود $1/2$ تا $1/3$ ولت است. شکل ۵-۱۰۶ این پیل ها را نشان می دهد.

از مجموعه مطالعه ارائه شده در خصوص هر یک از انواع پیل ها می توان جمع بندی را بصورت جدول (۴-۵) استخراج کرد.

جدول ۵-۴


نیکل - کادمیوم	سرب - اسید	فلیاتی	اکسید نقره	روی - کربن	انواع پیل ها
هیدراکسید نیکل	سرب اسفنجی	دی اکسید منگنز	روی	میله کربن	الکترود مثبت
کادمیوم	سرب معمولی	روی	اکسید نقره	استوانه روی	الکترود منفی
ترکیب هیدرو اکسید نیکل	اسید سولفوریک	هیدرو اکسید پتاسیم	هیدرو اکسید پتاسیم یا سدیم	پودر کربن و خمیر نشادر	الکتروولیت
$1/2$ تا $1/3$	۲	$1/5$	$1/5$	$1/5$	ولتاژ کار
	قابل شارژ (ثانویه)	جریاندهی بالا	حجم کم	عمر خوب	مشخصه

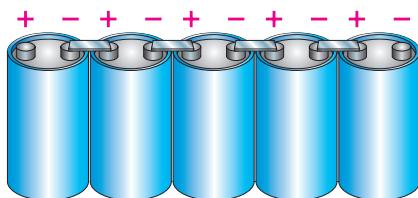

شکل ۵-۱۰۷- اتصال سری پیل ها

۴-۵-۴- اتصال سری پیل ها

اگر (n) پیل را طوری اتصال دهیم که قطب منفی پیل اول به قطب مثبت پیل دوم اتصال داشته باشد و این کار تا آخرین پیل (پیل n ام) ادامه یابد این نوع اتصال را «سری» گویند. (شکل ۵-۱۰۷).

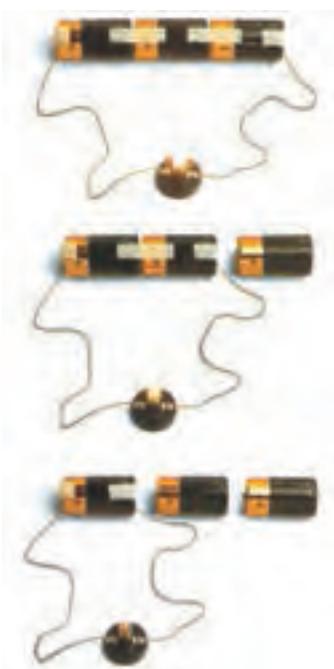


شکل ۵-۱۰۸

از این نوع اتصال پیل ها زمانی استفاده می شود که ولتاژ مورد نیاز بیشتر از مقدار ولتاژ یک پیل باشد. در شکل ۵-۱۰۸ مشاهده می شود با اضافه شدن تعداد پیل ها نور لامپ افزایش می یابد.

در اتصال سری مساوی بودن ولتاژ باتری ها ضرورتی ندارد و می توانند با هم متفاوت باشند.

جریان عبوری از مدار چند پیل که با هم به طور سری قرار گرفته اند برای همه پیل ها یکسان است. (شکل ۵-۱۰۹) ولتاژ کل (ولتاژ ابتدا نسبت به انتهای) در این نوع اتصال به صورت زیر محاسبه می شود.

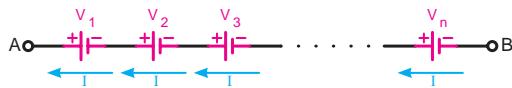

شکل ۵-۱۰۹- جریان عبوری از اتصال سری پیل ها

$$V_{AB} = V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

در صورتی که ولتاژ پیل ها مساوی باشند ولتاژ کل برابر

است با:

$$V_{AB} = V_T = n \cdot V$$

که در آن n تعداد پیل ها و V ولتاژ هر پیل است.

اگر پیل های سری شده را به صورت واقعی در نظر بگیریم یعنی دارای مقاومت داخلی (r) باشند. اثر مقاومت پیل ها در مدار مانند چند مقاومت سری ظاهر می شود. مقدار این مقاومت ها از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$r_{AB} = r_T = r_1 + r_2 + r_3 + \dots + r_n$$

در صورتی که مقدار مقاومت باتری ها مساوی باشند،

می توانیم بنویسیم:

$$r_{AB} = r_T = n \cdot r$$

در شکل ۵-۱۱۱ اگر بخواهیم جریان مقاومت R_L را طبق قانون اهم و توضیحات فوق محاسبه کنیم، می توانیم:

$$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3 = n \cdot V$$

$$r_{AB} = r_1 + r_2 + r_3 = n \cdot r$$


$$V_{RL} = V_{AB}$$

$$nV = I(nr + R_L)$$


$$I = \left(\frac{nV}{nr + R_L} \right)$$




شکل ۵-۱۱۰- اتصال چند پیل به صورت سری با در نظر گرفتن مقاومت داخلی

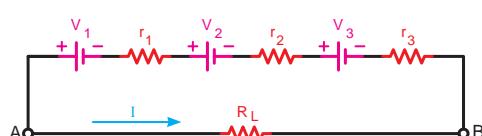


شکل ۵-۱۱۱- اتصال مقاومت بار به سه پیل که به صورت سری بسته شده اند.

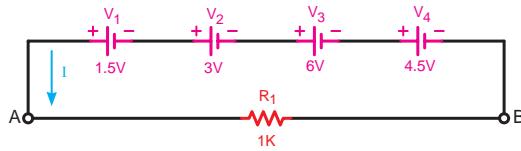

شکل ۵-۱۱۲- اتصال چهار باتری به صورت سری

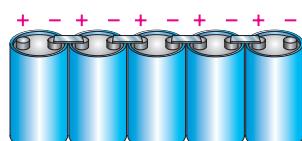

شکل ۵-۱۱۳

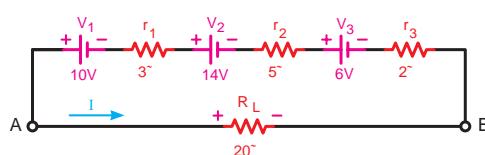

$$V_T = V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_T = 10 + 14 + 6 \Rightarrow V_T = 30 \text{ V}$$

$$r_T = r_1 + r_2 + r_3$$

$$r_T = 3 + 5 + 2 \Rightarrow r_T = 10 \Omega$$

$$I_L = \frac{V_{AB}}{r_T + R_L}$$

$$I_L = \frac{30}{10 + 20} \Rightarrow I_L = 1 \text{ A}$$

شکل ۵-۱۱۴

$$V_T = n.v$$

$$V_T = 5 \times 1/5 \Rightarrow V_T = 1 \text{ V}$$

$$r_T = n.r$$

$$V_T = 5 \times 1 \Rightarrow r_T = 5 \Omega$$

$$I = \frac{n.v}{n.r + R_L} = \frac{V_T}{r_T + R_L}$$

$$I = \frac{1/5}{5 + 6} = \frac{1/5}{11} \Rightarrow I = 1/55 \text{ A}$$

شکل ۵-۱۱۵

مثال: هرگاه چهار پیل مطابق شکل ۵-۱۱۲ به صورت سری اتصال داده شوند ولتاژ کل مدار چند ولت خواهد شد؟

حل: برای محاسبه ولتاژ کل باید ولتاژ همه باتری ها را با یکدیگر جمع کنیم.

$$V_{AB} = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$V_{AB} = 1/5 + 3 + 6 + 4/5$$

$$V_{AB} = V_T = 15 \text{ V}$$

مثال: اگر پنج پیل ۱/۵ ولتی مطابق شکل ۵-۱۱۳ به هم متصل شوند ولتاژ کل مدار چند ولت است؟

حل: چون ولتاژ باتری ها برابر هستند، لذا می توان نوشت:

$$V_T = n.v$$

$$V_T = 5 \times 1/5$$

$$\boxed{V_T = 1 \text{ V}}$$

مثال: در مدار شکل ۵-۱۱۴ مطلوب است:

الف - ولتاژ کل مدار

ب - مقاومت داخلی کل پیل ها

ج - جریان عبوری از مقاومت R_L

حل: برای محاسبه ولتاژ و مقاومت داخلی کل باید هر یک را مستقل حساب کنیم:

مثال: با توجه به مدار شکل ۵-۱۱۵ مطلوب است:



الف - ولتاژ کل مدار

ب - مقاومت داخلی کل باتری ها

ج - جریان عبوری از مقاومت R_L

حل: چون مقدار ولتاژ مقاومت داخلی هر سه باتری


مشابه یکدیگر است، لذا می توان طبق روابط مقابل نوشت:

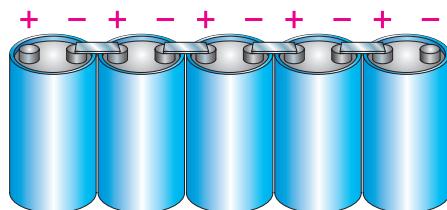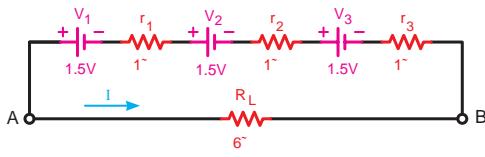

شکل ۵-۱۱۶



شکل ۵-۱۱۷

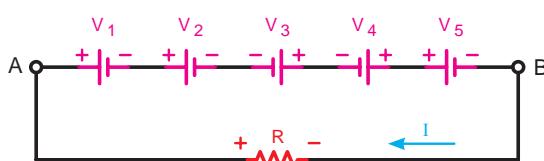

شکل ۵-۱۱۸ - پنج باتری که به صورت متقابل وصل شده‌اند.

۴-۵ - اتصال متقابل پیل‌ها:

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان پیل‌ها را به صورت سری به هم اتصال داد، حالت اتصال متقابل است. در این روش نحوه اتصال پلاریته‌های مثبت و منفی پیل‌ها ترتیب خاصی ندارد و ممکن است قطب‌های هم‌نام موافق یا

قطب‌های غیرهم‌نام به یکدیگر اتصال داده شوند.


در این نوع اتصال مساوی بودن ولتاژ پیل‌ها ضرورتی ندارد. برای محاسبه ولتاژ کل مدار ابتدا پلاریته‌های مثبت و منفی پیل‌ها و دو سر مقاومت بار را مشخص می‌کنیم و سپس یک جهت فرضی را برای جریان مدار در نظر می‌گیریم و طبق آن در حلقه بسته حرکت می‌کنیم.

اگر جهت فلش جریان به قطب مثبت پیل وارد شود آن را مثبت و اگر به قطب منفی پیل وارد شود آن را منفی در نظر می‌گیریم.

هرگاه مداری مطابق شکل ۵-۱۱۸ داشته باشیم و بخواهیم جریان مدار را به دست آوریم با در نظر گرفتن مطلب فوق و نوشتن معادله KVL مدار به صورت $\sum V - \sum RI = 0$ می‌توانیم جریان عبوری از مدار شکل ۵-۱۱۸ را چنین به دست آوریم:

$$V_1 + V_r - V_r - V_4 + V_5 - R.I = 0 \quad \text{K.V.L}$$

$$I = \frac{V_1 + V_r - V_r - V_4 + V_5}{R} \quad \text{جریان مدار}$$

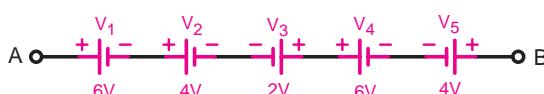

شکل ۵-۱۱۹ - اتصال پنج پیل به صورت متقابل

مثال: ولتاژ خروجی (ولتاژ کل) شکل ۵-۱۱۹ چند ولت است؟

حل: ابتدا مطابق شکل ۵-۱۲۰ پلاریته پیل‌ها را تعیین می‌کنیم. سپس یک جهت فرضی برای عبور جریان در نظر می‌گیریم (مثلاً از نقطه A به B) و بعد در جهت حرکت


فلش پیش می رویم و به هر پلاریته که رسیدیم مقدار ولتاژ

آن پیل را با همان علامت می نویسیم:

$$V_{AB} = +V_1 + V_2 - V_3 + V_4 - V_5$$

$$V_{AB} = V_T = 6 + 4 - 2 + 6 - 4$$

$$\boxed{V = V_T = 10V}$$

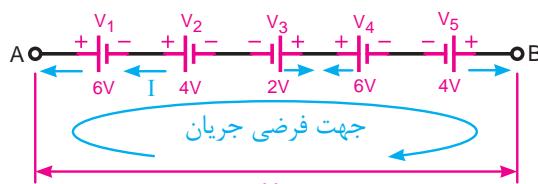

شکل ۵-۱۲۰- جهت فرضی جریان I

مثال: جریان عبوری از مقاومت R_L شکل (۵-۱۲۱) چند آمپر است؟

حل: برای محاسبه جریان مدار ابتدا معادله KVL

حلقه را می نویسیم و سپس براساس آن جریان را به دست


می آوریم:

$$+V_1 - V_2 + V_3 + V_4 - R_L \cdot I = 0$$

$$I = \frac{+V_1 - V_2 + V_3 + V_4}{R_L}$$

$$I = \frac{20 - 10 + 40 + 60}{100} = \frac{120}{100}$$

$$\boxed{I = 1A}$$

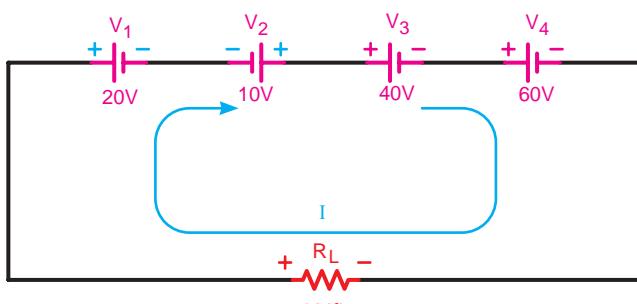

شکل ۵-۱۲۱- اتصال چهار پیل به صورت متقابل

عملیات کارگاهی (کار عملی ۳)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی اتصال منابع به صورت سری

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- دستگاه ۱ دستگاه منبع تغذیه DC (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی ۵ عدد

۳- آوومتر دیجیتالی ۱ عدد

۴- بردبرد ۱ عدد

۵- مقاومت اهمی $R_L = 1k\Omega \text{ } 1W$ ۱ عدد

۶- میز آزمایشگاهی ۱ دستگاه

۷- سیم تلفنی ۰/۵ متر

۸- سیم چین ۱ عدد

۹- سیم لخت کن ۱ عدد

۱۰- گیره سوسماری ۶ عدد

مدت زمان لازم : ۱/۵ ساعت

تذکرہ: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



اتصال سری پیل ها

مراحل اجرای آزمایش




توجه

برای سری کردن چند منبع dc می توانید از خروجی های مختلف یک منبع تغذیه الکترونیکی dc و یا از پیل های $1/5$ ولتی استفاده کنید. اتصال پیل ها به یکدیگر و یا اتصال به مقاومت ها را با کمک گیره های سوسماری انجام دهید.



شکل ۵-۱۲۲

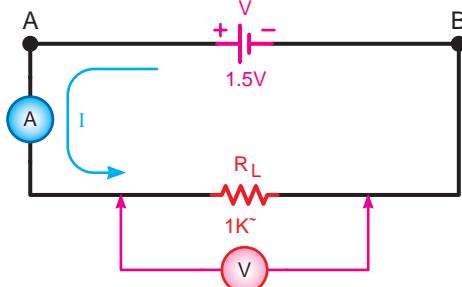

شکل ۵-۱۲۳

۱- با ولت متر دیجیتالی ولتاژ دو سر منبع تغذیه را

اندازه گیری کنید. (شکل ۵-۱۲۲)

$$V = \boxed{} \text{ V}$$

۲- مدار شکل ۵-۱۲۳ را اتصال دهید و به کمک آمپر متر و ولت متر جریان و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه گیری کنید.

$$I_{R_L} = \boxed{} \text{ A}$$

$$V_{R_L} = \boxed{} \text{ V}$$

۳- در صورتی که مقادیر ولتاژ های اندازه گیری شده در مراحل ۱ و ۲ با یکدیگر مساوی بودند نشان می دهد که مقاومت داخلی منبع تغذیه صفر است و جریان عبوری از مقاومت R_L را طبق قانون اهم به صورت:

$$R_T = \frac{V - V_{R_L}}{I_{R_L}}$$

$$I_L = \frac{V_{R_L}}{R_L} = \frac{V}{R_L}$$

$$\begin{aligned} & R_T = R_L + r \\ & r = R_T - R_L \end{aligned}$$

۴- اگر مقادیر ولتاژ های اندازه گیری شده در مراحل ۱ و ۲ با یکدیگر مساوی نبودند نشان می دهد که منبع تغذیه، دارای مقاومت داخلی است که مقدار آن را طبق قانون اهم و بحث مقاومت های اهمی سری به صورت مقابل محاسبه می کنیم.

۵- آیا مقادیر اندازه گیری شده در مراحل آزمایشگاهی با

مطلوب تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

۶- سه منبع ولتاژ $1/5V, 12V, 6V$, dc را مطابق شکل

۱۲۴-۵ به صورت سری به هم اتصال دهید. با ولت متر

ولتاژ دو نقطه A و B را اندازه بگیرید.


$$V_{AB} = \boxed{\quad} V$$

۷- از مقدار به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟


شرح دهید.

۸- یک مقاومت $1k\Omega$ را طبق شکل ۱۲۵ در مدار


اضافه کنید و جریان عبوری از مدار را اندازه بگیرید.

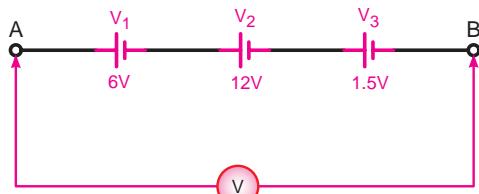


شکل ۵-۱۲۴

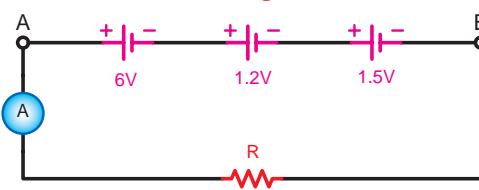

شکل ۵-۱۲۵

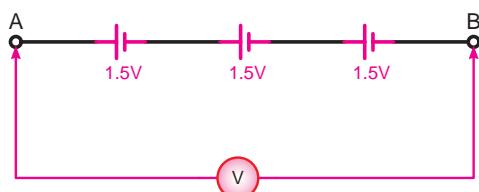

شکل ۵-۱۲۶

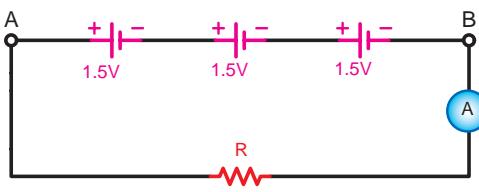

شکل ۵-۱۲۷

$$I = \boxed{\quad} A$$

۹- سه منبع ولتاژ $1/5$ ولتی را مطابق شکل ۱۲۶

اتصال دهید و ولتاژ مدار را اندازه بگیرید.

$$V_{AB} = \boxed{\quad} V$$

۱۰- یک مقاومت $1k\Omega$ را مطابق شکل ۱۲۷ به

مدار اضافه کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \boxed{\quad} A$$

۱۱- از مقادیر آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح

دهید.

۱۲- آیا مقادیر به دست آمده با مطالب تئوری مطابقت

دارد؟ شرح دهید.




برای انجام این آزمایش از پیل های ۱/۵ ولتی استفاده کنید.



شکل ۵-۱۲۸

۱۳- مدار شکل ۵-۱۲۸ را اتصال دهید و با ولت متر دیجیتالی ولتاژ بین دو نقطه A و B را اندازه گیری نمایید.

$$V_{AB} = \boxed{} \text{ V}$$

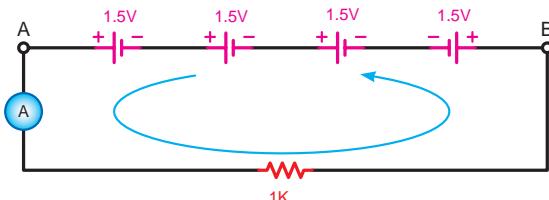

شکل ۵-۱۲۹

۱۴- یک مقاومت $1\text{k}\Omega$ را بین دو نقطه A و B قرار دهید و جریان مدار را طبق شکل ۵-۱۲۹ اندازه بگیرید.

$$I = \boxed{} \text{ A}$$

۱۵- از مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ آیا این نتایج با مطالع تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.


۱۶- آیا در عمل از اتصال چند پیل به صورت سری استفاده می‌شود؟ چرا؟ شرح دهید.

۴-۵-۱- اتصال موازی پیل‌ها:


هرگاه n پیل را طوری اتصال دهیم که قطب مثبت همه پیل‌ها به یکدیگر و قطب منفی آن‌ها نیز به هم متصل شوند و این روش تا آخرین پیل (پیل n ام) ادامه یابد این نوع اتصال را «اتصال موازی» گویند. (شکل ۵-۱۳۰)

از اتصال موازی پیل‌ها زمانی استفاده می‌شود که جریان مورد نیاز بیشتر از میزان جریان دهی یک پیل باشد. در اتصال موازی پیل‌ها ولتاژ دو سر مدار همواره ثابت است.


شکل ۵-۱۳۱- (الف) اتصال موازی سه پیل و یک لامپ را نشان می‌دهد. در این حالت نور لامپ زیاد است. در شکل ۵-۱۳۱- (ب) یک پیل از مدار خارج شده است. با خارج شدن یک پیل از مدار و با وجود ثابت ماندن ولتاژ، نور لامپ کاهش می‌یابد. در واقع میزان جریانی که لامپ برای تولید نور کامل نیاز دارد بیشتر از مقدار جریان دهی دو پیل به

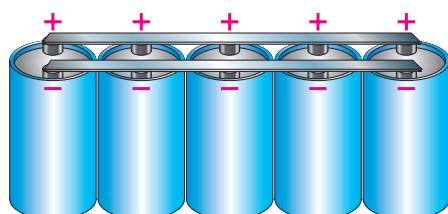

شکل ۵-۱۳۰

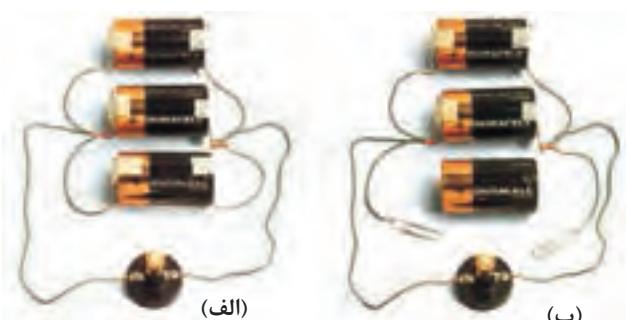

شکل ۵-۱۳۱

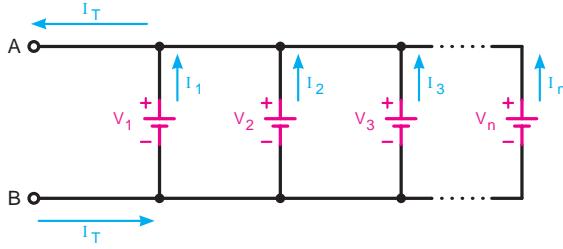


شکل ۵-۱۳۲

ولتاژ مدار

$$V_{AB} = V_T = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

جریان دهی
کل پیل ها

$$I_T = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

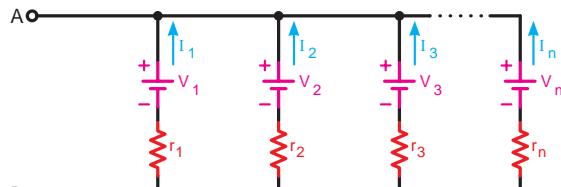

شکل ۵-۱۳۳

صورت موازی است. در اتصال موازی پیل ها مساوی بودن ولتاژ برای همه پیل ها ضروری است. (شکل ۵-۱۳۲)
روابط مقابله را برای این نوع اتصال می توانیم بنویسیم:
از طرفی چون پیل ها یکسان هستند پس می توانیم بنویسیم:

$$I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n \Rightarrow I_T = I.n$$

که در آن n تعداد پیل ها و I جریان دهی هر پیل است. اگر هر پیل را به صورت واقعی در نظر بگیریم دارای مقاومت داخلی خواهد بود. در این حالت مقاومت معادل پیل ها با هم مشابه حالت مقاومت ها به صورت موازی است. (شکل ۵-۱۳۳)

$$\frac{1}{r_T} = \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \dots + \frac{1}{r_n}$$

چون پیل ها مساوی هستند پس برای محاسبه مقاومت معادل مدار می توانیم بنویسیم:

$$r_{AB} = r_T = \frac{r}{n}$$

که در آن n تعداد پیل ها و r مقدار مقاومت داخلی هر پیل است

جریان مقاومت برای (R_L) در شکل ۵-۱۳۴ را به صورت زیر می توان محاسبه کرد:


$$I_{R_L} = I = I_1 + I_2 + I_3 = n.I$$

$$r_{AB} \frac{1}{\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3}} = \frac{r}{n}$$


$$V_{R_L} = V_{AB} = V$$

$$I_{R_L} = \frac{V_{R_L}}{R_T} \Rightarrow$$

$$I = \frac{V}{\frac{r}{n} + R_L}$$

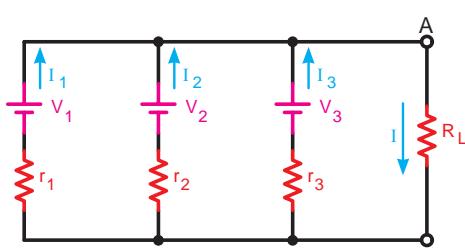

شکل ۵-۱۳۴

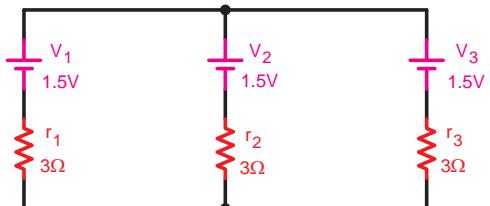

شکل ۵-۱۳۵

مثال: در مدار شکل ۵-۱۳۵ مطلوب است:

الف - ولتاژ کل

ب - مقاومت داخلی کل پیل ها

حل: در اتصال موازی ولتاژ کل پیل ها برابر ولتاژ یک


پیل است یعنی:

$$V_T = 1/5 \text{ V}$$

مقاومت معادل پیل ها را نیز به صورت مقابل محاسبه

می کنیم:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} \\ \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1+1}{3} = \frac{3}{3} \\ r_T &= \frac{3}{3} = 1\Omega \end{aligned}$$

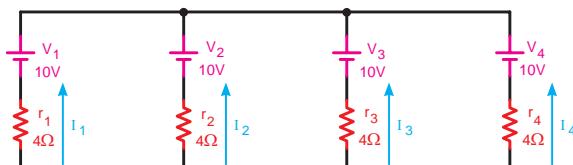

شکل ۵-۱۳۶

مثال: مقدار جریان دهی هر پیل و مقاومت معادل پیل ها در شکل ۵-۱۳۶ چقدر است؟

حل: مقدار جریان دهی هر پیل را متناسب با مقاومت داخلی آن به صورت مقابل محاسبه می کنیم:

$$I_1 = \frac{V_1}{r_1} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$


$$I_2 = \frac{V_2}{r_2} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{r_3} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$I_4 = \frac{V_4}{r_4} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \quad \text{یا} \quad r_T = \frac{r}{n} \\ \frac{1}{r_T} &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \quad \text{یا} \quad r_T = \frac{4}{4} \\ \frac{1}{r_T} &= \frac{1+1+1+1}{4} = \frac{4}{4} \\ r_T &= 1\Omega \end{aligned}$$

چون مقدار مقاومت داخلی پیل ها با یکدیگر مساوی نیست، لذا برای محاسبه مقاومت معادل پیل ها به صورت مقابل عمل می کنیم:

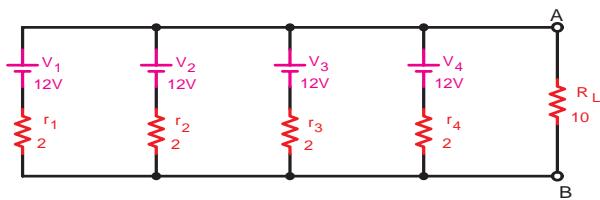

شکل ۵-۱۳۷


$$r_T = \frac{r}{n} = \frac{2}{4}$$

$$r_T = \cdot / 5 \Omega$$

$$I_L = \frac{\sum V}{\sum R} = \frac{V_{AB}}{\frac{r}{n} + R_L}$$

$$V_{AB} = V = 12V$$

$$I_L = \frac{12}{\cdot / 5 + 10} = \frac{12}{10 / 5} = 1 / 14 A$$

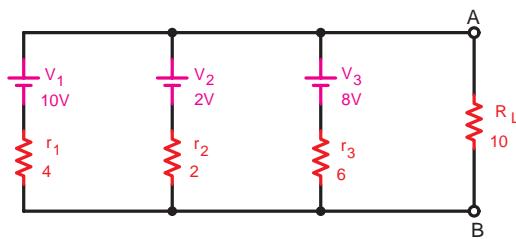

شکل ۵-۱۳۸

مثال: با توجه به مدار شکل ۵-۱۳۷ مطلوب است:

الف - مقاومت معادل پیل ها

ب - جریان مصرف کننده (بار)

حل: چون تمام مشخصات پیل ها با یکدیگر مساوی است

لذا به صورت مقابل محاسبه می کنیم:

برای محاسبه جریان نیز از رابطه مقابل استفاده

می کنیم.

مثال: در مدار شکل ۵-۱۳۸ ولتاژ جریان

بار چقدر است؟

حل: در مدار شکل ۵-۱۳۸ چون ولتاژ پیل ها

مساوی نمی باشند، لذا اتصال چنین مداری اشتباه

است به همین خاطر مقادیر ولتاژ و جریان بار را

نمی توان محاسبه کرد.

عملیات کارگاهی

(کار عملی ۴)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی اتصال منابع به صورت موازی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)


۱ دستگاه	۱- منبع تغذیه DC (الکترونیکی)
۵ عدد	۲- پیل ۱/۵ ولتی
۱ عدد	۳- آوومتر دیجیتالی
۱ عدد	۴- بردبرد
۱ عدد	۵- مقاومت اهمی $R_L = 1k\Omega \text{ } 1W$
۱ دستگاه	۶- میز آزمایشگاهی
۰/۵ متر	۷- سیم تلفنی
۱ عدد	۸- سیم چین
۱ عدد	۹- سیم لخت کن
۶ عدد	۱۰- گیره سوسماری
مدت زمان لازم : ۱/۵ ساعت	

تذکرہ: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد ایمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فرا گرفته اید را
به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



اتصال موازی پیل ها


مراحل اجرای آزمایش

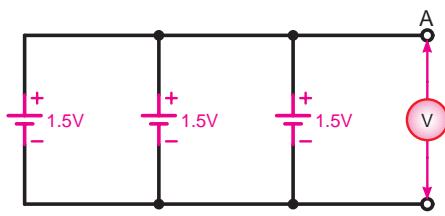

شکل ۵-۱۳۹

- ۱- مدار شکل ۵-۱۳۹ را اتصال دهید و توسط ولت متر دیجیتالی ولتاژ بین دو نقطه A و B را اندازه بگیرید و یادداشت نمایید.

$$V_{AB} = \boxed{} \text{ V}$$

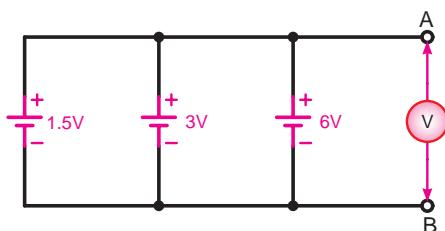


شکل ۵-۱۴۰

- ۲- مدار شکل ۵-۱۴۰ را اتصال دهید و توسط ولت متر دیجیتالی ولتاژ دو نقطه A و B را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{AB} = \boxed{} \text{ V}$$

- ۳- از مقایسه مقادیر به دست آمده در مراحل ۱ و ۲ در این آزمایش چه نتیجه ای حاصل می شود؟ توضیح دهید.

- ۴- آیا مقادیر اندازه گیری شده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

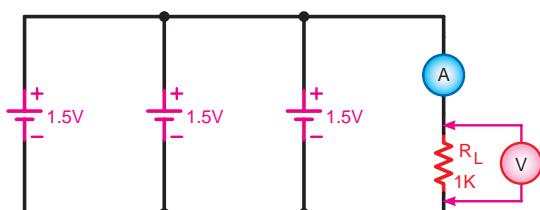

شکل ۵-۱۴۱

- ۵- مدار شکل ۵-۱۴۱ را اتصال دهید و با قرار دادن یک آمپرmetr و یک ولت متر در مدار مقدار ولتاژ و جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید.

$$I_L = \boxed{} \text{ A}$$

$$V_L = \boxed{} \text{ V}$$

- ۶- آمپرmetr را در مسیر هر یک از منابع قرار دهید و جریان هر یک از پیل ها را اندازه بگیرید.

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$


$$I_3 = \boxed{} \text{ A}$$

- ۷- در صورت وجود اختلاف بین جریان های وارد شده به مدار جریان های خارج شده از مدار را با استفاده از مقدار ولتاژ دوسر بار و ولتاژ منابع در حالت بی باری مقدار مقاومت داخلی هر یک از پیل ها را به دست آورید. (شکل ۵-۱۴۲)

- ۸- آیا مقادیر اندازه گیری شده با مطالب تئوری مطابقت دارد؟ توضیح دهید.



۹- مدار شکل ۵-۱۴۳ را اتصال دهید و جریان هر یک از منابع و جریان بار را اندازه گیری کنید.

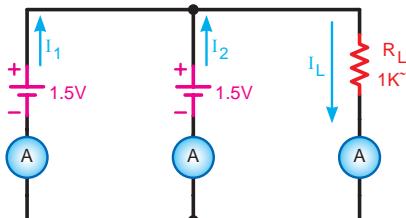

شکل ۵-۱۴۳


$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_r = \boxed{} \text{ A}$$

۱۰- از مقایسه نتایج این آزمایش و آزمایش شکل ۵-۱۳۸ چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۱۱- با اتصال مدار شکل ۵-۱۴۴ جریان بار و جریان هر یک از پیل ها را اندازه گیری کنید.

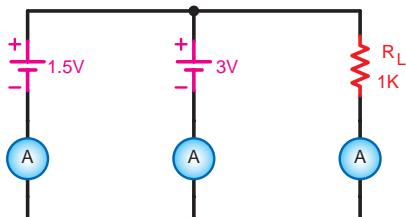

شکل ۵-۱۴۴

$$I_1 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_2 = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_r = \boxed{} \text{ A}$$


۱۲- آیا نتایج به دست آمده قابل قبول و تأمین کننده جریان بار است؟

۱۳- آیا اتصال موازی منابع با ولتاژهای نامساوی کاربردی دارد؟ چرا؟ شرح دهید.

۱۴- آیا پیل ها را می توان به صورت موازی متقابل اتصال داد؟ چرا؟ شرح دهید.

۵-۵- شدت جریان در مدارهای ترکیبی

«سری - موازی»

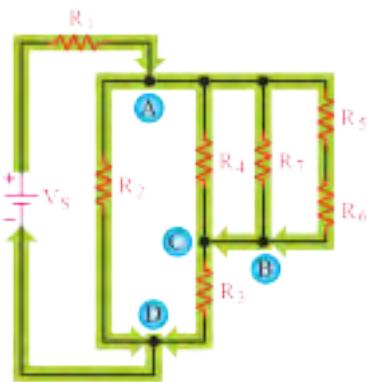


شکل ۵-۱۵۲- جریان در مدارهای ترکیبی سری - موازی

در مدارهای ترکیبی سری - موازی شدت جریان متناسب با شکل مدار و مقادیر مقاومت‌های هر قسمت از مدار عبور می‌کند. به عبارت دیگر در مسیرهایی که دارای مقاومت‌های موازی می‌باشند جریان کل در بین شاخه‌های موازی به نسبت مقاومت‌ها تقسیم می‌شود و در مسیرهایی که مقاومت‌ها سری هستند جریان عبوری از آن مقاومت‌ها یکسان است.


طبق شکل ۵-۱۵۲ برای محاسبه جریان در هر یک از مقاومت‌های ترکیبی مدار (سری - موازی) لازم است مقدار ولتاژ و مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را بدانیم. در شکل ۵-۱۵۳ این شرایط نشان داده شده است.

- مدار عملی (واقعی)

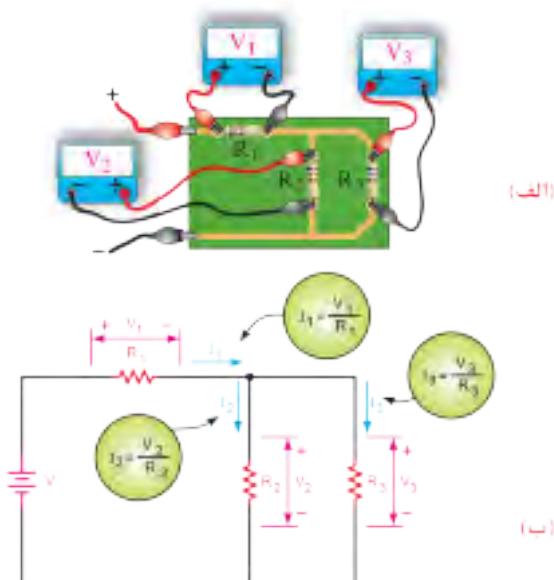

شکل ۵-۱۵۳

- نقشه فنی

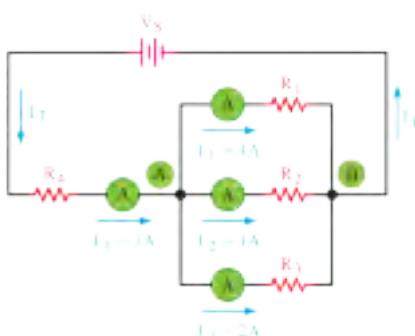

شکل ۵-۱۵۴- تقسیم جریان در مدارهای ترکیبی سری - موازی

شکل ۵-۱۵۴ را مورد بررسی قرار دهید. در این شکل جریان کل مدار (I_T) در گره (A) به سه شاخه تقسیم شده است و در سمت دیگر در گره B جریان‌ها مجدداً با هم جمع می‌شوند و به صورت I_T به منبع تغذیه باز می‌گردند.^۱


۱- برای اندازه‌گیری جریان، آمپر متر در مسیر مصرف کننده و به صورت سری بسته می‌شود.

۶-۵- ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»

در مدارهای ترکیبی «سری - موازی» ولتاژ به نسبت مقاومت‌های سری تقسیم می‌شود و نحوه تقسیم ولتاژ بستگی به حالت مدار دارد.

زیرا در قسمت‌هایی که مدار موازی است ولتاژ مقاومت‌ها مساوی و در بخش‌هایی که مقاومت‌ها سری هستند ولتاژ ورودی به نسبت مقاومت‌ها بین آن‌ها تقسیم می‌شود. شکل ۵-۱۵۵ یک نمونه مدار ترکیبی سری موازی را نشان می‌دهد.

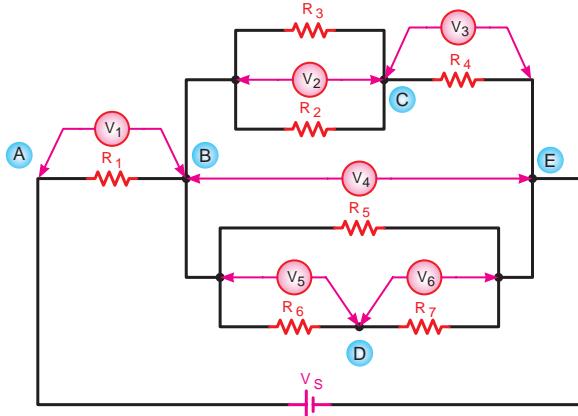شکل ۵-۱۵۵- بررسی ولتاژها در مدار ترکیبی سری - موازی



با توجه به توصیحات فوق روابط زیر را می‌توانیم


بنویسیم:

$$\begin{aligned} V_{BE} &= V_{BC} + V_{CE} \\ V_{BE} &= V_{BD} + V_{DE} \\ V_S &= V_{AB} + V_{BE} \end{aligned}$$

جدول ۵-۴

ولت متر	V_1	V_τ	V_τ	V_τ	V_δ	V_ϵ
ولتاژ گره‌ها	V_{AB}	V_{BC}	V_{CE}	V_{BE}	V_{BD}	V_{DE}
ولتاژ مقاومت	V_{R_1}	V_{R_τ}	V_{R_τ}	V_{R_δ}	V_{R_τ}	V_{R_ϵ}

هم‌چنین برای این مدار می‌توان جدول ۵-۴ را نیز تشکیل داد.

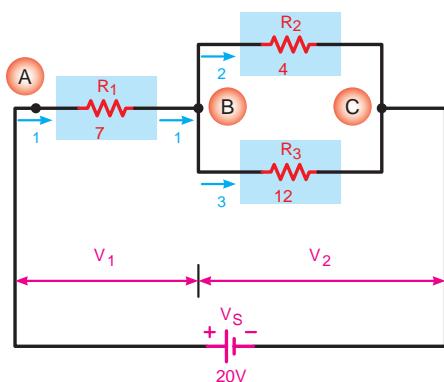

شکل ۵-۱۵۶- تقسیم ولتاژ در مدارهای ترکیبی سری - موازی


در شکل ۵-۱۵۶ مثال دیگری از مدارهای ترکیبی سری - موازی با مقادیر مقاومت‌ها آمده است که با توجه به قواعد سری و موازی می‌توانیم روابط زیر را بنویسیم:

$$V_S = V_1 + V_\tau$$


$$V_1 = V_{AB} = V_{R_1} = I_1 \cdot R_1$$

$$V_\tau = V_{BC} = V_{R_\tau} = I_\tau \cdot R_\tau$$


$$V_\tau = V_{BC} = V_{R_\tau} = I_\tau \cdot R_\tau$$

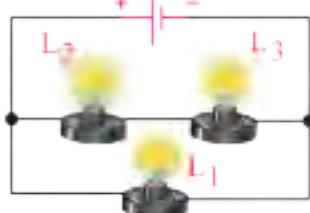


شکل ۵-۱۵۷

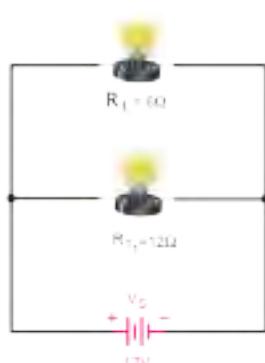

شکل ۵-۱۵۸

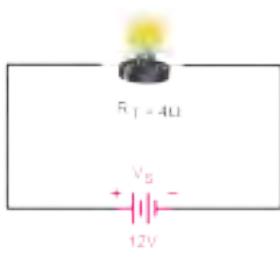

شکل ۵-۱۵۹

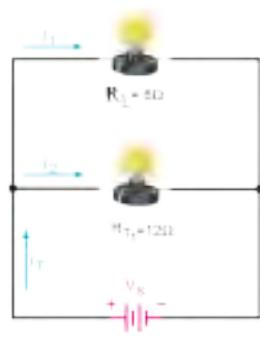

شکل ۵-۱۶۰

مثال: سه لامپ با مقاومت داخلی 6Ω مانند شکل ۵-۱۵۷ به یکدیگر اتصال یافته‌اند. مطلوب است جریان و ولتاژ دو سر هر یک از لامپ‌ها را به دست آورید.

حل: با دقت در شکل ۵-۱۵۷ مشاهده می‌شود که دو

لامپ L_1 و L_2 با هم به صورت سری و لامپ L_3 با مجموع آن‌ها به صورت موازی قرار می‌گیرد.

برای محاسبه مقادیر مجھول ابتدا مقاومت معادل و

جریان کل را به دست می‌آوریم و سپس براساس مقادیر به دست آمده جریان هر شاخه و افت ولتاژ دو سر هر مقاومت را محاسبه می‌کنیم.

$$R_{T_1} = R_{L_1} + R_{L_2}$$

$$R_{T_1} = n \cdot R$$

$$R_{T_1} = 2 \times 6 = 12\Omega$$

مقاومت معادل در شکل ۵-۱۵۸ نشان داده شده است.

$$R_T = \frac{R_{T_1} \cdot R_{L_3}}{R_{T_1} + R_{L_3}} = \frac{12 \times 6}{12 + 6}$$

$$\boxed{R_T = 4\Omega}$$

مقاومت معادل در شکل ۵-۱۵۹ نشان داده شده است.

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

$$I_T = \frac{12}{4} \Rightarrow I_T = 3A$$

برای محاسبه جریان هر شاخه از رابطه تقسیم جریان دو مقاومت موازی و یا رابطه قانون اهم می‌توانیم استفاده کنیم:

$$I_1 = \frac{V_S}{R_{L_1}} = \frac{12}{6}$$

$$I_r = \frac{V}{R_{T_1}} = \frac{12}{12}$$


$$\boxed{I_1 = 2A}$$

$$\boxed{I_r = 1A}$$

چون دو مقاومت R_1 و R_r با هم سری هستند لذا

جریان I_r که مربوط به آن شاخه است برای هر دو یکی

است. (شکل ۵-۱۶۰)

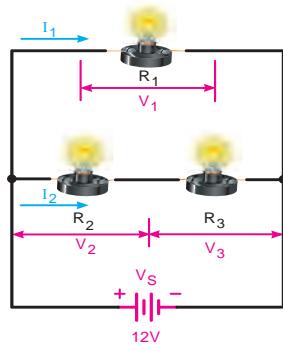

شکل ۵-۱۶۱

ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت ها را براساس جریان عبوری هر یک و به کمک رابطه $V = R \cdot I$ (قانون R_v) چنین به دست می آوریم.

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_1$$


$$V_{R_1} = 6 \times 2 \Rightarrow [V_{R_1} = 12V]$$

$$V_{R_v} = R_v \cdot I_v$$

$$V_{R_v} = 6 \times 1 \Rightarrow [V_{R_v} = 6V]$$

$$V_{R_v} = R_v \cdot I_v$$

$$V_{R_v} = 6 \times 1 \Rightarrow [V_{R_v} = 6V]$$

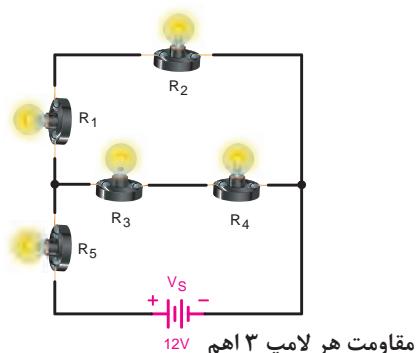

شکل ۵-۱۶۲

مثال: در مدار شکل ۵-۱۶۲ مطلوب است:

الف - جریان کل مدار

ب - جریان هر یک از لامپ ها

ج - ولتاژ دو سر هر کدام از لامپ ها

حل: برای به دست آوردن مقادیر مجھول مشابه روش به

کار رفته در مثال قبل عمل می کنیم:

$$(مقادیر معادل تا مرحله اول) R_{T_1} = R_{L_1} + R_{L_2}$$

$$R_{T_1} = R \cdot n \quad \text{یا}$$

$$R_{T_1} = 3 \times 2 \Rightarrow [R_{T_1} = 6\Omega]$$

$$(مقادیر معادل تا مرحله دوم) R_{T_2} = R_{L_3} + R_{L_4}$$

$$R_{T_2} = R \cdot n \quad \text{یا}$$

$$R_{T_2} = 3 \times 2 \Rightarrow [R_{T_2} = 6\Omega]$$

مقادیر معادل تا این مرحله را در شکل ۵-۱۶۳ نشان


داده شده است.

چون دو مقاومت موازی مساوی هستند پس می توان از تقسیم مقدار یکی بر تعداد معادل آن را به دست آورد:

$$(مقادیر معادل تا مرحله سوم) R_{T_3} = R_{T_1} \parallel R_{T_2}$$

$$R_{T_3} = \frac{R}{n}$$

$$R_{T_3} = \frac{6}{2} \Rightarrow [R_{T_3} = 3\Omega]$$

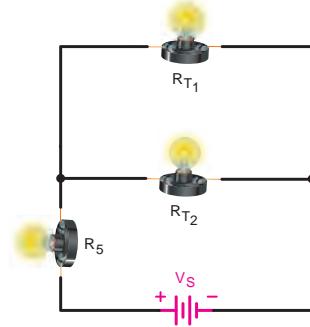

شکل ۵-۱۶۳

مقدار مقاومت کل مدار برابر است با:

$$R_T = R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}$$

$$R_T = 3 + 3$$

$$R_T = 6\Omega$$

طبق قانون اهم جریان کل را بدین صورت محاسبه

می کنیم:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T}$$

$$I_T = \frac{12}{6} \Rightarrow I_T = 2A$$

$$I_{L_\Delta} = I_T$$

$$I_{L_\nabla} = I_{L_\nabla}$$

چون دو لامپ سری هستند.

$$I_{L_\nabla} = I_{L_\nabla}$$

چون دو لامپ سری هستند.

جریان هر شاخه را از تقسیم جریان به دست می آوریم:

$$I_{L_1} = I_T \frac{R_{T_\nabla}}{R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}}$$

$$I_{L_1} = 2 \frac{6}{6+6} = \frac{12}{12} \Rightarrow I_{L_1} = 1A$$

$$I_{L_\nabla} = I_T \frac{R_{T_\nabla}}{R_{T_\Delta} + R_{T_\nabla}}$$

$$I_{L_\nabla} = 2 \frac{6}{6+6} = \frac{12}{12} \Rightarrow I_{L_\nabla} = 1A$$

برای محاسبه افت ولتاژ دو سر مقاومت ها نیز باید

مقدار اهم هر مقاومت را در جریان عبوری از آن ضرب کرد:

$$V_{R_\Delta} = R_\Delta \cdot I_T$$

$$V_{R_\Delta} = 3 \times 2 \Rightarrow V_{R_\Delta} = 6V$$

$$V_{R_\nabla} = R_\nabla \cdot I_T$$

$$V_{R_\nabla} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_\nabla} = 3V$$

$$V_{R_\nabla} = R_\nabla \cdot I_T$$


$$V_{R_\nabla} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_\nabla} = 3V$$

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_T$$


$$V_{R_1} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_1} = 3V$$

$$V_{R_1} = R_1 \cdot I_T$$


$$V_{R_1} = 3 \times 1 \Rightarrow V_{R_1} = 3V$$

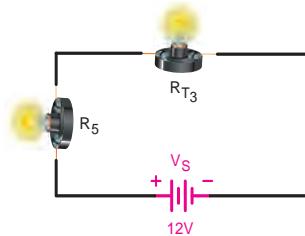


شکل ۵-۱۶۴

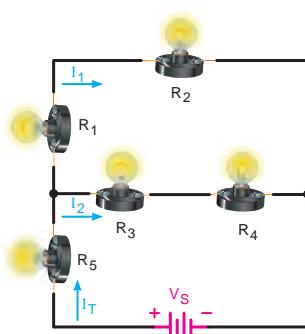

شکل ۵-۱۶۵

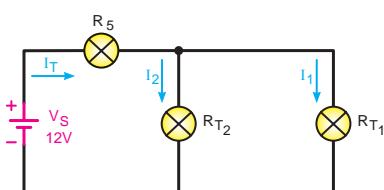

شکل ۵-۱۶۶

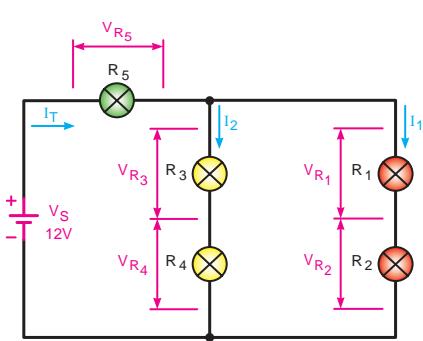

شکل ۵-۱۶۷

عملیات کارگاهی (کار عملی ۶)



ساعت		
جمع	عملی	نظری
۱	۱	-

هدف: بررسی مدارهای مقاومتی سری - موازی در جریان مستقیم

وسایل و تجهیزات مورد نیاز (برای هر گروه کار)

۱- منبع تغذیه dc (الکترونیکی)

۲- پیل ۱/۵ ولتی

۳- بردبُرد

۴- آومتر دیجیتالی

۵- آومتر عقربه‌ای

۶- میز آزمایشگاهی

۷- مقاومت‌های اهمی

۱ وات $R_1 = ۱/۲\text{k}\Omega$

۱ وات $R_2 = ۱/۵\text{k}\Omega$

۱ وات $R_3 = ۳/۹\text{k}\Omega$

۱ وات $R_4 = ۵/۶\text{k}\Omega$

۸- سیم تلفنی

۹- سیم چین

۱۰- سیم لخت کن

۱۱- گیره سوسماری

مدت زمان لازم: ۲ ساعت

تذکر: قبل از شروع کار عملی کلیه موارد اینمنی که در ابتدای کار عملی ۱ فراگرفته‌اید را

به دقت مطالعه کرده و به کار ببرید.



الف

اندازه‌گیری و محاسبه مقاومت در

مدارهای ترکیبی «سری – موازی»


مراحل اجرای آزمایش

- ۱- مقدار اهم و درصد خطای مقاومت‌های R_1 تا R_4 را با توجه به نوارهای رنگی به دست آورید و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

مقاومت	نوارهای رنگی	مقدار اهم و ترانس خوانده شود	مقدار اندازه‌گیری شده
R_1			
R_2			
R_3			
R_4			




الف-شکل واقعی مدار

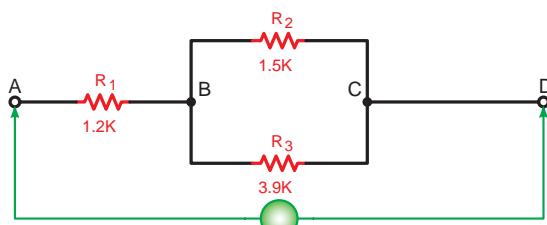

ب-شکل مداری

۵-۱۶۷

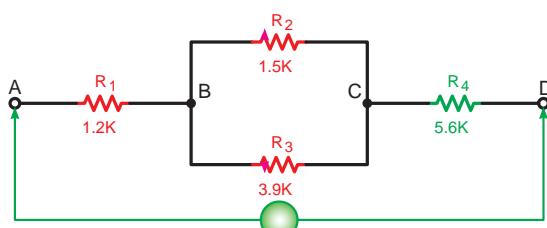


شکل ۵-۱۶۸


- ۲- به کمک مولتی‌متر مقدار اهم هر یک از مقاومت‌ها را اندازه‌گیرید (رنج اهم متر را روی $\times 1\text{k}$ قرار دهید) و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

- ۳- مدار شکل ۵-۱۶۸ را روی بردبرد اتصال دهید و با استفاده از اهم متر مقاومت معادل مدار را از نقطه A و D اندازه‌گیرید.


$$R_{AD_i} = \boxed{\quad}$$

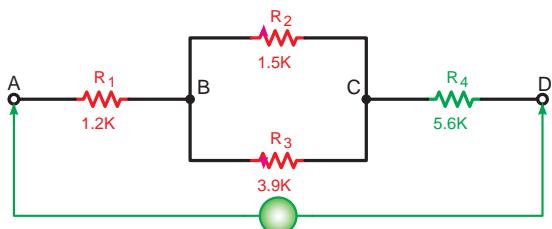

شکل ۵-۱۶۹

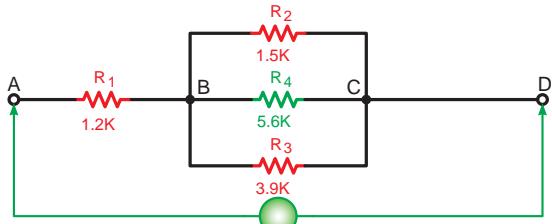


شکل ۵-۱۷۰

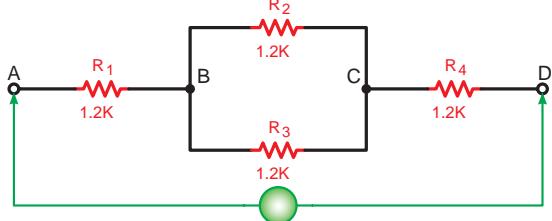

شکل ۵-۱۷۱ - اندازه‌گیری مقاومت در مدار ترکیبی



الف - شکل واقعی مدار

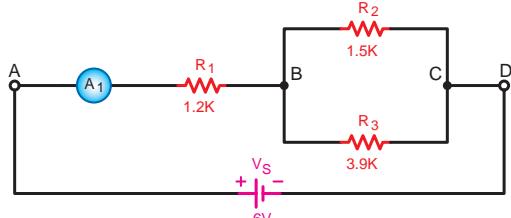

ب - شکل مداری

شکل ۵-۱۷۲ - اندازه‌گیری جریان در مدار ترکیبی
(قسمت سری)

۴- طبق شکل ۵-۱۶۹ یک مقاومت $5/6\text{k}\Omega$ را بین دو نقطه C و D قرار دهید و مقاومت معادل مدار را با استفاده از اهم متر اندازه بگیرید.

$$R_{AD_r} = \boxed{}$$

۵- مقاومت $5/6\text{k}\Omega$ را بین دو نقطه B و C طبق شکل ۵-۱۷۰ قرار دهید و مقاومت معادل بین دو نقطه A و D را مجدداً اندازه گیری کنید.

$$R_{AD_r} = \boxed{}$$

۶- با توجه به نتایج به دست آمده در مراحل ۴ و ۵ اضافه شدن مقاومت $5/6\text{k}\Omega$ به مدارهای شکل ۵-۱۶۹ و ۵-۱۷۰ چه تأثیری روی مقاومت معادل بین دو نقطه A و D می‌گذارد؟ چرا؟ شرح دهید.

۷- آیا مقادیر به دست آمده در مراحل عملی با مطالعه تئوری مطابقت دارد؟ شرح دهید.

۸- چهار مقاومت $1/2\text{k}\Omega$ طبق شکل ۵-۱۷۱ اتصال دهید و سپس با اهم متر مقاومت معادل بین دو نقطه A و D را اندازه گیری کنید.

$$R_{AD_r} = \boxed{}$$

۹- با توجه به مقدار اندازه گیری شده آیا می‌توان با استفاده از نتیجه گیری‌های به دست آمده رابطه کلی را نوشت؟ چرا؟


اندازه گیری و محاسبه شدت جریان در مدارهای ترکیبی «سری - موازی»



۱- مدار شکل ۵-۱۷۲ را روی بردبرد اتصال دهید. تذکر: دقت کنید که آمپر متر در مدار مربوط به هر مقاومت به صورت سری قرار گیرد و حداقل حوزه کاری که انتخاب می‌شود، برابر 10mA باشد.

۲- منبع تغذیه dc را وصل کنید و جریان عبوری از مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{} \text{ A}$$

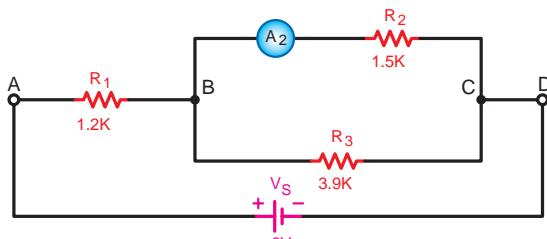

شکل ۵-۱۷۳- اندازه گیری جریان در شاخه های مختلف مدارهای ترکیبی «سری - موازی»


۳- منبع تغذیه را خاموش کرده و آمپرmetr را یکبار در مسیر مقاومت R_1 مانند شکل ۵-۱۷۳ و بار دیگر در مسیر مقاومت R_2 قرار داده و جریان هر یک را قرائت کنید.

$$I_{R_1} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_{R_2} = \boxed{} \text{ A}$$

۴- از مقایسه جریان های اندازه گیری شده چه نتیجه ای می گیرید؟ شرح دهید.

۵- مداری را مطابق شکل ۵-۱۷۴ اتصال دهید و جریان عبوری از هر یک از مقاومت ها را به تفکیک اندازه بگیرید.

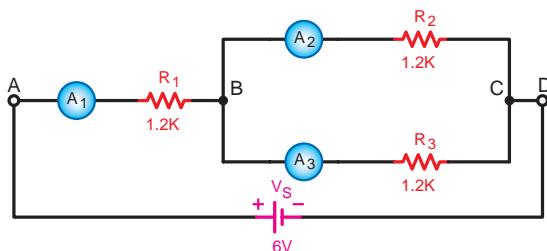


شکل ۵-۱۷۴- اندازه گیری جریان از شاخه های مختلف مدار ترکیبی سری - موازی

$$I_{R_1} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_{R_2} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_{R_3} = \boxed{} \text{ A}$$

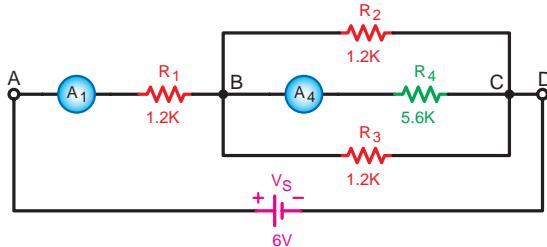

شکل ۵-۱۷۵- بررسی اثر تغییر مکان مقاومت روی مدار ترکیبی

۶- یک مقاومت $5/6k\Omega$ در بین دو نقطه B و C طبق شکل ۵-۱۷۵ اضافه کنید و جریان عبوری از مقاومت های R_1 و R_4 را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_{R_4} = \boxed{} \text{ A}$$

۷- یک مقاومت $1/2k\Omega$ بین دو نقطه B و C اضافه کنید و جریان کل مدار را اندازه بگیرید. جریان کل مدار چه تغییری داشته است؟ چرا؟ شرح دهید.


$$I_T = \boxed{} \text{ A}$$

۸- مدار شکل ۵-۱۷۶ را روی برد برد اتصال دهید و جریان عبوری از مقاومت های R_1 و R_4 و جریان کل مدار را اندازه بگیرید.

$$I_{R_1} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_{R_4} = \boxed{} \text{ A}$$

$$I_T = \boxed{} \text{ A}$$

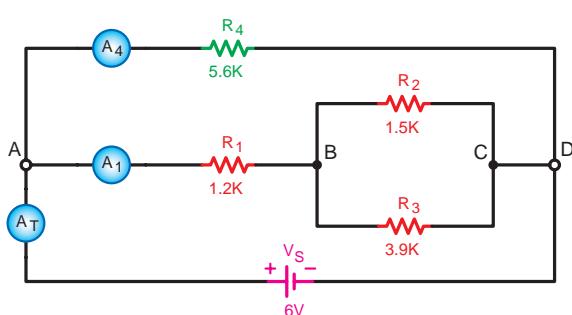


شکل ۵-۱۷۶- بررسی اثر اضافه کردن مقاومت به صورت موازی در مدار ترکیبی سری - موازی

-۹- وقتی مقاومت R_4 را بین دو نقطه A و D قرار می‌دهید جریان کل مدار چه تغییری می‌کند؟ چرا؟ شرح دهید.

-۱۰- از مقایسه جریان‌های به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

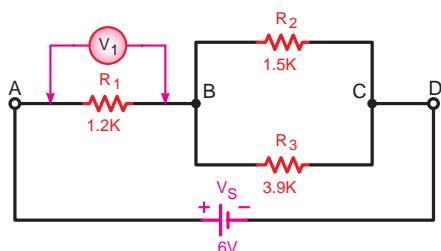
-۱۱- آیا رابطه‌ای بین مقدار جریان کل مدار و محل قرار گرفتن مقاومت جدید R_4 وجود دارد؟ شرح دهید.



شکل -۱۷۷- اتصال مدار ترکیبی سری - موازی



الف - شکل واقعی مدار

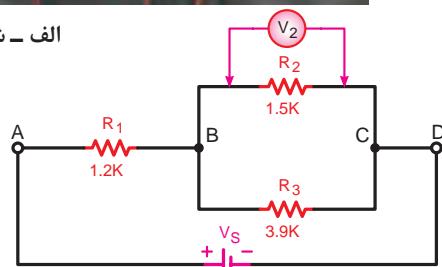

ب - کل مداری

شکل -۱۷۸- اندازه گیری ولتاژ در مدار ترکیبی سری - موازی

اندازه گیری و محاسبه ولتاژ در مدارهای ترکیبی «سری - موازی» پ

-۱- مدار شکل ۱۷۷ را روی بردبرد اتصال دهید.
تذکر: دقیق کنید که ولت متر در دو سر هر مقاومت به صورت موازی قرار گیرد و دارای حداقل رنج ۶V باشد.

-۲- منبع تغذیه dC را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت R_1 را اندازه بگیرید.

$$V_{R_1} = \boxed{} \text{ V}$$


-۳- ولت متر را یکبار در دو سر مقاومت R_2 و بار دیگر در دو سر مقاومت R_2 قرار دهید و ولتاژ هر یک از مقاومت‌ها را اندازه بگیرید.

$$V_{R_2} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{} \text{ V}$$

۴- از مقایسه ولتاژهای اندازه گیری شده با ولتاژ منبع تغذیه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

-۴

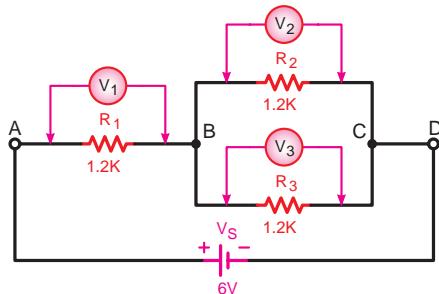


شکل ۵-۱۷۹

۵- مداری را مطابق شکل ۵-۱۷۹ اتصال دهید و ولتاژ سر هر یک از مقاومت‌ها را به تفکیک اندازه بگیرید.

$$V_{R_1} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_2} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{} \text{ V}$$

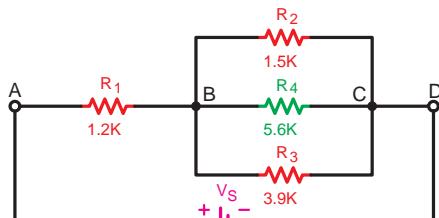

شکل ۵-۱۸۰

۶- از مقایسه ولتاژهای به دست آمده با یکدیگر چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

۷- یک مقاومت $5/6k\Omega$ را طبق شکل ۵-۱۸۰ بین دو نقطه B و C اضافه کنید و ولتاژهای دو سر هر مقاومت را مجدداً اندازه گیری کنید.

$$V_{R_1} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_2} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_4} = \boxed{} \text{ V}$$

$$V_{R_3} = \boxed{} \text{ V}$$

۸- از نتایج به دست آمده در این مرحله آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ شرح دهید.

-۸

۹- آیا مقادیر به دست آمده با مطالب تئوری و رابطه آن مطابقت دارد؟ شرح دهید.

-۹

آزمون پایانی (۵)



۱- یک آمپر متر در مداری به صورت سری قرار گرفته است. این آمپر متر پس از وصل منبع تغذیه عدد صفر را نشان می دهد. کدام یک از موارد زیر را باید مورد بررسی قرار داد؟

ب - بررسی اتصال کوتاه شدن مقاومت ها

الف - بازرسی سیم های رابط مدار


ج - بررسی مقاومت ها از نظر قطع شدن

۲- جریان عبوری از مدار شکل ۵-۱۸۱ چند میلی آمپر است؟


الف - ۱۹۴

ب - ۴/۸

ج - ۶/۲

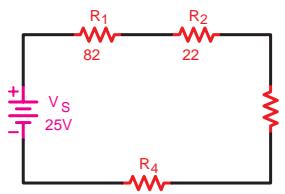

شکل ۵-۱۸۱

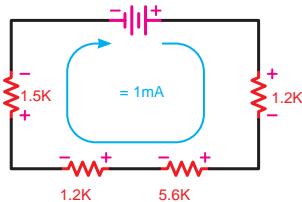

شکل ۵-۱۸۲

۳- در مدار شکل ۵-۱۸۲ ولتاژ V_S چند ولت است؟


الف - ۰/۹۵

ب - ۰/۰۹۵

ج - ۹۵

۴- در شکل ۵-۱۸۳ اگر افت ولتاژ در دو سر هر مقاومت برابر ۲۵ ولت باشد در شکل های (الف) و (ب) ولتاژ نقطه B

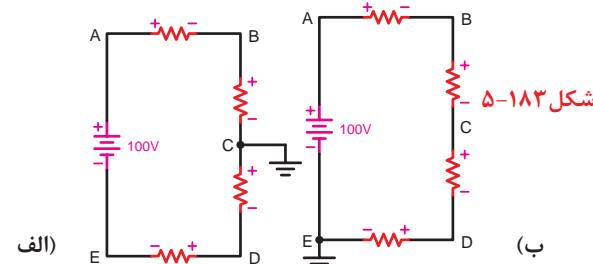نسبت به زمین به ترتیب از راست به چپ چند ولت است؟



الف - ۷۵ و ۵۰

ب - ۱۰۰ و ۲۵


ج - ۵۰ و ۲۵

۵- مقدار مقاومت R_4 در شکل ۵-۱۸۴ چند اهم است؟

الف - ۰/۸۸

ب - ۲/۲

ج - ۲۲۰

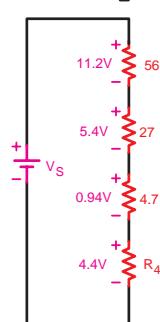

شکل ۵-۱۸۴




۶- مقدار مقاومت معادل سه مقاومت 270Ω , 330Ω و 68Ω که به صورت موازی بسته شده اند چند اهم است؟

۲۲ - ۵

ج - ۶۸

ب - ۴۷

الف - ۶۶۸

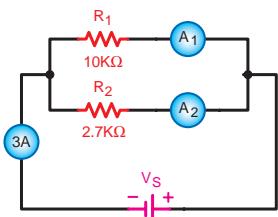

۷- در شکل ۵-۱۸۵ آمپر مترهای A_1 و A_2 به ترتیب از راست به چپ چند

آمپر را نشان می دهد؟


الف - $2/36$ و $0/56$

ب - $1/36$ و $0/64$

ج - $1/36$ و $1/64$

شکل ۵-۱۸۵

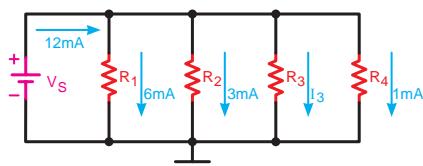۸- در شکل ۵-۱۸۶ و در صورتی که مقدار مقاومت $R_T = 2k\Omega$ باشد مقدار مقاومت R_x چند کیلو اهم است؟




الف - ۱۲

ب - ۲

ج - ۹

شکل ۵-۱۸۶

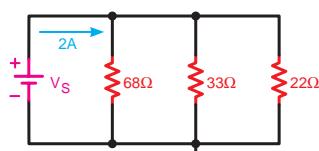

شکل ۵-۱۸۷

۹- در مدار شکل ۵-۱۸۷ ولتاژ کل چند ولت است؟


الف - $14/9$

ب - $7/25$

ج - $22/1$

۱۰- خروجی یک تقویت کننده استریو به چهار بلندگو طبق شکل ۵-۱۸۸ اتصال دارد. مقاومت معادل خروجی بلندگوها

تقویت کننده استریو

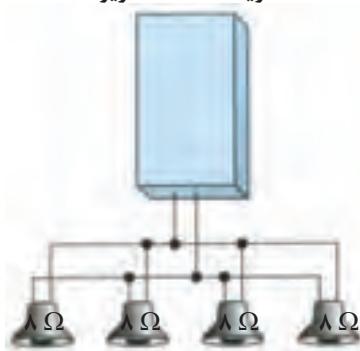

الف - ۸

ب - ۳۲

ج - ۶۴

شکل ۵-۱۸۸



۱۱- با توجه به شکل ۵-۱۸۹ برسی کنید نحوه اتصال مقاومت ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟

الف - سری

ب - موازی

ج - سری - موازی

د - مختلط

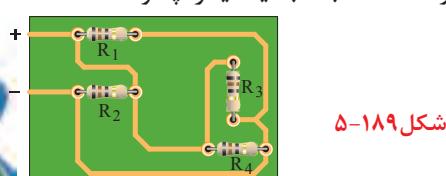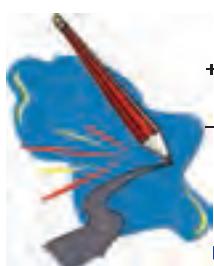

شکل ۵-۱۸۹

۱۲- اگر فاصله کنتور تا داخل یک ساختمان مسکونی ۲۵ متر، جریان مصرفی ۱۶ آمپر و ولتاژ کار ۲۲۰ ولت باشد، به ترتیب از راست به چپ مقدار افت ولتاژ مسیر چند ولت و سطح مقطع سیم مسی مورد نیاز برای مصارف روشنایی چند میلی متر مربع است؟ ($\omega_{cu} = 56$)

الف - $3/3$ و $5/2$ ب - $4/3$ و 3 ج - 3 و 5

۱۳- الکترود مثبت کدام یک از باتری های زیر از جنس اکسید منگنز است؟

الف - سرب - اسید ب - روی - کربن ج - قلیایی

۱۴- ولتاژ هر پیل نیکل - کادمیوم حدود چند ولت است؟


الف - $1/5$ ب - $1/3$ ج - 2

۱۵- ولتاژ دو سر مقاومت در مدار شکل ۵-۱۹۰ چند ولت است؟


الف - 7 ب - 13 ج - 18

۱۶- جریان در مدار شکل ۵-۱۹۱ چند میکروآمپر است؟


الف - $2/3$ ب - $5/2$ ج - $0/045$

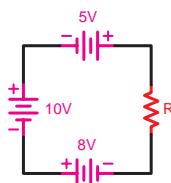

شکل ۵-۱۹۰

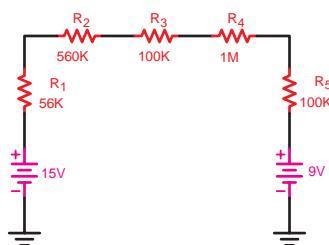

شکل ۵-۱۹۱

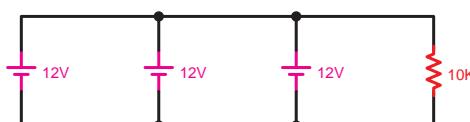


شکل ۵-۱۹۲

۱۷- توان مصرفی در مدار شکل ۵-۱۹۲ چقدر است؟

الف - $1/44 \text{ m}\Omega$ ب - $14/4 \text{ m}\Omega$

ج - $1/44 \Omega$ د - $14/4 \Omega$

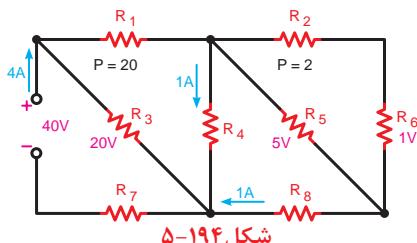


۱۸- در مدار شکل ۵-۱۹۳ توان مصرفی در مقاومت R_e چند وات است؟

الف - 1 ب - $0/5$

ج - 20 د - $0/25$




۱۹- در شکل ۵-۱۹۵ آیا مقدار نشان داده شده توسط دستگاه اندازه گیری صحیح است؟ در صورتی که صحیح نیست، چه عددی را باید نشان دهد.

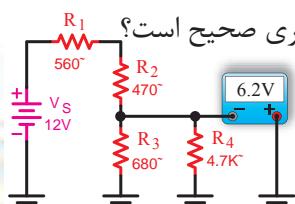

شکل ۵-۱۹۵

الف - بله ب - $4/3$

ج - $6/8$ د - $8/2$

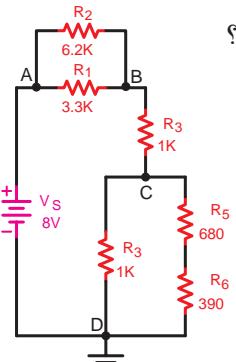

شکل ۵-۱۹۵


۲۰- در مدار شکل ۵-۱۹۵ ولتاژ بین دو نقطه C و D (V_{CD}) چند ولت است؟

ب - ۲/۱۸

الف - ۴/۶۹

د - ۱/۱۳

ج - ۳/۶۷

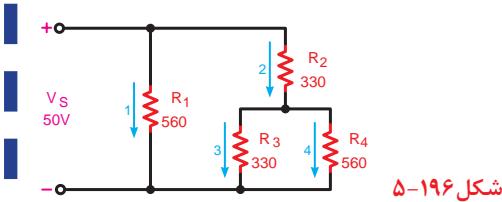

شکل ۵-۱۹۶

۲۱- در شکل ۵-۱۹۶ جریان I_4 چند میلی آمپر است؟


ب - ۲۰

الف - ۹۳

د - ۵۳۸

ج - ۳۴/۵


۲۲- عددی که ولت متر در شکل ۵-۱۹۷ نشان می دهد صحیح است یا خیر؟ چرا؟ توضیح دهید.

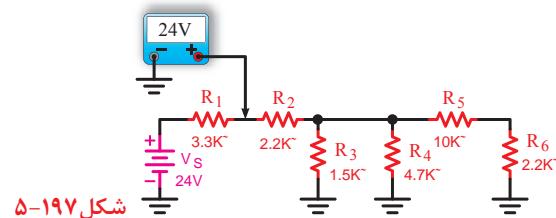

شکل ۵-۱۹۷

۲۳- با توجه به تصاویر شکل ۵-۱۹۸ وضعیت قرار گرفتن مقاومت ها (نوع مدار) را تشخیص دهید و نقشه فنی مدار را

رسم کنید.

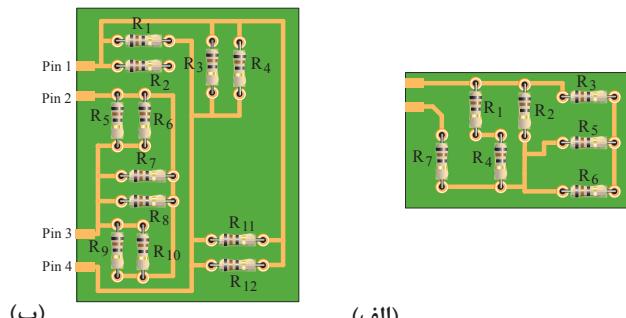

شکل ۵-۱۹۸

(الف)

(ب)

۲۴- اگر مقاومت داخلی مصرف کننده در مدار قطع شود مقدار جریان در مدار الکتریکی خواهد شد.



۲۵- در مدار سری از تقسیم ولتاژ کل مدار بر جریان مقدار به دست می آید.

۲۶- برای سنجش مقاومت در مدار الکتریکی از وسیله ای به نام استفاده می شود.

- ۲۷- در یک مدار سری جریان عبوری از آمپرmetr اول (در ابتدای مدار) با جریان عبوری از آمپرmetr آخر (در انتهای مدار) یکسان است.
- صحیح □ غلط
- ۲۸- در یک مدار موازی در صورت ثابت بودن ولتاژ جریان هر شاخه با مقاومت آن رابطه مستقیم دارد.
- صحیح □ غلط
- ۲۹- با توجه به روابط مدارهای سری، جمع جبری جریان های وارد شده و خارج شده در یک گره برابر صفر است.
- صحیح □ غلط



مطالب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



واحد کار مبانی الکتریسیته

فصل ششم: کار و توان الکتریکی

هدف کلی

توانایی محاسبه کار و توان مصرف کننده های الکتریکی و شناسایی توان مقاومت ها

هدف های رفتاری: در پایان این فصل انتظار می رود که فرآگیر بتواند:

- ۱- کار، توان و راندمان الکتریکی را با ذکر رابطه آن ها تعریف کند.
- ۲- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته در یک مقاومت را محاسبه کند.
- ۳- توان مصرفی مدار و هزینه برق مصرفی را محاسبه کند.
- ۴- استاندارد مقاومتی را از نظر مقدار مقاومت و مقدار توان بیان کند.

ساعت		
جمع	عملی	نظری
۴	-	۴

- ۱- زمانی که به یک چرخ دستی نیرو وارد کنیم و آن را به حرکت درآوریم چه اتفاقی می‌افتد؟
 ب - کار انجام شده است.
 الف - انرژی هدر رفته است.
 ج - حرکت منفی صورت گرفته است.
 د - نیروی عمودی وارد کرده ایم.
- ۲- میزان گرمایی که توسط سماور برقی ایجاد می‌شود به چه عاملی بستگی دارد؟
 ب - نوع سیم رابط
 الف - میزان آب داخل سماور
 ج - مقاومت المنت سماور
 د - دمای محیط
- ۳- کوچک و بزرگ بودن ابعاد مقاومت‌ها روی چه عاملی اثر می‌گذارد؟
 ب - توان مقاومت
 الف - مقدار مقاومت
 ج - خطای ساخت مقاومت
 د - ولتاژ کار مقاومت
- ۴- نقش کنتور..... در یک مدار الکتریکی چیست؟
 ب - محاسبه پول برق
 الف - اندازه گیری توان
 ج - اندازه گیری انرژی
 د - تعیین نوع مصرف کننده
- ۵- در نیروگاه‌ها تمام انرژی ورودی تولید شده توسط آب به انرژی برق تبدیل چرا که در این فرآیند بخشی از انرژی می‌شود.
 ب - نمی‌شود - تلف
 الف - می‌شود - تبدیل
 ج - نمی‌شود - تبدیل
 د - می‌شود - تلف
- ۶- میزان انرژی مصرفی در یک منزل مسکونی را می‌توان از انرژی‌ها بدست آورد.
 ب - حاصل جمع
 الف - حاصل جمع
 ج - حاصل تفریق
 د - حاصل ضرب
- ۷- در یک آسیاب آبی چه عاملی باعث گردش چرخ می‌شود؟
 ب - گردش موتور
 الف - حرکت محور
 ج - جریان آب
 د - حرکت چرخ اصلی
- ۸- با کدام یک از روش‌های اتصال پیل‌ها به یکدیگر می‌توان میزان جریاندهی منبع را افزایش داد؟
 ب - متقابل
 الف - سری
 ج - موازی
 د - ترکیبی متقابل
- ۹- در یک اتوی برقی چه عاملی باعث گرم شدن اتو می‌شود؟
 ب - سطح تماس
 الف - عبور جریان از داخل المنت
 ج - حرکت روی پارچه
 د - جنس پارچه





- ۱۰- برای محدود کردن جریان الکتریکی در یک مدار مناسب ترین راه کدام است؟
الف - قرار دادن کلید
ب - افزایش سطح مقطع سیم
ج - استفاده از ماده عایق
د - سری کردن مقاومت مناسب

- ۱۱- مقدار مقاومت های الکتریکی با جنس آن ها رابطه
الف - ندارد.
ب - مستقیم دارد. ج - معکوس دارد.

- ۱۲- کدامیک از روابط زیر شکل صحیح مقاومت معادل بین دو مقاومت موازی است؟

$$R_T = R_1 \cdot R_2 \quad \text{الف} - R_T = R_1 + R_2$$
$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{د} - R_T = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

- ۱۳- در یک شبکه ۲۲۰ ولتی حداقل افت ولتاژ مجاز برای مصارف روشنایی چند ولت است?
الف - ۶/۶ ب - ۳/۳ ج - ۱/۵

- ۱۴- آیا می توان در یک کارگاه صنعتی میزان انرژی الکتریکی مصرفی را اندازه گیری کرد؟
الف - بستگی به قدرت دارد.
ب - خیر



- ج - بله
د - در برخی از موارد امکان دارد.

- ۱۵- میزان مصرف انرژی الکتریکی در منازل مسکونی با کدام یک از موارد زیر رابطه مستقیم دارد?
الف - قطر سیم مصرفی
ب - تعداد وسایل
ج - فاصله تولید کننده تا مصرف کننده
د - سطح مقطع سیم مصرفی



۱-۶- کار الکتریکی

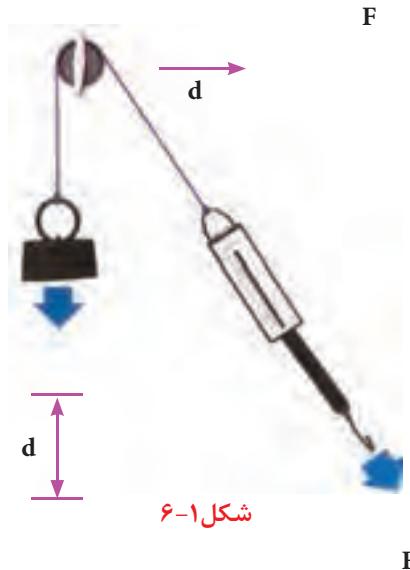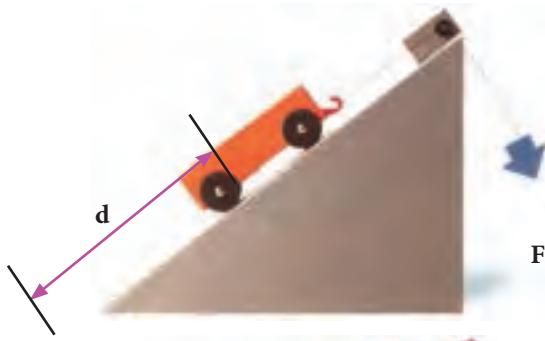هرگاه جسمی حرکت کند یا تغییر حالت دهد می‌گوییم کار انجام شده است. نمونه‌هایی از کار انجام کار را در شکل ۶-۱ مشاهده می‌کنید.



برای محاسبه کار مکانیکی از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$w = f \cdot d$$

(۱)

F - نیروی وارد شده بر حسب نیوتون (N)

d - میزان جابجایی جسم بر حسب متر (m)

w - کار انجام شده بر حسب نیوتون متر با ژول (J)

در الکتریسیته تعریف کار بر حسب ولتاژ الکتریکی به صورت زیر است:

اگر اختلاف پتانسیل V ولت در دو سر یک هادی قرار گیرد به طوری که q کولن بار از آن عبور کند، کاری معادل ژول انجام می‌شد (شکل ۶-۲). کار الکتریکی از رابطه زیر قابل محاسبه است:


$$v = \frac{w}{q} \Rightarrow w = v \cdot q$$

(۲)

V - اختلاف پتانسیل بر حسب ولت

q - مقدار بار الکتریکی جابه جا شده بر حسب کولن

w - کار انجام شده بر حسب وات ثانیه یا ژول در رابطه w اگر به جای مقادیر q و V مقدار یک واحد (وات) قرار داده شود، تعریف واحد یعنی ۱ ژول به دست

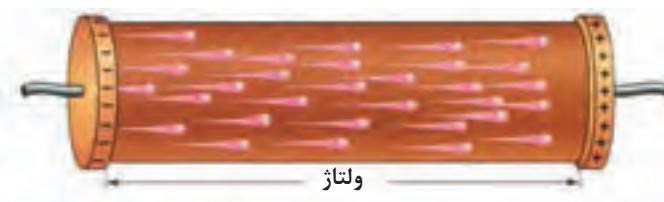



شکل ۳-۶- مصرف کننده های الکتریکی

می آید. رابطه (۱) یک رابطه کلی برای کار الکتریکی است که کمتر در مدارهای الکتریکی کاربرد دارد. زیرا در مدارهای الکتریکی معمولاً با کمیت های V و I سروکار داریم. به همین دلیل برای به دست آوردن رابطه کار بر حسب V و I یک بار به جای q و بار دیگر به جای V معادله آن ها را قرار می دهیم:

$$q = I \cdot t \Rightarrow W = V \cdot I \cdot t \quad (۳)$$

$$V = R \cdot I \Rightarrow W = (R \cdot I) \cdot (I \cdot t)$$

$$W = R \cdot I^2 \cdot t \quad (۴)$$

در رابطه (۳) واحدها به صورت زیر بدست می آید:

$$[j] = [V][A][S]$$

$$\text{ثانیه} \times \text{آمپر} \times \text{ولت} = \text{ژول}$$

۶-۲- حرارت ایجاد شده توسط الکتریسیته

هنگام جاری شدن جریان الکتریکی در یک جسم حداقل اصطکاک ناشی از حرکت الکترون های آزاد با اتم های جسمی که در مسیر حرکت الکترون ها قرار دارند، حرارت تولید می شود. در انتقال نیروی برق این انرژی گرمایی در طول سیم هدر می رود که آن را تلفات خط یا تلفات گرمایی می نامند. (شکل ۶-۴)

جمیز ژول اولین بار با تحقیقاتی که انجام داد به اثر گرمایی جریان برق پی برد.

براساس قانون ژول، اندازه گرمایی که در یک سیم بر اثر عبور جریان برق تولید می شود با کمیت های زیر متناسب است. (شکل ۶-۵)

الف - مجذور جریان

ب - مقاومت سیم


ج - زمان عبور جریان

با توجه به کمیت های بالا می توانیم رابطه زیر را بنویسیم:

$$Q = K \cdot W$$

یا

$$Q = K \cdot R \cdot I^2 \cdot t$$

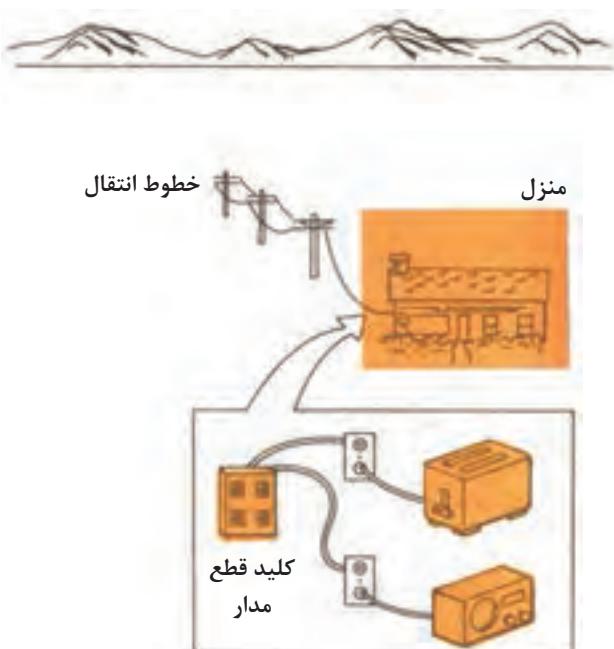


شکل ۶-۶- خطوط انتقال انرژی



شکل ۶-۵



شکل ۶-۶-سماور برقی

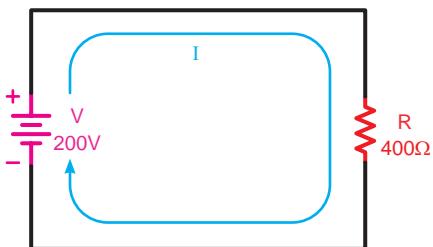

شکل ۶-۷



(الف)



(ب)

شکل ۶-۸- توان مصرف شده برای انجام کار (روشنایی اتاق - حرکت دورانی موتور کولر)

Q - مقدار گرمای تولیدی بر حسب کالری

R - مقاومت سیم بر حسب اهم

I - جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر

t - زمان عبور جریان بر حسب ثانیه

K - ضریب ثابت برابر $\frac{1}{418}$ بر حسب کالری

بر ژول

تعاریف یک ژول و یک کالری بر حسب کمیت های

الکتریکی به صورت زیر است:

یک ژول - هرگاه نیروی محرکه الکتریکی برابر یک ولت

باعث جابه جایی یک کولن بار در مداری شود گوییم یک ژول کار الکتریکی انجام شده است.

یک کالری - اگر جریانی برابر یک آمپر در مدت زمان

یک ثانیه از سیمی به مقاومت یک اهم عبور کند گوییم حرارتی برابر یک کالری در اطراف سیم به وجود می آید.

مثال: در شکل ۶-۷ اگر R نشان دهنده مقاومت المتن

یک سماور برقی باشد. این مقاومت در مدت زمان ۱۰ دقیقه چند کالری گرما تولید می کند؟

$$I = \frac{V}{R} = \frac{200}{400} = 0.5 [A]$$

$$t = 10 \times 60 = 600 [S]$$

$$Q = K \cdot R \cdot I^2 \cdot t = 0.24 \times 400 \times (0.5)^2 \times 600 = 14400 [Cal]$$

۳-۶- توان الکتریکی

در شکل کلی مقدار کار انجام شده در واحد زمان را «توان»

یا «قدرت» گویند و از رابطه زیر می توان به دست آورد.

$$P = \frac{W}{t}$$

W - مقدار کار انجام شده بر حسب ژول (J)

t - مدت زمان انجام کار بر حسب ثانیه (S)

P - توان (قدرت) بر حسب ژول بر ثانیه $\left(\frac{J}{S} \right)$ یا وات (W)

واحد توان به احترام جمیز وات^۱ بر حسب وات (W) نام گذاری شده است. در صنعت از واحدهای کوچک تر و بزرگ تر وات نیز استفاده می‌شود که عبارتند از:

(وات) $\mu\text{W} = 10^{-6}$ W (میکرووات)

(وات) mW = 10^{-3} W (میلی وات)

(وات) kW = 10^3 W (کیلووات)


(وات) Mw = 10^6 W (مگاوات)

در انتخاب مصرف کننده‌های الکتریکی برای انجام کاری مشخص می‌باشد که توان نوشته شده روی بدنه آن‌ها توجه خاص شود.

به عنوان مثال هرگاه هدف تأمین روشنایی یک اتاق باشد باید با توجه به ابعاد و رنگ اتاق، لامپی را انتخاب کرد که توان نوشته شده روی حباب آن مناسب باشد.

اگر هدف انتخاب کولر برای ایجاد هوای خنک در یک فضای بسته باشد، باید ابعاد و توان الکتریکی موتوری که در کولر به کار رفته است مورد توجه قرار گیرد.

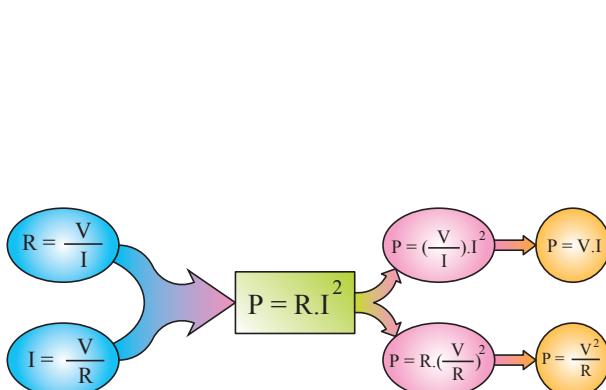با توجه به مقدار توان و ولتاژ کار هر وسیله الکتریکی می‌توان سایر مشخصات آن مانند مقاومت (R) و جریان (I) آن را حساب کرد.



$1\text{hp} = 736\text{W}$ (یک اسب بخار در سیستم انگلیسی)
 $1\text{hp} = 746\text{W}$ (یک اسب بخار در سیستم آمریکایی)



بنابراین توجه به برچسب انرژی وسائل و لامپ‌های کم مصرف موجب صرفه جویی در انرژی مصرفی خواهد شد.


تصویر روبرو چگونگی به دست آوردن دو رابطه دیگر توان الکتریکی را نشان می‌دهد.

توان الکتریکی را با واحد دیگری به نام «اسب بخار» - «hp» نیز بیان می‌کنند. این واحد در سیستم‌های انگلیسی و آمریکایی به صورت متقابل تعریف شده است.

1 - james watt

2 - hp-Horse Power

اگر توان هر فرد را تقریباً برابر 90 W در نظر بگیریم یک موتور الکتریکی یک اسب بخار قدرتی معادل هشت نفر را دارد.
(شکل ۶-۹)

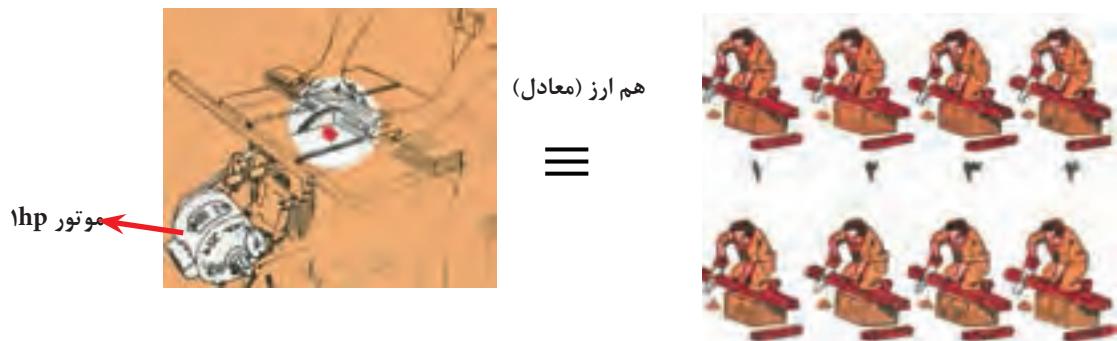

شکل ۶-۹ مقایسه قدرت موتور یک اسب بخار با توان انسان.



شکل ۶-۱۰ موتور الکتریکی

مثال: مقدار جریان و انرژی مصرفی یک موتور الکتریکی شکل ۶-۱۰ با قدرت 1 hp (انگلیسی)، که در شبکه 220 V ولتی به مدت 20 s دقيقه کار می‌کند، حساب کنید.

حل:

$$p = 1_{\text{hp}} = 1 \times 736 = 736 [\text{W}]$$

$$P = V \cdot I \Rightarrow I = \frac{P}{V} = \frac{736}{220} = 3.34 [\text{A}]$$

$$t = 20 \Rightarrow t = 20 \times 60 = 1200 [\text{s}]$$

$$P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = P \cdot t = 736 \times 1200 = 883200 [\text{j}]$$


مقدار توان مصرفی در مدارهای الکتریکی را با وسیله‌ای به نام «وات متر» اندازه‌گیری می‌کنند. علامت اختصاری این وسیله به صورت است و شکل واقعی یک نمونه وات متر را در شکل ۶-۱۱ مشاهده می‌کنید. توان مصرفی کل یک مدار الکتریکی که از چند جزء تشکیل شده است از حاصل جمع توان‌های تک تک عناصر مدار به دست می‌آید.



شکل ۶-۱۱


$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

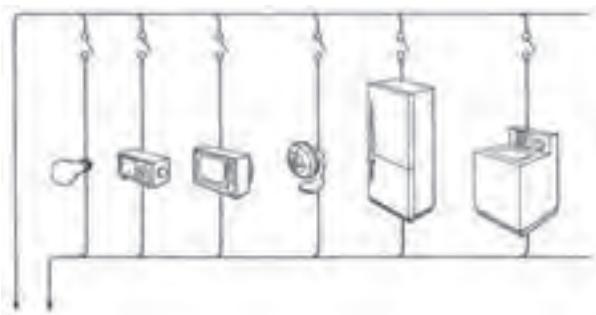برای محاسبه توان هر یک از عناصر لازم است دو کمیت از سه کمیت V و I و R معلوم باشد تا بتوان یکی از روابط



به طرف مولد الکتریسیته

شکل ۶-۱۲

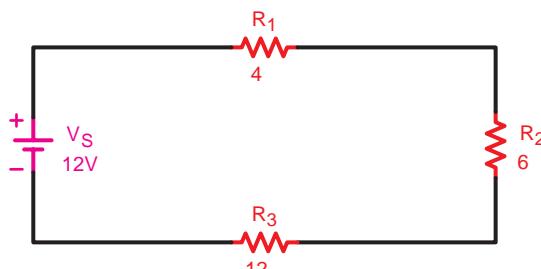

شکل ۶-۱۳

P_T را به کار برد. مثلاً توان مصرفی کل شکل ۶-۱۲ برابر با مجموع توان‌های مصرفی لامپ، رادیو، تلویزیون، پنکه و ماشین لباسشویی است.

در صورتی که مقادیر دو کمیت از کمیت‌های V و I و R مدار معلوم باشد توان کل مصرفی در یک مدار را از روابط زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$P_T = R_T \cdot I^r$$

$$P_T = V_T \cdot I_T$$

$$P_T = \frac{V_T^r}{R_T}$$

مثال: در مدار شکل ۶-۱۳ توان مصرفی مقاومت‌های R_1 و R_2 و R_3 را به دست آورید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 \Rightarrow R_T = 4 + 6 + 12 = 22\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{22} = 0.54A$$

$$P_1 = R_1 I^r \Rightarrow P_1 = 4 \times (0.54)^r = 1.174W$$


$$P_2 = R_2 I^r \Rightarrow P_2 = 6 \times (0.54)^r = 1.74W$$

$$P_3 = R_3 I^r \Rightarrow P_3 = 12 \times (0.54)^r = 3.49W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 + P_f$$

$$P_T = 1.174 + 1.74 + 3.49 = 6.39W$$

حل: ابتدا جریان کل مدار را به دست می‌آوریم و سپس با کمک آن توان‌های هر یک از مقاومت‌ها را به صورت مقابل محاسبه می‌کنیم.

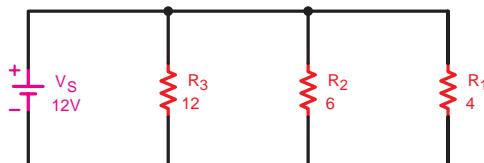

شکل ۶-۱۴-۶ مدار موازی

مثال: توان مصرفی هر یک از مقاومت‌ها و توان کل مدار شکل ۶-۱۴ را محاسبه کنید.

حل: چون مدار موازی است و ولتاژ در دو سر همه مقاومت‌ها مساوی می‌باشد لذا توان تک تک مقاومت‌ها را به راحتی می‌توان براساس روابط مقابله محاسبه کرد.

$$P_1 = \frac{V_r}{R_1} = \frac{(12)^2}{4} = 36W$$

$$P_2 = \frac{V_r}{R_2} = \frac{(12)^2}{6} = 24W$$

$$P_3 = \frac{V_r}{R_3} = \frac{(12)^2}{12} = 12W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3$$


$$P_T = 36 + 24 + 12 = 72W$$

مثال: در مدار شکل ۶-۱۵ مطلوب است:

الف - توان هر یک از مقاومت‌ها

ب - توان کل مدار

حل:

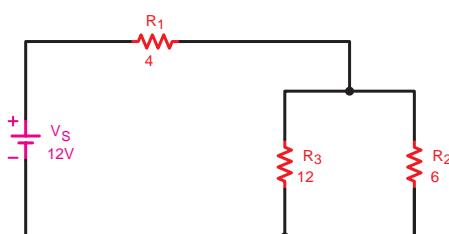

شکل ۶-۱۵

$$R_T = \frac{R_1 \times R_3}{R_1 + R_3} + R_1$$

$$R_T = \frac{6 \times 12}{6 + 12} + 4 = 8\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{12}{8} = 1.5A$$

$$I_1 = I_T \frac{R_3}{R_1 + R_3} = 1.5A \times \frac{12}{6 + 12} = 1A$$

$$I_2 = I_T \frac{R_1}{R_1 + R_3} = 1.5A \times \frac{6}{6 + 12} = 0.5A$$

$$P_1 = R_1 \cdot I_1^2 = 4 \times (1)^2 = 4W$$

$$P_2 = R_2 \cdot I_2^2 = 6 \times (0.5)^2 = 3W$$

$$P_3 = R_3 \cdot I_T^2 = 12 \times (1.5)^2 = 27W$$

$$P_T = P_1 + P_2 + P_3 = 4 + 3 + 27 = 34W$$

ویا توان کل را به صورت زیر می‌توان به دست

آورد:

$$P_T = R_T \cdot I_T^2 = 8 \times (1.5)^2 = 34W$$



سؤال: از مقایسه مقادیر به دست آمده برای توان کل و توان هر یک از مقاومت‌ها در اشکال ۱۳-۱۴، ۱۵-۶ و ۱۵-۷ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

حل: نتیجه می‌شود که در محاسبه توان هر یک از مقاومت‌ها و یا توان کل مدار علاوه بر مقدار مقاومت، جریان عبوری و افت ولتاژ دو سر آن‌ها شکل مدار و محل قرار گرفتن مقاومت مهم است. به همین دلیل است حتی با وجود مساوی بودن مقدار مقاومت‌ها نتایج یکسانی برای توان‌ها به دست نیامده است.



مثال: ابتدا مقدار جریان را در هر یک از مدارهای شکل ۱۶-۶ بدست آورید. سپس با توجه به توان مجاز هر مقاومت جریان عبوری از آن را محاسبه کنید. از مقایسه مقادیر به دست آمده چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟



شکل ۱۶-۶-بررسی جریان مصرف کننده براساس توان مجاز

نتیجه: در صورتی که از این مقاومت

$\frac{1}{4}$ وات) در مدار استفاده کنیم با عبور جریان 0.5 آمپری مقاومت می‌سوزد زیرا توان تلف شده در آن بیشتر از توان قابل تحمل مقاومت است. $P = R.I^2$

$$P = 10 \times (0.5)^2 = 2.5W$$

نتیجه: از مقایسه جریان مدار با ماکریم

جریان قابل تحمل مقاومت نتیجه می‌شود که با فرار دادن مقاومت $10\Omega - \frac{1}{2}W$ نیز مقاومت می‌سوزد چرا که توان تلف شده مقاومت در این شرایط نیز بیشتر از توان قابل تحمل مقاومت است.

(الف)

(ب)

(ج)

حل الف: به طور کلی براساس قانون اهم جریان این مدار

برابر است با:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{10} = 0.5A$$

در صورتی که با توجه به توان مجاز مقاومت ($\frac{1}{4}$ واتی) ماکریم جریان عبوری از مقاومت می‌تواند برابر با مقدار زیر باشد.

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.25}{10}} = 0.5A$$

حل ب: مقدار جریان مدار در این حالت نیز برابر 0.5 آمپر است در صورتی که مقدار جریان عبوری از مقاومت برابر باشد.

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{0.5}{10}} = 0.22A$$

$$0.5W > 0.22A$$

$$P = R \cdot I^2 = 2.5W$$

حل ج: در این شرایط جریان مدار نیز 0.5 آمپر است

ولی ماکریم جریان قابل تحمل مقاومت برابر است با:

$$P_{max} = R \cdot I_{max}^2 \Rightarrow I_{max} = \sqrt{\frac{P_{max}}{R}} = \sqrt{\frac{1}{10}} = 0.316A$$

نتیجه: در این شرایط نیز چون مقدار جریان عبوری از مدار بیشتر از جریان قابل تحمل مقاومت است نتیجه می‌شود با قرار دادن مقاومت $10\ \Omega$ نیز مقاومت می‌سوزد.

نتیجه گیری کلی: از مشاهده و مقایسه جریان‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که در انتخاب اجزای مختلف یک مدار مانند: فیوز، کلید، سیم‌های رابط، مصرف کننده و ... می‌بایست علاوه بر جریان به توان آن‌ها نیز توجه داشت زیرا هرچه توان مصرف کننده بیشتر باشد، مقدار جریان دریافتی از شبکه بیشتر بوده و میزان تحمل آن نیز زیادتر است.

۶-۳-۶- استاندارد توان در مقاومت‌های

اهمی:

از آنجایی که هر مقاومت الکتریکی قدرت تحمل یک جریان الکتریکی معین را دارد طبق رابطه: $P = R \cdot I^2$ نتیجه می‌گیریم هر مقاومت الکتریکی دارای یک قدرت مجاز ثابت است.

کارخانجات سازنده، مقاومت‌های الکتریکی را در توان‌های استاندارد تولید می‌کنند. معمولاً مقاومت‌های کربنی در توان‌های $\frac{1}{4}W, \frac{1}{2}W, 1W, 2W, 3W, 4W, 5W$ سیمی در توان‌های بیشتر از $2W$ ساخته می‌شوند.

با افزایش توان مجاز (توان قابل تحمل) مقاومت‌ها اندازه فیزیکی آن‌ها نیز بزرگ‌تر می‌شود (شکل ۶-۱۷) تصویری از انواع مقاومت‌های اهمی را در توان‌های مختلف با توجه به ابعاد آن‌ها نشان می‌دهد.




شکل ۶-۱۷- استانداردهای توان در مقاومت‌ها

۶-۳-۶- محاسبه هزینه برق مصرفی:

کار الکتریکی به وسیله دستگاهی به نام «کنتور» اندازه گیری می‌شود. تصویری از این وسیله را به همراه علامت اختصاری آن در شکل ۶-۱۸ مشاهده می‌کنید. کار الکتریکی را از رابطه زیر می‌توان محاسبه کرد:

$$W = V \cdot I \cdot t \Rightarrow W = P \cdot t$$

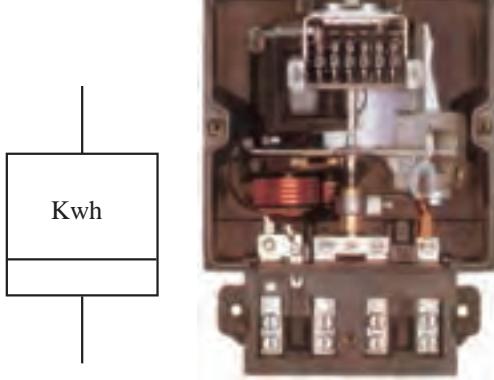

شکل ۶-۱۸

در رابطه کار الکتریکی اگر (P) بر حسب وات و t بر حسب ثانیه باشد W بر حسب وات ثانیه با ژول به دست می آید. چون وات ثانیه با ژول واحد کوچکی است، لذا برای محاسبه هزینه برق مصرفی منازل و کارخانجات از واحدهای بزرگ تر استفاده می شود. در مقیاس تجاری توان (h) را بر حسب کیلووات (kW) و زمان را بر حسب ساعت (h) در نظر می گیرند. به همین دلیل مبنای محاسبه قیمت برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت (kwh) سنجیده می شود.

رابطه ای که برای محاسبه هزینه برق مصرفی به کار

می رود برابر است با:


$$C_k = C \cdot W$$



شکل ۶-۱۹

C - قیمت یک کیلووات ساعت برق
 W - انرژی (کار الکتریکی) مصرفی بر حسب کیلووات ساعت
 C_k - قیمت کل برق مصرفی
 همان گونه که از روابط (W) و (C_k) مشخص است
 هر قدر توان مصرف کننده و یا زمان استفاده از آن بیشتر باشد، کار الکتریکی و هزینه برق مصرفی بیشتر خواهد شد.
 (شکل ۶-۱۹)

مثال: اگر ده لامپ ۱۰۰ واتی طبق شکل ۶-۲۰ به مدت ۲ ساعت روشن باشد هزینه برق مصرفی آنها چقدر است؟
 در صورتی که قیمت هر کیلووات ساعت ۵۰ ریال در نظر گرفته شود.

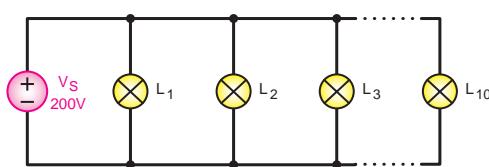

شکل ۶-۲۰

حل:
 $P = 10 \times 100_w = 1000_w = 1_{kW}$ توان مصرفی کل


$t = 2h$ زمان روشن بودن لامپ ها

$W = p \cdot t = 1 \times 2 = 2 \text{ kwh}$ انرژی مصرفی کل

$C_k = C \cdot W = 50 \times 2 = 100$ کل هزینه

۶-۶- ضریب بهره (راندمان الکتریکی)

طبق اصل «بقای انرژی» انرژی هیچ گاه از بین نمی رود و فقط از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شود. (شکل ۶-۲۱) در هنگام تبدیل انرژی ها به یکدیگر، مقداری از انرژی به مصرف مفید نمی رسد و به نوعی دیگر از انرژی تبدیل می شود که موردنظر ما نیست. این انرژی را «انرژی تلف شده» می نامند.

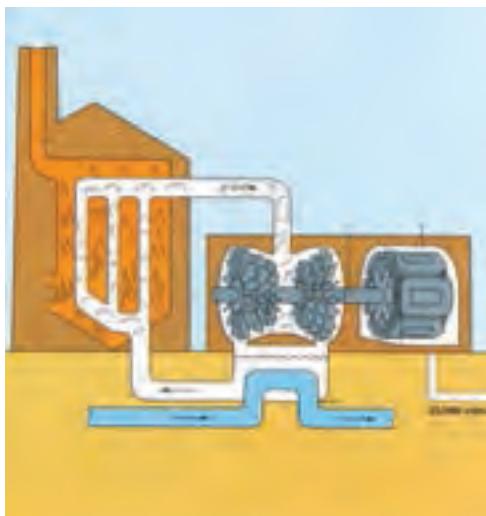

شکل ۶-۲۱- چگونگی تبدیل انرژی گرمایی به انرژی الکتریکی



شکل ۶-۲۲- موتور الکتریکی

مثلاً در یک موتور الکتریکی که انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی تبدیل می شود بخشی از انرژی الکتریکی موتور به صورت های زیر تلف می شود:

- الف - اصطکاک قسمت های مکانیکی گردند
- ب - حرارت در سیم های حامل جریان
- ج - حرارت در سیم پیچی و هسته



در عمل تمام انرژی الکتریکی دریافتی از شبکه به انرژی مکانیکی تبدیل نخواهد شد. با توجه به توضیحات بالا می توان نتیجه گرفت که انرژی یا توان داده شده به هر وسیله ای از انرژی یا توان دریافت شده از آن بیشتر است. از طرف دیگر مقدار توان تلف شده در همه دستگاه ها یکسان نیست، لذا لازم است تا با عاملی میزان کارآیی هر وسیله را بیان کنیم که معمولاً از اصطلاح «کارآیی» یا «راندمان» استفاده می شود. شکل ۶-۲۳ وضعیت مصرف کننده ها را از نظر ورودی و خروجی نشان می دهد.

به طور کلی نسبت توان گرفته شده (خروجی) به توان



الف - در مدت ۱ دقیقه سه جعبه را جابه جا کرده است.



ب - در مدت ۱ دقیقه ۴ جعبه را جابه جا کرده است.

شکل ۲۴-۶- جریان مقدار کار انجام شده در شکل ب بیشتر است. به همین خاطر راندمان کاری شکل ب بیشتر از شکل الف است.



شکل ۲۵-۶- مولد جریان متناوب

داده شده (ورودی) را بازده می گویند. ضریب بهره که معرف مقدار عددی راندمان است همیشه بر حسب درصد بیان می شود. هر قدر عدد راندمان بیشتر باشد نشان دهنده آن است که کیفیت کاری دستگاه بهتر است. اگر توان ورودی را با (P_1) و توان خروجی را با (P_2) و ضریب بهره را با (η - آتا) نشان دهیم رابطه آن به صورت زیر خواهد شد:

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100$$

اگر به جای P_1 و P_2 معادل آن ها را قرار دهیم رابطه دیگری برای راندمان به دست می آید که بر حسب انرژی های ورودی و خروجی است.

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{\frac{W_2}{t}}{\frac{W_1}{t}} \Rightarrow \eta = \frac{W_2}{W_1} \times 100$$

مثال: مولدی با قدرت ۵Wk (شکل ۶-۲۵) حداقل می تواند انرژی الکتریکی ۴۴ لامپ ۲۲۰ ولتی ۵/۰ آمپری را تأمین کند. حساب کنید راندمان آن چند درصد است؟

$$P = V \cdot I = 220 \times 5/0 = 110W$$

$$\text{توان همه لامپ} = 44 \times 110 = 4840W$$

$$P_1 = 5kW = 5 \times 1000 = 5000W$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} \times 100 = \frac{4840}{5000} \times 100 = 96.8\%$$


در محاسبه میزان راندمان یک وسیله الکتریکی باید به نوع توان یا انرژی ورودی و خروجی آن توجه کرد در محاسبه مقدار راندمان یا کارآیی را در نظر داشت.

همان طوری که مشاهده می شود راندمان یا کارآیی دستگاه از طریق نسبت توان دریافتی به توان داده شده به سیستم به دست می آید.



مثالاً همان طوری که در شکل ۶-۲۶ مشاهده می‌شود، در یک موتور الکتریکی توان ورودی آن (P_1) از نوع انرژی الکتریکی است در صورتی که توان خروجی آن (P_2) از نوع انرژی مکانیکی می‌باشد.

هم‌چنین در یک لامپ توان ورودی (P_1) انرژی الکتریکی است و توان خروجی (P_2) از نوع انرژی نورانی می‌باشد.

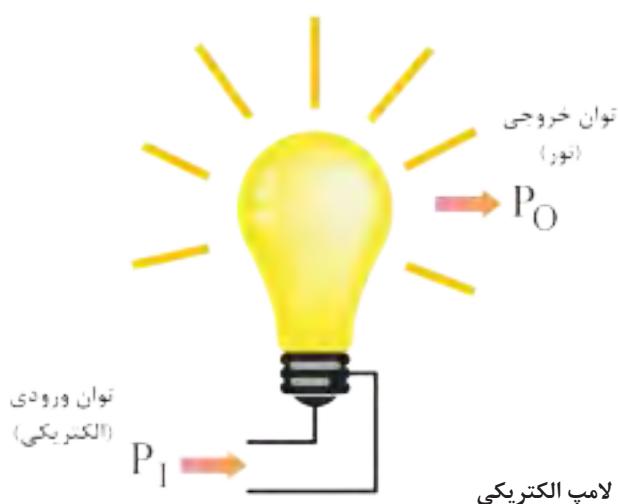

شکل ۶-۲۶-ع- مصرف کننده‌های الکتریکی با توان‌های خروجی متفاوت

روی پلاک مشخصات و یا بدنه تمامی دستگاه‌ها توان خروجی نوشته می‌شود چون مقدار کار مفیدی که وسایل برای ما انجام می‌دهند اهمیت دارد.



آزمون پایانی (۶)



۱- عامل اصلی جهت کار انجام شده در الکتریسیته چیست؟

الف - حرکت جسم
ب - اعمال پتانسیلی برابر V ولت

ج - عبور q کولن بار
د - داشتن حرکت دورانی

۲- کدامیک از روابط زیر صحیح است؟

$$w = \frac{F}{d} \quad w = \frac{V \cdot I}{t} \quad w = \frac{V}{q}$$

$$w = R \cdot I \cdot t \quad d =$$

۳- علت به وجود آمدن حرارت در هنگام جاری شدن جریان در سیم چیست؟

الف - سرعت زیاد الکترون‌های آزاد
ب - داشتن حرکت ضربانی


ج - اصطکاک ناشی از حرکت الکترون‌های آزاد
د - کوچک بودن سطح مقطع سیم

۴- اگر کلید K مدار شکل ۶-۲۷ به مدت ۵ دقیقه بسته باشد در اطراف لامپ به ترتیب چه کالری

گرمای و چند ژول کار انجام شده است؟

الف - ۱۲۵۰۰ و ۲۵۰۰۰
ب - ۲۵۰۰۰ و ۱۲۵۰۰

ج - ۴۳۲۰ و ۱۸۰۰۰

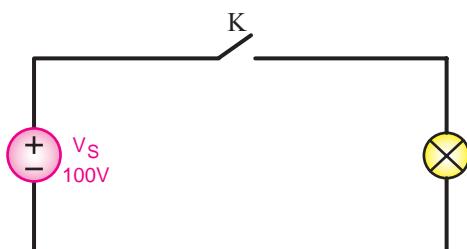

شکل ۶-۲۷

۵- مقدار جریان I و توان مقاومت R مدار شکل ۶-۲۸ به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟



۶- جرثقیلی با نیروی ۴۰۰۰ نیوتون طی ۲ دقیقه باری را $2/5$ متر جابه جا کرده است. شکل ۶-۲۸

تون این ماشین چند وات است؟

الف - ۱۲۰۰
ب - $83/3$
ج - $56/1$

۷- توان $45/0$ وات معادل کدامیک از موارد زیر است؟

الف - 45kw
ب - 45mW
ج - $4,5\text{W}$



۸- ضریب بهره منبع غذیه‌ای با قدرت دریافتی $W_6 = 0$ و توان خروجی معادل $W_5 = 0$ چند درصد است؟

- الف - $50/5$ ب - $80/2$ ج - $83/3$ د - $86/6$

۹- در صورتی که قیمت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 50 ریال باشد، هزینه برق مصرفی یک المتن بخاری برقی با مشخصات $A_5 = 7200$ در مدت 5 ساعت کار چند ریال است؟

- الف - 350 ب - 250 ج - 450 د - 500

۱۰- توان خروجی یک موتور dc با مشخصات پلاک نشان داده شده در شکل ۶-۲۹ چند وات است؟

پلاک موتور
 $U = 220[V]$
 $I = 5[A]$
 $\eta = 90\%$

شکل ۶-۲۹

۱۱- انرژی گرمایی، که در اثر عبور جریان الکتریکی در سیم هدر می‌رود، نام دارد.

۱۲- برای اندازه‌گیری توان مصرفی در مدارهای الکتریکی از وسیله‌ای به نام استفاده می‌شود.

۱۳- هرچه توان مصرف کننده بیشتر باشد مقدار جریان دریافتی آن از شبکه است.

۱۴- مبنای محاسبه برق مصرفی بر حسب کیلووات ساعت است. صحیح غلط

۱۵- برای بیان میزان کارآیی هر وسیله از اصطلاح توان خروجی استفاده می‌شود. صحیح غلط



مطلوب مربوط به سؤالاتی را که نتوانسته اید پاسخ دهید مجدداً مطالعه و آزمون را تکرار کنید.



خودآزمایی عملی

- ۱- مشخصات چند نمونه اتو را یادداشت کنید (نمونه‌ای از این وسیله در شکل ۶-۳۰ نشان داده شده است) و مقدار گرمایی را که در مدت یک دقیقه ایجاد می‌کنند، بحسب کیلو کالری به دست آورید.



شکل ۶-۳۰

- ۲- مشخصات کلیه وسایل الکتریکی موجود در منزل را به همراه مدت زمان استفاده از آن‌ها یادداشت کنید (نمونه‌هایی از این وسایل در شکل ۶-۳۱ آمده است) سپس هزینه برق مصرفی را در طی دو ماه با فرض این که قیمت هر کیلووات ساعت ۴۰ ریال باشد، به دست آورید.



شکل ۶-۳۱