

واحد کار چهارم


سلول فتوالکتریک

هدف کلی

نصب و سیمکشی فتوسل

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

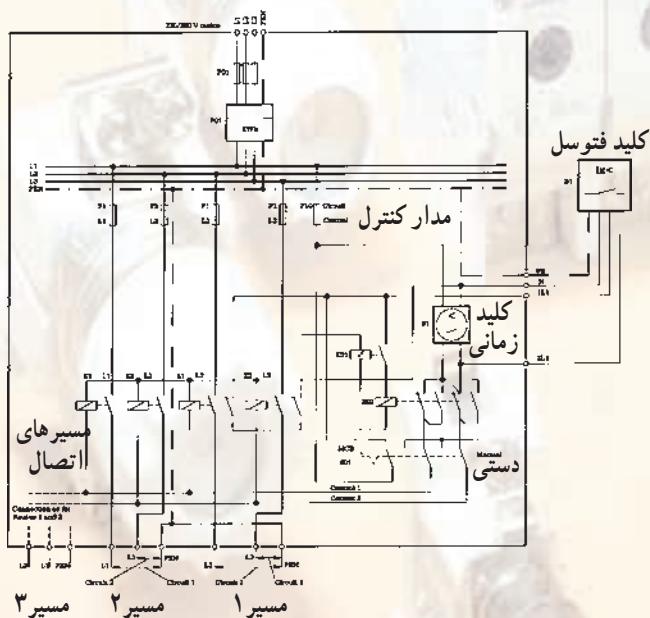- ۱- اصول کار و کاربرد فتوسل را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب و سیمکشی فتوسل را بیان کند.
- ۳- فتوسل را نصب و سیمکشی کند.



مدار سیستم روشنایی خیابان (سیستم کنترل رادیو)

پیش آزمون (۴)

۱- کابل نرم شده‌ی استاندارد VDE با سیم مسی با عایق PVC سیم و پوشش کابل با کدام علامت نشان داده می‌شود؟

الف - NYY

ب - NAYY

ج - NYM

د - ANYM

۲- منظور از سیم نمره‌ی ۲/۵ چیست؟

الف - سیم با قطر mm ۲/۵

ب - سیم با سطح مقطع mm^۲ ۲/۵

ج - سیم با قطر cm ۲/۵

د - سیم با سطح مقطع mm^۲ ۰/۰۲۵

۳- فتوسل در چه محلی باید نصب شود؟

الف - زیرزمین، داخل موتورخانه

ب - داخل تابلو برق

ج - داخل اتاق

د - در معرض نور طبیعی باشد.

۴- فتوسل به چه منظوری به کار می‌رود؟

الف - برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک چراغ‌های معابر

ب - برای روشن کردن لامپ‌های محوطه

ج - برای ایجاد ولتاژ و خاموش کردن لامپ‌های معابر


د - برای روشن و خاموش کردن راه‌پله‌ها

۱-۴- سلول فتوالکتریک


از سلول‌های فتوالکتریک برای خود کار کردن چراغ‌های معابر استفاده می‌شود. به این ترتیب، چراغ‌ها به طور خودکار با تاریک شدن هوا، روشن و با روشن شدن هوا خاموش می‌شوند. سلول در فتوالکتریک یا فتوسل در انواع مختلف ساخته می‌شود، در اینجا با دونوع آن آشنا می‌شویم.

فتوسل با سلول مقاومت نوری

این نوع سلول دارای سلول مقاومت نوری یا فتورزیستانس می‌باشد. همان‌طور که در شکل (۱-۴) می‌بینید سیم‌های سفید و مشکی به ولتاژ شبکه برق شهر (220 V) وصل می‌شوند. هنگام تاریک بودن هوا، مقدار مقاومت نوری زیاد است و جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت فشار بی‌متال روی میکروسویچ باعث می‌شود که فاز از طریق سیم قرمز رنگ به چراغ‌ها برسد. به سر دیگر چراغ‌ها سیم نول وصل است، در نتیجه روشن هستند. با روشن شدن هوا، مقاومت نوری کم می‌شود؛ جریان از المنت حرارتی، عبور کرده، آن را گرم می‌کند. در این حالت بی‌متال خم می‌شود، میکروسویچ مدار را باز می‌کند و سبب خاموش شدن چراغ‌ها می‌شود. با تاریکی هوا جریان المنت حرارتی، قطع و بی‌متال سرد می‌شود و به جای اول خود بر می‌گردد. در نتیجه چراغ‌ها روشن می‌شوند.

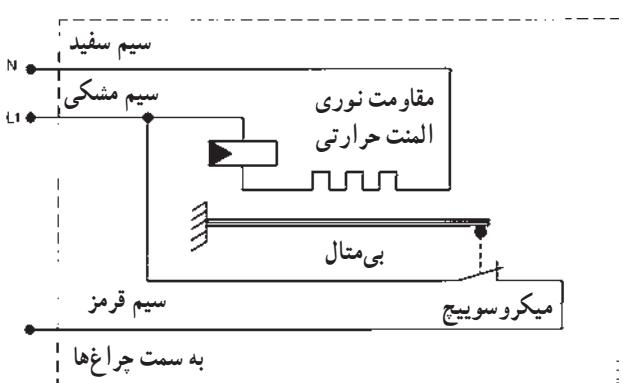

شکل ۱-۴- ساختمان و مدار داخلی فتوسل با مقاومت نوری

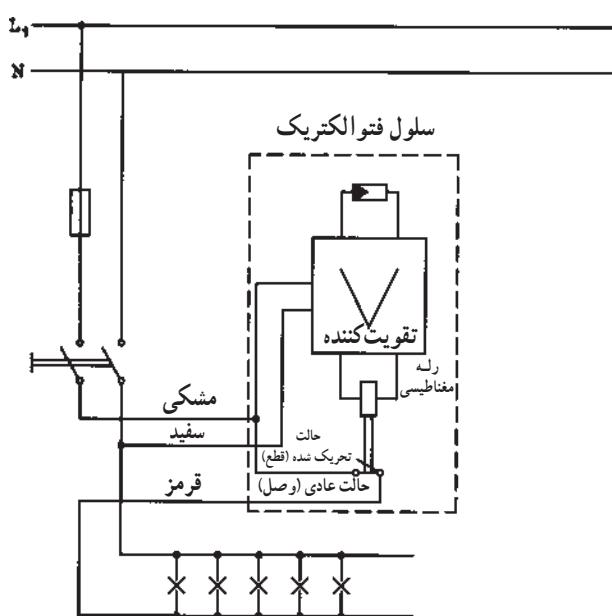

شکل ۲-۴- مدار فتوسل با تقویت کننده


فتوسل با تقویت کننده الکترونیکی

- در نوع دیگر فتوسل به کمک یک تقویت کننده جریان، یک رله مغناطیسی را برای قطع مدار، فعال می‌کنند تا با روشن شدن هوا مدار را قطع کند (شکل ۲-۴).

۴-۲- نصب و سیم‌کشی مدار سلول فتوالکتریک

فتوسل را در محلی نصب می‌کنند که در معرض نور طبیعی باشد (شکل ۴-۳). فتوسل‌ها معمولاً دارای سه ترمینال هستند که به دو تای آن فاز و نول وصل می‌شود. سومی برگشت فاز می‌باشد که به لامپ‌ها وصل است. معمولاً سیم‌های فتوسل دارای رنگ مشکی برای فاز، سفید برای نول و قرمز برای برگشت فاز می‌باشند.



شرایط نوری مناسب می‌تواند میزان خطرات را کاهش دهد و دقت کار را بالا ببرد.

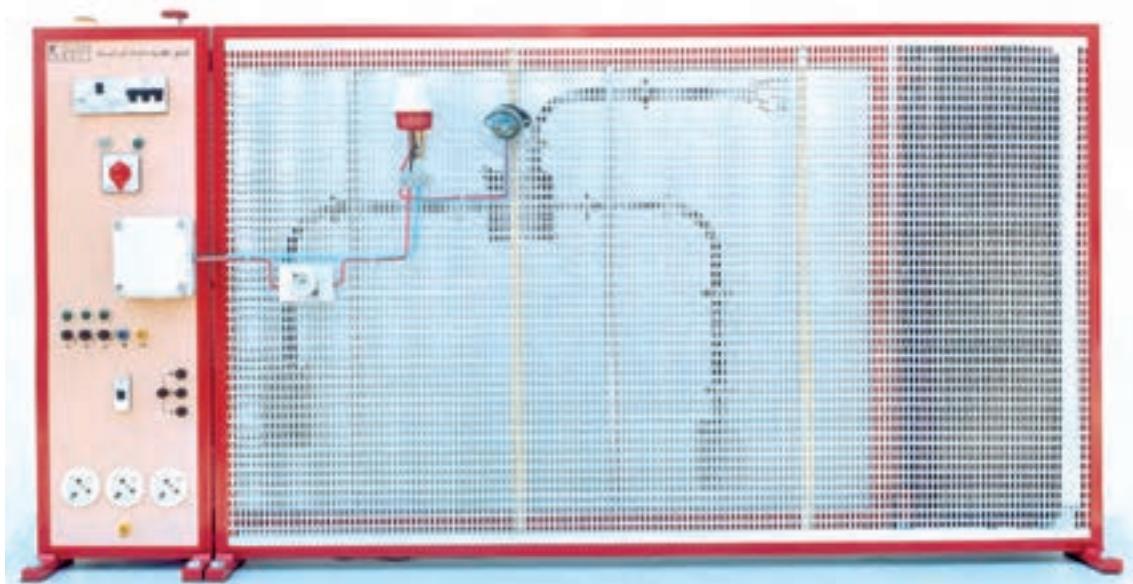

شکل ۴-۳- نصب فتوسل

زمان : ۳ ساعت

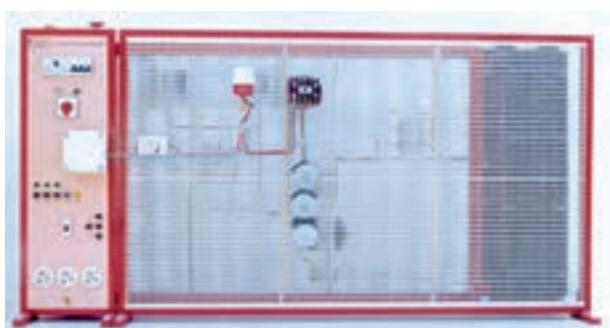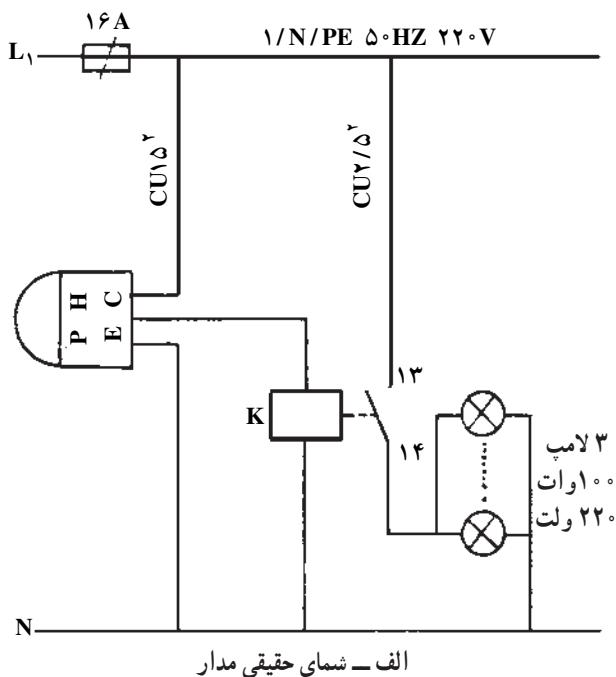قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت
۴-۲ توجه کنید.



ب - تصویر مدار عملی

۴-۳-۱ - کار عملی شماره ۱۴: کنترل (روشن و خاموش کردن) ۳ عدد لامپ توسط فتوسل و کنتاکتور
۴-۳-۲ - وسایل مورد نیاز

- فتوسل ۱ عدد
- کنتاکتور ۱۶ A ۱ عدد
- لامپ ۱۰۰ وات ۲۲۰ ولتی ۳ عدد
- سیم نمره $1/5\text{mm}^2$ ۵ متر
- سیم نمره $2/5\text{mm}^2$ ۵ متر
- تابلو مشبک ۱ عدد
- پایه لامپ روکار ۳ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- دم باریک ۱ عدد
- پیچ گوشتشی ۱ عدد
- مقدار مورد نیاز ۱ عدد
- انبردست ۱ عدد
- فیوز ۱۶ A ۱ عدد
- فازمتر ۱ عدد
- آمومتر ۱ عدد

۴-۳-۲ - مراحل انجام کار:

■ مداری مطابق شکل ۴-۴ روی تابلوی مشبک نصب کنید.

- مدار را سیم کشی کنید.
- با دادن نور به فتوسل و تاریک کردن اطراف فتوسل لامپ ها را روشن و خاموش و مدار را آزمایش کنید.

شکل ۴-۴

۴-۴- آزمون پایانی عملی (۴)

کنترل دو گروه لامپ توسط یک فتوسل و دو کنتاکتور و سایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

در هنگام اجرای کار عملی نکات ایمنی را به طور دقیق رعایت کنید زیرا در ارزیابی پایانی دخالت دارد. همچنین ابزار را به طور صحیح به کار ببرید تا با توجه به زمان داده شده بتوانید کار را به اتمام برسانید. تعجیل در کار موجب بروز استرس و نهایتاً کاهش کیفیت کار عملی می شود.


۱۵ عدد	فتوسل
۱۵ عدد	فیوز ۱۶A
۱۵ عدد	کلید یک فاز ۱۶A
۱۵ عدد	کنتاکتور کمکی K_1 ۴A
۱۵ عدد	کنتاکتورهای K_2 و K_3 ۱۶A
۶ متر	سیم نمره $1/5mm^2$
۶ متر	سیم نمره $2/5mm^2$
۱۵ عدد	تابلو مشبك
۱۵ عدد	پایه لامپ روکار
۱۵ عدد	سیم چین
۱۵ عدد	سیم لخت کن
۱۵ عدد	دم باریک
۱۵ عدد	پیچ گوشتشی
۳۰۰ عدد	پیچ و مهره
۱۵ عدد	انبردست
۱۵ عدد	فاز متر
۵ عدد	آومتر
۱۵ عدد	لامپ W ۱۰۰V، ۲۲۰V

مراحل انجام کار:

■ فیوز، کلید یک فاز، فتوسل، کنتاکتور کمکی K_1 ، کنتاکتورهای K_2 و K_3 و سریچ لامپ‌ها را روی تابلو مشبك نصب کنید.

■ مدار را سیم کشی کنید.

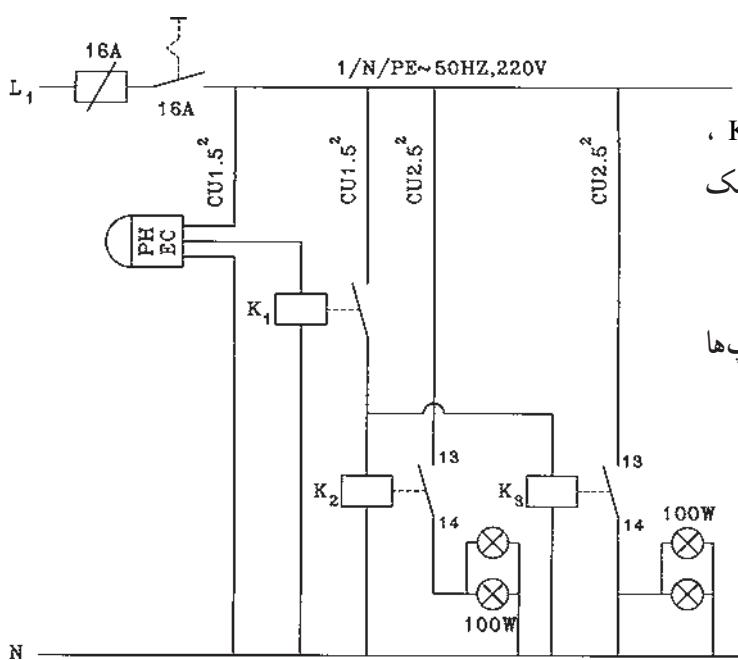■ با دادن نور به فتوسل و تاریک کردن اطراف آن لامپ‌ها را روشن و خاموش و مدار را آزمایش کنید.



آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- برای روشن کردن چراغ‌های معابر هنگام روشن شدن هوا و خاموش کردن آن‌ها به طور اتوماتیک، از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - فتوسل
ب - چراغ چشمک‌زن
ج - رله‌ی حرارتی
د - کنتاکتور
- ۲- در فتوسل همراه فتوالمان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - رله‌ی مغناطیسی
ب - رله‌ی حرارتی
ج - تقویت‌کننده
د - هر سه
- ۳- در فتوالمان مقاومتی با افزایش نور، مقاومت مدار می‌شود و شدت جریان مدار داخلی
- الف - زیاد - کاهش می‌یابد.
ب - زیاد - زیاد می‌شود.
ج - کم - افزایش می‌یابد.
د - کم - کم می‌شود.
- ۴- فتوسل در چه محلی باید نصب شود؟
- الف - داخل اتاق
ب - در محلی که در معرض نور طبیعی باشد.
ج - زیرزمین، داخل موتورخانه
د - داخل تابلو برق
- ۵- علامت  چیست؟
- الف - فتوالمان
ب - تقویت‌کننده
ج - رله‌ی زمانی
د - رله‌ی حرارتی

واحد کار پنجم

دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

هدف کلی

نصب و سیم‌کشی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مشخصات و کارکرد وسایل اندازه‌گیری الکتریکی را توضیح دهد.
- ۲- اصول سیم‌کشی و نصب و اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی بیان کند.

۳- دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی را نصب و راهاندازی کند.



پیش آزمون (۵)

- ۱- با افزایاد مقاومت مدار در ولتاژ ثابت، تغییرات توان مصرفی کدام است؟
 الف) کاهش ب) افزایش ج) بدون تغییر د) ممکن است کم یا زیاد شود.
- ۲- یک پیل به نیروی محرکه 11V و مقاومت داخلی 2Ω به مقاومت R وصل شده است. در صورتی که جریان A از مدار بگذرد مقاومت R چند اهم است؟
 الف) 2° ب) 5° ج) 3° د) 1°
- ۳- واحد توان مصرفی در مقاومت اهمی کدام است؟
 الف) VAh ب) W ج) VA
- ۴- نیروی محرکه مغناطیسی یک مدار عبارتست از:
 الف) آمپر دور آن مدار
 ب) آمپر در مقاومت مغناطیسی مدار
 ج) مقاومت مغناطیسی در تعداد حلقه های یک سیم پیچ
 د) فلوی مغناطیسی در آمپر مدار
- ۵- کمیتی که باعث جلوگیری و کاهش جریان مغناطیسی (۵) می شود، کدام است؟
 الف) فلوی مغناطیسی
 ب) شدت میدان مغناطیسی
 ج) مقاومت مغناطیسی
 د) اندوکسیون مغناطیسی
- ۶- توان مصرفی مداری 1000W و توان ظاهری آن 2000V ولت آمپر است. ضریب قدرت مدار کدام است؟
 الف) $0/2^\circ$ ب) 5° ج) 2° د) $0/5^\circ$
- ۷- علامت K° و W° به ترتیب نمادهای چه نوع دستگاه اندازه گیری الکتریکی هستند؟
 الف) حرارتی، الکترواستاتیکی
 ب) حرارتی، الکترودینامیکی
 ج) ویراسیونی، الکترواستاتیکی
 د) ویراسیونی، الکترودینامیکی
- ۸- خطای سنجش در اندازه گیری الکتریکی چیست؟
 الف) مقدار حقیقی به اضافه مقدار سنجیده شده
 ب) مقدار سنجیده شده ضرب در مقدار حقیقی
 ج) مقدار سنجیده شده منهای مقدار حقیقی
 د) مقدار حقیقی منهای مقدار سنجیده شده
- ۹- برای اندازه گیری انرژی مصرفی الکتریکی از چه وسیله ای اندازه گیری استفاده می شود؟
 الف) وات متر ب) کنتور ج) وارمتر د) ولت متر