

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی

دوره دوم متوسطه

شاخه : کارداش

زمینه : صنعت

گروه تحصیلی : برق و رایانه

رشته های مهارتی : برق صنعتی، برق ساختمان، نصب و سرویس آسانسور، تابلوسازی برق صنعتی
نام استاندارد مهارتی مبنا : برق صنعتی درجه (۲)

کد استاندارد متولی : ۸-۵۵/۱۵/۴

۱۳۹۵	متون درسی شاخه کارداش، زمینه صنعت، گروه تحصیلی برق و رایانه، رشته های مهارتی برق صنعتی، برق ساختمان و ...
۱۴۲۱ س/	برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تأليف : دفتر تأليف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کارداش.
۱۳۹۵	۱۹۰ ص. : مصور. — شاخه کارداش
۱۳۹۵	۴۲۱ م/ فریدون قیطرانی، فریدون علومی. — تهران : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، ۱۳۹۵.
۶۲۱	۳۱۹ / مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکتریکی / مؤلف : غلامعلی سرابی تبریزی؛ ویراستاران فنی :



وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

برنامه‌ریزی محتوا و نظارت بر تألیف : دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

نام کتاب : مدارهای روشنایی و اندازه‌گیری الکترونیکی - دوره دوم متوسطه - ۳۱۰۱۵۹

مؤلف : غلامعلی سراجی تبریزی

وبراستار فنی : فریدون قیطرانی، فریدون علومی

وبراستار ادبی : ماهدخت عقیقی

آماده‌سازی و نظارت بر چاپ و توزیع : اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی)

تلفن: ۹۰۹۸۳۱۱۶۱، ۸۸۸۳۰۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبسایت : www.chap.sch.ir

رسم : محمدمهدی قیومیان

صفحه‌آرا : شهرزاد قنبری، صغیری عابدی

طراح جلد : طاهره حسن‌زاده


ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، ۰۴۴۹۸۵۱۶، کد پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهما می خاص»

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ اول ۱۳۹۵

حق چاپ محفوظ است.

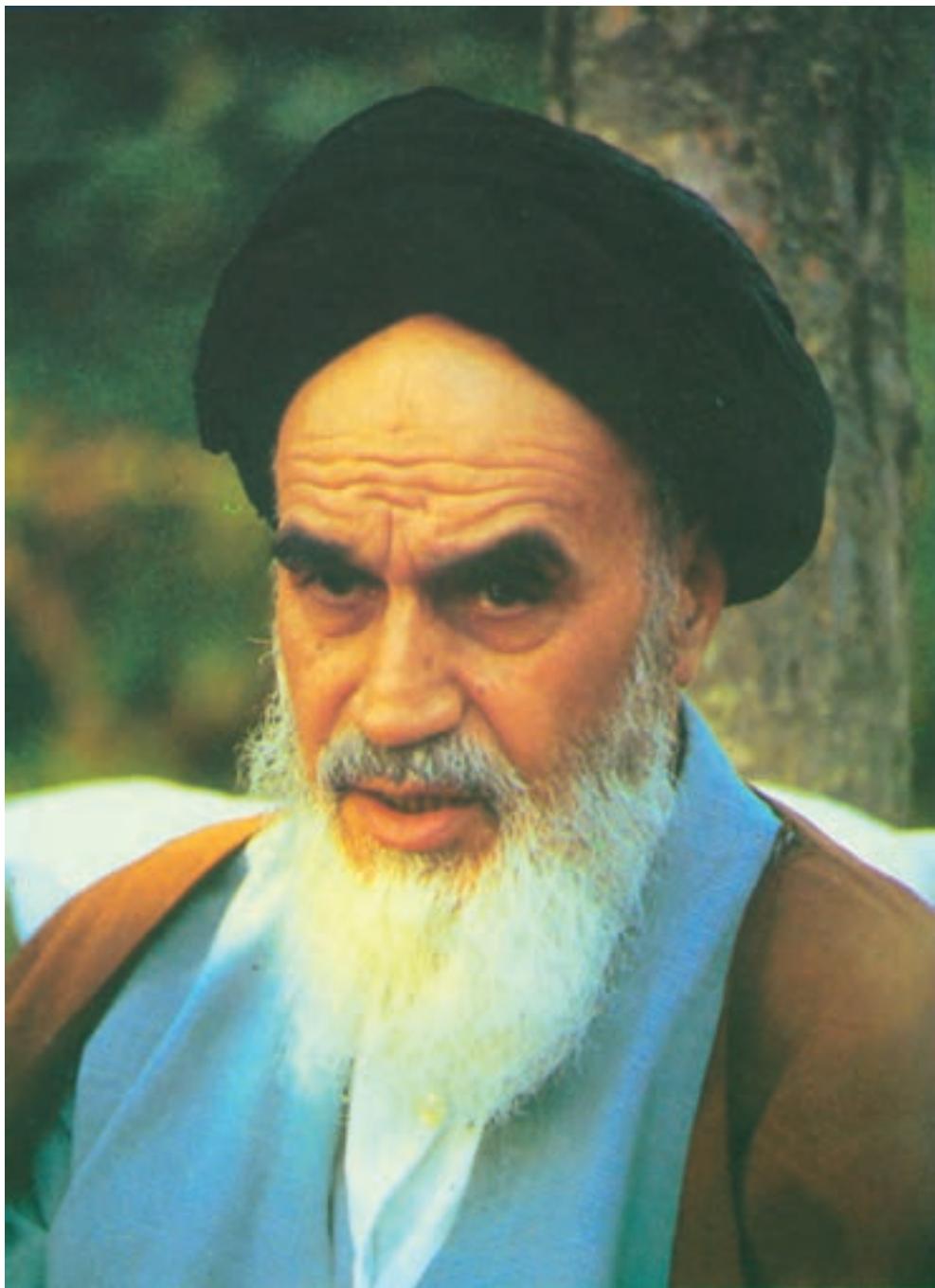

شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشد و از اثکای به ا جانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه الشّریف»

مقدمه‌ای بر چگونگی برنامه‌ریزی کتاب‌های پوダメنی

برنامه‌ریزی تألف «پوダメن‌های مهارت» یا «کتاب‌های تخصصی شاخه‌ی کارداش» بر مبنای استانداردهای «مجموعه برنامه‌های درسی رشته‌های مهارتی شاخه‌ی کارداش، مجموعه‌ی هشت» صورت گرفته است. براین اساس ابتدا توانایی‌های هم‌خانواده (Harmonic Power) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. سپس مجموعه مهارت‌های هم‌خانواده به صورت واحدهای کار تحت عنوان (Unit) دسته‌بندی می‌شوند. در نهایت واحدهای کار هم‌خانواده با هم مجدداً دسته‌بندی شده و پوダメن مهارتی (Module) را شکل می‌دهند.

دسته‌بندی «توانایی‌ها» و «واحدهای کار» توسط کمیسیون‌های تخصصی با یک نگرش علمی انجام شده است به گونه‌ای که یک سیستم بoya بر برنامه‌ریزی و تألف پوダメن‌های مهارت نظارت دائمی دارد.
با روش مذکور یک «پوダメن» به عنوان کتاب درسی مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش در «شاخه‌ی کارداش» چاپ سپاری می‌شود.

به طور کلی هر استاندارد مهارت به تعدادی پوダメن مهارت (M_1 و M_2 و ...) و هر پوダメن نیز به تعدادی واحد کار (U_1 و U_2 و ...) و هر واحد کار نیز به تعدادی توانایی (P_1 و P_2 و ...) تقسیم می‌شوند. به طوری که هنرجویان در بیان آموزش واحدهای کار (مجموع توانایی‌های استاندارد مربوطه) و کلیه پوダメن‌های هر استاندارد، تسلط و مهارت کافی در بخش نظری و عملی را به گونه‌ای کسب خواهند نمود که آمادگی کامل را برای شرکت در آزمون جامع نهایی جهت دریافت گواهینامه مهارت به دست آورند. بدیهی است هنرآموزان و هنرجویان ارجمند شاخه‌ی کارداش و کلیه عزیزانی که در امر توسعه آموزش‌های مهارتی فعالیت دارند، می‌توانند ما را در غنای کیفی پوダメن‌ها که برای توسعه آموزش‌های مهارتی تدوین شده است رهنمون و یاور باشند.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألف کتاب‌های درسی

فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

برای استفاده مستقیم از انرژی الکتریکی از پریز و برای مصارف روشنایی از کلیدهای روشنایی استفاده می‌شود.

در نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی ابتدا باید نقشه مدار طراحی شود. این نقشه معمولاً به صورت تک خطی ترسیم می‌شود.

نقشه‌ها و علامتی که در این پیمانه گنجانیده شده، بر مبنای استاندارد IEC می‌باشد.

در مدارهای روشنایی از وسایل حفاظتی مثل فیوزهای فشنگی و کلیدهای مینیاتوری استفاده می‌شود. فیوزها و کلیدهای مینیاتوری طوری انتخاب می‌شوند که در شرایط عادی مدار را قطع نکنند. همچین میزان آمیر آن ها باید آن قدر زیاد باشد که بار اضافی و یا اتصال کوتاه مورد نظر را قطع نکنند. برای اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی از دستگاه‌های اندازه‌گیری استفاده می‌شود. اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی به استفاده کننده این امکان را می‌دهد که سیستم را کنترل، ارزیابی و اصلاح کنند.

مشاغلی که فرآگیران این پیمانه می‌توانند دارا باشند، شامل نصاب و سیم کش روشنایی ساختمان‌های مسکونی و کارخانه‌ها و نصاب و سیم کش وسایل اندازه‌گیری الکتریکی روی تابلوها در حد درجه دو می‌باشد.

این پودمان از ۶ واحد کار تشکیل شده است. سه واحد کار در جلد اول و سه واحد کار دیگر در جلد دوم ارائه شده است.

بدیهی است فرآگیران عزیز پس از گذراندن این دو جلد به هدف نهایی پودمان ۴ خواهند رسید.

مؤلف

فهرست

عنوان

صفحه

۱	واحد کار اول : نصب و سیم کشی فیوزها
۲	پیش آزمون (۱)
۳	۱- ساختمان فیوزهای ذوب شونده
۴	۲- ساختمان فیوز
۶	۳- فیوزهای مینیاتوری و آلفا و ساختمان داخلی آنها
۷	۴- کار عملی شماره (۱)
۱۰	آزمون پایانی (۱)
۱۱	۵- آزمون پایانی عملی (۱)
۱۲	واحد کار دوم : نقشه کشی و نقشه خوانی برق
۱۳	پیش آزمون (۲)
۱۴	۱- علائم اختصاری مدارهای روشنایی
۱۵	۲- انواع نقشه های مدارهای روشنایی
۱۶	۳- نقشه کشی مدارهای روشنایی
۲۴	۴- علائم اختصاری حفاظتها و حفاظت کننده های الکتریکی
۲۵	۵- علائم اختصاری دستگاه های خبری و صوتی
۲۶	۶- ترسیم انواع نقشه مدارهای خبری و صوتی
۲۹	۷- علائم اختصاری منابع تغذیه
۳۰	۸- علائم اختصاری سیم ها، کابل ها، انشعبات، اتصالات و لوله کشی
۲۲	۹- علائم اختصاری مدار سلول فتو الکتریک
۲۲	۱۰- نقشه های مدار سلول فتو الکتریک
۲۳	۱۱- علائم اختصاری دستگاه های اندازه گیری تک فاز و سه فاز
۲۵	۱۲- نقشه کشی مدارهای دستگاه های اندازه گیری الکتریکی تک فاز و سه فاز
۲۷	۱۳- علائم اختصاری زنر اتور جریان متناوب سه فاز
۴۰	۱۴- علائم اختصاری الکترو موتورهای القایی (شکل ۲-۴۶)
۴۰	۱۵- علائم اختصاری فلوتر سویچ (کلید شناور)، لیمیت سویچ (کلید حد) و میکرو سویچ (شکل ۲-۴۷)
۴۱	۱۶- علائم اختصاری کلیدهای دستی سه فاز
۴۲	۱۷- نقشه های مدار راه اندازی الکترو موتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی
۴۴	۱۸- علائم اختصاری کنتاکتورها، رله های زمانی، شستی های استوپ و استارت
۴۵	۱۹- نقشه های مدار راه اندازی الکترو موتورهای سه فاز توسط کنتاکتور و استوپ و استارت

۵۰	۲-۲۰- علام اختصاری الکتروموتورهای یک فاز
۵۰	۲-۲۱- مدار راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتور
۵۲	۲-۲۲- نقشه های راه اندازی موتورها به وسیله کنتاکتورها
۶۰	۲-۲۳- کار عملی شماره (۲)
۶۱	۲-۲۴- کار عملی شماره (۳)
۶۱	۲-۲۵- کار عملی شماره (۴)
۶۲	۲-۲۶- کار عملی شماره (۵)
۶۵	۲-۲۷- کار عملی شماره (۶)
۶۶	۲-۲۸- کار عملی شماره (۷)
۶۷	۲-۲۹- کار عملی شماره (۸)
۶۸	آزمون پایانی (۲)
۷۹	۳-۰- آزمون پایانی عملی (۲)
۸۱	واحد کار سوم : مدارهای روشنایی
۸۲	پیش آزمون (۳)
۸۴	۳-۱- حفاظت واینی در نصب پریزها و مدارهای روشنایی
۸۵	۳-۲- انواع پریزهای یک فاز و سه فاز روکار
۸۷	۳-۳- ابزار و لوازم سیم کشی
۸۹	۳-۴- نصب و سیم کشی انواع پریزهای تک فاز و سه فاز
۹۱	۳-۵- کلیدهای روشنایی روکار
۹۳	۳-۶- لامپ رشته ای
۹۴	۳-۷- لامپ فلورسنت
۹۶	۳-۸- نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی کلیدهای یک پل، سری، تبدیل با لامپ های رشته ای و فلورسنت
۱۰۰	۳-۹- کار عملی شماره (۹)
۱۰۲	۳-۱۰- کار عملی شماره (۱۰)
۱۰۳	۳-۱۱- کار عملی شماره (۱۱)
۱۰۴	۳-۱۲- کار عملی شماره (۱۲)
۱۰۵	۳-۱۳- کار عملی شماره (۱۳)
۱۰۹	آزمون پایانی (۳)
۱۱۳	۳-۱۴- آزمون پایانی عملی (۳)
۱۱۵	واحد کار چهارم : سلول فتوالکتریک
۱۱۶	پیش آزمون (۴)
۱۱۷	۴-۱- سلول فتوالکتریک

۱۱۸	۴-۲- نصب و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک
۱۱۹	۴-۳- کار عملی شماره (۱۴)
۱۲۰	آزمون پایانی (۴)
۱۲۱	۴-۴- آزمون پایانی عملی (۴)

۱۲۲	واحد کار پنجم : دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
۱۲۳	پیش آزمون (۵)
۱۲۴	۱-۵- انواع سنجش، خطاب، حساسیت و مشخصات دستگاه های اندازه گیری
۱۲۹	۲-۵- سیستم های اندازه گیری در دستگاه های نشان دهنده ای عقریه ای (انحرافی)
۱۴۰	۳-۵- دستگاه های اندازه گیری کمیت های الکتریکی
۱۴۹	۴-۵- نصب و سیم کشی دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
۱۵۳	۵-۵- نکات اینمنی و حفاظتی هنگام کار روی مدار دستگاه های اندازه گیری الکتریکی
۱۵۵	۶-۵- کار عملی شماره (۱۵)
۱۵۷	۷-۵- کار عملی شماره (۱۶)
۱۵۸	۸-۵- کار عملی شماره (۱۷)
۱۵۹	۹-۵- کار عملی شماره (۱۸)
۱۶۰	۱۰-۵- کار عملی شماره (۱۹)
۱۶۱	آزمون پایانی (۵)
۱۶۴	۱۱-۵- آزمون پایانی عملی (۵)

۱۶۶	واحد کار ششم : حفاظت اشخاص و ابزار
۱۶۷	پیش آزمون (۶)
۱۶۹	۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق گرفنگی
۱۶۹	۲-۶- سیستم حفاظت توسط سیم زمین
۱۷۷	۳-۶- حفاظت توسط عایق کاری
۱۷۷	۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم
۱۷۸	۵-۶- حفاظت توسط ترانسفورماتور جدا کننده
۱۷۸	۶-۶- حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI)
۱۸۲	۷-۶- کار عملی شماره (۲۰)
۱۸۳	آزمون پایانی (۶)
۱۸۶	۸-۶- آزمون پایانی عملی (۶)

۱۸۷	پاسخ آزمون های پایانی
-----	-----------------------------

۱۸۹	منابع
-----	-------------

هدف کلی پو دمان

نصب و سیم کشی مدارهای روشنایی و اندازه گیری الکتریکی

ساعت			عنوان توانایی	شماره توانایی	واحد
نظری	عملی	جمع			
۸	۲	۶	نصب و سیم کشی فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک	۱۶	۱
۳۸	۱۸	۲۰	نقشه خوانی و نقشه کشی تابلوها و مدارات الکتریکی	۲۳	۲
۴۶	۴۰	۶	نصب و سیم کشی انواع پریزهای ساده و ارت دار یک فاز و سه فاز و مدارات روشنایی	۲۷	۳
۶	۴	۲	نصب و سیم کشی مدار سلول فتوالکتریک	۲۸	۴
۵۰	۳۰	۲۰	نصب و سیم کشی دستگاه های اندازه گیری	۲۹	۵
۲۵	۱۰	۱۵	نصب و سیم کشی وسائل حفاظت الکتریکی اشخاص و دستگاه های الکتریکی	۳۳	۶
۱۷۳	۱۰۴	۶۹	جمع کل		

واحد کار اول

نصب و سیم کشی فیوزها

هدف کلی

نصب و سیم کشی فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک

هدف های رفتاری : فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کاربرد و ساختمان فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک را بیان کند.
- ۳- کدهای رنگی فیوزهای فشنگی را نام بيرد.
- ۴- فیوزهای ذوب شونده و اتوماتیک را نصب کند.

ساعات آموزش		
جمع	عملی	نظری
۸	۲	۶

پیش آزمون (۱)

زمان : ۱۴ دقیقه

۱- مقاومت سیمی مسی به طول ۴۰۰ متر و به قطر ۱/۷۸ میلی متر چند اهم است؟ ($x_{CU} = 56 \text{ m}/\Omega \text{mm}^2$)


د - ۰/۳۵

ج - ۰/۷

ب - ۲/۸۶

الف - ۱/۴۳

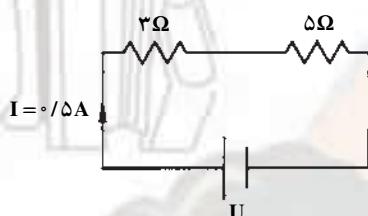۲- در مدار شکل مقابل اختلاف پتانسیل باتری چند ولت است؟



الف - ۲

ب - ۳

ج - ۴

د - ۵

۳- بهترین هادی الکتریسیته کدام است؟

د - کربن

ج - آهن

ب - مس

الف - نقره

۴- دو مقاومت ۵۰۰ اهمی و ۲۰۰۰ اهمی به طور سری به ولتاژ کل ۲۲۰ ولت وصل شده‌اند. ولتاژ دوسر

مقاومت ۵۰۰ اهمی چند ولت است؟

د - ۱۵۴/۶

ج - ۱۳۵/۴

ب - ۱۱۰

الف - ۸۴/۶

۵- کدامیک از نمره سیم‌های زیر استاندارد است؟

د - هرسه

ج - ۲/۵

ب - ۱/۵

الف - ۱

۶- برای فرم دادن و سوالی کردن سر سیم‌ها از کدام انبردست استفاده می‌شود؟

الف - دمگرد

ج - دم پهن

ب - دمباریک

د - هرسه

۷- برای حفاظت الکتروموتورها در برابر اتصال کوتاه از کدام فیوز استفاده می‌شود؟

الف - فیوز تندکار ب - فیوز تأخیری ج - کلید فیوز د - فیوز با زمان قطع متوسط

۸- فیوزهایی که جریان نامی را همواره هدایت می‌کنند و جریان‌های بیش از چند برابر جریان نامی معین

خود را تا به جریان نامی قطع، وصل نگه می‌دارند، دارای چه کلاسی از فیوزها هستند؟

د - B

ج - L

ب - g

الف - a

۹- پولک فیوز فشنگی با رنگ قرمز نشانگ فشنگ چند آمپر است؟

د - ۱۶

ج - ۱۰

ب - ۶

الف - ۴

۱-۱- ساختمان فیوزهای ذوب شونده

فیوز وسیله‌ای است که با مدار به طور سری قرار می‌گیرد و مصرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه و یا جریان زیاد محافظت می‌کند.


سیم حرارتی داخل فیوز به ازای جریان مخصوص در زمان معین، ذوب و باعث قطع مدار مربوط به آن می‌شود. فیوز ذوب شونده معمول را فیوز فشنگی نیز می‌نامند. سیم حرارتی فیوز فشنگی در داخل براده‌هایی از سرامیک یا خاک نرم کوارتز همراه ماسه قرار دارد این مواد و جرقه‌ی حاصل از قطع شدن سیم حرارتی را به طور سریع خنک کرده، بلا فاصله قطع می‌کند.

دیگر فیوزهای ذوب شونده نیز کم و بیش ساختمانی شبیه به فیوز فشنگی دارند.

برای سالم بودن فیوز از پولک با رنگ‌های مختلف استفاده می‌شود. پولک توسط یک سیم مقاومت دار نگه داشته می‌شود. پس از سوختن سیم حرارتی فیوز، سیم مقاومت دار نیز می‌سوسد و پولک فلزی که تحت کشش فنر کوچکی قرار دارد به طرف بیرون پرت می‌شود. جنس سیم ذوب شونده معمولاً از نقره است و درجه‌ی حرارت ذوب آن 95° درجه سانتی‌گراد است. برای قطع پایین‌تر از درجه حرارت فوق، سیم حرارتی را از دو تکه که به هم لحیم شده‌اند می‌سازند زیرا لحیم در درجه حرارت تقریبی 230° درجه سانتی‌گراد ذوب می‌شود. فیوز، سؤال (کندکار) و قطع سریع (تندکار) ساخته می‌شود. فیوزهای قطع سریع، با علامت F و فیوزهای تأخیری، با علامت ⚡ مشخص می‌شوند (شکل ۱-۱).



الف - شما ظاهری فیوز کامل

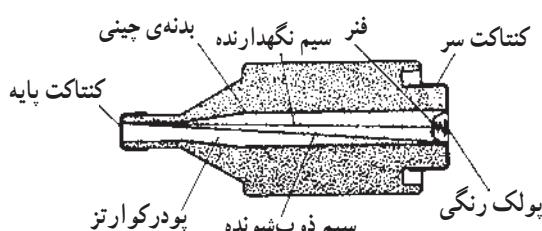

ب - نمونه‌ی فشنگ فیوز ذوب شونده



ج - فیوز تندکار



د - فیوز کندکار

فیوز قطعه‌ای است که حفاظت مدار را در مقابل عبور جریان اضافی به عهده دارد.

شکل ۱-۱- فیوز ذوب شونده

برای فیوزهای ذوب شونده دو نوع جریان تعریف می‌شود، جریان نامی فیوز و جریان ذوب فیوز.

جدول ۱-۱

جریان نامی پایه فیوز A	جریان نامی فیوز A
۲۵	۲۵ تا ۲
۶۳	۶۳ تا ۳۵
۱۰۰	۱۰۰ تا ۸۰
۲۰۰	۲۰۰ تا ۱۲۵



الف - پایه‌ی فیوز



ب - کلاهک فیوز



ج - فشنگ فیوز

شكل ۱-۲

- جریان نامی فیوز: جریان نامی فیوز، مقدار جریان مجازی است که می‌تواند از فیوز عبور کند.

- جریان ذوب فیوز: جریان ذوب فیوز مقدار جریانی است بیشتر از جریان نامی فیوز و به زمان قطع بستگی دارد. هر قدر زمان قطع فیوز بیشتر باشد جریان ذوب کم‌تر خواهد بود و بر عکس.

- فیوز تأخیری، جریان‌های زیاد را دیرتر از فیوز قطع سریع، قطع می‌کند و در جایی به کار می‌رود که اضافه بار در مدت کوتاه، سبب قطع مدار نشود مانند راه اندازی موتورهای الکتریکی. مقررات بین‌المللی، ترمیم فیوز فشنگی را منع کرده است؛ در صورت خراب شدن این فیوز باید فشنگ جدیدی را جایگزین فشنگ سوخته کرد.

فیوزهای تندکار معمولاً برای مدارهای روشنایی و یا غیرمоторی استفاده می‌شوند. جدول ۱-۱، مقدار جریان نامی فیوز و پایه فیوز را نشان می‌دهد.

۱-۲ - ساختمان فیوز

فیوز از سه قسمت پایه، کلاهک و فشنگ تشکیل می‌شود.

- پایه‌ی فیوز: پایه یا بدنه که اتصال شبکه به پیچ ته آن بسته می‌شود و جریان از سر پیچ آن که محل بستن کلاهک همراه فیوز است به طرف مصرف کننده هدایت می‌شود.


شکل ۱-۲-الف پایه‌ی فیوز را نشان می‌دهد. پایه‌های فیوز، استاندارد بوده و معمولاً در اندازه‌های ۲۵، ۶۳، ۱۰۰ و ۲۰۰ آمپر ساخته می‌شود.

- کلاهک فیوز: کلاهک یا نگهدارنده‌ی فیوز به پایه، پیچ می‌شود و از شیشه‌ی پشت آن، رنگ پولک فیوز دیده می‌شود. شکل ۱-۲-ب کلاهک فیوز را نشان می‌دهد.

- فشنگ فیوز: فشنگ فیوز بسته به جریان آن در اندازه‌های مختلف و با رنگ پولک متفاوت، ساخته می‌شود. شکل ۱-۲-ج فشنگ فیوز را نشان می‌دهد. فشنگ در داخل کلاهک فیوز قرار می‌گیرد.

فیوزهای فشنگ قابل تعویض است.

شکل ۱-۳ قسمت‌های مختلف یک نمونه فیوز فشنگی با پایه و ته فشنگی و کلاهک پیچی را شان می‌دهد.
از ته فشنگی برای هماهنگ کردن فشنگ با پایه استاندارد استفاده می‌شود.

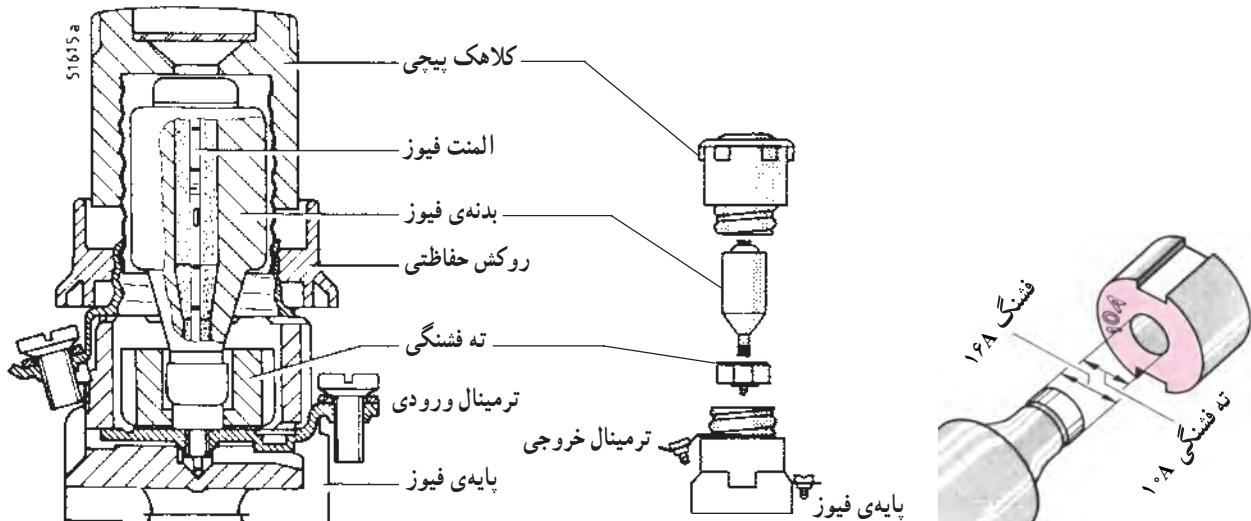

شکل ۱-۳ قسمت‌های مختلف یک نمونه فیوز فشنگی

جدول ۱-۲-رنگ پولک فیوزها

رنگ شناسایی پولک	جریان نامی پولک	رنگ شناسایی A	جریان نامی A	رنگ شناسایی
صورتی	قرمز	۲	۱۰۰	
قهوه‌ای	زرد	۴	۱۲۵	
سبز	مسی	۶	۱۶۰	
قرمز	آبی	۱۰	۲۰۰	خاکستری
آبی		۱۶		
زرد		۲۰		
سیاه		۲۵		
سفید		۳۵		
مسی		۵۰		
قره‌ای		۶۳		
		۸۰		

کلاس‌ها و علائم مشخصه‌ی فیوزها: فیوزها در کلاس‌های مختلف و برای کاربردهای متفاوت دسته بندی و هر کدام با حرفی مشخص می‌شوند. برخی از کلاس‌های کارکرد فیوزها به شرح زیر است:


کلاس‌های کارکرد فیوزها

کلاس g: فیوزهایی هستند که می‌توانند جریان نامی را پیوسته هدایت کنند و جریان‌های کمتر از جریان ذوب را تا جریان نامی قطع، وصل نگه دارند.


کلاس a: فیوزهایی هستند که می‌توانند جریان نامی را همواره هدایت کنند و جریان‌های بیش از چند برابر جریان نامی معین خود را تا به جریان نامی قطع، وصل نگه دارند.

کدرنگ پولک فیوزهای فشنگی: برای سادگی در تعیین جریان فشنگ فیوزها، پولکی رنگی را روی آن‌ها نصب می‌کنند.


جدول ۲-۱ مفهوم رنگ‌های مختلف پولک را بیان می‌کند.

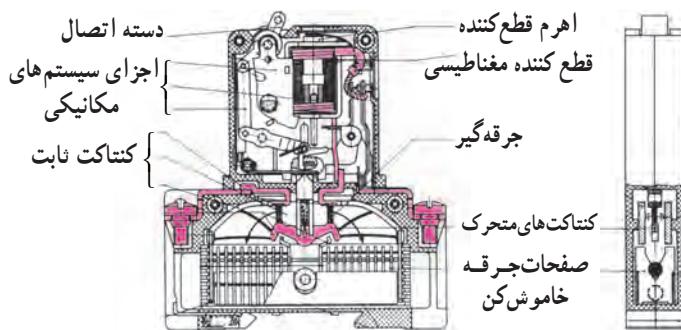

شکل ۱-۴ - ساختمان داخلی کلید مینیاتوری

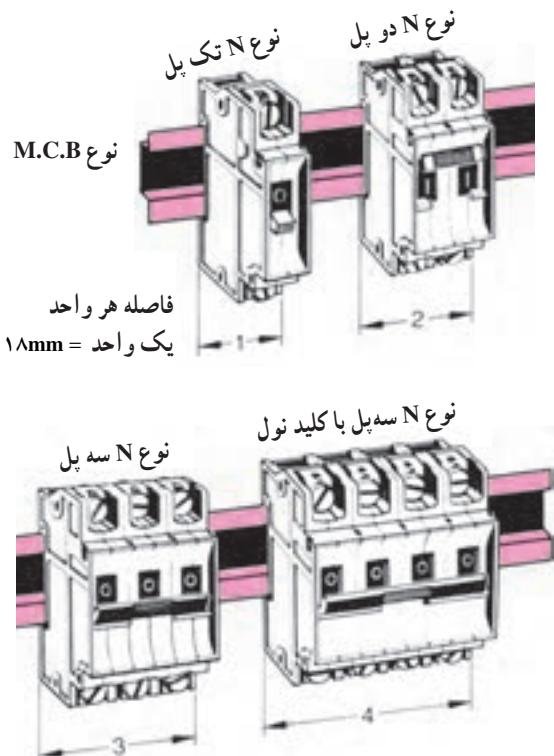

شکل ۱-۵ - شکل ظاهری کلیدهای مینیاتوری

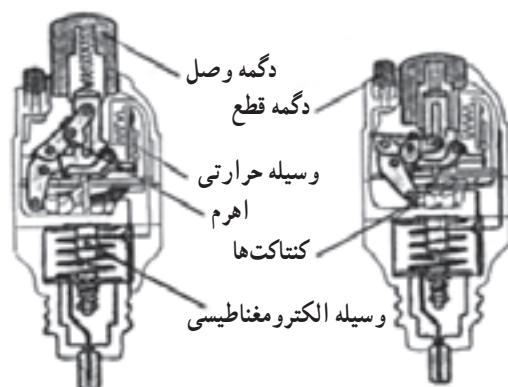

شکل ۱-۶ - ساختمان داخلی فیوز آلفا

۳-۱-۳ - فیوزهای مینیاتوری و آلفا و ساختمان داخلی آنها

فیوزهای مینیاتوری و آلفا فیوزهای اتوماتیک و دارای دو عنصر مغناطیسی و حرارتی می‌باشند. قسمت مغناطیس در حالت اتصال کوتاه و قسمت حرارتی در صورت اضافه بار، مدار را قطع می‌کنند شکل ۱-۴ ساختمان داخلی کلید مینیاتوری را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۶ - شمای ظاهری کلیدهای مینیاتوری

یک پل، دوپل، سهپل و چهارپل را نشان می‌دهد. کلیدهای مینیاتوری نیز معمولاً به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می‌شوند. کلیدهای مینیاتوری تندکار با حرف L مشخص می‌شوند و معمولاً برای حفاظت مدارهای روشنایی به کار می‌روند. کلیدهای مینیاتوری کندکار با حرف G مشخص شده و معمولاً برای حفاظت مدارهای موتوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شکل ۱-۶ - ساختمان داخل فیوز آلفا را نشان می‌دهد.


فیوزهای آلفا نیز مانند کلیدهای اتوماتیک دارای قطع کننده‌های مغناطیسی و حرارتی هستند و به صورت اتوماتیک عمل می‌کنند. کلیدهای اتوماتیک و فیوز آلفا در صورت عملکرد، پس از رفع عیب، برگشت‌پذیر بوده و نیازی به تعویض آنها نیست.

۴-۱- کار عملی شماره ۱: نصب و سیم کشی فیوز های ذوب شونده و اتوماتیک

۱-۴-۱- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

۱۵ عدد	- تابلو برق خالی یا تابلو با ورق مشبک
۱۵ عدد	- کلید مینیاتوری
۱۵ عدد	- پایه هی فیوز فشنگی
۶۰ عدد	- پیچ و مهره
یک عدد	- دریل دستی برقی
دو عدد	- مته فولادی
۱۵ عدد	- پیچ گوشتی دو سو
۴۵ عدد	- ترمینال
۶۰ متر	- سیم افشار نمره $1/5 \text{ mm}^2$
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- ریل کلید مینیاتوری
۱۵ عدد	- پایه لامپ
۱۵ عدد	- لامپ رشته ای

توجه: کارهای عملی این پودمان با توجه به امکانات موجود در کارگاه، و تحت نظارت مریبی انجام گیرد.

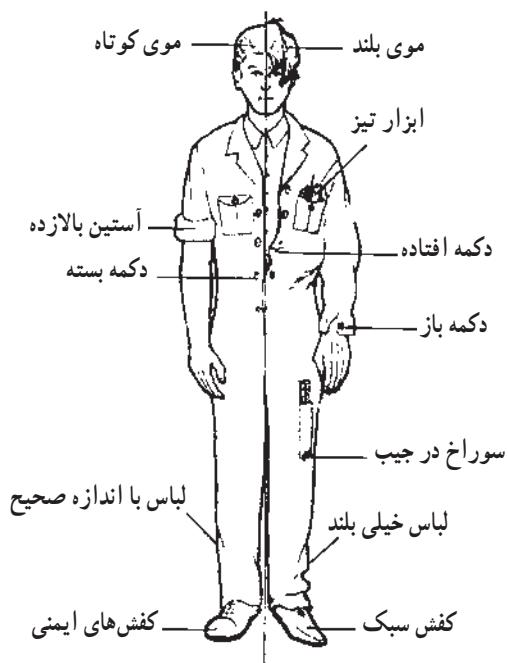


شکل ۷-۱- لباس کار مناسب

۲-۱- نکات ایمنی

نکات ایمنی مطرح در این قسمت برای انجام کلیه کارهای این پودمان لازم الاجرا بوده و در همه حالات باید مورد توجه قرار گیرد.

- ابزار و اشیای اضافی را از محیط کار خود دور کنید. در کارگاه و به هنگام کار نظم و انضباط را رعایت کنید و با دیگران شوخی نکنید.
- در هنگام کار از لباس و کفش مناسب استفاده کنید (شکل ۷-۱).

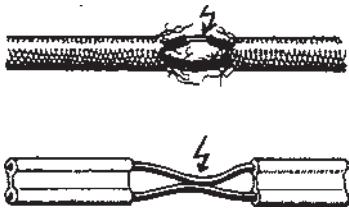

شکل ۸— سیم‌های نامناسب

- ▲ برای محیط کار خود روشنایی مناسب فراهم کنید.
- ▲ قبل از شروع به کار با وسایل الکتریکی، از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کنید. به شرایط کار ابزار کار به خصوص ولتاژ نامی آنها توجه کنید(شکل ۸-۱).

استفاده از ابزار کار سالم رمز موفقیت در انجام و اتمام کار است.



شکل ۹— اثرات استفاده نامناسب از ابزار

- ▲ از ابزار و وسایل مناسب استفاده کنید. به عنوان مثال برای باز کردن و بستن جهت باز و بست پیچ هیچ وقت از انبر استفاده نکنید؛ برای بستن هر پیچ، از پیچ‌گوشتی مناسب همان پیچ استفاده کنید(شکل ۹-۱).


استفاده از پیچ‌گوشتی مناسب برای باز کردن پیچ الزامی است.




شکل ۱۰— هنگام بریدن سیم سر آن به سمت زمین گرفته شود.

- ▲ هنگام بریدن و یا روپوش برداری از سیم سرسیم را به طرف زمین نگهدارید. دقت کنید که هیچ وقت سیم به طرف کسی نباشد(شکل ۱۰-۱).


- ▲ آزمایش مدار را حتماً با حضور مردمی انجام دهید و بخصوص برای وصل به برق احتیاط‌های لازم را برای جلوگیری از تماس با هادی‌های برق دار به کار بندید.

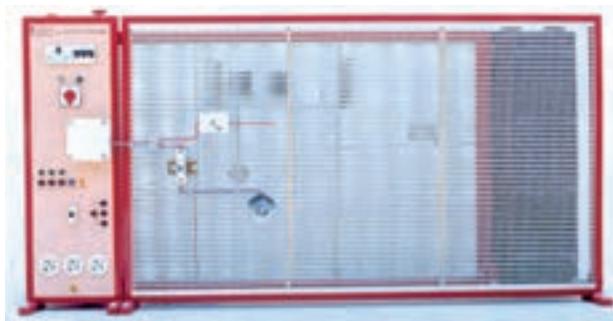

شکل ۱-۱۱- شمای ظاهری مدار فیوز

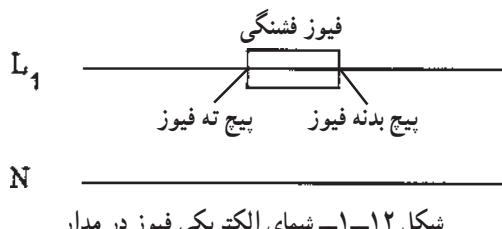

شکل ۱-۱۲- شمای الکتریکی فیوز در مدار

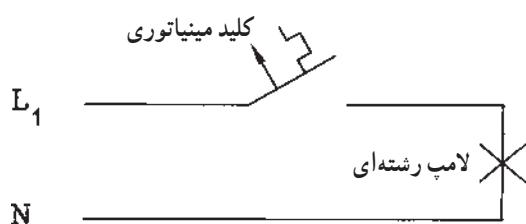

شکل ۱-۱۳- نحوه قرارگرفتن کلید مینیاتوری در مدار

۳-۴-۱- مراحل انجام کار:

- تابلو برق خالی و یا تابلو با ورق مشبک انتخاب کنید.
- پایه فیوز و کلید مینیاتوری را روی تابلو نصب کنید.
- ترمینال را نصب کنید.
- سیم های روکش پلاستیکی انتخاب کنید.
- سر سیم ها را توسط سیم لخت کن لخت کنید.
- سر سیم های لخت شده را زیر پیچ های پایه فیوز قرار دهید (شکل ۱-۱۱).

- سیم ورودی فاز به پیچ ته پایه فیوز و سیم خروجی به پیچ بدنه فیوز وصل شود و پیچ ها را با پیچ گوشتی محکم کنید (شکل ۱-۱۲).

- مدار کلید فیوز مینیاتوری را مطابق شکل ۱-۱۳ روی تابلو بیندید.

■ کلید فیوز مینیاتوری را طوری نصب کنید که علامت روی آن قابل خواندن باشد. در این صورت سیم ورودی برق به پیچ فوقانی وصل می شود و پیچ پایینی خروجی می باشد.

■ فاز برگشتی از کلید مینیاتوری را به پیچ مربوط به ته سریچ و نول را به پیچ مربوط به بدنه سریچ لامپ وصل کنید.

■ کلید مینیاتوری را مورد آزمایش قرار دهید. با قطع و وصل کردن کلید باید لامپ خاموش و روشن شود.

■ مریبان محترم شرایط اضافه بار و اتصال کوتاه را برای کلید، مورد آزمایش قرار دهند.

آزمون پایانی (۱)

زمان : ۲۰ دقیقه

- ۱- وسیله‌ای که با مدار به طور سری قرار گرفته و مصرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان محافظت می‌کند، کدام است؟
- الف - رله‌ی حرارتی ب - فیوز ج - کلید FI د - آمپرmetr
- ۲- چه موادی برای خنک کردن جرقه‌ی حاصل از قطع شدن سیم حرارتی، داخل فشنگی فیوز به کار می‌رود؟
- الف - براده‌هایی از سرامیک ب - خاک نرم کوارتز همراه ماسه ج - الف و ب
د - پودر تالک
- ۳- جنس سیم ذوب شونده‌ی فشنگ فیوز از چه جنسی چیست؟
- الف - نقره ب - مس ج - طلا د - آلومینیوم
- ۴- انواع فیوزها از نظر قطع مدار کدام است؟
- الف - فیوز تأخیری ب - فیوز قطع سریع ج - فیوز قطع متوسط د - الف و ب
- ۵- برای حفاظت الکتروموتورها در برابر اتصال کوتاه از کدام فیوز استفاده می‌شود؟
- الف - فیوز تأخیری (کندکار) ب - فیوز قطع سریع (تندکار)
ج - فیوز با زمان قطع متوسط د - الف، ب و ج
- ۶- وسیله‌ای که به پایه فیوز، پیچ می‌شود و شیشه پشت آن رنگ پولک فیوز را نشان می‌دهد، کدام است؟
- الف - کلاهک فیوز ب - فشنگی فیوز ج - ته فشنگی د - الف و ج
- ۷- پولک فیوز ۱۶A چه رنگی است؟
- الف - قهوه‌ای ب - سبز ج - خاکستری د - زرد
- ۸- پولک فیوز به رنگ سبز دارای چند آمپر است؟
- الف - ۲ ب - ۶ ج - ۴ د - ۱۰
- ۹- کدام فیوزها دارای دو عنصر مغناطیسی و حرارتی هستند؟
- الف - مینیاتوری ب - آلفا ج - الف و ب د - فشنگی
- ۱۰- کاربرد عنصر مغناطیسی در کلیدهای مینیاتوری چیست؟
- الف - قطع اتصال کوتاه ب - قطع ولتاژ زیاد ج - قطع بار زیاد
د - قطع اتصال کوتاه و بار زیاد


۵-۱- آزمون پایانی عملی (۱)

نصب و سیم کشی فیوزهای ذوب شونده و کلیدهای مینیاتوری

مراحل انجام کار:

- وسایل الکتریکی مدار را مطابق شکل در روی تابلو مشبك نصب کنید.
- توسط ترمینال ها سه فاز ورودی را به کلید سه فاز وصل کنید.

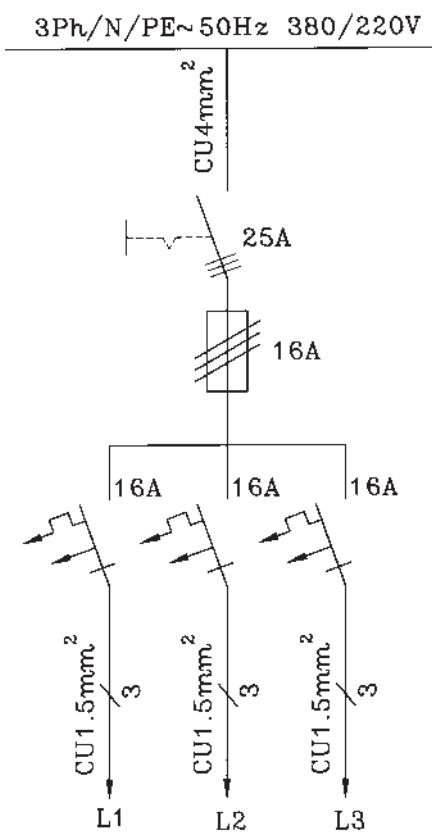- برای هر فاز یک کلید مینیاتور جداگانه استفاده کنید و از فیوزها به کلیدهای مینیاتوری وصل کنید.
- سیم ها را مطابق نقشه، انتخاب و وصل کنید.
- خروجی ها را به ترمینال وصل کنید.



وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

۱۵ شاخه	- ترمینال نمره ۴
۱۵ شاخه	- ترمینال نمره ۱/۵
۱۵ شاخه	- ترمینال نمره ۲/۵
۱۵ متر	- سیم نمره ۴mm ^۲
۱۵ متر	- سیم نمره ۲/۵mm ^۲
۱۵ متر	- سیم نمره ۱/۵mm ^۲
۱۵ عدد	- فیوز ۱۶A تأخیری
۱۵ عدد	- کلید مینیاتوری تک فاز ۱۶A
۱۵ عدد	- کلید سه فاز ۲۵A
۱۵ عدد	- تابلو مشبك
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- پیچ گوشته
۱۵ عدد	- فاز متر
۵ عدد	- آوامتر
۱۵ عدد	- دم باریک
به مقدار کافی	- پیچ و مهره

واحد کار دوّم

نقشه‌کشی و نقشه‌خوانی برق

هدف کلی

نقشه‌خوانی و نقشه‌کشی مدارهای روشنایی، تابلوها و ماشین‌های الکتریکی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مدارهای روشنایی و خبری را رسم کند.
- ۲- مدار سلول فووالکتریک را رسم کند.
- ۳- مدارهای دستگاه‌های اندازه‌گیری تک‌فاز و سه‌فاز را رسم کند.
- ۴- علائم اختصاری مدار ژنراتور سه‌فاز را رسم کند.
- ۵- مدار راه‌اندازی الکتروموتورهای سه‌فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتوری را رسم کند.
- ۶- مدار راه‌اندازی الکتروموتورهای تک‌فاز توسط کلیدهای دستی و کنتاکتوری را رسم کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳۸	۱۸	۲۰

پیش آزمون (۲)

۱- علامت  و  به ترتیب چه نوع کلیدی را نشان می دهند؟

- الف - یک پل، تبدیل
- ب - یک پل، دو پل
- ج - تبدیل، دو پل
- د - تبدیل، سری

۲- علامت  نشانه‌ی چیست؟

- الف - کلید مغناطیسی یک فاز
- ب - کلید حرارتی یک فاز
- ج - کلید مینیاتوری یک فاز
- د - کلید حرارتی سه فاز

۳- علامت  روی چه دستگاهی مشاهده می شود؟

- الف - دستگاه اندازه گیری با آهنربای دائم قاب گردان
- ب - دستگاه اندازه گیری الکترو دینامیکی
- ج - دستگاه اندازه گیری الکترو مغناطیسی
- د - دستگاه اندازه گیری حرارتی

۴- علامت  چیست؟

- الف - استوپ
- ب - استارت
- ج - میکروسویچ
- د - کنتاکت باز کنتاکتور

۵- علامت  K1 و  K2 به ترتیب نشانه‌ی چه نوع بویینی است؟

- الف - بویین رله‌ی مغناطیسی، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در قطع
- ب - بویین رله‌ی زمانی، بویین کنتاکتور
- ج - بویین کنتاکتور، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در وصل
- د - بویین رله‌ی زمانی تأخیر در قطع، بویین رله‌ی زمانی تأخیر در وصل

۱-۲- علائم اختصاری مدارهای روشنایی

علامت	شرح	علامت	شرح
— — — — —	سیم به طور کلی	— — — — —	شاخک دو شاخه‌ی برق
— — — — — / — — — — —	سیم حفاظتی (سیم ارت)	— — — — — \ — — — — —	پریز ساده
— — — — — / — — — — —	سیم نول	— — — — — \ — — — — —	پریز با اتصال زمین
— — — — — — — — — —	اتصال در سیم غیر قابل باز شو	X	چراغ به طور کلی
— — — — — / / / / — — — — —	سیم نصب شده روی کار	○	کلید یک پل
— — — — — / / / / — — — — —	سیم نصب شده داخل کار	○○	کلید سری (دوبل)
— — — — — / / / / — — — — —	سیم نصب شده زیر کار	○○○	کلید تبدیل
— — — — — () — — — — —	سیم در جای مرطوب	○○○○	کلید صلیبی
— — — — — — — — — —	اتصال غیر قابل قطع	○ ○ ○ ○	کن tact باز
— — — — — ○ — — — — —	اتصال قابل قطع (پیچی)	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	کن tact باز و بسته
— — — — — ○ ○ ○ ○ ○ — — — — —	محفظه	— — — — — \ — — — — —	اهم کلید که با فشار دست کار می‌کند و با حرکت نوسانی و دارای ضامن نگهدارنده است.
— — — — — ○ ○ ○ ○ ○ — — — — —	محل اتصال سیم محافظ (سیم ارت)	— — — — — — — — — —	اهم کلید که با دست کار می‌کند
		— — — — — — — — — —	اهم کلید قطع و وصل که خود به خود برنگشته و با فشار دست بر می‌گردد

شكل ۲-۱

۲-۲- انواع نقشه‌های مدارهای روشنایی

نقشه‌های مدارهای روشنایی به صورت‌های یکخطی

(فنی)، گسترده و چندخطی (حقیقی) رسم می‌شوند.


۱-۲- نقشه‌ی مدارهای یکخطی (فنی): در

نقشه‌ی فنی، مسیر سیم‌ها به صورت افقی و عمودی یکخطی رسم شده و همه‌ی اطلاعات مورد نیاز برای انجام کار بدون ارائه جزئیات مدار، مانند تعداد و نوع سیم‌ها و لوله‌ها، روکار یا توکار، بدون سیم‌کشی و مشخصات وسایل به ساده‌ترین صورت ممکن داده می‌شود.

شکل ۲-۲ نقشه فنی مدار کلید یک‌پل با یک لامپ و

یک پریز ارت‌دار^۱ تک فاز را نشان می‌دهد. در شکل ۲-۲، Q_1 ، X_1 پریز ارت‌دار و شبکه کلید یک‌پل روکار، X_2 پریز ارت‌دار و شبکه محفوظ (ارت) جریان متناوب/ ۵۰ هرتز/ ۲۲۰ ولت، t محل خشک می‌باشد. $NYIFCU1/5mm^2$ سیم عایق PVC قابل انعطاف (افشان) مسی نمره $1/5mm^2$ و اعداد روی خطوط، تعداد سیم‌ها را نشان می‌دهد.


شکل ۲-۲- نقشه فنی یا تکخطی

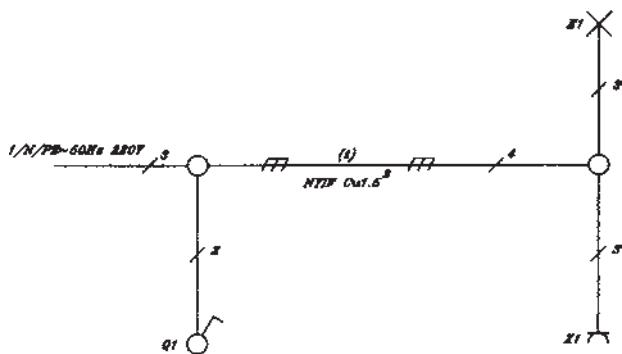

۲-۲- نقشه‌ی مدارهای گسترده یا نقشه‌ی مسیر

جریان: مدار گسترده بدون مشخص کردن جای وسایل به ساده‌ترین صورت، عملکرد مدار را نشان می‌دهد. برای این که مدار بهتر فهمیده شود از این نقشه استفاده می‌شود که در آن فاز و نول در دو طرف و وسایل الکتریکی بین آن‌ها رسم می‌شود.

شکل ۲-۳ نقشه‌ی مسیر جریان کلید یک‌پل با لامپ رشته‌ای و پریز تک فاز با سیم اتصال به زمین^۲ را نشان می‌دهد.

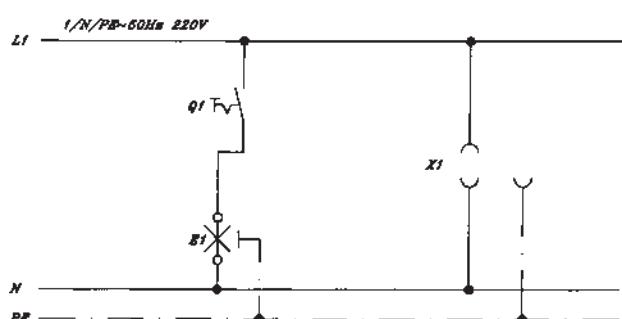

شکل ۲-۳- شماتی گسترده (مسیر جریان) مدار کلید یک‌پل و پریز

$$E_1 = \text{لامپ}$$

$$Q_1 = \text{کلید روشنایی}$$

$$X_1 = \text{پریز}$$


۱- سیم محافظ

۲- ارت

۲-۳-۲- نقشه‌ی چندخطی (حقیقی): این نقشه نحوه‌ی اتصال سیم‌ها به کلیدها و پریزها و جعبه تقسیم و ورودی فاز و نول و ارت را نشان می‌دهد. سیم‌ها به تعداد مورد لزوم در نقشه کشیده می‌شود و محل وسایل الکتریکی را در جای خود نشان می‌دهد.

از این نقشه در موتور مدارها استفاده می‌شود.

شکل ۲-۴ نقشه چندخطی کلید یک پل با لامپ رشته‌ای و پریز یک فاز ارتدار و جعبه تقسیم‌ها را نشان می‌دهد.

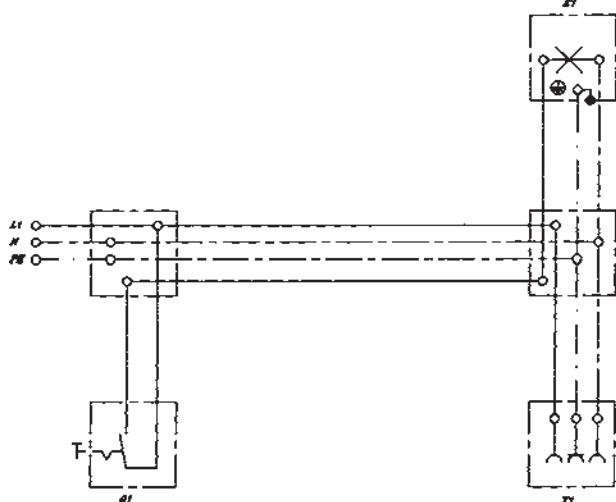


شکل ۲-۴- شماتیک مدار کلید یک پل با پریز

۲-۳- نقشه‌کشی مدارهای روشنایی

نقشه‌ی فنی، نقشه‌ی گسترده و نقشه‌ی چندسیمه‌ی مدار روشنایی یک پل در ردیف ۲ شرح داده شد. نقشه‌ی مسیر جریان کلید سری و پریز ارتدار یک فاز در شکل ۵ و نقشه‌های فنی و چندسیمه‌ی این مدار در شکل‌های ۲-۶ و ۲-۷ نشان داده شده است.

توضیح این که توسط کلید سری، دو سری لامپ را می‌توان به طور جداگانه روشن و خاموش نمود.

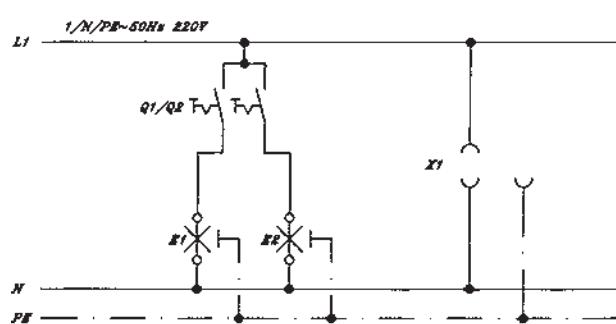

شکل ۲-۵- شماتیک گسترده (مسیر جریان) مدار کلید سری و پریز


= کلید سری Q_1

= پریز یک فاز ارتدار X_1

= لامپ رشته‌ای E_1 و E_2


نقشه مسیر جریان

این نقشه کنترل دو لامپ E_1 و E_2 با دو کلید جداگانه Q_1 و Q_2 و همچنین یک پریز X_1 را نشان می‌دهد.
نقشه فنی مدار کلید سری با دو لامپ و یک پریز یک فاز ارتدار

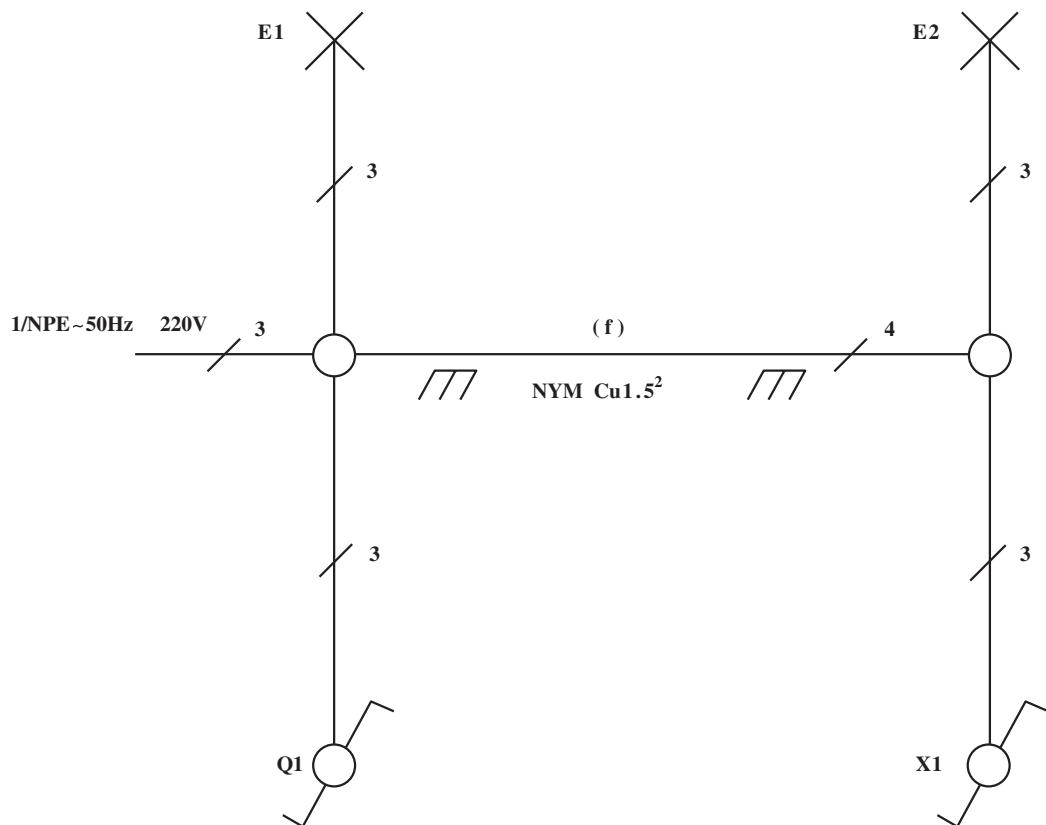


شکل ۶-۲- شمای فنی مدار کلید سری

نقشه‌ی چندسیمه‌ی (واقعی) کلید سری با دو لامپ و
پریز یک فاز ارتدار

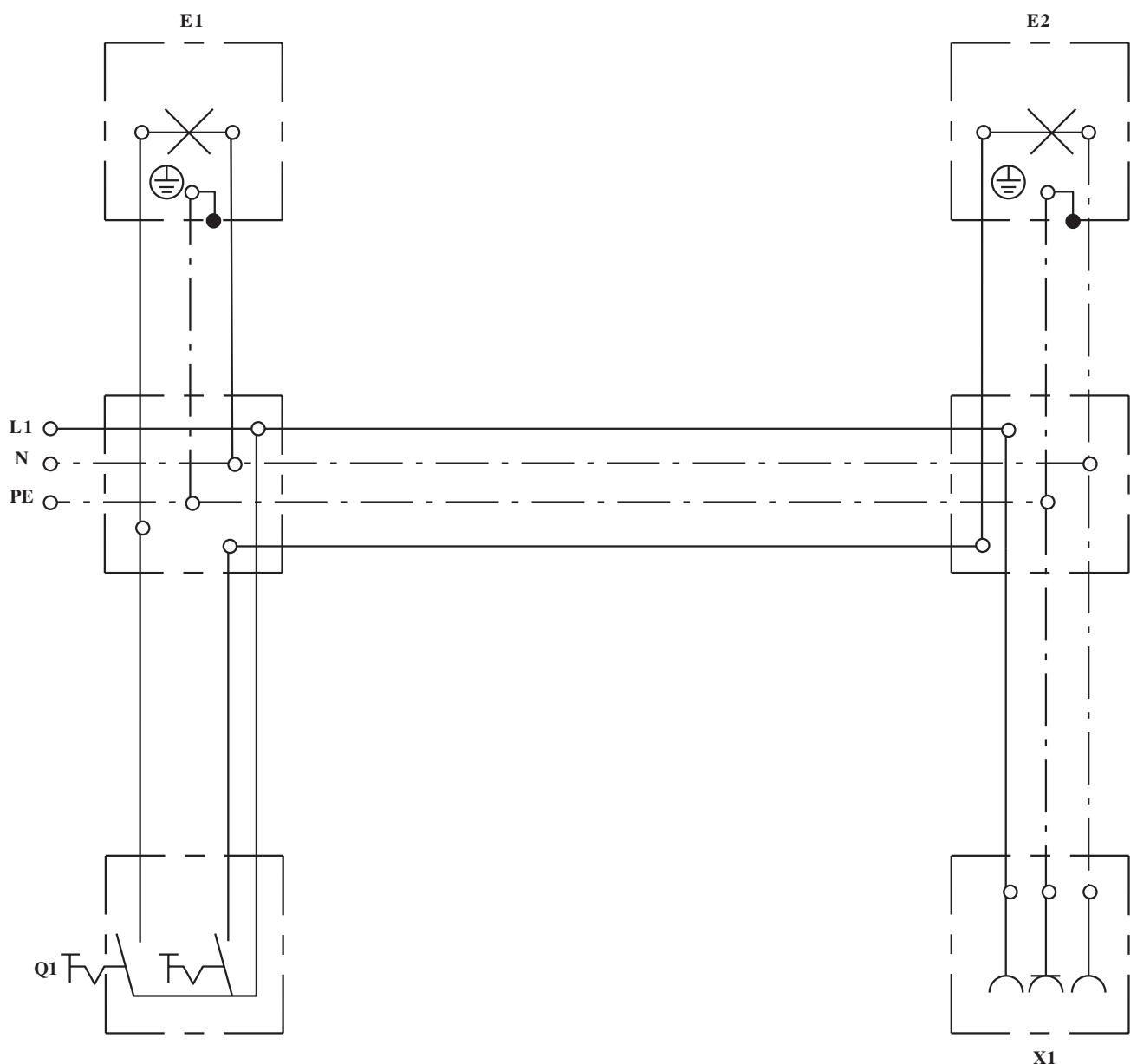

شکل ۷-۲- شمای حقیقی مدار کلید سری با پریز

1/NPE~50Hz 220V

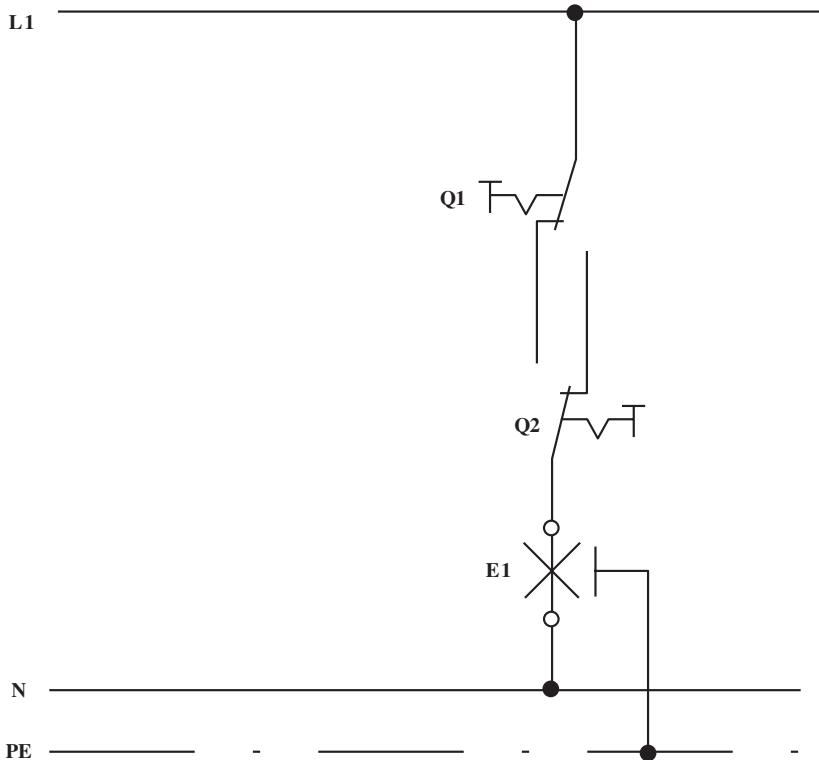

شکل ۲-۸- شمای مسیر جریان کلید تبدیل


۱-۳- نقشه‌کشی مدار

روشنایی کلید تبدیل با یک لامپ (کنترل یک لامپ از دو نقطه): برای کنترل یک لامپ (روشن و خاموش کردن یک لامپ) از دو محل، از دو کلید تبدیل استفاده می‌شود که فاز به پیچ مشترک یک کلید و دو پیچ‌های غیرمشترک به هم وصل شده و پیچ مشترک کلید تبدیل دیگر به لامپ و طرف دیگر لامپ به نول وصل می‌شود.

شکل ۲-۸ مدار گستردگی (مسیر جریان) کلید تبدیل با یک لامپ را نشان می‌دهد.


شکل ۲-۹ نقشه‌ی فنی (تک سیمه) کلید تبدیل همراه یک لامپ را نشان می‌دهد.

1/NPE~50Hz 220V

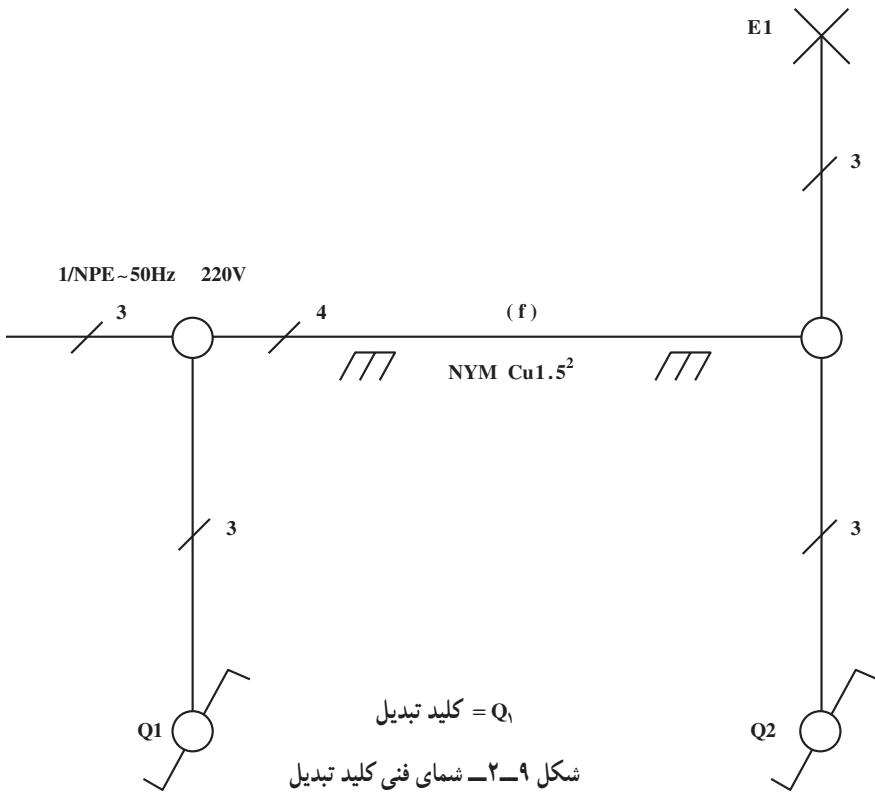

شکل ۲-۹- شمای فنی کلید تبدیل
کلید تبدیل = Q₁

شکل ۲-۱۰ نقشه‌ی چندسیمه‌ی (حقیقی) کلید تبدیل
همراه با لامپ را نشان می‌دهد.

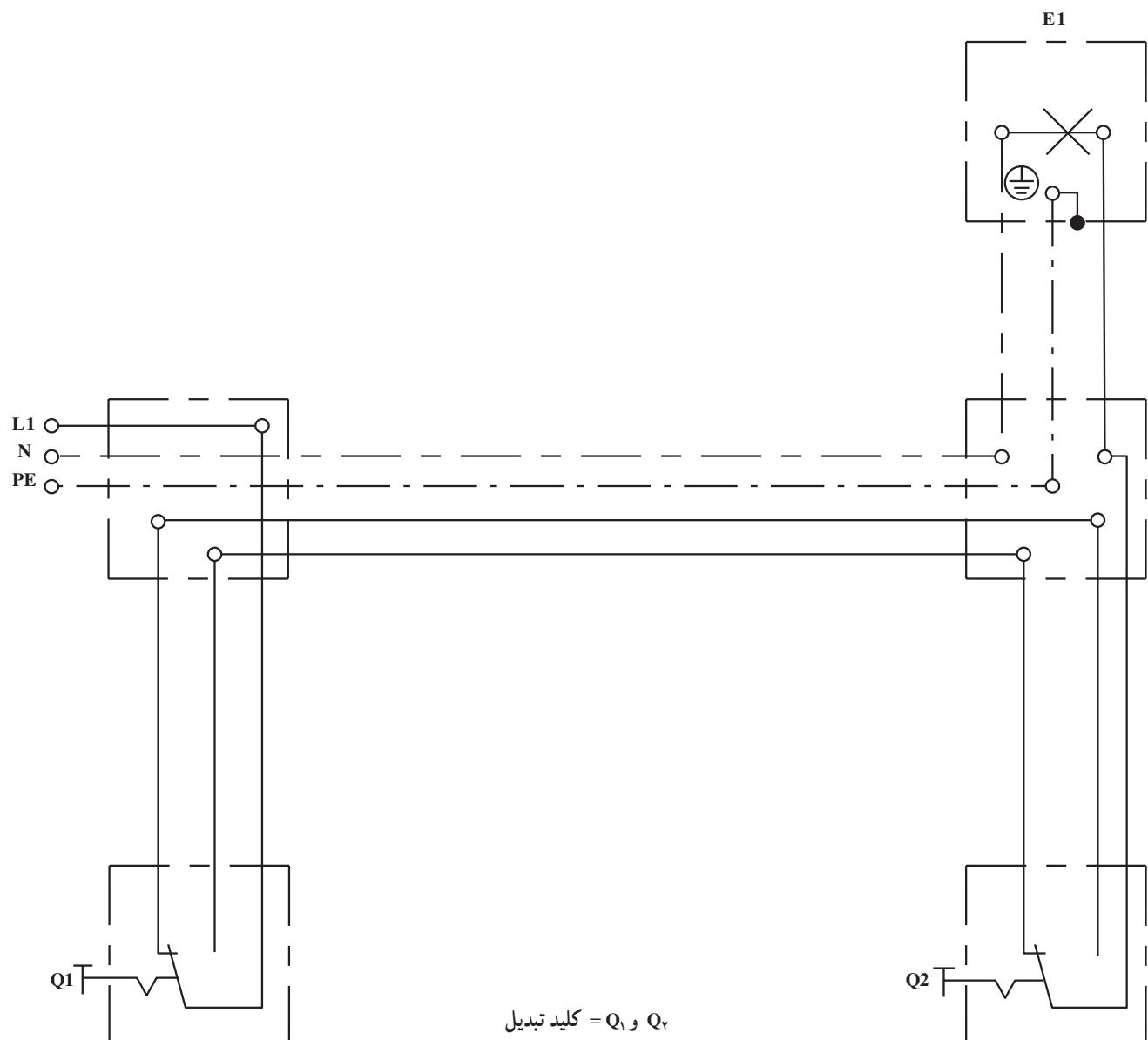


شکل ۲-۱۰ - شمای حقیقی مدار کلید تبدیل

یک لامپ را نشان می‌دهد. برای اتصال مدار، ابتدا فاز به کنتاکت مشترک کلید تبدیل می‌آید و از دو کنتاکت دیگر همان کلید به دو کنتاکت کلید صلیبی به‌طور مستقیم در کلیدهای زبانه‌ای صلیبی و به‌طور ضربدری به کنتاکت‌های بالای کلید صلیبی گردان وصل می‌شود. از زیر، کنتاکت‌های کلید صلیبی به کلیدهای صلیبی دیگر وصل شده و ادامه می‌یابد که در نهایت به دو کنتاکت غیرمشترک کلید تبدیل انتهای مدار وصل می‌شود. کنتاکت مشترک کلید تبدیل انتهای خط به لامپ و طرف دیگر لامپ به نول متصل می‌شود.

شکل ۲-۱۱ نقشه‌ی مسیر را نشان می‌دهد.


۲-۳-۲ نقشه‌کشی مدار روشنایی کلید صلیبی همراه کلید تبدیل با یک لامپ: برای کنترل یک لامپ (روشن و خاموش کردن یک لامپ) از سه نقطه یا بیشتر، از کلیدهای صلیبی و کلیدهای تبدیل استفاده می‌شود؛ بدین ترتیب که دو کلید تبدیل در ابتدا و انتهای مدار و کلیدهای صلیبی در وسط آن‌ها قرار می‌گیرد. اگر کنترل یک لامپ از سه نقطه باشد، از دو کلید تبدیل و یک کلید صلیبی در وسط آن‌ها استفاده می‌شود و اگر کنترل لامپ از بیش از سه نقطه باشد از دو کلید تبدیل در ابتدا و انتهای استفاده می‌شود و بقیه کلیدها از نوع صلیبی و در وسط کلیدهای تبدیل قرار می‌گیرند.

شکل ۲-۱۱ نقشه‌ی گستره کلیدهای صلیبی و تبدیل با

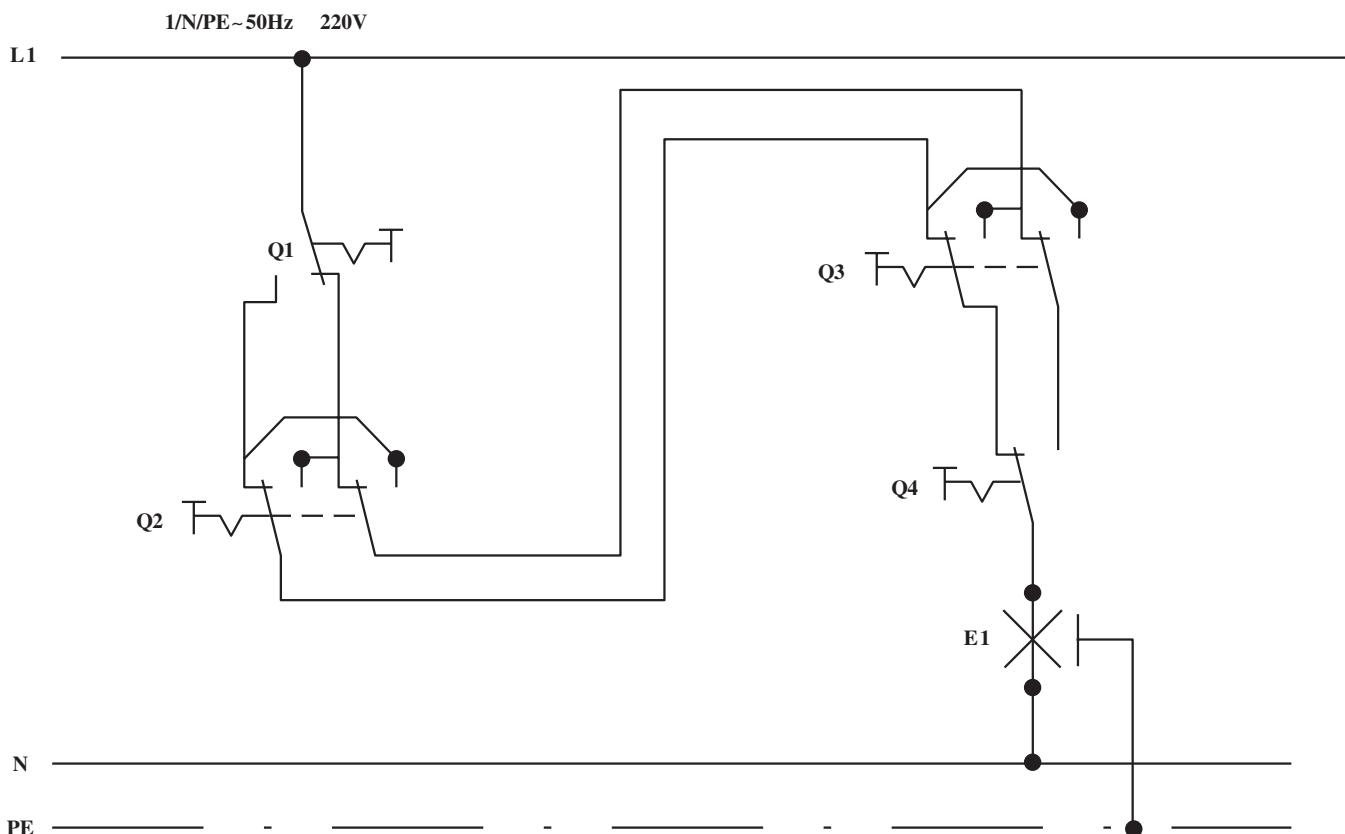

شکل ۲-۱۱- شماتی مسیر جریان مدار کلید صلیبی

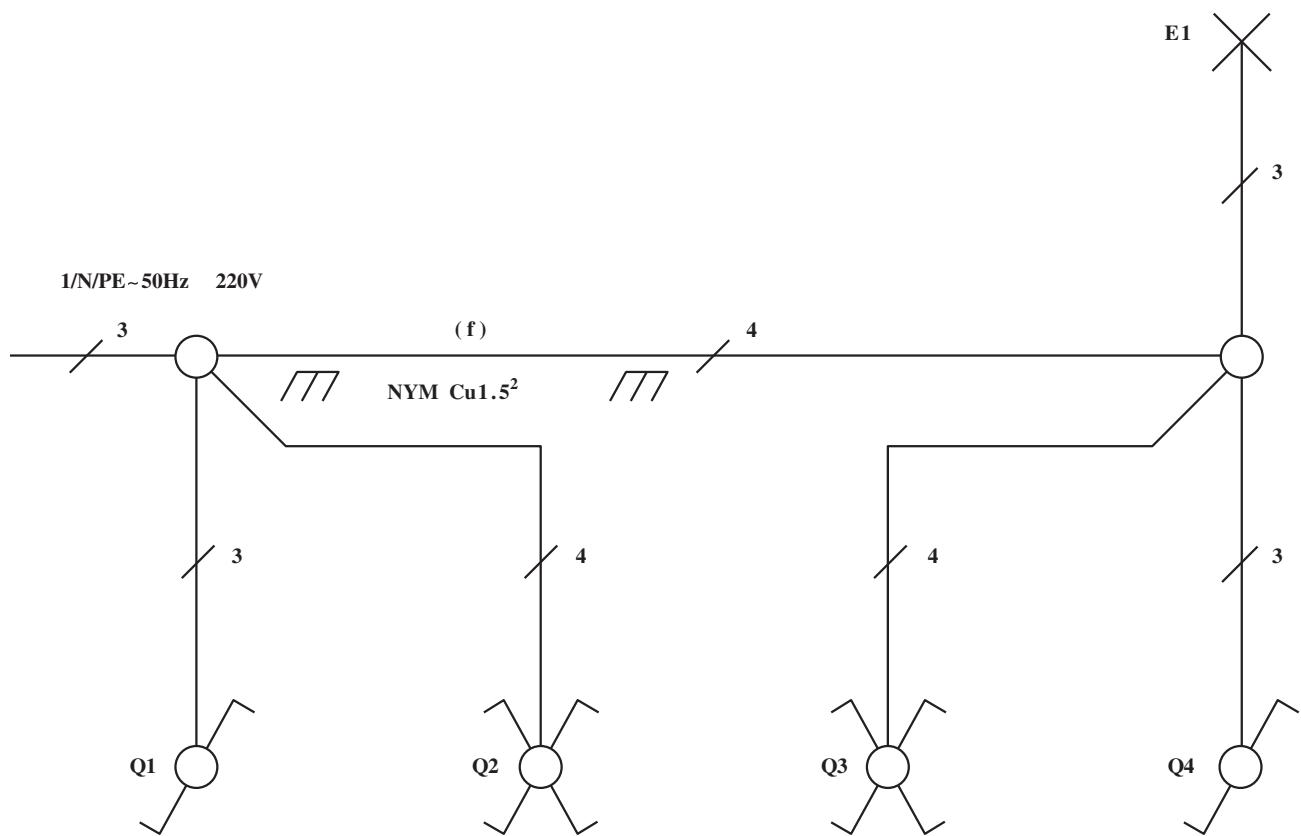شکل ۲-۱۲ نقشه‌ی فنی یا تأسیساتی کلید صلیبی و تبدیل
کنترل از چهار نقطه را نشان می‌دهد.




Q_4 و Q_1 = کلیدهای تبدیل

Q_2 و Q_3 = کلیدهای صلیبی

شکل ۲-۱۲- شمای فنی مدار کلید صلیبی

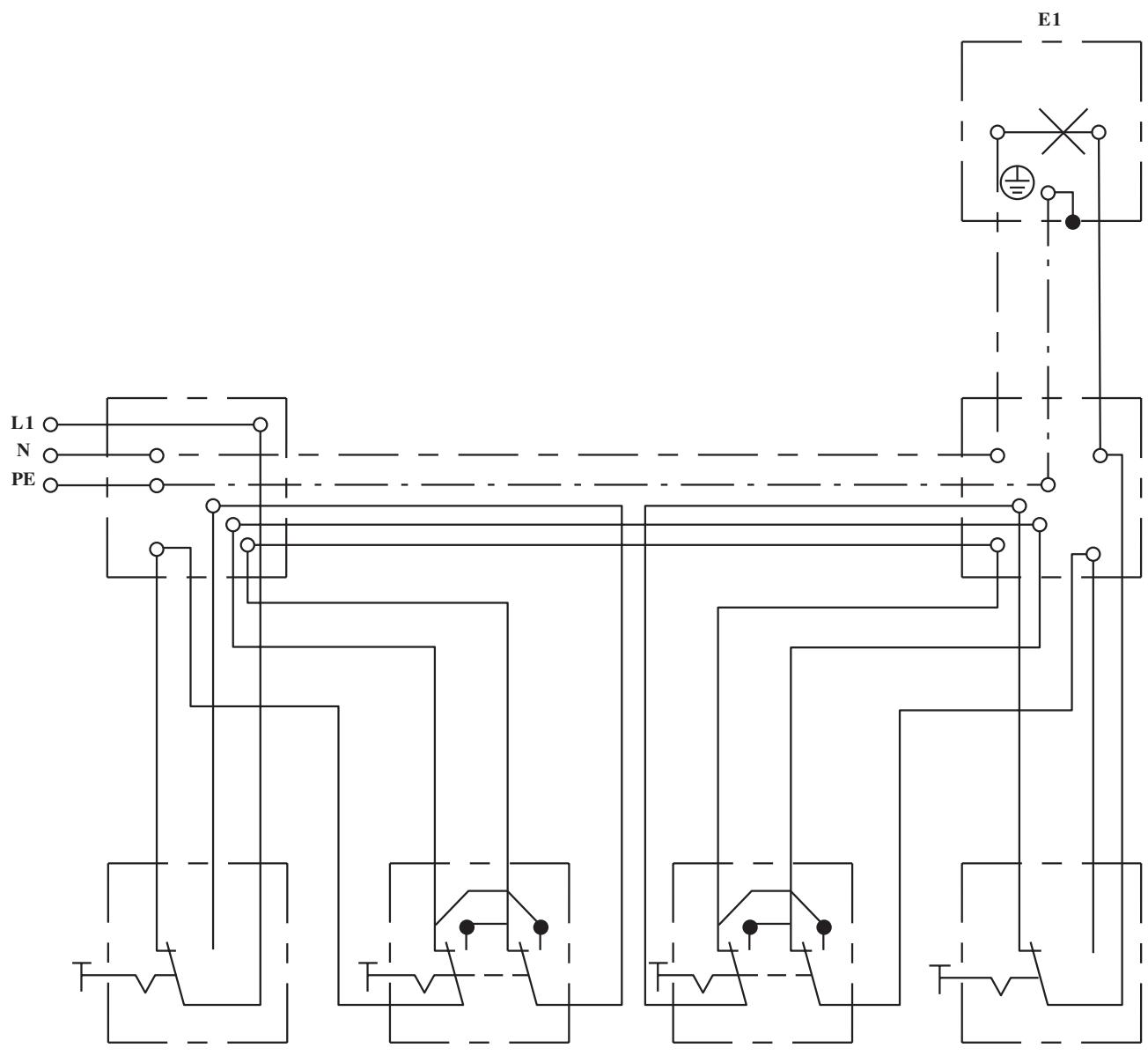شکل ۲-۱۳ نقشه‌ی چندسیمه (حقیقی) کلیدهای صلیبی و تبدیل کنترل یک لامپ از چهار نقطه را نشان می‌دهد.



$Q_4 \text{ و } Q_1 = \text{کلیدهای تبدیل}$

$Q_3 \text{ و } Q_2 = \text{کلیدهای صلیبی}$

شکل ۲-۱۳ - شمای حقیقی مدار کلید صلیبی

۴-۲- علائم اختصاری حفاظتها و حفاظت‌کننده‌های الکتریکی

۱-۴-۲- علائم حفاظت در روی تجهیزات

استاندارد

علامت	شرح	علامت	شرح
	حفظ شده در برابر قطرات آب، حفاظت در برابر رطوبت زیاد هوا، بخار و قطرات آب		حفظ شده در برابر پاشش آب
	حفظ شده در برابر قطرات مایل آب		حفظ شده در برابر ورود آب بدون فشار
	حفظ شده در برابر ترشح آب		با حفاظ ضد گرد و خاک
			با حفاظ ضد گرد و غبار، حفاظت کامل در برابر گرد و غبار

شكل ۲-۱۴

۲-۴-۲- حفاظت بین‌المللی تجهیزات برقی در برابر

ذرات خارجی و چکیدن قطرات آب

حافظت در برابر چکیدن قطرات آب	عدد شناسایی دوم	حافظت در برابر ذرات خارجی	عدد شناسایی اول
بدون حفاظت	۰	بدون حفاظت	۰
حفاظت در برابر قطرات آب که عمودی فرومی چکد	۱	حفاظت در برابر ذرات بزرگ خارجی $d > 5.0\text{mm}$ بدون حفاظت در دخول عمدى	۱
حفاظت در برابر قطرات آب که مایل فرمی چکد با زاویه ۱۵ درجه	۲	حفاظت در برابر ذرات متوسط خارجی $d > 1.2\text{mm}$	۲
حفاظت در برابر ترشحات آب تا ۶۰ درجه نسبت به قائم	۳	حفاظت در برابر ذرات کوچک خارجی $d > 2.5\text{mm}$	۳
حفاظت در برابر ترشح آب از هر سو	۴	حفاظت در برابر ذرات خارجی، $d > 1\text{mm}$	۴
حفاظت در برابر روش آب از هر راستا	۵	حافظت در برابر ذرات خارجی، $d > 1\text{mm}$	۵
حافظت در برابر فوران شدید آب	۶	حافظت در برابر ذرات خارجی، $d > 1\text{mm}$	۶
حفاظت در برابر غوطه ورشدن آب در شرایط معین فشار و زمان	۷	حافظت در برابر ذرات خارجی، $d > 1\text{mm}$	۷
حافظت در برابر غوطه ورشدن دائمی در آب	۸	حافظت کامل در برابر گرد و غبار	۸

حفاظت بین‌المللی با IP^۱ نشان داده می‌شود.

مثال: مفهوم IP ۴۵ چیست؟

پاسخ: این علامت به معنی حفاظت بین‌المللی در برابر
ذرات خارجی با قطر بزرگ‌تر از یک میلی‌متر و در برابر ترشح
آب از هر راستا می‌باشد.


۳-۲-۴- علامت اختصاری روی دستگاه‌های حفاظت‌کننده الکتریکی

علامت	شرح	علامت	شرح
	کلید محافظ موتور سه‌قطبی حرارتی مغناطیسی		فیوز
	رله ولتاژ کم		علامت فیوز کندکار
	رله ولتاژ زیاد		فیوز طرف بهن، سمت شبکه وصل می‌شود
	رله جریان کم		کلید فیوز
	رله جریان زیاد		رله حرارتی
	کلید مینیاتوری سه‌فاز		کنکاک رله حرارتی
			رله مغناطیسی (کلید محافظ سیم)

شكل ۲-۱۵

۵-۲- علامت اختصاری دستگاه‌های خبری و صوتی


۱-۵-۲- علامت زنگ اخبار، بیزر، بوق، آثیر

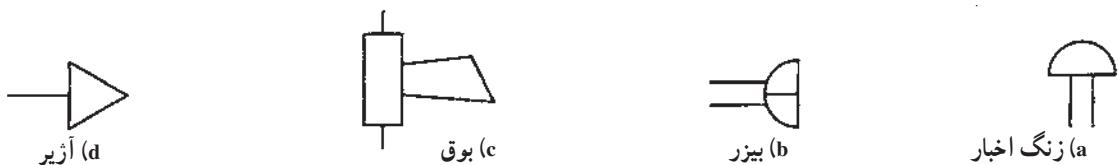

شكل ۲-۱۶

۲-۵-۲- علائم خبردهنده‌ها و حسکننده‌ها

^۱(دستکتورها)

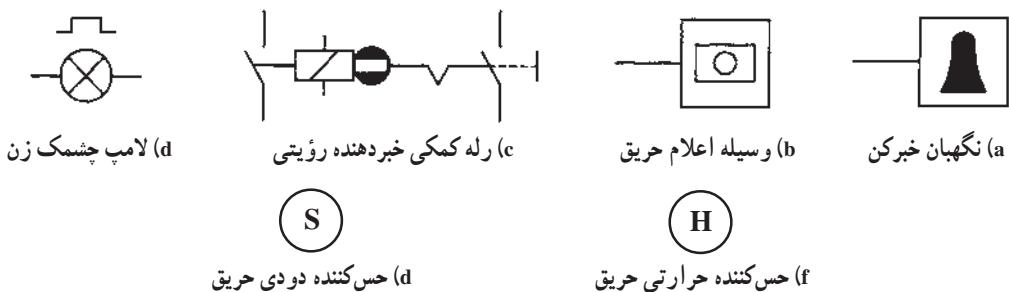


شکل ۲-۱۷

۶-۲- ترسیم انواع نقشه مدارهای خبری و صوتی

۱-۲-۶- مدار زنگ اخبار: شکل ۲-۱۸


نقشه مدار چند سیمه‌ی زنگ اخبار کنترل از سه نقطه را نشان می‌دهد.

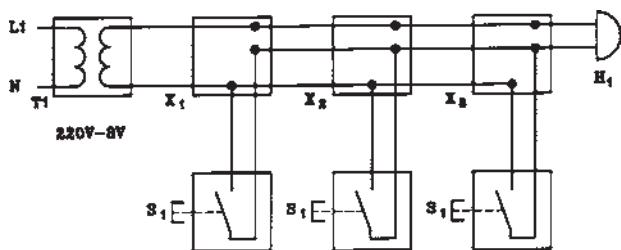

شکل ۲-۱۸- شمای حقیقی مدار زنگ اخبار

۲-۱۹- مدار تک خطی زنگ اخبار کنترل در سه نقطه

را نشان می‌دهد.

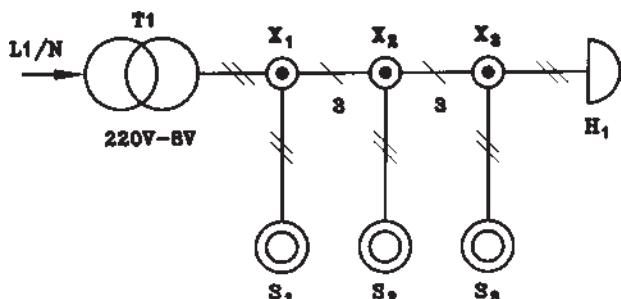

شکل ۲-۱۹- شمای فنی مدار زنگ اخبار

$S_3 = S_2 = S_1$ و نشتی‌های زنگ اخبار

$H_1 =$ زنگ اخبار

$T_1 =$ ترانسفورماتور

$X_3 = X_2 = X_1$ تقسیم‌ها


۲-۶-۲- مدار دستگاه اعلام خطر: این دستگاه

برای حفاظت اماکن از دستبرد و دزدی به کار می‌رود. در این دستگاه، اتصال‌ها و رشته‌سیم‌های نازکی را می‌توان کار گذاشت که با قطع هریک از آن‌ها، دستگاه، اعلام خطر می‌کند.


شکل ۲-۲۰ نمونه‌ای از نقشه‌ی مدار اعلام خطر را نشان می‌دهد. وقتی که هنگام برقراری جریان، شستی وصل است لامپ، روشن می‌شود، بوبین A مغناطیسی شده و کنتاکت a را باز می‌کند و مدار زنگ قطع می‌شود.

وقتی که کنتاکت‌های اعلام خطر به هر علتی باز می‌شوند لامپ خاموش شده و بوبین A مغناطیس نمی‌شود. در این حالت کنتاکت a به حالت بسته باز می‌گردد و زنگ به صدا درمی‌آید.

۳-۶-۲-۶- نقشه مدار دستگاه اعلام حریق: مدار دستگاه‌های اعلام حریق به دو صورت خطی و حلقه‌ای ساخته می‌شود. در حالت خطی هر شستی و کنتاکت عمل کننده با دو رشته سیم با مرکز کنترل در تماس است. هریک از سیم‌ها به وسیله دستگاه، کنترل می‌شوند. شکل ۲-۲۱ نمونه‌ای از این مدار را نشان می‌دهد. در دستگاه اعلام حریق حلقه‌ای، شستی‌ها و کنتاکت‌های عمل کننده‌ی پشت سر هم به هم وصل شده و به مرکز کنترل متصل می‌شوند.

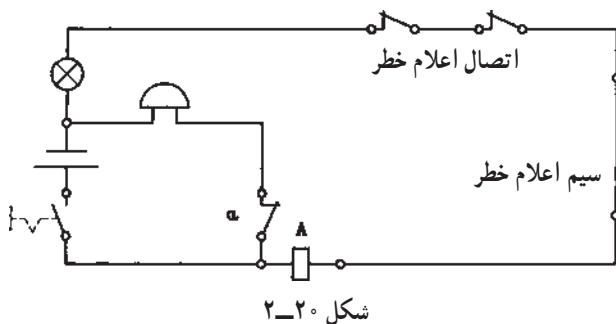

شکل ۲-۲۰

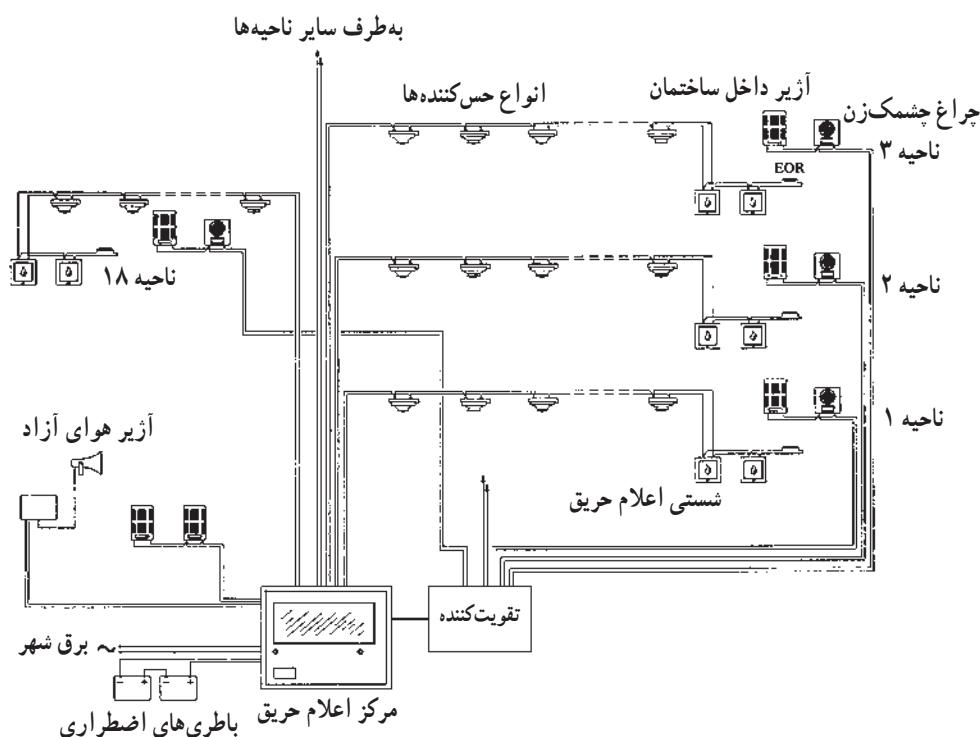

شکل ۲-۲۱- شماتیکی یک سیستم اعلام حریق

با عمل کردن شستی‌ها و کنکات‌های کنترل، مرکز کنترل به کار می‌افتد و آژیر و یا لامپ خبر را به کار می‌اندازد. در شکل ۲-۲۲ شمای ظاهری تعدادی از عناصر مدارهای اعلام حریق دیده می‌شود.



شکل ۲-۲۲- انواع تجهیزات سیستم اعلام حریق


- ۱- انواع حسکننده‌ها
- ۲- چراغ آلام
- ۳- آژیر هوای آزاد
- ۴- آژیر داخل ساختمان
- ۵- مرکز اعلام حریق

۲-۷- علائم اختصاری منابع تغذیه

علامت	شرح
	۱- پریز ساده
	۲- پریز ساده‌ی سدتایی
	۳- پریز ارتدار
	۴- پریز با درپوش
	۵- پریز با کلید قفل‌شونده
	۶- پریز سه‌فاز ۵ قطبی
	۷- پریز تلفن
	۸- پریز آنتن
	۹- مقسّم ۵ پایانه‌ای (5 ترمینالی)
	۱۰- تابلوی برق فرعی
	۱۱- تابلوی برق اصلی و نیمه‌اصلی

۲-۲۳ شکل


۸-۲- علائم اختصاری سیم‌ها، کابل‌ها، انشعابات، اتصالات و لوله‌کشی

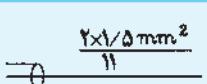علامت	شرح
_____	مسیر لوله و سیم (با دو سیم)
_____ //	مسیر لوله و سیم، تعداد خطوط مورب نمایانگر تعداد سیم (بیش از دو سیم) در لوله می‌باشد.
	دو رشته سیم با سطح مقطع $1/8 \text{ mm}^2$ میلی‌مترمربع در لوله‌ی شماره ۱۱
_____ → ۸	مسیر لوله و سیم به طرف تابلوی محلی، مدار شماره‌ی ۸
	مسیر لوله و سیم به طرف بالا
	مسیر لوله و سیم به طرف پایین
	مسیر لوله و سیم از پایین به بالا، یا بر عکس
_____	نقطه‌ی انشعب
_____	تقاطع، بدون اتصال الکتریکی
_____	مسیر لوله‌کشی توکار در سقف، کف یا دیوار
-----	مسیر لوله‌کشی روکار روی سقف، کف یا دیوار
— E —	مسیر لوله‌کشی توکار برای سیستم برق اضطراری
— T —	مسیر لوله‌کشی توکار برای سیستم تلفن

شكل ۲-۲۴


علامت	شرح
———— IF ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم اینترفون (تلفن داخلی)
———— N ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم احضار پرستار
———— A ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم آتن
———— C ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم مادر ساعت
———— F ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم اعلام و اطفاء حریق
———— S ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم صوتی
———— M ————	مسیر لوله‌کشی توکار، برای سیستم موسیقی
■ —●—	جعبه‌ی انتهایی (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع روکار
└—●—	جعبه تقسیم، دو راه، نوع روکار
└—●—	جعبه تقسیم، سه راه، نوع روکار
└—●—	جعبه تقسیم، چهار راه، نوع روکار
□—○—	جعبه‌ی انتهایی (تقسیم یا کشش)، یک راه، نوع توکار
└—○—	جعبه تقسیم، دو راه، نوع توکار
└—○—	جعبه تقسیم، سه راه، نوع توکار
└—○—	جعبه تقسیم، چهار راه، نوع توکار

بقیه‌ی شکل ۲-۲۴

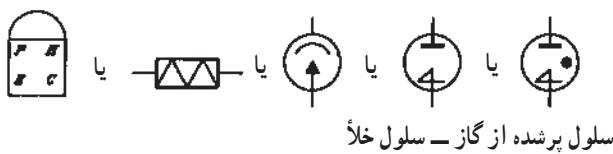


شکل ۲-۲۵ – انواع علائم نشان‌دهندهٔ فتوسل

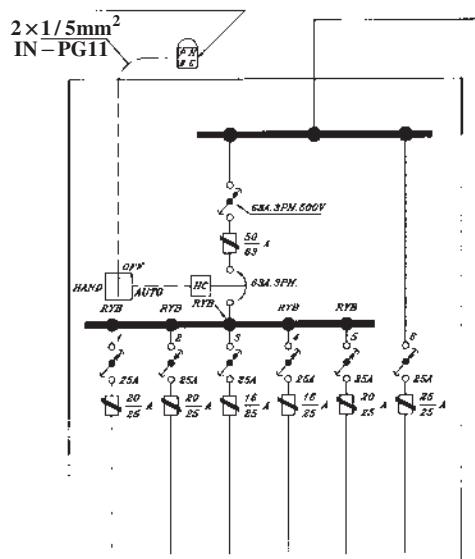
واحد فتوسل در دیوارهٔ خارجی ایستگاه فرعی نصب می‌شود.



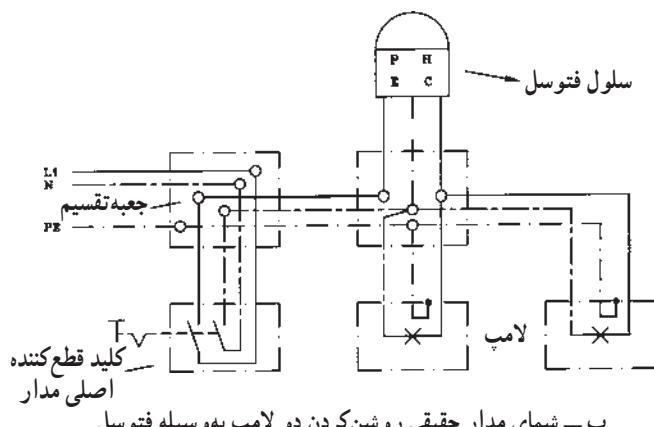الف – شمای تکخطی یک تابلوی روشنایی مجهز به فتوسل



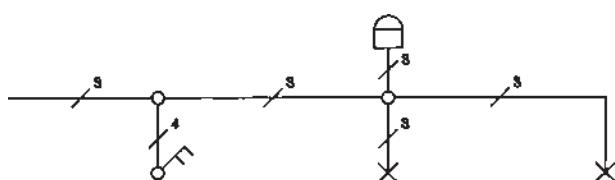ب – شمای مدار حقيقی روشن کردن دو لامپ به وسیلهٔ فتوسل



ج – شمای فنی روشن کردن دو لامپ به وسیلهٔ فتوسل

شکل ۲-۲۶

۲-۹ – علائم اختصاری مدار سولول فتوالکتریک
سولول فتوالکتریک یا فتوسل که برای کنترل لامپ‌های معابر به هنگام تاریک و روشن شدن هوا به کار می‌رود دارای علائم اختصاری مطابق شکل ۲-۲۵ است.

۱۰-۲ – نقشهٔ مدار سولول فتوالکتریک

شکل ۲-۲۶-الف نمونه‌ای از مدار تابلو فرمان روشنایی محوطهٔ توسط فتوسل را به صورت تکخطی نشان می‌دهد.
کلید AUTO, OFF, HAND به ترتیب برای حالت دستی،
قطع و اتوماتیک مدار به کار می‌رود. وقتی کلید روی HAND
است مدار دستی عمل می‌کند. در حالت OFF مدار دستی و
اتوماتیک هر دو قطع است و در حالت AUTO مدار به طور
اتوماتیک توسط فتوسل عمل می‌کند. کنتاکتور HC توسط
فتوسل و کلید دستی اتوماتیک عمل می‌کند. با وصل کلید اصلی
۶۳A و کلیدهای مربوط به هر خط خروجی، چراغ‌ها در تاریکی،
روشن و در روشنایی، خاموش می‌شوند. فتوسل دارای سه سیم
است. فاز و نول وارد فتوسل شده و یک سیم برگشت از فتوسل
خارج می‌شود.


شکل ۲-۲۶-ب مدار فتوسل را نشان می‌دهد که دو
لامپ را به طور اتوماتیک روشن و خاموش می‌کند. ضمن اینکه
توسط یک کلید دوقطبی می‌توان مدار فاز و نول را به طور کلی
قطع کرد. شمای فنی این مدار در شکل ۲-۲۶-ج آمده است.
در مدار شکل ۲-۲۶ کلید اصلی ۶۳A آمپر، سه فاز و ۵۰۰
ولت است. شماره‌ی بالای فیوزها جریان نامی فیوزها و شماره‌ی
زیر کسر، جریان نامی پایه‌ی فیوزهای مربوطه می‌باشند.

۱۱-۲- علائم اختصاری دستگاه‌های اندازه‌گیری تک‌فاز و سه‌فاز


علامت	شرح
	دستگاه الکترودینامیکی بدون هسته
	دستگاه الکترودینامیکی با هسته‌ی آهنی
	دستگاه الکترودینامیکی با قاب صلیبی بدون هسته
	دستگاه الکترودینامیکی با قاب صلیبی با هسته‌ی آهنی بسته
	دستگاه اندوکسیونی
	دستگاه اندوکسیونی نسبت‌سنج
	دستگاه اندازه‌گیری با سیم حرارتی
	دستگاه اندازه‌گیری بی‌مثال
	دستگاه الکترواستاتیکی
	دستگاه ویراسیونی (نوسانی)
	دستگاه مبدل حرارتی (ترموکوپل) متصل به سیم حرارتی
	دستگاه مبدل حرارتی (ترموکوپل) عایق
	یکسوکننده
	اتصال سیم حفاظتی (اتصال زمین)
	علامت جهت میزان‌کردن صفر دستگاه
	در موقع اندازه‌گیری با این دستگاه دقتشود
	دستگاه با ولتاژ امتحان شده میزان نیست

شکل ۲-۲۷


علامت	شرح
—	جريان مستقيم
~	جريان متناوب
~~	جريان مستقيم و متناوب
☆	با ۵۰۰ ولت آزمایش شده
☆☆	با ۲۰۰۰ ولت آزمایش شده
☆○	با هیچ ولتاژی آزمایش نشده
⊥	قرارگیری دستگاه به طور عمودی
⊜	قرارگیری دستگاه به طور افقی
∠ ۶۰°	قرارگیری دستگاه با زاویه ۶۰ درجه
1.5	دقت کلاس برابر است با خطای مطلق دستگاه نسبت به حداقل مقداری که دستگاه می‌سنجد مثلاً ۱/۵٪
Ⓐ	دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
Ⓑ	دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان صلیبی
→	دستگاه با آهنربای گردان
★	دستگاه با آهنربای گردان و حوزه صلیبی
◐	دستگاه با آهن نرم گردان

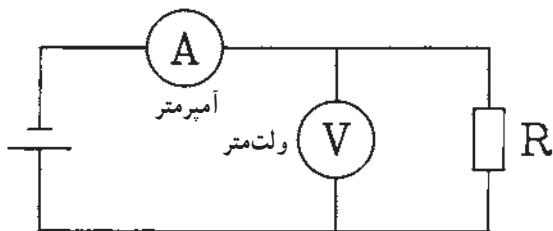


شکل ۲-۲۸—قرارگرفتن آمپرmetr و ولتmetr در مدار

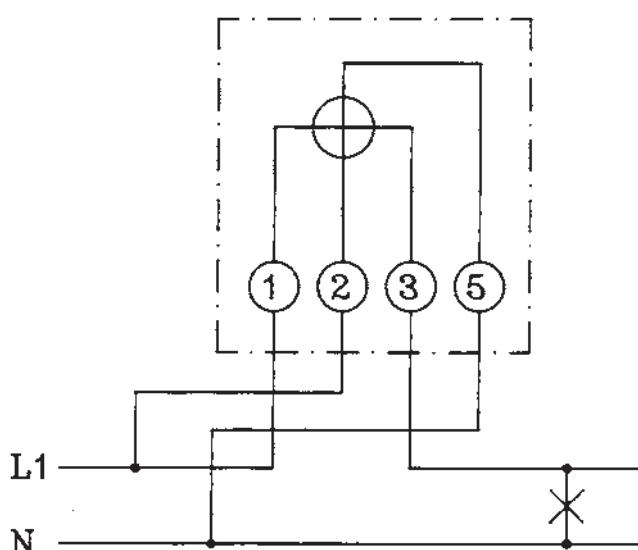

شکل ۲-۲۹—مدار واتmetr تک فاز

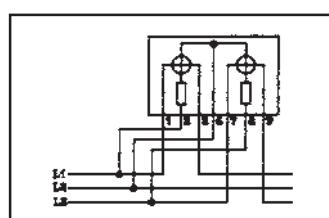

شکل ۲-۳۰—مدار واتmetr سه فاز سه سیمه

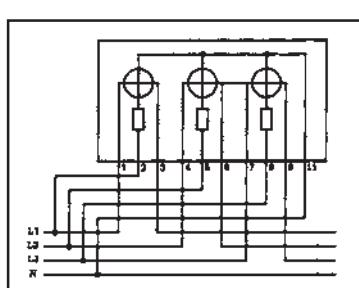

شکل ۲-۳۱—مدار واتmetr سه فاز چهار سیمه

۱۲-۲—نقشه کشی مدارهای دستگاههای اندازه گیری الکتریکی تک فاز و سه فاز

۱۲-۲-۱—نقشهی مدار آمپرmetr و ولتmetr: آمپرmetr

در مدار به صورت سری و ولتmetr به صورت موازی با مصرف کننده قرار می گیرد (شکل ۲-۲۸).

۱۲-۲-۲—مدار واتmetr: واتmetr وسیله ای است

که توان مفید یا اکتیو را اندازه گیری می کند.

واتmetr تک فاز دارای دو سیم پیچ است. یکی سیم پیچ

جريان و دیگری سیم پیچ ولتاژ.

سیم پیچ جريان واتmetr به صورت سری و سیم پیچ ولتاژ

واتmetr به صورت موازی با مصرف کننده در مدار قرار می گیرد.

بدین ترتیب که یک سر سیم پیچ جريان (شماره ۱) به فاز و طرف

دیگر آن (شماره ۳) به مصرف کننده وصل می شود. هم چنین یک


سر سیم پیچ ولتاژ (شماره ۲) به فاز و سر دیگر آن (شماره ۵) به

نول وصل می شود.

شکل ۲-۲۹ مدار واتmetr یک فاز را نشان می دهد.

واتmetرهای سه فاز در دو سیستم دو واتmetri (سه سیمه) و سه واتmetri (چهار سیمه) ساخته می شوند. در دو واتmetri، در داخل دستگاه از دو واتmetr یک فاز استفاده می شود و سیم پیچ های جريان به صورت سری در مسیر دو فاز مختلف قرار می گیرند و سیم پیچ های ولتاژ بین دو فاز وصل می شوند (شکل ۲-۳۰).


در سه واتmetri، در داخل دستگاه از سه واتmetr تک فاز استفاده می شود و سیم پیچ های ولتاژ به فاز و نول و سیم پیچ های جريان به طور سری در مسیر هر فاز قرار می گیرند (شکل ۲-۳۱).

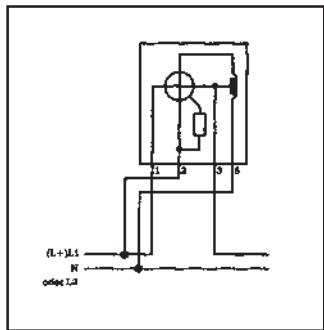


شکل ۲-۳۲—مدار وارمتر یک فاز

۱۲-۳—نقشه‌ی مدار وارمتر: وارمتر توان اکتیو را اندازه‌گیری می‌کند و دارای دو سیم پیچ است. سیم پیچ جریان به طور سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به فاز و نول در وارمتر یک فاز، به دو فاز در وارمتر سه‌فاز دو وارمتری، و به فاز و نول در وارمتر سه‌فاز سه‌وارمتری وصل می‌شود.


شکل ۲-۳۲ نقشه‌ی مدار وارمتر یک فاز و شکل ۲-۳۳ نقشه‌ی مدار وارمتر سه‌فاز چهارسیمه (سه‌وارمتری) را نشان می‌دهد.

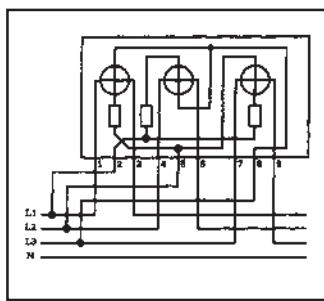

شکل ۲-۳۳—مدار وارمتر سه‌فاز

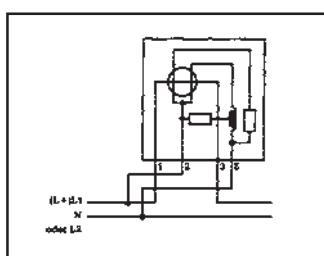

شکل ۲-۳۴—مدار کسینوس فی‌متر تک‌فاز

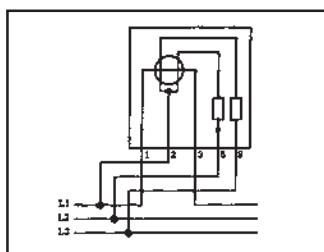


شکل ۲-۳۵—کسینوس فی‌متر در مدار سه‌فاز

۱۲-۴—مدار کسینوس فی‌متر: کسینوس فی‌متر، ضریب قدرت مدار را اندازه‌گیری می‌کند. شکل ۲-۳۴ کسینوس فی‌متریک فاز و شکل ۲-۳۵ کسینوس فی‌متر سه‌فاز را نشان می‌دهد. در کسینوس فی‌متر نیز سیم پیچ جریان به طور سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرند.

در کسینوس فی‌متر یک فاز، شماره‌های ۱ و ۳، مربوط به سیم پیچ جریان و شماره‌های ۲ و ۵، مربوط به سیم پیچ ولتاژ هستند که با دو مقاومت و یک سیم پیچ در داخل دستگاه به مدار کسینوس فی‌متر وصل شده و به صورت موازی به فاز و نول متصل می‌شوند. در کسینوس فی‌متر سه‌فاز، شماره‌های ۱ و ۳، سیم پیچ جریان و ۲ و ۵ و ۸ سیم پیچ ولتاژ است. ۲. به سر وسط سیم پیچ ولتاژ و ۵ و ۸ توسط دو مقاومت به انتهای دو سر سیم پیچ ولتاژ وصل می‌شوند. شماره‌ی ۲ به فاز L_۱ و ۵ و ۸ به فازهای L_۲ و L_۳ وصل می‌شوند.


۱۲-۵—نقشه‌ی مدار کنتوراکتیو: کنتوراکتیو، انرژی مصرفی مفید مصرف کننده را اندازه‌گیری می‌کند. کنتوراکتیو یک فاز دارای دو سیم پیچ جریان و ولتاژ

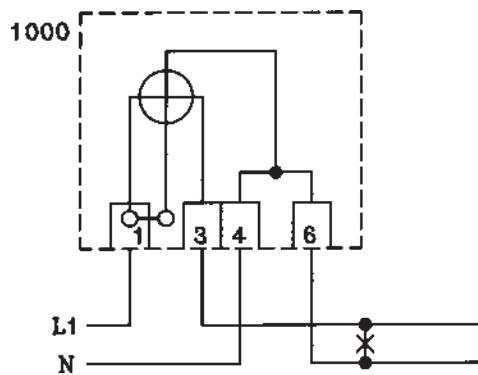

شکل ۲-۳۶—مدار کنتور تک فاز


می باشد. سیم پیچ جریان سری در مسیر فاز و سیم پیچ ولتاژ به فاز و نول وصل می شوند.

شکل ۲-۳۶ مدار کنتور یک فاز اکتیو را نشان می دهد. شماره های ۱ و ۴ ورودی و شماره های ۳ و ۶ خروجی است. کنتور اکتیو سه فاز دارای سه سیم پیچ جریان و سه سیم پیچ ولتاژ است. هر کدام از سیم پیچ های جریان در مسیر یک فاز قرار می گیرند و سیم پیچ های ولتاژ به ترتیب به فازها و نول وصل می شوند.

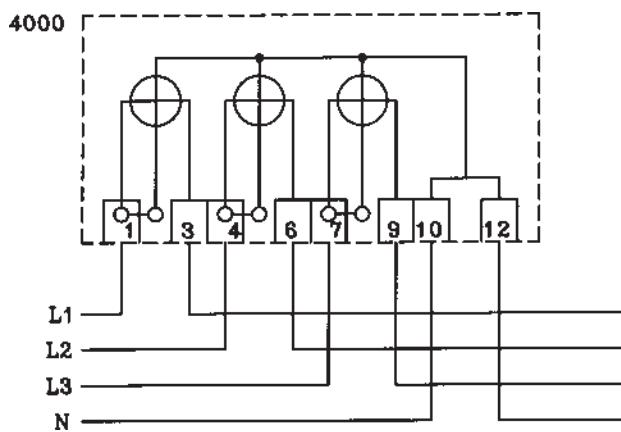


شکل ۲-۳۷—مدار کنتور سه فاز چهارسیمه

شکل ۲-۳۷ مدار کنتور سه فاز اکتیو را نشان می دهد. شماره های ۱ و ۴ و ۷ و ۱۰ ورودی و شماره های ۳ و ۶ و ۹ و ۱۲ خروجی می باشند.

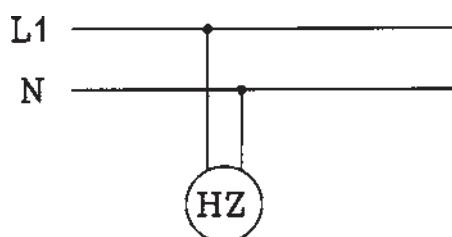

شکل ۲-۳۸—مدار فرکانس متر


شکل ۲-۱۲—نقشه مدار فرکانس متر: فرکانس متر، به طور موازی به شبکه (فاز و نول) وصل می شود و برای اندازه گیری فرکانس شبکه به کار می رود. شکل ۲-۳۸ اتصال فرکانس متر به شبکه را نشان می دهد.

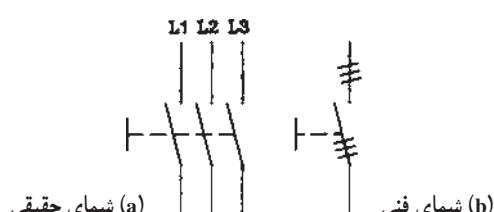


شکل ۲-۳۹—کلید چاقویی سه فاز

شکل ۲-۱۳—علائم اختصاری ژنراتور جریان متناوب سه فاز


شکل ۲-۳۹ علامت چندسیمه و تک خطی کلید چاقویی سه فاز را نشان می دهد.

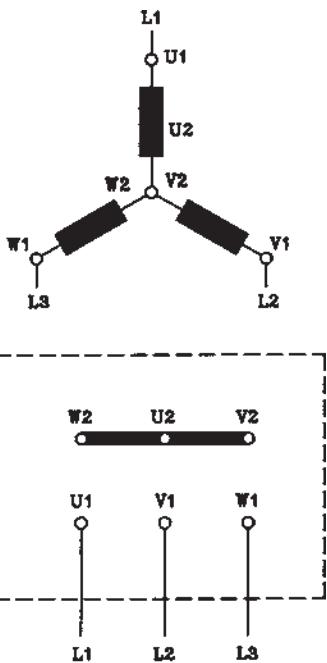

شکل ۲-۴۰- ترمینال‌های موتور با اتصال ستاره

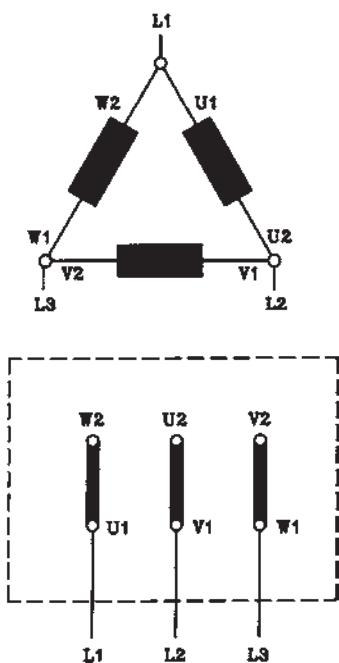

شکل ۲-۴۱- ترمینال‌های موتور با اتصال مثلث

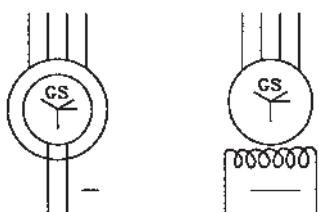

شکل ۲-۴۲- ژنراتور سنکرون سه فاز


۲-۱۳-۲- علامت اختصاری اتصالات ستاره و مثلث: در شکل ۲-۴۰ اتصال ستاره، و در شکل ۲-۴۱ اتصال مثلث نشان داده شده است.

در اتصال ستاره، ته سری کلاف‌های فازها، به هم وصل شده و به سر سری کلاف‌های فازها، سه فاز وصل می‌شود. این اتصال در روی پلاک با علامت Y و یا مشخص می‌شود.

در اتصال مثلث ته سری کلاف‌های هر فاز به سر سری کلاف‌های فاز بعد وصل می‌شود و به شکل مثلث درمی‌آید. این اتصال بر روی پلاک با علامت Δ یا D نشان داده می‌شود.

۲-۱۳-۳- علامت اختصاری ژنراتور جریان متناوب: شکل ۲-۴۲ علامت اختصاری ژنراتور سنکرون جریان متناوب سه فاز، تحریک با جریان مستقیم (سیم وسط بیرون آمده) را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۳ - علامت اختصاری کوپلینگ موتور ژنراتور را نشان می‌دهد.

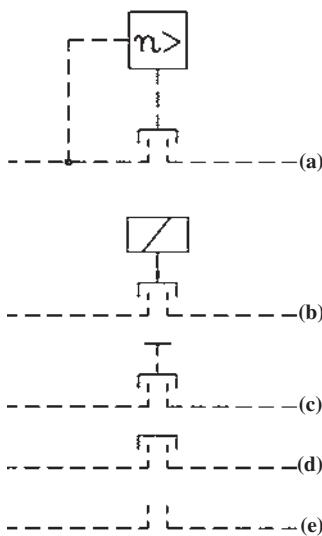

شکل ۲-۴۳


a) کلاچ کنترل شده با نیروی گریز از مرکز، در تعداد دور بالا درگیر می‌شود.

b) کوپلاز مکانیکی قطع و وصل به وسیله مغناطیس

c) کوپلاز مکانیکی قطع و وصل به وسیله دست


d) کوپلاز مکانیکی قابل قطع

e) کوپلاز مکانیکی (بطور کلی)

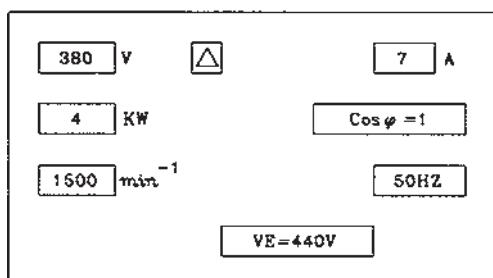

شکل ۲-۴۴ - پلاک مشخصات ژنراتور سنکرون

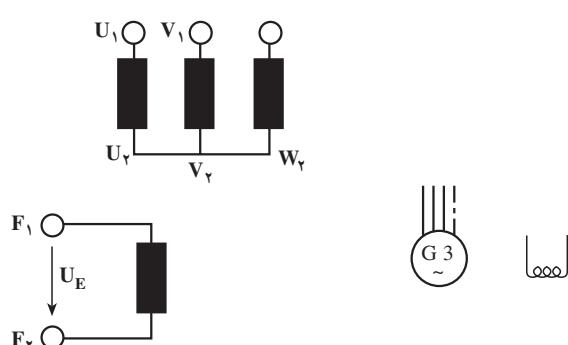شکل ۲-۴۴ - پلاک مشخصات یک نمونه از ژنراتور سه فاز سنکرون کوچک را نشان می‌دهد (V_E = ولتاژ تحریک). ژنراتور با اتصال مثلث V , 28° , $2A$, با ضریب قدرت یک، $440V$ ، $4kw$ ، 1500 دور در دقیقه، 50 هرتز با ولتاژ تحریک $440V$ می‌باشد.











الف - علامت اختصاری
ب - اتصال سیم پیچ ها

شکل ۲-۴۵

شکل ۲-۴۵ - مدار ژنراتور سه فاز: مدار ژنراتور سه فاز سنکرون با اتصال ستاره را نشان می‌دهد. F_1, F_2 دو سر سیم پیچ میدان تحریک می‌باشد.

۲-۱۴- علائم اختصاری الکتروموتورهای القایی (شکل ۲-۴۶)

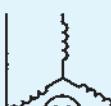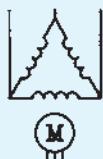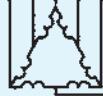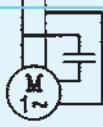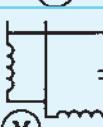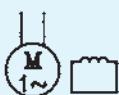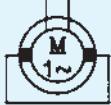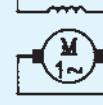
علامت		شرح
نماد مداری I	نماد مداری II	
		موتور با روتور قفسی سه فاز، مدار ستاره Y
		موتور با روتور حلقه لغزان سه فاز، استاتور مثلث Δ
		موتور با روتور قفسی و با تعداد قطب متغیر (مدار دالاندر)
		موتور خازنی
		موتور با قطب مجزا
		موتور سری متنابب (موتور یونیورسال)
		موتور دافعه‌ای ریولسیون

شکل ۲-۴۶

۲-۱۵- علائم اختصاری فلوترسویچ (کلید شناور)، لیمیت سویچ (کلید حد)، میکروسویچ (شکل ۲-۴۷)


علامت	شرح
	فلوترسویچ، با کنتاکت باز
	لیمیت سویچ (میکروسویچ) با کنتاکت‌های بسته و باز
	میکروسویچ (لیمیت سویچ) با کنتاکت بسته

شکل ۲-۴۷

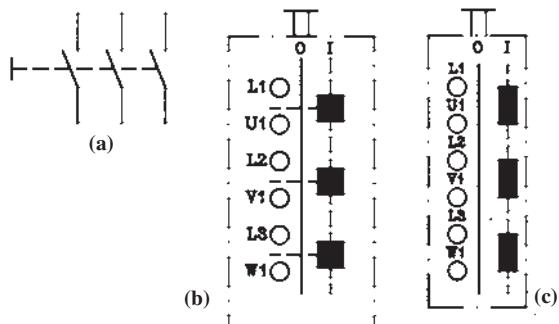

(a) کلید اهرمی سه فاز ساده
 (b) کلید زبانه‌ای سه فاز ساده
 (c) کلید غلطکی سه فاز ساده

شکل ۲-۴۸

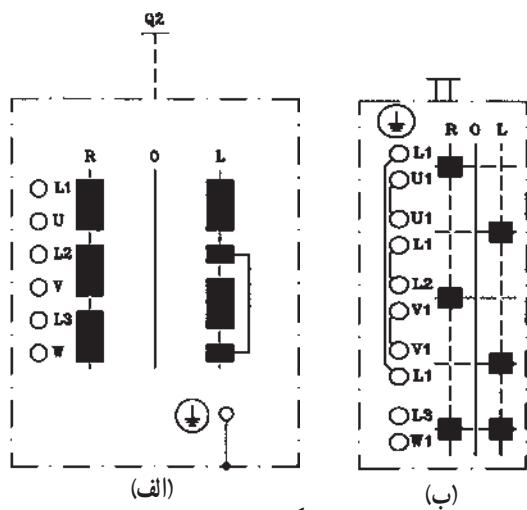


شکل ۲-۴۹

۱۶-۲- علامت اختصاری کلیدهای دستی سه فاز
شکل ۲-۴۸ علامت اختصاری کلیدهای دستی سه فاز ساده را نشان می‌دهد.

۲-۴۹- الف کلید دستی سه فاز غلطکی چپ گرد و راست گرد را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۴۹- ب کلید دستی زبانه‌ای سه فاز چپ گرد و راست گرد را نشان می‌دهد.

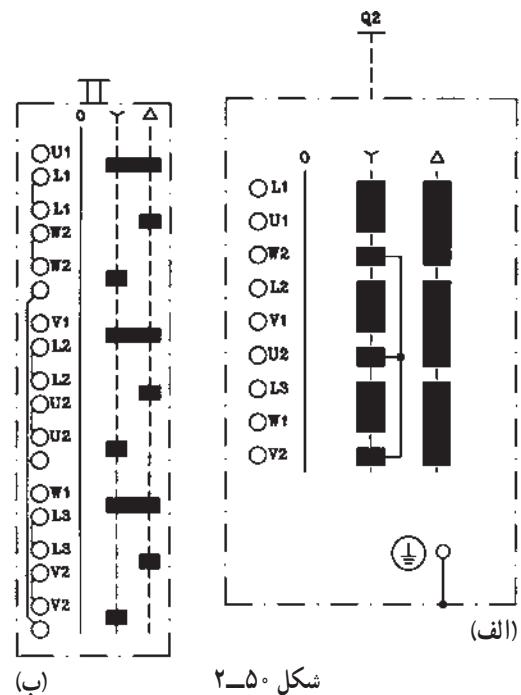

شکل ۲-۵۰

شکل ۲-۵۰- الف کلید دستی سه فاز غلطکی ستاره مثلث را نشان می‌دهد.


شکل ۲-۵۰- ب کلید دستی سه فاز زبانه‌ای ستاره مثلث را نشان می‌دهد.

۱۷-۲- نقشهی مدار راهاندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی

۱-۱۷-۲-۵۱- شکل ۲-۵۱- الف نقشهی مدار راهاندازی

الکتروموتور سه فاز به طریق چپگرد و راستگرد توسط کلید دستی سه فاز غلطکی چپگرد و راستگرد را نشان می‌دهد.

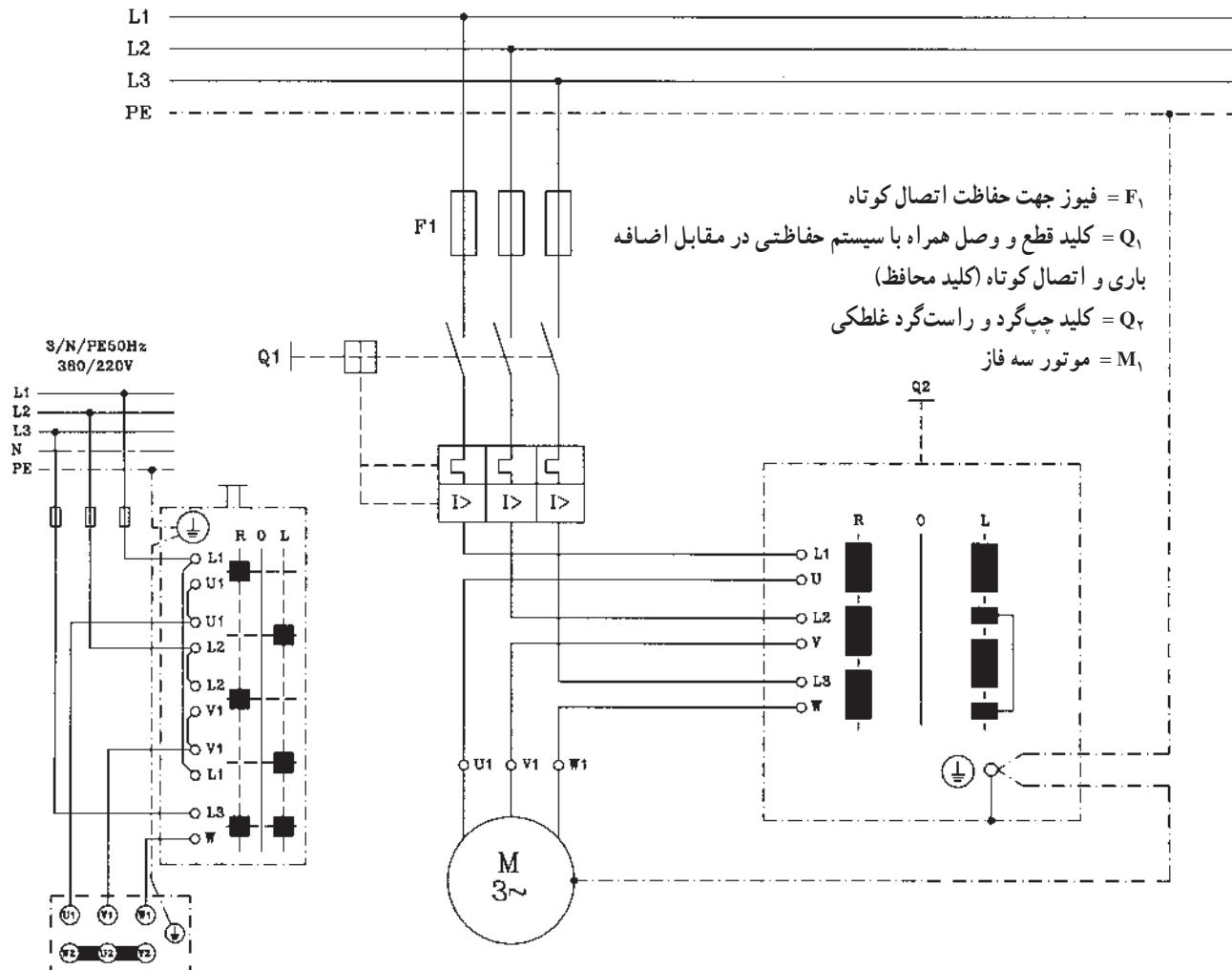شکل ۲-۵۱- ب نقشهی مدار راهاندازی الکتروموتور سه فاز به طریق چپگرد و راستگرد توسط کلید دستی سه فاز زبانهای چپگرد و راستگرد را نشان می‌دهد.



ب- مدار کلید زبانهای چپگرد و راستگرد

الف- مدار کلید غلطکی چپگرد و راستگرد

شکل ۲-۵۱

۲-۱۷-۲ - شکل ۵۲-۲ - الف نقشه مدار


راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث توسط

کلید غلطکی دستی سه فاز ستاره - مثلث را نشان می‌دهد. شکل

۲-۵۲-ب نقشه مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت

ستاره - مثلث توسط کلید دستی زبانه‌ای سه فاز ستاره - مثلث

را نشان می‌دهد.

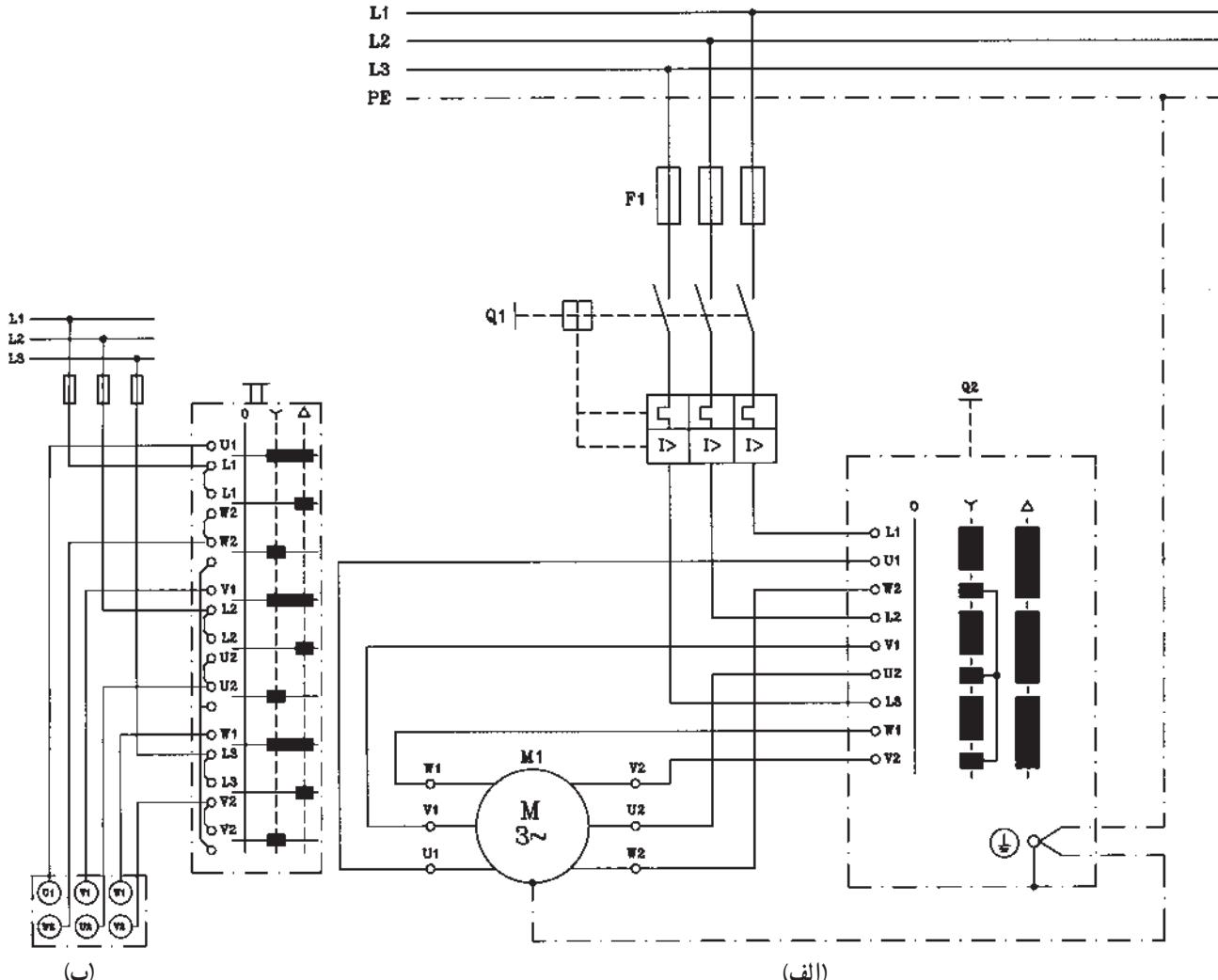

F_1 = فیوز سه فاز برای حفاظت اتصال کوتاه


Q_1 = کلید سه فاز اهرمی به همراه محافظ حرارتی جهت حفاظت اضافه

بار و محافظ مغناطیسی جهت حفاظت اتصال کوتاه

کلید ستاره مثلث سه فاز Q_2

موتور سه فاز M_1 = [۳۸۰۷/۶۶۰۷] در شبکه برق ایران

۲-۵۲ شکل

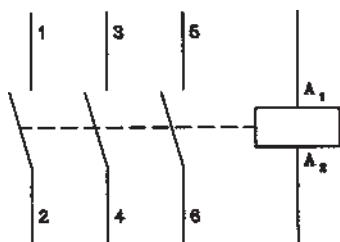


شکل ۲-۵۳

۱۸-۲- علامت اختصاری کنتاکتورها، رله‌های زمانی، شستی‌های استوپ و استارت

۱۸-۲- ۲- شکل ۲-۵۳ علامت اختصاری کنتاکتور را با کنتاکت‌های اصلی نشان می‌دهد.

A_1A_2 دو سر بوبین کنتاکتور و سه تیغه‌ای که با شماره‌های

۱ تا ۶ مشخص شده‌اند کنتاکت‌های اصلی کنتاکتور می‌باشد.

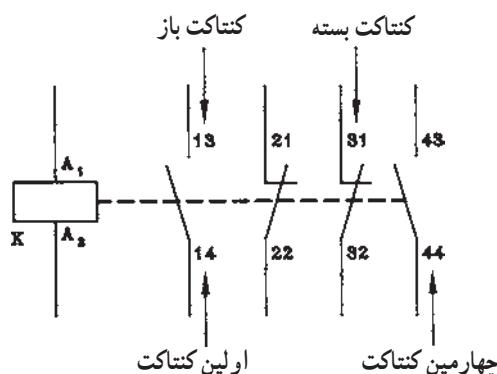


شکل ۲-۵۴

۱۸-۲- ۲- شکل ۲-۵۴ علامت اختصاری کنتاکتور

را با کنتاکت‌های کمکی نشان می‌دهد. این کنتاکتور دارای دو کنتاکت باز (بسته شونده S یا NO) و دو کنتاکت بسته (باز شونده O یا NC) می‌باشد.

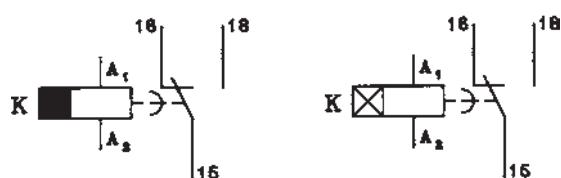شماره‌های سمت راست کنتاکت‌های کمکی نشانه کنتاکت‌های بسته با اعداد ۱ و ۲ و کنتاکت‌های باز با اعداد ۳ و ۴ می‌باشند. شماره‌های سمت چپ نشان‌دهنده ردیف کنتاکت می‌باشد.




ب- رله زمانی تأخیر در قطع

الف- رله زمانی تأخیر در وصل

شکل ۲-۵۵

۱۸-۲- ۲- شکل ۲-۵۵ علامت اختصاری رله زمانی

را نشان می‌دهد.

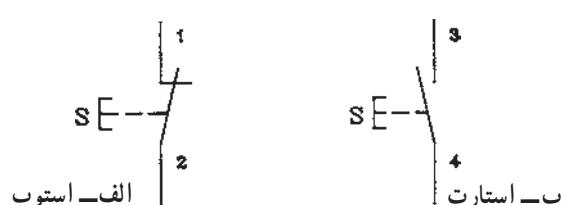


شکل ۲-۵۶

۱۸-۲- ۲- شکل ۲-۵۶ علامت اختصاری

شستی‌های استوپ و استارت را نشان می‌دهد.

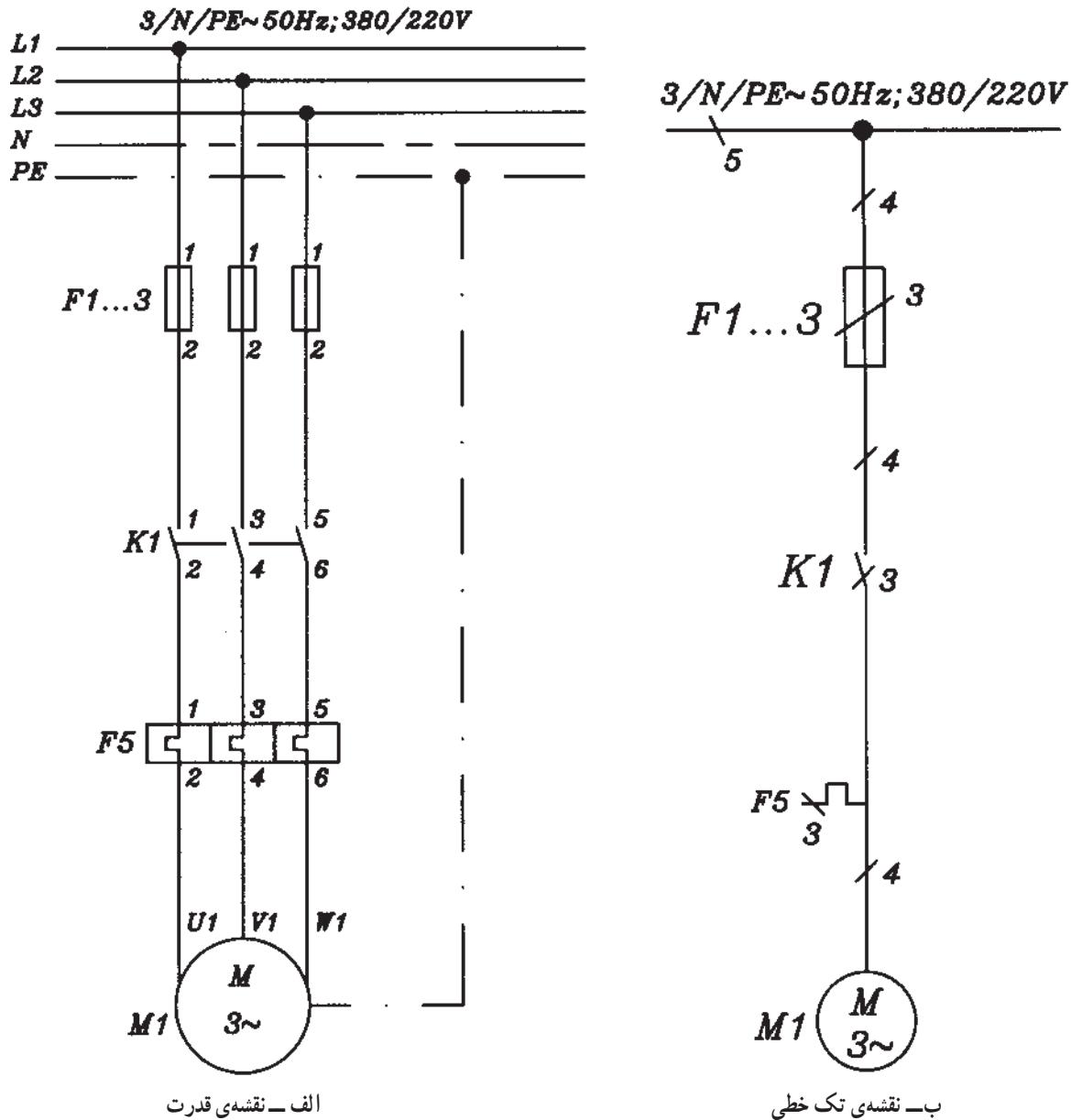
۲-۱۹-۱- فاز توسط کنکاتور و استوپ و استارت
 سه فاز راه اندازی الکتروموتورهای
 ۲-۱۹-۲- مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز
 کنترل از یک نقطه و دو نقطه: شکل ۲-۵۷ مدار راه اندازی
 الکتروموتور سه فاز را نشان می دهد.



۲-۵۷ شکل

شکل ۲-۵۸ نقشه فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز را نشان می دهد.


- نقشه فنی راهاندازی یک الکتروموتور از دو نقطه
- کنترل از یک نقطه (یک استوپ SO1 برای خاموش کردن مدار و یک استارت S1 برای روشن کردن مدار)
- کنترل از دو نقطه (دو استوپ SO1 و SO2 برای خاموش کردن مدار از دو محل و دو استارت S1 و S2 برای روشن کردن مدار از دو محل)

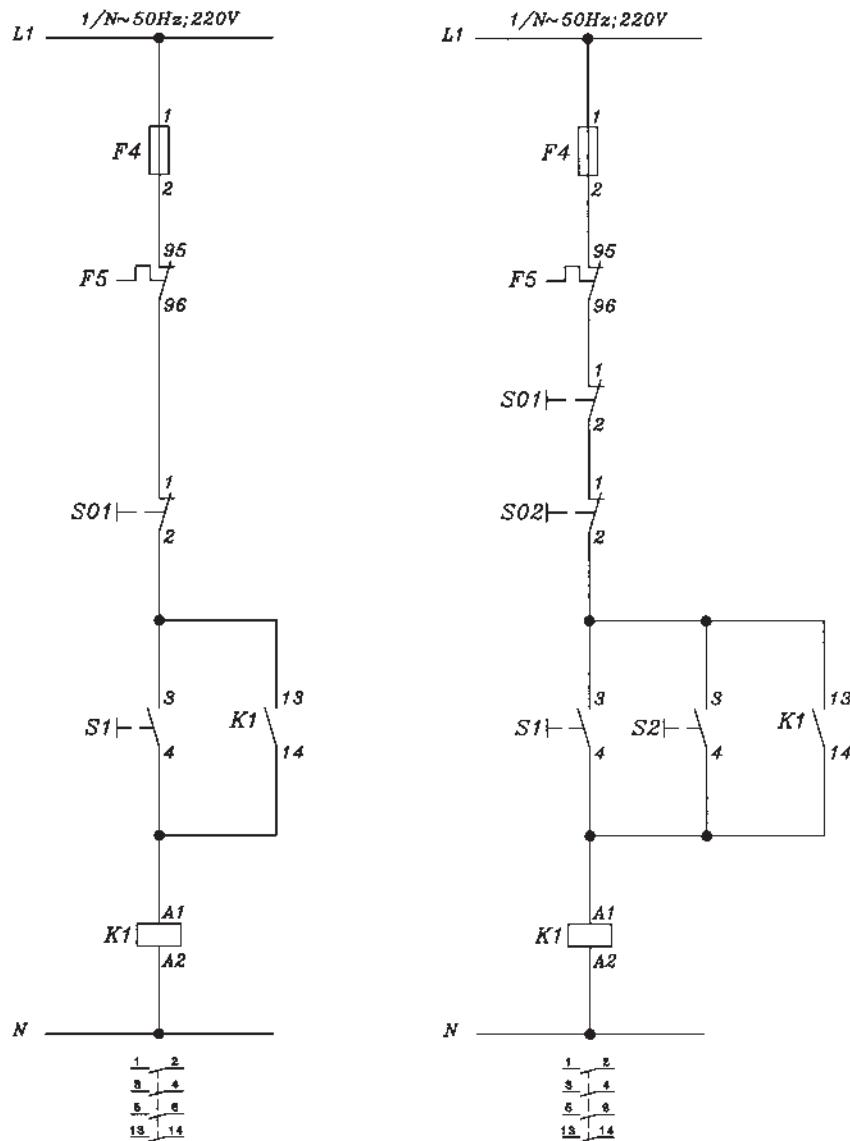


شکل ۲-۵۸

توجه: معمولاً برای نمایش چند عنصر به صورت
مجموعه در مدار تک خطی از علامت  استفاده
می شود.

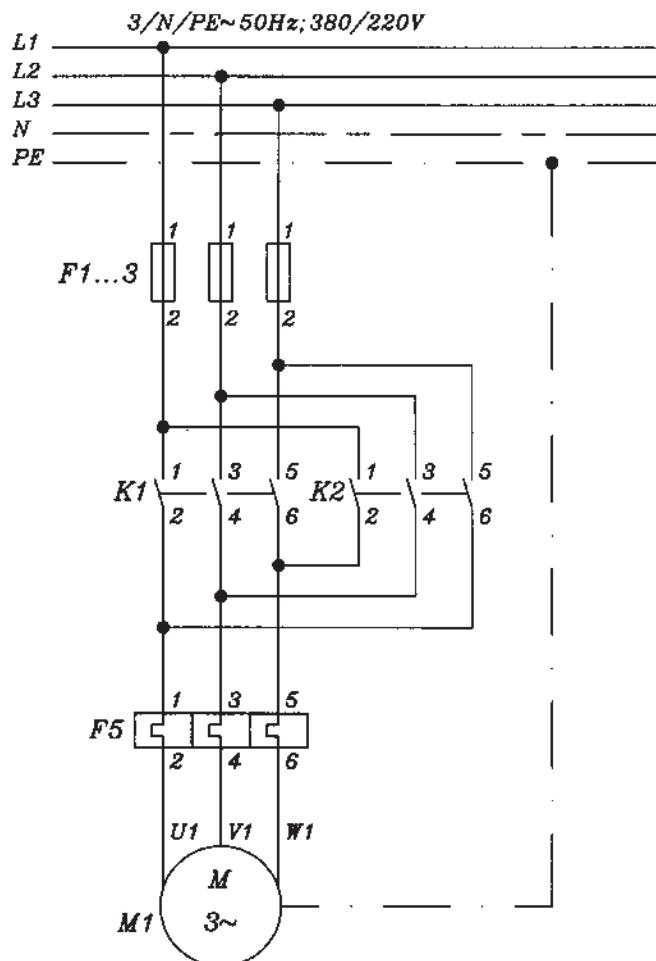۲_۱۹_۲_ مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز
چپ گرد و راست گرد: شکل ۲_۵۹ مدار راه اندازی
الکتروموتور سه فاز به طریق چپ گرد و راست گرد را نشان
می دهد.




الف - نقشه قدرت

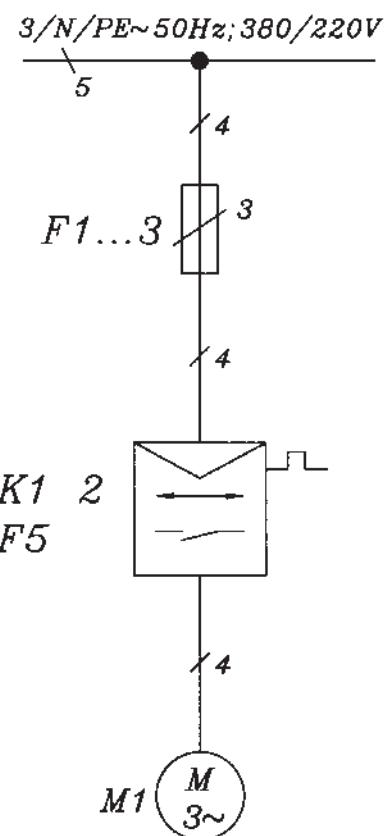


ب - تک سیمه (تک خطی)

۲_۵۹ شکل

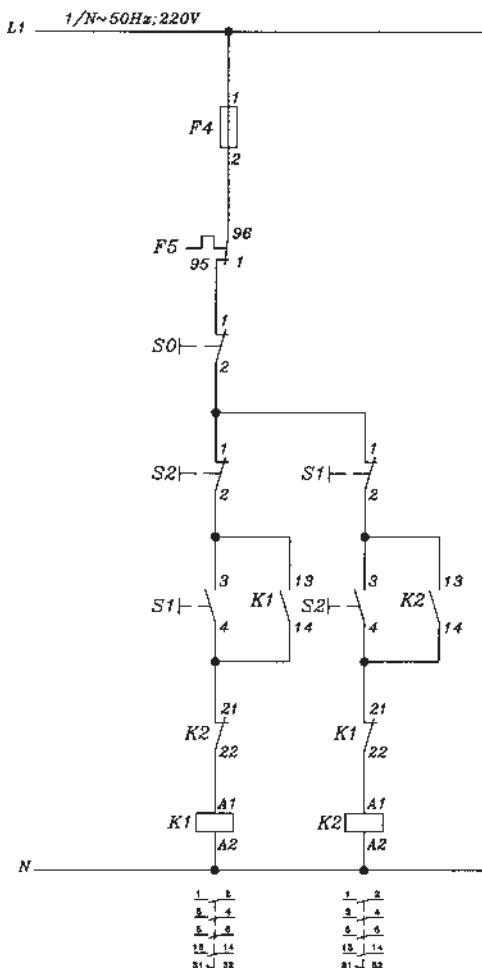

شکل ۲_۶

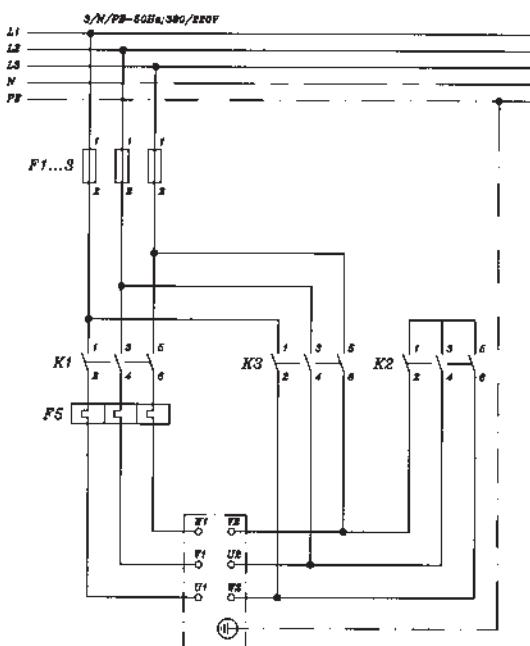
شکل ۲_۶ نقشه‌ی مدار فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز به طریق چپ گرد و راست گرد با یک استوپ (S₀) و دو استارت استوپ دوبل (S_۱ و S_۲) حفاظت کامل را نشان می‌دهد.



شکل ۲_۶۱


شکل ۲_۶۱-۳ مدار راهاندازی الکتروموتور سه فاز به طریق ستاره مثلث: شکل ۲_۶۱ مدار راهاندازی الکتروموتور سه فاز به طریق ستاره مثلث را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۶۲ مدار فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز به طریق ستاره مثلث اتوماتیک (با استفاده از رله زمانی K_4T تأخیر در وصل) را نشان می‌دهد.

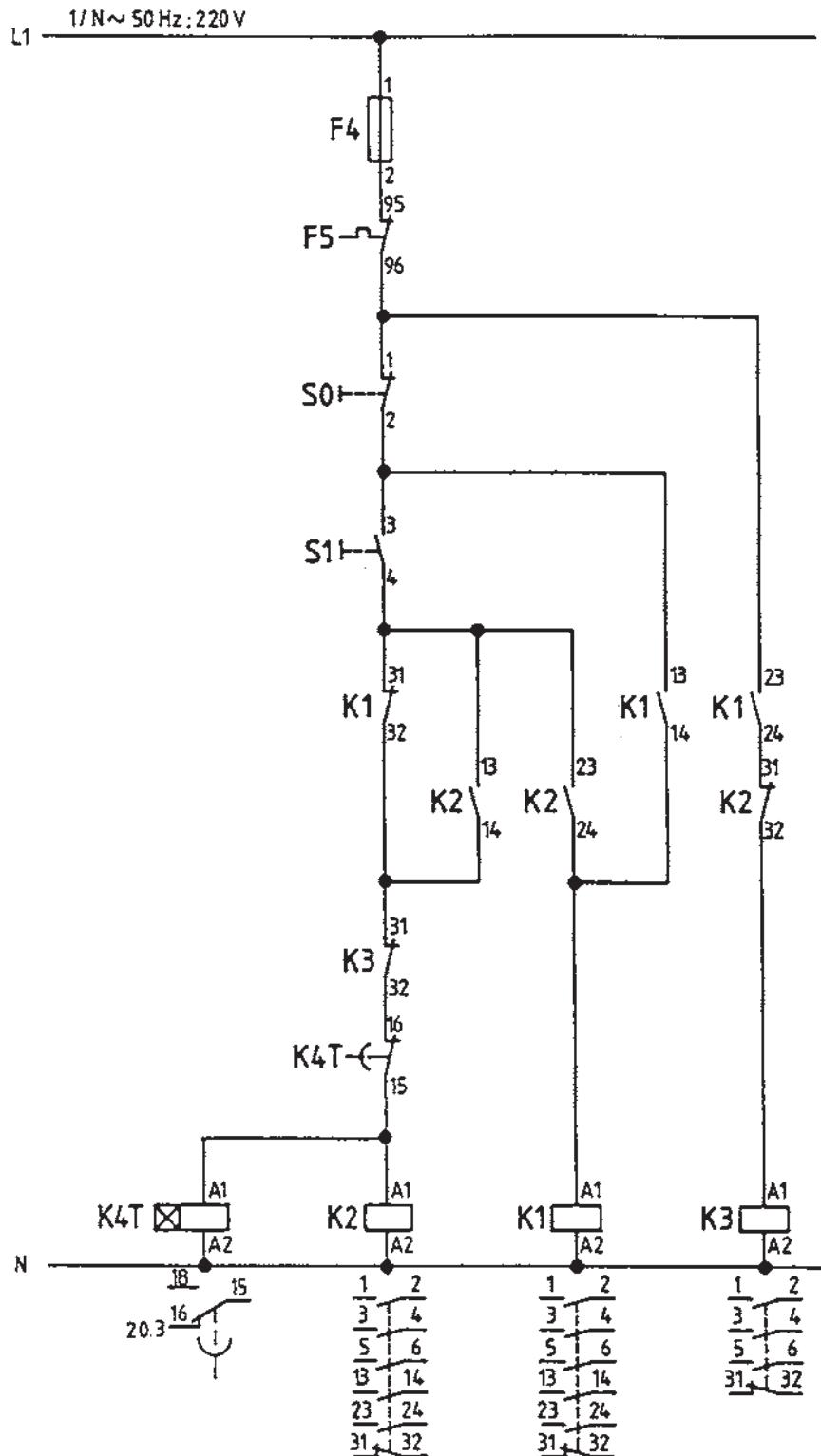

شکل ۲-۶۲

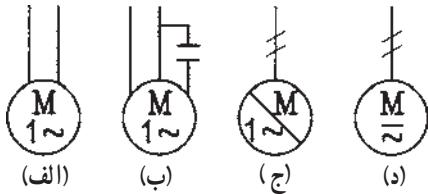۲-۲۰ علائم اختصاری الکتروموتورهای یک فاز
شکل ۲-۶۳ علائم اختصاری انواع الکتروموتورهای تک فاز را نشان می‌دهد.




- الف - الکتروموتور یک فاز با سیم پیچ راه انداز
ب - الکتروموتور یک فاز خازنی
ج - الکتروموتور یک فاز رپولسیونی
د - الکتروموتور اونیورسال


شکل ۲-۶۳

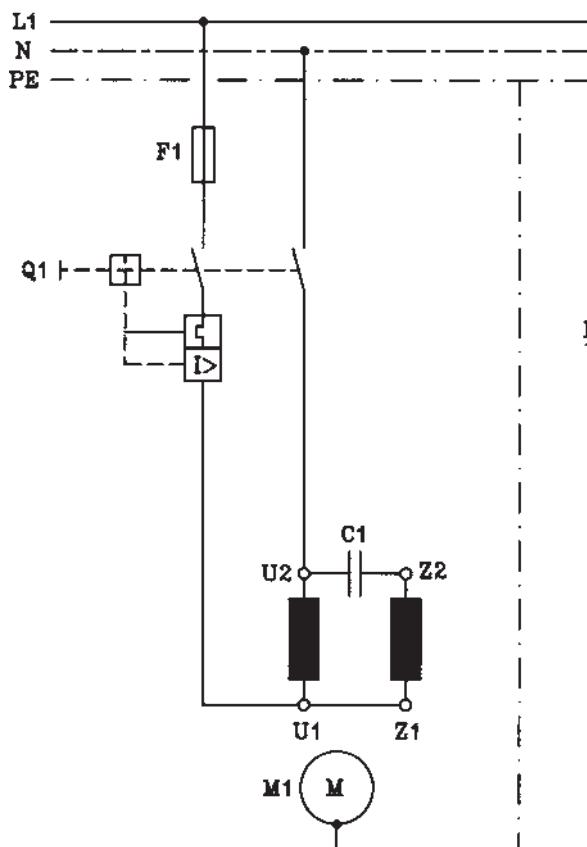۲-۲۱ مدار راه اندازی الکتروموتورهای تک فاز
توسط کلیدهای دستی و کنتاکتور

۲-۲۱-۱ شکل ۲-۶۴ مدار راه اندازی الکتروموتور
تک فاز خازنی (خازن راه انداز) توسط کلید دستی Q_1 را نشان
می‌دهد.



الف - شمای حقیقی

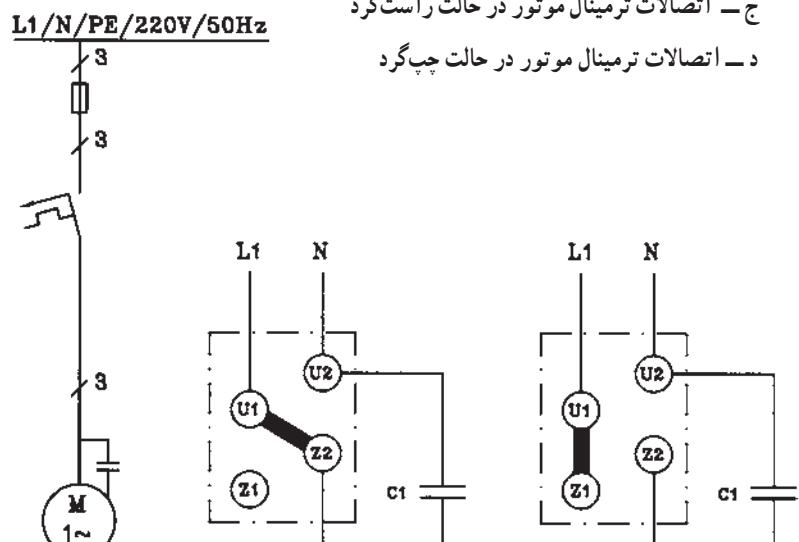


ب - شمای تک خطی


- الف - نقشهی مدار اتصال
ب - شمای تک خطی
ج - اتصالات ترمینال موتور در حالت راست گرد
د - اتصالات ترمینال موتور در حالت چپ گرد

شکل ۲-۶۴

۲-۲۱- شکل ۶۵- نقشه‌ی مدار راهاندازی الکتروموتور تک فاز دو خازنی (خازن راهانداز و خازن دائم در مدار C_1 و C_2) به طریق دستی را نشان می‌هد.

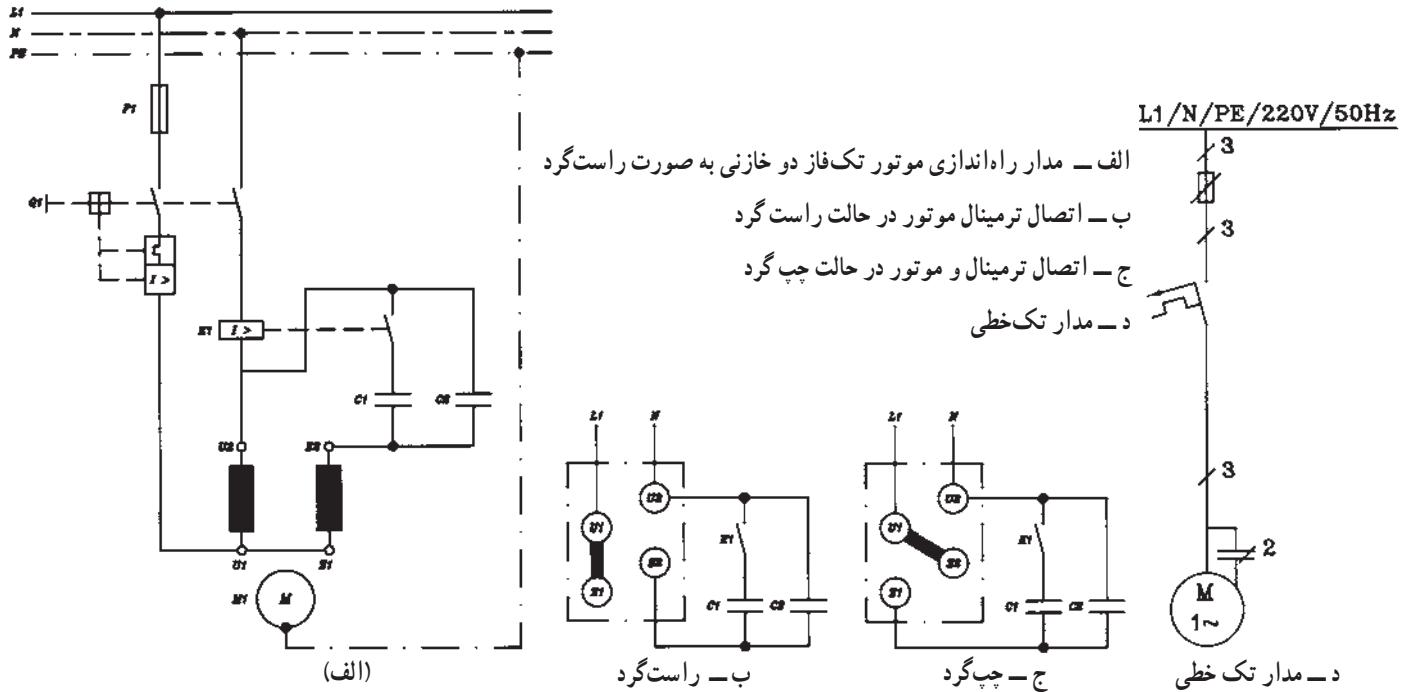

شکل ۶۵-۲

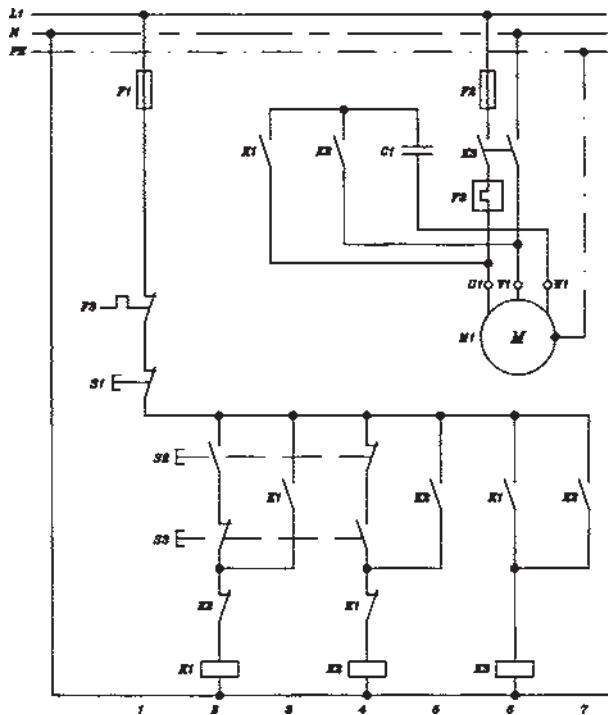


سه فاز تک فاز شده توسط خازن و کنتاکتور K_3 و کنتاکتورهای K_1 و K_2 به طریق چپ گرد و راست گرد با استفاده از رله حرارتی (F_3)، استوپ (S_1) و استارت های دوبل (S_2 و S_3) را نشان می دهد.

۲-۲-۲ نقشه‌های راه اندازی موتورها به وسیله کنتاکتورها


در این بخش نقشه‌های تک خطی و گستردۀ و نقشه‌های مسیر جریان، ترمینال‌ها، اتصالات خارجی، موئاژ و جدول‌های علائم مربوطه ارائه می‌شود.

۱-۲-۲ نقشه‌ی تک خطی: در نقشه‌ی تک خطی، مدار با یک خط رسم می‌شود و تعداد سیم‌ها و وسائل الکتریکی روی آن‌ها مشخص می‌شود.

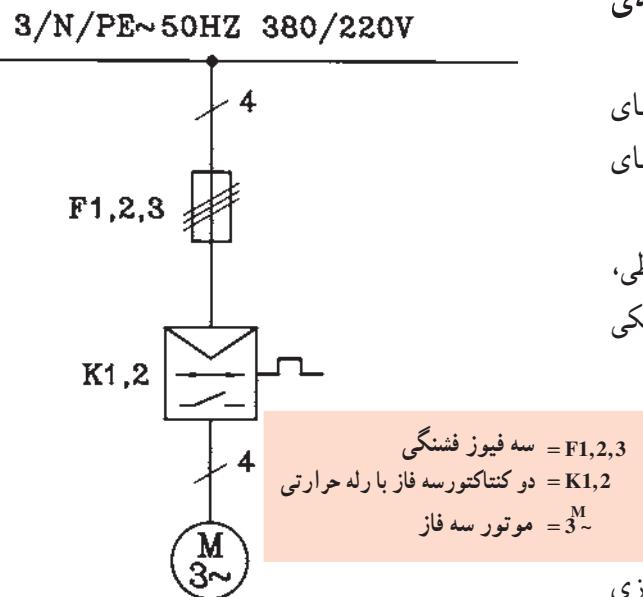

شکل ۲-۶۷ نقشه‌ی تک خطی راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد توسط کنتاکتور و همراه با رله‌ی حرارتی را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۶۷ نقشه‌ی مدار تک خطی راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد توسط کنتاکتور و همراه با رله‌ی حرارتی را نشان می‌دهد. از این نقشه معمولاً برای تجهیزات استفاده می‌شود.

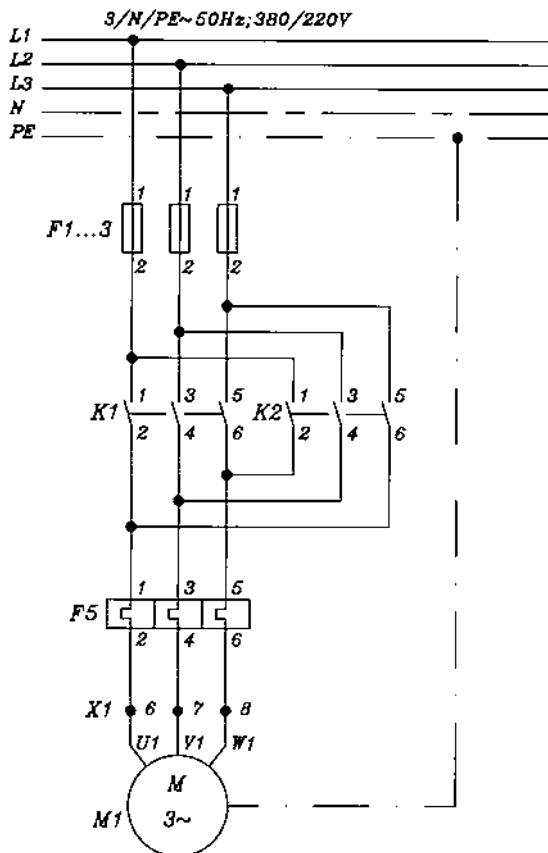


شکل ۲-۶۸ مدار قدرت راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد

۲-۲-۲ نقشه گستردۀ یا مسیر جریان: نقشه مسیر جریان تمامی مدار قدرت و فرمان را با مشخصات و جزئیات کامل نشان می‌دهد. مسیر جریان در مدار قدرت از سه فاز که به طرف مصرف کننده می‌رود تشکیل شده است. در مسیر جریان به سیم‌ها و کلیه وسائل مورد استفاده در مدار شماره‌های اختصاصی می‌یابد. هر مسیر نیز با شماره‌های مانند ۱ و ۲ و ۳ و ... مشخص می‌شود. شکل ۲-۶۸ نقشه مسیر جریان مدار قدرت راه‌اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپ‌گرد و راست‌گرد توسط کنتاکتور همراه با رله حرارتی را نشان می‌دهد.

مسیر ۱ نشان‌دهنده‌ی سیم‌های شبکه ورودی بوده و مسیر ۲ و ۳ مسیرهای تغذیه‌ی مصرف کننده را نشان می‌دهند. از نقشه‌های مسیر جریان بیشتر برای عیب‌یابی و تعمیر مدارهای الکتریکی استفاده می‌شود.

نقشه‌ی گستردۀ یا مسیر جریان مدار فرمان بدین ترتیب است که فاز و نول و یا دو فاز (بستگی به ولتاژ بین‌های کنتاکتورها و رله دارد که 22° ولت باشد یا 38° ولت) در دو طرف عناصر مدار رسم، و وسائل الکتریکی بین آن‌ها واقع می‌شوند (شکل ۲-۶۹). در نقشه‌ی مسیر جریان مدار فرمان، در زیر مسیر کنتاکتورها و رله‌ها جدولی درج می‌شود که نشان دهنده تعداد کنتاکت‌های اصلی (قدرت) و فرعی (فرمان) باز و بسته و همچنین معرفی این کنتاکت‌ها در شماره مسیرهای مختلف می‌باشد (شکل ۲-۶۹).

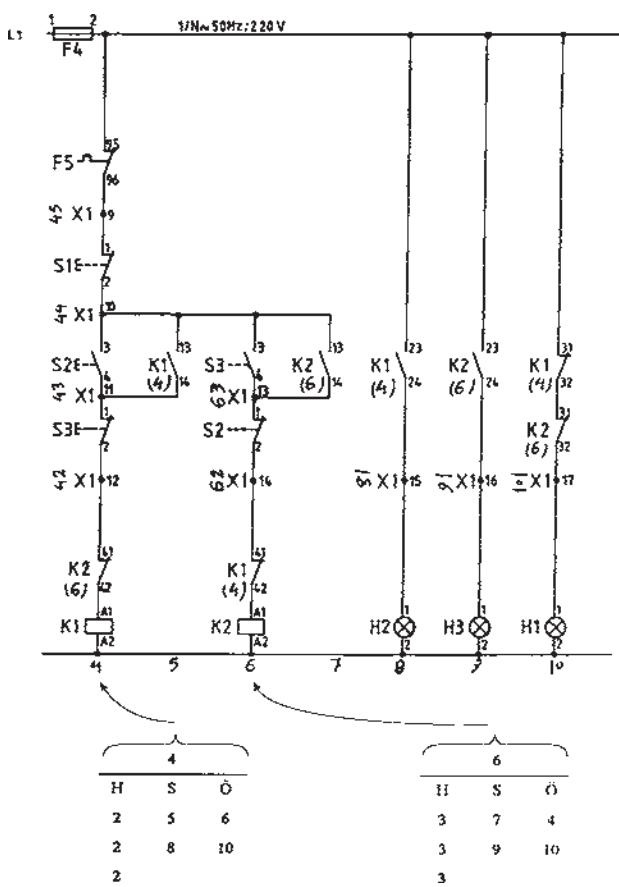

شکل ۶۹-۲- نقشه‌ی مسیر جریان مدار فرمان راه اندازی الکتروموتور سه‌فاز به صورت حب‌گرد، راستگرد

مثلاً جدول در روبرو کناتکتور K در


مسیر جریان ۴ (شکل ۶۹-۲) در مدار فرمان، نشان دهنده این است که سه کنتاکت اصلی در مسیر ۲ و دو کنتاکت بسته شونده‌ی (باز) این کنتاکتور در مسیرهای ۵ و ۸ و دو کنتاکت باز شونده‌ی (بسته) این کنتاکتور در مسیرهای ۶ و ۱۰ قرار دارند.

شکل ۲-۶۹ نقشه‌ی مدار فرمان مسیر جریان راه اندازی الکتروموتور سه فاز به صورت چپ گرد و راست گرد توسط کنترکتور همراه با رله‌ی حرارتی و لامپ‌های سیگنال H_1 و H_2 و H_3 را نشان می‌دهد.

در زیر کن tact های باز و بسته‌ی کن tactورها و رله‌ها در مدار فرمان، عدد مسیر جریان بوین آن کن tactور و یا رله در داخل برانتر نوشته می‌شود. مثلاً عدد (۴) زیر کن tact باز کن tactور_۱ K نشان می‌دهد که بوین کن tactور_۱ K در مسیر ۴ می‌باشد. سیم‌هایی که به ترمینال موجود در تابلو وصل می‌شوند و توسط کن tact ها، سیم‌پیچ‌ها، مقاومت‌ها، ... در داخل تابلو فرمان قطع شدگی ندارند را با یک عدد مشخص می‌کنند. این عدد از شماره‌ی مسیر جریان و یک عدد دیگر تشکیل شده است و از پاسن، به بالا از ۱ شماره گذاری

می شود. مثلاً X_1 شماره‌ی سیمی است که در مسیر ۸ قرار دارد و اولین سیم از پایین به بالا است که به ترمinal شماره ۱۵ وصل می شود.

امروزه کن tact های باز و بسته‌ی هر کن tactور و یا هر رله، در زیر بوبین کن tactورها و رله‌ها در مدار فرمان، رسم و شماره‌های

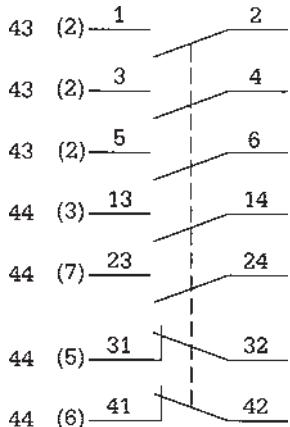


شکل ۲-۷۰

مربوطه روی آنها نوشته می‌شود. در سمت چپ کن tact های رسم شده، شماره‌ی مسیر جریان و در سمت چپ شماره‌ی مسیر جریان، شماره‌ی صفحه‌ای که نقشه روی آن رسم شده نوشته می‌شود (شکل ۲-۷۰).

مثالاً در شکل ۲-۷۰ سه کن tact اصلی (۱ و ۲ - ۳ و ۴ - ۵ و ۶) در مسیر شماره‌ی ۲ و در صفحه‌ی ۴۳ و کن tact باز ۱۳ و ۱۴ در مسیر شماره‌ی ۳ در صفحه‌ی ۴۴، کن tact باز ۲۳ و ۲۴ در مسیر شماره‌ی ۷ در صفحه‌ی ۴۴، کن tact بسته‌ی ۳۱ و ۳۲ در مسیر شماره‌ی ۵ در صفحه‌ی ۴۴ و کن tact بسته‌ی ۴۱ و ۴۲ در مسیر شماره‌ی ۶ در صفحه‌ی ۴۴ رسم شده‌اند.

۲-۲۲-۳ نقشه‌ی ترمینال‌ها: در این نقشه ترمینال‌های تابلو به همراه سیم‌های ورودی و خروجی، ترسیم و شماره‌گذاری می‌شود و شماره‌ی سیم‌های نقشه در مسیر جریان، در روی ترمینال‌ها و در روی هر یک از سیم‌های ورودی و خروجی به ترمینال محل اتصال دیگر آنها نوشته می‌شود. همچنین سطح مقطع سیم‌ها یا کابل‌ها را نیز مشخص می‌کنند (شکل ۲-۷۱).

از نقشه‌ی ترمینال‌ها برای نصب و اتصال سیم‌های مصرف کننده به تابلو استفاده می‌شود.

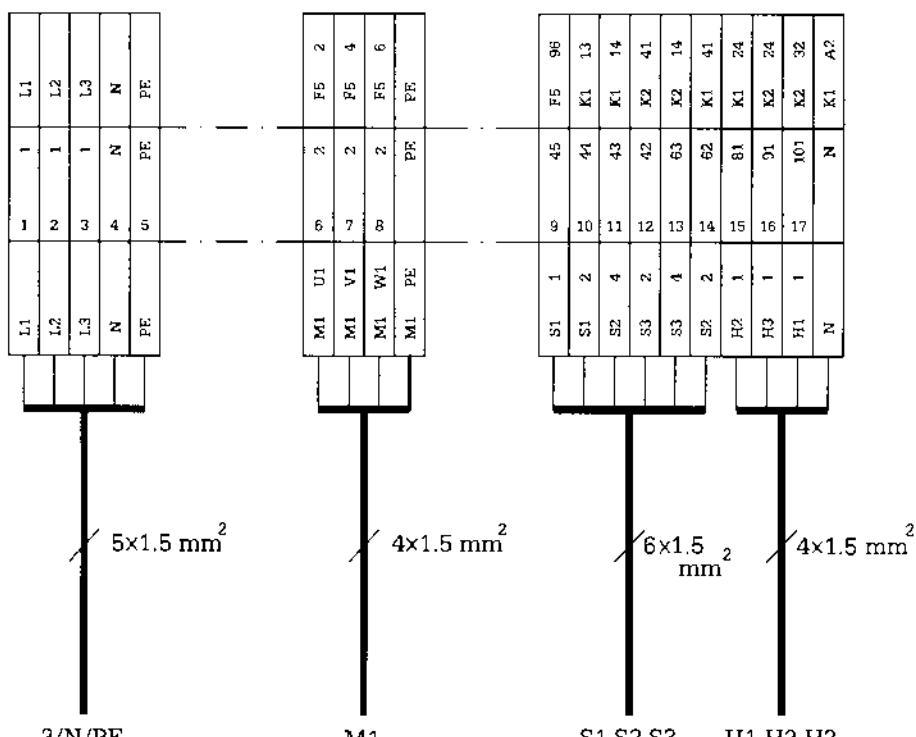


شکل ۲-۷۱ – نقشه ترمینال‌ها


۴-۲-۲- نقشهی اتصالات خارجی و مونتاژ: در نقشهی اتصالات خارجی، اتصالات خارج تابلو که از ترمینال‌های تابلو توسط سیم به دستگاه‌های خارج تابلو می‌روند، رسم می‌شود. برای سادگی نقشه، همهی سیم‌ها ترسیم نمی‌شوند بلکه آن‌ها را به صورت یک دسته ترسیم می‌کنند و در روی آن، تعداد سیم‌ها را در داخل پرانتز به طور عمودی روی دسته‌ی سیم می‌نویسند. همچنین در ابتدا و انتهای دسته‌ی سیم، شماره‌ی تک‌تک سیم‌ها را مشخص می‌کنند (شکل ۷۲-۲).

شماره‌ی مسیر جریان در نقشهی مسیر جریان

شماره‌ی محل در نقشهی مسیر جریان

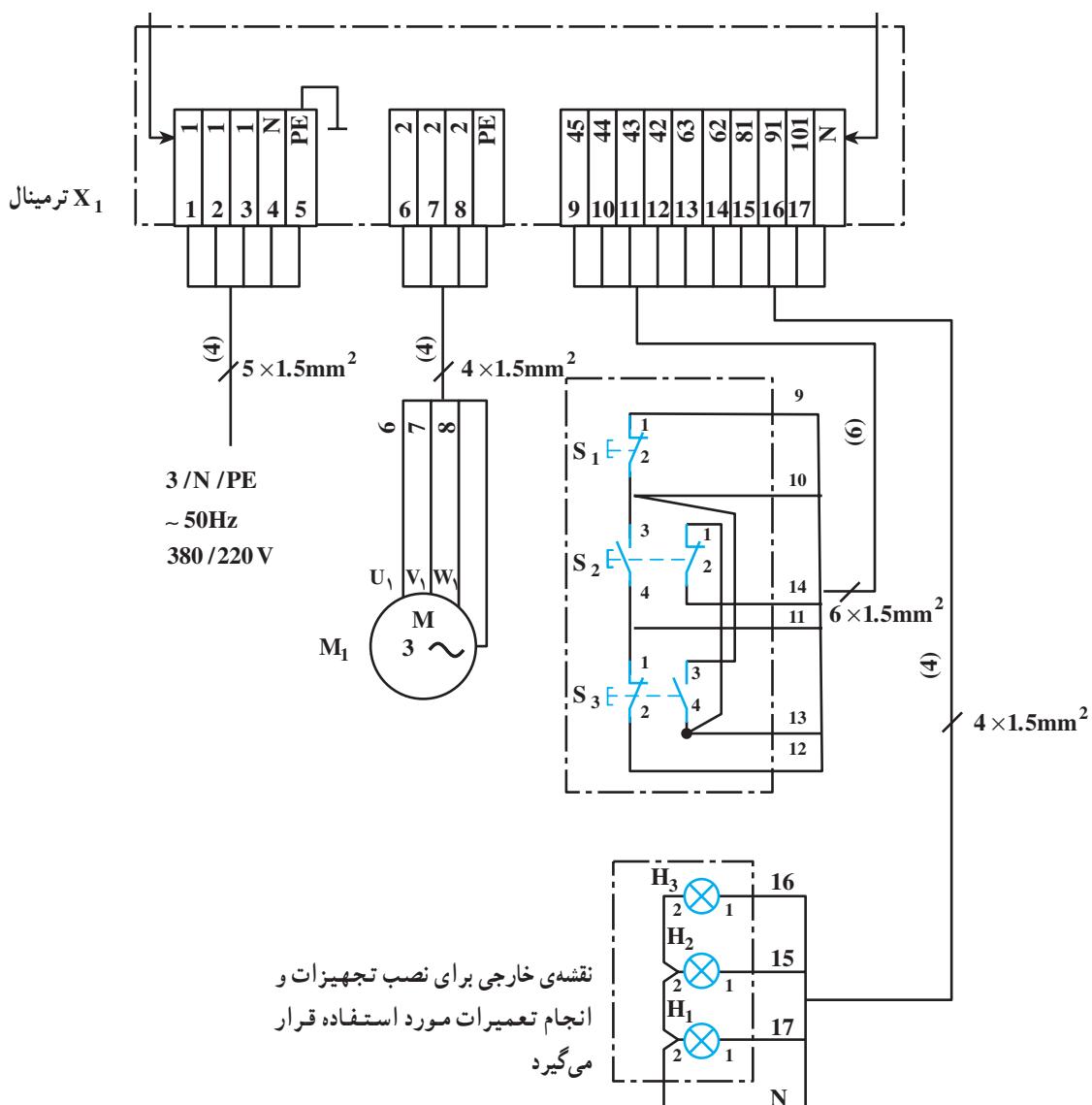

در تأسیسات الکتریکی بزرگ، علاوه بر نقشه‌ی مسیر جریان، از نقشه‌ی مونتاژ نیز استفاده می‌شود. این نقشه، تنها برای مونتاژ وسایل الکتریکی در تابلو فرمان و سیم‌بندی آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۷۳).

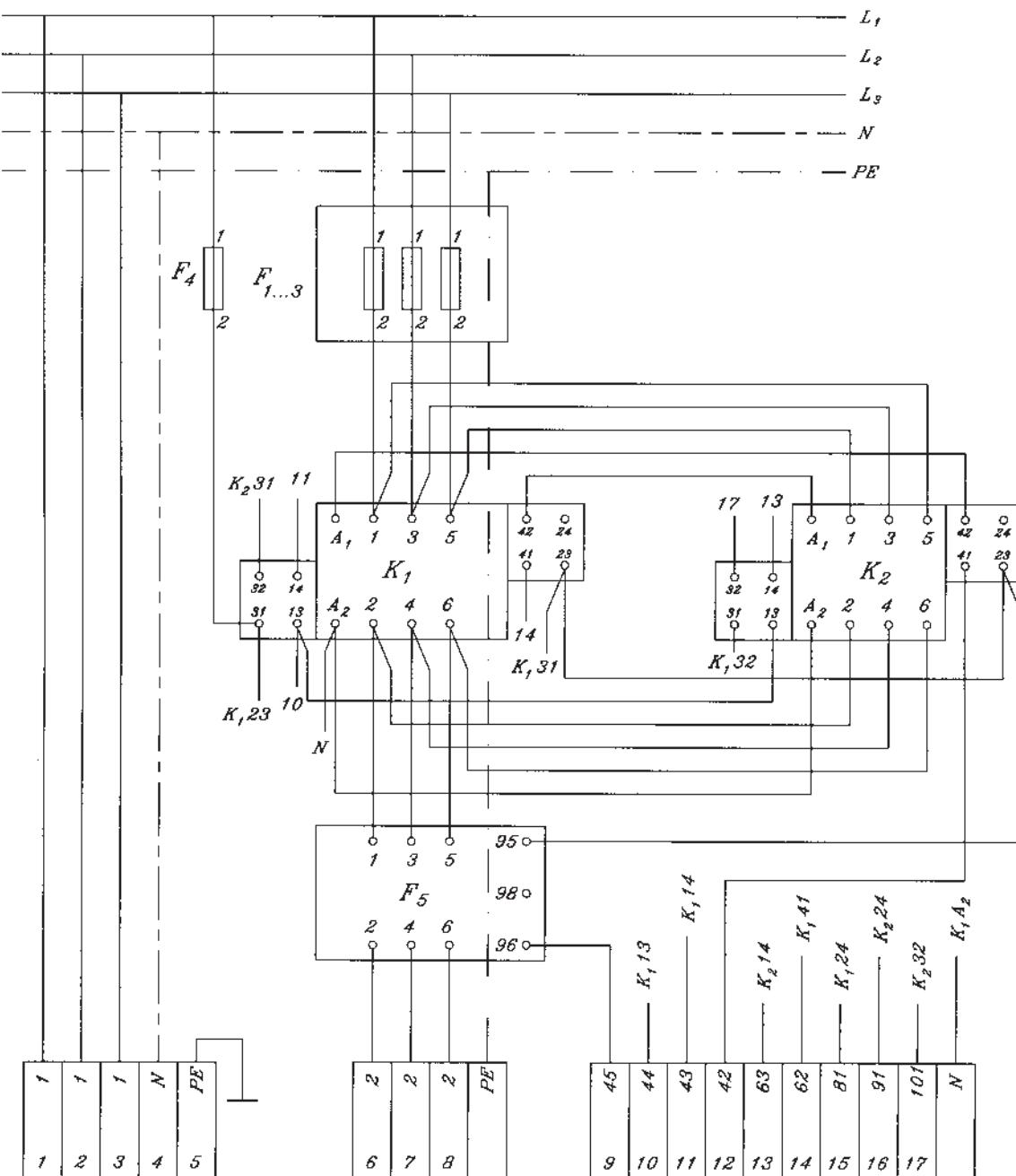


شکل ۲-۷۳ - نقشه‌ی مونتاژ


برای رسم نقشه‌ی مسیر جریان، از روش‌های دیگری نیز استفاده می‌شود. شکل‌های ۲-۷۴ و ۲-۷۵ نمونه‌ای از نقشه‌های مسیر جریان مدار فرمان و قدرت برای مدار راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چپ گرد و راست گرد یکی پس از دیگری (هر دو راست گرد کار می‌کنند و یا هر دو چپ گرد کار می‌کنند) را نشان می‌دهد. در این روش، شماره‌ی مسیرها با تقسیم‌بندی صفحه در بالای نقشه مشخص می‌شود.

شکل ۲-۷۴ مدار قدرت راهاندازی دو الکتروموتور سه‌فاز

چپ گرد و راست گرد یکی پس از دیگری را نشان می‌دهد.

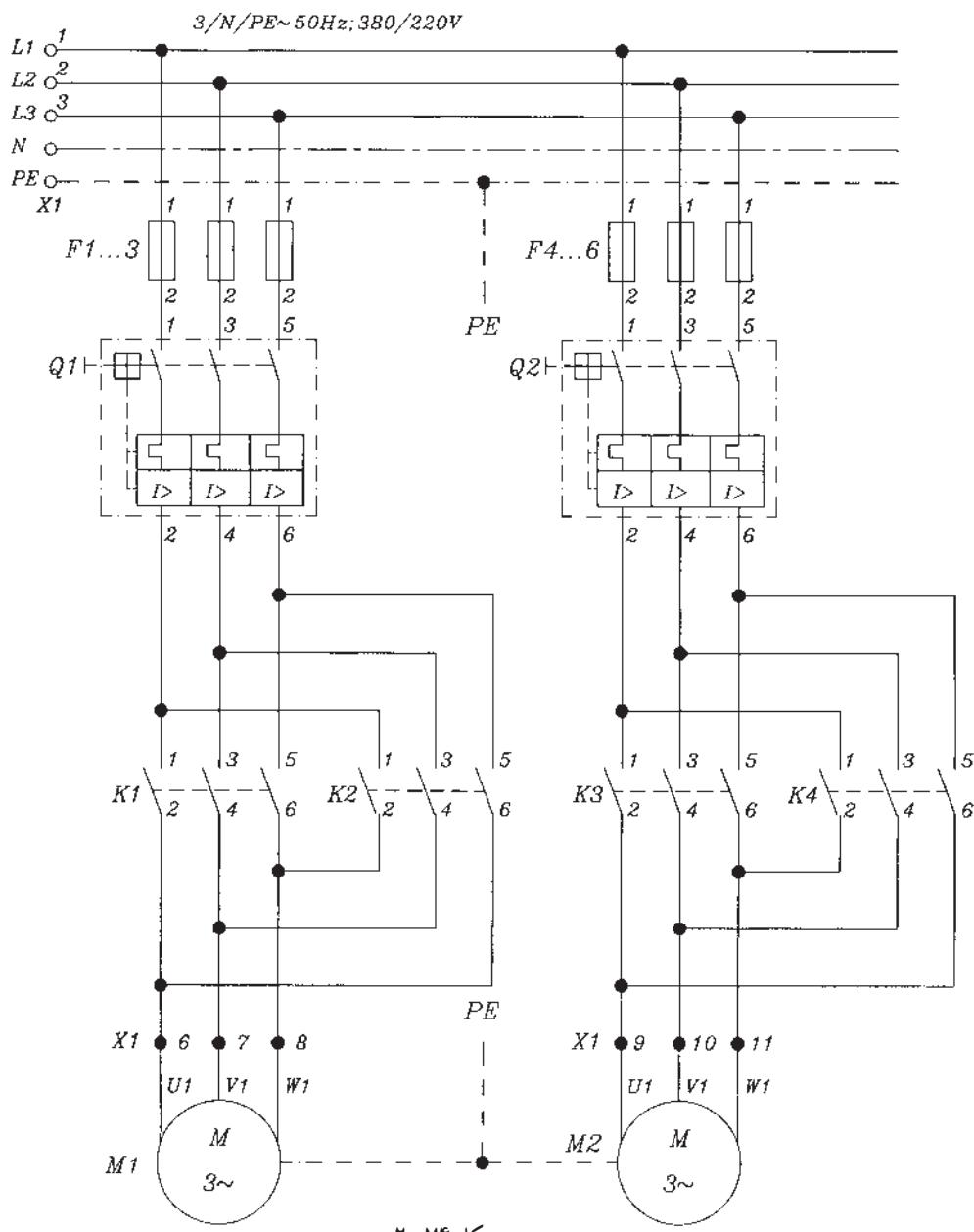

شکل ۲-۷۵ مدار فرمان راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چپ گرد و راست گرد یکی پس از دیگری را نشان می‌دهد.

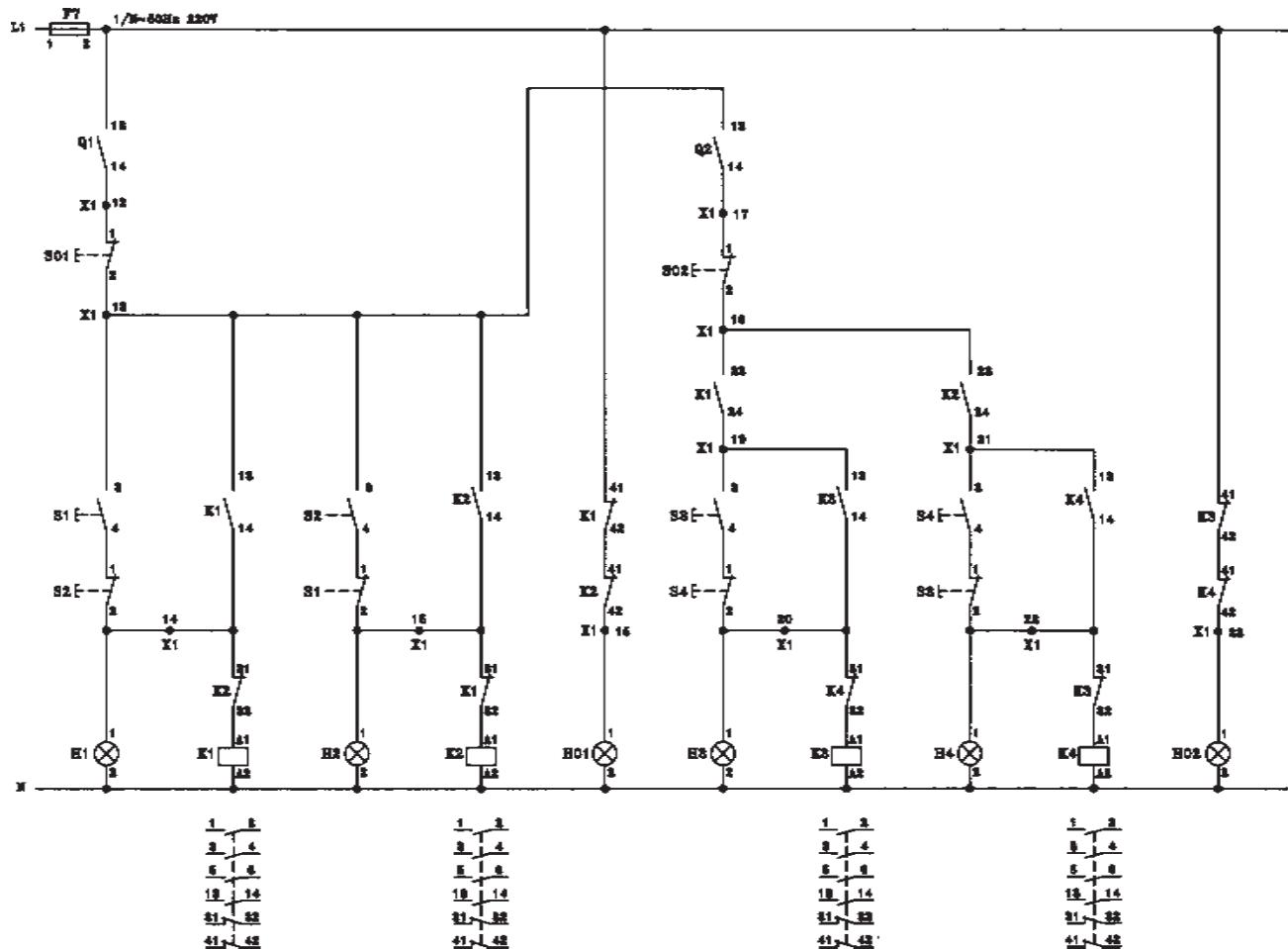

شکل ۲-۷۵

دوم از سمت راست شماره‌های نوار ترمینال را نشان می‌دهد.
ستون چهارم از سمت راست نوع کابل‌ها و سیم‌ها را مشخص می‌کند. مثلاً در ردیف ۱ شماره پیچ ۱ از فیوز F_1 به شماره ۱ نوار ترمینال و فاز L_1 توسط سیم نوع $I5 \times 15$ وصل می‌شوند.

شکل ۲-۷۶ دیاگرام اتصال ترمینال را برای مدار راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چپ گرد و راست گرد یکی پس از دیگری را نشان می‌دهد. این شکل اخیراً به جای نقشه ترمینال‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ستون اول و سوم سمت راست محل اتصال سیم‌ها با علامت مشخصه، نوشته می‌شود مثلاً محل اتصال ۱ علامت مشخصه F_1 یعنی پیچ شماره ۱ فیوز F_1 ، ستون

کابل‌ها و سیم‌ها					مشخص کردن مقصد سیم‌ها	نوار ترمینال	مشخص کردن مقصد سیم‌ها	
							علامت مشخصه	محل اتصال
			X	L1		1	F1	1
			X	L2		2	F2	1
			X	L3		3	F3	1
			X	N		N	K1	A2
			X	PE		PE		
						4		
						5		
		X	M1	U1		6	K1	2
		X	M1	V1		7	K1	4
		X	M1	W1		8	K1	6
		X	M1			PE		
		X	M2	U1		9	K3	2
			M2	V1		10	K3	4
		X	M2	W1		11	K3	6
		X	M2			PE		
	X		S01	1		12	Q1	14
	X		S01	2		13	K1	13
	X		S2	2		14	K1	14
	X		S1	2		15	K2	14
	X		H01	1		16	K2	42
	X		S02	1		17	Q2	14
	X		S02	2		18	K1	23
	X		S3	3		19	K1	24
	X		S4	2		20	K3	14
	X		S4	3		21	K2	24
	X		S3	2		22	K4	14
	X		H02	1		23	K4	42
	X		H1	2		N		
	X		Doors	PE		PE		

شکل ۷۶-۲- دیاگرام اتصال ترمینال برای راهاندازی دو الکتروموتور سه فاز به طریق چپگرد و راستگرد یکی پس از دیگری

۲-۲-۲- کار عملی شماره ۲: ترسیم مدارهای روشنایی

ترسیم مدار روشنایی کلید سری با پریز تک فاز ارتدار


۱-۲-۲- وسائل مورد نیاز:

مدار ، مدادتراش ، پاک کن ، کاغذ A_4 ، خط کش ، شابلون
دایره ، شابلون علامت الکتریکی ، تخته رسم ، میز کار ، صندلی،
گونیا ، نوار چسب

۲-۲-۳- مراحل انجام کار:


- مدار چند سیمه‌ی حقیقی کنترل لامپ H_1 توسط کلید یک پل، و کنترل لامپ‌های H_2 و H_3 توسط کلید سری (دوپل) و مدار پریز با سیم محافظ را در کاغذ A_4 رسم کنید.
- مدار فنی را نیز در کاغذ A_4 رسم کنید. (مانند شکل

(۲-۷۷)

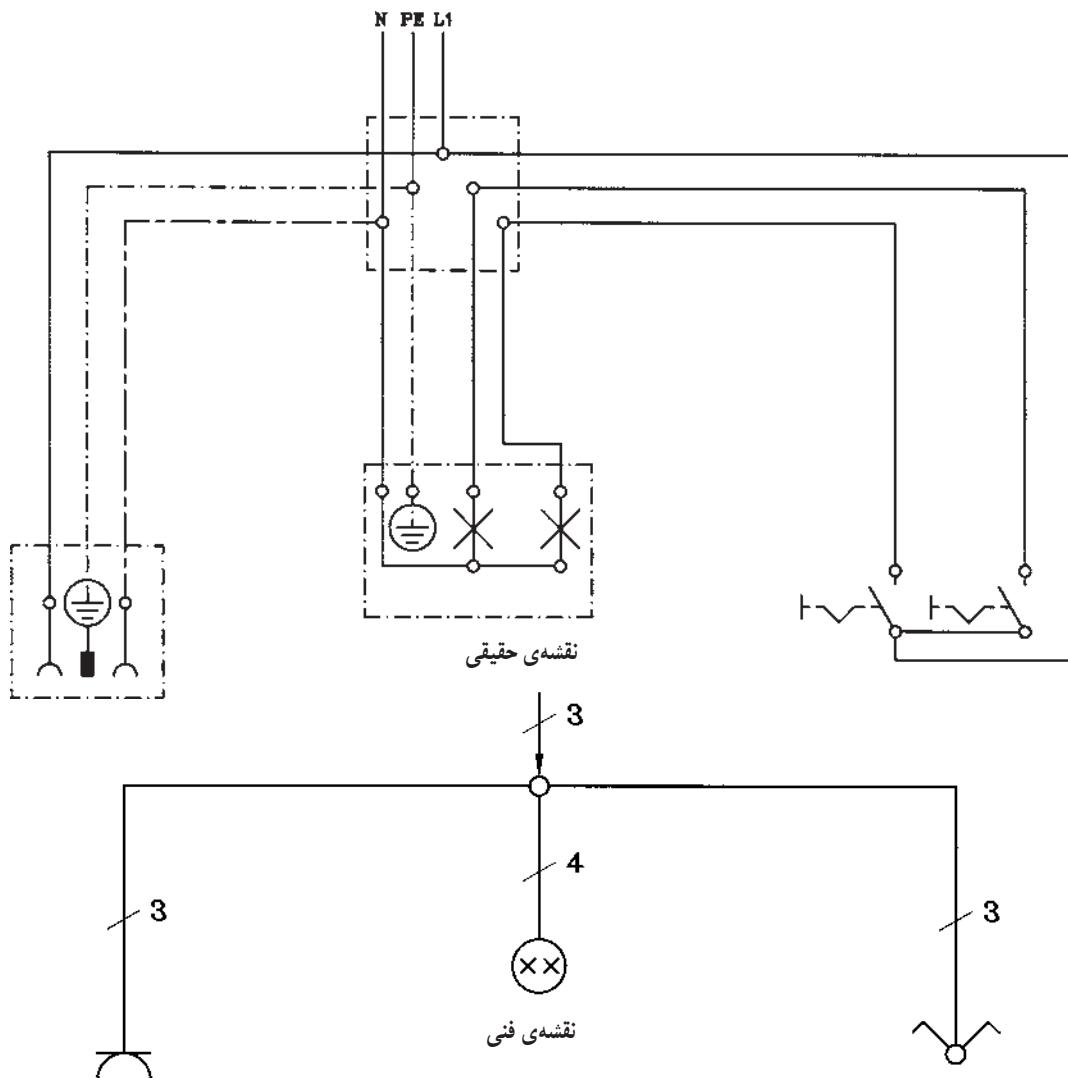


شکل ۲-۷۷- مدار کلید سری و پریز ارتدار

زمان : ۲ ساعت

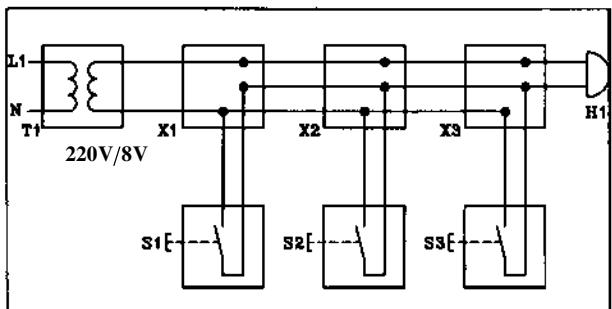

الف - مدار حقيقی

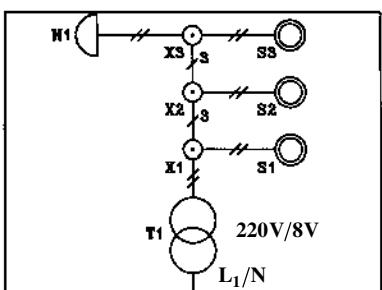

ب - مدار تک خطی

شکل ۲-۷۸ - مدار زنگ اخبار

۲-۲۴-۳ - کار عملی شماره ۳: ترسیم مدارهای خبری

ترسیم مدار زنگ اخبار کنترل از سه محل

۱-۲۴-۱ - وسایل موردنیاز:

داد، پاک کن، مدادتراش، کاغذ A₄، خط کش، شابلون دایره، شابلون عالم الکتریکی، شابلون حروف، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز

۲-۲۴-۲ - مراحل انجام کار:

■ مدار حقيقی در بازنگن برقی را مطابق شکل ۲-۷۸ روی کاغذ A₄ رسم کنید.

■ مدار تک خطی در بازنگن را نیز روی همان کاغذ A₄

رسم کنید.


۲-۲۵-۱ - کار عملی شماره ۴: ترسیم مدار سلول فتوالکتریک

۱-۲۵-۱ - وسایل موردنیاز:

داد، پاک کن، مدادتراش، کاغذ A₄، خط کش، شابلون دایره، شابلون عالم الکتریکی، شابلون حروف انگلیسی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار

۲-۲۵-۲ - مراحل انجام کار:

■ نقشه مدار حقيقی و مدار تک خطی سلول فتوالکتریک را با توجه به شکل ۲-۷۹ روی کاغذ A₄ رسم کنید.

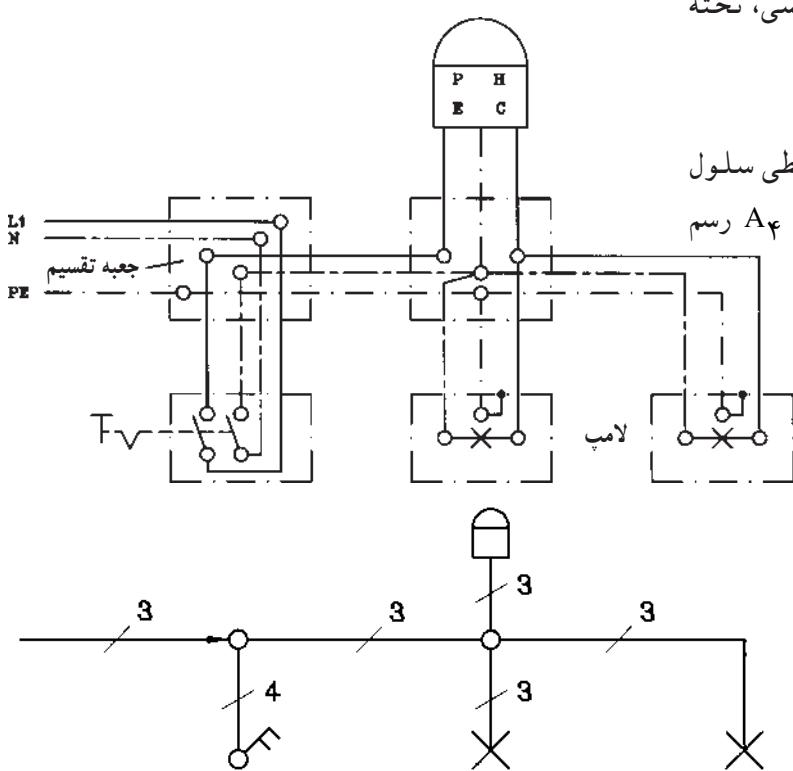

شکل ۲-۷۹ - مدار فتوسل

۲-۲۶- کار عملی شماره ۵: ترسیم مدارهای دستگاههای اندازه‌گیری

۱-۲۶- وسایل موردنیاز:

داد، پاک کن، مدادتراش، کاغذ A_4 ، خطکش، شابلون دایره، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علائم الکتریکی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار


۲-۲۶- ترسیم مدار دستگاههای اندازه‌گیری آمپرmetr و ولتmetr

■ نقشهی مدار شکل ۲-۸۰ را در کاغذ A_4 رسم کنید.


۳-۲۶- ترسیم نقشهی مدار کنتور تک فاز

- نقشهی مدار کنتور تک فاز شکل ۲-۸۱ را در کاغذ


A_4 رسم کنید.

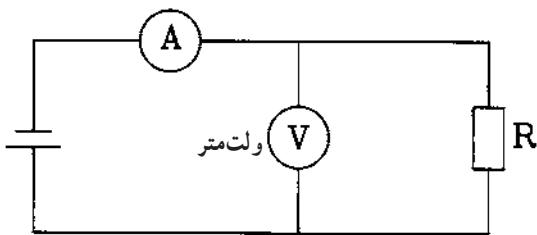

شکل ۲-۸۰- قرارگیری ولتmetr و آمپرmetr در مدار

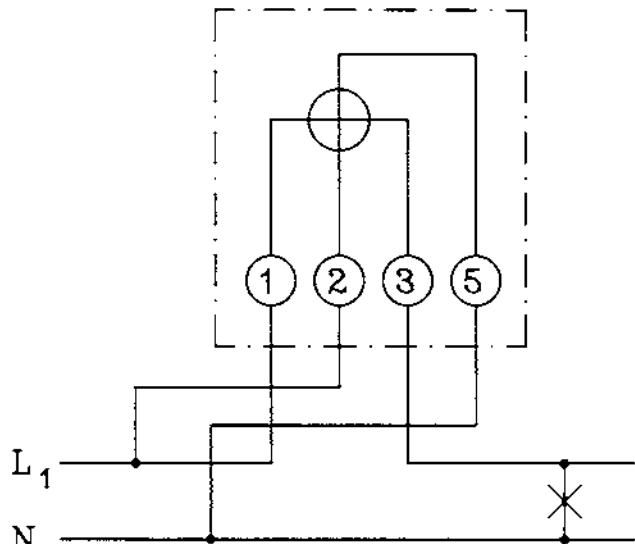

شکل ۲-۸۱- مدار کنتور تک فاز

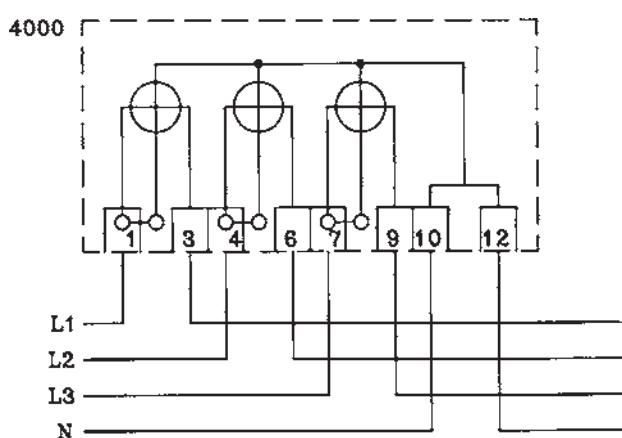

شکل ۲-۸۲- مدار کنتور سه فاز چهار سیمه


۴-۲۶- ترسیم نقشهی مدار کنتور سه فاز

چهارسیمه

■ نقشهی مدار سه فاز چهار سیمه شکل ۲-۸۲ را در


کاغذ A_4 رسم کنید.

۲-۲۶-۵- ترسیم نقشهی اتصال فرکانس متر
 ■ نقشهی مدار فرکانس متر شکل ۸۳-۲ را در کاغذ
 A۴ رسم کنید.

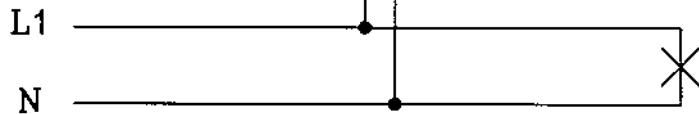

شکل ۸۳-۲- مدار فرکانس متر

۲-۲۶-۶- ترسیم نقشهی مدار وات متر تک فاز
 و کسینوس فی متر تک فاز
 - نقشهی مدار شکل ۸۴-۲ را در کاغذ A۴ رسم کنید.

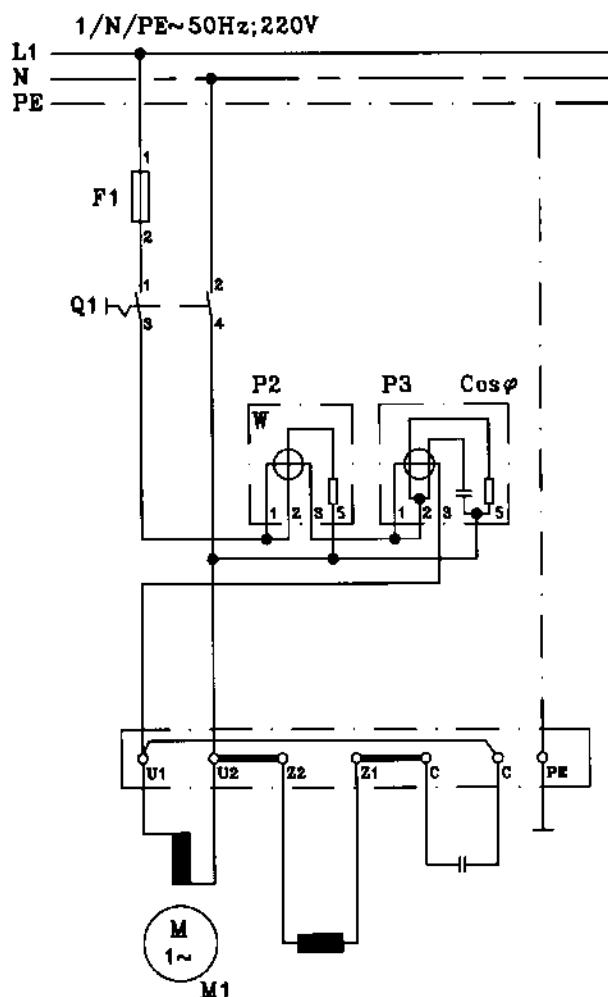


شکل ۸۴-۲- مدار اندازه گیری توان و ضریب قدرت در تک فاز

۷-۲-۲-۶-۲- ترسیم نقشهی مدار وات متر سه فاز و

کسینوسفی متر سه فاز

- نقشهی شکل ۲-۸۵ مدار وات متر سه فاز و

کسینوسفی متر سه فاز را در کاغذ A₄ رسم کنید.

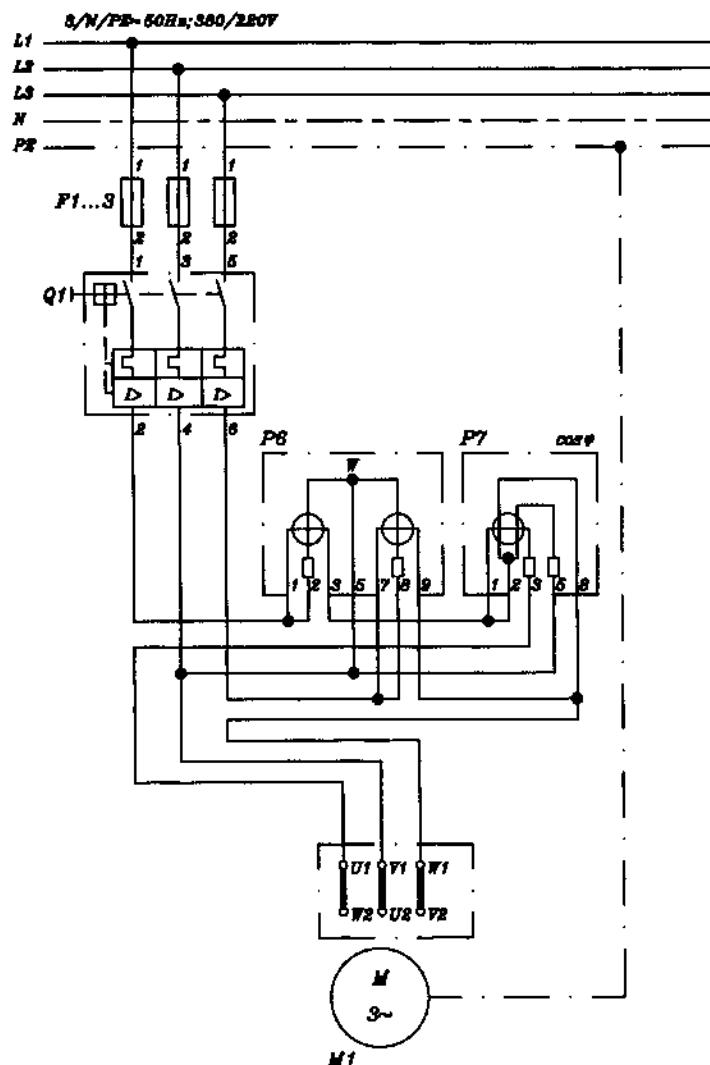

شکل ۲-۸۵- مدار اندازه‌گیری توان اکتیو و ضریب قدرت در سه فاز

۲-۲۷- کار عملی شماره ۶: ترسیم نقشه ژنراتور سه فاز

۱-۲۷- وسایل مورد نیاز:


مداد، مداد تراش، پاک کن، کاغذ A_4 ، خط کش، شابلون دایره، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علامت الکتریکی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار

۲-۲۷- مراحل انجام کار:

■ مدار واقعی ژنراتور سه فاز را در کاغذ A_4 رسم کنید.

■ نقشه‌ی فنی اتصالات ژنراتور سه فاز را در کاغذ A_4 رسم کنید.

رسم کنید (شکل ۲-۸۶).

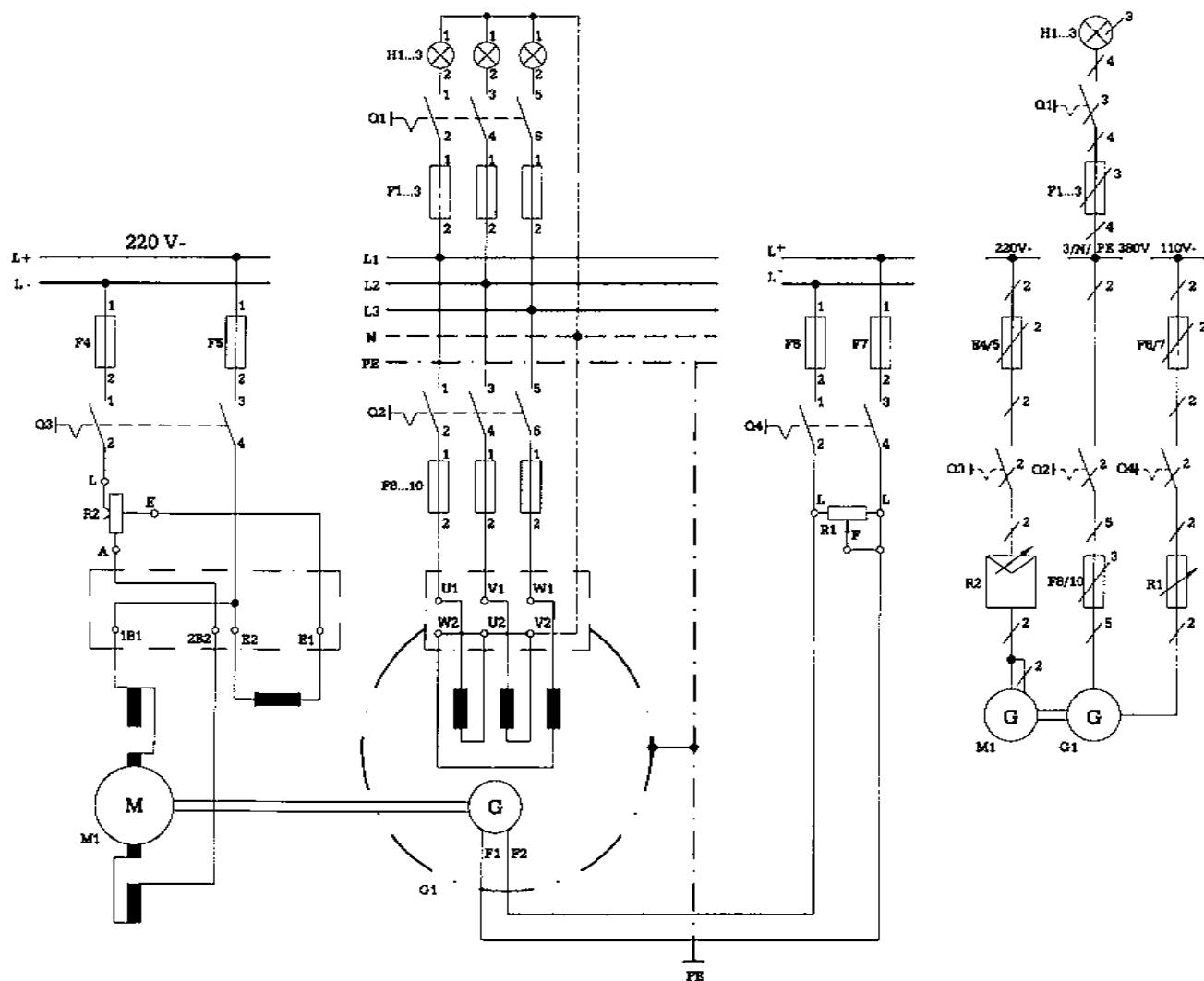

شکل ۲-۸۶- مدار راه اندازی ژنراتور سه فاز

۲-۲۸- کار عملی شماره ۷: ترسیم نقشه راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کلیدهای دستی


۱-۲۸- وسایل مورد نیاز:

مداد، مداد تراش، پاک کن، کاغذ A_4 ، خط کش، شابلون دایره، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علامت الکتریکی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار


۲-۲۸- مراحل انجام کار:

■ نقشه‌ی مدار کلید دستی ستاره مثلث شکل ۲-۸۷ را

در کاغذ A_4 رسم کنید.

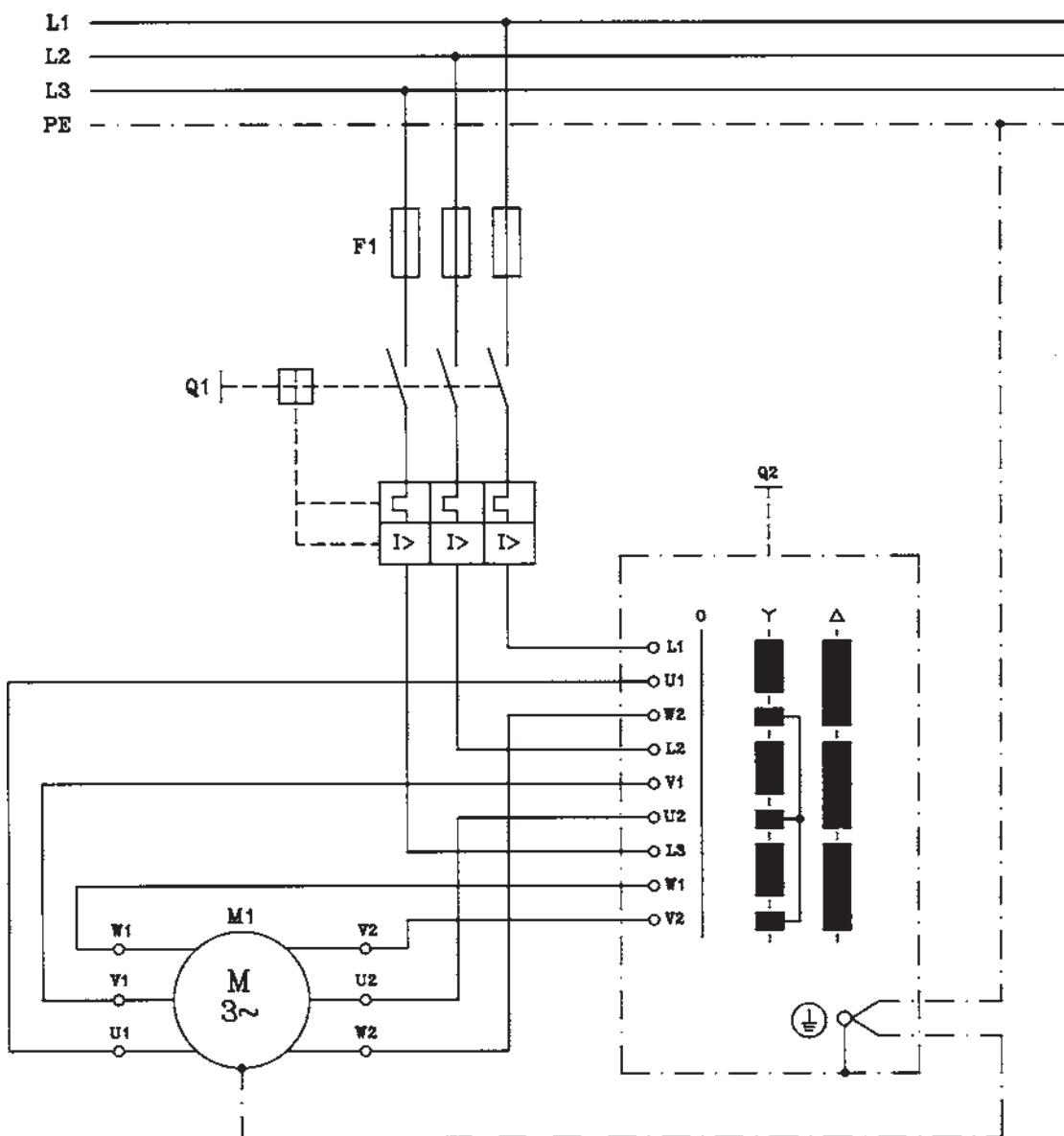

شکل ۲-۸۷- نقشه‌ی مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز توسط کلید ستاره مثلث

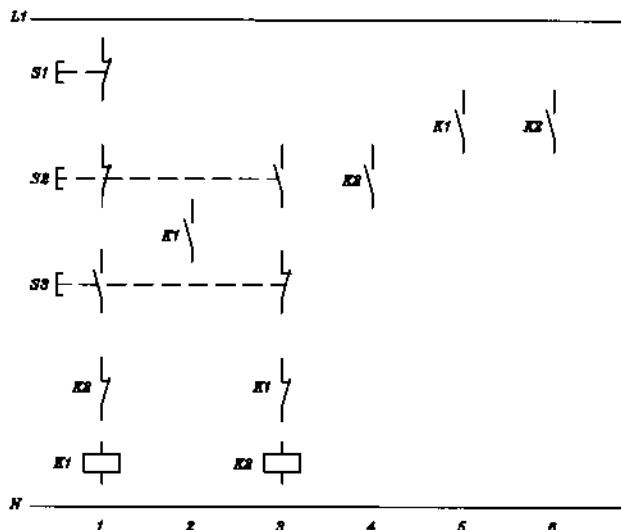

شکل ۲-۸۸— نقشهی مدار فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز روتور قفسی به صورت چپگرد و راستگرد حفاظت کامل

۲-۲۹— کار عملی شماره ۸: ترسیم نقشهی راهاندازی الکتروموتورهای سه فاز توسط کنتاکتور و استوپ و استارت

۱-۲۹— وسائل موردنیاز:

مداد، پاک کن، مداد تراش، کاغذ A₄، خطکش، شابلون دایره، شابلون حروف انگلیسی، شابلون علامت الکتریکی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار

۲-۲۹— مراحل انجام کار:

■ شکل ۲-۸۸ نقشهی مدار فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز روتور قفسی توسط کنتاکتور و استوپ و استارت به صورت چپگرد و راستگرد با حفاظت کامل میباشد. این مدار را با استفاده از مدار شکل ۲-۶۶ و مطالبی که برای نقشه مسیر جریان آموختید تکمیل نمایید.

■ مدار تکمیل شده را در کاغذ A₄ رسم کنید.

آزمون پایانی (۲)

زمان : ۵۰ دقیقه

۱- علامت  و  در مورد سیم‌ها چه مفهومی دارد؟ (f)

- الف - سیم نصب شده روی کار، سیم نصب شده در جاهای مرتبط
- ب - سیم نصب شده روی کار، سیم نصب شده در جاهای خشک
- ج - سیم نصب شده زیر کار، سیم نصب شده در جاهای مرتبط
- د - سیم نصب شده زیر کار، سیم نصب شده در جاهای خشک

۲- علامت  و  به ترتیب چه نوع کلیدی را نشان می‌دهند؟

- الف - دوپل (سری) تبدیل
- ب - سری، دوپل
- ج - تبدیل، دوپل
- د - دو قطبی (دو پل)، تبدیل

۳- نقشه‌ی مسیر جریان (یا نقشه‌ی گستردگی) به چه منظوری رسم می‌شود؟

- الف - برای مونتاژ مدار
- ب - برای سیم‌کشی مدار روی کار

ج - برای تفهیم بهتر مدار

۴- سیم‌های فاز، نول و ارت (اتصال زمین) را در روی نقشه‌ها به ترتیب با چه حروفی نشان می‌دهند؟

الف - L, N, PE

ب - SL, L, N

ج - PE, L, N

۵- لامپ و شستی را به ترتیب روی نقشه‌ها با چه حروفی نشان می‌دهند؟

الف - E, S

ب - Q, P

ج - Q, L


۶- کلید روشنایی و پریز را به ترتیب روی نقشه‌ها با چه حروفی نشان می‌دهند؟

الف - X, S

ب - Q, S

ج - X, Q

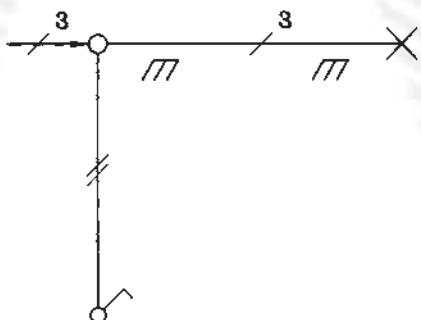۷- شکل مقابل شمای نقشه فنی کدام مدار است؟




الف - کلید یک پل

ب - کلید دو پل

ج - کلید تبدیل

د - پریز یک فاز

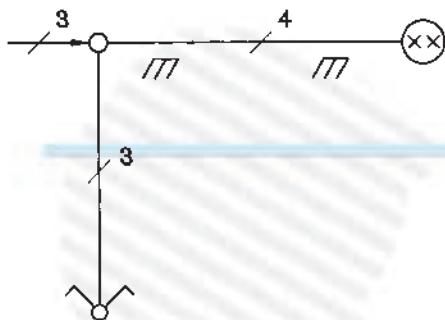۸- شکل مقابل نقشه‌ی فنی (تک سیمه) کدام مدار را نشان می‌دهد؟




الف - کلید دو پل

ب - کلید سری

ج - کلید تبدیل

د - پریز ارت‌دار یک فاز

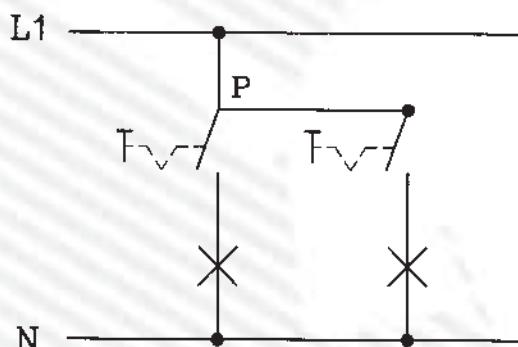۹- شکل مقابل نقشه‌ی گسترده کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟




الف - کلید یک پل

ب - کلید دوپل (سری)

ج - کلید گروهی

د - کلید تبدیل

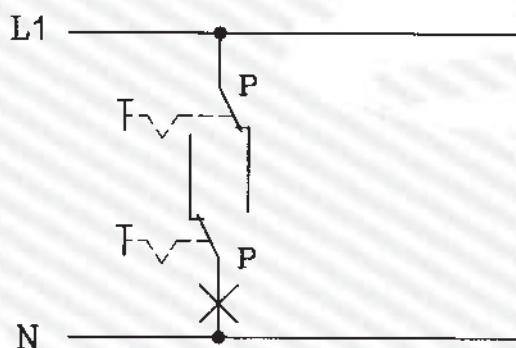۱۰- شکل مقابل نقشه‌ی گسترده کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟



الف - کلید دوپل

ب - کلید صلیبی

ج - کلید تبدیل

د - کلید یک پل

۱۱- علامت ⑥ روی وسیله‌ی حفاظت‌کننده، چه مفهومی دارد؟

الف - کندکار ب - تندکار ج - کلید فیوز د - حرارتی

۱۲- علامت ۷۵ و ۱۳ به ترتیب چه مفهومی دارد؟

الف - کن tact رله‌ی حرارتی، کلید فیوز

ب - کن tact رله‌ی مغناطیسی، رله جریان کم

ج - کن tact رله‌ی حرارتی، کن tact رله مغناطیسی

د - کن tact رله‌ی مغناطیسی، کلید مینیاتوری

۱۳- علامت ۷۴ چیست؟

الف - کلید مینیاتوری ب - رله‌ی حرارتی ج - رله‌ی مغناطیسی د - رله‌ی جریان کم

۱۴- علامت  و  چیست؟

- الف - رله‌ی بالای ولتاژ، رله‌ی جریان کم
- ب - رله‌ی زیر ولتاژ، رله‌ی جریان کم
- ج - رله‌ی بالای ولتاژ، رله‌ی جریان زیاد
- د - رله‌ی زیر ولتاژ، رله‌ی جریان زیاد

۱۵- IP65 برای حفاظت دستگاه‌ها چه مفهومی دارد؟

- الف - حفاظت بین‌المللی با حفاظت کامل در برابر گرد و غبار ترشح آب از بالا
- ب - حفاظت بین‌المللی با حفاظت در برابر گرد و خاک و حفاظت در مقابل ترشح در هر سو
- ج - حفاظت ملی با حفاظت کامل در برابر گرد و غبار و حفاظت در برابر ترشح آب از هر راستا
- د - حفاظت ملی با حفاظت در برابر گرد و خاک با ذرات خارجی بزرگ‌تر از یک میلی‌متر و حفاظت در مقابل ترشح آب از هر راستا

۱۶- علامت  چیست؟

- الف - رله‌ی کمکی شانده‌نده
- ج - نگهبان خبرکن

۱۷- علامت  و  چیست؟

- الف - خبردهنده، بیز
- ب - لامپ چشمک‌زن، سوت خطر
- ج - لامپ چشمک‌زن، وسیله اعلام حریق
- د - خبردهنده‌ی رؤیتی، لامپ چشمک‌زن

۱۸- علامت  و  چیست؟

- الف - بوق، بیز
- ب - آذیر، بیز

۱۹- علامت  و  چیست؟

- الف - پریز ساده، پریز تلفن
- ج - پریز ساده، پریز آنتن

۲۰- علامت  و  چیست؟

- الف - سلول فتوالکتریک، سلول فتوالکتریک
- ب - سلول فتوالکتریک، لامپ فلورسنت
- ج - لامپ خبری، سلول فتوالکتریک
- د - لامپ خبری، نگهبان خبرکن

۲۱- علامت  و  روی دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی چه مفهومی دارد؟

- الف - بدون ولتاژ آزمون، نحوه قرارگیری دستگاه به طور افقی
ب - ولتاژ آزمون 500 ولت، نحوه قرارگیری دستگاه به طور افقی
ج - ولتاژ آزمون 500 ولت، نحوه قرارگیری دستگاه به طور عمودی
د - ولتاژ آزمون صفر، نحوه قرارگیری دستگاه به طور عمودی

۲۲- علامت  و  نشان دهنده چه نوع دستگاه سنجش است؟

- ب - حرارتی، الکترواستاتیکی
د - ویبراسیونی، الکترواستاتیکی
الف - آهن نرم گردان
ج - ویبراسیونی، آهن نرم گردان

۲۳- علامت  و  چه نوع دستگاه سنجش الکتریکی است؟

- ب - آهن نرم گردان، ویبراسیونی
د - اندوکسیونی، ویبراسیونی
الف - آهن نرم گردان، الکترواستاتیکی
ج - اندوکسیونی، الکترواستاتیکی

۲۴- علامت  و  چه نوع دستگاه اندازه‌گیری هستند؟

- ب - ویبراسیونی، الکترودینامیکی
د - اندوکسیونی، الکترواستاتیکی
الف - اندوکسیونی، الکترودینامیکی
ج - ویبراسیونی، الکترودینامیکی

۲۵- علامت  و  چه نوع دستگاه سنجش الکتریکی است؟

- الف - آهنربای گردان، آهنربای دائم و قاب گردان ب - الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
ج - آهنربای گردان، ویبراسیونی د - آهن نرم گردان، آهنربای دائم و قاب گردان

۲۶- ۱/۵ روی دستگاه اندازه‌گیری الکتریکی نشانه چیست؟

- الف - زاویه قرارگیری دستگاه $1/5$ درصد
ب - کلاس دستگاه $1/5$ می باشد
ج - خطای دستگاه $1/5$ درصد
د - مقدار سنجش $1/5$ برابر شود

۲۷- علامت  و  روی صفحه مدرج دستگاههای اندازه‌گیری چه مفهومی دارد؟

- الف - شیوه قرارگیری دستگاه مایل با زاویه 60° درجه، جریان مستقیم و متناوب
ب - شیوه قرارگیری دستگاه مایل با زاویه 60° درجه، جریان متغیر
ج - زاویه انحراف عقربه حداقل 60° درجه، جریان مستقیم و متناوب
د - زاویه انحراف عقربه حداقل 60° درجه، جریان متغیر

۲۸۔ علامت ψ و Var چیست؟

- الف** - ولت متر، وارمتر **ج** - وات متر، ولت آمپر متر

ب - وات متر، وارمتر **د** - ولت متر، وارمتر

۲۹- علامت $\cos \varphi$ و HZ چیست؟

- الف - كسيينوس في متر، فرakanس متر
ج - فرakanس متر، كنتور
ب - كسيينوس في متر، كنتور
د - فرakanس متر، وارمتر


۳- شکل زیر، مدار کدام دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد؟

الف - ولت متر

ب - کنتور تک فاز

ج - فرکانس متر

د - كلينوس في متى

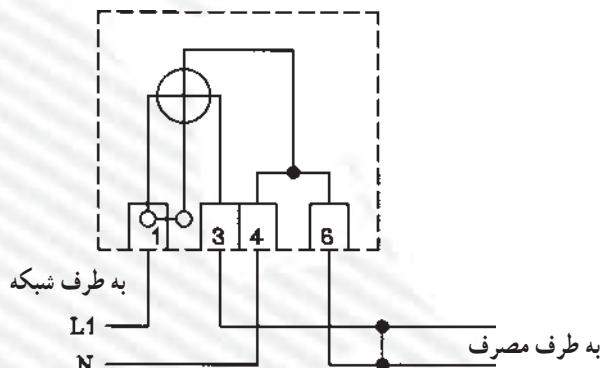


۳۱- شکل زیر مدار کدام دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد؟

الف - کنٹور سہ فاز چھار سیمہ

ب - ولت متر سه فاز چهار سیمه

ج - کسینوس فی متر سه فاز

د - الف وب

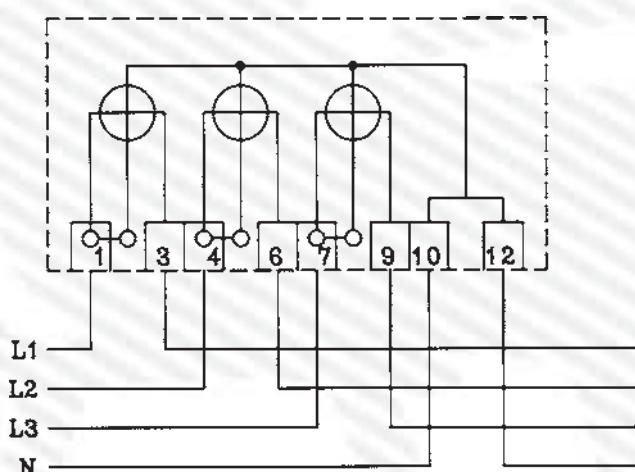


۳۲۔ علامت ہلکا و چیست؟

الف - کوپلار مکانیکی قابل قطع، کنتاکتور سه فاز

ب - شستی استارت، کلید چاقویی سه فاز

ج - کوپلار مکانیکی قابل قطع، کلید چاقویی سه فاز

د - شستي، استارت، کنتاکتو، سه فاز

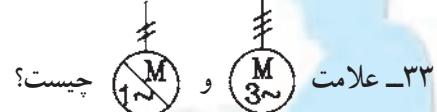


۳۳- علامت و چیست؟

- الف - موتور سه فاز روتور سیم پیچی شده، موتور رپولسیون
- ب - موتور سه فاز روتور قفسی، موتور رپولسیون
- ج - موتور سه فاز روتور سیم پیچی شده، موتور تک فاز خازنی
- د - موتور سه فاز روتور قفسی، موتور انیورسال



۳۴- علامت و چه نوع الکتروموتورهایی هستند؟

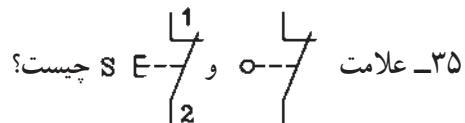
- الف - انیورسال، تک فاز روتور قفسی خازنی
- ب - انیورسال، موتور رپولسیون
- ج - رپولسیونی، تک فاز روتور قفسی خازنی
- د - تک فاز روتور قفسی، انیورسال



۳۵- علامت و چیست؟

- ب - میکروسویچ، استارتر
- ج - استارپ، کنتاکت بسته کنتاکتور
- د - استارپ، کنتاکت باز کنتاکتور

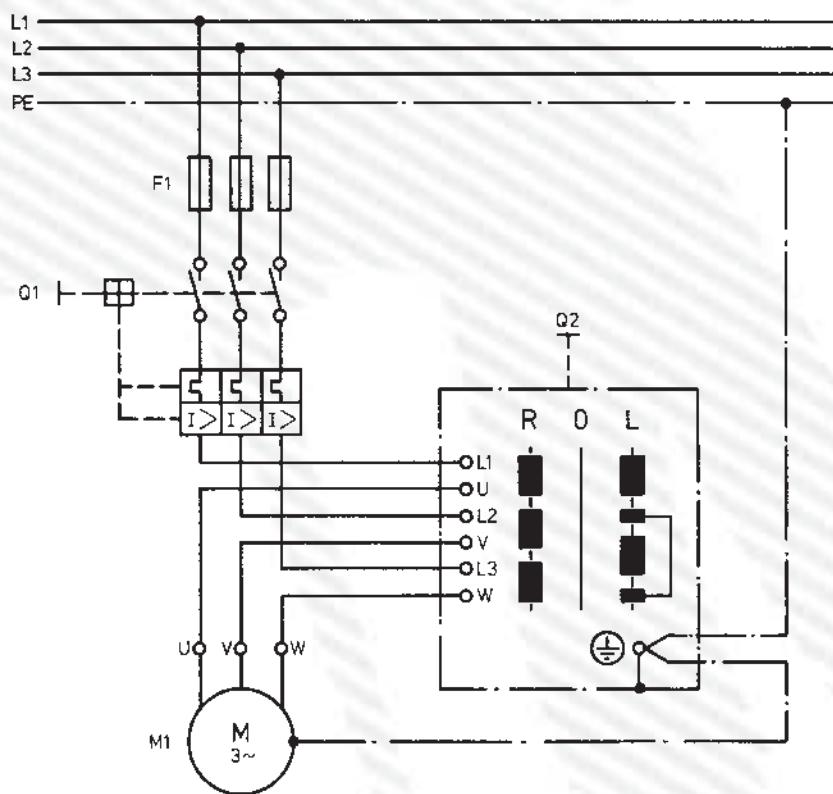- ۳۶- شکل زیر، مدار راه اندازی الکتروموتور سه فاز را به چه طریق نشان می دهد؟
- د - چپ گرد و راست گرد
 - ج - دو دور
 - ب - ساده
 - الف - ستاره مثلث




۳۷- شکل زیر چه نوع کلید دستی را نشان می‌دهد؟

الف - چپ‌گرد و راست‌گرد سه فاز

ب - چپ‌گرد و راست‌گرد تک فاز

ج - دو دور سه فاز

د - ستاره مثلث

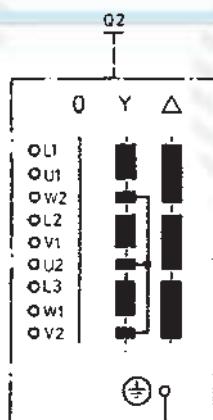

۳۸- علامت چیست؟

الف - استارت، رله زمانی تأخیر در برگشت

ج - کن tact کمکی کن tactور، رله حرارتی

ب - استارت، رله زمانی تأخیر در انجام کار

د - کن tact باز کن tactور، رله مغناطیسی

۳۹- کدام علامت برای نشان دادن کن tact باز (بسته شونده) کن tactور صحیح است؟



۴۰- علامت چیست؟

الف - رله حرارتی

ب - رله مغناطیسی

ج - کن tactور

د - رله حرارتی مغناطیسی

۴۱- علامت چیست؟

الف - کن tactور

ج - رله زمانی تأخیر در انجام کار

ب - رله حرارتی

د - رله زمانی تأخیر در وصل

۴۲- شماره‌های کن tact های اصلی کن tactور کدام است؟


الف - (۱۳ و ۱۴) - ۳۱ و ۲۲ - ۲۳ و ۲۴

ب - (۱ و ۳ و ۵ و ۷)

د - (۱۱ و ۱۲ - ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶)

ج - (۱ و ۲ - ۳ و ۴ - ۵ و ۶)

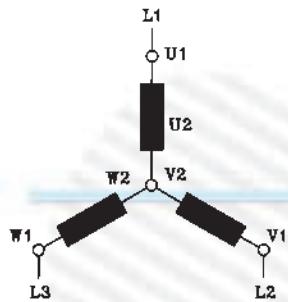٤٣— شکل مقابل چه نوع اتصال الکتروموتور سه فاز را نشان می‌دهد؟




الف— ستاره


ب— مثلث

ج— ستاره مثلث

د— سری

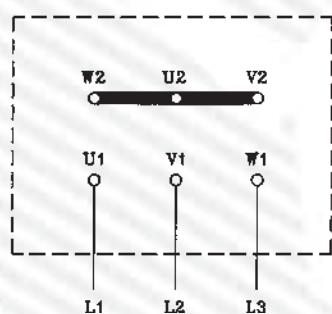

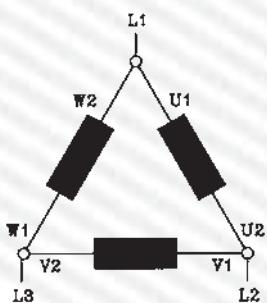٤٤— شکل مقابل چه نوع اتصال الکتروموتور سه فاز را نشان می‌دهد؟




الف— ستاره

ب— مثلث

ج— ستاره مثلث

د— موازی

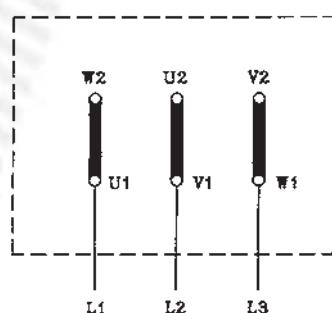

۴۵- شکل مقابل، نقشه‌ی فرمان راهاندازی الکتروموتور سه فاز آسنکرون روتور قفسی را نشان می‌دهد.


این مدار کدام است؟

الف - راهاندازی ساده‌ی لحظه‌ای دائم

ب - چپ‌گرد و راست‌گرد

ج - راهاندازی کنترل از یک نقطه

د - راهاندازی ساده کنترل از دو نقطه

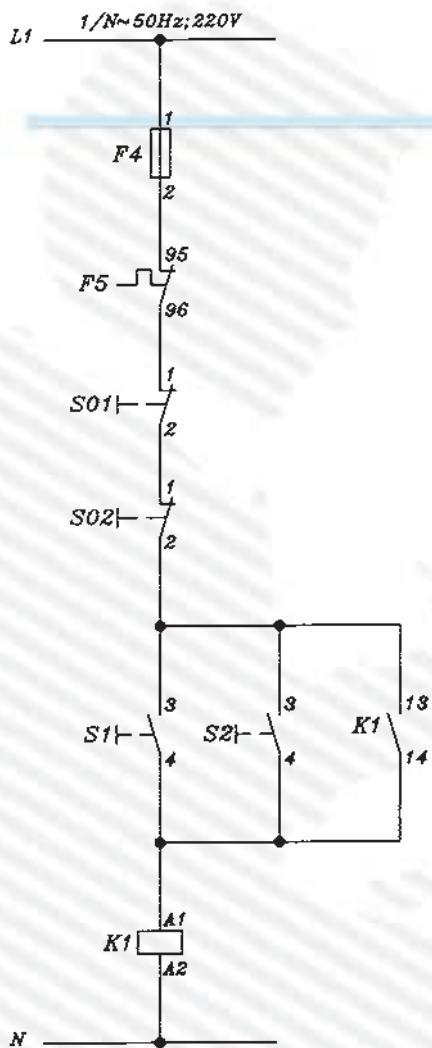


۴۶- در شکل مقابل مفهوم عدد ۱۱/۶ چیست؟

الف - در مسیر جریان ۶ و در صفحه ۱۱

ب - در مسیر جریان ۱۱ و در صفحه ۶

ج - کنتاکتور ۶ در صفحه ۱۱

د - کنتاکتور ۱۱ در صفحه ۶

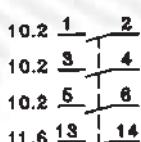


۴۷- در شکل مقابل مفهوم ۱۱/۳ ۱۳ ۱۴ چیست؟


الف - کن tact باز کنتاکتور در مسیر جریان ۱۱ و در صفحه ۳ می‌باشد.

ب - کن tact باز کنتاکتور در مسیر جریان ۳ صفحه ۱۱ می‌باشد.


ج - کن tact قدرت کنتاکتور در مسیر جریان ۳ و در صفحه ۱۱ می‌باشد.

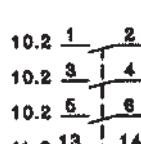د - کن tact قدرت کنتاکتور در مسیر جریان ۱۱ و در صفحه ۳ می‌باشد.



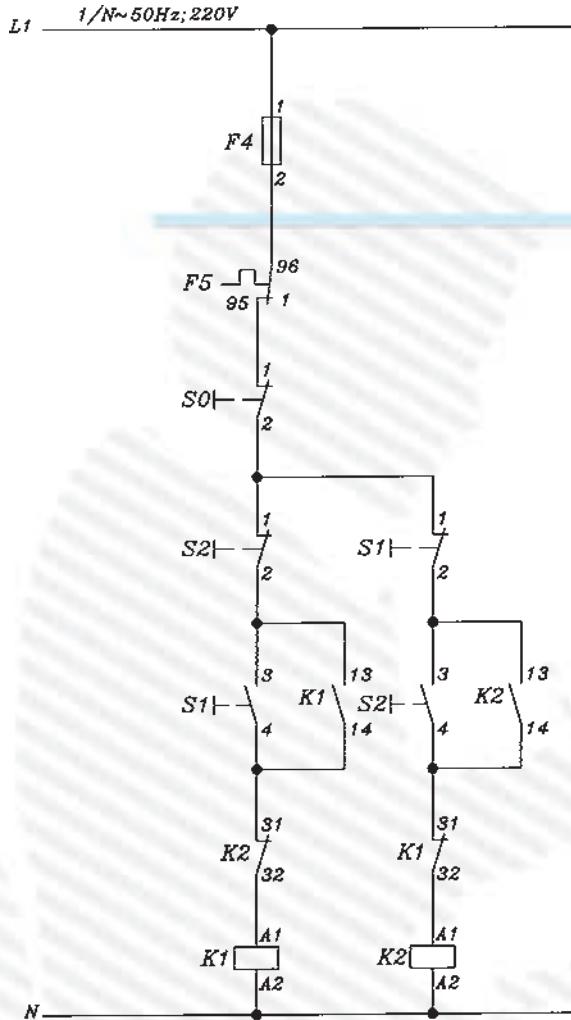

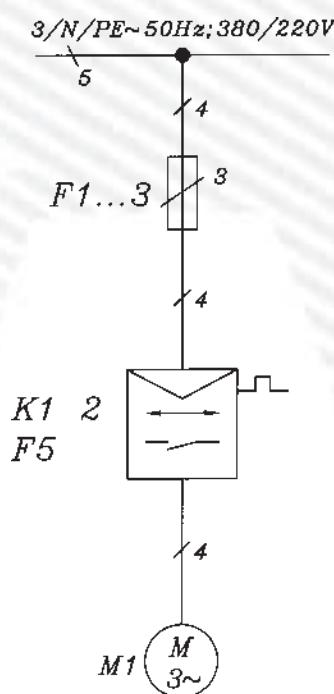- الف - ستاره مثلث کنتاکتوری
- ب - یکی پس از دیگری کنترل از دو نقطه
- ج - چپ گرد راست گرد اتوماتیک
- د - چپ گرد راست گرد کنتاکتوری حفاظت کامل



- الف - چپ گرد راست گرد کنتاکتوری
- ب - چپ گرد و راست گرد دستی
- ج - ستاره مثلث ساده
- د - ستاره مثلث اتوماتیک

۵۰- نقشه‌ی شکل زیر کدام راه اندازی الکتروموتور


سه فاز را نشان می‌دهد؟

الف - قدرت چپ‌گرد و راست‌گرد

ب - قدرت ستاره مثلث

ج - فرمان چپ‌گرد و راست‌گرد

د - فرمان ستاره مثلث

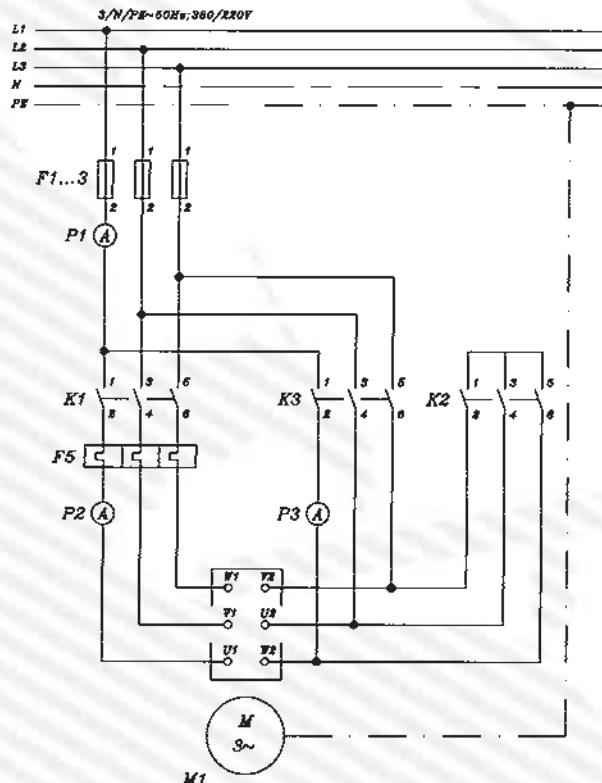

۲-۳۰- آزمون پایانی عملی (۲)


۲-۳۰- وسائل مورد نیاز:


مداد، پاک کن، مداد تراش، کاغذ A₄، خط کش، شابلون حروف، شابلون دایره، شابلون علائم الکتریکی، تخته رسم، نوار چسب، گونیا، میز کار

۲-۳۰- مراحل انجام کار:

■ شکل زیر مدار چند سیمه و تک خطی یک تابلو را نشان می دهد.

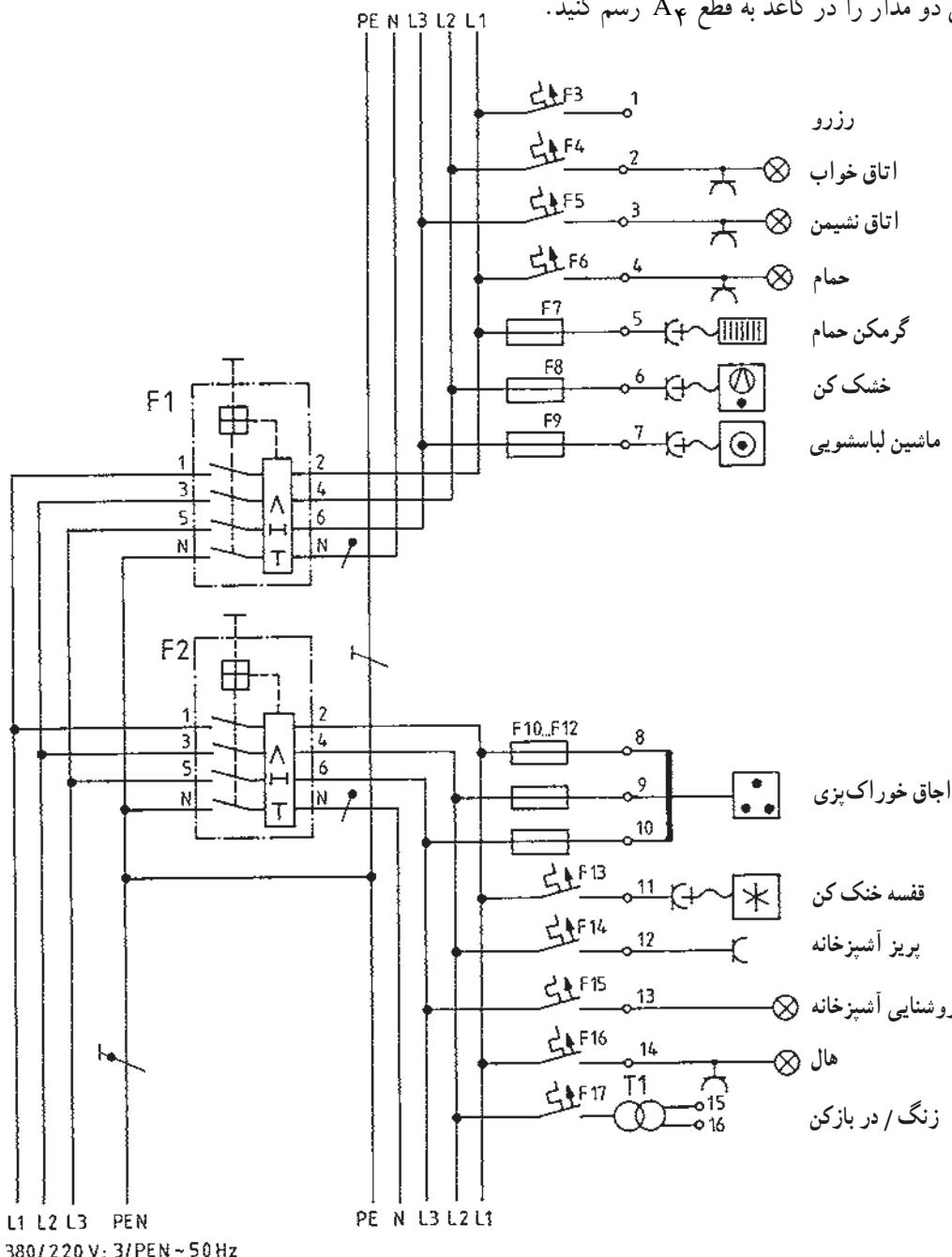■ این دو مدار را در کاغذ به قطع A₄ رسم کنید.



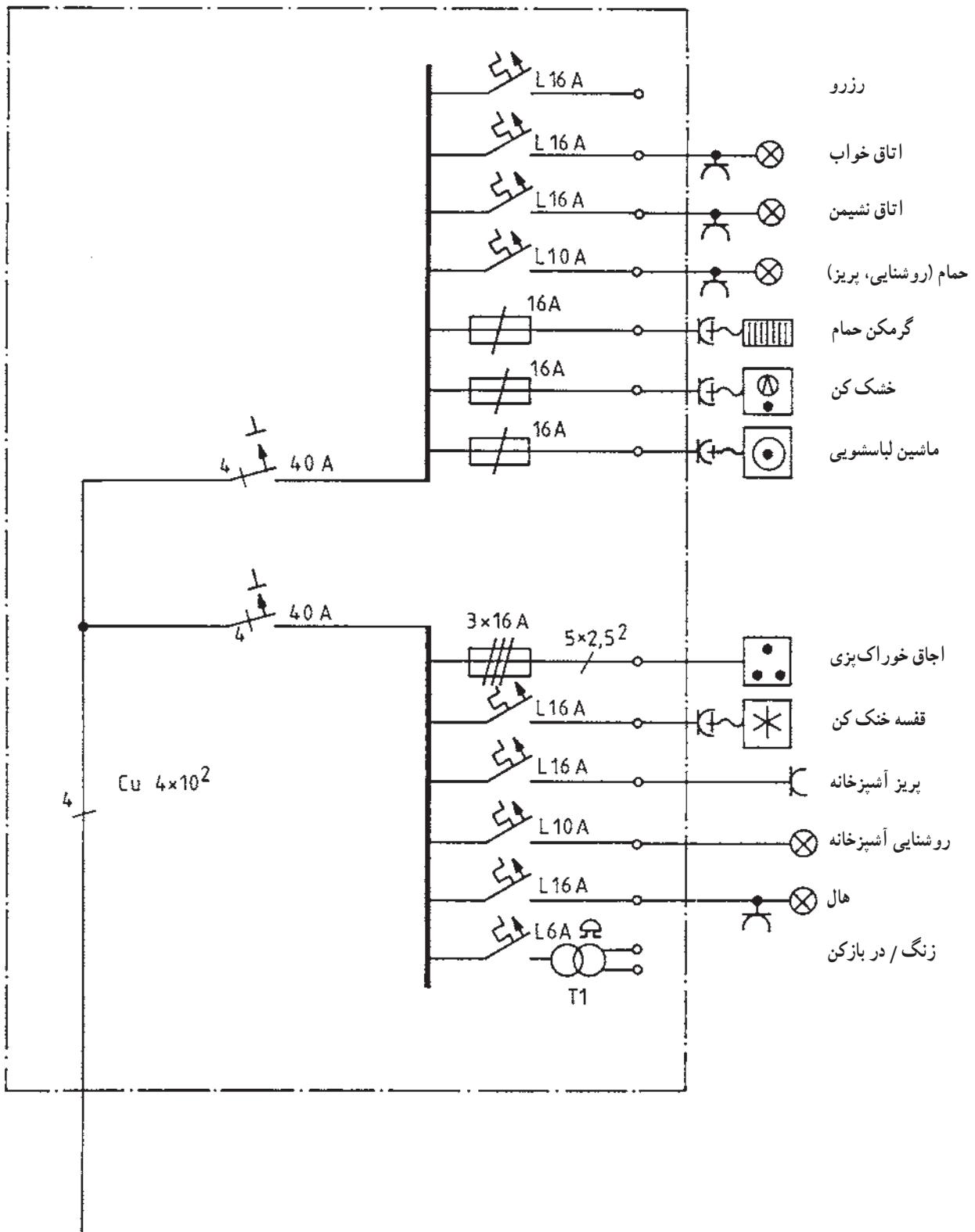

واحد کار سوم

مدارهای روشنایی

هدف کلی

نصب و سیم کشی پریزهای ساده و ارتدار یک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کاربرد پریزهای یک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب پریزهای تک فاز و سه فاز و مدارهای روشنایی را بیان کند.
- ۳- مدارهای روشنایی، پریزهای تک فاز و سه فاز را به صورت روکار نصب و اجرا کند.

ساعات آموزش		
نظری	عملی	جمع
۶	۴۰	۴۶

پیش آزمون (۳)

۱- واحد انرژی الکتریکی کدام است؟

د - KVAR

ج - VA

ب - w

الف - Kwh

۲- اگر دو مقاومت به صورت سری وصل شوند :

الف - باید هر دو یک مقدار مقاومت داشته باشند.

ب - ولتاژ بین هر کدام از آن ها باید یکسان باشد.

ج - باید مقاومت متفاوتی از یکدیگر داشته باشند.

د - فقط یک مسیر جریان برای هر دو مقاومت وجود دارد.

۳- رنگ سیم های کابل با سیم محافظ چهار سیمه کدام است؟

الف - مشکی، آبی، قهوه ای، مشکی

ب - سبز و زرد، مشکی، قهوه ای، آبی

ج - مشکی، خاکستری، آبی، قرمز

د - سبز و زرد، قهوه ای، خاکستری، آبی

۴- منظور از سیم نمره ۴ چیست؟

الف - سیم با قطر ۴ میلی متر

ب - سیم با سطح مقطع ۴ میلی مترمربع

ج - سیم با قطر ۴ سانتی متر

د - سیم با سطح مقطع با عایق ۴ سانتی مترمربع

۵- رنگ پولک فیوز ۱۶A کدام است؟

الف - قهوه ای ب - سبز د - خاکستری

۶- وسیله ای که با مدار به طور سری قرار می گیرد و مصرف کننده را در مقابل اتصال کوتاه یا جریان زیاد محافظت می کند، کدام است؟

الف - رله حرارتی ب - فیوز د - آمپر متر

۷- عنصر مغناطیسی در کلید مینیاتوری به چه منظوری تعییه می شود؟

الف - برای قطع اتصال کوتاه ب - برای قطع ولتاژ زیاد

ج - برای قطع بار زیاد د - برای قطع اتصال کوتاه و بار زیاد

۸- با چه وسیله ای سیم فاز را از نول تشخیص می دهند؟

الف - فاز متر ب - آواتر د - اهم متر

۹- برای روشن و خاموش کردن یک لامپ از دو محل از کدام کلید و به چه تعداد استفاده می شود؟

الف - کلید یک پل، دو عدد ب - کلید تبدیل، دو عدد

ج - کلید دو پل، یک عدد د - کلید سری، یک عدد


- 
- ۱۰- استفاده از خازن در استارتر مدار لامپ فلورسنت به چه منظوری است؟
- الف - جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت ب - اصلاح ضریب قدرت
- ج - بالا بردن راندمان لامپ د - افزایش جریان لامپ
- ۱۱- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده در اتاق های مسکونی و اماکن صنعتی چند سانتی متر است؟
- الف - ۹۰ ب - ۱۰۰ ج - ۱۱۰ د - ۱۴۰
- ۱۲- کلید سری (دو پل) در مدار روشنایی چه عملی انجام می دهد؟
- الف - دو لامپ را از دو نقطه روشن و خاموش می کند.
- ب - دو لامپ را از یک نقطه توسط دو پل جداگانه کنترل می کند.
- ج - یک لامپ را از دو نقطه کنترل می کند.
- د - یک لامپ را از یک نقطه کنترل می کند.

- ۱-۳-۵** اتصال سیم‌ها باید در داخل جعبه‌های تقسیم و توسط ترمینال‌های مخصوص انجام شود.
- ۱-۳-۶** پوشش سیم‌ها باید برای مصارف مختلف به رنگ‌های متفاوت باشد.
- ۱-۳-۷** سیم نول هر مدار باید به طور مجزا تعییه شود. استفاده از یک نول مشترک، جهت مدارهای مختلف مجاز نمی‌باشد.
- ۱-۳-۸** لوله‌های فلزی و پوشش فلزی سیم‌های عایق‌دار باید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظتی مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱-۳-۹** در مدارهای روشنایی با کلیدهای تبدیل، فاز و نول باید وارد کلید شوند بلکه مطابق نقشه‌ی استاندارد عمل شود، (شکل ۱-۳).


۱-۳-حافظت و ایمنی در نصب پریزها و مدارهای روشنایی

علاوه بر حفاظت و ایمنی عمومی در برق، رعایت اصول حفاظت و ایمنی زیر ضروری است :

- ۱-۳-۱** سیم‌ها و کابل‌های مورد مصرف در سیم‌کشی باید طوری انتخاب شوند که بتوانند شدت جریانی را که مصرف کننده می‌کشد تحمل کنند.
- ۱-۳-۲** سیم‌های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژ‌های متفاوت باید از لوله‌های جداگانه عبور کنند.
- ۱-۳-۳** همه سیم‌هایی که در داخل لوله‌های برق قرار می‌گیرند باید یک تکه و بدون زدگی باشند.
- ۱-۳-۴** از قرار دادن سیم‌ها در ابتدا و قبل از لوله‌کشی در داخل لوله‌های برق اکیداً خودداری کنید.

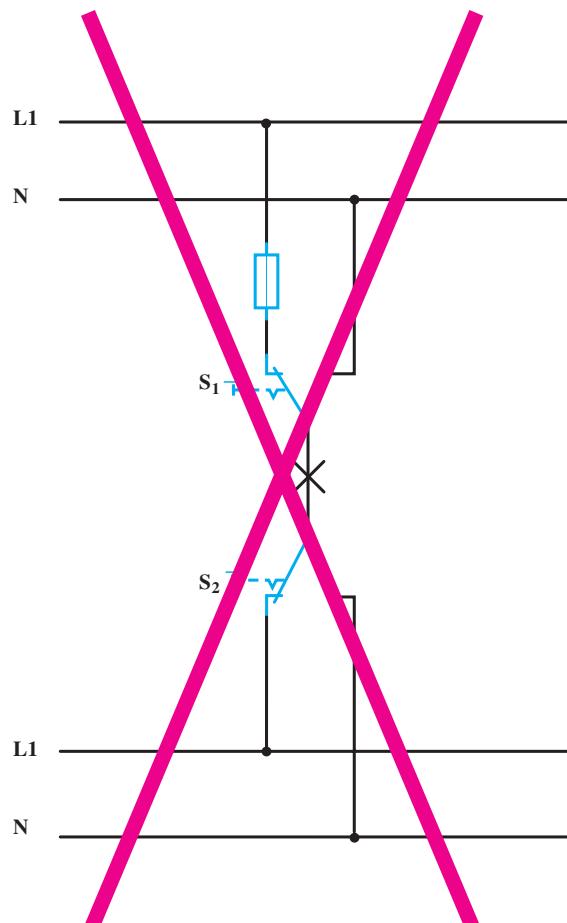

شکل ۱-۳-۱- مدار غلط کلید تبدیل

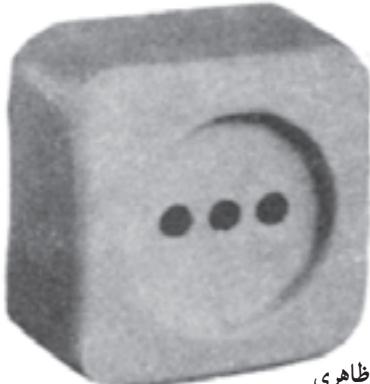


شماي ظاهري




شماي داخلي

الف - پريز يك فاز ساده روکار

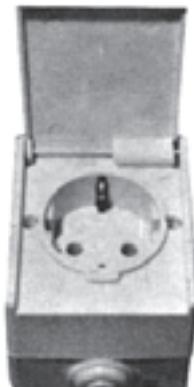

مدل چهارگوش

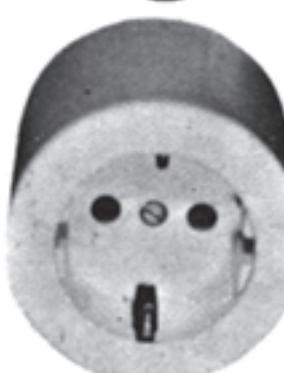

مدل گرد

ب - پريز با سيم محافظ

شكل ۳-۲

۳-۲-۲ - انواع پريزهای يك فاز و سه فاز روکار
هرگاه بخواهيم انرژي الکتریکی را مستقیماً مورد استفاده قرار دهیم، نیاز به وسیله‌ای داریم که بتوانیم انرژی الکتریکی موجود در خانه، مغازه، کارگاه یا کارخانه را به دستگاه موردنظر (مانند سماور، بخاری، موتور ماشین‌تراش و ...) برسانیم. این اتصال توسط وسیله‌ای به نام پريز انجام می‌شود. پريزها به دو دسته توکار و روکار تقسیم می‌شوند.

۳-۲-۳ - پريزهای يك فاز ساده روکار: اين پريزها از دو قسمت رویه و پایه ساخته می‌شوند. معمولاً توسط پیچی که در وسط رویه قرار دارد به يكديگر متصل می‌شوند. پایه پريز دارای دو پیچ اتصال سیم می‌باشد که به مادگی پريز متصل است و مجموعاً بروی پایه عایقی قرار می‌گيرد. اين پایه ممکن است از جنس چينی و يا کائوچوبی باشد. پريزهای ساده يك فاز روکار در مكانهای خشک استفاده می‌شود. در جاهای نمناک از پريزهای باراني استفاده می‌شود. اين پريزها در لوله کشی با لوله فولادی مورد استفاده قرار می‌گيرد. شکل ۳-۲-الف پريز يك فاز روکار را نشان می‌دهد.

۳-۲-۴ - پريزهای يك فاز با سيم محافظ زمين روکار: اين پريزها از دو قسمت پایه و رویه مجزا ساخته شده که توسط پیچی به يكديگر وصل می‌باشند. بر روی پایه آن سه پیچ اتصال وجود دارد که دو پیچ آن به مادگی وصل شده و سومی به شاخک‌هایی که به بیرون هدایت شده‌اند، متصل است. رویه پريزهای ارتدار در قسمتی که دو شاخه بر آن می‌نشینند، فرورفتگه است؛ به طوری که دو شاخه کاملاً در داخل اين فرورفتگی جای می‌گيرد.

شکل ۳-۲-ب پريز يك فاز ارتدار روکار را نشان می‌دهد. بعضی از پريزهای ارتدار يك فاز دارای سه سوراخ در يك ردیف می‌باشند که سوراخ وسطی مخصوص اتصال بدن (سيم زمين) بوده و غير از اين مورد سطح رویه پريز بدون فرورفتگی می‌باشد.

۳-۲-۳- پریز سه فاز ارتدار روکار: این پریزها از دو قسمت تنہ و پایه تشکیل شده است. پایه به عنوان جعبه تقسیم و تنہ به عنوان قسمت اصلی است. تنہ دارای پنج پیچ است که به پیچ مادگی وصل می‌باشد. پیچ مادگی شامل سه فاز I_1 ، I_2 ، I_3 ، نول N و اتصال بدنی یا زمین حفاظتی (PE) است. برای استفاده از این پریزها از پنج شاخه‌ی نر استفاده می‌شود. شکل ۳-۳ ساختمان پریز سه فاز ارتدار چهار سوراخه و چهار شاخه‌ی نر را نشان می‌دهد.




(الف)



(ب)

شکل ۳-۳

۳-۳-۳-ابزار و لوازم سیم‌کشی

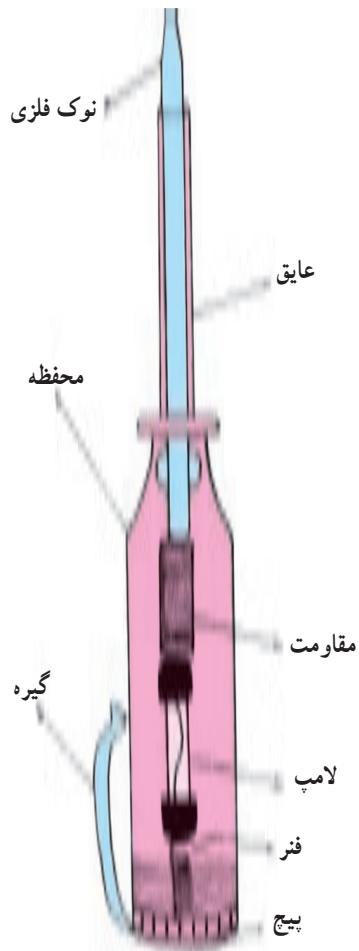

شکل ۳-۴- فازمتر


۱-۳-۳-۳- فازمتر: فازمتر یا فازنما وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان سیم‌های فاز را از نول تشخیص داد. ساختمان داخلی فازمتر از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- ۱- نوک فلزی فازمتر که به فاز اتصال پیدا می‌کند و عموماً به وسیله‌ی روکش عایق پلاستیکی پوشیده شده است.
- ۲- مقاومت داخلی فازمتر حدود چند کیلواهم است که در موقع اتصال به فاز، جریان بسیار ضعیفی (در حدود میکروآمپر) از مدار فازمتر می‌گذرد.

۳- لامپ نئون فازمتر که با روشن شدن، وجود فاز را مشخص می‌کند.

۴- فنر بالای لامپ نئون که می‌توان توسط پیچ انتهایی فازمتر آن را به بدن اتصال داد تا مدار، بسته و لامپ روشن شود.

۵- کلیه‌ی قسمت‌های ذکر شده در شماره‌های ۲ الی ۴ در داخل یک عایق پلاستیکی به نام دسته فازمتر جای می‌گیرد. عموماً مقدار ولتاژ عایق فازمتر روی آن نوشته می‌شود. شکل ۳-۳ ساختمان داخلی فازمتر را نشان می‌دهد.

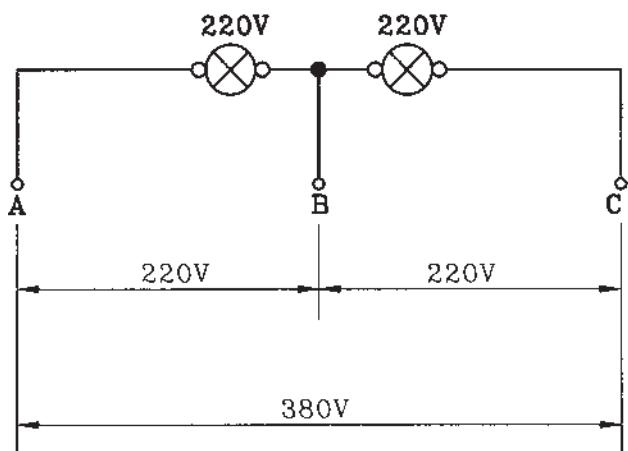

شکل ۳-۵- مدار لامپ آزمایش

۳-۳-۳-۲- لامپ آزمایش: وسیله‌ای است برای تشخیص ولتاژ فاز و نول (۲۰۰ ولت) و دو فاز (۳۸۰ ولت).

هرگاه دو لامپ ۲۰۰ ولتی را طبق شکل ۳-۵ به طور سری بیندیم و آن را در داخل یک محفظه عایق، جاسازی کنیم، با مشخص کردن فیش‌های مادگی رنگی و ذکر ولتاژ ۲۰۰ و ۳۸۰ ولت می‌توان برای تشخیص فاز و نول و یا دو فاز استفاده نمود. بدین ترتیب که A و B یا C و B برای تشخیص فاز و نول و از نقاط A و C برای تشخیص دو فاز استفاده می‌شود.

۳-۳-۳- فنر سیم کشی: برای عبور دادن سیم از داخل لوله های سیم کشی از فنر مخصوص سیم کشی استفاده می کنند. این فنر از یک نوار نازک فولادی درست شده که به یک انتهای آن یک قرقه یا گوی فلزی یا پلاستیکی و به انتهای دیگر آن یک قلاب فلزی متصل است. هنگام سیم کشی، فنر را از طرف گوی یا قرقه وارد لوله می کنند؛ پس از عبور دادن آن از لوله و خارج شدن گوی از داخل قوطی تقسیم یا کلید، تعداد سیم هایی را که باید از داخل لوله عبور کنند پس از روپوش برداری به قلاب طرف دیگر وصل می کنند. سپس با کشیدن انتهایی که قرقه به آن وصل است، فنر به داخل لوله می رود و سیم ها را به دنبال خود می کشد. پس از خارج شدن سیم از قوطی تقسیم، قسمت وصل شده به قلاب را جدا می کنند. شکل ۳-۶ تصویر ظاهری یک فنر سیم کشی را نشان می دهد. برای سهولت کار غالباً گوی فلزی را به روغن یا گریس آغشته می کنند. هنگام کشیدن فنر باید با انگشتان یک دست، فنر را به بیرون هدایت کرد و با کف دست دیگر روی فنر فشار وارد آورد تا از خمیدگی و شکستن فنر جلوگیری شود.

۴-۳-۳- قوطی کلید و جعبه تقسیم روکار: برای جاسازی کلیدها از قوطی کلید و برای ارتباط چند لوله و یا چند کابل، از جعبه تقسیم استفاده می شود.


قططی کلیدها به شکل استوانه و از جنس پلاستیک یا چدن می باشد.

روی جعبه تقسیم، سوراخ های مناسب با تعداد و قطر لوله ها تعیین می شود. شکل ۴-۳ یک نمونه جعبه تقسیم روکار را نشان می دهد.

اتصالات سیم های ورودی و خروجی، در داخل جعبه تقسیم انجام می شود.



شکل ۳-۶- فنر سیم کشی

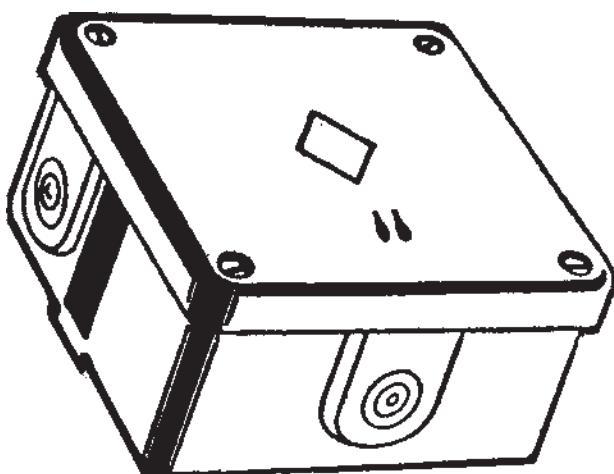

شکل ۴-۳- جعبه تقسیم روکار

۴-۳- نصب و سیم کشی انواع پریزهای تک فاز و سه فاز

نصب و سیم کشی پریزها به سه صورت انجام می شود :

- نصب انواع پریزهای روکار و توکار و سیم کشی داخل لوله

- نصب و سیم کشی انواع پریزهای روکار با استفاده از

کابل روکار

- نصب و سیم کشی انواع پریزها در داخل کانال های


پلاستیکی

پریزهای برق باید براساس موارد کاربرد، شرایط محل نصب، میزان ولتاژ و تعداد فاز، اینمی مورد لزوم، و محاسبه مقدار جریانی که تغذیه می کند در انواع توکار یا روکار، با اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب و یا عوامل شیمیایی، یک فاز یا سه فاز، قفل شو یا بی خطر انتخاب شود.


پریزها را به سیستم شعاعی و یا حلقوی سیم کشی می کنند. در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم شعاعی استفاده می شود، باید هادی برق دار از فیوز حفاظتی مدار به کن tact فاز و هادی نول به کن tact نول و سیم زمین به کن tact اتصال زمین هریک از پریزها متصل شوند (شکل ۳-۸-الف).

حفاظت مدار پریزهای با اتصال شعاعی در برابر اضافه بار به وسیله فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب انجام می شود. با توجه به این نکته که ظرفیت بار فیوز نباید از ظرفیت بار سیم یا کابل مربوط تجاوز کند. در سیستم شعاعی چنانچه در قسمتی از مدار، سیم قطع شود مدار پریزهای بعدی قطع می شود.

در مواردی که برای سیم کشی مدار پریزها از سیستم حلقه ای یا رینگ استفاده می شود، باید هردو سر هادی برق دار به ترمینال فیوز حفاظتی، هردو سر هادی خنثی به ترمینال نول و هردو سر سیم اتصال زمین به سیم محافظ زمین متصل شود، (شکل ۳-۸-ب). در این سیستم هریک از مدارهای فرعی رینگ که در محلهای مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می گیرد نباید سطحی بیش از 10° متر مربع را پوشش دهد. در سیستم حلقه ای چنانچه یکی از سیم ها قطع شود، برق پریزها از طرف دیگر تأمین می شود و هیچ کدام از پریزها قطع نمی شوند.

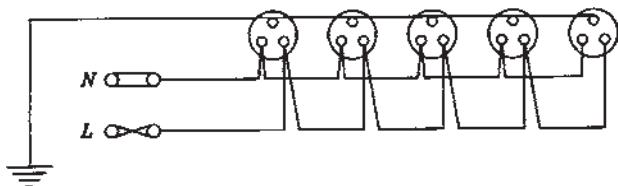


الف - مدار شعاعی اتصال پریزها

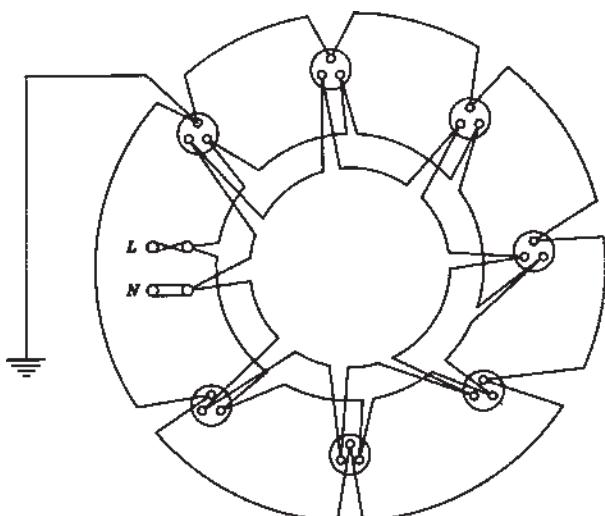

ب - مدار حلقوی اتصال پریزها

شکل ۳-۸

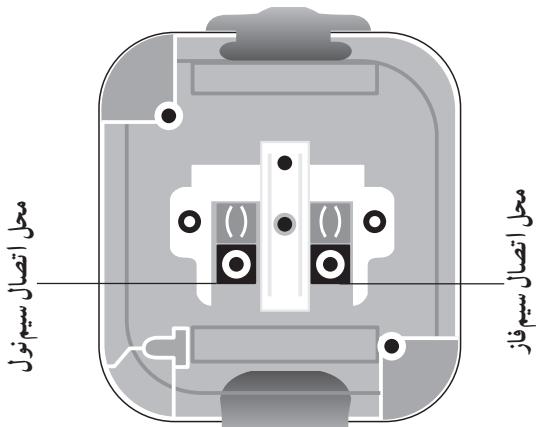

ج - نحوه اتصال سیم‌ها به پریز
شکل ۳-۸

حداقل سطح مقطع سیم‌ها در سیم‌کشی پریزها در هر سیستم ۲/۵ میلی‌متر مربع است.

پریز برق یک فاز 220 ولت باید حداقل دارای قدرت تحمل ولتاژ 25 ولت، جریان 16 آمپر و مجهز به اتصال زمین باشد.

پریزهای سه فاز 380 ولت باید حداقل دارای قدرت تحمل ولتاژ 500 ولت، جریان 16 آمپر و مجهز به اتصال زمین باشد. در پریزهای یک فاز و نول اتصال سیم‌ها به کنتاکت‌های پریز باید به ترتیبی انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت چپ فردی که رو به روی پریز قرار می‌گیرد وصل شده باشد، (شکل ۳-۸-ج).

پریزهای مخصوص کارهای صنعتی مانند دریل رومبری، سنگ سنباده، دستگاه جوش و مانند آن باید دارای مدار جداگانه بوده و برای تحمل بار مشخص شده به طور مداوم، تحمل کافی داشته باشد. این گونه پریزها باید به درپوش مخصوص و مناسب، مجهز و در صورت امکان از نوع چدنی قفل شو باشد.


پریزهای برق در اتاق‌ها 30 الی 40 سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۹-الف).

پریزهای برق، که در آشپزخانه، موتورخانه، تعمیرگاه، گاراژ نصب می‌شود 110 الی 120 سانتی‌متر از کف تمام شده پریزهای برق در اتاق عمل که از نوع ضدانفجار نباشد حداقل در ارتفاع 155 سانتی‌متر از کف تمام شده نصب می‌شوند (شکل ۳-۹-ب).


پریزهای سه فاز باید بر حسب مورد با چهار شاخه و پنج شاخه مربوط همراه باشد.

در مکان‌های ترو مرطوب و خارج ساختمان‌ها باید از پریز محافظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب مناسب با نیاز مربوط استفاده شود.

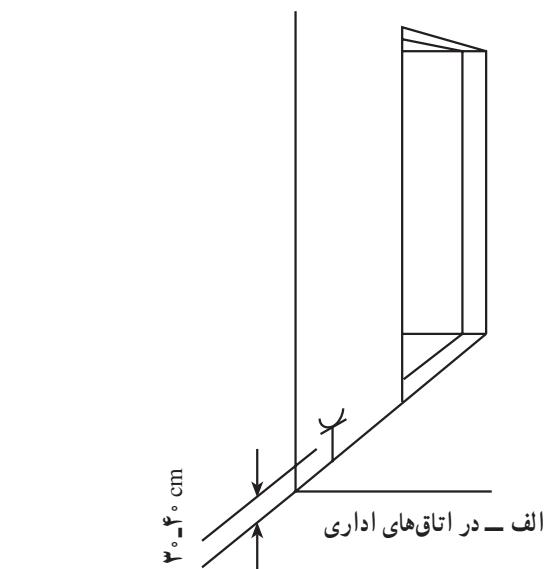در سیم‌کشی داخل لوله، از فنر سیم‌کشی جهت عبور سیم‌ها از داخل لوله‌ها استفاده می‌شود و پس از جاگذاری سیم‌ها در داخل لوله، سرسیم‌های مربوط فازها و نول و ارت را به پیچ‌های مربوطه وصل می‌کنند. لوله‌ها توسط بست به دیوار نصب می‌شوند. در نصب و سیم‌کشی پریزها با استفاده از کابل، نصب کابل روی دیوار با بست کابل انجام می‌شود.



الف - در اتاق‌های اداری

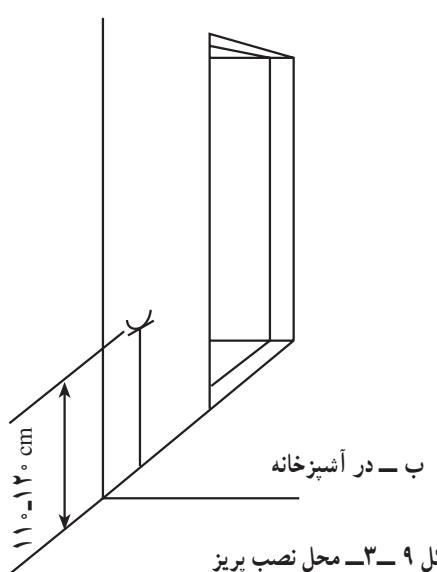


ب - در آشپزخانه

شکل ۹-۳ - محل نصب پریز

۳-۵- کلیدهای روشنایی روکار

کلیدهای روشنایی برای قطع و وصل جریان الکتریکی به کار می‌رود. برای قطع جریان، باید یکی از سیم‌های حامل جریان قطع شود. برای وصل مجدد باید مسیر قطع شده، به حالت اولیه برگردد.

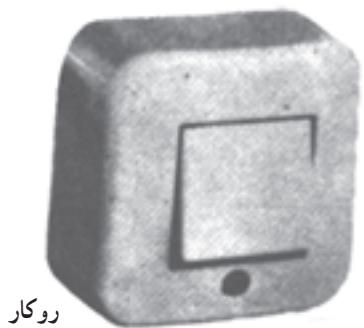
کلیدها بسته به نوع مصرف آن، روکار (معمولی- بارانی) و توکار ساخته می‌شوند.



روکار



توکار

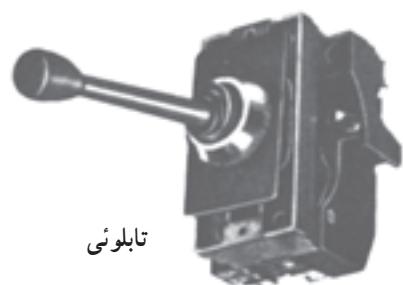

تابلوئی

الف - انواع کلید یک پل از نظر ظاهری

۱-۵- کلید یک پل (یک راهه): این کلید دارای یک پل و یا یک دگمه می‌باشد و به صورت توکار و روکار ساخته می‌شود. دگمه قطع و وصل می‌تواند به صورت فشاری \square ، الاکلنگی $\square\text{---}\square$ و یا دوران $\square\text{---}\square$ باشد، (شکل ۳-۱۰-الف).

جنس محفظه و داخل آن از جنس کائوچو و یا پلاستیک مخصوص است که قادر به تحمل ولتاژ معینی است.

کلید یک پل (یک راهه)، از یک تیغه‌ی اتصال متحرک فلزی و یک تیغه‌ی اتصال ثابت، یک فنر و یک میله درست شده است. تیغه‌های ثابت و متحرک به دو پیچ خروجی ارتباط دارند. دو انتهای تیغه‌های ثابت و متحرک شبیه پلاتین اتمبیل ساخته می‌شود و در مقابل حرارت و جرقه مقاوم است. تیغه‌های ثابت و متحرک را کنتاکت می‌نامند (شکل ۳-۱۰-ب).

شکل ۳-۱۰-ب داخل کلید یک پل (یک راهه) را نشان می‌دهد.



اهرم قطع و وصل الاکلنگی
ترمینال‌های ورودی و خروجی

فنر عمل کننده


تیغه‌ی پلاتین

ب - اجزای داخل کلید یک پل

شکل ۳-۱۰



شکل الف – شمای ظاهری نوع توکار

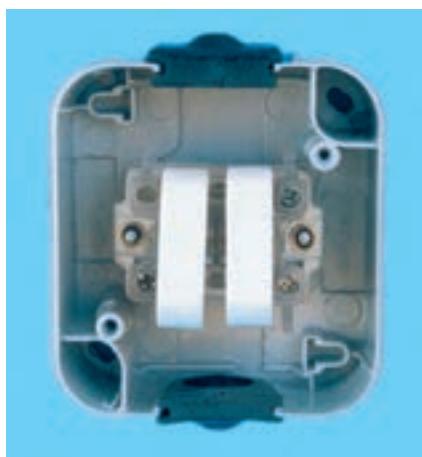

شکل ب – شمای داخلی نوع روکار

شکل ۱۱-۳- کلید سری (دوپل)

۲-۵-۳- کلید سری (دوپل): این کلید مثل دو کلید یک پل عمل می‌کند و دو دگمه قطع و وصل دارد که هریک به تنهایی و هم با هم می‌توانند مدار را قطع و وصل کنند. این کلید در بازار به نام کلید دو پل شناخته می‌شود. کلید سری زبانه‌ای دارای سه پیچ است که یک پیچ مشترک می‌باشد. کلید سری، دودسته لامپ را به طور جداگانه و یا با هم روشن و خاموش می‌کند. شکل ۱۱-۳- کلید سری (دوپل) را نشان می‌دهد.



الف – قسمت داخلی کلید تبدیل روکار




ب – شستی و فنر کلید تبدیل



ج – برقراری اتصال پلاتین با کنتاکت غیرمشترک ۱



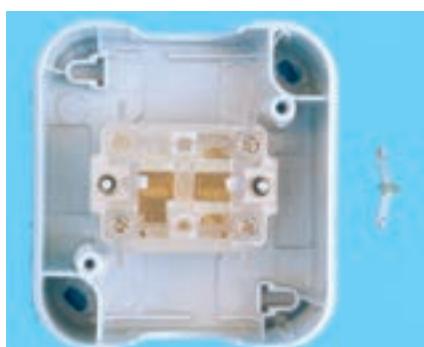د – برقراری اتصال پلاتین با کنتاکت غیرمشترک ۲



ه – پلاتین جداسده و پایه‌های ثابت کلید

شکل ۱۲-۳- اجزای داخل کلید تبدیل

دو عدد کلید تبدیل می‌تواند یک یا یک گروه لامپ را از دو نقطه روشن و خاموش کنند. کار کلید تبدیل، تغییر مسیر جریان الکتریکی از یک سیم به سیم دیگر و بالعکس است.

۶-۳- لامپ رشته‌ای

لامپ‌های رشته‌ای براساس گرم شدن فیلامان و پخش نور کار می‌کنند و به شکل‌ها و توان‌های مختلف ساخته می‌شوند. در این لامپ‌ها قبل از این که الکتریسیته مستقیماً به نور تبدیل شود اوّل به حرارت تبدیل می‌شود سپس نور تولید می‌کند. بنابراین بهره‌ی نوری این لامپ‌ها کم است. لامپ‌های رشته‌ای از چهار قسمت تشکیل شده‌اند:

— رشته‌ی لامپ که از جنس تنگستن است و به طور مارپیچ با قطر کم ساخته می‌شود. درجه‌ی حرارت ذوب بالا و همچنین زمان تبخیر طولانی تنگستن باعث شده است که در لامپ‌های کنونی مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۳-۱۳-الف).

درجه‌ی حرارت فیلامان لامپ‌های کنونی هنگام کار در حدود 2400° تا 2700° درجه سانتی‌گراد است. در لامپ‌هایی که دارای دو مارپیچ فیلامان است (شکل ۳-۱۳-ب) به دلیل تأثیر حرارت بر همدیگر درجه حرارت کار بالاتر می‌رود در نتیجه راندمان لامپ بهتر می‌شود. در اثر تبخیر فیلامان مقداری از فلز روی حباب شیشه‌ای تهشین شده و مانع عبور نور می‌شود در نتیجه نور لامپ کاهش می‌یابد. در قدرت مساوی، نور چراغ‌های با رشته‌ی مضاعف بیشتر از چراغ با فیلامان تک‌رشته است.


جنس حباب لامپ‌های رشته‌ای، از شیشه است. حباب‌ها در انواع و شکل‌های گوناگون ساخته می‌شوند. پایه‌ی چراغ‌های رشته‌ای از نوع پیچی و یا خاردار است. مزیت نوع میخی، در نابت بودن موقعیت و سرعت تعویض آن است. گاز داخل حباب چراغ از گازهای نادر (ختنی) مانند آرگون، هلیوم، کربنیک و گزنوں است. در لامپ‌های کم قدرت، در داخل حباب خلاً ایجاد می‌کنند. وجود گاز در داخل لامپ سبب جلوگیری از تبخیر رشته‌ی فیلامان شده و افزایش طول عمر و نوردهی آن می‌شود. شکل ۳-۱۳-ج لامپ رشته‌ای را با پایه‌ی خاردار نشان می‌دهد.



الف - رشته لامپ از جنس تنگستن بطور مارپیچ با قطر کم




ب - فیلامان با دو مارپیچ

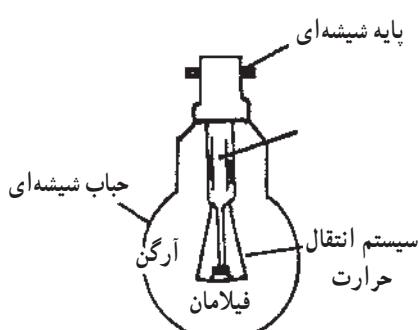

ج - ساختمان چراغ رشته‌ای با پایه خاردار

شکل ۳-۱۳


۷-۳-۷ لامپ فلورسنت

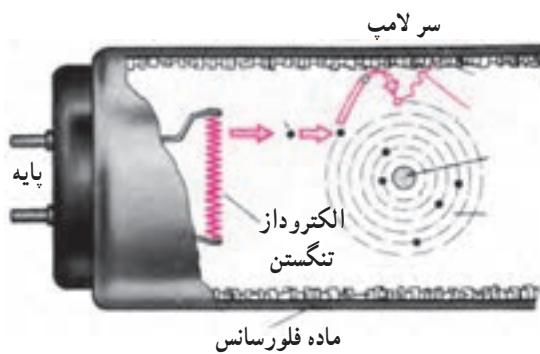

الف - فیلامان لامپ فلورسنت

لامپ معمولی فلورسنت با اختلاف پتانسیل 22° و یا 11° ولت از لوله‌های شیشه‌ای به قطر 25 تا 38 میلی‌متر و طول 20 تا 16 سانتی‌متر ساخته می‌شود. دوسر این لوله‌ها، دو رشته‌ی فلزی تنگستن انوده به باریت کار گذاشته‌اند. باریت دارای تشعشع الکترونی خوبی است. فضای داخل لوله از بخار جیوه با فشار کم پوشیده و جدار داخلی لوله با مواد فلورسانس انود شده است (شکل ۱۴-۳-الف و ب).

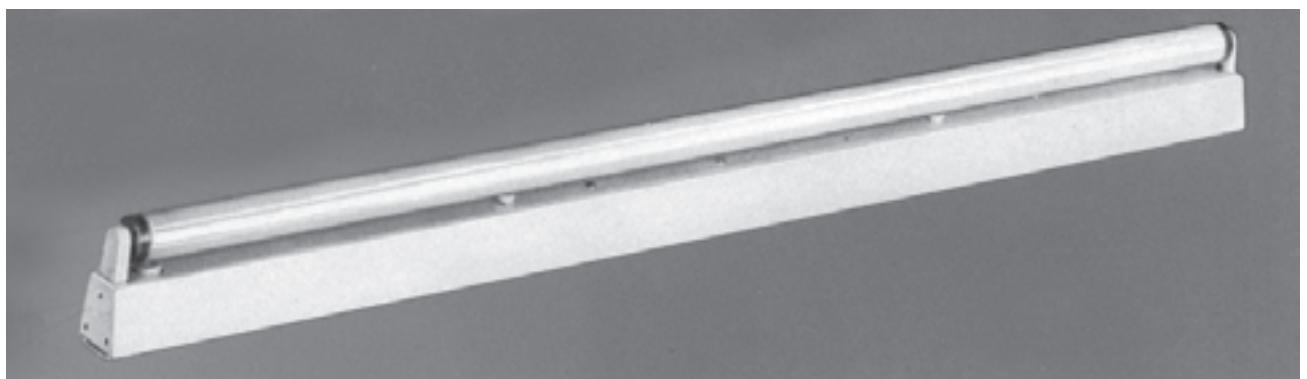برای روشن شدن لامپ فلورسنت وسایلی مورد نیاز است که به شرح آن‌ها می‌پردازیم.



ب - شمای ظاهری لامپ با قاب





ج - شمای ظاهری و علامت نشان‌دهنده و چک

شکل ۱۴-۳

۷-۳-۷-۱ چک (سیم پیچ):

چک، یک سیم پیچ با هسته راه‌اندازی و دوم محدود کردن جریان بعد از روشن شدن لامپ. زیرا در لحظه راه‌اندازی، اختلاف سطح زیادی لازم است تا تخلیه الکتریکی در لامپ بوجود آمده و لامپ روشن شود. پس از تخلیه‌ی الکتریکی، ولتاژ زیاد در مدار باعث ایجاد جریان زیاد می‌شود. در این حال چک با تغییر جریان مخالفت کرده، جریان را محدود می‌کند.

از طرف دیگر چک باعث پایین آمدن ضریب قدرت مدار می‌شود که با قرار دادن خازن می‌توان ضریب قدرت مدار را اصلاح کرد. شکل ۱۴-۳-۷-ج علامت اختصاری و شمای واقعی چک لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد.

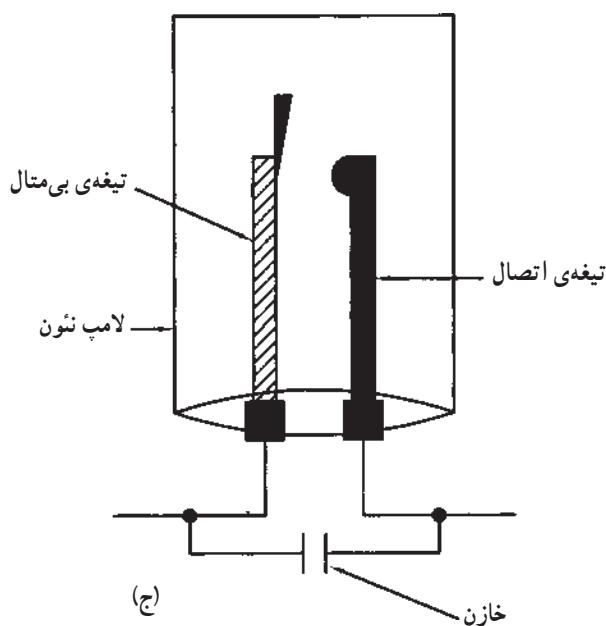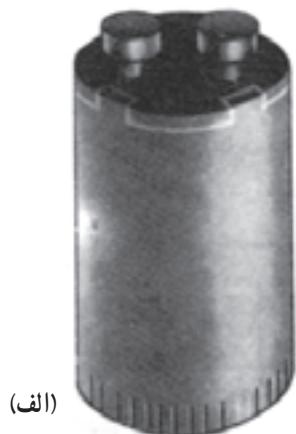


شکل ۳-۱۵- استارتر لامپ فلورسنت

۳-۷-۲- استارتر: استارتر از یک لامپ نئون کوچک تشکیل می‌شود که یکی از الکترودهای آن را یک بی‌متال و الکترود دیگر آن را یک تیغه‌ی فلزی تشکیل می‌دهد.

اختلاف سطح روشن شدن استارتر در حدود 14° تا 16° ولت (ولتاژ مورد نیاز برای یونیزاسیون گاز نئون داخل استارتر) است و اگر اختلاف سطح به حدود 12° تا 13° ولت برسد خاموش می‌شود.

برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت، یک خازن با استارتر به صورت موازی بسته می‌شود. شکل ۳-۱۵-الف ظاهر استارتر و شکل ۳-۱۵-ب قسمت داخلی آن و شکل ۳-۱۵-ج شمای مداری داخل استارتر را نشان می‌دهد.

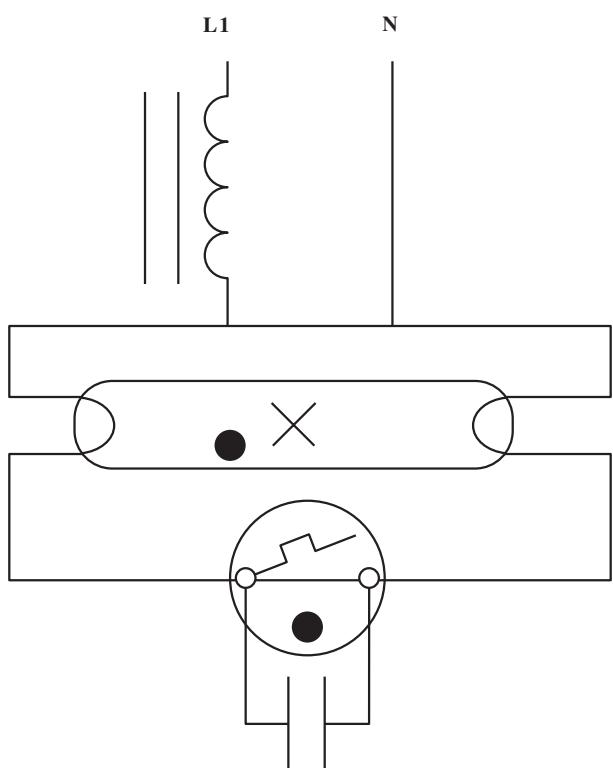

شکل ۳-۱۶-۳ مدار لامپ فلورسنت

۳-۷-۳ مدار لامپ فلورسنت: وقتی که لامپ فلورسنت به برق وصل می‌شود ولتاژی که در دوسر الکترودهای استارتر قرار می‌گیرد برای تخلیه‌ی الکتریکی آن کافی است. این اختلاف سطح باعث یونیزاسیون گاز نئون داخل استارتر شده و از آن جریان عبور می‌کند. در اثر عبور جریان، گاز نئون و تیغه‌ی بی‌متال، گرم شده خم می‌شود و دوالکترود به هم می‌چسبد. در این حالت جریان در فیلامان لامپ و استارتر و چک برقرار شده و باعث سرخ شدن فیلامان‌های لامپ می‌شود. این عمل موجب پرتاب الکترون‌ها از سطح فیلامان شده و گازهای اطراف را یونیزه می‌کند. در این حالت چون الکترود به بی‌متال چسبیده است دیگر تخلیه‌ی الکتریکی بین بی‌متال و الکترود صورت نمی‌گیرد. بی‌متال سرد و از الکترود جدا و در نتیجه مدار سری قطع می‌شود. قطع آنی این جریان در دوسر چک، ولتاژ القایی زیادی ایجاد می‌کند (حدود 75° تا 160° ولت) و چون این ولتاژ در دوسر لامپ قرار می‌گیرد باعث تخلیه‌ی الکتریکی در لوله‌ی بین دو فیلامان می‌شود. پس از گذشت 2 تا 5 ثانیه لامپ روشن می‌شود.

شکل ۳-۱۶ مدار الکتریکی لامپ فلورسنت را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۱۷-۳ نمونه یک کلید ضدآب

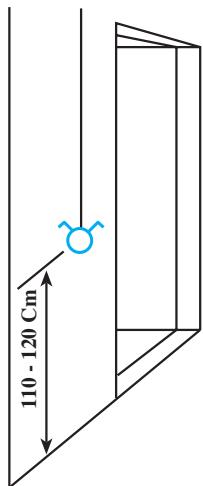
۳-۸ نصب و سیم‌کشی مدارهای روشنایی کلیدهای یک پل، سری، تبدیل با لامپ‌های رشته‌ای و فلورسنت

کلیدهای روشنایی باید براساس موارد استفاده، شرایط محل نصب، ولتاژ مورد لزوم و محاسبه‌ی مقدار جریانی که از آن عبور می‌کند از انواع توکار یا روکار، یک پل، دوپل، سه‌پل، تبدیل، صلبی، و در صورت لزوم از انواع محافظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یا ضدجرقه و یا ضدحریق انتخاب شود. این نوع کلیدها در سیستم برق یک فاز 220° ولت باید حداقل تحمل ولتاژ 25° ولت و جریان 1° آمپر را داشته باشد.

کلیدهای روشنایی باید برای بار لامپ‌های رشته‌ای تنگستن و فلورسنت مناسب باشد به طوری که مثلاً برای یک کلید 1° آمپر ممکن است حداکثر 3° عدد لامپ فلورسنت 40 وات با خازن و 40 وات مجموع قدرت 150° وات، یا 20 عدد لامپ فلورسنت 40 وات بدون خازن و با مجموع شدت جریان 160° آمپر یا $8/8$ آمپر یا 160° وات بار رشته‌ای درنظر گرفته شود و برای مدارهایی که دارای بار بیش از این مقادیر باشد باید کلید متناسبی با قدرت بیشتر



الف - ارتفاع کلید در اماکن اداری و صنعتی

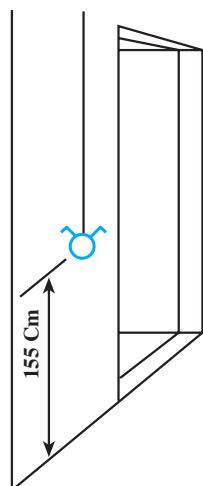

ب - ارتفاع کلید اتاق‌های عمل

انتخاب شود. کلیدها اصولاً باید فاز را قطع و وصل کنند مگر در مواردی که از کلید دوقطبی برای قطع و وصل فاز و نول استفاده شود. به کلید دوقطبی، کلید دوپل نیز می‌گویند.

محل دقیق نصب کلیدها براساس نقشه‌های معماری و با توجه به استقرار تجهیزات، برروی نقشه‌های اجرایی تفضیلی کارگاهی مشخص می‌شود.


کلیدهایی که در کنار در ورودی واقع می‌شود باید در طرف قفل در و در فواصل مساوی از چارچوب نصب شوند.

کلید باید طوری تعییه شود که رو به پایین روشن و رو به بالا خاموش باشد.


ارتفاع نصب کلیدها به شرح زیر خواهد بود : برای اتاق‌های مسکونی، اداری یا کار، آشیزخانه اماکن صنعتی، و مانند آن 11° الى 12° سانتی‌متر از کف تمام شده، شکل (۳-۱۸-الف).

برای اتاق‌های بخش عمل در صورتی که از نوع ضدانفجار نباشد 155 سانتی‌متر از کف تمام شده، کلید راه انداز موتور 12° سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۱۸-ب).

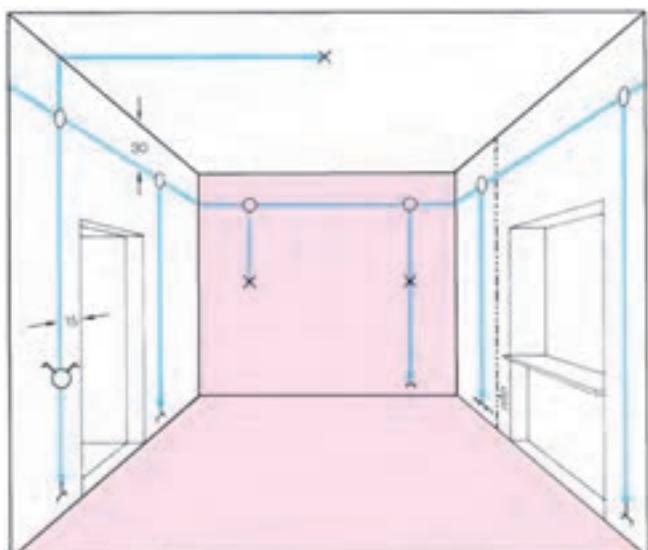کلید کنترل هوکش 12° سانتی‌متر از کف تمام شده، کلید و لوازم برقی در اتاق عمل که ضدانفجار نباشد در ارتفاع 155 سانتی‌متر از کف تمام شده (شکل ۳-۱۸-ب).




ج - سیم‌کشی با استفاده از جعبه تقسیم

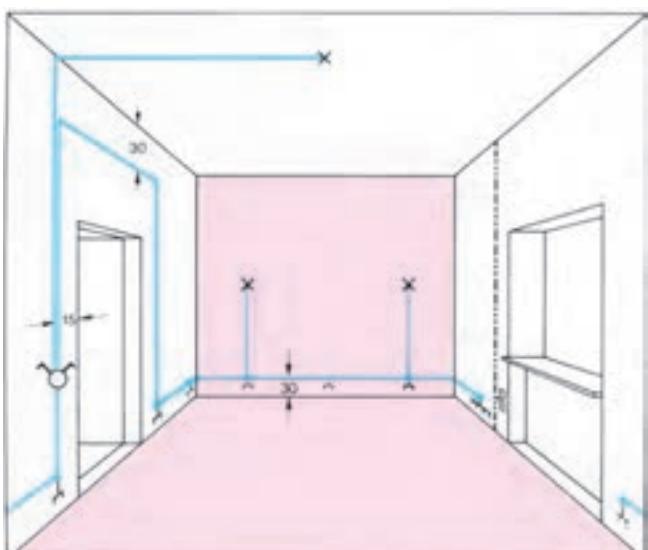

د - سیم‌کشی بدون استفاده از جعبه تقسیم

شکل ۳-۱۸


۳-۸-۱ مدار روشنایی کلید یک پل: از کلید یک پل برای قطع و وصل مدار یک یا چند مصرف کننده از یک نقطه به طور همزمان استفاده می شود. فاز به پایه‌ی ثابت کلید وصل شده و از پیچ پایه‌ی متحرک کلید به پیچ زیرین سریچ لامپ وصل می شود. سیم نول نیز مستقیماً به پیچ بهلوی سر پیچ لامپ اتصال می یابد.

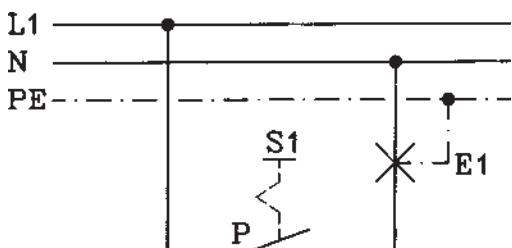


شکل ۳-۱۹

علت اتصال برگشت فاز از کلید به پیچ زیرین سریچ لامپ این است که در موقع باز کردن و بستن لامپ، تماس با قسمت فلزی لامپ موجب نشود. علت قرار گرفتن کلید در مسیر فاز این است که فاز مستقیماً به مصرف کننده نرسد بلکه کنترل به وسیله‌ی کلید انجام گیرد. این اثر سبب افزایش میزان حفاظت می باشد.

شکل ۳-۱۹ نقشه‌ی گسترده و شکل ۳-۲۰ نقشه‌ی فنی مدار کلید یک پل را نشان می دهد.

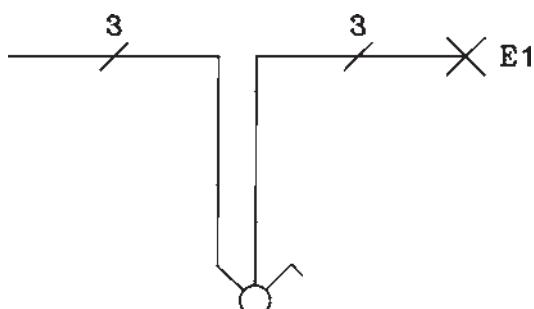


شکل ۳-۲۰

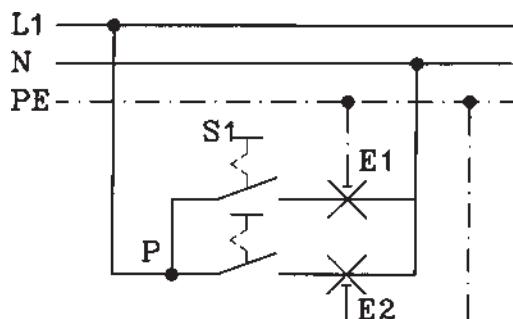

شکل ۳-۲۱

۳-۸-۲ مدار روشنایی کلید سری (دوپل): برای قطع و وصل دو گروه لامپ به صورت گروه یا با هم، از کلید سری استفاده می کنند. سیم فاز را به پیچ مشترک کلید زبانه‌ای سری وصل کرده و از دو پیچ دیگر به دو گروه لامپ وصل می کنند. سرهای دیگر لامپ‌ها را به سیم نول متصل می کنند.

شکل ۳-۲۱ نقشه‌ی گسترده و شکل ۳-۲۲ نقشه‌ی فنی کلید سری با دو لامپ را نشان می دهد.

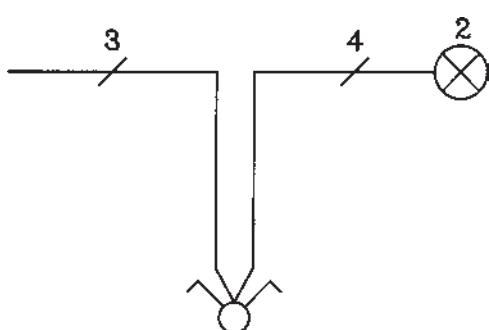


شکل ۳-۲۲


۳-۸-۳ مدار روشنایی کلید تبدیل: برای قطع و
وصل یک یا چند مصرف کننده به طور همزمان از دو نقطه، از دو
کلید تبدیل استفاده می شود. سیم فاز به پیچ متصل به تیغه‌ی
متحرک (پیچ مشترک) یکی از کلیدهای تبدیل وصل شده و از دو
پیچ دیگر مربوط به تیغه‌ی ثابت همان کلید به دو پیچ مشابه کلید
تبدیل دیگر وصل می شود. از پیچ تیغه‌ی متحرک، کلید تبدیل
دومی به پیچ ته سر پیچ لامپ (مصرف کننده) و از پیچ پهلویی
سرپیچ لامپ به سیم نول اتصال داده می شود.

توضیح این که اتصال فاز و نول به کلیدهای تبدیل و برگشت
از کلیدها به لامپ، غلط بوده و نباید از این روش اتصال کلیدهای
تبدیل به لامپ که در بازار به مدار صرفه‌ای معروف است استفاده
نمود زیرا این مدار از نظر ایمنی خطرناک است.

شکل ۳-۲۴ نقشه‌ی گسترده (مسیر جریان) و شکل ۳-۲۴
نقشه‌ی فنی کلید تبدیل را نشان می دهند.

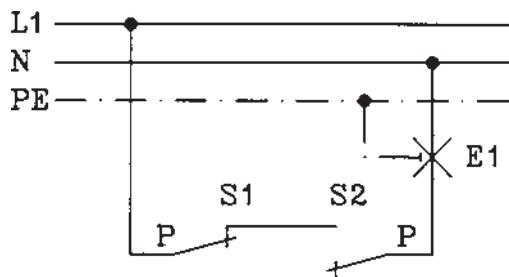

شکل ۳-۲۳

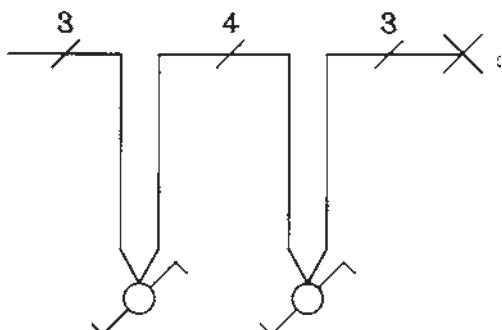

شکل ۳-۲۴

زمان : ۴ ساعت

۳-۹ کار عملی شماره ۹: نصب و سیم کشی انواع پریزهای ساده و ارتدار یک فاز و سه فاز روکار

۱-۹-۳-۹-۳-۹ وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

۱۵ عدد	تابلو مشبک
۷۵ عدد	ترمینال
۴۵ عدد	لوله فولادی نمره ۱۳/۵
۳ عدد	لوله خم کن لوله فولادی
۳ عدد	اره آهن بر
۳ عدد	گیره رومیز
۳ عدد	میز کار
۳ عدد	برقو
۳ عدد	حدبده
۸ عدد	آچار کلاگی
۹۰ عدد	بست لوله فولادی
۱۵۰ عدد	پیچ و مهره
۲۵۰ متر	سیم افشار نمره ۲/۵
۳ عدد	فنر سیم کشی
۱۵ عدد	پیچ گوشتی
۱۵ عدد	انبر دست
۱۵ عدد	سیم چین
۱۵ عدد	سیم لخت کن
۱۵ عدد	فاز متر
۳ عدد	آوومتر
۳ عدد	ولت متر
۱۵ عدد	خط کش فلزی
۱۵ عدد	پریز تک فاز ارتدار روکار
۱۵ عدد	پریز سه فاز ارتدار روکار

قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت ۱-۴-۲ توجه کنید.

۲-۹-۳-۳ مراحل انجام کار:

- مطابق شکل ۳-۲۵ لوله فولادی نمره ۱۳/۵ را به اندازه های داده شده بیرید و خم کنید.
- سر لوله ها را که به جعبه تقسیم و قوطی پریزها وصل



می‌شوند، حدیده کنید.



■ لوله‌ها و پریزها و ترمینال را روی تابلوی مشبک نصب

کنید.

■ توسط فنر سیم کشی، سیم‌ها را از ترمینال به پریزها بکشید و به پیچ‌های مربوطه وصل کنید.

■ پریزها را بینید و با اتصال سه فاز و ارت و نول به

ترمینال، پریزها را آزمایش کنید.

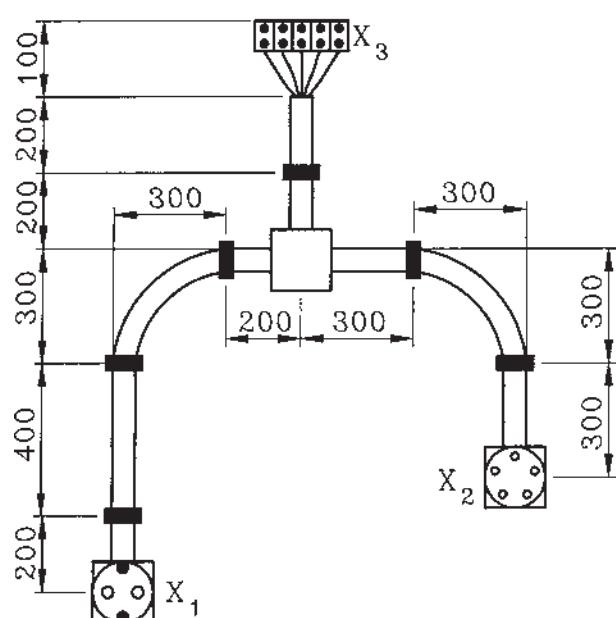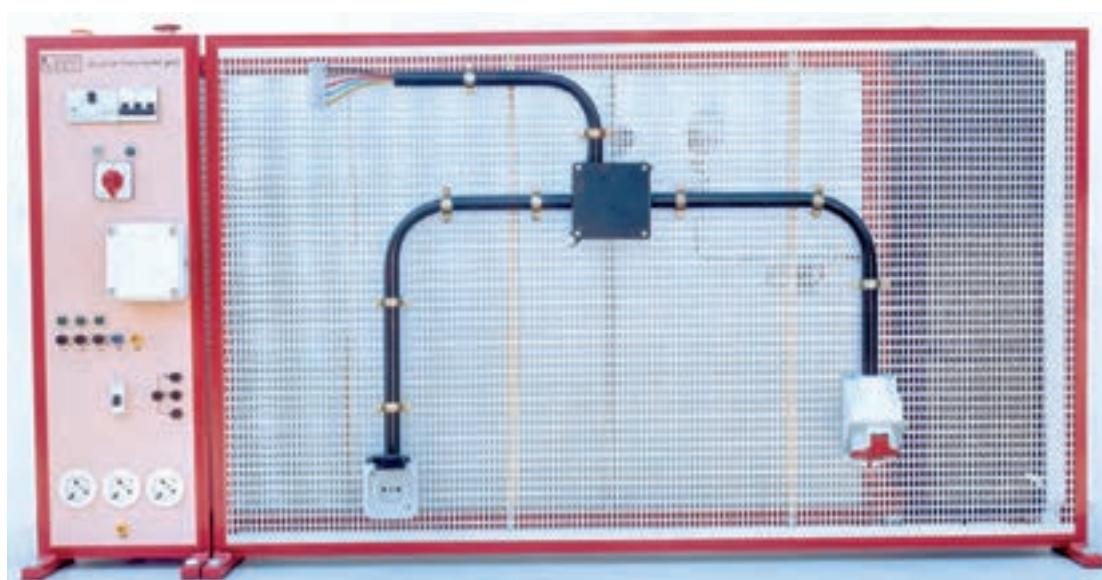

X_1 = پریز تک فاز روکار ارت دار

X_2 = پریز سه فاز روکار ارت دار و نول

(mm) X_3 = ترمینال (اندازه‌ها به)

شکل ۳-۲۵

زمان : ۴ ساعت

۱۰-۳- کار عملی شماره ۱۰: نصب و سیم کشی مدار روشنایی کلید یک پل بالامپ رشته ای و پریز یک فاز روکار

۱۰-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر



۱۵ عدد	تابلوی مشبک
۷۵ عدد	ترمینال
۱۵ عدد	کلید یک پل روکار
۱۵ عدد	پریز یک فاز ارت دار روکار
۳۰ عدد	جعبه تقسیم روکار
۱۵ عدد	لامپ رشته ای تولنی
۱۵ عدد	بست کابل تخت
۱۰ متر	کابل تخت NYIF ^۲ ×۱/۵mm
۳ متر	کابل تخت NYIF ^۳ ×۱/۵mm
۱۵ متر	کابل تخت NYIF ^۴ ×۱/۵mm
۱۵ عدد	سیم چین
۱۵ عدد	سیم لخت کن
۱۵ عدد	دم باریک
۱۵ عدد	پیچ گوشته
۳ عدد	فاز متر
۳ عدد	آوومتر
۳ عدد	میز کار
۱۸۰ عدد	پیچ و مهره
۱۵ عدد	خط کش فلزی

قبل از انجام کار به نکات اینمی مطرح شده در قسمت

۱۰-۴-۲ توجه کنید.


۱۰-۳- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۱۰-۲۶ کلید یک پل روکار، جعبه تقسیم های روکار، ترمینال و لامپ رشته ای را با توجه به اندازه های داده شده، روی تابلو مشبک نصب کنید.

■ کابل های تخت NYIF^۲×۱/۵mm و NYIF^۳×۱/۵mm

■ تک رشته ای را مطابق نقشه به ترمینال، کلید یک پل، پریز ارت دار یک فاز و لامپ رشته ای وصل کرده و در جعبه تقسیم ها به هم اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

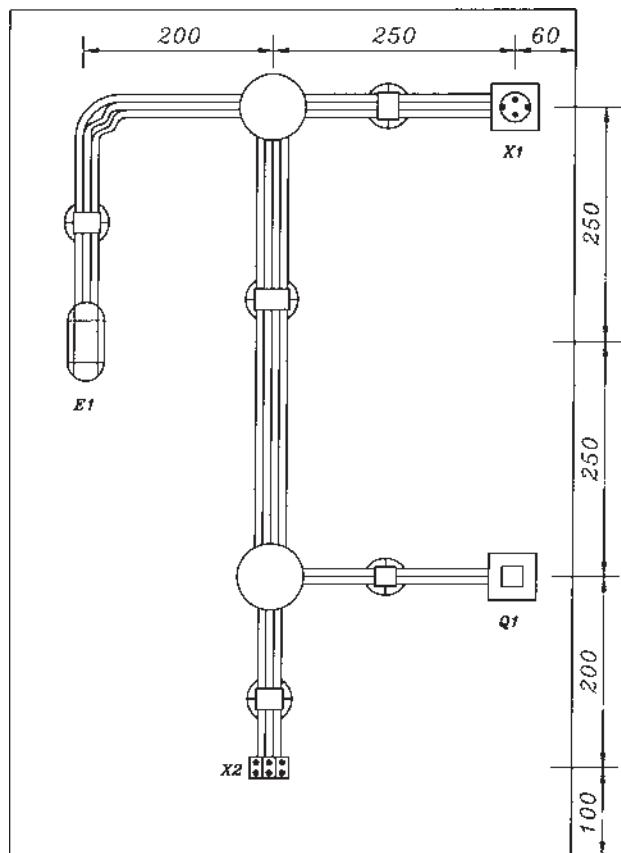

شکل ۱۰-۲۶

زمان : ۴ ساعت

۱۱-۳- کار عملی شماره ۱۱: نصب و سیم‌کشی مدار روشنایی کلید سری با لامپ فلورسنت روکار

۱-۱۱-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر



۱۵ عدد	- کلید سری روکار
۴۵ عدد	- ترمینال
۳۰ عدد	- لامپ فلورسنت
۱۵ عدد	- جعبه تقسیم روکار
۳۰ متر	- کابل افشار نمره $3 \times 1 / 5 \text{ mm}^2$
۱۵ عدد	- خطکش فلزی
۱۵ عدد	- انبردست
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- پیچ گوشتی
۳ عدد	- فاز متر
۳ عدد	- آوومتر
۱۵ عدد	- تابلو مشبک
۱۵ عدد	- چاقوی کابل بری
۱۵ عدد	- دم باریک

۱۱-۳- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۳-۲۷ کلید سری، لامپ‌های فلورسنت، جعبه تقسیم روکار و ترمینال را روی تابلو مشبک نصب کنید.

■ توسط کابل‌های افشار نمره $3 \times 1 / 5 \text{ mm}^2$ مدار را اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

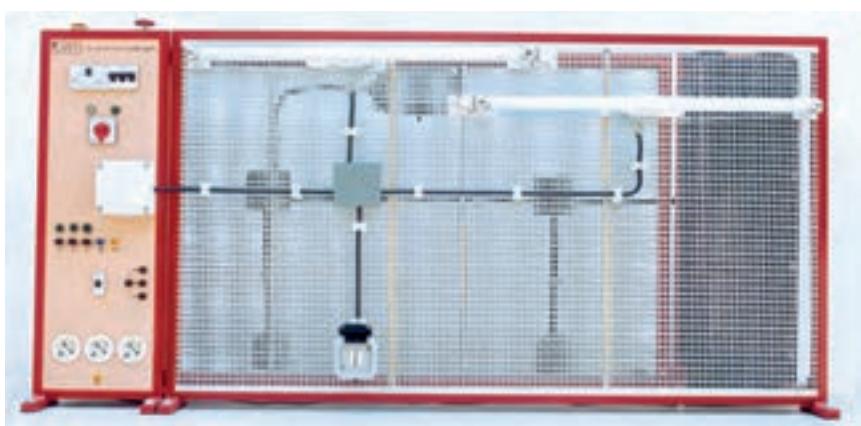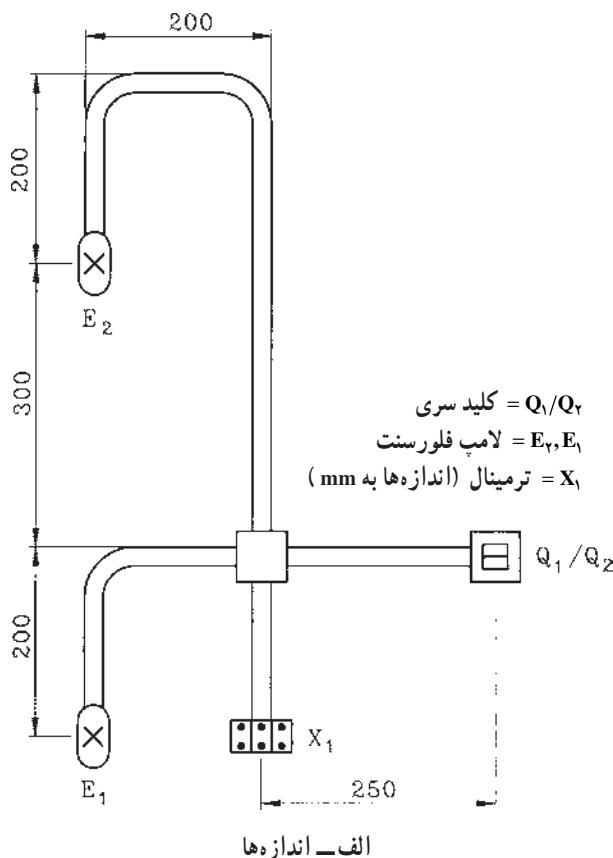

ب- شمای واقعی

شکل ۳-۲۷


زمان : ۴ ساعت

۱۲-۳- کار عملی شماره ۱۲: نصب و سیم‌کشی مدار روشنایی کلید تبدیل با لامپ رشته‌ای روکار


۱۲-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

- کلید تبدیل روکار ۳ عدد
- جعبه تقسیم روکار ۳ عدد
- ترمینال ۴۵ عدد
- لامپ رشته‌ای روکار ۱۵ عدد
- کابل $NYM^3 \times 1/5mm^2$ ۳ متر
- کابل $NYM^4 \times 1/5mm^2$ ۱۵ متر
- سیم‌چین ۱۵ عدد
- سیم‌لخت‌کن ۱۵ عدد
- پیچ گوشتشی ۱۵ عدد
- پیچ و مهره ۱۸° ۳ عدد
- فاز‌متر ۳ عدد
- آوومتر ۱۵ عدد
- تابلو مشبک ۱۵ عدد
- چاقوی کابل‌بری ۱۵ عدد
- میز کار ۳ عدد

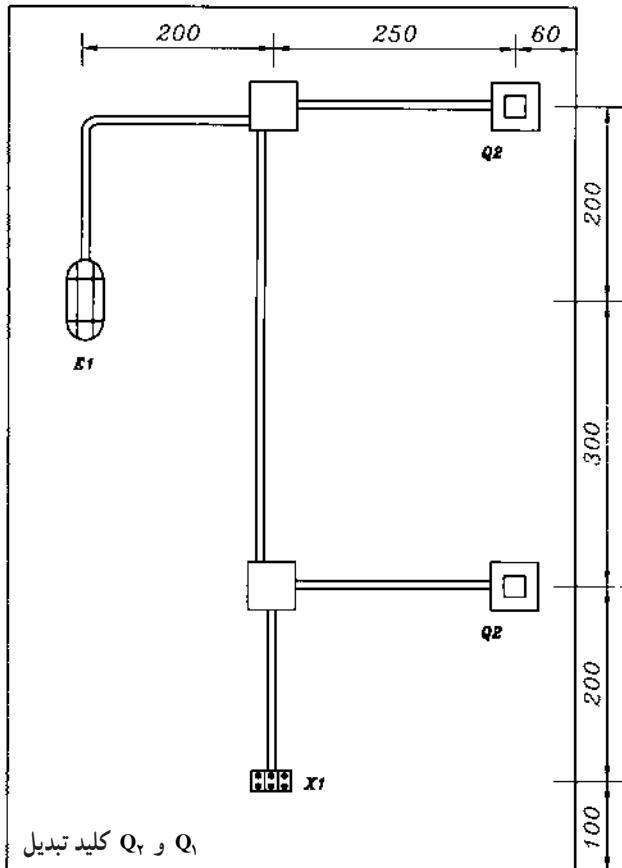قبل از انجام کار به نکات اینمی مطرح شده در قسمت ۱-۴-۲ توجه کنید.



الف - اندازه‌های مدار

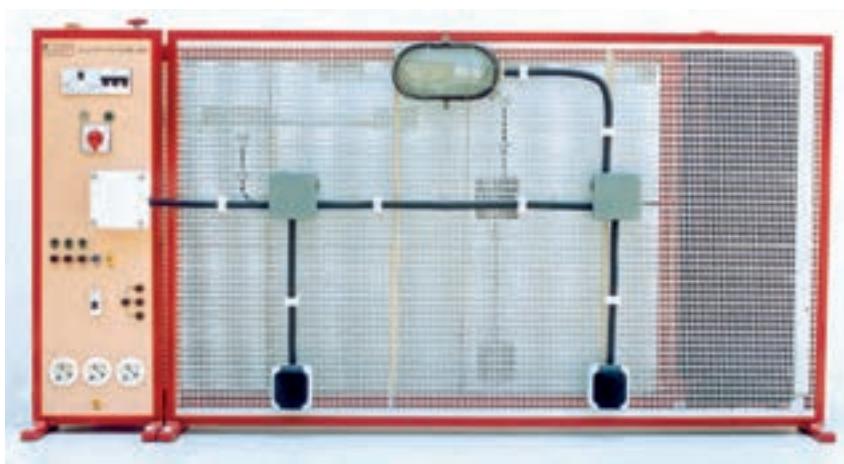

ب - شکل واقعی

شکل ۳-۲۸

۱۲-۳- مراحل انجام کار:

■ مطابق شکل ۳-۲۸ کلیدهای تبدیل روکار، جعبه تقسیم‌های روکار، لامپ رشته‌ای با قاب تونلی روکار، و ترمینال را روی تابلو مشبک نصب کنید.

■ با کابل‌های $NYM^3 \times 1/5mm^2$ و $NYM^4 \times 1/5mm^2$ با توجه به اندازه‌های داده شده در نقشه، مدار را اتصال دهید.

■ مدار را وصل و آزمایش کنید.

زمان : ۲۴ ساعت

قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت
۱-۴ توجه کنید.



۱۳-۳- کار عملی شماره ۱۳: نصب و سیم کشی
پریزهای یک فاز ارت دار و مدار روشنایی


۱-۳-۳- وسایل مورد نیاز

- تابلو خالی برق همراه با نکات ایمنی
- شینه مسی
- کابل NYM $3 \times 16\text{mm}^2$
- کلیدهای مینیاتوری ۱۶ A
- کابل نمره $3 \times 1 / 5\text{mm}^2$
- سیم نمره $1 / 5\text{mm}^2$
- لامپ رشته‌ای کلیددار روکار
- لامپ رشته‌ای روکار
- پروژکتور روکار
- پریز یک فاز ارت دار روکار
- پریز دوبل یک فاز ارت دار روکار
- پریز آتن
- کابل آتن
- پیچ و مهره
- کابلشو
- پرس کابلشو
- چاقوی کابل بری
- سیم چین
- سیم لخت کن
- انبردست
- پیچ گوشی
- دم باریک
- فازمتر
- آوومتر
- دریل دستی برقی
- متنه الماسه
- متنه فولادی
- چکش فلزی
- رولپلاک
- پیچ چوب
- بست کابل
- کابین سیم کشی یا اتاق


۱۳-۲-۳- مراحل انجام کار:

■ شکل ۳-۲۹ دیاگرام تک خطی (نقشه فنی)، شکل ۳-۳۰

نقشه‌ی قرارگیری وسایل الکتریکی در پلان ساختمانی یا کابین سیم‌کشی و شکل ۳-۳۱ دیاگرام تک خطی تابلوی الکتریکی را نشان می‌دهند. وسایل الکتریکی را روی یک اتاق و یا کابین سیم‌کشی نصب کنید.

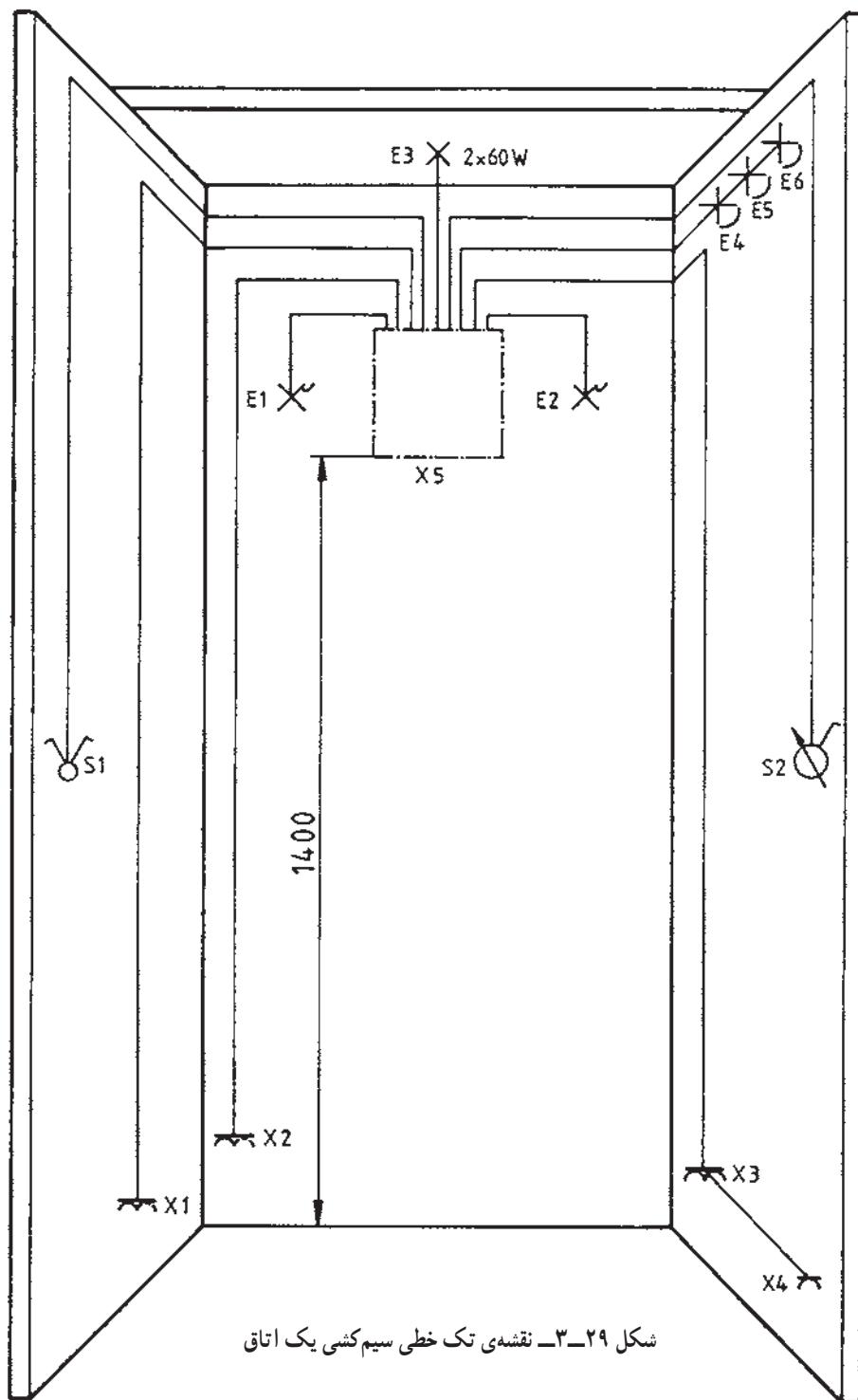


شکل ۳-۲۹- نقشه‌ی تک خطی سیم‌کشی یک اتاق

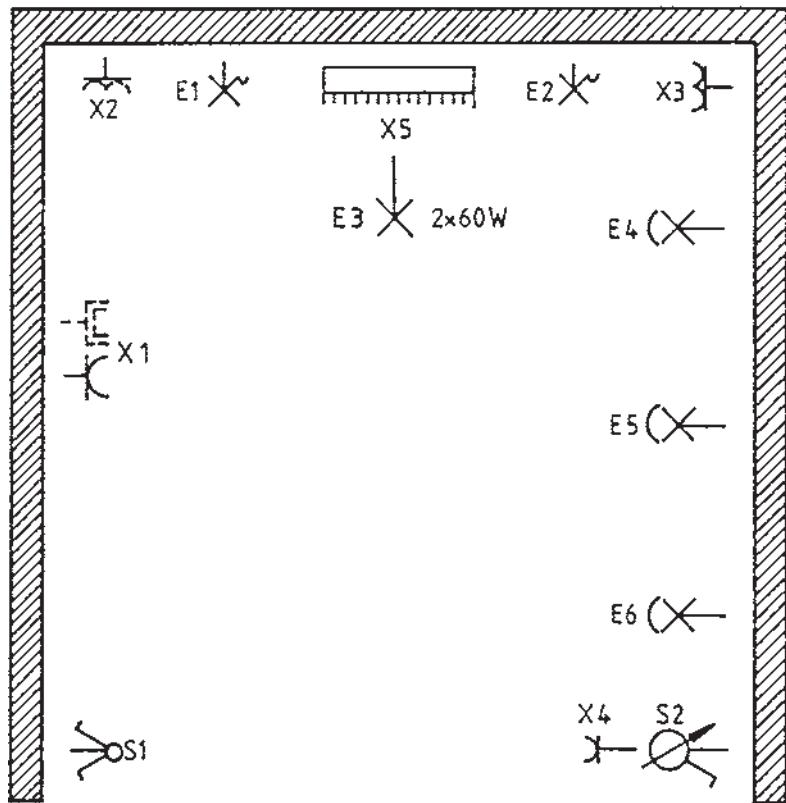

- E_1 = لامپ کلیددار روکار
 E_2 = لامپ کلیددار روکار
 E_3 = دو لامپ رشته‌ای W ۶۰ روکار
 E_4 = پروژکتور روکار
 E_5 = پروژکتور روکار
 E_6 = پروژکتور روکار
 X_1 = پریز دوبل یک فاز ارتدار یا پریز یک فاز ارتدار با پریز آنعن روکار
 X_2 = پریز دوبل ارتدار یک فاز روکار
 X_3 = پریز دوبل ارتدار یک فاز روکار
 X_4 = پریز یک فاز ارتدار روکار
 X_5 = تابلو برق
 S_1 = کلید سری روکار
 S_2 = دیمیر برای سه پروژکتور

شكل ۳۰- نقشه قرار گرفتن وسایل و قطعات

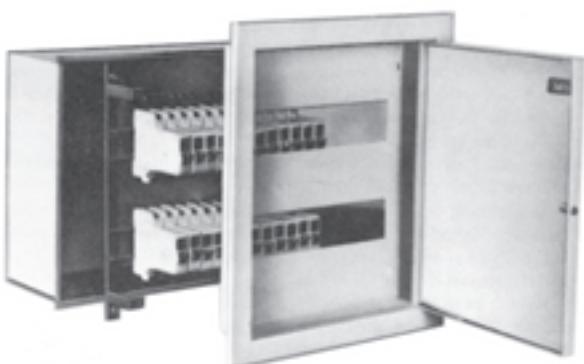
- مطابق نقشه‌ی شکل ۳-۳۱ کلیدهای مینیاتوری را داخل تابلوی خالی که در اختیار دارید نصب و سیم‌کشی کنید.
- شینه‌های فاز و نول و ارت را داخل تابلو نصب کنید.
- کابل ورودی به تابلو $NYM\ 16mm^2$ را انتخاب کنید، سر کابل سه‌رشته را لخت کنید، سر سیم‌های لخت شده را کابلشو بزنید و به شیشه‌های مربوطه پیچ کنید.



الف - شمای ظاهری

- از شینه‌ی فاز به کلیدهای مینیاتوری را توسط سیم نمره $1/5mm^2$ اتصال دهید. این اتصال به شینه توسط کابلشو و به کلیدهای مینیاتوری با برداشتن روپوش سر سیم‌ها و قراردادن سیم‌های بدون روپوش در زیر پیچ کلیدهای مینیاتوری انجام دهید.
- از کلیدهای مینیاتوری به لامپ‌های کلیددار E_1 و E_2 ، لامپ E_3 که توسط کلید سری S_1 ، پروژکتورهای E_4 و E_5 و E_6 که توسط کلید دیمر دار S_2 کنترل می‌شوند، پریزهای یک فاز ارت دار X_1 و X_2 ، پریز دوبل تک فاز ارت دار X_3 و پریز یک فاز ارت دار X_4 توسط کابل‌های مسی نمره $1/5mm^2$ اتصال دهید. (اتصال کابل‌ها از تابلو به لامپ‌ها و پریزها به وسیله‌ی بست کابل انجام شود).

- مدار را به برق وصل کنید و آزمایش را انجام دهید.

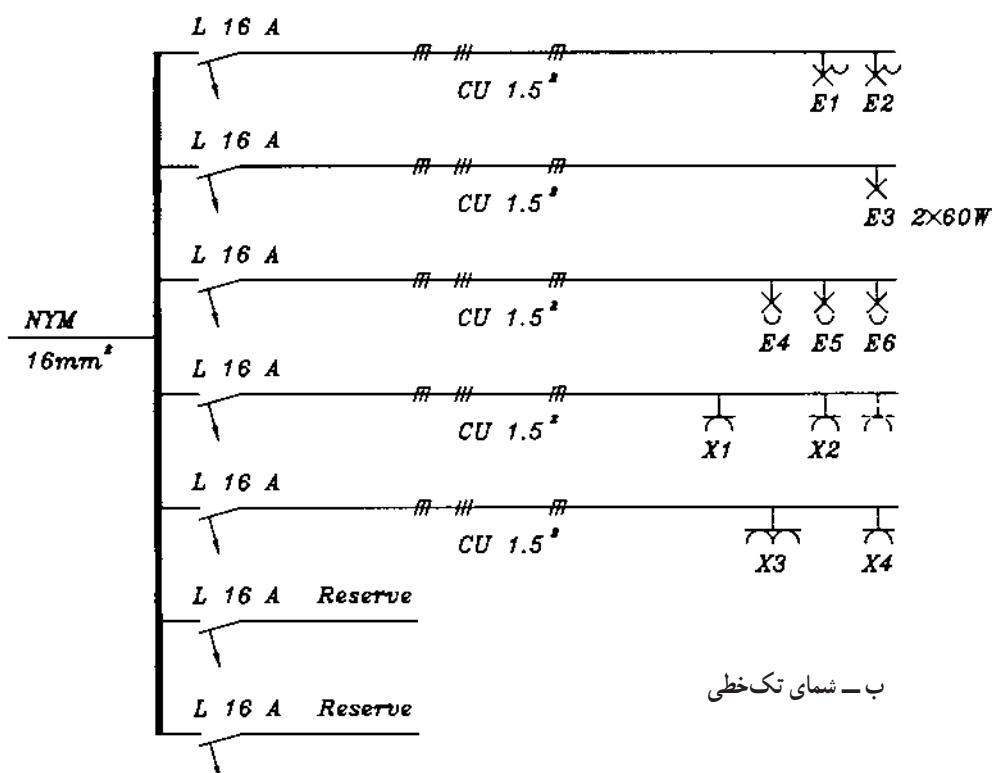

شکل ۳-۳۱ - نقشه‌ی فنی سیم‌کشی از تابلو به قسمت‌های مختلف

آزمون پایانی (۳)

زمان : ۲۴ دقیقه

- ۱- استفاده از انرژی الکتریکی به طور مستقیم توسط کدام وسیله ممکن می شود؟
الف - پریز ب - کلید ج - فیوز د - کابل
- ۲- در جاهای نمناک از چه نوع پریزی استفاده می شود؟ این پریز با کدام نوع لوله مورد استفاده قرار می گیرد؟
الف - پریز معمولی، لوله PVC ب - پریز معمولی ارتدار، لوله فولادی
ج - پریز بارانی، لوله PVC د - پریز بارانی، لوله خرطومی
- ۳- سیم ارت به کدام پیچ بریز ارتدار یک فاز وصل می شود؟
الف - پیچ مربوط به سوراخ سمت راست ب - پیچ مربوط به سوراخ سمت چپ
ج - پیچ مربوط به شاخکها د - موارد الف یا ب
- ۴- در پریزهایی که دارای سه سوراخ در یک ردیف می باشند (پریزهای یک فاز)، کدام سوراخ مربوط به بدنه (ارت) است؟
الف - سوراخ سمت راست ب - سوراخ سمت چپ
ج - سوراخ سمت راست یا چپ د - سوراخ وسطی
- ۵- سیم های فاز را از نول توسط چه وسیله ای تشخیص می دهند؟
الف - فازمتر ب - آمپر متر ج - ولت متر د - اهم متر
- ۶- برای تشخیص وجود اختلاف پتانسیل بین فاز و نول و دو فاز از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف - لامپ آزمایش ب - فازمتر ج - آمپر متر د - اهم متر
- ۷- برای عبور دادن سیم از داخل لوله از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف - فرنکش ب - فرن سیم کشی ج - سیم فولادی د - سیم تک رشته مسی
- ۸- برای ارتباط چند لوله و یا چند کابل از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف - قوطی کلید ب - جعبه تقسیم ج - پریز
ج - پریزهای برق برچه اساسی انتخاب می شوند؟
- ۹- موارد کاربرد، شرایط محل نصب، میزان ولتاژ و تعداد فازها
الف - ایمنی مورد لزوم، محاسبه مقدار جریانی که تغذیه می کند در انواع توکار و روکار
ب - اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یک فاز و سه
ج - فاز، قفل شو یا بی خطر
د - هرسه مورد

۱۰- ارتفاع نصب پریزها در موتورخانه و تعمیرگاه، چند سانتی متر از کف تمام شده باید باشد؟

الف- ۱۰۰

ج- ۱۴۰

ب- ۱۳۰

د- ۱۱۰

۱۱- ارتفاع پریزهای برق در اتاق عمل که از نوع ضد انفجار نباشد حداقل در ارتفاع چند سانتی متری از کف تمام شده باید باشد؟

الف- ۳۰

ب- ۱۱۰

ج- ۱۵۵

د- ۱۲۰

۱۲- برای روشن و خاموش کردن یک لامپ از یک محل از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

الف- کلید یک پل

ب- پریز

ج- کلید تبدیل

د- کلید سری

۱۳- برای روشن و خاموش کردن یک لامپ از دو محل از کدام کلید استفاده می‌شود؟

الف- کلید سری ب- دو کلید تبدیل ج- یک کلید تبدیل د- کلید دوپل

۱۴- برای روشن و خاموش کردن دو لامپ از یک محل که هر لامپ هم به تنهایی و هم باهم کنترل شوند، از کدام کلید روشنایی استفاده می‌شود؟

الف- کلید دوقطبی

ب- کلید تبدیل

د- کلید یک پل

۱۵- جنس رشته‌ی لامپ رشته‌ای از چیست؟

الف- مس ب- کرم نیکل ج- تنگستن

۱۶- چک (سیم پیچ) در لامپ فلورسنت چه عملی انجام می‌دهد؟

الف- جرقه زدن داخل لوله لامپ فلورسنت و قطع مدار پس از راه اندازی

ب- بالا بردن ولتاژ جهت راه اندازی

ج- محدود کردن جریان بعد از روشن شدن لامپ

د- ب و ج

۱۷- برای جلوگیری از پیدایش جرقه و پارازیت در مدار لامپ فلورسنت، چه وسیله‌ای به استارت و صل می‌شود؟

الف- خازن به طور سری

ج- سلف به طور سری

ب- خازن به طور موازی

د- سلف به طور موازی


۱۸- ارتفاع نصب کلیدها از کف تمام شده در محلهای مسکونی و اماکن صنعتی چند سانتی متر است؟

الف- ۱۲۰

ج- ۱۵۵

ب- ۱۱۰

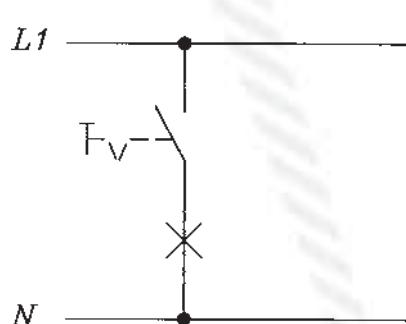۱۹- شکل مقابل شمای گسترده مدار کدام کلید روشنایی را نشان می‌دهد؟




الف- یک پل

ب- دوپل


ج- سری

د- تبدیل

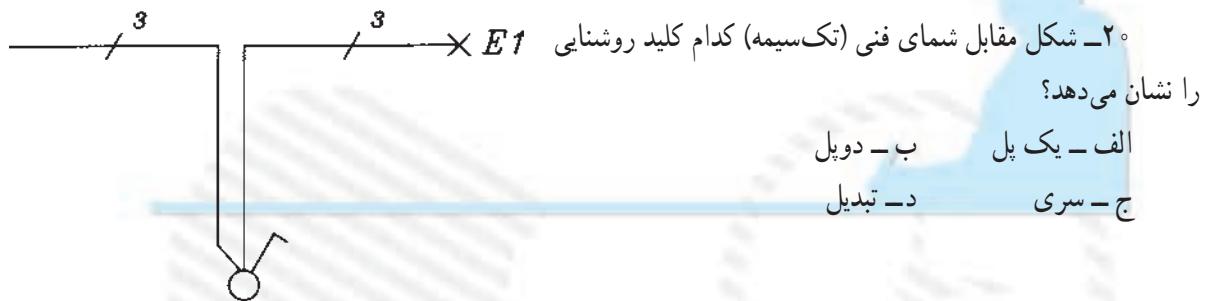


۲۱- شکل زیر نقشه‌ی حقیقی (چند سیمه) کدام کلید روشنایی را نشان می دهد؟

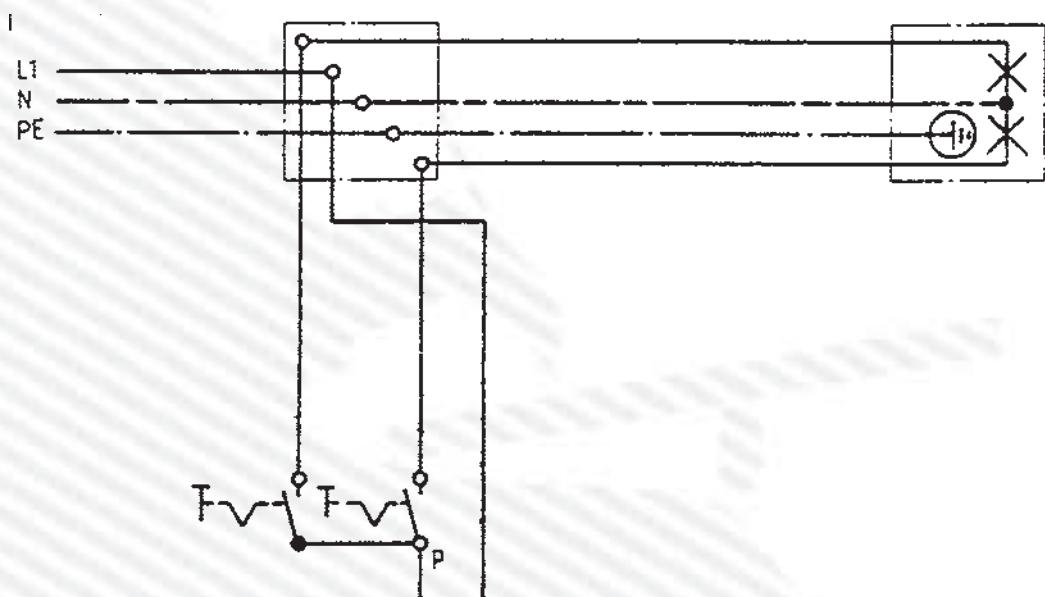الف - یک پل ب - دو پل (دوقطبی)
ج - سری د - تبدیل




۲۲- شکل مقابل مدار چند سیمه‌ی کدام کلید روشنایی را نشان می دهد؟

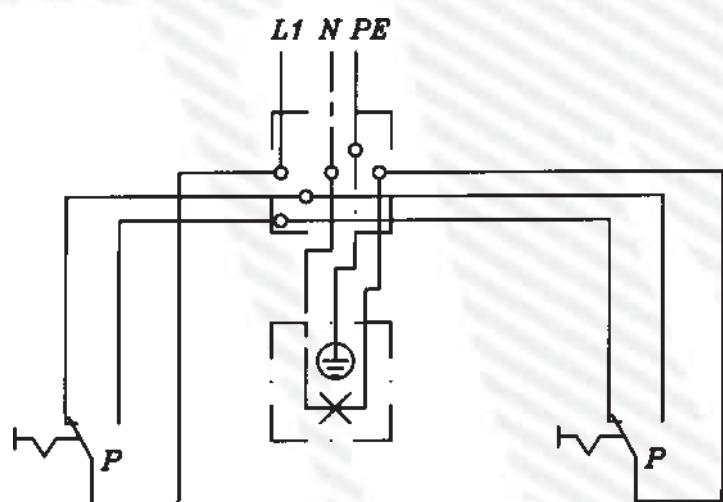الف - دوپل (دوقطبی) ب - سری
ج - تبدیل د - یک پل




۲۳- شکل مقابل مدار تک خطی کدام کلید روشنایی را نشان می دهد؟ سیم کشی چگونه باید انجام شود؟

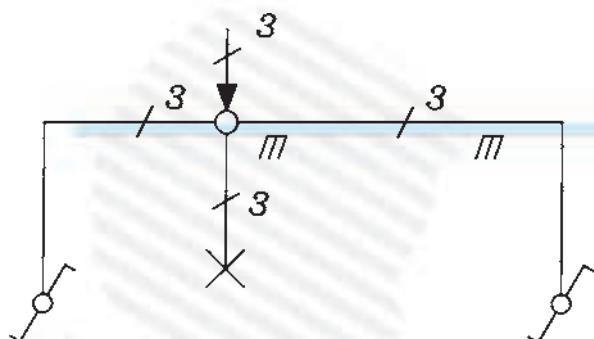- الف - کلید تبدیل، روکار
- ب - کلید تبدیل، زیرکار
- ج - کلید سری، روکار
- د - کلید سری، زیرکار



۲۴- در شکل زیر سیم ارت به کدام قسمت از لامپ وصل می شود؟

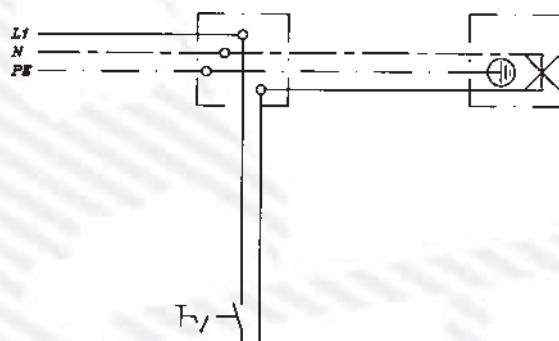- الف - به ته لامپ
- ب - به بدنه لامپ
- ج - به حباب فلزی لامپ
- د - به هرسه قسمت



۱۴-۳- آزمون پایانی عملی (۳)

نصب و سیم کشی پریزهای یک فاز ارت دار روکار و
مدارات روشنایی

۱۴-۳- وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر


۱۵ عدد	- جعبه تقسیم
۶ عدد	- ترمینال
۳۰۰ عدد	- پیچ چوب
۳۰۰ عدد	- رولپلاک
۱۰۰ متر	- کابل های سه رشته ای نمره $1/5\text{mm}^2$
۱۵ عدد	- بست کابل
۳ عدد	- لامپ رشته ای روکار
۳ عدد	- کلید سری روکار
۷۵ عدد	- پریز یک فاز ارت دار روکار
۱۵ عدد	- انبردست
۱۵ عدد	- سیم چین
۱۵ عدد	- سیم لخت کن
۱۵ عدد	- پیچ گوشتی
۳ عدد	- فاز متر
۱۵ عدد	- دم باریک
۳ عدد	- آوومتر
۳ عدد	- پروژکتور

۱۴-۳- مراحل انجام کار:

■ وسایل الکتریکی را مطابق شکل صفحه‌ی بعد در روی صفحه‌ی مشبك نصب کنید.

■ از جعبه تقسیم توسط کابل های مربوطه مطابق شکل به کلیدها، پریزها و لامپ‌ها و پروژکتورها وصل کنید. در جعبه تقسیم از ترمینال استفاده کنید و کابل‌ها توسط بست کابل به دیوار یا دیوارهای کابین سیم کشی نصب کنید.

■ مدار را به برق وصل کرده، آزمایش کنید.

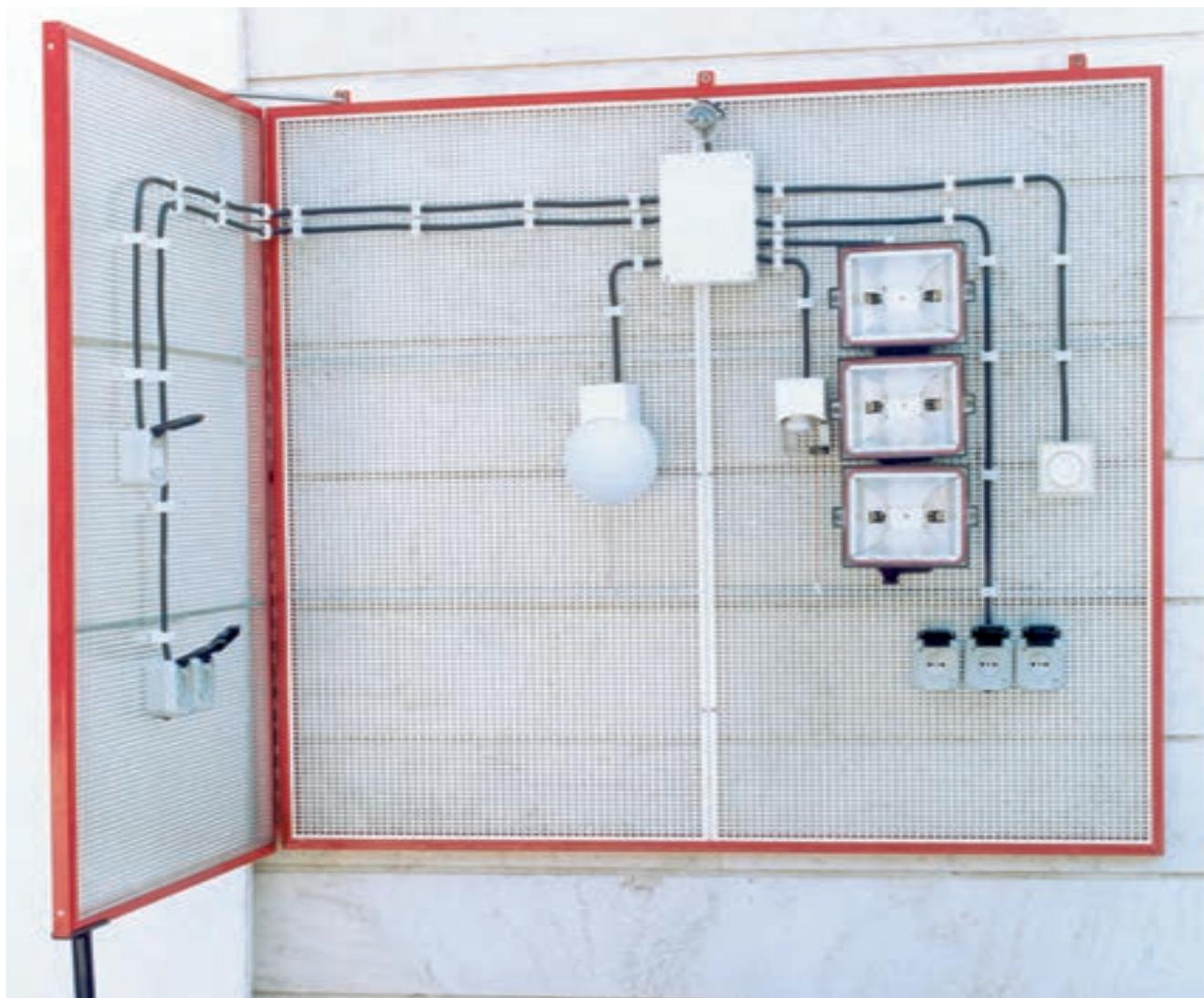

نقشه‌ی آزمون عملی پایانی

واحد کار چهارم


سلول فتوالکتریک

هدف کلی

نصب و سیمکشی فتوسل

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

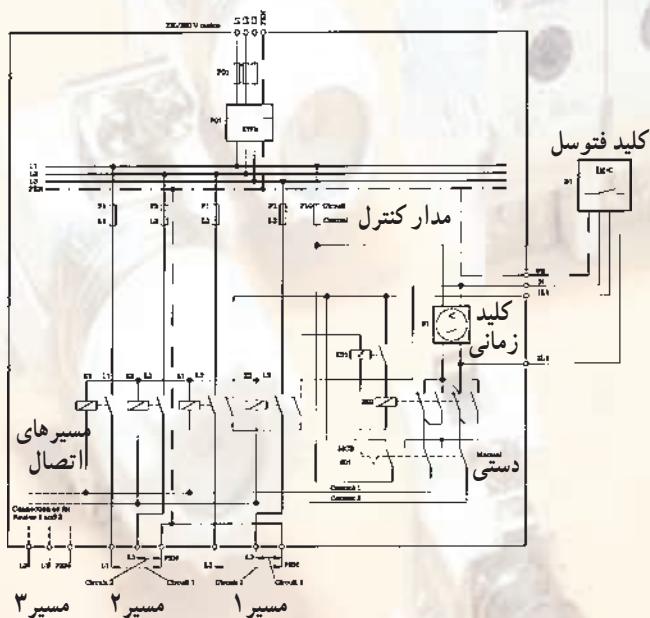- ۱- اصول کار و کاربرد فتوسل را توضیح دهد.
- ۲- اصول نصب و سیمکشی فتوسل را بیان کند.
- ۳- فتوسل را نصب و سیمکشی کند.



مدار سیستم روشنایی خیابان (سیستم کنترل رادیو)

پیش آزمون (۴)

۱- کابل نرم شده‌ی استاندارد VDE با سیم مسی با عایق PVC سیم و پوشش کابل با کدام علامت نشان داده می‌شود؟

الف - NYY

ب - NAYY

ج - NYM

د - ANYM

۲- منظور از سیم نمره‌ی ۲/۵ چیست؟

الف - سیم با قطر mm ۲/۵

ب - سیم با سطح مقطع mm^۲ ۲/۵

ج - سیم با قطر cm ۲/۵

د - سیم با سطح مقطع mm^۲ ۰/۰۲۵

۳- فتوسل در چه محلی باید نصب شود؟

الف - زیرزمین، داخل موتورخانه

ب - داخل تابلو برق

ج - داخل اتاق

د - در معرض نور طبیعی باشد.

۴- فتوسل به چه منظوری به کار می‌رود؟

الف - برای روشن و خاموش کردن اتوماتیک چراغ‌های معابر

ب - برای روشن کردن لامپ‌های محوطه

ج - برای ایجاد ولتاژ و خاموش کردن لامپ‌های معابر


د - برای روشن و خاموش کردن راه‌پله‌ها

۱-۴- سلول فتوالکتریک


از سلول‌های فتوالکتریک برای خود کار کردن چراغ‌های معابر استفاده می‌شود. به این ترتیب، چراغ‌ها به طور خودکار با تاریک شدن هوا، روشن و با روشن شدن هوا خاموش می‌شوند. سلول در فتوالکتریک یا فتوسل در انواع مختلف ساخته می‌شود، در اینجا با دونوع آن آشنا می‌شویم.

فتوسل با سلول مقاومت نوری

این نوع سلول دارای سلول مقاومت نوری یا فتورزیستانس می‌باشد. همان‌طور که در شکل (۱-۴) می‌بینید سیم‌های سفید و مشکی به ولتاژ شبکه برق شهر (220 V) وصل می‌شوند. هنگام تاریک بودن هوا، مقدار مقاومت نوری زیاد است و جریانی از مدار عبور نمی‌کند. در این حالت فشار بی‌متال روی میکروسویچ باعث می‌شود که فاز از طریق سیم قرمز رنگ به چراغ‌ها برسد. به سر دیگر چراغ‌ها سیم نول وصل است، در نتیجه روشن هستند. با روشن شدن هوا، مقاومت نوری کم می‌شود؛ جریان از المنت حرارتی، عبور کرده، آن را گرم می‌کند. در این حالت بی‌متال خم می‌شود، میکروسویچ مدار را باز می‌کند و سبب خاموش شدن چراغ‌ها می‌شود. با تاریکی هوا جریان المنت حرارتی، قطع و بی‌متال سرد می‌شود و به جای اول خود برمی‌گردد. در نتیجه چراغ‌ها روشن می‌شوند.

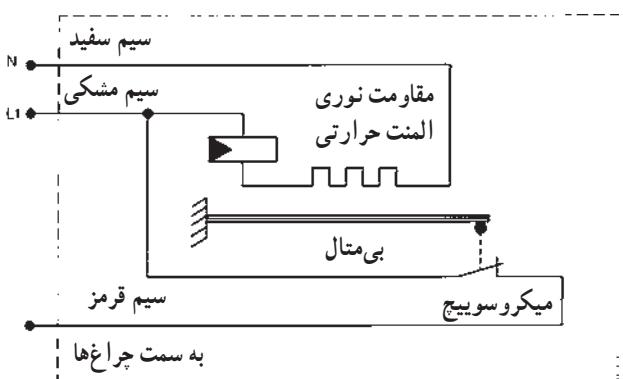

شکل ۱-۴- ساختمان و مدار داخلی فتوسل با مقاومت نوری

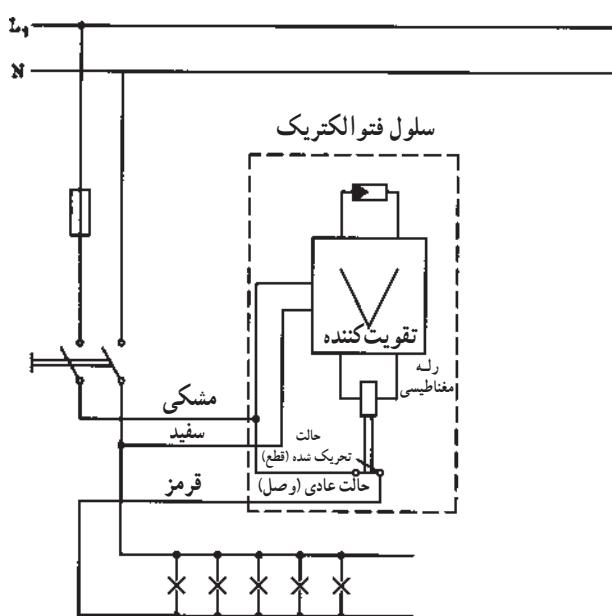

شکل ۲-۴- مدار فتوسل با تقویت کننده


فتوسل با تقویت کننده الکترونیکی

- در نوع دیگر فتوسل به کمک یک تقویت کننده جریان، یک رله مغناطیسی را برای قطع مدار، فعال می‌کنند تا با روشن شدن هوا مدار را قطع کند (شکل ۲-۴).

۴-۲- نصب و سیم‌کشی مدار سلول فتوالکتریک

فتوسل را در محلی نصب می‌کنند که در معرض نور طبیعی باشد (شکل ۴-۳). فتوسل‌ها معمولاً دارای سه ترمینال هستند که به دو تای آن فاز و نول وصل می‌شود. سومی برگشت فاز می‌باشد که به لامپ‌ها وصل است. معمولاً سیم‌های فتوسل دارای رنگ مشکی برای فاز، سفید برای نول و قرمز برای برگشت فاز می‌باشند.



شرایط نوری مناسب می‌تواند میزان خطرات را کاهش دهد و دقت کار را بالا ببرد.

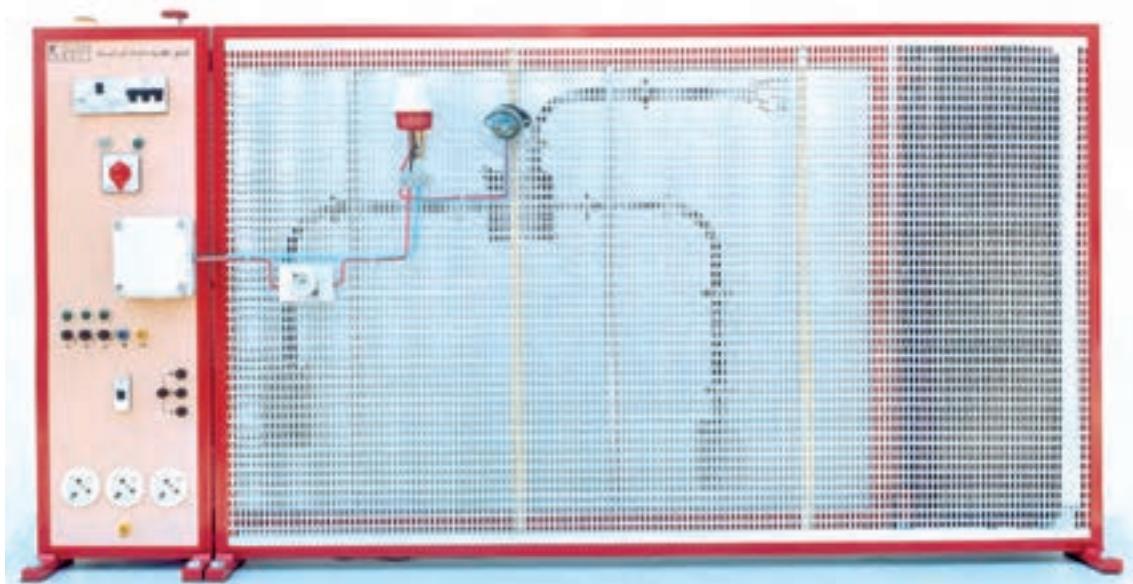

شکل ۴-۳- نصب فتوسل

زمان : ۳ ساعت

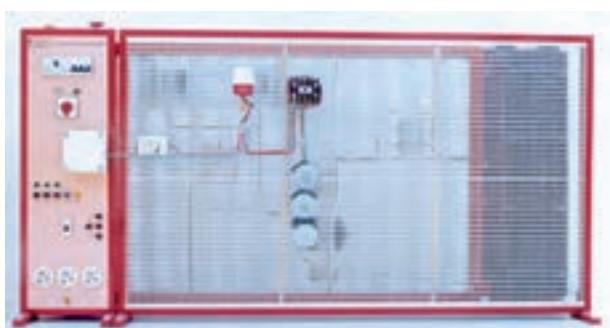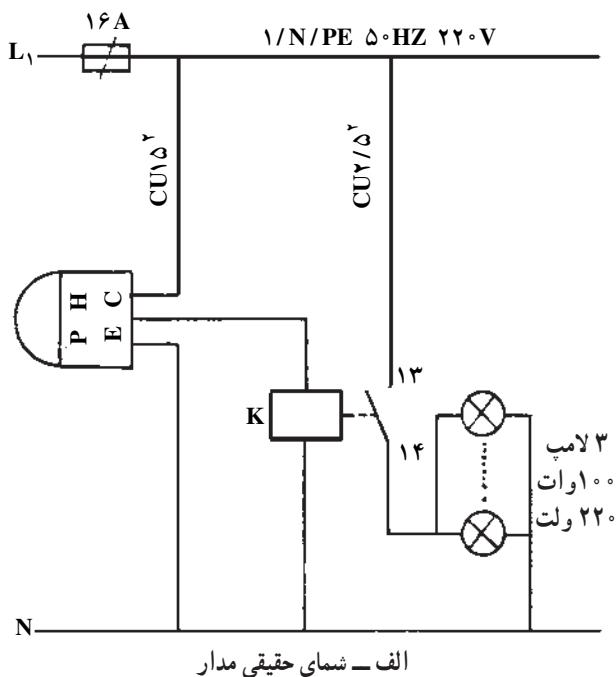قبل از انجام کار به نکات ایمنی مطرح شده در قسمت
۴-۲ توجه کنید.



ب - تصویر مدار عملی

۴-۳-۱ - کار عملی شماره ۱۴: کنترل (روشن و خاموش کردن) ۳ عدد لامپ توسط فتوسل و کنتاکتور

۴-۳-۲ - وسایل مورد نیاز

- فتوسل ۱ عدد
- کنتاکتور ۱۶ A ۱ عدد
- لامپ ۱۰۰ وات ۲۲۰ ولتی ۳ عدد
- سیم نمره $1/5\text{mm}^2$ ۵ متر
- سیم نمره $2/5\text{mm}^2$ ۵ متر
- تابلو مشبک ۱ عدد
- پایه لامپ روکار ۳ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- دم باریک ۱ عدد
- پیچ گوشتشی ۱ عدد
- پیچ و مهره مقدار مورد نیاز
- انبردست ۱ عدد
- فیوز ۱۶ A ۱ عدد
- فازمتر ۱ عدد
- آمومتر ۱ عدد

۴-۳-۲ - مراحل انجام کار:

■ مداری مطابق شکل ۴-۴ روی تابلوی مشبک نصب

کنید.

■ مدار را سیم کشی کنید.

■ با دادن نور به فتوسل و تاریک کردن اطراف فتوسل

لامپ ها را روشن و خاموش و مدار را آزمایش کنید.

شکل ۴-۴

۴-۴- آزمون پایانی عملی (۴)

کنترل دو گروه لامپ توسط یک فتوسل و دو کنتاکتور وسایل مورد نیاز برای ۱۵ نفر

در هنگام اجرای کار عملی نکات ایمنی را به طور دقیق رعایت کنید زیرا در ارزیابی پایانی دخالت دارد. همچنین ابزار را به طور صحیح به کار ببرید تا با توجه به زمان داده شده بتوانید کار را به اتمام برسانید. تعجیل در کار موجب بروز استرس و نهایتاً کاهش کیفیت کار عملی می شود.


۱۵ عدد	فتوسل
۱۵ عدد	فیوز ۱۶A
۱۵ عدد	کلید یک فاز ۱۶A
۱۵ عدد	کنتاکتور کمکی K_1 ۴A
۱۵ عدد	کنتاکتورهای K_2 و K_3 ۱۶A
۶ متر	سیم نمره $1/5mm^2$
۶ متر	سیم نمره $2/5mm^2$
۱۵ عدد	تابلو مشبك
۱۵ عدد	پایه لامپ روکار
۱۵ عدد	سیم چین
۱۵ عدد	سیم لخت کن
۱۵ عدد	دم باریک
۱۵ عدد	پیچ گوشتشی
۳۰۰ عدد	پیچ و مهره
۱۵ عدد	انبردست
۱۵ عدد	فاز متر
۵ عدد	آومتر
۱۵ عدد	لامپ W ۱۰۰V، ۲۲۰V

مراحل انجام کار:

■ فیوز، کلید یک فاز، فتوسل، کنتاکتور کمکی K_1 ، کنتاکتورهای K_2 و K_3 و سریچ لامپ‌ها را روی تابلو مشبك نصب کنید.

■ مدار را سیم کشی کنید.

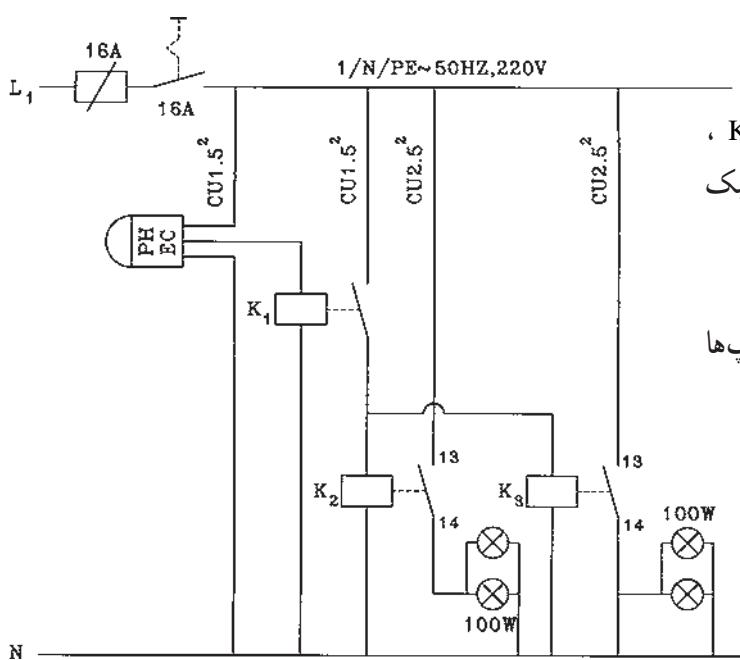■ با دادن نور به فتوسل و تاریک کردن اطراف آن لامپ‌ها را روشن و خاموش و مدار را آزمایش کنید.



آزمون پایانی (۱۴)

- ۱- برای روشن کردن چراغ‌های معابر هنگام روشن شدن هوا و خاموش کردن آن‌ها به طور اتوماتیک، از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - فتوسل
ب - چراغ چشمک‌زن
ج - رله‌ی حرارتی
د - کنتاکتور
- ۲- در فتوسل همراه فتوالمان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - رله‌ی مغناطیسی
ب - رله‌ی حرارتی
ج - تقویت‌کننده
د - هر سه
- ۳- در فتوالمان مقاومتی با افزایش نور، مقاومت مدار می‌شود و شدت جریان مدار داخلی
- الف - زیاد - کاهش می‌یابد.
ب - زیاد - زیاد می‌شود.
ج - کم - افزایش می‌یابد.
د - کم - کم می‌شود.
- ۴- فتوسل در چه محلی باید نصب شود؟
- الف - داخل اتاق
ب - در محلی که در معرض نور طبیعی باشد.
ج - زیرزمین، داخل موتورخانه
د - داخل تابلو برق
- ۵- علامت  چیست؟
- الف - فتوالمان
ب - تقویت‌کننده
ج - رله‌ی زمانی
د - رله‌ی حرارتی

واحد کار پنجم

دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی


هدف کلی

نصب و سیم‌کشی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- مشخصات و کارکرد وسایل اندازه‌گیری الکتریکی را توضیح دهد.
- ۲- اصول سیم‌کشی و نصب و اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی را توسط دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی بیان کند.

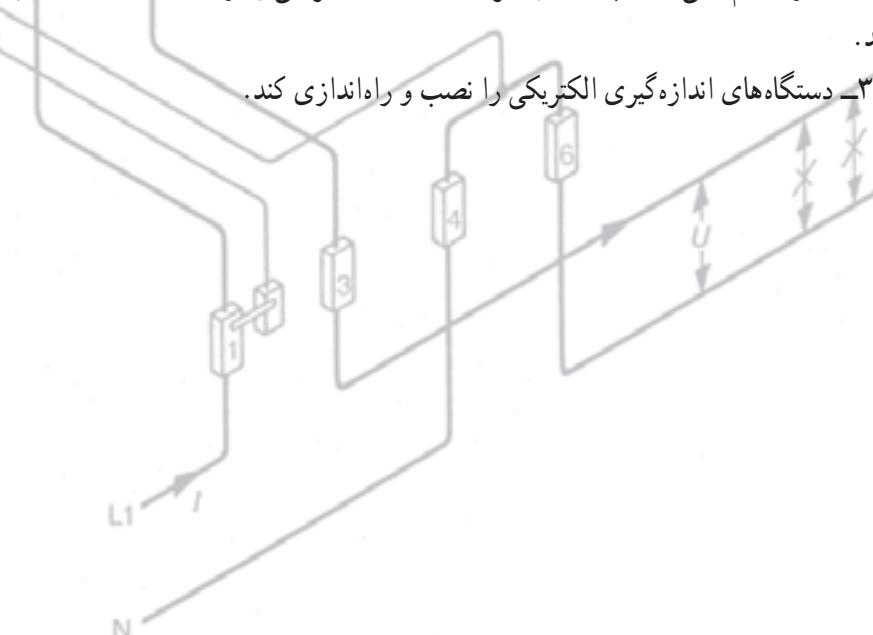۳- دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی را نصب و راهاندازی کند.



پیش آزمون (۵)

- ۱- با افزایاد مقاومت مدار در ولتاژ ثابت، تغییرات توان مصرفی کدام است؟
 الف) کاهش ب) افزایش ج) بدون تغییر د) ممکن است کم یا زیاد شود.
- ۲- یک پیل به نیروی محرکه 11V و مقاومت داخلی 2Ω به مقاومت R وصل شده است. در صورتی که جریان A از مدار بگذرد مقاومت R چند اهم است؟
 الف) 2° ب) 5° ج) 3° د) 1°
- ۳- واحد توان مصرفی در مقاومت اهمی کدام است؟
 الف) VAh ب) W ج) VA
- ۴- نیروی محرکه مغناطیسی یک مدار عبارتست از:
 الف) آمپر دور آن مدار
 ب) آمپر در مقاومت مغناطیسی مدار
 ج) مقاومت مغناطیسی در تعداد حلقه های یک سیم پیچ
 د) فلوی مغناطیسی در آمپر مدار
- ۵- کمیتی که باعث جلوگیری و کاهش جریان مغناطیسی (۵) می شود، کدام است؟
 الف) فلوی مغناطیسی
 ب) شدت میدان مغناطیسی
 ج) مقاومت مغناطیسی
 د) اندوکسیون مغناطیسی
- ۶- توان مصرفی مداری 1000W و توان ظاهری آن 2000V ولت آمپر است. ضریب قدرت مدار کدام است؟
 الف) $0/2^\circ$ ب) 5° ج) 2° د) $0/5^\circ$
- ۷- علامت K° و W° به ترتیب نمادهای چه نوع دستگاه اندازه گیری الکتریکی هستند؟
 الف) حرارتی، الکترواستاتیکی
 ب) حرارتی، الکترودینامیکی
 ج) ویراسیونی، الکترواستاتیکی
 د) ویراسیونی، الکترودینامیکی
- ۸- خطای سنجش در اندازه گیری الکتریکی چیست؟
 الف) مقدار حقیقی به اضافه مقدار سنجیده شده
 ب) مقدار سنجیده شده ضرب در مقدار حقیقی
 ج) مقدار سنجیده شده منهای مقدار حقیقی
 د) مقدار حقیقی منهای مقدار سنجیده شده
- ۹- برای اندازه گیری انرژی مصرفی الکتریکی از چه وسیله ای اندازه گیری استفاده می شود؟
 الف) وات متر ب) کنتور ج) وارمتر د) ولت متر

۱-۵- انواع سنجش، خطای حساسیت و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری



شکل ۱-۵- نمونه دستگاه انحرافی



شکل ۲-۵- نمونه دستگاه مقایسه‌ای



شکل ۳-۵- نمونه دستگاه الکترونیکی

۱-۱-۵- انواع سنجش: سنجش به مفهوم مقایسه‌ی یک کمیت مجهول با مقداری معلوم از همان کمیت است که توسط استاندارد مشخص شده است. اندازه‌گیری، با دستگاه‌ها و روش‌های مختلف انجام می‌گیرد.

روش‌ها و دستگاه‌های اندازه‌گیری را معمولاً به روش‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند. مانند دستگاه‌های انحرافی، مقایسه‌ای، الکترونیکی و دیجیتالی.

- دستگاه‌های انحرافی یا عقریه‌ای که دستگاه‌های آنالوگ نامیده می‌شوند و به آن‌ها اندازه‌گیری‌های پیوسته نیز گفته می‌شود، کمیت مورد سنجش را با انحراف عقریه نشان می‌دهند (شکل ۱-۵).

- دستگاه‌های مقایسه‌ای کمیت مورد سنجش را در مقایسه با کمیت معلوم مشخص می‌کنند. در این دستگاه‌ها معمولاً در هنگام مشخص شدن کمیت مجهول، عقریه مقدار صفر را نشان می‌دهد. مانند پل‌های اندازه‌گیری (شکل ۲-۵).

- دستگاه‌های الکترونیکی از عناصر الکترونیکی درست شده‌اند و می‌توانند اندازه‌گیری را به صورت پیوسته انجام دهند. برای نمونه می‌توان از اسیلوسکوپ نام برد (شکل ۳-۵).




شکل ۴-۵- نمونه دستگاه دیجیتالی

$$\Delta A = Am - A$$

$$\begin{aligned} \Delta A &= \text{مقدار خطأ} \text{ که به آن خطای مطلق نیز گفته می شود.} \\ &= Am - A \\ &= \text{مقدار سنجیده شده} \\ &= \text{مقدار واقعی} \end{aligned}$$

$$\gamma_A = \frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta A}{Am}$$

$$\text{خطای مجاز} = \frac{100}{\text{حدود اندازه گیری}} \times \text{کلاس}$$

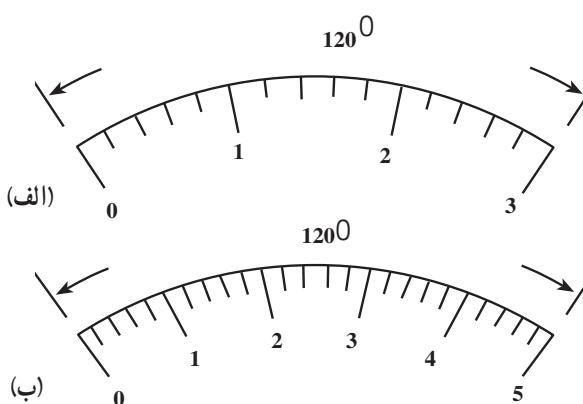

شکل ۵-۵- دستگاه (الف) حساس‌تر از دستگاه (ب) است.

- دستگاه‌های دیجیتالی مقادیر مورد سنجش را با اعداد و به صورت رقمی نشان می‌دهند. در این دستگاه‌ها کمیت مورد اندازه‌گیری، ابتدا به ولتاژ تبدیل می‌شود و سپس سنجیده و به مقدار واحد کمیت اصلی نمایش داده می‌شود (شکل ۴-۵).

۱-۵- خطأ در دستگاه‌های اندازه‌گیری: بنا به

تعريف، خطأ عبارتست از مقدار سنجیده شده منهای مقدار واقعی. یا به عبارت دیگر خطأ برابر است با مقدار سنجیده شده منهای مقداری که باید سنجیده شود.

- **خطای نسبی:** از تقسیم مقدار خطأ بر مقدار واقعی خطای نسبی به دست می‌آید که تقریباً برابر نسبت مقدار خطأ به مقدار اندازه‌گیری شده است.

- **درصد خطای نسبی:** از حاصل ضرب خطای نسبی در عدد صد، درصد خطای نسبی حاصل می‌شود.

$$\gamma_A \% = \gamma_A \times 100$$

- **کلاس دستگاه‌های اندازه‌گیری:** درصد خطای نسبی در انحراف ماکریم دستگاه را کلاس می‌نامند. کلاس دستگاه به صورت یک عدد روی صفحه‌ی دستگاه درج می‌شود ولی همواره مقدار آن منفی و مثبت است. هر چه عدد کلاس یک دستگاه کوچکتر باشد، دقت اندازه‌گیری آن بیشتر است.

- **خطای مجاز دستگاه:** به مقدار خطای که یک دستگاه می‌تواند در هر اندازه‌گیری داشته باشد خطای مجاز دستگاه گفته می‌شود. خطای مجاز هر دستگاه به کمک کلاس آن قابل محاسبه است.

حدود اندازه‌گیری ماکریم مقداری است که دستگاه می‌تواند اندازه‌گیری کند. به حدود اندازه‌گیری، رنج نیز گفته می‌شود.

- **حساسیت دستگاه‌های اندازه‌گیری:** به میزان انحراف عقربه‌ی یک دستگاه به ازای یک واحد از کمیت مورد اندازه‌گیری، حساسیت می‌گویند. بدیهی است هر چه میزان انحراف دستگاه به ازای اندازه‌گیری یک کمیت معین، بیشتر باشد آن دستگاه حساس‌تر است (شکل ۵-۵).

$$\text{حساسیت} = \frac{\text{میزان انحراف عقره}}{\text{میزان مسوب انحراف}} = \frac{\text{میزان انحراف عقره مدرج}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} \left[\frac{\text{طول یا زاویه‌ی صفحه مدرج}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} \right] \frac{\text{میلی‌متر یا درجه}}{\text{ واحد کمیت مورد اندازه‌گیری}}$$

حل:

الف - داریم

$$\text{خطای مجاز} = \frac{100}{\text{حدود اندازه‌گیری}} \times \text{کلاس}$$

$$\text{کلاس} \times \text{حدود اندازه‌گیری} = \frac{\text{خطای مجاز}}{100}$$

بنابراین

$$\text{خطای مجاز} = \frac{250 \times (\pm 2/5)}{100} = 6/25 [\text{V}]$$

- ب

$$\text{حساسیت} = \frac{\text{زاویه صفحه}}{\text{حدود اندازه‌گیری}} = \frac{125}{250} = 0.5 \left[\frac{\circ}{\text{V}} \right]$$

درجه بر ولت

- ج

خطای مجاز \pm مقدار اندازه‌گیری شده = مقدار واقعی

$$= 200 \pm 6/25$$

$$\text{یا } 193/25 < \text{مقدار واقعی} < 196/25$$

- د

$$\text{خطای نسبی} = \frac{\text{مقدار خطای نسبی}}{\text{مقدار اندازه‌گیری شده}} = \frac{\text{مقدار خطای نسبی}}{\text{مقدار واقعی}}$$

$$= \frac{\pm 6/25}{200} = \pm 0.031$$

- ه

$$\text{درصد خطای نسبی} = \pm 0.031 \times 100 = \pm 31 \times 100$$

$$= \pm 3/1 \text{ درصد خطای نسبی}$$

مثال: یک ولت‌متر دارای حدود اندازه‌گیری 25° ولت و کلاس $2/5$ می‌باشد. صفحه‌ی این دستگاه 125 درجه است

مطلوبست محاسبه:

الف - خطای مجاز دستگاه

برای حل ابتدا رابطه را می‌نویسیم و مقادیر را جایگزین می‌کنیم. توجه داشته باشید که کلاس دارای مقادیر منفی و مثبت است که در محاسبات بایستی در نظر گرفته شود.

ب - حساسیت

رابطه را می‌نویسیم و مقادیر را جایگزین می‌کنیم.

ج - اگر ولتاژی با این دستگاه، 200 ولت اندازه‌گیری

شود. مقدار واقعی ولتاژ چقدر است؟ مقادیر را در رابطه جایگزین می‌کنیم و محدوده‌ی مقدار واقعی را به دست می‌آوریم.

د - خطای نسبی اندازه‌گیری فوق

ابتدا رابطه را می‌نویسیم. سپس مقادیر را جایگزین می‌کنیم و خطای نسبی را به دست می‌آوریم.

ه - درصد خطای نسبی این اندازه‌گیری

درصد خطای اندازه‌گیری از حاصلضرب خطای نسبی در عدد صد به دست می‌آید.

۴-۱-۵- جداول علائم و مشخصات دستگاه‌های اندازه‌گیری

جدول ۱-۵- دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی


علامت	شرح	
	دستگاه اندازه‌گیری	کمیت مورد اندازه‌گیری
(A)	آمپر متر	جريان
(V)	ولت متر	ولتاژ
(W)	وات متر	توان
[KWh]	کیلووات ساعت متر (کنتور)	انرژی
[Ah]	آمپر ساعت متر	مقدار الکتریسیته
(φ)	ضریب قدرت سنج (فاز سنج)	اختلاف فاز
(Hz)	فرکانس متر	فرکانس
(Ω)	اهم متر	مقاومت
(H)	اندوکتانس متر (ضریب سلفی سنج) (هازی متر)	ضریب خودالقابی
(F)	کاپاسیتانس متر (ظرفیت خازن سنج) (فاراد متر)	ظرفیت خازن

جدول ۲-۵- علامت نشان دهنده مکانیزم دستگاه های اندازه گیری

علامت		شرح دستگاه	
برای دستگاه های با گشتاور مکانیکی برگشت به حالت اول	برای دستگاه های نسبت سنج (بدون گشتاور مکانیکی برگشت به حالت اول)	جزئیات	مکانیزم اصلی
		باقاب گردن	آهنربای دائم
		با آهنربای گردن	
		—	آهن نرم گردن
		همراه با آهنربای دائم	
		—	الکترودینامیکی
		با هسته مغناطیسی بسته (فرودینامیک)	
		—	اندوکسیونی
		سیم حرارتی	حرارتی
		بی متالی	
		حرارتی عایق شده	ترموکوپلی
		حرارتی عایق نشده	
		نیمه هادی	یکسو کننده
		لامپی	
		ترموکوپلی و آهنربای دائم با قاب گردن	ترکیبی
		یکسو کننده همراه با آهنربای دائم گردن	
		—	الکترواستاتیک
		—	ارتعاشی

جدول ۳-۵ - مقابله با نفوذ میدان‌های خارجی

علامت	شرح
—	محافظ خارجی در مقابل میدان‌های مغناطیسی (اولین طبقه حفاظت)
~	محافظ خارجی در مقابل میدان‌های الکتریکی (اولین طبقه حفاظت)
~~~~	دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب‌گردان که با اولین طبقه حفاظت میدان مغناطیسی تهیه شده است.
~~	دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی که با اولین طبقه حفاظت میدان الکتریکی تهیه شده است.

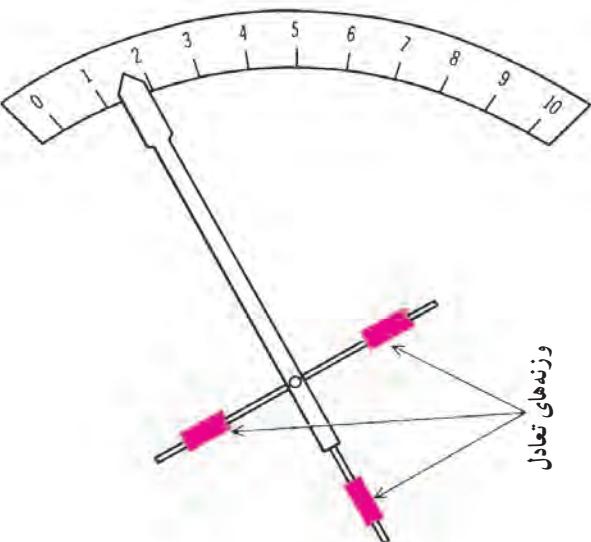

وزنهای تعادل، برای ایجاد تعادل در قسمت‌های گردن اندازه‌گیرها به کار می‌رود.

شکل ۶-۵ - نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای

## ۲-۵ - سیستم‌های اندازه‌گیری در دستگاه‌های نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای (انحرافی)

دستگاه‌های اندازه‌گیری نشان‌دهنده‌ی عقربه‌ای از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

- قسمت ثابت که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند آهنربای دائم، سیم پیچ و غیره باشد.

- قسمت متحرک که به نوع دستگاه اندازه‌گیری بستگی دارد و می‌تواند سیم پیچ یا آهن نرم و غیره باشد.

- عقربه‌ی دستگاه که مناسب با حساسیت دستگاه‌ها ساخته می‌شوند. مثلاً برای دستگاه‌های معمولی که موارد استعمال زیادی در کارخانجات دارند از عقربه‌ی پهن و محکم استفاده می‌شود. نوک این عقربه‌ها لوزی شکل می‌باشد (شکل ۶-۵).

برای بالا بردن دقت دستگاه در ساخت دستگاه از عقربه‌ی نازک و بسیار سبک استفاده می‌کنند و برای این که در هنگام خواندن عددی که عقربه نشان می‌دهد اشتباہی به وجود نیاید و نگاه کاملاً عمودی روی عقربه بیفتد از یک آینه که در زیر عقربه نصب شده استفاده می‌کنند.

– ناحیه‌ی نشان‌دهنده، صفحه‌ای است در زیر عقربه که روی آن بر حسب کیت مورد نظر درجه بندی شده است (شکل ۵-۷). رنگ صفحه‌ی دستگاه‌های اندازه‌گیری معمولی، سفید است و اعداد با رنگ سیاه مشخص شده است. ولی در وسایل اندازه‌گیری وسایل نقلیه، رنگ صفحه سیاه و اعداد سفید می‌باشد. در اسباب‌های اندازه‌گیری دقیق تعداد خطوط روی صفحه خیلی زیاد و نازک ولی در دستگاه‌های معمولی تعداد خطوط کم و ضخیم می‌باشند.

در صفحه‌ی دستگاه‌ها ناحیه اندازه‌گیری مشخص می‌باشد و به ناحیه‌ای گفته می‌شود که دقت دستگاه اندازه‌گیری تضمین شده است.

– محور دستگاه‌های اندازه‌گیری که قسمت متحرک روی آن نصب می‌شود (شکل ۵-۸-ب).

این محورها یا به صورت عمودی و یا به صورت افقی قرار می‌گیرند.


دستگاه‌هایی که دارای محور عمودی هستند، دارای اصطکاک کمتر و در نتیجه دقت آن‌ها بیشتر است. ولی در دستگاه‌هایی که محور افقی دارند اصطکاک بیشتر، در نتیجه دقت اندازه‌گیری کمتر است.

– اتکای محورهای دستگاه‌های اندازه‌گیری:


اسباب‌های اندازه‌گیری بر حسب اتکای محور به دو قسم تقسیم می‌شوند :

**الف – دستگاه‌های آویزان**: از این نوع دستگاه‌ها در جاهایی که احتیاج به اندازه‌گیری دقیق می‌باشد استفاده می‌شود، مانند آزمایشگاه‌ها (شکل ۵-۸ - الف).


**ب – دستگاه‌های متکی**: سر و ته محور این دستگاه‌ها به شکل مخروط با زاویه‌ی  $3^\circ$  درجه و یا  $6^\circ$  درجه می‌باشد. محور در یک قطعه فلز که اغلب از برنز می‌باشد و داخلش به شکل مخروط با زاویه‌ی  $90^\circ$  یا  $120^\circ$  درجه تراشیده شده قرار می‌گیرد (شکل ۵-۸ - ب).

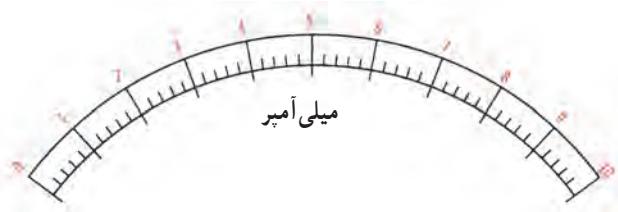

شکل ۵-۵ – درجه بندی میلی آمپر متر

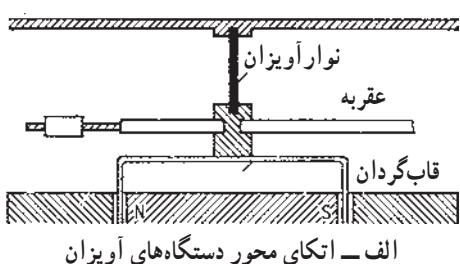


الف – اتکای محور دستگاه‌های آویزان

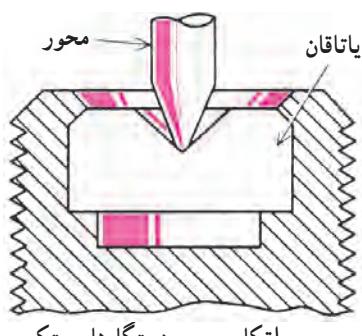

ب – اتکای محور دستگاه‌های متکی

شکل ۵-۸

خفه کننده‌ها مانع بروز نوسان در عقربه‌ی مولتی‌متر می‌شوند.

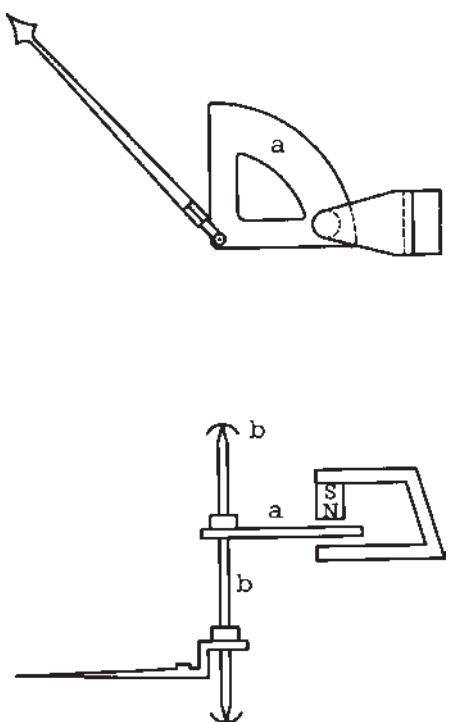

شکل ۹-۵- خفه‌کن جریان گردابی (فوکو)

خفه‌کننده با سیم پیچ چرخان مشابه سایر خفه‌کننده‌ها است با این تفاوت که در آن از سیم پیچ استفاده شده است.

**خفه‌کننده نوسان (دمفینگ):** پس از این که عبور شدت جریان از سیم پیچی دستگاه‌های اندازه‌گیری، عقربه‌ی دستگاه شروع به حرکت می‌کند و سپس در جایی که متناسب با جریان عبوری می‌باشد می‌ایستد، توقف عقربه، غالباً با نوسان همراه می‌باشد. برای جلوگیری از نوسانات عقربه در هر دستگاه از یک خفه‌کن (ترمز) استفاده می‌شود.

#### أنواع خفه‌کننده

**الف - خفه‌کن به وسیله‌ی جریان گردابی:** خفه‌کن به وسیله‌ی جریان گردابی که به آن ترمز فوکو هم می‌گویند تشکیل شده از یک مغناطیس دائمی که در این حوزه‌ی مغناطیسی یک صفحه که متصل به محور عقربه می‌باشد حرکت می‌کند. خطوط قوا میدان مغناطیس دائمی پس از گذشتن از یک فاصله‌ی هوایی از صفحه عبور کرده، حال اگر صفحه به حرکت درآید این خطوط قوا را قطع کرده در نتیجه یک جریان گردابی در آن به وجود می‌آید و چون صفحه‌ی حامل جریان در میدان مغناطیسی قراردارد، از طرف میدان یک نیروی بر صفحه وارد می‌شود در نتیجه یک گشتاور مخالف با جهت حرکت عقربه به وجود می‌آید که به آن گشتاور ترمز‌کننده گویند.


این عمل در دستگاه‌های اندازه‌گیری باعث می‌شود که از نوسانات قسمت متحرک دستگاه جلوگیری شود. عیب این نوع خفه‌کن‌ها در این است که حوزه‌ی مغناطیس دائمی بر روی حوزه مغناطیسی اصلی اثر می‌گذارد در نتیجه خطای اندازه‌گیری زیاد و دقت دستگاه کم می‌شود.

شکل ۹-۵- خفه‌کن جریان گردانی را نشان می‌دهد.

**ب - خفه‌کننده به وسیله‌ی سیم پیچ چرخان:** دستگاه‌هایی که دارای سیم پیچ متحرک هستند وقتی که سیم پیچ در حوزه‌ی مغناطیسی به گردش در می‌آید بر اثر قطع خطوط قوا در آن یک نیروی القایی تولید می‌شود.

حال اگر مدار سیم پیچ بسته باشد یک جریان از سیم پیچ عبور کرده و با حوزه‌ی مغناطیسی یک گشتاور مخالف تولید می‌کند که این گشتاور باعث می‌شود نوسان دستگاه را از بین ببرد.

**ج - خفه‌کن بادی:** روی عقربه‌ی دستگاه یک صفحه‌ی سبک آلومینیومی نصب شده. این صفحه در یک ظرف سربسته

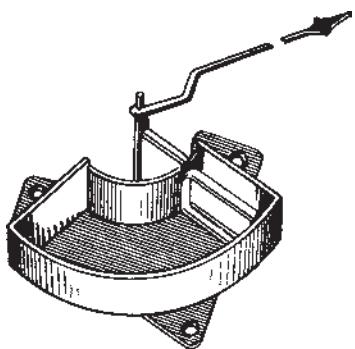

شكل ۱۰-۵- خفه کن بادی

حرکت گردشی و دورانی می کند. این صفحه در موقع حرکت داخل ظرف هواخ جلوی خود را فشرده کرده و از سوراخ باریکی به طرف دیگر صفحه هدایت می کند و باعث می شود که عمل سریع حرکت صفحه به کندی انجام گیرد.

حسن این خفه کن ها، سادگی و ارزانی ساختمان آن ها می باشد. این خفه کن ها در دستگاه های اندازه گیری بسیار دقیق به کار می رود.

شكل ۱۰-۵- یک خفه کن بادی را نشان می دهد.


#### ۱-۱-۵- دستگاه اندازه گیری قاب گردن و آهنربای دائمی

دانمی: این دستگاه تشکیل شده از یک آهنربای دائمی نعلی شکل و یک استوانه ای آهنی ثابت که به فاصله ای کمی در اطراف آن یک قاب سیم پیچی شده قرار دارد که در وسط آهنربای دائمی حول محوری حرکت می کند.

قابی که روی آن سیم پیچی شده از جنس الومینیوم می باشد. در بعضی از وسایل به جای قاب آلومینیومی، سیم پیچی به شکل قاب درآورده و برای این که حلقه های سیم پیچ از هم جدا نشوند توسط لاک به هم محکم می شوند. عقربه ای دستگاه که به محور قاب سیم پیچی متصل می باشد در مقابل صفحه می مدرج حرکت می کند.


#### شکل ۱۱-۵- الف ساختمان دستگاه های اندازه گیری

آهنربای دائم و قاب گردن را نشان می دهد. طرز کار دستگاه اندازه گیری آهنربای دائم و قاب گردن به این صورت است که شدت جریان I به وسیله ای دو فنر که عهده دار ایجاد گشتاور مخالف و برگردانیدن عقربه به نقطه صفر می باشند، به پیچک می رسد و اثر میدان مغناطیسی آهنربای در اطراف آن باعث ایجاد زوج نیروی F در دو طرف قاب سیم پیچی می شود و چرخش را به وجود می آورد. با چرخش قاب، فنرهای ایجاد کننده گشتاور، مقاوم جمع می شوند و در آن ها نیروی مخالف نیروی محرک ذخیره می شود. با برابر شدن گشتاورهای محرک و مقاوم، عقربه می ایستد. در زمانی که قاب در حال حرکت است در اثر برخورد خطوط قوای مغناطیسی در قاب آلومینیومی سیم پیچ، جریان فوکو به وجود می آید و باعث ایجاد نیروی مخالف حرکت قاب می شود. یعنی عمل ترمز را انجام می دهد و جلوی نوسانات عقربه را می گیرد. این پدیده در هنگام قطع شدن جریان و برگشت عقربه به صفر نیز به وجود می آید و حرکت عقربه

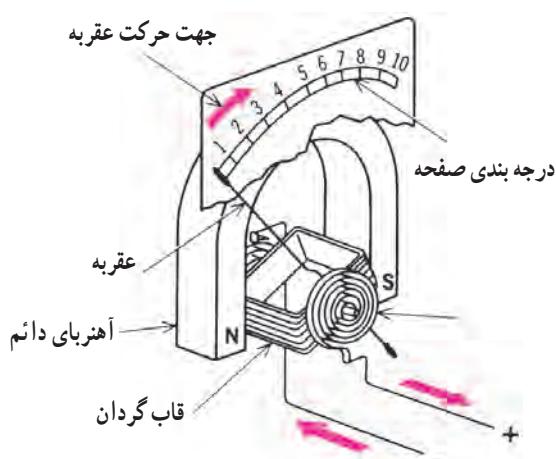


شكل ۱۱-۵- الف - دستگاه اندازه گیری با آهنربای دائم و قاب گردن  
(آهنربای در بیرون)

را آرام می‌کند.

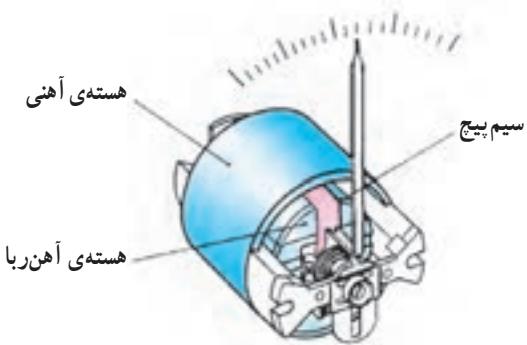

شکل ۱۱-۵-ب - دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای دائم، آهنربا در وسط

وظیفه‌ی استوانه‌ی ثابت آهنی که در مرکز قرار دارد یکنواخت کردن میدان مغناطیسی و جلوگیری از پراکندگی خطوط قوا می‌باشد و چون اندوکسیون مغناطیسی B یکنواخت و ثابت است پس گردش قاب و عقربه، تابع تغییرات شدت جریان است. در نوع دیگری از این دستگاه، آهنربا در وسط و هسته‌ی آهنی در اطراف سیم‌پیچ قرار دارد (شکل ۱۱-۵-ب).

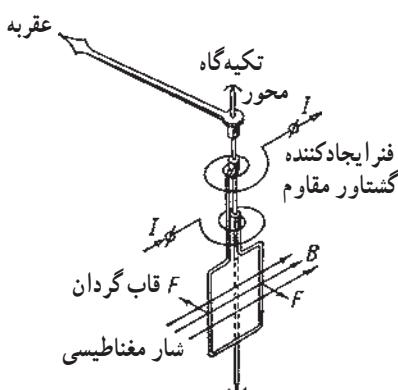


شکل ۱۲-۵-۵ - دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب‌گردان

شکل ۱۲-۵-۵ عبور جریان در دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب‌گردان را نشان می‌دهد.

دستگاه با قاب‌گردان فقط در جریان مستقیم DC کار می‌کند و برای اندازه‌گیری جریان در مدار متناوب حتماً باید جریان ورودی به دستگاه یکسو بشود.

**۱۲-۵-۶ - دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی گردان و آهنربای دائم:** این دستگاه تشکیل شده از یک آهنربای نعلی شکل و یک جفت کفش قطب. کفش قطب‌ها طوری ساخته شده‌اند که فاصله هوایی موجود بین کفش قطبی و قسمت گردان دستگاه به یک اندازه نباشد بلکه فاصله هوایی در وسط قطب‌ها حداقل و به محل خط خنثی حداقل است.

در روی هسته‌ی گردان، دو قاب به شکل صلیب قرار دارد. جهت جریان در سیم‌پیچ‌ها طوری است که گشتاور یکی مخالف گشتاور دیگری است. شکل ۱۳-۵ ساختمان دستگاه دستگاه قاب صلیبی و آهنربای دائم را نشان می‌دهد. طرز کار این دستگاه بدین ترتیب است که، وقتی به وسیله‌ی فنرهای بسیار حساس (که دیگر گشتاور مقاوم ایجاد نمی‌کنند) به دو سیم‌پیچ متحرك، جریان برسد، وجود آن دو جریان و میدان مغناطیسی آهنربا، باعث ایجاد گشتاور محرك در یک سیم‌پیچ و گشتاور مقاوم در سیم‌پیچ بعدی می‌شود. در این حالت قاب‌ها در جهت گشتاور بزرگتر به حرکت در می‌آیند. با گردش قاب‌ها، قابی که گشتاور بزرگ‌تر ایجاد کرده از میدان قوی به سمت میدان ضعیفتر می‌رود و گشتاور آن

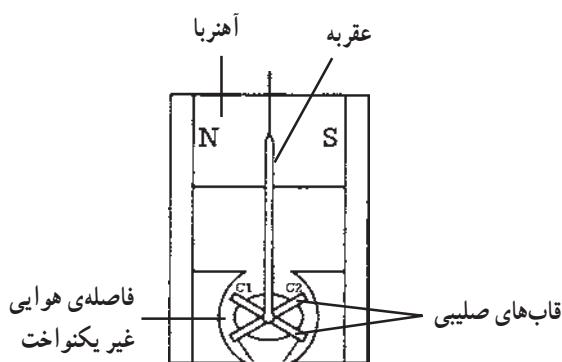


الف - شمای ساده

کوچک‌تر می‌شود. از طرف دیگر قاب دوم به سمت میدان قوی تر رفته و گشتاورش بزرگ‌تر می‌شود. وقتی دو گشتاور مساوی شدند حالت تعادل پیش‌آمده و عقربه می‌ایستد.

در این دستگاه انحراف عقربه مناسب است با نسبت دو جریان. در نتیجه دستگاه با قاب صلیبی یک دستگاه نسبت سنج می‌باشد. از این دستگاه معمولاً در میگر که یک اندازه‌گیر مقاومت‌های بزرگ است استفاده می‌شود.




ب—شمای ظاهری

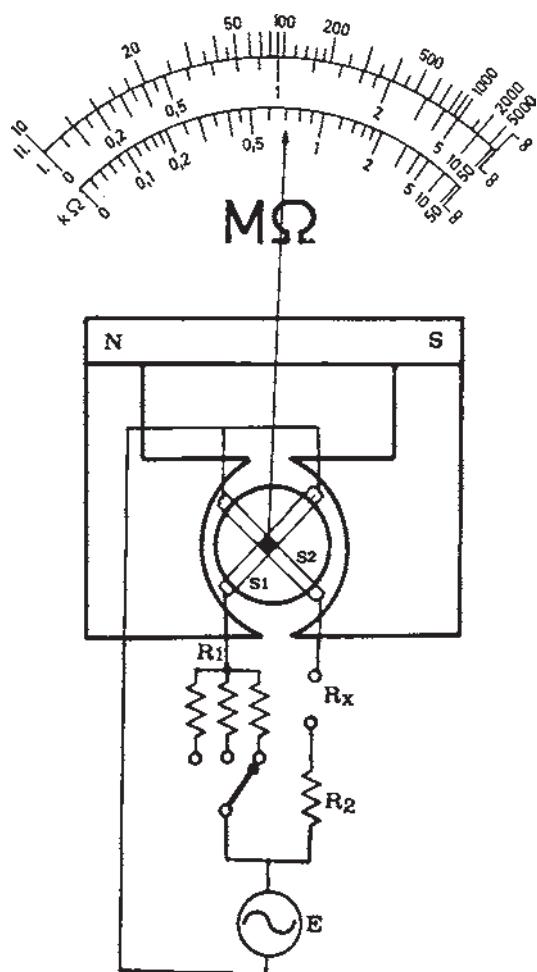


ج—شمای مداری

شکل ۱۳-۵- دستگاه اندازه‌گیری با قاب صلیبی و آهنربای دائم

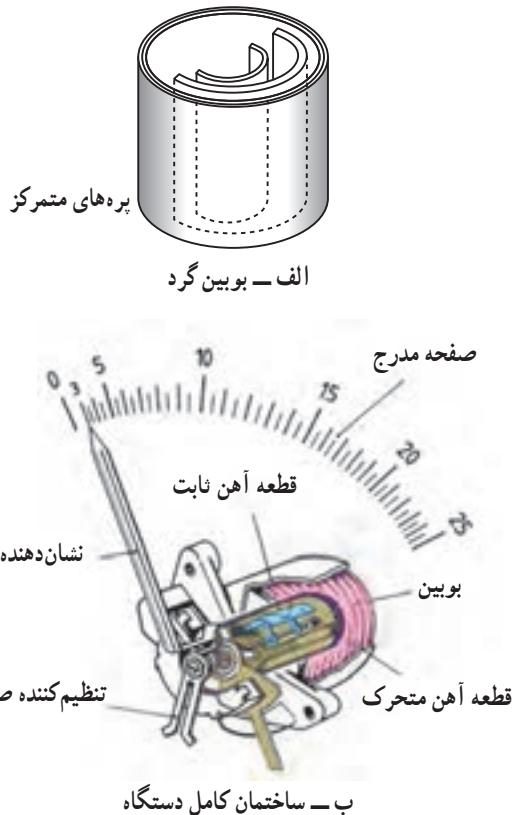

شکل ۱۴-۵- دستگاه اندازه‌گیری با آهن نرم گردان و بوین گرد نوع دفعی

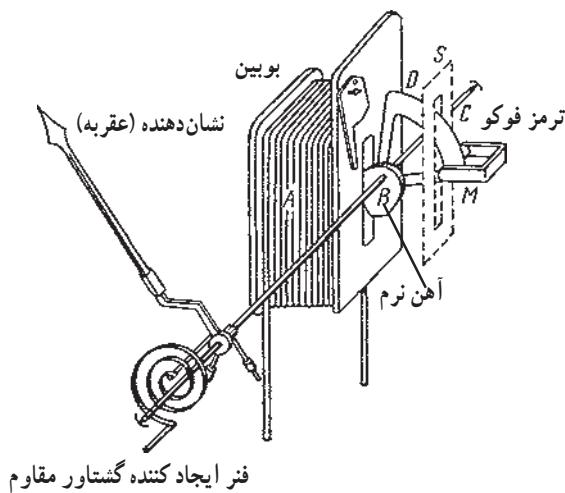


شکل ۱۵-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی

**۲-۳-۵- دستگاه اندازه‌گیری با بوین گرد و آهن نرم گردان:** این دستگاه از یک بوین گرد که در داخل آن دو تکه آهن نرم قراردارد، تشکیل شده است. یکی از آهن‌ها ثابت و دیگری متحرک و متصل به محور دستگاه می‌باشد.

اگر دو سر بوینی را به منبع جریان وصل کنیم یک حوزه مغناطیسی در بوین ایجاد می‌شود، بر اثر این حوزه، دو قطعه آهن در یک جهت مغناطیسی شوند یعنی دو قطب هم نام تشکیل می‌دهند. در نتیجه همدیگر را دفع می‌کنند (شکل ۱۴-۵) و عقربه دستگاه به حرکت درمی‌آید.

**شکل ۱۵-۵- دستگاه اندازه‌گیری آهن نرم گردان نوع کششی** را نشان می‌دهد که در آن A بوین، B آهن نرم گردان، C محور و D خفه کن آلومینیومی جریان گردابی (فوکو) می‌باشد. در اثر عبور جریان از سیم پیچ در داخل بوین میدان مغناطیسی تشکیل می‌شود و قطعه‌ی آهن متصل به محور را به سمت داخل می‌کشد. گشتاور مقاوم در این دستگاه‌ها توسط فنر مارپیچ ایجاد می‌شود.

دستگاه اندازه‌گیری با بوین گرد و آهن نرم گردان، شدت جریان‌های زیاد را بدون اشکال اندازه‌گیری می‌کند این دستگاه مقدار مؤثر جریان را اندازه‌گیری می‌کند یعنی هم در جریان‌های DC و هم در جریان‌های AC کار می‌کند. این دستگاه تحمل بار اضافی و استحکام زیاد در مقابل تکان‌های شدید را دارد.

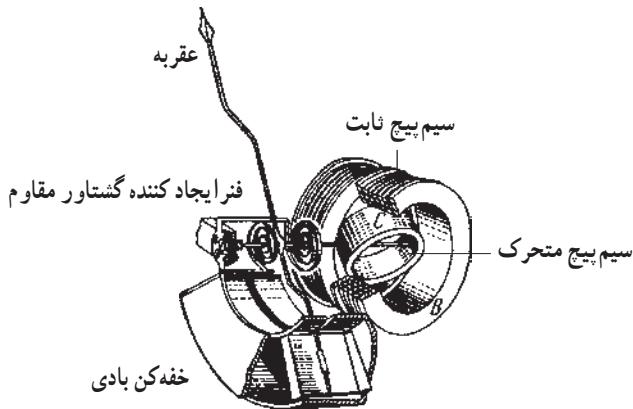

شکل ۱۶-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی

۴-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی: این دستگاه از دو سیم پیچ ثابت و متحرک تشکیل شده است (شکل ۱۶-۵). جریان توسط دو فنر مارپیچ به سیم پیچ گردان می‌رسد. در اثر عبور جریان از دو سیم پیچ ثابت و گردان، با ایجاد گشتاور، سیم پیچ گردان شروع به حرکت می‌کند. چون نیرویی که باعث گردش بوبین گردان می‌شود تابع جریان دو بوبین ثابت و متحرک است، لذا گشتاور، متناسب با حاصلضرب مقادیر لحظه‌ای دو جریان خواهد بود یعنی  $I_1 \times I_2 \alpha = \theta$  (در رابطه فوق  $\theta = \text{زاویه انحراف عقربه و علامت } \alpha \text{ به معنی متناسب بودن است}.$ )

این دستگاه هم در جریان مستقیم و هم در جریان متناوب کاربرد دارد.


اگر  $I_1$  را متناسب با  $I$  (جریان یک مصرف‌کننده) و  $I_2$  را متناسب با ولتاژ دو سر همان مصرف‌کننده داشته باشیم در این صورت گشتاور الکتریکی با توان مصرفی بار متناسب می‌شود و عقربه‌ی دستگاه مستقیماً توان را نشان می‌دهد. پس این دستگاه می‌تواند توان الکتریکی مصرف‌کننده را اندازه‌گیری کند.

سیم پیچ ثابت دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی به طور سری با مصرف‌کننده و سیم پیچ متحرک به طور موازی با آن قرار می‌گیرد. بنابراین سیم پیچ ثابت در مسیر جریان و سیم پیچ متحرک روی اختلاف سطح قرار می‌گیرد.



سیم پیچ ثابت دارای سیم ضخیم و سیم پیچ متحرک دارای سیم نازک است. شکل ۱۷-۵ اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی را نشان می‌دهد.

۴-۲-۵- دستگاه اندازه‌گیری با آهنربای گردان: این دستگاه دارای یک مغناطیس دائم متحرک است که به عقربه وصل می‌باشد و در اثر تقابل میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط یک بوبین به حرکت در می‌آید. چون مغناطیس دائم، سنگین‌تر از قاب گردان است این دستگاه نسبت به دستگاه با قاب گردان، گشتاور پیشتری برای گردش لازم دارد.

شکل ۱۸-۵- ساختمان دستگاه اندازه‌گیری آهنربای گردان را نشان می‌دهد که در آن شماره‌ی ۱، آهنربای گردان، ۲ محور، ۳ بوبین، ۴ فنر مارپیچ ایجاد کننده گشتاور مقاوم، ۵ جام از جنس مس یا آلمینیوم، به عنوان خفه کن. حرکت مغناطیس باعث می‌شود در دیواره‌های خفه کن جریان فوکو (گردابی) به وجود آید و

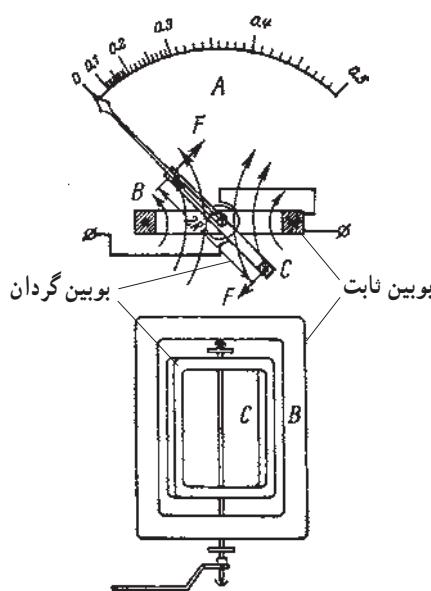


شکل ۱۷-۵- اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی

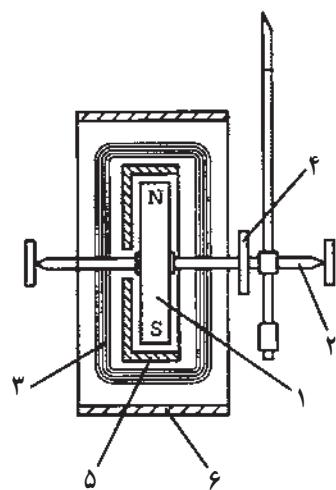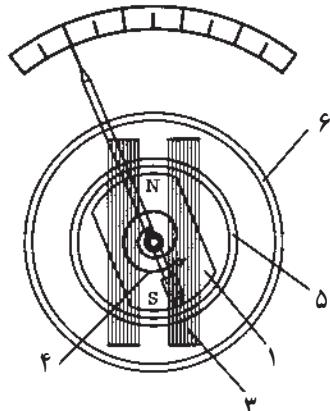

شکل ۱۸-۵-۱۸- دستگاه اندازه‌گیری آهنربای گردان


گشتاوری ترمی ایجاد کند، ۶ سپر محافظ از آلیاژی  $80^\circ$  درصد نیکل و  $2^\circ$  درصد آهن جهت جلوگیری از تأثیر میدان‌های مغناطیسی خارجی. این دستگاه از نظر اصول کار و کاربردها درست مانند دستگاه آهنربای دائم و قاب‌گردان است.

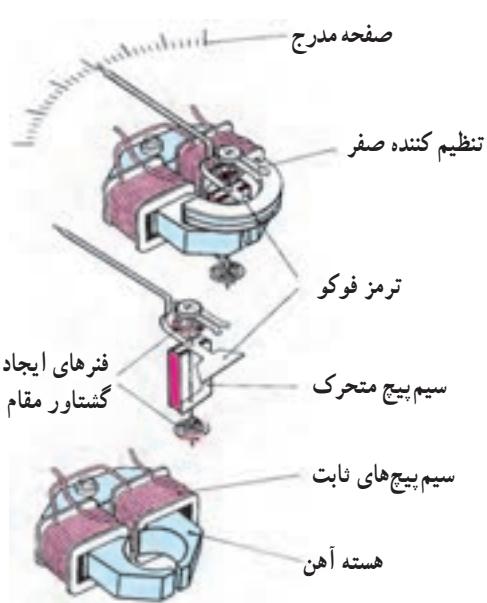


شکل ۱۹-۵-۱۹- ساختمان دستگاه فرودینامیکی

**۱۹-۵-۲-۶- دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک:** این دستگاه دارای ساختمان دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی است با این تفاوت که سیم‌پیچ‌ها روی هسته آهن نرم پیچیده شده‌اند.  
شکل ۱۹-۵ دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک را نشان می‌دهد.


باتوجه به مدرن شدن تکنولوژی همواره سعی می‌شود از مواد ترکیبی جدید برای هسته استفاده شود تا میزان تلفات در آن کاهش یابد.

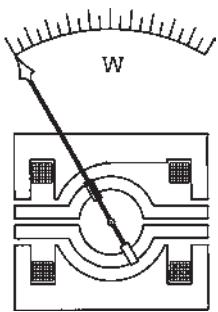


شکل ۵-۲۰— دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با دو سیم پیچ

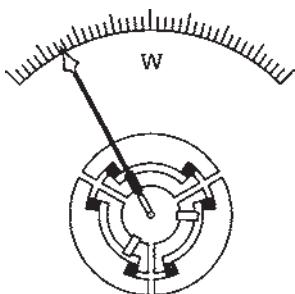

شکل ۵-۲۱— دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با سه سیم پیچ

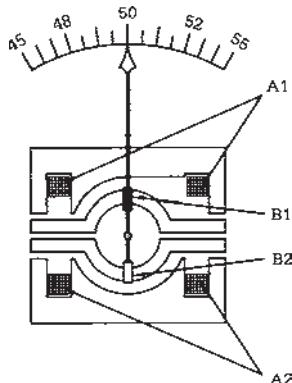

شکل ۵-۲۲— اساس کار دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک

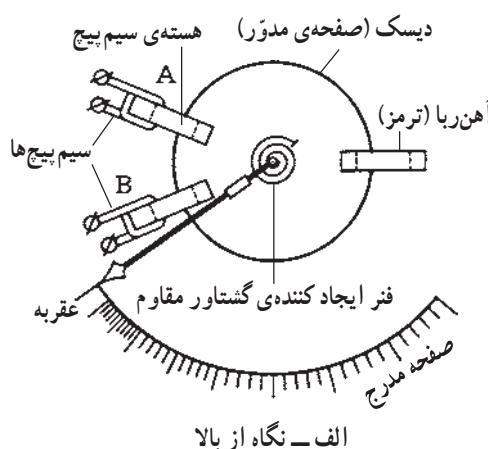

شکل ۵-۲۰ دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با دو گروه سیم پیچ و شکل ۵-۲۱ دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک با سه گروه سیم پیچ را نشان می‌دهند.


اضافه کردن سیم پیچ‌ها در دستگاه فرودینامیک می‌تواند روی کیفیت کار دستگاه اثر بگذارد.

شکل ۵-۲۲ اساس کار دستگاه اندازه‌گیری فرودینامیک نسبت سنج را نشان می‌دهد که در آن  $A_1$  و  $A_2$  سیم پیچ‌های ثابت و  $B_1$  و  $B_2$  سیم پیچ‌های متحرک می‌باشند. دستگاه‌های فرودینامیکی نیز مانند دستگاه‌های ۵-۱۹ به عنوان وات‌متر یک فاز و از دستگاه‌های شکل ۵-۲۰ و ۵-۲۱ به عنوان وات‌مترهای سه‌فاز استفاده می‌شود. هم‌چنان دستگاه شکل ۵-۲۲ با کمی تغییرات و اضافه کردن ملحقاتی به عنوان کسینوس‌فی متر به کار گرفته می‌شود.

۷-۵— دستگاه اندازه‌گیری اندوکسیونی (القایی): دستگاه‌های اندازه‌گیری اندوکسیونی به وسیله‌ی عکس‌العمل بین فلوهای مغناطیسی متناوب و جریان‌های ایجاد شده در قسمت متحرک دستگاه عمل می‌کنند.


شکل ۵-۲۳ ساختمان دستگاه اندازه‌گیری اندوکسیونی را نشان می‌دهد. دیسک (صفحه) آلومینیومی در فاصله‌ی هوایی بین الکترومغناطیس A و B قرار دارد و به وسیله‌ی محوری به عقبه وصل است.

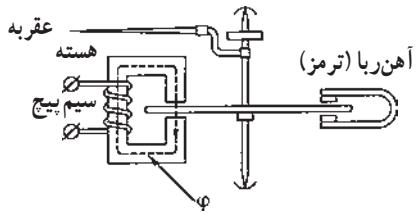جریان‌های متناوب سینوسی  $I_1$  و  $I_2$  از سیم پیچ‌های




ب - نگاه از پهلو

شکل ۵-۲۳ - ساختمان دستگاه اندوکسیونی

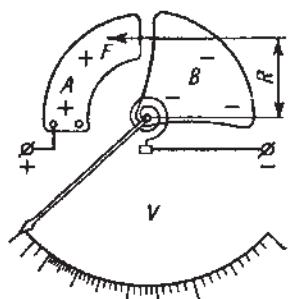


الف - از نمای بالا

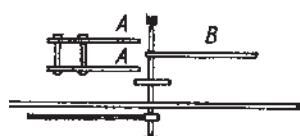


ب - از نمای پهلو

شکل ۵-۲۴ - ساختمان دستگاه الکترواستاتیکی

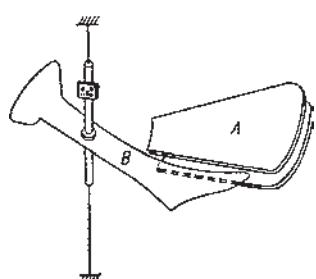

شکل ۵-۲۵ - دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی

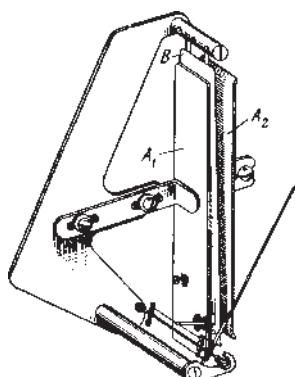

شکل ۵-۲۶ - دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی

الکترومغناطیس عبور می‌کند.

در اثر عبور جریان‌های  $I_1$  و  $I_2$  از سیم‌پیچ‌ها، فلوهای مغناطیس  $\Phi_1$  و  $\Phi_2$  ایجاد می‌شود و در اثر این فلوها در دیسک نیروی محرکه به وجود می‌آید.

نیروی محرکه ایجاد شده در دیسک باعث ایجاد جریان و در نهایت گشتاور محرک می‌شود و دیسک به گردش درمی‌آید. دستگاه اندازه‌گیری اندوکسیونی فقط در جریان متناوب کاربرد دارد زیرا القایی است. کنترل حرکت دیسک به وسیله‌ی مغناطیس دائم انجام می‌شود که عنوان ترمز را نیز دارد. معمولاً از این دستگاه به عنوان کنتور (اندازه‌گیر انرژی) استفاده می‌شود.

#### ۵-۲-۸ - دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی:

این دستگاه از یک خازن تشکیل شده است که یک جوشن آن ثابت و جوشن دیگر متحرک است و به عقربه متصل می‌باشد. دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی به طور مستقیم اختلاف سطح الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.

شکل ۵-۲۴ اساس کار دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی را نشان می‌دهد. جنس جوشن‌ها از آلومینیوم بوده و جوشن A ثابت و جوشن B به عقربه وصل است.

دستگاه اندازه‌گیری الکترواستاتیکی دارای ظرفیت خازنی کمی می‌باشد.


اختلاف پتانسیل بین دو جوشن باعث به وجود آمدن نیروی مکانیکی می‌شود و موجب حرکت جوشن متحرک و عقربه خواهد شد. از بین بردن ارتعاش توسط ترمز فوکو یا خفه کن هوایی انجام می‌شود.

شکل‌های ۵-۲۵ و ۵-۲۶ نمونه‌هایی از دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترواستاتیکی را نشان می‌دهد.

از آنجا که نیروی به وجود آمده بین دو صفحه، با انرژی ذخیره شده در خازن متناسب است و انرژی ذخیره شده در خازن نیز از رابطه  $W = \frac{1}{2} CV^2$  به دست می‌آید، انحراف عقربه و صفحه‌ی متحرک با مجدور ولتاژ نسبت مستقیم دارد. بنابراین، این دستگاه برای اندازه‌گیری ولتاژ مستقیم و ولتاژ مؤثر در جریان متناوب کاربرد دارد.

## ۲-۹-۵- دستگاه اندازه‌گیری سیم حرارتی:

دستگاه از یک سیم حرارتی تشکیل شده، دو سر این سیم بر روی پایه‌ای بسته و ثابت شده است. در وسط سیم قلابی قرار دارد و به این قلاب نخی متصل می‌باشد این نخ پس از عبور از روی قرقه به فنر متصل شده و سر دیگر فنر ثابت شده است.

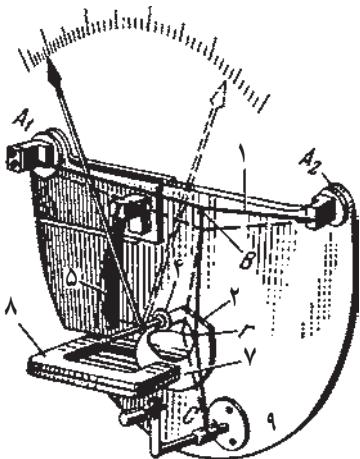

شکل ۲۷-۵- دستگاه اندازه‌گیری سیم حرارتی

وقتی که از سیم حرارتی جریان عبور می‌کند سیم بر اثر گرمای منبسط شده و طول آن زیاد می‌شود و نخ که سیم را به قرقه وصل می‌کند به دور قرقه می‌پیچد و در نتیجه عقربه‌ای که به قرقه وصل است به حرکت درمی‌آید. براثر حرکت عقربه، می‌توان مقدار انبساط طول سیم و در نتیجه شدت جریان را اندازه‌گرفت. چون انبساط طول سیم با مجدور جریان آن متناسب است بنابراین تقسیمات صفحه مدرج با هم مساوی نخواهد شد و هرچه شدت جریان بیشتر باشد فاصله تقسیمات بیشتر می‌شود. جنس سیم حرارتی از آلیاژهای پلاتین و نقره و یا پلاتین و ایریدیوم می‌باشد.

## ۲۷-۵- ساختمان دستگاه سیم حرارتی را نشان

می‌دهد.

۱- سیم حرارتی

۲- ورق خفه کن

۵- فنر تسمه‌ای

۸- آهنربای خفه کن


## ۳-۵- دستگاه‌های اندازه‌گیری کمیت‌های الکتریکی

### ۳-۵-۱- گالوانومتر:

این دستگاه از سیم پیچ گردان و آهنربای دائمی تشکیل شده است و مستقیماً جریان الکتریکی را اندازه‌گیری می‌کند.

سیم پیچ گردان گالوانومتر به وسیله‌ی سیم یا نواری متصل به یک آینه به حالت آویزان در داخل قطبین مغناطیس ثابت N و S قرار دارد.


با عبور جریان از گالوانومتر، سیم پیچ به چرخش درمی‌آید تا زمانی که گشتاور ایجاد شده با گشتاور مخالف سیم یا نوار یکی شود، در این حالت آینه شاخص را روی صفحه مدرج منعکس کرده و جریان اندازه‌گیری می‌شود.

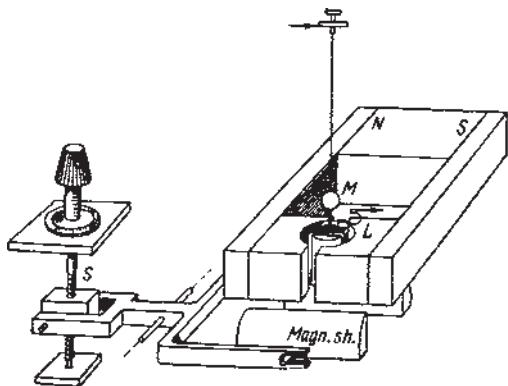

شکل ۵-۲۸—گالوانومتر



شکل ۵-۲۹—شکل ظاهری آمپر متر

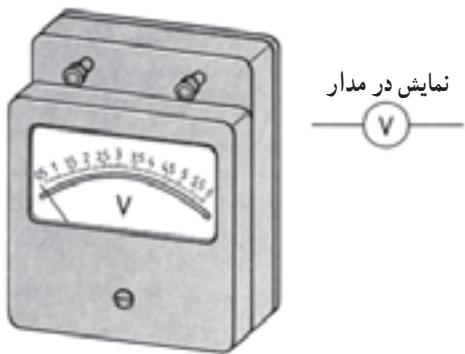

شکل ۳۰—شکل ظاهری ولت متر

شکل ۵-۲۸—۵ گالوانومتر آینه‌ای با آهنربای دائم و قاب گردان را نشان می‌دهد.

از این دستگاه برای اندازه‌گیری جریان‌های بسیار کوچک در حد میلی و میکروآمپر استفاده می‌شود.


**۵-۳-۲ آمپر متر:** آمپر متر برای اندازه‌گیری شدت جریان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد (شکل ۵-۲۹).

برای اندازه‌گیری جریان مستقیم از دستگاه با آهنربای دائم و قاب گردان، دستگاه با آهنربای گردان، دستگاه با آهن نرم گردان و دستگاه با سیم حرارتی، به طور مستقیم استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری جریان متناوب از دستگاه‌های الکترودینامیکی، آهن نرم گردان، سیم حرارتی استفاده می‌شود. متداول‌ترین دستگاه سنجش جریان متناوب، دستگاه با آهن نرم گردان است. از دستگاه با قاب گردان و آهنربای دائم با یکسوکننده نیز می‌توان جریان متناوب را اندازه‌گیری کرد.

**۵-۳-۳ ولت متر:** ولت متر برای اندازه‌گیری اختلاف سطح الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد (شکل ۳۰).

برای اندازه‌گیری ولتاژ مستقیم از دستگاه‌های اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان، آهنربای گردان، آهن نرم گردان، الکترواستاتیکی، سیم حرارتی به طور مستقیم استفاده می‌شود. برای اندازه‌گیری ولتاژ متناوب از دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترودینامیکی، آهن نرم گردان، الکترواستاتیکی، سیم حرارتی و دستگاه اندازه‌گیری آهنربای دائم و قاب گردان با یکسوکننده استفاده می‌شود.

**۵-۳-۴ اهم متر:** دستگاهی است که مقدار مقاومت را اندازه‌گیری می‌کند. برای پیدا کردن اتصال سیم‌ها به یکدیگر (اتصال کوتاه)، اتصال سیم به بدنه (اتصال بدنه) و قطعی مدار (مدار باز) نیز از اهم متر استفاده می‌شود. اهم متر را از دستگاه‌های

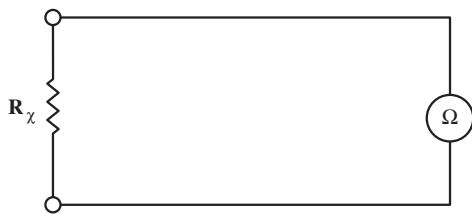

شکل ۵-۳۱- طرز قرارگیری مقاومت با اهم متر

اندازه‌گیری با قاب گردان و آهنربای دائم، الکترودینامیکی، آهن نرم گردان، الکترواستاتیکی می‌توان ساخت. اهم متر به طور موازی با مقاومت قرار می‌گیرد (شکل ۵-۳۱).

**۵-۳۵- آومتر (مولتی متر):** آومتر برای اندازه‌گیری شدت جریان، ولتاژ و مقاومت به کار می‌رود. این دستگاه دارای یک سلکتور است. با انتخاب یکی از کمیت‌ها می‌توان اندازه‌گیری‌های مختلفی را برای جریان، ولتاژ و مقاومت انجام داد.



شکل ۵-۳۲- مولتی متر دیجیتالی

آومتر به دو صورت دیجیتال و آنالوگ ساخته می‌شود. دستگاه دیجیتالی، کمیت‌های الکتریکی را به صورت شماره و دستگاه آنالوگی توسط عقربه نشان می‌دهد.


شکل ۵-۳۲ دستگاه اندازه‌گیری مولتی متر دیجیتالی را نشان می‌دهد.




شکل ۵-۳۳

شکل ۵-۳۳ دستگاه اندازه‌گیری مولتی متر آنالوگ (عقربه‌ای) را نشان می‌دهد.

مولتی متر آنالوگ مولتی متری است که مقادیر را به صورت پیوسته و از طریق عقربه نشان می‌دهد. مولتی متر دیجیتال مقادیر را به صورت عدد و رقم روی صفحه نمایش نشان می‌هد.

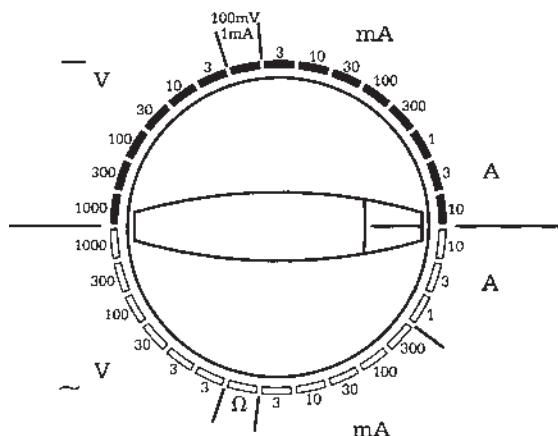

شکل ۵-۳۴

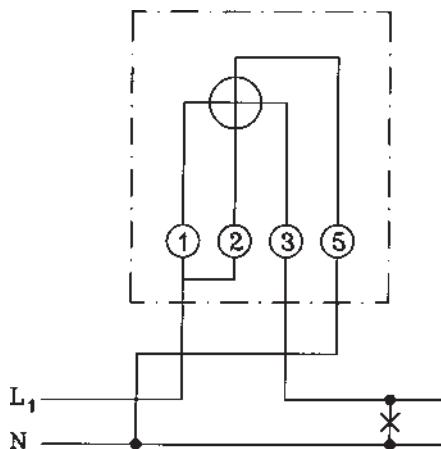

شکل ۵-۳۵—مدار وات‌متر



شکل ۵-۳۶—شکل ظاهری وات‌متر

برای اندازه‌گیری شدت جریان، ولتاژ و مقاومت، سلکتور را روی مقدار کمیتی باید قرار داد که از مقدار مورد اندازه‌گیری بیشتر باشد. شکل ۵-۳۴-۵ شکل سلکتور یک مولتی‌متر مولتی‌رنج را نشان می‌دهد. یعنی علاوه بر اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف برای هر کمیت نیز دارای چندین حدود اندازه‌گیری (رنج) است.

**۵-۳۵—وات‌متر:** برای اندازه‌گیری توان مفید، از وات‌متر استفاده می‌شود. وات‌متر دارای دو سیم‌پیچ است. یکی سیم‌پیچ جریان که به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد و دیگری سیم‌پیچ ولتاژ که به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. معمولاً از دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی به عنوان وات‌متر استفاده می‌شود.


شکل ۵-۳۵ مدار وات‌متر را نشان می‌دهد که سیم‌پیچ جریان به پیچ‌های ۱ و ۳ و سیم‌پیچ ولتاژ به ترمینال‌های ۲ و ۵ وصل می‌شود.

ترمینال‌های ستاره‌دار باید با یکدیگر هم پتانسیل باشند تا عقربه‌ی وات‌متر در جهت راست حرکت کند. در غیر این صورت اگر وات‌متر به طرف چپ بچرخد باید با کلید مبدل + و -، جهت چرخش آن را عوض کرد.


شکل ۵-۳۶-۵ شمای ظاهری وات‌متر را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۳۷— شکل ظاهری وارمتر

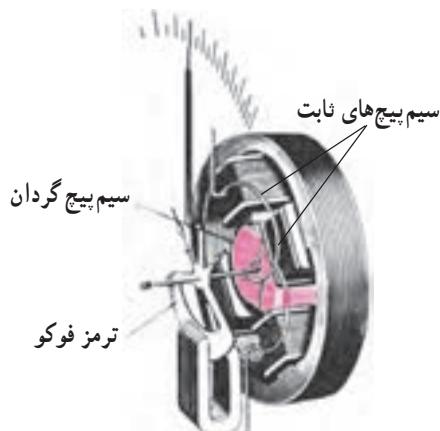

شکل ۵-۳۸— شمای داخلی یک نوع کسینوس فی متر

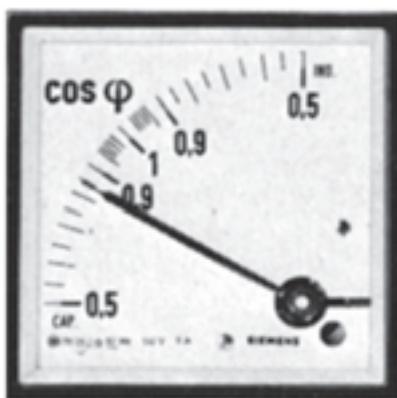

شکل ۵-۳۹— شمای ظاهری کسینوس فی متر

۵-۳-۷— وارمتر: وارمتر دستگاهی است که توان ر-

اکتیو (غیر مفید) مدار را اندازه گیری می کند.

اتصالات وارمتر نیز مثل اتصالات وات متر است (شکل

.۵-۳۷).

۵-۳-۸— کسینوس فی متر ( $\cos\phi$ ): کسینوس فی

یا ضریب قدرت، توسط کسینوس فی متر سنجیده می شود (شکل

۵-۲۸). کسینوس فی متر دارای دو سیم پیچ متحرک و یک

سیم پیچ ثابت است و در مدارهای یک فاز و سه فاز به کار می رود.

کسینوس فی مترهای معمولی که برای نصب روی تابلو استفاده

می شوند معمولاً برای ولتاژهای  $11^{\circ}$ ,  $22^{\circ}$ ,  $38^{\circ}$  و  $50^{\circ}$  ولت

و جریان  $5$  و  $1$  آمپر ساخته می شوند. برای ولتاژها و جریان های

بیشتر از مقدار نامی ذکر شده باید از مبدل ولتاژ و مبدل جریان

استفاده شود. شکل ۵-۳۹ صفحه ای عقربه کسینوس فی متر را

نشان می دهد. در صورتی که بار فقط اندوکتیو (سلفی) و یا

کاپاسیتیو (خازنی) باشد از کسینوس فی متر با صفحه ای مدرج

یک طرفه و در صورتی که به هر دو صورت اندوکتیو و یا کاپاسیتیو

باشد از صفحه ای مدرج دو طرفه و یا دوار ( $360^{\circ}$ ) استفاده

می شود. علامت اندوکتیو (ind) و کاپاسیتیو (cap) روی صفحه

مدرج درج می شود. عقربه اگر به طرف ind حرکت کند

صرف کننده، اندوکتیو است و مقدار اندازه گیری شده، ضریب

قدرت مدار اندوکتیو یا سلفی را نشان می دهد. در صورتی که

عقربه به طرف cap حرکت کند، صرف کننده، کاپاسیتیو خازنی

است و مقدار اندازه گیری شده، ضریب قدرت مدار کاپاسیتیو را

نشان می دهد.




شکل ۴-۵- کنتور تک فاز اندوکسیونی

**۳-۹- کنتور تک فاز:** کنتور برای اندازه‌گیری انرژی مفید مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه دارای یک سیم پیچ ولتاژ و یک سیم پیچ جریان است. سیم پیچ ولتاژ دارای تعداد دور زیاد و قطر سیم کم و سیم پیچ جریان دارای تعداد دور کم و قطر سیم زیاد است. سیم پیچ ولتاژ به طور موازی و سیم پیچ جریان به طور سری در مدار قرار می‌گیرند. معمولاً از دستگاه اندازه‌گیری اندوکسیونی به عنوان کنتور استفاده می‌شود. کنتور دارای یک دیسک (صفحه گردان) است. در اثر اتصال سیم پیچ ولتاژ به شبکه و عبور جریان از سیم پیچ جریان، این دیسک به حرکت درمی‌آید. صفحه‌ی گردان به چرخ دنده‌ها و شمارنده وصل است و انرژی مصرفی توسط شمارنده نشان داده می‌شود (شکل ۴-۵). برای کنترل دور دیسک از یک مغناطیس دائم استفاده می‌شود (ترمز فوکو).

شکل ۴-۵- یک کنتور تک فاز اندوکسیونی را نشان


می‌دهد.

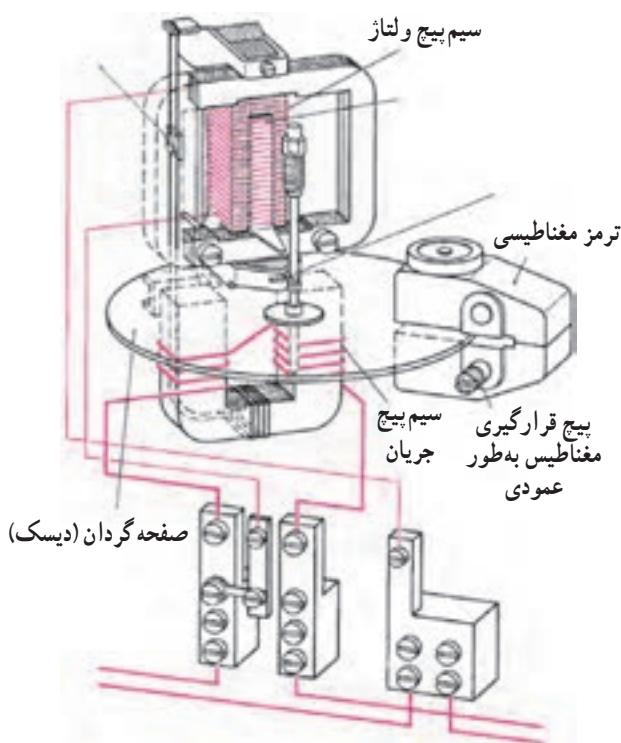


شکل ۴-۵- ساختمان داخلی کنتور تک فاز

شکل ۴-۶- ساختمان داخلی یک کنتور تک فاز را نشان می‌دهد. سیم پیچ ولتاژ در بالا قرار دارد و دارای قطر سیم نازک و تعداد دور زیاد است. سیم پیچ جریان در پایین قرار دارد. تعداد دور سیم پیچ جریان کمتر و قطر آن ضخیم‌تر است.

کنتور باید انرژی مصرفی را اندازه‌گیری کند. برای اندازه‌گیری انرژی مصرفی اندازه‌گیری ولتاژ و جریان ضرورت دارد.

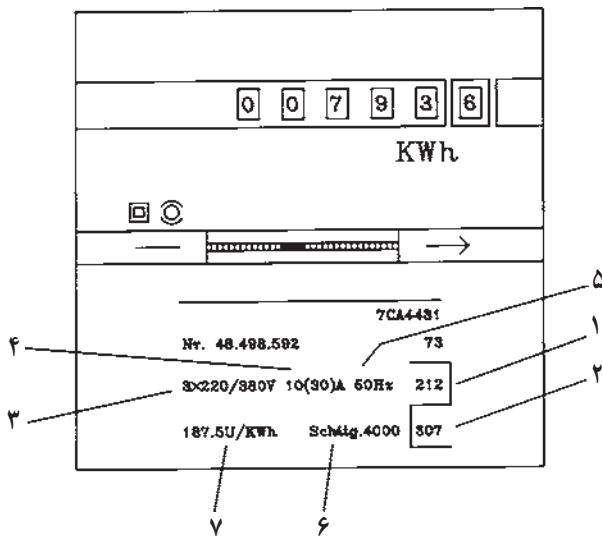

شکل ۵-۴۲—پلاک مشخصات کنتور سه‌فاز

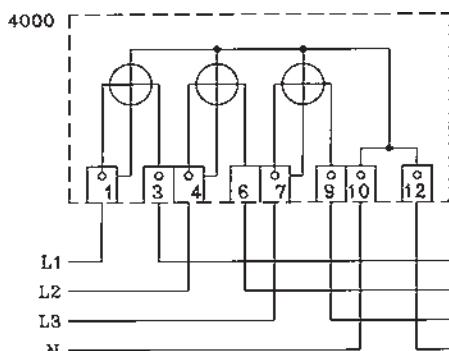


شکل ۵-۴۳—مدار کنتور سه‌فاز چهارسیمه

**۵-۳-۱۰—کنتور سه‌فاز:** کنتور سه‌فاز برای اندازه‌گیری انرژی مصرفی در شبکه‌های سه‌سیمه و چهارسیمه به کار می‌رود. در کنتور سه‌فاز سه‌سیمه از دو سیم پیچ جریان و دو سیم پیچ ولتاژ استفاده و در کنتور سه‌فاز چهارسیمه از سه سیم پیچ جریان و سه سیم پیچ ولتاژ استفاده می‌شود. شکل ۵-۴۲ پلاک مشخصات کنتور سه‌فاز را نشان می‌دهد که به ترتیب عبارتند از: شماره ۱ علامت مجاز، شماره ۲ علامت استاندارد فنی از طرف اداره برق، شماره ۳ ولتاژ، شماره ۴ شدت جریان، شماره ۵ فرکانس، شماره ۶ اتصال، شماره ۷ ثابت کنتور (تعداد دورگردش صفحه به ازای هر کیلووات ساعت) می‌باشد.

شکل ۵-۴۳—شمای مداری کنتور سه‌فاز را نشان می‌دهد.

هنگام اتصال کنتور به برق باید به نحوه اتصال آن توجه کنید. معمولاً کنتور برق توسط اداره برق نصب می‌شود و آن را پلیپ می‌کنند.

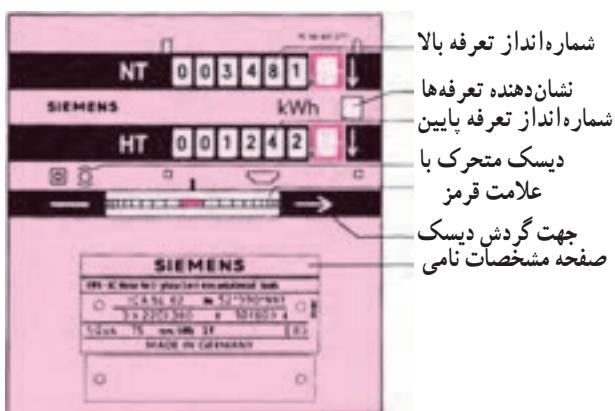


شکل ۵-۴۴—صفحه کنتور دو تعریفه


**۵-۳-۱۱—کنتور سه‌فاز دو تعریفه:** برای تشویق مصرف کننده‌های برق به مصرف کمتر در زمان پیک بار (مثل اوایل شب) از سیاست تعریفه استفاده می‌شود. بدین ترتیب که در زمان پیک بار (ماکزیمم بار) قیمت کیلووات ساعت مصرفی توسط فروشنده برق زیاد در نظر گرفته می‌شود تا مصرف کننده‌ها در این زمان مصرف کمتری داشته باشند.

کنتورهای دو تعریفه، دو شماره انداز دارند. یک ساعت برقی در خارج کنتور نصب می‌شود. انتقال هریک از شماره‌اندازها توسط رله‌ی مغناطیسی به این ساعت صورت می‌گیرد. شکل ۵-۴۴ صفحه کنتور دو تعریفه را نشان می‌دهد.


شکل ۵-۴۵ ساعت کنتور دو تعریفه را نشان می‌دهد.

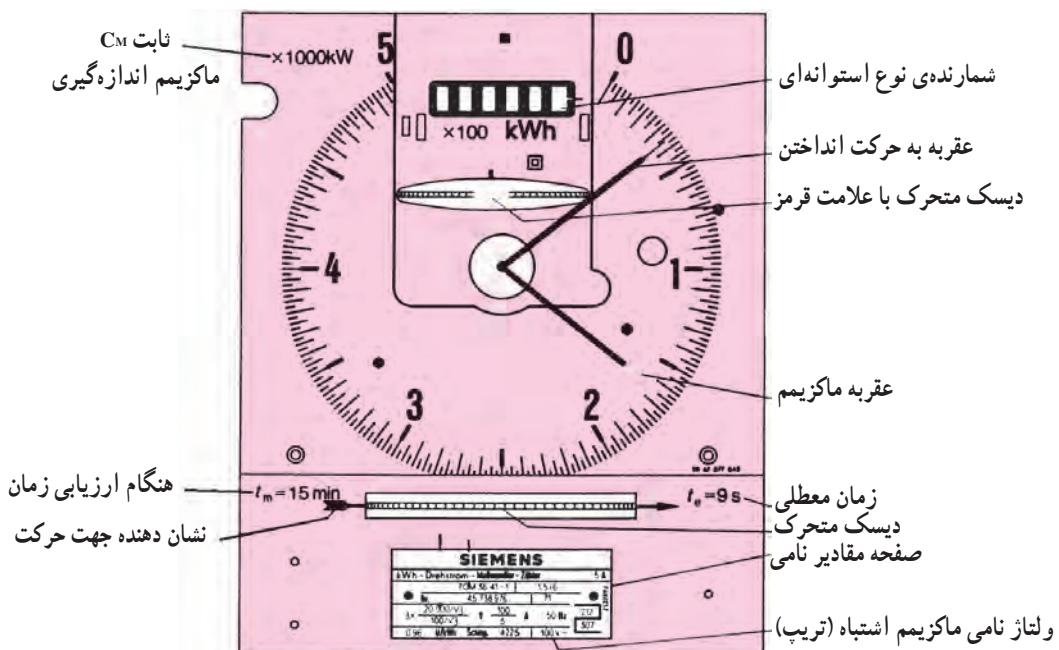

شکل ۵-۴۵ ساعت کنتور دو تعریفه

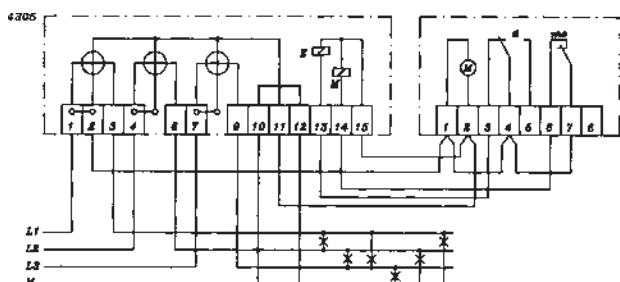

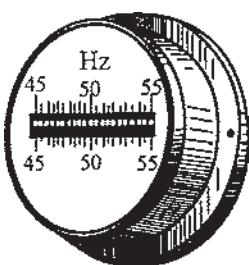شکل ۵-۴۶ مدار کنتور سه فاز دو تعریفه چهارسیمه




شکل ظاهري فرکانس متر تيغه‌اي

شکل ۵-۴۷ - الف

شکل ۵-۴۶ شماي مداری کنتور سه فاز دو تعریفه برای اتصال مستقيم سیستم چهارسیمه را نشان می‌دهد.


شکل ۳-۱۲ - فرکانس متر: فرکانس متر برای اندازه‌گیری فرکانس به کار می‌رود. این دستگاه تعدادی تیغه‌ی فولادی است که در یک میدان مغناطیسی به ارتعاش درمی‌آیند. شکل ۴۷-۵-الف ساختمان ظاهری فرکانس متر را نشان می‌دهد. هر تیغه، یک فرکانس دارد که با فرکانس تیغه‌های مجاور خود متفاوت است. با اتصال جریان متناوب به بوبین دستگا، یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شود. این میدان متناوباً بر روی تیغه‌های فولادی نیرو وارد می‌کند. در هر زمان تناوب، تیغه دوبار جذب می‌شود. بنابراین تیغه‌ای که فرکانس ارتعاشات آن دو برابر فرکانس جریان متناوب باشد با نیروی کششی حوزه‌ی مغناطیسی، روزونанс ایجاد می‌کند و به حرکت درمی‌آید.

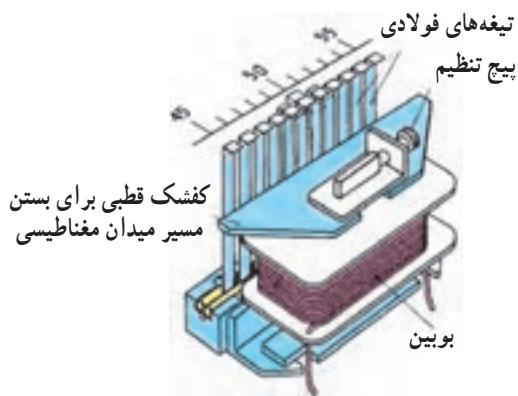

شکل ۵-۴۷-ب - ساختمان داخلی فرکانس متر تیغه‌ای




شکل ۵-۴۸ - نمونه‌ای از ترانسفورماتور جریان

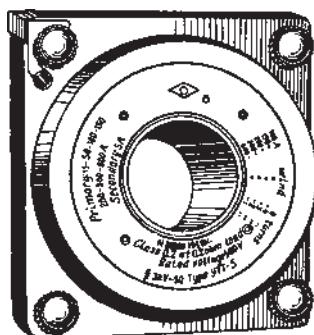

شکل ۵-۴۹ - ترانسفورماتور جریان با هسته مغناطیسی دایره‌ای شکل و سیم پیچ‌های اوّلیه و ثانویه

سیم پیچ اوّلیه برای جریان‌های ۱۰۰ تا ۶۰۰ آمپر پیچیده شده است.

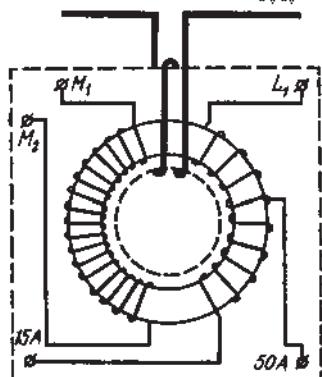



شکل ۵-۵۰ - دیاگرام جریان و سیم پیچ‌های ترانسفورماتور جریان

شکل ۵-۴۷-ب ساختمان داخلی فرکانس متر تیغه‌ای را نشان می‌دهد. حدود اندازه‌گیری این فرکانس متر بسیار کم است به همین جهت از آن بیشتر برای اندازه‌گیری فرکانس‌های تقریباً ثابت شبکه استفاده می‌شود.


شکل ۵-۳-۱۳ - ترانسفورماتور جریان: این دستگاه جریان زیاد شبکه یا مصرف‌کننده‌های بزرگ را به جریان کم قابل اندازه‌گیری تبدیل می‌کند. اوّلیه‌ی این ترانسفورماتور به صورت سری با خط قرار می‌گیرد و ثانویه‌ی آن به آمپر متر وصل می‌شود. اوّلیه‌ی ترانسفورماتور جریان در داخل تابلوها بر روی شینه‌های خطوط اصلی و ثانویه آن که دارای یک سیم پیچ است به آمپر متر وصل می‌شود. در حقیقت ترانسفورماتور جریان تابلویی معمولاً دارای یک سیم پیچ است. شکل ۵-۴۸ نمونه‌ای از ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد. در ترانسفورماتورهای تابلویی، شینه از داخل سوراخ هسته ترانسفورماتور عبور می‌کند.

شکل ۵-۴۹ شمای ظاهری یک ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد. این ترانسفورماتور دارای یک هسته مغناطیسی دایره‌ای شکل و سیم پیچ‌های اوّلیه و ثانویه می‌باشد، سیم پیچ‌های اوّلیه این ترانسفورماتور برای جریان‌های ۱۰۰ تا ۶۰۰ آمپر پیچیده شده است.


ثانویه دارای دو سیم پیچ مجزا است که یکی دارای سروسط می‌باشد و رنج جریان‌های آن ۱۵A و ۵۰A می‌باشد. سیم پیچ ثانویه دیگر با  $M_1$  و  $M_2$  مشخص شده است (شکل ۵-۵۰). ترانسفورماتور جریان همیشه باید در حالت اتصال کوتاه کار کند و یا آمپر متر از ثانویه قطع نشود. در صورت قطع شدن ثانویه، فلوی مغناطیسی ثانویه ( $\phi_2$ ) صفر و در نتیجه مقدار فلوی حاصل برابر فلوی اوّلیه ( $\phi_1$ ) می‌شود. به علت بزرگی  $\phi_1$  نیروی الکتریکی القایی ثانویه افزایش می‌یابد و به هسته و عایق سیم پیچ ثانویه آسیب می‌رساند و برای مصرف‌کننده موجب بروز خطر می‌شود.

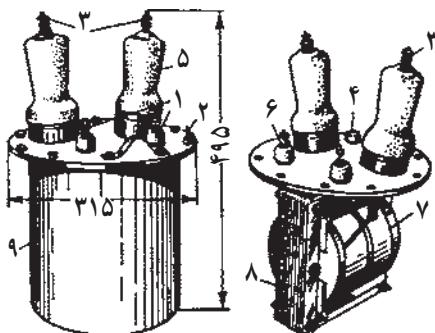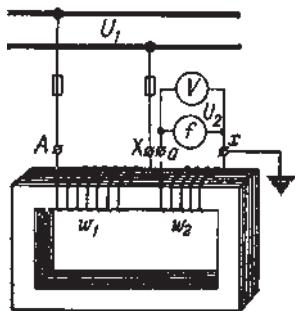

شکل ۵-۵۱-شمای ظاهری و مداری ترانسفورماتور ولتاژ

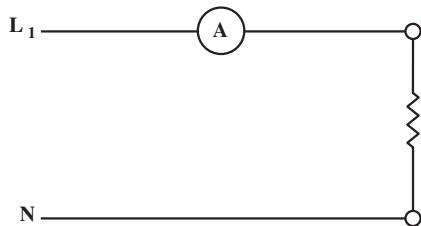

شکل ۵-۵۲-مدار اتصال آمپرmetr به مقاومت

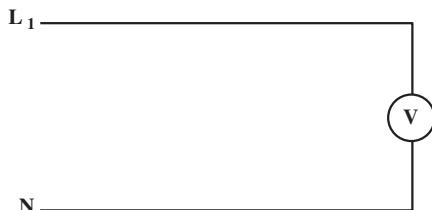

شکل ۵-۵۳-اتصال ولتmetr به شبکه



شکل ۵-۵۴-مدار اتصال اهمmetr به مقاومت

**۳-۱۴-ترانسفورماتور ولتاژ:** این ترانسفورماتور، ولتاژ زیاد شبکه را به ولتاژ ضعیف تبدیل می‌کند و به ولت‌متر می‌دهد. ترانسفورماتور ولتاژ دارای یک هسته‌ی آهنی و دو سیم پیچ اولیه و ثانویه است. اولیه به صورت موازی با شبکه قرار می‌گیرد و ثانویه به ولت‌متر وصل می‌شود. نسبت تبدیل ترانسفورماتور ولتاژ (نسبت ولتاژ اولیه به ولتاژ ثانویه) معمولاً  $10^0$ ,  $20^0$ ,  $50^0$  و  $100^0$  (کاربر) می‌باشد. ترانسفورماتور ولتاژ اینمی لازم را برای اپراتور به وجود می‌آورد زیرا در این ترانسفورماتورها اپراتورها با ولتاژ کم سروکار دارد. شکل ۵-۵۱ شمای ظاهری و مداری ترانسفورماتور ولتاژ را نشان می‌دهد.


#### ۴-۵-نصب و سیم‌کشی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

**۴-۱-آمپرmetr:** آمپرmetr در مدار به صورت سری قرار می‌گیرد به طوری که جریان مصرف‌کننده از آمپرmetr هم عبور کند. شکل ۵-۵۲ مدار اتصال آمپرmetr را به مصرف‌کننده نشان می‌دهد.


**۴-۲-ولتmetr:** ولت‌متر در مدار به صورت موازی قرار می‌گیرد. یعنی دو سر ولت‌متر به فاز و نول و یا دو فاز وصل می‌شود. شکل ۵-۵۳ نقشه اتصال ولت‌متر را به شبکه نشان می‌دهد.

**۴-۳-اهمmetr:** اهم‌metr در مدار به صورت موازی با مقاومت مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که دوسر سیم اهم‌metr به دو سر مقاومت وصل می‌شود و مقدار مقاومت را اندازه‌گیری می‌کند. شکل ۵-۵۴ مدار اتصال اهم‌metr را به مقاومت نشان می‌دهد.

**۴-۵-۵**-واتمتر: سیم پیچ جریان واتمتر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۵۵ مدار اتصال واتمتر را نشان می‌دهد که ترانسفورماتور جریان به آن وصل است. در این مدار به دلیل زیاد بودن جریان، از ترانسفورماتور برای کاهش جریان استفاده شده است.

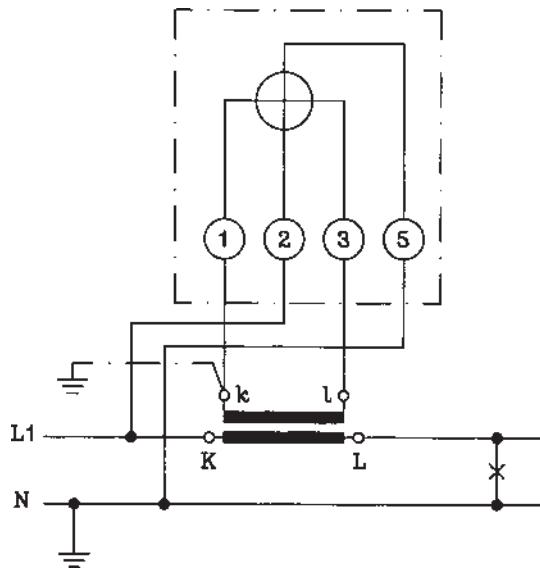


شکل ۵-۵۵- مدار اتصال واتمتر

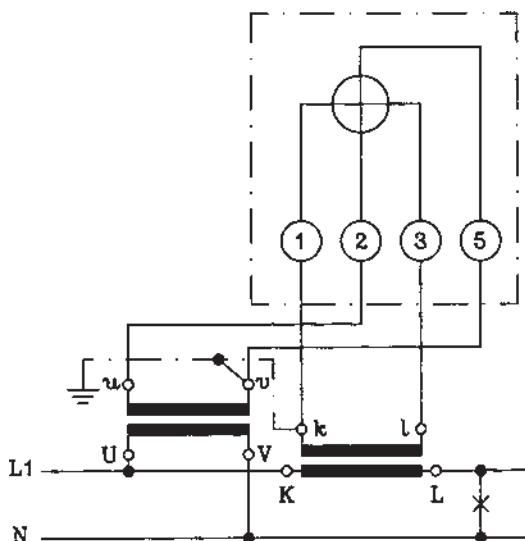


شکل ۵-۵۶- مدار واتمتر با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

**۵-۵-۶**-مدار واتمتر با ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ را نشان می‌دهد. از این مدار در هنگام زیاد بودن ولتاژ و جریان استفاده می‌شود. برای رعایت اینمی ابراتور، معمولاً چنانچه در مواردی هم که فقط ولتاژ مدار بالا باشد از ترانسفورماتور جریان استفاده می‌شود.

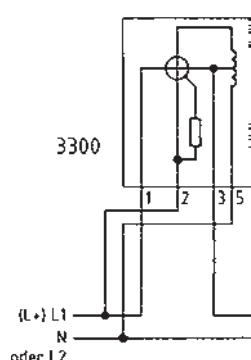


شکل ۵-۵۷- مدار اتصال وارمتر تک فاز


**۴-۵-۶**-وارمتر: شکل ۵-۵۷ مدار اتصال وارمتر تک فاز را نشان می‌دهد.

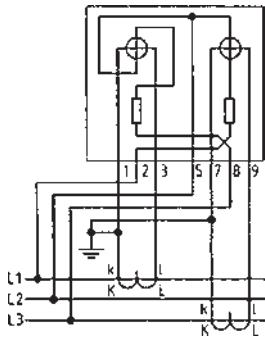


شکل ۵۸-۵ مدار اتصال وارمتر سه‌فاز سه‌سیمه با بار نامتعادل با ترانسفورماتورهای جریان

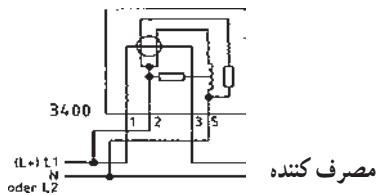


شکل ۵-۵۹

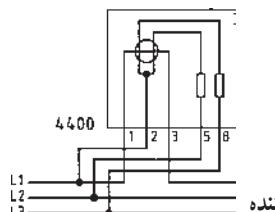

۵-۶۰ کشا

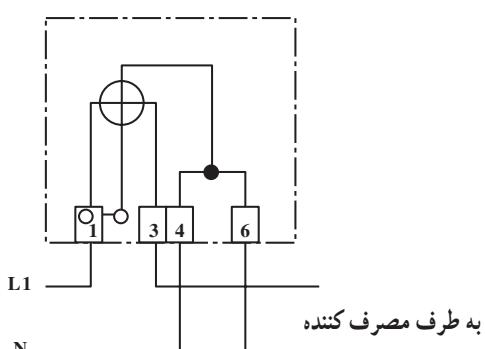

شکل ۶۱-۵

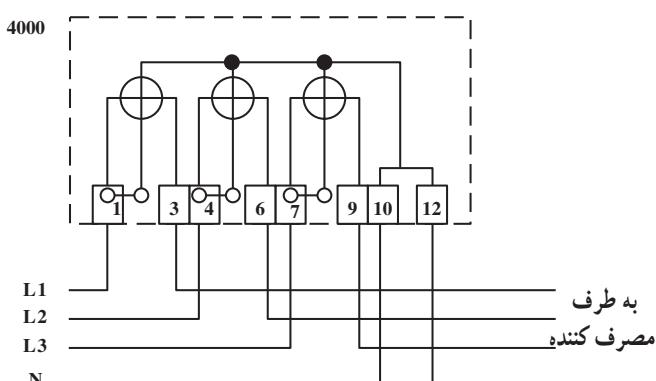

۱۰۱

شکل ۶۲-۵

نامتعادل با ترانسفورماتورهای جریان را نشان می‌دهد.


**۶-۵-۵- کسینوس فی متر: سیم پیچ جریان کسینوس**  
 فی متر به صورت سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی در مدار  
 قرار می‌گیرند. شکل ۵-۵۹ مدار اتصال کسینوس فی متر تک فاز  
 را نشان می‌دهد.

شکل ۵-۶، اتصال مستقیم کسینوس فی متر را در مدار سه فاز سه سیمه نشان می‌دهد.

۷-۵- کنتور: کنتور تک فاز به صورت شکل ۵- در مدار قرار می‌گیرد که سیم پیچ جریان به صورت سری و سیم پیچ ولتاژ به صورت موازی وصل می‌شوند.


۶- ترمینال‌های ۱ و ۴ فاز و نول ورودی و ترمینال‌های ۳ و ۶ ترمینال‌های خروجی است.

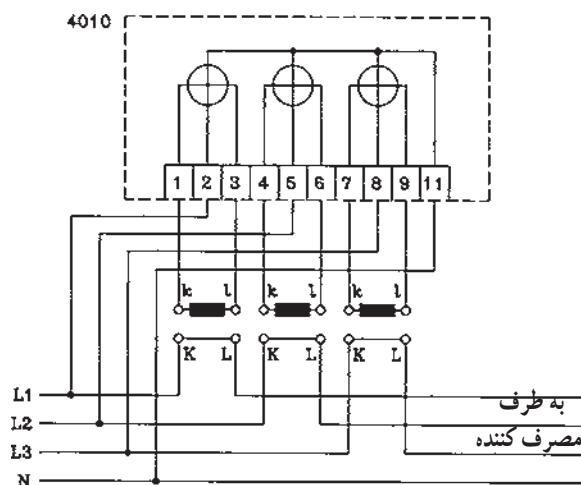شکل ۶۲-۵ مدار اتصال کنتور سه فاز چهارسیمه را نشان می‌دهد.




هنگام اتصال کنتور سه فاز به اتصال‌های آن توجه کافی داشته باشید. البته این کنتور نیز توسط اداره برق نصب و پلیم می‌شود.

شکل ۵-۶۳ مدار اتصال کنتور سه‌فاز چهار سیمه با ترانسفورماتورهای جریان را نشان می‌دهد.

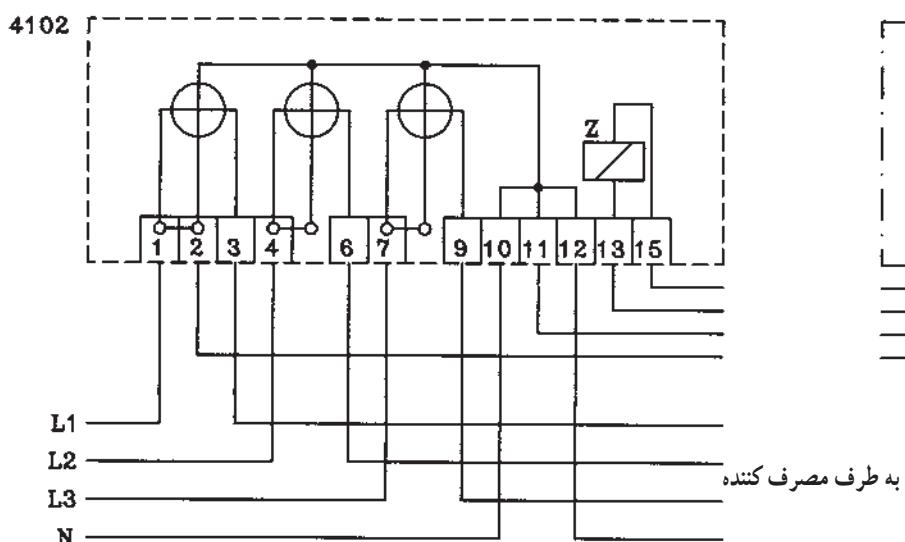


شکل ۶۴-۵

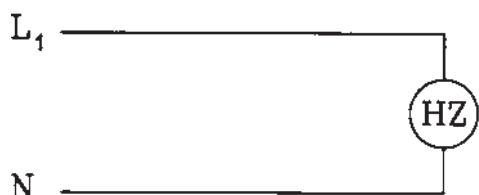


۶۵-۵

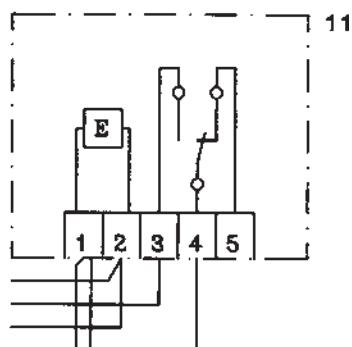**۸-۴-۵-اتصال فرکانس متر:** فرکانس متر به صورت موازی در مدار قرار می‌گیرد. شکل ۵-۵ مدار اتصال فرکانس متر را به شیوه نشان می‌دهد.




شکل ۶۴-۵ مدار اتصال کنتور سه فاز چهار سیمه‌ی دو تعریفه را نشان می‌دهد که  $Z$  یک رله و شماره ۱۱ ساعت کنتور می‌باشد. پس از زمان تنظیمی روی ساعت کنتور، این ساعت عمل می‌کند، رله‌ی  $Z$  را به کار می‌اندازد، و شماره انداز را تعویض می‌کند.

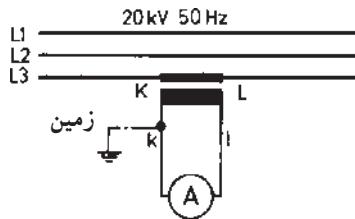


شکل ۶۶-۵- مدار اتصال ترانسفورماتور جریان

۴-۹-۵- ترانسفورماتورهای اندازه‌گیری: اولیه ترانسفورماتور جریان به صورت سری در مدار قرار می‌گیرد و ثانویه آن به آمپر متر وصل می‌شود. شکل ۵-۶۶ مدار اتصال ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد که در آن KL اولیه و kI ثانویه ترانسفورماتور است.

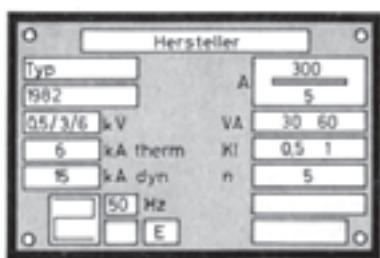


شکل ۶۷-۵- تابلوی مشخصات ترانسفورماتور جریان

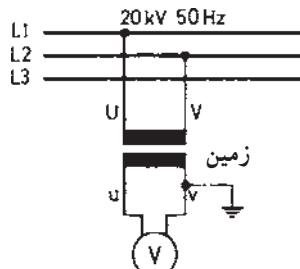

شکل ۶۸-۵- نقشه اتصال ترانسفورماتور ولتاژ به شبکه ولتمتر

۶۷-۵ تابلوی مشخصات یک ترانسفورماتور جریان را نشان می‌دهد که جریان  $300\text{ آمپر}$  را به  $5\text{ آمپر}$  تبدیل می‌کند.

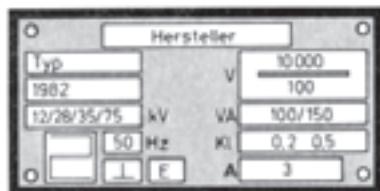


شکل ۶۹-۵- پلاک مشخصات ترانسفورماتور ولتاژ

۶۸-۵ نقشه‌ی اتصال ترانسفورماتور ولتاژ را نشان می‌دهد که اولیه به صورت موازی به دو فاز و دو سر ثانویه به ولت متر متصل شده است. شکل ۶۹-۵- پلاک مشخصات ترانسفورماتور ولتاژ را نشان می‌دهد. این ترانسفورماتور ولتاژ  $10000\text{ ولت}$  را به  $100\text{ ولت}$  تبدیل می‌کند.


## ۵-۵- نکات ایمنی و حفاظتی هنگام کار روی مدار دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی

علاوه بر رعایت نکات ایمنی و حفاظتی عمومی برق و نیز نکات ایمنی که در قسمت ۱-۴-۲ بیان شد، رعایت اصول ایمنی و حفاظتی زیر در این واحد آموزشی ضروری است.

۱-۵-۵- اتصال ترانسفورماتورهای جریان به مدار باید پس از پایان مونتاژ کامل مدارهای ثانویه انجام شود.

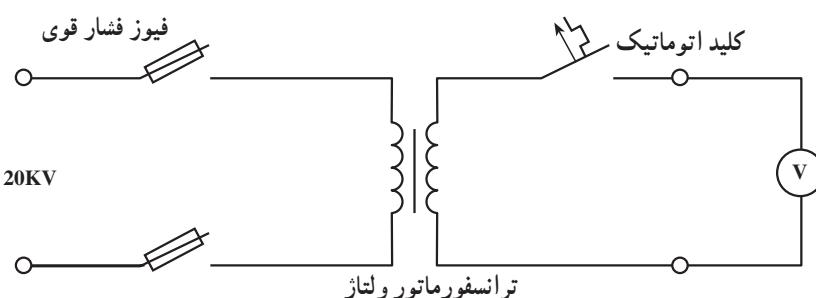

شکل ۷۰-۵- قبل از کار با ولتمتر، مدار فیوزهای فشارقوی را باز کنید.

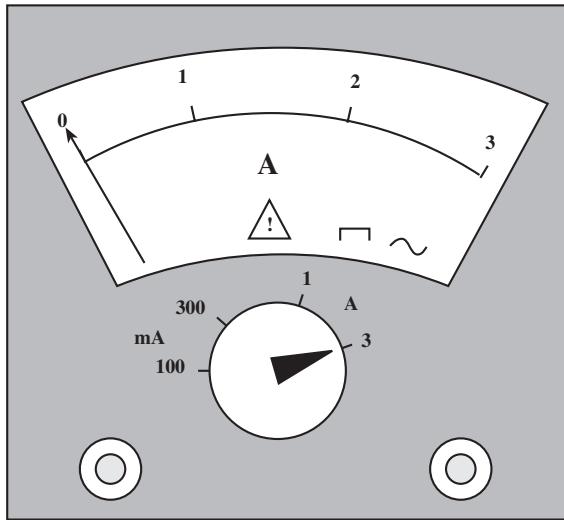

شکل ۷۱-۵- احتیاطات لازم در استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری

**۲-۵-۵** هنگام کار در مدار ترانسفورماتور ولتاژ باستی فیوزهای فشار قوی را بیرون بیاورید و کلید اتوماتیک سیم پیچ فشار ضعیف را قطع کند.

**۳-۵-۵** هنگام کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری به مشخصات آن‌ها کاملاً توجه کنید و توصیه‌های سازنده را در مورد نحوه‌ی استفاده از دستگاه به کار بندید و احتیاط‌های لازم را انجام دهید.

**۴-۵-۵** همیشه در شروع کار، رنج دستگاه را روی  
حداکثر مقدار آن قرار دهید. به انتخاب کمیت مورد اندازه‌گیری  
(ولتاژ، جریان و یا ...) و AC یا DC پودن آن) دقت کنید.

زمان : ۴ ساعت

## ۶-۵- کار عملی شماره ۱۵: نصب و درمدار قرار دادن آمپر متر، ولت متر و اندازه گیری شدت جریان، ولتاژ و مقاومت

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

### ۱-۶-۵- وسایل مورد نیاز

- آمپر متر ۱ عدد
- ولت متر ۱ عدد
- اهم متر ۱ عدد
- سیم افشار ۵ متر
- منبع تغذیه ۲۲۰/۱۲VDC ۱ عدد
- برد بُرد ۱ عدد
- فیش های سو سماری ۴ عدد
- میز کار ۱ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- دم باریک ۱ عدد
- مقاومت های اهمی مطابق ۸ عدد


### جدول کار عملی

- فاز متر ۱ عدد
- لوازم التحریر

### ۲-۶-۵- مراحل انجام کار:

■ با توجه به مقادیر داده شده در جدول در دو مرحله مختلف مداری مطابق شکل بیندید.

■ مقاومت، ولتاژ و جریان کل و نیز جریان عبوری از مقاومت  $R_4$  را برای هر دو حالت محاسبه کنید. توسط آمپر متر، ولت متر و اهم متر کمیت های فوق را در هر دو حالت اندازه گیری کنید.

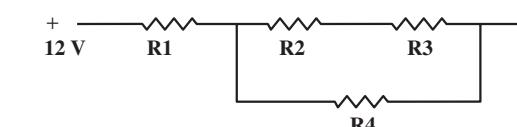

شکل ۷۲-۵- اتصال سری و موازی مقاومت ها

	$R_1$	$R_2$	$R_3$	$R_4$
تمرین یک	$390 \Omega$	$39 \Omega$	$82 \Omega$	$100 \Omega$
تمرین دو	$470 \Omega$	$56 \Omega$	$10 \Omega$	$150 \Omega$

نتایج محاسبه تمرین ۱

$$R_T = \\ I_4$$

نتایج محاسبه تمرین ۲

$$R_T = \\ I_4$$

نتایج اندازه‌گیری	تمرین ۱	تمرین ۲
$U_T$		
$I_T$		
$R_T$		
$I_4$		


– مقادیر اندازه‌گیری شده را در جدول ثبت کنید.

هنگام اندازه‌گیری توجه داشته باشید تا تصاویر دقیق  
باشند.

## ۷-۵- کار عملی شماره ۱۶: اندازه‌گیری توان مفید یک چک لامپ فلورسنت

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی مندرج در قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه کنید و آن را اجرا نماید.

همواره ابزار کار را صحیح انتخاب کنید.

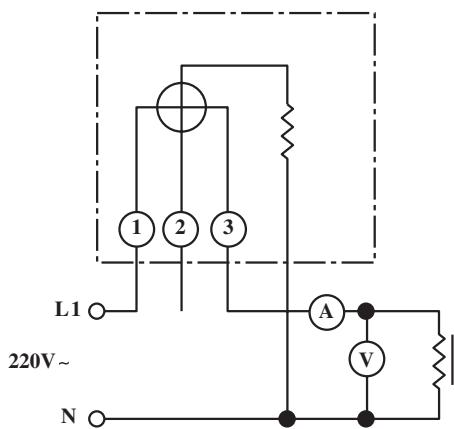

شکل ۷۳-۵- مدار اندازه‌گیری جریان، ولتاژ، توان یک چک لامپ فلورسنت

### ۷-۵-۱- وسایل مورد نیاز

- وات‌متر ۱ عدد
- ولت‌متر ۱ عدد
- سیم افشار ۳ متر
- سیم‌چین ۱ عدد
- انبردست ۱ عدد
- فاز‌متر ۱ عدد
- پیچ و مهره به مقدار مورد نیاز
- لوازم التحریر به مقدار مورد نیاز
- آمپر‌متر ۱ عدد
- چک لامپ فلورسنت ۴۰W
- تابلو کار ۱ عدد
- سیم‌لخت‌کن ۱ عدد
- دم‌باریک ۱ عدد
- آوومتر (مولتی‌متر) ۱ عدد
- میز کار ۱ عدد

### ۷-۵-۲- مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۷۳-۵ بیندید.
- توسط وات‌متر قدرت مفید مدار را اندازه‌گیری کنید.
- توسط آمپر‌متر و ولت‌متر، جریان و ولتاژ مدار را اندازه‌گیری کنید.
- جدول مربوطه را تکمیل کنید.

ولتاژ	..... V
جریان	..... A
توان	..... W

## ۸-۵- کار عملی شماره ۱۷: نصب و در مدار قرار دادن وارمتر و ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.

### ۱-۸-۵- وسایل مورد نیاز

- وارمتر سه فاز چهارسیمه ۱ عدد
- ترانسفورماتورهای جریان ۳ عدد
- ترانسفورماتورهای ولتاژ ۳ عدد
- تابلو کار ۱ عدد
- فازمتر ۱ عدد
- سیم افشار ۵ متر
- آوومتر ۱ عدد
- سیم چین ۱ عدد
- سیم لخت کن ۱ عدد
- انبردست ۱ عدد
- پیچ گوشتشی ۱ عدد
- کلید سه فاز ۱ عدد
- موتور سه فاز ۱ عدد


### ۲-۵- مراحل انجام کار:

- وارمتر سه فاز چهارسیمه را روی تابلوی آزمایش نصب کنید.

■ ترانسفورماتورهای جریان را مطابق شکل ۷۴-۵ به شبکه و وارمتر وصل کنید.

■ ترانسفورماتور ولتاژ را مطابق شکل به شبکه و وارمتر وصل کنید.

■ ثانویه‌ی ترانسفورماتورهای جریان و نقطه‌ی صفر سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه‌ی ترانسفورماتور ولتاژ را به زمین وصل کنید.

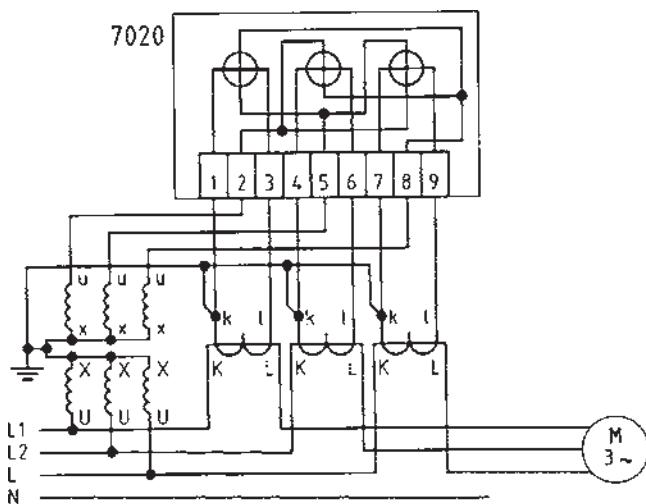


شکل ۵-۷۴
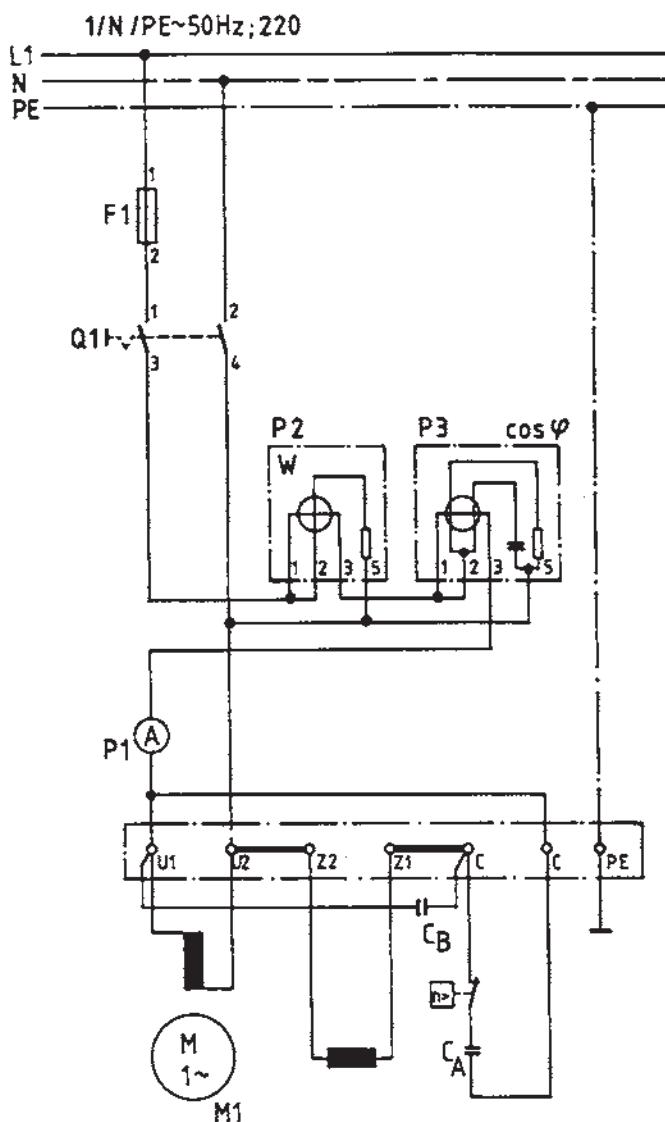
## ۹-۵- کار عملی شماره ۱۸: نصب و در مدار قراردادن کسینوس فی متر و وات متر

اجرای نکات اینمی و انتخاب ابزار صحیح الزامی  
است.

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را  
به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.



الف - شمای مداری

### ۱-۹-۵- وسایل مورد نیاز

- کسینوس فی متر ۱ عدد
- وات متر ۱ عدد
- آمپر متر ۱ عدد
- الکتروموتور تک فاز ۱ عدد
- فیوز ۱ عدد
- سیم افشار ۵ متر
- کلید دو قطبی ۱ عدد
- فاز متر و آوومتر هر کدام ۱ عدد
- ابزار برق یک دست

### ۲-۵- مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۵-۷۵ روی تابلو کار بیندید.
- توان مفید را توسط وات متر  $P_2$  و ضریب قدرت الکتروموتور تک فاز را توسط کسینوس فی متر  $P_3$  اندازه گیری کنید.
- شدت جریان مدار توسط آمپر متر  $P_1$  اندازه گیری کنید.




ب - شمای ظاهری مدار

زمان : ۷ ساعت

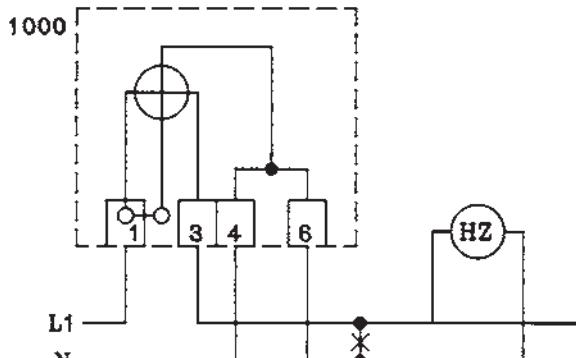
## ۱۰-۵- کار عملی شماره ۱۹: نصب و در مدار قرار دادن کنتور تک فاز و کنتور سه فاز و اندازه گیری انرژی مصرفی و فرکانس

هنگام اجرای کار عملی در کارگاه سکوت را رعایت کنید تا تمرکز کافی داشته باشد.

قبل از شروع کار کلیه نکات اینمی قسمت ۵-۵ را به طور کامل مطالعه و اجرا کنید.



الف - شماي مداری

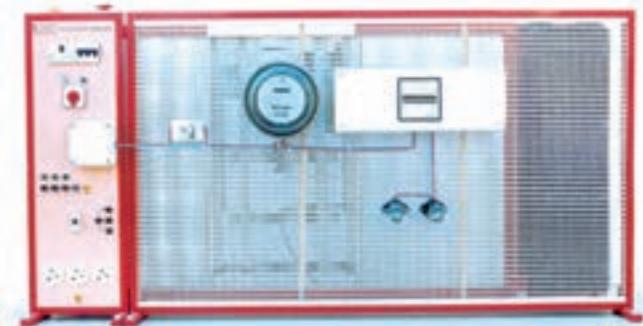

ب - شماي واقعي

شکل ۵-۷۶ - مدار کنتور تک فاز و فرکانس متر

- ۱۰-۵- وسائل مورد نياز**
- کنتور تک فاز ۱ عدد - تابلو کار
  - کنتور سه فاز چهارسيمه
  - لامپ رشته‌اي  $38^{\circ}$  ولت
  - سيم افشار ۵ متر - فازمتر ۱ عدد - آوومتر ۱ عدد -
  - لوازم التحرير يك دست - ابزار برق يك دست - فرکانس متر ۱ عدد
- تذکر: در صورتی که لامپ  $38^{\circ}$  ولت موجود نباشد دو لامپ  $22^{\circ}$  ولت را با هم سري کنيد.


- ۱۰-۵- مراحل انجام کار:**
- مداری مطابق شکل ۵-۷۶
  - انرژی مصرفی لامپ در مدت نیم ساعت را اندازه گیری کنید.

- مداری مطابق شکل ۵-۷۷
- انرژی مصرفی کل لامپ‌ها را توسط کنتور سه فاز چهارسيمه در مدت زمان نیم ساعت اندازه گیری و یادداشت کنید.
- فرکانس متر را وصل کنید و فرکانس شبکه را بخوانيد.



ب - شماي واقعي

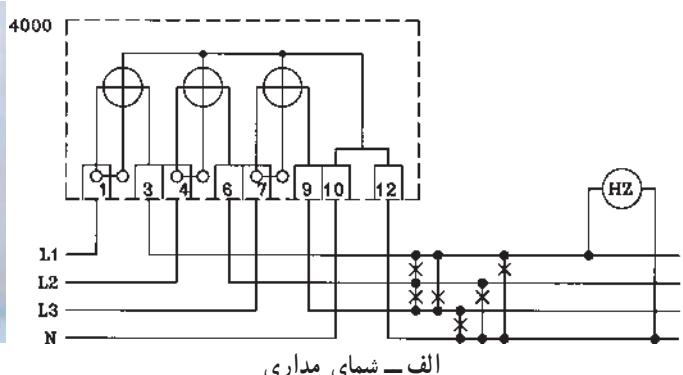شکل ۵-۷۷ - مدار کنتور سه فاز چهارسيمه همراه فرکانس متر



الف - شماي مداری

## آزمون پایانی (۵)

زمان: ۱۵ دقیقه

۱- مفهوم علائم  $\star$  و  $\square$  روی دستگاه‌های اندازه‌گیری الکتریکی چیست؟

- الف - دستگاه با ولتاژ ۲۰۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
- ب - دستگاه با ۲۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه با آهنربای دائم و قاب‌گردان
- ج - دستگاه اندازه‌گیری الکترومغناطیسی، دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی
- د - دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی با ۲۰۰ ولت آزمایش شده، دستگاه اندازه‌گیری الکترومغناطیسی

۲- علائم  $\cos\varphi$ ،  $\square$ ،  $\text{Hz}$  به ترتیب چه نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری را نشان می‌دهند؟

- الف - فرکانس متر، وات متر، کسینوس فی متر
- ب - فرکانس متر، کتتور، کسینوس فی متر
- ج - ضریب قدرت‌سنج، فرکانس متر، انرژی سنج
- د - ضریب قدرت‌سنج، وات متر، فرکانس متر

۳- علائم  $\omega$ ،  $\dot{\omega}$ ،  $\ddot{\omega}$  به ترتیب چه نوع دستگاه‌های اندازه‌گیری است؟

- الف - با سیم حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
- ب - مبدل حرارتی، الکترودینامیکی، الکترواستاتیکی
- ج - مبدل حرارتی، الکترواستاتیکی، الکترودینامیکی
- د - سیم حرارتی، الکترواستاتیکی، ویراسیونی

۴- کدام یک از دستگاه‌های اندازه‌گیر فقط جریان مستقیم را اندازه‌گیری می‌کند؟

- الف - قاب‌گردان و آهنربای دائم
- ب - الکترودینامیکی
- ج - الکترواستاتیکی
- د - اندوکسیونی

۵- دستگاه اندازه‌گیری الکترودینامیکی دارای ..... است.

- الف - دو قاب‌گردان و یک سیم پیچ ثابت
- ب - یک قاب‌گردان و یک سیم پیچ گردان
- ج - دو قاب‌گردان صلیبی
- د - یک قاب‌گردان و یک سیم پیچ ثابت

۶- برای اندازه‌گیری توان خازن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف - فرکانس متر
- ب - ولت‌متر و آمپر‌متر
- ج - وات‌متر
- د - وارمتر

۷- در صورتی که کسینوس فی‌متر در مدار اهمی خالص قرار گیرد، چه عددی را نشان می‌دهد؟

- الف - یک
- ب - صفر
- ج - بی‌نهایت
- د -  $0/5$

۸- ترانسفورماتور اندازه‌گیری جریان

- الف - ترانسفورماتور افزاینده است.
- ب - ترانسفورماتور کاهنده است.
- ج - مبدل توان است.
- د - مبدل فرکانس است.


۹- مکانیزم کار کنتور جریان متناوب کدام است؟

- الف - اندوکسیونی
- ب - الکترودینامیکی
- ج - الکترواستاتیکی
- د - ویراسیونی

۱۰- به چه دلیلی یک سر سیم پیچ ثانویه‌ی ترانسفورماتور جریان را به زمین وصل می‌کند؟

- الف - جهت حفاظت ترانسفورماتور جریان
- ب - جهت حفاظت شخص
- ج - جهت ازدیاد جریان بار
- د - جهت حذف تلفات در ترانسفورماتور

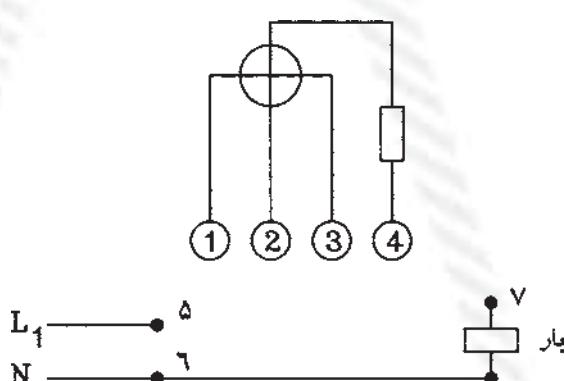۱۱- شکل زیر دیاگرام وات‌متر را نشان می‌دهد. برای تکمیل مدار، اعداد به چه ترتیبی باید به هم وصل شوند؟




الف - (۵ به ۱ و ۳)، (۶ به ۴)، (۲ به ۷)

ب - (۵ به ۱)، (۶ به ۲ و ۳)، (۷ به ۴)

ج - (۲ به ۵)، (۶ به ۱ و ۴)، (۷ به ۳)

د - (۵ به ۱ و ۲)، (۶ به ۴)، (۷ به ۳)

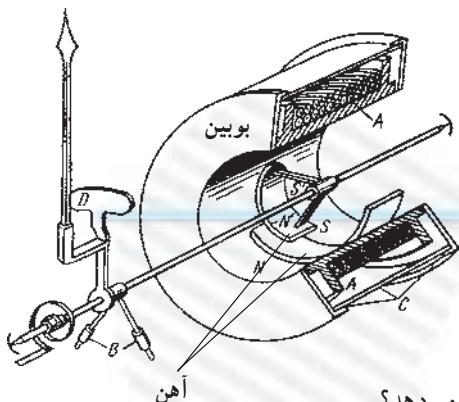۱۲- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد.




الف - آهن نرم گردان

ب - الکترودینامیکی

ج - الکترواستاتیکی

د - اندوکسیونی

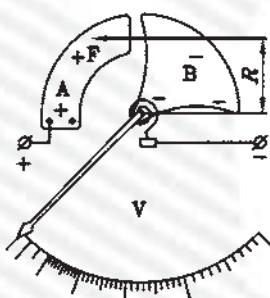۱۳- شکل زیر مکانیزم چه نوع دستگاه اندازه‌گیری را نشان می‌دهد؟




الف - الکترودینامیکی

ب - الکترواستاتیکی

ج - آهن نرم گردان

د - اندوکسیونی

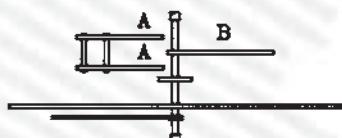

۱۴- فرکانس متر ارتعاشی دارای ..... است.

الف - عقرهای متصل به آهن نرم گردان

ب - تعدادی تیغه‌های فولادی با فرکانس خودی متفاوت

ج - عقرهای متصل به بوین گردان

د - تعدادی تیغه‌های فولادی متصل به آهنربای دائم

۱۵- خطای سنجش عبارتست از مقدار


الف - واقعی منهای عدد آخر صفحه‌ی مدرج

ب - سنجیده شده ضرب در عدد آخر صفحه‌ی مدرج

ج - سنجیده شده منهای مقدار حقيقی

د - حقيقی بهاضافه‌ی مقدار سنجیده شده

زمان : ۲ ساعت

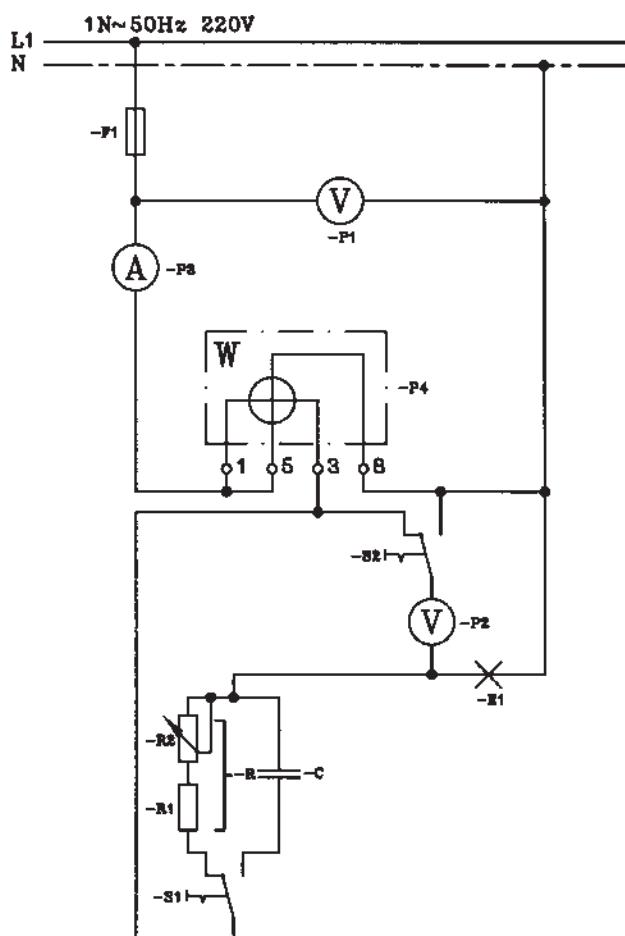

هنگام اندازه‌گیری مراقب باشید در خواندن مقادیر اشتباه نکنید.

## ۱۱-۵-۱ آزمون پایانی عملی (۵)

### ۱۱-۵-۱-۱ وسایل مورد نیاز

- ۱ عدد فیوز ۶ آمپر و اجزای آن ( $F_1$ )
- ۲ عدد کلید دوطرفه ( $S_1$  و  $S_2$ )
- ۱ عدد خازن ۹ میکروفاراد ( $C$ )
- ۲ عدد خازن موازی هر کدام  $4/5$  میکروفاراد یا سریچ لامپ ( $E_1$ )
- ۱ عدد مقاومت  $10\Omega$ ،  $1A$  ( $R_1$ )
- ۱ عدد پتانسیومتر  $1/5A$ ،  $16\Omega$  ( $R_2$ )
- ۲ عدد ولت‌متر ( $P_1$  و  $P_2$ )
- ۱ عدد آمپر‌متر ( $P_3$ )
- ۱ عدد وات‌متر ( $P_4$ )
- ۱ عدد اهم‌متر

لامپ  $110V$  و  $60W$

### ۱۱-۵-۲ مراحل انجام کار:

■ مداری مطابق شکل بیندید.

### ■ ولتاژ، توان، شدت جریان مدار را مطابق جدول ۱

اندازه‌گیری کنید و جدول را تکمیل کنید.

■ از اندازه‌گیری که در جدول ۱ به دست آمده، مقادیر

جدول شماره ۲ را محاسبه کرده و جدول را تکمیل کنید.

جدول ۱

حالت سری	مقاومت $R$	خازن $C$
بر حسب $V$ (ولت)		
بر حسب $W$ (وات)		
بر حسب $A$ (آمپر)		
بر حسب $V$ (ولت) $U_{E1}$		
بر حسب $V$ (ولت) $U_R$		
بر حسب $V$ (ولت) $U_C$		

## جدول ۲

حالت سری	مقاومت $R$	خازن $C$
$\Omega$ بحسب $R_{E1}$		
حالت سری بحسب $R$		
$\mu F$ بحسب $C$		
ضریب قدرت $\cos\varphi$		
زاویه فاز $\varphi$		

توضیح: برای اندازه‌گیری‌های مختلف از کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  استفاده کنید.

با وصل کلید  $S_1$  به طرف راست یا به طرف چپ، لامپ یک بار با خازن و یک بار با مقاومت سری می‌شود.

ارزیابی آزمایش‌ها:

- ۱- با کدام نوع از حالات مدار سری توان اکثیرو کمتر است؟
- ۲- اگر ظرفیت خازن کاهش یابد، ولتاژ دو سر لامپ چه تغییری می‌کند؟

پاسخ‌های ۱ و ۲:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## واحد کار ششم

380/220V 50Hz

### حافظت اشخاص و ابزار


#### هدف کلی

به کارگیری وسایل حفاظت الکتریکی اشخاص و دستگاههای الکتریکی و نصب و سیمکشی آنها

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- کارکرد وسایل و سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را توضیح دهد.
- ۲- سیمکشی و نصب دستگاه‌ها و سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را بیان کند.
- ۳- سیستم‌های حفاظت الکتریکی شخص را اجرا کند.

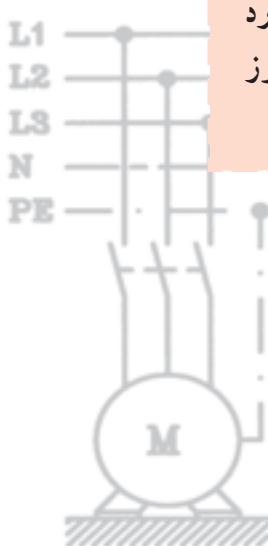حفاظت الکتریکی از مواردی است که اگر مورد اجرا گذاشته نشود، علاوه بر خسارات مالی، بروز حوادث ناگوار از بعد انسانی را نیز در بر دارد.



## پیش آزمون (۶)

زمان: ۱۵ دقیقه

۱- عبور  $10^{18} / 28 \times 6$  الکترون از مقطع هادی در عرض یک ثانیه تعریف واحد کدام کمیت الکتریکی است؟

الف - کولن

ب - آمپر

ج - ولت

د - وات

د - mho (مو)

$\Omega \text{mm}^2$

۲- واحد هدایت الکتریکی کدام است؟

الف -  $\Omega$

ب -  $\Omega \cdot \text{cm}$


۳- در مدار زیر مقاومت  $R$  چقدر است؟

الف -  $2\Omega$

ب -  $3\Omega$

ج -  $5\Omega$

د -  $4\Omega$

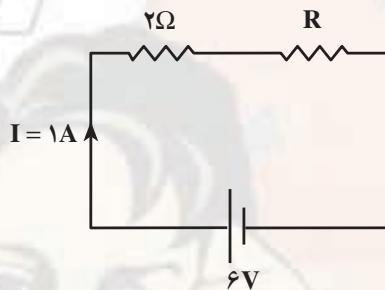


۴- در مدار شکل زیر ولتاژ  $V_3$  چقدر است؟

الف -  $16V$

ب -  $8V$

ج -  $3V$

د -  $10V$

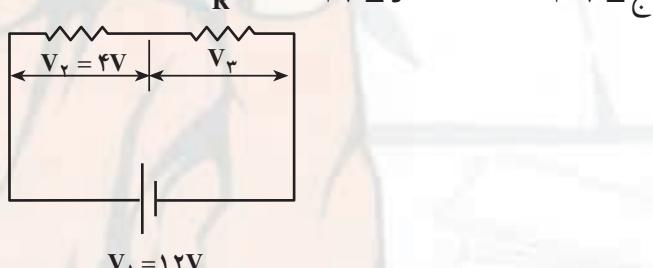

$V_1 = 12V$

۵- اگر دو مقاومت به صورت سری به هم وصل شوند

الف - هر دو آنها باید یک مقدار مقاومت داشته باشند.

ب - ولتاژ بین هر کدام از آنها باید یکسان باشد.

ج - باید مقاومت‌های متفاوتی داشته باشند.

- 
- د - فقط یک مسیر جریان برای هر دو مقاومت وجود دارد.
- ۶- برای حفاظت شخص در مقابل اتصال بدن از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
- الف - کلید FI      ب - رله‌ی حرارتی      ج - رله‌ی مغناطیسی      د - فیوز
- ۷- ترانسفورماتور ایزوله در چه نوع حفاظتی به کار می‌رود؟
- الف - حفاظت زمین      ب - حفاظت دستگاهها      ج - حفاظت شخص
- د - هر سه مورد
- ۸- برای حفاظت دستگاه‌های الکتریکی در مقابل اتصال کوتاه از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف - رله‌ی حرارتی      ب - رله‌ی مغناطیسی      ج - کلید FI      د - هر سه
- ۹- برای حفاظت دستگاه‌های الکتریکی در مقابل اضافه‌بار از چه وسیله‌ی حفاظتی استفاده می‌شود؟
- الف - کلید FI      ب - فیوز      ج - رله حرارتی      د - رله مغناطیسی
- ۱۰- علامت IP روی دستگاه‌های الکتریکی چیست؟
- الف - حفاظت ملی      ب - حفاظت پین‌المللی      ج - اسب بخار
- د - جریان و توان الکتریکی

## ۱-۶- دلایل و شرایط ایجاد برق‌گرفتگی

استفاده روزافزون انرژی الکتریکی باعث افزایش حوادث برق‌گرفتگی شده است. برخی از حوادث الکتریکی مستقیم یا غیرمستقیم موجب از دست رفتن زندگی انسان می‌شود. خطرات الکتریکی به چشم دیده نمی‌شوند، یک سیم برق‌دار با یک سیم برق از نظر ظاهری تفاوتی ندارند. و از طرفی انسان نیز دچار اشتباه می‌شود.

برق‌گرفتگی می‌تواند در عرض چند ثانیه منجر به مرگ شود. بنابراین پیشگیری از حوادث برق‌گرفتگی و رعایت اصول حفاظت و ایمنی می‌تواند حوادث ناشی از کار را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد.

به دو دلیل برق‌گرفتگی ایجاد می‌شود:

- علل ناشی از فقدان تجهیزات و وسایل حفاظتی
- علل شخصی، نظری نداشتن آموزش کافی و لازم، به کاربردن روش‌های ناصحیح، مناسب‌بودن اعضای بدن شخص نسبت به نوع و ماهیت کار محوله، عدم آشنایی یا سهل‌انگاری. برای کاهش امکان برق‌گرفتگی افراد از سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شود. سیستم‌های ایمنی بسیار متنوع هستند و هر کدام دارای خصوصیاتی می‌باشند که به شرح آن‌ها می‌پردازم.

## ۲-۶- سیستم حفاظت توسط سیم زمین

در این سیستم به منظور حفاظت از جان تمامی افراد و کارکنانی که از وسایل، ابزارها و دستگاه‌های برقی استفاده می‌کنند در برابر برق‌گرفتگی اقدامات زیر انجام می‌شود.

الف - نقطه نول سیم پیچ مولدات برق در نیروگاه‌های برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ ترانسفورماتور در پست‌های برق سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خط و در خطوطی به طول بیش از ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا و انتهای خط در هر فاصله ۲۰۰ متری به الکترود سیم زمین مربوطه متصل می‌شود که این سیستم به‌طور کلی اتصال زمین سیستم نامیده می‌شود.

ب - بدنه یا محفظه فلزی کلیه وسایل، ابزار، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و تابلوهای برقی و همچنین اسکلت و اجزای فلزی داخلی هریک، که حامل جریان برق نمی‌باشد، به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوطه وصل می‌شود. این سیستم به‌طور کلی

اتصال زمین وسایل نامیده می‌شود.

- اتصال زمین در نیروگاه‌ها و پست‌های برق، اتصال زمین وسایل و همچنین اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کاملاً از یکدیگر جدا بوده، استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی‌باشد.

- در ساختمان‌هایی که مجهز به حفاظت برق‌گیر می‌باشند، سیم اتصال زمین مربوط به برق‌گیر باید از سیستم اتصال زمین تأسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار قوی ساختمان کاملاً جدا شود و در اتصال زمین مشترک استفاده نشود.

- هادی‌های اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی اتصال زمین باید در صورت امکان از سسمه مسی حلقه‌ای به ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن از سیم مسی لخت نیز بلامانع است. در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم‌های فاز و نول کاملاً در یک لوله کشیده شوند مانند سیم کشی سیستم روشنایی و پریزهای برق یک فاز و نول و یا سه فاز و نول و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم‌های فاز و نول باشد.

- در صورتی که سیم اتصال زمین با سیم‌های فاز و نول کاملاً در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابل‌های معمولی و یا سیم‌های چندرشته قابل انعطاف ارتباطی، مانند سیم اطی برقی، کتری برقی، سماور برقی، توستر برقی، یخچال، ماشین لباسشویی و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیم‌های فاز و نول باشد.

در کابل‌هایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز می‌باشد سطح مقطع اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد.

- در صورتی که برای اتصال زمین وسایل و ماشین‌آلات برقی و همچنین تابلوهای فرعی و اصلی وغیره از سیم یا شینه جداگانه‌ای استفاده شود، سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کابل اصلی دستگاه‌های مربوط یکسان باشد. مشروط بر این که سطح مقطع سیم نول از ۱۹ میلی مترمربع کمتر نباشد.


- برای کابل‌هایی با سیم نول به مقطع کمتر از ۱۶ میلی مترمربع باید سطح مقطع سیم اتصال زمین ۱۶ میلی مترمربع منظور شود.

— سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با الکترودهای مختلف و سیم یا تسمه رابط بین شبکه اتصال زمین و چاه اتصال زمین


### ۱-۲-۶- زمین کردن توسط میله، لوله و صفحه مسی

چاه ارت و قراردادن سیم اتصال زمین بر روی دستگاههای الکتریکی میزان خطر برق گرفتگی را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

— الکترود اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی به قطرهای ۱۳، ۱۶، ۲۰، ۲۵ میلی‌متر و به طول  $1/20$  متر قابل کوبیدن مستقیم در زمین و همچنین قابل امتداد بهوسیله سرهم کردن دو، سه و یا چهار میله به کمک بوشن مخصوص (شکل ۱-۶).

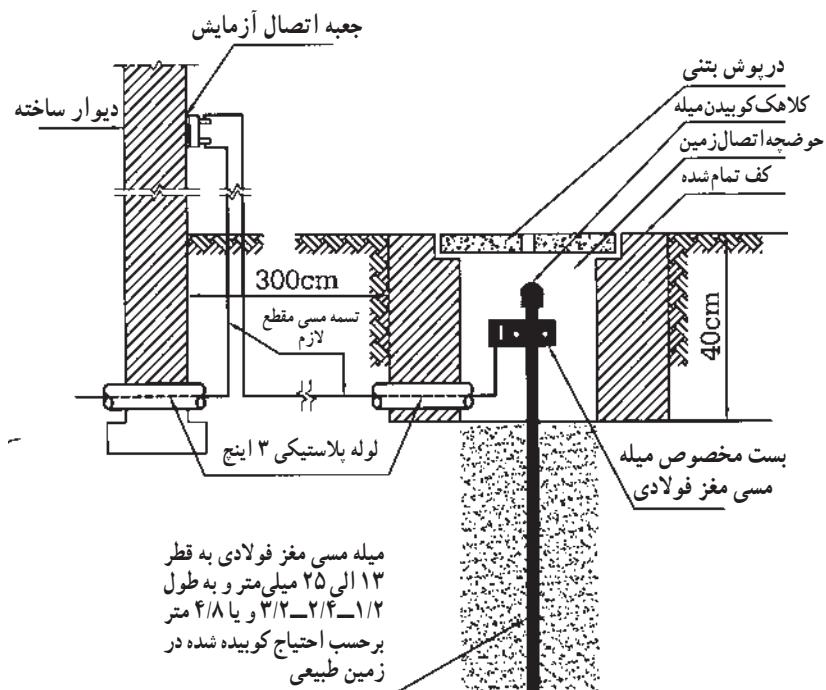

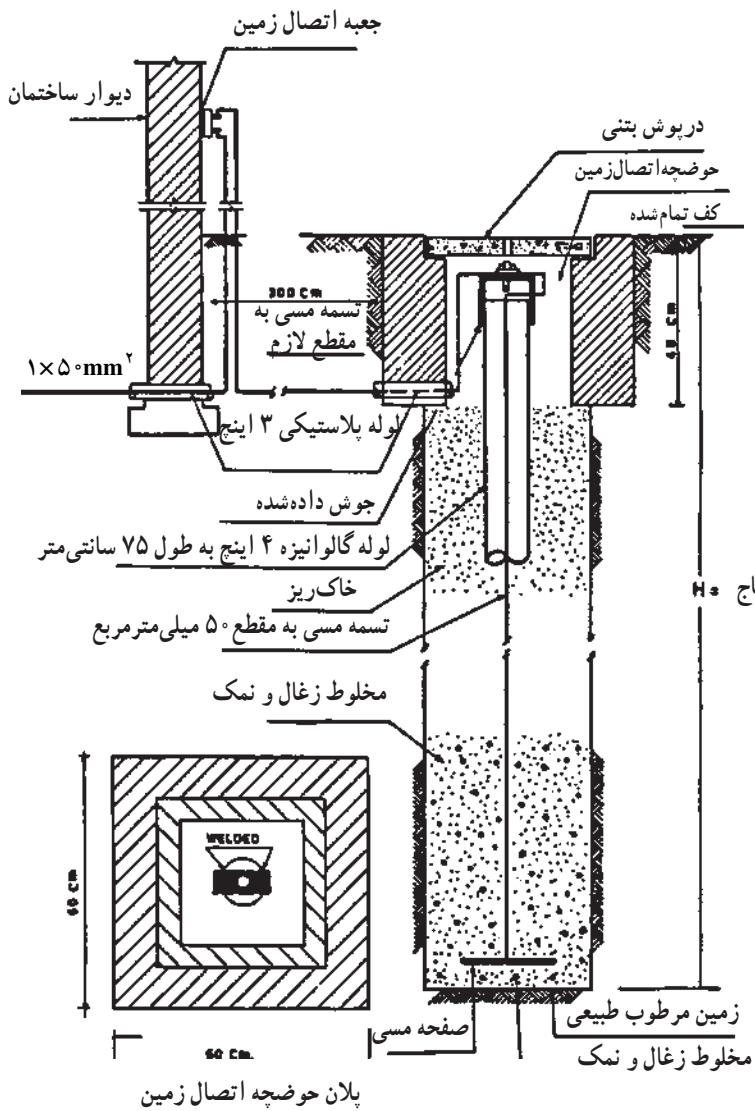شکل ۱-۶- جزیيات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود میله مسی مغز فولادی




الف - شمای کلی سیستم اتصال زمین نوع صفحه مسی

- الکترود اتصال زمین نوع صفحه مسی تخت از ورق  $700 \times 700 \times 700$  میلیمتر یا مشبک به ابعاد  $700 \times 700 \times 700$  میلیمتر ساخته شده از تسممه مسی  $3 \times 25$  میلیمتر (شکل ۲-۶).



ب - الکترود اتصال زمین از ورق مسی  $3 \times 700 \times 700$  میلیمتر

برحسب احتیاج  $H =$

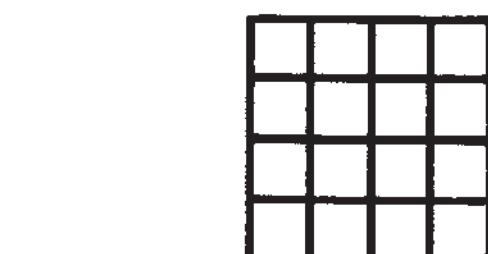

ج - الکترود اتصال زمین مشبک  $700 \times 700$  میلیمتر از تسممه مسی  $3 \times 25$  میلیمتر




د - اتصال صفحه الکترود به سیم لخت مسی




ه - اتصال صفحه الکترود به تسممه مسی

شکل ۲-۶ - جزیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت با مشبک

– الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای پرسی با لوله مخصوص پرس شده به قطر ۳۸ میلی‌متر و به طول ۲/۵ متر به انصمام لوله امتداد و کلید اتصالات مربوطه (شکل ۳-۶).

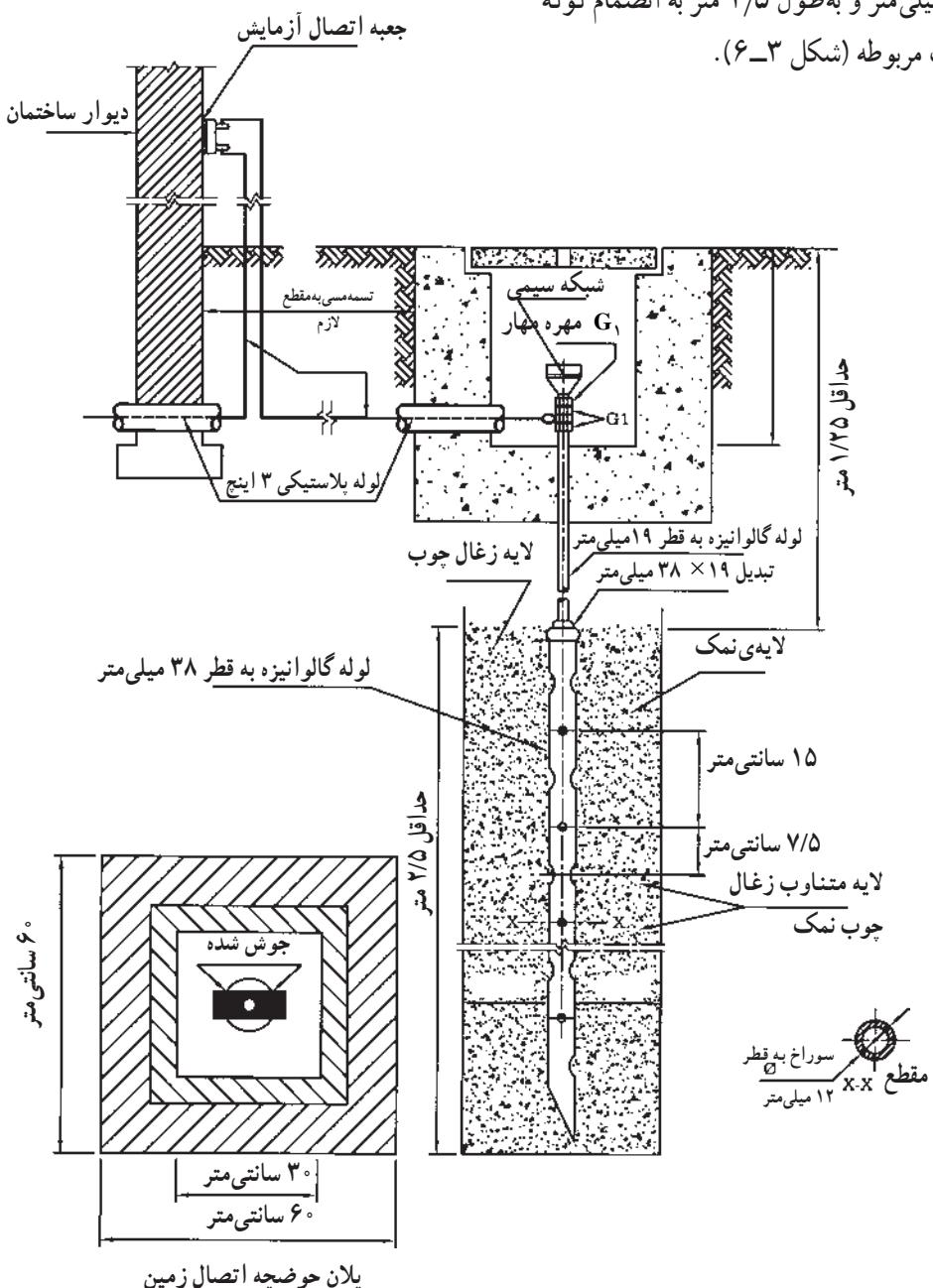

شکل ۳-۶. جزئیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود نوع لوله‌ای پرسی

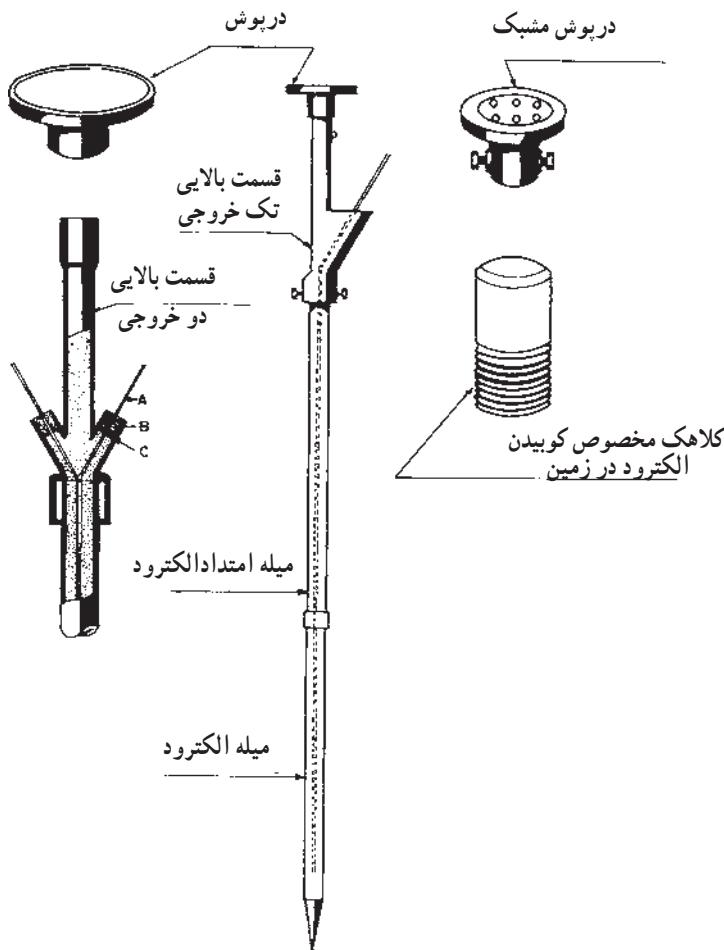

شکل ۴-۶- الکترود اتصال زمین - نوع لوله‌ای قابل کوییدن در زمین

- الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای با قطر ۳، ۴ و ۵ سانتی‌متر و به طول تقریبی ۱/۵ متر قابل کوییدن مستقیم در زمین و همچنین قابل امتداد بهوسیله لوله‌های مخصوص امتداد با ابعاد فوق بانضم کلیه اتصالات و ملحقات (شکل ۴-۶).

برای کوییدن اتصال زمین از نوع لوله‌ای می‌بایستی از روش‌های تکنیکی خاص استفاده کرد.


- از سیستم لوله‌کشی آب شهر می‌توان به عنوان الکترود اتصال زمین استفاده کرد، مشروط براین که کلیه قسمت‌های شبکه و انشعاب لوله‌کشی از جنس لوله فولادی باشد. چون در حال حاضر در شهر برای آبرسانی به ساختمان‌ها از لوله‌های PVC و سیمانی استفاده می‌شود استفاده از لوله‌کشی آب خطرناک و غیراستاندارد می‌باشد و نباید توصیه شود.

**۴-۲- نصب الکترودهای اتصال زمین:**  
الکترودهای نوع میله مسی مغز فولادی و یا لوله‌ای قابل کوییدن، باید به کمک کلاهک مخصوص مستقیماً در زمین کوییده شود. در صورت نیاز به ازدیاد طول الکترود باید پس از کوییدن طول کامل میله یا لوله اوّلیه، که دارای نوک فولادی تیز است، در زمین، یک سر میله یا لوله دوم به وسیله بوشن مخصوص به انتهای میله یا لوله اوّل متصل و سپس با کمک کلاهک مخصوص کوییدن، که به سر دیگر میله یا لوله دوم وصل می‌شود، بقیه طول الکترود نیز در زمین کوییده شود (شکل ۴-۶).

برای نصب الکترودهای لوله‌ای ساده لوله‌ای پرسی و یا

حداکثر مقاومت مجاز سیستم زمین معمولاً  $4\text{ در بعضی مواقع ۲ اهم می باشد.}$



صفحه مسی تخت و مشبک باید، چاهی به عمق لازم تا رسیدن به رطوبت طبیعی زمین کنده و سپس ته چاه تا ارتفاع  $15\text{ متر}$  سانتی متر با مخلوطی از نمک و خاکه زغال پر و تسطیح شود، آن گاه الکترود در داخل چاه قرار داده شده و در اطراف و روی آن تا ارتفاع حدود دو متر با مخلوطی از نمک و خاکه زغال پر، و ارتفاع باقی مانده چاه نیز با خاک حاصله از کندن آن مجدداً پر شود. ریختن مخلوط نمک و خاکه زغال در چاه و پر کردن آن با خاک باید یک جا انجام شود بلکه بایستی در قشرهای مختلف (هر قشر  $5\text{ سانتی متر}$ ) ریخته شده و به کمک آب دادن پس از نشست کامل هر قشر ریخته شده قشر بعدی ریخته شود (شکل ۶-۵).

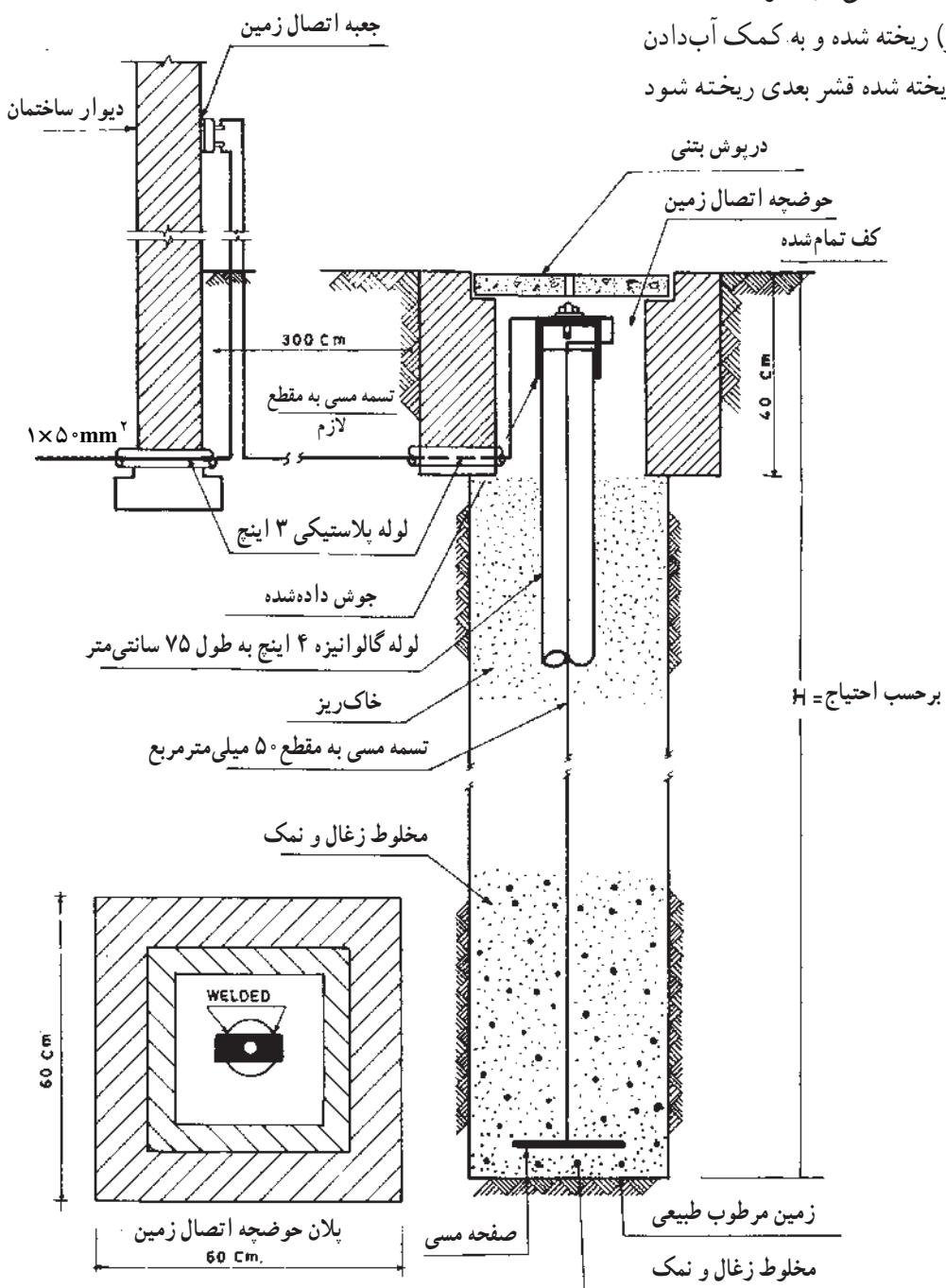

شکل ۵-۶- نصب الکترود و پر کردن چاه اتصال زمین

در مواردی که با نصب یک الکترود مقاومت مورد نظر حاصل نشده و احتیاج به نصب چندین الکترود باشد، اولاً فاصله نصب بین هر دو الکترود باید کمتر از دو برابر طول الکترود (میله‌ای یا لوله‌ای)، یا عمق چاه باشد.

ثانیاً کلیه الکتروودها باید تسممه مسی  $25 \times 3$  میلی‌متر به یکدیگر متصل شود. حداکثر مقاومت مجاز سیستم زمین معمولاً ۴ و در بعضی مواقع ۲ اهم می‌باشد. برای سهولت در امر نگهداری و بازرسی سیستم اتصال زمین بعد از نصب و جلوگیری از پوسیدن و مفقود شدن محل نصب الکترود باید در بالای هر الکترود حوضچه‌ای با دربوش مناسب ساخته شود (شکل ۶-۵).

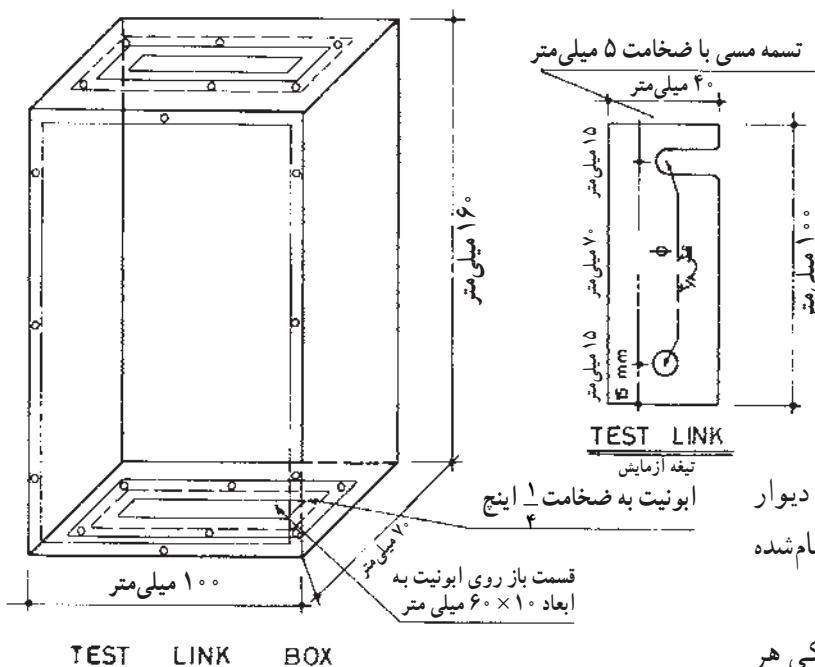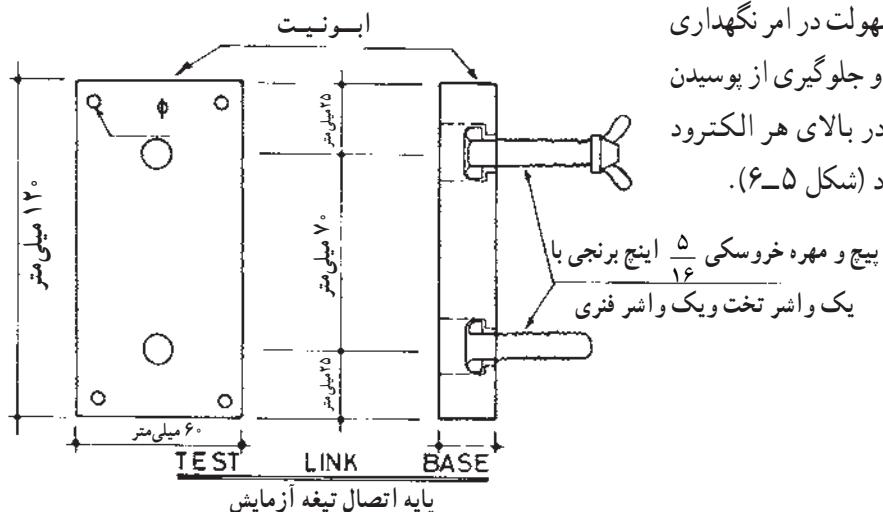

شکل ۶-۶- جعبه آزمایش سیستم اتصال زمین


جعبه اتصال آزمایش باید در روی سطح نزدیکترین دیوار به الکترود مربوط و در ارتفاع حداقل  $1/5$  متر از کف تمام شده زمین نصب شود (شکل ۶-۶).

به منظور سهولت در امر آزمایش مقاومت الکتریکی هر الکترود اتصال زمین به طور جداگانه، بعد از نصب و یا در زمان بهره‌برداری، باید برای هر الکترود اتصال زمین یک جعبه اتصال آزمایش پیش‌بینی و نصب شود (شکل‌های ۶-۱ الی ۶-۵).


جزئیات ساختار جعبه اتصال آزمایش در شکل (۶-۶) نشان داده شده است.

گرفتن هرگونه انشعاب از هادی‌های اتصالی بین الکترود و جعبه اتصال آزمایش به هیچ وجه جایز نبوده و کلیه انشعابات و تشکیل حلقه شبکه سیستم اتصال زمین و غیره باید بعد از جعبه اتصال آزمایش انجام شود.

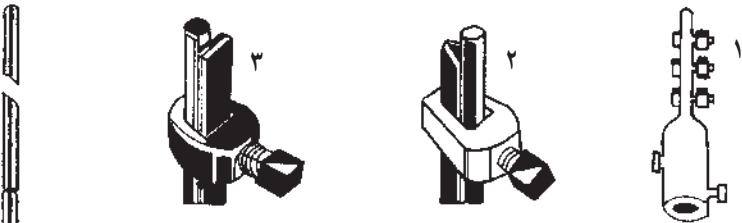برای اتصال تسمه مسی و یا سیم مسی لخت به الکترود اتصال زمین باید از بست‌ها و کالبشوهای مناسب با نوع الکترود استفاده شود (شکل ۶-۷).



۱، ۲ و ۳—بست‌های مختلف تسمه به الکترود

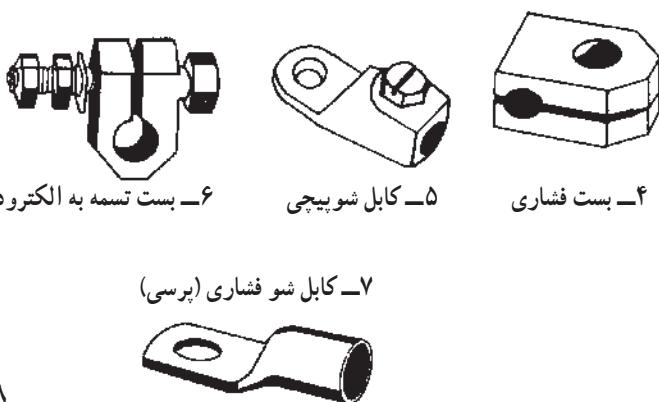

۸—الکترود اتصال زمین  
میله مسی مغز فولادی

شکل ۶-۷

هادی‌های شبکه اتصال زمین اعم از تسمه مسی و سیم مسی لخت باید حتی المقدور به صورت روکار و قابل رؤیت و دسترسی نصب شود.

برای نصب هادی‌های شبکه سیستم اتصال زمین به دیوار، سقف و کف ساختمان و یا در کانال باید از بست‌های مخصوص از جنس مس یا برنج استفاده شود.

در صورت عدم امکان کوبیدن الکترود و کندن چاه به علت سنگلاخی بودن زمین ممکن است با نصب تسمه مسی  $25 \times 3$  میلی‌متر در عمق  $30^{\circ}$  الی  $50$  سانتی‌متری زمین به صورت حلقه یا شبکه به طول لازم تا حد حصول به حداقل مقاومت مجاز مورد نظر، سیستم اتصال زمین لازم ایجاد شود.


برای حصول اطمینان از عدم تجاوز از حداقل مقاومت مجاز الکترود اتصال زمین نصب شده، کلیه الکترودها باید پس از

به منظور اطمینان از سالم بودن سیستم اتصال زمین حداقل بایستی در هرسال یکبار صحت سیستم آزمایش شود.

انجام عملیات نصب با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دقیقاً آزمایش و مقاومت آنها اندازه‌گیری شود.

به منظور حصول اطمینان از متصل بودن کابل شبکه اتصال زمین، بعد از عملیات نصب، کلیه شبکه اتصال زمین باید با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص دقیقاً آزمایش و مقاومت آن اندازه‌گیری شود.

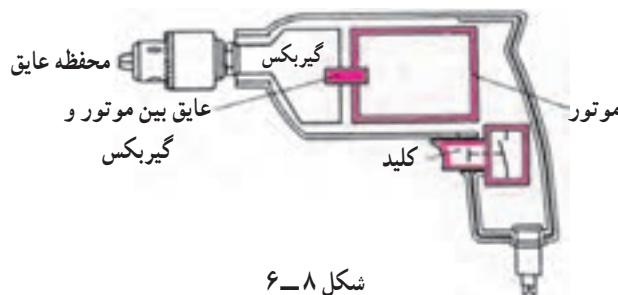
آزمایش‌های فوق در زمان بهره‌برداری نیز باید حداقل سالی یک‌بار تکرار شود.



### ۳-۶- حفاظت توسط عایق‌کاری

در این نوع حفاظت تمام قسمت‌های دستگاه که امکان تماس با آن وجود دارد عایق‌کاری می‌شود. در مورد دستگاههایی که ساکن هستند می‌توان کف زمین و یا دیوارها را عایق‌کاری نمود. علامت مشخصه حفاظت توسط عایق قدیم جدید می‌باشد.

IEC

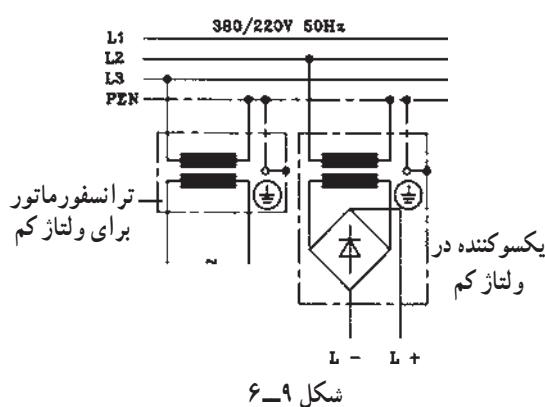


### ۴-۶- حفاظت توسط ولتاژ کم

در حفاظت توسط ولتاژ کم از ترانسفورماتور کاهنده با دو سیم پیچ مجزا استفاده می‌شود. ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور باید کمتر از ۴۲ ولت باشد. استفاده از اتوترانسفورماتور در این نوع حفاظت مجاز نمی‌باشد. دستگاههایی که با ولتاژ کم حفاظت می‌شوند، برای سیم حفاظتی به ترمینال احتیاج ندارند و مدار جریان آنها را نباید به زمین یا سیم نول و یا به دستگاههایی که با ولتاژ بالا کار می‌کنند وصل کرد.


## ۵-۶_ حفاظت توسط ترانسفورماتور جداکننده

در این نوع حفاظت از ترانسفورماتور با دو سیم پیچ مجزای یک به یک و یا کاهنده استفاده می شود که ولتاژ خروجی آن بیش از ۴۲ ولت است. در ترانسفورماتور یک به یک ولتاژ ثانویه برابر ولتاژ شبکه است. ترانسفورماتور، ولتاژ تغذیه مصرف کننده را از نظر الکتریکی از شبکه جدا می کند. به ثانویه ترانسفورماتور حفاظتی اتصال بیش از یک مصرف کننده مجاز نمی باشد، زیرا در صورت اتصال بدنه همزمان دو مصرف کننده احتمال خطر برق گرفتگی وجود خواهد داشت. ثانویه این نوع ترانسفورماتور نبایستی اتصال زمین داشته باشد.

شکل ۶-۱۰

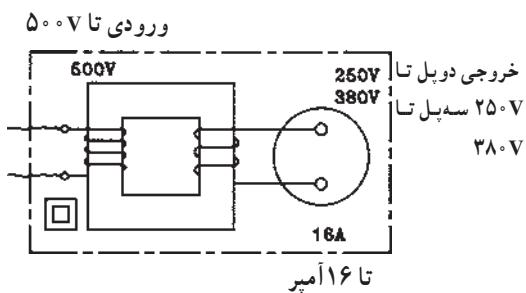

دو شاخه با سیستم زمین

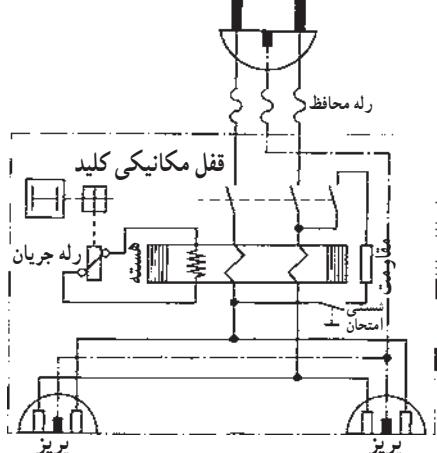

شکل ۶-۱۱

هنگامی که بار نامتقارن است از سیم نول جریان عبور می کند.

## ۶-۶_ حفاظت توسط کلید خطای جریان (FI)

کلید خطای جریان (FI) برای حفاظت شخص در مقابل ولتاژهای تماس به کار می رود.

اصول کار این کلید بدین ترتیب است که دو هادی با جریان هایی در جهت مخالف هم و یکسان در داخل یک هسته آهند که روی آن سیم پیچی تعییه شده قرار گرفته اند. میدان های حاصله از آن ها در هسته، مخالف هم بوده و هم دیگر را خنثی می کنند. درنتیجه در سیم پیچ روی هسته نیروی محرکه القا نمی شود.

رله جریان که به سیم پیچ وصل است تحریک نمی شود. در صورتی که از یکی از دوهادی، جریان عبور نکند یا جریان هادی ها یکسان نباشد میدان حاصل باعث ایجاد نیروی محرکه در سیم پیچ شده و رله جریانی را که توسط این سیم پیچ روی تغذیه می شود تحریک می کند. این رله، خود می تواند باعث قطع کناتکت های کلید و درنهایت قطع مدار شود.


در نوع سه فاز این کلید تمامی هادی های فازها و نول از داخل هسته عبور می کند و با توجه به این که در این سیستم جریان ها در هر لحظه صفر است ولتاژی در سیم پیچ روی هسته القا نمی شود.

چون در حالت بار نامتعادل از سیم نول جریان عبور می کند، در سیستم های یک فاز و یا سه فاز بایستی سیم نول نیز از داخل هسته آهند عبور داده شود.

در صورتی که یکی از فازهای مصرف کننده به بدنه اتصال

باید در این صورت مجموع جریان‌های لحظه‌ای سه‌فاز و نول در داخل هسته آهنی صفر نشده و میدان مغناطیسی متغیر هسته باعث ایجاد نیروی محرکه در سیم پیچ دور هسته و درنهایت باعث تحریک رله جریان و قطع مدار خواهد شد. برای آزمایش کلید FI از شستی آزمایش روی کلید استفاده می‌شود. با فشار دادن شستی آزمایش اختلاف جریان در سیم‌های داخل کلید ایجاد شده و باعث قطع مدار خواهد شد. در استفاده از این کلید نیز بدنه مصرف کننده؛ بایستی به سیستم زمین حفاظتی مجهر باشند ولی نیازی نیست تا مقاومت زمین به کمتر از ۲ یا ۴ اهم برسد. بلکه این مقاومت معمولاً می‌تواند در حدود چند صد اهم نیز باشد. در صورت عدم وجود سیستم زمین اتصال بدنه موجب قطع کلید خواهد شد و این امر می‌تواند باعث بروز حادثه شود.

شکل ۱۲-۶ مسیر جریان را در مدار کلید FI وقتی که شستی آزمایش را فشار دادیم، نشان می‌دهد، که با خط پرنگ مشخص شده است.

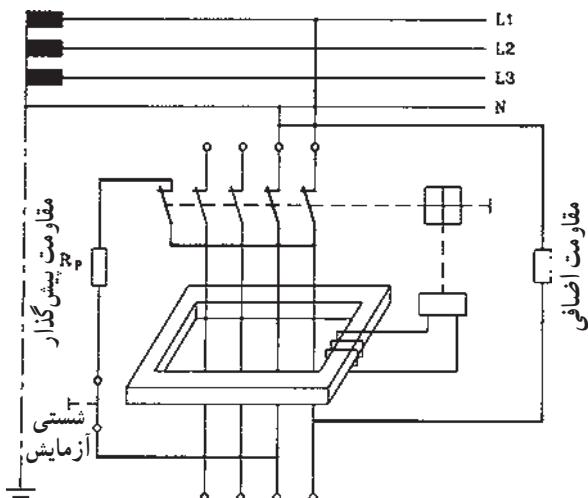

شکل ۱۲-۶



شکل ۱۳-۶

شکل ۱۳-۶ ظاهر کلید FI تک‌فاز را نشان می‌دهد.




شکل ۱۴-۶

شکل ۱۴-۶ کلید FI تک‌فاز پریزدار را نشان می‌دهد.


از کلید FI تک‌فاز پریزدار می‌توانید برای تغذیه یک وسیله استفاده کنید.

شکل ۱۵-۶ ظاهر کلید FI سه‌فاز را نشان می‌دهد.

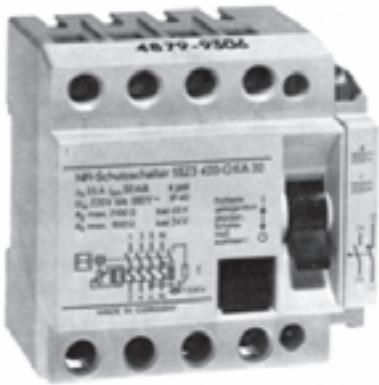

شکل ۱۵


پس از نصب کلید FI حتماً آن را آزمایش کنید تا از صحت عمل آن مطمئن شوید.

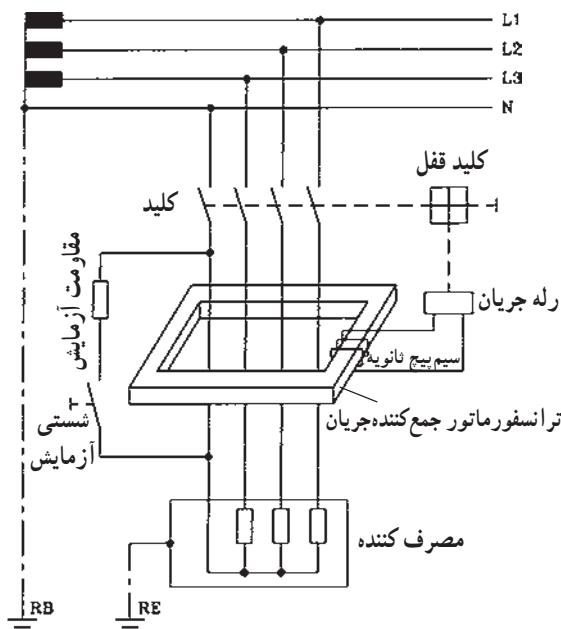

شکل ۱۶

شکل ۱۶-۶ مدار کلید FI سه‌فاز را نشان می‌دهد.

هنگام خرید کلید FI مراقب باشید تا نوع کلید مرغوب و قابل اعتماد باشد.

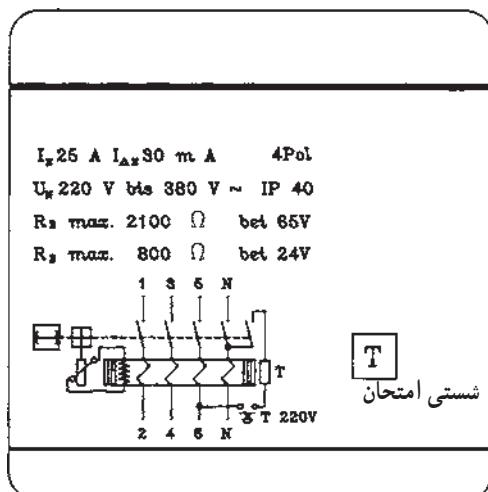

شکل ۱۷

شکل ۱۷-۶ مشخصات روی کلید FI را نشان می‌دهد.

$$FI \text{ جریان نامی کلید } I_N = 25A$$


$$FI \text{ جریان خط } I_{DN} = 30mA$$

$$R_E \text{ مقاومت ماکریم زمین در } 65V = 2100 \Omega$$


$$R_E \text{ مقاومت ماکریم زمین در } 24V = 800 \Omega$$

$4 = چهار کنتاکت کلید FI$

$I_p^4 = 40^\circ \text{ حفاظت بین المللی} = 40^\circ \text{ (دستگاه در برابر نفوذ اجسام جامد با قطر بیش از یک میلی متر حفاظت دارد).}$

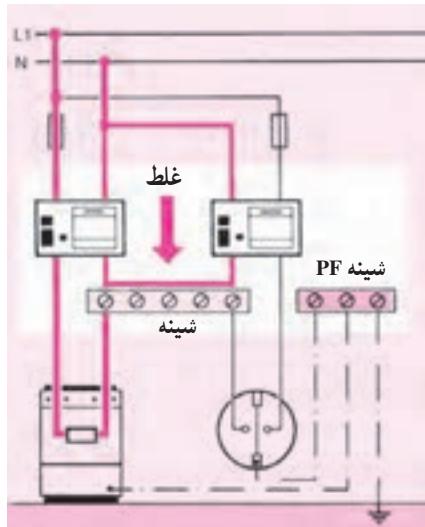

شكل ۱۸-۶ مدار غلط

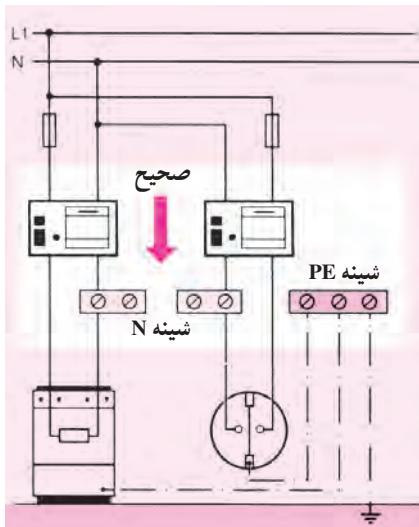

شكل ۱۹-۶ مدار صحیح

در صورتی که از دو کلید FI در مدار مصرف کننده و یک پریز ارتدار استفاده شود بایستی هر مدار، شینه نول (N) جداگانه‌ای داشته باشد زیرا براثر کارکرد مصرف کننده، جریان از داخل کلید FI مربوط به پریز نیز عبور می‌کند و باعث قطع آن کلید می‌شود.

شکل ۱۸-۶ مدار غلط و شکل ۱۹-۶ مدار صحیح دو کلید FI متصل به مصرف کننده را نشان می‌دهد.

مدار نقشه کلید FI معمولاً به وسیله کارخانه سازنده داده می‌شود. با مراجعه به آن نقشه می‌توانید اتصال صحیح کلید را برقرار کنید.

## ۷-۶- کار عملی شماره ۲۰ : نصب و سیم کشی وسایل حفاظت الکتریکی اشخاص توسط کلید FI

قبل از انجام کار به نکات اینمی مطرح شده در قسمت

۴-۲ توجه کنید.


### ۷-۶-۱- وسایل مورد نیاز برای یک نفر

۱ عدد	فیوز سه فاز
۱ عدد	کلید FI
۱ عدد	الکتروموتور سه فاز
۵ متر	سیم افشار نمره $2/5 \text{ mm}^2$
۱ عدد	پیچ گوشته
۱ عدد	انبردست
۱ عدد	سیم چین
۱ عدد	سیم لخت کن
۱ عدد	فاز متر
۱ عدد	آوومتر
۱ عدد	تابلو کار
به مقدار مورد نیاز	پیچ و مهره
۱ عدد	آمپر متر
۱ عدد	ولت متر
۱ عدد	پاناسیومتر مشخصات داده شده
۱ عدد	کلید سه فاز
۱ عدد	متر
۱ عدد	میله ارت

### ۷-۶-۲- مراحل انجام کار:

- مداری مطابق شکل ۶-۲ توسط کلید FI، الکتروموتور سه فاز با اتصال بدنہ الکتروموتور به زمین، وصل کنید.
- فیوزها را بر حسب جریان نامی موتور انتخاب کنید.
- کلید FI را وصل کرده و توسط شستی آزمایش، کلید را امتحان کنید.

- با در نظر گرفتن مسایل حفاظتی اتصال بدنہ در الکتروموتور ایجاد کرده و سپس کلید FI را وصل کنید و قطع شدن کلید FI را آزمایش کنید.

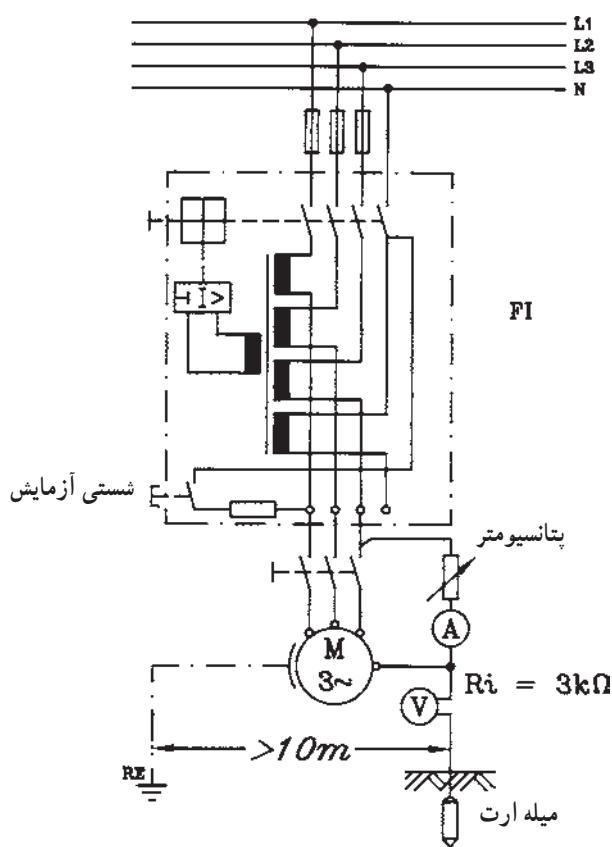

شکل ۶-۲۰

آزمون پایانی (۶)

زمان: ۲۰ دقیقه

- ١- دلایل ایجاد برق گرفتگی کدام است؟
  - الف - فقدان تجهیزات و وسائل حفاظتی
  - ب - کاربرد ناصحیح وسایل
  - ج - نداشتن آموزش کافی و لازم
  - د - هر سه

- کلید FI به چه منظوری استفاده می شود؟
  - الف - حفاظت شخص در مقابل اتصال بدنه
  - ب - حفاظت وسایل الکتریکی در مقابل اتصال
  - ج - حفاظت وسایل الکتریکی در مقابل اتصال
  - د - هر سه مورد

- ولتار عیب چیست؟
  - ولتاری که دستگا
  - ولتاری که در اثر ی
  - قسمتی از ولتار عیب
  - هر سه

- ۴- تمام بدنه دستگاه را در چه نوع حفاظتی عایق می کنند؟

الف - عایق کردن  
ب - توسط ترانسفورماتور ۱ به ۱

- ج - توسط رله حرارتی د - توسط رله مغناطیسی


- ۵- ترانسفورماتور ایزوله برای چه نوع حفاظتی به کار می‌رود؟

- الف - شخص**      **ب - زمين**


- ج - دستگاہ

- ۶- شکا، مقابا، حه نه و کلید، است؟

- الفصل السادس

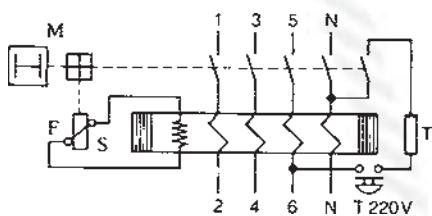

- د - حرارتی مغناطیسی

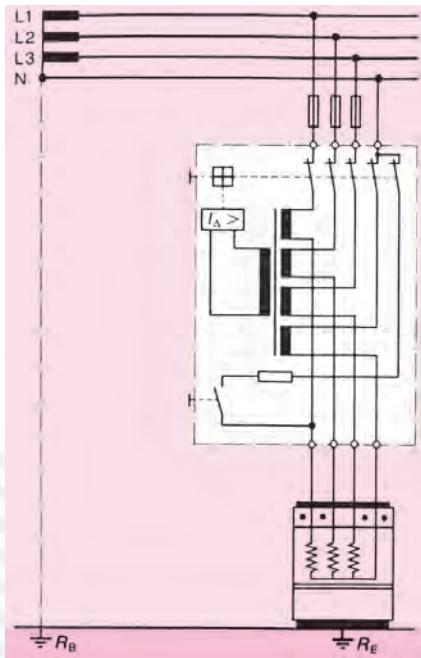

۷- مدار مقابله چه نوع حفاظتی است؟

الف - شخص در مقابل اتصال بدنه

ب - گرمکن در مقابل اتصال بدنه

ج - گرمکن در مقابل اتصال کوتاه دوفاز به هم دیگر و یا فاز و

نول

د - گرمکن و شخص

۸- الکترودهای اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی دارای چه قطرهایی هستند؟

الف - ۱۳mm

ب - ۱۶mm

ج - ۲۵mm و ۲۰mm

د - هر سه مورد

۹- ابعاد صفحه مسی تخت الکترود زمین، چند میلی متر است؟

الف - ۷۰۰×۷۰۰×۳

ب - ۵۰۰×۵۰۰×۳

ج - ۱۰۰×۱۰۰×۲

د - ۴۰۰×۴۰۰×۴

۱۰- به ثانویه ترانسفورماتور حفاظتی اتصال بیش از یک مصرف‌کننده مجاز نمی‌باشد. زیرا

الف - در صورت اتصال بدنه همزمان دو مصرف‌کننده احتمال برق گرفتگی وجود خواهد داشت.

ب - وسائل حفاظتی قطع نمی‌کنند.

ج - ولتاژ تماس بین مصرف‌کننده‌ها تقسیم می‌شود.

د - هر سه مورد

۱۱- کدام یک از مطالب زیر در مورد کلید FI صحیح است؟

الف - سیم نول نیز همراه سیم فاز از داخل کلید FI تک فاز باید عبور کند.

ب - سیم نول نیز همراه سیم فازها از داخل کلید FI سه فاز باید عبور کند.

ج - عبور سیم نول از داخل کلید FI سه فاز نیازی نیست.

د - الف و ب

۱۲- علام  $I_{\Delta N}$ ،  $I_{\Delta L}$ ،  $4poL$  در روی کلید FI چیست؟

الف - جریان خطأ، چهار کنتاکت

ب - جریان نامی، چهار کنتاکت

ج - جریان خطأ، حفاظت بین المللی


د - جریان نامی، حفاظت بین المللی

### ۱- وسایل مورد نیاز

- فیوز ۴A عدد ۳
- فیوز ۲A عدد ۳
- کلید FI سه فاز ۱ عدد
- سه لامپ هر کدام ۱۰۰W، ۲۲۰V نصب داخل محفظه

فلزی

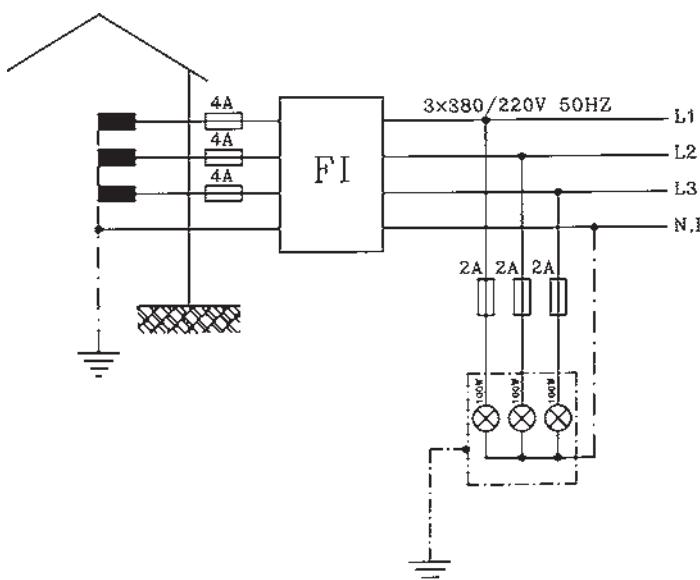- سیم افشار نمره ۱/۵mm^۲ ۵ متر
- تابلو مشبک
- سیم چین
- سیم لخت کن
- انبردست
- پیچ گوشتنی
- فاز متر
- آوومتر
- پیچ و مهره
- دم باریک
- مقدار مورد نیاز
- ۱ عدد



اتصال مدار کلید FI را با استفاده از نقشه کارخانه سازنده انجام دهید.

### ۲-۶- مراحل انجام کار:

■ روی تابلو مشبک فیوزهای ۴A و ۲A، کلید FI و سه لامپ ۱۰۰W، ۲۲۰V که در داخل محفظه فلزی قرار دارد، نصب کنید.

■ بدنه محفظه لامپ‌ها را به سیم ارت وصل کنید. (در صورتی که نقطه صفر ترانسفورماتور توزیع به زمین وصل شده باشد).

■ مدار را سیمکشی و توسط شستی آزمایش، امتحان کنید.

پاسخ آزمون‌های (۳)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ پیش آزمون
۱_الف	۱_الف
۲_ج	۲_د
۳_ج	۳_ب
۴_د	۴_ب
۵_الف	۵_ب
۶_الف	۶_ب
۷_ب	۷_الف
۸_ب	۸_الف
۹_د	۹_ب
۱۰_د	۱۰_الف
۱۱_ج	۱۱_ج
۱۲_الف	۱۲_ب
۱۳_ب	
۱۴_ج	
۱۵_ج	
۱۶_د	
۱۷_ب	
۱۸_ب	
۱۹_الف	
۲۰_الف	
۲۱_ج	
۲۲_ج	
۲۳_الف	
۲۴_ج	

پاسخ آزمون‌های (۲)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ پیش آزمون
۱_الف	۱_ب
۲_الف	۲_ج
۳_ج	۳_الف
۴_د	۴_ب
۵_الف	۵_ج
۶_ج	
۷_الف	
۸_ب	
۹_ب	
۱۰_ج	
۱۱_الف	
۱۲_ج	
۱۳_الف	
۱۴_ب	
۱۵_الف	
۱۶_ب	
۱۷_د	
۱۸_الف	
۱۹_ب	
۲۰_الف	
۲۱_ب	
۲۲_الف	
۲۳_ج	
۲۴_ج	
۲۵_الف	
۲۶_ب	
۲۷_الف	
۲۸_ب	
۲۹_الف	
۳۰_ب	
۳۱_الف	
۳۲_ج	
۳۳_ب	
۳۴_الف	
۳۵_ب	
۳۶_د	
۳۷_د	
۳۸_الف	
۳۹_ج	
۴۰_الف	
۴۱_د	
۴۲_ج	
۴۳_الف	
۴۴_ب	
۴۵_د	
۴۶_الف	
۴۷_ب	
۴۸_د	
۴۹_الف	
۵۰_ب	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۱)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ پیش آزمون
۱_ب	۱_ب
۲_ج	۲_ج
۳_الف	۳_الف
۴_د	۴_الف
۵_الف	۵_د
۶_ب	۶_ب
۷_ب	۷_ب
۸_الف	۸_الف
۹_ج	۹_ج
۱۰_الف	۱۰_الف

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۶)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ پیش آزمون
۱_د	۱_ب
۲_الف	۲_د
۳_ب	۳_ج
۴_الف	۴_ب
۵_الف	۵_د
۶_ج	۶_الف
۷_الف	۷_ج
۸_د	۸_ب
۹_الف	۹_ج
۱۰_الف	۱۰_ب
۱۱_د	
۱۲_الف	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۵)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ آزمون پیش آزمون
۱_الف	۱_الف
۲_ب	۲_د
۳_د	۳_ج
۴_الف	۴_الف
۵_د	۵_ج
۶_د	۶_د
۷_الف	۷_الف
۸_الف	۸_ج
۹_الف	۹_ب
۱۰_الف	
۱۱_د	
۱۲_الف	
۱۳_ب	
۱۴_ب	
۱۵_ج	

پاسخ آزمون‌های واحد کار (۴)

پاسخ آزمون پایانی	پاسخ پیش آزمون
۱_الف	۱_الف
۲_د	۲_ب
۳_ج	۳_د
۴_ب	۴_الف
۵_الف	

پاسخ آزمون‌های پایانی عملی واحد کار (۵)  
جدول ارزشیابی

جدول ۲—کاهش می‌یابد

حالت سری	مقاومت R	خازن C
Ω برحسب $R_E$	۱۹۲	۱۸۹
حالت سری برحسب Ρ	۱۹۹	۳۵۳
μF برحسب C	—	۹
ضریب قدرت φ COS	۱	°/۴۷۳
زاویه فاز φ	°	۶۲°

جدول ۱—لامپ با خازن

حالت سری	مقاومت R	خازن C
V برحسب U	۲۲۰	۲۲۰
W برحسب P	۱۲۲	۵۶
A برحسب I	°/۵۶۲	°/۵۵
V UE _۱ برحسب	۱۰۸	۱۰۴
V U _R برحسب	۱۱۲	—
V U _C برحسب	—	۱۹۲

## منابع

۱_ LE 2105 - 15 siemens

۲_ LE 3399 - 15 siemens

۳_ LE 1108 - 15 siemens

۴_ LE 1115 - 15 siemens

۵_ LE 2147 - 15 siemens

۶_ LE 2180 - 15 siemens

۷_ LE 2123 - 01 siemens

۸_ LE 1116 - 15 siemens

۹_ LE 3196 - 15 siemens

۱۰_ LE 3190 - 15 siemens

۱۱_ Betriebliche kenntnisvermittlung AEG

۱۲- برق صنعتی، مهندس سرابی، از انتشارات حرفه و فن نوین.

۱۳- جدول مهندسی برق و قدرت، ترجمه مهندس هاشمی.

۱۴_ Fachkunde Elektrotechink EUROPA LEHRMITTEL

۱۵_ Lichttechnik AEG

۱۶_ LE 2106 - 15 siemens

۱۷_ Installieren Grundlehgang siemensAG

۱۸- کارکارگاهی سال دوم هنرستان

۱۹- مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

۲۰- اصول مقدماتی الکتریسیته، مهندس غلامعلی سرابی، از انتشارات سازمان آموزش فنی و حرفه ای

کشور.

٢١	Electrical installations Handbook	siemens
٢٢	SchutzmaBnahmen	siemens
		4 . 5
		4 . 7
٢٣	LE 2170	siemens
٢٤	LE 2169	siemens
٢٥	Electrical Measurments v.popov	
٢٦	Portable Measuring Instruments and Devices H & B catalogue 1.	
٢٧	LE 1118 - 15	siemens
٢٨	LE 2147 - 15	siemens
٢٩	LE 2105 - 15	siemens

٣٠- اندازه گیری الکتریکی، مهندس سلطانی .  
 ٣١- درس فنی الکترو تکنیک سال سوم هنرستان

