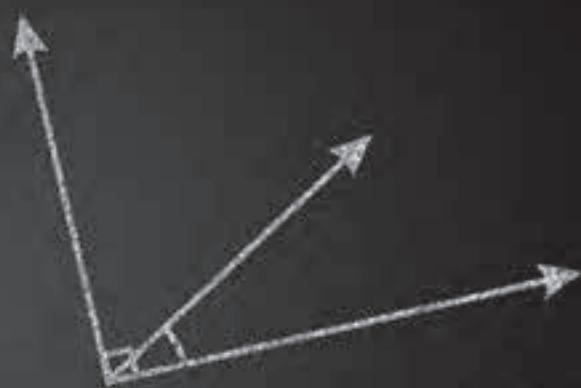


## فصل دوم

# بردار




اسکالر  
 $\phi = +90^\circ$   
 براستد  
 توان راکتیو  
 زاویه ۹۰ درجه تحلیل  
 توان ظاهری  
 میله میله  
 پلاریزینگ  
**روش هندسی**  $\cos\phi = \frac{V_e}{R}$   $V_m = X_{C_1} \times I_m$   $\sin\phi = \sqrt{1 - \cos^2\phi}$   
 $P_e = \frac{V_e^2}{R}$   
 سرعت زاویه‌ای  
 میله میله  
**مقادیر القایی**  
 ضرب بردارها مثلث توان  $\omega = 100 \text{ Rad/S}$   
**مولفه‌های افقی**  $\cos\phi = \frac{V_m}{V_e}$  تناول بردارها  
 Alternating current  
**معادلات ولتاژ و جریان**  
 ضرب نقطه‌ای منحنی تغییرات  
 Apparent power  
 $P_e = V_e \cdot I_m$   
 پسون فاز  $\theta_v = \theta_e$   
 مدار خازنی خالص  
 Apparent power  
 $X_{C_1} = \frac{1}{\omega C_1}$   
 تجزیه بردار  
 $\sin(\omega t + \theta_v)$   
 اسیلوسکوپ  
 $\phi = \theta_v - \theta_i = 90^\circ$   
**اختلاف فاز**  
 $P_e = 1 \text{ ***W}$   
 $\sum P_e = P_e + P_e$   
 توان اکتیو  
 $P_e$   
 $I_e = \frac{P_e}{V_e}$   
 $\phi$

## بردار

۱-۲- بردار پاره خطی است که دارای اندازه (طول) و جهت است. از بردار در مدارهای الکتریکی به عنوان وسیله‌ای جهت نمایش و محاسبه کمیت‌های الکتریکی مثل ولتاژ و جریان و ... استفاده می‌شود. شکل (۲-۴).

عمودی

$$[F=7 \quad \alpha=30^\circ]$$

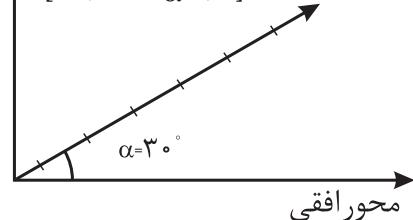

شکل (۲-۱)

چنانچه دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  معلوم باشد و برآیند آن‌ها ( $F$ ) نیز معلوم باشد، برای تعیین زاویه بین دو بردار می‌توان از این رابطه استفاده کرد.

$$\cos \alpha = \frac{F^2 - F_1^2 - F_2^2}{2F_1 F_2}$$

## مثال ۲

دو بردار  $F_1 = 6$  و  $F_2 = 8$  نسبت به هم با چه زاویه‌ای قرار گیرند تا برآیند آن‌ها برابر ۱۲ شود؟



براساس رابطه بالا:

$$\begin{aligned} F_1 &= 6 & F_2 &= 8 & F &= 12 & \alpha &=? \\ \cos \alpha &= \frac{F^2 - F_1^2 - F_2^2}{2F_1 F_2} = \frac{12^2 - 6^2 - 8^2}{2 \times 6 \times 8} \\ \cos \alpha &= 0/48 \Rightarrow \alpha = \cos^{-1} 0/48 & \alpha &= 60^\circ \end{aligned}$$

$\cos^{-1} 0/48$ : یعنی چه زاویه‌ای است که، کسینوس آن برابر  $0/48$  می‌شود.

## بیشتر بدانید

بررسی چند حالت خاص:

الف) اگر دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  هم جهت و هم راستا باشد:

$$\frac{\vec{F}_1 + \vec{F}_2}{F_1} = \frac{F_1 + F_2}{\text{جمع عددی برداری}} \quad (\alpha = 0^\circ) \quad \text{يعني } \alpha = 0^\circ \text{ باشد:}$$


ب) اگر دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  بر هم عمود باشد:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \quad (\alpha = 90^\circ) \quad \text{طبق قاعده فیثاغورث:}$$

شکل (۲-۳)
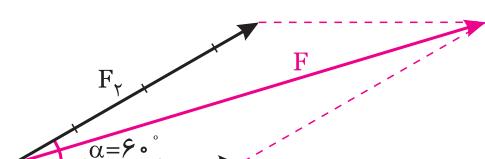
## مثال ۱

دو بردار  $F_1 = 3$  و  $F_2 = 4$  با زاویه  $60^\circ$  درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند، مطلوبست جمع یا برآیند آن‌ها به روش هندسی: شکل (۲-۲).



شکل (۲-۲)



$$F_1 = F_2 = 20 \text{ N}$$


$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \sqrt{3} F_1 \implies \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = 20\sqrt{3}$$

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1 \implies \vec{F}_1 - \vec{F}_2 = 20$$



دو بردار  $F_1 = F_2 = 30 \text{ N}$  با زاویه  $120^\circ$  درجه نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند، برآیند و تفاضل آن‌ها را بدست آورید.

شکل (۲-۶).

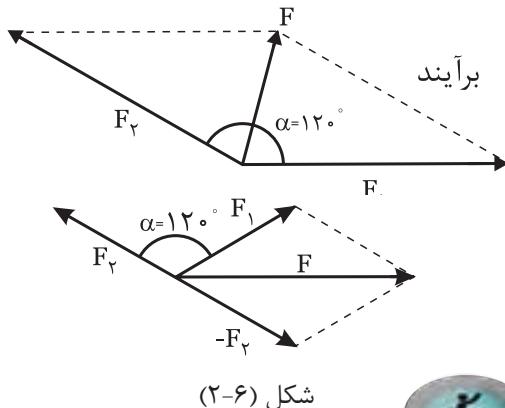

شکل (۲-۶)



$$F_1 = F_2 \implies \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 = 30 \text{ N}$$

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{3} F_1 = 30\sqrt{3}$$



برآیند دو بردار عمود بر هم  $10^\circ$  است، اگر یکی از بردارها مقدارش برابر  $6$  باشد، بردار دیگر چه اندازه اش خواهد داشت؟



$$F = 10$$

$$F_1 = 6, F_2 = ?$$

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \implies F_2 = \sqrt{F^2 - F_1^2}$$

$$F_2 = \sqrt{10^2 - 6^2} \implies F_2 = 8$$

ج) اگر دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  در خلاف جهت هم باشند:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1 - \vec{F}_2 \quad (\alpha = 180^\circ)$$

«بردار برآیند در جهت بردار بزرگتر است»


۵) اگر دو بردار برابر باشند و نسبت به یکدیگر با زاویه

۶ درجه قرار گیرند، بردار برآیند نیمساز زاویه بین دو بردار می‌باشد: شکل (۲-۴).

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 \quad \alpha = 6^\circ \implies \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cdot \cos 60^\circ}$$

$$\cos 60^\circ = 0.5$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \sqrt{3} F_1$$

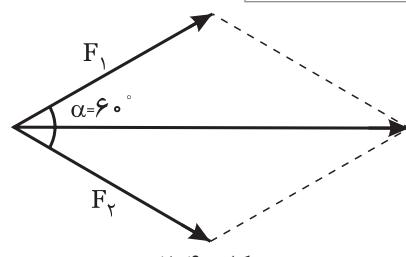

شکل (۲-۴)

از طرف دیگر تفاضل این دو بردار برابر است با:

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1$$


ه) اگر دو بردار برابر باشند و با زاویه  $120^\circ$  درجه نسبت به هم قرار گیرند شکل (۲-۵) طبق روابط قبلی خواهیم داشت:

$$F_1 = F_2 \quad \alpha = 120^\circ \implies \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}_1$$

جمع بردارها:

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{3} F_1$$


تفاضل بردارها:

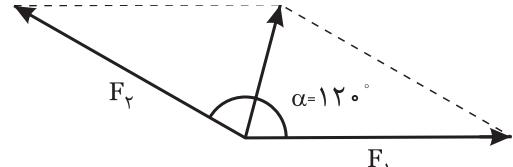

شکل (۲-۵)


دو بردار مساوی با  $F_1 = F_2 = 20 \text{ N}$  هم زاویه  $60^\circ$  درجه دارند،

برآیند و تفاضل آن‌ها را بدست آورید:

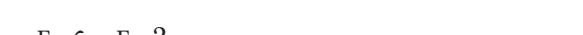
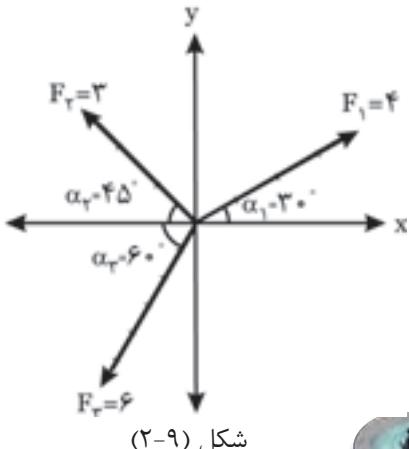
### مثال ۷

پس از تجزیه بردارهای شکل (۲-۹) به مولفه‌های افقی و عمودی، برآیند آن‌ها را از روش تحلیلی محاسبه کنید:



شکل (۲-۹)

با توجه به وضعیت قرارگرفتن بردارها می‌توان از الگوی شکل زیر برای علامت‌گذاری مولفه‌ها استفاده کرد:


**(الف)** تجزیه بردارها به مولفه‌های افقی و عمودی

در ناحیه اول است: بنابراین  $F_{1x}$ ,  $F_{1y}$ ,  $F_{2x}$ ,  $F_{2y}$  مثبت است:

$$F_{1x} = 4 \times \cos 30^\circ = 4 \times 0.86 = 3.44$$

$$F_{1y} = 4 \times \sin 30^\circ = 4 \times 0.5 = 2$$

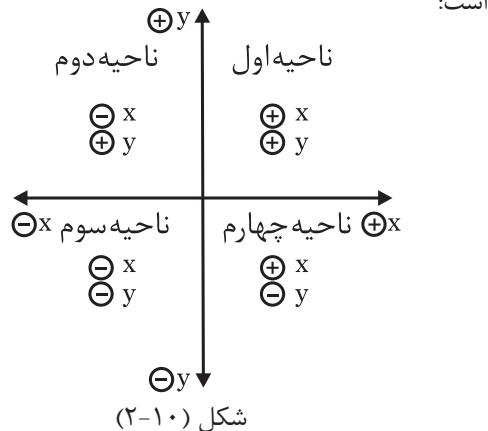$F_2$  در ناحیه دوم است: بنابراین  $F_{2x}$  منفی و  $F_{2y}$  مثبت است:



شکل (۲-۱۰)

$$F_{2x} = -3 \times \cos 30^\circ = -3 \times 0.86 = -2.58$$

$$F_{2y} = 3 \times \sin 30^\circ = 3 \times 0.5 = 1.5$$

$F_3$  در ناحیه سوم است.

$$F_{3x} = -6 \times \cos 60^\circ = -6 \times 0.5 = -3$$

$$F_{3y} = -6 \times \sin 60^\circ = -6 \times 0.86 = -5.16$$

### خلاصه درس

#### ۲-۴- جمع بردارها به روش تحلیلی

این روش معمولاً برای جمع بیشتر از ۲ بردار بکار می‌رود.

برای جمع بردارها به این روش:

**(الف)** ابتدا بردارها را به مولفه‌های افقی تجزیه کرده و

سپس جمع آنها ( $\Sigma F_x$ ) را بدست می‌آوریم:

$$\Sigma F_x = \pm F_1 \cdot \cos \alpha_1 \pm F_2 \cdot \cos \alpha_2 \pm F_3 \cdot \cos \alpha_3$$

**(ب)** سپس مولفه‌های عمودی بردارها را نیز بدست آورده

و آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

$$\Sigma F_y = \pm F_1 \cdot \sin \alpha_1 \pm F_2 \cdot \sin \alpha_2 \pm F_3 \cdot \sin \alpha_3$$


**(ج)** جمع بردار از این رابطه به دست می‌آید.

$$F = \sqrt{(\Sigma F_x)^2 + (\Sigma F_y)^2}$$

### مثال ۷

بردارهای شکل‌های زیر را به مولفه‌های افقی و عمودی


تجزیه کنید. شکل (۲-۷) و (۲-۸).

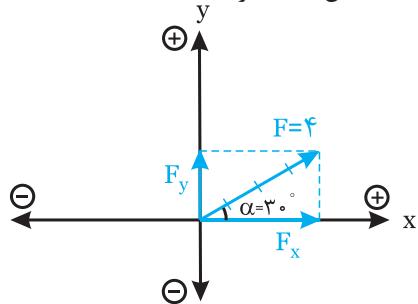

شکل (۲-۷)

$$F_x = F \cdot \cos \alpha = 4 \times \cos 30^\circ = 4 \times 0.86 = 3.44 \quad \text{مولفه افقی:}$$
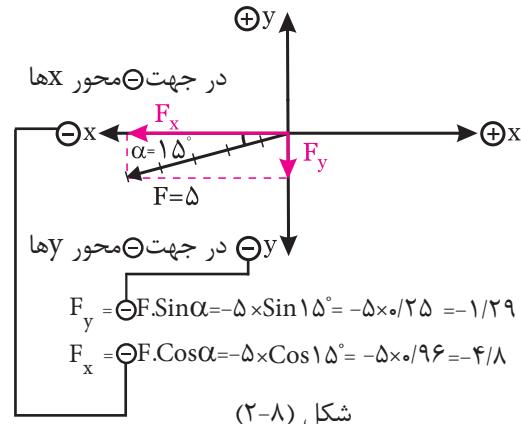
$$F_y = F \cdot \sin \alpha = 4 \times \sin 30^\circ = 4 \times 0.5 = 2 \quad \text{مولفه عمودی:}$$



شکل (۲-۸)

### فعالیت ۳

دو بردار  $F_1 = 6$  و  $F_2 = 8$  باید با چه زاویه‌ای نسبت به هم قرار گیرند تا برآیند آن‌ها برابر ۱۰ شود؟

$$\vec{F}_1 = 6, \vec{F}_2 = 8, F = 10, \alpha = ?$$

$$\cos \alpha = \frac{F^2 - F_1^2 - F_2^2}{2F_1 F_2}$$


$$\cos \alpha = \frac{(10)^2 - (6)^2 - (8)^2}{\dots \dots \dots}$$

$$\cos \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = \boxed{\dots \dots \dots}$$

### فعالیت ۴

جمع بردارهای شکل (۲-۱۲) را از روش تحلیلی بدست آورید:

ابتدا بردارها را تجزیه کنید:

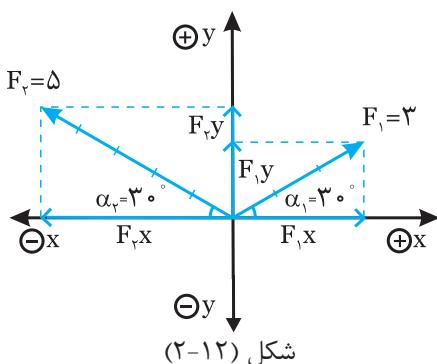

$$\oplus F_{1x} = 3 \times \cos 30^\circ = 2.6$$

$$\oplus F_{1y} = \dots \dots \dots \Rightarrow F_{1y} = 1/5$$

$$F_{2x} = -3 \times \cos 30^\circ \Rightarrow F_{2x} = -4/3\sqrt{3}$$

$$F_{2y} = \dots \dots \dots \Rightarrow F_{2y} = 2/5$$

$$\Sigma F_x = F_{1x} - F_{2x} = \dots \dots \dots \Rightarrow \Sigma F_x = -1/7\sqrt{3}$$

$$\Sigma F_y = F_{1y} + F_{2y} = \dots \dots \dots \Rightarrow \Sigma F_y = \dots \dots \dots$$

$$F = \sqrt{(\dots \dots \dots)^2 + (\dots \dots \dots)^2} \Rightarrow F = \sqrt{(\dots \dots \dots)^2 + (\dots \dots \dots)^2}$$

$$F = \boxed{\dots \dots \dots}$$

### ب) جمع مولفه‌های افقی و عمودی

$$\Sigma F_x = +F_{1x} - F_{2x} = 3/46 - 2/12 - 3 \Rightarrow \boxed{\Sigma F_x = -1/66}$$

$$\Sigma F_y = +F_{1y} + F_{2y} = 2/12 - 5/16 \Rightarrow \boxed{\Sigma F_y = -1/04}$$

منفی نشان دهنده آن است که مجموع مولفه‌ها در ناحیه منفی قرار می‌گیرند.

### ج) برآیند بردارها

$$F = \sqrt{(\Sigma F_x)^2 + (\Sigma F_y)^2}$$

$$F = \sqrt{(-1/66)^2 + (-1/04)^2} \Rightarrow F = \sqrt{2/75 + 1/08} = \sqrt{3/83}$$

$$F = 1/95$$

هر عدد منفی اگر به توان ۲ برسد، مثبت می‌شود.

### فعالیت ۵

روابط زیر را کامل کنید:

- رابطه جمع دو بردار از روش هندسی:

$$R = \sqrt{(F_1)^2 + (\dots \dots \dots)^2 + \dots \dots \dots}$$

- جمع مولفه‌های افقی:

$$\Sigma F_x = \pm F_1 \cdot \cos \alpha_1 \pm F_2 \times \dots \dots \dots$$

- جمع مولفه‌های عمودی:

$$\Sigma F_y = \pm \dots \dots \times \sin \alpha_1 \pm F_2 \times \dots \dots \dots$$

- جمع بردارها (روش تحلیلی)

$$F = \sqrt{(\Sigma F_x)^2 + (\dots \dots \dots)^2}$$

### فعالیت ۶

دو بردار  $F_1 = 3$  و  $F_2 = 4$  با زاویه  $45^\circ$  درجه نسبت به هم

قرار دارند، مطلوب است:

ب) ترسیم بردارها


الف) جمع بردارها

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = R = \sqrt{(F_1)^2 + (F_2)^2 + (2F_1 F_2 \cdot \cos \alpha)}$$

$$R = \sqrt{(3)^2 + (4)^2 + \dots \dots \dots} \Rightarrow R = \boxed{\dots \dots \dots}$$

ب) ترسیم بردارها: (بردار برآیند را از جمع دو بردار به


روش متوازی الاضلاع بدست آورید)

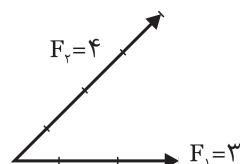

شکل (۲-۱۱)

«تمرین ها ارائه شده نمونه‌هایی از سوالات امتحانات  
نهایی است»

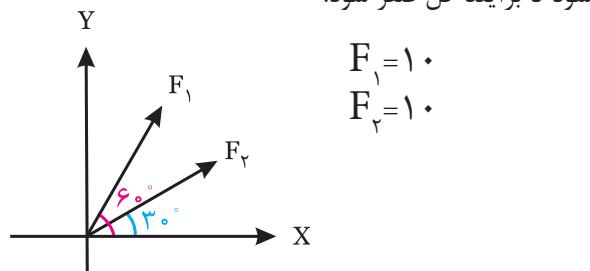
- ۲- در شکل (۲-۱۴) مطلوبست:
- (۱) برآیند دو نیروی  $F_1$  و  $F_2$
  - (۲) چه نیرویی و با چه جهتی به برآیند این دو نیرو وارد شود تا برآیند کل صفر شود.



شکل (۲-۱۴)

تمرین

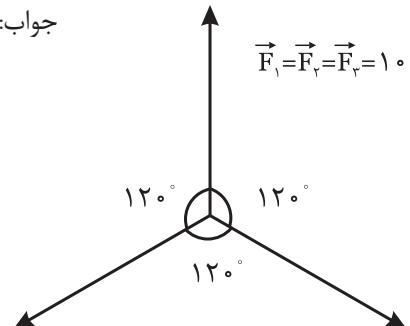- ۱- سه بردار مساوی مطابق شکل (۲-۱۳) با یکدیگر زاویه  $120^\circ$  می‌سازند، برآیند این سه بردار را از روشهای تحلیلی بدست  $F=0$  جواب:



شکل (۲-۱۳)

حل



خلاصه درس

۵-۲- تفاضل بردارها

برای تفریق بردارها، به روش هندسی می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد.

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2 \cos \alpha}$$

مشاهده می‌شود که در این رابطه، تنها یک علامت منفی جمع پردازها تفاوت دارد.



دو بردار  $F_1 = 3$  و  $F_2 = 4$  با زاویه  $60^\circ$  درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند؛ مطابق است:

$$F_1 - F_2 = ?$$




$$F_{\perp} = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 - 2F_x F_y \cos\alpha}$$

$$\vec{F}_x - \vec{F}_y = \sqrt{3^2 + 4^2 - (2 \times 3 \times 4 \times \cos 60^\circ)}$$

$$\overrightarrow{F_1} - \overrightarrow{F_2} = \sqrt{9+16-(24 \times 0/6)} \Rightarrow \boxed{\overrightarrow{F_1} - \overrightarrow{F_2} = \sqrt{13} = 3.6}$$

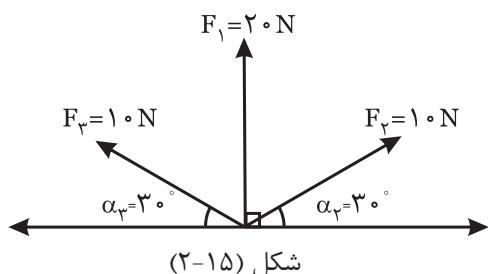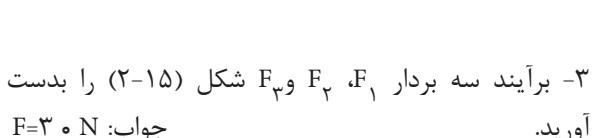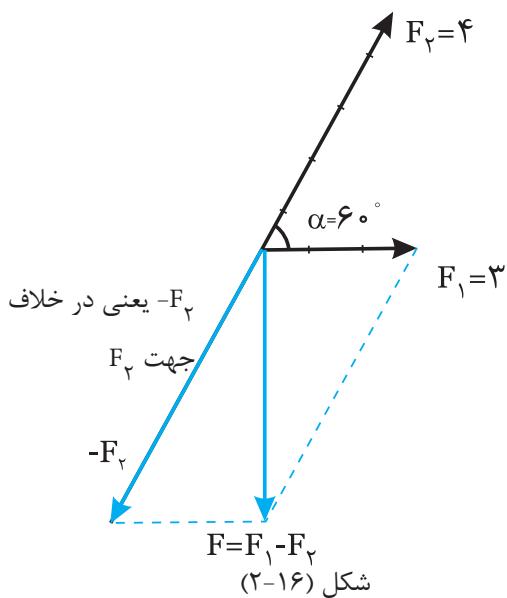
### ب) رسم بردارها:

چون  $(-F_2) = F_1 - F_2$  می باشد، لذا بردار  $F_2$  را در خلاف آن امتداد داده و با بردار  $F_1$  جمع می کنیم.



توجه: مطالب مربوط به سوالاتی که به جواب نرسیده است، مجدداً مطالعه و سپس، به تمرینات پاسخ دهید.

### مثال ۹

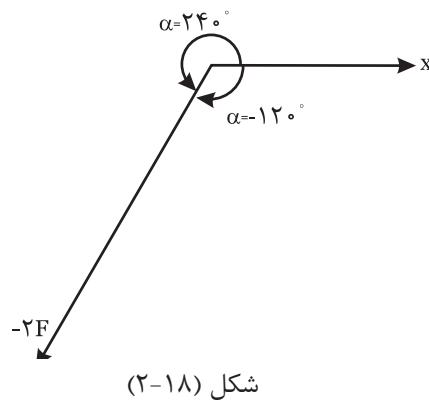

شکل (۲-۱۸)

#### ب) ضرب نقطه‌ای:

حاصل این ضرب یک کمیت عددی یا اسکالر است و به همین خاطر ضرب اسکالر یا نقطه‌ای نیز نامیده می‌شود، و از این رابطه بدست می‌آید:

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha$$

### مثال ۱۰

دو بردار  $F_1 = 5$  و  $F_2 = 10$  با زاویه  $45^\circ$  نسبت به یکدیگر قرار می‌گیرند، مطلوب است:

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = ?$$

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha = 5 \times 10 \times \cos 45^\circ \Rightarrow \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 50 \times \sqrt{2}/\sqrt{2}$$

$$\boxed{\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 38/\sqrt{2}}$$

### فعالیت ۵

روابط زیر را کامل کنید:  
رابطه تفاضل بردارها

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2 - (\dots)^2}$$

ضرب اسکالر(عددی)

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \dots \times \dots \times \dots$$

### فعالیت ۶

دو بردار  $F_1 = 3$  و  $F_2 = 4$  با زاویه  $45^\circ$  درجه نسبت به هم قرار دارند. مطلوب است:

الف) تفاضل بردارها

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 - 2F_1 F_2 \cdot \cos \alpha}$$

الف) تفاضل:

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{(3)^2 + (4)^2 - (\dots)} \Rightarrow \vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \dots$$

در چه حالتی جمع دو بردار با تفاضل آن دو بردار برابر است؟

پاسخ: در روابط مربوط به جمع و تفاضل بردارها، چنانچه زاویه برابر  $90^\circ$  درجه باشد.

چون  $\cos 90^\circ = 0$  است، بنابراین می‌توان نوشت:

$$F_1 + F_2 = F_1 - F_2 = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} \quad \text{اگر } \alpha = 90^\circ$$

### خلاصه درس


#### ۲- ضرب بردارها

##### الف) ضرب یک بردار در یک کمیت عددی :

اگر عددی مثبت مثل K را در یک بردار ضرب کنیم، حاصل ضرب آن برداری است که قدر مطلق آن K برابر می‌شود. چنانچه K عددی منفی باشد، جهت بردار  $180^\circ$  درجه تغییر می‌کند.
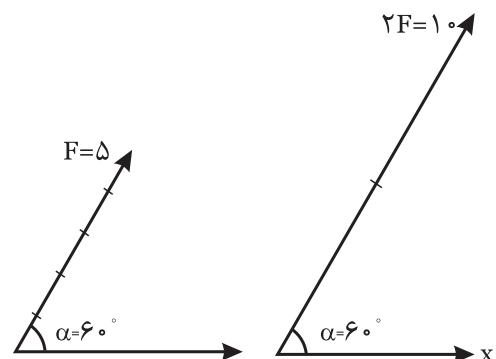
### مثال ۱۱

بردار  $F = 5$  با محور X ها زاویه  $60^\circ$  درجه می‌سازد، مقادیر  $2F$  و  $-2F$  را محاسبه کنید



شکل (۲-۱۷)


راه حل

$$\begin{cases} F=5, \alpha=60^\circ \\ \vec{2F}=2 \times 5=10, \alpha=60^\circ \end{cases}$$

$$-\vec{2F}=-2 \times 5=-10 \Rightarrow \alpha=60^\circ \pm 180^\circ = +240^\circ, -120^\circ \quad \text{یا:}$$



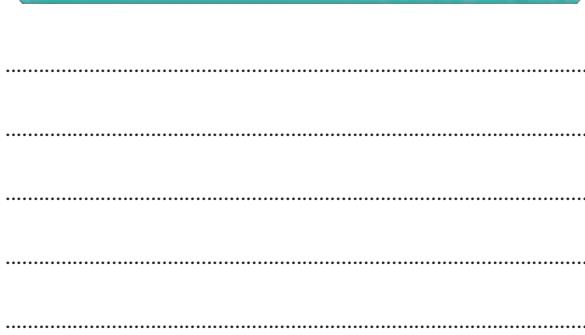۱- دو بردار  $F_1 = 5\sqrt{2}$  و  $F_2 = 5$  با هم زاویه  $45$  درجه می‌سازند، مطلوبست:



۲- دو بردار  $F_1 = 6$  و  $F_2 = 6$  اگر با زوایای زیر نسبت به هم قرار گیرند، تفاضل آن‌ها را محاسبه کنید:

ج)  $\alpha = 120^\circ$

ب)  $\alpha = 60^\circ$

الف)  $\alpha = 30^\circ$



- ۱) با مراجعه به سایتهاي اينترنتي مطالبي را در خصوص بردار "Vector" و روشهاي جمع و تفريقي و ضرب آن تهييه کنيد.
- ۲) به صورت کار گروهي مقاييسه اي بين كميتهای برداري و عددی انجام دهيد.

ب) ضرب اسکالر(داخلی)  
 $\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \dots \times \dots \times \dots$

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 3 \times \dots \times \dots \Rightarrow \vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = \dots$$



دو بردار  $F_1 = 8$  و  $F_2 = 6$  با زاویه  $90$  درجه نسبت به هم قرار دارند. مطلوبست:

الف) تفاضل بردارها

ب) ضرب داخلی آن‌ها

ج) رسم بردارها و تعیین تفاضل آن‌ها

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2 - (\dots)} \quad \alpha = 90^\circ$$

$$\cos 90^\circ = 0$$

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2} \Rightarrow |\vec{F}_1 - \vec{F}_2| = \dots$$

$$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + -\vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 =$$



$F_1 = 6$       X


شکل (۲-۱۹)

جواب بدست آمده از طریق محاسبه را با نتیجه بدست

آمده از طریق اندازه گیری بردار تفاضل مقایسه کنید.



ج) موج A و B هم فاز است.

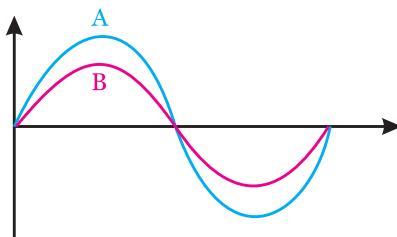

شکل (2-22) (ج)

زاویه اختلاف فاز از این رابطه به دست می‌آید.

$$\varphi = \theta_v - \theta_i$$

## ۱۰- انواع حالت‌های مدار

با توجه به زاویه اختلاف فاز  $\varphi$  می‌توان کلید مدارات را در

پنج حالت زیر طبقه بندی کرد:

### (۱) مدار اهمی خالص:

در این مدار ولتاژ و جریان هم فاز است یعنی  $i_v = \theta_v$



$$V_{(t)} = V_m \sin(\omega t + \theta_v)$$

$$i_{(t)} = I_m \sin(\omega t + \theta_v)$$

یعنی زاویه اختلاف فاز برابر صفر است:

$$\theta_v = \theta_i$$

$$\varphi = \theta_v - \theta_i = 0$$

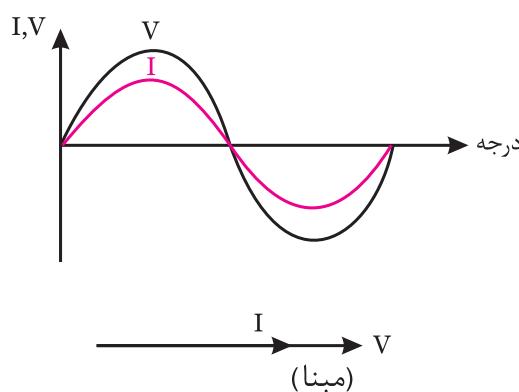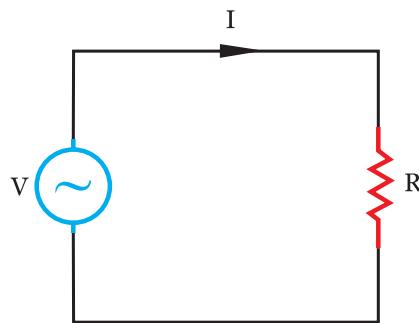

شکل (2-20)

## ۲-۸- معادلات ولتاژ و جریان

در جریان متناوب سینوسی در اثر اعمال ولتاژ به مدار جریان از آن عبور می‌کند.

معادله ولتاژ از رابطه:  $V_{(t)} = V_m \sin(\omega t + \theta_v)$  و معادله جریان

از رابطه  $i_{(t)} = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$  بدست می‌آید. در این روابط:

مقادیر ماکریم یا پیک ولتاژ و جریان،

سرعت زاویه‌ای (rad/s)


$V_{(t)}$ : مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان،

$\theta_v$ : زاویه بردار ولتاژ و  $\theta_i$ : زاویه بردار جریان است.
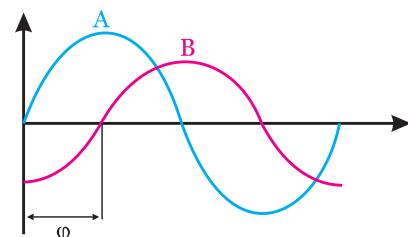
## ۲-۹- اختلاف فاز:


برای تعیین میزان اختلاف فاز بین دو شکل موج، ابتدا دو نقطه مشابه (صفر - ماکریم - مینیمم) از شکل موج‌ها را روی محور افقی با هم مقایسه می‌کنیم. در صورتی که موجی از موج دیگر زودتر شروع شده باشد، اصطلاح پیش فاز و در صورتی که عقب‌تر (دیرتر) شروع شده باشد، کلمه پس فاز و چنانچه دو شکل کاملاً مشابه باشد، کلمه هم فاز را بکار می‌بریم.

الف) موج A نسبت به B،  $\varphi$  درجه پیش فاز است.



شکل (2-19) (الف)


ب) موج A نسبت به B، ۹۰ درجه پس فاز است.

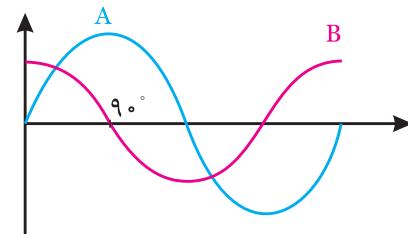

شکل (2-19) (ب)
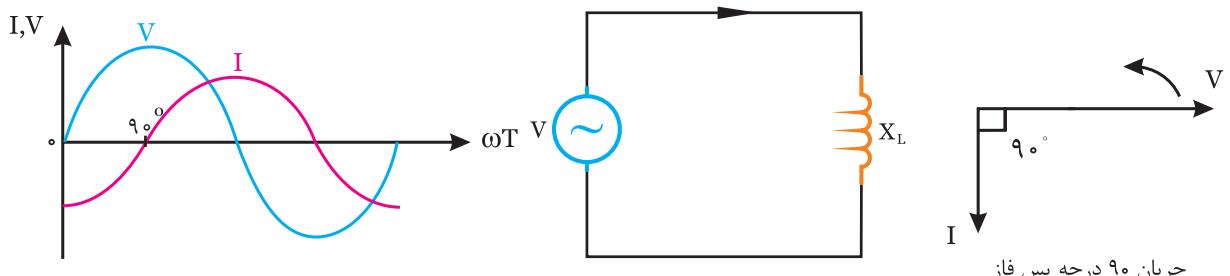
## ۲) مدار سلفی خالص

جريان نسبت به ولتاژ  $90^\circ$  درجه پس فاز است. شکل (۲-۲۱)




$$\begin{cases} V_{(t)} = V_m \cdot \sin \omega t \\ i_{(t)} = I_m \cdot \sin (\omega t - 90^\circ) \end{cases}$$

شکل (۲-۲۱)

جريان  $90^\circ$  درجه پس فاز

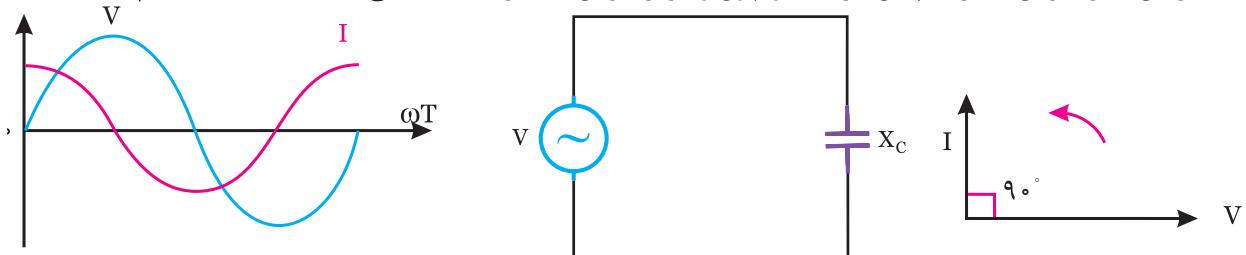در این مدار، جریان  $90^\circ$  درجه پیش فاز است و چون ولتاژ از جریان عقبتر است  $\varphi$  منفی است.  $\varphi = \theta_v - \theta_i = -90^\circ$




$$\begin{cases} V_{(t)} = V_m \cdot \sin \omega t \\ i_{(t)} = I_m \cdot \sin (\omega t + 90^\circ) \end{cases}$$

شکل (۲-۲۲)

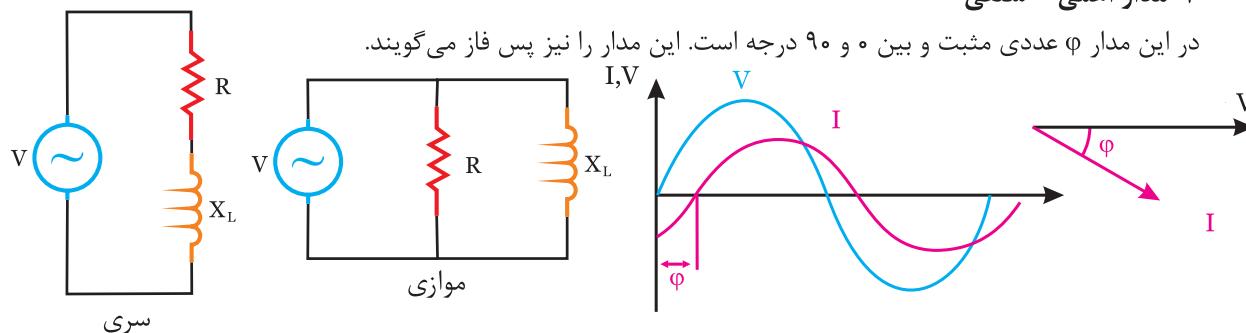
## ۴- مدار اهمی - سلفی

در این مدار  $\varphi$  عددی مثبت و بین  $0^\circ$  و  $90^\circ$  درجه است. این مدار را نیز پس فاز می‌گویند.


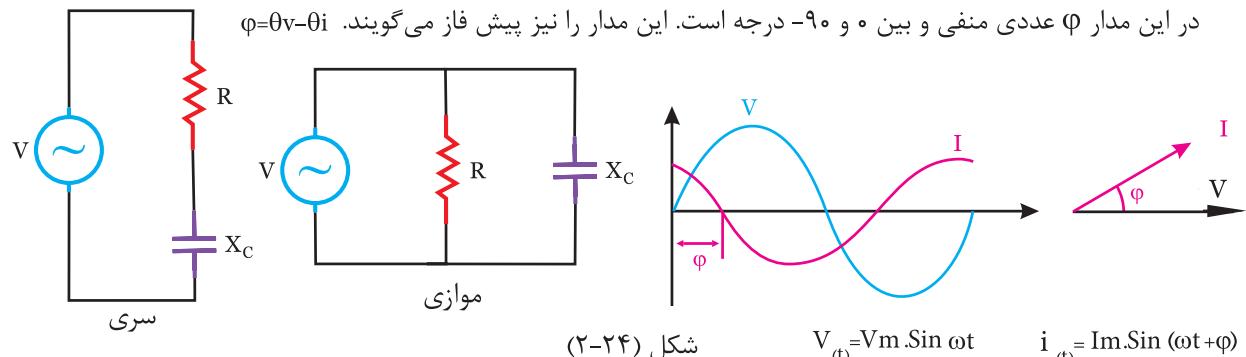
## ۵) مدار اهمی - خازنی

در این مدار  $\varphi$  عددی منفی و بین  $0^\circ$  و  $-90^\circ$  درجه است. این مدار را نیز پیش فاز می‌گویند.



### مثال ۱۲

ج) زاویه اختلاف فاز و حالت مدار:

$$\varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \varphi = 60^\circ - 90^\circ \Rightarrow \varphi = -30^\circ$$

چون  $\varphi$  منفی است، مدار اهمی - خازنی (پیش فاز) است.  
یعنی جریان به اندازه  $30^\circ$  درجه نسبت به ولتاژ جلوتر است.


### مثال ۱۳

در مدار الکتریکی شکل (۲-۲۵) اگر معادله ولتاژ  $V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t)$  باشد، مطلوبست:

(الف) معادله جریان

(ب) رسم منحنی‌های ولتاژ و جریان

(ج) دیاگرام برداری ولتاژ و جریان

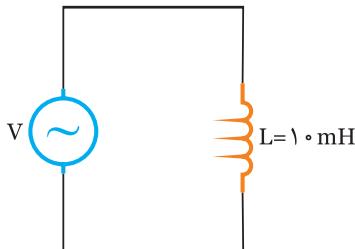

شکل (۲-۲۵)

$$V_m = 100\sqrt{2} \text{ (V)}$$

از معادله ولتاژ داریم:

$$\omega = 1000 \text{ Rad/S}$$

$$\theta_v = 0^\circ$$

ابتدا مقاومت القایی  $X_L$  را محاسبه می‌کنیم:

$$X_L = \omega L \Rightarrow X_L = 1000 \times 10 \times 10^{-3} \Rightarrow X_L = 10 \Omega$$

برای محاسبه  $I_m$  قانون اهم را بکار می‌بریم:

$$I_m = \frac{V_m}{X_L} = \frac{100\sqrt{2}}{10} \Rightarrow I_m = 10\sqrt{2} \text{ A}$$

در این مدار چون سلفی خالص است:

$$\varphi = +90^\circ$$

$$\varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \theta_i = \theta_v - \varphi \Rightarrow \theta_i = 0 - 90^\circ \Rightarrow \theta_i = -90^\circ$$

جریان  $90^\circ$  درجه پس فاز است.

### مثال ۱۴

در یک مدار الکتریکی،  
معادله ولتاژ

$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t + 60^\circ)$$

و معادله جریان

$$i_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 90^\circ)$$

است. مطلوبست:

(الف) مقادیر ماکزیمم ولتاژ و جریان

(ب) مقادیر موثر ولتاژ و جریان

(ج) تعیین  $\theta_v$  و  $\theta_i$  و  $\varphi$  و حالت مدار.

### حل

با توجه به معادلات ولتاژ و جریان:

$$V_{(t)} = V_m \cdot \sin(\omega t + \theta_v)$$

$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t + 60^\circ)$$

$$V_m = 100\sqrt{2} \text{ (V)}$$

$$\omega = 1000 \text{ Rad/S}$$

$$\theta_v = 60^\circ$$

با توجه معادله جریان نیز می‌توان نوشت:

$$i_{(t)} = I_m \cdot \sin(\omega t + \theta_i)$$

$$i_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 90^\circ)$$

$$I_m = 20\sqrt{2}$$

$$\omega = 100 \text{ Rad/S}$$

$$\theta_i = 90^\circ$$

(ب) مقادیر موثر ولتاژ و جریان:

مقدار موثر ولتاژ:

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_e = 100 \text{ V}$$

مقدار موثر جریان:

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_e = 20 \text{ A}$$

ب) با توجه به رابطه قانون اهم:

$$V_m = X_{C_T} \times I_m \Rightarrow V_m = 4 \times 10 \sqrt{2} \Rightarrow V_m = 40 \sqrt{2}$$

$\varphi = -90^\circ$  چون مدار خازنی خالص است:

$$\varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \theta_v = \varphi + \theta_i \Rightarrow \theta_v = -90^\circ + 0^\circ \Rightarrow \theta_v = -90^\circ$$

با معلوم بودن  $V_m$  و  $\theta_i$  معادله ولتاژ را می‌توان نوشت:

$$V(t) = V_m \cdot \sin(\omega t + \theta_v)$$

$$V(t) = 40\sqrt{2} \sin(100t - 90^\circ)$$

### فعالیت ۸

در یک مدار الکتریکی معادله ولتاژ

$$V(t) = 200\sqrt{2} \sin(100t + 60^\circ)$$

است، چنانچه جریان دارای مقدار موثر ۱۰ آمپر باشد و نسبت به ولتاژ ۳۰ درجه تقدم فاز (پیش فاز) باشد، معادله جریان را بنویسید.

### حل

$$V_m = 200\sqrt{2}$$

$$\omega = \dots\dots\dots$$

$$\theta_v = \dots\dots\dots$$

چون  $I_e = 10A$  بنابراین مقدار ماکزیمم جریان

$$I_m = \dots\dots\dots$$

چون جریان ۳۰ درجه پیش فاز است یعنی  $\theta_i = -30^\circ$

$$\varphi = -30^\circ$$

$$\varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \theta_i = \theta_v - \dots\dots\dots$$

$$\theta_i = \dots\dots\dots$$

بنابراین با معلوم بودن  $I_m$  و  $\theta_i$  معادله جریان:

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \dots\dots\dots)$$

$$i(t) = \dots\dots\dots \sin(\dots\dots\dots t \dots\dots\dots)$$

### فعالیت ۹

منحنی‌های ولتاژ و جریان یک موج سینوسی، مطابق

شکل (۲-۲۹) است. مطلوبست: معادلات ولتاژ و جریان

$$V_m = \dots\dots\dots [V]$$


با توجه به منحنی ولتاژ:

$$i(t) = I_m \cdot \sin(\omega t + \theta_i)$$


$$i(t) = 10\sqrt{2} \cdot \sin(100t - 90^\circ)$$

ب) رسم منحنی‌های ولتاژ و جریان: چون زاویه بردار ولتاژ

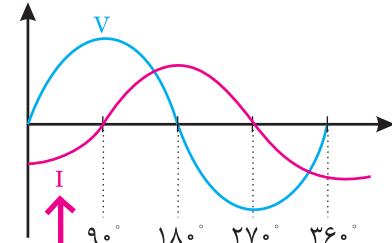است، آن را مبنا در نظر می‌گیریم: شکل (۲-۲۶).



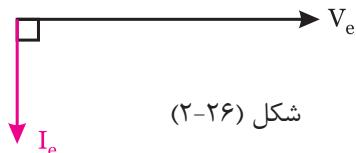جریان ۹۰ درجه پس فاز است یعنی از نیم سیکل Θ شروع می‌شود.




شکل (۲-۲۶)

### مثال ۱۷

در مدار الکتریکی شکل (۲-۲۷)، اگر معادله جریان

$$i(t) = 10\sqrt{2} \cdot \sin(100t)$$

ب) ظرفیت خازن معادل

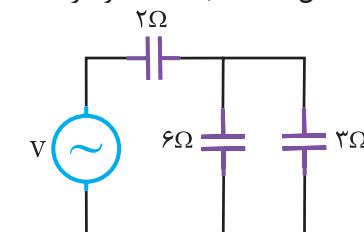


شکل (۲-۲۷)




ابتدا مدار را ساده می‌کنیم: خازن‌های ۳ و ۶ با هم موازی شده و با خازن ۲ سری می‌شود.

$$X_{C_T} = \frac{6 \times 3}{6+3} + \frac{2}{2} \xrightarrow{\text{سری}} \frac{6 \times 3}{6+3+2} \xrightarrow{\text{موازی}} \frac{6}{11} \Omega \Rightarrow X_{C_T} = 4 \Omega \quad (\text{الف})$$

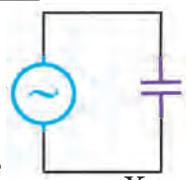
$$X_{C_T} = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C_T = \frac{1}{\omega X_C} \Rightarrow C = \frac{1}{1000 \times 4} \Rightarrow C_T = 2/5 \times 10^{-4} F \quad (\text{الف})$$




شکل (۲-۲۸)

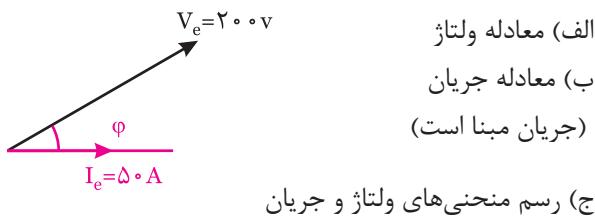



شکل (۲-۳۰)

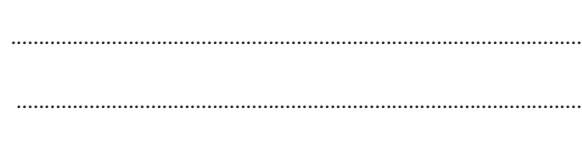

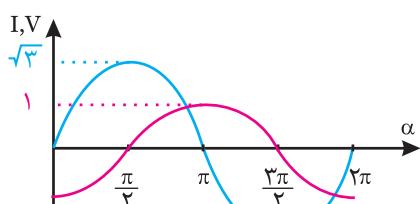۲) منحنی تغییرات دو موج سینوسی مطابق شکل (۲-۳۱) است، اندازه ماکزیمم بردار فاز برآیند این دو موج چقدر است؟



شکل (۲-۳۱)

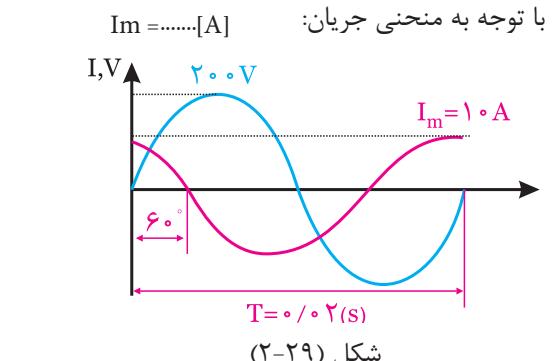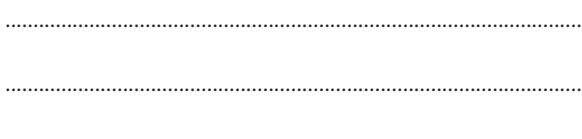

شکل (۲-۲۹)

زاویه اختلاف فاز:

زمان تناوب  $T = 0.2$  ثانیه است. بنابراین فرکانس:

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi F \Rightarrow \omega = \dots\dots\dots \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$V_m = \dots\dots\dots \sin(\dots\dots\dots)$  ولتاژ مبنا

$I_m = \dots\dots\dots \sin(\dots\dots\dots)$

### تحقیق کنید

(۱) با کمک شبکه جهانی اینترنت و موتورهای جستجوگر مطالبی را در خصوص لغات زیر تهیه کنید.

- اختلاف فاز -

- بردار فاز Phasor -

- تقدم فاز -

- جریان متناوب Alternating current -

(۲) در آزمایشگاه، انواع مدارات اهمی - سلفی و خازنی را بسته و به کمک اسیلوسکوپ زاویه اختلاف فاز را در آنها اندازه‌گیری کنید.

«به جای اسیلوسکوپ می‌توان از کارت اسیلوسکوپ نیز که بر روی کامپیوتر نصب می‌شود، استفاده کرد.»

(۳) با کمک نرمافزار مولتی سیم، به صورت مجازی انواع مدارات اهمی - سلفی و خازنی را بسته و مقادیر ولتاژ، جریان، زاویه اختلاف فاز را در آنها اندازه‌گیری کنید.

### تمرین

(۱) در یک مدار الکتریکی، بردارهای ولتاژ و جریان مطابق

شکل (۲-۳۵) است. مطلوبست:



## ۲-۱۱- انواع توان‌ها

در مدارهای جریان متناوب، انواع توان‌های الکتریکی عبارتند:

۱- توان ظاهری: طبق تعریف به حاصل ضرب ولتاژ و جریان موثر توان ظاهری گفته می‌شود و آن را با  $P_s$  یا  $S$  نمایش می‌دهند:

$$P_s = V_e \times I_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_s = \frac{V_m \cdot I_m}{2}$$

واحد این توان ولت - آمپر  $V-A$  است.

### ۲- توان حقیقی - مفید - اکتیو

توانی است که از طرف بار الکتریکی مورد استفاده قرار گرفته و کار موثر انجام می‌دهد. این توان مربوط به مصرف کننده‌های اهمی است و از روابط زیر محاسبه می‌شود.

$$P_e = V_e \times I_e \times \cos\phi \Rightarrow P_e = P_s \cdot \cos\phi$$

$P_e = R \cdot I_e^2$  ضریب قدرت اکتیو است.

$P_e = \frac{V_e^2}{R}$  واحد توان حقیقی بر حسب (وات W) است و همیشه مقدار آن مثبت است.

### ۳- توان راکتیو - غیرحقیقی - غیرموثر:

مقدار توانی که در مقاومت‌های سلفی و خازنی ظاهر می‌شود ولی نمی‌تواند به کار مفید تبدیل گردد را توان راکتیو می‌نامند. این توان به صورت تناوبی بین مصرف کننده و شبکه رفت و برگشت می‌کند.

این توان از روابط زیر بدست می‌آید:

$$P_d = \Re V_e \times I_e \times \sin\phi \Rightarrow P_d = \Re P_s \cdot \sin\phi$$

چون در مدارات سلفی (پس فاز)  $\phi$  عددی مثبت است، بنابراین در این مدارات  $P_d = \Re P_s$  و در مدارات خازنی  $P_d = \Im P_s$  است.

### ۲-۱۲- مثلث توان:

رابطه بین توان‌های اکتیو، راکتیو و ظاهری را با مثلث توان نمایش می‌دهند. در این مثلث  $P_e$  (ضلع مجاور) توان اکتیو، توان راکتیو  $P_d$  (ضلع مقابل) و توان ظاهری  $P_s$  (وتر) می‌باشد که در دو حالت سلفی و خازنی ترسیم شده است.


۳) در یک مدار الکتریکی، معادله ولتاژ

$$V(t) = 50\sqrt{2} \sin(50\pi t + 60^\circ)$$

است، چنانچه مقدار موثر جریان ۴ آمپر باشد و ولتاژ نسبت به جریان ۴۵ درجه پیش فاز باشد، معادله جریان را بنویسید.



۳) اگر مدار خازنی خالص باشد:

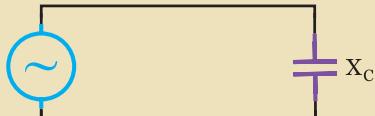

$$\begin{cases} \varphi = \theta_v - \theta_i = -90^\circ \\ \cos -90^\circ = 0 \Rightarrow P_e = 0 \\ \sin -90^\circ = -1 \Rightarrow P_d = -P_s \end{cases}$$

مثال ۱۵

در یک مدار الکتریکی معادله ولتاژ

$$V_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t + 60^\circ)$$

و معادله جریان  $i_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ)$  است. مطلوبست:

الف) محاسبه انواع توانها  
ب) رسم مثلث توان



از معادلات ولتاژ و جریان داریم:

$$V_m = 100\sqrt{2} \quad \theta_v = 60^\circ$$

$$I_m = 20\sqrt{2} \quad \theta_i = 30^\circ$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_e = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow V_e = 100V$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_e = \frac{20\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_e = 20A$$

مدار سلفی و پس فاز است:

$$\varphi = \theta_v - \theta_i \Rightarrow \varphi = 60^\circ - 30^\circ \Rightarrow \varphi = 30^\circ$$

توان ظاهیری:

$$P_s = V_e \times I_e = 100 \times 20 \Rightarrow P_s = 2000VA$$

توان اکتیو:

$$P_e = P_s \times \cos \varphi \Rightarrow P_e = 2000 \times \cos 30^\circ$$

$$P_e = 2000 \times 0.866 \Rightarrow P_e = 1730W$$


توان راکتیو:

$$P_d = P_s \times \sin \varphi \Rightarrow P_d = 2000 \times \sin 30^\circ$$

$$P_d = 2000 \times 0.5 \Rightarrow P_d = 1000V.A.R$$


«مدار سلفی»  $\varphi$  مثبت است.

$P_s$ : ضریب قدرت راکتیو  $\cos \varphi$

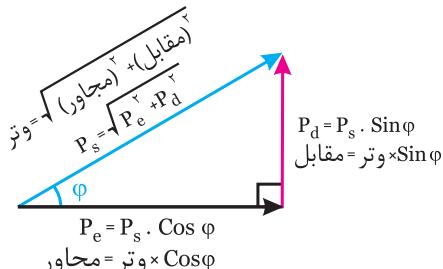

مداد خازنی (پیش فاز)  
 $\varphi$  و  $P_d$  منفی است.  
شکل (۲-۳۲)

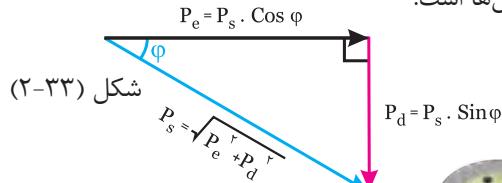مشاهده می شود که  $P_d$  و  $P_e$  بر هم عمود می باشد و  
برآیند آنها است.



به خاطر داشته باشید

بررسی چند حالت خاص:

۱) اگر مدار اهمی خالص باشد.




شکل (۲-۳۴)

می توان نوشت:

$$\begin{cases} \varphi = \theta_v - \theta_i = 0 \\ \cos \varphi = \cos 0 = 1 \Rightarrow P_e = P_s \\ \sin \varphi = \cos 0 = 0 \quad P_d = 0 \end{cases}$$

۲) اگر مدار سلفی خالص باشد:

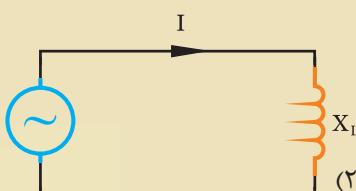


شکل (۲-۳۵)

$$\begin{cases} \varphi = \theta_v - \theta_i = +90^\circ \\ \cos 90^\circ = 0 \Rightarrow P_e = 0 \\ \sin 90^\circ = 1 \Rightarrow P_d = +P_s \end{cases}$$

با توجه به خازنی بودن مدار، مقدار  $P_d$  را منفی در نظر می‌گیریم.
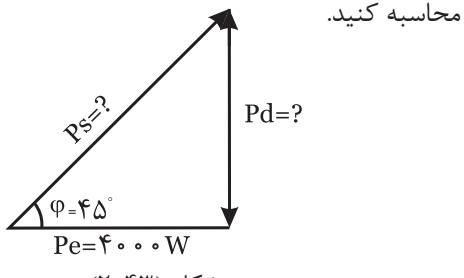
### مثال ۱۷

با توجه به مثلث توان شکل (۲-۳۹)، مقادیر مجهول را محاسبه کنید.



شکل (۲-۴۳)

$$Pe = Ps \times \cos\phi \Rightarrow Ps = \frac{Pe}{\cos\phi}$$

$$Ps = \frac{4000}{\cos 45^\circ} \Rightarrow Ps = \frac{4000}{\sqrt{2}} \Rightarrow Ps = 4000\sqrt{2} \text{ V.A}$$

$$Ps = \sqrt{Pe^2 + Pd^2} \Rightarrow Pd = \sqrt{Ps^2 - Pe^2}$$

$$Pd = \sqrt{(4000\sqrt{2})^2 - (4000)^2} \Rightarrow Pd = 4000 \text{ V.A.R}$$

روش دیگر: برای محاسبه  $P_d$  می‌توان نوشت:

$$\sin\phi = \sqrt{1 - \cos^2\phi} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$Pd = Ps \times \sin\phi = 4000\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow Pd = 4000 \text{ V.A.R}$$

### فعالیت ۱۰

(۱) در یک مدار الکتریکی، ولتاژ موثر مدار  $200$  ولت و جریان موثر مدار  $10$  آمپر است. اگر جریان  $30$  درجه پیش فاز باشد، مطلوبست: (الف)  $P_d$  (ب)  $Pe$  (ج)  $Ps$

$$Ps = Ve \times Ie \Rightarrow Ps = \dots \times \dots \Rightarrow Ps = \dots \text{ VA}$$


$$Pe = \dots \times \dots \Rightarrow Pe = \dots \times \dots \Rightarrow Pe = 1732 \text{ W}$$

$$Pd = \dots \times \dots \Rightarrow Pd = \dots \times \dots$$

$$\Rightarrow Pd = -1000 \text{ V.A.R}$$

رسم مثلث توان:

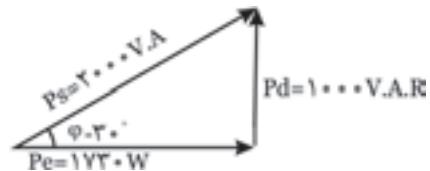با توجه به سلفی بودن (پس فاز) مدار  $P_d$  مقداری مثبت دارد، بنابراین آن را در جهت بالا در رسم می‌کنیم.



شکل (۲-۴۱)

### مثال ۱۸

در یک مدار الکتریکی، توان ظاهری  $1$  کیلو ولت آمپر و جریان  $60$  درجه پیش فاز است. اگر جریان مدار  $20$  آمپر باشد.

(الف) ولتاژ موثر چند ولت است؟

(ب) توان‌های اکتیو و راکتیو چقدر است؟

(ج) مثلث توان را رسم کنید.

### حل

$$Ps = 1000 \text{ V.A} \quad \varphi = -60^\circ \quad \text{پیش فاز}$$

(الف) با معلوم بودن  $Ps$  و  $Ie$  می‌توان  $Ve$  را محاسبه کرد:

$$Ps = Ve \times Ie \Rightarrow Ve = \frac{Ps}{Ie} \Rightarrow Ve = \frac{1000}{20} \Rightarrow Ve = 50 \text{ V}$$

(ب) توان‌های اکتیو و راکتیو:


$$Pe = Ps \times \cos\phi \Rightarrow Pe = 1000 \times \cos(-60^\circ)$$

$$\Rightarrow Pe = 1000 \times 0.5 \Rightarrow Pe = 500 \text{ W}$$

$$Pd = Ps \times \sin\phi \Rightarrow Pd = 1000 \times \sin(-60^\circ)$$

$$\Rightarrow Pd = 1000 \times 0.866 \Rightarrow Pd = -860 \text{ V.A.R}$$


(ج) مثلث توان

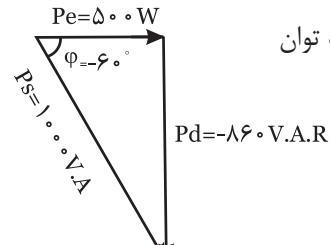

شکل (۲-۳۸)
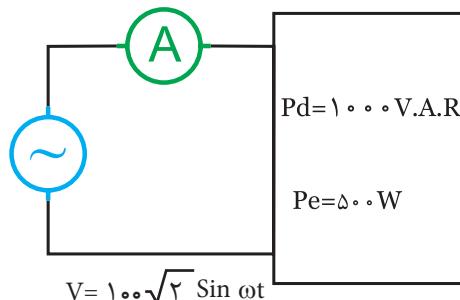
### فعالیت ۱۳

در شکل (۲-۴۰)، آمپرmetr چه جریانی را نشان می‌دهد؟



شکل (۲-۴۰)

### حل

راهنمایی: آمپرmetr جریان موثر را نشان می‌دهد بنابراین ابتدا با داشتن  $P_s$  و  $P_d$  مقدار  $P_e$  را بدست آورید. سپس  $I_e$  را از رابطه  $I_e = \frac{P_s}{V_e}$  محاسبه کنید.

### فعالیت ۱۴

در یک مدار الکتریکی، معادله ولتاژ  $V_{(t)} = 100 \sin(1000t + 60^\circ)$  است. اگر توان ظاهری  $P_s = 2000 \text{ VA}$  باشد و جریان مدار  $30^\circ$  درجه پیش فاز باشد، مطلوبست:

- الف) معادله جریان مدار
- ب) توان‌های اکتیو و راکتیو

### حل

از معادله ولتاژ داریم :

$$V_m = 100 \text{ V} \quad \omega = 1000 \quad \theta_v = 60^\circ$$

$$P_s = \frac{V_m J_m}{2} \Rightarrow I_m = \frac{2 \times P_s}{V_m} \quad [I_m = 40 \text{ A}]$$

$$\varphi = -30^\circ \Rightarrow \theta_i = \dots \quad \varphi \Rightarrow \boxed{\theta_i = \dots}$$

$$i(t) = \dots \times \sin(1000t + \dots)$$

$$P_e = \dots \times \dots \Rightarrow P_e = 2000 \times \dots \Rightarrow \boxed{P_e = 1732 \text{ W}}$$

$$P_d = \dots \times \dots \Rightarrow P_d = \dots \times \dots$$

$$\Rightarrow \boxed{P_d = -1000 \text{ V.A.R}}$$

### فعالیت ۱۵

با معلوم بودن مقادیر  $P_d$ ،  $P_e$  و  $P_s$  مثلث توان‌ها رسم کنید:


$$P_e = 1000 \text{ W}$$

$$P_d = -1732 \text{ V.A.R}$$

$$P_s = ?$$

$$P_e = 1000 \text{ W}$$

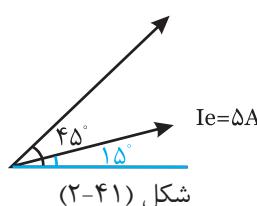۳- بردارهای ولتاژ و جریان در یک مدار، مطابق شکل (۲-۴۱) است. مطلوبست:



شکل (۲-۴۱)

توان‌های اکتیو، راکتیو  
و ظاهری

حل

تمرین

۱- در یک مدار الکتریکی، توان اکتیو با توان راکتیو برابر است. اگر توان ظاهری مدار  $P_S = 1000\sqrt{2} \text{ V.A}$  باشد.

(الف) هر یک از توان‌ها را محاسبه کنید.

(ب) ضریب قدرت مدار چقدر است؟

حل

۲- در یک مدار الکتریکی، معادله جریان مدار است. اگر توان ظاهری  $I_{(t)} = 5\sqrt{2} \sin(100\pi t + 6^\circ)$  مدار  $P_S = 200 \text{ V.A}$  باشد و ضریب قدرت  $5/5$  پس فاز باشد. مطلوبست:

(الف) معادله ولتاژ

(ج) رسم مثلث توان‌ها

حل

تحقیق کنید

(۱) در شبکه جهانی اینترنت، مطالبی را در خصوص لغات کلیدی زیر تهیه کنید و در کلاس ارائه نمایید.

ضریب توان

توان ظاهری

توان راکتیو

است، زیرا مدار حالت خازنی (پیش فاز) دارد.

$$\cos\varphi_2 = \sqrt{1 - \sin^2\varphi_2} \Rightarrow \cos\varphi_2 = \sqrt{1 - 0/\lambda^2}$$

$$\Rightarrow \cos\varphi_2 = 0/\lambda$$

$$Pe_2 = Ps_2 \times \cos\varphi_2 \Rightarrow Pe_2 = 3 \times 0/\lambda$$

$$\Rightarrow Pe_2 = 0/\lambda \text{ KW}$$

با توجه به مقدار توان‌های اکتیو و راکتیو  $\Sigma Pd$  و  $\Sigma Pe$  محاسبه می‌کنیم:

$$\sum Pe = Pe_1 + Pe_2 \Rightarrow \sum Pe = 4 + 0/\lambda \Rightarrow \sum Pe = 4/\lambda \text{ KW}$$

$$\sum Pd = +Pd_1 - Pd_2 \Rightarrow \sum Pd = 5/33 - 2/4$$


$$\boxed{\sum Pd = 2/93 \text{ KVAR}}$$

$$Ps = \sqrt{(4/\lambda)^2 + (2/93)^2} \Rightarrow Ps = \sqrt{(\sum Pe)^2 + (\sum Pd)^2}$$

$$\boxed{Ps = 6/5 \text{ KVAR}}$$

$$\cos\varphi = \frac{\sum Pe}{Ps} = \frac{4/\lambda}{6/5} \Rightarrow \cos\varphi = 0/\lambda 9$$

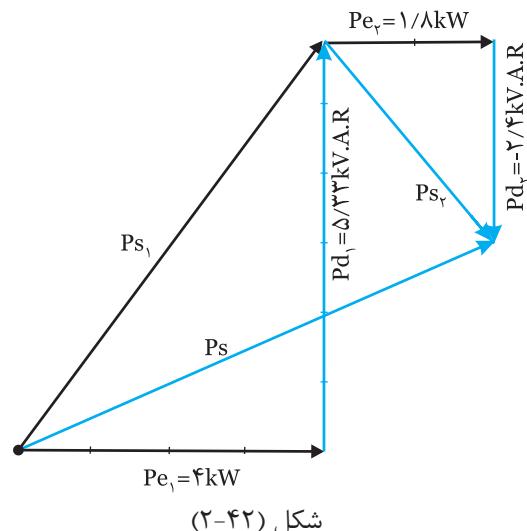رسم مثلث توان‌ها: با توجه به مقادیر بدست آمده و با مقیاس مناسب مثلث توان‌ها رسم می‌شود:



شكل (۲-۴۲)

$$\begin{cases} Pe_1 = 4 \text{ KW} \\ Pd_1 = 5/33 \text{ KVAR} \end{cases} \quad \oplus \quad \text{سلفی}$$

$$\begin{cases} Pe_2 = 4 \text{ KW} \\ Pd_2 = -2/4 \text{ KVAR} \end{cases} \quad \ominus \quad \text{خازنی}$$

محاسبه توان ظاهری  $Ps$  و ضریب قدرت  $\cos\varphi$  در

یک شبکه:

چنانچه مداری شامل چند مصرف کننده باشد. محاسبه  $\cos\varphi$  طی مراحل زیر صورت می‌گیرد:

(۱) با توجه به روابط موجود  $Pe$ ‌ها را محاسبه کرده و سپس آن‌ها را با هم جمع می‌کنیم.

$$\Sigma Ps = Pe_1 + Pe_2 + \dots \quad \text{همیشه مثبت است (Pe)}$$

(۲) با توجه به روابط  $Pd$ ‌ها را نیز محاسبه کرده و با توجه به حالت مدار یعنی سلفی  $Pd$  مثبت و خازنی  $Pd$  منفی، آن‌ها را با هم جمع یا تفریق می‌کنیم:  $\Sigma Pd = \pm Pd_1 \pm Pd_2 \pm Pd_3 \dots$

(۳) توان ظاهری کل و ضریب قدرت کل مدار از روابط زیر بدست می‌آید:

$$Ps = \sqrt{(\sum Pe)^2 + (\sum Pd)^2}$$

$$\cos\varphi = \frac{\sum Pe}{Ps}$$

**مثال ۱۶**

در یک مدار الکتریکی، دو مصرف کننده با مشخصات زیر وجود دارد، مطلوب است:  $\cos\varphi$ ,  $Ps$

$$\cos\varphi_1 = 0/6 \quad Pe_1 = 4 \text{ KW} \quad \text{۱) پس فاز}$$

$$\sin\varphi_2 = 0/\lambda \quad Ps_2 = 3 \text{ K.V.A} \quad \text{۲) پیش فاز}$$

با توجه به معلوم بودن  $Pe_1$  و  $\cos\varphi_1$  ابتدا  $Ps_1$  را محاسبه می‌کنیم:

$$Ps_1 = \frac{Pe_1}{\cos\varphi_1} = \frac{4}{0/6} \Rightarrow Ps_1 = 6/66 \text{ K.V.A}$$

$$Pd_1 = \sqrt{Ps_1^2 - Pe_1^2} \Rightarrow Pd_1 = \sqrt{(6/66)^2 - 4^2}$$

$$\Rightarrow Pd_1 = 5/33 \text{ KV.A.R}$$

با توجه به معلوم بودن  $Ps_2$  و  $\sin\varphi_2$  باید  $Pe_2$  و  $Pd_2$  را محاسبه کرد:

$$Pd_2 = Ps_2 \times \sin\varphi_2 \Rightarrow Pd_2 = 3 \times 0/\lambda$$

$$\Rightarrow Pd_2 = -2/4 \text{ K.V.A.R}$$

### مثال ۱۹

$$P_s = \frac{\sum P_e}{\text{_____}} \Rightarrow P_s = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \Rightarrow P_s = \text{_____}$$

$$\cos\varphi = \text{_____} / \lambda \Rightarrow \varphi = \cos^{-1} \text{_____} \Rightarrow \varphi = \text{_____}$$

$$\sum P_d = \sqrt{(\text{_____})^2 - (\text{_____})^2}$$

$$\sum P_d = \sqrt{(\text{_____})^2 - (\text{_____})^2}$$

$$P_d = \text{_____}$$

۳- یک شبکه الکتریکی دارای مصرف کننده‌های شکل (۲-۴۴) می‌باشد. مطلوبست:

(الف) توان ظاهری کل شبکه

(ب) رسم مثلث توان بارها

مصرف کننده اول

$$\begin{aligned} P_{e_1} &= 200 \text{ VA} \\ \cos\varphi_1 &= 0.6 \\ \text{پس فاز} &\end{aligned}$$

مصرف کننده دوم

$$\begin{aligned} P_{e_2} &= 40 \text{ W} \\ P_{d_2} &= 40 \text{ VAR} \\ \text{پیش فاز} &\end{aligned}$$

شكل (۲-۴۴)

$$P_{e_1} = \text{_____} \times \cos\varphi_1 \Rightarrow P_{e_1} = 200 \times \text{_____} \Rightarrow P_{e_1} = \text{_____}$$

$$\sin\varphi_1 = \sqrt{1^2 - \cos\varphi_1^2} \Rightarrow \sin\varphi_1 = \sqrt{1 - (\text{_____})^2}$$

$$\Rightarrow \sin\varphi_1 = \text{_____}$$

$$P_{d_1} = P_s \times \sin\varphi_1 \Rightarrow P_{d_1} = \text{_____} \times \text{_____} \Rightarrow P_{d_1} = \text{_____}$$

$$\sum P_e = \text{_____} + \text{_____} \Rightarrow \sum P_e = \text{_____} + \text{_____} \Rightarrow \sum P_e = \text{_____}$$


$$\sum P_d = P_{d_1} - \text{_____} \Rightarrow \sum P_d = \text{_____} - \text{_____} \Rightarrow \sum P_d = \text{_____}$$

$$P_s = \sqrt{(\sum P_e)^2 + (\text{_____})^2} \Rightarrow P_s = \sqrt{(\text{_____})^2 + (\text{_____})^2}$$

$$P_s = \text{_____}$$

$$\cos\varphi = \text{_____} \Rightarrow \cos\varphi = \text{_____} \Rightarrow \cos\varphi = \text{_____}$$

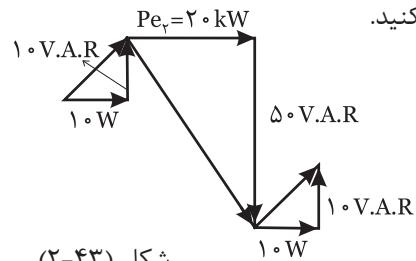شبکه‌ای دارای سه مصرف کننده به صورت شکل (۲-۴۳) می‌باشد. توان ظاهری و ضریب قدرت کل شبکه را محاسبه کنید.



شكل (۲-۴۳)

### حل

با توجه به مثلثهای توان ابتدا  $\sum P_e$  را محاسبه می‌کنیم:

$$\sum P_e = P_{e_1} + P_{e_2} + P_{e_3} = 10 + 20 + 10 = 40 \text{ W}$$

$$\sum P_d = +P_{d_1} - P_{d_2} + P_{d_3} = 10 - 50 + 10 = -30 \text{ VAR}$$

شبکه در مجموع پیش فاز است زیرا  $P_d$  منفی است.

$$P_s = \sqrt{(\sum P_e)^2 + (\sum P_d)^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} = 50 \text{ V.A}$$

$$\cos\varphi = \frac{\sum P_e}{P_s} = \frac{40}{50} = 0.8$$

### فعالیت ۱۲

۱- در یک شبکه الکتریکی  $W$  و  $\sum P_e = 600 \text{ W}$  است. مقدار  $\sum P_d$  و ضریب قدرت شبکه را محاسبه کنید.

$$P_s = \sqrt{(\text{_____})^2 + (\text{_____})^2} \Rightarrow \sum P_d = \sqrt{(\text{_____})^2 - (\text{_____})^2}$$

$$\sum P_d = \sqrt{(1000)^2 - (\text{_____})^2}$$

$$\cos\varphi = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \Rightarrow \cos\varphi = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} \Rightarrow \cos\varphi = \text{_____}$$

۲- در یک شبکه الکتریکی دو مصرف کننده وجود دارد. اگر  $\sum P_e = 300 \text{ W}$  و ضریب قدرت مدار  $0.8$  پس فاز باشد. مطلوبست:

(الف) توان ظاهری کل

(ب) زاویه اختلاف فاز

(ج) توان راکتیو کل

۲- دو مصرف کننده با مشخصات زیر در شبکه وجود دارد:

$$\varphi = +30^\circ \quad V_{e1} = 200 \text{ V} \quad I_{e1} = 20 \text{ A} \quad (1)$$

$$\cos\varphi_2 = 0.5 \quad P_{s2} = 1000 \text{ V.A} \quad \text{پیش فاز}$$

مطلوبست:


(الف) توان ظاهری کل

(ب) ضریب قدرت

(ج) رسم مثلث توانها



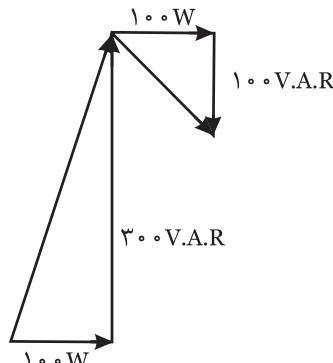۴- توان ظاهری مداری که مثلث توان‌های آن در شکل (۲-۴۵) آمده است، چند ولت - آمپر است؟



شکل (۲-۴۵)

$$\sum Pe = Pe_1 + \dots \quad \sum Pe = \dots + \dots$$

$$\sum Pd = Pd_1 - \dots \quad \sum Pd = \dots - \dots$$

$$Ps = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2} \quad Ps = 200 \sqrt{2} \text{ V.A}$$



۱- دو مصرف کننده با مشخصات زیر در مداری وجود دارد:

بار شماره (۱)

$$Pe_1 = 500 \text{ W} \quad , \quad \cos\varphi_1 = 0.8 \quad \text{پس فاز}$$

$$Pe_2 = 1000 \text{ W} \quad , \quad Ps_2 = 2000 \quad \text{پیش فاز}$$

مطلوبست: (الف) محاسبه  $\sum Pe$  و  $\sum Pd$

(ب) رسم مثلث توانها براساس مقادیر محاسبه شده



۱- با کمک نرم افزار مولتی سیم، دو مصرف کننده را در مداری ایجاد کنید، با کمک دستگاه‌های اندازه‌گیری وات متر، وارمتر و  $\cos\varphi$  متر مقادیر  $\sum Pe$  ،  $\sum Pd$  و  $Ps$  را محاسبه کنید.

۲- چنانچه در مداری ضریب قدرت  $\cos\varphi$  کاهش یابد، چه اتفاقی می‌افتد؟ چگونه می‌توان ضریب قدرت را اصلاح کرد؟ (آن را به حدود ۱ رساند)

۳- چه موقع در مداری که شامل دو مصرف کننده است، بیشترین توان اکتیو را داریم؟ در این حالت ضریب قدرت کل مدار چقدر می‌باشد؟



۱) گزینه‌های صحیح یا غلط را انتخاب کنید:

- برآیند بردار از روش هندسی از رابطه محاسبه می‌شود.

غلط

صحیح

$$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 \cdot F_2 \cdot \cos \alpha}$$

- اگر  $F_1 = F_2$  باشد و زاویه بین دو بردار  $60^\circ$  درجه باشد، برآیند آنها  $F = \sqrt{3}$  است.

غلط


صحیح

- در یک مدار الکتریکی، معادله ولتاژ  $V_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 60^\circ)$  است اگر معادله جریان  $i_{(t)} = 100\sqrt{2} \sin(1000t)$  باشد، مدار اهمی - سلفی است.

غلط

صحیح

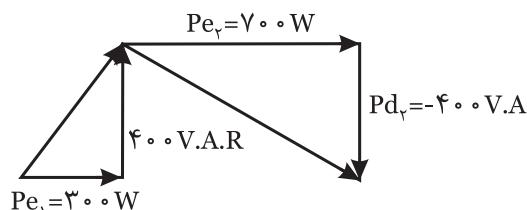- مثلث توان‌ها در یک شبکه مطابق شکل (۲-۴۶) است. توان ظاهری کل برابر  $1000$  ولت آمپر است.



شکل (۲-۴۶)

۲) گزینه‌های مربوط به هر سوال را انتخاب کنید و شماره مربوط را در جای خالی بنویسید.

$$\cos \varphi = \frac{\sum P_e}{P_s}$$

۱- رابطه توان اکتیو

$$P_e = P_s \cdot \cos \varphi$$

۲- رابطه ضریب قدرت اکتیو در یک شبکه

$$P_d = P_s \cdot \sin \varphi$$

۳- رابطه زاویه اختلاف فاز

$$\varphi = \theta_v - \theta_i$$

۴- رابطه توان راکتیو

$$\omega = 2\pi f$$

۵- سرعت زاویه‌ای


$$P_s = V_e \cdot I_e$$

۳) چنانچه دو بردار عمود بر هم، با هم برابر باشد، زاویه بین دو بردار ..... است. زیرا .....

۴) اگر در مداری زاویه اختلاف فاز منفی باشد، مدار را ..... گویند. زیرا .....


۵) توان اکتیو با توان راکتیو زمانی برابر می‌شود که ضریب قدرت برابر ..... باشد. زیرا .....

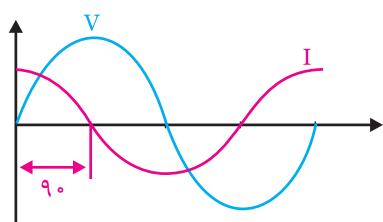۶) در منحنی‌های شکل (۲-۴۷)، توان اکتیو برابر ..... است. زیرا .....



شکل (۲-۴۷)

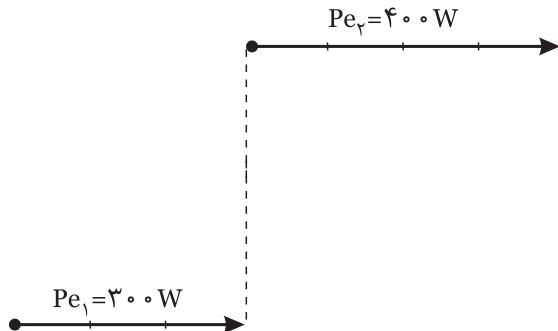
۷) در یک شبکه،  $P_{e_1} = 300 \text{W}$  و  $P_{e_2} = 400 \text{V.A.R}$ ،  $P_{d_1} = 500 \text{W}$  (پیش فاز)،  $P_{d_2} = 400 \text{V.A.R}$  (پس فاز) است. مثلث توان‌ها را کامل کنید و توان ظاهری و ضریب قدرت مدار محاسبه کنید.



۸) زمانی که مقادیر  $Pd$ ,  $Pe$  با هم برابر باشد،  $Ps=.....$  می‌باشد.

۹) در یک شبکه با دو مصرف کننده، زمانی ضریب قدرت شبکه برابر یک است که توان های ..... با هم برابر باشد و یکی از مصرف کننده ها ..... فاز و دیگری ..... فاز باشد.

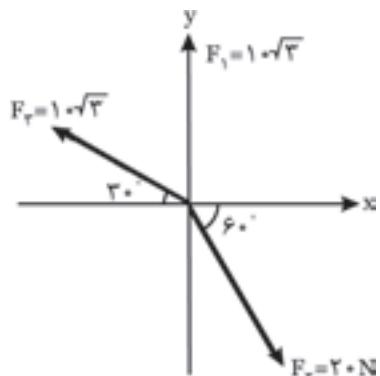۱۰) ب) آیند سه بودار شکل (۴۹-۲) را به روش تحلیلی محاسبه کنید.



شکار (۴۹-۲)

$$(11) \text{ دو پردار } F_1 = 15 \text{ N} \text{ و } F_2 = 5 \text{ N} \text{ با زاویه } \alpha = 60^\circ \text{ مفروض است. مطلوب است: (شهر یور ۸۷)}$$


$$F_1 - F_2 (\beta)$$

الف)  $F_1 + F_2$

F<sub>1</sub>.F<sub>2</sub> (ج)

(۱۲) پر آیند سه پردار شکل (۲-۵۵) را بدهست آورید. (خرداد ۸۶)

ضمنا مقدار تفاضل  $F_1 - F_2$  چقدر است؟

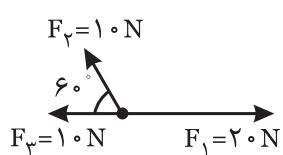


شكل (٥-٢)

- (۱۳) دو بردار  $F_1 = 5\sqrt{2}$  و  $F_2 = 5$  مفروض است. اگر زاویه بین دو بردار  $\alpha = 45^\circ$  باشد. مطلوبست: (شهریور ۸۵)
- الف)  $F_1 + F_2$   
 ب)  $F_1 - F_2$   
 ج)  $F_1 \cdot F_2$

- (۱۴) در یک مدار الکتریکی توان اکتیو با توان راکتیو برابر است و هر کدام برابر  $P_e = P_d = 500$  مطلوبست:
- الف) توان ظاهری کل  
 ب) ضریب قدرت مدار  
 ج) جریان مدار اگر ولتاژ ۱۰۰ ولت باشد.  
 (خرداد ۸۲)

- (۱۵) در یک مدار الکتریکی، توان ظاهری ۲۰۰۰ ولت آمپر است. اگر زاویه اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان  $30^\circ$  درجه پس فاز باشد. مطلوبست: (دی ۸۳)
- الف) توان‌های اکتیو و راکتیو  
 ب) ضریب قدرت مدار

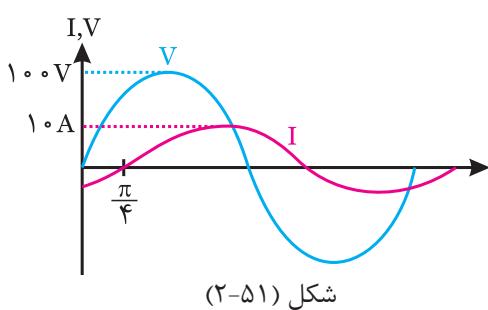- (۱۶) در یک مدار الکتریکی، منحنی‌های ولتاژ و جریان مطابق شکل (۲-۵۱) است. مطلوبست: (خرداد ۸۸)
- الف) توان‌های اکتیو، راکتیو و ظاهری  
 ب) رسم مثلث توان  
 ج) رسم دیاگرام برداری  $V$  و  $I$



(۱۷) معادله ولتاژ در یک مدار الکتریکی  $V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin 500t$  است. اگر جریان  $30^\circ$  درجه پیش فاز باشد و توان ظاهري مدار  $Ps=2400$  ولت - آمپر باشد. مطلوبست: (شهریور ۸۴)

الف) معادله جریان مدار

ب) توانهای اکتیو و راکتیو

ج) رسم مثلث توان

(۱۸) در یک شبکه الکتریکی دو مصرف کننده با مشخصات زیر وجود دارد: (شهریور ۸۵)

$$\varphi_1 = 60^\circ \quad Ie_1 = 10 \text{ A} \quad , \quad Ve_1 = 200 \text{ V}$$

$$Pd_2 = 800 \text{ V.A.R} \quad , \quad Pe_2 = 600 \text{ W}$$

مطلوبست:

الف) تعیین توان ظاهري کل

ب) ضریب قدرت کل مدار

ج) رسم مثلثهای توان


(۱۹) مثلث توان یکی از دو مصرف کننده موجود در یک مدار الکتریکی ترسیم شده است. شکل (۲-۵۲). اگر بخواهیم ضریب قدرت مدار به یک برسد، مصرف کننده دوم باید چه خصوصیاتی داشته باشد. در این حالت توان ظاهري کل مدار  $Ps=500 \text{ V.A}$  است.



شکل (۲-۵۲)

### سوالات چند گزینه‌ای

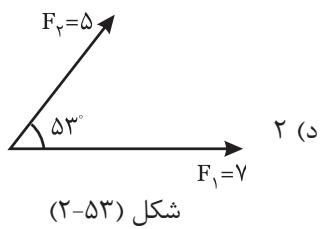(۲۰) تفاضل دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  شکل (۲-۵۳) کدام است؟



شکل (۲-۵۳)


ج)  $\frac{4}{2}$

ب)  $\frac{4}{9}$

الف)  $\frac{5}{6}$

د)  $2$

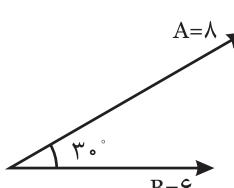(۲۱) حاصل ضرب داخلی دو بردار شکل (۲-۵۴) کدام است؟ (کنکور)



شکل (۲-۵۴)

د)  $\frac{41}{5}$

ج)  $24$

ب)  $\frac{17}{3}$

الف)  $10$

(۲۲) زاویه بین دو بردار  $F_1$  و  $F_2$  را باید چند درجه انتخاب کرد تا برآیند دو بردار با تفاضل همان دو بردار، برابر شود؟

د)  $180$

ج)  $90$

ب)  $30$


الف) صفر

(۲۳) برآیند بردارهای شکل (۲-۵۵) کدام است؟

ج)  $20$

ب)  $10$

الف) صفر

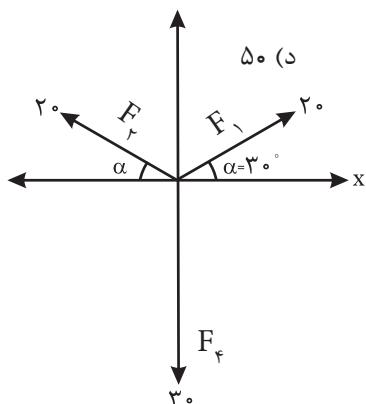

شکل (۲-۵۵)


(۲۴) منحنی تغییرات دو موج سینوسی جریان متنابض مطابق شکل (۲-۵۶) است. اندازه ماکریم بردار فاز برآیند این دو موج کدام است؟

د)  $2\sqrt{2}$


ج)  $2$

ب)  $\sqrt{3}$

الف)  $8/9$

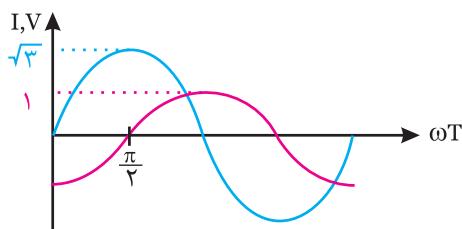


شکل (۲-۵۶)

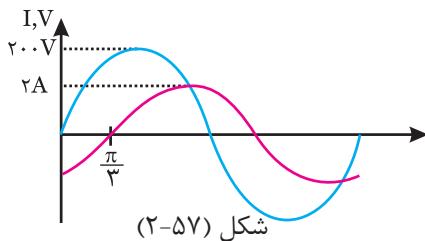


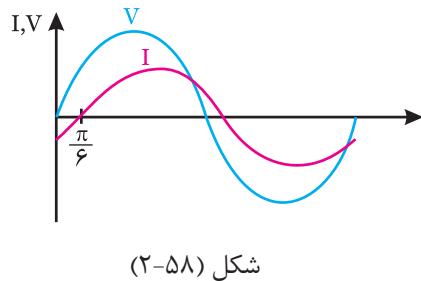(۲۵) توان مصرفی توابع شکل (۲-۵۷) چند وات است؟

- الف)  $100\sqrt{2}$   
ب)  $100$   
ج)  $200$



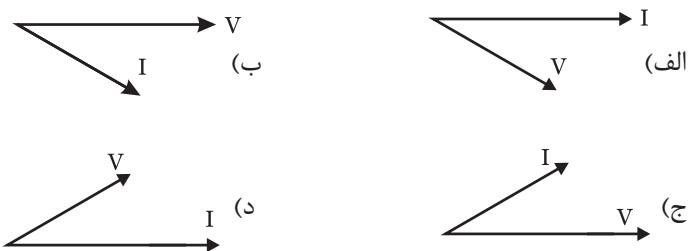
(۲۶) بردار فاز شکل (۲-۵۸) کدام است؟ «کنکور»



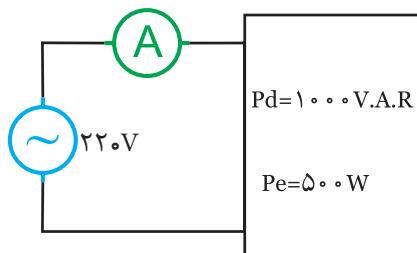(۲۷) معادله ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به صورت  $V = 50 \sin(500t + 30^\circ)$  و معادله جریان  $I = 4 \sin(500t - 30^\circ)$  می‌باشد.

توان غیر موثر مدار چند VAR است؟


- الف)  $100\sqrt{3}$   
ب)  $50\sqrt{3}$   
ج)  $100$



شکل (۲-۵۹)

(۲۸) در شکل (۲-۵۹) آمپرmetر، چند آمپر جریان را نشان می‌دهد؟

- الف) ۵  
ب) ۶  
ج) ۴  
د) ۲

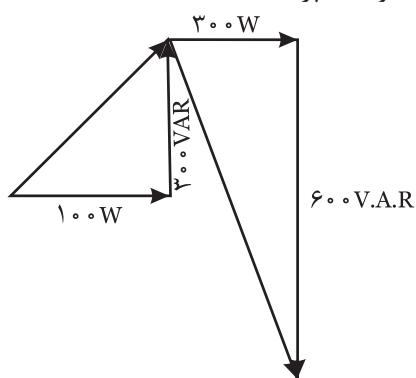

شکل (۲-۶۰)

(۳۰) در یک شبکه با دو مصرف کننده:  $P_d_1 = 400 \text{ W}$  و  $P_e_1 = 300 \text{ W}$ ،  $P_d_2 = 500 \text{ W}$  و  $P_e_2 = 400 \text{ V.A.R}$  قدرت برابر ۱ باشد، باید  $P_d_2$  چه مقدار و چه حالتی داشته باشد؟


- الف)  $P_d_2 = 400 \text{ VAR}$  و پیش فاز  
ب)  $P_d_2 = 400 \text{ VAR}$  و پس فاز  
ج)  $P_d_2 = 300 \text{ VAR}$  و هم فاز  
د)  $P_d_2 = 300 \text{ VAR}$  و پیش فاز

## فصل سوم

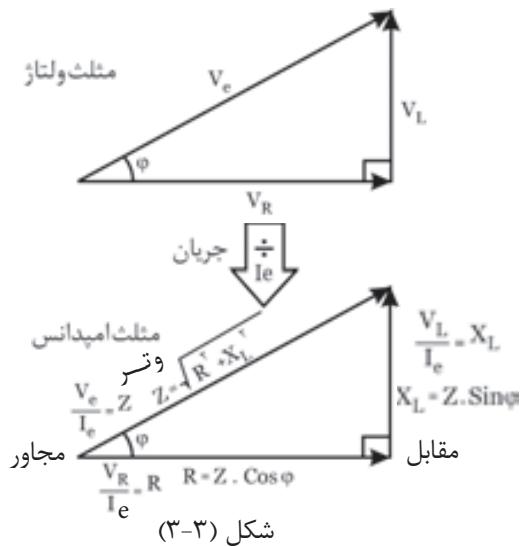
### مدار RL سری و RL موازی



سلف  $X_L$   
 فرکانس  $F = \frac{1}{2\pi L}$   
 معنی تعبیرات  
 $R_s = Z \cos \phi$   
 $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$   
 میل به مستقیم نهایت  
 $\sin \phi = \frac{X_L}{Z} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{R}{X_L})^2}}$   
 معادله زمانی  $\sin(\omega t + \phi) = \frac{X_L}{Z} \sin \omega t + \cos \omega t$   
**Parallel RL Circuits**  
 نسبت های مثلثاتی  
 $\frac{R}{Z} = \cos \phi$   
 $\frac{X_L}{Z} = \tan \phi$   
 میلی هانری  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$   
 مدار معادل موازی  $I = f(F)$   
 مدارهای مختلط  $\sin \phi$   
 تبدیل به حالت سری  
 تبدیل مدارات صریب کنفریت  
 $V_{(t)} = 100 \sin(100t)$   
 بیان مقاومت  
 $\cos \phi = \frac{R}{Z}$   
 RL-filter  
 $I_e = I_r + I_L$   
 اندوکتانسی  
 $R_p = 20 \Omega$   
 $\sqrt{R^2 + X_L^2}$   
 ادmittans  
 $P_d = \frac{V_e^2}{R_p}$   
 راکتیو  
 $100 \text{ kHz}$




شکل (۳-۳)

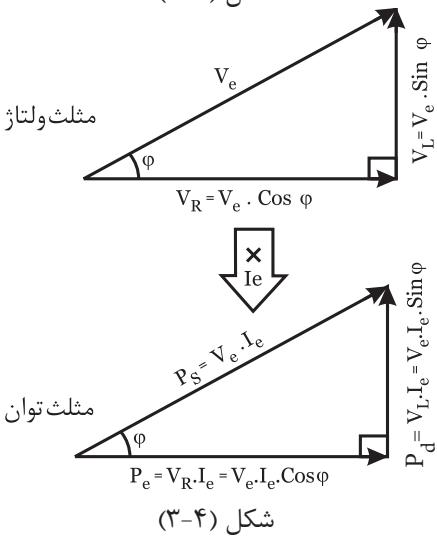


شکل (۴-۳)

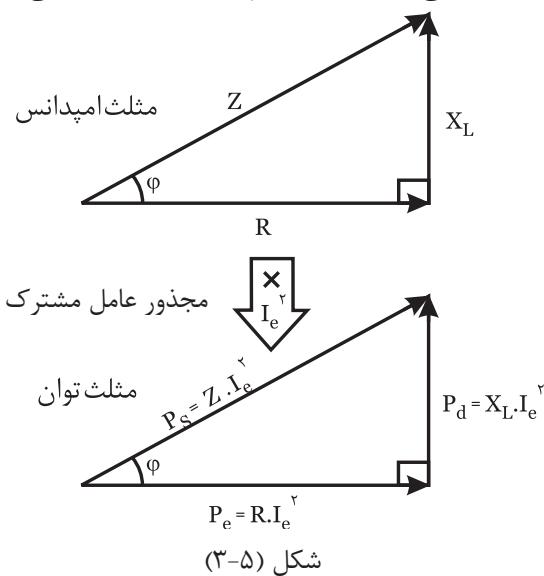روش دوم: اگر اضلاع مثلث امپدانس را در مجدد عامل مشترک یعنی  $(\lambda)$  ضرب کنیم، مثلث توان بدست می‌آید:



شكل (٥-٣)

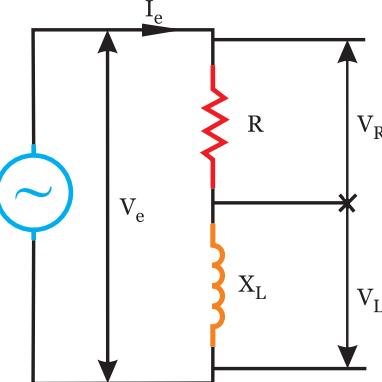


شكل (١-٣)

### **٣-٢- مثلث ولتاژ: اضلاع این مثلث عبارتند از:**

I<sub>e</sub> با فاز هم: V<sub>R</sub>

L: ۹۰ درجه پيش فاز(به خاطر سلفي بودن)

$\varphi$ : درجه پیش فاز

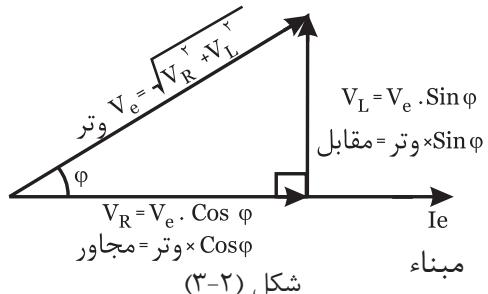

مبناه

در مدار  $R_L$  سری، همیشه ولتاژ نسبت به جریان پیش فاز است  $i_v > \theta_i$  بنابراین زاویه اختلاف فاز  $\varphi = \theta_v - \theta_i$  عددی بین ۰ و  $+90^\circ$  است.

### ٣-٣- مثلث امپدنس: اگر اضلاع مثلث ولتاژ را

بر عامل مشترک یعنی  $I$  تقسیم کنیم، اضلاع مثلث امپدانس بدست می‌آید. (شکل ۳-۳)

**٤-٣- مثلث توان:** مثلث توان که اضلاع آن را،  $P$

$P_d$  و  $P_e$  تشکیل می‌دهد، از دو روش بدست می‌آید:

روش اول: اگر اضلاع مثلث ولتاژ را در عامل مشترک یعنی

(e) ضرب کنیم، مثلث توان بدست می‌آید شکل (۴-۳):

## مثال ۲

در یک مدار R-L سری، اگر معادله ولتاژ  $V(t) = 100\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ)$  و معادله جریان

$$L i(t) = 100\sqrt{2} \sin(1000t)$$




در معادلات ولتاژ و جریان مقادیر  $V_m = 100\sqrt{2}$  و  $\omega = 1000$  باشد بنابراین ابتدا

$Z$  را محاسبه می‌کنیم:

$$Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{100\sqrt{2}}{20\sqrt{2}} \Rightarrow Z = 5\Omega$$

با توجه به اضلاع مثلث امپدانس:
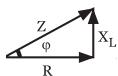
$$\varphi = \theta_v - \theta_i = 30^\circ - 0^\circ = 30^\circ$$



$$R = Z \cos \varphi = 5 \times \cos 30^\circ = 5 \times \sqrt{3}/2 = 4.33\Omega$$

$$X_L = Z \sin \varphi = 5 \times \sin 30^\circ = 5 \times 1/2 = 2.5\Omega$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{2.5}{1000} = 2.5mH$$

## حالات ۱

۱- در مدار R-L سری، امپدانس از رابطه  $Z = \sqrt{(....)^2 + (....)^2}$  بدست می‌آید.

۲- در مدار RL سری، ..... در تمام مدار یکسان است و از رابطه‌های زیر بدست می‌آید:

$$I_e = \frac{V_e}{Z} \quad I_e = \frac{V_e}{R} \quad I_e = \sqrt{\frac{P_e}{Z}}$$

۳- در مدار RL سری، ضریب قدرت اکتیو از رابطه‌های زیر بدست می‌آید:

$$\cos \varphi = \frac{V_e}{Z} \quad \cos \varphi = \frac{V_R}{Z} \quad \cos \varphi = \frac{P_e}{Z}$$

۴- توان اکتیو در این مدار از روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$P_e = V_R \times \dots$$


$$P_e = R \times \dots$$

$$P_e = \sqrt{(P_s)^2 - (....)^2}$$

$$P_e = V_e \times \dots \times \cos \varphi$$

## ۳-۵- ضرائب مهم:

مثلث توان مثلث امپدانس مثلث ولتاژ

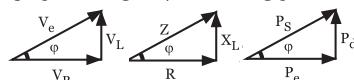

$$\left. \begin{aligned} \sin \varphi &= \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{V_L}{V_e} = \frac{X_L}{Z} = \frac{P_d}{P_s} \\ \cos \varphi &= \frac{\text{ضلع مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{V_R}{V_e} = \frac{R}{Z} = \frac{P_e}{P_s} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{عددی} \\ \text{بين} \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} \tan \varphi &= \frac{\text{ضلع مقابل}}{\text{مجاور}} = \frac{V_L}{V_R} = \frac{X_L}{R} = \frac{P_d}{P_e} \\ \sin \varphi &= \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} \\ \tan \varphi &= \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{تا ۱} \\ \text{است.} \end{array}$$

روابط فرعی:

$$\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$$

$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$$


## مثال ۱

در مدار شکل (۳-۶) مطلوب است:

(الف) امپدانس مدار (z)

(ب) جریان مدار ( $I_e$ )

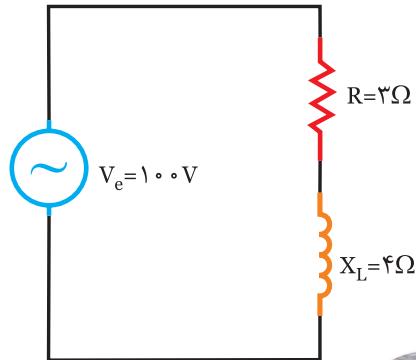(ج) ولتاژ دو سر مقاومت ( $V_R$ ) و ولتاژ دو سر سلف ( $V_L$ )



شکل (۳-۶)



با توجه به معلوم بودن  $R$  و  $X_L$  ابتدا  $z$  را از مثلث

امپدانسی بدست می‌آوریم:


$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \Rightarrow Z = \sqrt{3^2 + 4^2} \Rightarrow Z = \sqrt{25} = 5\Omega$$

$$I_e = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{5} = 20A$$

$$V_R = R \cdot I_e = 3 \times 20 = 60V$$

$$V_L = X_L \cdot I_e = 4 \times 20 = 80V$$

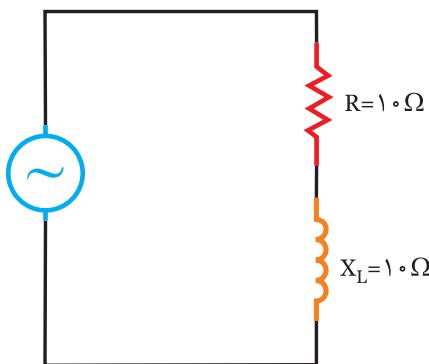۲- در مدار RL سری، مطابق شکل (۸-۳) توان ظاهری  
مدار،  $1000 \text{ ولت آمپر}$  است، مطلوب است:



شکل (۸-۳)

- الف) توان‌های اکتیو و راکتیو مدار  
ب) ضریب کیفیت مدار  $Q = ?$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

۵- توان راکتیو از روابط زیر محاسبه می‌شود:

$$Pd = \dots \times Ie$$

$$Pe = \dots \times (Ie)^r$$

Pd=.....×Ie×.....

۶- توان ظاهري از روابط زير محاسبه مي شود:

$$Ps = \dots \times Ie$$

$$Ps = \dots \times (Ie)^\gamma$$

$$P_s = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}$$




۱) در یک مدار RL سری، مطابق شکل (۳-۷) اگر زاویه

اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان ۳۰ درجه باشد، مطلوبست:

الف) ضريب خودالقايي L

ب) مقادیر ولتاژهای موثر دو سر مقاومت و سلف و

ولتاژ کل

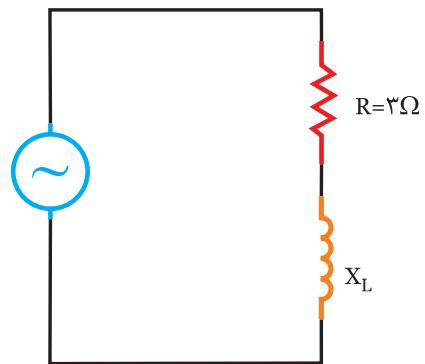

$$I_{(t)} = 10 \sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

شکل (۷-۳)

روشی دیگر: برای محاسبه توان‌های مدار می‌توانیم از روابط زیر نیز استفاده کنیم:

$$P_e = V_R I_e = V_e I_e \cos \varphi$$


$$P_d = V_L I_e = V_e I_e \sin \varphi$$

$$P_s = V_e I_e = \sqrt{P_e^2 + P_d^2}$$

### مثال ۳


در مدار شکل (۳-۹)، اگر ولتاژ دو سر مقاومت

اهمی  $V_R = 10\text{V}$  باشد، مطلوبست:

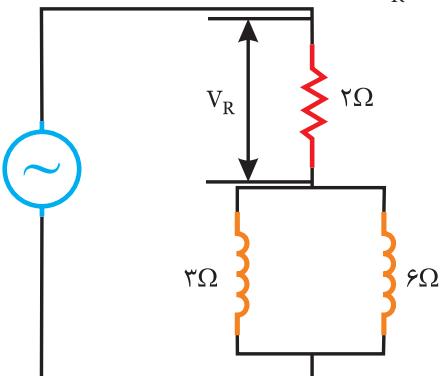

شکل (۳-۹)

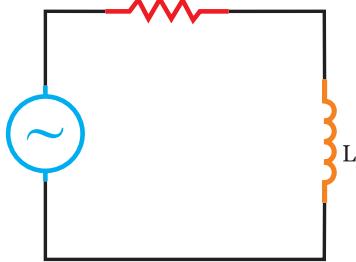در مدار شکل (۳-۱۱) ضریب قدرت می‌باشد، مطلوب است:  $R = 8\Omega$



$$V_{(t)} = 100 \sin(1000\pi t + \frac{\pi}{6})$$


شکل (۳-۱۱)

الف) مقدار  $L$

ب) جریان منبع و معادله آن

راهنمایی: چون  $\sin \varphi = \frac{X_L}{Z}$  می‌باشد، ابتدا آن را بدست  $\sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \sqrt{1 - 0/\lambda^2} = 0/6$  می‌آوریم:
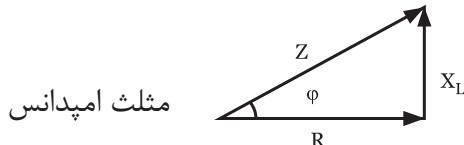
$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow Z = \frac{R}{\cos \varphi} = \frac{\lambda}{0/\lambda} = 10\Omega$$



$$X_L = Z \sin \varphi = \dots \Rightarrow X_L = 6\Omega$$

ب) جریان منبع و معادله آن:

$$I_m = \frac{V_m}{Z} \Rightarrow I_m = 10A$$

$$\cos \varphi = 0/\lambda \Rightarrow \varphi = \cos^{-1} 0/\lambda = 37^\circ$$


$$\theta i = \dots \Rightarrow \theta i = -37^\circ$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta i) \Rightarrow i(t) = \dots$$

چون معادله جریان خواسته شده است، منظور از جریان منبع، مقدار ماکزیمم آن یعنی  $I_m$  است.

### حل

ابتدا مدار را ساده می‌کنیم: شکل (۳-۱۰)

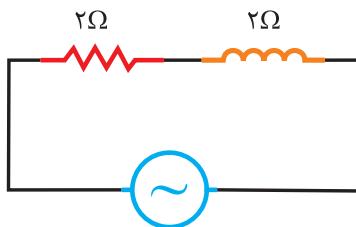

شکل (۳-۱۰)

$$X_L = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = \frac{18}{9} = 2\Omega$$

با معلوم بودن  $V_R = 10\text{V}$  و  $R = 2\Omega$ ، جریان مدار که در تمام مدار یکسان است محاسبه می‌شود:

$$I_e = \frac{V_R}{R} = \frac{10}{2} = 5A$$

ب) برای محاسبه امپدانس:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{2^2 + 2^2}$$

$$Z = 2\sqrt{2}$$

ج) توان‌های مدار:

$$P_e = R I_e^2 = 2 \times 5^2 = 50W$$

$$P_d = X_L I_e^2 = 2 \times 5^2 = 50VAR$$

$$P_s = Z I_e^2 = 2\sqrt{2} \times 5^2 = 50\sqrt{2} V.A$$



3

$$\begin{aligned} & \text{با توجه به این که معادله جریان را داریم مقادیر: } \\ & \theta = 0^\circ, I_m = 20 \text{ آمپر معلوم است. بنابراین باید ابتدا: } Z = \frac{V_m}{I_m} = 1000 \Omega \\ & \text{و به دنبال آن } \varphi = 0^\circ \text{ را بدست آوریم:} \\ & Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \Omega \\ & I_m = \frac{V_m}{Z} \Rightarrow V_m = z \cdot I_m = 10 \times 20 \cdot \sqrt{2} = 200 \sqrt{2} \text{ V} \\ & \text{Cos } \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{6}{10} = 0.6 \\ & \varphi = \text{Cos}^{-1} 0.6 = 53^\circ \Rightarrow \boxed{\varphi = 53^\circ} \end{aligned}$$

$$\varphi = \theta v - \theta i \Rightarrow \varphi v = \theta + \theta i = \theta(1 + 0) \Rightarrow \boxed{\theta v = \theta^3}$$

ولتاژ  $\theta^3$  درجه جلوتر از جریان است:

$$V(t) = V_m \sin(\omega t + \theta v)$$

$$V(t) = 200\sqrt{2} \sin(1000t + \theta^3)$$

ب) معادله ولتاژ دو سر مقاومت ( $VR(t)$ ):

ولتاژ دو سر مقاومت با جریان «هم فاز» است:

يعنی زاویه این ولتاژ با جریان یکسان است:

$$V_{R_m} = R \cdot I_m = 6 \times 20\sqrt{2} = 120\sqrt{2}$$

$$V_{R(t)} = 120\sqrt{2} \sin(1000t)$$

ج) ولتاژ دو سر سلف ۹۰ درجه نسبت به جریان پیش فاز است:


$$Vl(m) = X_L \cdot I_m = 8 \times 20\sqrt{2} = 160\sqrt{2}$$

$$Vl(t) = 160\sqrt{2} \sin(1000t + 90^\circ)$$



فیلم

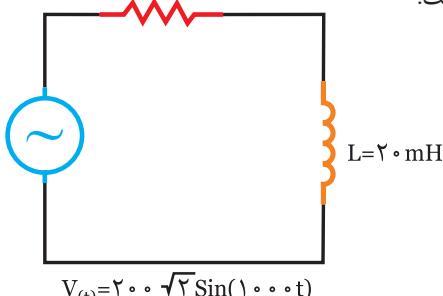در مدار شکل (۱۳-۳) ضریب کیفیت برابر ۱ است،  
 $R=?$



$$V_{(t)} = 200 \sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

شکل (۱۳-۳)

الف) مقدار مقاومت R  
ب) معادله زمانی جریان منبع



٦٣

در یک مدار  $R_L$  سری، توان اکتیو نصف توان ظاهری است، اگر در این مدار  $\Omega = R = 3$  باشد، مطلوبست:

ب) مقادير امپدانس و مقاومت القایی  $Z=?$  و  $X_L=?$



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




卷之三

در مدار شکل (۳-۱۲) معادله جریان  $I(t) = 20\sqrt{2} \sin(1000t)$  می‌باشد. مطلوبست:

### الف) معادله ولتاژ کل

ب) معادله ولتاژ دو سر مقاومت

ج) معادله ولتاژ دو سر سلف

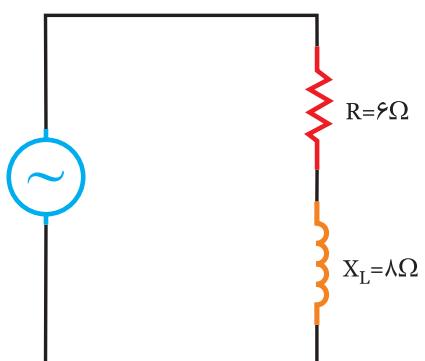


شکار (۱۲-۳)

تمرین: جدول زیر را که مربوط به یک مدار  $R_L$  سری است، کامل کنید.

$R=3 \Omega$	$X_L=4 \Omega$	$Z=.....$
$R=.....$	$X_L=8 \Omega$	$Z=10 \Omega$
$R=6 \Omega$	$\cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$	$X_L=.....$
$R=10 \Omega$	$Q=1$	$Z=.....$

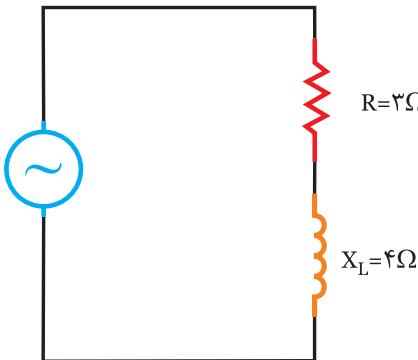
### مثال ۵

در مدار شکل (۳-۱۵)، توان اکتیو مدار  $P_e=300 W$  است. توانهای راکتیو و ظاهری را تعیین کنید و مثلث توان را رسم کنید.



شکل (۳-۱۵)

با توجه به اضلاع مثلث توان:

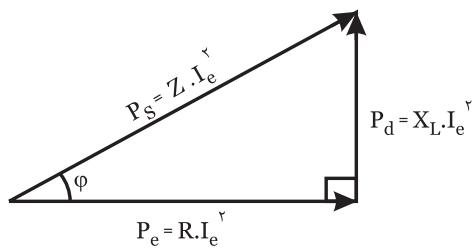

شکل (۳-۱۶)

با معلوم بودن  $P_e$  و  $R$  می‌توانیم جریان مدار ( $I_e$ ) را

$$P_e = R \cdot I_e^2 \Rightarrow I_e^2 = \frac{P_e}{R} \Rightarrow I_e = \sqrt{\frac{P_e}{R}}$$

محاسبه کنیم:

$$I_e = \sqrt{\frac{P_e}{R}} = \sqrt{\frac{300}{3}} = \sqrt{100} \Rightarrow I_e = 10 A$$

راهنمایی:  $X_L = \omega L = ..... \times ..... \Rightarrow X_L = 20 \Omega$

$$Q = \frac{X_L}{R} \Rightarrow R = \frac{X_L}{Q} = ..... \Rightarrow R = .....$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(..)^2 + (..)^2} \Rightarrow Z = 20\sqrt{2} \Omega$$

$$Im = \frac{V_m}{Z} = ..... \Rightarrow Im = 10 A$$


$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{3}{20\sqrt{2}} = 0.707 \quad [\varphi = 45^\circ]$$

جریان  $45^\circ$  درجه پس فاز است:  $\theta i = -45^\circ$  با معلوم بودن  $Im$  و  $i$ :

$$I_{(t)} = Im \cdot \sin(\omega t + \theta i) \Rightarrow I(t) = .....$$
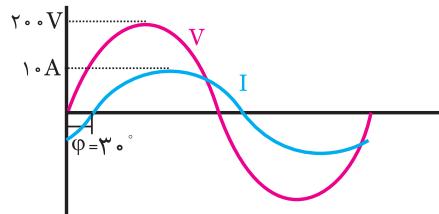
### فعالیت ۴

در یک مدار  $RL$  سری، تابع تغییرات ولتاژ و جریان مطابق شکل (۳-۱۴) است، اندازه  $R$  و  $X_L$  چقدر است؟



شکل (۳-۱۴)

مراحل حل مسئله:

۱) با معلوم بودن  $V_m$  و  $Im$  را محاسبه می‌کنیم:

$$Z = ..... \quad Z = 20 \Omega$$

۲) با توجه به زاویه اختلاف فاز  $\varphi = 30^\circ$  مقادیر  $R$  و  $X_L$  را

$$R = ..... \quad R = 17.3 \Omega \quad \text{محاسبه می‌کنیم:}$$

$$X_L = ..... \quad X_L = 10 \Omega$$



راهنمایی: با معلوم بودن  $P_e$  و  $I_e$  و همچنین  $R$  و  $X_L$  بددست می‌آید:

$$P_e = R \cdot I_e^2 \Rightarrow I_e = \sqrt{\frac{P_e}{R}}$$

$$R = 3\Omega$$

$$P_d = X_L \cdot I_e^2 = X_L \cdot \left(\sqrt{\frac{P_e}{R}}\right)^2 = X_L \cdot \frac{P_e}{R}$$

$$X_L = 4\Omega$$

ب) برای ولتاژ منبع به  $Z$  نیاز داریم:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\Omega$$

با داشتن  $Z$  و  $I_e$

$$\Rightarrow$$

ج) با کمک روابط مربوطه می‌توان ضریب توان و توان ظاهری و ضریب کیفیت را محاسبه کرد:

ضریب قدرت:

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{3}{5} \Rightarrow \cos \varphi = 0.6$$

توان ظاهری:

$$P_s = 500 \text{ V.A}$$

ضریب کیفیت:

$$Q = 0.8$$

$$P_s =$$

$$Q =$$



در یک مدار  $R-L$  سری بردارهای ولتاژ و جریان به صورت شکل (۳-۱۹) است. مطلوبست:



شکل (۳-۱۹)

الف) مقادیر  $R$  و  $X_L$

ب) مقادیر  $V_L$  و  $V_R$

ج) مقادیر  $P_s$  و  $P_d$

در مرحله بعدی می‌توانیم  $P_d$  و  $P_s$  را محاسبه کنیم:

$$P_d = X_L \cdot I_e^2 = 4 \times (10)^2 \Rightarrow P_d = 400 \text{ V.A.R}$$


$$P_s = Z \cdot I_e^2 = 5 \times (10)^2 \Rightarrow P_s = 500 \text{ V.A}$$

لازم است یا ابتدا  $Z$  را محاسبه کنیم:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\Omega$$

رسم مثلث توان: با معلوم بودن  $P_d$ ،  $P_s$  و  $P_e$  و با توجه به

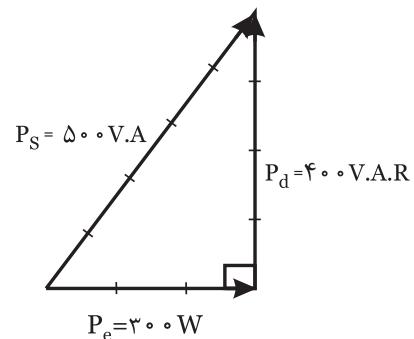سلفی (پس فاز بودن) مدار  $P_d$  مقداری مثبت را دارد.



شکل (۳-۱۷)

روشی دیگر: توان‌ها اکتیو و راکتیو و ظاهری را می‌توان از

روابط زیر نیز محاسبه کرد:

$$P_e = V_e \cdot I_e \cdot \cos \varphi$$

$$P_d = V_e \cdot I_e \cdot \sin \varphi$$


$$P_s = V_e \cdot I_e$$

### فعالیت ۵

در مدار شکل (۳-۱۸) مطلوبست:

$$I_e = 10 \text{ A}$$

$$P_e = 300 \text{ W}$$

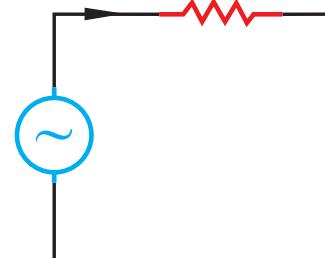

شکل (۳-۱۸)

الف) مقدار  $R$  و  $X_L$

ب) ولتاژ منبع

ج) ضریب قدرت و توان ظاهری و ضریب کیفیت



فرض شده است:

$$P_e = P_d \Rightarrow P_s = \sqrt{P_e^2 + P_d^2} \Rightarrow P_s = \sqrt{2} P_e$$

توانهای اکتیو و راکتیو:

$$P_e = \frac{P_s}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_e = \frac{1000}{\sqrt{2}}$$

$$Q = \frac{P_d}{P_e} \Rightarrow Q = \frac{1000}{1000} \Rightarrow Q = \tan \varphi = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ$$

$$I_e = \frac{V_e}{R} \Rightarrow I_e = 10\sqrt{2} \Rightarrow I_m = \sqrt{2} I_e \Rightarrow$$

جريان مازکزيم:

$$I_m = \sqrt{2} \times 10\sqrt{2} \Rightarrow I_m = 20A$$

زاويه جريان:

$$\theta_i = \theta_{V_e} - \varphi = 0 - 45^\circ$$


جريان 45 درجه پس فاز است:

$$I_{(t)} = \dots$$


معادله جريان



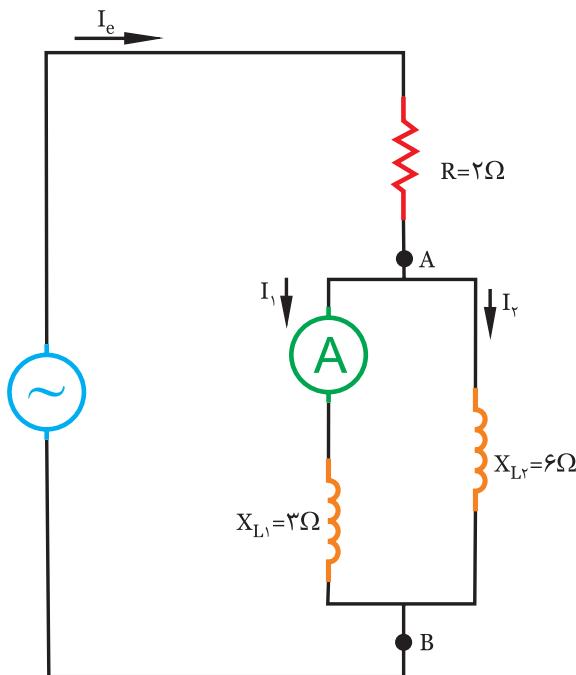در مدار شكل (۳-۲۱) آمپر متر جريان ۴ آمپر را نشان مي دهد. مطلوب است:



شكل (۳-۲۱)

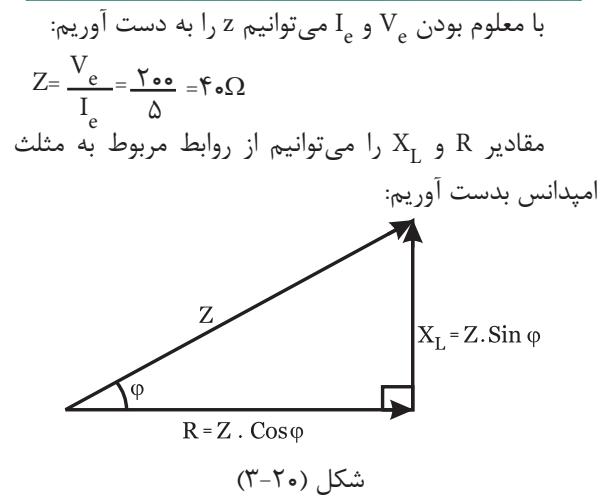

شكل (۳-۲۰)

$$R = Z \cdot \cos \varphi \Rightarrow R = 40 \times \cos 60^\circ \Rightarrow R = 40 \times 0.5 = 20\Omega$$

$$X_L = Z \cdot \sin \varphi \Rightarrow X_L = 40 \times \sin 60^\circ \Rightarrow X_L = 40 \times 0.86 = 34.4 \Omega$$

ب) محاسبه  $V_R$  و  $V_L$ : با معلوم بودن  $R$  و  $I_e$  می توان نوشت:

$$V_R = R \cdot I_e = 20 \times 5 = 100V$$

$$V_L = X_L \cdot I_e = 34.4 \times 5 = 172V$$

$$V_e = Z \cdot I_e = 40 \times 5 = 200V$$

Pd (ج)

$$P_d = X_L \cdot I_e^2 = 34.4 \times (5)^2 = 860 \text{ VAR}$$

$$P_s = Z \cdot I_e^2 = 40 \times (5)^2 = 1000 \text{ V.A}$$

روشی دیگر:

$$P_s = V_e \cdot I_e = 200 \times 5 = 1000 \text{ V.A}$$

$$P_d = P_s \cdot \sin \varphi = 1000 \times 0.86 = 860 \text{ VAR}$$



در يك مدار  $R_L$  سري، توانهای اکتیو و راکتیو برابر است. اگر توان ظاهری مدار  $P_s = 1000 \sqrt{2} \text{ V.A}$  باشد. مطلوب است:

(الف) مقادير  $P_d$  و  $P_e$ ؟

(ب) اگر معادله ولتاژ  $V_{(t)} = 100 \sqrt{2} \sin(100\pi t)$  باشد، معادله جريان را بنويسيد:

۲- مداری شامل یک سلف و یک مقاومت به صورت سری اتصال دهدید. با کمک نرم افزار مولتی سیم، ولتاژ، جریان و زاویه اختلاف فاز مدار را اندازه گیری کنید.

۳- با کمک شبکه جهانی اینترنت، مطالبی را درخصوص واژه های زیر تهیه کنید و در کلاس ارائه نمائید.

ImImpedance مقاومت ظاهری

ohm's law قانون اهم

series circuit مدار سری

- الف) جریان کل مدار
- ب) امپدانس مدار
- ج) توان اکتیو
- د) توان ظاهری

با داشتن  $I_1$  و  $X_{L1}$  و  $V_{AB}$  را محاسبه می کنیم:

$$V_{AB} = X_{L1} I_1 = 3 \times 4 \Rightarrow V_{AB} = 12 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{V_{AB}}{X_{L2}} = \frac{12}{6} = 2 \text{ A} \Rightarrow I_e = I_1 = I_2 = 4 + 2 \Rightarrow I_e = 6 \text{ A}$$

ب) سپس مدار را ساده می کنیم و  $Z$  را محاسبه می کنیم:

$$X_L T = \dots \dots \dots$$

$$Z = \dots \dots \dots$$

ج) توان اکتیو: با معلوم بودن  $R$  و  $P_e$  را محاسبه می کنیم:

$$P_e = \dots \dots \dots \Rightarrow P_e = \dots \dots \dots \times \dots \dots \dots \Rightarrow P_e = \dots \dots \dots \text{W}$$

توان راکتیو:

$$P_d = X_L \times \dots \dots \dots \Rightarrow P_d = \dots \dots \dots \times \dots \dots \dots \Rightarrow P_d = \dots \dots \dots \text{VAR}$$

توان ظاهری:

$$P_s = \sqrt{\dots \dots \dots + \dots \dots \dots} \Rightarrow P_s = \sqrt{\dots \dots \dots + \dots \dots \dots} \Rightarrow P_d = \dots \dots \dots \text{VA}$$


د) با معلوم بودن  $P_s$  و  $I_e$  می توان،  $V_e$  را محاسبه کرد:

$$V_e = \dots \dots \dots \Rightarrow V_e = \dots \dots \dots \Rightarrow V_e = \dots \dots \dots \text{V}$$
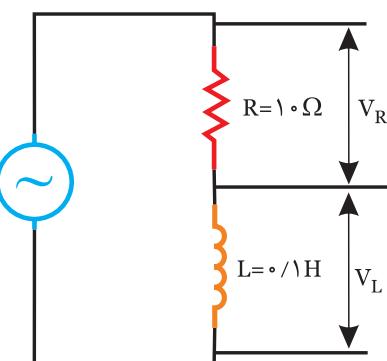
### تحقیق کنید



۱- مداری شامل یک سلف و یک مقاومت به صورت سری بیندید. ولتاژهای دو سر مقاومت و سلف را اندازه گیری کنید.

رابطه  $V_e = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$  را تحقیق کنید.



شکل (۳-۲۲)

شکل (۳-۲۳ الف)

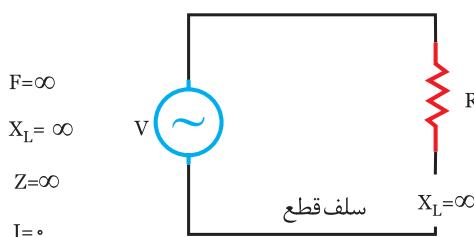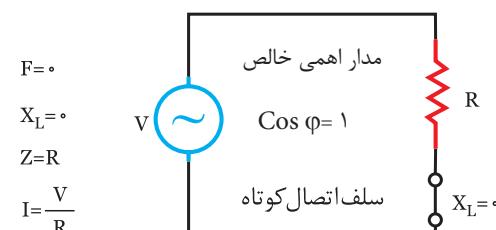

الف) مقادیر  $I$  و  $Z$  در فرکانس‌های  $f=1\text{Hz}$  و  $f=100\text{kHz}$

ب) ضریب قدرت  $\cos \varphi$  در هر دو فرکانس



ابتدا  $X_L$  را در هر دو فرکانس محاسبه می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} X_L = 2\pi fL = 2 \times 3/14 \times 1 \times 10^{-3} = 0.0628\Omega \\ f=1\text{Hz} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} X_L = 2\pi fL = 2 \times 3/14 \times 1000 \times 10^{-3} = 628\Omega \\ f=10000\text{Hz} \end{array} \right.$$

نتیجه: با افزایش فرکانس مقاومت القایی  $X_L$  افزایش می‌یابد.

سپس  $Z$  را در هر دو فرکانس محاسبه می‌کنیم:

$$\left\{ \begin{array}{l} Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{10^2 + (0.0628)^2} \Rightarrow Z = 10\Omega \\ f=1\text{Hz} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z = \sqrt{10^2 + 628^2} \Rightarrow Z = 628\Omega \\ f=100\text{kHz} \end{array} \right.$$

نتیجه: با افزایش فرکانس، امپدانس ( $Z$ )، افزایش می‌یابد.

سپس جریان را در هر دو فرکانس محاسبه می‌کنیم.

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{10} = 10\text{A} \\ f=1\text{Hz} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} I = \frac{V_e}{Z} = \frac{100}{628} = 0.15\text{A} \\ f=100\text{kHz} \end{array} \right.$$

نتیجه: با افزایش فرکانس جریان، کاهش می‌یابد.


ضریب قدرت در هر دو فرکانس چنین است:

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{628} = 1 \\ f=1\text{Hz} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{10}{10} = 0.14 \\ f=100\text{kHz} \end{array} \right.$$

نتیجه: با افزایش فرکانس ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ) کاهش می‌یابد.

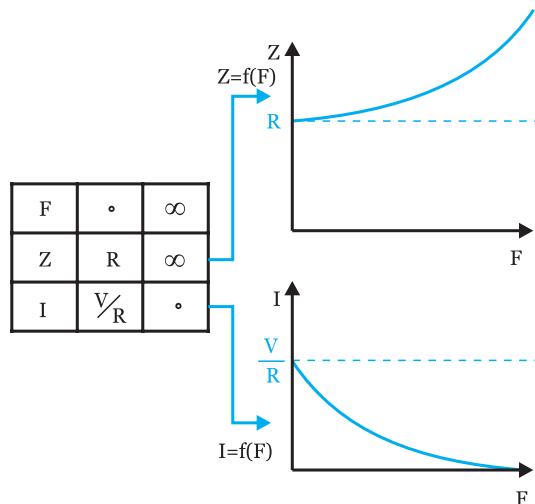بنابراین با محاسبه نیز، نتایج جدول مورد تایید قرار می‌گیرد.




شکل (۳-۲۴ ب)

خلاصه تغییرات  $\varphi$ ,  $Z$ ,  $I$ ,  $\cos \varphi$  را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد.

فرکانس $\uparrow F$	
$\uparrow X_L = 2\pi fL$	مقاومت سلفی
$\uparrow Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \uparrow$	امپدانس
$\downarrow I_e = \frac{V_e}{Z} \uparrow$	جریان
$\downarrow \cos \varphi = \frac{R}{Z} \uparrow$	ضریب قدرت
افزایش می‌یابد	زاویه اختلاف فاز $\varphi$
مدار سلفی تر می‌شود	حالت مدار



در مدار  $R_L$  سری، شکل (۳-۲۵) مطلوبست:

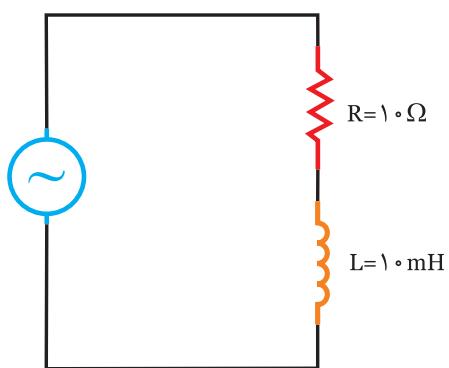

$$V_e = 100\text{V}$$

شکل (۳-۲۵)

## تحقیق کنید

۱- در یک مدار  $R_L$  سری، با استفاده از شبکه جهانی اینترنت و موتورهای جستجوگر مثل Yahoo یا Google در مورد کلید واژه‌های زیر مطالعی را تحقیق و در کلاس ارائه نمایید.

Phase different

اختلاف فاز

RL filter

فیلتر  $R_L$

ImPedance in RL circuit

امپدانس در مدار  $R_L$


۲- با کمک اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور و یک مقاومت اهمی و یک سلف اختلاف فاز را در یک مدار  $R_L$  سری، در فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری نمایید.

« به جای اسیلوسکوپ می‌توانید از کارت اسیلوسکوپ استفاده کنید»

۳- با کمک نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزارهای مشابه، یک مدار  $R_L$  سری را بسته و با کمک دستگاههای اندازه‌گیری مثل ولت متر، آمپر متر، فرکانس متر، وات متر و اسیلوسکوپ پارامترهای ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و اختلاف فاز را فرکانس‌های مختلف اندازه‌گیری کنید.
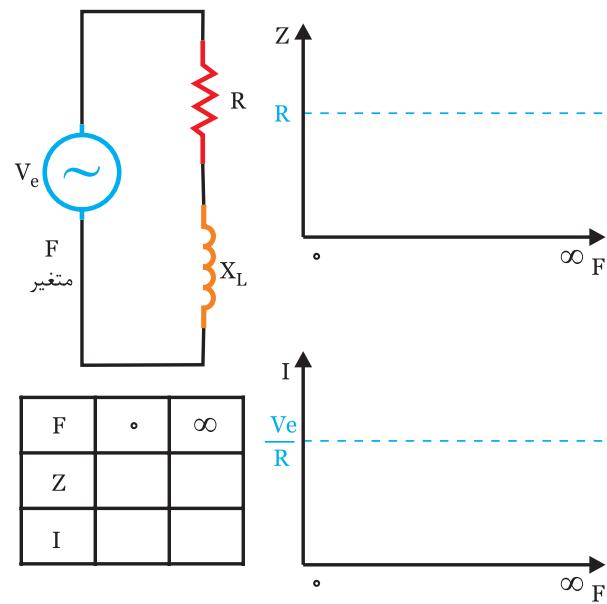
## فعالیت ۸

در مدار شکل (۳-۲۶)، جدول تغییرات  $z$  و  $I$  را کامل کنید، سپس منحنی تغییرات  $z$  و  $I$  را ترسیم نمایید.



شکل (۳-۲۶)

## حل

جدول زیر را که مربوط به تاثیر فرکانس بر روی پارامترهای

یک مدار RL سری است، را کامل کنید:

فرکانس ↑	
$X_L = 2 \times \dots$	<input type="checkbox"/> افزایش <input type="checkbox"/> کاهش
$Z = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}$	<input type="checkbox"/> افزایش <input type="checkbox"/> کاهش
$I_e = \frac{V_e}{\dots}$	<input type="checkbox"/> افزایش <input type="checkbox"/> کاهش
$\cos \varphi = \dots$	<input type="checkbox"/> ضریب قدرت <input type="checkbox"/> کاهش
$\varphi = \cos^{-1} \frac{\dots}{\dots}$	<input type="checkbox"/> افزایش <input type="checkbox"/> کاهش



۱) در یک مدار  $R_1$  سری، واحد هر یک از کمیت‌های زیر را با توجه به پارامتر مربوطه، تعیین کنید.

ولت-آمپر	
اهم	
بدون واحد	
وات	
ولت-آمپر راکتیو	
درجہ یا رادیان	

- ۱- امپدانس
  - ۲- ضریب قدرت اکتیو
  - ۳- توان ظلابهی
  - ۴- توان اکتیو
  - ۵- توان راکتیو

(۲) در یک مدار RL سری، گزینه‌های صحیح یا غلط را انتخاب کنید.


<input type="checkbox"/>	غلط	<input type="checkbox"/>	صحيح
<input type="checkbox"/>	غلط	<input type="checkbox"/>	صحيح
<input type="checkbox"/>	غلط	<input type="checkbox"/>	صحيح
<input type="checkbox"/>	غلط	<input type="checkbox"/>	صحيح

- امپدانس از رابطه  $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$  بدست می‌آید.

- با تغییر فرکانس  $R$  و  $X_L$  تغییر می کند.

- ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ), متناسب با ولتاژ مدار تغییر می‌کند.

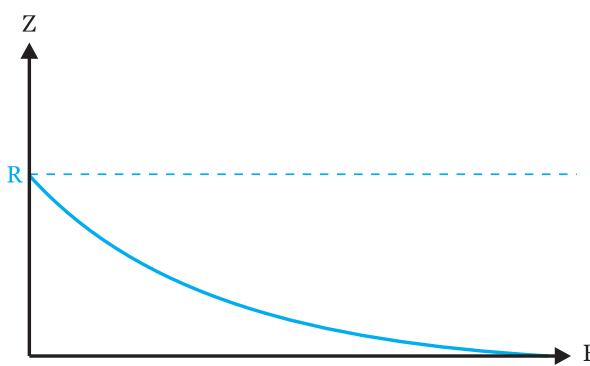- منحنی تغییرات  $Z$  نسبت به  $F$  مطابق شکل (۲۷-۳) است.



شکار (۲۷-۳)

**غلط**       **صحيح**

- توان اکتیو متناسب با مژذور جریان تغییر می‌کند.

۳) در مدار  $R-L$  سری جاهاي خالي، را پر کنيد:

- امپدانس مدار را می‌توان از رابطه  $Z = \frac{R}{.....}$  بدست آورد.


- توان راکتیو از رابطه  $Pd = \dots \times Ie^2$  محاسبه می‌شود.

- با افزایش فرکانس، مقادیر Z و  $\cos\phi$  به

ترتیب ..... و ..... می یابد.

- اختلاف فاز  $\varphi$  و توان ..... ، مقداری مشی

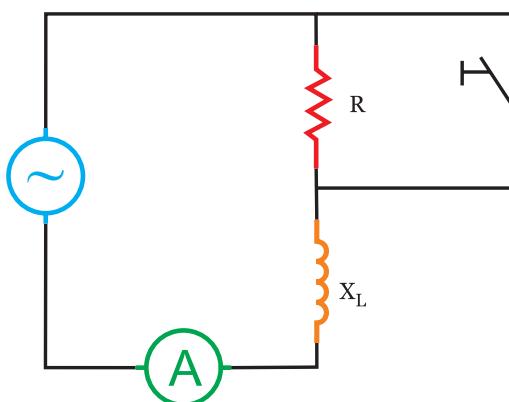
- اختلاف فاز  $\varphi$  و توان ..... ، مقداری مشت دا خواهد داشت.



شکل (۲۸-۳)

۵) در مدار شکل (۳-۲۹)، با افزایش فرکانس ولت متر مقدار ..... را نشان می دهد:


زیرا:

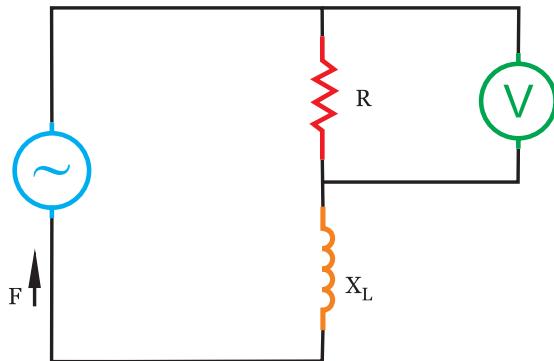

شکل (۳-۲۹)

۶) در مدار شکل (۳-۳۰)، با تغییر وضعیت کلید توان اکتیو Pe ..... می یابد.

زیرا:

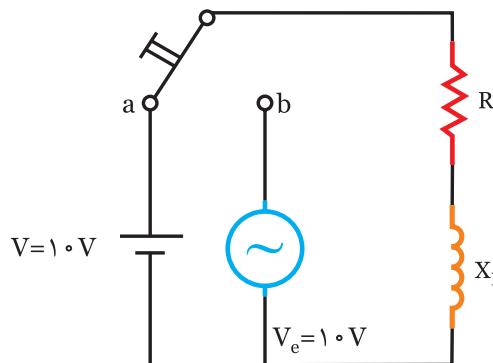

شکل (۳-۳۰)

۷) در مدار R\_L سری، مقاومت اهمی R با مقاومت سلفی X\_L برابر است. اگر  $Z = 20\sqrt{2}$  اهم باشد، مطلوب است:

(الف)  $R, X_L$


(ب) زاویه اختلاف فاز  $\varphi$

۸) در مدار R\_L سری، زاویه اختلاف فاز ولتاژ و جریان ظاهری  $P_s = 2000 \text{ V.A}$  باشد و جریان مدار ۱۰ آمپر باشد، مطلوب است:

(الف) امپدانس z

(ب) ولتاژ کل  $V_e = ?$

(ج) مقادیر R و X\_L

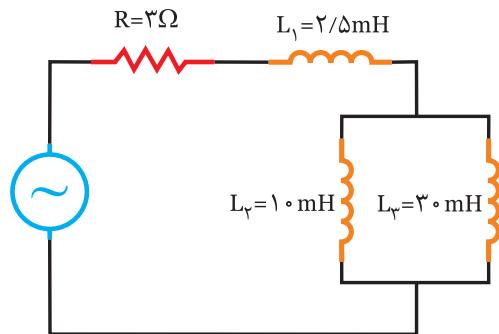


شکل (۳-۳۱)

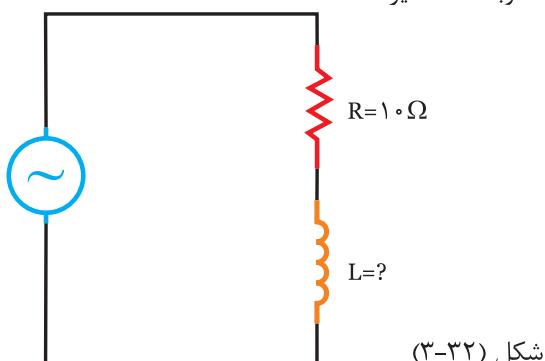۹) در مدار شکل (۳-۳۱) مطلوب است:

الف) ضریب توان  $\cos \varphi$

ب) درجه فرکانس ضریب قدرت نصف حالت قبل می شود؟



شکل (۳-۳۲)

$$V_e = 100 \text{ V}$$

$$\omega = 100 \text{ rad/s}$$


۱۰) در مدار شکل (۳-۳۲) ولتاژ ۴۵ درجه از جریان جلوتر است. مطلوب است مقادیر:

ج)  $P_s$

ب)  $P_e$

الف)  $I_e$

د) رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریانها

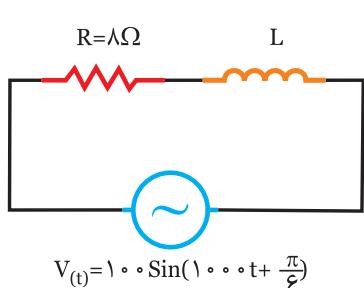

شکل (۳-۳۳)

۱۱) در مدار شکل (۳-۳۳)  $\cos \theta = 8/10$  است، مطلوب است:

الف) مقدار  $L$

ب) جریان منبع و معادله آن


۱۲) در یک مدار  $R_L$  سری، مقاومت اهمی ۲۵ اهم و اختلاف فاز ولتاژ و جریان ۶۰ درجه است، مقاومت سلفی چند اهم است؟

ب) ۱۴/۸

الف) ۱۴/۴

د) ۴۳/۳

ج) ۴۱/۲

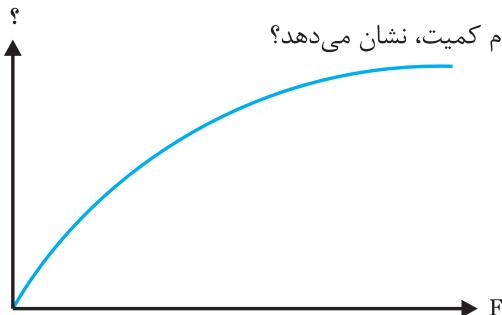

شکل (۳-۳۴)

(۱۳) منحنی شکل (۳-۳۴) اثر فرکانس را در کدام مدار  $R_L$  و روی کدام کمیت، نشان می‌دهد؟

- الف) موازی - جریان
- ب) سری - مقاومت
- ج) موازی - مقاومت
- د) سری - جریان

(۱۴) در مدار شکل (۳-۳۵) اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ ..... درجه و ولتاژ ورودی برابر ..... ولت است. آمپر متر


۲A را نشان می‌دهد.

الف) ۱۰۰ - ۵۳/۱

ب) ۱۰۰ - ۳۶/۹

ج) ۱۴۰ - ۵۳/۱

د) ۱۴۰ - ۳۶/۹

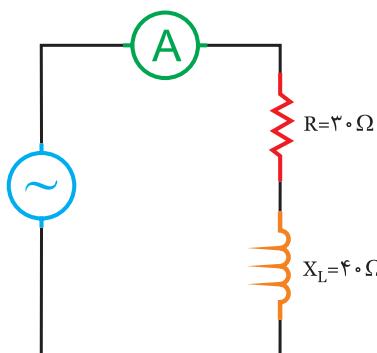


شکل (۳-۳۵)

(۱۵) در مدار شکل (۳-۳۶) R چند اهم است؟

الف) ۳ ب) ۴

ج) ۶ د) ۱۰

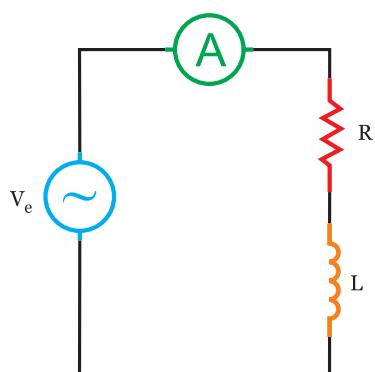


$$P_e = 1200 \text{ W}$$

$$P_d = 1600 \text{ VAR}$$

$$V = 100\sqrt{2} \sin\omega t$$

شکل (۳-۳۶)

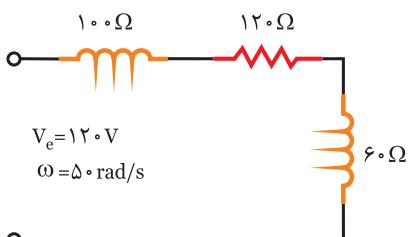


شکل (۳-۳۷)

(۱۶) ضریب توان مدار شکل (۳-۳۷) چقدر است؟

الف) ۰/۶ ب) ۰/۷

ج) ۰/۸ د) ۱

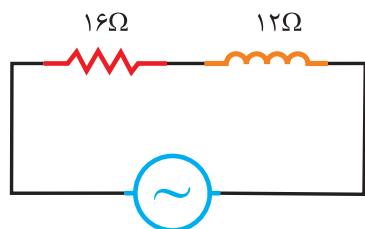


$$V_e = 40 \text{ V}$$

شکل (۳-۳۸)

۱۷) در مدار شکل (۳-۳۸) توان مصرفی چند وات است؟

- |         |       |       |
|---------|-------|-------|
| الف) ۴۰ | ب) ۴۸ | ج) ۶۴ |
| د) ۸۰   |       |       |

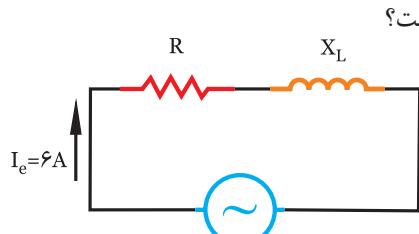


$$V_e = 60 \text{ V}$$

شکل (۳-۳۹)

۱۸) در مدار شکل (۳-۳۹) اگر توان موثر ۱۸۰ وات باشد، مقدار  $X_L$  چند اهم است؟

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ب) $5\sqrt{2}$ | الف) ۵         |
| د) $6\sqrt{3}$ | ج) $5\sqrt{3}$ |

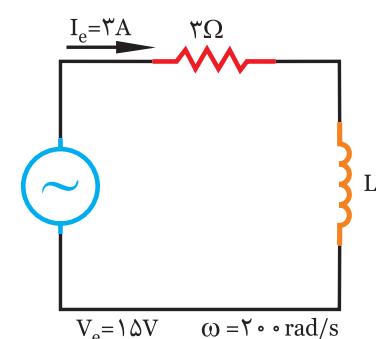

$$V_e = 15 \text{ V}$$

$$L$$

شکل (۳-۴۰)

۱۹) در مدار شکل (۳-۴۰) انداختانس (L) چند میلی هانری است؟

- |       |         |
|-------|---------|
| ب) ۱۰ | الف) ۲۰ |
| د) ۱  | ج) ۲    |

۲۰) ضریب کیفیت یک مدار  $R_L$  سری، برابر  $\frac{4}{3}$  است، این مدار متوسط ولتاژی به معادله  $V_{(t)} = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$  تغذیه می شود. اگر  $R=6 \Omega$  باشد، جریان موثر چند آمپر است؟

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ب) ۲۲                     | الف) ۱          |
| د) $\frac{11\sqrt{2}}{2}$ | ج) $22\sqrt{2}$ |

### ۳-۹- مثلث عکس امپدانس (ادمیتانس)

چنانچه اضلاع مثلث جریان را بر عامل مشترک  $V_e$  تقسیم کنیم، اضلاع این مثلث بدست می‌آید. شکل (۳-۴۳)

$$\frac{I_R}{V_e} = \frac{1}{R} \quad \text{ضلع مجاور}$$

$$\frac{I_L}{V_e} = \frac{1}{X_L} \quad \text{ضلع مقابله}$$

$$\frac{I_e}{V_e} = \frac{1}{Z} \quad \text{وتر}$$

$$\left(\frac{1}{Z}\right)^2 = \left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L}\right)^2 \Rightarrow Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$


### ۳-۱۰- مثلث توان

اضلاع مثلث توان، عبارتند از  $P_e$ ,  $P_d$ ,  $P_s$  مثلث توان را می‌توان به دو روش بدست آورد:

(الف) چنانچه اضلاع مثلث جریان را در عامل مشترک

يعني  $V_e$  ضرب کنیم، اضلاع این مثلث بدست می‌آید.

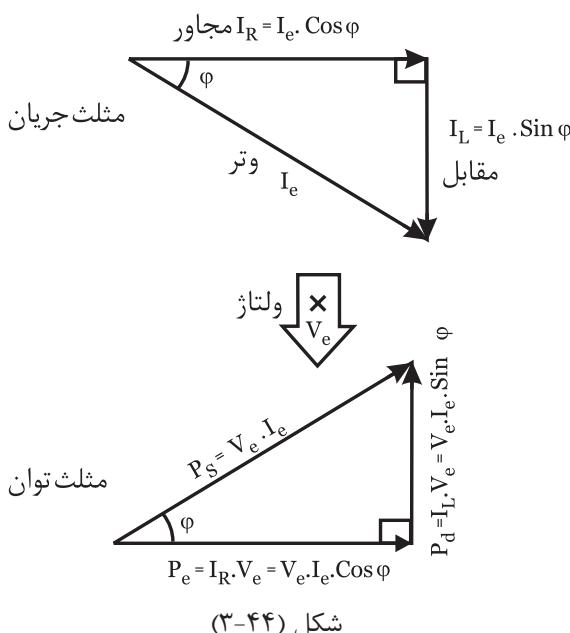
این مدار چون خاصیت سلفی دارد. جریان پس فاز،  $P_d$  نیز  $\oplus$  است. شکل (۳-۴۴)



(ب) اگر اضلاع مثلث عکس امپدانس را در مجدد عامل مشترک  $V_e$  ضرب کنیم، اضلاع مثلث توان بدست می‌آید. شکل (۳-۴۵)
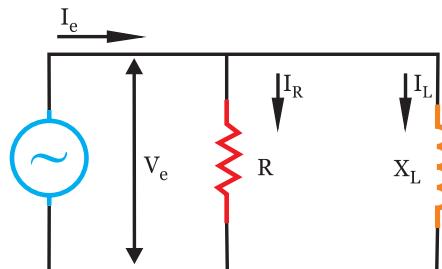
### ۳-۷- مدار RL موازی

در این مدار مقاومت اهمی (R) با مقاومت سلفی  $X_L$  به صورت موازی به منبعی با ولتاژ  $V_e$  قرار گرفته است. شکل (۳-۴۱) مانند کلیه مدارهای موازی، ولتاژ در تمام مدار یکسان است و عامل مشترک و مینا است.



شکل (۳-۴۱)

### ۳-۸- مثلث جریان

جریان در هر شاخه از این مدار مناسب با عکس مقاومت آن شاخه تغییر می‌کند. جریان‌های هر شاخه عبارتند از:


(الف)  $I_R$  که هم فاز با  $V_e$  می‌باشد. (اهمی خالص)

(ب)  $I_L$  که  $90^\circ$  درجه پس فاز است. (سلفی خالص)

(ج)  $I_e$  که برآیند برداری  $I_R$  و  $I_L$  است و  $\varphi$  درجه پس فاز می‌باشد.

بنابراین می‌توان مثلثی را به نام مثلث جریان ترسیم کرد.


شکل (۳-۴۲)

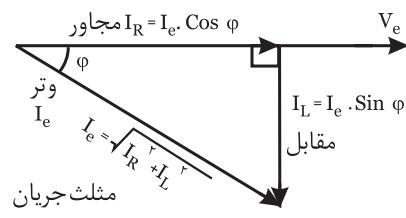

شکل (۳-۴۲)

تقسیم بر عامل مشترک


$$\frac{\div}{V_e}$$

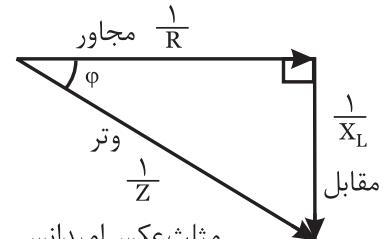

شکل (۳-۴۳)


### مثال ۱

در مدار شکل (۳-۴۶) مطلوبست:

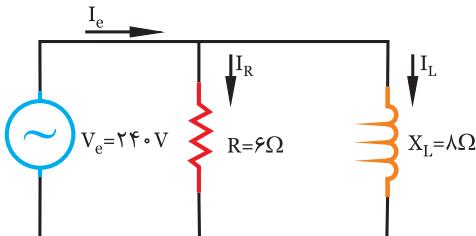

شکل (۳-۴۶)

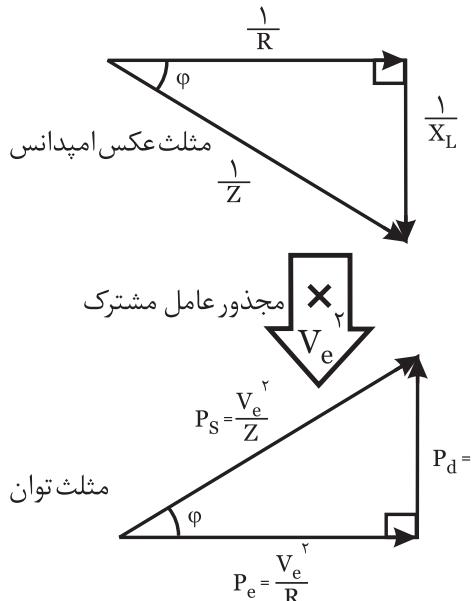- الف) جریان‌های هر شاخه و جریان کل
- ب) امپدانس مدار
- ج) توان اکتیو، راکتیو و ظاهري



شکل (۳-۴۵)

بررسی لغات:

- ۱- امپدانس: مخالفت یک مدار در برابر عبور جریان AC که آن را مقاومت ظاهري نيز ناميده و با حرف Z نمایش می‌دهند.
- ۲- ادمیتانس: عکس مقاومت ظاهري است و آن را با حرف Y نمایش می‌دهند.

نسبت‌های مثلثاتي

در مثلث‌های جریان، عکس امپدانس و توان نسبت‌های مثلثاتي بین اضلاع مجاور، مقابل و وتر برقرار است که می‌توان نوشت:

ضریب قدرت راکتیو

$$\sin \varphi = \frac{\text{مقابل}}{\text{وتر}} = \frac{I_L}{I_e} = \frac{1/X_L}{1/Z} = \frac{Z}{X_L} = \frac{P_d}{P_s}$$

ضریب قدرت اکتیو

$$\cos \varphi = \frac{\text{مجاور}}{\text{وتر}} = \frac{I_R}{I_e} = \frac{1/R}{1/X_L} = \frac{Z}{R} = \frac{P_e}{P_s}$$

ضریب کیفیت

$$Q = \tan \varphi = \frac{\text{مقابل}}{\text{مجاور}} = \frac{I_L}{I_R} = \frac{1/L}{1/R} = \frac{R}{X_L} = \frac{P_d}{P_e}$$

مثلث جریان	مثلث عکس امپدانس	مثلث توان
------------	------------------	-----------

الف) با معلوم بودن  $R$ ,  $V_e$ , و  $X_L$  جریان‌های هر شاخه

$$I_R = \frac{V_e}{R} = \frac{240}{6} = 40 \text{ A} \quad \text{محاسبه می‌شود:}$$

$$I_L = \frac{V_e}{X_L} = \frac{240}{8} = 30 \text{ A}$$

$$I_e = \sqrt{I_R^2 + I_L^2} = \sqrt{40^2 + 30^2} \Rightarrow I_e = 50 \text{ A}$$

ب) امپدانس را می‌توان با معلوم بودن  $V_e$  و  $I_e$  محاسبه

$$Z = \frac{V_e}{I_e} = \frac{240}{50} = 4.8 \Omega \quad \text{کرد:}$$

\*امپدانس را می‌توان از رابطه زير نيز محاسبه کرد:

$$Z = \frac{R X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{6 \times 8}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{48}{10} \Rightarrow Z = 4.8 \Omega$$

$$P_e = \frac{V_e^2}{R} = \frac{240^2}{6} = 9600 \text{ W} \quad \text{ج) توان اکتیو:}$$

$$P_d = \frac{V_e^2}{X_L} = \frac{240^2}{8} = 7200 \text{ VAR}$$

$$P_s = V_e \times I_e = 240 \times 50 = 12000 \text{ V.A}$$

توان اکتیو و راکتیو را می‌توان از روابط زير نيز محاسبه

$$P_e = P_s \times \cos \varphi = 12000 \times 0.8 = 9600 \text{ W} \quad \text{کرد:}$$


$$P_d = P_s \times \sin \varphi = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ VAR}$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} = \frac{4.8}{6} = 0.8$$

$$\sin \varphi = \frac{Z}{X_L} = \frac{4.8}{8} = 0.6$$
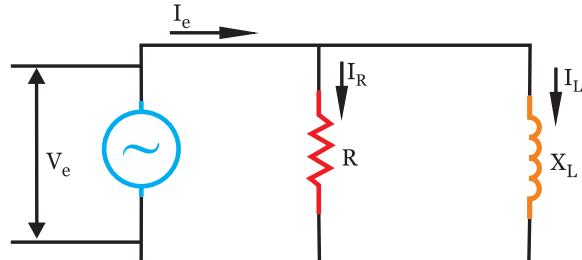
### فعالیت ۹

با توجه به شکل (۳-۴۷) روابط زیر را کامل کنید:



شکل (۳-۴۷)

$$I_e = \frac{V_e}{Z}$$

$$I_R = \frac{V_e}{R}$$

$$I_L = \sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}$$

$$Z = \frac{R}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{I_e} = \frac{Z}{I_e}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q_d}{I_e} = \frac{Z}{I_e}$$

$$\tan \varphi = Q_d = \frac{P_d}{I_e} = \frac{P_d}{X_L}$$

$$P_e = V_e \times = \frac{V_e^2}{Z} = V_e \times \dots$$


$$P_d = \dots \times I_L = \frac{V_e^2}{Z} = \dots \times I_e \times \dots$$

$$P_s = V_e \times = \frac{V_e^2}{Z} \sqrt{(\dots)^2 + (P_d)^2}$$

با مراجعه به متن درس، روابطی را که درست ننوشته اید، مجدداً مطالعه و بازنویسی کنید.
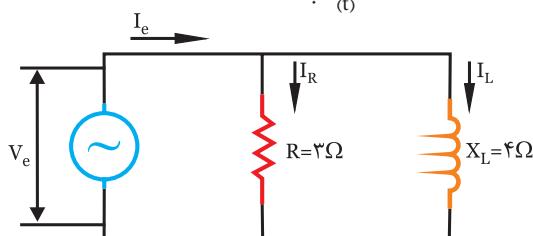
### تمرین

در مدار شکل (۳-۴۸) اگر معادله جریان  $I_{(t)} = 20\sqrt{2} \sin(100\pi t)$  باشد:



شکل (۳-۴۸)

الف) معادله ولتاژ کل را بنویسید.

ب) معادله جریان را در هر شاخه بنویسید.

ج) دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌ها را رسم کنید.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### مثال ۹


در مدار شکل (۳-۴۹) توان راکتیو مدار  $P_d = 300 \text{ VAR}$  است.

اگر ضریب قدرت مدار  $\phi = 60^\circ$  باشد. مطلوبست:

الف) ولتاژ مدار  $V_e = ?$

ب) مقدار مقاومت  $R_2$

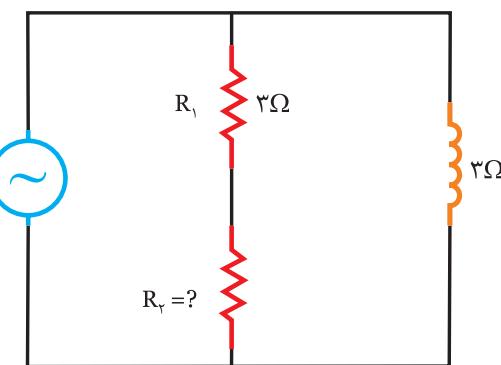ج) توان‌های اکتیو و ظاهری  $P_e = ?$  و  $P_s = ?$



شکل (۳-۴۹)



برای محاسبه ولتاژ، چون مقاومت‌های اهمی و سلفی به صورت موازی قرار دارد، با معلوم بودن جریان یکی از شاخه‌ها و مقاومت سلفی می‌توان نوشت:

$$Ve = X_L \times \dots \Rightarrow Ve = 10 \times \dots = 60V$$

ب) برای محاسبه امپدانس (z)، ابتدا مدار را ساده

$$R_t = \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} = \frac{\dots \times \dots}{\dots + \dots} \Rightarrow R_t = \dots \quad \text{می‌کنیم:}$$

$$X_L t = \frac{\dots \times \dots}{\dots + \dots} = \frac{\dots \times \dots}{\dots + \dots} \Rightarrow X_L t = \dots$$

$$Z = \frac{R \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow Z = \frac{\dots \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow Z = \dots$$

ج) با معلوم بودن ولتاژ کل و امپدانس، جریان مدار

محاسبه می‌شود:


$$I_e = \frac{Ve}{Z} \Rightarrow I_e = \dots \Rightarrow I_e = \dots$$



در مدار موازی شکل (۳-۵۱) معادله ولتاژ و معادله جریان مساوی

$$V_{(t)} = 100 \sqrt{2} \sin(1000t)$$
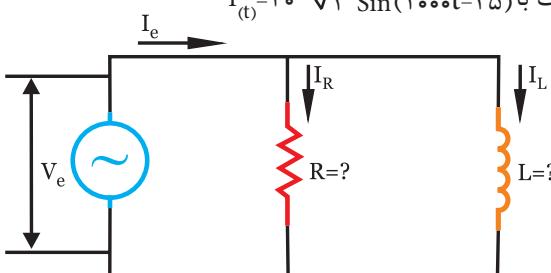
$$I_{(t)} = 20 \sqrt{2} \sin(1000t - 45^\circ)$$



شکل (۳-۵۱)

الف) مقادیر  $R$  و  $L$  را محاسبه کنید.

ب) دیاگرام برداری ولتاژ و جریان‌های مدار را رسم کنید.

.....  
.....  
.....



توان راکتیو مربوط به سلف یا خازن است. با معلوم بودن  $X_L$  و  $P_d$  می‌توان نوشت:

$$P_d = \frac{Ve^2}{X_L} \Rightarrow Ve = \sqrt{P_d \times X_L} = \sqrt{300 \times 3} \Rightarrow Ve = 30V$$

$$\cos \varphi = 0.6 \Rightarrow \sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} \Rightarrow \sin \varphi = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$$

ب) برای تعیین مقاومت  $R_t$ ، ابتدا  $z$  را محاسبه می‌کنیم:

$$\sin \varphi = \frac{Z}{X_L} \Rightarrow Z = X_L \times \sin \varphi \Rightarrow Z = 3 \times 0.8 \Rightarrow Z = 2.4 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} \Rightarrow R_t = \frac{Z}{\cos \varphi} = \frac{2.4}{0.6} \Rightarrow R_t = 4 \Omega$$

$$R_t = R_1 + R_2 \Rightarrow R_2 = R_t - R_1 \Rightarrow R_2 = 4 - 3 \Rightarrow R_2 = 1 \Omega$$

ج) توان‌های اکتیو و ظاهری:

$$P_e = \frac{Ve^2}{R} \Rightarrow P_e = \frac{(30)^2}{4} \Rightarrow P_e = 150W$$

$$P_s = \frac{Ve^2}{Z} \Rightarrow P_s = \frac{(30)^2}{2.4} = \frac{900}{2.4} \Rightarrow P_s = 375V.A$$

برای محاسبه توان‌های ظاهری و اکتیو می‌توان از راه حل


دیگری نیز استفاده کرد:  $P_s = V_e \times I_e = 30 \times 12/5 = 375V.A$

$$I_e = \frac{Ve}{Z} = \frac{30}{2.4} = 12/5A$$

$$P_e = P_s \times \cos \varphi = 375 \times 12/5 = 150W$$



در مدار شکل (۳-۵۰)، مطلوبست:

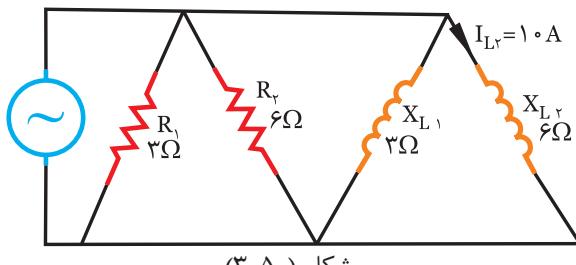

شکل (۳-۵۰)


الف) ولتاژ مدار ( $Ve$ )

ب) امپدانس کل ( $z$ )


ج) جریان مدار ( $Ie$ )
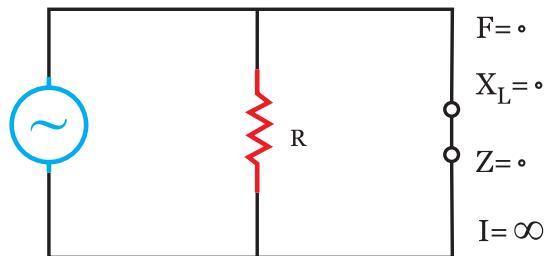
### ۳-۱۱- تاثیر فرکانس روی مدار RL موازی


در این مدار، با افزایش فرکانس  $R$  ثابت است، ولی  $X_L$  افزایش می‌یابد. اگر فرکانس از کوچکترین مقدار یعنی  $F=0$  تا فرکانس‌های بسیار بالا  $F=\infty$  افزایش یابد. تغییرات امپدانس و جریان را می‌توان چنین بررسی کرد. شکل (۳-۵۳)



سلف مدار را اتصال کوتاه می‌کند.

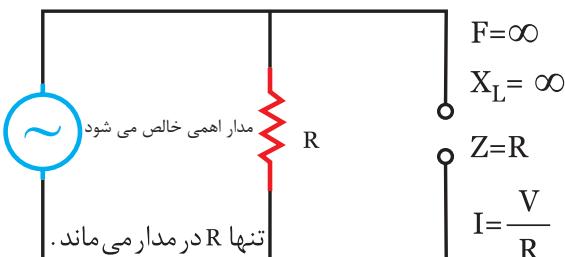


سلف مدار را قطع می‌کند.

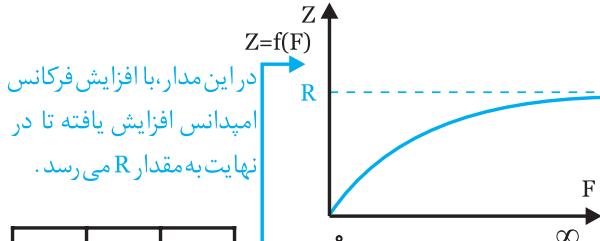

در این مدار، با افزایش فرکانس امپدانس افزایش یافته تا در نهایت به مقدار  $R$  میرسد.

$F$	۰	$\infty$
$Z$	۰	$R$
$I$	$\infty$	$\frac{V}{R}$

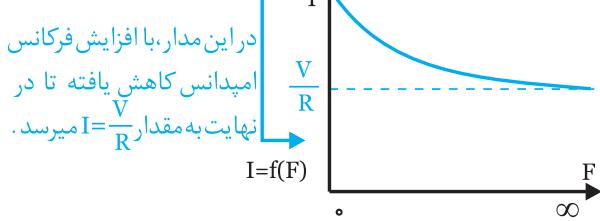


شکل (۳-۵۳)
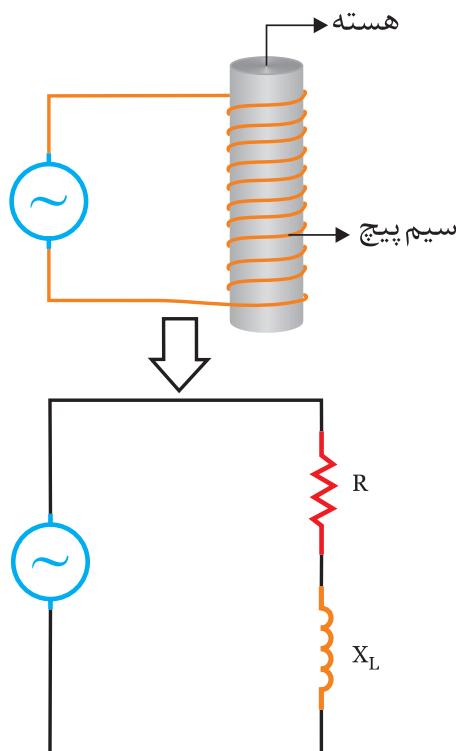
### ۳-۱۲- تاثیر فرکانس روی ضریب قدرت ( $\cos\varphi$ )


در این مدار با افزایش فرکانس، ضریب قدرت افزایش می‌یابد. در فرکانس‌های بسیار بالا، ضریب قدرت به حد اکثر

چنانچه چند دور سیم روکش دار را روی یک هسته بپیچیم، یک بویین یا سلف ساخته می‌شود. هر بویین یا سلف دارای یک مقاومت اهمی ( $R$ ) و ضریب خودالقایی ( $L$ ) می‌باشد. در اثر عبور جریان متناوب این سیم پیچ یک مقاومت سلفی ( $X_L$ ) از خود نشان می‌دهد. بنابراین می‌توان هر سیم پیچ را ترکیبی از یک مقاومت اهمی ( $R$ ) و یک مقاومت سلفی ( $X_L$ ) در نظر گرفت که با هم سری شده است. شکل (۳-۵۲)



شکل (۳-۵۲)

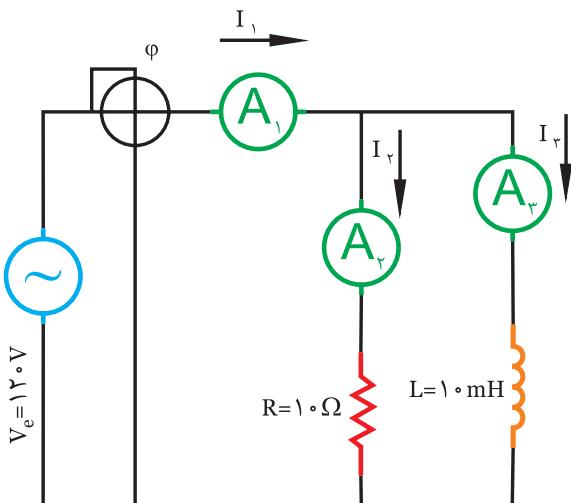بنابراین سیم پیچ‌های ترانسفورماتورها و موتورهای الکتریکی را می‌توان به عنوان یک مدار RL سری در نظر گرفت.




شکل (۳-۵۴)

-۴ در مورد کاربرد مدار  $R_L$  موازی (مثلاً به عنوان فیلتر) مطالبی را تهیه کنید و در کلاس ارائه نمایید.



در مدار الکتریکی شکل (۳-۵۵) مطلوبست:

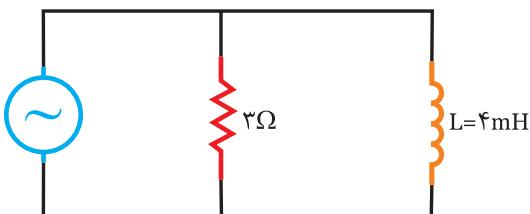

شکل (۳-۵۵)

الف) ضریب قدرت مدار در  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$

ب) در چه فرکانسی ضریب قدرت نصف می‌شود؟



ابتدا مقاومت سلفی را محاسبه می‌کنیم:

$$X_L = \omega L \Rightarrow X_L = 1000 \times 4 \times 10^{-3} \Rightarrow X_L = 4\Omega$$

با معلوم بودن  $X_L$  و  $R$ ،  $z$  و سپس  $\cos \varphi$  را محاسبه می‌کنیم:

$$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{3 \times 4}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{12}{5} \Rightarrow Z = 2.4 \Omega$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{2.4}{3} \Rightarrow \cos \varphi = 0.8$$

مقدار خود یعنی ۱ می‌رسد و مدار حالت اهمی خالص می‌یابد.

جدول زیر تاثیر فرکانس را روی پارامترهای مدار نشان می‌دهد.

$\uparrow F$	
$\uparrow X_L = \pi f L$	مقاومت سلفی $X_L$
$\uparrow Z \leftarrow \frac{1}{Z^2} = \frac{1}{R^2} = \frac{1}{X_L^2}$	امپدانس ( $Z$ )
$\downarrow I_e = \frac{V_e}{Z \uparrow}$	جریان ( $I_e$ )
$\uparrow \cos \varphi = \frac{Z \uparrow}{R}$	ضریب قدرت $\cos \varphi$
$\downarrow \varphi$	زاویه اختلاف فاز $\varphi$
اهمی تر می‌شود	حالت مدار



۱- با کمک سایتهاي اينترنتي و موتورهاي جستجوگر مثل Google و Yahoo درباره لغات کليدي زير مطالبي را تهيه کرده و در کلاس ارائه کنيد.

- مدارات RL موازی Parallel RL Circuits -

(زاویه فاز) Phase Angle - (امپدانس) Impedance -

(توان حقيقی) Real Power - (Fيلترهاي RL) RL-filter -

۲- با کمک اسيلوسكوب و سيگنال ژنراتور، در مورد يك مدار RL موازی زاویه اختلاف فاز و دامنه ولتاژ و جريان را در فرکانس های مختلف اندازه گیری کنيد.

۳- با کمک نرم افزار مولتی سيم، مدار الکتریکی شکل (۳-۵۴) را بسته و پارامترهایی مثل جریان هر شاخه، ضریب قدرت و زاویه اختلاف فاز را در فرکانس های مختلف اندازه گیری کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید.

F	
$I_1$	
$I_2$	
$I_3$	

در نهایت می‌توان ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ) را نیز برای هر

$$F = 1 \text{ Hz} \quad \text{دو فرکانس محاسبه کرد:}$$

$$\cos \varphi = \frac{\dots}{R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \boxed{\cos \varphi = \dots}$$


$$F = 10 \text{ KHz}$$

$$\cos \varphi = \frac{\dots}{R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \boxed{\cos \varphi = \dots}$$



۱- منحنی‌های تغییرات امپدانس نسبت به فرکانس  $Z = f(f)$  را رسم کنید. جدول مربوط و جریان نسبت به فرکانس  $I = f(f)$  را رسم کنید. جدول مربوط به آن را نیز کامل کنید. شکل (۳-۵۶)

F	۰	$\infty$
Z		
I		

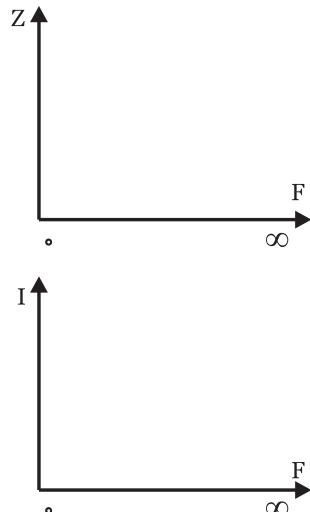

شکل (۳-۵۶)

۲- جدول زیر را که مربوط به تاثیر فرکانس روی پارامترهای مختلف مدار می‌باشد را کامل کنید.

$\uparrow F$	
$\uparrow X_L = 2\pi f L$	مقلومت سلفی $XL$
مثال	امپدانس (Z)
	جریان (Ie)
	ضریب قدرت $\cos \varphi$
	زاویه اختلاف فاز $\varphi$
	حالت مدار

(ب)

$$\cos \varphi_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \cos \varphi_1 = \frac{1}{2} \times 0/\lambda \Rightarrow \boxed{\cos \varphi_1 = 0/4}$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{Z_2}{R} \Rightarrow Z_2 = R \cdot \cos \varphi_2 = 3 \times 0/4 \Rightarrow \boxed{Z_2 = 1/2 \Omega}$$

$$\sin \varphi_2 = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi_2} = \sqrt{1 - 0/4^2} \Rightarrow \sin \varphi_2 = 0/91$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{Z}{X_{L2}} \Rightarrow X_{L2} = \frac{Z}{\sin \varphi_2} = \frac{1/2}{0/91} \Rightarrow \boxed{X_{L2} = 1/31 \Omega}$$

$$F_2 = \frac{X_{L2}}{2\pi \times L} = \frac{1/31}{2 \times 3/14 \times 4 \times 10^{-3}} \Rightarrow \boxed{F_2 = 52 \text{ Hz}}$$

مشاهده می‌شود با کاهش فرکانس، ضریب قدرت و امپدانس کاهش می‌یابد.

### فعالیت ۱۱

در یک مدار R-L موازی، که  $R=6 \Omega$  و  $L=8 \text{ mH}$  است. فرکانسی را از  $F_1 = 1 \text{ Hz}$  به  $F_2 = 10 \text{ KHz}$  می‌رسانیم. امپدانس (z) و ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ) و جریان (Ie) را در هر دو فرکانس محاسبه کنید.

### حل

ابتدا مقاومت القایی و سپس امپدانس (z) و جریان Ie را در هر دو فرکانس محاسبه کنید:

$$F = 1 \text{ Hz}$$

$$X_L = 2\pi f L \Rightarrow X_L = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \Rightarrow \boxed{X_L = \dots}$$

$$Z = \frac{R \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow Z = \frac{\dots \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow \boxed{Z = \dots}$$


$$Ie = \frac{V_e}{Z} \Rightarrow Ie = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \boxed{Ie = \dots}$$

$$F = 10 \text{ KHz}$$

$$X_L = 2\pi f L \Rightarrow X_L = 2 \times \dots \times \dots \times \dots \Rightarrow \boxed{X_L = \dots}$$

$$Z = \frac{R \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow Z = \frac{\dots \times \dots}{\sqrt{(\dots)^2 + (\dots)^2}} \Rightarrow \boxed{Z = \dots}$$

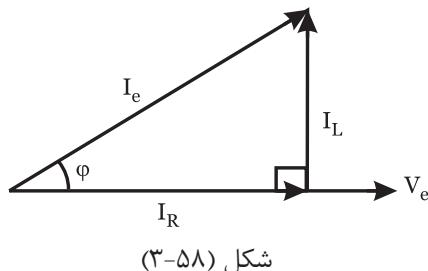
$$Ie = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow Ie = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \boxed{Ie = \dots}$$



شکل (۳-۵۸)

۱۰- مثلث توان‌ها در این مدار مطابق شکل (۳-۵۹) است.

صحیح  غلط

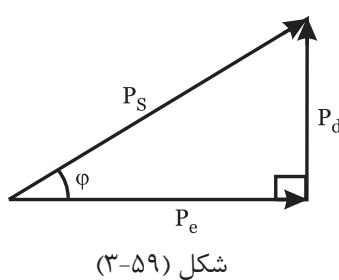

شکل (۳-۵۹)

### ۳-۱۳- تبدیل مدار R-L سری به R-L موازی

در بسیاری از موارد خصوصاً در مدارهای سری - موازی (مختلط) که در فصول آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد، لازم است تا یک مدار R-L سری به یک مدار R-L موازی تبدیل شود. در این تبدیل باید: اولاً امپدانس و ضریب قدرت در هر دو حالت یکسان باشد، ثانیاً خاصیت مدار در هر دو حالت یکسان باشد. برای این تبدیل مراحل زیر انجام می‌شود:

۱- ابتدا امپدانس را در حالت سری از  $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$  رابطه محاسبه می‌کنیم.

۲- ضریب  $\cos \varphi$  و  $\sin \varphi$  را از رابطه‌های  $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$  و  $\sin \varphi = \frac{X_L}{Z}$  در حالت سری محاسبه می‌کنیم.

۳- برای تبدیل به حالت موازی، چون مقادیر  $\cos \varphi$  و  $\sin \varphi$  باید در هر دو مدار یکسان باشد. می‌توان نوشت:

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow R_p = \frac{Z}{\cos \varphi} \Rightarrow R_p = \frac{Z}{\frac{R_s}{\sqrt{1 - \sin^2 \varphi}}} \Rightarrow R_p = \frac{Z \sqrt{1 - \sin^2 \varphi}}{R_s}$$

$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z} \Rightarrow X_L p = \frac{Z}{\sin \varphi} \Rightarrow X_L p = \frac{Z}{\frac{X_{Ls}}{\sqrt{1 - \sin^2 \varphi}}} \Rightarrow X_L p = \frac{Z \sqrt{1 - \sin^2 \varphi}}{X_{Ls}}$$

گرینه‌های صحیح و غلط را در مورد مدار R-L موازی انتخاب کنید:

۱- در این مدار، افزایش فرکانس تاثیری در مقاومت اهمی (R) ندارد.  غلط  صحیح

۲- در این مدار، توان اکتیو (Pe) متناسب با مقدار مقاومت القایی  $X_L$  تغییر می‌کند.  غلط  صحیح

۳- ضریب قدرت از رابطه  $\cos \varphi = \frac{Z}{R}$  بدست می‌آید.

غلط  صحیح  غلط  صحیح

۴- با افزایش فرکانس، ضریب قدرت ثابت می‌ماند.  غلط  صحیح

۵- جریان در شاخه سلفی، متناسب با مقاومت اهمی مدار تغییر می‌کند.  غلط  صحیح

۶- جریان کل مدار، از رابطه  $I_e = I_r + I_p$  بدست می‌آید.


صحیح  غلط  غلط  صحیح

۷- امپدانس مدار از رابطه  $Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$  بدست می‌آید.

صحیح  غلط  غلط  صحیح

۸- در مدار شکل (۳-۵۷)، افزایش فرکانس موجب افزایش جریان آمپرmetr می‌شود.

غلط  صحیح  صحیح

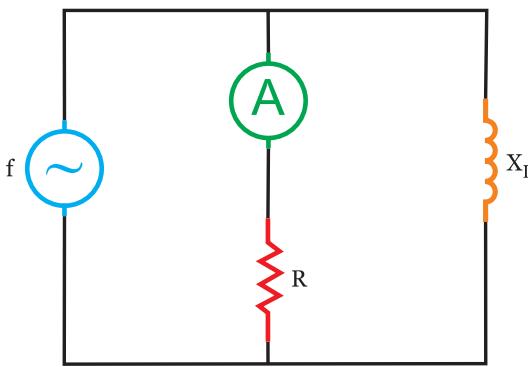

شکل (۳-۵۷)

۹- دیاگرام برداری جریان‌ها و ولتاژ مطابق شکل (۳-۵۸) است.

غلط  صحیح



$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \Rightarrow Z = \sqrt{10^2 + 10^2} \Rightarrow Z = 10\sqrt{2}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z} \Rightarrow \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$R_p = \frac{Z}{\cos \varphi} = \frac{10\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow R_p = 20\Omega$$

$$X_{Lp} = \frac{Z}{\sin \varphi} = \frac{10\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \Rightarrow X_{Lp} = 20\Omega$$



### ۳-۱۴- تبدیل مدار R-L موازی به R-S سری

برای این تبدیل عکس مراحل قبلی را انجام می‌دهیم:

۱- ابتدا امپدانس را در حالت موازی از

$$\text{رابطه } Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \text{ محاسبه می‌کنیم.}$$

۲- ضرایب  $\sin \varphi$  و  $\cos \varphi$  را از رابطه‌های


$$\sin \varphi = \frac{Z}{X_L} \text{ و } \cos \varphi = \frac{R}{Z} \text{ محاسبه می‌کنیم. (شکل ۳-۶۲)}$$

۳- برای تبدیل به حالت سری، مقادیر  $Z, \cos \varphi$  و  $\sin \varphi$  را

باید در هر دو حالت یکسان باشد، بنابراین می‌توان نوشت:


$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow R_s = Z \cdot \cos \varphi \Rightarrow R_s = Z \times \frac{Z}{R_p} \Rightarrow R_s = \frac{Z^2 p}{R_p}$$
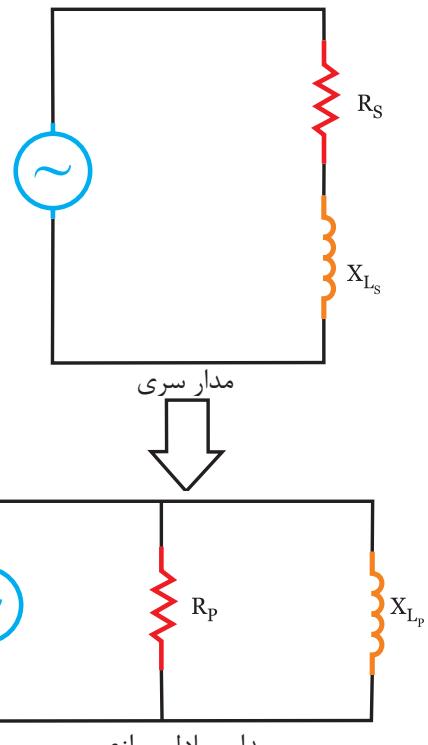
$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z} \Rightarrow X_{Ls} = Z \cdot \sin \varphi \Rightarrow X_{Ls} = Z \times \frac{Z}{X_{Lp}} \Rightarrow X_{Ls} = \frac{Z^2 p}{X_{Lp}}$$





مدار معادل موازی

شکل (۳-۶۰)

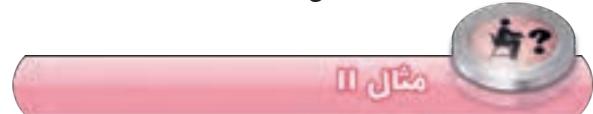

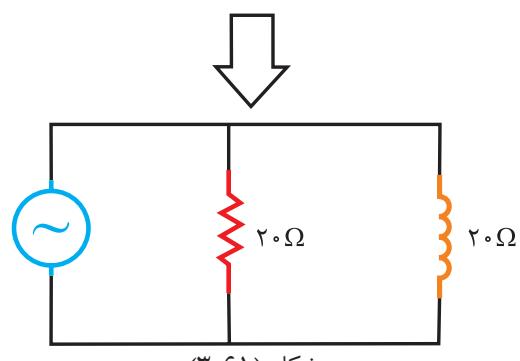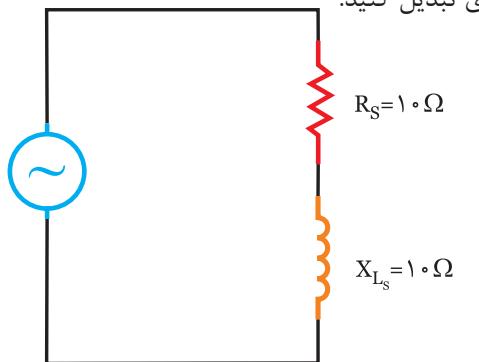مدار شکل (۳-۶۱) را از حالت مدار سری به حالت مدار موازی تبدیل کنید.



شکل (۳-۶۱)



$$Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} \Rightarrow Z = \frac{20 \times 20}{\sqrt{20^2 + 20^2}} = \frac{400}{20\sqrt{2}} = \frac{20}{\sqrt{2}}$$

$$Z = \frac{20}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \Rightarrow Z = 10\sqrt{2}$$

$$\cos \varphi = \frac{Z}{R} = \frac{10\sqrt{2}}{10} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$$



$$\sin \varphi = \frac{Z}{X_L} = \frac{10\sqrt{2}}{10} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} \Rightarrow R_s = Z \cdot \cos \varphi = 10\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow R_s = 10\Omega$$


$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z} \Rightarrow X_{Ls} = Z \cdot \sin \varphi = 10\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow X_{Ls} = 10\Omega$$





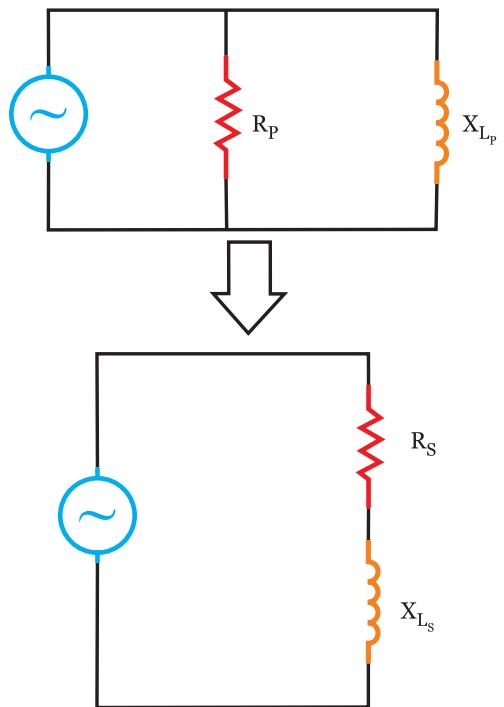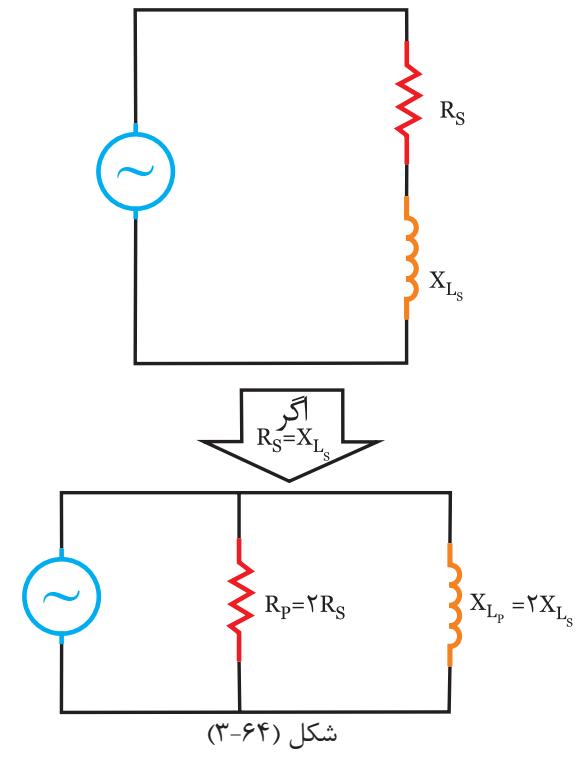در تبدیل مدارات از حالت سری به موازی، اگر مقادیر  $R$  و  $X_L$  مساوی باشد، مقدار مقاومت  $X_L$  و  $R$  در حالت موازی دو برابر مقاومت‌ها در حالت سری است. شکل (۳-۶۴)



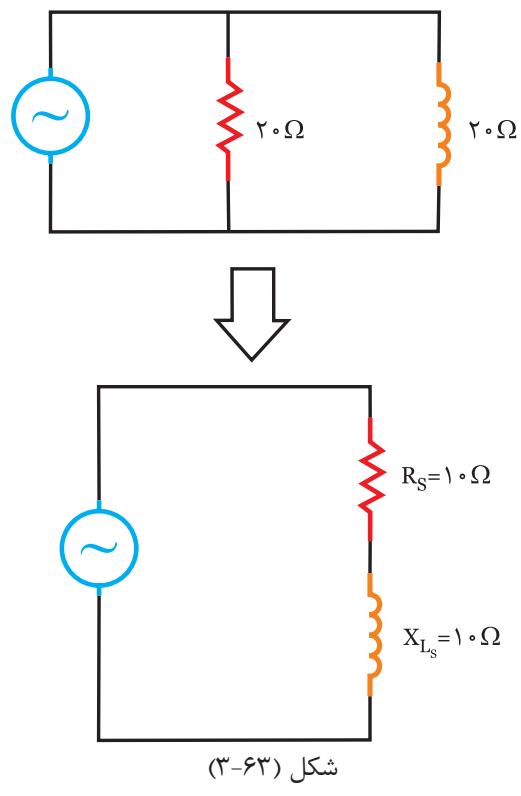
مدار شکل (۳-۶۳) را از حالت مدار موازی به حالت سری تبدیل کنید.



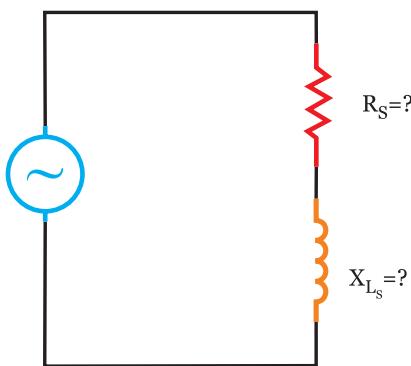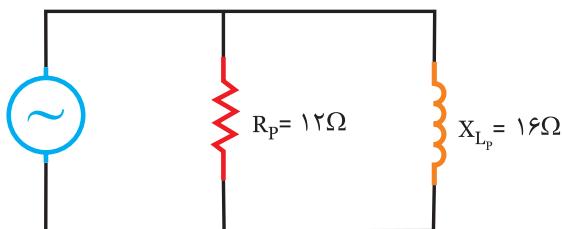


شکل (۳-۶۶)

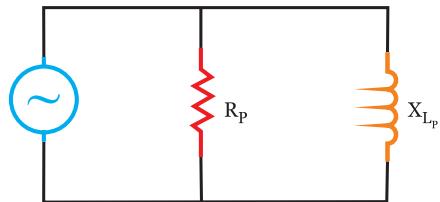بنابراین در تبدیل موازی به سری، مقادیر  $R_s$  و  $X_{L_s}$  نصف  
حالت موازی می‌باشد: شکل (۳-۶۵)



اگر  $R_p = X_{L_p}$  باشد.

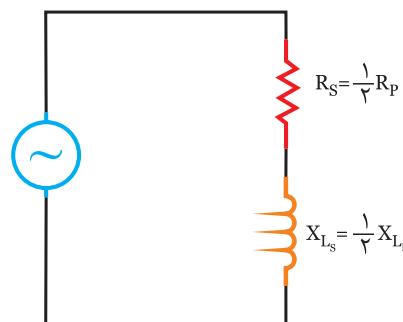

شکل (۳-۶۵)

ابتدا، امپدانس ( $Z$ ) و ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ) و  $\sin \varphi$  را  
در حالت موازی محاسبه می‌کنیم:

$$Z = \frac{R \times \dots}{\sqrt{\dots^2 + \dots^2}} \Rightarrow$$

$$\cos \varphi = \frac{\dots}{R} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \cos \varphi = \dots$$

$$\sin \varphi = \frac{Z}{\dots} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{\dots}{\dots} \Rightarrow \sin \varphi = \dots$$

برای تبدیل به حالت سری و تعیین  $R_s$  و  $X_{L_s}$  از روابط  
زیر استفاده می‌کنیم:

$$\cos \varphi = \frac{R_s}{Z} \Rightarrow R_s = \dots \times \cos \varphi = R_s = \dots \times \dots \Rightarrow R_s = \dots$$

$$\sin \varphi = \frac{X_{L_s}}{Z} \Rightarrow X_{L_s} = \dots \times \sin \varphi = X_{L_s} = \dots \times \dots$$

$$\Rightarrow X_{L_s} = \dots$$

### تحقیق کنید

کاربرد تبدیل مدارات از سری به موازی و یا موازی به  
سری را بررسی کنید.




### فعالیت ۱۲

در مدار شکل (۳-۶۶) ابتدا امپدانس ( $Z$ ،  $\cos \varphi$  و  $\sin \varphi$ ) را  
در حالت موازی محاسبه کنید.  
سپس پارامترهای  $R_s$  و  $X_{L_s}$  را در حالت سری محاسبه  
کرده و معادل مدار را در حالت سریرسم کنید.

تمرین

در مدار شکل (۳-۶۸) ابتدا معادل مدار را در حالت سری بدست آورید.

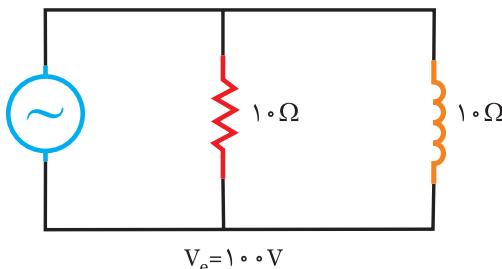سپس توانهای اکتیو، راکتیو و ظاهری را هم در حالت سری و هم موازی محاسبه کنید.





شکل (۳-۶۸)



فعالیت ۱۳

در مدار شکل (۳-۶۷) ابتدا امپدانس ( $Z$ ) و  $\sin \varphi$  و  $\cos \varphi$  را در حالت سری محاسبه کنید.

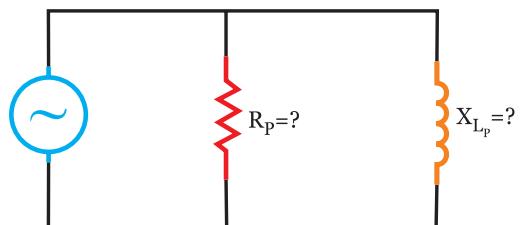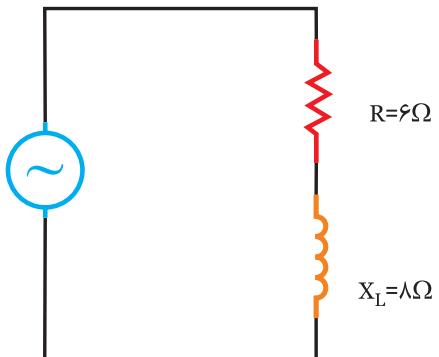- سپس پارامترهای  $R_p$  و  $X_{Lp}$  را در حالت موازی محاسبه کرده و معادل مدار را در حالت موازی رسم کنید.



شکل (۳-۶۷)



ابتدا، امپدانس ( $z$ ) و ضریب قدرت ( $\cos \varphi$ ) و  $\sin \varphi$  را در

حالات سری محاسبه می کنیم:

$$Z = \sqrt{(....)^2 + (....)^2} \Rightarrow Z = \sqrt{(....)^2 + (....)^2}$$

$$\Rightarrow [Z = ..... \Omega]$$

$$\cos \varphi = \frac{.....}{.....} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{.....}{.....} \Rightarrow \cos \varphi = .....$$

$$\sin \varphi = \frac{X_L}{Z} \Rightarrow \sin \varphi = \frac{.....}{.....} \Rightarrow \sin \varphi = .....$$

سپس مقادیر  $R_p$  و  $X_{Lp}$  را در حالت موازی محاسبه می کنیم:

$$\cos \varphi = \frac{.....}{R_p} \Rightarrow R_p = \frac{.....}{\cos \varphi} \Rightarrow R_p = \frac{.....}{.....} \Rightarrow R_p = .....$$

$$\sin \varphi = \frac{.....}{Z} \Rightarrow X_{Lp} = \frac{.....}{Z} \Rightarrow X_{Lp} = \frac{.....}{.....} \Rightarrow X_{Lp} = .....$$



پرسش‌های صحیح و غلط:

در یک مدار  $R_L$  موازی موارد صحیح یا غلط را تعیین کنید:


- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |

۱- در این مدار، در فرکانس  $F=0$  مدار به صورت اتصال کوتاه در می‌آید.

۲- در جریان dc، این مدار دارای ضریب قدرت واحد می‌شود. ( $\cos \varphi = 1$ )



۳- در مدار شکل (۳-۶۹)، ضریب قدرت مدار برابر  $6/4$  است.

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
|------------------------------|-------------------------------|

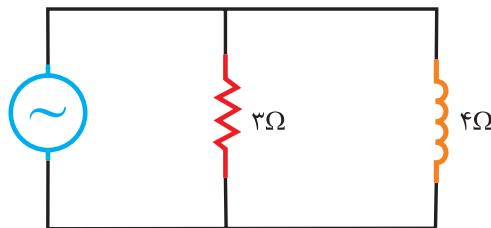


شکل (۳-۶۹)

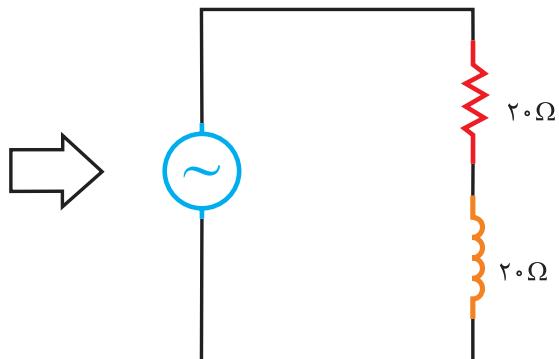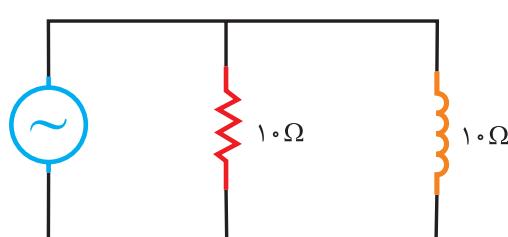۴- مدار معادل سری در این مدار مطابق شکل (۳-۷۰) است.



شکل (۳-۷۰)

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
|------------------------------|-------------------------------|

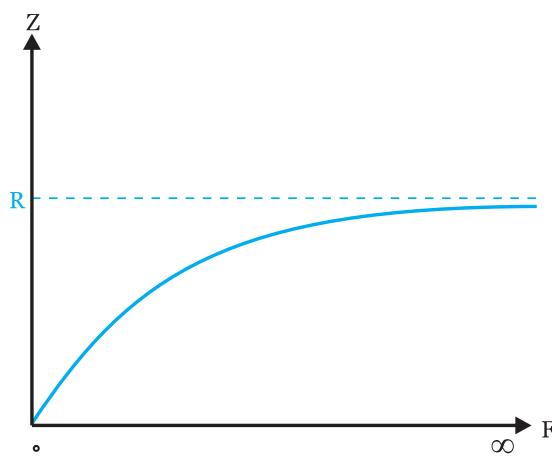

شکل (۳-۷۱)

۵- منحنی در این مدار، مطابق شکل (۳-۷۱) است.

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> غلط | <input type="checkbox"/> صحیح |
|------------------------------|-------------------------------|

۶- با توجه به پارامتر مورد نظر، رابطه مربوطه را مشخص کنید: «دو مورد اضافی است»

$$1) \cos \varphi = \frac{Z}{R}$$

شماره هر رابطه را در محل مشخص شده بنویسید

۱- امپدانس

$$2) Z = \frac{R \cdot X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$$

۲- ضریب قدرت

$$3) \tan \varphi = \frac{R}{X_L}$$

۳- توان اکتیو

$$4) Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$$

۴- توان ظاهري

$$5) P_e = \frac{V e^2}{R}$$

۵- ضریب کیفیت

$$6) P_d = \frac{V e^2}{X_L}$$

$$7) \cos \varphi = \frac{R}{Z}$$


۷- در مدار RL موازی، با افزایش فرکانس، ضریب قدرت ..... می یابد.

۸- در این مدار، با افزایش فرکانس امپدانس ..... می یابد.

۹- در این مدار، افزایش مقاومت اهمی باعث می شود تا مدار حالت ..... یابد.

۱۰- در این مدار، توان اکتیو متناسب با مجذور ..... تغییر می کند.

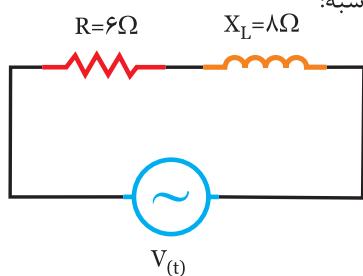۱- در مدار شکل (۳-۷۲) معادله ولتاژ  $V_{(t)} = 100 \sin(400t)$  V می باشد. مطلوبست محاسبه:  
«دی ۸۴»



الف) امپدانس مدار


ب) معادله زمانی جریان

ج) ضریب خودالقایی سلف

د) رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار

شكل (۳-۷۲)

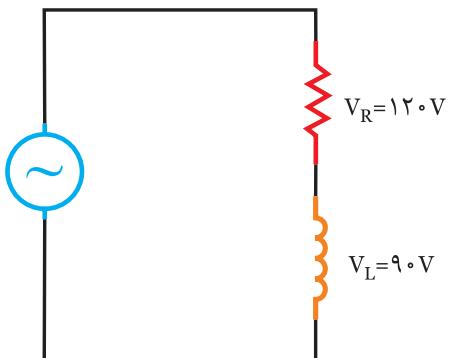۲- در مدارشکل (۳-۷۳) معادله زمانی جریان به صورت  $I_{(t)} = 4\sqrt{2} \sin 500t$  است. مطلوبست: «خرداد ۸۵»




شکل (۳-۷۳)

الف) ولتاژ کل مدار

ب) معادله زمانی ولتاژ منبع

ج) مقادیر  $R$  و  $L$

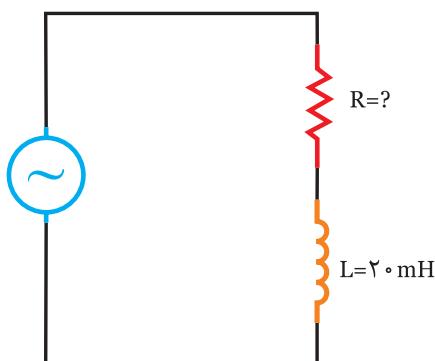د) رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان مدار



$$V_{(t)} = 100 \sin(1000t)$$


شکل (۳-۷۴)

۳- در مدار شکل (۳-۷۴) ضریب کیفیت برابر ۱ است. مطلوبست: «دی ۸۵»

الف) مقدار مقاومت  $R$

ب) معادله زمانی جریان منبع

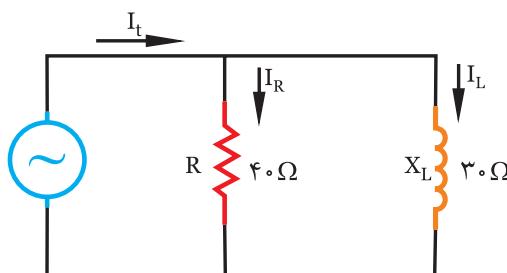۴- در مدار شکل (۳-۷۵) معادله زمانی ولتاژ به صورت  $V_{(t)} = 120\sqrt{2} \sin 250t$  است. مطلوبست: «شهریور ۸۶»



شکل (۳-۷۵)


الف) امپدانس مدار

ب) معادلات زمانی جریان‌های مقاومت و سلف

ج) معادله زمانی جریان منبع

۵- در مدار شکل (۳-۷۶) معادله ولتاژ و جریان منبع به ترتیب  $I = 5 \sin(400t - \frac{\pi}{6})$  و  $V_{(t)} = 500 \sin 500t$  است. مطلوبست:

«دی ۸۳»

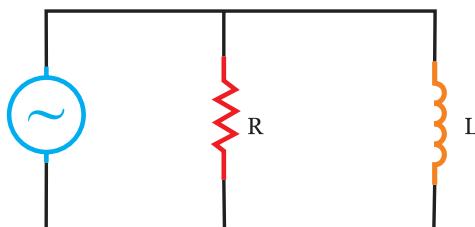

شکل (۳-۷۶)

الف) امپدانس کل مدار


ب) اندازه R

ج) اندازه L

۶- در مدار شکل (۳-۷۷) ضریب قدرت  $\cos \varphi = 8/8$  می‌باشد. مطلوبست: «خرداد ۸۷اد»

(الف) مقدار  $L$


(ب) جریان منبع و معادله آن

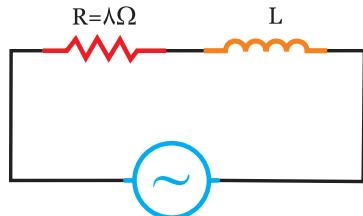

$$V(t) = 100 \sin(1000t + \frac{\pi}{6})$$

شکل (۳-۷۷)

$R = 12\Omega$        $L = 8mH$

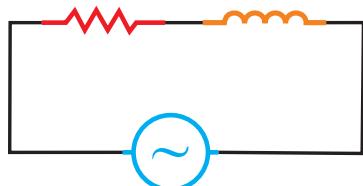

$$V(t) = 100 \sin(2000t)$$


شکل (۳-۷۸)

۷- در مدار شکل (۳-۷۸) مطلوبست:

(الف) امپدانس مدار

(ب) ضریب کیفیت مدار

(ج) معادله زمانی جریان منبع

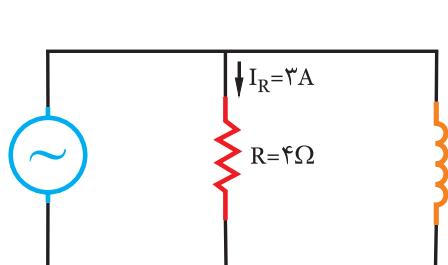

شکل (۳-۷۹)

۸- در مدار شکل (۳-۷۹) ضریب قدرت برابر  $6/6$  است، تعیین کنید: «دی ۸۶»

(الف) امپدانس مدار

(ب) معادلات جریان شاخه‌ها

راهنمایی: ابتدا با توجه به  $IR$  و  $XL$  ولتاژ مدار و سپس  $Ie$  را

محاسبه کنید:

۹- با رسم دیاگرام برداری ولتاژها و جریان در یک مدار RL سری رابطه  $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$  را اثبات کنید. «شهریور ۸۱»

---



---



---




---



---



---

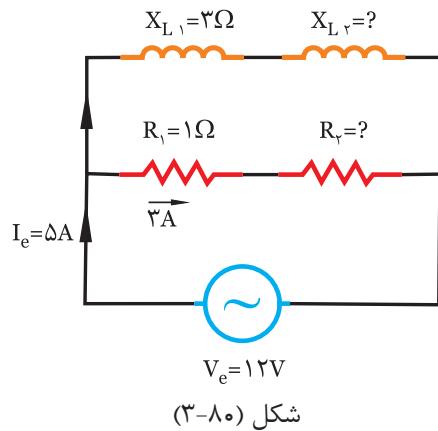

۱۰- در مدار شکل (۳-۸۰) مطلوبست: «خرداد ۸۳»

الف) امپدانس مدار

ب) مقدار  $X_{L2}$

ج) مقدار  $R_2$

راهنمایی: با توجه به معلوم بودن  $V_e$ ،  $I_e$ ،  $Z$  را محاسبه کنید:

---



---



---



---



---

سوالات چند گزینه‌ای


۱- امپدانس کل مدار جریان متناوب شکل (۳-۸۱) چند اهم است؟

الف) ۲

ب)  $4\sqrt{2}$

ج)  $2\sqrt{2}$

د) ۵

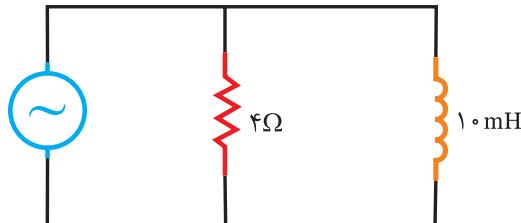

$$V(t) = 10 \cdot \sin(400t)$$

شکل (۳-۸۱)

۲- در یک مدار RL سری، مقاومت اهمی ۲۵ اهم و اختلاف فاز ولتاژ و جریان ۶۰ درجه است. مقاومت سلفی چند اهم است؟

$$(\cos 60^\circ = 0.5, \sin 60^\circ = 0.86)$$

الف) ۱۴/۴

ب) ۱۴/۸


ج) ۴۱/۲

د) ۴۳/۳

۳- در یک مدار  $RL$  موازی مقاومت اهمی  $20\Omega$  و ضریب قدرت  $8/0$  است. مقاومت سلفی چند اهم است؟

- الف) ۱۲
- ب) ۱۵
- ج)  $23/3$
- د)  $26/6$

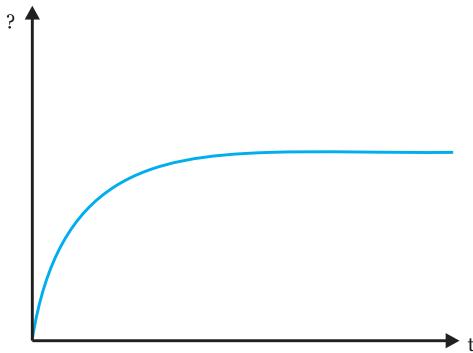۴- منحنی شکل (۳-۸۲) اثر فرکانس را در کدام مدار  $RL$  و روی کدام کمیت می‌باشد؟




- الف) موازی - جریان
- ب) سری - مقاومت
- ج) موازی - مقاومت
- د) سری - جریان

شکل (۳-۸۲)

۵- در مدار شکل (۳-۸۳)، اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ ..... درجه و ولتاژ ورودی برابر ..... است.


آمپرmetr  $2A$  را نشان می‌دهد.

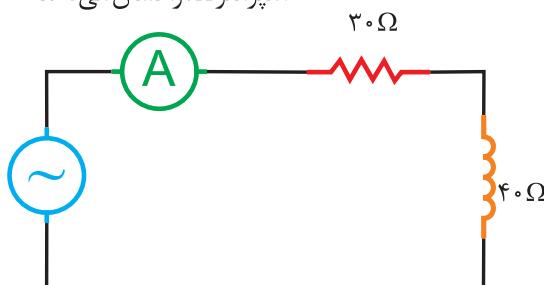

- |                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| الف) $100 - 53/1$ | $\sin^{-1}(0/6) = 37^\circ$ |
| ب) $100 - 37$     | $\sin^{-1}(0/8) = 53^\circ$ |
| ج) $140 - 53/1$   |                             |
| د) $140 - 36/9$   |                             |

شکل (۳-۸۳)

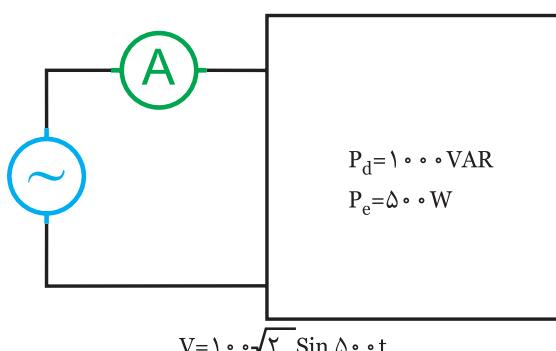۶- در مدار شکل (۳-۸۴)، آمپرmetr چند آمپر جریان را نشان می‌دهد؟




- |             |
|-------------|
| الف) $11/8$ |
| ب) ۱۵       |
| ج) $16/67$  |
| د) ۲۰       |


شکل (۳-۸۴)

۷- در مدار شکل (۳-۸۵)  $R$  چند اهم است؟

- الف) ۳
- ب) ۴
- ج) ۶
- د) ۱۰

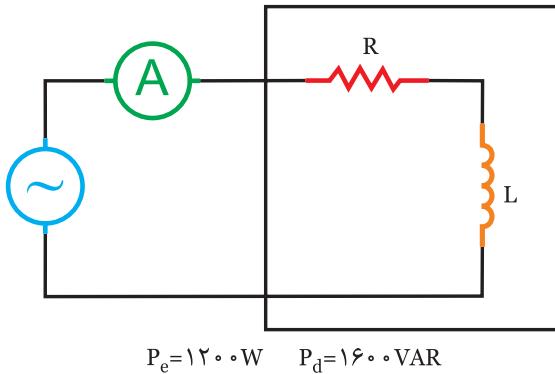


شکل (۳-۸۵)

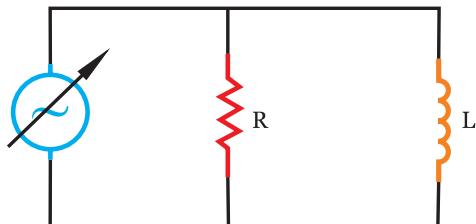

شکل (۳-۸۶)

۸- در مدار شکل (۳-۸۶) با افزایش فرکانس کدام اتفاق می‌افتد؟

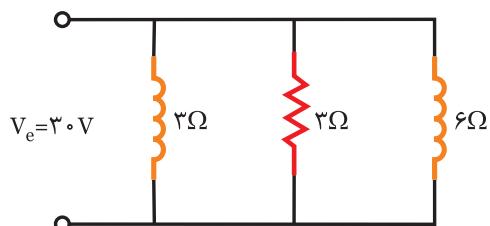
- الف) اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ زیاد می‌شود.
- ب) اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ کم می‌شود.
- ج) امپدانس ورودی مدار به سمت صفر میل می‌کند.
- د) امپدانس ورودی مدار به سمت بی‌نهایت میل می‌کند.



شکل (۳-۸۷)

۹- در مدار شکل (۳-۸۷) توان ظاهری چند VA می‌باشد.


- الف) ۷۵۰
- ب) ۶۳۰
- ج) ۵۴۰
- د) ۱۵۰

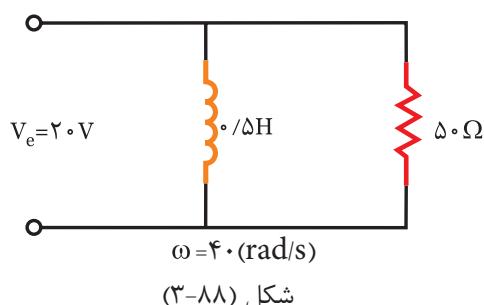

شکل (۳-۸۸)

۱۰- ضریب کیفیت مدار شکل (۳-۸۸) کدام است؟

- الف) ۰/۱
- ب) ۰/۴
- ج) ۲/۵
- د) ۱۰۰

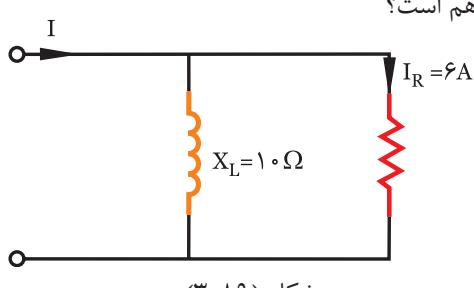

شکل (۳-۸۹)

۱۱- در مدار شکل (۳-۸۹) اگر توان موثر ۳۶۰ وات باشد، امپدانس چند اهم است؟

- الف) ۶
- ب)  $5\sqrt{2}$
- ج)  $8\sqrt{2}$
- د)  $10\sqrt{2}$

۱۲- در مدار شکل (۳-۹۰) ضریب قدرت چقدر است؟

الف) ۵/۰

ب) ۶/۰

ج) ۸/۰

د) ۶/۱

شکل (۳-۹۰)

