

«فصل اول»

مدارهای الکتریکی جریان مستقیم

(مطابق فصل اول کتاب مدارهای الکتریکی)

هدف کلی:

تحلیل مدارهای الکتریکی چند حلقه‌ای با روش‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم

هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

۹۹

- ۱- مدارهای الکتریکی جریان مستقیم را با روش جریان یک‌دیگر تبدیل کند.
- ۲- مدارهای جریان مستقیم را با روش پتانسیل گره آزمایش کند.
- ۳- مدارهای جریان مستقیم را با روش جمع آثار آزمایش کند.
- ۴- منابع جریان و ولتاژ را با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم به آزمایش کند.
- ۵- مدار معادل تونن و نورتن را به دست آورد.
- ۶- شرایط انتقال ماکزیمم توان، جریان و ولتاژ را به بار آزمایش کند.

۱-۱-۳ مقدار جریان‌های عبوری از مقاومت‌های R_1 , R_2 و R_3 را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_{R_1} = \dots \text{mA} \quad I_{R_2} = \dots \text{mA} \quad I_{R_3} = \dots \text{mA}$$


سوال ۱: آیا با توجه به مقادیر اندازه گیری شده رابطه زیر برقرار است؟ توضیح دهید.

$$I_{R_3} = I_{R_1} - I_{R_2} \dots = \dots - \dots$$

۱-۱-۱: تحلیل عملی مدارهای چند حلقه‌ای با روش جریان حلقه

۱-۱-۱ یکی از روش‌های حل مدارهای چند حلقه‌ای، استفاده از روش جریان حلقه است. در این قسمت با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم به آزمایش‌های عملی جهت تحلیل این نوع مدارها می‌پردازیم.

۱-۱-۲ مدار شکل ۱-۱ را در فضای نرم‌افزاری مولتی‌سیم بیندید.

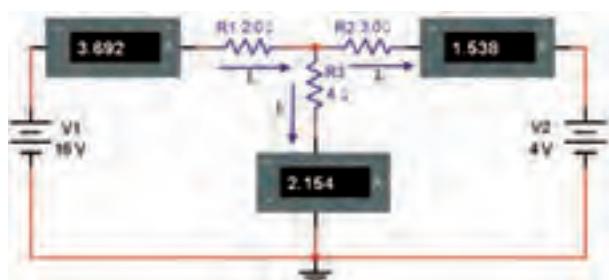

شکل ۱-۱ مدار دو حلقه‌ای DC

سوال ۲: آیا مقادیر I_{R_1} با I_{R_2} با تقریباً برابر است؟
توضیح دهید.



سوال ۳: در صورتی که مقادیر با هم تفاوت دارند، علت را
شرح دهید.



سوال ۴: به چه دلیل مقدار I_{R_2} منفی به دست آمده است؟
توضیح دهید.




۱-۱-۷ آیا جهت جریان‌های داده شده در شکل ۱-۱-۱ مشابه است؟ چگونه آنها را اصلاح می‌کنیم؟ شرح
دهید.



۱-۱-۴ فرض کنید مقادیر I_{R_1} , I_{R_2} , I_{R_3} مجھول است.

با استفاده از قوانین کیرشهف و آن‌چه که در ارتباط با جریان حلقه خوانده‌اید طبق شکل ۱-۲ با توجه به جهت‌های انتخاب شده، معادلات حلقه را برای جریان‌های I_1 و I_2 بنویسید.

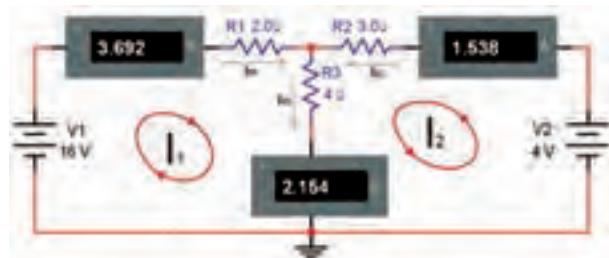

شکل ۱-۲ نوشتن معادله‌ی حلقه

۱۰۰

معادله‌ی حلقه ۱:
.....

معادله‌ی حلقه ۲:
.....

۱-۱-۵ با استفاده از دو معادله‌ی به دست آمده برای I_1 و I_2 مقادیر I_1 و I_2 را محاسبه کنید.

حل دو معادله دومجهول




$$I_1 = \dots \text{mA} \quad I_2 = \dots \text{mA}$$

۱-۱-۶ مقادیر I_{R_1} , I_{R_2} , I_{R_3} را در جدول ۱-۱ بنویسید.

جدول ۱-۱

مقادیر محاسبه شده با روش حلقه	مقادیر اندازه‌گیری شده با نرم افزار		
I_{R_1}	I_{R_2}	I_1	I_2
.....
.....


۱-۱-۱۰ مدار شکل ۱-۴ را بیندید.

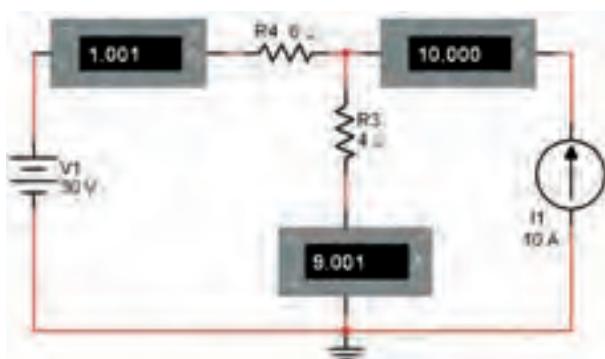

شکل ۱-۴ مدار با منبع جریان

۱۰۱


۱-۱-۱۱ برای پیدا کردن منبع جریان از مسیر نشان داده شده در شکل ۱-۵ استفاده کنید.

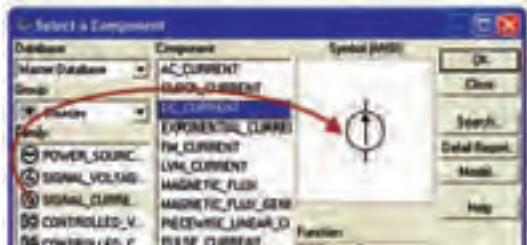

شکل ۱-۵ مسیر پیدا کردن منبع جریان

۱-۱-۱۲ معادله‌ی KVL را برای حلقه‌های یک و دو

مطابق شکل ۱-۶ بنویسید.

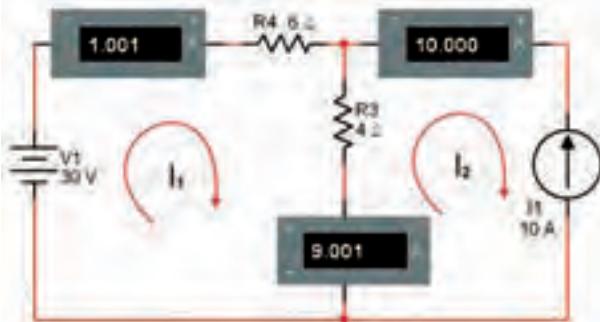

شکل ۱-۶ تعیین جهت جریان حلقه‌ها

نکته :

در این مدارها باید به مقدار توان مجاز مقاومت‌ها توجه کنید. برای مثال توان مجاز مقاومت ۴ اهمی باید حداقل ۳۲۴ وات باشد.

۱-۱-۸ با استفاده از رابطه‌ی $P = RI^2$ مقادیر توان تلف

شده در هر مقاومت را محاسبه کنید.


$$P_{R1} = R_1 I_1^2 \dots \text{mW}$$

$$P_{R2} = R_2 I_2^2 \dots \text{mW}$$

$$P_{R3} = R_3 I_3^2 \dots \text{mW}$$

۱-۱-۹ طبق شکل ۱-۳ در هر مرحله، وات‌متر را در مدار

قرار دهید و توان هر مقاومت را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید. برای هر مرحله اندازه‌گیری، ولت‌متر مربوط به وات‌متر در دو سر مقاومت قرار گیرد و آمپرmetr با مقاومت سری می‌شود.

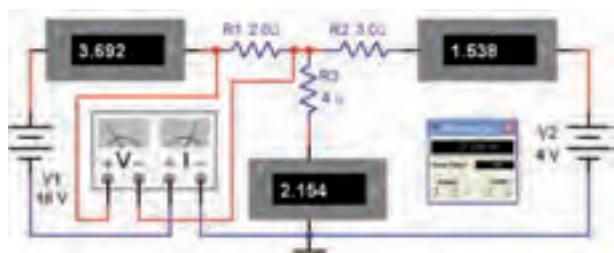

شکل ۱-۳ اندازه‌گیری توان مصرف شده در مقاومت

$$P_{R1} = \dots \text{mW}$$

$$P_{R2} = \dots \text{mW}$$


$$P_{R3} = \dots \text{mW}$$

سوال ۵: آیا مقادیر توان اندازه‌گیری شده با مقادیر توان

محاسبه شده برابر است؟ توضیح دهید.



تحلیل عملی پتانسیل گره در فضای نرم افزاری می پردازیم.

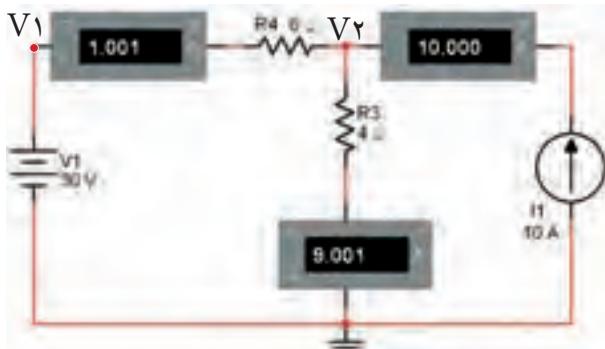

شکل ۱-۷ تحلیل عملی مدار با روش پتانسیل گره

..... معادله‌ی حلقه‌ی ۱:

..... معادله‌ی حلقه‌ی ۲:

۱-۱-۱۳ مقادیر I_1 و I_2 را محاسبه کنید.

$$I_1 = \dots \text{mA} \quad I_2 = \dots \text{mA}$$

۱-۱-۱۴ کلید مربوط به روشن کردن مدار را در نرم افزار فعال کنید و مقادیر I_1 و I_2 را اندازه بگیرید و یادداشت نمائید.

$$I_1 = \dots \text{mA} \quad I_2 = \dots \text{mA}$$

۱۰۲

۱-۱-۱۵ مقادیر I_1 و I_2 را که در دو مرحله اندازه گیری و محاسبه به دست آورده اید با هم مقایسه کنید. آیا نتایج با هم انطباق دارد؟ توضیح دهید.



۱-۲-۲ در دو گره V_1 و V_2 معادلات KCL را بنویسید.

$$\dots \text{معادله‌ی گره ۱:} \dots$$

$$\dots \text{معادله‌ی گره ۲:} \dots$$

۱-۲-۳ با استفاده از دو معادله‌ی گرهی ولتاژ مقادیر V_1 و V_2 را محاسبه کنید.

$$V_1 = \dots \text{V} \quad V_2 = \dots \text{V}$$

۱-۲-۴ از منوی ابزار پروب اندازه گیری سیار را طبق شکل ۱-۸ پروب اندازه گیری (Measurement Probe) (Measurement Probe) را انتخاب کنید.



شکل ۱-۸ انتخاب پروب اندازه گیری سیار

سوال ۶: به چه دلیل مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده توسط نرم افزار کمی با هم تفاوت دارند؟ شرح دهید.



تمرین ۱: یک مدار سه حلقه‌ای را انتخاب کنید و مراحل ذکر شده برای مدارهای دو حلقه‌ای را روی آن اجرا کنید.

۱-۲ آزمایش ۲: تحلیل مدارهای چند حلقه‌ای با روش پتانسیل گره

۱-۲-۱ یکی دیگر از روش‌های حل مدارهای چند حلقه‌ای استفاده از روش پتانسیل گره است. در این قسمت به

۱-۲-۸ مقادیر ولتاژهای V_1 و V_2 که در مرحله‌ی محاسبه و اندازه‌گیری به دست آورده‌اید را با هم مقایسه کنید. آیا مقادیر با هم تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.



۱۰۳


تمرین ۲: جریان منبع جریان را به 20 آمپر و ولتاژ منبع ولتاژ را به 10 ولت تغییر دهید و مراحل آزمایش را تکرار کنید.

سؤال ۷: در صورتی که توان مجاز مقاومت R_3 در شکل $1-9$ ، 1 وات انتخاب شود، چه اشکالی پیش می‌آید؟ تجربه کنید و در باره‌ی نتایج به دست آمده توضیح دهید.



۱-۲-۵ پروب سیار را روی گره‌های V_1 و V_2 انتقال

دهید تا منوی آن مطابق شکل $1-9$ باز شود.

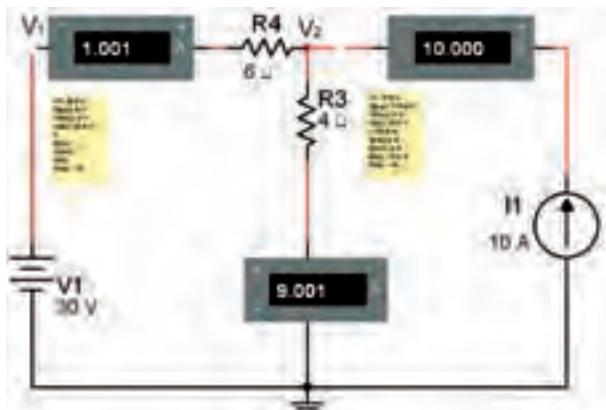

شکل ۱-۹ باز شدن منوی مربوط به گره‌های V_1 و V_2

۱-۲-۶ مدار شکل $1-9$ را روشن کنید و مقادیر ولتاژهای

مربوط به گره‌های V_1 و V_2 را اندازه‌بگیرید.

$$V_1 = \dots \text{V} \quad V_2 = \dots \text{V}$$

۱-۲-۷ در شکل $1-10$ مقادیر ولتاژ را در گره‌های مورد

نظر مشاهده می‌کنید.

V1

$V_1: 30.0\text{ V}$
 $V(p-p): 4.92\text{ pV}$
 $V(ms): 0\text{ V}$
 $V(dc): 30.0\text{ V}$
 $I: \dots$
 $I(p-p): \dots$
 $I(ms): \dots$
 $I(dc): \dots$
 $Freq.: \dots$

V2


$V_2: 36.0\text{ V}$
 $V(p-p): 1.48\text{ pV}$
 $V(ms): 0\text{ V}$
 $V(dc): 36.0\text{ V}$
 $I: -10.0\text{ A}$
 $I(p-p): 0\text{ A}$
 $I(ms): 0\text{ A}$
 $I(dc): -10.0\text{ A}$
 $Freq.: \dots$

شکل ۱-۱۰ مقادیر ولتاژ در گره‌های V_1 و V_2

۱-۳ آزمایش ۳: تحلیل عملی مدارهای چندحلقه‌ای به کمک جمع آثار

۱-۳-۱ یکی دیگر از روش‌های حل مدارهای چند حلقه‌ای روش جمع آثار است. در این روش طی مراحل مختلف اثر منابع را از بین می‌بریم و فقط اثر یک منبع را در نظر می‌گیریم. در نهایت آثار حاصل از هر یک از منابع را با هم جمع می‌کنیم. در این قسمت به تحلیل عملی جمع آثار در فضای نرم‌افزاری می‌پردازیم. یادآور می‌شود که برای از بین بردن اثر منابع ولتاژ، آنها را اتصال کوتاه و برای از بین بردن اثر منابع جریان آنها را اتصال باز در نظر می‌گیریم.

۱-۳-۲ مدار شکل ۱-۱۱ را روی میز کار نرم‌افزار مولتی‌سیم بندید.

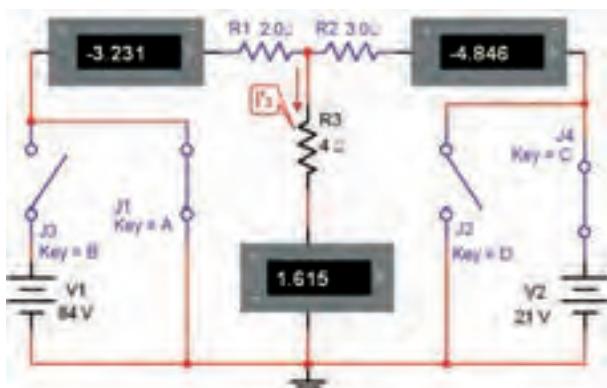


شکل ۱-۱۲ از بین بردن اثر منبع ولتاژ V1


در مدار شکل ۱-۱۲ جریان عبوری از R_3 را I'_3 بنامید و مقدار آن را اندازه‌گیری کنید.

$$I'_3 = \dots \text{mA}$$

۱-۳-۵ طبق شکل ۱-۱۳ با بستن کلید J_2 و باز کردن کلید J_4 اثر منبع ولتاژ ۲۱ ولتی (V_2) را از بین ببرید و جریان عبوری از R_3 را در این حالت I''_3 بنامید و مقدار آن را اندازه‌بگیرید.

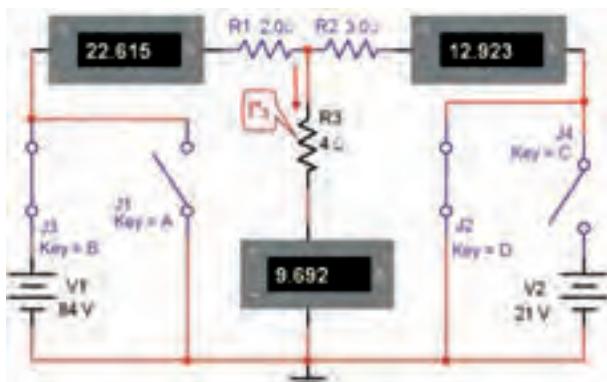


شکل ۱-۱۳ از بین بردن اثر منبع ولتاژ V2 و اندازه‌گیری I''_3

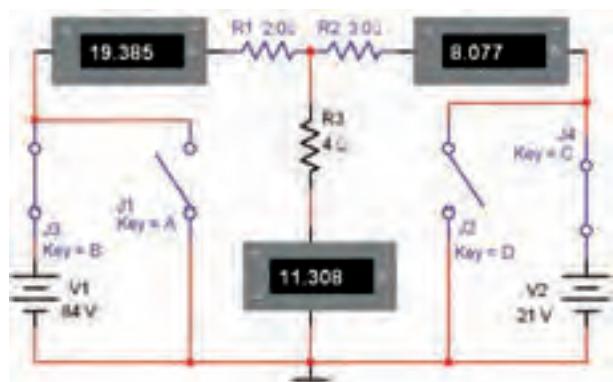

شکل ۱-۱۱ اجرای نرم‌افزاری مدار دو حلقه‌ای جهت بررسی جمع آثار

۱-۳-۳ همان‌طور که در شکل ۱-۱۱ مشاهده می‌شود در مسیر منابع ولتاژ $V1$ و $V2$ دو کلید J_3 و J_4 قرار دارد که با قطع کردن آنها، مسیر اعمال ولتاژ به مدار قطع می‌شود. همچنین در دو سر این دو منبع دو کلید J_1 و J_2 قرار دارد، که می‌تواند منبع را اتصال کوتاه کند. از آنجا که عملاً در مدار واقعی نباید منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم، در نرم‌افزار نیز این عمل قابل اجرا نیست. بدین سبب برای هر منبع دو کلید در نظر گرفته‌ایم که در شرایطی که می‌خواهیم منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم و اثر آن را از بین ببریم. توسط کلید دیگر

تمرین ۳: مدار شکل ۱-۱۴ را بیندید و جریان عبوری از مقاومت ۴ اهم را با استفاده از روش جمع آثار به دست آورید.

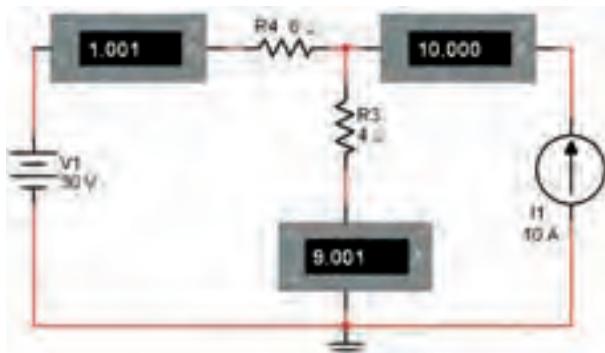


شکل ۱-۱۴ مدار تمرین ۳

۱۰۵

۱-۴ آزمایش ۴: تبدیل منابع ولتاژ و جریان به یکدیگر

۱-۴-۱ در بسیاری از موارد برای ساده کردن یک شبکه ساده می‌توانیم منابع ولتاژ و جریان را به یکدیگر تبدیل کنیم. در این قسمت چگونگی اجرای این فرآیند را توسط نرم افزار مولتی سیم بیان خواهیم کرد.

۱-۴-۲ مدار شکل ۱-۱۵ را روی میز آزمایشگاهی نرم افزار مولتی سیم بیندید.

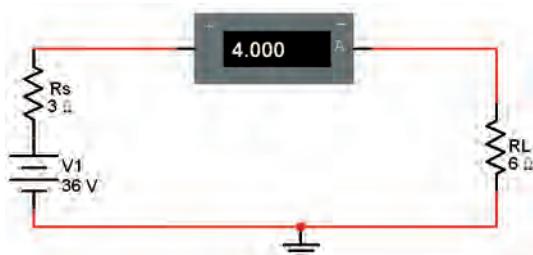

شکل ۱-۱۵ منبع ولتاژ و مقاومت داخلی آن

۱-۴-۳ مقادیر ولتاژ دو سر هر مقاومت و جریان مدار را محاسبه کنید.

$$V_L = V_S$$

$$I = \frac{V_S}{R_T} = \frac{V_S}{R_S + R_L}$$

$$V_L = I R_L = \dots \text{V} , \quad V_{R_S} = I R_S = \dots \text{V}$$

۱-۳-۶ با توجه به جهت جریان مقدار I_3 را محاسبه کنید.

$$I_3 = I'_3 + I''_3$$

$$I_3 = \dots \text{mA}$$

سوال ۸: به چه دلیل در شکل ۱-۱۲ جریان عبوری از R_1 و R_2 منفی و در شکل ۱-۱۳ جریان عبوری از R_1 و R_2 مثبت است؟ توضیح دهید.




۱-۳-۷ مدار شکل ۱-۱۱ را دوباره فعال کنید و مقدار جریان عبوری از مقاومت R را اندازه بگیرید.

$$I_3 = \dots \text{mA}$$

سوال ۹: آیا مقادیر به دست آمده در مرحله ۱-۳-۶ و ۱-۳-۷ تقریباً با هم برابر است؟ توضیح دهید.




۱-۴-۶ مدار معادل به صورت شکل ۱-۱۸ در می‌آید.

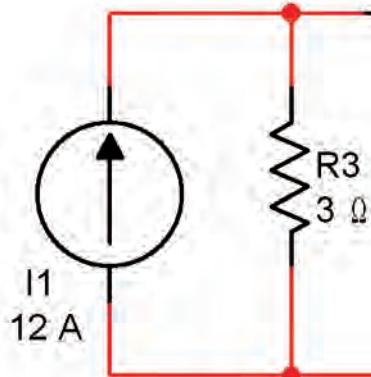

شکل ۱-۱۸ مدار معادل منبع جریان

۱-۴-۷ مدار شکل ۱-۱۹ را بیندید. در این مدار از منبع جریان استفاده کردہایم.

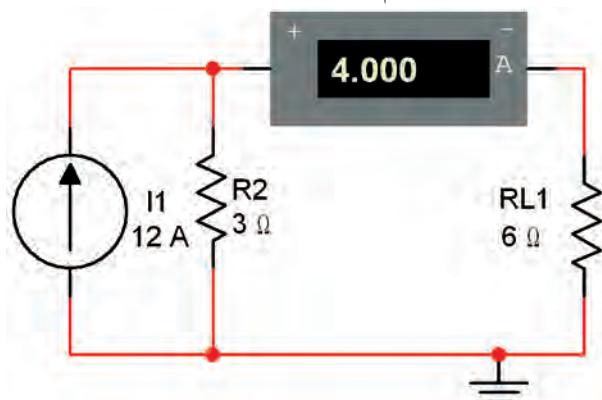

شکل ۱-۱۹ اتصال منبع جریان به مدار


۱-۴-۸ در شکل ۱-۱۹ مقدار جریان عبوری از بار را اندازه بگیرید.

$$I_{R_{L1}} = \dots \text{mA}$$

۱-۴-۹ شکل ۱-۱۶ را با شکل ۱-۱۹ مقایسه کنید. با کمی دقت متوجه می‌شوید که منبع جریان شکل ۱-۱۹ معادل منبع ولتاژ شکل ۱-۱۶ است. جریان‌های عبوری از مقاومت‌های بار (RL, RL1) را با هم مقایسه کنید. آیا آنها با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۱-۴-۱۰ مقادیر ولتاژ و جریان مدار را طبق شکل ۱-۱۶ با استفاده از ولت‌متر و آمپر‌متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

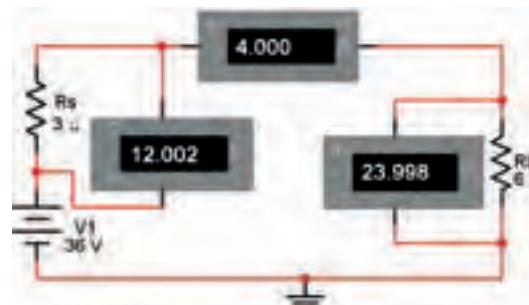

شکل ۱-۱۶ اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان

$$I = \dots \text{mA}$$

$$V_{R_S} = \dots \text{V}$$

$$V_{R_L} = \dots \text{V}$$

سوال ۱۰: مقادیر محاسبه شده و اندازه گیری شده را با هم مقایسه کنید. آیا تقریباً با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۱-۴-۵ مدار معادل منبع جریان شکل ۱-۱۵ را به دست می‌آوریم. با توجه به شکل ۱-۱۷ می‌توانیم مقادیر را محاسبه کنیم.




شکل ۱-۱۷ تبدیل منبع ولتاژ به منبع جریان

$$I = \frac{36}{3} = 12 \text{ A}$$

$$R_\gamma = R_S = 3 \Omega$$

۱-۵-۲ مدار شکل ۱-۲۰ را در فضای نرم افزاری بیندید.

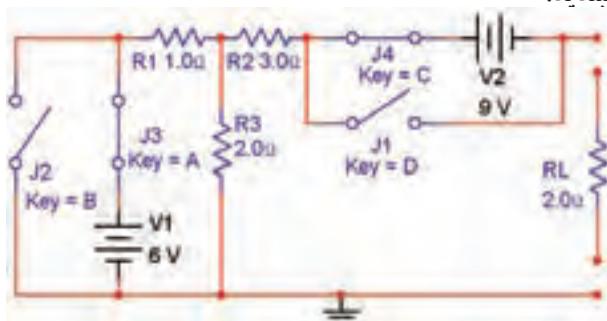


شکل ۱-۲۰ به دست آوردن مدار معادل تونن

همان طور که در شکل ۱-۲۰ مشاهده می‌شود برای این که بتوانیم منبع ولتاژ را اتصال کوتاه کنیم، از دو کلید استفاده کرده‌ایم. در شرایطی که کلیدهای J_1 و J_2 باز هستند مدار به صورت عادی کار می‌کند.

۱-۵-۳ برای به دست آوردن مدار معادل تونن باید

مقاومت معادل تونن را به دست آوریم. برای این منظور کلیه‌ی منابع ولتاژ را اتصال کوتاه می‌کنیم. در شکل ۱-۲۱ این حالت را مشاهده می‌کنید.

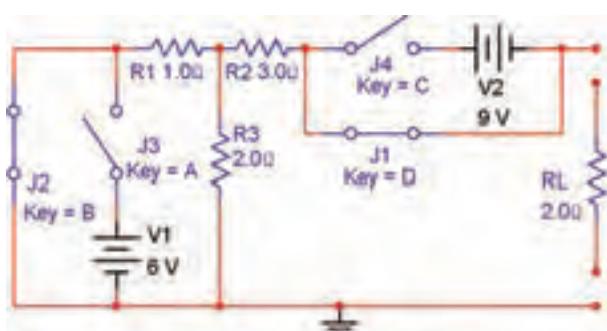

شکل ۱-۲۱ به دست آوردن مقاومت معادل تونن

همان طور که مشاهده می‌شود در این مدار کلیدهای J_1 و J_2 باز و کلیدهای J_3 و J_4 بسته هستند. به این ترتیب ضمن اتصال کوتاه شدن دو سر منبع ولتاژ، اثر آن نیز با کلیدهای J_3 و J_4 خنثی می‌شود.

۱-۵-۴ طبق شکل ۱-۲۲ مولتی‌متر را به خروجی مدار

۱-۴-۱ با توجه به تجربه‌ی انجام شده به آسانی می‌توانید منابع ولتاژ را به منابع جریان تبدیل کنید و با استفاده از این روش، حل مدارهای چند حلقه‌ای را به آسانی انجام دهید.

سوال ۱۱: آیا می‌توانیم منابع جریان را با هم سری کنیم، در این حالت، منبع جریان معادل چگونه به دست می‌آید؟ توضیح دهید.



تمرین ۴: مقادیر قطعات مدار شکل ۱-۱۶ را به صورت زیر تغییر دهید و معادل منبع ولتاژ و منبع جریان آن را با نرم افزار به دست آورید.

$$\begin{aligned} V_{DC} &= ۳۰\text{V} \\ R_s &= ۲\Omega \\ R_L &= ۱۵\Omega \end{aligned}$$

۱-۵ آزمایش ۵: اجرای عملی مدار معادل تونن با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم

۱-۵-۱ بر اساس قانون تونن می‌توانیم هر شبکه‌ی پیچیده‌ی چند حلقه‌ای را تبدیل به یک منبع ولتاژ و مقاومت سری با آن کنیم. با ساده شدن مدار به آسانی می‌توانیم جریان عبوری از بارهای مختلف را به دست آوریم. در این قسمت به تحلیل عملی مدار تونن در فضای نرم افزاری می‌پردازیم.


۱-۵-۷ با توجه به مطالبی که در کتاب مدارهای الکتریکی آموخته‌اید ولتاژ معادل تونن را محاسبه کنید و مقدار آن را به دست آورید.

$$V_{th} = \dots\dots\dots V$$

سوال ۱۳: آیا مقدار محاسبه شده برای ولتاژ معادل تونن با مقدار اندازه‌گیری شده تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.



اتصال دهید و مقاومت معادل را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

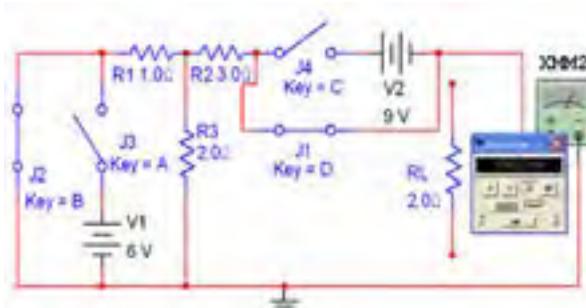


شکل ۱-۲۲ اندازه‌گیری مقاومت معادل تونن

$$R_{th} = \dots\dots\dots \Omega$$

۱۰۸


۱-۵-۸ مقاومت بار را طبق شکل ۱-۲۴ به خروجی وصل کنید و جریان خروجی را اندازه بگیرید.

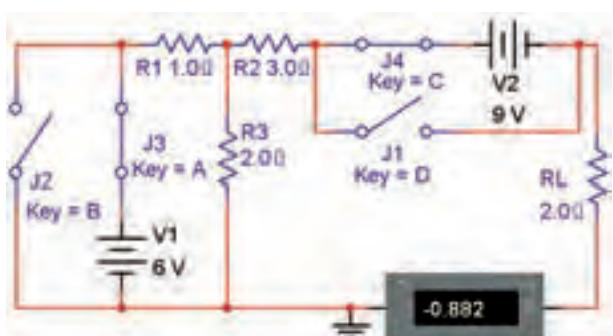

شکل ۱-۲۴ اندازه‌گیری جریان عبوری از مقاومت بار

$$I_{RL} = \dots\dots\dots mA$$

۱-۵-۹ طبق شکل ۱-۲۵ ۱ مدار معادل تونن را تشکیل دهید و جریان عبوری از مقاومت بار را اندازه بگیرید.

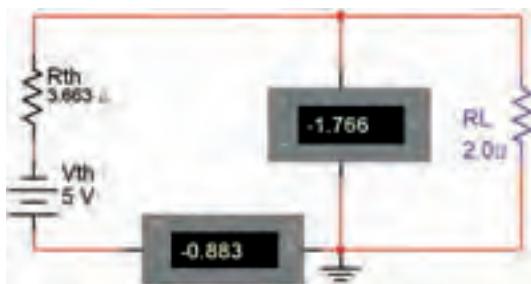


شکل ۱-۲۵ اندازه‌گیری جریان بار با استفاده از مدار معادل تونن

سوال ۱۲: آیا مقادیر اندازه‌گیری شده با مقادیر محاسبه شده تقریباً با هم برابر است؟ توضیح دهید.

$$R_{th} = \dots\dots\dots \Omega$$



۱-۵-۶ کلیدها را مطابق شکل ۱-۲۰ تغییر دهید و ولتاژ خروجی را طبق شکل ۱-۲۳ با مولتی متر اندازه بگیرید. این ولتاژ معادل ولتاژ تونن است.

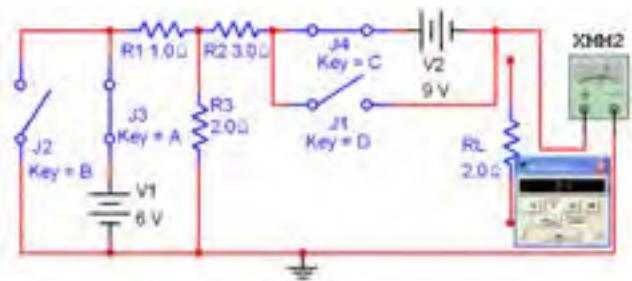

شکل ۱-۲۳ اندازه‌گیری ولتاژ معادل تونن

سوال ۱۶: آیا مقادیر با هم مطابقت دارند؟ توضیح دهید.

$$I_{R_L} = \dots \text{mA}$$



.....

.....

.....

.....

سوال ۱۷: مقدار V_{th} از کدام یک از روابط زیر قابل محاسبه است؟ توضیح دهید.

$$V_{th} = R_1 I_1 + R_2 I_2 \quad (1)$$

$$V_{th} = R_2 I_1 + R_1 I_2 \quad (2)$$

$$V_{th} = R_1 I_1 + R_2 I_1 \quad (3)$$

۱۰۹

تمرین ۶: در شکل ۱-۲۰ جهت منبع ولتاژ V_2 را معکوس کنید و مقدار V_{th} را به دست آورید.

$$V_{th} = \dots \text{V}$$

تمرین ۷: مقادیر مقاومت‌ها و منابع ولتاژ را تغییر دهید و مقاومت معادل تونن را اندازه بگیرید. این مراحل را آنقدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۱-۵-۱۰ با استفاده از آموخته‌های خود مدار معادل نورتن را برای شکل ۱-۲۰ و شکل ۱-۲۵ به دست آورید.

توجه داشته باشید که مقاومت معادل نورتن همان مقاومت معادل تونن است. جریان نورتن عبارت از جریانی است که از مسیر اتصال کوتاه ایجاد شده در دو سر بار R_L می‌گذرد.

۱-۶ آزمایش ۶: انتقال ماکزیمم توان به بار

۱-۶-۱ در یک مدار زمانی ماکزیمم توان به بار منتقل می‌شود که مقدار مقاومت داخلی با مقاومت بار برابر باشد. همچنین در صورتی که مقدار مقاومت بار در مقایسه با

سوال ۱۴: آیا مقادیر اندازه گیری شده برای R_L در مدار اصلی و در مدار معادل تونن تقریباً برابر است؟ توضیح دهید.

$$I_{R_L} = \dots \text{mA}$$



.....

.....

.....

.....

سوال ۱۵: به چه دلیل مقدار ولتاژ معادل تونن در مدار مورد بحث منفی به دست آمده است؟ توضیح دهید.

$$I_{R_L} = \dots \text{mA}$$



.....

.....

.....

.....

تمرین ۵: با استفاده از آمپر متر در مدار شکل ۱-۲۴ مقادیر جریان‌های عبوری از مقاومت‌های R_1 , R_2 و R_3 را اندازه بگیرید و مقادیر I_1 , I_2 و I_3 را یادداشت کنید. سپس مقادیر جریان‌ها را محاسبه نمائید و جدول ۱-۲ را کامل کنید.

جدول ۱-۲ مقادیر جریان‌ها در مدار
شکل ۱-۲۴ مربوط

	I_1	I_2	I_3
اندازه گیری			
محاسبه			


تطابق توان در این اندازه‌گیری صادق است؟ توضیح دهید.



مقاومت داخلی منبع خیلی بزرگ باشد، بیشترین ولتاژ به بار انتقال می‌یابد. چنان‌چه مقدار مقاومت بار خیلی کم‌تر از مقاومت داخلی منبع باشد، بیشترین جریان از بار عبور می‌کند. در این قسمت به تحلیل تطابق ولتاژ، جریان و توان منبع با بار به وسیله‌ی نرم‌افزار مولتی‌سیم می‌پردازیم.

تمرین ۸: مقدار مقاومت R_s را به 200Ω و مقدار ولتاژ منبع را به 24 ولت تغییر دهید و مراحل ۱-۶-۳ را تکرار کنید.

۱-۶-۵ مدار شکل ۱-۲۷ را درروی میز آزمایشگاه مجازی بیندید.

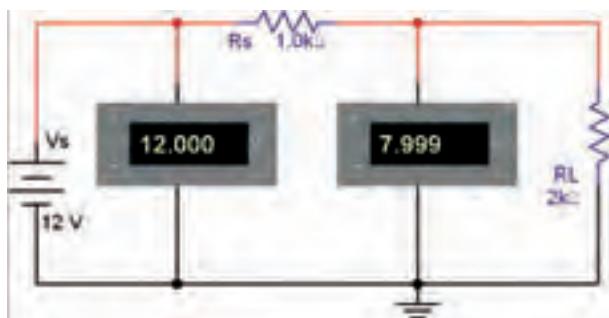

شکل ۱-۲۷ انتقال بیشترین توان به بار

۱-۶-۶ مقدار مقاومت بار را با توجه به جدول ۱-۴ تغییر دهید و مقدار ولتاژ ورودی و ولتاژ بار را در هر مرحله اندازه‌گیری.

جدول ۱-۴ انتقال ولتاژ ماکریم به بار

R_L	$2K\Omega$	$5K\Omega$	$1K\Omega$	$10K\Omega$	$100K\Omega$
V_L	۷/۹۹۹				
V_i	۱۲				


۱-۶-۷ در چه شرایطی بیشترین ولتاژ به بار منتقل می‌شود؟ شرح دهید.



۱-۶-۲ مدار شکل ۱-۲۶ را درروی میز آزمایشگاه

مجازی مولتی‌سیم بیندید. با استفاده از این مدار می‌خواهیم چگونگی انتقال توان را به بار بررسی کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌شود یک وات‌متر در خروجی (دو سر بار) و یک وات‌متر در ورودی (دو سر منبع) قرار داده‌ایم.

۱۱۰

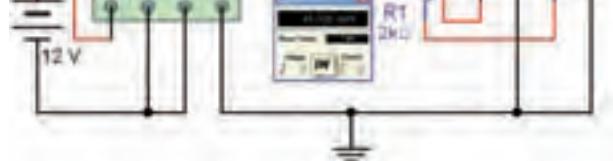

شکل ۱-۲۶ اندازه‌گیری توان خروجی با مقاومت‌های بار مختلف

۱-۶-۳ مقدار مقاومت L را طبق جدول ۱-۳ تغییر دهید


و در هر حالت توان کل منع و توان خروجی را اندازه‌گیری کنید و مقادیر را در جدول بنویسید.

جدول ۱-۳ اندازه‌گیری توان خروجی
برای مقاومت‌های مختلف بار


مقادیر	$0.5K\Omega$	$1K\Omega$	$3K\Omega$	$10K\Omega$	$20K\Omega$
توان ورودی (mW)					
توان خروجی (mW)					

۱-۶-۴ جدول ۱-۳ را مورد بررسی قرار دهید. در کدام

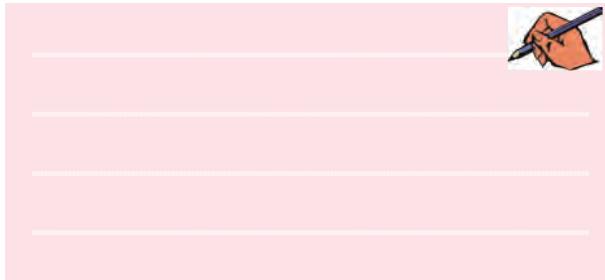یک از مقاومت‌ها، بیشترین توان به بار می‌رسد. آیا قضیه‌ی



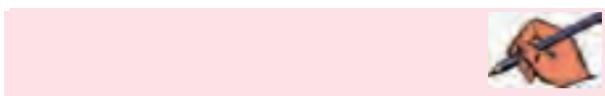
۱-۶-۸ نتایج حاصل از این آزمایش را به طور خلاصه بنویسید.



۱۱۱




سوال ۱۸: اگر مقاومت بار برابر با $50\ \Omega$ (بی‌نهایت) باشد چه مقدار از ولتاژ تولیدی توسط منبع به بار می‌رسد؟ توضیح دهید.

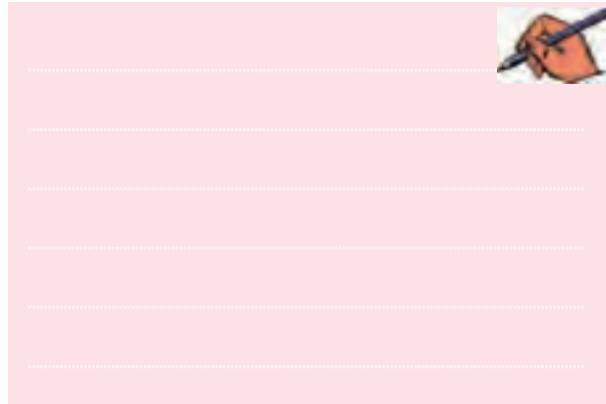

تمرین ۹: انتقال ولتاژ ماکزیمم به بار را با مقادیر مختلف R_L ، R_S و V_S انجام دهید. این مرحله را آنقدر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

تمرین ۱۰: چگونگی انتقال جریان ماکزیمم به بار را روی مدار شکل ۱-۲۷ تمرین کنید و نتایج به دست آمده را توضیح دهید.

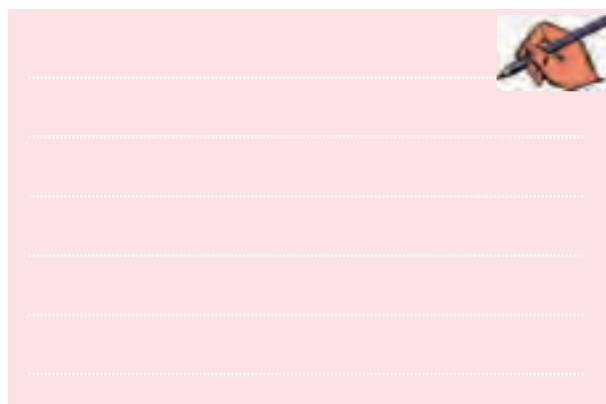

سوال ۱۹: در صورتی که مقاومت $R_L = 0\ \Omega$ باشد، چه شرایطی در مدار ایجاد می‌شود؟ توضیح دهید.

