

«فصل سوم»

مدارهای RC سری و موازی

(مطابق فصل چهارم کتاب مدارهای الکترونیکی)

هدف کلی :

بررسی مدارهای RC سری و موازی با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم

هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم‌افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :


- ۶- مدار RC موازی را بینند.
- ۷- جریان کل و جریان هرشاخه را در مدار RC موازی اندازه‌گیری کند.
- ۸- امپدانس و اختلاف فاز مدار RC موازی را اندازه‌گیری کند.
- ۹- توان مؤثر و ضریب توان مدار RC موازی را با وات‌متر اندازه‌گیری کند.
- ۱۰- با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده برای ولتاژ و جریان توان مؤثر و ضریب توان را در مدار RC موازی محاسبه کند.

- ۱- مدار عملی RC سری را بینند.
- ۲- جریان‌ها و ولتاژهای مدار RC سری را اندازه‌گیری کند.
- ۳- امپدانس و اختلاف فاز جریان و ولتاژ مدار RC سری را اندازه‌گیری کند.
- ۴- توان مؤثر و ضریب توان مدار RC سری را با وات‌متر اندازه‌گیری کند.
- ۵- با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده برای ولتاژ و جریان، توان مؤثر و ضریب توان در مدار RC سری را محاسبه کند.

اهمی است که می‌توان آن را به صورت سری یا موازی با

یک قطعه‌ی دیگر در مدار اتصال داد. در مدار شکل ۳-۱

مدار الکترونیکی RC سری را ملاحظه می‌کنید.

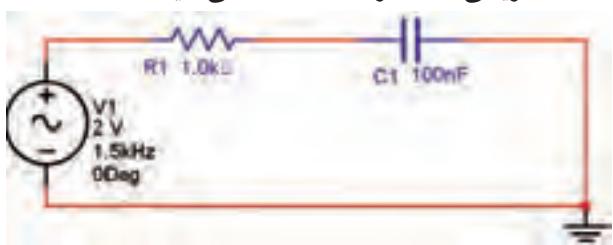

شکل ۳-۱ مدار RC سری

۳-۱ آزمایش ۱: مدار RC سری

۳-۱-۱ مدارهای RC در مدارهای الکترونیکی، الکترونیکی و مخابراتی کاربرد وسیع دارند. از مدار RC در مدارهایی مانند فیلتر یا صافی، تصحیح کننده‌ی ضریب توان و کوپل‌لر بین تقویت کننده‌ها استفاده می‌کنند. هر خازن در جریان متناوب یک راکتانس خازنی دارد که مقادیر آن برابر با $X_C = \frac{1}{2\pi RC}$ است. راکتانس خازنی مانند مقاومت

رابطه‌های زیر به دست آورید.

$$V_C = I_T X_C = \dots V$$

$$V_R = I_T R = \dots V$$

۳-۱-۶ ولتاژ دو سر مقاومت و خازن را با ولت‌متر اندازه

بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_C = \dots V$$

$$V_R = \dots V$$

سوال ۱: آیا مقادیر ولتاژهای محاسبه شده و اندازه‌گیری

شده با یکدیگر برابر است؟ توضیح دهید.



۱۲۰

در این مدار ولتاژ منبع از جمع برداری ولتاژهای V_R و

V_C به دست می‌اید.

$$\vec{V}_e = \vec{V}_R + \vec{V}_C \Rightarrow \vec{V}_e = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$

در مدار سری جریان در هر دو قطعه‌ی R و C برابر است.

$$I_T = I_R = I_C$$

ولتاژ V_R با جریان I_T هم فاز است و ولتاژ V_C از جریان I_T

به اندازه‌ی ۹۰ درجه عقب تراست. امپدانس مدار RC سری

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \text{ تعیین می‌شود.}$$

۳-۱-۷ امپدانس مدار را با توجه به مقدار جریان

سوال ۲: آیا جمع برداری ولتاژها با استفاده از رابطه‌ی:

$$\vec{V}_e = \sqrt{V_R^2 + V_C^2}$$


توضیح دهید.



۱۲۰

۳-۱-۸ امپدانس مدار شکل ۳-۲ را بر روی نرم‌افزار مولتی‌سیم

بیندید.

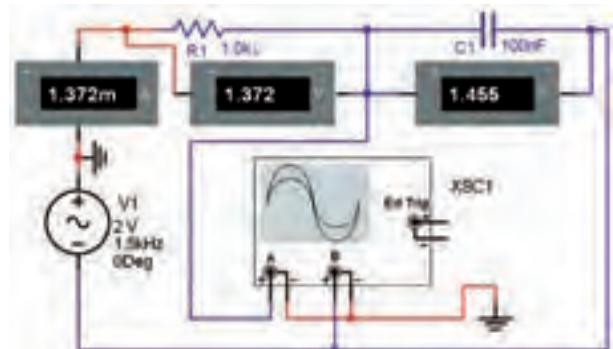

شکل ۳-۲ مدار عملی RC سری

۳-۱-۹ آمپر متر و ولت‌مترهای مدار را در حالت AC

قرار دهید. ولتاژ خروجی سیگنال‌ژنراتور را روی ۲ ولت موثر و فرکانس آن را ۱/۵ کیلو هرتز بگذارید. به وسیله‌ی آمپر متر جریان مدار را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \dots \text{mA}$$

۳-۱-۱۰ مقدار X_C را از رابطه‌ی مرحله‌ی ۱-۳ محاسبه

کنید و یادداشت نمائید.

$$X_C = \dots \Omega$$

۳-۱-۷ امپدانس مدار را با توجه به مقدار جریان

$$\text{اندازه‌گیری شده از رابطه‌ی: } Z = \frac{V_e}{I_T} \text{ محاسبه کنید.}$$

$$Z = \dots \Omega$$

۳-۱-۸ امپدانس مدار را از رابطه‌ی:

به دست آورید.

$$Z = \dots \Omega$$

۳-۱-۹ مقادیر ولتاژ دو سر مقاومت و خازن را مطابق


$$\text{از رابطه‌ی: } \varphi = \tan^{-1} \frac{X_C}{R}$$

سوال ۴: اختلاف فاز محاسبه شده و اندازه‌گیری شده را با یکدیگر مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.



۱۲۱

۳-۱-۱۲ برای اندازه‌گیری توان موثر و ضریب توان ($\cos \varphi$) در مدار RC سری از دستگاه وات‌متر استفاده کنید. وات‌متر را مطابق شکل ۳-۴ به مدار اتصال دهید.

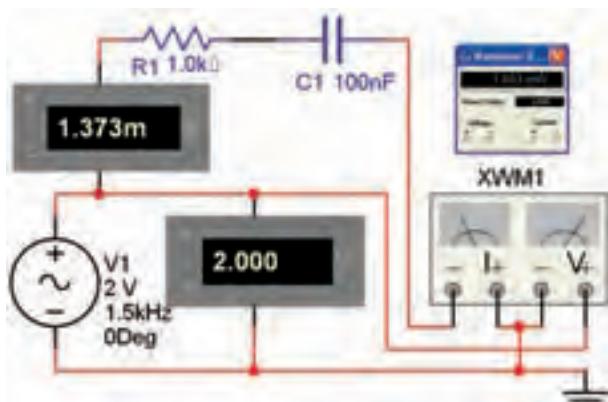

شکل ۳-۴ اتصال وات‌متر به مدار RC سری

۳-۱-۱۳ روی وات‌متر دو بار کلیک کنید و مقدار توان موثری را که وات‌متر نشان می‌دهد، یادداشت کنید.

$$P_e = \dots\dots\dots W$$


۳-۱-۱۴ مقدار ضریب توان ($\cos \varphi$) را که وات‌متر نشان می‌دهد، بخوانید و یادداشت کنید.

$$\cos \varphi = \dots\dots\dots$$

سوال ۳: آیا مقدار امپدانس اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده برابر است؟ توضیح دهید.



۳-۱-۹ روی اسیلوسکوپ در مدار شکل ۳-۲ دو بار کلیک کنید تا صفحه‌ی نمایشگر آن فعال شود. سپس آن را در وضعیت لیسازور (B/A) قرار دهید. منحنی اختلاف فاز مدار RC سری را در شکل ۳-۳ مشاهده می‌کنید.

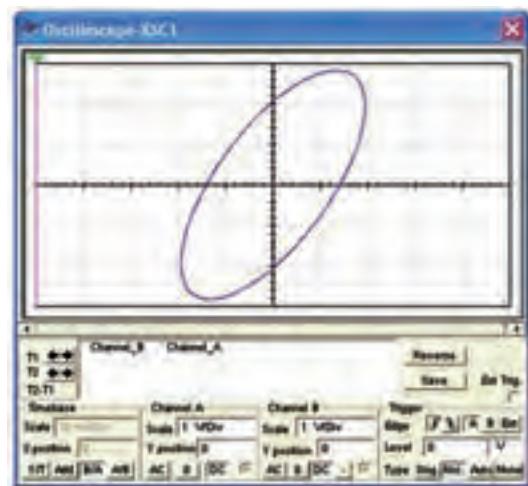

شکل ۳-۳ منحنی اختلاف فاز مدار RC سری

۳-۱-۱۰ اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار را از منحنی

لیسازور و با استفاده از رابطه‌ی: $\varphi = \sin^{-1} \frac{B}{A}$ به دست آورید.

$$\varphi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \dots\dots\dots \text{ درجه}$$

۳-۱-۱۱ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را با استفاده

۳-۱-۱۵ ضریب توان مدار را از رابطه‌ی:

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \dots \dots \dots$$

سؤال ۵: مقدار ضریب توان اندازه‌گیری شده را با

مقدار محاسبه شده مقایسه کنید. در صورت اختلاف علت را بررسی و نتیجه را توضیح دهید.




۱۲۲

شکل ۳-۵ مدار عملی تمرین ۱

۳-۲ آزمایش ۲: مدار RC موازی

۳-۲-۱ برای تشریح رفتار یک خازن در مدار واقعی معمولاً خازن ایده‌آل را با یک مقاومت اهمی موازی در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر آن را مدل الکتریکی می‌کنند. شکل ۳-۶ با استفاده از این مدل، شارژ و دشارژ خازن را در مدارهای مختلف بررسی می‌کنند.

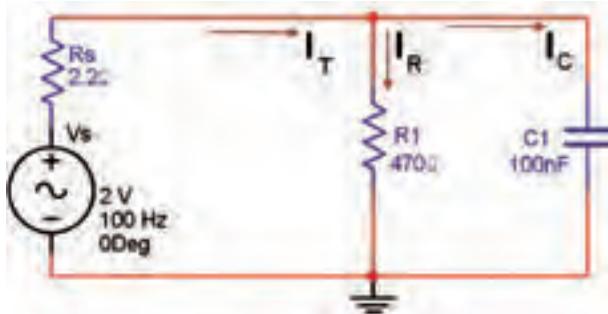

شکل ۳-۶ مدار RC موازی

در مدار RC موازی ولتاژ دو سر مقاومت و خازن برابر با ولتاژ منبع است. جریان I_R با ولتاژ منبع هم فاز است و جریان I_C از ولتاژ منبع به اندازه‌ی 90° درجه جلو می‌افتد. در مدار I_C موازی جریان کل مدار از جمع برداری جریان‌های I_R و I_C تعیین می‌شود.

$$\vec{I}_T = \vec{I}_R + \vec{I}_C \quad \text{و} \quad I_T = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

۳-۱-۱۶ مقدار توان اکتیو را با استفاده از مقادیر

اندازه‌گیری شده و رابطه‌ی: $P_e = V_e \cdot I_e \cos \varphi$ محاسبه کنید.

$$P_e = \dots \dots \dots \text{W}$$

سؤال ۶: آیا مقدار توان موثر محاسبه شده با توانی که

وات‌متر نشان می‌دهد برابر است؟ شرح دهید.



تمرین ۱: در مدار RC سری شکل ۳-۵ ولتاژ دو سر خازن و مقاومت به ترتیب $V_R = ۳/۲۹۸\text{V}$ و $V_C = ۳/۷۵۸\text{V}$ است. تعیین کنید:

الف: جریان و ولتاژ منبع

ب: امپدانس مدار و اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ

ج: مدار عملی را بیندید. سپس مقادیر خواسته شده را

سؤال ۲: آیا جمع برداری جریان‌ها با جریان کل برابر است؟ شرح دهید.



۱۲۳

۳-۲-۶ امپدانس مدار را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری

$$Z = \frac{V_e}{I_e} \quad \text{محاسبه کنید.}$$

$$Z = \dots \Omega$$

$$Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{X_C^2 + R^2}}$$

$$Z = \dots \Omega \quad \text{محاسبه کنید.}$$


سؤال ۸: مقادیر امپدانس به دست آمده در دو مرحله را با یکدیگر مقایسه کنید. آیا مقادیر با هم برابر است؟ توضیح دهید.



امپدانس Z مدار RC موازی از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$Z = \frac{R \cdot X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

۳-۲-۷ مدار شکل ۳-۷ که یک مدار RC موازی است را بر روی میز کار نرم‌افزار مولتی سیم بیندید.

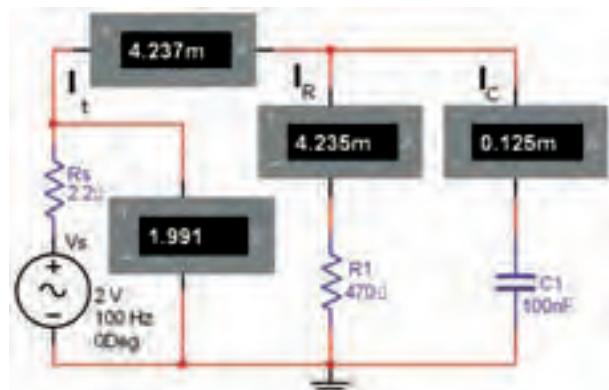

شکل ۳-۷ مدار عملی RC موازی

۳-۲-۳ آمپرمهای مدار را در حالت AC قرار دهید. ولتاژ منبع تغذیه را طوری تنظیم کنید که بتواند مقدار ولتاژ موثر را به مدار بدهد. مقاومت R_s مقاومت داخلی منبع محسوب می‌شود. جریان کل مدار را با میلی‌آمپر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = I_T = \dots \text{mA}$$


۳-۲-۴ جریان هر یک از شاخه‌ها را با توجه به مقدار ولتاژ عملی مدار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_L = \frac{V_C}{X_C} = \dots \text{mA} \quad I_R = \frac{V_R}{R} = \dots \text{mA}$$


۳-۲-۵ جریان شاخه‌ها را با آمپرمهای مدار شکل ۳-۷ اندازه بگیرید و با مقادیر محاسبه شده در مرحله ۳-۲-۴ مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

$$I_L = \dots \text{mA} \quad I_R = \dots \text{mA}$$

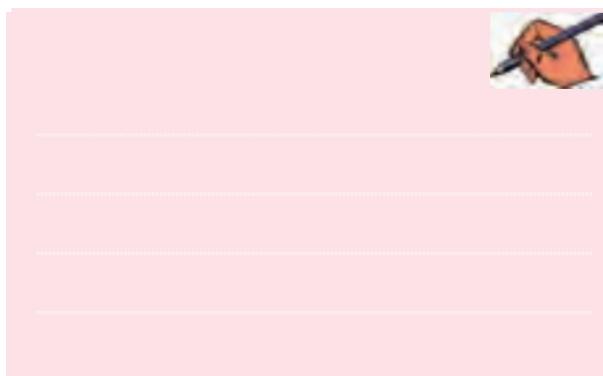محاسبه شده مقایسه کنید و نتایج را بنویسید.



۳-۲-۱۱ مدار شکل ۳-۹ را بیندید و توان موثر و ضریب
توان مدار را اندازه‌گیری کنید.

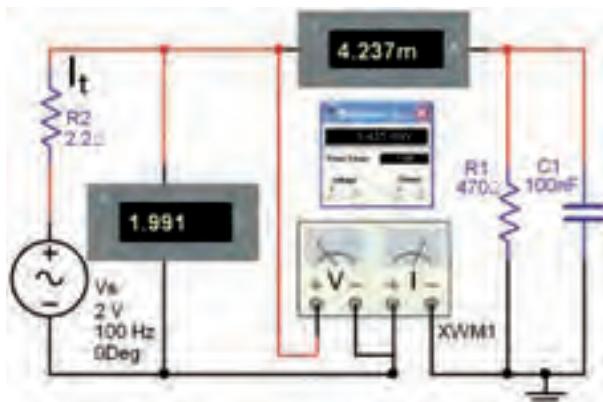

شکل ۳-۹ مدار برای اندازه‌گیری توان موثر به وسیله‌ی وات‌متر

۳-۲-۱۲ ترمinal‌های جریان و ولتاژ وات‌متر را به طور صحیح به مدار اتصال دهید. روی وات‌متر دو بار کلیک کنید.
توان موثر اندازه‌گیری شده را مشاهده و یادداشت کنید.

$$P_e = \dots\dots\dots\dots\dots W$$



۳-۲-۱۳ ضریب توان نشان داده شده توسط وات‌متر را مشاهده و یادداشت کنید.

$$\cos \varphi = \dots\dots\dots\dots\dots$$

۳-۲-۱۴ توان موثر مدار را با مقادیر اندازه‌گیری شده‌ی جریان، ولتاژ و ضریب توان محاسبه کنید.

$$P_e = \dots\dots\dots\dots\dots W$$

۳-۲-۸ مدار شکل ۳-۸ را بیندید. اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ مدار را اندازه‌گیری کنید.

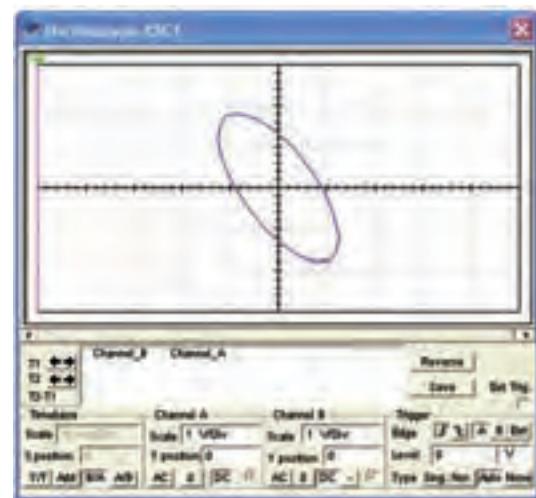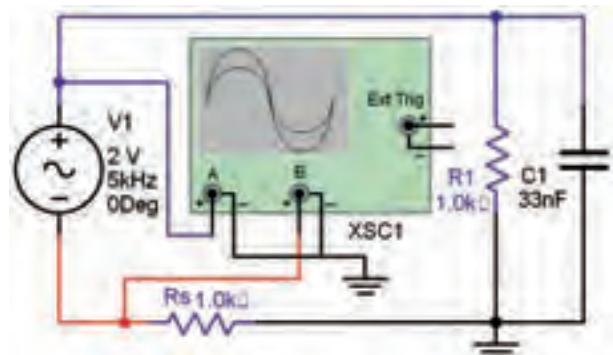

شکل ۳-۸ اتصال اسیلوسکوپ مدار RC موازی برای اندازه‌گیری اختلاف فاز

۳-۲-۹ اسیلوسکوپ را در وضعیت لیساژور قرار دهید.
اختلاف فاز بین جریان و ولتاژ را از رابطه‌ی:
$$\varphi = \sin^{-1} \frac{B}{A}$$

اندازه بگیرید.

$$\varphi = \sin^{-1} \frac{B}{A} = \dots\dots\dots\dots\dots \text{درجه}$$

۳-۲-۱۰ اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان مدار را با استفاده

$$\text{از رابطه‌ی: } \varphi = \tan^{-1} \frac{R}{X_C} \text{ محاسبه کنید.}$$

سوال ۹: اختلاف فاز اندازه‌گیری شده را با اختلاف فاز

سوال ۱۰: آیا مقادیر توان مؤثر اندازه‌گیری شده با وات متر و مقدار محاسبه شده برابر است؟ شرح دهید.

