

«فصل چهارم»

نوسان‌سازها

(مطابق فصل پنجم کتاب مبانی مخابرات و رادیو)

هدایت گلای:

تحلیل عملی مدار انواع نوسان‌ساز توسط نرم افزار مولتی‌سیم


هدف‌های رفتاری:

در پایان این آزمایش که با استفاده از نرم افزار مولتی‌سیم اجرا می‌شود از فرآگیرنده انتظار می‌رود که :

- ۱۰- فرکانس نوسان‌ساز پل‌وین را به دست آورد.
- ۱۱- مدار نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور را بیندد.
- ۱۲- فرکانس نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور را به دست آورد.
- ۱۳- مدار نوسان‌ساز موج مربعی را با آی‌سی ۵۵۵ بیندد.
- ۱۴- مدار نوسان‌ساز کریستالی را بیندد.
- ۱۵- فرکانس نوسان‌ساز کریستالی را به دست آورد.
- ۱- مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را بیندد.
- ۲- فرکانس نوسان‌ساز آرمسترانگ را به دست آورد.
- ۳- مدار نوسان‌ساز هارتلی را بیندد.
- ۴- فرکانس نوسان‌ساز هارتلی را به دست آورد.
- ۵- مدار نوسان‌ساز کولپیتس را بیندد.
- ۶- فرکانس نوسان‌ساز کولپیتس را به دست آورد.
- ۷- مدار نوسان‌ساز کلاب را بیندد.
- ۸- فرکانس نوسان‌ساز کلاب را به دست آورد.
- ۹- مدار نوسان‌ساز پل‌وین را بیندد.

۲۵۲

را مشاهده کنید.

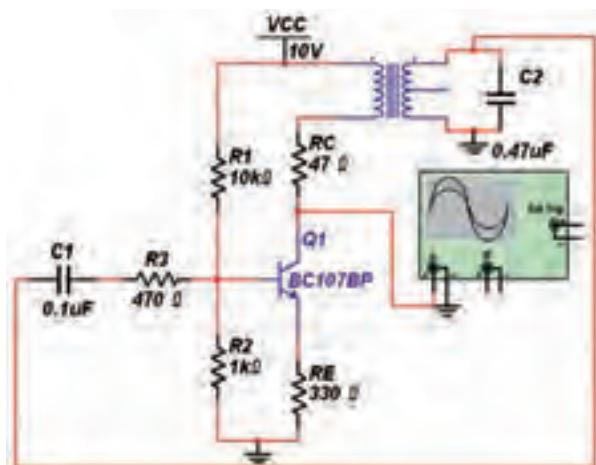


شکل ۴-۱ مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ


۴-۱ آزمایش ۱: نوسان‌سازهای موج سینوسی

۴-۱-۱ نوسان‌سازها مدارهای ویژه‌ای هستند که کاربرد نسبتاً گسترده‌ای در مدارهای مخابراتی دارند. بدون نوسان‌سازها ارسال و دریافت پیام‌های رادیویی امکان پذیر نیست. نوسان‌سازها یا مولداتی شکل موج، در دستگاه‌هایی مانند مولتی‌مترهای دیجیتالی، اسیلوسکوپ، گیرنده‌ها و فرستنده‌های رادیویی، رایانه‌ها و وسایل دیجیتالی به کار می‌روند.


۴-۱-۲ مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را مطابق شکل ۴-۱ بیندید و به وسیله‌ی دستگاه اسیلوسکوپ، شکل موج خروجی

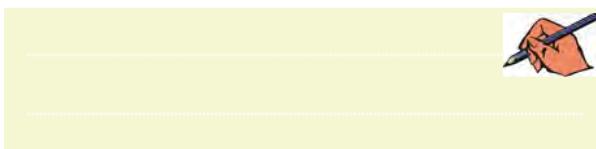

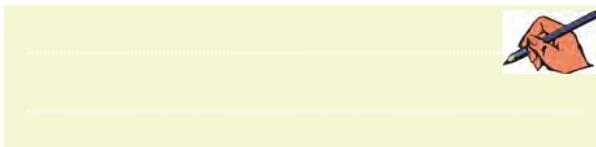سوال ۳: نوسان‌ساز آرمسترانگ در کدام دسته از نوسان‌سازها قرار دارد؟ توضیح دهید.




۴-۱-۴ مدار نوسان‌ساز هارتلی شکل ۴-۳ را بیندید.

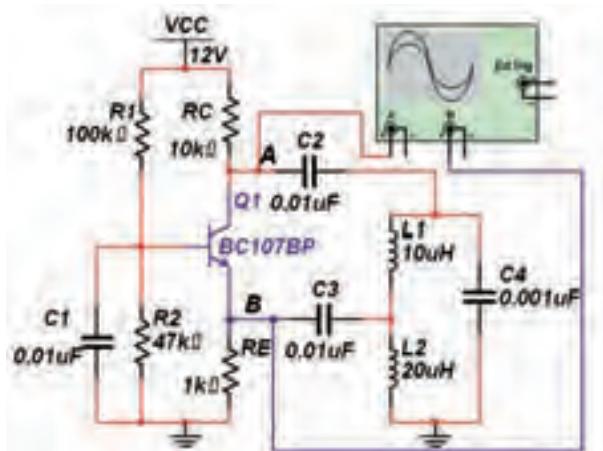


شکل ۴-۳ مدار نوسان‌ساز هارتلی

۴-۱-۵ در شکل ۴-۴ نوسان‌های ایجاد شده توسط مدار نوسان‌ساز هارتلی را مشاهده می‌کنید. فرکانس، زمان تناوب و دامنه‌ی شکل موج تولید شده در نقطه‌ی A را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

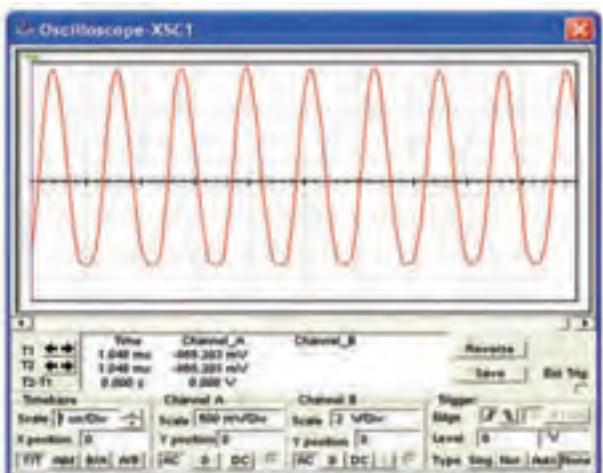

شکل ۴-۴ شکل موج نوسان‌ساز هارتلی

۴-۱-۳ در شکل ۴-۲ نوسان‌های ایجاد شده توسط مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را مشاهده می‌کنید. فرکانس، زمان تناوب و دامنه‌ی شکل موج تولید شده را اندازه بگیرید و مقدار آنها را بنویسید.

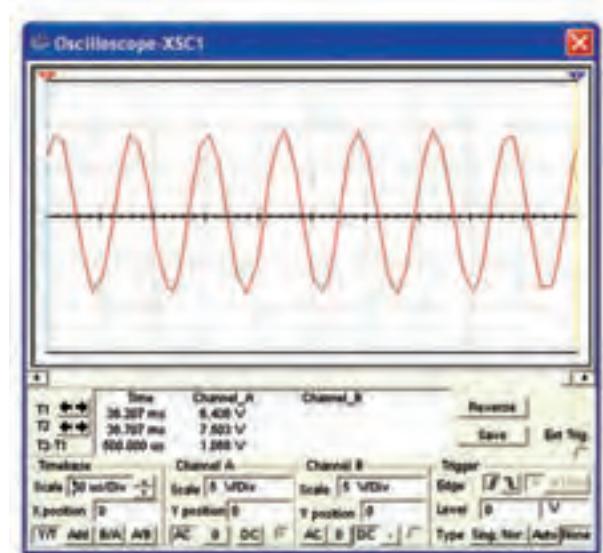

شکل ۴-۲ شکل موج نوسان‌ساز آرمسترانگ

$$V_{p-p} = \dots \text{V} \quad T = \dots \mu\text{sec} \\ F = \dots \text{KHz}$$

سوال ۱: در نوسان‌ساز آرمسترانگ فرکانس نوسان از چه رابطه‌ای محاسبه می‌شود؟ مقدار فرکانس را محاسبه کنید.



سوال ۲: آیا فرکانس محاسبه شده در سوال ۱ با فرکانس به دست آمده از شکل ۴-۲ با هم مساوی است؟ در صورت متفاوت بودن علت را شرح دهید.




تمرین ۱: مدار نوسان‌ساز آرمسترانگ را با ترانزیستور BD135، خازن $\frac{1}{2}/2 \mu\text{F}$ و ترانسفورماتور ۱۰۰:۱ بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده و با شکل موج مدار ۴-۱ مقایسه کنید. نتیجه را بنویسید.

$$V_{p-p} = \dots V \quad T = \dots \mu\text{sec}$$

$$F = \dots \text{KHz}$$

توجه: اگر مقادیر $L_1 = 10 \mu\text{H}$, $L_2 = 1/5 \mu\text{H}$ و $V_{CC} = 12\text{V}$ در مدار قرار دهید ترازنیستورهای فرکانس بالا مثل BF420 شکل موج خروجی کاملاً بدون اعوجاج خواهد شد.


سوال ۴: کدام قطعات مربوط به مدار فیدبک این نوسان‌ساز است؟

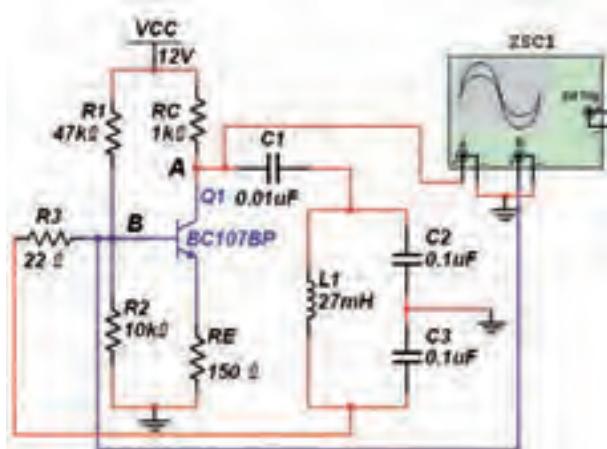

شکل ۴-۵ مدار نوسان‌ساز

سوال ۵: با استفاده از دستگاه اسیلوسکوپ مطابق

شکل ۴-۶ شکل موج نقاط A و B را مشاهده کنید و دامنه، زمان تناوب و فرکانس آن‌ها را اندازه‌گیرید و مقدار آن را بنویسید.

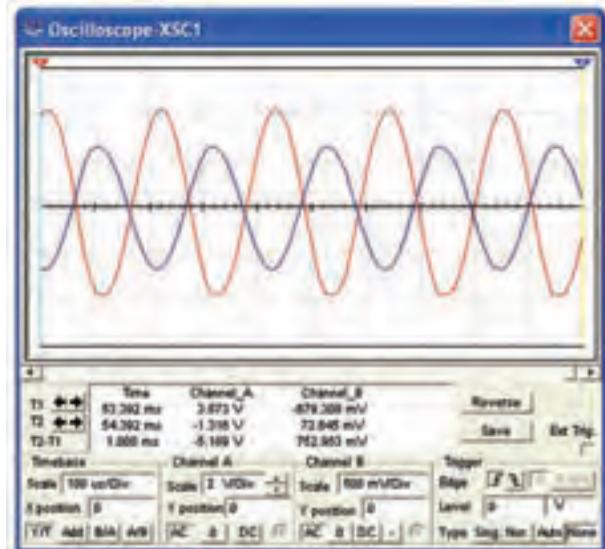

شکل ۴-۶ شکل موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز

سوال ۶: فیدبک نوسان‌ساز از نوع مثبت است یا منفی؟



سوال ۷: فرکانس نوسان از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ توضیح دهید.




سوال ۸: با توجه به این که شکل موج نقطه‌ی A مربوط به پایه‌ی کلکتور و شکل موج نقطه‌ی B مربوط به پایه‌ی امیتر است، چرا اختلاف فازی بین دو شکل موج مشاهده نمی‌شود؟ توضیح دهید.





سوال ۹: مقدار سلف را تغییر دهید فرکانس را اندازه‌گیری کنید. آیا مقدار آن با فرکانس مدار شکل ۴-۴ تفاوت دارد؟ شرح دهید.

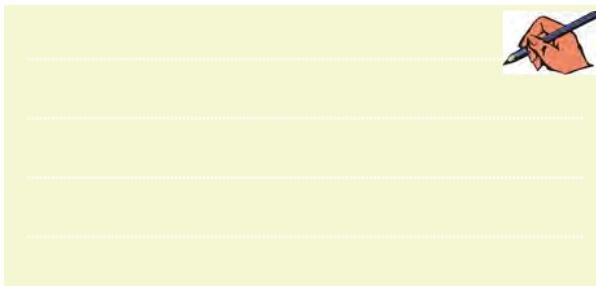میکروفاراد خازن ۰/۰۴۷، میکروفارادی قرار دهید. در این حالت مقدار فرکانس را به دست آورید و با مرحله‌ی ۴-۱-۷ مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.



۴-۱-۸ مدار نوسان‌ساز کلاب شکل ۴-۷ را بیندید. شکل موج خروجی را توسط دستگاه اسیلوسکوپ مشاهده کنید و فرکانس آن را به دست آورید.

۲۵۵

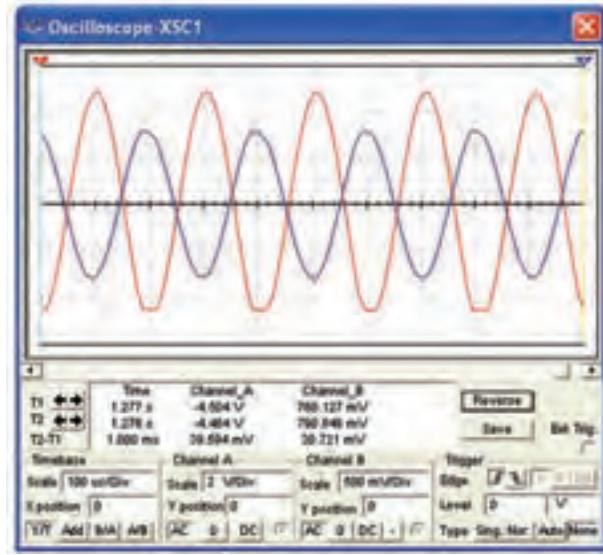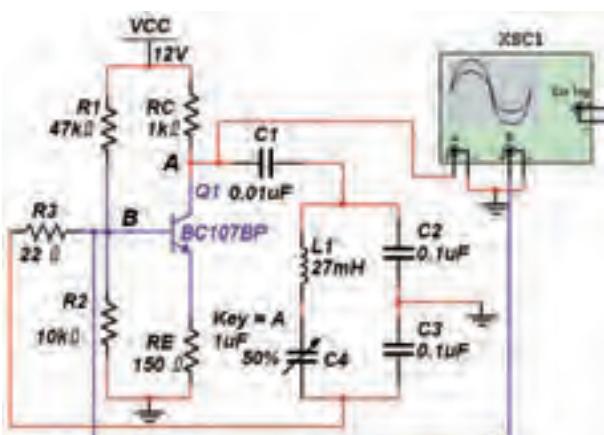

شکل ۴-۷ نوسان‌ساز کلاب و شکل موج‌های آن

$$\begin{array}{ll} V_{p-p(A)} = \dots\dots\dots V & T_{(A)} = \dots\dots\dots \mu sec \\ F_{(A)} = \dots\dots\dots KHz & V_{p-p(B)} = \dots\dots\dots V \\ T_{(A)} = \dots\dots\dots \mu sec & F_{(B)} = \dots\dots\dots KHz \end{array}$$

سوال ۹: نوسان‌ساز مدار شکل ۴-۵ چه نوع نوسان‌سازی است؟



سوال ۱۰: فرکانس نوسان‌ها از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ توضیح دهید. مقدار فرکانس را محاسبه کنید.




سوال ۱۱: چرا در شکل ۴-۶ بین دو شکل موج نقاط A و B اختلاف فاز وجود دارد؟ شرح دهید.



سوال ۱۲: نام دیگر نوسان‌ساز شکل ۴-۵ را بنویسید.





سوال ۱۳: آیا فرکانس اندازه‌گیری شده در شکل ۴-۶ با مقدار فرکانس محاسبه شده یکسان است؟ در صورت وجود اختلاف علت را توضیح دهید.

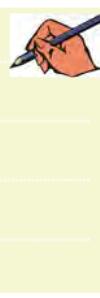

سوال ۱۴: در مدار شکل ۴-۵ به جای خازن ۰/۱

آن را از قسمت قطعات اساسی بخش OP-AMP بر روی میز کار مجازی بیاورید.

$$F = \dots\dots\dots \text{KHz} \quad V_{\text{Op-p}} = \dots\dots \text{V}$$

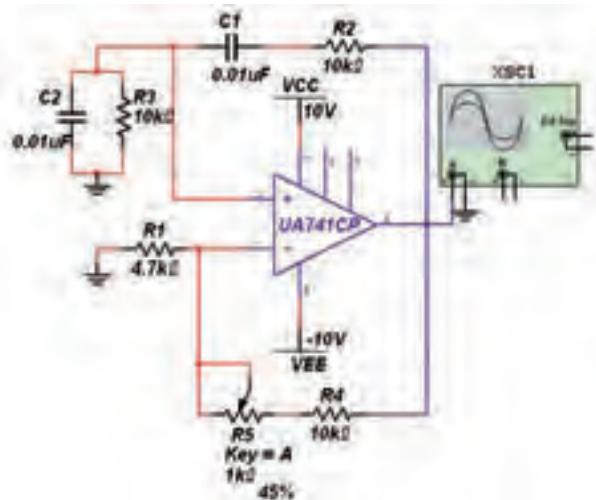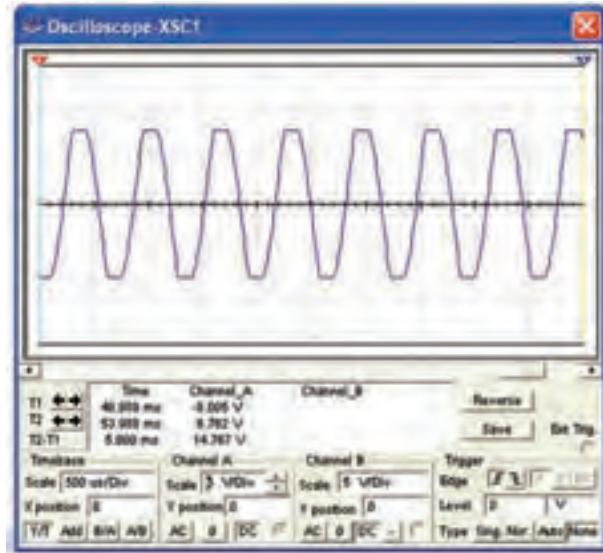

شکل ۴-۸ مدار نوسان‌ساز پل‌وین و شکل موج خروجی آن
سوال ۱۸: آیا شکل موج خروجی مدار نوسان‌ساز پل‌وین مشابه شکل موج مدارهای نوسان‌سازهای از نوع LC است؟ توضیح دهید.



$$F = \dots\dots\dots \text{KHz}$$

تمرین ۲: مقدار ظرفیت خازن متغیر C را با فشار دادن کلید A روی صفحه کلید تغییر دهید. شکل موج خروجی را مشاهده کنید و آن را با شکل مدار ۴-۷ مقایسه نماید، نتیجه‌ی این مقایسه را بنویسید.



سوال ۱۵: فرکانس مدار شکل ۷-۴ از چه رابطه‌ای به دست

می‌آید؟ بنویسید.



سوال ۱۶: چه تفاوتی بین شکل موج مدار ۴-۵ و مدار ۴-۷ وجود دارد؟ توضیح دهید.

وجود دارد؟ توضیح دهید.



۲۵۶

سوال ۱۷: آیا می‌توان مدار شکل ۴-۷ را اصلاح شده‌ی

مدار شکل ۴-۵ دانست؟ چرا؟ شرح دهید.




۴-۲ آزمایش ۲: نوسان‌سازهای موج مربعی

۴-۲-۱ مدار نوسان‌ساز پل‌وین که از نوع نوسان‌سازهای RC است را در شکل ۴-۸ مشاهده می‌کنید. این مدار را بیندید و دامنه‌ی موج خروجی آن را توسط دستگاه اسیلوسکوپ اندازه بگیرید. فرکانس نوسان‌ها را به دست آورید. برای بستن این مدار به آی سی ۷۴۱ نیاز است که باید


سوال ۲۲: ضریب تقویت شبکه‌ی فیدبک مدار شکل ۴-۹

$$\text{را از رابطه‌ی } B_V = \frac{V_{ipp}}{V_{Opp}}$$

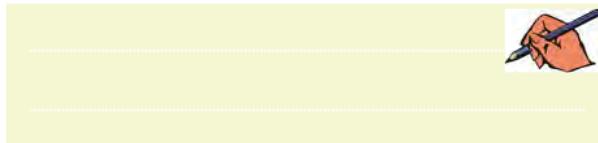

سوال ۲۳: بهره‌ی ولتاژ تقویت کننده‌ی مدار شکل ۴-۹ را

$$\text{از رابطه‌ی } A_V = \frac{V_{Opp}}{V_{ipp}}$$

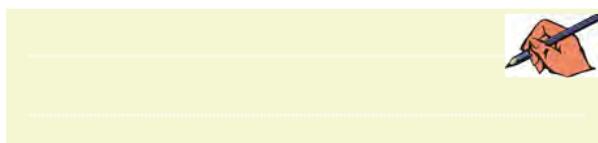


سوال ۲۴: آیا می‌توانید با استفاده از اطلاعات به دست

آمده، اصل بارک‌هاوزن را در مورد این نوسان‌ساز اثبات

کنید؟ توضیح دهید.


۲۵۷

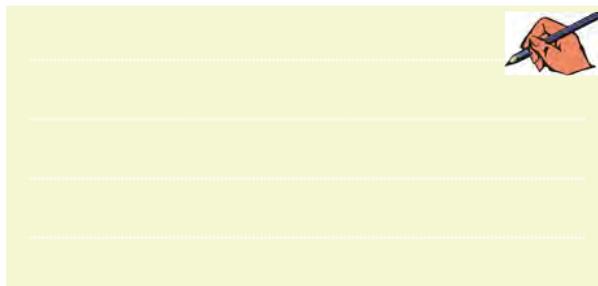

سوال ۲۵: در مدارهای ۴-۷ و ۴-۸، چرا مدتی پس


از راه اندازی مدار، نوسان‌ها، شکل ثابت شده‌ای به خود

می‌گیرند؟

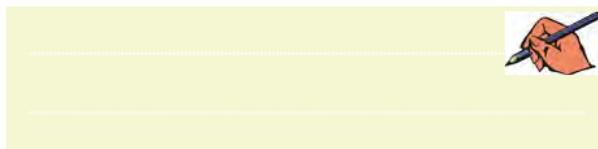


سوال ۲۶: اختلاف فاز بین ورودی و خروجی مدار شکل

۴-۹ را به دست آورید.

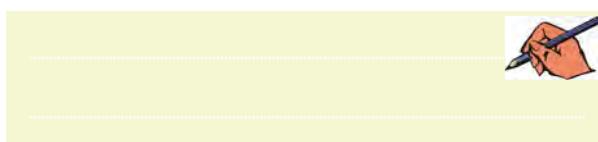


سوال ۱۹: فرکانس نوسان‌ساز پل وین از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ رابطه را بنویسید.

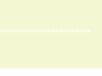


سوال ۲۰: آیا فرکانس محاسبه شده در سوال ۱۹ با فرکانس اندازه‌گیری شده در مدار شکل ۴-۸ برابر است؟



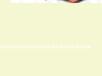سوال ۲۱: چند نوع از نوسان‌سازهای مربعی را می‌شناسید؟ توضیح دهید.




۴-۲-۲ دستگاه اسیلوسکوپ را به ورودی مدار شکل ۴-۸ وصل کنید و دامنه‌ی ورودی را مطابق شکل ۴-۹ اندازه‌گیری نمایید و مقدار آن را به دست آورید.

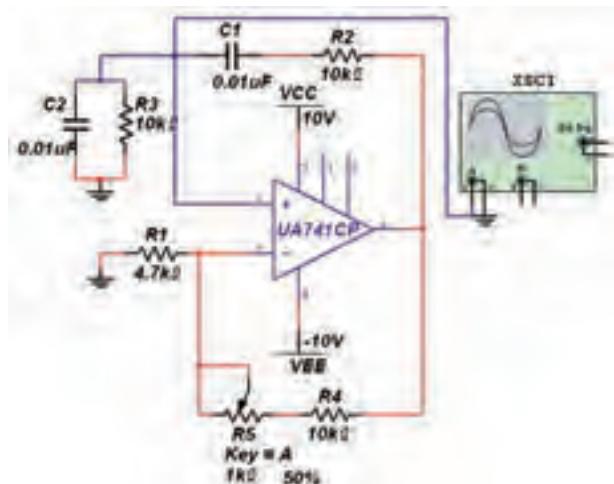

شکل ۴-۹ مدار نوسان‌ساز پل وین و شکل موج ورودی آن

$$V_{in_{p-p}} = \dots V$$

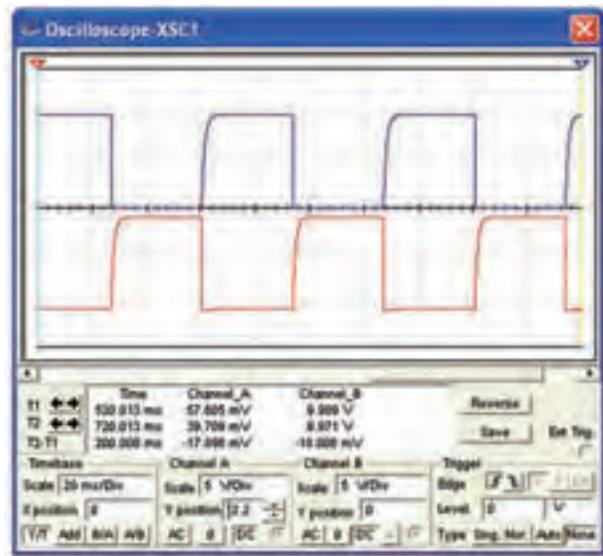

شکل ۴-۱۰ مدار مولتی‌ویراتور و شکل موج خروجی‌های آن

$$F = \dots\dots\dots\text{KHz}$$

سوال ۳۰: فرکانس نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ پس از محاسبه، مقدار آن را با مقدار اندازه‌گیری شده در مرحله ۴-۲-۳ مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.



سوال ۳۱: آیا می‌دانید مدار شکل ۴-۱۰ چه نوع مولتی‌ویراتوری است؟ توضیح دهید.



سوال ۴-۲-۴: مدار مولتی‌ویراتور مونواستابل شکل ۴-۱۱ را بیندید. به وسیله‌ی اسیلوسکوپ خروجی‌های مدار را مشاهده کنید.

سوال ۲۷: در مدار شکل ۴-۹ برای تغییر فرکانس موج ایجاد شده توسط نوسان‌ساز، چه قطعاتی را باید تغییر داد؟



سوال ۲۸: نوع فیدبک در نوسان‌ساز پل‌وین مثبت است


یا منفی؟





سوال ۲۹: مدار شبکه‌ی فیدبک مربوط به مدار نوسان‌ساز پل‌وین شامل چه قطعاتی است؟ نام ببرید.



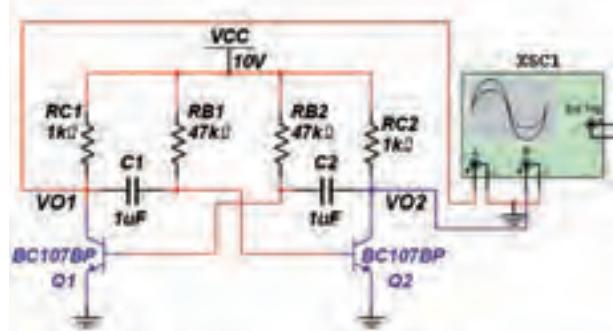۴-۲-۳ مدار نوسان‌ساز مولتی‌ویراتور شکل ۴-۱۰ را بیندید و شکل موج خروجی را توسط اسیلوسکوپ مشاهده کنید، فرکانس آن را اندازه‌گیرید و مقدار آن را بنویسید. خروجی‌های این مدار از پایه‌ی کلکتورها دریافت می‌شود، همانطور که ملاحظه می‌کنید، شکل موج‌ها با هم 180° درجه اختلاف فاز دارند.



۴-۲-۵ مدار نوسانساز مربعی شکل ۴-۱۲ را با استفاده از آی‌سی ۵۵۵ بیندید و شکل موج خروجی را مشاهده کنید. فرکانس نوسان‌ها را اندازه بگیرید.

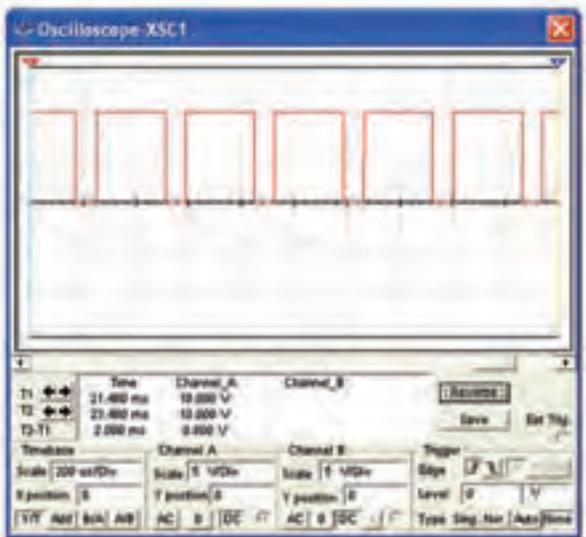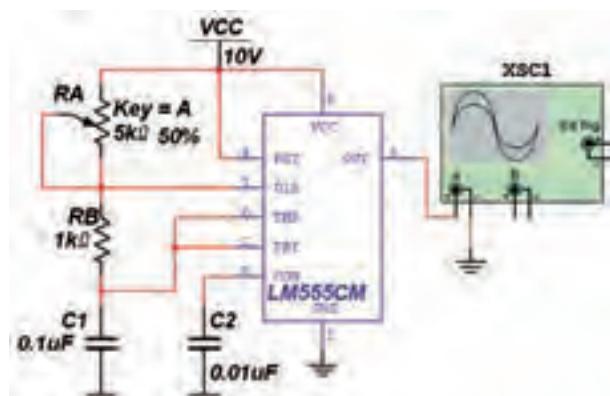


شکل ۴-۱۲ مدار نوسان‌ساز موج مربعی و شکل موج خروجی آن

$$F = \dots \text{KHz}$$

سوال ۳۴: فرکانس نوسان‌های مدار شکل ۴-۱۲ از چه رابطه‌ای به دست می‌آید؟ مقدار فرکانس را محاسبه کنید.



کنید و فرکانس خروجی را اندازه بگیرید.

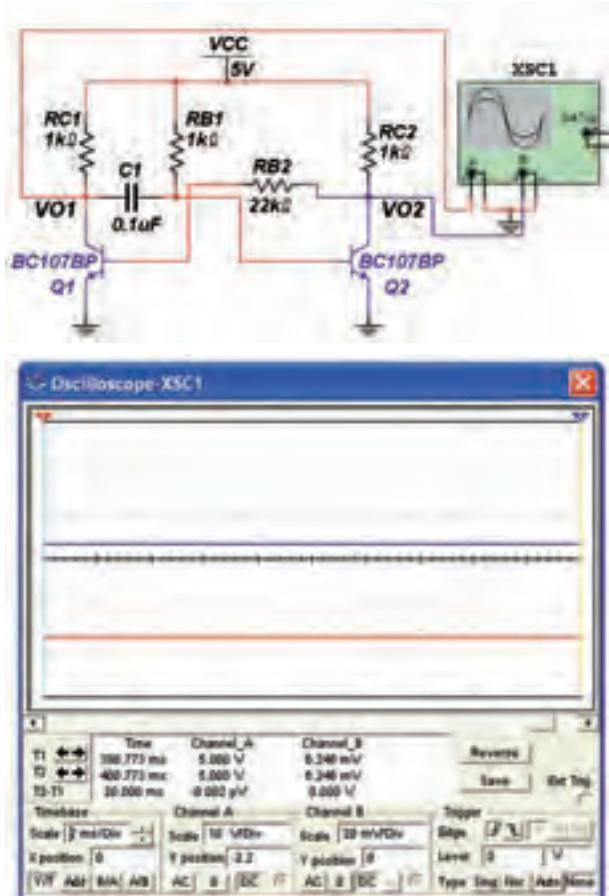

شکل ۴-۱۱ مدار مولتی‌ویراتور مونواستابل و شکل موج‌های خروجی آن

$$F = \dots \text{KHz}$$


سوال ۳۲: چرا در شکل موج نشان داده شده فقط یک خروجی مشاهده می‌شود و آن هم به صورت یک سیگنال ثابت است؟ توضیح دهید.



سوال ۳۳: رابطه‌ی فرکانس مدار شکل ۴-۱۱ را بنویسید.



سوال ۳۵ : فرکانس محاسبه شده را با مقدار اندازه‌گیری شده مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه را بنویسید.

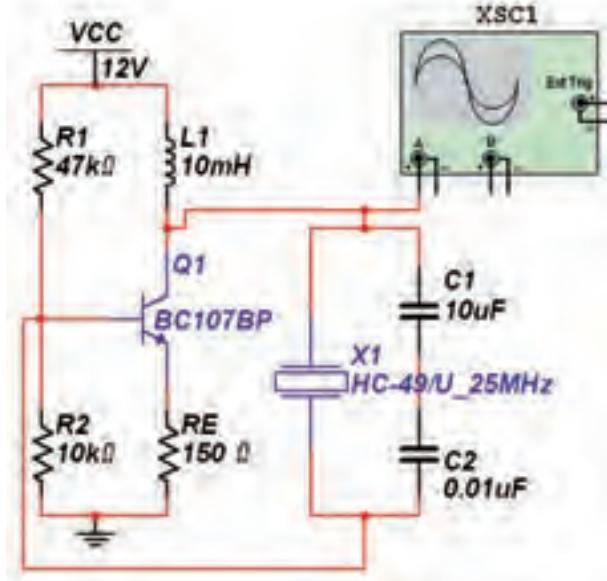

شکل ۴-۱۳ مدار نوسان‌ساز کریستالی

سوال ۳۶ : اگر کریستال را تغییر دهیم، چه کمیتی در مدار تغییر خواهد کرد؟ توضیح دهید.



نتایج : نتیجه‌ای را که از این آزمایش به دست آورده‌اید، بنویسید.



تمرین ۴ : مقدار ولتاژ V_{CC} را افزایش دهید و تغییرات به وجود آمده را مشاهده کنید.



سوال ۳۶ : با تغییر ولتاژ تغذیه چه تغییراتی در مقدار فرکانس و دامنه‌ی موج خروجی ایجاد شده است؟



۴-۲۶ مدار نوسان‌ساز کریستالی شکل ۴-۱۳ را بیندید. فرکانس مدار را اندازه‌گیری کنید و شکل موج خروجی را