

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مونتاز و دمونتاز اس-ام-دی و مستند سازی

رشته الکترونیک
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



مونتاز و دمونتاز اس-ام-دی و مستند سازی - ۲۱۱۲۷۶

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تأییف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، رسول ملک‌محمد، مهین ظرفیان جولایی، محمود شبانی، فرشته داودی، سهیلا ذوالقاری (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

محمود شبانی (فصل اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم) - محمد خیجی و مجید مکرم (فصل اول و دوم) - زانکو طهماسبی و عبدالراضا گنجه خور (فصل چهارم) - سارا ساوئی (فصل سوم و پنجم) - (اعضای گروه تألیف) - رسول ملک محمد (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - رضوان جهانی (صفحه‌آرا) - اعضای شورای برنامه‌ریزی (عکاس و رسام و طراح جلد)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۸۸۳۱، دورنگار: ۰۹۲۶۰-۸۸۳۰، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروپخت)

تلفن: ۰۹۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۰۹۱۶۰-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

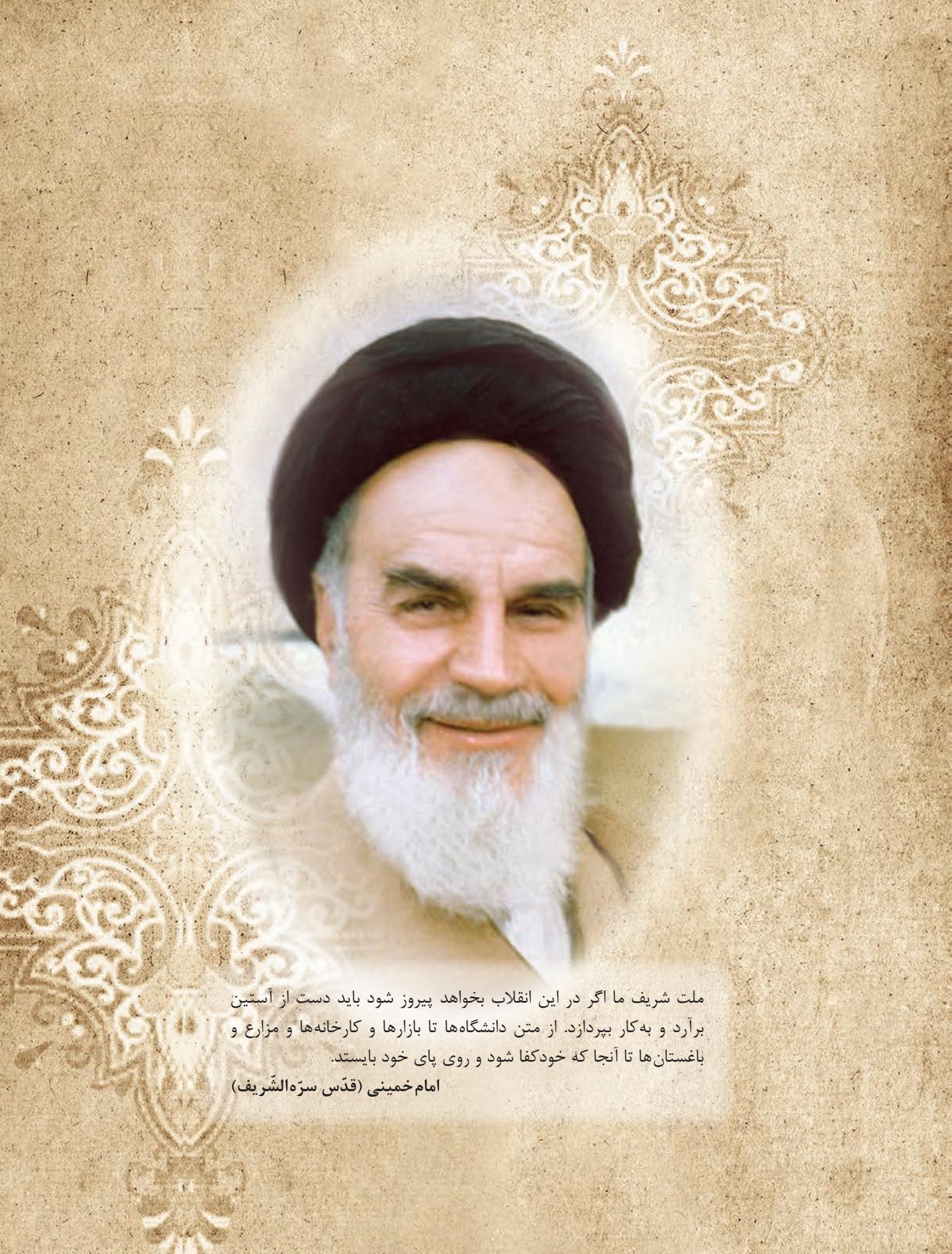کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

۱.....	پوダメن اول: دمونتاژ قطعات SMD
۲.....	واحد یادگیری ۱: کار با ابزار و دستگاه‌های SMD
۳.....	۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۳.....	۱-۲ معرفی ابزارهای مورد نیاز برای دمونتاژ و مونتاژ قطعات SMD
۷.....	۱-۳ مواد مورد نیاز برای لحیم‌کاری
۱۱.....	۱-۴ استاندارد قطعات SMD
۱۳.....	۱-۵ روش خواندن مقدار مقاومت‌های SMD
۱۶.....	۱-۶ استانداردهای حاکم بر سایر قطعات
۲۳.....	۱-۷ شست و شوی برد
۲۸.....	واحد یادگیری ۲: پیاده‌سازی قطعات SMD
۲۹.....	۲-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۲۹.....	۲-۲ پیاده‌سازی (دمونتاژ) قطعات SMD (مقاومت، سلف و خازن).....
۳۱.....	۲-۳ دمونتاژ انواع آی‌سی‌ها
۳۲.....	۲-۴ برداشتن کانکتورهای SMD با پوشش پلاستیکی
۳۲.....	۲-۵ استفاده از سشوار صنعتی برای دمونتاژ قطعات.....
۳۳.....	۲-۶ هیترهای صنعتی
۳۵.....	۲-۷ هیترهای مادون قرمز (IR)
۴۱.....	پوダメن دوم: مونتاژ قطعات SMD
۴۲.....	واحد یادگیری ۳: نصب قطعات SMD
۴۳.....	۳-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز
۴۳.....	۳-۲ کارگاه‌های مونتاژ دستی بردهای الکترونیکی
۴۷.....	۳-۳ لحیم‌کاری با استفاده از خمیر لحیم و هویه هوای گرم
۵۰.....	۳-۴ دستگاه‌های مونتاژ تمام خودکار (اتوماتیک).....

۳-۵ کارگاه‌های مونتاژ نیمه اتوماتیک.....	۵۱
بودمان سوم: دیجیتال و کاربرد آن	
واحد یادگیری ۴: کار با دروازه‌های منطقی.....	۶۲
۴-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز.....	۶۳
۴-۲ سامانه‌های آنالوگ و دیجیتال	۶۳
واحد یادگیری ۵: مدارهای کلبردی دیجیتالی.....	۹۲
۵-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۹۳
بودمان چهارم: میکروکنترلرها	
واحد یادگیری ۶ : میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن.....	۱۱۲
۶-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز	۱۱۳
۶-۲ معرفی میکروکنترلرها و شرح عملکرد آنها	۱۱۳
۶-۳ معماری میکروکنترلر.....	۱۱۶
۶-۴ انواع میکروکنترلر	۱۲۰
۶-۵ انتخاب میکروکنترلر مناسب برای یک پروژه مدار الکترونیکی ساده	۱۲۴
۶-۶ برنامه‌نویسی در میکروکنترلرها	۱۲۶
۶-۷ انواع زبان برنامه‌نویسی	۱۲۷
۶-۸ مراحل اجرای یک پروژه با میکروکنترلرها	۱۲۸
۶-۹ ساختار برنامه نویسی به زبان C	۱۳۱
۶-۱۰ کاربرد دستورهای نوشته شده در زبان C	۱۳۳
واحد یادگیری ۷ : مدارهای کاربردی با میکروکنترلر.....	۱۴۰
۷-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز.....	۱۴۱
۷-۲ انتخاب میکروکنترلر.....	۱۴۱

۷-۳	پروگرام کردن میکروکنترلر.....	۱۴۸
۷-۴	مدارهای کاربردی با میکروکنترلر.....	۱۵۶
۷-۵	متغیرها در زبان C	۱۶۴
	پودهمان پنجم: مشاوره، سرویس و خدمات	۱۸۳
۸-۱	واحد یادگیری ۸: ارائه مشاوره، سرویس‌های مختلف و مستندسازی.....	۱۸۴
۸-۲	۸-۲ فهرست وارسی	۱۸۵
۸-۳	۸-۳ ثبت اطلاعات و چگونگی تکمیل فرم‌های مختلف	۱۸۷
۸-۴	۸-۴ انواع فرم ثبت اطلاعات	۱۸۷
۸-۵	۸-۵ ثبت اطلاعات در رایانه	۱۹۳
۸-۶	۸-۶ صدور فاکتور	۱۹۸

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی بازطراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند توانایی مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی
- ۲- شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوری و مصرف بهینه
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی فنی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است.

این کتاب چهارمین کتاب کارگاهی است که ویژه رشته الکترونیک تألیف شده است و شما در طول دو سال تحصیلی پیش رو چهار کتاب کارگاهی و با شایستگی‌های متفاوت را آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی شایستگی در هر پودمان حداقل ۲ از ۳ می‌باشد.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود به نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است را در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثر شایسته جوانان برومند می‌بین اسلامی برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته الکترونیک طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساختار یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و بحث‌های زیست محیطی است. این کتاب جزیی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو و نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول : با عنوان "دموتاژ قطعات SMD" است که ابتدا کار با ابزار و دستگاه‌های SMD، سپس به پیاده‌سازی قطعات SMD و شرح کار آنها براساس استانداردهای تعریف شده می‌پردازد.

پودمان دوم : عنوان "مونتاژ قطعات SMD" را دارد، که در آن به نصب قطعات SMD، شرح انواع روش‌های چگونگی مونتاژ قطعات SMD و تمیزکاری برد براساس استانداردهای تعریف شده پرداخته می‌شود.

پودمان سوم : دارای عنوان "دیجیتال و کاربرد آن" است. در این پودمان دروازه‌های منطقی، تشریح عملکرد گیت‌های پایه، تشریح مدارهای ترکیبی و ترتیبی و مدارهای کاربردی منطقی (دیجیتالی) مانند بستن مدارهای کاربردی ترکیبی (مثلًا قفل رمز) و بستن مدارهای کاربردی ترکیبی (مثلًا شمارنده) و یک نمونه آسی سی FPGA برنامه‌ریزی شده داده می‌شود.

پودمان چهارم : این پودمان "میکروکنترولرها" نام دارد. در این پودمان میکروکنترلر، چگونگی برنامه‌ریزی و مدارهای کاربردی با آن آموزش داده می‌شود.


پودمان پنجم : با عنوان "مشاوره، سرویس و خدمات" است که در آن به هنرجویان چگونگی ارائه مشاوره و سرویس‌های مختلف و مستندسازی، انواع سرویس‌های دستگاه‌های الکترونیکی، تشریح انواع نمونه‌برگ‌های گارانتی و وارانتی و خدمات پس از فروش آموزش داده می‌شود. امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



پودمان ۱

دمونتاژ قطعات SMD

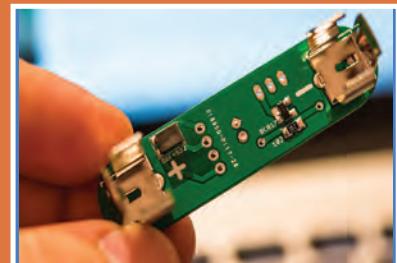

آیا تاکنون نسبت به ساخت برد مدار چاپی برای مداری که دارای آی‌سی‌های متعدد است اقدام کرده‌اید؟ آیا با کار طاقت‌فرسای مورد نیاز برای سوراخ کردن محل پایه‌های چندین آی‌سی آشنایی دارید؟ یادآور می‌شود که نه تنها تعداد محل‌هایی که باید سوراخ شوند زیاد است، بلکه با توجه به نوع قطعه، چیدمان سوراخ‌های ایجاد شده باید به‌گونه‌ای مرتب باشند که پایه‌های آی‌سی‌های دو ردیفه و چهار طرفه بتوانند به آسانی در آن قرار گیرند. برای حل این مشکلات از قطعات نصب سطحی یا SMD استفاده می‌کنیم. قطعات نصب سطحی نیازی به سوراخ کردن محل پایه‌ها ندارند، که خود دلیل دیگری برای محبوبیت فناوری SMD در صنعت الکترونیک است. در فناوری SMD نیازی به سوراخ کردن و عبور دادن پایه‌های قطعه از سوراخ‌ها و انتقال آن به طرف دیگر فیبر مدار چاپی نیست. در این فناوری پایه‌ها فقط در یک سطح قرار می‌گیرند. این امر موجب شده است تا بتوانیم قطعه‌های SMD را در هر دو سطح برد مدار چاپی دو لایه قرار دهیم. این ویژگی عامل دیگری برای کوچک‌تر شدن مدارهای مبتنی بر نصب سطحی نسبت به مدارهای با قطعات پایه‌دار است.

یکی از اساسی‌ترین اشکال فناوری SMD این است که نمی‌توانیم آنها را مانند قطعات پایه‌دار بر روی برد قرار دهیم. برای کار با این نوع از قطعات در آزمایشگاه، یا آزمایش آنها باید برد مدار چاپی خاص طراحی و چاپ نماییم. تاکنون آی‌سی‌های تقویت‌کننده‌های عملیاتی و مدارهای منطقی به صورت قطعات نصب سطحی ساخته شده‌اند، اما بسیاری از قطعات وجود دارند، که هنوز معادل SMD آنها ساخته نشده، ولی ساخت قطعات نصب سطحی با توجه به ویژگی‌های آن و تقاضا رو به گسترش است.

واحد یادگیری ۱

کار با ابزار و دستگاه‌های SMD

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- در بردۀای تجهیزات الکترونیکی مانند تلفن همراه و لب تاپ از چه نوع قطعاتی استفاده شده است؟
- ابعاد قطعات SMD در چه حدودی است؟
- قطعات الکترونیکی SMD چه مزایایی نسبت به قطعات مجزا (discrete) دارند؟
- برای مونتاژ قطعات SMD از چه ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌شود؟
- در مدارهای الکترونیکی کوچک، ابعاد قطعات به کار رفته، چقدر است؟
- قطعات ریز و کوچک استفاده شده در بردۀای الکترونیکی پیشرفته چه نام دارند؟
- با کوچک‌تر شدن ابعاد قطعات، چه ابزارهایی برای شناسایی و کار با آنها نیاز است؟
- برای تولید انبوه بردۀای الکترونیکی با قطعات SMD، از چه تجهیزاتی استفاده می‌شود؟

قابلیت نصب سطحی و کوچک بودن ابعاد، دو ویژگی مهم برای قطعات SMD هستند. کوچک بودن قطعه به معنی به حداقل رسیدن ابعاد کل مدار است. امروزه نیاز به کوچک کردن مدار در ساخت بسیاری از وسیله‌های الکترونیکی مانند تلفن همراه، تبلت، لب تاپ، ماشین حساب، و دوربین‌های ویدئویی وجود دارد و عامل مهمی در گسترش فناوری SMT در صنعت ساخت وسایل الکترونیکی به شمار می‌آید. هر چه ابعاد برد مدار چاپی کوچک‌تر و طول نوارهای مسی روی برد مدار چاپی کوتاه‌تر باشد، ظرفیت خازنی بین مسیرها کاهش می‌یابد. از طرفی نبود پایه‌های بلند به معنی حذف اندوکتانس القایی و ظرفیت خازنی مزاحم و پراکنده در مدارهای الکترونیکی، مخصوصاً در مدارهای فرکانس بالا است. این دو عامل موجب شده است که قطعات SMD برای استفاده در مدارهای فرکانس بالا مانند مدارهای تلفن همراه، صوتی و تصویری و ویدئو پروژکتور در اولویت قرار داشته باشند.

استاندارد عملکرد

انتخاب ابزار، مواد و تجهیزات مناسب بر اساس استانداردهای تعریف شده

۱- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

هویه هوای گرم، ابزار ایجاد خلا (وکیوم vacuum)، پنس، اسپری پاک کننده برد، خمیر فلاکس ویژه قطعات SMD، برد اوراقی، دستمال نخی، ماسک، قطعات SMD، برد اوراقی SMD مدار چاپی.

۲- معرفی ابزارهای مورد نیاز برای دمونیز و مونتاژ قطعات SMD

هویه هوای گرم مخصوص قطعات SMD

هویه هوای گرم (Heater) از ابزار و دستگاه‌های SMD است که برای لحیم‌کاری در هنگام نصب (مونتاژ) و پیاده‌سازی (دمونیز) قطعات نصب سطحی (SMD) به کار می‌رود. در شکل ۱-۱ یک دستگاه هویه هوای گرم نشان داده شده است.



شکل ۱-۱ یک دستگاه هویه هوای گرم

در یک هویه هوای گرم (هیتر)، هوای گرم به وسیله دستگاه کمپرسور هوا (تولید فشار هوا)، به صورت فشرده تولید می‌شود. این هوا پس از برخورد با رشتہ (المنت) گرم کننده که روی دسته قرار دارد گرم می‌شود و باد گرم از نازل (خروجی) خارج می‌شود. با استفاده از کلید یا ولوم روی دستگاه مرکزی می‌توانیم دما یا میزان هوا را تنظیم کنیم.

چه نوع هویه گرم (هیتر) برای کار مناسب است؟

اولین سؤالی که برای شروع به کار و خرید ابزار و دستگاه در ذهن ایجاد می‌شود، انتخاب نوع هویه هوای گرم مناسب است. برای پاسخ به این پرسش سه نکته را باید در نظر بگیریم:

■ **توان دستگاه**

■ **نوع هیتر**

■ **کیفیت ساخت**

هر هیتر مانند سایر لوازم الکتریکی دارای توان مشخص است. توان دستگاه انرژی مصرفی را تعیین می‌کند. میزان ایجاد فشار هوا (باد) و حرارت تولیدی وابسته به توان دستگاه است. نوع کیفیت دستگاه نیز با توجه به محصولات موجود در بازار و مناسب با قیمت، متغیر است. بهترین گزینه برای انتخاب یک دستگاه هویه هوای گرم، توجه به نیاز و استفاده از برگه راهنمای مشخصات فنی دستگاه است که از طرف سازندگان دستگاهها در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد. یکی دیگر از روش‌های انتخاب هویه هوای گرم، پرسش و تحقیق از تعمیرکاران با صلاحیت بردۀای SMD است. به طور کلی هیترها به دو دسته آنالوگ و دیجیتال تقسیم‌بندی

می‌شوند. تفاوت این دو نوع، در نمایشگر درجه حرارت آن است. در نوع آنالوگ، درجه حرارت تنها از طریق دگمه (ولوم) که درجه‌بندی‌های آن قابل مشاهده است، تنظیم می‌شود. در نوع دیجیتال میزان دما بر روی یک نمایشگر به نمایش در می‌آید.

در نوع جدید دیجیتال، تنظیمات دمای خروجی به‌وسیله کلید یا از طریق چرخاندن ولوم صورت می‌گیرد. در برخی از مدل‌ها، پس از تنظیم با قرار گرفتن دسته هیتر در جایگاه مخصوص، دستگاه به‌طور خودکار درجه هوای فشرده، حالتی شبیه آماده به کار به خود می‌گیرد. با برداشتن دسته هیتر تنظیمات به حالت قبل بر می‌گردد.

جستجو
کنید



در بین تعمیرکارانی که در محل زندگی شما حضور دارند، جستجو کنید و مشخصات هیتر مناسب پیشنهادی هر یک از آنان را با دلیل انتخاب، جمع‌آوری کرده و در مورد نتایج این جستجو در کلاس بحث نمایید.

برای آشنایی بیشتر با دستگاه هویه هوای گرم، قسمت‌های مختلف یک نمونه دستگاه در شکل ۱-۲ نشان داده شده است. این هویه دارای دو بخش هوای گرم و هویه قلمی است. کار هر یک از قسمت‌ها به شرح زیر است:



شکل ۱-۲ قسمت‌های مختلف یک نمونه دستگاه هویه هوای گرم

- ۱ کلید روشن و خاموش شماره ۱: روشن یا خاموش کردن قسمت هویه هوای گرم
- ۲ کلید روشن و خاموش شماره ۲: روشن یا خاموش کردن قسمت هویه قلمی مونتاژ SMD
- ۳ ولوم هوای AIR: تنظیم میزان هوای خروجی از هویه هوای گرم
- ۴ ولوم گرم کن شماره ۱ (Heater): تنظیم میزان دمای هوای خروجی هیتر
- ۵ نمایشگر هفت قطعه‌ای شماره ۱ Segment: نمایش دمای تنظیم شده برای هویه هوای گرم
- ۶ ولوم گرم کن شماره ۲ (Heater): تعیین میزان دمای هویه قلمی
- ۷ نمایشگر هفت قطعه‌ای شماره ۲ Segment: نمایش دمای تنظیم شده برای هویه قلمی
- ۸ سوکت شماره ۵: اتصال هویه قلمی SMD به دستگاه هویه هوای گرم
- ۹ خروجی جهت اتصال دسته هویه هوای گرم: اتصال شیلنگ مربوط به هویه هوای گرم
- ۱۰ دسته مخصوص هویه هوای گرم: محل قرار گرفتن المتن و خروج هوای گرم
- ۱۱ نازل: اتصال نازل مناسب با توجه به منطقه کار در مراحل مونتاژ و دمونتاژ
- ۱۲ پایه نگهدارنده دسته هیتر

با مراجعه به راهنمای کاربر هر دستگاه، عملکرد هریک از شماره‌های ۱۵، ۱۴، ۱۳ را مشخص کنید.

فعالیت



پومن اول: دمونتاز قطعات SMD

معمولًا تنظیمات قسمت هویه هوای گرم با روش‌های خاص، مثلاً کشیدن خط جداساز رنگی از تنظیمات هویه قلمی SMD، مشخص می‌شود.

در مورد انواع دیگر هیتر در اینترنت، فروشگاه‌ها و تعمیرگاه تحقیق نموده و در کلاس ارائه نمایید.

تحقیق
کنید



هویه‌های هوای گرم تنوع بسیار زیادی دارد در شکل ۱-۳، نمونه‌های دیگری از هیترهای آنالوگ و دیجیتال و یک نمونه سشوار صنعتی را مشاهده می‌کنید.



سشوار صنعتی



شکل ۱-۳ انواع هیتر و یک نمونه سشوار صنعتی

درباره سشوار صنعتی پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه کرده و درباره کار بردا آن بحث کنید.

تحقیق
کنید



۱- راه اندازی هویه هوای گرم

هدف: کسب شایستگی در راه اندازی اولیه هویه هوای گرم
مواد، ابزار و تجهیزات: هویه هوای گرم - پیچ گوشتی چهارسو - پیچ گوشتی تخت

کار عملی ۱



مراحل آماده سازی هیتر را مشاهده کنید.

فیلم






مراحل اجرای کار

۱ ابتدا راهنمای کاربرد دستگاه را مطالعه و موارد بیان شده در راهنمای کاربرد را به طور دقیق اجرا کنید. مراحل عمومی راه اندازی هوای گرم که تقریباً برای تمام هویه ها صدق می کند را برای یک نمونه هویه در ادامه آورده ایم.

۲ آزاد کردن کمپرسور: ابتدا پیچ های زیر دستگاه را باز کنید. این پیچ ها در شکل ۱-۴ نشان داده شده است. این پیچ ها کمپرسور باد را به بدنه هیتر محکم می کند تا در مراحل جابه جایی دستگاه به سایر قسمت ها آسیبی وارد نکند.

۳ اتصال پایه نگهدارنده مربوط به دسته: همان طور که در شکل ۱-۵ نشان داده است، پایه نگهدارنده دسته هیتر توسط دو پیچ به بدنه دستگاه متصل می شود. با توجه به انتخاب کاربر این پایه قابل نصب در سمت راست یا چپ دستگاه است.

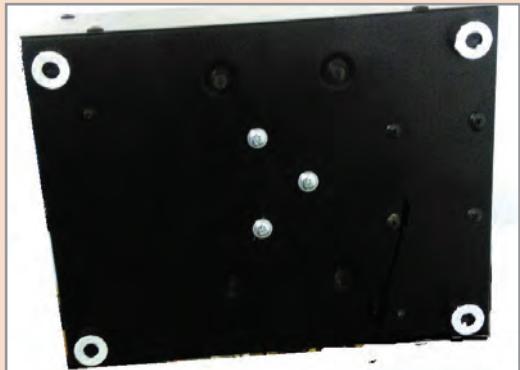

شکل ۱-۵ سه پیچ قفل کننده کمپرسور به بدنه

شکل ۱-۴ سه پیچ قفل کننده کمپرسور به بدنه

۴ اتصال نازل: انتخاب نازل با استفاده از دفترچه راهنمای هوای گرم و براساس نوع کار مونتاژ و دمونتاژ صورت می گیرد. با توجه به نوع محدوده محل کار روی برد و نوع قطعه، نازل مناسب را انتخاب و به دسته هیتر متصل کنید.

۵ اتصال هویه: برای اتصال هویه به دستگاه باید سوکت هویه را به دستگاه متصل کنیم. برای این کار از یک نشانه قرار گرفته روی سوکت استفاده می شود، پس از اتصال سوکت، پیچ یا گیره اطمینان آن را محکم می کنیم. معمولاً هر هویه SMD اتصالات اضافی برای کارهای مختلف دارد در شکل ۱-۶ ، این اتصالات را مشاهده می کنید.



شکل ۱-۶ اتصالات و ملحقات هویه SMD

پومن اول: دمونتاژ قطعات SMD

بارش
فکری



هنگام استفاده از هویه هوای گرم، با چه خطراتی مواجه هستیم و چه نکات ایمنی درباره سلامت خودمان و سالم ماندن هویه را باید رعایت کنیم. از طریق بارش فکری موضوع خود را مطرح و جمع‌بندی نمایید و به صورت یک فهرست وارسی به کلاس ارائه دهید.

SMD هویه

این هویه با توجه به اینکه برای مونتاژ و دمونتاژ برددهای SMT به کار می‌رود نسبت به هویه‌های معمولی نیاز به تولید درجه حرارت بالاتری دارد. نوک این هویه‌ها نیز نسبت به نوع معمولی نازک‌تر و تیزتر است. در شکل ۱-۷ چگونگی در دست گرفتن هویه و در شکل ۱-۸ سه نمونه نوک هویه را مشاهده می‌کنید که برای کاربردهای خاص در SMD به کار می‌روند.



شکل ۱-۸ سه نمونه نوک هویه SMD



شکل ۱-۷ چگونگی صحیح در دست گرفتن هویه

بحث
کنید



با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره میزان توان و درجه حرارت انواع هویه‌های قلمی و هویه‌های هوای گرم قطعات نصب سطحی تحقیق کنید و نتایج را با توان و میزان حرارت انواع هویه‌های معمولی مقایسه نمایید، سپس گزارش را به صورت جدولی به کارگاه ارائه دهید.

هویه‌های SMD انواع مختلف دارد. این هویه‌ها اکثراً با هیترهای هوای گرم ارائه می‌شود. نوع دیگری هویه SMD به صورت پنسی (Clip Forceps) نیز وجود دارد. این هویه‌ها برای برداشتن قطعات دو پایه و موارد خاص دیگر به کار می‌رود. شکل ۱-۹ نمونه‌ای از این نوع هویه‌ها را نشان می‌دهد.

جست و جو
کنید



در مورد ابزارهای دیگری که برای برداشتن قطعات SMD به کار می‌روند جستجو نموده و نتایج را به کارگاه ارائه نمایید.



شکل ۱-۹ هویه مخصوص SMD

۳-۱ مواد مورد نیاز برای لحیم کاری

روغن لحیم یا خمیر فلاکس (Flux)

خمیر فلاکس یک روغن مخصوص برای کار با هیترهای صنعتی است. این روغن مخصوص، فرایند مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD را سرعت می‌بخشد و آسان می‌کند. عملکرد این خمیر مشابه

عملکرد روغن لحیم در لحیم‌کاری‌های معمولی است. شکل ۱-۱۰ خمیر فلاکس در دو بسته‌بندی پمپی و جعبه‌ای را نشان می‌دهد.



ب) پمپی



الف) جعبه‌ای

شکل ۱-۱۰ خمیر فلاکس

ماده فلاکس یا روغن لحیم SMD به صورت مایع نیز وجود دارد. این ماده در موارد خاص به کار می‌رود. برای هر یک از انواع فلاکس‌ها، دستورالعمل کاربرد در ارتباط با میزان مصرف، نوع کار و محل استفاده تنظیم شده است.

توجه



مواد مورد استفاده در لحیم‌کاری شیمیایی است و بخار تولید شده از آنها در هنگام استفاده، برای بدن مضر است. هنگام استفاده از این مواد باید: از ماسک مناسب استفاده کنید. محل کار دارای تهویه مناسب باشد.

نکته
ایمنی



با مراجعه به رسانه‌های مختلف انواع روغن لحیم مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD را شناسایی کنید و موارد کاربرد آنها را در یک جدول تنظیم نموده و به کارگاه ارائه کنید.

فعالیت



■ پنس (Clip Forceps)

برای برداشتن قطعات SMD از ابزاری به نام پنس استفاده می‌شود. مطابق شکل ۱-۱۱ برخی از پنس‌ها با توجه به ابعاد قطعات دارای ابعاد ظرفی و نوک تیزتر هستند. با توجه به محل مونتاژ یا دمونتاژ، می‌توانیم از پنس سرکچ یا سرصاف استفاده کنیم.



شکل ۱-۱۱ پنس نوک تیز سرکچ

■ دستگاه وکیوم (Vaccum) (مکش یا ایجاد خلا)

برای برداشتن آی‌اسی‌ها یا قطعات دیگر که امکان برداشتن آنها با پنس وجود ندارد، از وکیوم یا ابزار تولید خلا استفاده می‌شود. این وسیله، هوای بین قطعه و سر لاستیکی ابزار را می‌مکد و خلاً تولید می‌کند. این خلاً باعث چسبیدن قطعه به دستگاه وکیوم می‌شود. دستگاه وکیوم را در اصطلاح عمومی وکیوم می‌نامند. در شکل ۱-۱۲ سه نمونه وکیوم را مشاهده می‌کنید.

پومن اول: دمونتاژ قطعات SMD

پژوهش



نوعی ابزار و کیوم دستی وجود دارد که بسیار ارزان و کم هزینه است، با مراجعه به رسانه‌های مختلف آن را بیابید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.



شکل ۱-۱۲ سه نمونه دستگاه و کیوم

■ سیم لакی

اگر هنگام دمونتاژ، برد صدمه ببیند و قطعی در مسیر به وجود بیاید، باید مدار را دوباره سیم‌کشی و تعمیر کنیم. برای این منظور می‌توانیم سیم لакی به کار ببریم. همان‌طور که قبلًا ذکر شد طبق شکل ۱-۱۳ جنس این سیم‌ها از مس بوده و دارای پوشش لاقی است. پوشش لاقی سیم لامع ایجاد هرگونه اتصالی با سایر قسمت‌های مدار چاپی می‌شود.

■ سیم لحیم

سیم لحیم برای ترمیم لحیم پایه قطعات، در مونتاژ و دمونتاژ به کار می‌رود. برای بردۀای SMT از سیم لحیم‌های نازک‌تر استفاده می‌شود. زیرا حجم قلع مورد نیاز هر پایه بسیار کم است. در شکل ۱-۱۴ یک نمونه قرقره سیم لحیم نازک نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۴ سیم قلع نازک

شکل ۱-۱۳ سیم لاقی ۱/۱

با مراجعه به رسانه‌های مختلف انواع سیم‌های نازک لاقی مورد استفاده برای ترمیم برد مدار چاپی و انواع لحیم‌های مورد استفاده برای قطعات SMD را با توجه به قطر سیم لحیم و میزان درصد قلع و سرب آنها، بباید و نتایج را در یک جدول خلاصه کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید..

فعالیت



انتخاب و آماده‌سازی ابزار و دستگاه‌های SMD
هدف: کسب مهارت در شناخت و آماده‌سازی ابزار و دستگاه‌های SMD

کار عملی ۲



مواد، ابزار و تجهیزات: هویه قلمی، هویه هوای گرم، خمیر قلع، مایع فلکس، سیم لحیم، روغن لحیم، قلع کش، پایه هویه، اسفنج مخصوص پاک کننده نوک هویه، فیبر اوراقی SMD، لوازم التحریر، سنباده

مراحل اجرای کار

- ۱ یک جدول فهرست وارسی تهیه کنید، ابزار و دستگاه‌های SMD موجود در کارگاه را در اختیار بگیرید و مشخصات فنی هریک از آنها را بنویسید.

ردیف	نام ابزار یا دستگاه	مشخصات فنی	کاربرد
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			

با استفاده از وسایل دور ریز یک ابزار ایجاد خلاً بسازید و در کارگاه توضیح دهید و آن را عملًا به کار ببرید.

بسازید



- ۲ با توجه به فرایند لحیم‌کاری (مونتاژ و دمونتاژ) قطعات SMD که توسط مربي شما در کارگاه ارائه می‌شود، فهرستی از فرایند لحیم‌کاری تهیه کنید.

مراحل	مونتاژ SMD	مراحل	دمونتاژ SMD
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

پومن اول: دمونتاژ قطعات SMD

الگوی پرسش

- ۱ هویه‌ای که برای مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD استفاده می‌شود، در مقایسه با هویه‌های قلمی معمولی هم‌تراز درجه حرارت..... دارد.
- ۲ از سیم لحیم..... برای ترمیم بردگاهی SMT استفاده می‌شود.
- ۳ قسمت‌های مختلف هویه هوای گرم (هیتر) را شرح دهید.

- ۴ کاربرد ابزار و کیوم در لحیم‌کاری SMD را توضیح دهید.

۱۱- استاندارد قطعات SMD

تمامی قطعات دو پایه مانند خازن، مقاومت، دیود و دیاک از نظر ابعاد (طول، عرض و قطر) از استانداردهای خاص پیروی می‌کنند. در شکل ۱-۱۵ استانداردها نمایش داده شده است. در ادامه انواع استاندارد مقاومت‌های SMD را به عنوان نمونه بررسی خواهیم کرد.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، بررسی کنید که آیا اعداد نشان داده شده در شکل ۱-۱۵ مفهوم خاصی را بیان می‌کند یا خیر؟ نتایج را به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



فیلم



فیلم مربوط به انواع قطعات SMD در استانداردهای آنها را مشاهده کنید.

1206	
0805	
0603	
0402	
0201	

شکل ۱-۱۵ استاندارد
 مقاومت‌های SMD

- ۱ مقاومت‌های نصب سطحی در ابعاد استاندارد شده مختلف ساخته می‌شوند. هر استاندارد را با کد مخصوص چهار رقمی نشان می‌دهند. در این کد، دو رقم اول طول مقاومت بر حسب صدم اینچ یا میلی‌متر و دو رقم بعدی پنهانی قطعه را مشخص می‌کند. شکل ۱-۱۶ و جدول ۱-۱ استانداردهای مربوط به مقاومت‌های SMD را با مشخص کردن مقدار توان مجاز و طول و عرض نشان می‌دهد. در جدول ۱-۱ ستون اول از سمت چپ کد استاندارد، ستون دوم مقدار حداقل توان قابل تحمل مقاومت، ستون سوم و ستون چهارم، به ترتیب طول و عرض مقاومت را بر حسب میلی‌متر نشان می‌دهند.

قطعات SMD چگونه ساخته می‌شوند؟ از طریق بارش فکری موضوع را بررسی و جمع‌بندی کنید.

بارش
فکری



جدول ۱-۱ مقاومت‌های SMD

FORM	POWER (Watt)	LENGTH (mm)	WIDTH (mm)
0402	0.063	1.0	0.5
0503	0.063	1.27	0.75
0505		1.27	1.25
0603	0.062	1.60	0.80
0705		1.91	1.27
0805	0.1	2.00	1.25
1005	0.125	2.55	1.25
1010		2.55	2.55
1206	0.25	3.2	1.6
1210	0.25	3.2	2.6
1505		5.08	
2010	0.5	5	2.55
2208		5.72	2.55
		5.72	1.90
2512	1.0	6.5	3.25
MELF		5.5	2.2
MINIMELF		3.6	1.4
MICROMELF		2.0	1.27



شکل ۱-۱۶ مقاومت‌های SMD

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، انواع جداول مربوط به استاندارد مقاومت‌ها، خازن‌ها، دیودها و ترانزیستورهای SMD را بیابید و نتیجه را در کارگاه به بحث بگذارید.

فعالیت



مقاومت SMD به صورت تراشه‌ای ساخته می‌شود که دو انتهای آن از داخل پایه مسطح متصل می‌شود. معمولاً لایه خارجی مقاومت SMD را قلع انود می‌کنند تا تراشه برای نصب آماده باشد. طبق جدول، حداکثر توان قابل تحمل مقاومت‌های استاندارد ۱۰۰۵ وات است. مقاومت‌هایی با توان بالاتر با اندازه‌های بزرگتر نیز وجود دارد. مثلاً مقاومت‌های استاندارد ۲۵۱۲، حداکثر توان قابل تحمل، برابر با ۱ وات دارند.

✓ از قطعات دیگری که از نظر شکل و ابعاد شبیه مقاومت SMD است و در مدارهای SMD زیاد دیده می‌شود، قطعات اتصال کوتاه کننده مقاومت صفر اهمی است. مقاومت این قطعات صفر بوده و در عمل مقاومتی در مسیر جریان ایجاد نمی‌کند. این اتصال کوتاه کننده‌ها که نمونه آن در شکل ۱-۱۷ نشان داده شده است، برای ایجاد پل بین دو مسیر مسی در برد



مدار چاپی مورد استفاده قرار می‌گیرند. روی قطعه اتصال کوتاه کننده‌های صفر اهمی ممکن است علامتی نباشد یا عدد ۰۰۰ بر روی آنها نوشته شده باشد.

شکل ۱-۱۷ اتصال کوتاه کننده صفر اهمی / مقاومت‌های SMD

با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره انواع مقاومت‌های SMD استفاده شده در تجهیزات الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه را در کارگاه‌ها به بحث بگذارید.

پژوهش




تعدادی مقاومت SMD در اختیار بگیرید و از روی ابعاد آنها، کد استاندارد هریک را مشخص کنید.

فعالیت



پومنان اول: دمونتاز قطعات SMD

رنگ مقاومت‌های SMD: رنگ این مقاومت‌ها استاندارد شده و به رنگ‌های مشکی و آبی و سبز ساخته می‌شود. رنگ مشکی خطای ۵ درصد و رنگ آبی و سبز خطای ۱ درصد را مشخص می‌کند. در شکل ۱-۱۸ نمونه‌هایی از انواع مختلف مقاومت‌های SMD را مشاهده می‌کنید.

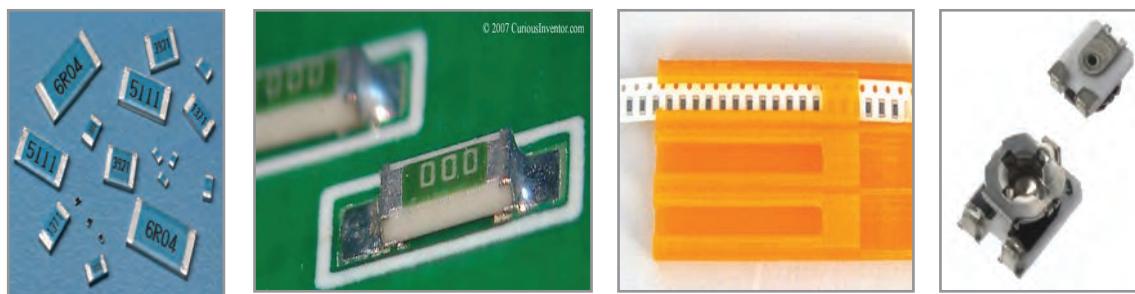

شکل ۱-۱۸ انواع مقاومت‌های SMD

۱-۵ روش خواندن مقدار مقاومت‌های SMD

با توجه به فناوری ساخت و مقدار توان، مقاومت‌های SMD متنوع بوده و در ابعاد گوناگونی ساخته می‌شود. با توجه به ابعاد مقاومت SMD، مقدار مقاومت آن را به دو روش «مستقیم» و «کدگذاری شده» درج می‌کنند.

مستقیم

در روش مستقیم مقدار اهمی مقاومت روی آن نوشته می‌شود.

کدگذاری

به علت کوچک شدن ابعاد قطعه مقدار آن را به کد تبدیل و کد را روی قطعه حک می‌کنند. کدگذاری با سه روش به شرح زیر صورت می‌گیرد:

الف) نوارهای رنگی: مانند کد رنگی مقاومت‌های TH، هر رنگ بیان‌گر یک عدد است و روش آن مشابه مقاومت‌های معمولی است.

ب) کدگذاری عددی: این روش نیز تا حدودی مشابه مقاومت‌های معمولی است. در این روش مقدار مقاومت را با یک عدد سه یا چهار رقمی به شرح زیر مشخص می‌کنند.

روش سه رقمی: مانند مقاومت‌های معمولی، دو رقم اول، ارقام اصلی مقادیر مقاومت است و به تعداد رقم سوم در مقابل دو رقم اول، صفر می‌گذاریم.

مثال ۱

$$203 = 20000 = 20 \text{ K}\Omega$$

$$100 = 10 \text{ }\Omega$$

$$566 = 56 \times 10^6 = 56 \text{ M}\Omega$$

روش چهاررقمی: مانند مقاومت‌های معمولی، سه رقم اول، ارقام اصلی مقادیر مقاومت است و به تعداد رقم چهارم در مقابل سه رقم اول صفر قرار می‌دهیم.
مثال ۲

$$2001 = 2000 = 2 \text{ K}\Omega \quad 3260 = 326 \Omega \quad 4753 = 475 \times 10^3 = 475 \text{ K}\Omega$$

عدد و حرف: این روش به دو صورت «دو عدد و یک حرف» و «دو عدد و دو حرف» استفاده می‌شود. در این روش حرف اول ضریب (تعداد صفر) و حرف دوم مقدار خطای نشان می‌دهد. برای نشان دادن اعشار نیز از همان حرف اول استفاده می‌شود. جدول ۱-۳ مقادیر درصد خطای ضرایب را مشخص می‌کنند.

جدول ۱-۲ ضریب توان ده مقاومت‌های SMD

M	K	J	H	G	F	D	C	B	حرف
۲۰	۱۰	۵	۳	۲	۱	۰/۵	۰/۲۵	۰/۱	درصد خطای

جدول ۱-۳ تولرانس مقاومت‌های SMD

M	K	R	حرف
۱۰ ^۶	۱۰ ^۳	۱	ضریب

مثال ۳

$$56K = 56 \text{ K}\Omega \quad 5M6 = 5/6 \text{ M}\Omega \quad K56 = 0/56 \text{ K}\Omega = 560 \Omega$$

$$R12 = 0/12\Omega \quad 1R0 = 1 \Omega \quad 23KJ = 23 \text{ K}\Omega \pm 5\%$$

$$4K7M = 4/7 \text{ K}\Omega \pm 20\%$$

با مراجعه به رسانه‌های مختلف یک نرمافزار بیابید که بتواند رمز مقاومت‌های SMD را آشکار و مقدار مقاومت را رمزگذاری کند.

جست و جو
کنید



پ) روش خواندن مقدار مقاومت با کدگذاری خاص: برخی مقاومت‌ها با یک کد عددی دو رقمی کدگذاری می‌شوند. کد عددی دو رقمی بیانگر یک مقدار معین است. اگر علاوه بر دو رقم، یک حرف نیز روی مقاومت درج شود، این حرف ضریب توان در مقاومت را نشان می‌دهد. در جدول ۱-۴ حروف و ضرایب آن مشخص شده است. مقدار اهم متناظر با هر یک از اعداد را نیز می‌توان از جدول ۱-۵ استخراج نمود.

SMD پویمان اول: دمونتاژ قطعات

جدول ۱-۴ حروف و ضریب توان ده مقاومت‌های SMD

Z	Y, R	X	F	E	D	C	H,B	A	حرف
۰/۰۱	۰/۱	۱	۱۰ ^۶	۱۰ ^۵	۱۰ ^۴	۱۰ ^۳	۱۰ ^۲	۱۰	ضریب

جدول ۱-۵ اهم متناظر با اعداد برای مقاومت‌های SMD

کد	مقدار اهم	کد	مقدار اهم	کد	مقدار اهم	کد	مقدار اهم	کد	مقدار اهم	کد	مقدار اهم	کد
۰۱	۱۰/۰	۱۷	۱۴/۷	۲۱/۵	۳۳	۳۱/۶	۴۹	۴۶/۴	۶۵	۶۸/۱	۸۱	
۰۲	۱۰/۲	۱۸	۱۵/۰	۲۲/۱	۳۴	۳۲/۴	۵۰	۴۷/۵	۶۶	۶۹/۸	۸۲	
۰۳	۱۰/۵	۱۹	۱۵/۴	۲۲/۶	۳۵	۳۳/۲	۵۱	۴۸/۷	۶۷	۷۱/۵	۸۳	
۰۴	۱۰/۷	۲۰	۱۵/۸	۲۳/۲	۳۶	۳۴/۰	۵۲	۴۹/۹	۶۸	۷۳/۲	۸۴	
۰۵	۱۱/۰	۲۱	۱۶/۲	۲۳/۷	۳۷	۳۴/۸	۵۳	۵۱/۱	۶۹	۷۵/۰	۸۵	
۰۶	۱۱/۳	۲۲	۱۶/۵	۲۴/۳	۳۸	۳۵/۷	۵۴	۵۲/۳	۷۰	۷۶/۸	۸۶	
۰۷	۱۱/۵	۲۳	۱۶/۹	۲۴/۹	۳۹	۳۶/۵	۵۵	۵۳/۶	۷۱	۷۸/۷	۸۷	
۰۸	۱۱/۸	۲۴	۱۷/۴	۲۵/۵	۴۰	۳۷/۴	۵۶	۵۴/۹	۷۲	۸۰/۶	۸۸	
۰۹	۱۲/۱	۲۵	۱۷/۸	۲۶/۱	۴۱	۳۸/۳	۵۷	۵۶/۲	۷۳	۸۲/۵	۸۹	
۱۰	۱۲/۴	۲۶	۱۸/۲	۲۶/۷	۴۲	۳۹/۲	۵۸	۵۷/۶	۷۴	۸۴/۵	۹۰	
۱۱	۱۲/۷	۲۷	۱۸/۷	۲۷/۴	۴۳	۴۰/۲	۵۹	۵۹/۰	۷۵	۸۶/۶	۹۱	
۱۲	۱۳/۰	۲۸	۱۹/۱	۲۸/۰	۴۴	۴۱/۲	۶۰	۶۰/۴	۷۶	۸۸/۷	۹۲	
۱۳	۱۳/۳	۲۹	۱۹/۶	۲۸/۷	۴۵	۴۲/۲	۶۱	۶۱/۹	۷۷	۹۰/۹	۹۳	
۱۴	۱۳/۷	۳۰	۲۰/۰	۲۹/۴	۴۶	۴۳/۲	۶۲	۶۳/۴	۷۸	۹۳/۱	۹۴	
۱۵	۱۴/۰	۳۱	۲۰/۵	۳۰/۱	۴۷	۴۴/۲	۶۳	۶۴/۹	۷۹	۹۵/۳	۹۵	
۱۶	۱۴/۳	۳۲	۲۱/۰	۳۰/۹	۴۸	۴۵/۳	۶۴	۶۶/۵	۸۰	۹۷/۶	۹۶	

فکر کنید



بین روش «دو عددی» و «دو عدد و یک حرف» چه تفاوت هایی وجود دارد؟

مثال ۴: مقاومت SMD با کد ۲۴C چند اهم است؟

پاسخ: با مراجعه به جدول ۱-۵ عدد ۲۴ معادل مقدار ۱۷/۴ است و طبق جدول ۱-۴، حرف C بیانگر ضریب 10^3 است. بنابراین مقدار مقاومت برابر است با:

$$24C = 17/4 \times 10^3 = 17/4 K\Omega$$

مثال ۵: مقاومت با کد ۱H چند اهم است؟

پاسخ: کد ۱H مطابق جدول ۱-۵ برابر 10^0 و حرف H نیز بیانگر ضریب 10^0 است. مقدار مقاومت برابر است با: $1H = 10^0 \Omega = 1 K\Omega$

مقاومت های SMD مانند سایر قطعات دارای برگه اطلاعات یا Data sheet هستند. با مراجعه به سایت های علمی مربوط به Data sheet برگه اطلاعات چند نمونه مقاومت را بیابید و در خارج از ساعت درسی ترجمه کنید. محتوای ترجمه شده را با مطالب درج شده در این کلاس مقایسه کنید.

فعالیت



انتخاب و خواندن مقادیر مقاومت های SMD

هدف: کسب مهارت در شناخت قطعه و خواندن مقادیر اهمی مقاومت های SMD مواد، ابزار و تجهیزات: قطعات SMD، فیر اوراقی -

لوازم التحریر

مراحل اجرای کار


۱ مقاومت های برد شکل ۱-۱۹ یا برداوراًقی دیگر را شناسایی کنید.

۲ مقدار مقاومت های آن را تعیین کنید.

۳ این مقاومت ها با چه استانداردی تطابق دارند.

۴ از چه نوع کدهایی برای این مقاومت ها استفاده شده است.

کار عملی ۲



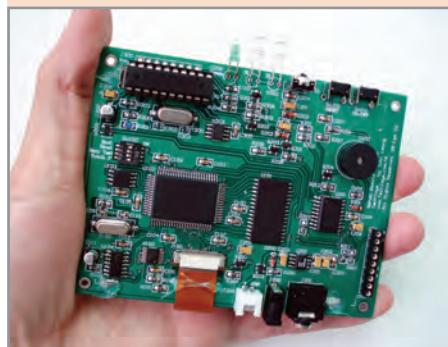


شکل ۱-۱۹

۶-۱-استانداردهای حاکم بر سایر قطعات

برای سایر قطعات SMD مانند خازن SMD، سلف، ترانزیستور و دیود نیز استانداردهایی وجود دارد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

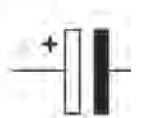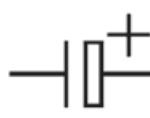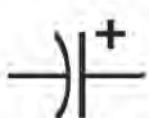استاندارد حاکم بر خازن های SMD: خازن برای ذخیره انرژی به صورت الکتروستاتیک در مدارات استفاده می شود. این قطعه را با حرف C نمایش داده و واحد آن فاراد (F) است. نماد شماتیکی خازن به صورت زیر است(شکل ۱-۲۰).



ب) خازن های دارای قطب

شکل ۱-۲۰-نماد انواع خازن

الف) خازن بدون قطب

پومنان اول: دمونتاژ قطعات SMD

خازن‌های SMD معمولاً از جنس الکترولیتی، سرامیکی و تانتالیوم هستند. رنگ خازن‌های سرامیکی قهوه‌ای و خاکستری است. این نوع خازن‌ها قطبیت ندارند. خازن‌های تانتالیوم SMD برخلاف خازن‌های سرامیکی دارای قطب مثبت و منفی هستند. رنگ خازن تانتالیوم SMD زرد است و قطب مثبت آن را با یک خط یا علامت «+» مشخص می‌کنند.

پژوهش



در بعضی از بردّهای SMT، خازن تانتالیوم به رنگ سفید - سیاه، قطب منفی را مشخص می‌کند. شکل ۱-۲۱ و ۱-۲۳ و ۱-۲۲ شکل ظاهری سه نمونه خازن را نشان می‌دهد. تحقیق کنید آیا نام خازن‌هایی که در زیر شکل نوشته شده است صحیح است؟ سایر انواع خازن‌ها را بباید و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۱-۲۳ خازن سرامیکی SMD و معمولی

شکل ۱-۲۲ خازن الکترولیتی SMD

شکل ۱-۲۱ خازن معمولی

تمام خازن‌های استفاده شده در یک برد اوراقی را بباید. چه نوع خازنی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است؟ از نظر ابعاد کدام نوع خازن کاربرد بیشتری دارد؟

بحث کنید



خواندن مقدار خازن‌های SMD

خواندن مقدار خازن‌های SMD مانند خازن‌های سرامیکی معمولی است. دو رقم اول نماینده دو رقم اول مقدار خازن و رقم سوم ضریب توان ده خازن یا تعداد صفرها است. در این روش مقدار خازن بر حسب «پیکوفاراد» به دست می‌آید.

مثال:

$$104 = 10 \times 10^4 \text{ PF} = 0.1 \mu\text{F}$$

در برخی خازن‌ها مقدار ولتاژ را نیز با یک حرف نشان می‌دهند. در جدول ۱-۶، ولتاژ معادل هر حرف آمده است:

جدول ۱-۶ نماد حروف و ولتاژ معادل آنها

T	V	E	D	C	A	J	G	نماد
۵۰	۳۵	۲۵	۲۰	۱۶	۱۰	۶/۳	۴	ولتاژ



انتخاب و خواندن مقادیر خازن‌های SMD

هدف: کسب مهارت در شناخت قطعه و خواندن مقادیر ظرفیت خازن‌های SMD

مواد، ابزار و تجهیزات: قطعات SMD، برد اوراقی SMD - لوازم تحریر


مراحل اجرای کار

۱ خازن‌های برد شکل ۱-۲۴ یا هر برد دیگری را شناسایی کنید.

۲ مقدار و نوع خازن‌های SMD را مشخص کنید و مقادیر مربوط به ۳ عدد خازن را در جدول ۱-۷ درج نمایید.

جدول ۱-۷

ردیف	شماره خازن روی برد	نوع خازن	مقدار خازن در صورت امکان
۱			
۲			
۳			

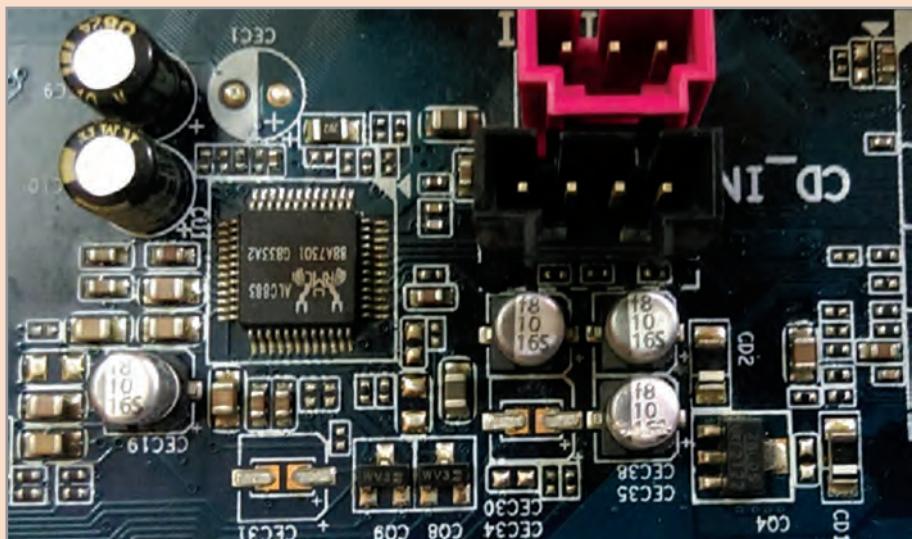

شکل ۱-۲۴

استاندارد سلف (سیم پیچ)‌های SMD: خاصیت القایی سیم پیچ را با حرف L نشان می‌دهند. در نقشه‌ها، سلف با علایم شکل ۱-۲۵ مشاهده می‌شود:



د) سلف با هسته هوایی

ب) سلف متغیر دارای هسته فربیت

الف) سلف با هسته فربیت

ج) سلف با هسته آهنی

شکل ۱-۲۵ - نماد انواع سلف

پومنان اول: دمونتاژ قطعات SMD



شکل ۱-۲۶ سلف‌های SMD سفید و سیاه

برخی سلف‌ها دارای جهت هستند و هنگام مونتاژ و دمونتاژ باید به چگونگی قرار گرفتن آنها روی برد دقت کرد. معمولاً جهت قرار گرفتن قطعه روی برد با یک نقطه مشخص می‌شود. سلف‌های SMD بارنگ‌های سیاه و سفید ساخته می‌شوند، شکل ۱-۲۶. سلف‌های معمولی که به سلف‌های مقاومتی نیز معروف هستند، مانند مقاومت‌ها با رنگ سیاه ساخته می‌شوند.

برخی از سلف‌ها با روکش پلاستیک ساخته می‌شوند. در بعضی از بردّها مجموعه‌ای از سیم‌پیچ‌ها در یک بسته شبیه به آی‌سی قرار گرفته‌اند. نمونه‌ای از این سلف‌ها در شکل ۱-۲۷ مشاهده می‌شود.



شکل ۱-۲۷ انواع سلف‌های SMD

سلف‌های مقاومتی معمولاً برای حفاظت در مقابل جریان استفاده می‌شوند. سلف‌های استوانه‌ای نیز بیشتر در مدارهای مختلف الکترونیکی به کار می‌روند. ترانس‌های SMD معمولاً مکعبی هستند. مانند ترانس‌های معمولی برای تطبیق امپدانس یا کوپلر و کاهش یا افزایش مقدار ولتاژ در مدار قرار می‌گیرند.

کار عملی ۴


انتخاب و خواندن مقادیر سلف‌های SMD

هدف: کسب مهارت در شناخت قطعه و خواندن مقادیر اندوکتانس سلف‌های SMD

مواد، ابزار و تجهیزات: قطعات SMD، فیبر اوراقی - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱ سلف‌های SMD را در شکل ۱-۲۸ یا برد اوراقی دیگر مشخص کنید.

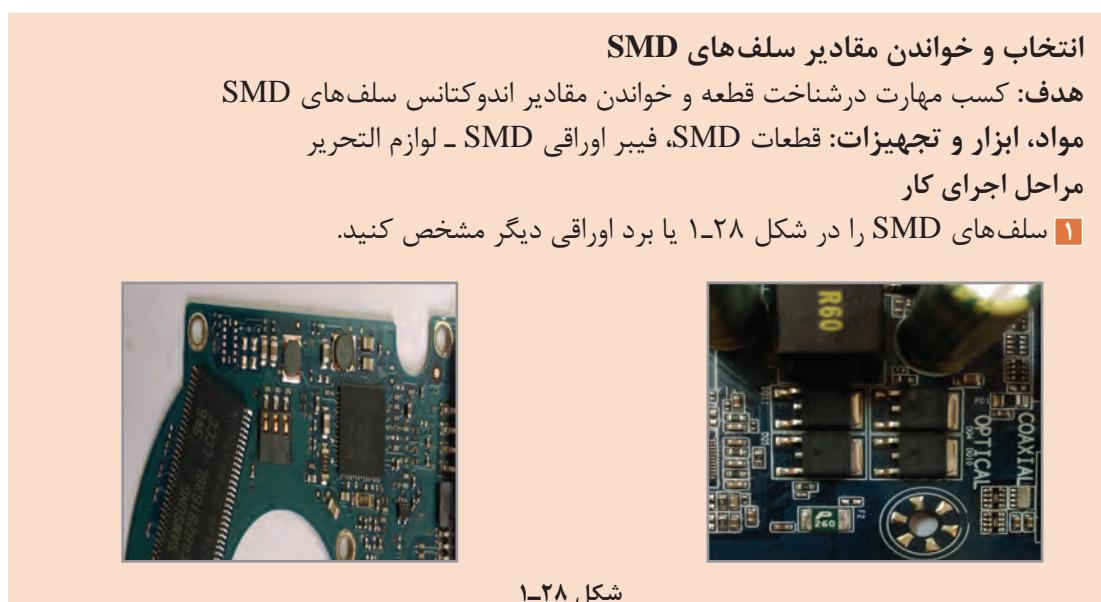

شکل ۱-۲۸

جدول ۱-۸

ردیف	مشخصات سه نمونه سلف
۱	
۲	
۳	

استاندارد دیودهای SMD

دیود را با حرف D نمایش می‌دهند. دیود انواع مختلفی دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به دیود زنر، مادون قرمز و دیود نورانی اشاره کرد. دیود معمولی برای یک‌سوسازی جریان و ولتاژ، دیودهای زنر برای تثبیت ولتاژ و دیودهای نورانی برای تولید نور به کار می‌رود. در مدارهای الکترونیکی دیود را به صورت شکل ۱-۲۹ نشان می‌دهند.



د) دیود زنر

ج) دیود گیرنده مادون قرمز

ب) دیود نورانی

الف) دیود معمولی

شکل ۱-۲۹ نماد انواع دیودها

دیودهای SMD معمولی مانند مقاومت به رنگ سیاه بوده ولی اندازه آنها نسبت به مقاومت بزرگ‌تر است. چند نمونه دیود SMD را در شکل ۱-۳۰ مشاهده می‌کنید.



د) چند نمونه دیودی شامل دو دیود


ب) چند نمونه دیود SMD

الف) دیود معمولی SMD

شکل ۱-۳۰ شکل ظاهری انواع دیود

برخی دیودها از نظر شکل ظاهری شبیه به ترانزیستور و آی‌سی هستند. یافتن پایه‌های آند و کاتد این دیودها با مولتی‌متر امکان‌پذیر است. اتصالات داخلی دیودهایی که بسته‌بندی آنها بیش از دو پایه دارند، در شکل ۱-۳۱ و ۱-۳۲ مشاهده می‌شود.

پومنان اول: دمونتاز قطعات SMD

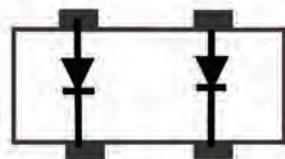

شکل ۱-۳۲ ۱ دیود در بسته دارای سه پایه (ترانزیستوری)

شکل ۱-۳۱ ۱ دیود در بسته دارای سه پایه (ترانزیستوری)

توجه به نمونه‌هایی از دیودهای SMD که در شکل ۱-۳۰ آورده شده است، در قالب بارش فکری به سؤالات زیر پاسخ دهید و در نهایت جمع‌بندی کنید.


بارش فکری



- علت استفاده از بسته‌هایی با سه پایه برای یک دیود چیست؟
- روش یافتن آند و کاتد دیود در بسته‌های دیودی چگونه است؟

با مراجعه به فضای مجازی اطلاعات مربوط به دو نمونه از انواع دیودهای SMD را استخراج نموده و به کارگاه ارائه دهید.

جست و جو
کنید

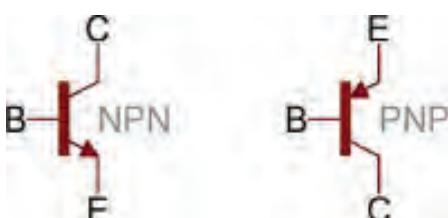


شکل ۱-۳۳ نماد ترانزیستورهای مثبت و منفی

استاندارد ترانزیستورهای SMD

در مدارهای الکترونیکی ترانزیستور برای کلیدزنی و تقویت کنندگی استفاده می‌شود. ترانزیستور را با حرف Q یا Tr نشان می‌دهند. نماد فنی ترانزیستور مثبت (NPN) و منفی (PNP) در شکل ۱-۳۳ نشان داده شده است.

شکل ظاهری ترانزیستورهای SMD به صورت قطعاتی سه پایه یا چهار پایه به رنگ سیاه هستند. در برخی بردهای الکترونیکی، دو یا چند ترانزیستور به صورت یکپارچه در یک بسته‌بندی به صورت آی‌سی قرار می‌گیرد. شکل ظاهری چند نمونه ترانزیستور و اتصال داخلی دو نمونه ترانزیستور SMD در شکل ۱-۳۴ نشان داده است.

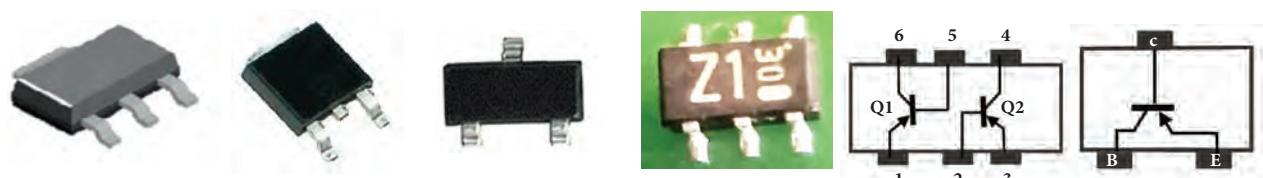

شکل ۱-۳۴ شکل ظاهری ترانزیستورهای SMD فشرده شده (compact) و اتصالات داخلی آن

تذکر




انواع دیگر قطعات الکترونیکی مانند تریستور و ترایاک SMD نیز از نظر شکل ظاهری مشابه ترانزیستور SMD هستند. برای شناسایی این قطعات باید با توجه به شماره فنی آی سی مراجعه کرد و اطلاعات مربوط به آن را از برگه اطلاعات یا دیگر منابع اطلاعاتی فنی استخراج نمود.

کار عملی ۵




انتخاب و خواندن دیود و ترانزیستور SMD

هدف: کسب مهارت در شناخت قطعه و خواندن نوع دیود و ترانزیستور SMD
مواد، ابزار و تجهیزات: قطعات SMD، فیبر اوراقی SMD - لوازم التحریر
مراحل اجرای کار
۱ نوع قطعات SMD شکل ۱-۳۵ را مشخص کنید.

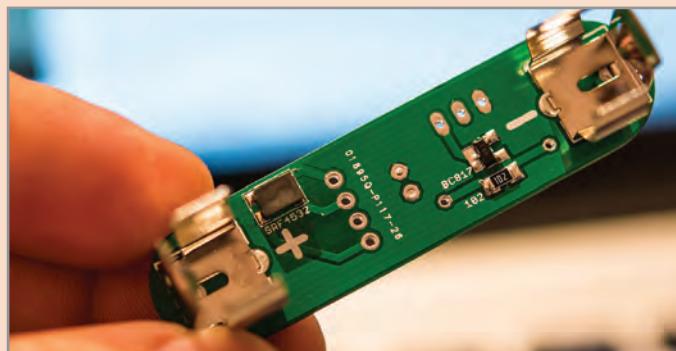

شکل ۱-۳۵

۲ از روی برد قطعات شکل ۱-۳۶ یا از روی یک نمونه برد اوراقی، ترانزیستورهای SMD را مشخص کنید.

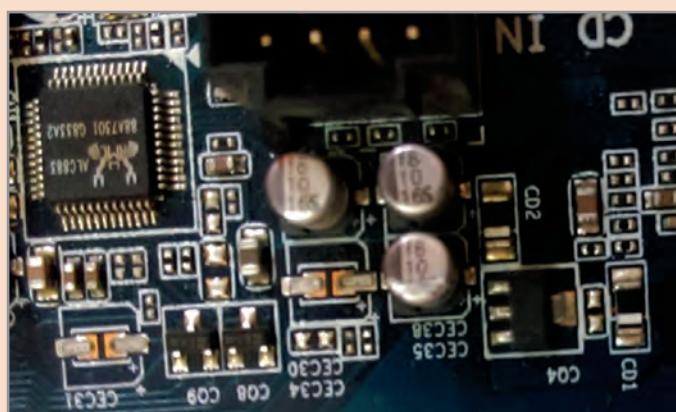

شکل ۱-۳۶

۱-۷ شست وشوی برد

قبل از هر مرحله مونتاژ و یا دمونتاژ قطعات باید برد مدار چاپی تمیز و از وجود هرگونه گرد و غبار و رطوبت پاک شود. برای این کار به مواد و ابزارهایی مانند اسپری خشک، فرچه نرم (قلم مو یا برس مویی نرم) و پمپ باد نیاز داریم. برای تمیز کردن برد ابتدا برد را توسط فرچه نرم یا پمپ باد از گرد و غبار پاک کنیم. سپس برد را به وسیله اسپری خشک شست وشوی دهیم. در نهایت با فرچه نرم تمام قسمت‌ها را به طور کامل سرویس کنید. در صورت عدم دسترسی به اسپری، یا هزینه بالای آن، می‌توانید از حللاهای دیگر مانند تیتر فوری (تیتر ۱۰۰۰۰) نیز استفاده نمود. به جای فرچه نرم می‌توانید از مسواک نیز استفاده کنید. شکل ۱-۳۷ نحوه آگشته کردن فرچه به تیتر و تمیز کردن برد را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۷ شست وشوی برد

کار عملی ۶

تمیز کردن برد اوراقی

هدف: کسب مهارت در تمیز کردن برد مدار چاپی با قطعات SMD
مواد، ابزار، تجهیزات: برد اوراقی، دستمال، فرچه (قلم مو معمولی و مسواک)، جاروبرقی برای تولید هوای فشرده و تیتر ۱۰۰۰۰ یا اسپری مخصوص

فیلم



فیلم نکات ایمنی مربوط به استفاده از مواد حلال پاک کننده و آتشزا را ببینید.

مراحل انجام کار

- ۱ برد اوراقی را توسط فرچه پهن از گرد و غبار پاک کنید.
- ۲ توسط اسپری خشک استاندارد، برد را شست وشوی دهید.
- ۳ با استفاده از فرچه ذرات به جا مانده را از روی برد جدا کنید.
- ۴ برد را در جریان باد قرار دهید تا خشک شود.
- ۵ نتایج حاصل از این کار عملی را به طور خلاصه بنویسید.


نکته‌ایمنی



مواد تمیز‌کننده مانند اسپری و تینر بسیار خطرناک و آتش‌زا هستند، هنگام کار با این مواد کلیه نکات ایمنی را رعایت کنید.



شکل ۱-۳۸

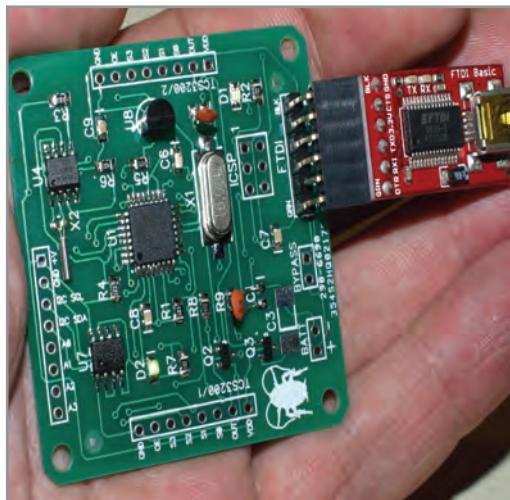

شکل ۱-۳۹ شست و شوی برد

۱ تجهیزاتی که برای برداشتن قطعه دمونتاژ شده از روی برد استفاده می‌شود را، در شکل ۱-۳۸ علامت بزنید:

۲ رفع عیب قطعی فیبر مدارهایی که هنگام دمونتاژ به وجود آمده است، با استفاده از انجام می‌شود.

۳ با مراجعه به جداول مرتبط مقدار واقعی مقاومت‌های زیر را بیابید:

الف) ۴K7M ب) ۱R۰ ج) ۷۶B د) ۰۹R

۴ در تصویر برد مدار چاپی شکل ۱-۳۹ یا از روی برد مدار چاپی اوراقی خازن‌های SMD را مشخص کنید.

۵ مقاومت‌های سبز از مشکی دقیق‌تر هستند.

صحیح غلط

۶ خازن‌های تانتالیوم SMD اکثراً به رنگ هستند.

الف) آبی ب) سبز

ج) خاکستری د) زرد

۷ مقاومت‌های خطای ۵ درصد دارند.

الف) مشکی ب) سبز

ج) آبی د) گرینه ب و ج

۸ مقاومت ۷K4J معادل مقاومتی با اهم است (با مراجعه به جدول).

پومنان اول: دمونتاز قطعات SMD

الف) $74\text{ K}\Omega \pm 5\%$ ب) $74\text{ K}\Omega \pm 10\%$ ج) $74\text{ K}\Omega \pm 5\%$ د) $74\text{ K}\Omega \pm 10\%$

۹ مقاومت با کد ۲۳۰۲ چند اهم است (با مراجعه به جدول)؟

الف) ۲۳۰ کیلو اهم ب) ۲۳ کیلو اهم ج) ۲۳۰/۲ کیلو اهم

۱۰ با مراجعه به جدول مربوطه، کد ۹۶X معادل کدام مقاومت است؟

الف) ۹۷۶ کیلو اهم ب) ۹۷/۶ اهم ج) ۹۷۶ اهم

۱۱ از وکیوم برای استفاده می شود.

الف) حمل قطعه دمونتاز شده ب) تسهیل لحیم کاری ج) سرویس برد د) برداشتن قلع اضافه

۱۲ آی‌سی‌هایی که پایه‌های آنها در کف و زیر قطعه است را چه می‌نامند؟

الف) BGA ب) QFP ج) BGY

آزمون عملی ۱

سرویس برد به کمک تینر یا محلول مناسب دیگر

هدف: کسب مهارت در تمیز کردن برد مدار چاپی با قطعات SMD

مواد، ابزار، تجهیزات: برد اوراقی، دستمال، فرچه (قلم مو معمولی و مسوک)، جاروبرقی برای تولید هوا،

تینر ۱۰۰۰۰

نکته‌ایمنی



مواد تمیز کننده مانند اسپری و تینر بسیار خطرناک و آتش زا هستند، این مواد را از دسترس کودکان

دور نگه دارید و بعد از اتمام کار، دست و صورت خود را با مایع شست و شوی دست و آب بشویید.

چنانچه این مواد با پوست بدن شما تماس پیدا کرد، بلا فاصله با آب بشویید و در صورت احساس سوزش

یا درد مداوم به پزشک مراجعه کنید.

مراحل انجام کار

۱ برد را به وسیله فرچه پهن از گرد و غبار پاک کنید.

۲ فرچه نرم را به میزان لازم با تینر آغشته کنید.

۳ فرچه را روی محل کار بکشید و قطعه کار را تمیز کنید.

۴ برد را در جریان باد قرار دهید تا خشک شود.

۵ نتایج حاصل از این کار عملی را به طور خلاصه بنویسید.

آزمون عملی ۲

قطعه‌شناسی (مقاومت)

هدف: کسب مهارت در تمیز کردن برد مدار چاپی با قطعات SMD

مواد، ابزار، تجهیزات: برد اوراقی، دستمال

مراحل انجام کار

- ۱ تمامی مقاومت‌های موجود روی برد اوراقی را شناسایی نمایید.
 - ۲ مقدار واقعی مقاومت را از مقدار نوشته شده روی آن محاسبه کنید.
 - ۳ با مولتی‌متر مقدار اهم مقاومت را اندازه بگیرید.
 - ۴ نتایج محاسبه شده و اندازه‌گیری مقاومت‌ها را با هم مقایسه نمایید.
 - ۵ نتایج حاصل از این کار عملی را به‌طور خلاصه بنویسید.
-

آزمون عملی ۳

قطعه‌شناسی – سلف و خازن

هدف: کسب مهارت در شناسایی قطعات SMD مانند سلف و خازن

مواد، ابزار، تجهیزات: برد اوراقی، دستمال

مراحل انجام کار

- ۱ تمامی سلف‌ها و خازن‌های روی برد اوراقی را شناسایی کنید.
 - ۲ نوع خازن‌های به کار رفته در برد را مشخص نمایید.
 - ۳ در صورت داشتن کد روی قطعه، آن را به مقدار واقعی تبدیل کنید.
 - ۴ با استفاده از مولتی‌متر مقدار خازن و سلف را اندازه بگیرید و نتیجه را با مرحله قبل مقایسه کنید.
 - ۵ نتایج حاصل از این کار عملی را به‌طور خلاصه بنویسید.
-

آزمون عملی ۴

با مراجعه به کتاب‌های خود، یک نمونه آزمون نظری و یک نمونه آزمون عملی طراحی کنید و پاسخ‌های آنها را نیز بنویسید. سپس آن را به مرتب خود تحویل دهید تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

آزمون نظری

آزمون نظری

ارزشیابی شایستگی

شرح کار:

- ۱ آماده سازی ابزار مواد و تجهیزات مرتبط با مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD
- ۲ برگه اطلاعات قطعات SMD و استخراج اطلاعات مهم
- ۳ خواندن کدهای مرتبط با قطعات SMD
- ۴ تشریح عملکرد مواد، ابزار و دستگاه‌های مرتبط با قطعات SMD
- ۵ استخراج اطلاعات مهم مرتبط با ابزار، مواد و دستگاه‌ها از منابع اطلاعاتی

استاندارد عملکرد:

تشریح عملکرد ابزار و دستگاه مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD مطابق با استاندارد تعریف شده

شاخص‌ها:

- ۱ انتخاب ابزار و مواد و دستگاه‌های استاندارد (۵ دقیقه)
- ۲ تشریح اصطلاحات فنی، کدهای مرتبط با ابعاد و شکل قطعات SMD (۱۰ دقیقه)
- ۳ خواندن مشخصات قطعات SMD از روی قطعه و برگه اطلاعاتی (۱۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف (مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفای حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ * D۸۰ * H۸۰ cm - مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد بالباس کار - انجام کار در حال نشسته - دستبند الکترواستاتیک - مجهز به ماسک - هویه هوای گرم - ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی لحیم کاری - هواکش - برد مدار چاپی - قطعات SMD برد مستعمل (اوراقی) الکترونیکی قطعات - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - قطعات الکترونیکی مورد نیاز - لباس کار - فرهنگ لغات (انگلیسی به فارسی) - میز کار برق - هویه هوای گرم - پنس - ذره بین

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شرح استانداردهای حاکم بر قطعات SMD	۱	۱
۲	خواندن مشخصات قطعات SMD	۲	۲
۳	تشریح عملکرد و آماده سازی ابزار و دستگاه‌های استاندارد مرتبط با قطعات SMD	۲	۲
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و بادگیری مادام عمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	*	۲
	میانگین نمرات		

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

واحد یادگیری ۲

SMD پیاده‌سازی قطعات

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- چگونه می‌توان به تعمیر بردہای SMT پرداخت؟
 - چگونه می‌توان قطعات SMD را از روی برد جدا کرد؟
 - هنگام پیاده کردن قطعات SMD چه نکات ایمنی باید رعایت شود؟
 - چه نکاتی را باید رعایت کنیم تا برد SMT آسیب نبیند؟
 - لحیم کاری روی قطعات SMD با لحیم کاری روی قطعات TH چه تفاوت‌هایی دارد؟
- در واحد یادگیری قبل با قطعات SMD، با ابزار و دستگاه‌های آن آشنا شدید. در این واحد یادگیری می‌خواهیم به دمونتاژ یا پیاده سازی قطعات SMD بپردازیم. پیاده‌سازی قطعات SMD دارای پیچیدگی‌های خاص است که در فرایند اجرای کار باید به آن توجه شود.
- از آن جا که روی بردہای SMD قطعات متعددی که دارای کارابی‌های متفاوت هستند نصب شده است، ضرورت دارد هنگام دمونتاژ قطعات، به محدودیت‌ها و استانداردهای تعریف شده برای برد و قطعات نصب شده روی آن دقیق کنیم و از ابزار مرتبط و ویژه دمونتاژ استفاده نماییم. مشاهده فیلم‌های مربوط به هر قسمت به دفعات متعدد ضرورت دارد. سعی کنید قبل از شروع کار با مشاهده فیلم‌ها میزان مهارت و توانایی‌های خود را از نظر مهارتی، دانشی و نگرشی بالا ببرید تا بتوانید شایستگی لازم را در دمونتاژ قطعات SMD کسب کنید. همچنین در فرایند کار به اجرای نکات ایمنی توجه خاص داشته باشید.

استاندارد عملکرد

پیاده‌سازی قطعات SMD از روی برد اوراقی براساس استانداردهای تعریف شده

۱-۲ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

هویه هوای گرم با نازل‌های متفاوت، برد اوراقی، پنس، دستگاه وکیوم، دستمال پارچه‌ای نخی، اسپری تمیزکننده برد مدار چاپی، تینر ۱۰۰۰۰، فرچه (قلم مو یا برس موبی)، مسوک مستعمل

۲-۲ پیاده‌سازی (دمونتاژ) قطعات SMD (مقاومت، سلف و خازن)

فیلم مربوط به روش صحیح دمونتاژ قطعات SMD را مشاهده کنید.

فیلم




برای پیاده‌سازی انواع قطعات SMD، ابتدا باید میزان دما و میزان شدت وزش هوای خروجی دستگاه هویه هوای گرم را با توجه به استانداردهای تعریف شده برای قطعه تنظیم کنیم. میزان دما با توجه به جنس برد و نوع قطعه تعیین می‌شود. برای کارهای معمولی دمای بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درجه مناسب است. میزان خروجی هوای گرم نیز باید در حدی تنظیم شود که قطعات از روی برد به اطراف پرتاپ نشوند. پس از تنظیم دستگاه، قبل از شروع کار دمونتاژ، محدوده کار روی برد را با استفاده از فرچه تمیز کنید و با مایع مناسب و استاندارد شست و شو دهید تا هرگونه گرد و غبار اضافی از روی برد پاک شود. سپس مقداری خمیر فلاکس روی پایه‌های قطعه اضافه کنید تا دمونتاژ آسان‌تر شود.



شکل ۲-۱ دمونتاژ برد با تکنولوژی SMT

جدا کردن مقاومت، سلف و خازن‌های SMD از روی برد فیبر مدار چاپی: چون این قطعات تنها دو پایه دارند، جداسازی آنها به کمک هیتر از روی برد فیبر مدار چاپی به آسانی صورت می‌گیرد، شکل ۲-۲. برای برداشتن این قطعات باید پایه‌ها را به طور متناسب حرارت دهیم. یعنی طبق شکل ۲-۳، پس از حرارت دادن یک پایه به مدت کوتاه، به پایه دیگر حرارت می‌دهیم. حرارت دادن به پایه‌ها را تا ذوب شدن لحیم هر دو پایه ادامه می‌دهیم.

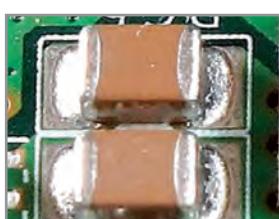


شکل ۲-۲ انواع خازن SMD

الکتروولیت نباید حرارت زیاد داد، زیرا سبب انفجار آنها می‌شود.

هنگام دمونتاژ این قطعات باید دقت کنید که میزان

هوای خروجی از هیتر زیاد نباشد. در غیر این صورت قطعه به اطراف

پرتاپ می‌شود. به خازن‌های

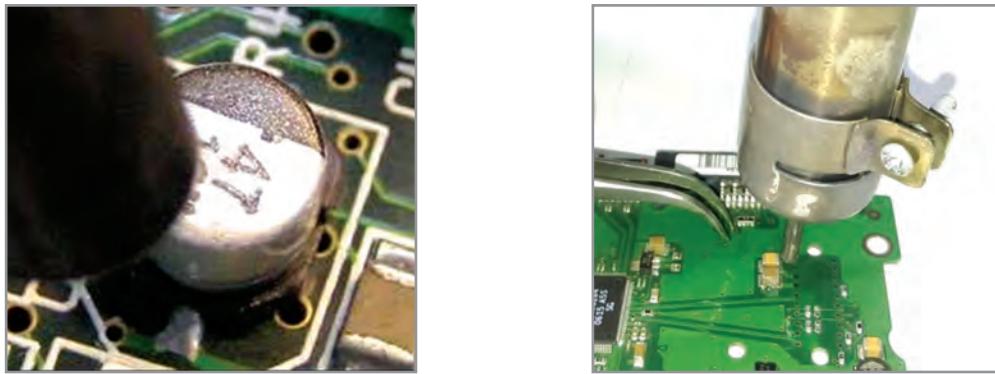

شکل ۲-۳ دمونتاژ خازن سرامیکی و الکتروولیت SMD

فیلم



فیلم مربوط به روش صحیح دمونتاژ انواع خازن را مشاهده کنید.

بارش فکری



اگر به تمام قسمت‌های مقاومت یا خازن به‌طور یکنواخت حرارت دهیم قطعه برداشته می‌شود. چرا این روش اصولی نیست؟

پاره‌سازی ۱



SMD پیاده‌سازی مقاومت، خازن و سلف
هدف: کسب شایستگی در دمونتاژ مقاومت، خازن و سلف SMD از روی برد مدار چاپی مواد، ابزار و تجهیزات: هویه هوای گرم - خمیر فلاکس - پنس - برد اوراقی مراحل اجرای کار:

- ۱ قسمتی از برد مدار چاپی اوراقی که می‌خواهید روی آن کار کنید را شست و شو دهید.
- ۲ چند نمونه مقاومت با استانداردهای مختلف را از روی برد جدا کنید. آیا در پیاده‌سازی آنها تفاوتی مشاهده می‌شود؟ تنظیمات هیتر و زمان لازم برای دمونتاژ همه آنها یکسان است؟ نتیجه را شرح دهید.

- ۳ چند نمونه خازن الکتروولیت، سرامیکی و تانتالیوم را از روی برد جدا کنید. دمونتاژ هر یک از این خازن‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ شرح دهید.

نکته‌ایمنی



حرارت زیاد باعث انفجار خازن‌های الکتروولیتی و ذوب شدن قسمت‌های پلاستیکی آنها می‌شود. هنگام دمونتاژ به این نکته باید توجه داشته باشد و آن را در کلیه فرایندها رعایت کنید.

- ۴ چند نمونه سیم پیچ (سلف) را از روی برد اوراقی SMD جدا کنید.

۳-۲ دمونتاز انواع آی‌سی‌ها

آی‌سی‌های خرچنگی (مربعی پایه‌دار – چهار طرفه)



تعداد پایه‌های این نوع آی‌سی‌ها بسیار زیاد است و از چهار طرف آی‌سی خارج می‌شود، به همین دلیل به آن، آی‌سی خرچنگی می‌گویند. و هنگام کار با این آی‌سی‌ها باید خیلی دقیق عمل شود. با توجه به استانداردهای تعریف شده، درجه حرارت هیتر را روی دمای ۴۰۰ تا ۵۰۰ (یا درجه ۵) و درجه هوای خروجی را روی درجه ۳ یا ۴ تنظیم کنید. پس از تنظیم هیتر و تمیز کردن محدوده کار، پایه‌های آی‌سی را به خمیر فلاکس آغشته کنید. سپس پایه‌های آی‌سی را به طور کاملاً یکنواخت حرارت دهید، پس از مدتی با مشاهده حالت جدا شدن آی‌سی، می‌توانید آن را با پنس یا وکیوم جدا کنید. دقت کنید پنس با پایه‌های آی‌سی برخورد نکند. آی‌سی را از دو نقطه از دو انتهای قطری آن با پنس بگیرید و آن را بردارید. در صورتی که نتوانید آی‌سی را با پنس بردارید، باید از دستگاه وکیوم استفاده کنید. شکل ۲-۴ مراحلی از اجرای کار را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۴ دمونتاز آی‌سی‌های چهار طرفه (خرچنگی)

آی‌سی‌های BGA

از آنجا که پایه‌های این نوع از آی‌سی‌ها درکف و زیر قطعه قرار دارد، مشاهده نمی‌شوند باید قبل از برداشتن، محل قرار گرفتن آن را روی برد دقیق یادداشت کنید، شکل ۲-۵ تصویریک نمونه آی‌سی پایه از کف یا BGA را نشان می‌دهد. نشانه‌گذاری با توجه به قطعات اطراف آی‌سی کمک خوبی برای اجرای صحیح این کار است. لازم است جهت قرار گرفتن آی‌سی (ترتیب پایه‌ها) نیز مشخص شود. عموماً جهت آی‌سی با نوشته‌ها و عالیم روی بُرد و روی آی‌سی مشخص می‌شود. این مورد را نیز باید یادداشت کنید.

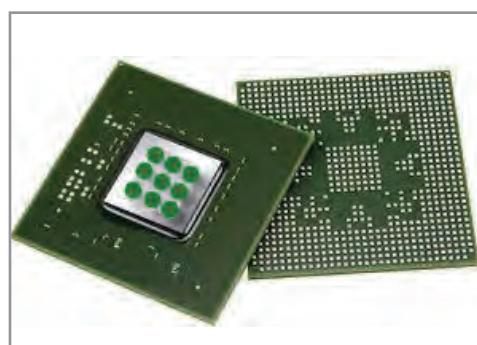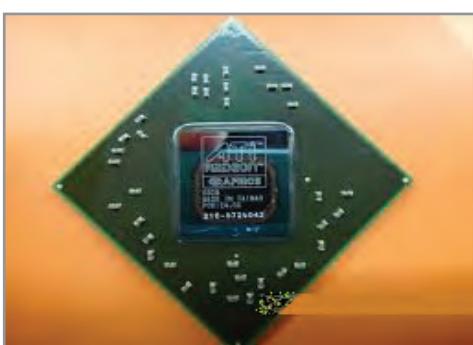


شکل ۲-۵ آی‌سی‌های BGA

۲-۴ برداشتن کانکتورهای SMD با پوشش پلاستیکی

برخی از قطعات اتصال دهنده‌ها (کانکتورها) دارای پوشش پلاستیکی هستند، شکل ۲-۶. برای جدا کردن این کانکتورها می‌توانید طبق شکل ۲-۷، با توجه به نوع پایه‌های کانکتور به طور مستقیم به پایه‌ها حرارت دهید. در صورت عدم امکان حرارت مستقیم می‌توانید طبق شکل ۲-۸ از زیر برد حرارت دهید و قطعه را بردارید. روش دیگر، قرار دادن پارچه خیس روی قطعه و حرارت دادن آن است. روش اصلی و ایمن برای برداشتن این نوع قطعات استفاده از هیتر مادون قرمز می‌باشد که تنها قلع را ذوب می‌کند و به قسمت‌های پلاستیکی آسیبی نمی‌رساند.



شکل ۲-۸ حرارت از زیر برد

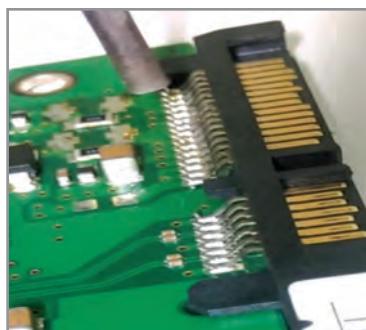

شکل ۲-۷ حرارت دادن مستقیم



شکل ۲-۶ کانکتور پلاستیکی SMD

۲-۵ استفاده از سشوار صنعتی برای دمونتاز قطعات

سشوارهای صنعتی از نظر ظاهر شبیه سشوارهایی است که برای خشک کردن مو به کار می‌رود. این سشوارها می‌توانند حرارت و هوای بیشتری تولید کنند و توان بیشتری دارند. به همین دلیل برای دمونتاز قطعاتی که با هیتر به سختی جدا می‌شوند از سشوار صنعتی استفاده می‌کنند. هیتر صنعتی را سشوار صنعتی نیز می‌نامند. در شکل ۲-۹ نمونه‌ای سشوارهای صنعتی با امکان اتصال نازل‌های مختلف مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۹ نمونه‌ای از سشوارهای صنعتی با امکان اتصال نازل‌های مختلف

پومنان اول: دمونتاژ قطعات SMD

روش استفاده

میزان شدت هوای خروجی از هیتر صنعتی و دمای آن توسط کلیدهای نصب شده روی سشوار تنظیم می شود. با حرکت یکنواخت سشوار و حرارت دادن به قطعه، لحیم پایه ها ذوب شده و قطعه برداشته می شود. از آنجا که در برخی از هیترهای صنعتی، نازل های مختلف وجود ندارد، لازم است روی قطعات و اطراف قطعه مورد نظر چسب نسوز زده شود.

کار عملی ۱



پیاده سازی یک آی سی BGA

هدف: کسب شایستگی در دمونتاژ یک آی سی از برد SMD

مواد، ابزار و تجهیزات: هویه هوای گرم - سشوار صنعتی - پنس - برد اوراقی

مراحل اجرای کار

- ۱ یک آی سی BGA را یک بار توسط هیتر و یک بار توسط سشوار صنعتی دمونتاژ کنید. هر دو حالت را با هم مقایسه نموده و در قالب یک گزارش در کلاس ارائه دهید.

فیلم



فیلم مربوط به هیترهای صنعتی را ببینید.

۶-۲ هیترهای صنعتی

برای جدا کردن قطعات حساس SMD مانند آی سی های کارت گرافیک در لپ تاپ ها یا قطعاتی که روی برد های چند لایه قرار گرفته اند نیاز به دقیق بسیار بالا برای دمونتاژ دارند. برای دمونتاژ این قطعات از هیترهای صنعتی استفاده می شود. در شکل ۲-۱۰، یک نمونه از این نوع هیتر را مشاهده می کنید. این هیتر از قسمت های زیر تشکیل شده است:

دوربین مدار بسته

این دوربین برای نشان دادن قطعه مورد نظر به کار می رود. با استفاده از دوربین مدار بسته می توانید مکان دقیق پایه های قطعات را روی برد مدار چاپی ببینید. در شکل ۲-۱۱ صفحه نمایش (مانیتور) یک نمونه از این نوع دوربین را مشاهده می کنید.




شکل ۲-۱۱ مانیتور و تصویر دوربین مدار بسته




شکل ۲-۱۰ هیتر صنعتی

همچنین هنگام مونتاژ توسط این دستگاه نیز می‌توان با دقت خیلی زیاد چگونگی قرار گرفتن قطعه‌ها و اتصال‌های آنها را مورد بررسی قرار داد، شکل ۲-۱۲.

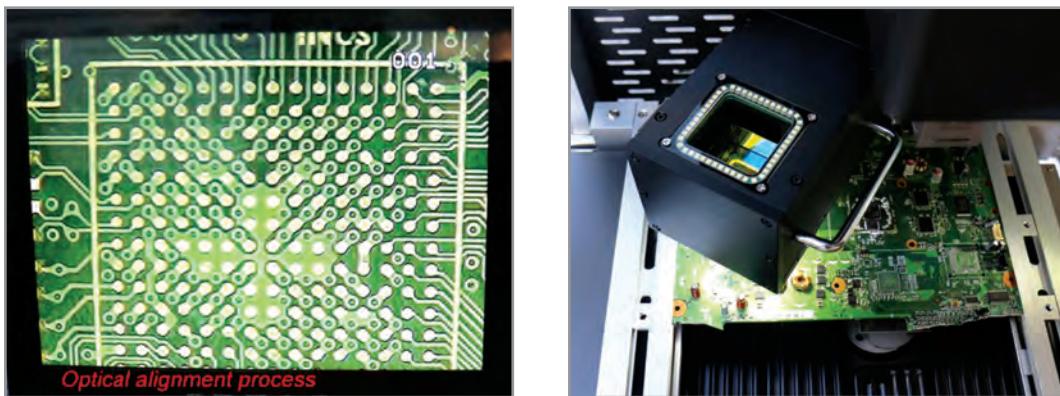

شکل ۲-۱۲ مشاهده وضعیت پایه‌ها

■ **لیزر:** برای نشان دادن و تمرکز دستگاه روی قطعه مورد نظر برای دمونتاژ به کار می‌رود، شکل ۲-۱۳.

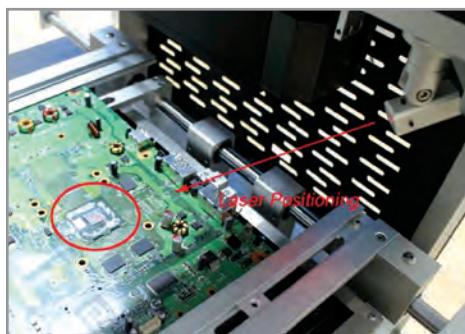

شکل ۲-۱۳ لیزر

■ **هیتر:** قسمت حرارتی برای دمونتاژ قطعات و ذوب لحیم‌ها به کار می‌رود.
 ■ **وکیوم:** برای برداشتن قطعه دمونتاژ شده از روی برد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شکل ۲-۱۴ عمل وکیوم کردن دستگاه برای برداشتن یک قطعه SMD نشان داده شده است.

تهیه فهرست قیمت: ابتدا فهرستی از قطعات، مواد، ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز تهیه کنید. سپس با مراجعه به رسانه‌ها و مراکز مختلف قیمت آنها را استخراج کنید و در جدول ۲-۱ بنویسید. نتیجه را به صورت گروهی به بحث بگذارید.

فعالیت



پودمان اول: دمونتاز قطعات SMD


جدول ١-٢



شكل ٢-١٤ وکیوم هیتر صنعتی

۲-۷ هیترهای مادون قرمز (IR)

این هیترها با تابش اشعه مادون قرمز، قلع پایه‌ها را ذوب می‌کنند. هیترهای مادون قرمز برای جداسازی قطعات خاص مانند آی‌سی‌های BGY و یا BGA به کار می‌رود. در شکل ۲-۱۵ یک هیتر مادون قرمز مشاهده می‌شود.

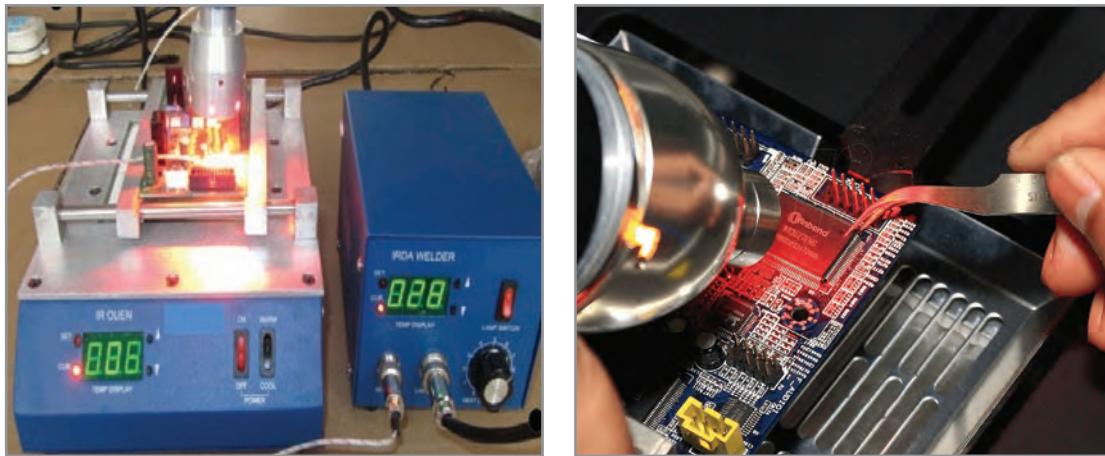

شکل ۲-۱۵ هیتر مادون قرمز (IR)


کار عملی ۲



هدف: کسب شایستگی برای شناختن اجزای یک دستگاه هوای گرم (Heater) مادون قرمز (IR) مادون قرمز (IR) مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، دفترچه راهنمای دستگاه هوای گرم

مراحل اجرای کار

- شکل ۲-۱۶ قسمت‌های مختلف یک هیتر مادون قرمز را نشان می‌دهد. با توجه به دفترچه راهنمای دستگاه که در ادامه آمده است و فیلم نمایش داده شده، نام قسمت‌های مختلف را در کنار شکل ۲-۱۶ مشخص کنید.

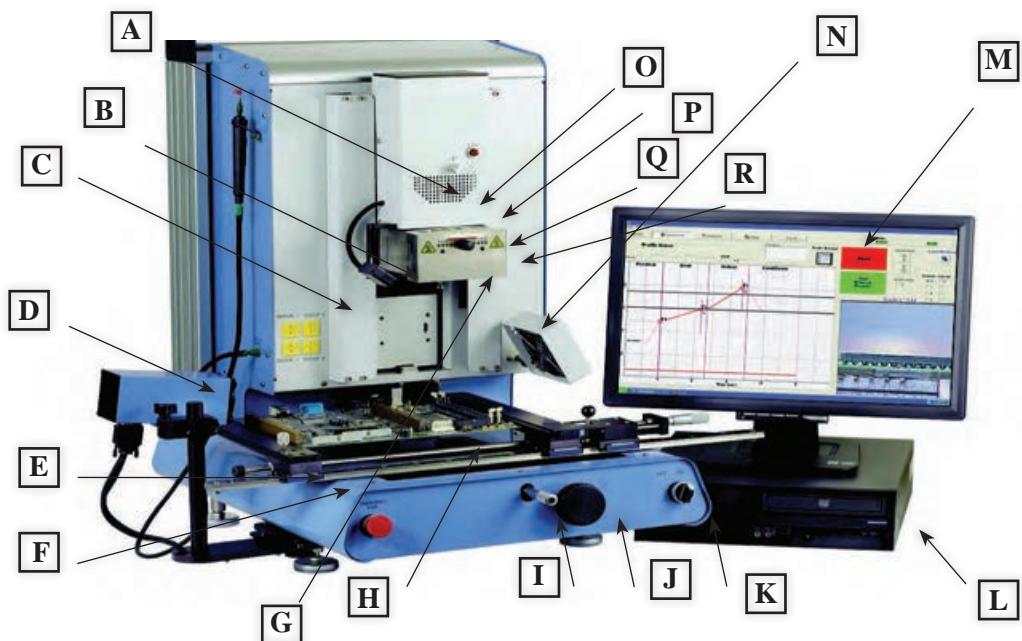

شکل ۲-۱۶ هیتر مادون قرمز IR

یک نمونه راهنمای کاربرد هیتر مادون قرمز به زبان انگلیسی

- A. Reflow Head Contains the top - side heater and moves up and down via an electric motor that is controlled through the software. The reflow head is clutched to control downward force.
- B. IR sensor Used to measure temprature on top of component as the primary means of developing a profile.
- C. Sensor Inputs The sensor inputs are K-type thermo-couples. Measured temperatures are displayed through the PC software in real time for use in making profile graphs.
- D. Sodr-Cam Used for "real-time" viewing of solder ball melting.
- E. Board Holder Fine adjustment of both the X and Y direction is achieved by using the adjusting knobs on the end of the holder for X and on the front of the machine for Y. The right side of the holder is spraing loaded to hold the PCB securely.
- F. Bottom Heater Powerful IR heating source used to provide bottom-side board heating and is adjustable to a height of 1.5".
- G. Emergency Off Switch In case an emergency shut down is necessary, press this button.
- H. Optics Housing Contains the camera and beam splitter (prism). The housing extends and retracts automatically during operation and the lights for the optics will turn on/off automatically when the housing is extended/retracted.
- J. Micrometer Dials Precision "x" and "y" axis board alignment micrometer dials for accurate positioning and aligning of component to PCB.
- K. Bottom Heater Height Adjust Used to adjust the height of the heater with respect to adjustment knob the bottom-side board surface. Can be raised to a maximum of 1.5" height.

L. On/Off Switch	Used to turn the system on or off. when turning off the system, always turn off the PC using the windows interface first. When starting the system, always turn on the IR ۳۰۰۰ before starting the PC software.
M. Keyboard	Used to enter information into software.
N. Mouse	Used to enter information into software.
P. Display Monitor	Display PC software.
Q. Cooling Fan	The component and PCB are cooled by the coling fan, and can be activated automatically after the reflow cycle is compelet or operated manually.
R. Aperture Adjustment knobs	Used to change the size and/or shape of IR pattern to the size of the component being rewoeked.
S. Theta Dial	Enables 360 degree rotation of component for alignment to PCB.
T. IR Heater Indictor	Neon heater lamp indicates topside IR heater activity.

بازدید

جلسه بازدید از یک مرکز که بردهای الکترونیکی با قطعات SMD را تهیه می‌کنند، برنامه‌ریزی شود و از قبل اهداف بازدید برای هنرجویان مشخص شود و از آنان خواسته شود که گزارش نسبتاً جامعی از فرایند تولید مدار چاپی با استفاده از هیتر صنعتی و هیتر مادون قرمز ارائه کنند.

کار عملی ۳



الگوی پرسش عملی دمونتاژ مقاومت

- برد اوراقی را سرویس کنید.
- مقاومت‌های برد را شناسایی کنید.
- هیتر را تنظیم کنید.

- پایه‌های حداقل سه مقاومت را به خمیر فلاکس آغشته کرده و آن را از برد جدا کنید.
- گزارش عملکرد و مشکلات خود را در سه سطر بنویسید.

SMD پویمان اول: دمونتاز قطعات

■ دمونتاز خازن

- برد اوراقی را سرویس کنید.
 - خازن‌های برد را شناسایی کنید.
 - هیتر را تنظیم کنید.
 - پایه‌های حداقل دو نمونه خازن را به خمیر فلاکس آغشته کرده و آن را از برد جدا کنید.
 - گزارش عملکرد و مشکلات خود را در سه سطر بنویسید.
-
-
-

■ دمونتاز آی سی

- برد اوراقی را سرویس کنید.
 - پایه‌های آی سی را به خمیر فلاکس آغشته کنید.
 - هیتر را تنظیم کنید.
 - آی سی را دمونتاز کنید.
 - به کمک وکیوم آی سی را بردارید.
 - گزارش عملکرد و مشکلات خود را در چند سطر بنویسید.
-
-
-
-
-

ارزشیابی شایستگی

شرح کار:

- ۱ انتخاب برد اوراقی با قطعات SMD
- ۲ انتخاب ابزار دمونتاژ مانند هویه هوای گرم
- ۳ مطالعه دفترچه راهنمای عملکرد ابزار و دستگاه دمونتاژ
- ۴ آماده‌سازی ابزار، مواد و دستگاه دمونتاژ قطعات و تنظیمات مربوطه
- ۵ برداشتن قطعات از روی برد
- ۶ انتخاب و آماده‌سازی مواد پاک کننده
- ۷ تمیزکاری برد

استاندارد عملکرد:

پیاده‌سازی از روی برد اوراقی قطعات SMD بر اساس استانداردهای تعریف شده
شاخص‌ها:

- ۱ انتخاب برد اوراقی قطعات SMD و آماده‌سازی ابزار، مواد و دستگاه‌های دمونتاژ (۱۵ دقیقه)
- ۲ برداشتن قطعات از روی برد (حداقل ۵ قطعه متفاوت) (۳۰ دقیقه)
- ۳ تمیزکاری برد دمونتاژ شده (۱۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرطیت: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) عینک، ماسک و مجهر به وسایل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد D80 * H80 cm * L180 مجهر به فیوز حفاظت جان - فرد بالباس کار مجهز به هویه هوای گرم - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - مواد پاک کننده استاندارد ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی لحیم کاری - برد اوراقی قطعات SMD - دفترچه راهنمای دستگاه مورد استفاده - برگه اطلاعاتی قطعات - مواد پاک کننده استاندارد - هویه هوای گرم و کیوم - پنس - فرچه - مسوک



معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	شرح چگونگی انتخاب ابزار و مواد مناسب برای پیاده‌سازی قطعات SMD	۱	
۲	دemonتاژ قطعات SMD از روی برد اوراقی	۲	
۳	تمیز کاری برد براساس استانداردهای تعریف شده	۲	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: ۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای	۲	
	میانگین نمرات	*	

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۲

مونتاژ قطعات SMD

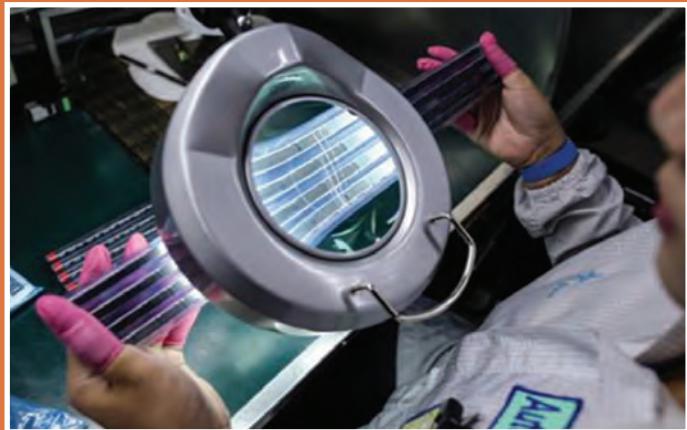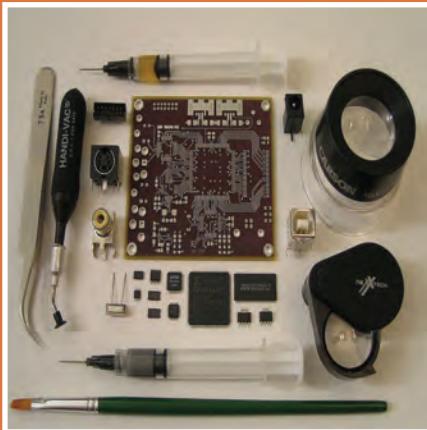

در صنعت الکترونیک قطعات متعددی وجود دارند که با توجه به ویژگی‌های مخصوص خود، به صورت **SMD** ساخته می‌شوند. در این فصل به چگونگی تولید و مونتاژ برد های الکترونیک می‌پردازیم. در فرایند آموزش، ابتدا در مورد انواع روش‌های مونتاژ قطعات نصب سطحی (SMD) توضیح می‌دهیم، سپس تعدادی قطعه SMD را روی یک نمونه برد اوراقی به کمک ابزارهای مونتاژ قطعات SMD نصب می‌کنیم. از آنجا که مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD از ظرافت و دقت خاصی برخوردار است، اغلب برد های SMD فشرده (Compact) توسط ربات های مخصوص که دستگاه «پیک آند پلیس» (Pick and Place) نامیده می‌شود صورت می‌گیرد. مفهوم لغتی این دستگاه بردار و بگذار است. با توجه به اینکه تهیه این دستگاه در هنرستان ها امکان پذیر نیست لازم است دانش و مهارت خود را از طریق مشاهده فیلم، بازدید و دوره های کارآموزی در کارخانه های مرتبط ارتقا دهید. یادآوری می شود که امکان مونتاژ قطعات SMD با ابعاد میلی متر با استفاده از ابزارهای خاص مانند Loop امکان پذیر است.

واحد یادگیری ۳

نصب قطعات SMD

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- چگونه می‌توانیم قطعات SMD را مونتاژ کنیم؟
- اتصال یک قطعه SMD بعد از مونتاژ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
- برای مونتاژ قطعات SMD از چه موادی استفاده می‌شود؟
- برای مونتاژ قطعات SMD چه روش‌هایی وجود دارد؟
- برای مونتاژ قطعات SMD از چه ابزارها و تجهیزاتی استفاده می‌شود؟
- مونتاژ قطعات الکترونیکی SMD با مونتاژ قطعات مجزا (discrete) چه تفاوت‌هایی دارد؟
- چرا تقریباً در همه دستگاه‌های الکترونیکی به روز از قطعات SMD استفاده شده است؟

پس از اتمام این واحد یادگیری، فراغیرنده باید علاوه بر کسب مهارت در انتخاب روش‌های مونتاژ این نوع قطعات و به کارگیری ابزارهای مورد نیاز، مهارت لازم را در اجرای مونتاژ‌کاری قطعات نصب سطحی کسب کند. یادآور می‌شود که مونتاژ قطعات SMD با سه روش دستی، اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک صورت می‌گیرد. در این واحد یادگیری تأکید بر مونتاژ قطعات به صورت دستی داریم. نکات ایمنی و بهداشت و مهارت‌های غیرفنی مانند مسئولیت‌پذیری، کار گروهی، نظم در کار، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای با توجه به اهمیتی که دارد باید در تمام موارد رعایت شود.

استاندارد عملکرد

نصب قطعات SMD روی برد اوراقی براساس استانداردهای تعریف شده

۱-۳ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

هویه قلمی- هویه هواي گرم- هویه پنسی- خمیر قلع (لحیم)- مایع فلاکس(روغن لحیم)- سیم لحیم- روغن لحیم- قلع کش- پایه هویه- اسفنج مخصوص پاک کننده نوک هویه- فیبر اوراقی SMD- لوازم التحریر- سنبلاده- پنس- دستمال نخی

۲-۳ کارگاههای مونتاژ دستی بردهای الکترونیکی

فیلم مربوط به انواع بردهای SMD را مشاهده کنید.

فیلم



پرسش



دو مورد از مزایای استفاده از قطعات SMD را نام ببرید.

در این کارگاهها تمام کارها توسط اپراتور و به صورت دستی انجام می‌شود. شخصی که در این نوع کارگاهها کار می‌کند را مونتاژ کار قطعات الکترونیکی می‌نامند. در فرایند مونتاژ، قطعات را به صورت دستی روی برد می‌گذارند و عمل لحیم کاری را با هویه یا هویه هواي گرم (داغ) به صورت دستی انجام می‌دهند. شکل ۱-۳ یک نمونه مونتاژ دستی قطعات الکترونیکی را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱ کارگاه مونتاژ دستی قطعات الکترونیکی

در شکل ۳-۲ نمونه دیگری از مونتاژ دستی برد الکترونیکی تلفیقی TH و SMD را ملاحظه می‌کنید.



شکل ۳-۲ مونتاژ دستی بردهای الکترونیکی

لحیم کاری دستی قطعات SMD را با دو روش استفاده از هویه معمولی و هویه هوای گرم و خمیر قلع انجام می‌دهند، شکل ۳-۳ تصویر یک نمونه مونتاژ دستی قطعات SMD را نشان می‌دهد.

■ لحیم کاری قطعات SMD با استفاده از هویه


فیلم

فیلم لحیم کاری قطعات SMD با استفاده از هویه را ببینید.



در این روش ابتدا سطوح مورد نظر را به فلاکس یا روغن لحیم آغشته می‌کنند. سپس لایه‌ای از قلع، یا خمیر قلع روی آن می‌گذارند. سپس قطعه را در محل مربوطه قرار می‌دهند در انتهای به وسیله هویه مخصوص SMD و لحیم یا خمیر لحیم پایه‌ها را قلع اندواد می‌کنند. محل قرار گرفتن پایه‌های قطعات باید یکنواخت و بدون اتصال به یکدیگر باشد و حالت برجسته و براق پیدا کند. در روش دیگر اجرا، محل قرار گرفتن قطعات روی برد مدار چاپی را هم قلع اندواد می‌کنند سپس قطعه را روی برد می‌گذارند و عمل لحیم کاری را انجام می‌دهند. مراحل اجرای کار به شرح زیر است:


آغشته کردن محل لحیم کاری به ماده فلاکس یا روغن لحیم شکل ۳-۴.

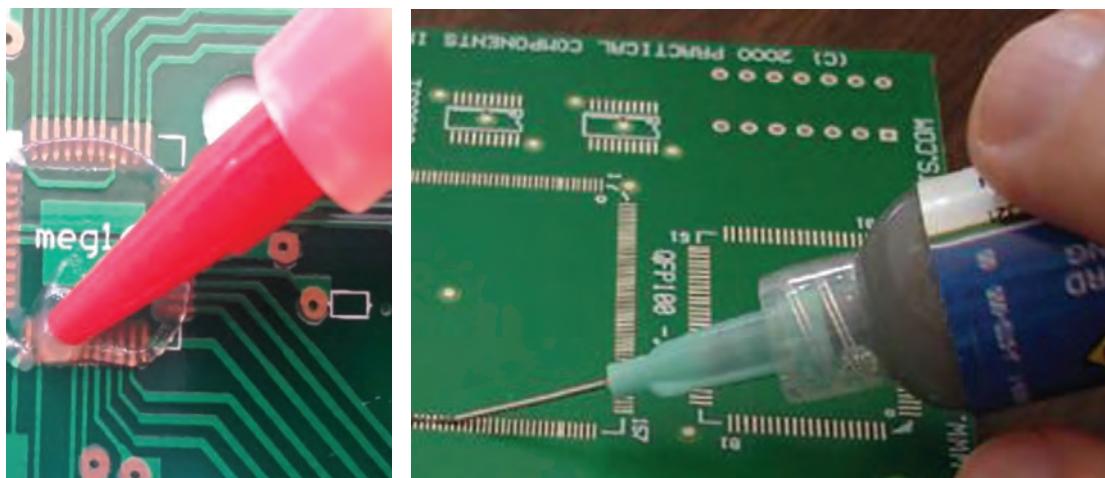

شکل ۳-۴ اضافه کردن مایع فلاکس در محل قرار گیری قطعه

قلع اندواد کردن محل پایه‌ها با استفاده از هویه، لحیم مفتولی یا خمیر قلع (لحیم)، شکل ۳-۵
 به وسیله حلal مناسب پاک کننده، مانند بنزین، الکل، تینر یا اسپری‌های مخصوص پاک کردن برد،

پودمان دوم: نصب قطعات SMD

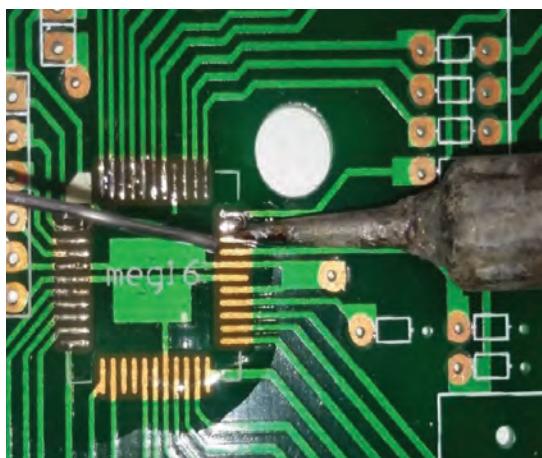

شکل ۳-۵ قلع اندواد کردن محل پایه ها با هویه و سیم لحیم



شکل ۳-۶ پاک کردن سطح زیر قطعه به کمک ابرهای اسفنجی

محل قطعه و اطراف آن را با مسوک شست و شو دهید. سپس قبل از اینکه حلال تبخیر شود از ابرهای اسفنجی استفاده کنید و آن را با فشار زیاد روی سطح برد بکشید تا سطح لحیم کاری شده از روغن لحیم و ذرات ریز پاک شود، شکل ۳-۶.

با کمک پنس، قطعه یا IC مورد نظر را در محل خود تنظیم کنید.
 در فرایند لحیم کاری ابتدا یک یا دو پایه قطعه را با استفاده از هویه در محل خود کمی فشار دهید تا در قلع ذوب شده و آی سی در محل خود محکم شود.

بعد از بازبینی و کسب اطمینان از اینکه IC در محل صحیح خود قرار دارد، سایر پایه ها را به همین ترتیب لحیم کنید.

صحت تنظیم دقیق در محل نصب قطعه بسیار مهم است و معمولاً اگر در مرحله ای که یک یا دو پایه را محکم می کنید قطعه به درستی تنظیم نشده باشد می توانید با استفاده از قلع با قطر کم دوباره لحیم کاری کنید.

اگر احتمالاً دو پایه به صورت ناخواسته به هم بچسبند، به کمک قلع کش مناسب می توانید لحیم های اضافی را بردارید. همچنین با استفاده از فتیله لحیم آغشته به روغن لحیم و هویه، می توانید لحیم های اضافی را از بین دو پایه بردارید.

فیلم مربوط به مونتاژ کاری قطعات SMD به وسیله هویه را مشاهده کنید.

فیلم



کار عملی ۱



مونتاژ تعدادی مقاومت SMD بر روی برد

هدف: کسب مهارت در مونتاژ قطعات SMD با استفاده از هویه قلمی.

مواد، ابزار و تجهیزات: فیبر اوراقی، مفتول لحیم، سنباده نرم، پایه هویه، هویه قلمی و اسفنج مخصوص پاک کردن نوک هویه، مایع فلاکس، مقاومت های SMD استاندارد ۱۲۰۶، ابر اسفنجی، مسوک، تینر یا حلal مخصوص پاک کردن برد، قلع کش، سیم قلع کش، فتیله لحیم، دستمال نخی



در این مرحله لازم است از بُرد اوراقی فعالیت عملی فصل قبل، یعنی دمونتاژ قطعات SMD استفاده کنید.

از آنجا که در فصل قبل با تجهیزات مربوط به لحیم کاری آشنا شده اید، با نکات ایمنی و بهداشتی مربوط به آن نیز آشنا هستید. لذا ضرورت دارد کلیه موارد ایمنی و بهداشتی را به طور کامل رعایت کنید.

مراحل اجرای کار:

- ۱ ابزار مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲ برای لحیم کاری با استفاده از هویه قلمی و از سیم لحیم با قطر کم استفاده کنید.
- ۳ برچسب روی قرقه سیم لحیم را بررسی کنید و مشخصات آن را بنویسید.

- ۴ دستگاه هویه قلمی را بررسی کنید و از سالم بودن آن مطمئن شوید.
- ۵ تعدادی مقاومت SMD با استاندارد ۱۲۰۶ را در اختیار بگیرید.
- ۶ ابعاد مقاومت‌های SMD را اندازه گیری کنید و مشخصات فنی آنها را در جدول ۳-۱ بنویسید.

جدول ۳-۱

استاندارد	عرض	طول	ردیف
			R۱
			R۲
			R۳
			R۴

۷ یک قطعه برد اوراقی مدار الکترونیکی که در کار عملی فصل اول تعدادی از مقاومت‌های آن را دمونتاژ کرده‌اید در اختیار بگیرید و آن را مورد بازبینی قرار دهید و استاندارد مقاومت‌هایی که دمونتاژ شده‌اند را شناسایی کنید.

- ۸ تعدادی از مقاومت‌ها را در محل‌های مناسب مونتاژ کنید. برای مونتاژ به ترتیب زیر عمل کنید.
- ۹ مقداری مایع فلاکس یا روغن لحیم در محل‌های مورد نظر قرار دهید.
- ۱۰ با استفاده از هویه قلمی مخصوص قطعات SMD مقداری لحیم رادر محل‌های مورد نظر قرار دهید و پایه‌ها را با هویه قلع‌اندو德 کنید.
- ۱۱ با استفاده از تینر یا حلال مخصوص پاک کردن برد، محل قطعه و اطراف آن را با مسوک شست و شو دهید، سپس به وسیله ابر اسفنجی مخصوص قبل از اینکه حلال تبخیر شود با فشار زیاد روی سطح برد بکشید تا سطح از روغن لحیم و ذرات ریز پاک شود.

پودمان دوم: نصب قطعات SMD

☒ به کمک پنس مقاومت یا قطعه مورد نظر را در محل خود تنظیم کنید و با هویه در محل خود لحیم کنید. اگر احتمالاً دو پایه به صورت ناخواسته به هم بچسبند به کمک قلع کش مناسب می‌توانید لحیم‌های اضافی را بردارید. همچنین با استفاده از فتیله لحیم آغشته به روغن لحیم و هویه می‌توانید لحیم‌های اضافی را بردارید.

- ❾ با قلع کش و فتیله لحیم برای برداشتن لحیم اضافی تمرین کنید تا سلط کامل را به دست آورید.
- ❿ یک قطعه مقاومت SMD را طبق استانداردهای تعریف شده روی برد لحیم کنید.
- ⓫ تمام مراحل فوق را برای مقاومت‌های دیگر نیز تکرار کنید.
- ⓬ گزارش کوتاهی از مونتاژ مقاومت‌های SMD به کمک هویه را بنویسید.

فیلم



فیلم مربوط به مونتاژ کاری قطعات SMD به کمک هویه هوای گرم و خمیر قلع را مشاهده کنید.

۳-۲- لحیم کاری با استفاده از خمیر لحیم و هویه هوای گرم

در این روش به جای قلع مفتولی از خمیر قلع و به جای هویه از هوای گرم استفاده می‌شود. خمیر لحیم ترکیبی از قلع و مایع روغن لحیم (فللاکس) است که با گرم کردن آن مایع روغن لحیم (فللاکس) تبخیر شده و قلع باقی می‌ماند. در واقع روغن لحیم سطح کار را تمیز و عملیات لحیم کاری را آسان می‌کند. شکل ۳-۷ نمونه‌ای از روغن مخصوص و شکل ۸-۳ نمونه‌ای از خمیر لحیم را نشان می‌دهد.




شکل ۳-۷ روغن فلاکس



شکل ۳-۸ نمونه‌هایی از خمیر لحیم



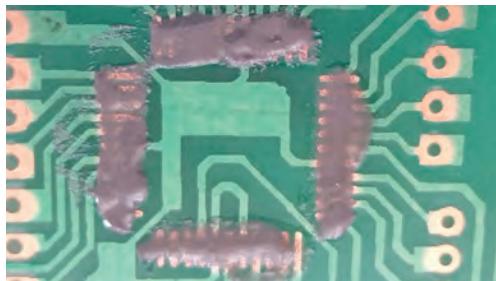


شکل ۳-۹ قرار گرفتن خمیر قلع روی تمامی پدها

■ **مراحل اجرای لحیم کاری با هویه هوای گرم**
برای لحیم کاری با روش هویه هوای گرم باید ابتدا سطح برد را به وسیله مواد پاک کننده تمیز کنید، سپس لایه‌ای نازک از خمیر لحیم روی تمامی پدها قرار دهید. ضخامت این لایه باید در حدی باشد که بتوانید سطح PCB و پدها را ببینید، شکل ۳-۹. این مرحله را اندود کردن برد با خمیر لحیم می‌نامند.

الخمیر لحیم یک ماده سمی است، مراقب باشید که این خمیر با پوست شما تماس پیدا نکند. در صورت تماس احتمالی و ناخواسته بلافاصله محل آلوده شده را با آب و صابون بشویید. بعد از اتمام کار حتماً دست و صورت خود را کاملاً شست و شو دهید.

نکته‌ایمنی

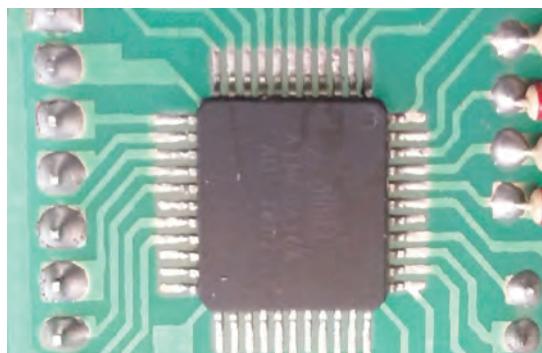

شکل ۳-۱۰ قرار دادن قطعه در محل خود

بعد از مرحله تمیز کاری و اضافه کردن خمیر لحیم قطعه را به کمک پنس در مکان خود به گونه‌ای قرار دهید که هر پایه بر روی پد مخصوص خود قرار گیرد. قطعه را باید نگه دارید تا در اثر جریان هوای گرم جایه‌جا نشود، توجه داشته باشید که پنس در لحیم کاری و هوادهی بسیار داغ خواهد شد. بنابراین باید از پنسی استفاده کنید که دستگیره غیر فلزی داشته باشد.

☒ نازل هویه را در فاصله ۸ سانتی‌متری از قطعه به

مدت ۲۰ تا ۴۰ ثانیه نگه دارید تا هوادهی انجام شود. در اثر هوای گرم خمیر کاملاً ذوب می‌شود. پس از اطمینان از اینکه قطعه دقیقاً در محل خود قرار دارد، نازل را به تدریج دور کنید. قطعه را آنقدر نگه دارید تا محل اتصال‌های لحیم کاری شده، خنک و محکم شود، شکل ۳-۱۰.

☒ پس از اتمام لحیم کاری محل‌های اتصال را بازرسی کنید. در این بازبینی لازم است تمام پدها با دقیق بررسی شود. پایه‌ها باید محکم لحیم شده باشند و نباید قلع اضافی سبب اتصال دو پایه به هم شود. در صورت وجود قلع اضافی به کمک قلع کش و فتیله لحیم قلع اضافی را بردارید.

چه روش‌ها و ابزارهایی برای مونتاژ قطعات SMD وجود دارد؟ در مورد آنها جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

بارش فکری





پودمان دوم: نصب قطعات SMD

مونتاژ تعدادی مقاومت SMD بر روی برد اوراقی با استفاده از خمیر لحیم و هویه هوای گرم

هدف: کسب مهارت مونتاژ قطعات SMD با استفاده از هویه هوای گرم و خمیر لحیم.

مواد، ابزار و تجهیزات: فیبر اوراقی، خمیر لحیم، هویه هوای گرم، مایع فلاکس، مقاومت‌های SMD استاندارد ۱۲۰۶، ابر اسفنجی، مسوک، تینر یا حلال مخصوص پاک کردن برد، قلع کش، سیم قلع کش، پنس با دسته پلاستیکی و دستمال نخی

مراحل اجرای کار:

- ۱ ابزار مورد نیاز را انتخاب و آماده کنید.
- ۲ برچسب روی خمیر لحیم را بررسی کنید و مشخصات آن را بنویسید.
- ۳ راهنمای کاربرد هویه هوای گرم را مطالعه کرده و مشخصات فنی آن را به طور خلاصه بنویسید.

۴ تعدادی مقاومت SMD با استاندارد ۱۲۰۶ را در اختیار بگیرید.

۵ ابعاد و مشخصات مقاومت‌های SMD را بررسی کنید و استاندارد هر کدام را بنویسید.

۶ برد اوراقی مدار الکترونیکی که قبلًا با آن کار کرده بودید را مورد بازیبینی قرار دهید و استاندارد مقاومت‌هایی که دمونتاژ شده را مشخص نمایید.

۷ تعدادی از مقاومت‌ها را در محل‌های مناسب مونتاژ کنید. برای مونتاژ به ترتیب زیر عمل کنید.
✓ ابتدا سطح برد را به وسیله مواد پاک‌کننده تمیز کنید.

✓ لایه‌ای نازک از خمیر لحیم روی تمامی پدهای محل‌هایی که قرار است لحیم کاری شود قرار دهید.

✓ ضخامت این لایه باید به اندازه‌ای باشد که بتوانید سطح مسی PCB و پدها را ببینید.

✓ قطعه را به کمک پنس در محل خود قرار دهید و محکم نگه دارید.

✓ نازل هویه را در فاصله ۸ سانتی‌متری از قطعه به مدت ۲۰ تا ۴۰ ثانیه بگیرید. تا خمیر لحیم کاملاً ذوب شود پس از اطمینان از اینکه قطعه دقیقاً در محل خود قرار دارد نازل را به تدریج دور کنید.

✓ اگر احتمالاً دو پایه به صورت ناخواسته در اثر خمیر اضافی به هم چسبیده‌اند با قلع کش مناسب یا فتیله لحیم، لحیم اضافی را بردارید تا اتصال بر طرف شود.

۸ تمام مراحل فوق را برای مقاومتهای دیگر نیز تکرار کنید.

۹ گزارش کوتاهی از مونتاژ مقاومت‌های SMD به کمک هویه هوای گرم و خمیر لحیم را بنویسید.

۴-۳- دستگاه‌های مونتاژ تمام خودکار (اتوماتیک)

در این روش تمام فرایند مونتاژ به صورت خودکار توسط ماشین انجام می‌شود. در این فرایند فایل مدار طراحی شده با نرم‌افزارهای روی کامپیوتر دستگاه تمام اتوماتیک بارگذاری می‌شود، شکل ۳-۱۱. برد مدار چاپی نیز با توجه به راهنمای استفاده از دستگاه در محل مخصوص قرار می‌گیرد. قطعات که قسمت عمده آن نوع SMD است از طریق درگاه‌های تغذیه قطعه روی دستگاه قرار می‌گیرند. قطعات معمولاً روی لایه‌های مقوا یا کاغذ به شکل نواری نصب شده و به صورت حلقه (رول) بسته‌بندی شده‌اند. این رول‌ها در محل‌های مخصوص روی دستگاه قرار می‌گیرد. برد مدار چاپی که روی یک نقاله قرار گرفته است وارد قسمت پرینتر خمیر لحیم می‌شود. دستگاه ابتدا خمیر لحیم را در محل‌های مسی مدار، چاپ می‌کند سپس برد روی نقاله حرکت کرده و وارد قسمت قطعه‌گذاری (pick and place) می‌شود. در این قسمت قطعات SMD به وسیله ربات از روی نوارهای قطعات برداشته می‌شود و در محل صحیح خود قرار می‌گیرد و پس از نصب کامل قطعات، نقاله برد را به سمت کوره دستگاه می‌برد. در کوره خمیر لحیم ذوب شده و عمل لحیم‌کاری صورت می‌گیرد و پس از اتمام کار برد به آرامی به بیرون هدایت می‌شود.

فیلم



فیلم مربوط به دستگاه مونتاژ تمام اتوماتیک قطعات SMD را مشاهده کنید.

تحقیق
کنید



آیا دستگاه‌های کوچک تمام خودکار برای اجرای لحیم‌کاری وجود دارد؟ با مراجعه به رسانه‌های مختلف اطلاعات مورد نیاز را استخراج و به کارگاه ارائه دهید.



شکل ۳-۱۱ دستگاه تمام خودکار مونتاژ قطعات SMD

۳-۵ کارگاههای مونتاژ نیمه اتوماتیک

در این کارگاه‌ها قسمت اعظم فرایند عملیات به صورت دستی اما با کمک برخی ماشین‌آلات صورت می‌گیرد. معمولاً بردۀای تولیدی در این کارگاه‌ها دارای ترکیبی از قطعات SMD و TH هستند. مراحل مونتاژ یک مدار الکترونیکی در کارگاه‌های نیمه اتوماتیک به شرح زیر است:

- اندواد کردن برد با خمیر لحیم
- قطعه‌گذاری قطعات SMD
- ذوب خمیر لحیم و لحیم‌کاری قطعات SMD
- مونتاژ دستی قطعات TH
- کنترل کیفی یا QC

فیلم مربوط به خمیر اندواد کردن برد مدار چاپی را ببینید.

فیلم



■ مرحله اول اندواد کردن برد با خمیر لحیم:

برای مونتاژ قطعات SMD باید با خمیر لحیم، برد را خمیر اندواد کنید. خمیر لحیم به رنگ خاکستری است. این خمیر باید قبل از قطعه‌گذاری روی تمام پدۀایی که قطعه سوار می‌شود قرار گیرد. خمیر اندواد کردن برد مدار چاپی به دو صورت انجام می‌شود.

با استفاده از شابلون

روش شابلون شبیه چاپ سیلک است. در این روش از یک شابلون فلزی استفاده می‌شود. روی شابلون، محل پایه قطعاتی که باید مونتاژ شود برش خورده است. پس از ثابت کردن شابلون روی PCB شکل ۳-۱۲ خمیر لحیم را روی آن قرار می‌دهند و تمام منافذ و حفره‌هایی که مشخص کننده محل پایه‌ها است را با خمیر لحیم پر می‌کنند. به این عمل خمیراندواد کردن می‌گویند.

در مورد انواع روش‌های ساخت شابلون تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

تحقیق کنید



شکل ۳-۱۲ خمیر اندواد کردن لحیم به کمک شابلون

با استفاده از دستگاه پرینتر خمیر لحیم: در روش پرینتر خمیر لحیم از یک دستگاه خودکار برای خمیر

اندود کردن برد استفاده می‌شود. در این روش نقشه مدار چاپی به پرینتر بارگذاری می‌شود و پرینتر خمیر لحیم را در محلهای مورد نظر قرار می‌دهد، شکل ۳-۱۳.

مرحله دوم قطعه‌گذاری قطعات SMD:

بعد از اینکه خمیر در محلهای مناسب قرار گرفت، قطعه‌گذاری می‌کنیم. قطعه‌گذاری کاری بسیار ساده ولی بسیار حساس است. به دو روش می‌توانیم قطعه‌گذاری قطعات SMD را انجام دهیم.



شکل ۳-۱۳ دستگاه پرینتر خمیر لحیم


در روش اول قطعات SMD را با دست و با استفاده از یک پنس با دقیقیت در محلهای خود چیدمان می‌کنیم.

فیلم مربوط به قطعه‌گذاری دستی روی برد را ببینید.

فیلم



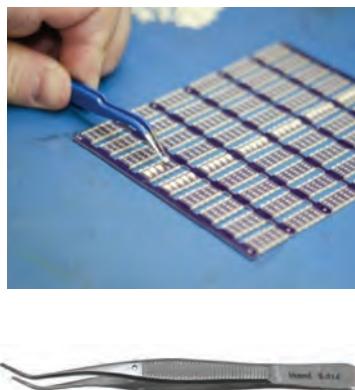برای انجام این کار دو نوع پنس وجود دارد. یکی پنس معمولی است که قطعه توسط آن برداشته می‌شود و بدون اعمال حرارت در محل خود قرار می‌گیرد. پس از استقرار همه قطعات، برد را در داخل کوره قرار می‌دهند. دومین نوع هویه پنسی است که علاوه بر نگه داشتن قطعه، بعد از جاگذاری می‌تواند با اعمال حرارت عمل لحیم کاری را نیز انجام دهد. در شکل ۳-۱۴ پنس معمولی و هویه پنسی نشان داده شده است.



ب) چند نمونه پنس معمولی




الف) هویه پنسی

شکل ۳-۱۴ استفاده از پنس برای قطعه‌گذاری دستی

پودمان دوم: نصب قطعات SMD



شکل ۳-۱۵ پنس قابل اتصال به مولتی متر

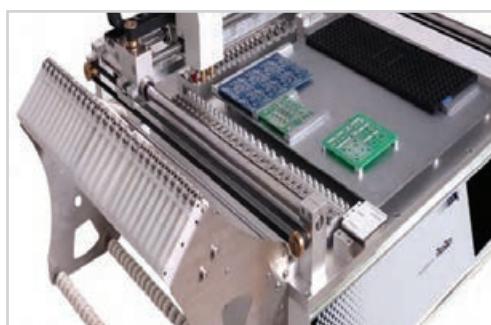

شکل ۳-۱۶ نمونه‌هایی از دستگاه Pick And Place

در شکل ۳-۱۵ یک نمونه پنس را مشاهده می کنید که با اتصال به قطعه SMD و دستگاه مولتی متر، می تواند کمیت های مربوط به قطعه SMD را اندازه بگیرد. با مراجعه به منابع معتبر بررسی کنید آیا مولتی متر پنسی وجود دارد؟ نتیجه را در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

جست و جو
کنید



توجه داشته باشید که در بردهای الکترونیکی بزرگ، به خاطر تکراری بودن و خسته شدن از فرایند مونتاژ، بهتر است برای تولید انبوه بردها از روش جایگذاری به کمک دستگاه خودکار Pick And Place استفاده کرد.

✓ دستگاه خودکار Pick And Place: این دستگاه در واقع یک ربات است که با استفاده از مکش هوا قطعات را بر می دارد و در جای خود قرار می دهد. برای راهاندازی اولیه دستگاه باید راهنمای کاربرد دستگاه را با دقت مطالعه کرد و فرایند تنظیمات آن را در طی یک دوره کارآموزی کوتاه مدت فرا گرفت تا برنامه ریزی دستگاه و اجرای تنظیمات اولیه، جایگذاری و محکم کردن برد PCB و قرار دادن رول های قطعات برد در محل خود با دقت و به ترتیب صحیح انجام شود. بعد از انجام تنظیمهای راهاندازی دستگاهها شما می توانید با سرعت بسیار بالایی شروع به چیدمان قطعات برد با تعداد تولید آن با تیراژ بسیار نمایید. استفاده از دستگاه Pick And Place برای تولید انبوه با صرفه است و برای تولید برد با تعداد کمتر، مثلاً روزی ۲۰ عدد با روش قطعه گذاری دستی مفروض به صرفه تر و سریع تر است. در شکل ۳-۱۶ نمونه هایی از دستگاه پیک آند پلیس را مشاهده می کنید.

فیلم




کارگروهی



فیلم مربوط به نحوه عملکرد دستگاه Pick And Place را مشاهده نمایید.

با هم فکری اعضا گروه خود ، مطالب نوشته شده به زبان اصلی در شکل ۳-۱۷ را که مربوط به عملکرد دستگاه مونتاژ است ، به فارسی ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

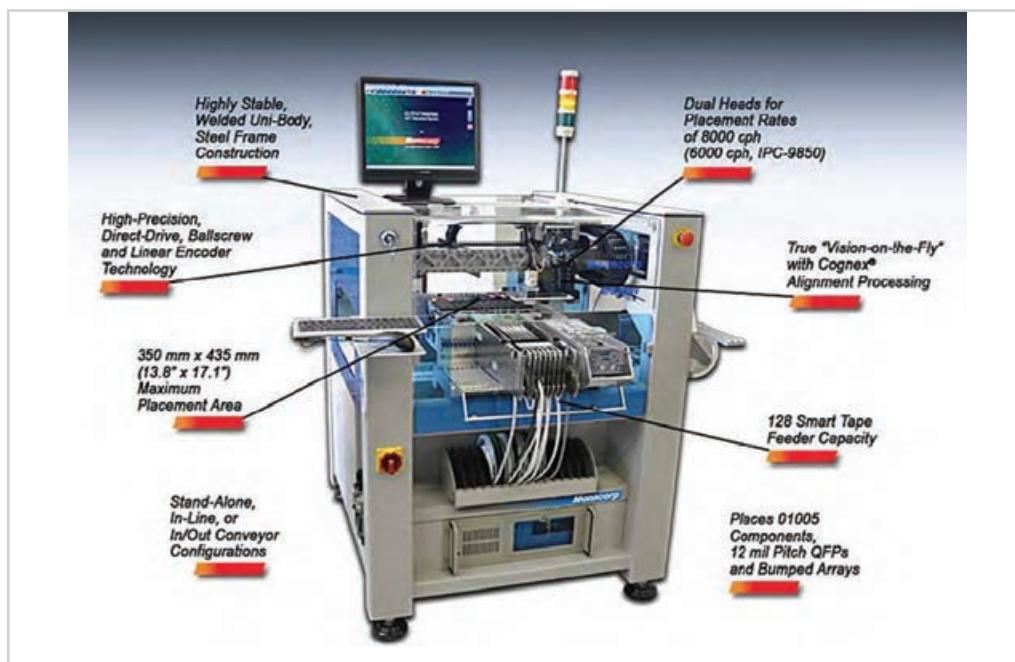

شکل ۳-۱۷ نمونه هایی از دستگاه Pick And Place و اجزای تشکیل دهنده آن

در مورد انواع دستگاه های Pick And Place تحقیق نموده و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

تحقیق کنید



فیلم



فیلم مربوط به کوره ذوب خمیر لحیم را ببینید.

■ مرحله سوم ذوب خمیر لحیم:

بعد از قطعه گذاری به صورت دستی یا به وسیله دستگاه باید خمیر لحیم ذوب شود تا عمل لحیم کاری اتفاق بیفتد. ذوب کردن خمیر لحیم در کوره ذوب لحیم صورت می گیرد. این دستگاه با استفاده از امواج مادون قرمز دمای بردها را تا ۲۵۰ درجه سانتی گراد بالا می برد. پس از ذوب شدن خمیر لحیم دما را به صورت کنترل شده پایین می آورد. واحد کنترل دما در زمان پایین آمدن درجه حرارت، از انبساط ناگهانی و جابه جایی قطعات و ایجاد ترک در محل های لحیم کاری شده جلوگیری می کند. شکل ۳-۱۸ یک نمونه دستگاه کوره ذوب خمیر لحیم را نشان می دهد.

■ SMD پویمان دوم: نصب قطعات



شکل ۳-۱۸ دستگاه کوره ذوب جهت ذوب کردن خمیر لحیم

کوره‌های مادون قرمز در انواع مختلف و با امکانات و توان‌های متفاوت ساخته می‌شود. انتخاب توان کوره با توجه به نیاز و حجم تولید صورت می‌گیرد. پس از سرد شدن کوره برد آماده می‌شود و می‌توانید آن را از کوره خارج کرده و مورد بهره‌برداری قرار دهید. بعضی بردها دو طرفه هستند یعنی در هر دو طرف برد قطعه SMD قرار می‌گیرد. در این موارد ابتدا طرفی را که تعداد قطعات کمتری دارد مونتاژ می‌کنند. سپس طرف دیگر برد را خمیر اندود کنید و مراحل را تکرار نمایید. توصیه می‌شود قبل از اینکه برد را دوباره در کوره قرار دهید طرف اول برد که لحیم کاری شده است را با استفاده از چسب مخصوص بپوشانید. چسب زدن مانع جابه‌جا شدن قطعات در زمان گرم شدن برد می‌شود.

■ مرحله چهارم لحیم کاری قطعات TH:


پس از لحیم شدن قطعات SMD قطعات TH باید به صورت دستی چیدمان شده و به وسیله هویه لحیم کاری شوند، شکل ۳-۱۹. در تولیدات انبوه این نوع بردها از وان قلع برای لحیم کاری قطعات TH نیز می‌توان استفاده کرد.

■ مرحله پنجم آزمایش و کنترل کیفی (QC) برد:

در تولید با حجم بالا برای بازرگانی بردها از دستگاه‌های خودکار استفاده می‌شود. این دستگاه‌ها کیفیت لحیم کاری، اتصالات نابه‌جا و مونتاژ اشتباہ قطعات را به سرعت تشخیص می‌دهند و به کاربر اعلام می‌کنند. یادآوری می‌شود که در تولید با حجم کم، برای QC بردها نیازی به این دستگاه‌ها وجود ندارد، با بازرگانی چشمی و آزمایش تک تک بردها عمل QC صورت می‌گیرد (شکل ۳-۲۰).



شکل ۳-۱۹ لحیم کاری دستی قطعات DIP با هویه و سیم لحیم

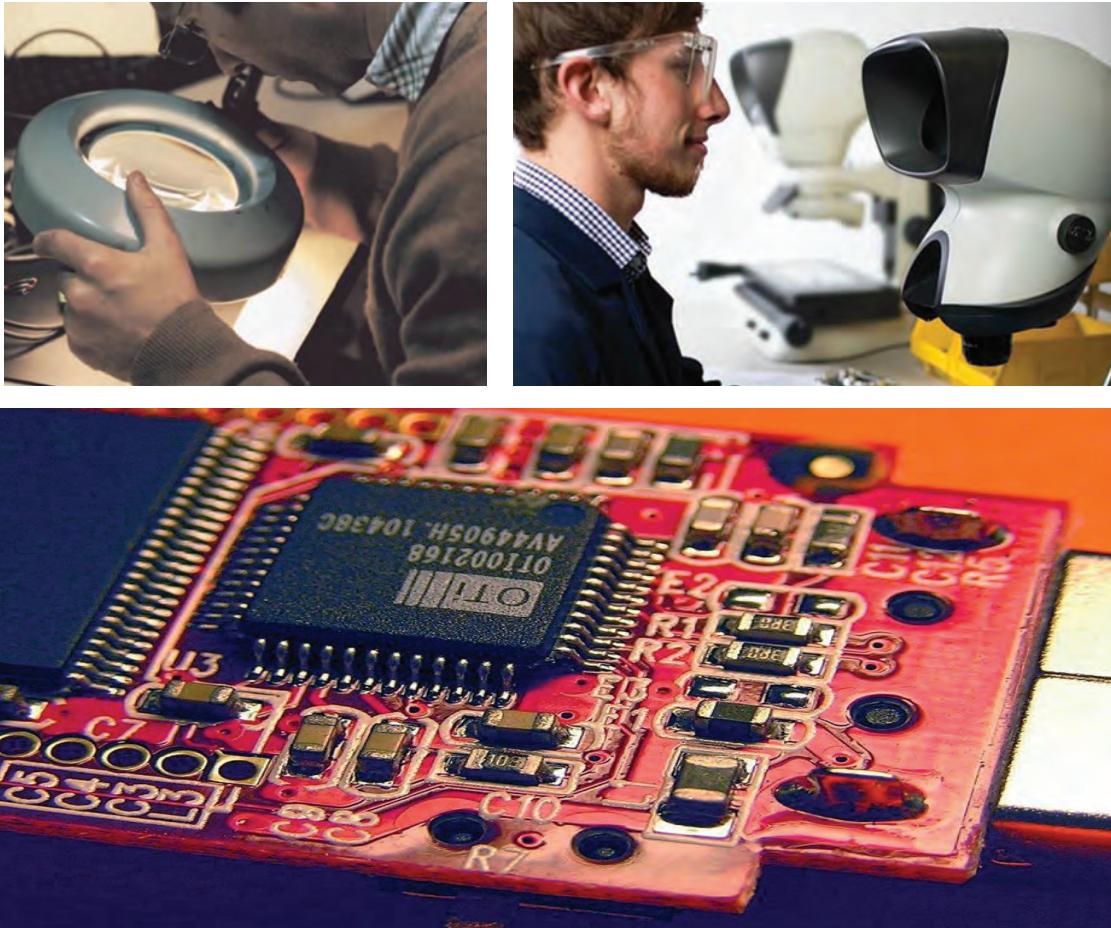

شکل ۳-۲۰ QC از طریق بازرسی چشمی برای قطعات SMD

در مورد نحوه مونتاژ برد های تجهیزات الکترونیکی محیط اطراف خود تحقیق نموده و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت



بازدید: از یک کارگاه مونتاژ خود کار برد های الکترونیکی بازدید کنید و گزارش جامعی از چگونگی تولید برد ارائه دهید.

کار عملی



الگوی پرسشن

- ۱ کدام یک از روش های مونتاژ قطعات SMD نیاز به مفتول لحیم دارد؟
- ۲ سرعت مونتاژ در حجم انبوه قطعات SMD بیشتر است یا قطعات مجزا؟ چرا؟
- ۳ کارگاه های مونتاژ قطعات الکترونیکی به لحاظ تجهیزات به چند دسته تقسیم می شوند؟
- ۴ انواع روش های مونتاژ دستی قطعات SMD را نام ببرید.
- ۵ روش مونتاژ به کمک هویه هوای گرم و خمیر قلع را توضیح دهید.

پویمان دوم: نصب قطعات SMD

۶ دستگاه Pick And Place چه کاری انجام می‌دهد؟ با مراجعه به راهنمای کاربرد، مشخصات نمونه‌ای از آن را بنویسید.

۷ چرا استفاده از دستگاه Pick And Place در بسیاری از مواقع مقرر به صرفه نیست؟

۸ هowie پنسی چه کاربردی دارد؟ با مراجعه به کاتالوگ مشخصات یک نوع هowie پنسی را بنویسید.

الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری:

۱ در کارگاه‌های مونتاژ دستی از کدامیک از ابزارهای زیر استفاده می‌شود؟

(الف) هویه هوای گرم (ب) دستگاه Pick And Place

(ج) کوره لحیم کاری (د) شابلون

۲ در لحیم کاری به کمک هویه هوای گرم از خمیر لحیم استفاده می‌شود.

صحیح غلط

۳ سیم لحیم استفاده شده برای مونتاژ قطعات SMD هیچ فرقی با نوع استفاده شده در مونتاژ قطعات مجزا ندارد.

صحیح غلط

۴ برای پاک کردن روی برد از کدام یک از حلال‌های زیر استفاده می‌شود؟

(الف) اسپری مخصوص پاک کردن برد (ب) الکل

(ج) هر سه مورد

۵ خمیر قلع ترکیبی از و است.

۶ جهت برداشتن قلع اضافی بین پدھای قطعه مونتاژ شده از یا استفاده می‌شود.

۷ کارگاه‌هایی که در آن، قسمت عمدہ‌ای از عملیات مونتاژ به صورت دستی و برخی به کمک ماشین‌آلات

انجام می‌شود را کارگاه‌های گویند.

(الف) دستی (ب) تمام اتوماتیک (ج) نیمه اتوماتیک

۸ در شکل ۳-۲۱ ابزار بازرسی چشمی برای قطعات TH را مشاهده می‌کنید، آیا بزرگ‌نمایی ذره‌بین این

ابزار، برای بازرسی چشمی قطعات SMD مناسب است؟ شرح دهید

۹ ابزارها و دستگاه نشان داده شده در شکل ۳-۲۲ چه نام دارد؟ کاربرد آن را بنویسید



شکل ۳-۲۲



شکل ۳-۲۱

آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

الگوی آزمون ۱: مونتاژ مقاومت‌های SMD روی برد به کمک هویه و سیم لحیم

۱ دو عدد مقاومت SMD که توسط مربی به شما تحویل داده می‌شود را در اختیار بگیرید.

۲ محل مقاومت‌های مورد نظر روی برد اوراقی که توسط مربی مشخص شده است را با استاندارد قطعه مقایسه کنید.

۳ مقاومت‌ها را در محل خود با استفاده از هویه و سیم لحیم مونتاژ کنید.

۴ محل لحیم‌کاری را با حلال‌های مخصوص و ابزار مناسب پاک کنید.

۵ برد را جهت ارزشیابی به مربی خود ارائه دهید.

الگوی آزمون ۲: مونتاژ مقاومت‌های SMD روی برد به کمک هویه هوا گرم

۱ دو عدد مقاومت SMD که توسط مربی مشخص شده است را در اختیار بگیرید.

۲ استاندارد قطعه را با ابعاد محل مشخص شده توسط مربی روی برد اوراقی مقایسه کنید.

۳ محل مورد نظر را با خمیر لحیم، خمیر اندوed کنید.

۴ به کمک پنس و هویه هوا گرم، مقاومت‌ها را روی برد مونتاژ کنید.

۵ محل لحیم‌کاری را با حلال‌های مخصوص و ابزار مناسب پاک کنید.

۶ برد را جهت ارزشیابی به مربی خود ارائه دهید.

ارزشیابی شایستگی

شرح کار:

- ۱ تشریح انواع روش‌های چگونگی مونتاژ قطعات SMD
- ۲ مونتاژ قطعات SMD به صورت استاندارد روی برد اوراقی
- ۳ تمیزکاری برد براساس استانداردهای تعریف شده

استاندارد عملکرد:
شاخص‌ها:

- ۱ انتخاب قطعه مورد نظر و صحت آن (حداقل دو قطعه) (۱۵ دقیقه)
- ۲ تشریح اصطلاحات فنی و نکات مهم از روی برگه اطلاعات (۱۰ دقیقه)
- ۳ انتخاب ابزار مناسب لحیم‌کاری SMD (۷ دقیقه)
- ۴ مونتاژ قطعات بر روی برد با رعایت استاندارد و دقت کافی و استفاده از ابزار خاص لوپ (۲۰ دقیقه)
- ۵ تمیزکاری برد مونتاژ شده (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط : مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ مترمربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی - 22°C (۲۱°C - ۲۲°C) عینک، ماسک و مجهز به وسایل اطفای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد $L180 \times D80 \times H80$ cm مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار مجهز به هویه هوای گرم انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر ابزار عمومی لحیم‌کاری - برد اوراقی قطعات SMD - دفترچه راهنمای دستگاه مورد استفاده - برگه اطلاعاتی قطعات - مواد پاک‌کننده استاندارد - هویه هوای گرم - وکیوم - پنس فرچه - مسوک

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشریح انواع روش‌های چگونگی مونتاژ قطعات SMD	۱	
۲	مونتاژ قطعات SMD به صورت استاندارد روی برد اوراقی	۲	
۳	تمیزکاری برد براساس استانداردهای تعریف شده	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها			
۲- دقت و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر			
۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۳

دیجیتال و کاربرد آن



امروزه واژه دیجیتال را در زندگی روزمره زیاد به کار می‌برند. کلمه دیجیتال یک واژه انگلیسی است. دیجیت (Digit) به معنی رقم و دیجیتال (Digital) به معنی منطق رقمی است. مدارهای دیجیتال را اصطلاحاً مدارهای منطقی می‌گویند. بحث دیجیتال بخش مهمی از علم الکترونیک به شمار می‌رود. اکثر وسائل و امکاناتی که امروزه مورد استفاده ما قرار می‌گیرد دیجیتالی است، استفاده از دوربین دیجیتال، مخابرات و ارتباطات دیجیتال، قفل در دیجیتالی، کتاب و عکس دیجیتالی، کارت‌های شناسایی و اعتباری در بانکداری دیجیتال نشانه‌ای از پیشرفت روش‌ن این علم است. منطق رقمی که سیستم‌های دیجیتالی بر مبنای آن کار می‌کند صفر و یک است. یعنی سیگنال دیجیتال وجود دارد یا وجود ندارد و بین این دو حالت بودن و نبودن، حالت دیگری تعریف نمی‌شود. مدارها و قطعات وسایل الکترونیکی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد، آنالوگ و دیجیتال. دستگاه‌های الکترونیکی ممکن است از یک نوع و یا ترکیبی از این دو نوع باشد. به طور کلی سامانه‌های دیجیتال به دلیل داشتن ویژگی‌های خاص، انعطاف‌پذیرتر و پرکاربردتر از دستگاه‌های آنالوگ هستند. در این پودمان به طور خلاصه به نکات طراحی و عملکرد مدارهای دیجیتالی متداول می‌پردازیم.

واحد یادگیری ۴

کار با دروازه‌های منطقی

آیا تابه حالت فکر کرده‌اید

- در سامانه‌های دیجیتال، اطلاعات چگونه پردازش و نمایش داده می‌شود؟
- سرعت پردازش و انتقال اطلاعات مدارهای دیجیتال بیشتر از سامانه‌های آنالوگ است؟
- کدام سامانه اعداد در مدارهای دیجیتال بیشتر استفاده می‌شود؟
- سطوح منطقی صفر و یک برای بیان متغیرها چگونه تولید می‌شوند؟
- توابع منطقی اصلی در مدارهای دیجیتال چگونه نوشته می‌شوند؟
- چه قطعاتی برای ساخت دروازه‌های منطقی به کار می‌روند؟
- گیت‌های ترکیبی چگونه ساخته می‌شوند؟
- توابع منطقی را به چه دلیل و چگونه ساده می‌کنند؟
- چند روش برای ساده‌سازی توابع منطقی وجود دارد؟
- چگونه می‌توان تابع منطقی را ساده کرد و آن را نمایش داد؟

یک ماشین حساب گویا ترین نمونه سامانه دیجیتال است، نمونه‌های متعدد دیگری از جمله ساعت‌های دیجیتال، نمایشگر چراغ‌های راهنمایی و دستگاه‌های صوتی و تصویری و نوع پیشرفت‌های دیگری مانند رایانه نیز وجود دارند که با یک منطق خاص کار می‌کنند. این منطق معمولاً طبق منطق بولی است که به‌طور مشترک در تمام مدارهای دیجیتالی یافت می‌شود. در سامانه‌های دیجیتال، یک یا چند دروازه منطقی (Logical gate) روی یک یا دو ورودی منطقی عملیات منطقی انجام می‌دهند و در نهایت یک خروجی منطقی را تولید می‌کنند. گیت‌های منطقی از مبنای دودویی یا همان اعداد باینری پیروی می‌کنند. در منطق الکترونیک، هر سطح منطقی نماینده ولتاژ معینی است که این ولتاژ به نوع منطقی که استفاده می‌شود بستگی دارد. توابع منطقی از ترکیب گیت‌های منطقی ساخته می‌شوند که به آنها مدارهای منطقی یا دیجیتالی می‌گویند. برای کاهش حجم مدارهای منطقی، آنها را با چند روش ساده می‌کنند. در این پومنان به اختصار به توصیف دیجیتال، سامانه اعداد و بیان تابع و ساده‌سازی آن می‌پردازیم و مدارهای آن را به صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تجربه می‌کنیم.

استاندارد عملکرد

کار با دروازه‌های منطقی و مدارهای ترکیبی دیجیتالی با رعایت استانداردهای حاکم بر آن

۴-۱ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

لوازم التحریر- رایانه- نرم افزارهای مورد نیاز- بردبرد- دیود نورانی LED- مقاومت‌های 150Ω ، $\frac{1}{4}$ وات- 330Ω ، $\frac{1}{4}$ وات و $10K\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات- سیم‌های بردبرد- میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد- کلید شستی کوچک (SPST Push Button)- کلید یک پل کوچک- برگه اطلاعات آی‌سی‌های دیجیتال- ذره‌بین- آی‌سی‌های ۷۴۰۰، ۷۴۰۲، ۷۴۰۴، ۷۴۰۸، ۷۴۳۲، ۷۴۸۶

۴-۲ سامانه‌های آنالوگ و دیجیتال

به طور کلی همه وسایل الکتریکی و الکترونیکی در قالب سامانه‌های آنالوگ و دیجیتال یا تلفیقی از آنها ساخته می‌شوند.

سامانه آنالوگ: سامانه آنالوگ به سامانه‌ای گفته می‌شود که در آن تغییرات سیگنال به صورت پیوسته است، یعنی اطلاعات در تمامی لحظات وجود دارد. شکل موج‌هایی مانند سینوسی، DC و مثلثی از انواع سیگنال‌های آنالوگ هستند.


سامانه دیجیتال: گروه دیگری از سیگنال‌ها وجود دارند که دارای تغییرات پله‌ای و مجزا هستند. به عبارت دیگر ولتاژ آنها بین دو مقدار حداقل و حداقل تغییر می‌کند. به سامانه‌هایی که با چنین ولتاژ‌هایی کار می‌کنند «سامانه‌های دیجیتال» می‌گویند. از جمله دستگاه‌هایی که با این سامانه دیجیتالی کار می‌کنند می‌توان مرکز تلفن، ماشین حساب و رایانه را نام برد. در شکل ۴-۱ یک نمونه سیگنال دیجیتالی نشان داده شده است.

به کمک مدار داده شده در شکل ۴-۲ و قطع و وصل پی‌درپی کلید و مشاهده نور لامپ یا اندازه‌گیری جریان آن یک سیگنال دیجیتالی به وجود می‌آید، زیرا هنگام قطع و وصل کلید، لامپ دو حالت روشن و خاموش به خود می‌گیرد.

جست و جو
کنید



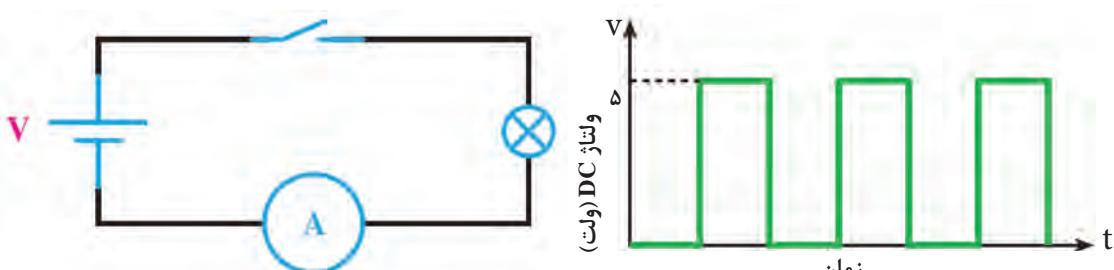در منزل یا هنرستان و محیط کار دستگاه‌هایی را بیابید که فقط دارای سامانه آنالوگ، فقط دارای سامانه دیجیتال یا دارای سامانه تلفیقی آنالوگ و دیجیتال هستند. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.



سیگنال با دو حالت مختلف (۰) و (۵) ولت

شکل ۴-۲

شکل ۴-۱ سیگنال دیجیتال

سامانه‌های اعداد

سامانه اعداد ددهی یا اعشاری که در زندگی روزمره با آن سروکار داریم، برای ماشین‌های محاسبه‌گر الکترونیکی سامانه مناسبی نیست، زیرا در این مدارها تفکیک ده حالت از یکدیگر میسر نیست و میزان اشتباه و خطای افزایش می‌دهد. عناصر نیمه‌هادی مانند دیود و ترانزیستور اجزایی دو حالتی هستند، یعنی می‌توانند دو حالت هدایت جریان (بستن کلید) یا حالت قطع جریان (باز کردن کلید) را داشته باشند. اگر هر وضعیت این اجزا را معادل یک علامت در نظر بگیریم، تنها سامانه اعداد مناسب برای این ماشین‌ها، سامانه اعداد دودویی یا باینری (Binary) است.


سامانه دودویی (Binary): در سامانه اعداد دودویی، از دو نشانه یا رقم «۰» و «۱» استفاده می‌شود. به این سامانه اعداد، سامانه اعداد در پایه «۲» نیز گفته می‌شود. شمارش در پایه ۲ نیز مشابه شمارش در پایه ۱۰ است؛ یعنی، هر رقم ارزش مکانی متناسب با خود را دارد. به هر یک از ارقام باینری «بیت» گفته می‌شود.

۲ ^۶	۲ ^۵	۲ ^۴	۲ ^۳	۲ ^۲	۲ ^۱	۲ ^۰
۶۴	۳۲	۱۶	۸	۴	۲	۱
۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱

شکل ۴-۳

برای مثال، در عدد دودویی ۱۱۰۱۱۰۱ رقم سمت راست کمترین ارزش مکانی و رقم سمت چپ دارای بیشترین ارزش مکانی است. در این مثال کمترین ارزش بیت دارای ارزشی برابر $1 \times 2^0 = 1$ است و با ارزش‌ترین بیت دارای ارزشی برابر $1 \times 2^6 = 64$ است، شکل ۴-۳.

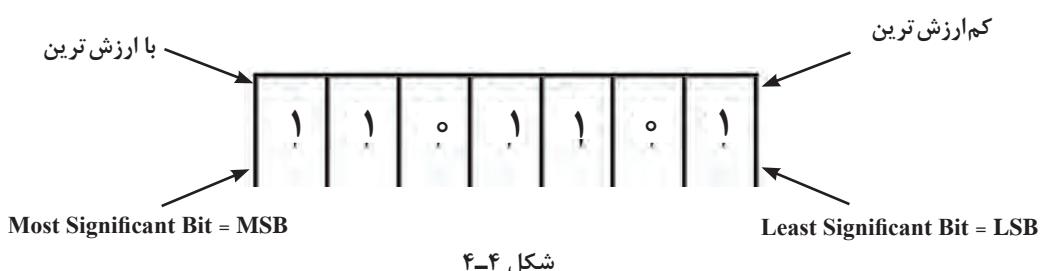ارزش مکانی سایر ارقام این عدد نیز در شکل ۴-۳ و ۴-۴ مشخص شده است.



برای به دست آوردن معادل ددهی هر عدد باینری، کافی است ارزش مکانی ارقام «۱» آن عدد را با هم جمع کنیم. به این ترتیب معادل اعشاری عدد باینری ۱۱۰۱۱۰۱_۲ برابر است با:

$$1101101_2 = (1 \times 2^6) + (1 \times 2^5) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^0)$$


$$= 64 + 32 + 8 + 4 + 1$$

$$= (109)_10$$

یا

$$\begin{array}{r} 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1 \\ \hline 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array} = 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = (101)_1.$$

تبدیل اعداد ددهدی به اعداد دودویی معادل آن: برای تبدیل اعداد ددهدی به اعداد دودویی، از تقسیم‌های متوالی عدد ددهدی بر ۲ استفاده می‌کنیم. به مثال شکل ۴-۵ توجه کنید.

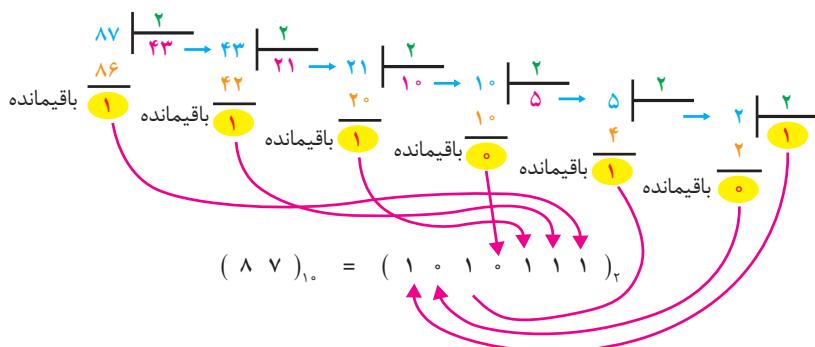

شکل ۴-۵ تبدیل اعداد با مبنای ده به مبنای ۲ با روش تقسیم‌های متوالی

به هریک از ارقام باینری، بیت گفته می‌شود. هر ۸ بیت یک بایت (byte) نام دارد. هر کلمه یا واژه (word) از یک یا چند بایت تشکیل می‌شود.

نکته



عدد $(1010111)_2$ دارای بیت و بایت است.

پرسش



■ **مبنای ۸ (اکتال) و مبنای ۱۶ (هگزادسیمال):** برای مختصرنویسی اعداد باینری معمولاً آنها را در مبنای هشت یا شانزده می‌نویسند. این کار را به دو دلیل انجام می‌دهند؛ نخست آنکه در نوشتن، خواندن یا انتقال زنجیره «۰» و «۱» اعداد باینری احتمال خطای زیاد است. لذا بیان اعداد در مبنای دیگر (با ارقام بیشتر) یک ضرورت است. دلیل دوم این است که باید مبنای عددی را طوری انتخاب کنیم تا تبدیل اعداد باینری به این مبنای بر عکس، خیلی سریع انجام شود. مبنای هشت و مبنای شانزده هر دو دارای این ویژگی هستند. برای نوشتن اعداد در مبنای هشت، از هشت نشانه یا رقم ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و برای نوشتن اعداد در مبنای ۱۶، از شانزده نشانه ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۶ است. در جدول ۴-۱ ارقام یا نشانه‌های مربوط به هریک از مبنایها آورده شده است.

جدول ۴-۱

Numbering System		
System	Base	Digits
Binary	۲	۰ ۱
Octal	۸	۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
Decimal	۱۰	۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹
Hexadecimal	۱۶	۰ ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ A B C D E F

در جدول ۴-۲ اعداد دهدهی ۰ تا ۱۵ در مبنای ۲، مبنای ۸ و مبنای ۱۶ نیز آورده شده است.

جدول ۴-۲


ددهدهی	دو دو بی	هشت هشتی	شانزده شانزدهی
۰	۰۰۰۰	۰	۰
۱	۰۰۰۱	۱	۱
۲	۰۰۱۰	۲	۲
۳	۰۰۱۱	۳	۳
۴	۰۱۰۰	۴	۴
۵	۰۱۰۱	۵	۵
۶	۰۱۱۰	۶	۶
۷	۰۱۱۱	۷	۷
۸	۱۰۰۰	۱۰	۸
۹	۱۰۰۱	۱۱	۹
۱۰	۱۰۱۰	۱۲	A
۱۱	۱۰۱۱	۱۳	B
۱۲	۱۱۰۰	۱۴	C
۱۳	۱۱۰۱	۱۵	D
۱۴	۱۱۱۰	۱۶	E
۱۵	۱۱۱۱	۱۷	F

مثال

عدد دهدهی ۱۱۵ را در مبنای ۲ و مبنای ۸ بنویسید و عدد ۱۷ را در مبنای ۱۶ بنویسید.



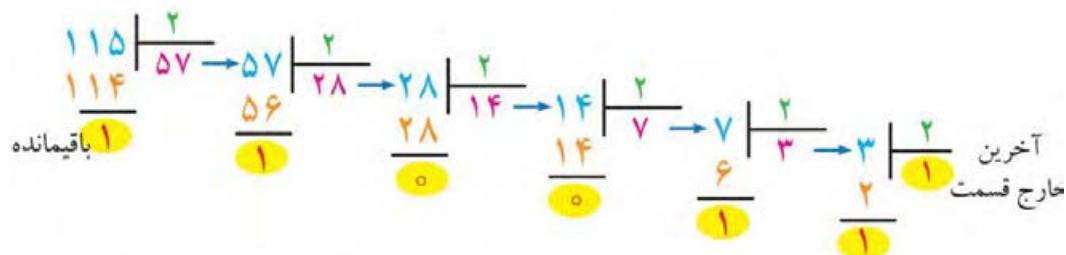حل: الف) تبدیل اعداد دهدهی به دودوبی (مبنای ۱۰ به مبنای ۲) در شکل ۴-۶ آمده است.




$$(1110011)_2 = (115)_{10}$$

شکل ۴-۶ تبدیل اعداد با مبنای ۱۰ به مبنای ۲ با روش تقسیم‌های متوازی

ب) تبدیل اعداد دهدهی به اُكتال (Octal) (مبنای ۱۰ به مبنای ۸) در شکل ۴-۷ آمده است.

پ) تبدیل اعداد دهدهی به هگزا^۱ (Hex) (مبنای ۱۰ به مبنای ۱۶) در شکل ۴-۸ آمده است.

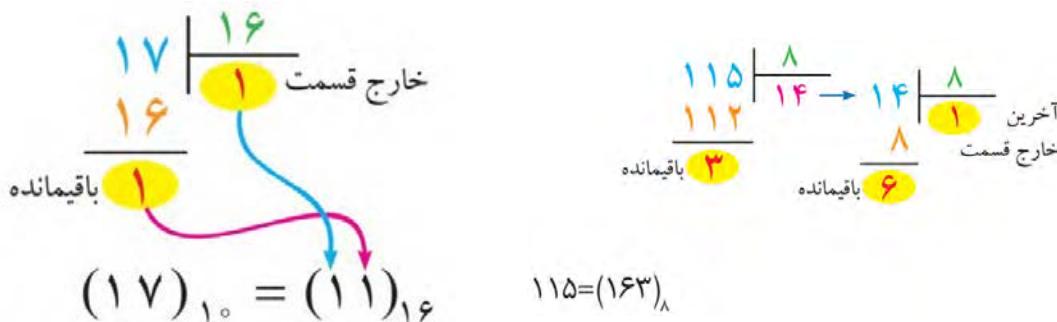

شکل ۴-۷ تبدیل اعداد با مبنای ۱۰ به

مبنای ۸ با روش تقسیم‌های متوازی

شکل ۴-۸ تبدیل اعداد با مبنای ۱۰ به

مبنای ۱۶ با روش تقسیم‌های متوازی

■ **تبدیل اعداد در سامانه‌های مختلف:** برای تبدیل اعداد در مبنای غیر از ۱۰ مانند تبدیل (۲ به ۸)، (۲ به ۱۶) و (۸ به ۱۶) یا برعکس (۸ به ۲)، (۱۶ به ۲) و (۱۶ به ۸) ابتدا باید عدد مورد نظر را به مبنای ده ببریم، سپس با تقسیم‌های متوازی بر مبنای عدد خواسته شده نتیجه را به دست آوریم. روش ساده‌تری نیز برای این تبدیل‌ها وجود دارد که سرعت کار را بالاتر می‌برد. با این روش و از طریق تمرین زیاد به راحتی می‌توانید تبدیل هر عدد را بدون استفاده از محاسبات به دست آورید. در ادامه به تشریح این روش می‌پردازیم.

۱- در برخی کتاب‌ها واژه «هگزا» را به جای هگزادسیمال نیز استفاده می‌کنند.

تبدیل مبنای ۸ به ۲:

برای تبدیل یک عدد اُكتال به عدد باینری معادل آن، باید بهجای هر رقم عدد اُكتال، معادل سه بیتی معادل باینری آن را بنویسیم(شکل ۴-۹).

عدد ۳۲۶۵ در مبنای ۸ را به عدد باینری تبدیل کنید.

مثال



$$3265_8 = 011010110101_2$$

۳	۲	۶	۵
↓	↓	↓	↓
۴ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱	۴ ۲ ۱ ۰ ۱ ۰	۴ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰	۴ ۲ ۱ ۱ ۰ ۱

شکل ۴-۹ تبدیل عدد اُكتال به عدد باینری معادل آن

بزرگترین عدد به کار رفته در سیستم اُكتال عدد ۷ است که در سامانه دودویی به صورت ۱۱۱ درمی‌آید.

نکته مهم



در تبدیل عدد باینری به اُكتال از چه روشی استفاده می‌شود؟ درباره موضوع بحث و در کلاس مطالب را جمع‌بندی کنید.

بارش فکری



در ردیف اول جدول شکل ۴-۱۰ اعداد ۱، ۲، ۴ و ۸ نوشته شده است، این اعداد در چه مبنایی انتخاب شده است؟ نتیجه حاصل را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

بحث کنید



برای تبدیل یک عدد HEX به عدد باینری معادل آن، باید بهجای هر رقم HEX معادل چهار بیت باینری آن را بنویسیم، شکل ۴-۱۰.


تبدیل مبنای ۱۶ به ۲:

عدد DAF₁₆ در مبنای ۱۶ را به عدد باینری تبدیل کنید.

مثال



$$D5F9_{HEX} = 1101011111001_2$$

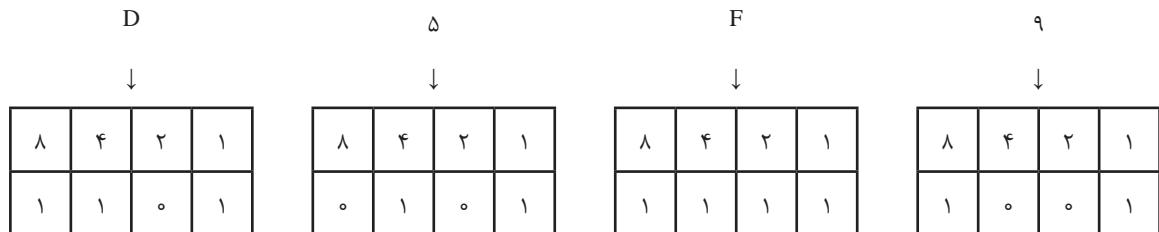

شکل ۴-۱۰ تبدیل یک عدد هگزا دسیمال به باینری

برای تبدیل یک عدد باینری به عدد HEX معادل آن، باید عدد باینری مورد نظر را از سمت راست به گروههای چهارتایی تقسیم کنید، سپس معادل HEX هرگروه را جایگزین نمایید.
مثال: عدد 1101011100110011_2 را به عدد HEX تبدیل کنید.
بر اساس دسته‌بندی انجام شده در شکل ۴-۱۰ تبدیل را انجام می‌دهیم.

$$1010111001110011_2 = AE73_{HEX}$$

یا

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & & & \\ A & E & 7 & 3 & & & \end{array} = (AE73)_{HEX}$$

امروزه اغلب ماشین‌حساب‌ها دارای انواع تبدیل‌های ذکر شده هستند و عملاً نیازی به محاسبه این تبدیل‌ها وجود ندارد. آموزش داده شده به‌منظور درک عمیق‌تر مفاهیم مرتبط با دیجیتال و میکروکنترلر است

نکته مهم



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، حداقل دو نمونه مبدل را بباید و با آن تمرین کنید. نتیجه را در قالب گزارش ارائه دهید.

پژوهش



۵-۶ BCD

بعضی از ماشین‌های محاسبه‌گر الکترونیکی، عملیات ریاضی را در کد BCD (Binary Coded Decimal) انجام می‌دهند.

در کد BCD هر رقم ددهی را با چهار بیت باینری معادل آن نشان می‌دهند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

$$(3)_{10} \rightarrow (11)_2 \rightarrow (0011)_{BCD}$$


$$(9)_{10} \rightarrow (1001)_2 \rightarrow (1001)_{BCD}$$

$$(5)_{10} \rightarrow (101)_2 \rightarrow (0101)_{BCD}$$

جدول ۴-۳ معادل باینری و BCD اعداد یک رقمی

عدد دده‌هی	عدد باینری	BCD
۰	۰	۰۰۰۰
۱	۱	۰۰۰۱
۲	۱۰	۰۰۱۰
۳	۱۱	۰۰۱۱
۴	۱۰۰	۰۱۰۰
۵	۱۰۱	۰۱۰۱
۶	۱۱۰	۰۱۱۰
۷	۱۱۱	۰۱۱۱
۸	۱۰۰۰	۱۰۰۰
۹	۱۰۰۱	۱۰۰۱

تبديل اعداد دده‌هی به معادل BCD آنها از تبدل اعداد دده‌هی به معادل باینری آنها بهمراه ساده‌تر است، زیرا برای این تبدل، دانستن معادل باینری ارقام صفر تا ۹ کفايت می‌کند. توجه داشته باشد که در این روش نمایش اعداد، باید هر رقم دده‌هی را با چهار بیت باینری نمایش دهیم. در جدول ۴-۳ تفاوت نمایش ارقام دده‌هی صفر تا ۹ بهصورت باینری و BCD نشان داده شده است. بر اساس جدول ۴-۳، معادل BCD عدد دده‌هی ۱۷۵۳ در شکل ۴-۱۱ نشان داده شده است.

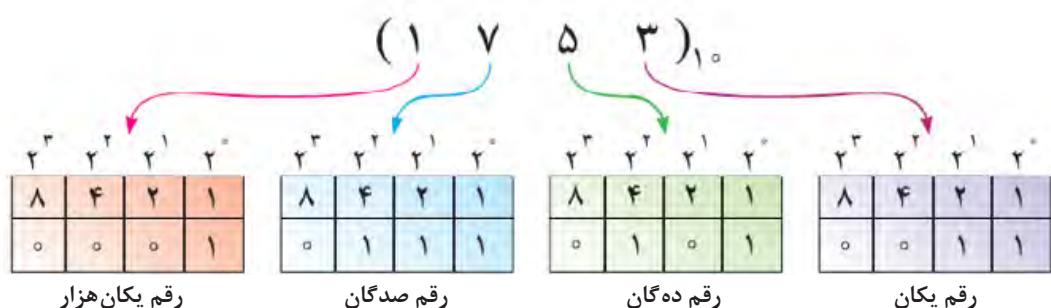

شکل ۴-۱۱ معادل BCD عدد




سیگنال آنالوگ و دیجیتال و سیستم اعداد

هدف: کسب مهارت در تشخیص سیگنال‌های آنالوگ و دیجیتال
مهارت تبدیل سیستم‌های اعداد به یکدیگر


مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - اینترنت - رایانه - نرمافزار مولتی‌سیم یا هر نرمافزار مناسب دیگر - نرمافزار PC Binary Converter یا نرمافزار مشابه - دستگاه ماشین حساب یا ماشین حساب Windows رایانه

مراحل اجرای کار:

- ۱ مدار شکل ۴-۱۲ را در فضای نرمافزاری ببندید.
- ۲ منبع ورودی را سیگنال مربعی با دامنه ۱۲ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز انتخاب کنید. سپس کلید S_۱ را وصل کنید.
- ۳ شکل موج خروجی دو سر خازن را روی صفحه اسیلوسکوپ نرمافزار بهصورت پایدار ظاهر کنید.
- ۴ آیا با مشاهده شکل موج خروجی می‌توان نتیجه گرفت که سیگنال شارژ و دشارژ خازن، یک نوع سیگنال آنالوگ است؟ بله خیر
- ۵ مدار شکل ۴-۱۳ را در محیط نرمافزاری ببندید. سپس کلید S_۲ را وصل کنید.

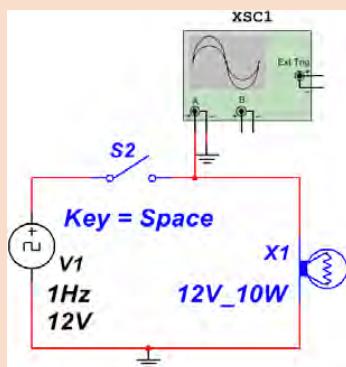

شکل ۴-۱۳

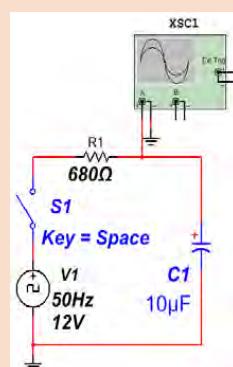

شکل ۴-۱۲

- ۶ شکل موج خروجی را روی صفحه اسیلوسکوپ نرمافزار بهصورت پایدار ظاهر کنید.
- ۷ آیا با مشاهده شکل موج خروجی می‌توان نتیجه گرفت که سیگنال دو سر لامپ یک سیگنال دیجیتال است؟ بله خیر
- ۸ مداری رسم کنید که بتواند باز و بسته بودن یک در را به سطوح منطقی تبدیل کند.

جدول ۴-۴



مبنای ۱۰ (Decimal)	مبنای ۲ (Binary)	مبنای ۸ (Octal)	مبنای ۱۶ (Hexadecimal)
۵			
۱۲			
۱۷			
۳۶			
۷۵			
۱۲۸			
۱۸۰			
۴۸۰			
۵۱۲			

۹ اعداد جدول ۴-۴ را که در سیستم دهدهی (Decimal) هستند، به سیستم‌های باینری، اُكتال و هگزادسیمال تبدیل کنید.

۱۰ با استفاده از نرم‌افزار PC Binary Converter یا نرم‌افزارهای مشابه و دستگاه ماشین حساب، شکل ۴-۱۴ (ماشین حساب Windows) تبدیل مبنای اعداد جدول ۴-۴ را راستی‌آزمایی کنید.

نرم‌افزار PC Binary Converter مبدل سامانه‌های اعداد است. این نرم‌افزار رایگان و قابل بارگیری از اینترنت است. قابلیت‌های دیگر این نرم‌افزار را مشخص کنید و نتایج را به‌طور خلاصه بنویسید.

نکته

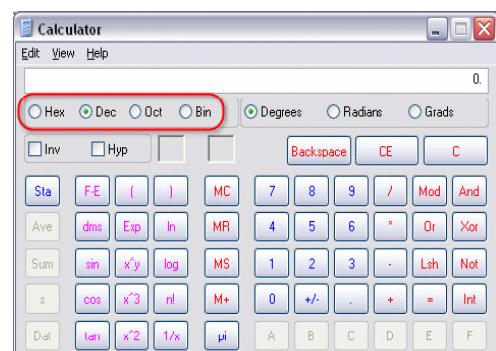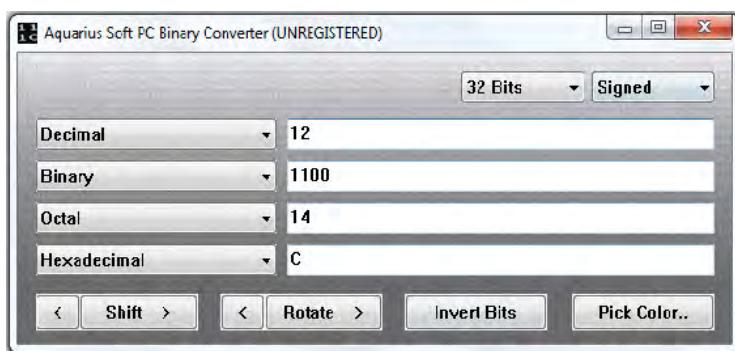

شکل ۴-۱۴ نرم‌افزار مبدل و ماشین حساب

۱۱ اعداد زیر را به صورت نمایش کد BCD بنویسید.

- ۷۸۶
..... ۲۹۱

- ۵۷
..... ۹۴۳

سطوح منطقی صفر و یک

همان‌گونه که اشاره شد در مدارهای دیجیتالی دو حالت وجود دارد. این حالت‌ها را با اصطلاحات مختلفی بیان می‌کنند. مثلاً برای نشان دادن حالت روشن و حالت خاموش لامپ، از اصطلاحات مختلفی استفاده می‌شود که در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.

جدول ۴-۵

لامپ خاموش	کلید قطع	OFF	low	وجود نداشتن	صفر
لامپ روشن	کلید وصل	ON	high	وجود داشتن	یک


هر یک از این اصطلاحات بیانگر مفهوم خاصی از مدار است، برای مثال «OFF-ON» روشن و خاموش بودن، «high-low» حداقل و حداکثر ولتاژ اعمال شده به مدار و «۰-۱» معرف بودن و نبودن است. برای بیان مفاهیم و عبارات دیجیتالی، جهت خلاصه‌نویسی بیشتر از صفر و یک استفاده می‌شود.

البته باید دقت داشت که صفر و یک به کار رفته در مدارهای دیجیتالی با صفر و یک عبارات جبری یکسان نیست. در مباحث دیجیتال، ۰ و ۱ نشان‌دهنده وضعیت مدار هستند. درصورتی که در ریاضی مفهوم صفر و یک، بیانگر مقدار عددی است. سطح ولتاژ (حداکثر ولتاژ) در مدارهای دیجیتالی مقادیری در محدوده بین ۵ تا ۱۵ ولت دارد. یکی از این مقادیر ولتاژی، سطح ولتاژ ماکزیمم (۵ ولت) و سطح ولتاژ مینیمم (حدود صفر ولت) است.

دروازه‌های منطقی پایه

در دروس تخصصی پایه دهم با انواع گیت‌های منطقی مانند AND، OR و NOT آشنا شده‌اید و تعدادی از آی‌سی‌های دیجیتالی را به صورت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اجرا کرده‌اید. به جدول ۴-۶ توجه کنید. در این جدول انواع گیت‌های منطقی، جدول صحت، نماد و تابع خروجی آنها آمده است. از این جدول می‌توانید در بستن مدارهای مختلف استفاده کنید.

جدول ۴-۶ گیت‌های پایه و ترکیبی همراه با نماد، تابع منطقی خروجی و جدول صحت

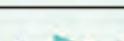نام دروازه	نماد (سمبل گرافیکی)	تابع جبری	جدول درستی															
AND		$Y = AB$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
OR		$Y = A + B$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	1																
NOT		$Y = \overline{A}$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	1	1	0									
A	Y																	
0	1																	
1	0																	
NAND		$Y = \overline{AB} = (AB)'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
NOR		$Y = \overline{A+B} = (A+B)'$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	0																
XOR		$Y = A \oplus B = \overline{AB} + AB$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
A	B	Y																
0	0	0																
0	1	1																
1	0	1																
1	1	0																
XNOR		$Y = \overline{A \oplus B} = \overline{\overline{AB}} + AB$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
A	B	Y																
0	0	1																
0	1	0																
1	0	0																
1	1	1																
Buffer		$Y = A$	<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	A	Y	0	0	1	1									
A	Y																	
0	0																	
1	1																	

جدول ۴-۶ را از طریق بارش فکری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید و نتیجه را در قالب یک گزارش تنظیم کنید.

بارش فکری



شکل ۴-۱۵

دروازه‌های منطقی مطابق شکل ۴-۱۵ عملگرهایی با یک یا چند ورودی و یک خروجی هستند. برای ترسیم دروازه‌های منطقی از علامتهای اختصاری استفاده می‌کنیم. هر دروازه بر اساس منطقی خاص که برای وضعیت‌های ورودی و خروجی آن تعریف شده، ساخته می‌شود.

نکته



دروازه‌های منطقی ترکیبی

با ترکیب برخی دروازه‌های منطقی پایه با یکدیگر، دروازه‌های منطقی جدیدی ساخته می‌شوند که در مدارهای دیجیتالی کاربرد فراوانی دارند. این دروازه‌ها عبارت‌اند از: دروازه‌های منطقی OR، NOR، NAND و NOR انحصاری.

عملگر یا دروازه NAND «نفی و»: مانند شکل (الف) ۴-۱۶ در دروازه‌های منطقی NAND متغیرهای ورودی ابتدا با هم AND شده و سپس NOT می‌شوند، لذا خروجی آن زمانی وجود دارد (یک است) که حداقل یکی از ورودی‌های آن صفر باشد. در نقشه‌های دیجیتالی دروازه NAND را با علایم اختصاری شکل ب و پ) ۴-۱۶ نشان می‌دهند. جدول صحت دروازه منطقی NAND مطابق جدول ۴-۷ است.

در گیت NAND خروجی زمانی صفر است که همه ورودی‌های آن یک باشد.

نکته



جدول ۴-۷ جدول صحت دروازه منطقی NAND

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۱
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۰




جدول ۴-۸ جدول صحت دروازه منطقی XOR

A ورودی	B ورودی	Y خروجی
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۰



(الف)

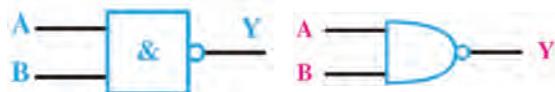

ب) استاندارد آمریکایی IEC

شکل ۴-۱۶ علائم اختصاری دروازه NAND

دروازه منطقی NOR «نفی یا»: عملگر یا دروازه‌های منطقی NOR به دروازه‌ای گفته می‌شود که خروجی آن زمانی وجود دارد که همه ورودی‌ها وجود نداشته باشند. به عبارت دیگر دروازه NOR از ترکیب دو دروازه OR و NOT به وجود می‌آید. در واقع در دروازه NOR ابتدا متغیرها مشابه شکل ۴-۱۷ با یکدیگر OR شده و سپس NOT می‌شوند.

جدول صحت دروازه منطقی NOR و نماد اختصاری آن را ترسیم کنید و در قالب گزارش ارائه دهید.

فعالیت



دروازه منطقی OR انحصاری (Exclusive OR-XOR): این عملگر یا دروازه منطقی فقط دارای دو ورودی و یک خروجی است. خروجی این دروازه منطقی زمانی وجود دارد (در وضعیت یک قرار می‌گیرد) که دو ورودی آن با هم برابر نباشند یا به عبارت دیگر دو ورودی در سطح منطقی مشابه نباشند (دو ورودی مخالف باشند). جدول صحت دروازه منطقی OR انحصاری (XOR) را نشان می‌دهد. با توجه به جدول صحت این دروازه،تابع منطقی آن را می‌توان به صورت رابطه مقابله نوشت:


$$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$$

این تابع منطقی را به صورت $Y = A \oplus B$ نشان می‌دهند.


مدار معادل دروازه منطقی XOR با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه به صورت شکل ۴-۱۸ است. در نقشه‌ها و مدارهای منطقی، دروازه XOR را با علایم اختصاری شکل ۴-۱۹ نشان می‌دهند.



ب) استاندارد آمریکایی

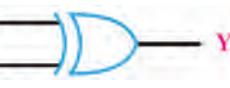

الف) استاندارد آمریکایی

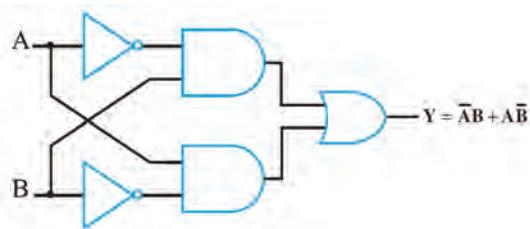

شکل ۴-۱۸ مدار معادل XOR

شکل ۴-۱۹ علائم اختصاری دروازه XOR


دروازه منطقی NOR انحصاری (Exclusive NOR-XNOR): این دروازه منطقی نیز مشابه XOR فقط دارای دو ورودی و یک خروجی است. خروجی آن هنگامی وجود دارد (در وضعیت یک قرار می‌گیرد) که هر دو ورودی یکسان باشند یا به عبارتی دیگر دو ورودی در سطح منطقی مشابه باشند (دو ورودی برابر باشند).

جدول صحت دروازه منطقی NOR انحصاری (XNOR) را تنظیم کنید و در قالب یک گزارش ارائه دهید.

فعالیت



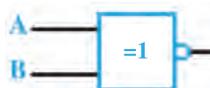
تابع منطقی خروجی دروازه منطقی XNOR به صورت $Y = \overline{A}\overline{B} + AB$ نوشته می‌شود و آن را به صورت $A \oplus B$ نیز می‌نویسند. مدار معادل دروازه منطقی XNOR با استفاده از دروازه‌های منطقی پایه به صورت شکل ۴-۲۰ است. در نقشه‌ها و مدارهای منطقی، دروازه XNOR را با علایم اختصاری شکل ۴-۲۱ نشان می‌دهند.



ب) استاندارد آمریکایی




الف) استاندارد آمریکایی

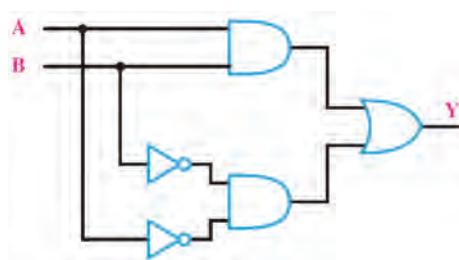

شکل ۴-۲۰

شکل ۴-۲۱ علائم اختصاری دروازه XNOR

معرفی مشخصات پایه‌های آی‌سی‌های پرکاربرد دیجیتالی را نشان می‌دهد. در این شکل شماره پایه‌های آی‌سی، تعداد گیت‌ها و ارتباط گیت‌ها با پایه‌ها مشخص شده است. در آی‌سی‌های شکل ۴-۲۲ پایه ۱۴ تغذیه آی‌سی و پایه ۷ زمین آی‌سی است.

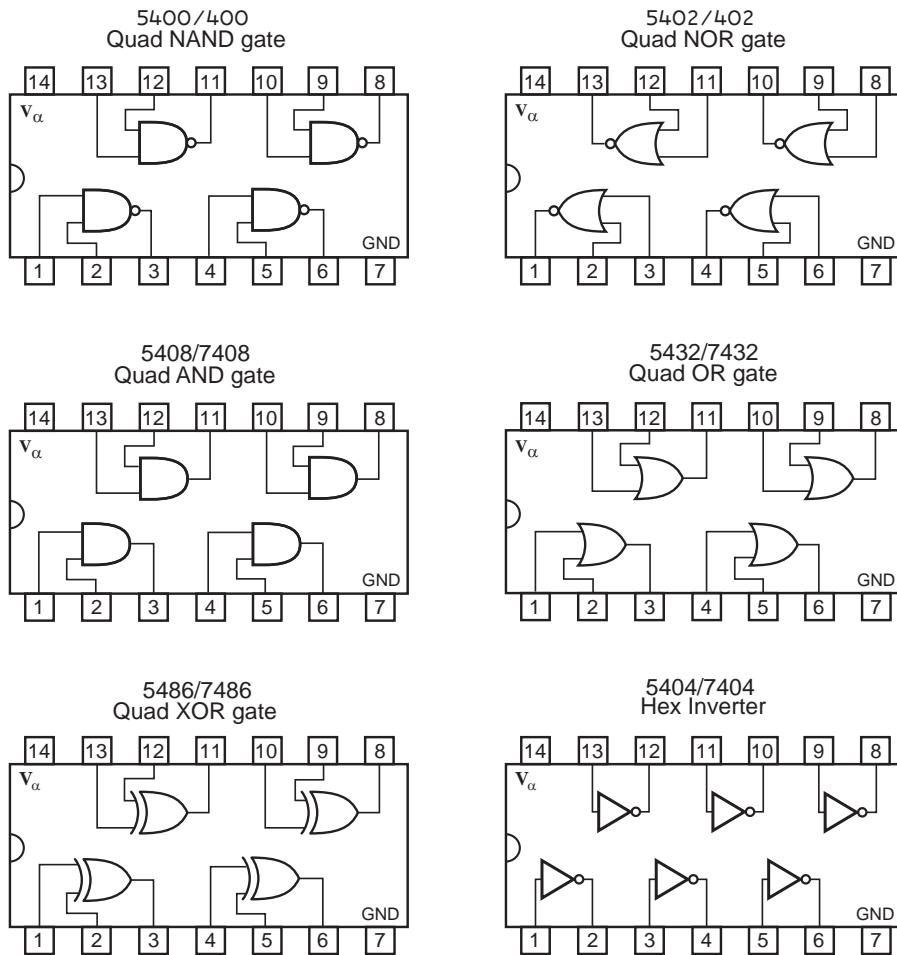

شکل ۴-۲۲ نقشه آی‌سی‌های پرکاربرد

بررسی مدارهای منطقی


هدف از آشنایی با دروازه‌های منطقی آن است که از آنها در ساخت مدارهای منطقی استفاده شود. برای اینکه با چگونگی به کارگیری این دروازه‌ها آشنا شوید یک مثال صرفاً برای آشنایی با طراحی بیان می‌شود.

مثال: مداری را طرح کنید که خروجی آن تابع رأی اکثریت یک هیئت داوری سه نفری باشد.

حل: برای رسم مدار منطقی لازم است ابتدا جدول صحت را تشکیل دهیم و سپس بر اساس آن عبارت منطقی را بنویسیم. اگر سه فرد A، B و C ورودی و Y یا F خروجی باشد، هرگاه دو یا سه فرد رای داده باشند خروجی باید یک (۱) شود. بنابراین خروجی مدار دارای جدول صحتی به صورت جدول ۴-۹ و عبارت منطقی به صورت F خواهد بود.

جدول ۴-۹

A	B	C	F		
۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۱	۰		
۰	۱	۰	۰		
۰	۱	۱	۱	←	\overline{ABC}
۱	۰	۰	۰		
۱	۰	۱	۱	←	$A\overline{B}C$
۱	۱	۰	۱	←	$AB\overline{C}$
۱	۱	۱	۱	←	ABC

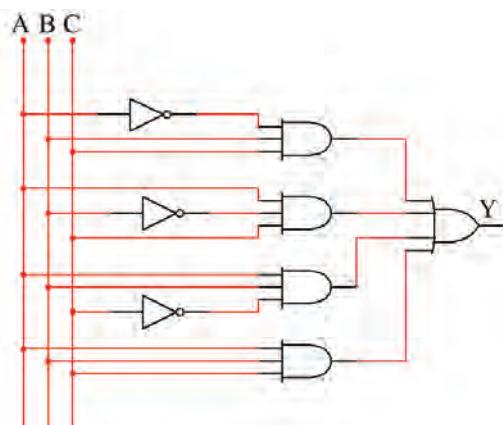

شکل ۴-۲۳

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

برای نوشتمن عبارت منطقی مربوط به جدول صحت، به ستون خروجی جدول توجه می‌کنیم. رابطه F (خروجی مدار) از حاصل جمع (OR) سطرهایی که خروجی آن «یک» است، به دست می‌آید. در هر سطری که خروجی یک است وضعیت ورودی‌ها را بررسی می‌کنیم. برای مثال در سطر چهارم که $B=1$ ، $A=0$ و $C=1$ است، $F=1$ خواهد شد.تابع منطقی در این سطر به صورت زیر نوشته می‌شود.

(A نیست) و (B هست) و (C هست)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

$$F = (\overline{A}) \cdot (B) \cdot (C) = \overline{ABC}$$

چرا تابع منطقی خروجی با روش ذکر شده به دست می‌آید. حال با توجه به جملات به دست آمده برای تابع خروجی، می‌توان مدار منطقی را چنین رسم کرد، شکل ۴-۲۳.


بحث کنید



توجه



تنظیم این جدول و رسم مدار آن صرفاً به خاطر درک مفاهیم است و ضرورتی در به خاطر سپردن آن وجود ندارد.

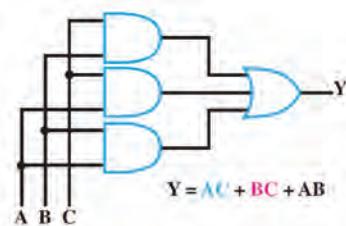

شکل ۴-۲۴

به جای مدار فوق می‌توانیم از مدار شکل ۴-۲۴ که از دروازه‌های منطقی کمتری تشکیل شده است استفاده کنیم. عملکرد این مدار کاملاً مشابه مدار قبلی است. در حقیقت دو رابطه زیر از نظر منطقی عملکرد یکسانی دارند.

$$Y = \overline{ABC} + A\overline{BC} + A\overline{B}C + ABC \quad (1)$$

$$Y = AC + BC + AB \quad (2)$$

توابع منطقی (جبر بول) و دیاگرام کارنو

به کمک پاره‌ای قوانین حاکم، می‌توانیم رابطه (۱) که تابع منطقی شکل ۴-۲۳ آمده است را ساده کنیم تا رابطه (۲) به دست آید. به یاد داشته باشید که توابع جبر بول را تنها به این دلیل ساده می‌کنیم که هنگام ساختن مدار از دروازه‌های منطقی کمتری استفاده شود در غیر این صورت ساده‌سازی کاربردی ندارد.

جبر بول و دیاگرام کارنو در دستور آموزش این کتاب قرار ندارد و صرفاً برای آشنایی آمده است.
ساده‌سازی توابع بولی با استفاده از نرمافزار به‌آسانی امکان‌پذیر است.

توجه



کار عملی ۲



هدف: کسب مهارت در استخراج مشخصات فنی تراشه‌های (IC) دیجیتال

کسب مهارت در بستن مدارهای منطقی

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - اینترنت - رایانه - نرمافزار مولتی‌سیم یا هر نرمافزار مناسب

دیگر - دیود نورانی LED قرمز و سبز - مقاومت‌های Ω 150 ، 10 $K\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات، $\frac{1}{4}$ وات و Ω 330

$\frac{1}{4}$ وات - بردبرد - سیم‌های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - کلید شستی

کوچک (SPST Push Button) - کلید یک پل کوچک - برگه اطلاعات آی‌سی‌های دیجیتال - آی‌سی‌های 7400 ، 7402 ، 7404 ، 7408 ، 7432 ، 7400 -

مراحل اجرای کار:

تمام آی‌سی‌هایی که برای آزمایش مدارهای دیجیتال از آنها استفاده خواهد کرد از نوع TTL معمولی انتخاب شده‌اند. این آی‌سی‌ها به «سری ۷۴» مشهورند، زیرا دو رقم سمت چپ شماره سریال همه آنها با ۷۴ یا ۵۴ شروع می‌شود. ممکن است بعد از این دو رقم یک تا سه حرف آمده باشد و پس از این حروف نیز دو یا سه رقم دیگر و سرانجام یک یا دو حرف بعد از آن درج شده باشد که هر یک از آنها مفهوم خاصی دارد. در شکل ۴-۲۵ این مفاهیم بیان شده است.

آی‌سی‌های دیجیتال در سری TTL و CMOS ساخته می‌شوند. در مورد شماره سریال، ولتاژ تغذیه و سایر موارد این نوع آی‌سی‌ها تحقیق کنید و نتایج را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پژوهش





مثال‌هایی مربوط به مشخصات آی‌سی‌های خانواده TTL

مفهوم	نماد	شماره آی‌سی
استاندارد	بدون حرف	7404
سریع	H = High Speed	74H04
کم‌صرف	L = Low Power	74L04
نوع شاتکی	S = Schottky	74S04
کم‌صرف شاتکی	LS = Low Power Schottky	74SL04
شاتکی اصلاح شده	AS = Advanced Schottky	74AS04
شاتکی کم‌صرف اصلاح شده	ALS = Advanced Low Power Schottky	74ALS04


شکل ۴-۲۵ مشخصات آی‌سی‌های TTL

جدول ۴-۱۰

ردیف	شماره آی‌سی	مشخصات فنی از روی شماره
۱		
۲		
۳		

۱ سه نمونه آی‌سی سری 74 یا 54 را دریافت کنید و با مراجعه به شکل ۴-۲۵ شماره برخی از مشخصات آنها را استخراج و در جدول ۴-۱۰ یادداشت کنید.

۱ با توجه به شکل ۴-۲۶ مشخصات آی‌سی ۷۴۰۸ را از نظر تعداد گیت و جدول صحت هر گیت توضیح دهید.

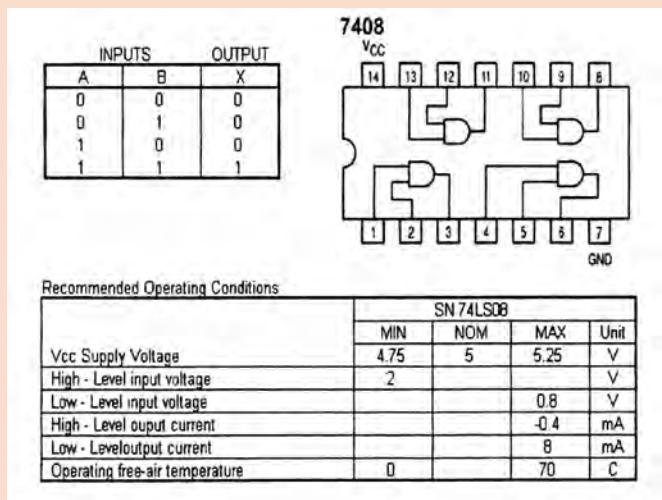

شکل ۴-۲۶ برگه اطلاعات آی‌سی ۷۴۰۸

جدول ۴-۱۱

۲ با مراجعه به برگه اطلاعات آی‌سی ۷۴۰۸ در شکل ۴-۲۶ مقادیر مجاز ماکزیمم و مینیمم ولتاژ و جریان و محدوده درجه حرارت کار آی‌سی ۷۴۰۸ را در جدول ۴-۱۱ یادداشت کنید.

Symbol نماد	Parameter مشخصه	مقادیر		
		Min	Nom	Max
V _{CC}	Supply Voltage	ولتاژ تغذیه		
V _{IH}	High Level Input Voltage	ولتاژ حالت H ورودی		
V _{IL}	Low Level Input Voltage	ولتاژ حالت L ورودی		
I _{OH}	High Level Output Current	جریان خروجی در حالت سطح بالا		
I _{OL}	Low Level Output Current	جریان خروجی در حالت سطح پایین		
T _A	Free Air Operating Temperature	درجه حرارت کار در هوای آزاد		

۳ مدار داخلی آی‌سی‌های گیت منطقی را از نظر تعداد گیت و جدول صحت بررسی کنید. جدول شکل ۴-۲۷ را کامل کنید.

IC7432		
A	B	F
.	.	
.	1	
1	.	
1	1	

IC7400		
A	B	F
.	.	
.	1	
1	.	
1	1	

IC7402		
A	B	F
.	.	
.	1	
1	.	
1	1	

IC7486		
A	B	F
.	.	
.	1	
1	.	
1	1	

IC7404		
A	B	F
.	.	
.	1	
1	.	
1	1	

ردیف	شماره آی‌سی	مدار داخلی	تابع خروجی
۱	7432		
۲	7400		
۳	7402		
۴	7486		
۵	7404		


شکل ۴-۲۷ جدول شماره آی‌سی‌ها و جدول صحت

شماره آی‌سی‌ها جهت آشنایی با مدار داخلی آن هاست و نیاز به حفظ کردن آن‌ها و شماره پایه‌ها نیست. در صورت استفاده باید به برگه اطلاعات هریک در Data Book مراجعه شود.

توجه



۵ با استفاده از آی‌سی 7408 مدار شکل ۴-۲۸ را روی بردبُرد بیندید.

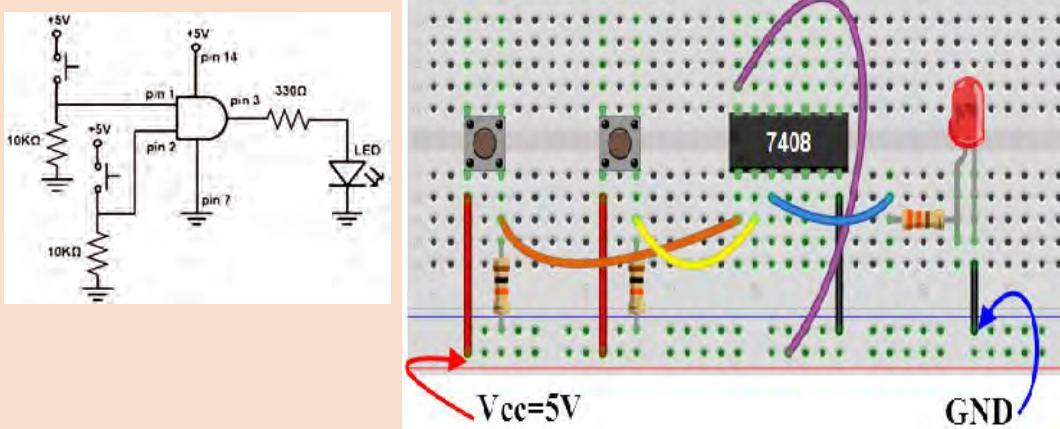

شکل ۴-۲۸ مدار گیت AND

کلیدهای A و B را به صورت جداگانه یا با هم تغییر وضعیت دهید و به وضعیت روشن شدن LED توجه کنید. نتایج حاصل را در جدول ۴-۱۲ بنویسید.

جدول ۴-۱۲

وضعیت ورودی‌ها		حالت خروجی
A	B	F = LED
قطع	قطع
قطع	وصل
وصل	قطع
وصل	وصل

۶ با استفاده از جدول ۴-۱۲ جدول صحت گیت AND رارسم کنید و در مورد عملکرد مدار توضیح دهید.

مدار سایر گیت‌های منطقی را بیندید و جدول صحت آنها را به دست آورید.


فعالیت



۷ جدول صحت مدار منطقی شکل ۴-۲۹ را در جدول ۴-۱۳ بنویسید.

جدول ۴-۱۳ مدار منطقی

وضعیت ورودی‌ها		حالت خروجی		
A	B	C	F1=	F2=
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

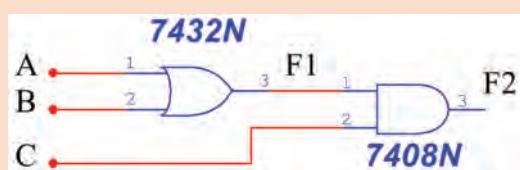


شکل ۴-۲۹ مدار منطقی

۸تابع منطقی F_1 و F_2 در شکل ۴-۲۹ را بنویسید

$F_1 = \dots\dots\dots$

$F_2 = \dots\dots\dots$

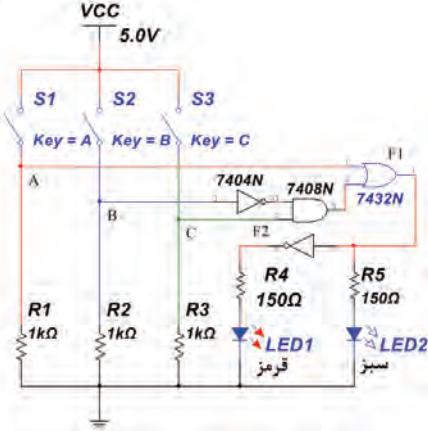

شکل ۴-۳۰ مدار قفل

جدول ۴-۱۴

ردیف	کد یا رمز ورود
۱	فرد اول
۲	فرد دوم
۳	فرد سوم

۹ مدار شکل ۴-۳۰ مدار منطقی یک در، با قفل رمزدار سه‌بیتی (S_1, S_2, S_3) برای ورود سه فرد مشخص به داخل محیط کارخود (مانند یک کارگاه تخصصی) است. اگر رمز صحیح وارد شود LED سبز روشن می‌شود در غیراین صورت LED قرمز روشن خواهد شد. مدار را روی بردبرد بیندید.

۱۰ مدار را راهاندازی کنید. جدول صحت مدار را به‌دست آورید.

۱۱ سطرهایی که $F = 1$ می‌شود را به عنوان یک کد سه‌بیتی برای هر فرد در نظر بگیرید و در جدول ۴-۱۴، رمز ورود هر فرد را مشخص کنید.

ساده‌سازی توابع منطقی (جبر بول) با استفاده از دستگاه Logic Converter

یکی از دستگاه‌هایی که در نرم‌افزارهای مختلف از جمله نرم‌افزار مولتی‌سیم وجود دارد ابزار Logic Converter است. این وسیله یک ابزار مناسب جهت برقراری ارتباط بین جدول صحت و تابع است. دستگاه مبدل منطقی (Logic Converter) در نوار ابزار وسایل اندازه‌گیری قرار دارد. با استفاده از این وسیله می‌توانید ورودی‌ها و خروجی را در جدول صحت مشخص کنید، سپس تابع مربوطه را به‌دست آورید. عمل عکس نیز امکان‌پذیر است.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف حداقل دو نمونه دیگر Logic Converter را بباید و با آن کار کنید.
نتیجه را در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



کار عملی ۳



هدف: کسب مهارت در ساده‌سازی توابع منطقی با نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - اینترنت - رایانه - نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر

مراحل اجرای کار

۱ برای شروع کار دستگاه Logic Converter را روی میز کار بیاورید و روی آن دو بار کلیک چپ کنید تا شکل عملیاتی دستگاه روی میز کار ظاهر شود.

روی علامت سؤال در سمت راست شکل ۴-۳۱ کلیک چپ کنید و این کار را متوالیاً ادامه دهید، تا خروجی مطابق جدول ۴-۱۵ روی دستگاه ایجاد شود.

با هر بار کلیک کردن، علامت سؤال تغییر حالت می‌دهد و به حالت صفر، یک یا X می‌رود.


نکته




در شکل ۴-۳۲ جدول کامل شده را روی دستگاه مشاهده می‌کنید.

جدول ۴-۱۵ جدول صحت

ورودی‌ها			خروجی
A	B	C	Y
◦	◦	◦	1
◦	◦	1	◦
◦	1	◦	◦
◦	1	1	1
1	◦	◦	1
1	◦	1	1
1	1	◦	◦
1	1	1	1

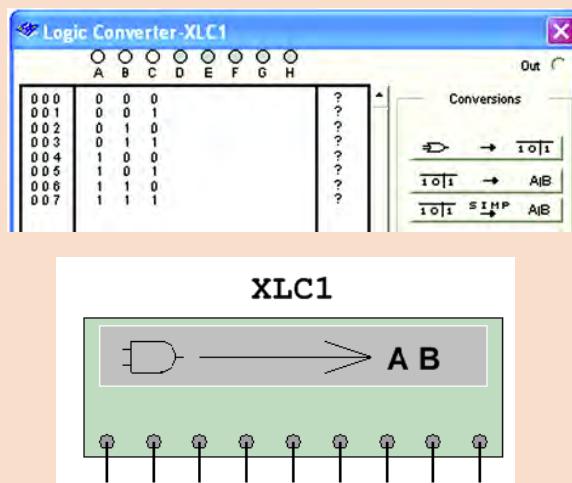

شکل ۴-۳۱ تنظیم جدول صحت روی دستگاه مبدل منطقی

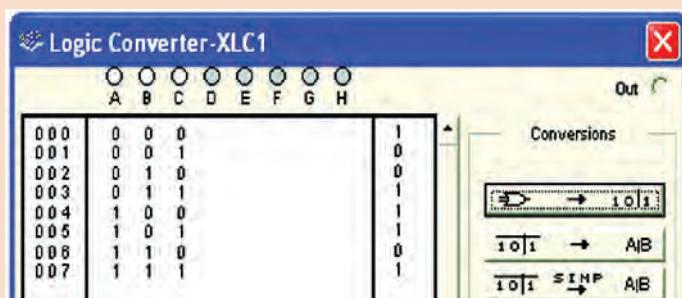

شکل ۴-۳۲ جدول صحت کامل شده روی دستگاه مبدل منطقی

یکی از جداول‌های صحتی را که در مباحثت قبل به آن اشاره شده است در نظر بگیرید، با استفاده از Logic Converter تابع آن را به دست آورید. این تمرین را برای چند نمونه جدول دیگر انجام دهید تا کاملاً مسلط شوید.

فعالیت



توجه



دستگاه مبدل منطقی کلیک کنید و در نوار پایین دستگاه

روی کلید \rightarrow A/B



عبارت چند جمله‌ای مربوط به تابع که در زیر آمده است، ظاهر می‌شود.

$$Y = \overline{ABC} + \overline{ABC} + \overline{AB}\overline{C} + \overline{ABC} + ABC$$

در شکل ۴-۳۳ چند جمله‌ای ظاهر شده در پایین جدول را ملاحظه می‌کنید.

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، عملیات ریاضی جبر بول و تبدیل توابع توسط محاسبه‌گرهای مشابه Logic Converter موجود در نرم‌افزار مولتی‌سیم به آسانی اجرا می‌شود، بنابراین عملآغازی به یادگیری توابع وجود ندارد و مباحث عنوان شده صرفاً جهت درک دقیق‌تر مفاهیم آمده است.


روی کلید \rightarrow در دستگاه Logic Converter کلیک کنید. در این حالت دستگاه مبدل منطقی تابع را تبدیل به مدار می‌کند و نقشه آن را می‌دهد. با توجه به ابعاد نقشه، علامت اخطار طبق شکل ۴-۳۴ روی صفحه ظاهر می‌شود و از شما می‌پرسد آیا می‌خواهید اندازه‌ها را اصلاح کند؟ برای تأیید گزینه yes را فعال کنید.

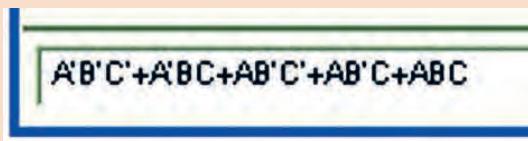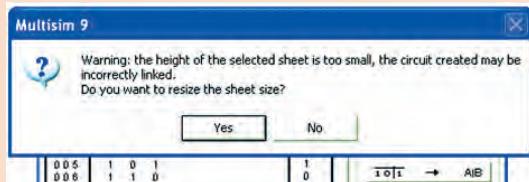


شکل ۴-۳۴ اخطار جهت اصلاح ابعاد مدار به منظور ترسیم

شکل ۴-۳۳ چند جمله‌ای ظاهر شده در پایین جدول

پس از فعال کردن \rightarrow گزینه yes، مجدداً کلید را فعال کنید پس از مدت کمی، نقشه مدار مربوط به تابع Y طبق شکل ۴-۳۵ روی صفحه ظاهر می‌شود.
در صورتی که بخواهید ساده‌ترین شکل تابع را بر اساس جبر بول، قوانین دمورگان و جدول کارنو به دست آورید، پس از تنظیم جدول صحت روی دستگاه مبدل منطقی، روی زبانه \rightarrow کلیک کنید. پس از کلیک کردن تابع ساده شده در زبانه پایین صفحه دستگاه مطابق شکل ۴-۳۶ ظاهر می‌شود.

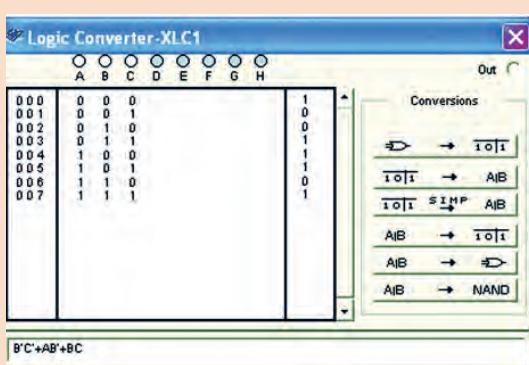

شکل ۴-۳۶ ساده‌ترین حالت تابع Y

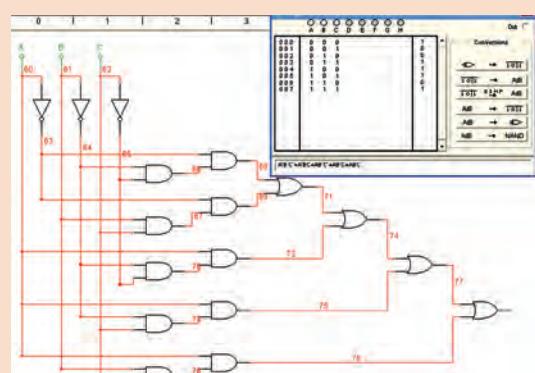


شکل ۴-۳۵ نقشه مدار تابع Y

فعالیت




با استفاده از دستگاه Logic Converter نرمافزار، یکی از توابع اشاره شده در مباحث قبل را در نظر بگیرید و مدار اصلی آن را به دست آورید. این تمرین را برای چند نمونه دیگر اجرا کنید تا کاملاً مسلط شوید. در شکل ۴-۳۶ روی زبانه A/B کلیک کنید. پس از فعال کردن yes در اخطار داده شده، مدار شکل ۴-۳۷ که ساده شده مدار شکل ۴-۳۵ است ظاهر می‌شود.

۲ جدول صحت تابع برای رأی اکثریت یک هیئت داوری سه نفره است. با استفاده از دستگاه Logic Converter آن را ساده کنید و در نهایت مدار آن را در دو حالت معمولی و ساده شده به دست آورید و درباره نتایج به دست آمده توضیح دهید.

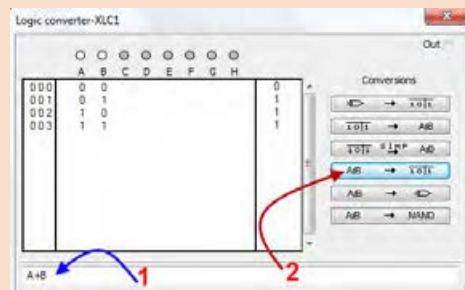

شکل ۴-۳۸ جدول صحت با تابع

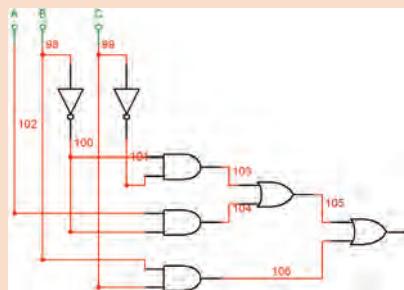

شکل ۴-۳۷ مدار ساده شده شکل ۴-۳۵

فعالیت




مدار به دست آمده در فعالیت قبل را با استفاده از دستگاه Logic Converter نرمافزار ساده کنید. این فعالیت را برای چند نمونه دیگر تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

استفاده از دستگاه Logic Converter برای به دست آوردن جدول صحت با نوشتن تابع


برای به دست آوردن جدول صحت، تابع $Y = A + B$ را در مکان شماره ۱ شکل ۴-۳۸ بنویسید، سپس با استفاده از زبانه شماره ۲ در دستگاه مبدل منطقی، جدول تابع تشکیل می‌شود.

با استفاده از زبانه A/B در شکل ۴-۳۸ مدار منطقی را به وسیله دستگاه به دست آورید. در شکل ۴-۳۹ نقشه اتصال تابع $Y = A + B$ به دست آمده است.

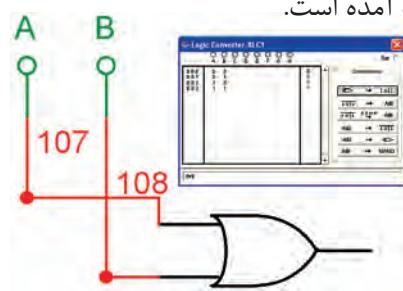


شکل ۴-۳۹ به دست آوردن آوردن

- به دست آوردن تابع یک مدار منطقی (دیجیتال) با استفاده از دستگاه Logic Converter
- برای به دست آوردن تابع، طبق شکل ۴-۴۰ ورودی های مدار را به دو ترمینال سمت چپ دستگاه نرم افزار و خروجی آن را به اولین ترمینال در سمت راست وصل کنید.
- روی صفحه دستگاه مبدل منطقی دو بار کلیک کنید. طبق شکل ۴-۴۱ تابع منطقی خروجی مدار و جدول صحت آن روی صفحه ظاهر می شود.

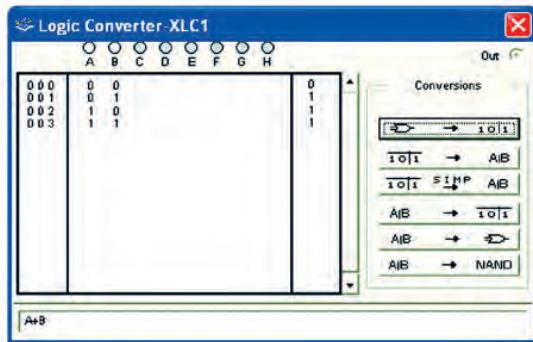

شکل ۴-۴۱ به دست آوردن تابع و جدول صحت با استفاده از دستگاه مبدل منطقی

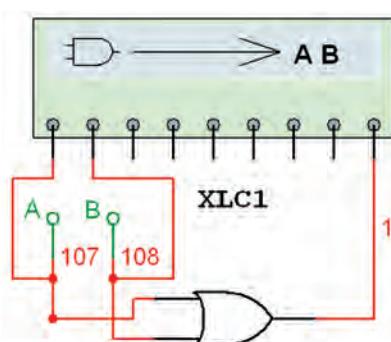

شکل ۴-۴۰ نحوه اتصال مدار دیجیتالی به دستگاه مبدل منطقی

تبدیل جدول صحت به تابع بولی و مدار عملی در نرم افزار
هدف: کسب مهارت در استفاده از دستگاه Logic Converter موجود در نرم افزار **مواد، ابزار و تجهیزات:** لوازم التحریر - رایانه -
جدول ۴-۱۶ جدول صحت

A	B	C	F
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۱
۰	۱	۱	۱
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۱
۱	۱	۱	۰

کار عملی ۴



مراحل اجرای کار

- ۱ رایانه را روشن کنید و نرم افزاری را که در آن Logic Converter وجود دارد فعال کنید.
- ۲ دستگاه Logic Converter را روی میز کار بیاورید.
- ۳ جدول صحت شماره ۴-۱۶ را با توجه به آموخته های خود در دستگاه وارد کنید.
- ۴ با فعال کردن کلید مرتبط تابع بولی جدول صحت را به دست آورید.
- ۵ با فعال کردن کلید مربوطه مدار منطقی را به دست آورید.
- ۶ با استفاده از دستگاه Logic Converter تابع را ساده کنید و مدار آن را به دست آورید و برای ارزشیابی به مربی کارگاه تحويل دهید.

الگوی پرسش

۱ ویژگی‌های دستگاه‌های دیجیتال کدام گزینه است؟

الف) سرعت، دقت و حجم کم ب) دقت، سرعت و حجم کم، تنوع و سادگی در ذخیره و انتقال اطلاعات

پ) سرعت، دقت و حجم زیاد ت) دقت و سرعت زیاد، حجم کم، تنوع و سادگی انتقال اطلاعات

۲ برای اینکه لامپی را بتوانیم هم زمان با فشردن دو کلید روشن کنیم کلیدها را به صورت سری □ موازی □ می‌بنديم.

۳ مدار شکل ۴-۴۲ معادل کدام است؟

ت) NOR

پ) NAND

ب) OR

الف) AND

۴ به ۸ بیت..... می‌گویند.

۵ گیت دارای یک ورودی است.

۶ گیت NAND از ترکیب دو گیت و ساخته می‌شود.


۷ مدار منطقی شکل ۴-۴۳ معادل کدام گیت منطقی است؟

۸ جدول صحت خروجی F را، در جدول ۴-۱۷ مشاهده می‌کنید، رابطه خروجی تابع را بنویسید.


۹ تابع منطقی خروجی‌های F₁ و F₂ مدارهای منطقی شکل ۴-۴۴ را بنویسید.

جدول ۴-۱۷

A	B	C	F
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۰
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۰
۱	۱	۱	۱

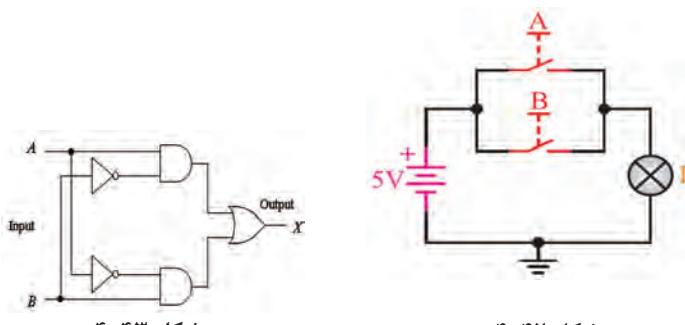

شکل ۴-۴۲

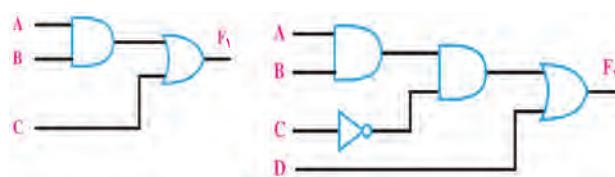

(الف) $F = A + BCD$

(ب) $F = A + BC + D'$

۱۰ مدار منطقی تابع های زیر را ترسیم کنید.

(پ) $F = BC + AC + B'C'$

الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری

تابع F را به کمک دستگاه Logic Converter ساده کنید.

$$F = A'BC' + ABC + A'B'C' + AB'C$$

۱ مدار منطقی آن را بیندید.

الگوی آزمون عملی پایان واحد یادگیری با قطعات واقعی

۲ مدار شکل ۴-۴۵ را روی برده برد بیندید.

۳ کلیدهای A و B را به صورت جداگانه یا با هم تغییر وضعیت دهید و به وضعیت روشن شدن LED توجه کنید. جدول صحت مدار را به دست آورید.

VCC

5.0V

Key = A

S1

S2

Key = B

7408N

7404N

7404N

7432N

R3
150Ω

LED1

۴-۴۵

شرح کار:

۱ تشریح سامانه اعداد

۲ تشریح عملکرد گیت‌های پایه و ترکیبی

۳ ساده‌سازی توابع مدارهای منطقی با نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

کار با دروازه‌های منطقی و مدارهای ترکیبی دیجیتالی با رعایت استانداردهای حاکم بر آن
شاخص‌ها:

۱ تبدیل اعداد از یک مبنای دیگر (۱۰ دقیقه)

۲ تشریح دروازه‌های منطقی و استفاده از لاجیک کنورتور (۲۰ دقیقه)

۳ استخراج اطلاعات مهم در ارتباط با دروازه‌های منطقی از برگه‌های اطلاعات (۳۰ دقیقه)

۴ شبیه‌سازی دروازه‌های منطقی با نرم‌افزار مرتبط (۲۰ دقیقه)

۵ بستن مدار دروازه‌های منطقی با آی‌سی (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطفاء حریق - میزکار استاندارد با ابعاد L۱۸۰ * D۸۰ * H۸۰ cm - مجهر به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار در حال نشسته - رایانه - اینترنت - لوازم التحریر - نرم‌افزارهای مورد نیاز - بردبُرد - دیود نورانی LED - ذره‌بین - مقاومت‌های Ω ۱۵۰، ۳۳۰، $\frac{1}{4}$ وات و $\frac{1}{4}$ وات و $K\Omega$ ۱۰، $\frac{1}{4}$ وات - سیم‌های بردبُرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - کلید شستی کوچک (SPST Push Button) - کلید یک پل کوچک - برگه اطلاعات آی‌سی‌های دیجیتال - آی‌سی‌های ۷۴۰۰، ۷۴۰۲، ۷۴۰۴، ۷۴۰۸، ۷۴۳۲، ۷۴۸۶

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تبدیل اعداد از یک مبنای دیگر با نرم‌افزار	۱	
۲	LOGIC CONVERTER	۲	
۳	استخراج اطلاعات مهم در ارتباط با دروازه‌های منطقی از برگه‌های اطلاعات	۱	
۴	شبیه‌سازی دروازه‌های منطقی با نرم‌افزار مرتبط و یافتن مواردی مانند تابع و جدول صحت آن	۲	
۵	بستن سخت‌افزاری مدار دروازه‌های منطقی با آی‌سی	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها			
۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر			
۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

واحد یادگیری ۵

مدارهای کاربردی دیجیتالی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید

- طراحی مدارهای منطقی پیشرفته براساس یک اصول واحد صورت می‌گیرد.
- چرا در طراحی مدارهای دیجیتالی از تراشه‌های (IC) آماده استفاده می‌شود؟
- در ماشین حساب محاسبات ریاضی مانند عمل جمع و تفریق چگونه انجام می‌شود؟
- برای آدرس دهی، جهت فرمان دادن به دستگاهها چه نوع مداری به کار می‌رود؟
- در سامانه‌های دیجیتالی، اطلاعات طی چه مراحلی و به چه صورت ثبت و ذخیره می‌شود؟
- در مدارهای دیجیتالی، اطلاعات چگونه در قسمت‌های مختلف جایه‌جا می‌شود؟
- نمایش زمان در مدارهای چراغ‌های راهنمایی دیجیتال با چه نوع مداری صورت می‌گیرد؟
- دستگاه فرکانس متر دیجیتالی چه اجزایی دارد و چگونه کار می‌کند؟

برای درک عملکرد مدارهای کاربردی نیاز به تحلیل مدارهایی مانند مدارهای ترکیبی و ترتیبی است. در این مدارها تابع یا تابع‌های خروجی برحسب متغیرهای ورودی و از روی مدار منطقی داده شده به‌دست می‌آید. در طراحی هر نوع مدار منطقی، خروجی‌ها به‌طور همزمان وابسته به تغییرات متغیرهای ورودی هستند و از اصول طراحی مدارهای ترکیبی تبعیت می‌کنند. در این واحد یادگیری به تشریح این‌گونه مدارها به‌طور اجمالی و اختصاری می‌پردازیم و چند نمونه مدار کاربردی را عملاً اجرا می‌کنیم. مدار محاسبه‌گر (عملیات ریاضی)، مدار مبدل ارقام بر روی نمایشگر (رمزگشایها) و مبدل صفحه کلید به ارقام باینری (رمزگذار) از مدارهای ترکیبی خاص به شمار می‌آیند. مدارهای ترتیبی، مدارهایی منطقی هستند که خروجی آنها تابع وضعیت زمان حال و گذشته متغیرهای ورودی مدار است. در این مدارها از عناصر حافظه (فلیپ فlap) استفاده می‌شود. مدارهایی مانند حافظه‌ها، ثبات‌ها (رجیسترها)، شمارندها و ساعت دیجیتالی، مدارهای ترتیبی هستند. یادآوری می‌شود که برای تحلیل، بررسی و اجرای عملی یک مدار کاربردی، باید در تمام مراحل، نکات ایمنی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، پایبندی به نظم و ترتیب که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، رعایت شود.


استاندارد عملکرد

بستن مدارهای کاربردی دیجیتالی با رعایت استانداردهای حاکم بر آن

۱-۵ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

لوازم التحریر - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - دیود نورانی LED - مقاومت های $\frac{1}{4}$ وات - 330Ω ، $\frac{1}{4}$ وات - سیم های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - کلید یک پل کوچک - برگه اطلاعات آی سی های دیجیتال - آی سی های ۷۴۲۹۳-۷۴۴۷-۷۴۸۳

مدارهای ترکیبی

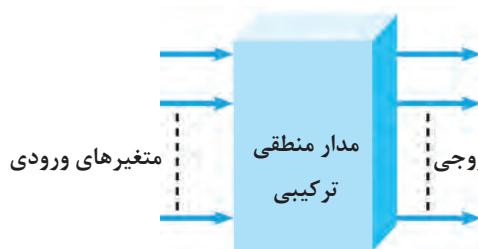

شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام مدار ترکیبی

مدارهای ترکیبی، مدارهایی هستند که خروجی های آن به طور همزمان به ورودی های آن وابسته است. مدار ترکیبی شامل متغیرهای ورودی، دروازه های منطقی و متغیرهای خروجی است. شکل ۱-۵ مدار ترکیبی را نشان می دهد.

اصول طراحی مدارهای ترکیبی

برای طراحی مدارهای منطقی ترکیبی مراحل زیر به ترتیب انجام می شود.

هدف از بیان این قسمت، آموزش طراحی مدار دیجیتال نیست، بلکه هدف آشنایی کلی با فرایند و مراحل طراحی است. هنرجویان علاقه مند به طراحی مدارهای دیجیتالی می توانند به منابع متعددی که در این زمینه وجود دارد مراجعه کنند.


توجه



- تحلیل مسئله تعریف شده و تعیین تعداد ورودی و خروجی مورد نیاز و در نهایت رسم بلوک دیاگرام.
- تشکیل جدول صحت و نوشتنتابع منطقی مدار و ساده سازی آن.

در این قسمت بعضی از مدارهای ترکیبی با کاربردهای ویژه، که مصرف عام دارند و به صورت تراشه های (IC) تجاری عرضه می شوند را معرفی می کنیم. در هر مورد، اصول کار مدار را با توجه به مفاهیم اساسی جبر بول بیان می کنیم، سپس بحث را با معرفی تراشه های تجاری به پایان می رسانیم. علت انتخاب این روش نگاه سیستمی به مدار است.

مدارهای جمع کننده

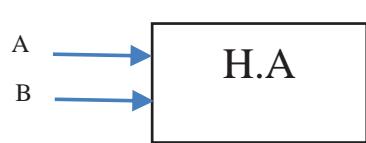

شکل ۲-۵ بلوک دیاگرام جمع کننده ناقص


جمع کننده ناقص (Half Adder) H.A

جمع دو عدد تک بیتی با اینری را می توان با مداری به نام جمع کننده ناقص یا به اختصار HA انجام داد، شکل ۲-۵ بلوک دیاگرام جمع کننده ناقص را نشان می دهد.


این مدار دو ورودی (A و B) و دو خروجی (S و C) دارد، خروجی‌ها مجموع ارقام ورودی‌ها هستند. در خروجی، رقم اول حاصل جمع را با S (SUM) و رقم نقلی را با C (Carry) مشخص می‌کنند. در شکل ۵-۳ مدار جمع کننده ناقص با گیت‌های دیجیتالی رسم شده است. جدول صحت جمع دو بیت A و B را در جدول ۵-۱ مشاهده می‌کنید.

هدف از رقم نقلی چیست؟ با مراجعه به اسناد مختلف مفهوم آن را بیابید و نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه کنید.

بحث کنید

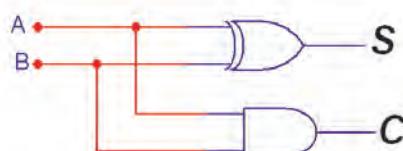

شکل ۵-۳ مدار جمع کننده ناقص

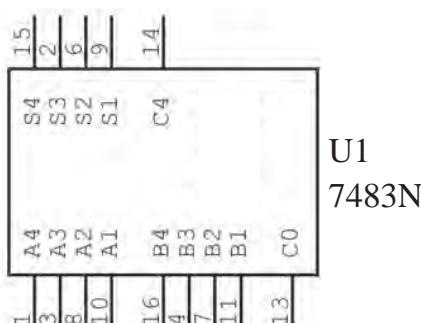

شکل ۵-۴ IC ۵-۴ جمع کننده ۴ بیتی

جدول ۵-۱ جدول صحت H.A

A	B	C	S	
0	0	0	0	$0 + 0 = 0$
0	1	0	1	$0 + 1 = 1$
1	0	0	1	$1 + 0 = 1$
1	1	1	0	$1 + 1 = 10$

جمع کننده چهار بیتی
برای جمع کردن دو عدد چهار بیتی (A(A₃A₂A₁A₀) و (B(B₃B₂B₁B₀) می‌توانید از تراشه ۷۴۸۳ که یک جمع گر چهار بیتی است استفاده کنید. شکل ۵-۴ این تراشه را نشان می‌دهد.

بستن مدار ترکیبی جمع کننده ناقص و جمع کننده چهار بیتی به صورت نرم افزاری و سخت افزاری

هدف: کسب مهارت در بررسی عملکرد مدارهای ترکیبی

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - اینترنت - رایانه - نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار مناسب دیگر -

دیود نورانی LED قرمز و سبز - مقاومت‌های $\frac{1}{4}$ وات - برد برد - سیم‌های برد برد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - کلید یک پل کوچک (مینیاتوری، قابل نصب روی برد برد) - برگه اطلاعات آی‌سی‌های دیجیتال - آی‌سی ۷۴۸۳

کار عملی ۱




مراحل اجرای کار

- ۱ مدار جمع کننده ناقص را مطابق شکل ۵-۵ روی میز کار نرم افزار بیندید.
- ۲ با تغییر وضعیت کلیدها در مدار شکل ۵-۵ جدول صحت مدار جمع کننده ناقص ۵-۲ را کامل کنید.

جدول ۵-۲ جمع کننده ناقص

A	B	Co	S
۰	۰		
۰	۱		
۱	۰		
۱	۱		

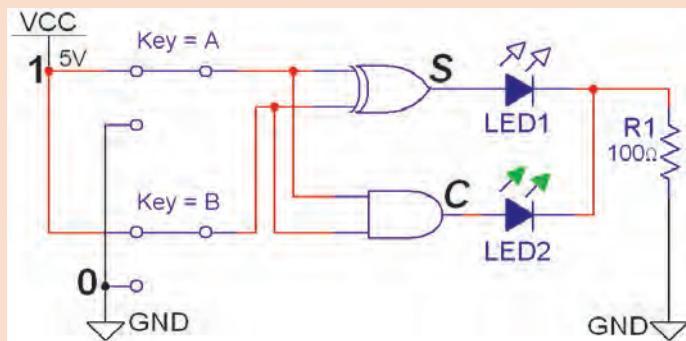

شکل ۵-۵ مدار عملی جمع کننده ناقص


- ۳ در کدام حالت از ورودی‌ها، بیت نقلی ظاهر شده است؟

- ۴ مدار شکل ۵-۶ یک جمع کننده ۴ بیتی با آی‌اسی ۷۴۸۳ است. مدار را روی برد بُرد بیندید.

- ۵ با انتخاب مقادیر مختلف برای دو عدد باینری چهاربیتی

$$A = A_3 A_2 A_1 A_0 \text{ و } B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

وضعیت خروجی جمع گر را مشاهده کنید. وضعیت روشن شدن لامپ‌ها، عدد باینری خروجی را نشان می‌دهد. می‌توانید از جدول ۵-۳ کمک بگیرید.

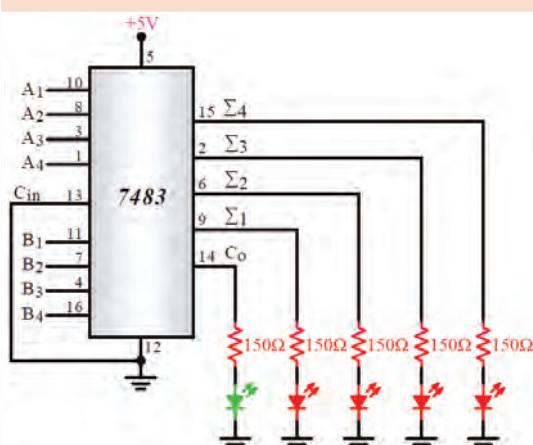

شکل ۵-۶

جدول ۵-۳ جمع کننده ۴ بیتی

A عدد	A _۳	A _۲	A _۱	A _۰	وضعیت بیت‌های عدد B				وضعیت بیت‌های خروجی				عدد حاصل	
					B عدد	B _۳	B _۲	B _۱	C _۰	S _۴	S _۳	S _۲	S _۱	
۳	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۱	۵
	۱	۰	۰	۱					۰	۱	۱	۰		
	۱	۱	۰	۰					۰	۱	۰	۱		
	۱	۰	۰	۱					۰	۰	۱	۱		

مقایسه کننده تک بیتی


فیلم



فیلم مربوط به مدارهای مقایسه کننده را ببینید.

مدار مقایسه گر تک بیتی با اینتری، در ورودی دو عدد یک رقمی با اینتری (A و B) را دریافت می کند و در خروجی حاصل مقایسه را به صورت A < B یا A = B یا A > B مشخص می کند. در شکل ۵-۷ یک دیاگرام مقایسه کننده تک بیتی نشان داده شده است. در جدول ۵-۴، جدول درستی مقایسه گر دو عدد یک رقمی با اینتری رسم شده است. مدار مقایسه گر با گیت های دیجیتالی را در شکل ۵-۸ مشاهده می کنید.

جدول ۵-۴

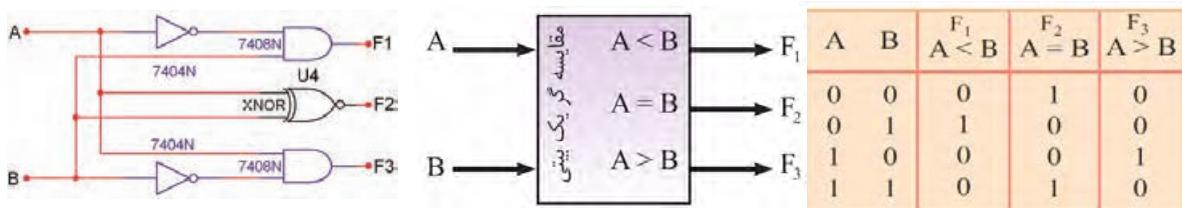

شکل ۵-۸ یک دیاگرام مدار مقایسه کننده تک بیتی

فعالیت



با توجه به جدول ۵-۴ تابع منطقی F₁, F₂ و F₃ را بنویسید.

$$F_1 = \dots$$

$$F_2 = \dots$$

$$F_3 = \dots$$

کارگروهی



آیا می توانید در مدار شکل ۵-۸، خروجی F₂ را با گیت دیگری طراحی کنید؟ با همکار گروه خود بحث کنید و مدار جدید را در نمودار شکل ۵-۹ رسم کنید.

شکل ۵-۹

پژوهش



با مراجعه به رسانه های مختلف شماره آی سی مقایسه کننده ۴ بیتی را شناسایی کنید. جدول صحت و نحوه بستن مدار آن را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

پرسش



در فرایند ورود کارت اعتباری به دستگاه ATM آیا مقایسه ای صورت می گیرد، چگونه؟ توضیح دهید.



مقایسه گر تک بیتی با نرم افزار

هدف: بررسی مدار مقایسه گر دو عدد یک رقمی باینری در نرم افزار


مواد، ابزار و تجهیزات: نرم افزار مناسب - رایانه - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱ مدار مقایسه گر یک بیتی شکل ۵-۱۰ را روی محیط کار نرم افزار بیندید.

۲ ورودی A و B را طبق جدول صحت ۵-۵ تغییر وضعیت دهید و وضعیت خروجی های مدار را با توجه به ورودی ها مشخص کنید و در جدول ۵-۵ بنویسید.

جدول ۵-۵ مقایسه کننده تک بیتی

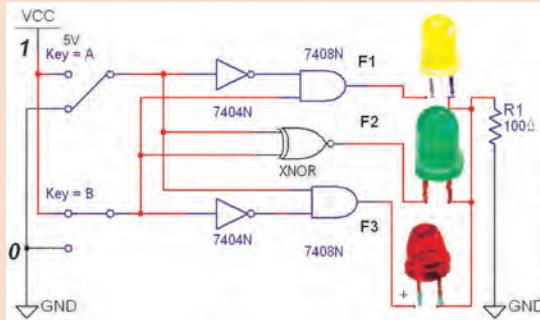


شکل ۵-۱۰ مدار عملی مقایسه کننده یک بیتی

ورودی ها		F _۱	F _۲	F _۳
A	B	A < B	A = B	A > B
۰	۰			
۰	۱			
۱	۰			
۱	۱			

مدارهای رمزگشا (Decoder)


فیلم

فیلم مربوط به مدارهای رمزگشا را ببینید.

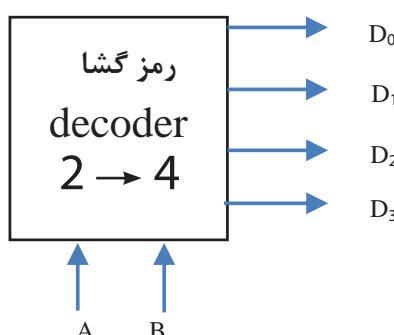

شکل ۱۱-۵ بلوك دیاگرام رمزگشا

در ورودی رمزگشا، کد باینری اعمال می شود. به ازای هر عدد باینری یکی از خروجی ها در تراز (۰) یا (۱) منطقی قرار می گیرد. شکل ۱۱-۱۱ بلوك دیاگرام رمزگشای (۲ به ۴) را نشان می دهد. اگر خروجی در تراز (۱) منطقی قرار گیرد رمزگشا را حالت فعال (۱) یا (Active High) می گویند. اگر خروجی رمزگشا در تراز (۰) منطقی قرار گیرد حالت فعال (۰) یا (Active Low) می گویند. در شکل ۱۱-۱۲ مدار رمزگشای دو به چهار و در جدول ۵-۶، جدول درستی این رمزگشا نشان داده شده است.

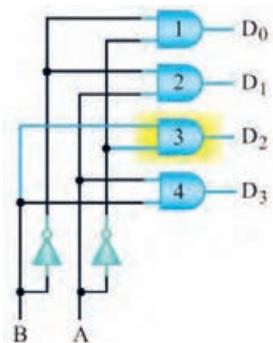

شکل ۵-۱۲ مدار رمزگشا دو به چهار

جدول ۶-۵ رمزگشا دو به چهار

B	A	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

در مدارهای ترکیبی می‌توان با یک خط کنترل به نام تواناساز (Enable) خروجی را تحت کنترل درآورد. با فعال شدن پایه En خروجی‌ها می‌توانند فعال شوند. در صورتی که ورودی تواناساز En صفر باشد، خروجی فعال نخواهد شد. مدار رمزگشای دو به چهار، شکل ۵-۱۳ دارای ورودی تواناساز است. جدول صحت آن را در جدول ۵-۷ مشاهده می‌کنید.


آیا با فشار دادن دکمه‌ای مربوط به عدد در صفحه کلید تلفن و ظاهر شدن عدد مربوطه روی صفحه نمایش عمل رمزگشایی رخ می‌دهد؟ توضیح دهید.

پرسش



جدول ۷-۵ جدول صحت دکودر $4 \rightarrow 2$
با خط تواناساز

E	B	A	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

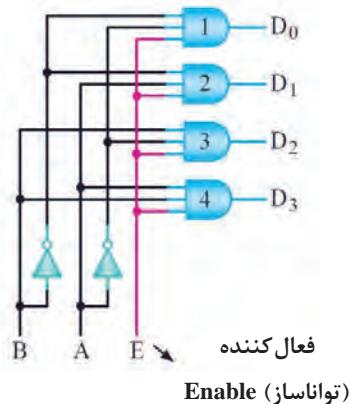

فعال کننده (تواناساز) (Enable)

شکل ۵-۱۳

با مراجعه به منابع معتبر، آیسی با عملکرد رمزگشای ۳ به ۸ را بیابید. شماره فنی آیسی، مشخصات پایه‌ها و جدول صحت آن را به صورت گزارش به کارگاه ارائه دهید.

تحقیق کنید



یکی از کاربردهای مهم مدارهای رمزگشا اجرای توابع منطقی است. زیرا استفاده از این مدارها سبب کاهش گیت‌های منطقی و ساده‌سازی حجم مدارهای دیجیتالی می‌شود.

فعالیت

با مراجعه به کتاب همراه هنرجو و اجرای تابع با مدار رمزگشا فرایند را تحلیل کنید و مدار آن را با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز به اجرا درآورید.





بررسی مدار رمزگشای ۴ → ۲ در نرم افزار

هدف: بررسی مدار رمزگشای ۴ → ۲ و تکمیل جدول درستی آن

مواد، ابزار و تجهیزات: نرم افزار مناسب - رایانه - لوازم التحریر


مراحل اجرای کار

۱ نرم افزار را فعال کنید.

۲ مدار شکل ۵-۱۴ را روی محیط نرم افزار بیندید.

۳ ورودی تواناساز (E_n) را در صفر قرار دهید. ورودی A و B را تغییر دهید. آیا در خروجی‌ها تغییری حاصل می‌شود؟۴ ورودی تواناساز (E_n) را در وضعیت (۱) قرار دهید، سپس با تغییر ورودی‌ها، جدول ۵-۸ را کامل کنید.

جدول ۵-۸ جدول صحت رمزگشای ۲ به ۴

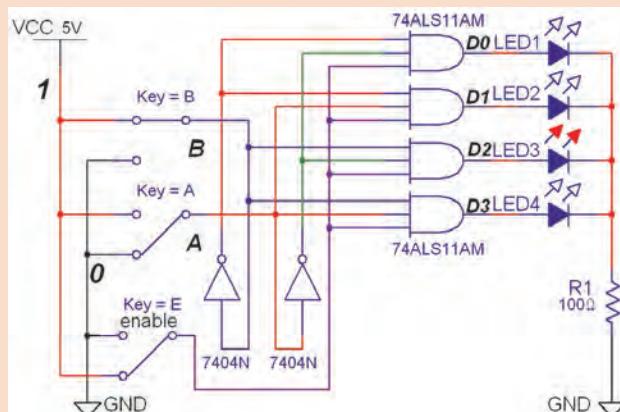

E_n	A	B	D_0	D_1	D_2	D_3
۰	X	X				
۱	۰	۰				
۱	۰	۱				
۱	۱	۰				
۱	۱	۱				

شکل ۵-۱۴ مدار عملی رمزگشای ۲ به ۴


مدارهای مالتی‌پلکس (Multiplexer)

فیلم مربوط به مدارهای مالتی‌پلکسرا ببینید.

فیلم




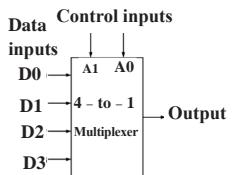مالتی‌پلکس یا Data Selector Logic مدارهایی هستند که به وسیله خطوط آدرس، اطلاعات خطوط ورودی را به یک خط خروجی انتقال می‌دهند. هر مالتی‌پلکس با m خط ورودی و یک خط خروجی به N خط آدرس نیاز دارد به طوری که رابطه $m = 2^N$ برقرار است.




Control Inputs		Output
A	B	Y
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

شکل ۵-۱۵ بلوک دیاگرام و جدول صحت مالتی پلکسر ۴ به ۱

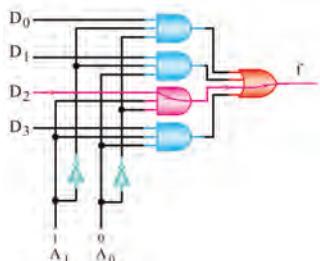

شکل ۵-۱۶ مالتی پلکسر ۴ به ۱

A	B	C	آدرس انتخاب شده	خروجی موجود نیاز
0	0	0	D ₀	0
0	0	1	D ₁	0
0	1	0	D ₂	0
0	1	1	D ₃	1 → \bar{ABC}
1	0	0	D ₄	1 → \bar{ABC}
1	0	1	D ₅	1 → $A\bar{B}\bar{C}$
1	1	0	D ₆	1 → $AB\bar{C}$
1	1	1	D ₇	1 → ABC

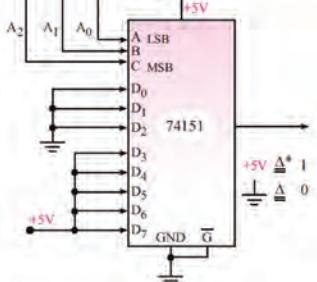

شکل ۵-۱۷ اجرای تابع با مالتی پلکسر ۸ به ۱

در شکل ۵-۱۵ بلوک دیاگرام و جدول صحت یک مالتی پلکسر ۱ → ۴ را مشاهده می کنید. برای چهار خط ورودی به دو خط آدرس (A و B) نیاز داریم.

در شکل ۵-۱۶ مدار یک مالتی پلکسر ۱ → ۴ با گیت های منطقی رسم شده است. در این مدار مثلاً اگر کد خط آدرس (۱۰) باشد ورودی سوم D۲ و اگر (۰۱) باشد، مطابق شکل ۵-۱۶ ورودی دوم را به خروجی وصل می کند. در این شکل با آدرس A۱A۰=۱۰ اطلاعات خط D۲ به خروجی منتقل می شود.

✓ مالتی پلکسراها با ورودی های بیشتر به صورت آی سی به بازار عرضه می شود. آی سی ۷۴۱۵۱ یک مالتی پلکسر ۸ به ۱ با سه خط آدرس دهی است. یکی از کاربردهای مالتی پلکسر مانند رمزگشایان اجرای توابع منطقی است.

در شکل ۵-۱۷ تابع

$$F = \frac{\bar{ABC}}{4} + \frac{\bar{ABC}}{5} + \frac{\bar{ABC}}{3} + \frac{ABC}{7} + \frac{ABC}{6}$$

با یک آی سی مالتی پلکسر ۷۴۱۵۱ اجرا شده است.

با مراجعه به رسانه های مختلف، نمونه های دیگر از آی سی مالتی پلکسر بیایید و عملکرد آن را با استفاده از برگه اطلاعات تجزیه و تحلیل کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



مدارهای ترتیبی

فیلم مربوط به مدارهای ترتیبی را ببینید.

فیلم




همان طور که مشاهده کردید خروجی مدارهای منطقی ترکیبی، در هر لحظه تابع معینی از ورودی‌های آنها در همان لحظه است. به عبارت دیگر با تغییر هم زمان ورودی‌های مدار، خروجی‌های آن نیز متناسب با ورودی‌ها تغییر می‌کند. مدارهای ترکیبی نگهداری و به خاطرسپاری حالت‌های ورودی را ندارند. ماشین‌های حسابگر و سیستم‌های کنترل دیجیتالی، برای نگهداری اطلاعات و استفاده مکرر از آنها نیاز به حافظه دارند. مدارهای دارای حافظه را مدارهای ترتیبی می‌نامند. این مدارها قابلیت به خاطرسپاری (در حافظه نگهداشتن) ترتیب پیامدها را دارند. ممکن است یک مدار ترتیبی بیش از یک ورودی یا خروجی داشته باشد. در اغلب مدارهای ترتیبی زمان تغییر وضعیت یا پذیرش اطلاعات جدید را به کمک یک سیگنال کنترل خاص، که پالس ساعت (Clock Pulse) نامیده می‌شود، تعیین می‌کند.

فليپ‌فلاب‌ها

فليپ‌فلاب‌ها ساده‌ترین مدارهای ترتیبی هستند، که از آنها به منظور سلول حافظه برای ذخیره و نگهداری اطلاعات استفاده می‌کنیم. با چند فليپ‌فلاب می‌توانیم یک رجیستر یا یک شمارنده ساخت. علاوه بر این، برای تقسیم فرکانس، آشکارسازی فاز و نظایران باید از فليپ‌فلاب‌ها استفاده کرد.

فليپ‌فلاب R-S

مدار فليپ‌فلاب SR را در شکل ۵-۱۸ مشاهده می‌کنید. در این مدار، پالس ساعت (Clock Pulse) به عنوان یک سیگنال فعال‌ساز عمل می‌کند.

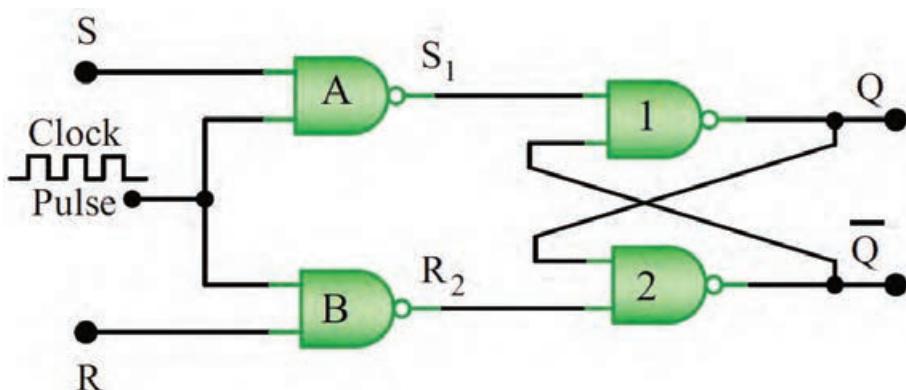

شکل ۵-۱۸ مدار فليپ‌فلاب SR ساعتی

اول کلمه Set به معنی تنظیم کردن، پرکردن و R اول کلمه Reset به معنی بازگشت به حالت اولیه یا پاک کردن است.

پژوهش



در مورد فليپ‌فلاب R-S ساعتی، جدول درستی و عیب آن پژوهش کنید و نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

ساخت فليپ‌فلاب‌ها سیر تکاملی طولانی را طی نمود و نوع J-K-M-S کامل‌ترین آنها است.

پژوهش



در مورد ساختمان فليپ‌فلاب S، J-K-M-S و T و جدول درستی آنها تحقیق کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

انواع متداول فلیپ‌فلاب‌ها به همراه کاربرد آنها در جدول ۵-۹ آورده شده است. فلیپ‌فلاب JK، در میان فلیپ‌فلاب‌ها دارای بیشترین کاربرد است.

جدول ۵-۹ انواع فلیپ‌فلاب

فلیپ‌فلاب	کاربرد
JK_MS_FF	ساخت فلیپ‌فلاب D و T
FF_D	از این فلیپ‌فلاب به عنوان یک سلول ثبات (ثبت کننده) استفاده می‌کنند.
FF_T	از فلیپ‌فلاب T اغلب به عنوان تقسیم‌کننده فرکانس در ساختمان مدارهای ساعت یا شمارنده استفاده می‌شود.


کار عملی ۴



بستن یک نمونه مدارهای ترتیبی به صورت نرم‌افزاری
هدف: کسب مهارت در بررسی عملکرد مدارهای ترتیبی
مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - اینترنت - رایانه - نرم‌افزار مولتی‌سیم یا هر نرم‌افزار مناسب دیگر
مراحل اجرای کار

۱ فلیپ‌فلاب D را از نوار Misc Digital Component نرم‌افزار مولتی‌سیم انتخاب کنید و آن را روی میز کار نرم‌افزار بیاورید.

۲ مدار شکل ۵-۱۹ را در فضای نرم‌افزار بیندید. کلید ورودی D را تغییر وضعیت دهید و حالت خروجی را پس از مشاهده در جدول ۵-۱۰ یادداشت کنید.

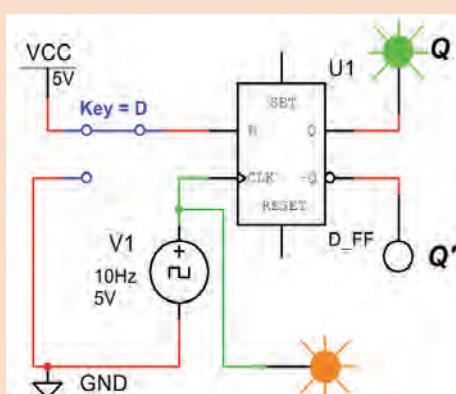

شکل ۵-۱۹ مدار فلیپ‌فلاب D

جدول ۵-۱۰ جدول صحت فلیپ‌فلاب D

ep	D	Q(t)	$\bar{Q}(t)$
↑	0		
↓	1		

سؤال:

اگر $D=1$ باشد، بعد از پنج پالس ساعت، خروجی Mold در چه وضعیتی قرار می‌گیرد؟ شرح دهید.

فلیپ‌فلاب با کدام حالت پالس ورودی تحریک می‌شود؟ در مورد چگونگی عملکرد فلیپ‌فلاب‌ها بر اساس پالس ساعت تحقیق کنید. نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

تحقیق



شیفت رجیسترها (Shift Registers)

شیفت رجیسترها برای ثبت و حفظ اطلاعات باینری به صورت موقتی به کار می‌روند. علاوه بر این، می‌توان از آنها برای انتقال اطلاعات نیز استفاده کرد. شیفت رجیسترها به علت کاربرد وسیعی که در سیستم‌های دیجیتالی دارند با قابلیت‌های متفاوت و تنوع زیاد در بازار یافت می‌شوند. در جدول ۵-۱۱ انواع شیفت رجیسترها از نظر چگونگی ورود و خروج اطلاعات (۰ و ۱ باینری) آورده شده است.

جدول ۵-۱۱ انواع شیفت رجیستر

Serial input - Serial output (SISO)	ورودی سری - خروجی سری
Serial input - Parallel output (SIPO)	ورودی سری - خروجی موازی
Parallel input - Serial output (PISO)	ورودی موازی - خروجی سری
Parallel input - Parallel output (PIPO)	ورودی موازی - خروجی موازی

کار عملی ۵



مدار شیفت رجیستر ورودی سری - خروجی موازی در نرم افزار

هدف: بررسی عملکرد مدار شیفت رجیستر SIPO


مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم افزار مناسب - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱ نرم افزار را فعال کنید.

۲ مدار شکل ۵-۲۰ را در محیط نرم افزار بیندید.

۳ شکل ۵-۲۰ مدار شیفت رجیستر «ورودی سری - خروجی موازی» را نشان می‌دهد.

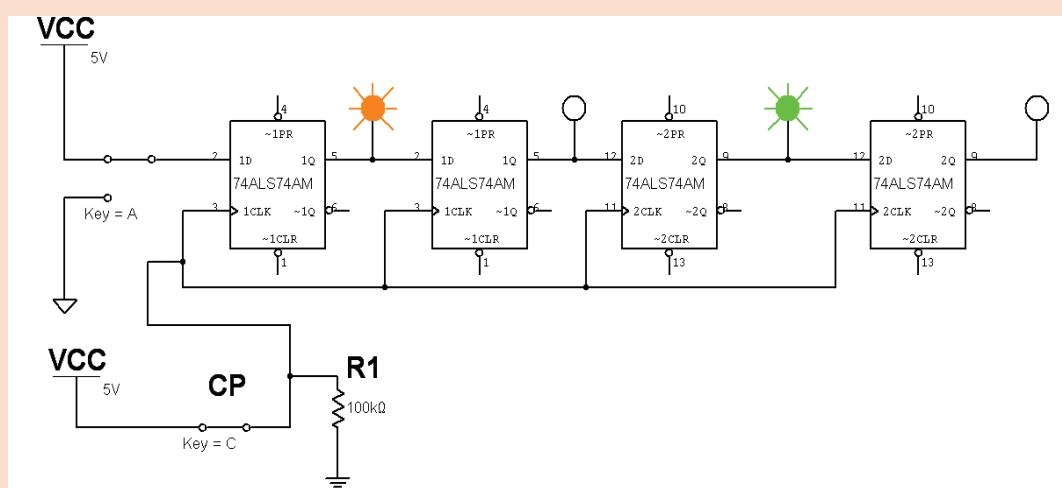

شکل ۵-۲۰ شیفت رجیستر «ورودی سری - خروجی موازی»

۴ با تغییر حالت کلیدهای A و C طبق جدول صحت ۵-۱۲، جدول را کامل کنید.

جدول ۵-۱۲ جدول صحت

پالس ساعت	Q _۱	Q _۲	Q _۳	Q _۴
اولین				
دومین				
سومین				
چهارمین				

نکته



برای نتیجه‌گیری دقیق از این آزمایش لازم است که پس از راهاندازی مدار، ابتدا اطلاعات اولین بیت را وارد کنید (با تغییر کلید A). سپس کلید C را ابتدا از صفر به یک سپس از یک به صفر تغییر حالت دهید (تا پالس ساعت بالا رونده عمل کند). در ادامه به همین ترتیب اطلاعات دومین بیت را وارد کنید و پالس ساعت را فعال نمایید و به همین ترتیب تا پالس چهارم این روند را ادامه دهید.

سؤال:

در مدار شکل ۵-۲۰ بعد از اعمال سومین پالس چه عددی در رجیستر ذخیره می‌شود؟

شمارندها (Counters)

تحقیق کنید



شمارندها مدارهایی هستند که از تعدادی فلیپفلاب که به صورت سری به هم متصل شده‌اند، تشکیل می‌شوند و عملاً پالس‌های ورودی به مدار را شمارش می‌کنند. عنصر اصلی شمارنده، فلیپفلاب است. شمارندها در ساعت‌های دیجیتالی، کرونومتر، تایمرها در نمایشگر چراغ راهنمایی و کنتور برق دیجیتالی و موارد متعدد دیگر کاربرد دارند.

در مورد سایر کاربردهای شمارنده تحقیق کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

کار عملی ۶



مدار شمارنده در نرم‌افزار


هدف: بررسی عملکرد یک نمونه مدار شمارنده سعودی - نزولی

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزار مناسب - لوازم التحریر

مراحل اجرای کار

۱ آی سی ۷۴۱۹۳ یک شمارنده دودویی است که توانایی شمارش سعودی و نزولی را دارد. همچنین می‌توان عمل شمارش از یک عدد خاص را از طریق فعال کردن پایه LOAD برنامه‌ریزی کرد.

مدار شکل ۵-۲۱ را روی میز کار نرم افزار بیندید.

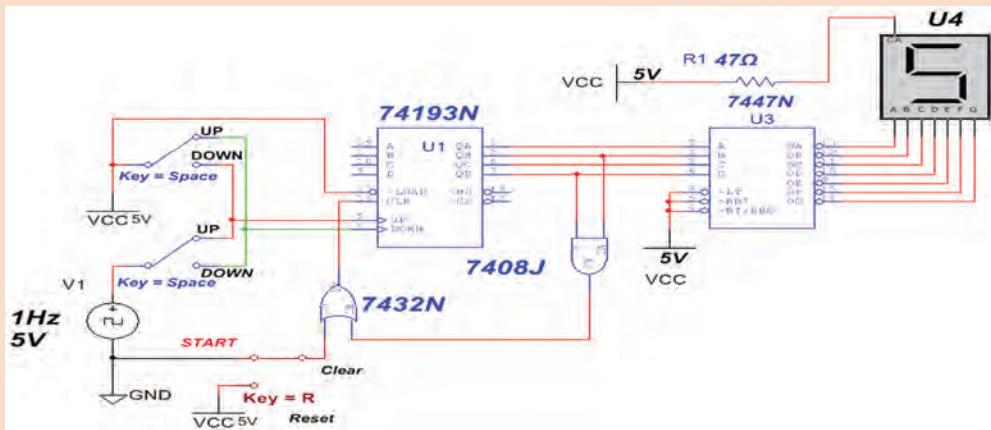

شکل ۵-۲۱ مدار شمارنده

برای تبدیل کدهای باینری به اعداد دهدهی از مدار مبدل BCD به ۷S استفاده می‌شود. آی سی رمزگشای ۷۴۴۷ یک مبدل BCD به ۷S است که به همراه نمایشگر ۷S قابل استفاده است.

نکته مهم



۱ کلید Space را در وضعیت Up قرار دهید و با شمارش پالس ساعت، عدد نمایش داده شده را مشاهده کنید و ترتیب اعداد شمارش شده را بنویسید.

۲ وقتی شمارش صعودی به انتهای رسید، کلید Space را در وضعیت Down بگذارید تا مدار کاهشی بشمارد. با شمارش پالس ساعت عدد نمایش داده شده روی seg ۷ را ببینید و ترتیب اعداد شمارش شده را یادداشت کنید.

به نظر شما در دستگاه کپی برای کنترل شماره گان کپی اوراق از چه مدارهای ترکیبی و ترتیبی استفاده می‌شود؟ از طریق بارش فکری موضوع را بررسی و جمع‌بندی کنید.

بارش فکری



آرایه گیت‌های قابل برنامه‌ریزی (Field – Programmable Gate Array) FPGA


فیلم مربوط به FPGA را ببینید.

فیلم



FPGA یک تراشه (IC) است که می‌توانیمتابع منطقی مورد نیاز طراحی شده را در آن برنامه‌ریزی کیم و روابط منطقی بین پایه‌های ورودی و خروجی را تغییر دهیم. از این رو به این تراشه‌ها آی‌سی‌های قابل

برنامه‌ریزی نیز می‌گویند. یکی از ویژگی‌های این است که به آسانی می‌توانیم مدارهای دیجیتالی پیچیده را در آنها پیاده‌سازی کنیم. برای این منظور، بلوک‌های مختلف مورد نیاز مدارهای منطقی ترکیبی را در داخل FPGA پیاده‌سازی می‌کنند. در نهایت آی‌سی با توجه به برنامه، قابل استفاده است. برای مثال می‌خواهیم با FPGA چند عدد را جمع کنیم. ابتدا باید به وسیله گیت‌های منطقی، یک بلوک جمع کننده طراحی کنیم سپس می‌توانیم این بلوک را در سایر بلوک‌ها نیز به کار ببریم. شکل ب ۵-۲۲ جدول (Look-up Table) LUT که در آی‌سی FPGA برنامه‌ریزی شده است را نشان می‌دهد.

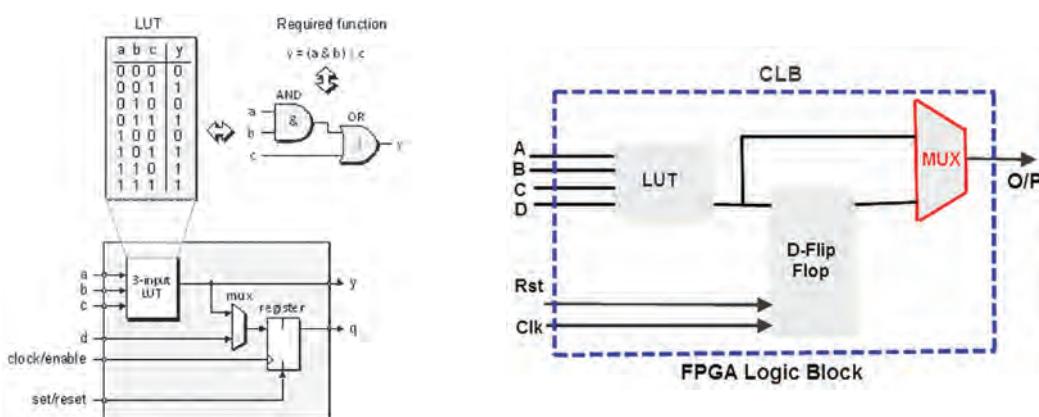

ب) تابع برنامه‌ریزی شده در FPGA

الف) بلوک دیاگرام FPGA

شکل ۵-۲۲ آی‌سی FPGA

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، آی‌سی‌های هم خانواده FPGA به همراه نرم‌افزارهای مرتبط و چگونگی برنامه‌ریزی آنها را شناسایی کنید. نتایج را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

تحقیق‌کنید



FPGAها دارای چند هزار تا چند میلیون گیت در داخل خود هستند که از آنها در پیاده‌سازی توابع نسبتاً پیچیده دیجیتالی که نیاز به سرعت پردازش بالایی دارد استفاده می‌شود. این امر سبب کاهش سخت‌افزار مورد نیاز می‌شود و همچنین برنامه‌نویسی ساده و استاندارد نیز از مزیت‌های FPGA است.

امروزه کاربردهای FPGA بسیار رایج شده و در بسیاری از موارد به عنوان پردازنگر در مدارهای مختلف استفاده می‌شود، شکل ۵-۲۳ یک نمونه از این نوع آی‌سی را که در موارد پیشرفت‌ه کاربرد دارد نشان می‌دهد. سرعت بالای FPGAها سبب شده است که بتوانیم آنها را برای کارهای پردازشی سنگین مثل پردازش تصویر و پردازش صدا استفاده



شکل ۵-۲۳ کاربرد آی‌سی FPGA در مدارهای پیشرفته

فعالیت



به چگونگی برنامه‌ریزی یک نمونه آی‌اسی FPGA که توسط مربی شما ارائه می‌شود توجه کنید سپس درباره فرایند اجرایی آن گزارش کوتاهی بنویسید.

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف درباره کاربرد انواع آی‌سی‌های FPGA مطالعه کنید و نتایج را در قالب یک گزارش اجمالی ارائه دهید.

الگوی پرسش

- ۱ برخی از مدارهای ترکیبی بیش از یک خروجی دارند.
درست نادرست
- ۲ جمع‌گر تک بیتی از گیت و گیت ساخته می‌شود.
- ۳ با توجه به نقشه شکل ۵-۸ در مدار مقایسه‌کننده از کدام گیت استفاده شده است؟
- الف) OR ب) NAND پ) XNOR ت) XOR
- ۴ از کدام مدار برای آدرس‌دهی حافظه‌ها استفاده می‌شود؟
- الف) مالتی‌پلکسر ب) مقایسه‌کننده پ) رمزگشایی ت) رمزگذار
- ۵ کاربرد مالتی‌پلکسر را به‌طور خلاصه شرح دهید.
- ۶ مدارهایی که حافظه دارند را می‌گویند.
- ۷ مدارهای ترتیبی اطلاعات جدید را چگونه پذیرش می‌کنند؟ توضیح دهید.
- ۸ انواع فلیپ فلاب و کاربرد آنها را تشریح کنید.
- ۹ SIPO چه نوع شیفت رجیستری است؟ نام ببرید.
- ۱۰ کدام آی‌سی، شمارنده است؟

۷۴۸۳ -۴

۷۴۱۵۱ -۳

۷۴۱۹۳ -۲


۷۴۴۷ -۱

۱۱ FPGA را تعریف کنید.

۱۲ مزیت‌های FPGA را بنویسید.

۱۳ کاربرد FPGA را به‌طور خلاصه شرح دهید.

۱۴ مدارهای ترکیبی و ترتیبی که در ساختار بلوک FPGA شکل ۵-۲۲ به کار رفته است را نام ببرید.

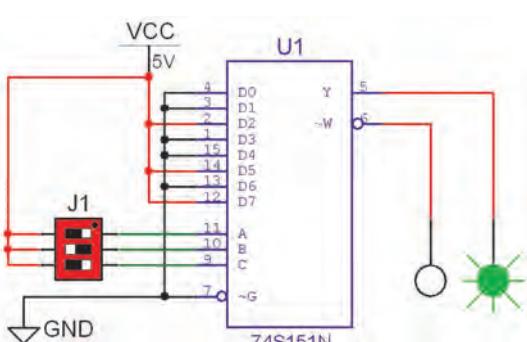

شکل ۵-۲۴ مدار مالتی‌پلکسر

جدول ۵-۱۳ جدول صحت مالتی پلکسبر

خطوط آدرس			خروجی	
C	B	A	Y	W
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد یادگیری

۱ مدار شکل ۵-۲۴ را روی میز کار نرم افزاری بیندید.


۲ با تغییر وضعیت خطوط آدرس جدول صحت ۵-۱۳ را کامل کنید.

۳ تابعی که با مالتی پلکسبر اجرا شده است را با توجه به عملکرد مدار بنویسید.

الگوی آزمون عملی با قطعات واقعی پایان واحد یادگیری

۱ با استفاده از یک آی سی ۷۴۲۹۳ و یک آی سی ۷۴۴۷ و یک نشاندهنده هفت قسمتی (۷ Seg) مدار شکل ۵-۲۵ را که یک شمارنده است، روی برد بیندید.

۲ ترتیب اعداد شمارش شده را بنویسید. در مورد عملکرد آن توضیح دهید.

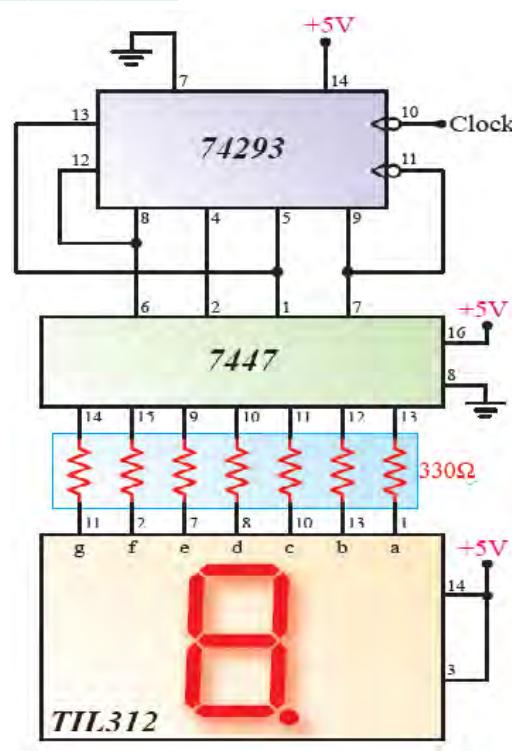

شکل ۵-۲۵ مدار شمارنده

ارزشیابی شایستگی

پومن سوم: دیجیتال و کاربرد آن

شرح کار:

- ۱ شرح کلی مدارهای ترکیبی
- ۲ شرح کلی مدارهای ترتیبی
- ۳ بستن مدارهای نمونه ترکیبی و ترتیبی کاربردی به صورت نرمافزاری و سختافزاری
- ۴ تشریح تراشه FPGA، کاربردها و مزایای آن

استاندارد عملکرد:

بستن مدارهای کاربردی دیجیتالی با رعایت استاندارهای حاکم بر آن

شاخص‌ها:

- ۱ تشریح کلی مدارهای ترکیبی (۲۰ دقیقه)
- ۲ شبیه‌سازی مدارهای ترکیبی با نرمافزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه عملی مدارهای ترکیبی (۳۰ دقیقه)
- ۳ تشریح کلی مدارهای ترتیبی (۲۰ دقیقه)
- ۴ شبیه‌سازی مدارهای ترتیبی با نرمافزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه عملی مدارهای ترتیبی (۲۰ دقیقه)
- ۵ تشریح تراشه FPGA، کاربردها و مزایای آن (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۲۷°C) ذره‌بین و مجهر به وسائل اطفاء حریق - میز کار استاندارد با ابعاد cm L۱۸۰ * D۸۰ * H۸۰ - مجهر به فیوز حفاظت جان - فرد بالباس کار در حال نشسته - رایانه - اینترنت - لوازم التحریر - نرمافزارهای مورد نیاز - بردبُرد - دیود نورانی LED - مقاومت‌های Ω ۱۵۰، $\frac{1}{4}$ وات و Ω ۳۳۰، $\frac{1}{4}$ وات - سیم‌های بردبُرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - کلید یک پل کوچک - برگه اطلاعات آی‌سی‌های دیجیتال - آی‌سی‌های ۷۴۸۳-۷۴۴۷-۷۴۹۳

معیار شایستگی:


ردیف	مراحل کار	قبولی از ۳	حداقل نمره ۲	نمره هنرجو
۱	تشریح کلی عملکرد مدارهای ترکیبی	۱		
۲	شبیه‌سازی مدارهای ترکیبی با نرمافزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه عملی مدارهای ترکیبی	۲		
۳	تشریح کلی عملکرد مدارهای ترتیبی	۱		
۴	شبیه‌سازی مدارهای ترتیبی با نرمافزار مرتبط و بستن دو مدار نمونه عملی مدارهای ترتیبی	۲		
۵	تشریح تراشه FPGA، کاربردها و مزایای آن	۱		
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:				
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها				
۲- دقت و تمرکز در اجرای کار				
۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر				
۴- اخلاق حرفه‌ای				
میانگین نمرات				
*				

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۴

میکروکنترلرها

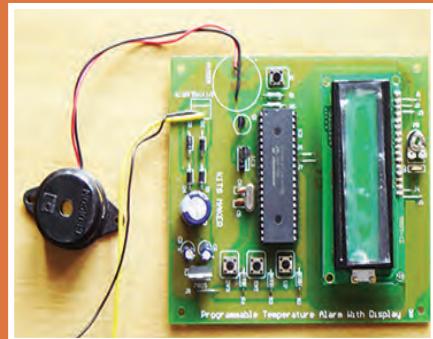

میکروکنترلر یک مدار مجتمع یا چیپ الکترونیکی است که دارای پردازنده حافظه و تعدادی ورودی و خروجی قابل برنامه‌ریزی است. میکروکنترلرها در واقع یک میکروکامپیوتر هستند که از نظر عملکرد تقریباً مشابه یک کامپیوتر کامل می‌باشند. میکروکنترلرها دارای ورودی، پردازش و خروجی هستند که برای مصارف خاصی برنامه‌ریزی می‌شوند. میکروکنترلرها در طراحی مدارهای کنترلی استفاده می‌شوند. طراحی مدارهای کنترلی که قبلًا با صدها مدار مجتمع آنالوگ و دیجیتال به اجرا در می‌آمد امروزه با یک میکروکنترلر ساده قابل انجام است.

واحد یادگیری ۶

میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن

آیاتا به حال فکر کرده‌اید

■ یک میکروکنترلر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

■ ابعاد یک میکروکنترلر چقدر است؟

■ چند نوع میکروکنترلر وجود دارد؟

■ استفاده از میکروکنترلرها چه مزیت‌هایی دارد؟

■ چه زبان‌های برنامه‌نویسی برای میکروکنترلرها وجود دارند؟

■ چگونه می‌توان برنامه نوشته شده را به زبان قابل فهم میکروکنترلر تبدیل کرد؟

■ چگونه می‌توان برنامه نوشته شده را داخل حافظه میکروکنترلر بارگذاری کرد؟

كلمه میکروکنترلر از دو کلمه میکرو و کنترلر تشکیل شده است. منظور از میکرو می‌تواند سرعت عمل میکروکنترلر باشد، زیرا میکروکنترلر می‌تواند دستورهایی را که به آن می‌دهیم با سرعت بالا و در حد زمان یک میکرو ثانیه انجام بدهد. معنی دوم میکرو شاید کوچکی قطعه باشد، زیرا این قطعه با ابعادی تا یک میلیونیوم متر کوچک شده است. شاید باور کردندی نیست که در یک تراشه ممکن است بیش از یک میلیون ترانزیستور به کار رفته باشد. معنی فارسی میکروکنترلر را ریزکنترل کننده نامیده‌اند.

میکروکنترلرها قابل برنامه‌ریزی هستند، به طوری که طراح می‌تواند با توجه به نیاز کاربر آن را برنامه‌ریزی کند. به عنوان مثال با اتصال کیبورد و ال سی دی به میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده، یک ماشین حساب یا قفل رمز دیجیتالی بسازد. میکروکنترلرها به طور گسترده در تولید سیستم‌های تک منظوره مانند سیستم‌های حفاظتی، دزدگیر، سیستم‌های کنترل صنعتی، دستگاه دورنگار (فاکس)، فرکانس‌متر، کنترل موتور ربات و ولت‌متر DC به کار می‌روند.

استاندارد عملکرد

میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن با رعایت استاندارد تعریف شده


۱-۶ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

میکروکنترلر (AVR ATmega) - رایانه - نرمافزار پروتئوس Proteus - Bascom - Ver ۱۲.۳. فرنگ لغت انگلیسی به چند نمونه آی سی میکروکنترلر - چند نمونه برگه اطلاعات میکروکنترلر (Data sheet) - فارسی - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود ۱N۴۰۰ - مقاومت $\frac{1}{4}$ کیلو امپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۷V - ۲۲۰/۲۰x۶ ولتی کوچک و کم وات

۲-۶ معرفی میکروکنترلرها و شرح عملکرد آنها

سیستم کامپیوترا

در سال های گذشته با ساختار کلی رایانه (کامپیوترا) آشنا شده اید، اجزای تشکیل دهنده یک سامانه کامپیوترا به صورت بلوک دیاگرام شکل ۱-۶ نشان داده شده است.

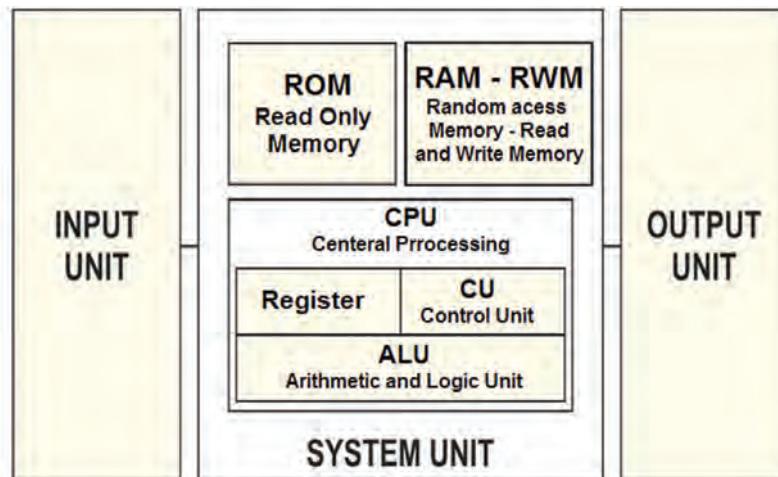

شکل ۱-۶ ساختار کلی یک سامانه رایانه (کامپیوترا)

واژه های داخل تصویر ۱-۶ را به زبان فارسی ترجمه کنید.

ترجمه کنید



در داخل دستگاه هایی مانند کنترل از راه دور، دستگاه صوتی و تصویری، ربات، کنترل دمای یخچال و کنترل ماشین لباسشویی از یک رایانه استفاده می شود. در مورد آنها جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

بارش فکری



با مراجعه به رسانه های مختلف کلمات Micro controller block Diagram را جستجو کنید و دو نمونه دیگر از بلوک دیاگرام سامانه کامپیوترا را بیابید و آنها را با هم مقایسه کنید، نتیجه را به صورت یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.


فعالیت



■ معرفی میکروکنترلر و میکروکامپیووترها

با وجود اینکه میکروکنترولرها (ریزکنترل گرها) و میکروپروسسورها (ریزپردازندها) را از نظر فنی و ساختاری در یک شاخه قرار می‌دهند ولی آنها در اجزاء و عملکرد با هم تفاوت‌های عمدی دارند. در ریزپردازندها فقط واحد پردازش به صورت مجزا به صورت یک آی‌سی (IC) (مدار مجمع) وجود دارد که مدارهایی مانند RAM، ROM، واحد ورودی/خروجی، تایمیرها و ثبات‌ها در آی‌سی‌های مجزا به ریزپردازنده متصل می‌شوند و تشکیل یک رایانه را می‌دهند.

در ریزکنترل‌گر تمام واحدهای یک رایانه، از جمله حافظه‌های ROM، RAM، تایمیرها و ثبات‌ها همگی به صورت فشرده و یکپارچه در درون یک آی‌سی به نام میکروکنترلر قرار می‌گیرند شکل ۶-۲. امروزه استفاده از میکروکنترولرها در دستگاه‌های تجاری برای کنترل دستگاه‌های الکترونیکی خانگی مانند تلویزیون، اجاق میکروویو (Microwave oven)، دستگاه کنترل از راه دور و ماشین لباسشویی بسیار متداول و مقرن به صرفه است. به همین دلیل میکروکنترلر را میکروکامپیووتر هم می‌نامند.

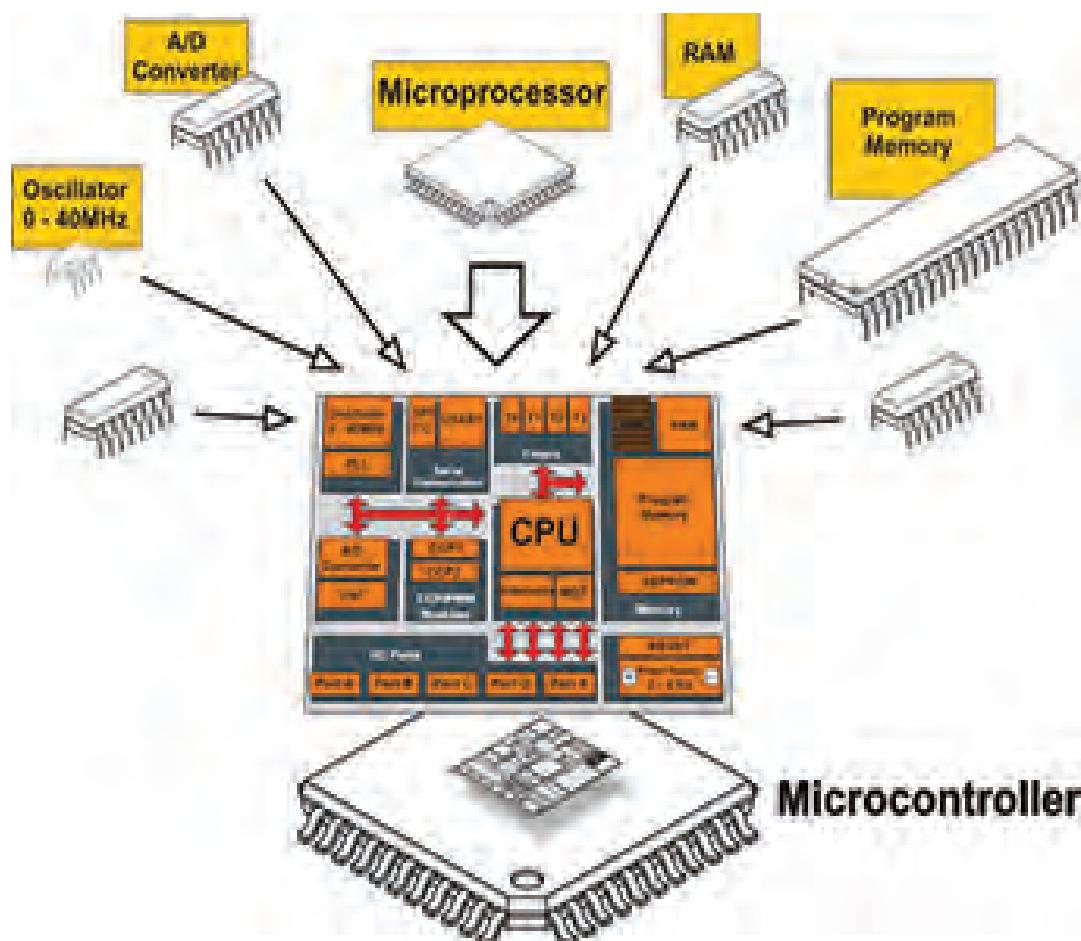

شکل ۶-۲-۶ ساختار کلی میکروکنترلر

ارزشیابی نظری تشخیصی

نکته



این ارزشیابی توسط هنرجو در ساعت غیردرسی اجرا شود و نتیجه ارزشیابی به مربی مربوطه ارائه گردد. محتوای این ارزشیابی نظری مجدداً در کلاس درس توسط هنرآموز مربوطه به اجرا در می‌آید و بر اساس سطح کلاس روند آموزش ادامه خواهد یافت.

۱ آیا هزینه طراحی مدار کنترل یک دستگاه خانگی مانند ماشین لباسشویی به وسیله رایانه یا طراحی آن توسط میکروکنترلر برابر می‌کند؟ توضیح دهید.

۲ آیا یک رایانه از نظر حجم داده و سرعت پردازش (محاسبات) با یک میکروکنترلر برابر می‌کند، کدام بیشتر است؟

۳ در شکل ۶-۲ ساختار یک میکروکنترلر قسمت A/D Converter به کدام بخش اشاره دارد؟

- الف) بخش محاسبه و منطق
- ب) مودم و ارتباط شبکه
- ج) ورودی حافظه جانبی
- د) مبدل آنالوگ به دیجیتال

۴ در شکل ۶-۲ میکروکنترلر Program memory به کدام حافظه اشاره دارد؟

- الف) هارد دیسک
- ب) حافظه‌های فقط خواندنی
- ج) حافظه دینامیک و استاتیک (Micro SD)

۵ به کدام علت در یک ماشین لباسشویی نمی‌توان از یک رایانه کامل معمولی استفاده کرد؟

- الف) وزن و حجم زیاد
- ب) هزینه زیاد

ج) عدم نیاز به حجم زیاد حافظه و پردازش

- د) هر سه مورد

۶ برای یک دستگاه کنترل از راه دور با ۱۲ عدد کلید، در زمانی که یک کلید زده می‌شود، حداقل کد ارسالی چند بیتی (چند رقمی) است؟

الف) ۱۲

ج) ۶

ب) ۴

۷ امروزه برای کنترل دستگاه‌ها (خانگی و تجاری) از مدارهای دیجیتالی پایه مانند گیت‌ها، دیکودرهای،

فیلیپ‌فلاب‌ها استفاده نمی‌شود، چرا؟

- الف) نیاز به مدارچاپی بزرگ
- ب) قیمت بالا
- د) هر سه مورد
- ج) طراحی سخت و تغییرناپذیر

فیلم



فیلم کاربردی از میکروکنترلرها را ببینید.




بارش فکری

درباره علت عدم استفاده از رایانه معمولی به جای میکروکنترلر در دستگاه‌های الکترونیکی برسی کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری به بحث بگذارید.

۳-۶ معماری میکروکنترلر

چگونگی قرار گرفتن بخش‌های مختلف میکروکنترلر مانند مبدل A/D، ROM، Timer/counter و CPU در کنار هم را معماری میکروکنترلر می‌گویند. معماری میکروکنترلر زمانی کامل است که اجزای آن روند مناسبی را برای اجرای دستورهای موجود در آن دنبال کنند. شکل ۳-۶ بخش‌های اصلی یک میکروکنترلر را به صورت بلوك دیاگرام نشان می‌دهد. هماهنگی و نظم در چیدمان اجزا میکروکنترلر، نقش مؤثری در سرعت اجرای دستورهای آن دارد. مثلاً سرعت اجرای دستورهای میکروکنترلرهای AVR ۸۰۵۱ برابر با میکروکنترلرهای ۱۲ است. علت این تفاوت در معماری این دو نوع میکروکنترلر است.

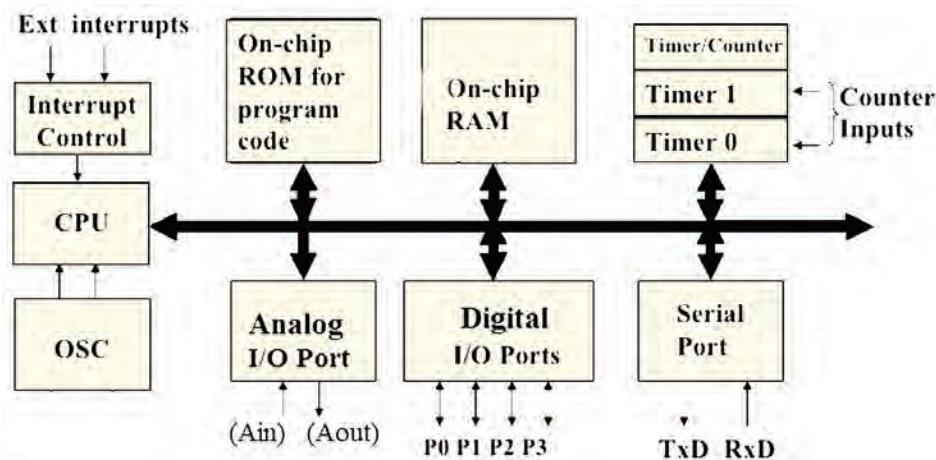

شکل ۳-۶ معماری بخش‌های اصلی یک میکروکنترلر

با مراجعه به رسانه‌های مختلف کلمات computer architect block diagram را جستجو کنید و نمونه‌های دیگری از نقشه بلوکی معماری کامپیوتر را بباید و نتیجه را در قالب گزارش پژوهشی به کارگاه ارائه کنید.

فعالیت



اجزای اصلی میکروکنترلر

میکروکنترلرهای امروزی از نظر معماری دارای بخش‌های مشترکی به شرح زیر هستند:

حافظه موقتی RAM: در این حافظه برنامه و بخشی از داده (Data) موقت به اجرا درمی‌آید و به صورت موقت تا زمانی که میکروکنترلر به جریان الکتریکی متصل است، ذخیره می‌شود.

حافظه خواندنی ROM: این حافظه جهت قرار گرفتن برنامه مورد نیاز و داده‌هایی که ثابت هستند استفاده می‌شود. این داده‌ها شامل جدولی از داده‌های ثابت است که برای نمایش کاراکتر و شکل‌های خاص در نمایشگری که سون سگمنت (7 Seg) به میکروکنترلر اتصال داده شده است به کار می‌رود. امروزه در میکروکنترلرهای از خانواده فلاش رام (Cooldisk Flash RAM) استفاده می‌شود. اگر در فرایند اجرای برنامه نیاز به ذخیره اطلاعات پایدار بدون نیاز به تغذیه باشد از حافظه‌های EEPROM نیز استفاده می‌شود. در این حالت با قطع شدن تغذیه، اطلاعات ذخیره شده در میکروکنترلر از بین نمی‌رود.

واحد پردازش مرکزی – CPU: به معنی پردازشگر است و واحد اصلی و مرکزی (مغز) میکروکنترلر به حساب می‌آید. پردازشگر از بخش‌های محاسبه، منطق، رجیسترها اصلی و واحد دریافت و ترجمه کدهای برنامه تشکیل شده است. هرقدر هماهنگی این بخش‌ها با هم بیشتر باشد عمل پردازش سریع‌تر صورت می‌گیرد، این نوع میکروکنترلرها را میکروکنترلر سرعت بالا می‌نامند.

ورودی و خروجی دیجیتالی – DIGITAL I/O: این بخش شامل مجموعه پایه‌های ورودی و خروجی میکروکنترلر است، عملکرد این پایه‌ها از طریق دستورهای تدوین شده در برنامه‌نویسی قابل تعریف است. به این ترتیب می‌توانیم به ورودی یا خروجی داده‌های (Data) مختلف را اختصاص دهیم و حالت‌های مختلف را به وجود آوریم.

ساعت – Clock: در این بخش یک موج مربعی به عنوان پالس ساعت تولید می‌شود. این پالس مورد نیاز میکروکنترلر است، که برای مثال می‌تواند به دو صورت زیر تولید شود:

■ حالت RC داخلی: پالس ساعت در داخل تراشه (آی‌اسی IC) میکروکنترلر تولید می‌شود.

■ حالت کریستال خارجی: بانصب یک کریستال پیزو الکترونیک به پایه‌های میکروکنترلر پالس ساعت تولید می‌شود. در اکثر کاربردها از حالت RC داخلی استفاده می‌شود، زیرا دیگر نیاز به قطعه خارجی برای اتصال به میکروکنترلر ندارد.

در اصطلاح عمومی «میکروکنترلرها» را «میکرو» نیز می‌نامند. بنابراین در مراحل بعد ممکن است ما نیز از اصطلاح میکرو استفاده کنیم.

نکته



جست و جو
کنید



کار عملی ۱




ترجمه اطلاعات فنی و بخش‌های مختلف میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در شناخت و تشخیص اجزاء مختلف یک میکروکنترلر از یکدیگر

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی

مراحل اجرای کار:

۱ با بررسی شکل ۶-۴، بلوک دیاگرام قسمت‌های اصلی و مهم آی‌اسی میکروکنترلر را ترجمه کنید و جدول ۱-۶ را کامل کنید.

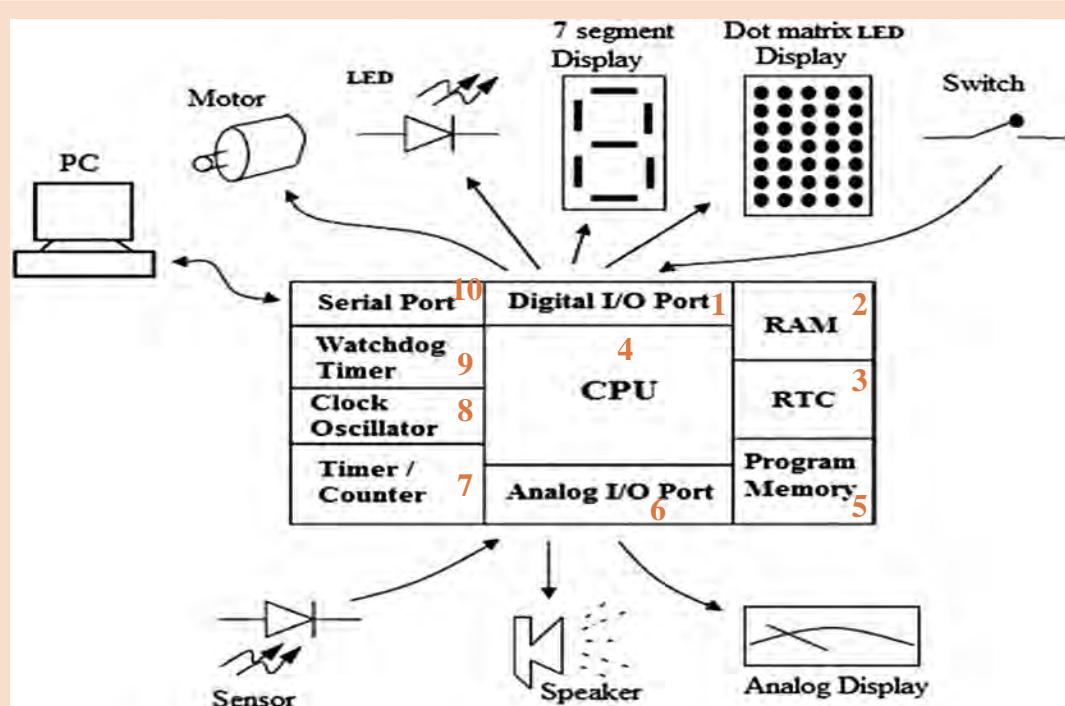

شکل ۶-۴ ساختار کلی یک میکروکنترلر

جدول ۶-۱

عنوان بلوک	شماره بلوک	ترجمه
Digital I/O Port	۱	
Analog I/O Port		
RAM (Random Access Memory)		
RTC(Real Time Clock)		
Program Memory		
Serial Port		
Watchdog Timer		
Clock Oscillator		
Timer/Counter		

با توجه به شکل ۶-۴ قطعات جانبی که به درگاه‌های ورودی خروجی (I/O Ports) میکروکنترلر اتصال داده می‌شوند را تعیین کنید و در جدول ۶-۲ بنویسید.

جدول ۶-۲

ردیف	نام دستگاه یا قطعه	ورودی برای میکروکنترلر	خروجی برای میکروکنترلر
۱	Personal Computer(PC)	به پورت سریال میکروکنترلر اتصال داده می‌شود	—
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			

۳ با مراجعه به فرهنگ لغت یا سایر رسانه‌ها، اصطلاحات داده شده در جدول ۶-۳ را ترجمه کنید و نماد اختصاری آن را بنویسید. سپس این نماد اختصاری را با سایر نمادهای اختصاری که تا کنون آموخته‌اید مقایسه کنید و در صورت مطابقت در ستون مربوطه علامت (✓) و در صورت عدم تطابق علامت (–) را وارد کنید.

جدول ۶-۳

ردیف	نماد اختصاری	تطابق	واژه به زبان فارسی	واژه به زبان انگلیسی
۱				Random Access Memory
۲				Read Only Memory
۳				Erasable Read Only Memory
۴				Erasable Programmable Read Only Memory
۵				Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
۶				Analog to Digital
۷				Central Processing Unit
۸				Control Unit
۹				Arithmetic Processing Unit



- ۱ مجموعه‌ای از قطعات الکترونیک در یک بسته‌بندی را می‌گویند.
- ۲ مجموعه‌ای از مدارهای مجتمع که در یک بسته قرار دارند و مانند یک رایانه کوچک عمل می‌کنند را می‌گویند.
- ۳ در شکل ۶-۴ Analog I/O Port شامل چه بخش‌هایی می‌شود؟
- ۴ به میکروکنترلر، ریزکنترل گر نیز می‌گویند. درست □ نادرست □
- ۵ در شکل ۶-۴ Timer برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

۶-۴ انواع میکروکنترلر

پیشرفت فناوری در صنعت الکترونیک، و ارتباط آن با علم دیجیتال، سبب رشد چشمگیری در شکل گیری ساختار انواع خانواده میکروکنترلرها شده است. کارخانه‌های مختلف با توجه به نیاز، انواع میکروکنترلرها را تولید می‌کنند. محصول تولیدی آنها در پروژه‌های صنعتی، در بین متخصصین، دانشجویان و علاقه‌مندان رواج بیشتری دارد. متدائل ترین میکروکنترلرها خانواده‌های AVR ، PIC ، ۸۰۵۱ و ARM هستند.

فیلم انواع مختلف میکروکنترلرها و کاربرد آنها را ببینید.

فیلم



۶-۵ خانواده ۸۰۵۱

این خانواده از قدیمی‌ترین میکروکنترلرها به شمار می‌آیند، که امکانات محدودی دارند. این نوع میکروکنترلرها قیمت بسیار پایینی دارند. شکل ۶-۵ قسمتی از برگه اطلاعات آی‌سی ۸۰۵۱ را نشان می‌دهد.

intel PRELIMINARY

87C51/80C51BH/80C31BH
CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
Commercial/Express

87C51/80C51BH/80C51BHP/80C31BH
*See Table 1 for Proliferation Options

■ High Performance CHMOS EPROM	■ 5 Interrupt Sources
■ 24 MHz Operation 1	■ Programmable Serial Port
■ Improved Quick-Pulse Programming Algorithm	■ TTL- and CMOS-Compatible Logic Levels 6
■ 3-Level Program Memory Lock	■ 64K External Program Memory Space
■ Boolean Processor 2	■ 64K External Data Memory Space
■ 128-Byte Data RAM 3	■ ONCE Mode Facilitates System Testing
■ 32 Programmable I/O Lines 4	■ Power Control Modes
■ Two 16-Bit Timer/Counters 5	—Idle 7
■ Extended Temperature Range (-40°C to +85°C)	—Power Down

شکل ۶-۵ برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸۰۵۱

موارد شماره‌گذاری شده در شکل ۶-۵ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید.

ترجممه کنید



پودمان چهارم: میکروکنترلرها

فعالیت
عملی



یک نمونه آی‌سی ۸۰۵۱ را در اختیار بگیرید و مشخصات ظاهری آن را با انواع آی‌سی‌هایی که تا کنون دیده‌اید مقایسه کنید.

خانواده AVR

این خانواده از رایج‌ترین و پرکاربردترین میکروکنترلرها است که در مدل‌های مختلف با امکانات متنوع ساخته می‌شوند و در بازار با قیمت مناسب در دسترس است. شکل ۶-۶ قسمتی از برگه اطلاعات یک نمونه میکروکنترلر AVR را نشان می‌دهد.

Features

- High-performance, Low-power AVR® 8-bit Microcontroller
- Advanced RISC Architecture
 - 130 Powerful Instructions – Most Single-clock Cycle Execution **۱**
 - 32 x 8 General Purpose Working Registers **۲**
 - Fully Static Operation
 - Up to 16 MIPS Throughput at 16 MHz **۳**
 - On-chip 2-cycle Multiplier
- Nonvolatile Program and Data Memories
 - 8K Bytes of In-System Self-Programmable Flash **۴**
Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles
 - Optional Boot Code Section with Independent Lock Bits
In-System Programming by On-chip Boot Program
True Read-While-Write Operation
 - 512 Bytes EEPROM **۵**
Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles
 - 1K Byte Internal SRAM **۶**
 - Programming Lock for Software Security
- Peripheral Features
 - Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler, one Compare Mode
 - One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
 - Real Time Counter with Separate Oscillator
 - Three PWM Channels
 - 8-channel ADC in TQFP and MLF package
Eight Channels 10-bit Accuracy
 - 6-channel ADC in PDIP package **۸**
Eight Channels 10-bit Accuracy
 - Byte-oriented Two-wire Serial Interface
 - Programmable Serial USART
 - Master/Slave SPI Serial Interface
 - Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
 - On-chip Analog Comparator **۹**
- Special Microcontroller Features
 - Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
 - Internal Calibrated RC Oscillator **۱۰**
 - External and Internal Interrupt Sources
 - Five Sleep Modes: Idle, ADC Noise Reduction, Power-save, Power-down, and Standby
- I/O and Packages
 - 23 Programmable I/O Lines **۱۱**
 - 28-lead PDIP, 32-lead TQFP, and 32-pad MLF
- Operating Voltages
 - 2.7 - 5.5V (ATmega8L) **۱۲**
 - 4.5 - 5.5V (ATmega8)
- Speed Grades
 - 0 - 8 MHz (ATmega8L) **۱۳**
 - 0 - 16 MHz (ATmega8)
- Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C
 - Active: 3.6 mA
 - Idle Mode: 1.0 mA
 - Power-down Mode: 0.5 µA **۱۴**



8-bit **AVR**[®]
with 8K Bytes
In-System
Programmable
Flash

ATmega8
ATmega8L

شکل ۶-۶ برگه اطلاعات میکروکنترلر خانواده AVR

ترجمه کنید



فعالیت خارج
از ساعات
درسی



PIC خانواده

این خانواده نیز از رایج‌ترین و پرکاربرد‌ترین میکروکنترلرهای AVR است. میکروکنترلر PIC در مقایسه با میکروکنترلر PIC16C72 می‌شود. این امر باعث افزایش سرعت پردازش شکل ۶-۷ می‌شود. مدل‌های مختلف و امکانات متعدد دارد و از قیمت مناسبی نیز برخوردار است.

شکل ۶-۷ یک نمونه برگه اطلاعات میکروکنترلر PIC16C72 را نشان می‌دهد.

MICROCHIP **PIC16C72 SERIES**

8-Bit CMOS Microcontrollers with A/D Converter

Devices included:

- PIC16C72
- PIC16CR72

Microcontroller Core Features:

- High-performance RISC CPU **1**
- Only 35 single word instructions to learn **2**
- All single cycle instructions except for program branches which are two cycle **3**
- Operating speed: DC - 20 MHz clock input **4**
DC - 200 ns instruction cycle
- 2K x 14 words of Program Memory, **5**
128 x 8 bytes of Data Memory (RAM) **6**
- Interrupt capability
- Eight level deep hardware stack
- Direct, indirect, and relative addressing modes
- Power-on Reset (POR)
- Power-up Timer (PWRT) and
Oscillator Start-up Timer (OST)
- Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC oscillator for reliable operation
- Programmable code-protection
- Power saving SLEEP mode **7**
- Selectable oscillator options
- Low-power, high-speed CMOS technology
- Fully static design
- Wide operating voltage range:
 - 2.5V to 6.0V (PIC16C72) **8**
 - 2.5V to 5.5V (PIC16CR72)
- High Sink/Source Current 25/25 mA
- Commercial, Industrial and Extended temperature ranges **9**
- Low-power consumption:
 - < 2 mA @ 5V, 4 MHz
 - 15 µA typical @ 3V, 32 kHz **10**
 - < 1 µA typical standby current

Pin Diagrams

Peripheral Features:

- Timer0: 8-bit timer/counter with 8-bit prescaler
- Timer1: 16-bit timer/counter with prescaler, can be incremented during sleep via external crystal/clock **11**
- Timer2: 8-bit timer/counter with 8-bit period register, prescaler and postscaler
- Capture, Compare, PWM (CCP) module
 - Capture is 16-bit, max. resolution is 12.5 ns
 - Compare is 16-bit, max. resolution is 200 ns
 - PWM max. resolution is 10-bit
- 8-bit 5-channel analog-to-digital converter **12**
- Synchronous Serial Port (SSP) with SPI™ and I²C™
- Brown-out detection circuitry for Brown-out Reset (BOR)

شکل ۶-۷ برگه اطلاعات میکروکنترلر خانواده PIC

موارد شماره‌گذاری شده در شکل ۶-۷ را ترجمه کنید و نتیجه را در کارگاه به بحث بگذارید.

ترجمه کنید




فعالیت در
ساعات غیر
درسی




سایر قسمت‌های مربوط به شکل ۶-۷ را در خارج از محیط آموزشی ترجمه کنید و نتیجه را در قالب یک پژوهش به کلاس ارائه دهید.

خانواده ARM

این خانواده فقط در بسته‌های SMD و در مدل‌های ۳۲، ۱۶، ۸ و ۶۴ بیتی ساخته می‌شوند. آی‌اسی‌های ۳۲ بیتی این خانواده، بیشترین کاربرد را دارند. امروزه میکروکنترلرها ARM در بسیاری از وسایل مانند کامپیوترها کوچک، تلفن همراه و تبلت استفاده می‌شوند. شاید بتوان گفت در آینده این میکروکنترلرها نقش پررنگی را در صنایع و جامعه خواهند داشت. قیمت این میکروکنترلرها با توجه به توانایی و امکاناتی که دارند بسیار پایین است. شکل الف ۶-۸ تصویر واقعی و شکل ب ۶-۸ ساختار داخلی میکروکنترلر آرم را نشان می‌دهد.

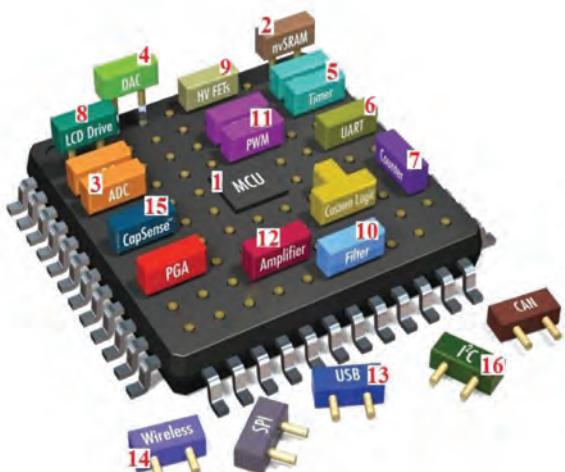

ب) ساختار داخلی میکروکنترلر ARM

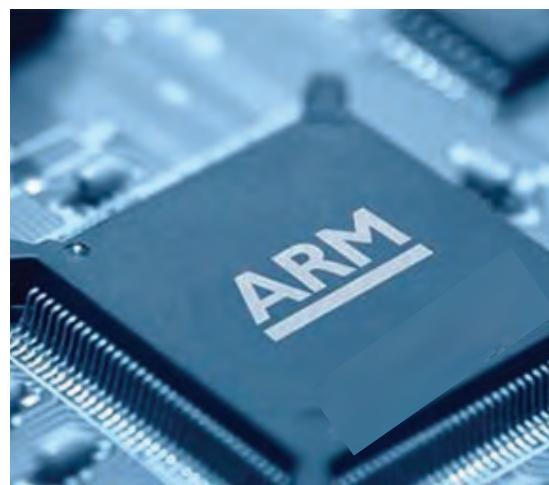

الف) تصویر واقعی میکروکنترلر ARM

شکل ۶-۸ میکروکنترلر ARM

موارد شماره‌گذاری شده در شکل ۶-۸ را ترجمه کرده در کلاس درباره آنها بحث کنید.

ترجمه کنید



با استفاده از آی‌اسی واقعی و روی برد های اوراقی، چند نمونه آی‌سی میکروکنترلر را شناسایی کنید و نوع خانواده آن را تعیین نمائید.

فعالیت



با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی، برگه‌های اطلاعات میکروکنترلرها را دانلود کنید و آنها را از نظر ساختار، کاربرد، امکانات داخلی و قیمت مقایسه کنید و نتایج را در کارگاه به بحث بگذارید.


تحقیق کنید



۶-۵ انتخاب میکروکنترلر مناسب برای یک پروژه مدار الکترونیکی ساده

هر یک از بخش‌های مختلف میکروکنترلر برای کاربردی خاص در نظر گرفته شده است. یک طراح الکترونیک با توجه به نیازی که در پروژه دارد از بخش‌های مختلف استفاده می‌کند. برای این منظور کافی است تنظیمات مورد نیاز در بخش مورد نظر را در حالت فعل قرار دهد. با انتخاب یک میکروکنترلر مناسب می‌توانیم پروژه‌های الکترونیکی ساده را با صرفه‌جویی در تعداد آی‌سی مدارهای دیجیتال اجرا کنیم. مزیت این روش سرعت بالای مدار و مقرون به صرفه بودن آن است.

میکروکنترلرهای AVR در دسته کوچک (Tiny)، متوسط (۹۰ s)، بزرگ (Mega) و خیلی بزرگ (Xmega) دسته‌بندی می‌شوند. با توجه به مدل‌های متداول موجود در بازار ایران، یک نمونه آی‌سی از سری Mega به نام ATmega8 را معرفی می‌کنیم. این میکروکنترلر در سه نوع بسته‌بندی وجود دارد. دو مدل آن از نوع SMD و نوع ساده آن با بسته‌بندی دو ردیفه (DIP) است. در شکل ۶-۹ دو نوع بسته‌بندی DIP و SMD را مشاهده می‌کنید. میکروکنترلر از نوع DIP را بهتر می‌توانیم روی برد بُرد قرار دهیم و پروژه را اجرا کنیم. بنابراین عملاً از این نوع آی‌سی‌های میکروکنترلر بیشتر استفاده می‌شود.

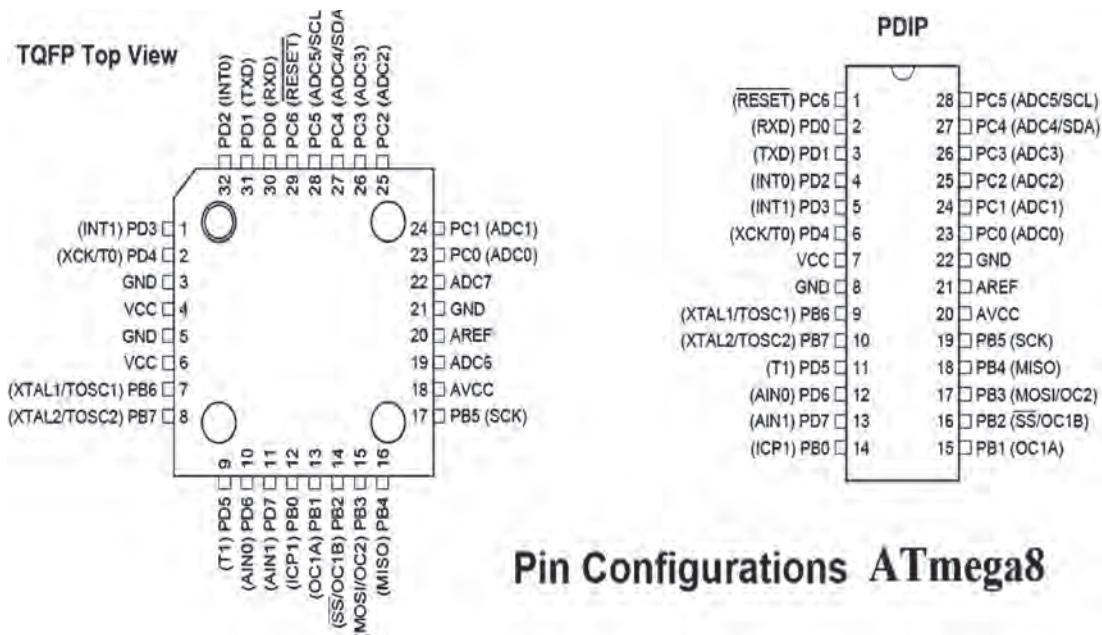

شکل ۶-۹ آرایش پایه‌های میکروکنترلر ATmega8 از نوع SMD و DIP

کار عملی ۲

استخراج و ترجمه اطلاعات فنی بخش‌های مختلف میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در ارتباط با استخراج اطلاعات مختلف از برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸ ATmega مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - فرهنگ لغات - برگه اطلاعات خانواده میکروکنترلر AVR شکل ۶-۶ مراحل اجرای کار


۱ با مراجعه به برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸ ATmega مشخصات کلی آن را بررسی و جدول ۶-۴ را کامل کنید.



جدول ۶-۴

ردیف	موضوع	پاسخ
۱	تعداد پایه‌های میکروکنترلر	
۲	تعداد پایه‌های ورودی و خروجی دیجیتال	
۳	تعداد تایмер	
۴	سرعت (پالس ساعت - کلاک پالس)	
۵	ولتاژ کار	
۶	تعداد ورودی‌های آنالوگ به دیجیتال	
۷	مقدار جریان مصرفی میکروکنترلر	

۳ شماره پایه‌های میکروکنترلر ATmega ۸ نشان داده شده در شکل ۶-۱۰ را، در جدول ۶-۵ بنویسید.

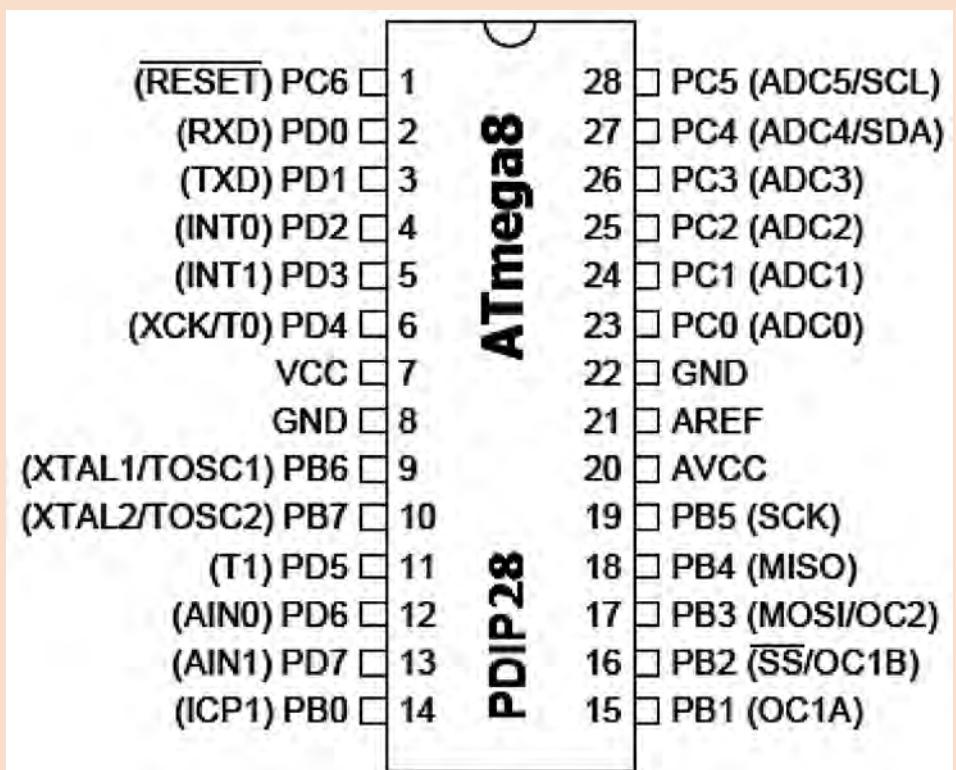

شکل ۶-۱۰ پایه‌های میکروکنترلر ATmega ۸

جدول ۵-۶

نام پایه	شماره پایه						
PORTB .۰		PORTC .۰		PORTD .۰		ADC۰	
PORTB .۱		PORTC .۱		PORTD .۱		ADC۱	
PORTB .۲		PORTC .۲		PORTD .۲		ADC۲	
PORTB .۳		PORTC .۳		PORTD .۳		ADC۳	
PORTB .۴		PORTC .۴		PORTD .۴		ADC۴	
PORTB .۵		PORTC .۵		PORTD .۵		ADC۵	
PORTB .۶		PORTC .۶		PORTD .۶		AIN۰	
PORTB .۷		PORTC .۷		PORTD .۷		AIN۱	

چگونه یک پایه هم می تواند در نقش ADC۱ و هم ۰. RXD دیجیتال کار کند؟ یا پایه PORTC (دریافت کننده اطلاعات سری) تبدیل به ۰.۰ PORTD شود؟

فکر کنید



با مراجعه به رسانه های مختلف ملاک های انتخاب میکروکنترلر را برای کنترل یک سامانه مثلاً روش نسایی ساختمان پیدا کنید و نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

پژوهش



۶-۶ برنامه نویسی در میکروکنترلرها

میکروکنترلر یک قطعه قابل برنامه ریزی است. یعنی می توان روش کار را با توجه به نیاز برای این قطعه در قالب یک برنامه تعریف کرد. برای اینکه بتوانیم ایده و روش اجرای کار را برای میکروکنترلر به گونه ای تعریف کنیم که بتواند فرایند کار را به طور دقیق اجرا کند، به عبارت دیگر باید با میکروکنترلر سخن بگوییم و مراحل اجرای کار را با نوشتمن دستورها به ترتیب به میکروکنترلر معرفی کنیم. نوشتمن دستورها با قواعد خاص تعیین شده را برنامه نویسی می نامند. برای سخن گفتن از طریق متن، حروف و نمادها با میکروکنترلر نیاز به حروف، کلمات و قواعد دستوری خاص داریم که به آن زبان نوشتاری می گویند. برای برنامه نویسی میکروکنترلرها می توانیم از زبان های اسمبلی، زبان بیسیک یا زبان C استفاده کنیم.

پژوهش



با مراجعه به رسانه های مختلف جستجو کنید و تعداد زبان های موجود برای میکروکنترلرها مانند زبان ماشین را پیدا کنید. کدام یک از این زبان ها کاربردی تر است؟ چرا؟ نتیجه را در قالب یک گزارش به کارگاه ارائه دهید.

۷-۶ انواع زبان برنامه‌نویسی

■ زبان برنامه‌نویسی اسمبلی

در این زبان مجموعه‌ای از دستورها به صورت کلمات انگلیسی مخفف شده هستند و هر دستور در یک خط نوشته می‌شود.

مثال

دستور LD R^۳, ۵ (بخوانید عدد ۵ را در R^۳ لود کنید).

دستور (LD R^۳) مخفف کلمات "Load Register R^۳" است و به معنی و مفهوم عدد ۵ در رجیستر R^۳ قرار گیرد.

مثال

دستور JZ _ ۱۰۲

(JZ _ ۱۰۲) به مفهوم، "If Zero Then Jump To Line ۱۰۲" است. یعنی اگر نتیجه دستور قبل صفر شده است به خط ۱۰۲ پرش کن.

آموزش زبان برنامه (اسمبلی) به دلیل مخفف بودن، دور بودن از زبان رایج انسان‌ها و نیاز به آشنایی با جزئیات سخت‌افزار میکروکنترلر، ساده نیست. اما برنامه نوشته شده با اسمبلی می‌تواند کم حجم باشد، حافظه کمتری نیاز داشته باشد و سریع تر از زبان‌های دیگر اجرا شود.

■ زبان برنامه‌نویسی بیسیک Basic

این زبان برنامه‌ای اصول نوشتاری ساده زبان انگلیسی (البته کلمات منطقی) طرح شده است. سادگی آن باعث شده اکثر دانش‌آموزان و علاقه‌مندان به کار با میکروکنترلر را به خود جلب کند.

■ زبان برنامه‌نویسی C

زبان برنامه نویسی C مانند زبان بیسیک از کلمات منطقی انگلیسی و همچنین قواعد نوشتاری خاصی پیروی می‌کند. به دلیل حجم نسبتاً کم فایل تولید شده و سرعت مناسب دستوراتی که ارائه می‌کند، طرفداران بی‌شماری در سراسر جهان دارد. امروزه برای انواع میکروکنترلرها از خانواده‌های مختلف، کامپیوترهای کوچک و بزرگ از زبان C استفاده می‌شود. مزیت استفاده از زبان C این است که در یک خانواده میکروکنترلر، به راحتی می‌توان برنامه دستورهای یک میکروکنترلر را با کپی کردن به میکروکنترلر دیگری انتقال داد. برای سایر خانواده‌های میکروکنترلر نیز می‌توان با تغییر بعضی از کلید واژه‌ها از برنامه داخلی آنها استفاده کرد.

در مورد ویژگی‌های زبان برنامه‌نویسی بیسیک و زبان C تحقیق کنید و نتایج را در کارگاه ارائه نمایید.

پژوهش



۶-۸ مراحل اجرای یک پروژه با میکروکنترلر

برای اجرای یک پروژه با میکروکنترلر صرف نظر از نوع میکروکنترلر و زبان برنامه‌نویسی، باید میکروکنترلر را به شرح زیر مشخص کنیم:

تعداد ورودی و خروجی (دیجیتال و آنالوگ)

مورد نیاز:

تعداد پایه ورودی و خروجی موردنیاز با توجه به پایه‌های قطعات جانبی میکروکنترلر تعیین می‌شود. همان‌طور که در شکل ۶-۱۱ مشاهده می‌کنید، برای هر کلید یک بیت ورودی و برای هر LED یا رله، یک بیت خروجی در نظر گرفته می‌شود. برای راهاندازی نمایشگر هفت قطعه‌ای با درنظر گرفتن نقطه نمایشگر SEG (۷) نیاز به ۸ بیت (۱ بايت Byte) داریم، زیرا عملأً باید ۸ پایه استفاده شود.


پس از اختصاص دادن پایه‌ها، تعداد پایه‌ها را با هم جمع می‌کنند به این ترتیب تعداد پایه‌های موردنیاز مشخص می‌شود. از روی تعداد پایه‌ها و نیازهای فنی میکروکنترلر را انتخاب می‌کنیم.

رسم نقشه فنی مدار میکروکنترلر در نرمافزار پروتئوس (Proteus)


در رسم نقشه فنی مدارهای میکروکنترلر آدرس‌های ورودی و خروجی برای محیط برنامه‌نویسی مشخص می‌شوند. در شکل‌های ۶-۱۱ و ۶-۱۲ اتصال قطعات جانبی به پایه‌های میکروکنترلر نشان داده شده است.

بستن مدار جانبی میکروکنترلر

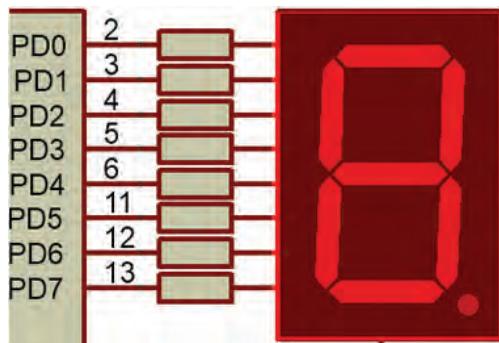
برای اطمینان از صحت عملکرد مدار، مدارهای الکترونیکی مرتبه‌بامیکروکنترلر اطبق شکل ۶-۱۳ روی برد بُرد می‌بندند. این مدارها عموماً به صورت مستقل در روی برد بُرد بسته می‌شوند که میکروکنترلرها را با حسگرهای راهانداز موتورها یا نمایشگرهای ارتباط می‌دهند.



الف) ۸ پایه برای فرمان به هفت قطعه‌ای

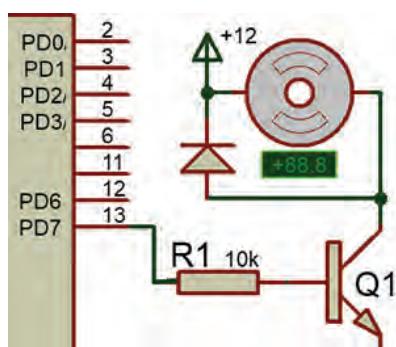


ب) یک پایه برای فرمان به ترانزیستور

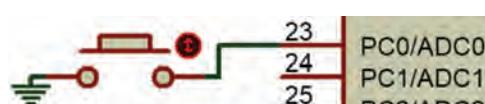


پ) پایه ورودی برای اتصال یک کلید

شکل ۶-۱۱ پایه‌های میکروکنترلر جهت اتصال به قطعات جانبی

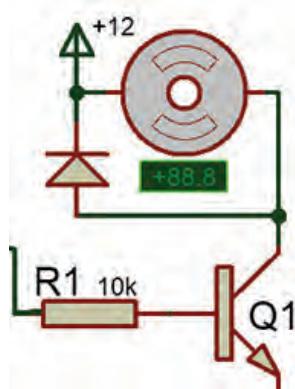

شکل ۶-۱۳ نقشه یک نمونه مدار جانبی

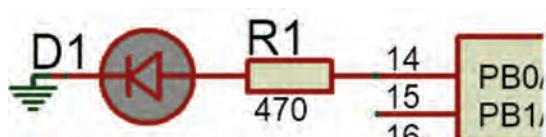

شکل ۶-۱۲ اختصاص پایه به LED PB


نوشتن برنامه دستورهای اجرای میکروکنترلر با یک زبان برنامه نویسی
برنامه نویسی با یک نرمافزار مستقل انجام می‌شود، مثلاً برای نوشتن برنامه با زبان C از نرم افزار CodeVision و برای نوشتن زبان بیسیک از نرم افزار Bascom استفاده می‌شود.

فیلم نصب نرم افزارهای Basavr (Bascom) و CodeVisionAVR V۳,۱۲ را ببینید.

فیلم



شبیه‌سازی مدار و اجرای برنامه در نرم افزار پروتئوس
نرم افزار پروتئوس Proteus برای شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی، دیجیتال و به خصوص میکروکنترلر AVR توانایی بالایی دارد. روش کار با نرم افزار پروتئوس را با مراجعه به منابع مختلف مطالعه کنید، سپس بالاترین نسخه نرم افزار را نصب کنید و چند نمونه مدار را بیندید تا مهارت لازم را به دست آورید. شکل ۶-۱۴ یک نمونه مدار شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد.

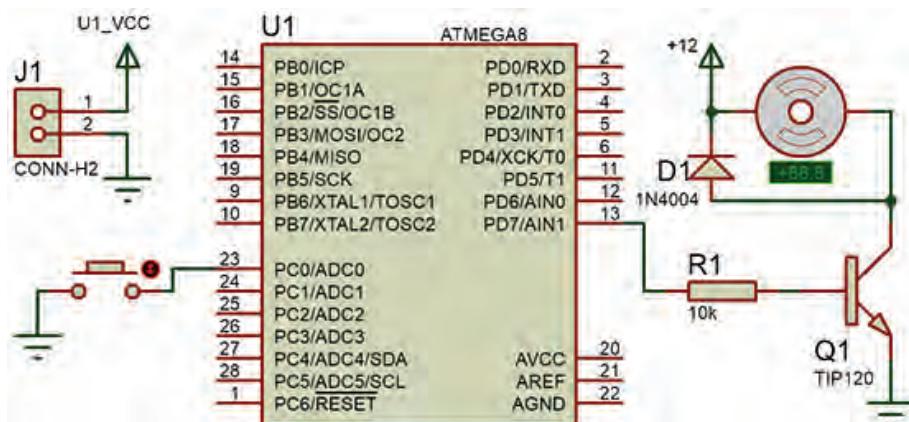

شکل ۶-۱۴ مدار شبیه‌سازی شده در نرم افزار Proteus

فیلم نصب نرم افزار Proteus را ببینید.

فیلم



نرم افزار Proteus را بر روی رایانه نصب کنید. نحوه نصب نرم افزار و مراحل اجرای آن را در کارگاه ارائه دهید.


پژوهش



در هنگام شبیه‌سازی با نرم افزار، دستورهای تعریف شده برای میکروکنترلر مورد آزمایش قرار می‌گیرد، در صورتی که مراحلی از دستورها به طور صحیح اجرا نشود، یا خطای در اجرای برنامه اعلام شود با مراجعه به نرم افزار برنامه نویس برنامه را اصلاح و دوباره بارگذاری و اجرا می‌کنیم، تا نتیجه مطلوب حاصل شود شکل ۶-۱۵. در اجرای پروژه‌ها ممکن است این فرایند چندین بار تکرار شود تا خطاهای بطرف و مدار پاسخ دهد.




شکل ۶-۱۵ جایه‌جایی بین دو نرم‌افزار برای اصلاح برنامه و اجرای پروژه

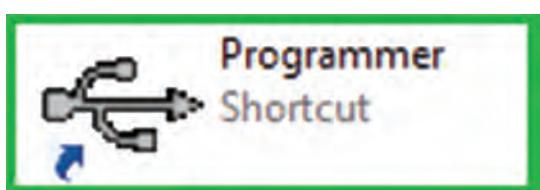

شکل ۶-۱۶ نماد نرم‌افزار یک نمونه پروگرامر

پروگرام کردن میکروکنترلر

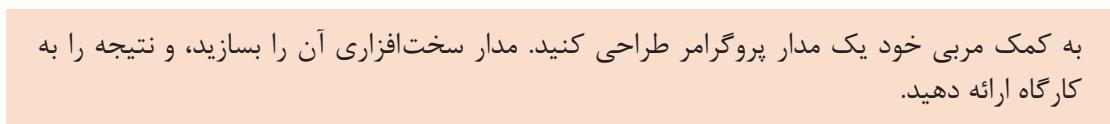بارگذاری یا انتقال برنامه به میکروکنترلر به وسیله مدار پروگرامر (Programmer) مستقل و سازگار با نرم‌افزار برنامه‌نویسی انجام می‌شود. مدار پروگرامر و نرم‌افزار مرتبط به صورت آماده در بازار ارائه می‌شود، شکل ۶-۱۶. همچنین خودتان می‌توانید این مدار را بسازید.




فعالیت



بستن مدار سخت‌افزاری پروژه میکروکنترلر



ب) برد مدارچاپی پروژه میکروکنترلر

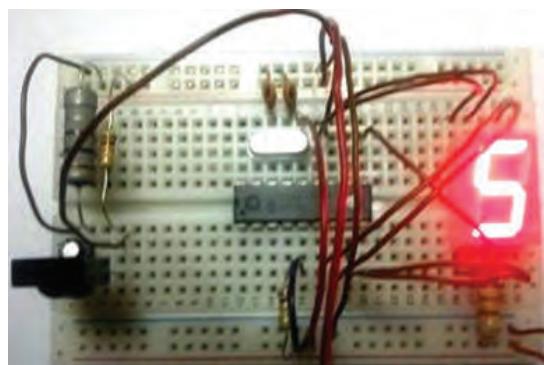

الف) مدار سخت‌افزاری روی بردبرد

شکل ۶-۱۷ مدارهای سخت‌افزاری پروژه با میکروکنترلر

مدار سخت‌افزاری میکروکنترلر را با قطعات جانبی آن روی بردبرد می‌بندیم، بعداز مطمئن شدن از صحیح کار کردن مدار، فیبر مدار چاپی آن را طراحی کرده و قطعات را بر روی برد فیبر مدار چاپی مونتاژ و راهاندازی می‌کنیم، شکل ۶-۱۷.

۶-۹ ساختار برنامه‌نویسی به زبان C

در این قسمت قصد داریم برنامه‌نویسی میکروکنترلر را با زبان C و نرم‌افزار Codevision انجام دهیم، این زبان برنامه‌نویسی کاربرد زیادی دارد که در آینده با دستورهای آن آشنا خواهید شد. ساختار برنامه C به شکل ۱۸-۶ است.

در زبان پر نامه‌نویسی دستورات بی ر سه نوع هستند:

دستورهایی که به آنها دستورهای استاندارد C گفته می‌شود.

دستورهایی که توسط فایل‌های جانبی به نام کتابخانه Heder (فایل‌ها) به برنامه اضافه می‌شوند مانند فایل (delay.h) که در بالای برنامه توسط کد دستوری `#include <delay.h>` به برنامه اضافه می‌شود. این دستور با شماره ۱ در جدول ۶-۶ نشان داده شده است.

به دستورهایی که کاربر برنامهنویس، برای اجرای یک عمل در درون برنامه ایجاد می‌کند توابع مه، گویند.

شکل ۱۸-۶ نرم افزار CodeVision و ساختار آن

در زبان C، یک برنامه به نام مفسر یا مترجم کلی


وجود دارد که برنامه نوشته شده را به زبان ماشین (کد) ترجمه می‌کند. در این فرایند فایل ساخته شده توسط مفسر در مقایسه با فایل نوشته شده توسط کاربر کوچک‌تر شده و سریع‌تر عمل می‌کند.

■ قواعد ساده نوشتاری در زیان یز نامه نویسی، C

- ✓ یک بلوک برنامه یا تابع یا فرایند مربوط به دستورات شرطی با علامت {"} شروع و در انتهای با علامت {"} به پایان می‌رسد. علامت {"} با شماره ۳ و علامت {"} با شماره ۱۱ در جدول ۶-۶ نشان داده شده است.
- ✓ برنامه تابع اصلی پس از مجموعه کلمه‌های Void main (void) و علامت {"} قرار می‌گیرد، (شماره ۲ در جدول ۶-۶). در ادامه دستورهای لازم برای تنظیمات اولیه پایه‌ها و سخت‌افزارهای درون میکروکنترلر به آزادی م آید (شماره ۴ در جدول ۶-۶).

برنامه مورد نظر ما بعد از خط `{(1)}` while شروع می‌شود و باید تا قبل از علامت `"{}`" پایان یابد. این برنامه به دلیل نوشتن عدد یک در دستور `{(1)}` while می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد و اجرا شود (شماره ۵

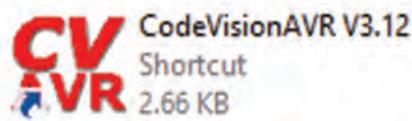- ✓ اگر توجه کنیم در انتهای دو بار علامت "}" وجود دارد که یکی مربوط به پایان محدوده { (1) while و دیگری پایان محدوده { (void) main (void) یا همان پایان نهایی است (شماره ۱۰ و ۱۱ در جدول ۶-۶).
- ✓ در انتهای هر عبارت و در پایان هر خط باید علامت (;) قرار گیرد تا مفسر برنامه بتواند برنامه را به درستی تفسیر کند.



#include (فایل، هد)

هاک و ها

متغیرهای عمومی

نهاد

```
void main (void)
```

6

三

• • •

— 6 —

• • •

1

1

نامه

زبان C به حروف بزرگ و کوچک حساس است. لذا اگر دستور یا متغیر حروف کوچک باشد، اگر به اشتباه حتی یکی از حروف بزرگ نوشته شود مفسر روی این کلمه اعلام خطا می‌کند. لذا در نوشتن برنامه حتماً به حروف بزرگ و کوچک اختصاص داده شده به عبارات توجه کنید.

مثال ۳

عبارت درست ; ۰ = ۱ PORTB.
عبارت نادرست ; ۰ = ۱ portb.

جدول ۶-۶ ساختار یک برنامه ساده

دستور	توضیح	شماره
#include <mega8.h> #include <delay.h>	شروع برنامه با این دستورها	۱
void main(void)	تابع اصلی برنامه	۲
{	علامت شروع برنامه	۳
DDRB.۲=۱; ...	اجرای دستورهای لازم برای تنظیمات اولیه پایه‌ها و سخت‌افزارهای درون میکروکنترلر	۴
While(۱)	حلقه بی‌نهایت برنامه	۵
{	شروع حلقه While	۶
PORPB.۲=۱;	مقداردهی بیت ۲ از پورت B با مقدار ۱	۷
delay_ms(۵۰۰);	دستور تأخیر در روند اجرا	۸
PORPB.۲=۰;	مقداردهی بیت ۲ از پورت B با مقدار ۰	۹
delay_ms(۵۰۰); }	پایان محدوده { (۱) while بعد از اجرای تأخیر	۱۰
}	پایان محدوده برنامه اصلی	۱۱

هر پرانتز باز شده "(" باید با یک پرانتز بسته ") " و هر علامت " { " باز شده باید با یک علامت " } " بسته شده کامل شود.

فیلم اجرای مدار چشمک‌زن با نرم‌افزار Basavr را در کلاس ببینید.

فیلم



فیلم



فیلم اجرای مدار چشمکزن با نرم افزار Code Vision را در کلاس ببینید. در کارگاه در مورد دستورات و قواعد این دو زبان بحث کنید.

کارگروهی



در کلاس درمورد دستورها و قواعد این دو زبان بحث کنید و نتیجه را در یک جدول به صورت خلاصه بنویسید و به کارگاه ارائه دهید.

نکته



همان طور که در فیلم مشاهده کردید در داخل نرم افزار کدویژن یک برنامه هوشمند به نام Wizard وجود دارد که نماد آن شبیه کلاه جادوگری است. این برنامه کارهای اولیه (مانند تنظیم اولیه پایه ها و سخت افزارهای درون میکروکنترلر) را به صورت پرسش و پاسخ و یا به صورت پنجره ای در اختیار برنامه نویس قرار می دهد. بعد از تنظیم، موارد مختلف تعریف شده به وسیله برنامه نوشته می شود و برنامه نویس فقط برنامه خود را در بین عبارات " { (1) while () ... " } قرار می دهد.

۶-۱۰ کاربرد دستورهای نوشته شده در زبان C

■ کار با پایه ها و پورت ها و آشنایی با متغیرهای Bit, Byte

برای روشن و خاموش کردن یک پایه خروجی میکروکنترلر، نیاز به انتقال یک بیت " ۱ " یا " ۰ " منطقی است.

دستور PORTD.X=1 مفهوم یک بیت را دارد. X شماره یکی از پایه های پورت D است، که ارزش منطقی ۱ به آن داده می شود.

مثال ۴

دستور PORTD.4=1 را شرح دهید.

پاسخ

ارزش منطقی پایه شماره ۴ در پورت D میکروکنترلر مورد آزمایش برابر با " ۱ " است.

مثال ۵

دستور PORTB.1=0 را شرح دهید.

پاسخ

ارزش منطقی پایه شماره ۱ در پورت B میکروکنترلر مورد آزمایش برابر با " ۰ " است.

برای اختصاص دادن ارزش منطقی " ۱ " یا " ۰ " به یک متغیر منطقی از یک پایه ورودی میکروکنترلر، از دستور A=PIND.2=1 استفاده می شود. این دستور می گوید ارزش منطقی متغیر A را از پایه شماره ۲ پورت D بخوان.

نکته



به متغیری که ارزش آن ۱ یا ۰ است. بیت bit یا bool می گویند.

سؤال

دستور X=PINC.^3 چه عملی را انجام می‌دهد؟

اگر بخواهیم تمام پایه‌های یک پورت (مانند پورت B)، ارزش منطقی "۱" را داشته باشند، یعنی فعال شوند، دستور PORTB=255; را به کار می‌بریم.

مثال ۶

دستور PORTB=255; را توضیح دهید.

پاسخ

با اجرای این دستور به تمامی پایه‌های پورت B یعنی PB7 فرمان یک یا روشن می‌رسد و قطعاتی که به آن اتصال دارند فعال می‌شوند.

(مثل PD7 ... PD0) باشد همان دستور قبل با شکلی ساده‌تر استفاده می‌شود. مانند: PORTB=255; که تمامی پایه‌ها پورت B را فرمان یک یا روشن می‌رسد و قطعاتی که به آن اتصال دارند فعال می‌شوند.

سؤال

عدد ۲۵۵ در سیستم باینری برابر چه عددی است؟

تحقيق کنید
 xd^3 نوشتمن عدد در قالب هگزادسیمال است. اگر این دستور به کار رود؛ $\text{PORTD=xd}^3;$ کدام پایه‌ها روشن و کدام پایه‌ها خاموش می‌شوند؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.



فعالیت
جدولی تهیه کنید و دستورهای پرکاربرد را در یک ستون آن بیاورید و در ستونی دیگر مفهوم و عملکرد دستور را بنویسید.



برای خواندن تمامی پایه‌های یک پورت از دستور Z=PINC; استفاده می‌شود. Z یک متغیر است که اندازه آن ۸ بیت برابر با تعداد پایه‌های پورت C است. به متغیری که اندازه آن ۸ بیت باشد Byte می‌گویند. در زبان برنامه‌نویسی C این نوع متغیر را با نام کاراکتر (char) یا unsigned char می‌شناسند.

دستور تأخیر، شرط، حلقه و تکرار

دستور تأخیر : delay_ms(200); delay_us(350); این دو دستور برای ایجاد تأخیر در روند برنامه به کار می‌رود و هر کدام دارای مفهومی به شرح زیر است:

تأخيری برابر ۲۰۰ میلی ثانیه؛ delay_ms(200)

تأخيری برابر ۳۵۰ میکرو ثانیه؛ delay_us(350)

دستور شرط: $\{\dots\text{if}(A>=B)\dots\}$ این دستور این گونه عمل می‌کند که اگر A بزرگ‌تر یا مساوی B باشد. دستورهایی را که بین {} قرار دارد، فقط یکبار اجرا می‌کند و اگر شرط برقرار نباشد به ادامه برنامه می‌رود.

دستور حلقه: دو دستور پرکاربرد به قرار زیر است.

(الف) {} {
while($a==x$) این فرمان تا زمانی که متغیر a با متغیر x برابر باشد C دستورهایی که مابین {} قرار دارند را مرتب‌آجرا می‌کند. اگر a با x برابر نباشد از حلقه تکرار خارج شده به ادامه برنامه می‌رود.
(ب) {} {
for($i=0$; $i<10$; $i++$) این فرمان ۱۰ بار دستورهای مابین علامت {} را اجرا می‌کند و بعد از آن برنامه را ادامه می‌دهد.

جستجو
کنید



توجه



i++ چه عملی انجام می‌دهد؟ دستور مشابه آن چیست؟ نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

دستورهای شرح داده از پرکاربردترین دستورهای زبان C هستند. سایر دستورها در کتاب همراه هنرجو آمده است و همچنین برخی از دستورهای دیگر را در روند اجرای برنامه‌های مدارهای کاربردی با میکروکنترلر (واحد یادگیری ۷) فرا می‌گیرید.

کار عملی ۳



دستورنویسی ساده با زبان C و بستن مدارهای جانبی میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در نوشتن دستورهای ساده برای میکروکنترلر ATmega ۸ و راه اندازی مدارهای جانبی مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگ اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - رایانه - نرم افزار پروتئوس Proteus - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود ۱N۴۰۰۱ - مقاومت ۱ KΩ - یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۶V × ۲۲۰/۲ - موتور ۱۲ ولتی کوچک و کم وات مرحله اجرای کار

- ۱ دستوری بنویسید که پین ۲ پورت C را روشن یا وضعیت منطقی آن را "۱" کند.


دستور	شماره پین ۲ پورت C

۲ دستوری بنویسید که تمام پین‌های پورت D را روشن و خاموش کند.


۳ دستوری برای تأخیر ۳۰۰ میلی ثانیه در روند اجرای برنامه بنویسید.

۴ برای روشن و خاموش کردن کامل یک پورت (مثلاً پورت B) از چه دستوری استفاده می‌کنیم؟

۵ مدارهای شکل ۶-۱۹ و ۶-۲۰ قرار است با یک میکروکنترلر مناسب کنترل شود، هریک از مدارها را در نرمافزار پروتئوس Proteus بیندید و آنها را شبیه‌سازی کنید.

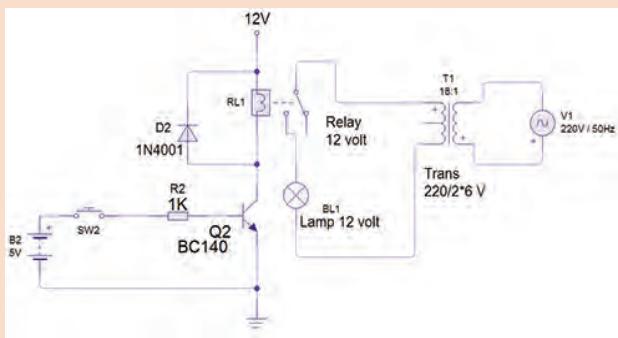

شکل ۶-۲۰ مدار کنترل روشنایی لامپ با ولتاژ AC

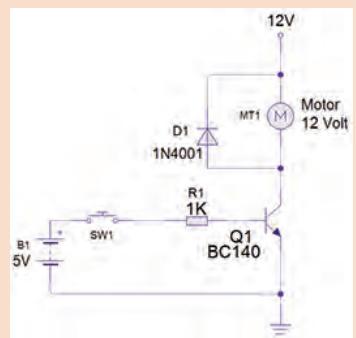


شکل ۶-۱۹ مدار راهانداز (Driver)


۶ مدار شکل ۶-۱۹ را برروی بردبرد بیندید. عملکرد مدار را به اختصار توضیح دهید.

۷ مدار شکل ۶-۲۰ را برروی بردبرد بیندید. نحوه راهاندازی مدار را به اختصار توضیح دهید.

۸ به نظر شما راهاندازی مدارهای شکل ۶-۱۹ و ۶-۲۰، با یک میکروکنترلر ATmega ۸ چگونه است؟ توضیح دهید. با راهنمایی معلم نقشه مدار را در شکل ۶-۲۱ و ۶-۲۲ رسم کنید.

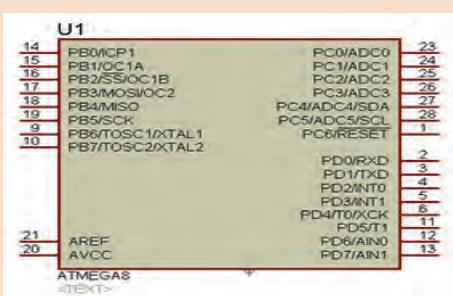

شکل ۶-۲۱ ترسیم نقشه شکل ۶-۱۹ با ATMEGA ۸

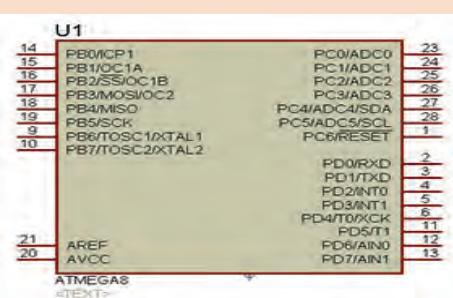

شکل ۶-۲۲ ترسیم نقشه شکل ۶-۲۰ با ATMEGA ۸



الگوی آزمون نظری پایان واحد یادگیری:

۱ کوچک‌ترین واحد حافظه بایت است.

درست نادرست


۲ CPU واحد ورودی و خروجی بخشی از است.

۳ USB مربوط به کدام بخش یک سیستم کامپیوتری یا میکروکنترلر می‌باشد؟

۴ Counter در میکروکنترلرها برای چه کاربردی استفاده می‌شود؟

۵ خلاصه‌ای از برگه اطلاعات مشخصات یک میکروکنترلر در شکل ۶-۲۳ نشان داده شده است، به

سؤال‌های مرتبط به آن پاسخ دهید.

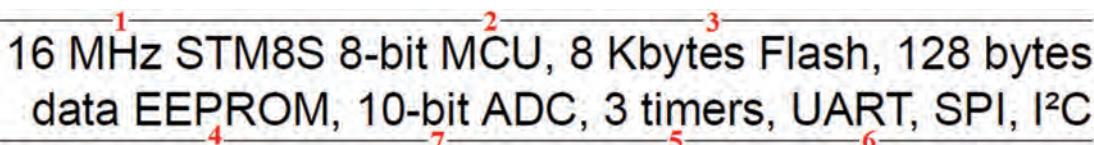

شکل ۶-۲۳

مورد شماره ۱ چه پارامتری از میکروکنترلر را بیان می‌کند؟

(الف) سرعت واقعی cpu بر حسب فرکانس

(ب) سرعت cpu بر مبنای تعداد دستور در ثانیه

(ج) اندازه محاسبات برمبنای بیت

(د) یکی از پارامترهای سرعت برمبنای فرکانس

مورد شماره ۲ کدام پارامتر از میکروکنترلر را بیان می‌کند؟

(الف) سرعت cpu بر حسب فرکانس

(ب) تعداد هسته cpu

(ج) اندازه محاسبات برمبنای بیت

شماره ۳ به کدام حافظه اشاره می‌کند، تفاوت آن با مورد شماره ۴ کدام است؟

(الف) خواندنی و نوشتنی - فقط خواندنی (ب) فقط خواندنی - خواندنی نوشتنی

(ج) حافظه کمکی - اصلی

(د) هردو حافظه فقط خواندنی، ولی تفاوت در نحوه دسترسی به آنها

کدام گزینه کاربرد شماره ۵ را مشخص می‌کند؟

(الف) اندازه‌گیری سنسورها

(ب) شمارش بسته‌ها

(ج) ارتباط سریال

(د) تکرار برنامه‌ها با زمان مشخص

اطلاعات کدام حافظه با قطع تغذیه میکروکنترلر پاک می‌شود؟

(الف) RAM

(ب) ROM

(ج) EPROM

هر یک از کاربردهای شماره ۶ شامل (UART, SPI, I²C) در میکروکنترلر را شرح دهید.

(الف) I²C

(ب) SPI


(ج) UART

شماره ۷ برای چه کاربردی در میکروکنترلر قرار گرفته است؟ اگر مقدار آن 8bit باشد چه تفاوتی در

کاربرد آن ایجاد می‌شود؟

آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

الگوی آزمون ۱: یکی از راههای به دست آوردن اطلاعات میکروکنترلر مشاهده شکل پایه‌های آن است. در شکل ۶-۲۴ پایه‌های یک میکروکنترلر معرفی شده است. با توجه به اطلاعات روی شکل به سؤالات زیر پاسخ دهید؟

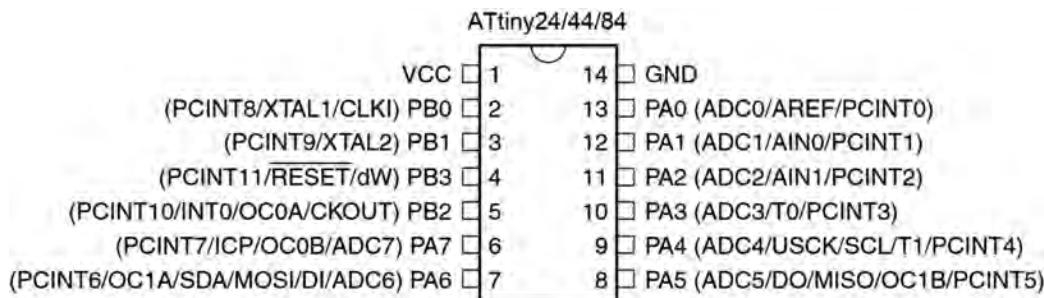

شکل ۶-۲۴-میکروکنترلر Atiny AVR

- ۱ تعداد پایه‌های قابل استفاده به عنوان ورودی و خروجی دیجیتال چند پایه است؟
 - ۲ پایه‌های ورودی آنالوگ به دیجیتال کدام پایه‌ها هستند؟
 - ۳ آیا می‌توان اسیلاتور داخلی با کریستال خارجی میکروکنترلر را فعال کرد؟ از کدام پایه‌ها استفاده می‌شود؟
 - ۴ کدام پایه‌های میکروکنترلر مقایسه کننده آنالوگ است؟
 - ۵ مفهوم پایه ۱۳ میکروکنترلر (AREF) شکل ۶-۲۴ را مشخص کنید؟
 - ۶ این میکروکنترلر چند تایмер دارد؟
 - ۷ پایه‌هایی که برای پروگرام کردن میکروکنترلر استفاده می‌شوند کدام هستند؟
 - ۸ این میکروکنترلر برای کدام پروژه‌های زیر مناسب است؟ چرا؟
- الف) ۴ عدد کلید - یک سون سگمنت کامل (۷ قطعه + LED ممیز) به عنوان نمایش دهنده و سه سنسور برای اندازه‌گیری گرما و فشار مخزن
- ب) ۳ عدد کلید، ۵ عدد LED و ۴ سنسور برای اندازه‌گیری دما و فشار یک مخزن
- الگوی آزمون ۲:** برای کنترل یک مدار چشمکزن با دو دیود نورانی قرمز و سبز یک میکروکنترلر ATMEGA ۸ نیاز است. می‌خواهیم با فشردن یک کلید فشاری شروع به کار کند و با فشردن کلید فشاری دوم مدار چشمکزن متوقف شود. نقشه مدار را با نرم افزار پروتئوس شبیه سازی کنید.

ارزشیابی شاپستگی

شرح کار:

- ۱** شرح عملکرد کلی میکروکنترلرها و میکروپروسسورها و مقایسه آنها با یکدیگر
 - ۲** شرح قابلیت‌های میکروکنترلرهای AVR - چگونگی برنامه‌نویسی به زبان C و نوشتن یک برنامه ساده
 - ۳** نصب و راه‌اندازی برنامه پروتئوس - شبیه‌سازی یک مدار در نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

میکروکنترلر و چگونگی برنامه‌ریزی آن با رعایت استاندارد تعریف شده

شاخص‌ها:

- ۱ راهاندازی نرم افزار پروتئوس(۵ دقیقه)**
 - ۲ تشریح عملکرد مدارهای جانبی میکروکنترلر(۱۵ دقیقه)**
 - ۳ نوشتن برنامه ساده به زبان C (۱۰ دقیقه)**
 - ۴ شبیه سازی یک نمونه مدار با نرم افزار(۱۵ دقیقه)**

شایط انعام کار و ارزار و تحریمات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای مطالعه - میز کار استاندارد برای رایانه - رایانه متصل به شیکه اینترنت - انجام کار در حال نشسته.

ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega 8 - رایانه - نرم افزار پروتئوس - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود N ۴۰۰۱ - مقاومت KΩ ۱ یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - Proteus - ترانزیستور BC ۱۴۰ - دیود N ۴۰۰۱ - مقاومت KΩ ۱ یک چهارم وات - لامپ ۱۲ ولت - رله ۱۲ ولتی یک کنتاکت - ترانسفورماتور ۶/۲۰۰V - موتور ۱۲ ولتی کوچک و کم وات

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	راه اندازی نرم افزار پروتکلوس	۱	
۲	تشریح عملکرد مدارهای جانبی میکروکنترلر	۲	
۳	نوشتن برنامه ساده به زبان C	۲	
۴	شبیه سازی یک نمونه مدار با نرم افزار	۲	
شاپیستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه ها			
۲- دقت و تمرکز در اجرای کار			
۳- شاپیستگی تفکر و یادگیری مادام العمر			
۴- اخلاق حرفه ای			
*			میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو پرای قبولی و کسب شایستگی ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۷

مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

آیا تابه حالت فکر کرده‌اید

- چه تعداد ورودی و خروجی قابل اتصال به میکروکنترلر است؟
- چه نوع سنسورهایی را می‌توان به میکروکنترلر متصل کرد؟
- آیا می‌توان مدارهای جریان بالا را به میکروکنترلر متصل کرد؟
- چه نوع سخت افزارهایی را می‌توان به میکروکنترلر اتصال داد؟
- چگونه می‌توان یک دستگاه پروگرامر ساخت؟
- چگونه می‌توان سرعت و جهت چرخش (چپ‌گرد و راست‌گرد) یک موتور DC را تغییر داد؟
- آیا در لوازم خانگی میکروکنترلر به کار می‌رود؟

یک میکروکنترلر بدون برنامه‌ریزی شدن، قابلیت کاربردی ندارد، با برنامه‌ریزی، میکروکنترلر توانایی کنترل مدارهای الکترونیکی را پیدا می‌کند. در واقع برنامه هر میکروکنترلر روح و جانی است که در آن دمیده می‌شود و آن را پویا و فعل می‌کند. برنامه‌ریزی میکروکنترلر را با استفاده از یک نرمافزار به نام مترجم (Compiler) انجام می‌دهند. این برنامه را بهوسیله دستگاهی به نام پروگرامر در میکروکنترلر بارگذاری (Program) می‌کنند. پروگرامر یک واسطه الکترونیکی ارتباطی بین کامپیوتر و میکروکنترلر است. شما بهوسیله میکروکنترلر می‌توانید مدارهای کاربردی مختلفی را در سطح مقدماتی طراحی کنید و برد مدار چاپی آن را بسازید. برای تولید مدارهای پیشرفته، احتیاج به سخت‌افزارهای جانبی بیشتری در کنار میکروکنترلر است که در مقاطع تحصیلی بالاتر با کسب دانش بیشتر، توانایی و مهارت لازم را برای طراحی و اجرای پروژه‌های الکترونیکی پیچیده به دست می‌آورید.

استاندارد عملکرد

برنامه‌ریزی میکروکنترلر و استفاده از آن برای ستن مدار ساده و راهاندازی مدار با رعایت قوانین و استاندارد حاکم

۱-۷ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - دیود LED قرمز و سبز - مقاومت 560Ω - 470Ω - 220Ω - $3.3K\Omega$ وات - ترانزیستور BC ۱۴۰ ، - سیم های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - LCD ۲×۱۶ - BD ۱۳۷ هفت قطعه ای Seg (سون سگمنت) کاتد مشترک - موتور DC کوچک - کلید شستی کوچک - شارژر موبایل ۵ ولتی (SPST Push Button)

۲- انتخاب میکروکنترلر

چگونگی انتخاب میکروکنترلر مناسب برای اجرای پروژه های ساده الکترونیکی، در واحد یادگیری ۶ شرح داده شده است.

به منظور عملی شدن کنترل مدارهای الکترونیکی با میکروکنترلر، لازم است که دستورهای اجرایی را به وسیله نرم افزار AVR Codevision برنامه ریزی کنیم. پس از برنامه ریزی باید مدار با نرم افزار پروتئوس شبیه سازی شود. در صورت صحیح بودن برنامه و عملکرد درست مدار، برنامه را در میکروکنترلر به وسیله دستگاه پروگرامر (Programmer) بارگذاری می کنیم. بارگذاری برنامه در میکروکنترلر را اصطلاحاً پروگرام (Program) کردن برنامه می گویند. در این مبحث با اجرای یک کار عملی به صورت گام به گام با شیوه برنامه ریزی میکروکنترلر آشنای خواهید شد؛ سپس میکروکنترلر را به همراه مدار جانبی آن روی بردبرد نصب می کنید و مورد آزمایش قرار می دهید. در ادامه کار می توانید برد فیبر مدار چاپی آن را بسازید. برای رسیدن به این هدف و ایجاد انگیزه، ضرورت دارد مداری را انتخاب کنید که کاربردی باشد و عملاً بتوانید در زندگی روزمره خود استفاده کنید.

فیلم اجرای مدار چشمکزن با نرم افزار CodeVision را ببینید.

فیلم



کار عملی ۱



بستن مدار چشمکزن با دو LED به وسیله میکروکنترلر و برنامه نویسی آن با زبان C

هدف: کسب مهارت در برنامه ریزی، شبیه سازی و پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega ۸ - دیود LED قرمز و سبز هر کدام یک عدد - مقاومت 470Ω ، $\frac{1}{4}$ وات دو عدد - سیم های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد
مراحل اجرای کار:

۱ در شکل ۱-۷ مدار چشمکزن با دو LED نشان داده شده است. در این مدار زمان روشن و خاموش شدن، به وسیله میکروکنترلر تعیین می شود. برای این منظور بیت صفر و بیت ۱ از پورت B (پایه ۱۴ و ۱۵) میکروکنترلر را به صورت خروجی تعریف می کنیم. مقاومت های ۴۷۰ اهمی برای بایاس کردن دیودها به پایه های میکروکنترلر اتصال داده شده است.

سؤال

پالس ساعت (Clock pulse) اسیلاتور میکروکنترلر در مدار شکل ۷-۱، چگونه تولید شده است؟

```
#include <delay.h>
void main(void)
{
    // Place your code here


    PORTB.=1;
    PORTB.=+;

    delay_ms(1000);


    PORTB.=+;
    PORTB.=1;

    delay_ms(1000);

}
}
```

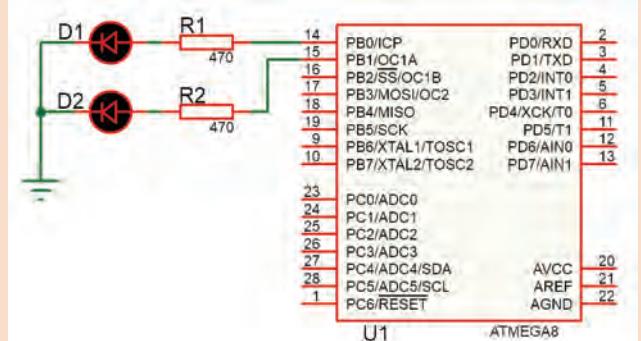

شکل ۷-۱ مدار چشمکزن با دو LED

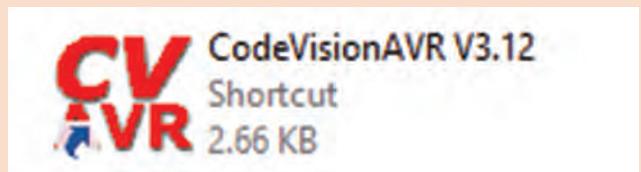

شکل ۷-۲ برنامه مدار چشمکزن با زبان C

۲ نرمافزار کدویژن (Codevision) را فعال کنید و با زبان برنامه‌نویسی C برنامه مدار چشمکزن را بنویسید.

نکته




۳ برنامه مدار چشمکزن به زبان C را در شکل ۷-۲ مشاهده می‌کنید. با توجه به آموخته‌های خود دستورهای اجرای برنامه را شرح دهید.

۴ در برنامه Codevision از منوی file گزینه New را انتخاب کنید تا پنجره شکل ۷-۳ باز شود، سپس گزینه project را انتخاب کنید و دکمه ok را فعال کنید. برای استفاده از wizard روی گزینه yes شکل ۷-۴ کلیک کنید تا پنجره code wizard باز شود.

۵ با انتخاب code wizard، پنجره تنظیمات ویزارد شکل ۷-۵ باز می‌شود.


۷-۶ در مرحله اول در زبانه chip نوع میکروکنترلر ATmega ۸ را انتخاب کنید شکل الف

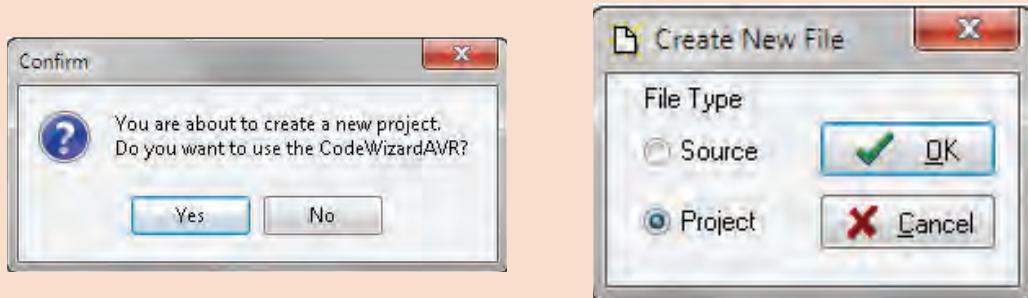


شکل ۷-۴ پنجره انتخاب code wizard

۷-۳ پنجره انتخاب پروژه جدید در نرم افزار

۷-۶ پس از انتخاب ATmega ۸ پنجره بسته می شود. طبق شکل ب ۷-۶ . مقدار فرکانس پالس ساعت (Clock Frequency) را روی ۸MHz بگذارید.

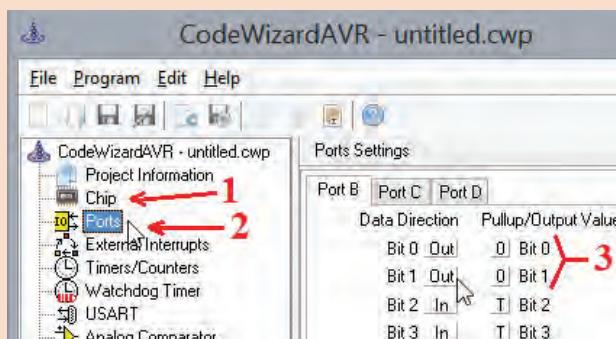

شکل ۷-۵ پنجره code wizard

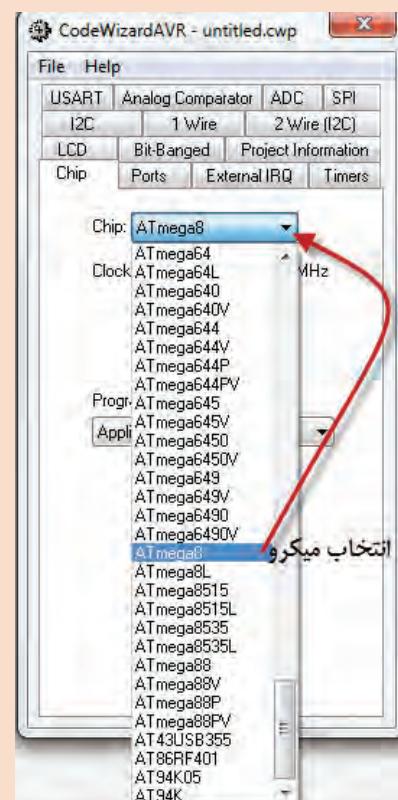

الف) انتخاب میکروکنترلر




ب) تنظیم فرکانس میکروکنترلر

شکل ۷-۶ انتخاب میکروکنترلر از زبانه chip

۷ در مرحله دوم با انتخاب زبانه Port در قسمت Port Setting، دو پایه‌ای را که می‌خواهید به عنوان خروجی استفاده کنید، بروی حالت out بگذارید. شکل ۷-۵ در کادر code wizard با شماره ۳، قراردادن بیت صفر و یک از پورت B را در حالت خروجی نشان می‌دهد.

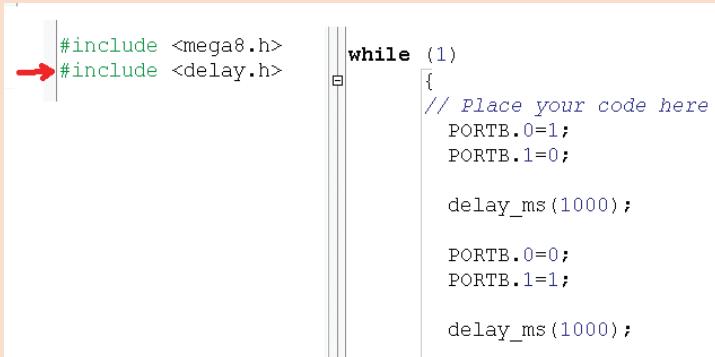۸ بعد از اجرای تنظیمات از منوی program گزینه Generate، Save & Exit را انتخاب کنید، تا کد برنامه ایجاد شود. در کادرهای باز شده نام پروژه و نام برنامه را تایپ کنید. برای پروژه و برنامه از یک نام مشترک استفاده کنید.



```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

while (1)
{
    // Place your code here
    PORTB.0=1;
    PORTB.1=0;

    delay_ms(1000);

    PORTB.0=0;
    PORTB.1=1;

    delay_ms(1000);
}
```

شکل ۷-۷ برنامه مدار چشمکزن


۹ همان‌طور که در شکل ۷-۷ مشاهده می‌کنید قسمتی از متن برنامه توسط ویزارد (Wizard) نوشته شده است.

در ادامه کار باید، فایل هدر #include <delay.h> ابتدای برنامه و زیر خط معرفی میکروکنترلر اضافه کنید. سپس در حلقه (1) متن برنامه را بنویسید.

۱۰ بعد از کد نویسی برای بررسی خطاهای و کامپایل کردن برنامه (ترجمه و تفسیر کردن) در شکل ۷-۸ از منوی project گزینه Build all را انتخاب کنید، در این حالت طبق شکل ۷-۹ پنجره اطلاعات پروژه باز می‌شود.

۱۱ در پنجره اطلاعات شکل ۷-۹، گزارشی از نتیجه Compiler و تعداد خطاهای برنامه نشان داده می‌شود. در صورتی که در برنامه خطایی وجود نداشته باشد روی گزینه OK کلیک کنید، تا برنامه ذخیره (SAVE) شود. در این حالت فایلی با پسوند hex برای برنامه‌ریزی کردن میکروکنترلر ایجاد می‌شود.

فایل hex در پوشش Exe در محل ذخیره برنامه پروژه قرار می‌گیرد.
 فایل‌های دیگری جهت شبیه‌سازی و موارد دیگر نیز تولید می‌شود.

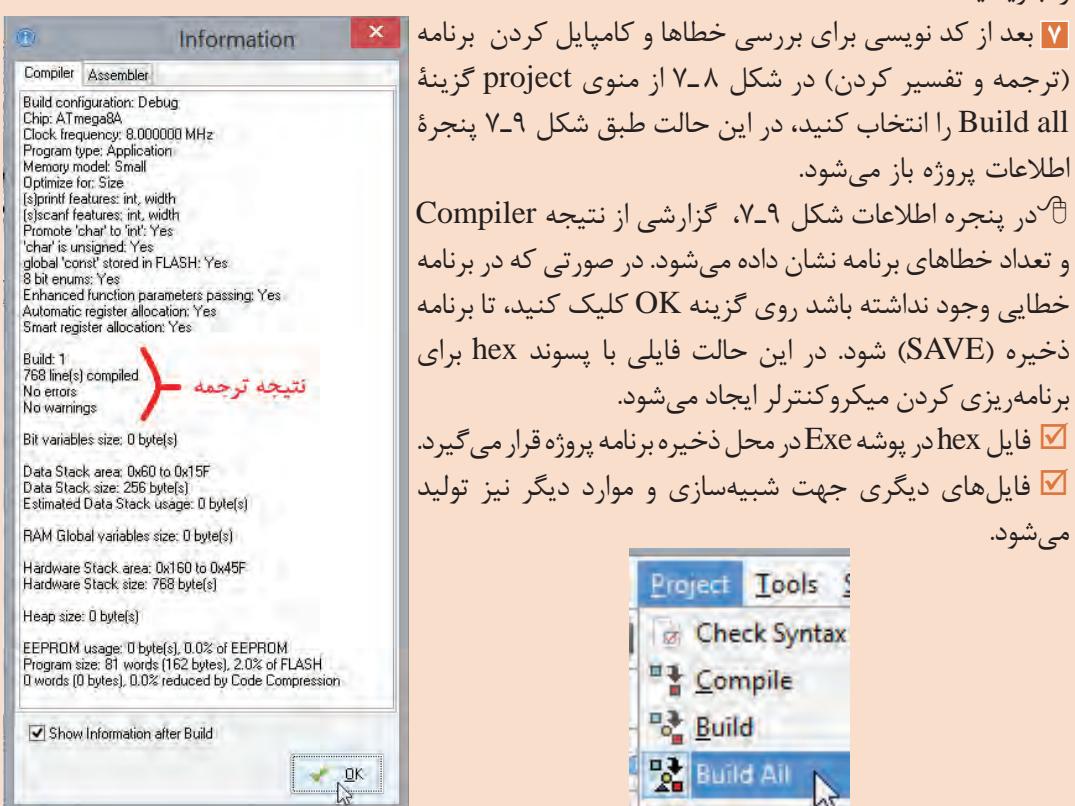


شکل ۷-۹ نتیجه کار مترجم (Compiler) زبان C

شکل ۷-۸ منوی Project و دستور ساختن Build All

پومنان چهارم: میکروکنترلرها


۷-۱۰ نرم افزار Proteus را اجرا کنید.

در گوش سمت چپ روی حالت **Component Mode** کلیک کنید، تا دسترسی شما به قسمت کتابخانه های نرم افزار امکان پذیر شود. برای این کار در قسمت **DEVICES** (Pick Devices) بر روی آیکن **P** کلیک کنید شکل **۷-۱۰**.

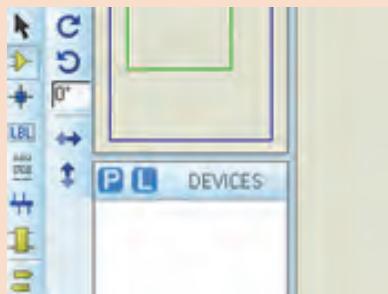


شکل ۷-۱۰ بخش ورود به کتابخانه

طبق شکل **۷-۱۱** در کادر باز شده Pick Devices، در قسمت Keywords می توانید نام قطعه یا کتابخانه مورد نظر را جستجو کنید. کلمه AVR را تایپ کنید، در این قسمت فهرست میکروکنترلرهای خانواده AVR به نمایش در می آید، از این فهرست میکروکنترولر **ATmega ۸** را انتخاب کنید. با دو بار کلیک کردن بر روی قطعه مورد نظر، قطعه وارد قسمت DEVICES می شود.

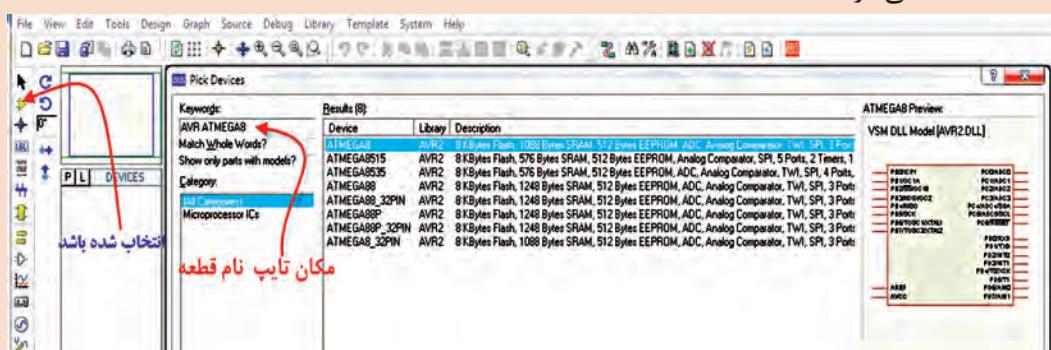


شکل ۷-۱۱

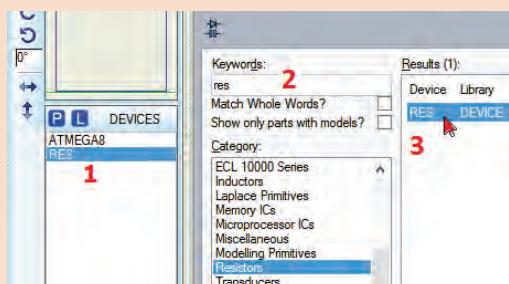

شکل ۷-۱۲ نحوه انتخاب مقاومت


طبق شکل **۷-۱۲** عبارت **res** را در مکان Keywords بنویسید و مقاومت مدار را انتخاب کنید. با دوبار کلیک کردن روی **RES** مقاومت وارد قسمت DEVICES می شود.

برای دیودهای نورانی کلمه LED را بنویسید. طبق شکل **۷-۱۳** در قسمت نتیجه جستجو، LED با رنگ های سبز و قرمز را انتخاب کنید.

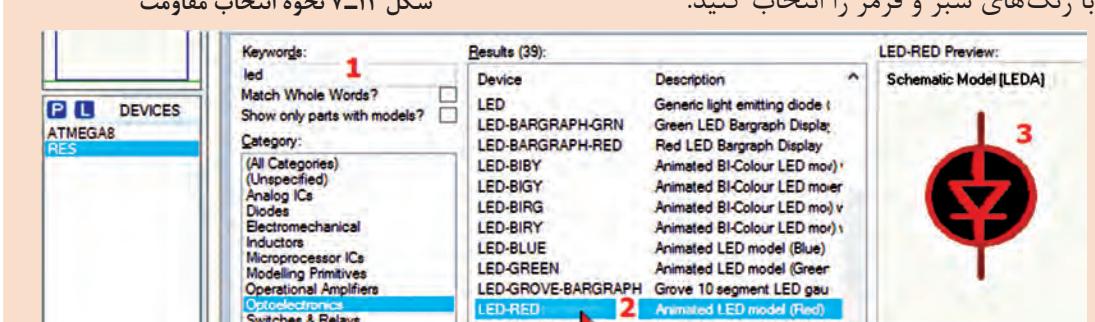

شکل ۷-۱۳ نحوه انتخاب LED

قطعات را از جعبه DEVICES به محیط کار پروتئوس بیاورید و طبق شکل ۷-۱۴ پایه‌های میکروکنترلر را به LED‌ها سیم‌کشی کنید.

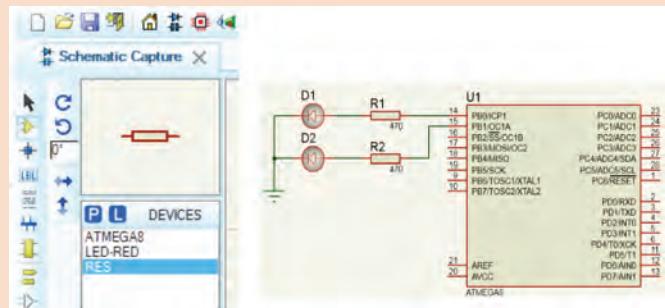

شکل ۷-۱۴ انتقال قطعه و رسم نقشه مدار برای شبیه‌سازی

برای اتصال Vcc و GND در نرمافزار پروتئوس، طبق شکل ۷-۱۵ در آیکن Terminals Mode


گزینه‌های GROUND و POWER را انتخاب کنید.

بعد از اینکه سیم‌کشی مدار تمام شد، باید برنامه نوشته شده را در میکروکنترلر بارگذاری کنیم، برای این کار بر روی نماد فنی میکروکنترلر در نقشه دوبار کلیک کنید، تا قادر شکل ۷-۱۶ باز شود.


با کلیک بر روی در قسمت Program File، فایل (cof) یا (hex) را از مسیر ذخیره شده برنامه میکروکنترلر را انتخاب کنید.

شکل ۷-۱۵ انتخاب پایه‌های Power, GND

فرکانس کار میکروکنترلر را مطابق انتخاب اولیه در محیط برنامه‌نویسی کدویژن (8MHz Int RC) تغییر دهید و کلید ok را بزنید، میکروکنترلر در نرمافزار آماده اجرا می‌شود.

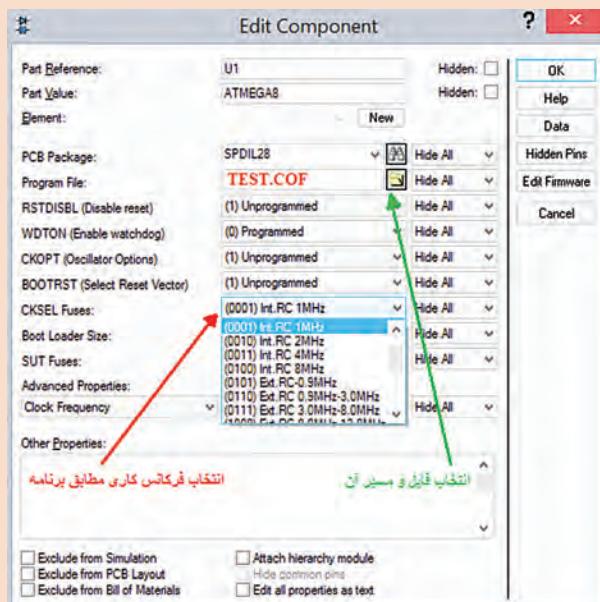

شکل ۷-۱۶ پنجره ویرایش و تنظیم میکروکنترلر برای اجرا در پروتئوس

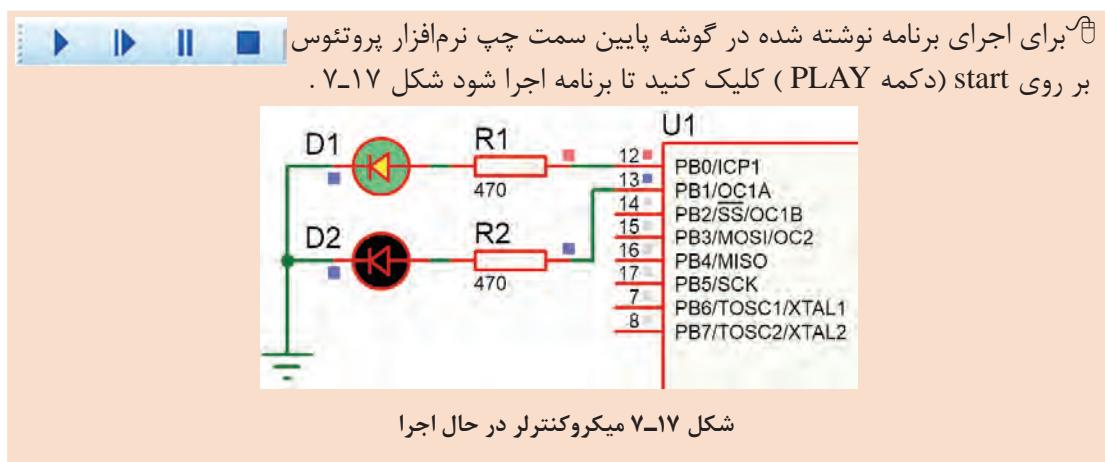

شکل ۷-۱۷ میکروکنترلر در حال اجرا

توجه




- اگر زمان‌های خاموش و روشن شدن LED‌ها زیاد است، در برنامه چشمکزن، زمان تأخیر را به `delay_ms(500);` تغییر دهید.
- به مقدار فرکانس کار میکروکنترلر توجه کنید.

- ۹ برنامه را به وسیله پروگرامر موجود در هنرستان با راهنمایی و نظارت مربی کارگاه به میکروکنترلر انتقال دهید.
- ۱۰ میکروکنترلر و قطعات جانبی آن را روی برد بندید. اتصال تغذیه مدار را از منبع تغذیه آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی برقرار کنید.
- ۱۱ عملکرد مدار چشمکزن را مشاهده کنید. در صورتی که مدار فعال نشد، اتصال پایه‌های میکروکنترلر و جهت قرارگیری آند و کاتد دیودها را کنترل کنید. در غیر این صورت به کمک مربی کارگاه، مدار را بازبینی و عیب‌یابی کنید. پس از رفع عیب، دوباره مدار را اندازی کنید.
- ۱۲ نتایج حاصل از راهاندازی مدار چشمکزن را تحلیل کنید و به طور خلاصه بنویسید.

۷-۳ پروگرام کردن میکروکنترلر

اغلب میکروکنترلرهای خانواده AVR به چهار روش قابل برنامه‌ریزی یا پروگرام شدن هستند. در شکل ۷-۱۸ این چهار روش انتقال برنامه به داخل میکروکنترلر را نشان می‌دهد.

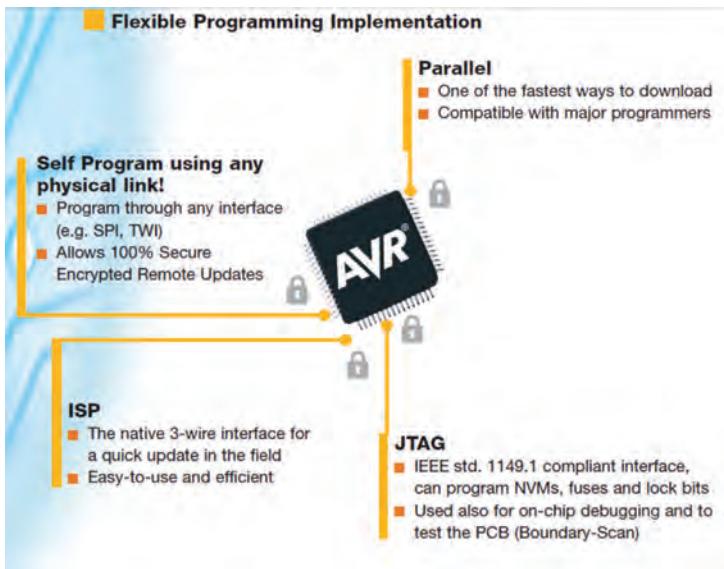

شکل ۷-۱۸ روش‌های پروگرام کردن برخی از میکروکنترلرهای خانواده AVR

متن تصویر ۷-۱۸ را به زبان فارسی ترجمه کنید.

ترجممه کنید



شرکت‌های سازنده میکروکنترلر، پروگرامرهای مختلفی برای AVR ساخته‌اند، یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین نوع آنها مدلی است که ورودی آن به درگاه پرینتر (پورت پارالل) رایانه وصل می‌شود و خروجی آن به روش ISP (واسطه سه سیمه)، میکرو را پروگرام می‌کند. چنانچه پروگرامرهای با استاندارد شرکت ATMEL ساخته شوند، با نرم‌افزار Codvision شناخته می‌شوند. بعضی از پروگرامرهای نرم‌افزارهای مخصوص خود را دارند. در هر صورت اگر نرم‌افزارها متفاوت باشند قابلیت سازگاری با میکروکنترلرهای مختلف را دارد. معمولاً در این نرم‌افزارها علائم و کلیدهای مشابه وجود دارد که امکان پروگرام کردن میکروکنترلرها را فراهم می‌کند. در شکل ۷-۱۹ دو نمونه از پروگرام میکروکنترلر نشان داده شده است.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در رابطه با انواع پروگرامرهای میکروکنترلر تحقیق کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.

تحقیق کنید



تفاوت‌های بین پورت پرینتر قدیمی در کامپیوتر و پورت USB را شرح دهید.

سوال و جستجو





شکل ۷-۱۹ پروگرامر میکروکنترلر

فیوزبیت‌ها (Fuse Bits)

فیوزبیت‌ها، بخش رجیستری (ثبات Register) حافظه فلاش هستند، که با تغییر آنها (صفر یا یک کردن) امکاناتی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. فیوزبیت‌های میکروکنترلرها AVR در هر پروژه برای شروع به کار نیاز به تنظیم اولیه دارد.

فیوزبیت‌ها برای تنظیم‌های خاصی استفاده می‌شوند و با پاک کردن میکروکنترلر از بین نمی‌روند. لذا تغییر در آنها فقط از طریق پروگرامر امکان پذیر است، همچنین برای تنظیم آنها نیاز به برنامه‌نویسی خاص نداریم. میکروکنترلرها بسته به نوع قابلیتی که دارند دارای فیوزبیت‌های متفاوتی هستند. برخی از فیوزبیت‌ها عبارت‌اند از:

فیوز CKSEL برای انتخاب منبع پالس ساعت clock pulse میکروکنترلر به صورت داخلی یا به صورت خارجی با کریستال پیزو الکترونیک به کار می‌رود.

اگر بخواهیم پس از پاک کردن برنامه میکروکنترلر، حافظه EEPROM آن را داشته باشیم یا حذف کنیم از فیوزبیت EESAVE استفاده می‌کنیم.

در صورت برنامه‌ریزی فیوزبیت BOOTRST، آدرس Reset را به ابتدای حافظه Boot انتقال می‌دهد. در این وضعیت برای راهاندازی دوباره میکروکنترلر نیاز به خاموش و روشن کردن تغذیه DC نیست. این نوع راهاندازی (Boot) معمولاً روال خودکاری از مجموعه‌ای دستورهایی است که با روشن کردن

یا بازنشانی (Reset) میکروکنترلر شروع می‌شود. همچنین، عملکرد آن مشابه عملکرد کلید فشاری در رایانه است.

اگر به فیوزبیت‌ها ارزش صفر^۰ بدهیم به معنای بیت برنامه‌ریزی شده (PROGRAMMED) و چنانچه ارزش^۱ بدهیم به معنای بیت برنامه‌ریزی نشده (UNPROGRAMMED) است.

با مراجعه به رسانه‌های مختلف، اطلاعات مرتبط به فیوزبیت‌های خانواده میکروکنترلرهای AVR را بیابید و آنها را استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را در قالب یک گزارش ارائه دهید.

تحقیق کنید



پروگرام کردن میکروکنترلر به وسیله نرم‌افزار

هدف: کسب مهارت در CodeVision برای پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸_(Programmer) مواد، ابزار و تجهیزات: برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر ATmega ۸ - نرم‌افزارهای مورد نیاز - میکروکنترلر ATmega ۸

کار عملی ۲




با مراجعه به رسانه‌های مختلف نحوه ورود به بخش پروگرامر و انتخاب نوع و تنظیم سرعت آن در نرم‌افزار Codevision را پیدا کنید.

جست و جو کنید



فیلم برنامه‌ریزی کردن میکروکنترلر با پروگرامر را ببینید.

فیلم

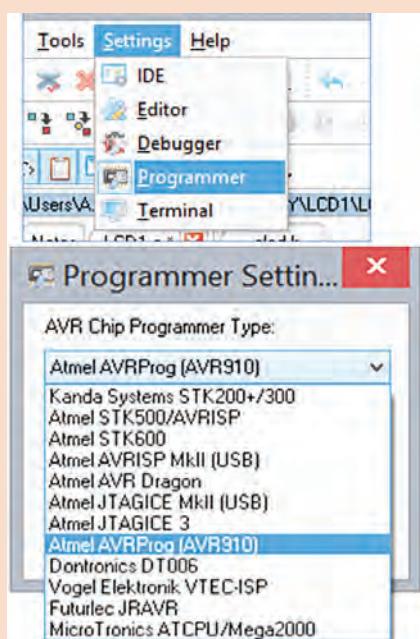

شكل ۷-۲۰ مسیر انتخاب پروگرامر Codevision

مراحل اجرای کار:


۱ طبق شکل ۷-۲۰ به پنجره Settings از منوی اصلی در نرم‌افزار Codevision وارد شوید، در داخل زبانه Programmer و از فهرست آن، نوع پروگرامر موجود در کارگاه یا پروگرامری را که برای خودتان خریداری کرده‌اید انتخاب کنید. در شکل ۷-۲۰ نوع پروگرامر مدل Atmel AVRProg (AVR910) انتخاب شده است.

۲ سرعت انتقال و درگاه (Port) انتقالی که پروگرامر به آن وصل شده است را مطابق شکل ۷-۲۱ تنظیم کنید.


توجه



اگر پورتی که پروگرامر به آن وصل است را نمی‌شناسید به قسمت Device Manager در Control Panel مراجعه کنید، در قسمت Port&LPT نام پروگرامر و پورت Com آن مشخص شده است.

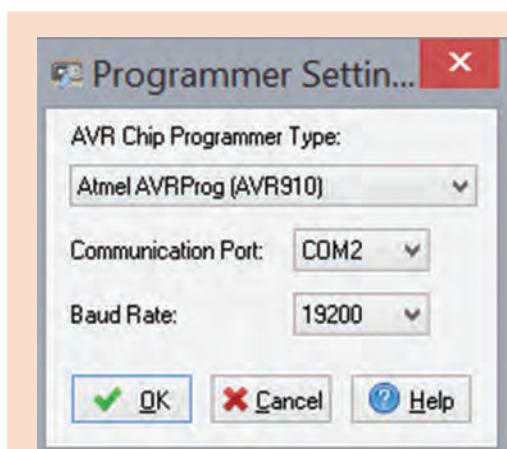


شکل ۷-۲۱ تنظیم پورت و سرعت پروگرامر ۹۱۰ AVR

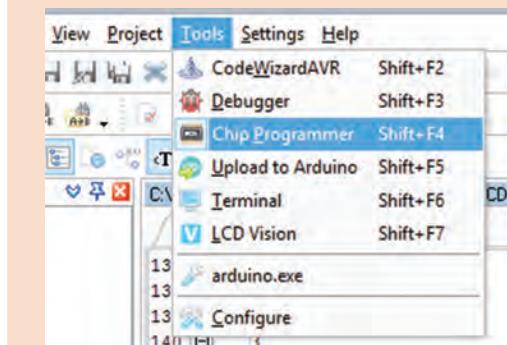


شکل ۷-۲۲ تنظیمات پروگرامر

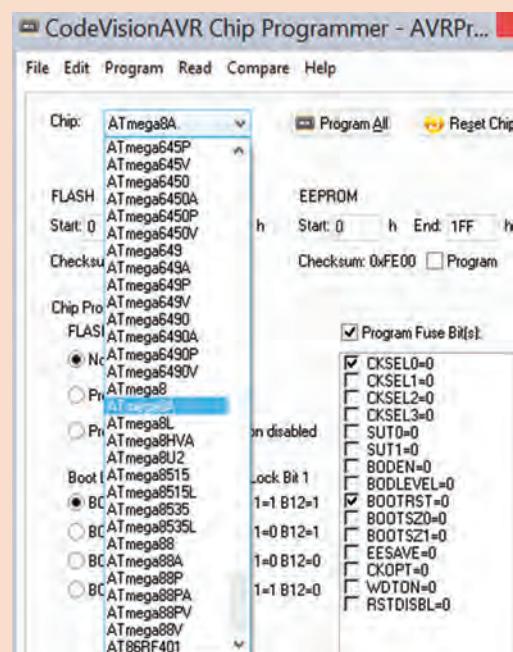۲ از منوی Tools شکل ۷-۲۲، گزینه Chip Program را انتخاب کنید. یک گزینه Programmer را بزنید تا فیوزیت‌های Fuse Bit برنامه‌ریزی شوند.



با مراجعه به رسانه‌های مختلف مشخص کنید برای غیر قابل کپی شدن برنامه که اصطلاحاً آن را قفل کردن (Lock) میکروکنترلر می‌گویند چه کاری باید انجام داد؟

جستجو
کنید

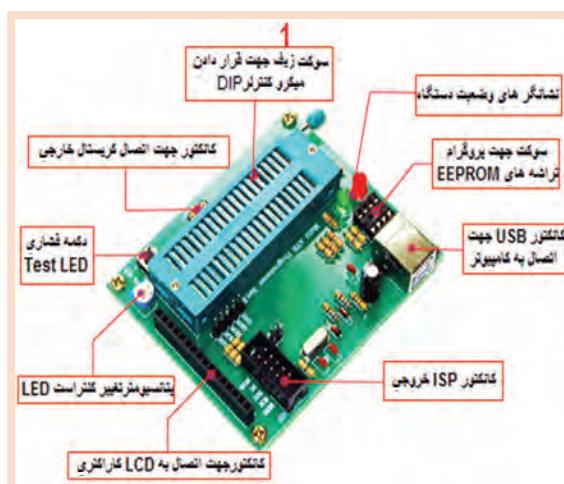


۳ میکروکنترلر را روی پروگرامر و در محل مناسب و درجهت، صحیح نصب کنید. شکل ۷-۲۳، شماره ۱ محل قرار گرفتن میکروکنترلر را در پروگرامر نشان می‌دهد.

۴ از منوی File گزینه Load FLASH را انتخاب و فایل HEX ساخته شده با نرمافزار کدویژن (برنامه مدار پروژه چشمکزن) را بارگذاری کنید.

شکل ۷-۲۳ سوکت زیف ZIF برای قراردادن میکرو

مثال


با فرض اینکه پروژه به نام Test یا فایل‌های دیگر مرتبط با آن مانند D:\STU در این آدرس قرار دارند، فایل HEX شما در آدرس D:\STU\Debug\Exe\Test وجود دارد.

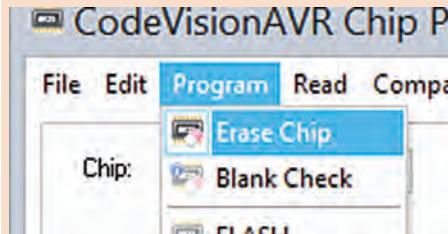

شکل ۷-۲۴ دستور پاک کردن میکروکنترلر

۶ طبق شکل ۷-۲۴ میکروکنترلر را پاک کنید و تنظیمات مدل کلاک و سرعت کلاک و قفل میکروکنترلر را انجام دهید. سپس با فعال کردن کلید Program All میکروکنترلر را برنامه‌ریزی کنید، طبق شکل ۷-۲۵، با زدن تیک ۷ روی گزینه Verify از اجرای برنامه در نرمافزار اطمینان حاصل می‌شود.

- ۷ میکروکنترلر و قطعات جانبی آن را روی بردبرد بیندید. تغذیه مدار را از منبع تغذیه آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی تأمین کنید.
- ۸ مدار را راهاندازی کنید و عملکرد مدار چشمکزن را مشاهده کنید.
- ۹ مدار پروژه چشمکزن را برای ارزشیابی به مرتبی کارگاه ارائه دهید.
- ۱۰ گزارش مختصری از این فعالیت بنویسید.

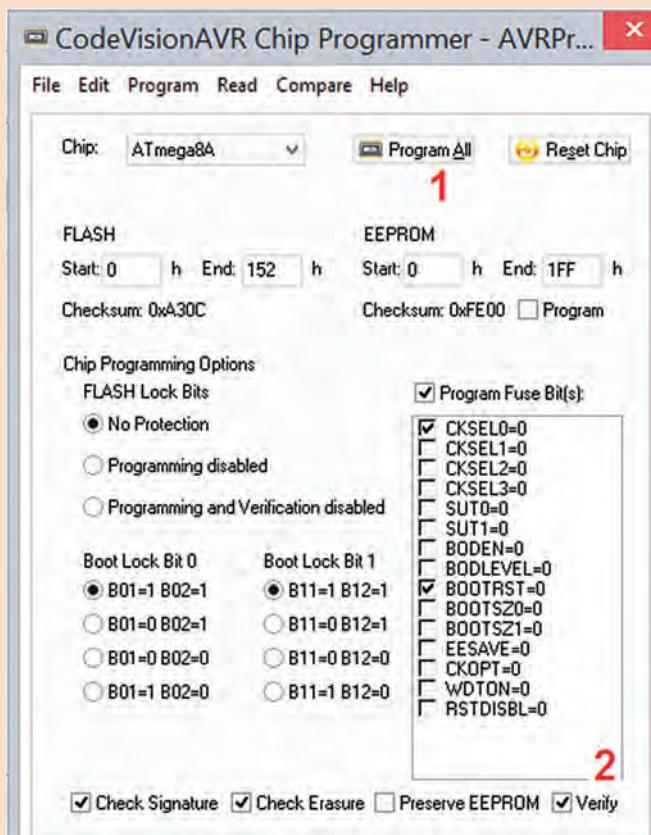


شکل ۷-۲۵ تنظیم نهایی پروگرام



ساخت پروگرامر میکروکنترلر

هدف: کسب مهارت در طراحی و مونتاژ یک نمونه پروگرامر میکروکنترلر مواد، ابزار و تجهیزات: برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmeg ۸- رایانه - نرمافزارهای مورد نیاز - میکروکنترلر ATmega۸ - مقاومت های Ω $\frac{1}{4}$ وات سه عدد و مقاومت Ω 100 $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - کانکتور LPT یک عدد - کانکتور AVR یک عدد - پین هدر ۵ پین یک عدد

مراحل اجرای کار

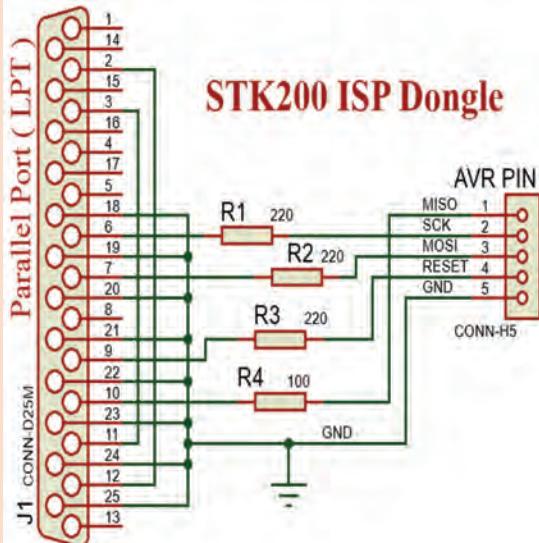

شکل ۷-۲۶ یک نمونه پروگرامر

۱ همان طور که در شکل ۷-۲۶ مشاهده می‌کنید این پروگرامر دارای چهار عدد مقاومت است و سیم‌کشی آن با استفاده از پورت پرینتر ساخته شده و با نرمافزار کدویزن شناسایی می‌شود. مدل آن STK۲۰۰ است و برنامه‌ریزی آن با روش ISP انجام می‌شود. پایه‌های MISO، SCK، MOSI، RESET، GND به میکروکنترلر وصل می‌شود. با راهنمایی مربی کارگاه، برد فیبر مدار چاپی را برای این پروگرامر طراحی کنید.

۲ قطعات را روی فیبر مونتاژ کنید و به رایانه متصل کنید.

۳ برنامه چشمک زن رادر میکروکنترلر برنامه‌ریزی کنید.

نکته



از آنجا که رایانه‌های امروزی قادر پورت (Parallel Port LPT) هستند، لازم است پروگرامری ساخته شود که بتواند به ورودی USB کامپیوتر وصل شود. در این حالت در صورت داشتن مبدل LPT به USB، این کار با همین پروگرامر امکان‌پذیر می‌شود. در غیراین صورت باید از مدار دیگری که دارای IC درایور و قطعات جانبی دیگری است، استفاده شود.

پژوهش



با مراجعه به رسانه‌های مختلف نمونه‌هایی از پروگرامرهای جدید را بیابید و در قالب یک گزارش ارائه کنید.

۴ مدار را راهاندازی کنید و آن را برای ارزشیابی به مربی کارگاه نشان دهید.

نکته




پروگرامر میکروکنترلر را اصطلاحاً دانگل (Dongle) می‌نامند. دانگل به معنی وسیله کوچکی است که به وسیله آن می‌توانیم با کامپیوتر ارتباط برقرار کنیم. دانگل در واقع یک واسطه است.



بستن مدار چشمکزن دو کاناله به وسیله میکروکنترلر ATmega ۸ هدف: کسب مهارت در برنامه‌ریزی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C- برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸ - ATmega ۸ دستگاه پروگرامر (Programmer)- رایانه - نرمافزارهای مورد نیاز- بردبرد- میکروکنترلر ۸ دیودهای LED قرمز و سبز هر کدام ۶ عدد- مقاومت‌های $\frac{1}{4}$ وات و $\frac{1}{4}\Omega$ ، $\frac{1}{3}\Omega$ - سیم‌های بردبرد- ترانزیستور TIP120 یا BD137 دو عدد- میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد مراحل اجرای کار

۱ مدار شکل ۷-۲۷ برای کنترل تعداد زیادی LED به صورت هم‌زمان به کار می‌رود. به این مدار، مدار چشمکزن دو کاناله نیز می‌گویند. ترانزیستورها به عنوان تقویت‌کننده جریان و راهانداز و برای افزایش جریان مورد نیاز دیودهای LED در مدار به کار رفته است. این مدار در تابلوهای LED با نور ثابت کاربرد دارد.

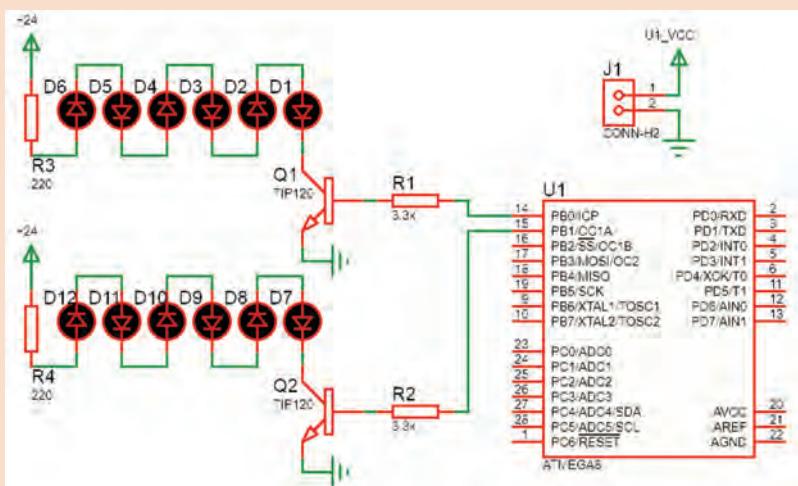

شکل ۷-۲۷ کنترل چند LED

نکته



مقدار مقاومت سری با LED‌ها با توجه به مقدار ولتاژ کار LED، جریان مصرف LED و ولتاژ تغذیه تعیین می‌شود. با توجه به نوع LED موجود، مقدار مقاومت را با کمک مربی خود به دست آورید.

۲ با استفاده از جدول ۷-۱ و به وسیله زبان برنامه‌نویسی C و نرمافزار کد ویژن برنامه چشمکزن دو کاناله را بنویسید.

۳ مدار شکل ۷-۲۷ را در نرمافزار پروتئوس Proteus شبیه‌سازی و اجرا کنید.

۴ برنامه را به وسیله پروگرامر ساخته شده یا با پروگرامر موجود در کارگاه به میکروکنترلر انتقال دهید.

۵ مدار را روی بردبرد بیندید. برای تغذیه از منبع آزمایشگاهی ۵ ولت ثابت، یا یک شارژر موبایل ۵ ولتی استفاده کنید. تغذیه LED‌ها را نیز از ولتاژ ۲۴ ولت منبع تغذیه آزمایشگاهی تأمین کنید.

۶ با تغییر در برنامه، زمان‌های خاموش و روشن شدن چشمکزن را تغییر دهید.

جدول ۷-۱ برنامه به زبان C

```
قبل از void main(void) خط زیر
#include <delay.h>
اضافه شود و
در زیر (۱) برنامه نوشته شود
while (۱)
{
    // Place your code here
    PORTB.=1;
    PORTB.=1;
    delay_ms(۱۰۰);
    PORTB.=0;
    PORTB.=0;
    delay_ms(۱۰۰);
}
```

پژوهش



- اگر زمان را به کمتر از ۱۰ میلی ثانیه کاهش دهیم به نظر شما چه اتفاقی می افتد؟
- اگر مقاومت های R۴ و R۵ را به سه برابر افزایش دهیم، چه تغییری در عملکرد مدار رخ می دهد؟
- تغییرات خواسته شده را انجام داده و نتایج و علت را در کارگاه به بحث بگذارید.

۷ اگر بخواهیم بدون تغییرات در سخت افزار مدار، نور LED‌ها را کاهش دهیم، چه تغییراتی باید در برنامه ایجاد کنیم؟

۸ اگر تعداد کانال‌ها را بخواهیم افزایش دهیم (چهار کاناله)، تغییراتی را که در نقشه سخت افزار باید ایجاد کنیم رسم کنید و تغییراتی که در برنامه لازم است را بنویسید.

۹ نقشه جدید را پس از رسم و تهیه برنامه از منابع مختلف به زبان C، برای ارزشیابی به مرتبی کارگاه بدهید.

فعالیت



پروژه مدار چشمکزن ۸ کاناله را با طراحی مدار چاپی بسازید. (فقط با ولتاژ ۲۴ ولت)

۴-۷ مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

وقتی که قرار است یک پروژه با میکروکنترلرهای AVR انجام داده شود، بعد از مشخص شدن هدف پروژه و مفرونه بودن آن باید مراحل طراحی سخت افزار، طراحی نرمافزار (الگوریتم یا فلوچارت برنامه‌ریزی)، برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی و پیاده‌سازی (پروگرام کردن میکروکنترلر و بستن مدار مورد نظر روی بردبرد) انجام شود.

میکروکنترلرها توانایی‌های شگفت‌آور ندارند و قدرت پردازش آنها محدود است. این تراشهای برای کارهای تخصصی مانند کنترل اسباب‌بازی‌ها، دستگاه‌های پزشکی، ماشین‌های اداری، موتورها، دستگاه‌های الکترونیک خانگی و کنترل کننده‌های از راه دور به کار می‌روند. برای آشنایی بیشتر با عملکرد آنها در این بخش کارهای عملی ساده با میکروکنترلر معرفی شده است. با اجرای متمرکز و دقیق این فعالیت‌ها، شما می‌توانید توانایی و مهارت انجام کار با مدارهای کاربردی میکروکنترلر را کسب کنید. در اجرای کارهای عملی سعی شده است، دستورهای برنامه‌نویسی C متناسب با هر کاربرد میکروکنترلر شرح داده شود.

■ ارسال اطلاعات به خروجی


بارش فکری



در صورتی که بخواهیم همه پایه‌های یک پورت را روشن و یا خاموش کنیم چه باید کرد؟ آیا باید به صورت جداگانه تک تک پایه‌ها را روشن و یا خاموش کنیم؟ درباره این موضوع جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.



شکل ۷-۲۸ ارسال عدد باینری به پورت

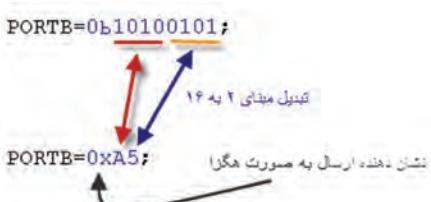


شکل ۷-۲۹ ارسال عدد هگزادسیمال به یک پورت

اگر بخواهیم همه پایه‌های یک پورت را روشن و یا خاموش کنیم باید مقدار داده (Data) را به هر پورت وارد کنیم. هنگامی که یک پورت (هشت پایه) به عنوان خروجی تعیین می‌شود می‌توان اطلاعات را به صورت‌های مختلفی به پورت موردنظر ارسال کرد.

ارسال اطلاعات به صورت باینری: در این حالت با توجه به اینکه هر پورت دارای هشت پایه است، می‌توان ۸ عدد صفر یا ۸ عدد یک نوشه شود. که در واقع نشانگر یک بایت می‌باشد. در این بایت کم ارزش‌ترین بیت مربوط به پایه صفر از پورت است، (مانند PC یا PB) و با ارزش‌ترین بیت مربوط به پایه ۷ (مانند PC ۷ یا PB ۷) از پورت موردنظر است. به الگوی عدد ارسال شده به پورت B در شکل ۷-۲۸ توجه کنید، این روش ارسال به صورت باینری است.

محدوده عدد ارسالی به صورت:

b1111111 ~ b0000000 می‌باشد.

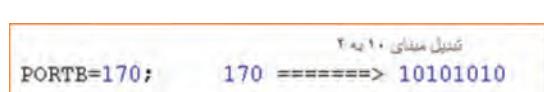

شکل ۷-۳۰ ارسال عدد دسیمال به یک پورت



مدار چشمکزن با دو LED با دکمه فشاری (شستی) شروع به کار (Start)

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C- برگه اطلاعات میکروکنترلر ۸- ATmega دستگاه پروگرامر (Programmer)- رایانه- نرمافزارهای مورد نیاز- بردبرد- میکروکنترلر ۸- میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد- دیود LED قرمز و سبز هر کدام یک عدد- مقاومت $\frac{1}{4}$ وات دو عدد- سیم‌های بردبرد- کلید فشاری کوچک (SPST Push Button)

مراحل اجرای کار

۱ مدار نشان داده شده در شکل ۷-۳۱ مشابه کار عملی شماره ۱ است، با این تفاوت که یک کلید برای تعیین حالت روشن یا خاموش یا تغییر وضعیت نمایش به کار رفته است. مدار را در نرمافزار Proteus رسم و شبیه‌سازی کنید.


۲ در نرمافزار کدویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی، پایه‌های PD.۱، PD.۰ را در حالت خروجی و پایه PC.۰ را در حالت ورودی با وضعیت Pullup (P) قرار دهید، شکل ۷-۳۲.

۳ در حالت اول، جدول ۷-۲ برنامه به زبان C در نرمافزار کدویژن را طوری بنویسید که در مدار چشمکزن هم زمان با فشردن کلید فشاری، هر دو LED باهم شروع به چشمکزن دنند.

۴ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرمافزار پروتئوس انجام دهید.


۵ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۶ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی بردبرد بینید.

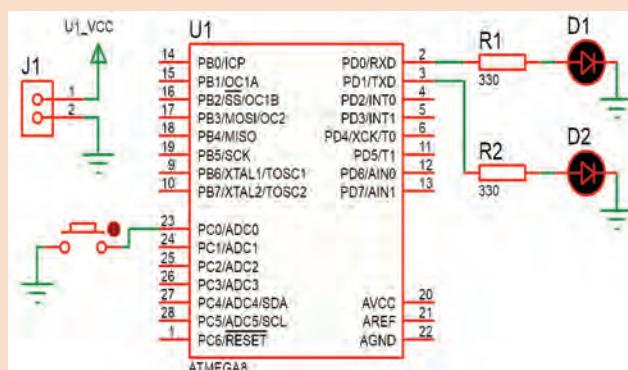

شکل ۷-۳۱ چشمکزن با کلید فشاری Start جهت کنترل

۷ چگونگی روشن شدن LED‌های خروجی مدار را با توجه به فشاردادن کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.

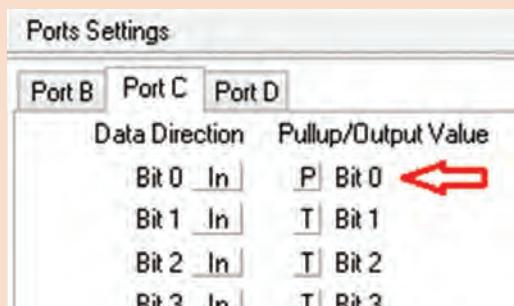

شکل ۷-۳۲ تنظیم برای کلید فشاری

۸ در حالت دوم، برنامه را طبق جدول ۷-۲ به گونه‌ای تغییر دهید که با وصل کلید فشاری، LED متصل به PD.^۰ و در صورت رها شدن کلید LED متصل به PD.^۱ چشمکزن شود.

۹ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۱۰ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۱۱ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی برد بربرد بیندید. جدول ۷-۲

۱۲ چگونگی روشن شدن LED‌های خروجی مدار را با توجه به حالت‌های مختلف کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.

برنامه به زبان C برای حالت ۱	برنامه به زبان C برای حالت ۲
<pre>while(1) { // Place your code here if(PINC.==0){ PORTD=.B11; delay_ms(500); PORTD=.B00; delay_ms(500); } PORTD=.B00; delay_ms(500); }</pre>	<pre>while(1) { // Place your code here if(PINC.==0){ PORTD=.B11; delay_ms(500); PORTD=.B00; delay_ms(500); } else{ PORTD=.B10; delay_ms(500); PORTD=.B00; delay_ms(500); } }</pre>

۱۳ برنامه میکروکنترلر، در حالت اول را با حالت دوم مقایسه کنید. تفاوت‌های آنها را با اختصار شرح دهید.

۱۴ برای خواندن پایه PC از دستور PINC.^۰ و برای مقایسه از علامت (==) استفاده شده است. چرا در برنامه کنترل میکروکنترلر عمل مقایسه پایه PC^۰ با عدد ۰ (if(PINC.==0)) انجام می‌شود؟ توضیح دهید.

برای مدار شکل ۷-۳۱ دو روش دیگر برای چشمکزن LED‌ها پیشنهاد دهید. مدار آنها را طراحی کنید. مدار سخت افزاری طرح‌های پیشنهادی را بیندید.

فعالیت



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، اطلاعات مرتبط به روش‌های کنترل سرعت موتور را تحقیق و استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.

تحقیق کنید



فیلم روشن کنترل دو، موتور را بیینید.

فیلم



کنترل موتور DC با کلید فشاری شروع به کار (Start)

هدف: کسب مهارت در برنامهنویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر Atmega 8 و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر- دستورهای زبان C - برگه اطلاعاتی میکروکنترلر ۸ Atmega - دستگاه پروگرامر(Programmer) - رایانه - نرم افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ۸ Atmega - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - دیود ۱N ۴۰۰۱ یک عدد - مقاومت $10\text{K}\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - سیم های بردبرد - کلید فشاری کوچک (SPST Push Button) - ترانزیستور BD137 یک عدد - موتور DC کوچک


مراحل اجرای کار:

یکی از رایج‌ترین و پرکاربردترین موتورهای الکتریکی، موتورهای جریان مستقیم یا DC motor ها است. سرعت چرخش موتورهای DC به ولتاژ ورودی و قدرت این موتورها به جریان عبوری از آنها بستگی دارد. موتورهای DC بدلیل گشتاور بالا در سرعت کم کاربردهای بسیار زیادی دارند. از کاربردهای آنها می‌توان به ساخت روبات‌ها، شیشه بالابر خودروها، سشووارها، دریل‌های شارژی، انواع ماشین‌های کنترلی، لوازم خانگی و... مانند تدماها و اسیاب‌بازار، اشاره کرد.

۱ مدار شکل ۷-۳۳ یک مثال ساده از راه اندازی یک موتور DC است که از یک کلید فشاری برای تعیین حالت روشن و خاموش با تغییر وضعیت دو موقعه استفاده شده است.

۲ Proteus نیما فنا، ۳۳-۷، اد، مداد، شکا

۳ در نرم افزار کد ویژن با توجه به خواسته های نقشه فنی، دو پایه از PD.۷ را به حالت خروجی و پایه Pullup قار، دهد.

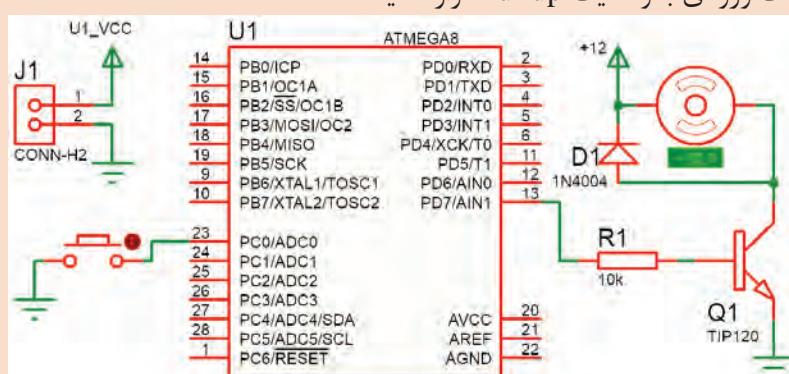

شکل ۷-۳۳ مدار کنترل موتور توسط میکروکنترلر

کار عملی ۶



جدول ۷-۳

برنامه به زبان C برای حالت ۱	برنامه به زبان C برای حالت ۲
<pre>while (1) { // Place your code here if(PINC.0==0){ PORTD.V=1; } PORTD.V=0; } }</pre>	<pre>while (1) { // Place your code here if(PINC.0==0){ PORTD.V=1; } else{ PORTD.V=1; delay_ms(10); PORTD.V=0; delay_ms(5); } } }</pre>

۴ در حالت اول، در جدول ۷-۳ ستون سمت چپ برنامه به زبان C، در نرم افزار کد ویژن طوری نوشته شده است که با فعال کردن کلید موتور روشن شود.

۵ تمام مراحل شبیه سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو کنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت افزاری کنترل موتور را روی برد بیندید.

نکته اینمی



اتصال صحیح تغذیه ۵ ولت ثابت به میکرو کنترلر و ۱۲ ولت ثابت را به موتور برقرار کنید. مراقب باشید که اتصال کوتاه بین منابع ولتاژ ایجاد نشود. در صورت چنین رخدادی، احتمال آسیب رسیدن به میکرو کنترلر وجود دارد.

توجه



روی محور موتور یک پروانه پلاستیکی نصب کنید تا تفاوت سرعت موتور مشخص شود.

۸ چگونگی روشن شدن و تغییرات سرعت موتور را با توجه به کلید فشاری به طور خلاصه توضیح دهید.

- ۹ در حالت دوم، با توجه به جدول ۷-۳ ستون سمت راست، در برنامه تغییرات را به گونه‌ای اعمال کنید، که هنگامی که کلید فشرده نشده سرعت موتور کم و با فشردن کلید سرعت موتور افزایش یابد.
- ۱۰ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.
- ۱۱ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.
- ۱۲ مدار سخت افزاری چشمکزن میکروکنترلر را روی بردبرد بیندید.
- ۱۳ کارکرد موتور در دو حالت برنامه‌ریزی میکروکنترلر را باهم مقایسه کنید. تفاوت‌های شروع به کار و سرعت موتور در دو حالت کنترل موتور با میکروکنترلر را به اختصار توضیح دهید.

- ۱۴ نقش دیود D1 را در مدار کنترل موتور بنویسید.
- ۱۵ برای کنترل دور موتور در این مدار عرض پالس اعمال شده به بیس ترانزیستور تغییر نموده است.
(با مشاهده شکل موج بیس ترانزیستور)

درست نادرست

 بحث کنید



- چگونه می‌توان سرعت موتور را چهار حالت کرد، به طوری که با هربار کلید زدن سرعت افزایش پیدا کند.
- برای تغییر جهت گردش موتور چه مداری پیشنهاد می‌دهید، پیشنهادها را در کارگاه به بحث بگذارید.

 فعالیت



برای مدار شکل ۷-۳۳، دو روش دیگر کنترل دور موتور طراحی کنید و مدار سخت افزاری آنها را بیندید.

 کار عملی ۷




راه اندازی و نمایش اعداد در نمایشگر هفت قطعه‌ای (7Seg)

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر Atmega ۸ و بستن مدار سخت افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر - دستورهای زبان C - برگه اطلاعات میکروکنترلر ATmega8 - دستگاه پروگرامر (Programmer) - رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - بردبرد - میکروکنترلر ATmega8 - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد - مقاومت 220Ω - $\frac{1}{4}$ وات هشت عدد - سیم‌های بردبرد - هفت قطعه‌ای (7Seg) کاتد مشترک

مراحل اجرای کار:

- ۱ مدار شکل ۷-۳۴ مدار ساده برای روشن شدن و راه اندازی یک نمایشگر هفت قطعه‌ای (7Seg ۷ سون سگمنت) به کار می‌رود، که می‌تواند با تأخیر ۷۵/۰ ثانیه اعداد ۰ تا ۹ و میز را نمایش دهد.
- ۲ در 7 Seg آند مشترک برای روشن شدن هر LED باید پایه آن را صفر کرد و در سون سگمنت کاتد مشترک برای روشن کردن هر LED باید پایه آن را یک کنیم.

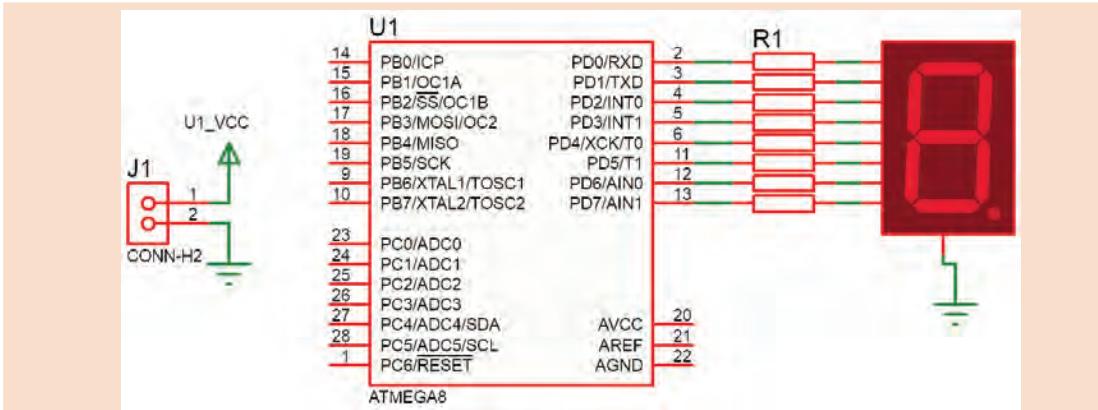

شکل ۷-۳۴ مدار نمایش ارقام با میکرو جدول ۷

برنامه به زبان C


```

while (1)
{
    // Place your code here
    PORTD=0x3f;      // 0
    delay_ms(750);
    PORTD=0x06;      // 1
    delay_ms(750);
    PORTD=0x0b;      // 2
    delay_ms(750);
    PORTD=0x4f;      // 3
    delay_ms(750);
    PORTD=0x66;      // 4
    delay_ms(750);
    PORTD=0x6d;      // 5
    delay_ms(750);
    PORTD=0x7d;      // 6
    delay_ms(750);
    PORTD=0x7f;      // 7
    delay_ms(750);
    PORTD=0x7f;      // 8
    delay_ms(750);
    PORTD=0x80;      // point
    delay_ms(750);
}

```

☐ پورتی که 7Seg به آن متصل می شود را به عنوان خروجی در نظر می گیریم.

☐ برای روشن شدن 7Seg علاوه بر وارد کردن کدهای باینری می توانید از کدهای هگزا دسیمال نیز استفاده کنید.

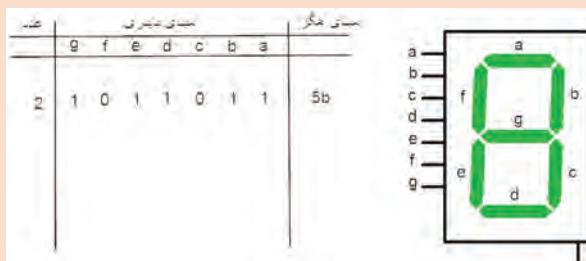

شکل ۷-۳۵ جدول کدهای ارقام صفر تا ۹ نمایش در 7 Seg

برای نمونه در جدول شکل ۷-۳۵ کد باینری و هگزا دسیمال عدد ۲ نوشته شده است. برای سایر ارقام صفر تا ۹ کد باینری و هگزادسیمال آنها را بنویسید.

۲ مدار شکل ۷-۳۴ را در نرم افزار پروتئوس Proteus بیندید.

☐ برای این پروژه از نوع کاتد مشترک 7Seg است.

- در قسمت Keywords مطابق شکل ۷-۳۶ عبارت ۷seg را جستجو کرده و نوع کاتد مشترک آن را انتخاب کنید.
- ۲ در نرمافزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی تمام پایه پورت D را از PD7 تا PD0 را در حالت خروجی قرار دهید.
- ۳ برای حالت اول در جدول ۷-۴ برنامه نشان دادن اعداد ۰ تا ۹ آمده است.
- ۴ تمام مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرمافزار پروتوئوس انجام دهید.
- ۵ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو انتقال دهید.
- ۶ مدار سخت افزاری نمایشگر ۷Seg با میکروکنترلر را روی بردبرد بیندید.
- ۷ چگونگی روشن شدن و سرعت نمایشگر ۷ Seg را مشاهده کنید و به سوالات زیر پاسخ دهید.
- ۸ روش نوشتن در پورت D به صورت بیت یا بایت است؟

مفهوم کد x^{3f} و نوع آن را بنویسید؟ آیا به روش‌های دیگر نیز می‌توان نوشت؟

انتهای بعضی خطاهای برنامه دو خط کج (//) قرار داده شده است، آیا این دستور نمایش اعداد در میکروکنترلر است؟ توضیح دهید.

آیا حروف را در ۷Seg می‌توان نمایش داد؟ چگونه؟ شرح دهید.


۹ برای حالت‌های دوم و سوم که خودتان تعریف می‌کنید، با استفاده از برنامه آماده، مراحل کار را تکرار کنید.



تحقیق کنید



با مراجعه به رسانه‌های مختلف، در رابطه با کدهای حروف نمایشگر Seg ۷ تحقیق کنید و نتیجه تحقیق خود را به کارگاه ارائه دهید.

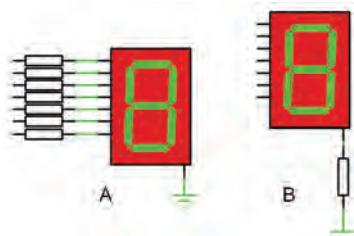

شکل ۷-۳۷ ۷-۳۷ انتخاب بایاس Seg

.....
.....
.....
.....

۷-۵ متغیرها در زبان C

یک متغیر محدوده‌ای از فضای حافظه است که با یک نام مشخص می‌شود. یک متغیر بسته به نوع آن می‌تواند حامل یک مقدار عددی باشد. یک متغیر می‌تواند در محاسبات شرکت کند و یا نتیجه محاسبات را در خود حفظ کند. در کل می‌توان گفت که نتایج بخش‌های مختلف یک برنامه، در متغیرها ذخیره می‌شود. در جدول ۷-۵ انواع متغیرها، فضایی که در حافظه اشغال می‌کنند و بازه مقدارپذیری آنها را در کامپایلر کد ویژن مشاهده می‌کنید. **جدول ۷-۵ متغیرها در زبان C**

Type	Size (Bits)	Range
bit	1	0 , 1
bool, _Bool	8	0 , 1
char	8	-128 to 127
unsigned char	8	0 to 255
signed char	8	-128 to 127
int	16	-32768 to 32767
short int	16	-32768 to 32767
unsigned int	16	0 to 65535
signed int	16	-32768 to 32767
long int	32	-2147483648 to 2147483647
unsigned long int	32	0 to 4294967295
signed long int	32	-2147483648 to 2147483647
float	32	$\pm 1.175e-38$ to $\pm 3.402e38$
double	32	$\pm 1.175e-38$ to $\pm 3.402e38$

چگونگی تعریف متغیرها:

متغیرها به صورت زیر تعریف می‌شوند:

; مقدار اولیه = نام متغیر نوع متغیر

مثال ۱

Unsigned char A=۱۲;

int a,X, j;

شرح مثال: با توجه به جدول ۷-۵، `unsigned char` یک متغیر ۸ بیتی است که می‌تواند بازه ۰ تا ۲۵۵ را داشته باشد.

در خط اول یک متغیر ۸ بیتی بدون علامت با نام `A` که تنها می‌تواند مقادیر ۰ تا ۲۵۵ بگیرد، با مقدار اولیه ۱۲ تعریف شده است. در خط دوم نیز ۳ متغیر علامت‌دار با نام‌های `a` و `X` و `z` که هر سه مقدار اولیه صفر دارند تعریف شده است که در صورت واگذاری می‌توانیم مقادیر متفاوتی با توجه به جدول به آن بدهیم.

ویژگی‌های نام متغیر:

اولین کاراکتر نام متغیر، نمی‌تواند عدد باشد.

نام متغیر نمی‌تواند بیشتر از ۳۱ کاراکتر داشته باشد.

نام متغیر تنها ترکیبی از حروف `a` تا `Z`، اعداد و کاراکترها می‌تواند باشد.

انواع متغیرها از نظر محل تعریف در برنامه

متغیرها از نظر مکانی که در برنامه تعریف می‌شوند، به دو دسته کلی:

متغیرهای عمومی(`Global`) و متغیرهای محلی(`Local`) تقسیم می‌شوند.

متغیرهای عمومی(`Global`): متغیرهایی که قبل از تابع `main` تعریف می‌شوند را متغیرهای عمومی گویند و در تمام نقاط برنامه می‌توان به آن دسترسی داشت. تعریف یک متغیر عمومی در ابتدای برنامه، مقدار مشخصی از حافظه را برای همیشه به آن متغیر اختصاص می‌دهد.

متغیرهای محلی (`Local`): متغیرهای محلی در بدنه توابع تعریف می‌شوند و در بیرون از آن تابع، دسترسی به آن ممکن نیست. متغیرهای محلی تنها، در زمان احتیاج تعریف شده و در حافظه می‌نشینند و بعد از مدتی از حافظه پاک می‌شوند.

فیلم مفهوم بیت و بایت و اعداد صحیح و اعداد اعشاری را ببینید.

فیلم



الگوی ارزشیابی نظری (با توجه به جدول ۷-۵ و سایر جداولی که در اختیار دارید به سؤالات پاسخ دهید)

۱ مفهوم متغیر را شرح دهید و کاربرد آن را بنویسید.

۲ مفهوم متغیر بیتی را تعریف کنید. این متغیر با چه کلمه‌ای معرفی می‌شود؟

۳ متغیر بایت تا چه عددی ظرفیت دارد و با چه کلمه‌ای معرفی می‌شود؟

۴ متغیر `int` (`integer`) به چه متغیری گفته می‌شود؟

۵ تفاوت متغیر بدون علامت و با علامت را بنویسید. کدام یک عدد بزرگ‌تری را می‌تواند در خود جای دهد؟

۶ اعداد اعشاری را چگونه معرفی می‌کنند؟ یک متغیر از نوع اعداد اعشاری، چه مقدار از حجم حافظه را اشغال می‌کند؟

۷ جدول ۶-۷ را کامل کنید.

جدول ۶-۷

حجم حافظه اشغالی و حداقل عدد	متغیر نامناسب	متغیر مناسب	مقدار عددی که باید در متغیری نگهداری شود
۱ byte, ۰ ... ۲۵۵	int , float ,	char	برای مثال :
۱ byte , - ۱۲۸ ... ۱۲۷	bool	unsigned char	متغیر بین ۱ تا ۱۵
			بین ۱۰ تا ۱۰۵
			برای روشن و خاموش کردن ۱ لامپ
			بین ۸۹-۶۷ تا ۸۹
			بین ۱۷۸- تا ۱۸۶۷
			بین ۴۰۹۸۷ تا ۰
			بین ۳/۲۵۴ تا ۰/۸۹۵
			برای ایجاد مفهوم شب و روز

فعالیت



مفهوم گروه متغیرها (آرایه‌ها یا جدول متغیرها) را بنویسید؟

به نظر شما اگر بخواهیم در کار عملی ۶ یک آرایه برای اعداد ۰ تا ۹ مشخص کنیم، در برنامه C چه تغییری ایجاد می‌شود، پیشنهاد خود را بنویسید و نتیجه را در کلاس به بحث بگذارید. مشاهده فیلم و مراجعه به کتاب همراه می‌تواند برای شما کمک کننده باشد.

تحقیق‌کنید



با مراجعه به رسانه‌های مختلف و help نرم‌افزار کدویزن اطلاعاتی در رابطه با سایر متغیرها را استخراج کنید و نتیجه تحقیق خود را ارائه دهید.



مدار شمارنده با ۷Seg

هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ و بستن مدار سخت‌افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر-


دستورهای زبان C - برگه اطلاعات

میکروکنترلر ۸ ATmega - دستگاه پروگرامر

(Programmer) - رایانه - نرم‌افزارهای مورد

نیاز - بر دبرد - میکروکنترلر ۸ ATmega

- میزآزمایشگاه الکترونیک با تجهیزات

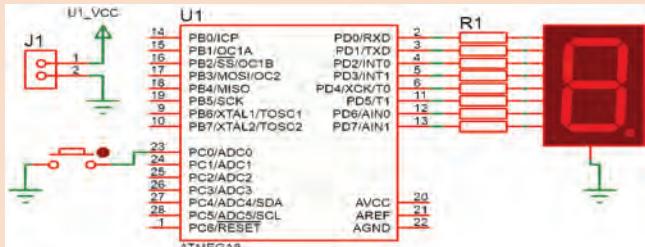

شکل ۷-۳۸ مدار شمارنده یک رقمی

استاندارد - مقاومت Ω ۲۲۰ وات هشت عدد - سیم‌های بر دبرد - هفت قطعه‌ای (7Seg) کاولد مشترک

مراحل اجرای کار:

۱ مدار شکل ۷-۳۸ را در نرم‌افزار پروتئوس Proteus رسم کنید.

۲ در نرم‌افزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی، تمام پایه‌ها از PD7 تا PC0 را در حالت خروجی قرار دهید و PC0 را در حالت Pullup و به عنوان ورودی در نظر بگیرید.

۳ در نرم‌افزار کدویژن شکل ۷-۳۹، ابتدا این دو متغیر را در مکان مشخص شده (مکان متغیرهای عمومی) قرار دهید.

```
#include <mega8.h>
#include <delay.h>

// Declare your global variables here

char NUM[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char N;
```

شکل ۷-۳۹ ایجاد آرایه و دادن اطلاعات به آن جدول ۷-۷

برنامه به زبان C
<pre>N=0; while (1) { // Place your code here if(PINC.0 == 0){ delay_ms(500); if(PINC.0 == 0){ N=N+1; } if(N>9){ N=0; } PORTD=NUM[N]; } }</pre>

۴ برنامه‌ای بنویسید که با هر بار فشردن کلید، یک عدد در نمایشگر 7Seg اضافه شود و بعد از عدد ۹ به صفر تبدیل شود. در جدول ۷-۷ این برنامه آمده است.

۵ مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکروکنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت‌افزاری شمارنده با 7Seg را بر روی بر دبرد بیندید.

۸ مدار را راهاندازی کنید. با فشردن کلید شمارش را انجام دهید.

۹ عملکرد مدار شکل ۷-۳۸ را با مدار شکل ۷-۳۴ مقایسه کنید و پرسش‌های زیر را با توجه با جداول مختلفی که در اختیار دارید پاسخ دهید.
مفهوم $N=N+1$ را شرح دهید. این عبارت در برنامه به چه منظور استفاده شده است؟

۱۰ تفاوت برنامه مدار شکل ۷-۳۸، با برنامه مدار شکل ۷-۳۴ در روش ارسال اطلاعات به پایه‌های Seg را توضیح دهید.

۱۱ دلیل استفاده این شرط $(\{if(N>9)\})$ را بنویسید.

۱۲ به چه دلیلی $;(\{delay_ms(500)\})$ استفاده شده است؟

۱۳ در روش معرفی متغیرها یک متغیر به شکل $char NUM[10]=...;$ تعریف شده است. چه نوع متغیری است؟ آیا روش دیگری برای قرار دادن اطلاعات در داخل آن وجود دارد؟ شرح دهید.

۱۴ عدد ۱۰ در متغیر $NUM[10]$ به چه مفهوم است؟

دو روش دیگر برنامه‌نویسی توسط مربی برای مدار شمارنده یک رقمی در اختیار شما قرار می‌گیرد. آن را بررسی کنید و مدار سختافزار آن را بیندید.


فعالیت



صفحه نمایش کاراکتری LCD

صفحه نمایش کاراکتری LCD یکی از پرکاربردترین وسایل خروجی است که به میکروکنترلر وصل می‌شود و مقدار متغیرهای ورودی میکروکنترلر یا پیام‌ها را برای کاربر نمایش می‌دهد. برای این منظور می‌توان کاراکترهای قابل چاپ را روی آن نمایش داد. مشخصه اصلی LCD‌های کاراکتری تعداد سطر و ستون آنها است. بلوك دیاگرام، برگه اطلاعات و شکل ظاهری پایه‌های یک LCD 16×2 که دارای ۲ سطر و ۱۶ ستون است را در شکل ۷-۴۰ مشاهده می‌کنید. با این نمایشگر می‌توان در مجموع ۳۲ کاراکتر را نشان داد.

جدول ۷-۸

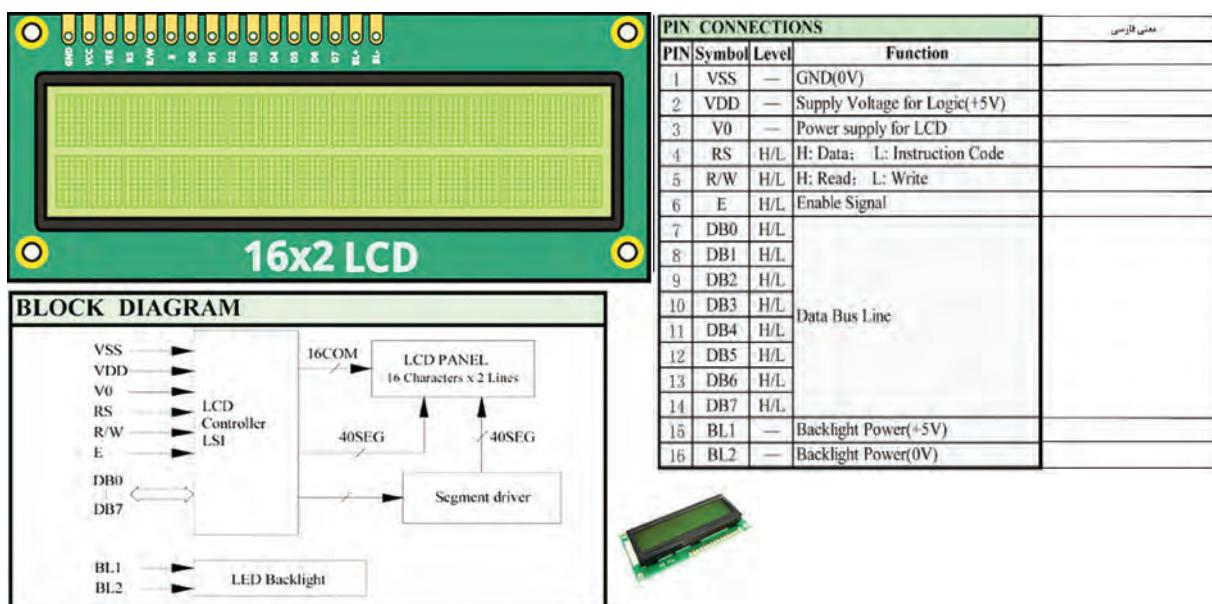

شکل ۷-۴۰ نمایشگر ۱۶×۲ LCD

مدار ساده راهاندازی LCD به صورت نمایش اعداد و متن
هدف: کسب مهارت در برنامه‌نویسی، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ATmega ۸ و بستن مدار سخت‌افزاری

مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرم‌افزارهای مورد نیاز - دستورهای زبان C - میکروکنترلر ATmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - سیم‌های بریدبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد ۱۶×۲ - LCD - شارژر موبایل ۵ ولتی - مقاومت $\Omega = 560 \Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - پتانسیومتر $10\text{ K}\Omega$ یک عدد - بریدبرد

کار عملی ۹



فیلم آموزشی چگونگی برقراری ارتباط با LCD در نرم‌افزار کدویژن را ببینید.

فیلم



برای اجرای این کار عملی از برنامه داده شده در جدول ۷-۹ استفاده کنید.

توجه



مراحل اجرای کار

- ۱ به برگه اطلاعات ۷-۴۰ LCD شکل ۷-۴۰ مراجعه کنید و مفاهیم هریک از کلمات خواسته شده را در جدول ۷-۸ به فارسی ترجمه کنید.

۱ برای آوردن نمایشگر کاراکتری روی میز کار نرم افزار پروتئوس، در قسمت Keywords عبارت lcd را تایپ کنید. سپس LM_{016L} که نمایشگر ۱۶×۲ است را مطابق شکل ۷-۴۱ روی میز کار بیاورید.

جدول ۷-۹

برنامه به زبان C	
<pre>while (1) { // Place your code here lcd_puts("Hello"); delay_ms(1000); lcd_clear(); lcd_puts("I am a"); delay_ms(1000); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts("Good Student"); delay_ms(2000); lcd_clear(); lcd_puts("*** God by ***"); delay_ms(3000); lcd_clear(); }</pre>	

۲ مدار شکل ۷-۴۲ را در نرم افزار پروتئوس رسم کنید.


۳ در نرم افزار کد ویژن با توجه به خواسته های نقشه فنی، تمام پایه های موردنیاز را برای حالت ارتباط با LCD تنظیم کنید، برای این کار بعد از ایجاد پروژه در محیط کدوویژن در قسمت ویزارد زبانه Lcd را انتخاب کنید شکل ۷-۴۳.

۴ برنامه داده شده در جدول ۷-۹ را که ابتدا با پیام «Hello» شروع شده و خود را با عنوان یک «دانش آموز خوب» معرفی می کند. در انتهای با پیام «خدا حافظی» «Good by» برنامه را تمام می کند، مورد بررسی قرار دهید.


۵ مراحل شبیه سازی مدار را در نرم افزار پروتئوس انجام دهید.

۶ برنامه را توسط پروگرامر به میکرو کنترلر انتقال دهید.

۷ مدار سخت افزار نمایشگر LCD را روی برد برد بیندید.

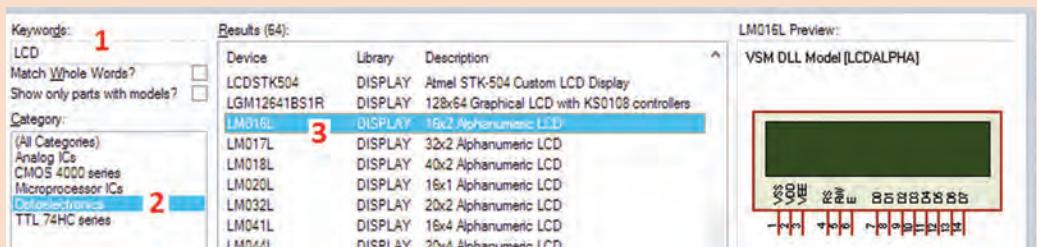

شکل ۷-۴۱ انتخاب نمایشگر LCD

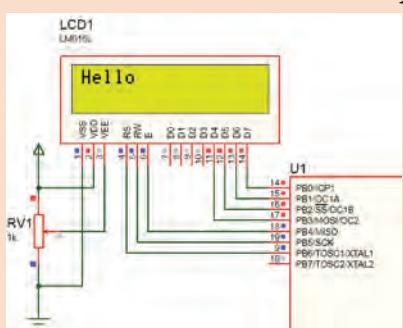


شکل ۷-۴۲ مدار نمایشگر LCD

۸ هنگام سیم بندی و برقراری اتصال به پایه های LCD، نهایت دقت را داشته باشید تا نمایشگر LCD آسیب نبیند.

۹ توجه به شدت نور LCD داشته باشید و با تنظیم پتانسیومتر روشنایی LCD، مقدار نور آن را در حد مناسب قرار دهید شکل ۷-۴۴.


نکته اینمنی



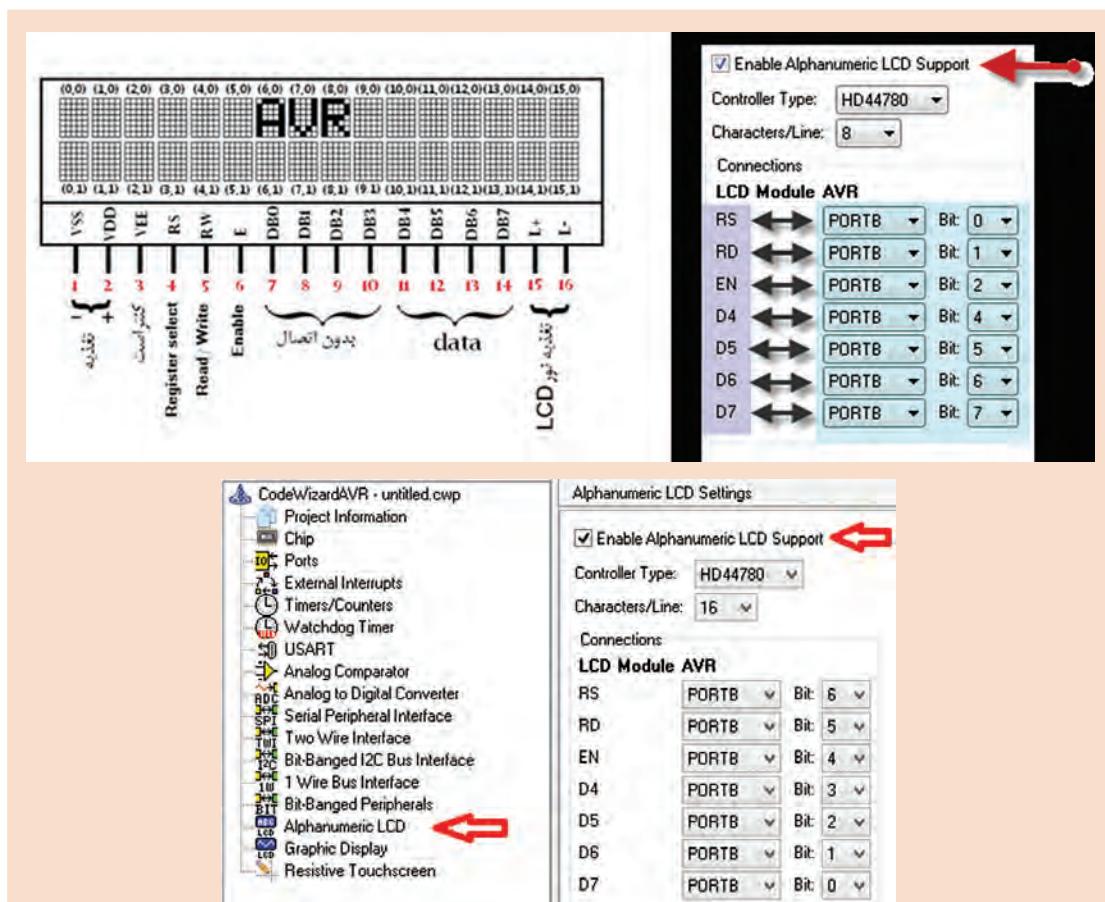

شکل ۷-۴۳ راهنمای تنظیم پایه‌های LCD

۱ مدار را راهاندازی کنید. سپس با مراجعه به منابع مختلف به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

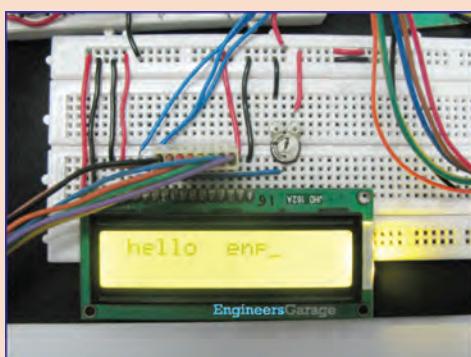

شکل ۷-۴۴ اتصال صحیح LCD و تنظیم شدت روشنایی

۱ دستور lcd_puts چه کاری انجام می‌دهد؟

.....

.....

.....

۲ دستور lcd_clear چه کاربردی دارد؟

.....

.....

.....

۳ دستور lcd_gotoxy چه عملی انجام می‌دهد؟


.....

.....

.....



دو برنامه دیگر که برای نمایش متن در نمایشگر LCD است در اختیار شما قرار می‌گیرد، آنها را بررسی کنید و مدار سخت افزار آن را بیندید.

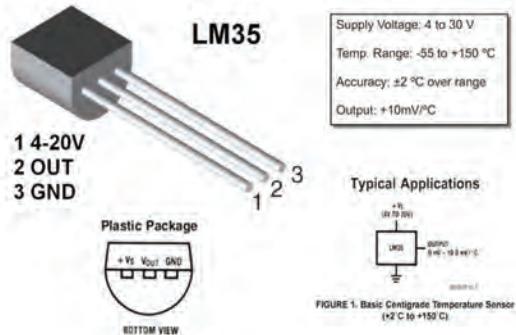

شکل ۷-۴۵ حسگر دما

یک قطعه حسکننده حرارت همراه با LM^{۳۵} یک مدار الکترونیکی است که همگی به صورت یک مدار مجتمع ساخته شده‌اند. این مدار به صورت یک قطعه سه پایه شبیه یک ترانزیستور ساخته می‌شود. خروجی این آی‌سی (IC) به صورت خطی است و به ازای هر درجه سانتی گراد دما ۱۰ میلی ولت ولتاژ در اختیار ما قرار می‌دهد. در شکل ۷-۴۵ برگه اطلاعات LM^{۳۵} را مشاهده می‌کنید.

A/D مبدل آنالوگ به دیجیتال

واحد مبدل سیگنال‌های آنالوگ به دیجیتال (ADC = Analog to Digital Converter) مداری الکترونیکی است که سیگنال‌های پیوسته آنالوگ را به داده‌های دیجیتالی تبدیل می‌کند. تمامی کمیت‌های فیزیکی مانند دما، نور، نیرو، فشار، جابه‌جایی و حرکت آنالوگ هستند. برای پردازش توسط میکروکنترلر باید کمیت‌های آنالوگ تبدیل به دیجیتال (۰ و ۱) شوند. عمل تبدیل ولتاژ ورودی آنالوگ به کد دیجیتال متناسب با ولتاژ آنالوگ توسط این واحد انجام می‌شود.

کنترل دمای محیط، کنترل سطح مایع در مخازن (مانند کنترل سطح سوخت خودرو)، کنترل وزن و فشار با میکروکنترلر از متداول‌ترین پروژه‌های کاربردی در صنایع هستند. به همین دلیل مدار کنترل دمای محیط با حسگر حرارتی LM^{۳۵} در حد گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدار ساده، کنترل دما با LM^{۳۵}

هدف: کسب مهارت در بارگذاری و استفاده از برنامه، شبیه‌سازی، پروگرام کردن میکروکنترلر ۸ و ATmega ۸

بستن مدار سخت افزاری


کار عملی ۱۰



مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه - نرمافزارهای مورد نیاز - دستگاه ATmega ۸ - میکروکنترلر ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - سیم‌های بردبرد - میز آزمایشگاهی الکترونیک با تجهیزات استاندارد ۱۶x۲ - LCD - شارژر موبایل ۵ولتی - مقاومت Ω ۵۶۰، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - پتانسیومتر $K\Omega$ ۱۰ یک عدد - بردبرد - حسگر LM^{۳۵} - حرارتی

مراحل اجرای کار:

- ۱ مدار شکل ۷-۴۶ را در نرمافزار پروتئوس Proteus رسم کنید.
- ۲ در نرمافزار کد ویژن با توجه به خواسته‌های نقشه فنی تمام پایه‌های مورد نیاز را برای حالت ارتباط با LCD تنظیم کنید.

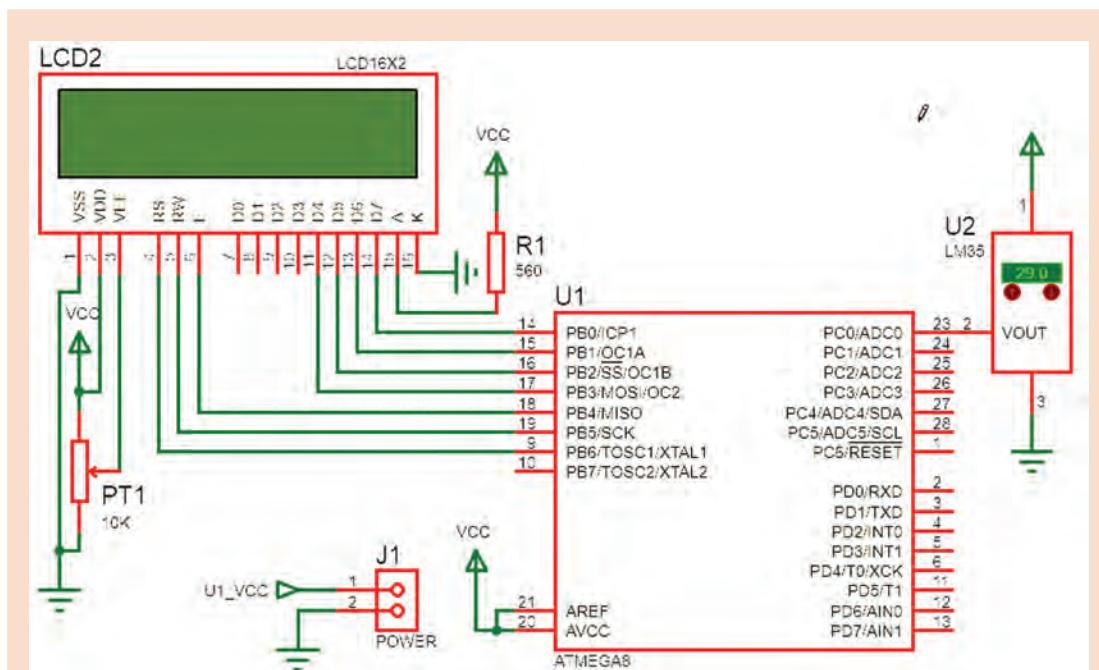


شکل ۷-۴۶ اندازه‌گیری دما و نمایش در LCD

۲ بخش ADC را در نرم‌افزار کد ویژن فعال کنید، شکل ۷-۴۷

۳ در کد ویژن در تعریف کتابخانه‌ها، این خط را (`#include <stdio.h>`) اضافه کنید. (این خط برای

دستور `sprintf` قرار می‌گیرد)

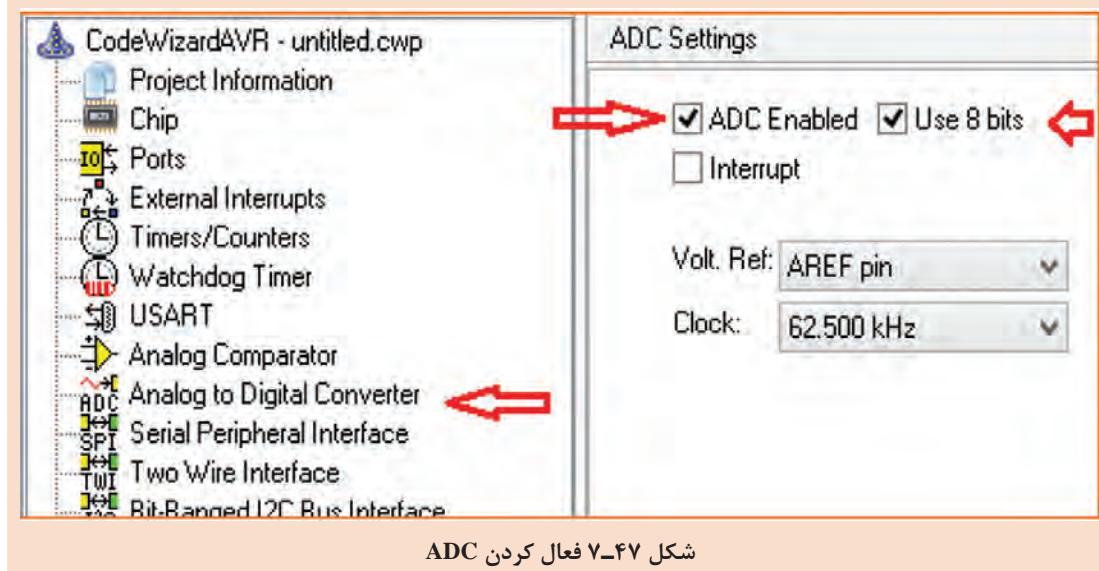

شکل ۷-۴۷ فعال کردن ADC

۷-۱۰ جدول

برنامه به زبان C

```
while (1)
{
    // Place your code here
    A=read_adc(0);
    T=(A*۲۵۵)/۱۳۰;

    lcd_clear();
    sprintf(PRN,"Tempe= %d",T);
    lcd_puts(PRN);
    delay_ms(۳۵۰);
}
```

- ۵ دو متغیر با نامهای T و A را در بخش تعریفهای متغیرهای عمومی با عنوان char تعریف کنید.
(یک متغیر از نوع آرایه PRN با طول ۱۶ با توجه به طول کاراکتر LCD ۱۶×۲: char PRN[۱۶];)

دستور A=read_adc(0); از کدام نوع دستورهای استاندارد C، کتابخانه‌ای و تابعی است.

جست و جو
کنید



- ۶ مراحل شبیه‌سازی مدار را در نرم‌افزار پروتئوس انجام دهید.

نکته



- ۷ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو عملکرد مدار را تشریح کنید و به سوال‌های زیر پاسخ دهید.

این برنامه در جدول ۷-۱۰ آمده است.

۸ دستور A=read_adc(0); چه عملی انجام می‌دهد؟

۹ عملیات ریاضی T=(A*۲۵۵)/۱۳۰ به کار رفته به چه منظور می‌باشد؟

۱۰ دستور sprintf(PRN,"Temp =%d",T); چه عملی انجام می‌دهد؟

۱۱ مدارسخت افزاری شکل ۷-۴۶ را با راهنمایی مربی در کارگاه بیندید.

فعالیت

با ترکیب کارهای عملی قبل با این کار عملی حداقل دو مدار کاربردی پیشنهاد کنید.



• Operating Voltages	
- 2.7 - 5.5V (ATmega8L)	12
- 4.5 - 5.5V (ATmega8)	
• Speed Grades	
- 0 - 8 MHz (ATmega8L)	13
- 0 - 16 MHz (ATmega8)	
• Power Consumption at 4 MHz, 3V, 25°C	
- Active: 3.6 mA	
- Idle Mode: 1.0 mA	14
- Power-down Mode: 0.5 µA	

شکل ۷-۴۸ مقادیر ولتاژ و فرکانس کاری میکرو ATmega ۸

نکات مهم برای استفاده از میکروکنترولر

☒ تغذیه میکروکنترلرها:

میکروکنترلرها با توجه به نوع قطعات (ترانزیستورهای درون آن) با ولتاژهای متفاوتی کار می‌کنند. ولی معمولاً ولتاژ کار آنها ۵ ولت ثابت DC است ولی مواردی وجود دارد که طبق شکل ۷-۴۸ با ولتاژهای پایین‌تر کار می‌کنند (۱۲ و ۱۳ در شکل ۷-۴۸). همیشه از منبع تغذیه ثبت شده استفاده کنید. مقدار جریان عبوری در حالت فعال و مصرف کم مشخص شده است. این مقدار مصرف ارتباطی به مقدار جریان مصرفی قطعات جانبی که به میکروکنترلر متصل می‌شوند ندارد.


مثال ۲

اگر ۱۰ عدد LED که جریان هر کدام ۵ میلی‌آمپر است به میکروکنترلر متصل شوند جمع جریان عبوری از میکروکنترلر و قطعات جانبی آن برابر است با:

$$I_T = (10 \times 5) + 3/6 = 53/6 \text{ mA}$$

میکروکنترلرها کم مصرف‌تر معمولاً سرعت کمتری دارند. میکروکنترلر Atmega ۸L با Atmega ۸ مقایسه کنید.

برای جلوگیری از تولید نویز در قطعات و مدارهای دیجیتال معمولاً همیشه یک خازن ۱۰۰ nF در نزدیکی پایه‌های V_{CC} و GND میکروکنترلر قرار

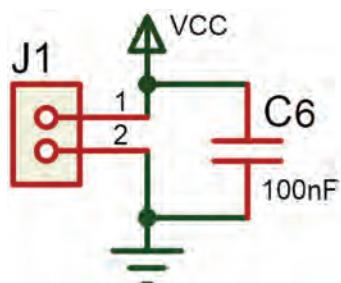

شکل ۷-۴۹ اتصال خازن ۱۰۰ nF به پایه تغذیه آی‌سی

می‌دهند شکل ۷-۴۹. در نقشه فنی این خازن را در کنار کانکتور تغذیه رسم می‌کنند ولی در ساخت مدار چاپی باید این خازن در کنار پایه‌های تغذیه میکروکنترلر قرار گیرد و به آنها اتصال داده شود.

نکته

هم اکنون محصولات این شرکت با پسوند «A» ATmega ۸ A تولید می‌شود که ویژگی‌های هردو محصول قبلی را دارد، یعنی ولتاژ تغذیه ۵/۵ - ۲/۷ و فرکانس کار تا ۱۶MHz.




فرکانس کار: برای کم کردن هزینه و سادگی کار با میکروکنترلرهای AVR معمولاً در داخل آن یک اسیلاتور کالیبره شده RC قرار می‌دهند. این اسیلاتور با فرکانس‌های (۱، ۲، ۴، ۸) مگاهرتز با دقت بالا کار می‌کند. برای دقت بیشتر می‌توان از اسیلاتور کریستالی نیز استفاده کرد شکل ۷-۵۰. برای این کار نیاز به دو خازن و یک کریستال کوارتز داریم. به این ترتیب در اکثر مدارها نیازی به اسیلاتور کریستالی نیست.

Calibrated Internal RC Oscillator

Table 9. Internal Calibrated RC Oscillator Operating Modes

CKSEL3..0	Nominal Frequency (MHz)
0001 ⁽¹⁾	1.0
0010	2.0
0011	4.0
0100	8.0

CKSEL3=0
CKSEL2=1
CKSEL1=0
CKSEL0=0

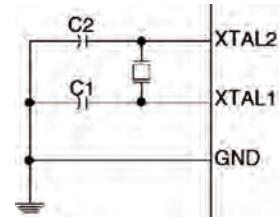

خازن و کریستال



شکل ۷-۵۰ تنظیم فیوز بیت‌ها برای اسیلاتور داخلی RC

حفاظت از ولتاژ بالا: هنگامی که از میکروکنترلر برای فرمان دادن به مدارهای ولتاژ بالا استفاده می‌کنید، به حفاظت میکروکنترلر توجه داشته باشید زیرا ولتاژهای بالا می‌توانند به میکروکنترلر آسیب بزنند، یا باعث توقف (Reset) بی‌مورد میکروکنترلر شوند.


مدارهایی که در آنها سیم پیچ وجود دارد، در زمان القاء به صورت لحظه‌ای ولتاژ بسیار بالایی تولید می‌کنند، در این حالت باید، ارتباط این ولتاژ با ورودی و خروجی میکروکنترلر ایزوله شود. همچنین باید پایه منفی تغذیه از GND ایزوله شود.

برای حفاظت میکروکنترلر روش‌های مختلفی به کار می‌رود. یک روش پرکاربرد و کم هزینه استفاده از قطعه اپتوكوپلر است. نماد فنی و شکل پایه اپتوكوپلر در شکل ۷-۵۱ نشان داده شده است.

در شکل ۷-۵۱ یک LED و یک ترانزیستور بدون هیچ ارتباط الکتریکی و فقط از طریق نور، ترانزیستور را فعال یا غیرفعال می‌کند. در مدل ساده آن که چهار پایه دارد، برای دو وضعیت خاموش و روشن از میکروکنترلر به خروجی یا از ورودی مدار به میکروکنترلر استفاده می‌شود. چگونگی به کارگیری اپتوكوپلر برای حفاظت میکروکنترلر را در شکل ۷-۵۲ مشاهده کنید.

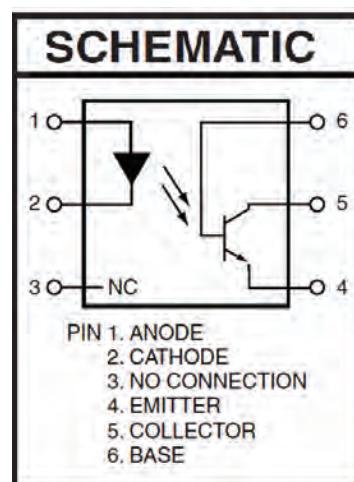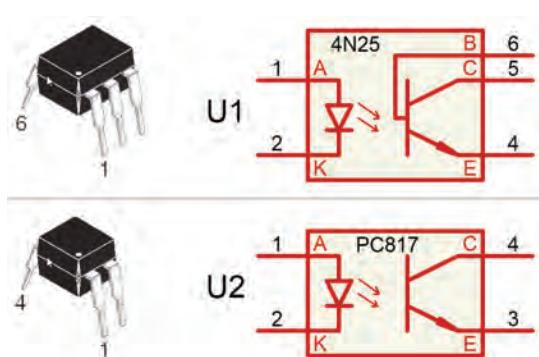


شکل ۷-۵۱ نماد فنی و شکل پایه اپتوكوپلرهای

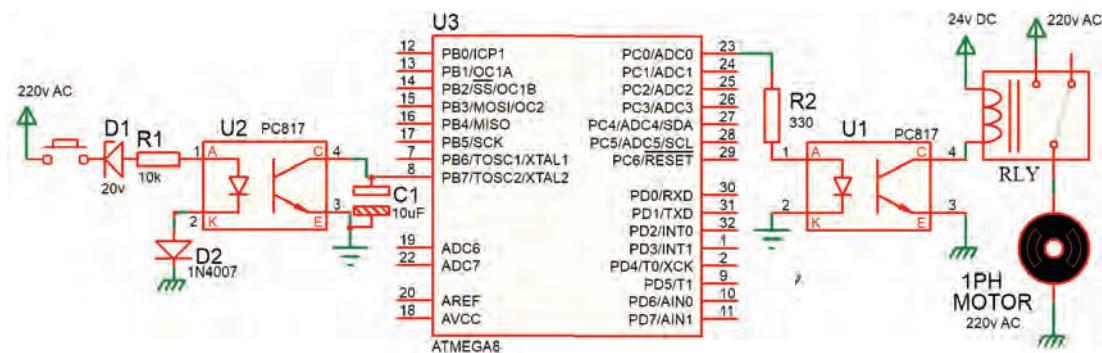

شکل ۷-۵۲ حفاظت میکرو با اپتوکوپلر

در مدار ۷-۵۲ نقش دیود زنر D۱ کاهش ولتاژ و دیود D۲ جهت حذف سیکل منفی AC است. مقاومت R۱ بایاس LED اپتوکوپلر را بر عهده دارد. خازن C۱، خازن صافی است و پالس های ایجاد شده در خروجی را به یک ولتاژ DC ساده تبدیل می کند. در تنظیم میکروکنترلر، پایه PB۷ به عنوان کلید ورودی در نظر گرفته شده است. زمانی که ولتاژ ۲۲۰ ولت وجود داشته باشد ولتاژ روی پایه PB۷ میکروکنترلر کمتر از یک ولت (صفر منطقی) و زمانی که ۲۲۰ V AC وجود نداشته باشد، ولتاژ روی پایه PB۷ میکروکنترلر ۵ ولت (۱ منطقی) می شود.

در خروجی برای راهاندازی اپتوکوپلر، برای بایاس آن مقاومت R۲ استفاده شده است. ترانزیستور درون اپتوکوپلر، رله را فعال می کند در این حالت ولتاژ ۲۲۰ V از طریق کنتاکت COM و NO به موتور تک فاز AC وصل می شود و آن را راهاندازی می کند.

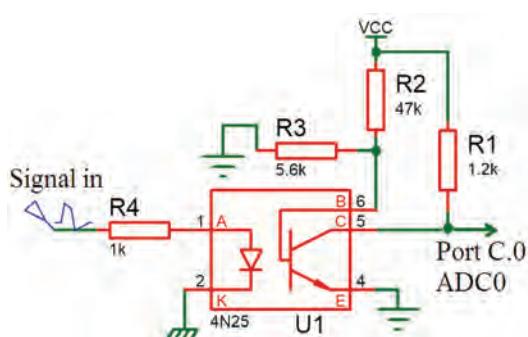

شکل ۷-۵۳ تغذیه بیس ترانزیستور اپتوکوپلر ۶ پایه

در اپتوکوپلر دارای این مزیت است که می توان حساسیت راهاندازی ترانزیستور را تغییر داد و حتی سیگنال های آنالوگ را نیز انتقال داد، مثلاً به آسانی می توان ولتاژ خروجی یک حسگر (Sensor) آنالوگ را که ولتاژ خروجی آن در محدوده بسیار کمی قرار دارد به میکروکنترلر انتقال داد.

الگوی پرسش

- ۱** با مراجعه به جداول ۷-۱۰ تا ۷-۱۵ خطاهای برنامه‌نویسی را در جدول ۷-۱۱ مشخص کنید.
- ۲** در برنامه داده شده در جدول ۷-۱۱ "NUM[]" اعداد نمایشی برای (Seg) آماده شده است. بعد از پایان برنامه در صورتی که (PINC.==۰) باشد، عدد نمایش داده شده در (Seg) چه خواهد بود؟ با مراجعه به منابع معتبر پاسخ را بباید.
- ۳** به چه دلیل در برنامه PINC=۰ میلی ثانیه استفاده شده است؟ با مراجعه به منابع معتبر پاسخ را بباید.
- ۴** برنامه داده شده برای مدار شکل ۷-۳۴ را بررسی کنید. آیا این برنامه موارد زیر را اجرا می‌کند؟
 ابتدا اعداد زوج (۰ تا ۹) را نمایش می‌دهد.
 سپس اعداد فرد (۰ تا ۹) را به نمایش در می‌آورد.
 در نهایت دوباره از اول اعداد زوج را تکرار می‌کند؟
- ۵** برنامه داده شده برای مدار شکل ۷-۳۴ را بررسی کنید، آیا این برنامه موارد زیر را اجرا می‌کند؟
 ابتدا اعداد (۰ تا ۹) را نمایش می‌دهد.
 سپس از عدد ۹ به صورت نزولی (۹ تا ۰) به نمایش درمی‌آورد.
 در ادامه با تأخیر ۵۰۰ میلی ثانیه حالت اول را تکرار می‌کند.
- ۶** در مدار شکل ۷-۵۴ با فرض اینکه مقاومت‌های به کار رفته در مدار ۱ کیلو اهمی باشند. مقدار مصرف جریان کل مدار را در بیشترین و کمترین حالت مشخص کنید.
 (کمترین = (Seg) خاموش، بیشترین = نمایش عدد ۸ + ممیز) از شکل ۷-۵۴ استفاده کنید.
- ۷** در مدار شکل ۷-۵۴ اگر برای افزایش نور، مقاومت‌ها را به ۲۲۰ اهم کاهش دهیم، بیشترین جریان مدار چقدر خواهد شد؟


جدول ۷-۱۱

<pre>N=۵; if(PINC.==۰) delay_ms(۱۰۰) if(PINC.==۰) N=N+۱; { if(N>۹) N=۰; } PORTD=NUM[N];</pre>	<pre>PORTB.=۱; PORTB=۰, Delay_ms(۱۰۰); PORTB.=۰; PORTB.۱=۱; delay_ms(۱۰۰);</pre>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

- ۸** اگر بخواهیم سه عدد هفت قطعه‌ای (Seg) به پورت‌های PC و PB و PD متصل کنیم و مقاومت‌ها را ۳۳۰ اهم قرار دهیم حداکثر جریان مصرفی مدار چه مقدار است؟
۹ در صورتی که Seg را بخواهیم با مدل آند مشترک عوض کنیم چه تغییری در سخت‌افزار و چه تغییری در نرم‌افزار باید انجام شود؟ توضیح دهید.

تحقیق‌کنید

برای نمایش حروف E, L, C, J و H در شکل ۷-۵۴، چه کدهایی در مبنای هگزادسیمال باید به پورت D ارسال شود؟

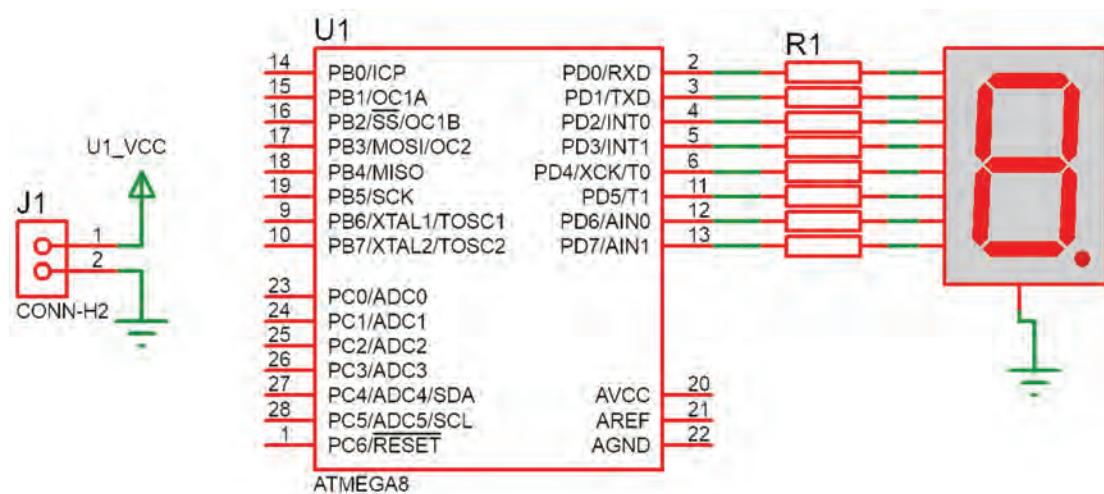

شکل ۷-۵۴

نکته



برنامه‌های مربوط به این پروژه‌ها توسط مربی در اختیار هنرجو قرار می‌گیرد.

آزمون عملی پایان واحد یادگیری:

آزمون عملی ۱

اجرای پروژه چشمکزن ۸ کانالی (LED)

این آزمون با برنامه آماده که در اختیار هنرجو قرار دارد اجرا می‌شود.

توجه



- ۱ رسم نقشه مدار در نرمافزار پروتئوس
- ۲ بارگذاری و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای حرکت اول
- ۳ بارگذاری و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای حرکت دوم
- ۴ اضافه کردن یک کلید جهت انتخاب حالت ۱ یا ۲ در مدار
- ۵ ترکیب دو برنامه و کلید و اجرا در شبیه‌سازی
- ۶ پروگرام کردن میکروکنترلر و اجرا روی بردبرد

آزمون عملی ۲

اجرای پروژه نمایش اعداد در دو عدد Seg با شمارش از ۱ تا ۹۹

این آزمون با برنامه آماده که در اختیار هنرجو قرار دارد اجرا می‌شود.

توجه



- ۱ رسم نقشه مدار در نرمافزار پروتئوس
- ۲ بارگذاری برنامه و اجرای شبیه‌سازی برنامه برای نمایش ۱ تا ۹۹
- ۳ اضافه کردن دو کلید به نقشه و برنامه جهت ایجاد یک شمارنده صعودی نزولی
- ۴ نوشتن برنامه همراه دو کلید به‌گونه‌ای که با زدن یک کلید یک رقم به نمایش اضافه شود و با زدن کلید دیگر یک رقم کم شود و اجرا شبیه‌سازی در نرمافزار پروتئوس
- ۵ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

آزمون عملی ۳

اجرای و ساخت یک ولت‌متر و نمایش در LCD

- ۱ رسم نقشه مدار در پروتئوس با مقادیر مناسب قطعات
- ۲ اجرای یک ولت‌متر برای محدوده ۰ تا ۵ ولت و نمایش در LCD
- ۳ اضافه کردن یک کلید جهت انتخاب دو حالت (۰ تا ۵) یا (۰ تا ۲۰) ولت و قطعات مورد نیاز به تشخیص خود هنرجو
- ۴ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

آزمون عملی ۴

اجرا و ساخت یک کنترل دور موتور DC توسط سه کلید

- ۱ رسم نقشه مدار در پروتئوس با مقادیر و قطعات مناسب
- ۲ اجرای پروژه چپ‌گرد و راست‌گرد توسط دو کلید (خاموش - چپ‌گرد - راست‌گرد)
- ۳ اجرای کنترل دور موتور به این صورت که (کلید ۱ برای خاموش و روشن شدن - کلید ۲ برای چپ‌گرد و راست‌گرد - کلید ۳ برای حرکت با دو نوع سرعت ۱/۲ قدرت - با قدرت کامل)
- ۴ پروگرام کردن میکروکنترلر و پیاده‌سازی مدار روی بردبرد

شرح کار:

- ۱ انتخاب میکروکنترلر مناسب (AVR)
- ۲ برنامه‌نویسی میکروکنترلر (دو نمونه برنامه ساده)
- ۳ استفاده از پروگرامر برای برنامه‌ریزی میکروکنترلر
- ۴ استفاده از میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده در مدار

استاندارد عملکرد:

برنامه‌ریزی میکروکنترلر و استفاده از آن برای بستن مدار ساده و راهاندازی مدار با رعایت قوانین و استاندارد حاکم شاخص‌ها:

- ۱ انتخاب مناسب میکروکنترلر AVR و استخراج اطلاعات مهم از برگه‌های اطلاعاتی (۲۰ دقیقه)
- ۲ شرح چگونگی برنامه‌نویسی ساده (در حد چراغ چشمک زن) میکروکنترلر و نحوه پروگرام کردن برنامه‌نوشته شده در میکروکنترلر (۳۰ دقیقه)
- ۳ بستن مدار ساده میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای مطالعه و کارهای آزمایشگاهی ساده - دمای طبیعی (۱۸ تا ۲۷ درجه سانتیگراد) و مجهز به وسایل اطفاء حریق - میز کار استاندارد برای رایانه و میز آزمایشگاه الکترونیک با ابزار و تجهیزات: رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس آزمایشگاهی - انجام کار در حال نشسته.

نرمافزارهای مورد نیاز: بردبرد - میکروکنترلر Atmega ۸ - دستگاه پروگرامر (Programmer) - دیود LED قرمز و سبز -

مقاومت‌های Ω $560\ \Omega$ - $470\ \Omega$ - $220\ \Omega$ - $K\Omega$ $3/2$ وات ترانزیستور BC140 - سیم‌های بردبرد 16×2 - LCD

(VSeg) کاتد مشترک - موتور DC کوچک - کلید شستی کوچک (SPST Push Button) - شارژر موبایل ۵ ولتی

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب میکروکنترلر مناسب (AVR)	۱	
۲	برنامه‌نویسی میکروکنترلر (دو نمونه برنامه ساده در حد چراغ چشمک زن)	۲	
۳	نحوه پروگرام کردن برنامه نوشته شده در میکروکنترلر	۲	
۴	استفاده از میکروکنترلر برنامه‌ریزی شده در مدار	۲	
شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱	۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها		
۲	۲- دقت و تمرکز در اجرای کار		
۳	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر		
۴	۴- اخلاق حرفه‌ای		
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۵

مشاوره ، سرویس و خدمات



در پودمان‌های قبل آموزش‌های لازم جهت مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD به هنرجو داده شده است. هنرجو علاوه بر داشتن دانش فنی برای انجام سفارشات پذیرفته شده، نیاز به فراگیری چگونگی تهیه مستندات و تکمیل نمون برگ‌های مربوطه را نیز دارد. در این فصل تلاش داریم تا هنرجو را با انواع مدارک مورد نیاز و فرم‌های مختلف آشنا کنیم، همچنین طریقه پرکردن این گونه نمون برگ‌ها را به آنان بیاموزیم. این مستندات می‌تواند شامل قبض رسید، فرم گواهی انجام کار، دفترچه راهنمای کاربرد دستگاه‌ها، قراردادهای سرویس‌های دوره‌ای یا موردي، مدارک مربوط به گارانتی یا وارانتی و خدمات انجام شده باشد. چنانچه هنرجو به امور فنی و کارهای محوله تسلط داشته باشد، اما از اطلاعات مورد نیاز بخش اداری کاملاً بیگانه باشد نمی‌تواند نتیجه مطلوب را به دست آورد و کارایی لازم را ارائه دهد.

برای مثال اگر هنرجو پس از انجام کار اطلاع نداشته باشد که باید رضایت‌نامه‌های لازم را از مشتری دریافت کند و فاکتورهای مربوطه را صادر نماید، به‌طور قطع نمی‌تواند نتیجه مطلوب را از خدمات خود به دست آورد و در بازار کار موفق شود.

واحد یادگیری ۸

ارائه مشاوره، سرویس‌های مختلف و مستندسازی

آیاتا به حال فکر کرده‌اید

- چگونه می‌توانید در زمینه کاربرد یک دستگاه به مشتری مشاوره دهید؟
- پس از انجام تعمیرات و یا مونتاژ بُرد چه مواردی را باید وارسی کنید؟
- اطلاعات مشتری چگونه و در چه سندي باید ثبت شود؟
- اطلاعات بُرد تعمیری یا سفارش داده شده برای مونتاژ، چگونه ثبت می‌گردد؟
- ضرورت دارد اطلاعات و سوابق مشتریان دوباره بررسی شود؟
- ارائه خدمات تعمیر و مونتاژ بُرد نیاز به تبادل استناد بین تعمیرکار و مشتری دارد؟
- فرم‌هایی مانند قرارداد، اخذ رضایت‌نامه و گارانتی چه محتویاتی دارد؟
- ارائه صورت حساب و اخذ رضایت‌نامه چگونه انجام می‌شود؟

پس از اتمام این واحد یادگیری، فراغیرنده براساس مهارت‌های کسب شده در زمینه‌های مختلف باید مهارت لازم در تهیه و تکمیل فرم‌های مربوط به مستندات انجام کار را نیز کسب کند. همچنین باید بتواند برخی از نمون برگ‌های مختلف را با توجه به نوع درخواست مشتری و خدماتی که ارائه می‌دهد، طراحی نماید. در این واحد یادگیری تأکید بر ارائه مشاوره، سرویس‌های مختلف و مستندسازی به صورت دستی، غیرحضوری و توسط نرم‌افزارهای مرتبط پس از انجام امور فنی داریم. نکات ایمنی و بهداشت و مهارت‌های غیرفنی مانند ارتباط مؤثر، وقت شناسی، مسئولیت‌پذیری، کارگروهی، نظم در کار، توجه به محیط‌زیست و اخلاق حرفه‌ای با توجه به اهمیتی که دارد باید در تمام موارد رعایت شود.

استاندارد عملکرد

ارائه مشاوره و تنظیم کلیه مستندات مانند تفاهم‌نامه، برگه گارانتی، خدمات بعد از فروش و تحويل آن به کاربر در برابر اخذ رسید.

۱-۸ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز

لوازم التحریر- رایانه- نرم افزارهای مرتبط - نمون برگ‌های(فرم‌ها) مرتبط

۲-۸ فهرست وارسی

نمون برگ فهرست وارسی (Check List) ابزاری برای جمع‌بندی، تحلیل، تفسیر و عملی کردن مسئولیت، وظایف و کارهای محوله به یک فرد در محیط کار است. در واقع منظور نهایی از تهیه فهرست وارسی آن است که با تهیه فهرستی از کارهای محوله، بتوانیم آنها را با مدیریت زمان و مکان به نحوی اجرا کنیم، تا نتایج کیفی از اجرای کارها حاصل شود و بهره‌وری و کارایی بالا رود. فهرست وارسی را به نام‌های چک لیست، سیاهه رفتار، فهرست بررسی و فهرست بازبینی نیز می‌نامند. شما هم می‌توانید یک فهرستی از کارهای روزانه و تحصیلی خود تهیه کنید، تا نتایج بهتری را بتوانید در پایان یک روز کاری یا دوره تحصیلی کسب کنید.

■ چگونگی تولید یک فهرست وارسی (لیست شرح وظایف)

نمون برگ فهرست وارسی دارای اجزا و عناصر مختلفی است برای تولید یک فهرست وارسی خوب، رعایت سه نکته باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود.

۱ عنوان یا موضوع

۲ مشخصات فردی

۳ تاریخ و امکان اجرای کار

در شکل ۱-۸ یک نمونه فهرست وارسی برای ارزشیابی فرایند اجرای کار عملی برای کارگاه الکترونیک را مشاهده می‌کنید. کار عملی در نظر گرفته شده، ساخت یک بُرد مدار چاپی برای یک دستگاه الکترونیکی است. هنرجو با تهیه این فهرست وارسی یک نظارت مستمر بر وضعیت اجرای کار و پیشرفت پروژه دارد. به این ترتیب، با برنامه‌ریزی منظم، هر مرحله از فهرست را به ترتیب انجام می‌دهد همچنین در صورت بروز اشکال آن را بررسی و در کمترین زمان ممکن اصلاح می‌کند. اجرای این امر مانع بروز مشکلات جدی در فرایند کار می‌شود.

فهرست وارسی شامل یک فهرست (List) برنامه‌ریزی از فعالیت‌ها در محیط‌های کار آموزشی، پژوهشی، اداری و صنعتی است. انجام این فعالیت‌ها در شرکت‌های تولیدی کالا، محصول تولیدی یا تعمیری را در نظم کاری خوب نگه می‌دارد و مانع بروز مشکلات و خرابی در دستگاه‌های تولیدی می‌شود. چک لیست در حقیقت یک راهنمایی کلی، برای بهبود کیفیت کالا است. در شرکت‌های تولیدی واحدی به نام خدمات پس از فروش وجود دارد. این واحد کلیه امور پس از فروش کالا را بر عهده دارد. واحد خدمات پس از فروش، به منظور جلب رضایت مشتریان اطلاعات مورد نیاز را از آنان دریافت می‌کند و خدمات و سرویس‌های مربوطه را با توجه به نوع کالای خریداری شده ارائه می‌دهد.



ساخت پروژه بُرد مدار چاپی دستگاه الکترونیکی — با عنوان «کنترل روشنایی محیط»

نام: — نام خانوادگی: — رشته: الکترونیک پایه تحصیلی: یازدهم

ردیف	وظایف و کارهای محوله	تاریخ	مکان	اجرا	عدم اجرا	توضیحات
۱	تحقیق و مطالعه در رابطه با عنوان پروژه	از روز ۲/۱۰ ... تا ۲/۱۵	کتابخانه هنرستان منزل	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
۲	طرحی و ترسیم نقشه‌های پروژه	در روز ۲/۱۳ ... تا ..۲/...	کتابخانه هنرستان منزل	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
۳	خرید ابزار و قطعات پروژه	روز ۲/...	مراجعةه به بازار قطعات الکترونیک و فروشگاه‌های مرتبط	<input checked="" type="checkbox"/>		
۴	آماده‌سازی فیبرمدار چاپی و برنامه‌ریزی آی سی میکروکنترلر	از روز ۲/ ... تا ۲/	مراجعةه به شرکت‌های تهیه فیبر مدار چاپی	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
۵	مونتاژ قطعات روی بُرد و راه اندازی پروژه	در روز ۲/...	هنرستان منزل	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
۶	تهیه مستندات و گزارش کار پایان پروژه	از روز ۲/ ... لغایت ۲/...	کتابخانه هنرستان منزل	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
۷	ارائه پروژه پایانی	در روز ۳/...	کارگاه هنرستان			

شکل ۸-۱ نمون برگ فهرست وارسی

از کارهای محوله روزانه خود یا اجرای تکالیف درسی، یک فهرست وارسی تهیه کنید. آن فهرست را اجرا کنید. نتیجه را به کارگاه ارائه دهید.

فعالیت



۳- ثبت اطلاعات و چگونگی تکمیل فرم‌های مختلف

شکل ۸-۲ فرم ثبت اطلاعات و پذیرش

ثبت اطلاعات و پذیرش خدمات مورد نظر مشتری شامل تعمیرات، مونتاژ یا دمونتاژ قطعات SMD اولین مرحله از انجام کار است، شکل ۸-۲. ثبت این اطلاعات می‌تواند به صورت حضوری یا غیرحضوری از طریق تلفن یا اینترنت باشد. برای ثبت این اطلاعات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌شود فرم‌های مختلفی وجود دارد.

جست و جو
کنید



۴- انواع فرم ثبت اطلاعات

واحدهای نمایندگی و خدمات پس از فروش کالا علاوه بر فهرست وارسی (شرح وظایف)، نمون برگ‌های مختلف، جست‌وجو کنید و این فرم را بباید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

درخواست خرید

تاریخ:	شماره:
توضیح	ردیف
کمیوود	ردیف و شماره
تاخیر	ردیف
ولد	ردیف و شماره
تعداد	ردیف
شرح	ردیف
تاریخ درخواست	ردیف
نظر رئیس کارگاه	ردیف
تدارکات:	(امضا)
تاریخ و امضاء:	
توافقات و قدمات نهانی:	
تاریخ و امضاء:	
تاریخ اجرای اقدامات:	

شکل ۸-۳ نمونه نمون برق درخواست خرید کالا

نویج-نسخ ۱- واحد میلانسر ۲- رئیس کارگاه

سفارش کالا: برای تولید یک دستگاه، ابتدا باید قطعات مورد نیاز را پس از انتخاب و تأیید، سفارش دهنند. در شکل ۸-۳ یک نمونه نمون برق درخواست خرید کالا نشان داده شده است.

فرم یا قبض رسید تحويل کالا

هنگام پذیرش کالا یا یک بُرد معیوب حتماً باید رسیدی بابت آنچه که مشتری تحويل می‌دهد به وی داده شود. این رسید می‌تواند به صورت دستی یا فرم از قبل طراحی شده باشد. رسید تحويل کالا در دو نسخه تکمیل شده و به مشتری داده می‌شود. یک نمونه فرم طراحی و چاپ شده رسید تحويل کالا را در شکل ۸-۴ ملاحظه می‌کنید. این فرم شامل مشخصاتی به شرح زیر است:

شماره:	تاریخ:	تعمیرگاه مرکزی	نام و مشخصات شرکت خدمات دهنده
۰۱۹۸۴		قبض رسید دستگاههای تعییرگاه	
تلفن:		آدرس:	نام مشتری:
شماره سریال:	مدل:	مارک:	نوع دستگاه:
شماره فاکتور:		شماره انجام کار:	نام تکنسینون:
شرح ایجادات:			
متعلقات:			
توجه: این قبض از تاریخ صدور بعدت یک ماه اعتبار خارد و از آنده قبض صاحب کالا شناخته می‌شود.			
در صورت انصراف از تعییر، هزینه سرویس انجام شده و قطعات تعویضی غیر قابل برگشت، دریافت فواهد مدد. در صورت عدم درخواست اعلام هزینه تعییرات از سوی مشتری، هزینه پایین تر از توان اعلم نمی‌گردد.			
نام و امضا، تحويل گیرنده: مهر و امضا، پذیرش:			

شکل ۸-۴ نمونه فرم قبض رسید تعییرگاه

یک نمونه فرم درخواست خرید برای یک عدد مولتی متر، یک عدد هویه قلمی و ۱۰۰ گرم لحیم مفتولی تهیه کنید. هر یک از اعضای گروه فرم را پر کند، سپس فرم‌های تهیه شده را به بحث بگذارید و اشکالات را برطرف کنید. نتیجه را در قالب گزارش به کلاس ارائه دهید.

فعالیت
گروهی



مشخصات مشتری: شامل نام، آدرس، تلفن و احتمالاً آدرس پست الکترونیکی است.
مشتری می‌تواند حقیقی یا حقوقی باشد. مشتری حقیقی شخص بوده و معمولاً برای ثبت صحیح مشخصات نام و نام خانوادگی مشتری ثبت می‌گردد. مشتری حقوقی شامل شرکت‌های خصوصی، ادارات دولتی یا بانک‌ها است. در قبض رسید نام شرکت و نام نماینده شرکت در ج می‌شود.

- مشخصات فنی بُرد:** اینکه بُرد متعلق به چه دستگاهی است را باید هنگام تحویل بُرد مشخص کنیم. در این مرحله هر قدر اطلاعات بیشتری از مشتری دریافت کنیم، سرعت و کیفیت تعمیر بُرد بالاتر خواهد رفت.
- متعلقات تحویل گرفته شده همراه بُرد:** هنگام تحویل گرفتن بُرد معیوب لازم است متعلقات ضمیمه بُرد ثبت شود تا هنگام عودت آن به مشتری مشکلی به وجود نیاید و همچنین علامت تجاری و مدل دستگاه باید نوشته شود.

مشخص کردن معایب ظاهری بُرد: شرح حال کامل بُرد معیوب را با پرسش‌هایی مانند:
الف) آیا نوسان برق داشته اند؟

ب) آیا مایعی روی دستگاه ریخته شده است؟

را از مشتری دریافت می‌کنیم. بخشی از اطلاعات نیز از ظاهر بُرد قابل استخراج است. قطعاتی مانند فیوژه‌ای شیشه‌ای، مقاومت‌ها و دیودها هنگام سوختن تغییر شکل می‌دهند و معیوب بودن آنها روی بُرد ظاهر می‌شود. پس از ثبت اطلاعات، قبض رسید به امضاء هر دو طرف می‌رسد. قبض رسید معمولاً در دو نسخه و با یک شماره تهیه می‌شود.

کاربرگ گواہی انجام کار

فرم گواهی انجام کار تعمیرات، تشخیص گارانتی و اخذ رضایت نامه: این فرم معمولاً در شرکت های خدماتی به ویژه در واحد های خدمات پس از فروش استفاده می شود. این فرم را برگه مأموریت و گواهی انجام کار نیز می گویند، شکل ۸.۵ صفحه اصلی نمون برگ گواهی انجام کار است که تمام کارهای انجام شده روی بُرد یا دستگاه تعمیری در آن ثبت می شود. این اطلاعات می تواند شامل موارد زیر باشد:

فع اراد مکانیک، یا تعمیرات انعام شده، وی، بُد

نص لوازم حانیه ۵۹۱ بُد

آموزش حگمنگ کار با دستگاه ✓

شکل ۸- نمونه فرم گواهی، انجام کار

از نکات مهمی که در این فرم حتماً باید قید شود، مشخصات قطعاتی است که برای تعمیر دستگاه یا بُرد استفاده شده است. مشخصات این قطعات باید به صورت کامل در فرم ذکر شود.

معمولًاً دستگاه‌های مختلف از یک برنده، براساس مدل و شماره سریال دسته‌بندی می‌شوند. شماره سریال می‌تواند ترکیبی از اعداد و حروف باشد. براساس شماره سریال می‌توان ثبت و جست‌جو یک دستگاه یا بُرد خاص را انجام داد.

نکته



اطلاعات کامل این نمونه برگ و چگونگی پر کردن آن در کتاب همراه هنرجو آمده است.

توجه



مدل و سریال دستگاه‌های الکترونیکی اطراف خود را پیدا کرده و با هم مقایسه کنید. نتیجه را در قالب یک گزارش ارائه دهید.


فعالیت



■ فرم درخواست کالا و حواله خروج از انبار

در بسیاری از کارهای تعمیراتی نیاز به تعویض قطعات معیوب است، شکل ۸-۶. در شرکت‌های بزرگ معمولًاً این قطعات توسط فرم درخواست کالا که توسط تعمیرکار پر شده است، به تأیید می‌رسد و سپس برگه حواله خروج از انبار صادر می‌شود.

شکل ۸-۷ یک نمونه ساده برگ خروج کالا از انبار را نمایش می‌دهد. این فرم می‌تواند محلی برای ذکر نام یا کد تعمیرکار درخواست کننده و امضای وی و مدیر تعمیرگاه را داشته باشد.

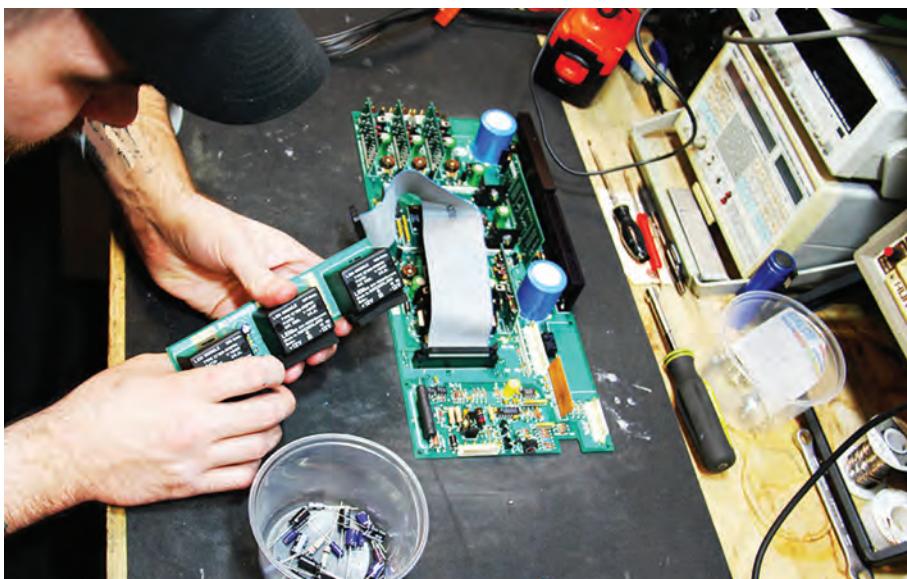

شکل ۸-۶ تعمیر بُرد الکترونیک

نکته



نمونه برگه درخواست کالا در کتاب همراه هنرجو آمده است.

شماره: تاریخ:			حواله خروج از انبار				نام طرف حساب:		
توسط حسابدار تکمیل گردد			توسط انبار تکمیل گردد						
ردیف	کد کالا	نام کالا	تعداد کارتون	تعداد واحد	نوع	مبلغ	ردیف	کد کالا	نام کالا
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
کالای فوق صحیح و سالم و به طور کامل تحویل داده شد.			جمع						
نام تاییدکننده (مدیریت): اعماء			نام تحویل دهنده(انبار): اعماء				نام تحویل گیرنده: اعماء		
بازدید از انبار			بازدید از حسابداری				بازدید مشتری		

شکل ۸-۷ نمونه فرم درخواست قطعه یدکی از انبار

توضیحات مربوط به مندرجات حواله خروج از انبار و چگونگی پر کردن آن در کتاب همراه هنرجو آمده است.

نکته



کارت گارانتی (ضمانت‌نامه) و وارانتی

احتمالاً بارها عبارات گارانتی و وارانتی را از فروشنده‌های مختلف شنیده‌اید یا نام آنها را روی محصولات مختلف دیده‌اید، شکل ۸-۸ یک نمونه واقعی برگه گارانتی را نشان می‌دهد. کلمات گارانتی و وارانتی علاوه بر شباهت اسمی دارای عملکردی شبیه به هم هستند اما تفاوت این دو بزرگی نیز دارند. برعکس از محصولات به دلخواه فروشنده و تولیدکننده دارای گارانتی یا وارانتی و یا هر دوی آنها هستند تا اطمینان مشتری را بیشتر جلب کنند. گارانتی در واقع قولی است که فروشنده یا تولیدکننده به عنوان ضمانت کیفیت کالای تولید شده یا مورد فروش به مشتری می‌دهد، تا اگر شرایط خاصی اتفاق افتاد این قول عملی شود. وقتی شما محصولی را خریداری می‌کنید که دارای گارانتی است، به این معنی است که تا زمان مشخصی محصول شما بایستی به درستی کار کند و در صورت خرابی، اصل پول به شما بازگردانده می‌شود و یا محصول خراب با یک محصول مشابه نو و سالم جایگزین می‌گردد.



شکل ۸-۸ کارت گارانتی



بسیاری از شرکت‌های تولیدی معتبر، به منظور جذب مشتری بیشتر برخی از بندها را تغییر می‌دهند، یا نادیده می‌گیرند و خدمات بیشتری را در زمینه گارانتی ارائه می‌دهند. همچنین برخی از محصولات مانند دستگاه کپی دارای گارانتی خاص هستند. مثلاً دستگاه در قبال یک سال کارکرد یا حداقل ۱۰،۰۰۰ برگ کپی گارانتی می‌شود. در مورد خودرو هم این مسئله صدق می‌کند.

دوره وارانتی طولانی تر از زمان گارانتی است. به این معنی که محصول در دوره بیشتری استفاده می‌شود ولی در آن بازگشت دستگاه و دریافت پول از فروشنده وجود ندارد، شکل ۸-۹. در وارانتی، محصول در زمان مشخصی که بیشتر از دوره گارانتی است با همان مشخصات اولیه تضمین می‌شود. همچنین اگر در این زمان محصول با مشکلی روبرو شد هزینه تعمیر و تعویض قطعات به عهده فروشنده و ارائه دهنده خدمات است.



شکل ۸-۹ کارت وارانتی

ویژگی‌های برگه گارانتی و وارانتی: در هنگام ارائه و تکمیل کارت گارانتی و وارانتی مشخصات کالای تولید شده یا مورد فروش به صورت کامل و با دقیق روی کارت توسط ارائه دهنده خدمات ذکر می‌گردد. تاریخ شروع و انقضای گارانتی یا وارانتی، تعداد دفعات مراجعت در مدت زمان گارانتی و محدودیت دفعات مراجعت و موارد خارج از گارانتی حتماً روی کارت یا فرم گارانتی ذکر و ممکن است موارد خارج از گارانتی می‌تواند به شرح زیر باشد:

- ۱ استفاده غیر اصولی از دستگاه
- ۲ نوسانات برق
- ۳ عدم درج تاریخ خرید و مهر ارائه دهنده خدمات روی کارت گارانتی یا وارانتی
- ۴ دست کاری بُرد یا دستگاه توسط تعمیرکاران غیر مجاز
- ۵ تغییر دادن یا مخدوش نمودن شماره سریال یا دیگر مندرجات کارت گارانتی یا وارانتی
- ۶ هرگونه خرایی ناشی از ضربه، شکستگی و کسری لوازم



به نظر شما چه مواردی می‌تواند گارانتی یا وارانتی یک دستگاه را باطل کند؟ در مورد آنها جستجو کنید و نتیجه را از طریق بارش فکری در کارگاه به بحث بگذارید.

نکته



در برخی از شرکت‌های شناخته شده و معتبر همان فاکتور فروش جنبه ضمانت و گارانتی یا وارانتی را دارد. اما در بسیاری از موارد مشتری در ارتباط با گارانتی یا وارانتی دچار مشکل می‌شود. زیرا در زمان خرید کالا، برگه مربوطه به طور دقیق پر نشده و به مهر و امضای فروشنده نرسیده است. باید همواره توجه داشته باشیم که فاکتور، برگه گارانتی، برگه وارانتی، بدون شماره، بدون درج دقیق مشخصات فنی دستگاه، بدون مهر و بدون امضای فروشنده، هیچ اعتبار قانونی از نظر گارانتی و وارانتی ندارد.

۵- ثبت اطلاعات در رایانه


امروزه نرم‌افزارهای پذیرش مختلفی طراحی و ارائه شده‌اند تا تمامی اطلاعات مشتری و کالا یا سفارش پذیرش شده پس از ثبت دستی در رایانه ثبت و قابل بررسی و استخراج باشند، شکل ۸-۱۰. به‌این ترتیب فرایند بررسی سوابق براساس نام مشتری، شماره سریال و موارد مشابه آن با صرف زمان کمتری قابل دسترسی است. به‌این ترتیب اطلاعات را می‌توان به صورت غیرحضوری از مشتری دریافت و در رایانه ثبت نمود، یا به صورت آنلاین و اینترنتی اطلاعات را از مشتری دریافت کرد.



شکل ۸-۱۰ ثبت اطلاعات

ثبت سفارش تهیه فیبر مدار چاپی:

هزینه تولید مدار چاپی به عوامل بسیار متنوعی مانند تعداد سوراخها (Pads) و شکل هندسی بُرد فیبرمدار چاپی بستگی دارد. عموماً برای سفارش فیبرهای مدار چاپی هزینه‌های زیر در نظر گرفته می‌شود، شکل ۸-۱۱.

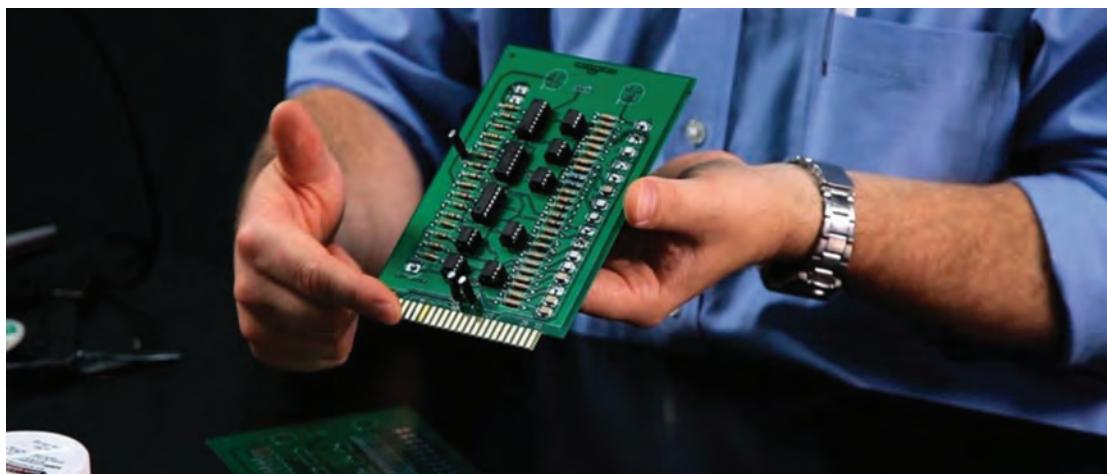

شکل ۸-۱۱ سفارش طراحی فیبر مدار چاپی

■ **هزینه تهیه فیلم:** برای هر لایه فیبر مدار چاپی یک فیلم جداگانه تهیه می‌شود. برای تیراژ تولید مختلف فیبر مدار چاپی فقط یک بار فیلم آماده می‌شود. نرخ فیلم بر اساس طول و عرض بُرد بر حسب سانتی‌متر، یعنی مساحت فیبر تعیین می‌شود.

■ **هزینه تولید یک فیبر نمونه:** هزینه تولید فیبر نمونه با توجه به نوع فیبر مدار چاپی (فنولی - فایبر گلاس)، تعداد و چاپ رو و پشت آن تعیین می‌شود.

■ **هزینه چاپ راهنمای نصب قطعات روی بُرد و لاک محافظ:** چاپ راهنمای نصب قطعات، در هنگام جای‌گذاری قطعات روی فیبر سرعت مونتاژ بُرد فیبر مدار چاپی را افزایش می‌دهد.

■ **هزینه سوراخ کاری:** سوراخ کاری بُرد در تیراژ بالا با دستگاه خودکار CNC انجام می‌شود.

■ **سفارش چاپ فیبر به دو صورت :** شامل، سفارش طراحی بُرد مدار چاپی با نقشه و سفارش مونتاژ بُرد مدار چاپی انجام می‌شود.

در شکل ۸-۱۲ یک نمونه از فرم اینترنتی ثبت سفارش فیبر مدار چاپی را ملاحظه می‌کنید. مشخصات و اطلاعات مشتری که شامل نام، نامخانوادگی و شماره تماس می‌باشد. در این مرحله می‌توان مشخصات کامل تری مانند کد ملی شخص یا آدرس ایمیل برای مکاتبات بعدی را نیز ثبت نمود.

	*****	* نام و نام خانوادگی:
	۰۹۱۲۱۵***	* شماره تماس:
<input type="radio"/> استخوانی (فنولیک) <input checked="" type="radio"/> یکرو معمولی <input type="radio"/> دورو معمولی		
<input type="checkbox"/> Top سبز <input checked="" type="checkbox"/> Bottom سبز <input type="checkbox"/> Top راهنمایی <input type="checkbox"/> Bottom راهنمایی <input type="checkbox"/> هیچکدام		
No file selected <input type="button" value="...Browse"/>		* فایل
<input type="button" value="۵۰"/> * تعداد درخواست:		

شکل ۸-۱۲ نمونه فرم ثبت سفارش ساخت PCB به صورت اینترنتی

با مراجعه به سایت‌های اینترنتی مرتبط، چگونگی پر کردن فرم ثبت سفارش ساخت و استعلام هزینه را بیابید و آن را در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

فعالیت



چگونگی پر کردن فرم ثبت سفارش PCB اینترنتی

با توجه به نیاز و مورد سفارش، مشتری مشخصات بُرد سفارشی و تعداد سفارش را ثبت می‌نماید. نوع فیبر و یک رو یا دو رو بودن فیبر را انتخاب می‌کند. در صورتی که شماتیک مدار توسط مشتری تهیه شده باشد در بخشی از این فرم امکان بارگذاری (UPLOAD) نمودن این نقشه وجود دارد. در بخش راهنمایی توان حداکثر اندازه فایل مورد قبول و فرمت آن را متذکر شد. در پایان تعداد سفارش مورد نظر مشتری درج می‌گردد. پس از اتمام مراحل تکمیل فرم، پیامی به صورت پیامک یا ایمیل برای مشتری ارسال می‌گردد که از اتمام مراحل سفارش و نحوه قیمت‌دهی خبر می‌دهد. در بعضی از فرم‌های اینترنتی با توجه به ابعاد و تعداد سفارش امکان قیمت‌دهی فوری به همان صورت اینترنتی وجود دارد. شرکت‌های معتبر از نرم‌افزارهای ویژه برای ثبت مشخصات مشتری و ارائه کدپیگیری استفاده می‌کنند که اطمینان بیشتری برای مشتری ایجاد می‌کند. قبل از سفارش ساخت فیبر مدار چاپی بهتر است یک استعلام هزینه طراحی و ساخت فیبر مدار چاپی از شرکت‌های مرتبط تهیه کنید. این کار را می‌توانید با حضور در محل شرکت انجام دهید. همچنین به صورت غیرحضوری با مکالمه تلفنی با سفارش گیرنده شرکت یا مراجعه به آدرس وب گاه شرکت هزینه سفارش خود را جویا شوید.

نکته

صفحات طراحی شده برای ثبت سفارش و مراحل آن متفاوت بوده و هر مؤسسه‌ای الگوی خاص خود را دارد.



کار عملی ۱



تهیه استعلام هزینه یک فیبر مدار چاپی

هدف: کسب مهارت در آشنایی با واحدهای طراحی ساخت فیبر مدار چاپی و استعلام هزینه مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، خط تلفن، رایانه، اینترنت

مراحل اجرای کار:

- با مراجعه به بازار قطعات الکترونیک شهر محل اقامت خود، شرکت یا واحدهای تجاری طراحی و ساخت فیبر مدار چاپی را شناسایی کنید. آدرس، شماره تلفن، آدرس اینترنتی و کارت شناسایی خدمات آنها را بگیرید. سپس اطلاعات خواسته شده در جدول ۸-۱ را بنویسید.

جدول ۸-۱

ردیف	نام شرکت یا واحد تجاری	نوع خدمات به مشتری	آدرس	شماره تلفن	آدرس آینترنی
۱					
۲					
۳					
۴					

۱ با حضور در بخش فروش واحدهای طراحی و ساخت فیبر مدار چاپی اطلاعات درج شده در جدول ۸-۲ را از آنها بپرسید و در جدول یادداشت کنید.

جدول ۸-۲

ردیف	اطلاعات و خدمات به مشتری	تعداد	هزینه	زمان تحویل	ضمانت یا گارانتی در کیفیت کار
۱	طراحی نقشه فیبر مدار چاپی	یک رو			
		دو رو			
۲	چاپ راهنمای قطعه و لام محافظ و سوراخ کاری	یک رو			
		دو رو			
		متالیزه			
۳	مونتاژ قطعات روی فیبر	یک رو			
		دو رو			
۴	سرویس و تعمیر دستگاه یا بُردهای الکترونیکی				
۵	مشاوره در طراحی و ساخت پروژه‌های الکترونیکی				

۲ برای هر واحد تجاری جدول ۸-۲ را کامل کنید. با مشاوره و راهنمایی معلم کارگاه برای سفارش ساخت فیبر مدار چاپی با تعداد بالا یا سایر خدمات، واحد تجاری مناسب را تعیین کنید.

توجه



چنانچه در شهر محل اقامت شما کارگاه تولید فیبر مدار چاپی وجود ندارد، از دوستان و بستگان خود کمک بگیرید و جداول ۸-۱ و ۸-۲ را براساس اطلاعاتی که آنان می‌دهند پر کنید.

۸-۸ صدور فاکتور

پس از طی تمام مراحل، جهت اخذ دستمزد کار انجام شده فاکتور تنظیم و صادر می‌گردد. در صورتی که صادر کننده فاکتور به عنوان شخص حقوقی این کار را انجام می‌دهد ملزم به اخذ کد اقتصادی و شناسه ملی از سازمان امور مالیاتی کشور است. فاکتور شامل مشخصات ثابتی از صادر کننده فاکتور است که در کلیه فاکتورهای صادر شده مشترک هستند. این مشخصات شامل نام و آدرس کامل، تلفن، کد اقتصادی، شناسه ملی، کد پستی و شماره ثبت است.

صور فاکتور می‌تواند به صورت دستی یا نرم‌افزاری باشد. فاکتور پس از صدور به مهر شرکت ممهور می‌شود. شکل ۸-۱۳ یک نمونه فاکتور با مشخصات کامل را نمایش می‌دهد. این نمونه فاکتور مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور است.

صور تحساب فروش کالا و خدمات											
مشخصات فروشنده											
شماره سریال:			شماره بیت / شماره ملی:			شماره انتصادی:			نام شخص حقیقی / حقوقی: شرکت دستیخت مادر بزرگ		
تاریخ:						کد پستی ۱۰ رقمی:			نشانی کامل: استان: شهرستان: شهر:		
/ /											
مشخصات خریدار											
شماره بیت / شماره ملی:			شماره انتصادی:			نام شخص حقیقی / حقوقی.....					
شماره:			کد پستی ۱۰ رقمی:			نشانی کامل: استان: شهرستان: شهر:					
شماره تلفن / نامبر:											
مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله											
۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	
جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و موارض (ریال)	جمع مبالغ و عوارض (ریال)	مبلغ کل پس از تخفیف (ریال)	مبلغ تخفیف	مبلغ کل (ریال)	مبلغ واحد (ریال)	واحد اندازه گیری (ریال)	تعداد/ عنصر	شرح کالا یا خدمات	کد کالا	۹	
جمع کل											
شرایط و نحوه فروش: غیر نقدی نقدی توافقنامه:											
مهر و امضاء خریدار مهر و امضاء فروشنده											

شکل ۸-۱۳ نمونه فاکتور کامل

شرکت‌های معتبر معمولاً بین یک تا سه ماه پس از تاریخ صدور فاکتور، دستگاه یا بُرد تعمیری را از همان ناحیه که تعمیر شده است گارانتی تعمیرات می‌کنند. این موضوع می‌تواند در بخشی از فاکتور قید گردد تا موجب اطمینان خاطر بیشتری برای مشتری شود.

شماره سریال فاکتور منحصر به فرد بوده و با تاریخ صدور پیاپی صادر می‌شود. به عنوان مثال اگر فاکتور

شماره ۲۰۱۵ در تاریخ ۹۶/۶/۱ صادر شده باشد، فاکتور شماره ۲۰۱۶ نمی‌تواند دارای تاریخ ۹۶/۵/۳۱ باشد. هنگام تحویل کالای تولید شده، کلیه برگه‌ها و مستندات تنظیم و تکمیل می‌شود و به امضاء مشتری می‌رسد. همچنین هنگام تحویل دستگاه یا بُرد تعمیر شده، روی فرم انجام کار از مشتری امضا گرفته می‌شود و نسخه مربوط به مشتری تحویل مشتری می‌گردد. توجه داشته باشید درج مشخصات کامل مشتری در فاکتورهای رسمی اجباری است.

کار عملی ۲



طراحی یک نمونه فرم پذیرش تعمیر بُرد و تکمیل آن

هدف: کسب مهارت در ارتباط با تهیه و تنظیم نمون برگ‌های مختلف مورد نیاز مواد، ابزار و تجهیزات: لوازم التحریر، رایانه، اینترنت

مراحل اجرای کار:

- با مراجعه به بازار قطعات الکترونیک و فروش رایانه و لوازم جانبی شهر محل اقامت خود، برای وسائل و دستگاه‌های خواسته شده در جدول ۸-۳ استعلام قیمت خرید تهیه کنید. سپس اطلاعات خواسته شده در جدول ۸-۳ را بنویسید.

جدول ۸-۳

ردیف	نام وسیله یا دستگاه	مدل و نام شرکت سازنده	قیمت	گارانتی - وارانتی	مدت گارانتی
۱	هویه هوای گرم SMD			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
۲	منبع تغذیه ۳۰ تا ۰ ولت با تغذیه ثابت ۵ ولتی			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
۳	دریل شارژی			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
۴	پروگرامر میکروکنترلر			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
۵	مولتی متر دیجیتالی			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	
۶	جعبه ابزار الکترونیک			<input type="checkbox"/> دارد <input type="checkbox"/> ندارد	

- با مراجعه به سایتهاي اينترنتي سه نمونه پيش فاکتور برای قطعات و دستگاه‌های مندرج در جدول ۸-۳ دریافت کنید. سپس در گروه کاری خود، پيش فاکتورها را به بحث بگذارید و کامل ترین و مناسب‌ترین پيش فاکتور را با ذکر دليل در قالب يك گزارش كوتاه ارائه کنيد.

ارزشیابی شایستگی

شرح کار:

- ۱ تهیه فهرست وارسی به منظور تهیه مستندات
- ۲ تدوین و تکمیل نمون برگ‌های ثبت اطلاعات دستگاه
- ۳ ثبت اطلاعات در رایانه و تنظیم مستندات
- ۴ تنظیم مستندات و اخذ تأییدیه از مشتری

استاندارد عملکرد:

ارائه مشاوره و تنظیم کلیه مستندات مانند تفاهم‌نامه، برگه گارانتی، خدمات پس از فروش و تحويل آن به کاربر در برابر اخذ رسید.

شاخص‌ها:

- ۱ تدوین فهرست وارسی برای یکی از فعالیت‌ها (۲۰ دقیقه)
- ۲ تکمیل فرم‌های مختلف از هر نمونه حداقل یک برگ (۲۰ دقیقه)
- ۳ ثبت اطلاعات در رایانه برای حداقل یک پروژه به طور کامل (۲۰ دقیقه)
- ۴ تنظیم مستندات مربوط به فاکتورها و رضایت‌نامه از مشتری (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان مناسب انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای خواندن و نوشتن - ابعاد حداقل ۶ متر مربع و دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) مجهز به وسائل اطفاء حریق - میز کار استاندارد با ابعاد L180*D80*H80 cm - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - رایانه - پرینتر - لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مراحل کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تهیه فهرست وارسی به منظور تهیه مستندات	۲	
۲	تدوین و تکمیل نمون برگ‌های ثبت اطلاعات دستگاه	۲	
۳	ثبت اطلاعات در رایانه و تنظیم مستندات	۲	
۴	تنظیم مستندات و اخذ تأییدیه از مشتری	۱	

شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:

- ۱- رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها
- ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار
- ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر
- ۴- اخلاق حرفه‌ای

میانگین نمرات

*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارستنگی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی را که در این زمینه همکاری داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

کتاب مونتاژ و دمونتاژ SMD و مستندسازی - کد ۲۱۱۲۷۶

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	هادی بیدختی	خراسان جنوبی	۱۰	مصطفی پلنگی	همدان
۲	کاظم جامعی	گیلان	۱۱	امین رضایی	هرمزگان
۳	سعید هادی	اصفهان	۱۲	بهنام کرمی	کردستان
۴	مرتضی کرمی	شهرستانهای تهران	۱۳	حمدیلدرآبادی	خراسان شمالی
۵	علی اکبر دنکوب	گلستان	۱۴	امیر شایان	آذربایجان غربی
۶	حسین فاتح خواه	آذربایجان شرقی	۱۵	محمد علی نقاش تزاد	یزد
۷	محمدفضل فرهادی	زنجان	۱۶	هادی حاجی ملاعلی	شهر تهران
۸	محمد رضا شکوهی نیا	خراسان رضوی	۱۷	کاظم صباحیان	یزد
۹	منیره کاکویی	مازندران			

بهر آموزان محترم، بهر جوان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طرق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه دری مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب کاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تایپ کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کار داشت