

## واحد کار ششم

# توانایی پیاده و نصب و سیم کشی مدار الکتریکی سیستم خنک کاری خودروها (فن)

### هدف کلی

پیاده و سوار کردن، سیم کشی و آزمایش و عیب یابی مدار الکتریکی فن


هدف‌های رفتاری : فرآگرینده پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود :



- ۱- فن و کاربرد آن را در سیستم خنک کاری توضیح دهید.
- ۲- نقشه‌ی مدار فن را توضیح دهید.
- ۳- فن مدار خنک کاری را پیاده و سوار کند.
- ۴- مدار الکتریکی فن را آزمایش و عیب یابی کنید.
- ۵- مدار الکتریکی فن را سیم کشی کند.


ساعت آموزش		
نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

## پیش آزمون (۶)

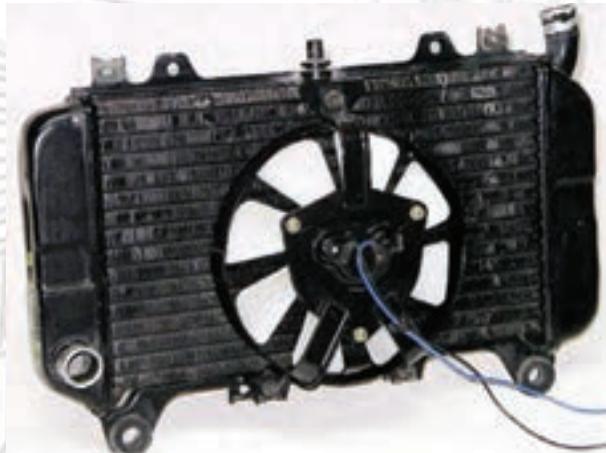

۱- وظیفه فن را در سیستم خنک کاری موتور توضیح

دهید.

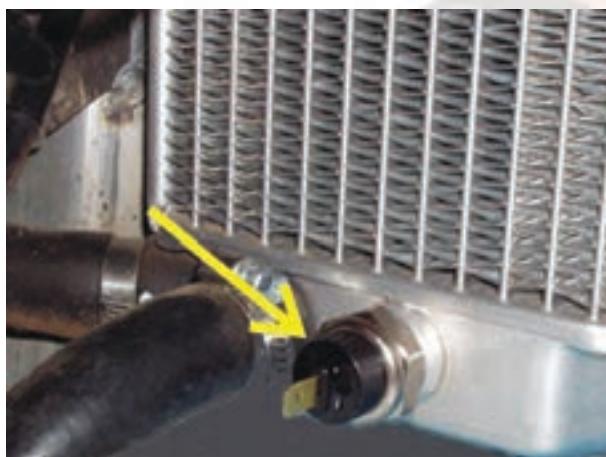



۲- در شکل، کدام قطعه از اجزای مدار سیستم  
خنک کاری خودرو نشان داده شده است؟



۳- نحوه پیاده کردن فن را توضیح دهید.

۴- نحوه اتصال عایق کاری سرسبیم‌ها را توضیح دهید.

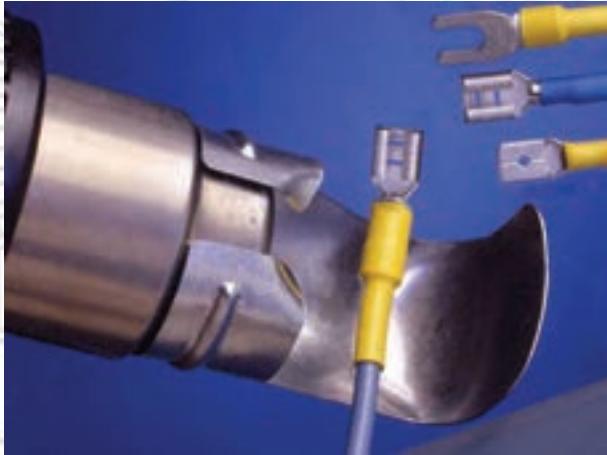

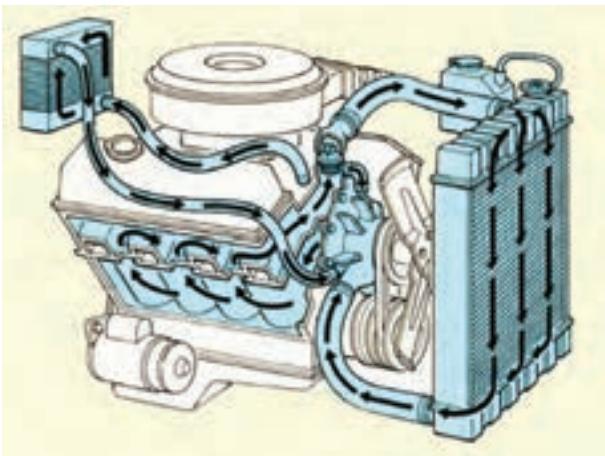

شکل ۱-۶- مدار خنک کاری



شکل ۲-۶- اجزای مدار خنک کاری

## ۱-۶- سیستم خنک کاری موتور

mekanizm کار موتورهای احتراق داخلی (دروونسوز) به صورتی است که در آن انرژی شیمیایی سوخت ابتدا به انرژی حرارتی تبدیل می‌گردد. سپس، انرژی مکانیکی ایجاد می‌شود. با توجه به این که ۳۰ الی ۳۵ درصد حرارت ناشی از احتراق، به آب موتور منتقل می‌شود، لذا کنترل درجهٔ حرارت موتور از اهمیت زیادی برخوردار است و از عوامل مؤثر در طراحی سیستم خنک کاری خودرو به شمار می‌رود. در شکل ۱-۶، مدار خنک کاری یک نوع خودرو، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. اجزای سیستم خنک کاری موتور عبارت اند از:

- رادیاتور

- فن


- سوئیچ راهانداز فن (سنسور)

- ترمومتر

- لوله‌های انتقال و رابط بین موتور و رادیاتور در شکل ۲-۶، رادیاتور با شماره‌های (۱)، فن سیستم خنک کاری با شماره‌ی (۲)، لوله‌های انتقال آب با شماره‌ی (۳) و سنسور مدار خنک کاری با شماره‌ی (۴) دیده می‌شود.

## ۲-۶- وظیفه و کاربرد فن در سیستم خنک کاری موتور

مایع خنک کاری موتور (مخلوط آب و محلول ضدیخ) در سیکل کار خود به وسیلهٔ واترپمپ در کانال‌های اطراف سیلندرهای موتور جریان می‌یابد و پس از اخذ حرارت، از طریق مجاری سرسیلندر، به رادیاتور منتقل می‌شود. سیال داغ درین عبور از لوله‌های داخل شبکه‌ی رادیاتور، حرارت خودرو را به هوای جاری داخل شبکه‌ها انتقال می‌دهد و مجدداً در مدار خنک کاری جریان می‌یابد. در شکل ۳-۶، تبادل حرارتی موتور

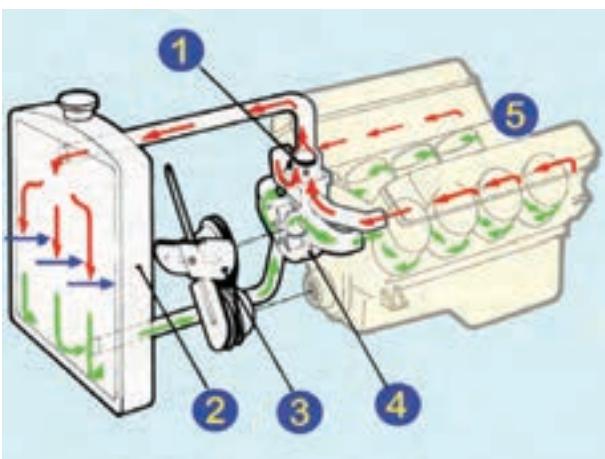

شکل ۳-۶- نحوی انتقال حرارت در سیستم خنک کاری


و کاهش درجه ی حرارت مایع خنک کننده در رادیاتور، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. ترموستات با شماره‌ی (۱)، رادیاتور با شماره‌ی (۲)، فن با شماره‌ی (۳)، و اتریپ می با شماره‌ی (۴)، بدنه موتور با شماره‌ی (۵)، مایع خنک کاری در وضعیت داغ با فلش‌های قرمزرنگ و پس از خنک شدن در رادیاتور با فلش‌های سبزرنگ و هوای ورودی به داخل پره‌های رادیاتور با فلش آبی رنگ مشخص شده‌اند.



شکل ۴-۶- فن

کارایی و راندمان سیستم خنک کننده در خودرو به میزان تبادل حرارت آن بستگی دارد و با توجه به این که جریان هوای حجم هوای عبور کرده از داخل شبکه‌های رادیاتور در کاهش دمای رادیاتور سهم عمده‌ای دارد، لذا در سرعت‌های زیاد خودرو مقدار هوای عبور یافته جهت ثابت نگهداشت و یا پایین آوردن درجه حرارت سیستم خنک کننده کافی است ولی در سرعت‌های کم و در دور آرام موتور، سیستم خنک کننده به عبور هوای بیشتری نیاز دارد. تأمین هوای مورد نیاز برای کاهش درجه‌ی حرارت و دمای رادیاتور بر عهده‌ی فن سیستم خنک کاری است. در شکل ۴-۶، یک نوع فن استفاده شده در خودروها دیده می‌شود.

فن سیستم خنک کاری خودروها در دو نوع محرک مکانیکی و محرک الکتریکی طراحی و ساخته شده است. در نوع مکانیکی آن پروانه در روی و اتریپ نصب گردیده است و نیروی محرک مورد نیاز فن از طریق تسمه از میل لنگ موتور تأمین می‌شود. در بعضی از فن‌های مکانیکی برای محدود کردن کار فن در دورهای بالای موtor و کاهش انرژی مصرفی فن، از نوعی کلاچ ترموماستاتیک استفاده می‌شود، که مابین پروانه و پولی و اتریپ قرار گرفته است و با افزایش حرارت موtor، پروانه را نسبت به توپی آن ثابت می‌کند و پس از کاهش دمای موtor (حد نرمال)، پروانه را در وضعیت خلاص یا آزاد گردی آن، قرار می‌دهد. در شکل ۵-۶، فن کلاچ دار یک نوع خودرو با فلش نشان داده شده است.

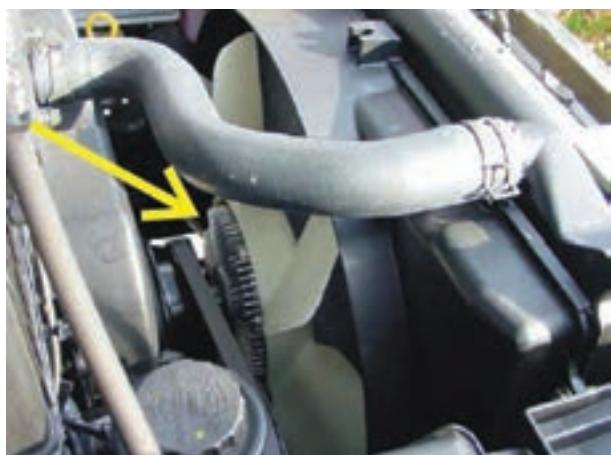

شکل ۵-۶- فن کلاچ دار


ساختمان و طرح پروانه (فن) در خودروهای مختلف به حجم هوای موردنیاز سیستم خنک کننده بستگی دارد و تعداد پره‌ها و زاویه‌ی آن‌ها در فن‌های مختلف با یکدیگر متفاوت‌اند.



شکل ۶-۶—فن های الکتریکی مورد استفاده در خودروها



شکل ۶-۷—حفاظت دهنده فن

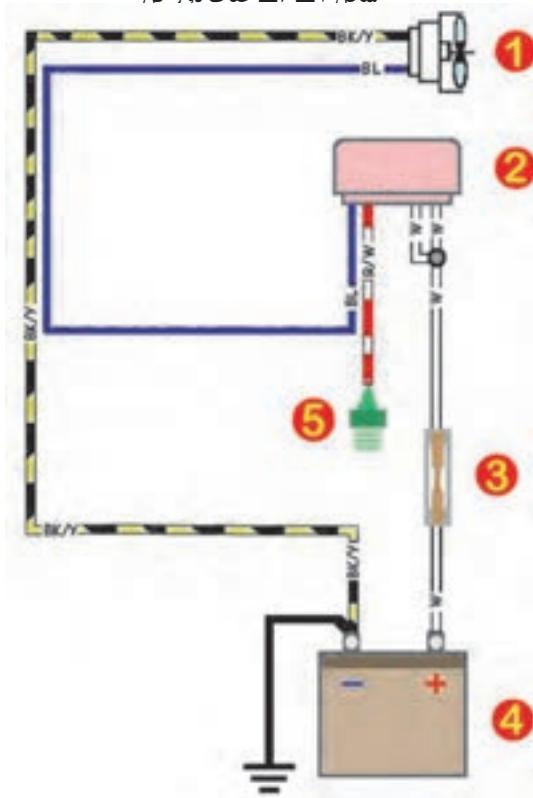

جنس پره ها معمولاً از آلیاژ آلومینیم، پلاستیک فشرده و یا از الیاف متراکم پشم شیشه انتخاب می شود.


از فن های نوع محرک مکانیکی به تعداد یک عدد و از نوع محرک الکتریکی به تعداد یک یا دو عدد در سیستم خنک کاری خودروها استفاده می شود. در شکل ۶-۶، فن های تکی و دوتایی نوع الکتریکی دیده می شود.

در ساختمان فن های نوع محرک الکتریکی از یک عدد موتور الکتریکی ۱۲ ولتی DC ، که توان مصرفی خود را از باتری خودرو تأمین می کند، استفاده شده است. پره های فن درون قاب پلاستیکی یا فلزی قرار دارند و از جایه جایی هوای محیط اطراف فن جلوگیری می کند و براندeman فن می افزایند. در شکل ۶-۷، قاب حفاظ فن یک نوع خودرو دیده می شود.


### ۳-۶—مدار الکتریکی فن و عملکرد آن

راه اندازی و کنترل فن الکتریکی به وسیله‌ی سوئیچ حرارتی یا سنسور سیستم خنک کننده (شمع آب) در مدار الکتریکی فن از یک عدد رله (آفتمات) استفاده شده است که در هنگام افزایش دمای مایع کننده، جریان الکتریکی مورد نیاز موتور فن را از طریق باتری خودرو برقرار می کند. در شکل ۶-۸، مدار الکتریکی فن یک نوع خودرو، به صورت شماتیک، دیده می شود. اجزای مدار عبارت اند از :


- فن الکتریکی (شماره‌ی ۱)
- رله یا آفتمات (شماره‌ی ۲)
- فیوز حفاظت کننده مدار الکتریکی (شماره‌ی ۳)
- باتری (شماره‌ی ۴)
- سوئیچ حرارتی یا سنسور آب (شماره‌ی ۵)

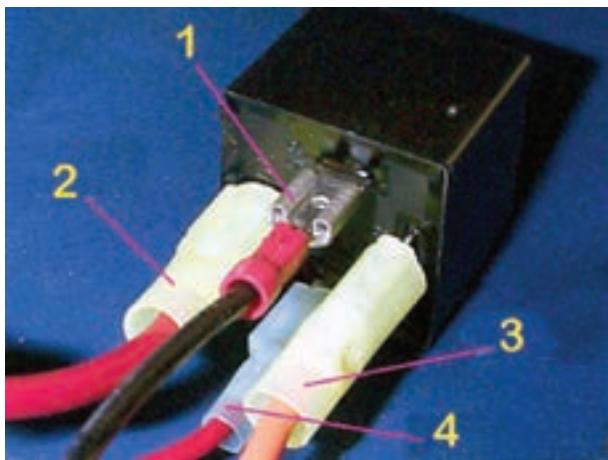

شکل ۹-۶- اتصال رله به سیم کشی مدار الکتریکی فن

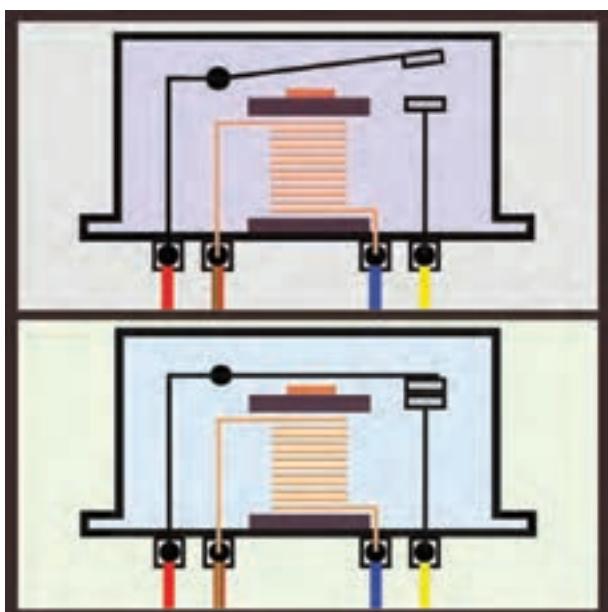

شکل ۱۰-۶- عملکرد رله فن

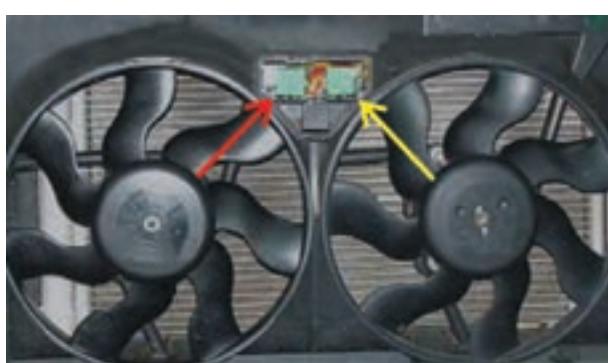

شکل ۱۱-۶- رله فن ها

نحوه اتصال رله به سیم کشی مدار الکتریکی فن به ترتیب زیر انجام می شود : (شکل ۶-۹).

- سنسور حرارتی یا شمع آب به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۱) به ترمینال شماره‌ی ۸۶ رله.


- ولتاژ باتری از طریق ترمینال شماره‌ی ۸۷ رله به ترمینال مشبیت فن (سیم شماره‌ی ۲).

- ترمینال مشبیت باتری به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۳) به ترمینال ۸۵ رله (ورودی جریان الکتریکی باتری به رله).


- ترمینال مشبیت باتری به وسیله‌ی سیم شماره‌ی (۴) از طریق فیوز و ترمینال آی جی (IG) سوئیچ جرقه (سوئیچ اصلی موتور) به ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله.

زمانی که درجه‌ی حرارت مایع کننده کم باشد مقاومت سنسور آب (سوئیچ حرارتی) افزایش می‌یابد و پلاتین‌های رله از یکدیگر جدا می‌شوند. در این حالت فن سیستم خنک کاری در وضعیت خاموش قرار دارد. با افزایش دمای مایع خنک کننده از مقاومت سوئیچ حرارتی (سنسور آب) کاسته می‌گردد و جریان الکتریکی مدار باتری، سوئیچ جرقه، بویین رله و سوئیچ حرارتی برقرار می‌شود. با عبور جریان الکتریکی از بویین رله، حوزه‌ی مغناطیسی ایجاد شده باعث اتصال پلاتین‌ها و برقراری مدار الکتریکی فن می‌شود. در این حالت فن شروع به کار می‌کند و با افزایش عبور جریان هوا از شبکه‌های رادیاتور، عمل خنک کاری و تقلیل دمای مایع خنک کننده صورت می‌گیرد. در شکل ۶-۱۱، عملکرد رله فن الکتریکی در دو حالت فوق نشان داده شده است (پلاتین‌ها باز، پلاتین‌ها بسته).

در سیستم خنک کاری خودروهایی که از دو عدد فن برای کاهش دمای رادیاتور استفاده شده است، هریک از فن‌ها رله‌ی مستقلی دارند، که در مدار الکتریکی فن، پیش‌بینی شده‌اند و نصب می‌شوند. در شکل ۶-۱۱، رله‌های نصب شده در مدار هریک از فن‌های روی رادیاتور خودرویی با فلش نشان داده شده است.

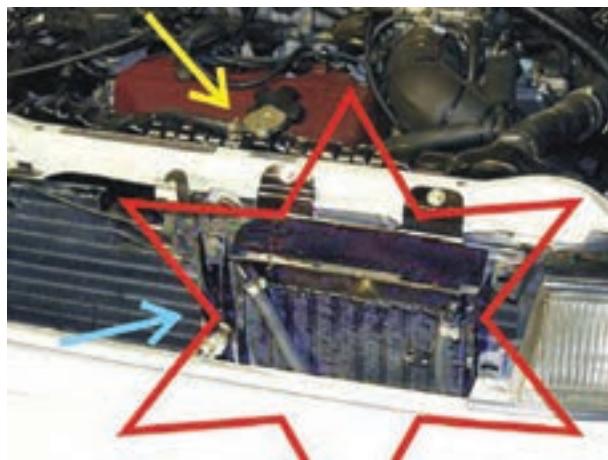

شکل ۱۲-۶

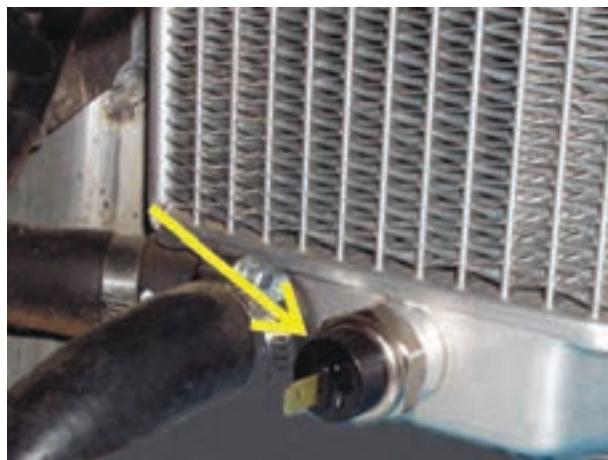

شکل ۱۳-۶ سوئیچ حرارتی

زمان : ۴ ساعت



شکل ۱۴-۶ تعدادی از وسایل مورد نیاز

در خودروهایی که مجهر به سیستم تهویه مطبوع (کولر) به گونه‌ای طراحی می‌شود که با سوئیچ سیستم کولر خودرو فعال می‌گردد و از ابتدای روشن شدن کولر تا حالت خاموش آن، روشن می‌ماند. در شکل ۱۲-۶، یک نوع خودرو مجهر به سیستم تهویه مطبوع دیده می‌شود که فلش زردرنگ رادیاتور خنک کاری موتور و فلش آبی رنگ کندانسور سیستم تهویه مطبوع را نشان می‌دهد.

مدار الکتریکی فن، در بعضی از خودروها به نحوی طراحی می‌شود، که پس از خاموش کردن موتور فن، فعال می‌گردد و درجهٔ حرارت مایع خنک کاری را تا ۲۱ درجهٔ فارنهایت یا  $98/8$  درجهٔ سانتی‌گراد کاهش می‌دهد. در این خودروها، سوئیچ‌های حرارتی (تعییه شده در مدار الکتریکی فن) حداقل دمای رادیاتور را تعیین می‌کند و فن را فعال نگه می‌دارند. در شکل ۱۳-۶ سوئیچ حرارتی یا سنسور درجهٔ آب رادیاتور یک نوع خودرو نشان داده شده است.

#### ۴-۶- دستورالعمل پیاده و سوار کردن فن و آزمایش مدار الکتریکی آن

وسایل لازم:

- جعبهٔ ابزار

- وسایل عایق کاری

- کتاب راهنمای تعمیرات الکتریکی خودرو

- مولتی‌متر

- سیم رابط فیوزدار

- لامپ یا چراغ آزمایش

در شکل ۱۴-۶، تعدادی از وسایل مورد نیاز نشان داده شده است.



برای پیاده کردن فن سیستم خنک کاری به ترتیب زیر اقدام کنید :

– قبل از کاربر روی مدارهای الکتریکی خودرو ابتدا کابل اتصال بدنه‌ی باتری را جدا کنید. در شکل ۱۵-۶، بست کابل باتری پس از جدا کردن آن از قطب منفی باتری، دیده می‌شود.

شکل ۱۵-۶— جدا کردن بست کابل اتصال بدنه‌ی باتری




شکل ۱۶-۶— جدا کردن سوکت اتصال

– سوکت اتصال سیم‌کشی مدار الکتریکی به موتور فن را جدا کنید. در شکل ۱۶-۶، سوکت اتصال (کائوچوبی) سیم‌کشی مدار الکتریکی، پس از جدا کردن آن، دیده می‌شود.




شکل ۱۷-۶— فن خنک کاری پس از پیاده کردن آن

نحوه اتصال فن خنک کاری به رادیاتور در همه‌ی خودروها یکسان نیست و بر حسب طراحی کارخانه‌ی سازنده با یکدیگر متفاوت‌اند. ساده‌ترین مکانیزم اتصال فن به رادیاتور (که قاب فن با چهار عدد پیچ M8 به رادیاتور متصل می‌شود) در شکل ۱۷-۶ نشان داده شده است. برای پیاده کردن فن، ابتدا با استفاده از آچار تخت یا آچار بکس ۸ میلی‌متری، پیچ‌های اتصال قاب محافظ را باز و آن را از رادیاتور خودرو جدا کنید (فلش‌ها محل پیچ‌های اتصال قاب به رادیاتور را نشان می‌دهند).

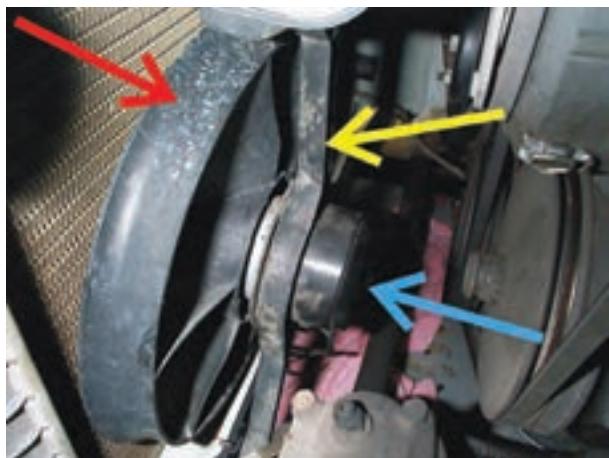

شکل ۱۸-۶- مکانیزم اهرم بندی فن

در بعضی از خودروها، مکانیزم اتصال موتور الکتریکی و پروانه فن به رادیاتور توسط اهرم سه شاخه فلزی صورت می‌گیرد. این اهرم توسط سه عدد پیچ ۸ میلی‌متری در محل پیش‌بینی شده در روی رادیاتور بسته می‌شود. در این نوع مکانیزم، موتور الکتریکی فن به وسیله‌ی پیچ در داخل فضای اهرم ثابت می‌شود. در شکل ۱۸-۶، اهرم سه شاخه با فلش زرد رنگ، موتور الکتریکی فن با فلاش آبی رنگ و محافظ دور فن با فلاش قرمز رنگ مشخص شده است.

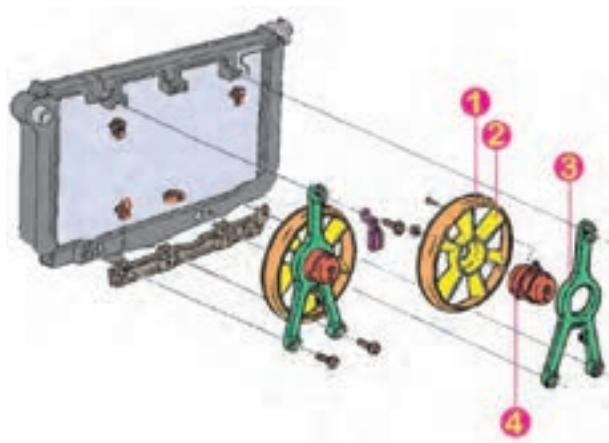


شکل ۱۹-۶- اجزای فن خنک کاری

برای پیدا کردن فن، ابتدا به وسیله‌ی آچار رینگی یا آچار بکس ۸ میلی‌متری پیچ‌های اتصال اهرم سه شاخه را باز کنید. سپس، مجموعه‌ی اهرم و فن را از محل خود خارج نمایید. در شکل ۱۹-۶، نمودار شماتیک اجزای فن الکتریکی و نحوه‌ی ارتباط قطعات و مکانیزم اتصال آن‌ها (روی رادیاتور سیستم خنک کاری موتور خودرویی) دیده می‌شود. در این نمودار قاب دور پروانه با شماره‌ی (۱)، پروانه با شماره‌ی (۲)، موتور الکتریکی فن با شماره‌ی (۳) و اهرم سه‌شاخه با شماره‌ی (۴) مشخص شده است.


- مراحل سوار کردن اجزای فن الکتریکی عکس مراحل پیدا کردن آن است.

برای آزمایش و عیوب‌یابی مدار الکتریکی فن به ترتیب زیر اقدام کنید :


- با استفاده از نقشه‌ی مدار الکتریکی فن (که در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو درج شده است)، فیوز مدار را شناسایی و آن را با استفاده از اهم‌متر آزمایش کنید. در شکل ۲۰-۶، نحوه‌ی آزمایش فیوز، به صورت شماتیک، دیده می‌شود. مقدار اهم اندازه‌گیری شده بر سالم بودن فیوز دلالت می‌کند. در غیراین صورت، فیوز مدار معیوب است و باید آن را با فیوز سالم و با همان مشخصات تعویض کنید.

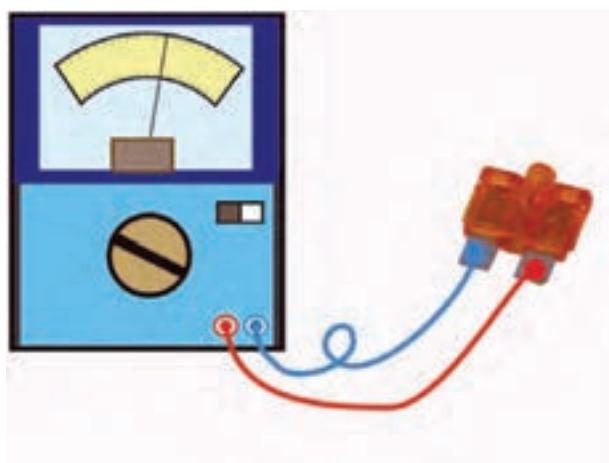

شکل ۲۰-۶- آزمایش سالم بودن فیوز

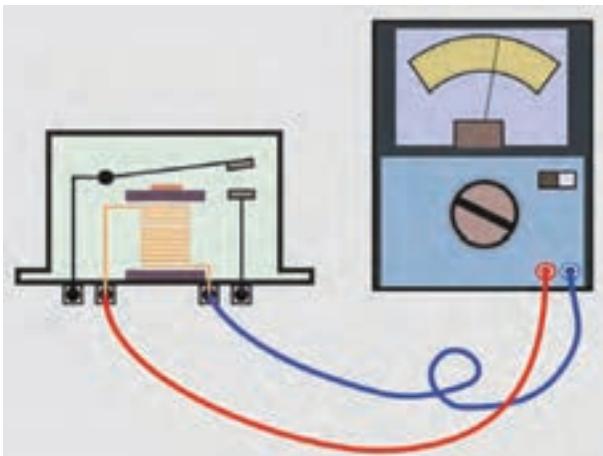

شکل ۲۱-۶- آزمایش رله

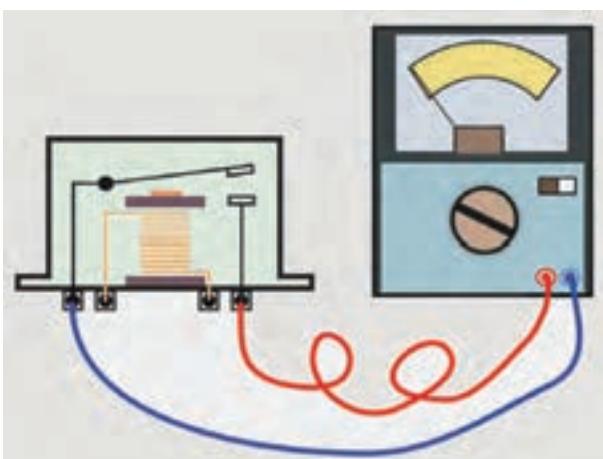

شکل ۲۲-۶- آزمایش پلاتین های رله

برای آزمایش سالم بودن بوبین رله، ابتدا سلکتور اهم متر را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید.

- سیم مثبت (قمرنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.

سیم منفی (آبی رنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید. در این حالت، مقدار اهم اندازه گیری شده (حرکت عقریه) نشان دهنده سالم بودن بوبین (سیم پیچ) رله است. در غیر این صورت، رله معیوب است و باید با رله سالم تعویض گردد.

در شکل ۲۱-۶، نحوه آزمایش رله فن دیده می شود.

- برای آزمایش سالم پلاتین های رله، سیم مثبت اهم متر (قمرنگ) را به ترمینال ۳۰ رله وصل کنید.

- سیم منفی (سیاه رنگ یا آبی رنگ) اهم متر را به ترمینال ۸۷ رله متصل کرده و در این حالت نمایشگر اهم متر را مشاهده کنید.

- ثابت ماندن عقریه اهم تر (مقدار اهم اندازه گیری شده برابر صفر) نشان دهنده سالم بودن پلاتین ها و مقدار اهم اندازه گیری شده دلیل معیوب بودن رله و اتصال دهانه پلاتین هاست. در شکل ۲۲-۶، نحوه آزمایش پلاتین های رله، به صورت شماتیک، نشان داده شده است. برای آزمایش صحت عملکرد رله به ترتیب زیر عمل کنید:

- با استفاده از سیم رابط فیوز دار ترمینال مثبت باتری را به ترمینال ۳۰ و ترمینال ۸۵ رله وصل کنید.


- ترمینال منفی باتری (قطب منفی) را به ترمینال ۸۶ رله وصل کنید.

- سلکتور مولتی متر را برای اندازه گیری ولت تنظیم کنید.


- سیم منفی (سیاه یا آبی رنگ) مولتی متر را به ترمینال منفی باتری متصل کنید.

- سیم مثبت (قمرنگ) مولتی متر را به ترمینال ۸۷ رله متصل کنید.

در صورت سالم بودن رله، مقدار ولتاژ اندازه گیری شده توسط مولتی متر برابر با ولتاژ باتری خواهد بود.

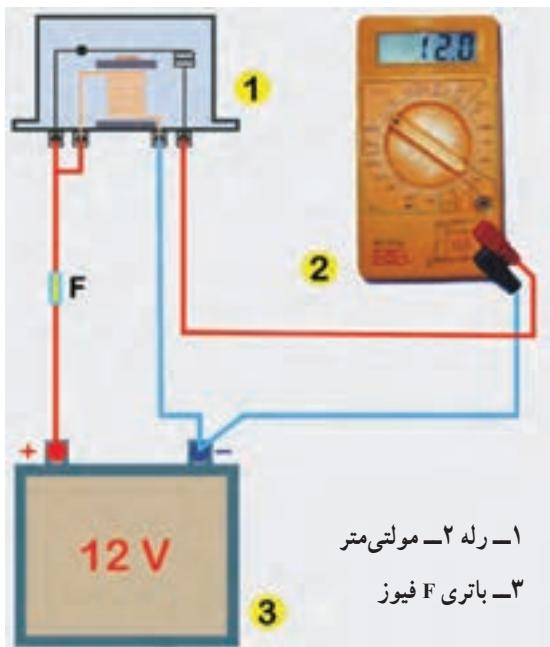

شکل ۶-۲۳- آزمایش عملکرد رله

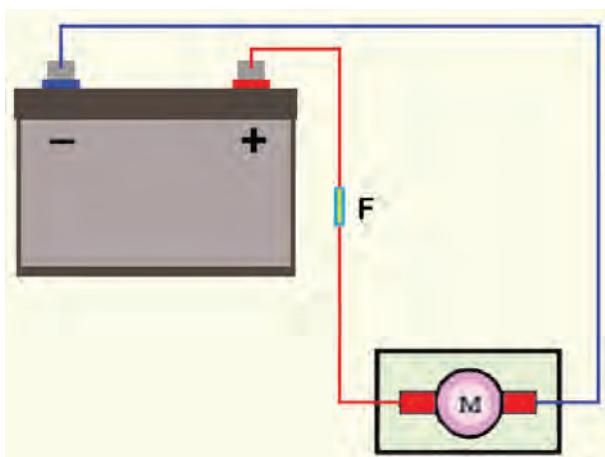

شکل ۶-۲۴- نحوه آزمایش موتور الکتریکی فن



شکل ۶-۲۵- ترمینال‌های سنسور حرارتی مدار خنک کاری

- اتصال ترمینال منفی باتری به ترمینال ۸۶ رله را قطع کنید. اگر ولتاژ اندازه‌گیری شده در این حالت با ولتاژ باتری برابر باشد نشان‌دهنده اتصال پلاتین‌ها و معیوب بودن رله است و باید رله را تعویض نمایید. ولی اگر نمایشگر مولتی‌متر ولتاژ را اندازه‌گیری نکند دلیل سالم بودن رله است. در شکل شماتیک ۶-۲۳، نحوه آزمایش عملکرد رله دیده می‌شود.

برای آزمایش موتور الکتریکی فن به ترتیب زیر عمل کنید :


- سوکت اتصال الکتریکی سیم کشی به موتور الکتریکی فن را جدا کنید.

- به وسیله‌ی سیم رابط فیوزدار ترمینال مثبت باتری را به ترمینال مثبت فن وصل کنید.


- اتصال بدنه‌ی موتور الکتریکی فن را برقرار کنید. فعال شدن موتور الکتریکی فن و چرخش پره‌های آن نشان‌دهنده‌ی سالم بودن موتور فن است. در شکل شماتیک ۶-۲۴، نحوه آزمایش دیده می‌شد.

برای آزمایش عملکرد سنسور دمای سیستم خنک کاری به ترتیب زیر عمل کنید :


- سوکت اتصال یا کاتوچوبی سیم کشی (دسته سیم) را از سنسور دما جدا کنید (این آزمایش زمانی اجرا می‌شود که موتور خاموش و آب موتور سرد باشد). شکل ۶-۲۵، ترمینال‌های سنسور حرارتی پس از جدا کردن سوکت اتصال سیم کشی با فلاش نشان داده شده است.

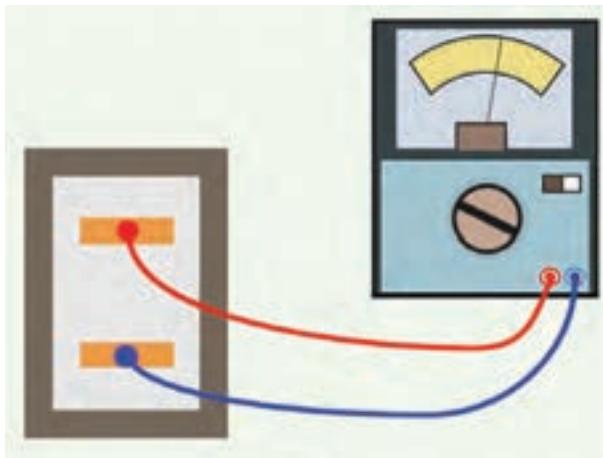

شکل ۲۶-۶ نحوه‌ی آزمایش سنسور دمای سیستم خنک‌کننده موتور

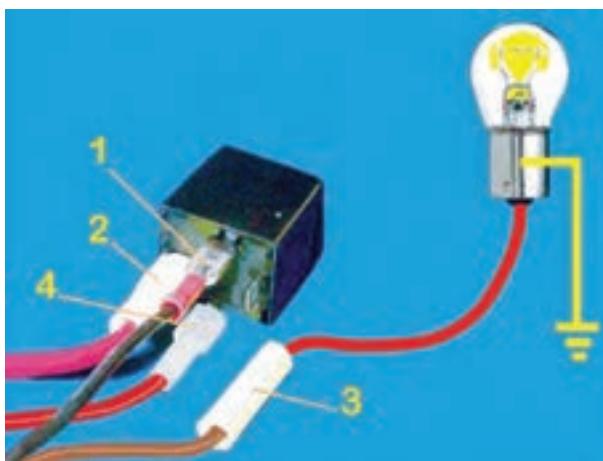

شکل ۲۷-۶ آزمایش سالم بودن سیم‌کشی مدار فن

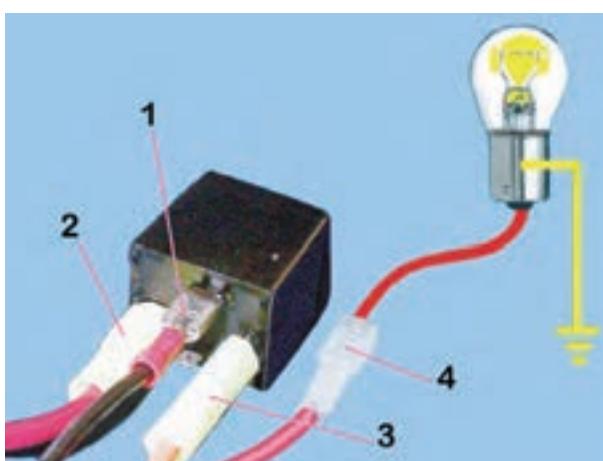

شکل ۲۸-۶ آزمایش سالم بودن سیم‌کشی مدار فن

– سلکتور مولتی متر را برای اندازه‌گیری اهم تنظیم کنید.  
سیم‌های اهم متر را به ترمینال‌های سنسور دما اتصال دهید  
و مقدار اهم اندازه‌گیری شده را یادداشت کنید. در شکل ۲۶-۶  
 نحوه‌ی اندازه‌گیری و اتصال دستگاه مولتی متر به سنسور دما، به  
صورت شماتیک، نشان داده شده است.

– موتور خودرو را روشن کنید تا دمای آب به حد طبیعی  
(نرمال) برسد. در این وضعیت نیز مقدار مقاومت (اهم) سنسور  
دما را اندازه‌گیری و یادداشت کنید. مقادیر اندازه‌گیری شده را  
با مقدار اهم توصیه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو  
مقایسه کنید. برای آزمایش سیم‌کشی مدار الکتریکی فن به ترتیب  
زیر عمل کنید :

– سیم متصل به ترمینال ۸۵ رله را جدا کنید (شماره‌ی ۳).

– یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال دهید. سپس،  
سیم دیگر لامپ را، به سریسمی که از رله جدا نموده‌اید، وصل  
کنید. روشن شدن لامپ دلیل سالم بودن سیم‌کشی از باتری تا  
رله است. در شکل ۲۷-۶، نحوه‌ی آزمایش دیده می‌شود.

– سیم اتصال سوئیچ اصلی موتور (سوئیچ جرقه) به رله  
را جدا کنید. این سیم به ترمینال شماره‌ی ۳۰ رله وصل شده  
است (سیم شماره‌ی ۴)

– یکی از سیم‌های لامپ آزمایش را اتصال بدنه کنید و  
سیم دیگر لامپ را به سریسمی، سیم شماره‌ی ۴ وصل کنید.

– سوئیچ جرقه یا سوئیچ اصلی موتور را در وضعیت  
روشن (on) قرار دهید.

در این حالت روشن شدن لامپ آزمایش نشان‌دهنده‌ی  
سالم بودن سیم‌کشی از سوئیچ اصلی موتور تا رله است. در  
شکل ۲۸-۶، نحوه‌ی آزمایش نشان داده شده است.

## ۵-۶- دستور العمل سیم کشی مدار الکتریکی فن

وسایل لازم:

- سیم در کدرنگ مختلف

- سرسیم و سوکت اتصال

- وسایل عایق کاری

- انبر سیم چین

- انبرسیم لخت کن

- کتاب راهنمای تعمیرات خودرو

در شکل ۶-۲۹، تعدادی از وسایل مورد نیاز سیم کشی مدار الکتریکی فن خودرو دیده می شود.

برای سیم کشی مدار فن در روی شاسی آموزشی برق خودرو، به ترتیب زیر، اقدام کنید.

- کابل ترمینال منفی باتری را جدا کنید.

- رشته سیم های مورد نیاز برای سیم کشی را در طول لازم آماده کنید. (کدرنگ سیم ها را مطابق با نقشه مدار الکتریکی درج شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو انتخاب کنید).

- روکش عایق سرسیم ها را با استفاده از انبر سیم لخت کن به اندازه لازم، جدا کنید. در شکل ۶-۳۰، جدا کردن عایق سیم با استفاده از سیم لخت کن دیده می شود.

- سرسیم های مناسب (با ترمینال های سوئیچ جرقه، باتری، رله، موتور الکتریکی و سنسور حرارتی سیستم فن خودرو) را به سیم ها متصل کنید و آن ها را عایق بندی نمایید. در شکل ۶-۳۱، استفاده از وسایل عایق (عایق تیوبی و دمنده هوا گرم) و عایق کاری محل اتصال سیم و سرسیم دیده می شود.

- مطابق با نقشه مدار الکتریکی فن خنک کاری (ارائه شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودرو) اتصال باتری، سوئیچ جرقه، فیوز، رله فن، موتور الکتریکی فن و سنسور حرارتی را به وسیله قطعه سیم های آماده شده برقرار کنید.

- اتصال بدنه باتری را وصل کنید.

- موتور خودرو را با نظارت هنرآموز خود روشن و صحبت عمل فن را مشاهده کنید.



شکل ۶-۲۹- تعدادی از وسایل سیم کشی



شکل ۶-۳۰- جدا کردن عایق سیم



شکل ۶-۳۱- عایق کاری محل اتصال سیم و سرسیم


## آزمون پایانی (۶)

۱- اجزای سیستم خنک کاری موتور خودرو را نام ببرید.


۲- وظیفه و کاربرد فن را توضیح دهید.



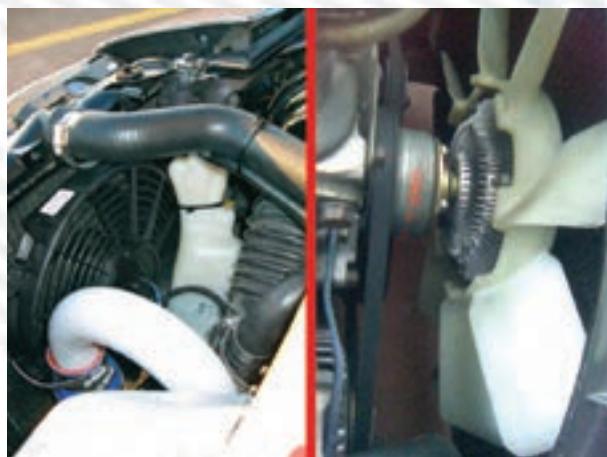
۳- تفاوت فن های مکانیکی و الکتریکی را توضیح دهید.



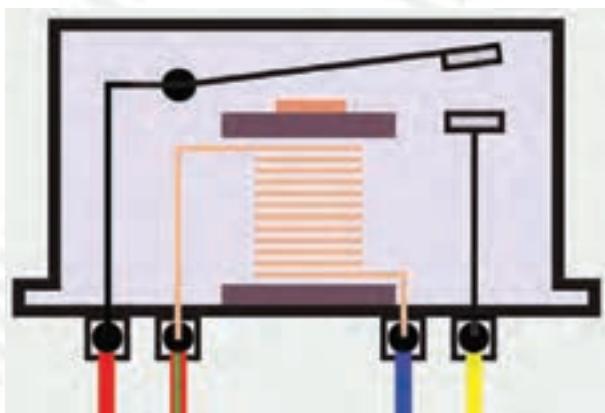۴- عملکرد رله‌ی فن را در مدار الکتریکی سیستم خنک کاری موتور توضیح دهید.



۵- نحوه‌ی آزمایش رله را توضیح دهید.

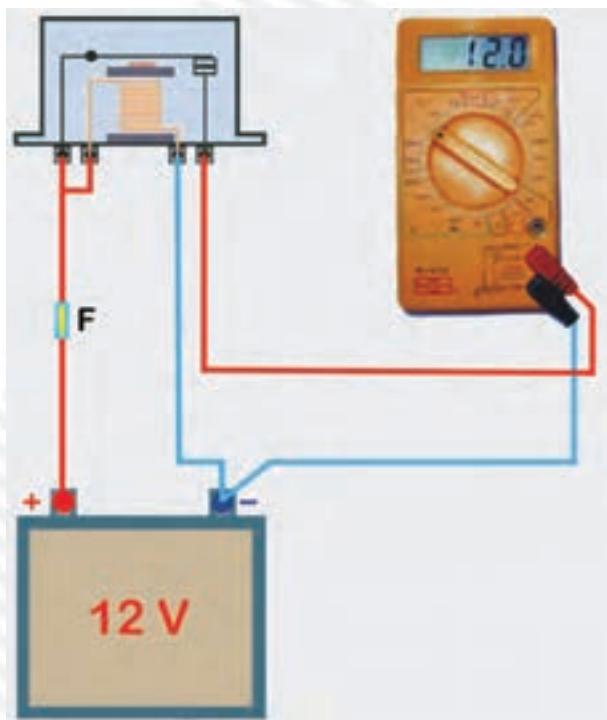

۶- پیاده و سوار کردن فن را توضیح دهید.

