


# واحد یادگیری ۱۰

## خازن


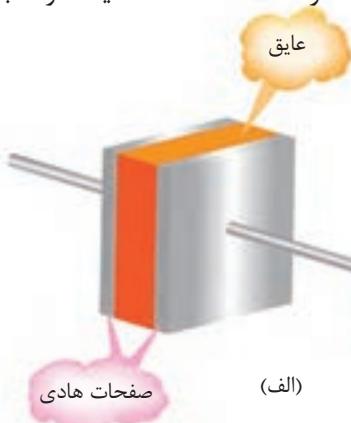
## خازن

خازن تشکیل شده است از دو صفحه هادی که بین آنها عایق<sup>۱</sup> قرار دارد. عایق خازن‌ها را «دیالکتریک» نیز می‌گویند. جنس دیالکتریک می‌تواند هوا، خلاء، کاغذ، میکا و ... باشد. خازن را با علامت اختصاری شکل (۹۷-ب) نشان می‌دهند.



(الف)

سیم اتصال به  
صفحات

۹۷



نمای الکترون خازن

(ب)

خازن در لغت به معنای ذخیره‌ساز است زیرا انرژی الکتریکی را به صورت میدان الکترواستاتیکی در خود ذخیره می‌کند.

## ظرفیت خازن

ظرفیت خازن نسبت بار الکتریکی ذخیره شده به اختلاف پتانسیل صفحات می‌باشد و آن را با  $C$  نشان می‌دهند و واحد آن کولن می‌باشد که به احترام مایکل فاراد به آن «فاراد» گویند و با حرف  $F$  نشان می‌دهند. ولت یک فاراد ظرفیت خازنی است که هرگاه اختلاف پتانسیل یک ولت بین صفحات آن ایجاد شود بار الکتریکی یک کولن در آن ذخیره شده است. ظرفیت خازن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$C = \frac{q}{V}$$

در این رابطه:

$C$  ظرفیت خازن بر حسب فاراد  
 $q$  بار ذخیره شده بر حسب کولن  
 $V$  اختلاف پتانسیل بر حسب ولت

مثال ۱: یک خازن در اثر اعمال  $20\text{~V}$  ولت به دو سر آن بار الکتریکی معادل  $8\text{~F}$  کولن را ذخیره

می‌کند. ظرفیت خازن چقدر است؟

$$C = \frac{q}{V} \quad C = \frac{8\text{~F}}{20\text{~V}} = 0.4\text{~F}$$

حل :

مثال ۲: خازنی با ظرفیت  $40\mu\text{F}$  را به ولتاژ  $50\text{~V}$  را به ولتاژ  $5\text{~V}$  می‌دهیم. مقدار بار الکتریکی

$$q = CV$$

$$q = 40 \times 10^{-6} \times 50 = 2000\text{~}\mu\text{C}$$

ذخیره شده چقدر است؟

حل :

مثال ۳: یک خازن  $10\mu\text{F}$  با بار  $10\text{~}\mu\text{C}$  چقدر اختلاف پتانسیل دارد؟

$$V = \frac{q}{C} \quad V = \frac{10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-9}} = 1\text{~V}$$

حل :



## عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن


مهم‌ترین عوامل مؤثر در تعیین ظرفیت خازن عبارت‌اند از:

۱- مساحت صفحات هادی

۲- فاصله بین صفحات هادی


۳- جنس عایق یا دی‌الکتریک

ظرفیت خازن متناسب با مساحت صفحات و فاصله صفحات از یکدیگر می‌باشد به طوری که ظرفیت خازن با مساحت صفحات نسبت مستقیم و با فاصله صفحات از یکدیگر نسبت عکس دارد (شکل ۹۸).

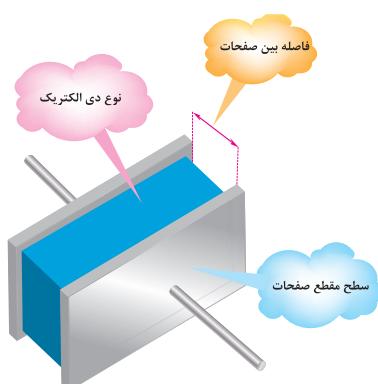

شکل ۹۸- عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن

هر چه مساحت صفحات هادی بزرگ‌تر باشد بار الکتریکی بیشتری را در خود ذخیره می‌کند.  
بنابراین خازن با صفحات بزرگ‌تر ظرفیت بیشتری خواهد داشت. (شکل ۹۹)

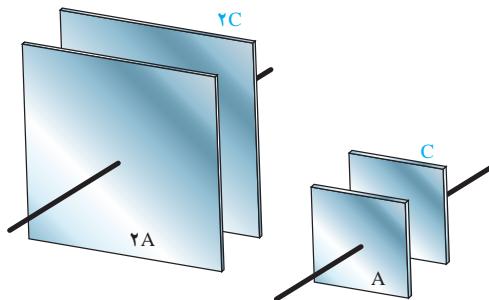

شکل ۹۹- تأثیر مساحت صفحات بر ظرفیت خازن

هر چه فاصله صفحات از یکدیگر بیشتر باشد ظرفیت خازن کمتر خواهد شد لذا خازن با فاصله صفحات کمتری دارای ظرفیت بیشتری خواهد شد. (شکل ۱۰۰)

ظرفیت زیاد	ظرفیت متوسط	ظرفیت کم
فاصله صفحات کم	فاصله صفحات متوسط	فاصله صفحات زیاد

شکل ۱۰۰- تأثیر فاصله بین صفحات بر ظرفیت خازن

جنس و کیفیت عایق یا دیالکتریک بین صفحات باردار خازن اثر مستقیم بر ظرفیت خازن دارد. دیالکتریک خوب و با کیفیت دیالکتریکی است که بتواند نیروی کولنی بین بارهای الکتریکی ذخیره شده بر روی صفحات باردار خازن را تحمل کند و خاصیت عایقی خود را از دست ندهد (شکل ۱۰۱).

و فاصله آنها از یکدیگر و جنس عایق از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$C = \epsilon \frac{A}{d}$$

که در آن:

$C$  ظرفیت خازن برحسب  $[F]$

$$\left[ \frac{F}{m} \right] = \epsilon_r \epsilon_0 F \text{ ضریب نفوذ الکتریکی عایق برحسب } [m^2] A \text{ مساحت صفحات برحسب } [m^2] d \text{ فاصله بین صفحات برحسب } [m] \text{ است.}$$

**مثال ۴:** ظرفیت خازنی که مساحت صفحات آن  $0.05 \text{ مترمربع}$  و فاصله بین صفحات آن  $1/10 \text{ سانتیمتر}$  و نوع دیالکتریک به کار رفته در آن میکا باشد را به دست آورید.

**حل:**

با استفاده از جدول ضریب نفوذ نسبی ( $\epsilon_r$ ) برای میکا برابر ۵ است. همچنین میدانیم که ضریب نفوذ نسبی هوا برابر است با  $\epsilon_0 = 8/85 \times 10^{-12}$

بنابراین با توجه به مقادیر داده شده، مقدار  $C$  ظرفیت خازن را به دست می‌آوریم.

$$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

$$\epsilon = 8/85 \times 10^{-12} \left[ \frac{F}{m} \right]$$

$$A = 0.05 \text{ m}^2$$


$$d = 0.1 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

$$C = \frac{8/85 \times 10^{-12} \times 0.05 \times 0.05}{0.1 \times 10^{-2}} = 0.00221 \mu\text{F}$$

کیفیت عایق یا دیالکتریک در واقع استقامت الکتریکی عایق در مقابل میدان الکتریکی بین صفحات باردار خازن است. استقامت الکتریکی عایق‌ها در مقابل میدان الکتریکی بین صفحات باردار خازن را «ضریب نفوذ الکتریکی» می‌نامند و با  $\epsilon$  نشان می‌دهند. ضریب نفوذ الکتریکی هوارا با  $\epsilon$  نشان می‌دهند و برابر است با:

$$\epsilon = 8/85 \times 10^{-12} \left[ \frac{F}{m} \right]$$

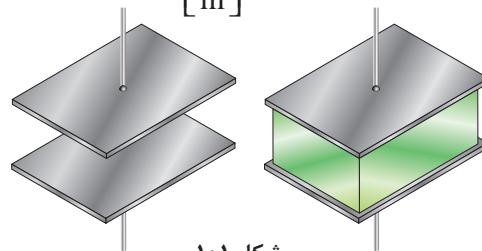

شکل ۱۰۱

نسبت ضریب نفوذ عایق‌های الکتریکی به ضریب نفوذ الکتریکی هوارا «ضریب نفوذ نسبی» گویند و با  $\epsilon_r$  نشان می‌دهند و از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

ضریب نفوذ نسبی تعدادی از عایق‌های الکتریکی در جدول نشان داده شده است.

#### جدول ضریب نفوذ نسبی عایق‌ها

نوع عایق	ضریب نفوذ نسبی عایق‌ها ( $\epsilon_r$ )
هو	۱
تفلون	۲
کاغذ آغشته به پارافین	۲/۵
روغن	۴
میکا	۵
اکسید آلمینیم	۷
شیشه	۷/۵
اکسید تانتالیم	۲۶
سرامیک	۱۲۰۰

ظرفیت خازن با توجه به ابعاد صفحات هادی


از جمله مشخصه‌های دیگر خازن ولتاژ کار آن است که همراه با ظرفیت روی بدنه خازن نوشته می‌شود. در شکل ۱۰۲ خازن با تحمل ولتاژ ۴۰۰ ولت DC و ظرفیت ۱۰۰ میکرو فاراد نشان داده شده است.



شکل ۱۰۲

### مدار الکتریکی معادل خازن


خازن علاوه بر ظرفیت  $C$ ، مقاومت الکتریکی  $R$  نیز دارد. مقاومت الکتریکی ناشی از سطح مقطع و ضخامت صفحات خازن است. برای خازن مدار الکتریکی شامل اتصال سری مقاومت الکتریکی  $R$  و ظرفیت خازن  $C$  معادل می‌نمایند. شکل (۱۰۳)

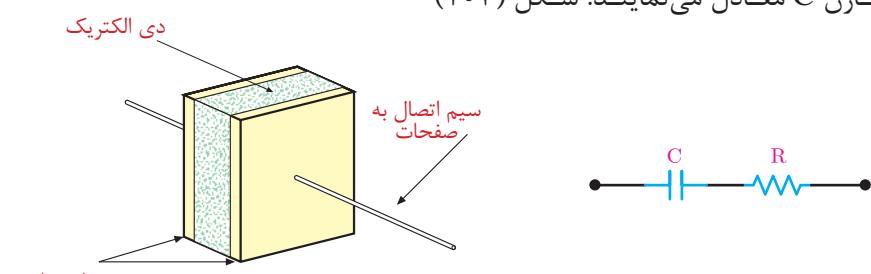

شکل ۱۰۳- مدار الکتریکی معادل خازن

### خازن در جریان مستقیم

یک خازن که توسط منبع جریان مستقیم تغذیه می‌شود در شکل ۱۰۴ و مدار الکتریکی معادل آن در شکل ۱۰۵ نشان داده شده است.

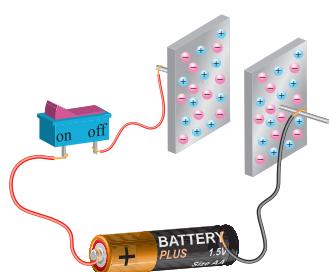

شکل ۱۰۴



شکل ۱۰۵

با بستن کلید، الکترون‌ها از قطب منفی باطری به طرف صفحه‌ای که به این قطب متصل است جاری می‌شوند و در آن تراکم الکترون یا بار منفی ایجاد می‌کنند. در همین لحظه، قطب مثبت باطری همان تعداد الکترون را از صفحه‌ای که به این قطب متصل است جذب می‌کند و این صفحه، کمبود الکترون پیدا می‌کند و دارای بار مثبت می‌شود. (شکل ۱۰۶)

<p>وقتی کلید باز است هیچ جریانی از مدار نمی‌گذرد و خازن شارژ نمی‌شود.</p>	
<p>وقتی کلید بسته می‌شود جریان در مدار برقرار می‌شود و صفحات خازن باردار خواهد شد و خازن شارژ می‌شود.</p>	

شکل ۱۰۶

مادامی که خازن شارژ می‌شود ولتاژ خازن افزایش می‌یابد و جریان شارژ خازن کاهش می‌یابد تا ولتاژ خازن به ولتاژ باطری می‌رسد در این شرایط خازن شارژ کامل شده است و جریان شارژ آن صفر می‌شود. شکل ۱۰۷ این مطلب را به روشنی نشان می‌دهد.

<p>مدار باز بوده، جریان نمی‌گذرد</p>	
<p>خازن در حال شارژ</p>	
<p>خازن کاملاً شارژ شده و جریان نمی‌گذرد</p>	

شکل ۱۰۷

در شکل ۱۰۷ با وصل کلید شارژ خازن شروع می‌شود. مدت زمانی که طول می‌کشد تا ولتاژ خازن به  $\frac{63}{2}\%$  ولتاژ نهایی برسد را ثابت زمانی خازن می‌گویند و آن را با حرف  $\tau$  نشان می‌دهند. مقدار  $\tau$  از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\tau = R C$$

که در آن  $\tau$  ثابت زمانی خازن بر حسب [S]

R مقاومت الکتریکی بر حسب [ $\Omega$ ]


C ظرفیت خازن بر حسب [F] است.

در هر ثابت زمانی بعدی، خازن به اندازه  $\frac{63}{2}$  درصد از ولتاژ باقی‌مانده شارژ می‌شود. مدت زمانی که طول می‌کشد تا خازن شارژ کامل شود، از رابطه زیر

$$t = 5\tau \quad \text{قابل محاسبه است در این رابطه:}$$


$\tau$  ثابت زمانی خازن [s]

و  $t$  مدت زمان شارژ کامل است (شکل ۱۰۸).

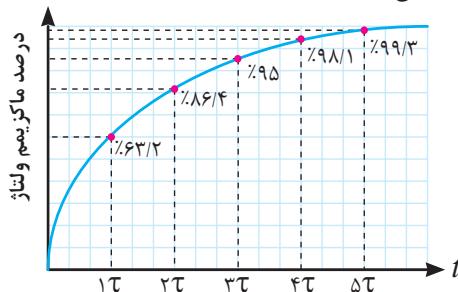


شکل ۱۰۸- منحنی شارژ خازن

مثال ۵: در مدار شکل ۱۰۹ ۱۰ پس از بستن کلید و با استفاده از منحنی شکل ۱۱۰ مطلوب است:

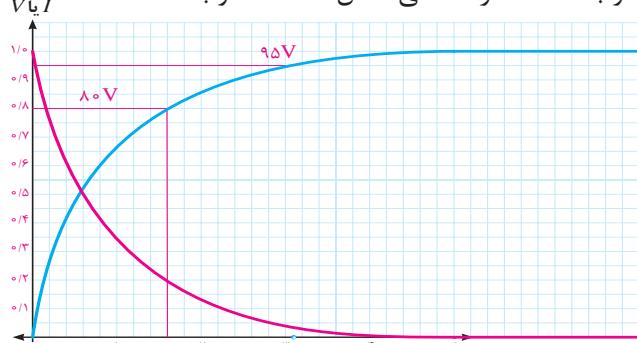

شکل ۱۱۰

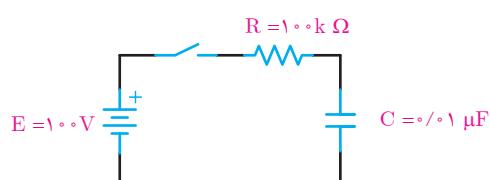

شکل ۱۰۹


الف) چه مدت طول می‌کشد تا ولتاژ دو سر خازن به ۸۰ ولت برسد؟

ب) بعد از ۳ میلی‌ثانیه، ولتاژ دو سر خازن چه مقدار می‌شود؟

حل :


$$\tau = R C \quad 100 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} = 1 \text{ ms}$$

در یک ثابت زمانی یا یک میلی ثانیه، خازن به اندازه  $63/2$  درصد ولتاژ کل - یعنی  $63/2$  ولت، شارژ می شود. اگر بخواهیم خازن  $80$  ولت شارژ شود، چنین عمل می کنیم: از روی محور عمودی که ولتاژ را نشان می دهد، مقدار  $80$  ولت را پیدا می کنیم و خطی موازی محور محور زمان (افقی) می کشیم تا منحنی شارژ را قطع کند. از آنجا نیز خطی موازی محور عمودی (ولتاژ) رسم می کنیم تا محور زمان را قطع کند. محل تقاطع محور زمان عدد  $1/6\tau$  را نشان می دهد؛ یعنی  $1/6$  میلی ثانیه طول می کشد تا خازن به مقدار  $80$  ولت شارژ شود. در  $3$  میلی ثانیه یا  $3$  ثابت زمانی، ولتاژ دو سر خازن به  $95$  ولت می رسد. چرا؟ با رسم خطوطی موازی محورهای مختصات، همان طور که قبل گفته شد - مقدار  $95$  ولت به دست می آید. با اتصال خازن شارژ شده به یک مقاومت، خازن انرژی ذخیره شده خود را در مقاومت به حرارت تبدیل می کند تا دشارژ شود پس از دشارژ کامل خازن ولتاژ صفر می شود. مدت زمانی که طول می کشد تا خازن دشارژ کامل شود نیز برابر  $5\tau$  است. در ثابت زمانی اول  $63/2$  درصد از شارژ کامل خازن از بین می رود و در ثابت زمانی های بعدی به ترتیب  $63/2$  درصد از شارژ باقی مانده تخلیه می شود. در انتهای  $5$  ثابت زمانی، خازن کاملاً تخلیه شده است شکل (۱۱۱).

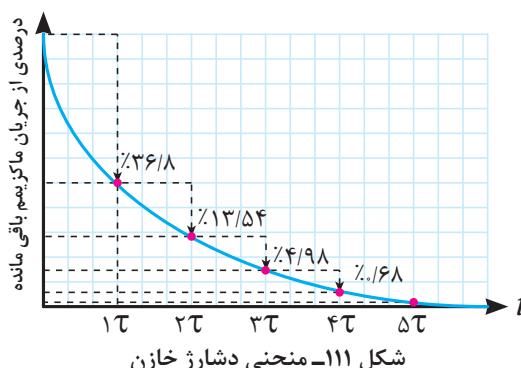

شکل ۱۱۱- منحنی دشارژ خازن

**مثال ۶:** مدار شکل زیر کلید مدت زیادی در وضعیت a قرار داشته است پس از تغییر حالت کلید به وضعیت b چه مدت طول می کشد تا خازن دشارژ کامل شود؟

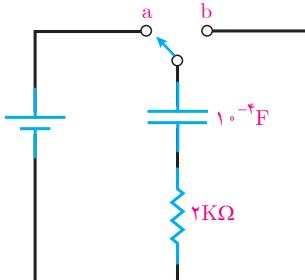

شکل ۱۱۲

حل:

مدت زمانی که طول می کشد تا خازن به طور کامل دشارژ شود از رابطه  $t=5\tau$  به دست می آید.

$$\tau = RC = 2 \times 10^3 \times 10^{-4} = 0.2\text{S}$$

$$t=5\tau = 5 \times 0.2 = 1\text{S}$$

## خازن در جریان متناوب

خازن در جریان متناوب علاوه بر مقاومت الکتریکی  $R$  مربوط به صفحات هادی به دلیل تغییرات ولتاژ ناشی از فرکانس «مقاومت خازنی» دارد. مقاومت خازنی<sup>۱</sup> با جاری شدن جریان در خازن مخالفت می‌کند. «مقاومت خازنی» را با  $X_C$  نشان می‌دهند و واحد آن اهم است و از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

در این رابطه :

$X_C$  مقاومت خازنی [ $\Omega$ ]

$f$  فرکانس [Hz]

$C$  ظرفیت خازن [F] است.

**مثال ۶:** یک خازن با ظرفیت  $100 \mu F$  در فرکانس  $50$  هرتز مفروض است مقاومت خازنی آن چند اهم است؟

حل : از رابطه (۱۳-۴) داریم:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} = 31.85 [\Omega]$$

## اتصال خازن‌ها

برای سادگی محاسبات از مقاومت الکتریکی  $R$  مربوط به صفحات هادی در مقایسه با مقاومت خازنی صرف نظر می‌شود و مدار الکتریکی معادل خازن مطابق شکل ۱۱۳ در نظر گرفته می‌شود.




شکل ۱۱۳

### الف) اتصال سری خازن‌ها

ظرفیت خازن معادل  $C_t$  چند خازن با اتصال سری شکل ۱۱۴ از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

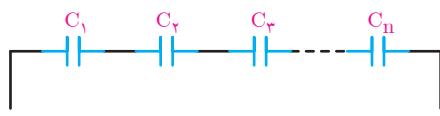

شکل ۱۱۴

مثال ۷: ظرفیت خازن معادل خازن‌های شکل ۱۱۵ را به دست آورید.

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{2+1}{60} = \frac{3}{60}$$

$$C_{eq} = \frac{60}{3} = 20 \mu F$$


$$C_1 = 30 \mu F \quad C_2 = 60 \mu F$$

حل:



شکل ۱۱۵

$$X_{C_{eq}} = X_{C_1} + X_{C_2} + \dots + X_{C_n}$$

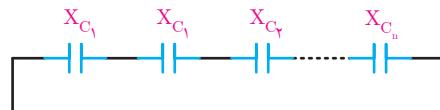


شکل ۱۱۶

مثال ۸: مقاومت خازنی معادل شکل ۱۱۷ را به دست آورید.

حل:

$$X_{C_{eq}} = X_{C_1} + X_{C_2} + X_{C_3}$$

$$X_{C_{eq}} = 3 + 2 + 1 = 6 \Omega$$

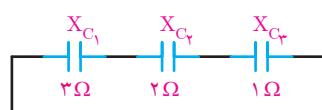

شکل ۱۱۷

مثال ۹: ظرفیت معادل مدار شکل ۱۱۸ را به دست آورید.


حل:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{12} = \frac{6+4+5}{60} = \frac{15}{60}$$

$$C_{eq} = \frac{15}{15} = 1 [\mu F]$$

$$C_1 = 10 \mu F \quad C_2 = 15 \mu F \quad C_3 = 12 \mu F$$

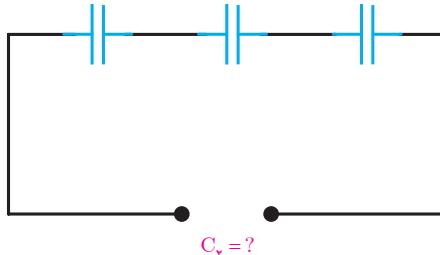


شکل ۱۱۸

### ب) اتصال موازی خازن‌ها

ظرفیت خازن معادل  $C_{eq}$  چند خازن با اتصال موازی شکل ۱۱۹ از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

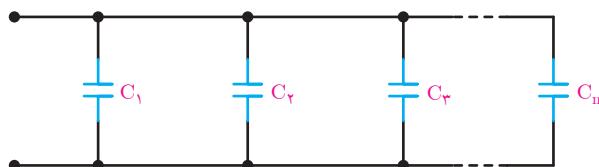

شکل ۱۱۹




مثال ۱۰: ظرفیت خازن معادل خازن‌های شکل ۱۲۰ را به دست آورید.

$$C_{eq} = C_1 + C_2$$

$$C_t = 100 + 50 = 150 \mu F$$


حل:

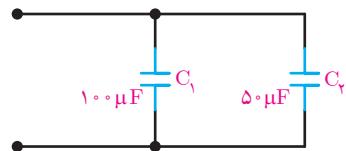

شکل ۱۲۰

مقاومت خازنی معادل  $X_{eq}$  خازن‌ها با اتصال موازی شکل ۱۲۱ از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\frac{1}{X_{eq}} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C_2}} + \frac{1}{X_{C_3}} + \dots + \frac{1}{X_{C_n}}$$

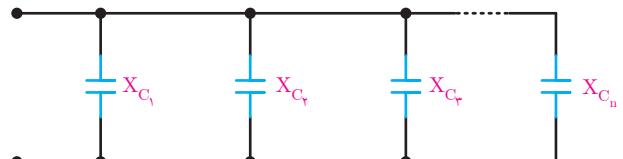

شکل ۱۲۱

$$\frac{1}{X_{eq}} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C_2}}$$


$$\frac{1}{X_{eq}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30}$$

$$\frac{1}{X_{eq}} = \frac{2}{30}$$

$$X_{eq} = \frac{30}{2} = 15 \Omega$$

مثال ۱۱: مقاومت خازنی معادل خازن‌های شکل ۱۲۲ را به دست آورید.


حل:

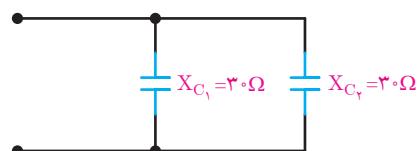

شکل ۱۲۲

## اتصال مختلط خازن‌ها

در اتصال مختلط خازن‌ها از روابط اتصال سری و موازی متناسب استفاده می‌کنیم.

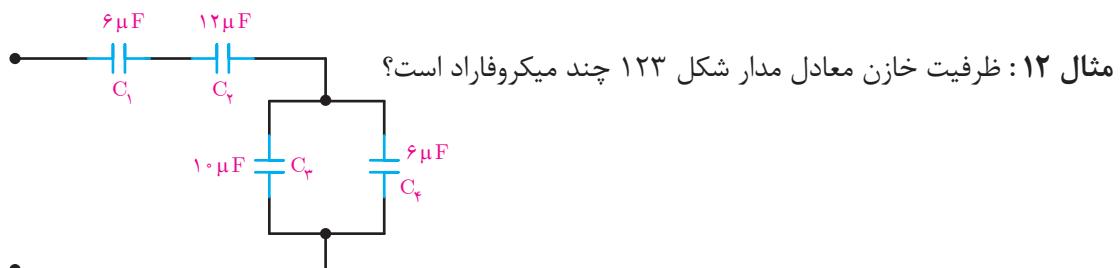


شکل ۱۲۳

حل :

در این مدار  $C_۲$  و  $C_۱$  سری است که روابط سری را درباره این دو عمل می‌کنیم.  $C_۴$  و  $C_۳$  نیز با هم موازی‌اند و روابط موازی را درباره آنها عمل می‌کنیم. در نهایت، مجموعه  $C_۱$  و  $C_۲$  با مجموعه  $C_۳$  و  $C_۴$  سری هستند و از قوانین سری پیروی می‌کنند. بنابراین، می‌توان نوشت:


$$\begin{aligned} C_{۱,۲} &= \frac{C_۱ C_۲}{C_۱ + C_۲} = \frac{6 \times 12}{6 + 12} = 4 \mu F \\ C_{۳,۴} &= C_۳ + C_۴ = 10 + 6 = 16 \mu F \\ C_۵ &= \frac{4 \times 16}{4 + 16} = \frac{16}{5} = 3.2 \mu F \end{aligned}$$

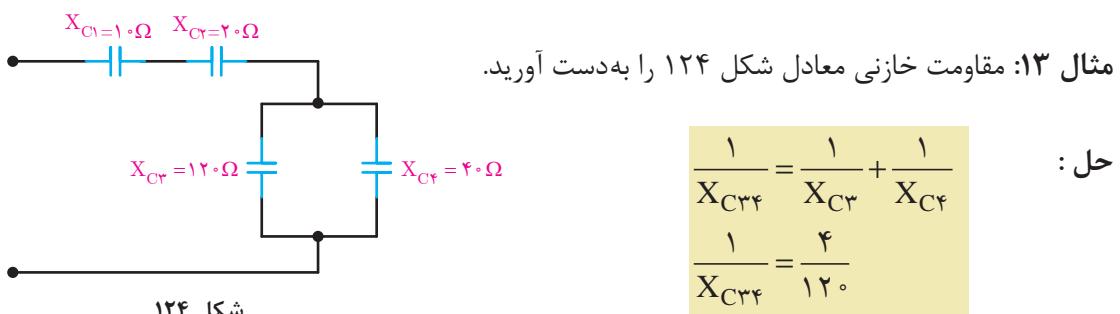

شکل ۱۲۴

حل :
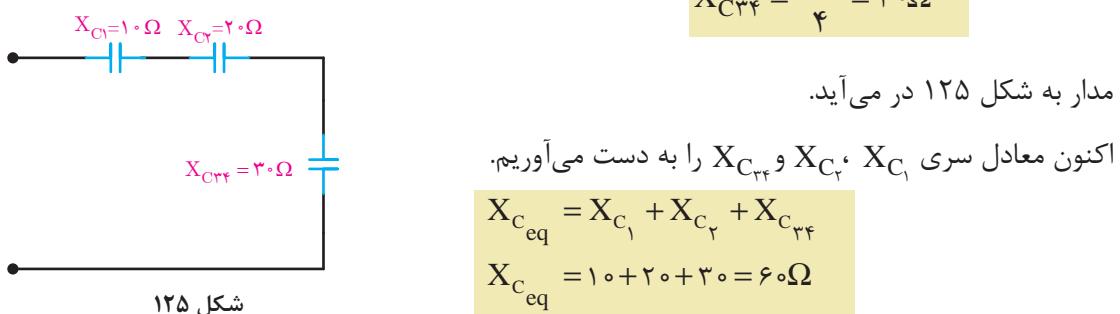
$$\begin{aligned} \frac{1}{X_{C34}} &= \frac{1}{X_{C3}} + \frac{1}{X_{C4}} \\ \frac{1}{X_{C34}} &= \frac{4}{120} \\ X_{C34} &= \frac{120}{4} = 30 \Omega \end{aligned}$$



## افزای خازن

خازن انرژی الکتریکی را به صورت میدان الکتریکی در خود ذخیره می‌سازد و ماکزیمم انرژی ذخیره شده در خازن از رابطه زیر به دست می‌آید :

$$W_C = \frac{1}{2} C V_m^2$$

ماکزیمم انرژی ذخیره شده در خازن ( $J$ )

ظرفیت خازن ( $F$ )

ماکزیمم ولتاژ خازن ( $V_m$ ) است.


**مثال ۱۴:** به یک خازن با ظرفیت  $50 \mu F$  میکروفاراد ولتاژ متناوب سینوسی به معادله زمانی  $v(t) = 100 \sin(100\pi t)$  وصل شده است. ماکزیمم انرژی ذخیره شده در خازن چند ژول است؟

حل :

$$W_C = \frac{1}{2} C V_m^2$$

$$W_C = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-6} \times (100)^2 = 0.25 (j)$$

## منحنی جریان و ولتاژ خازن در جریان متناوب

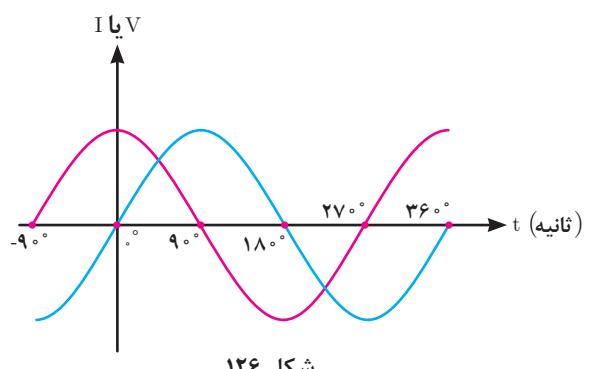

شکل ۱۲۶

جریان خازن از ولتاژ دو سر آن  $90^\circ$  جلوتر است لذا خازن را یک عنصر «پیش فاز» می‌شناسند. منحنی ولتاژ و جریان خازن در اتصال به منبع متناوب سینوسی در شکل ۱۲۶ نشان داده شده است که در آن  $\theta_i = 90^\circ$  و  $\theta_v = 0^\circ$  می‌باشد.

با توجه به شکل ۱۲۶ معادلات زمانی ولتاژ و جریان به صورت زیر خواهد شد.

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + 0^\circ)$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + 90^\circ)$$


و زاویه اختلاف فاز  $\phi$  برابر خواهد شد.

$$\phi = \theta_v - \theta_i$$

$$\phi = 0^\circ - (90^\circ) = -90^\circ$$

مثال ۱۵: در مدار شکل ۱۲۷ مطلوب است:

$$v(t) = 5 \sin(100\pi t)$$

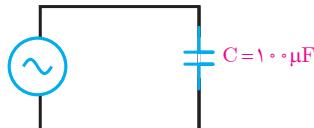

شکل ۱۲۷

الف) مقاومت خازنی

ب) جریان خازن

ج) معادله زمانی جریان خازن

حل:

الف) از رابطه زیر داریم:

$$X_C = \frac{1}{100 \times 10^{-6} \times 1000} = 10 \Omega$$

ب) از قانون اهم داریم:

ولتاژ  
مقاومت = جریان

$$I_m = \frac{V_m}{X_C} = \frac{5}{10} = 0.5 \text{ A}$$

$$I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{0.5}{\sqrt{2}} = 0.354 \text{ A}$$

$$i(t) = 0.5 \sin(100\pi t + 90^\circ)$$

جریان خازن از ولتاژ دو سر آن ۹۰ درجه جلوتر است لذا داریم:

## توان الکتریکی خازن

توان الکتریکی خازن صرف ذخیره‌سازی انرژی الکتریکی می‌شود. مقدار انرژی ذخیره‌شده در واحد زمان در خازن را «توان الکتریکی خازن» گویند. توان الکتریکی خازن قادر به تبدیل کردن انرژی الکتریکی نیست لذا آن را توان «غیر مؤثر» یا «توان راکتیو» نیز می‌گویند و با حرف  $C$  نشان می‌دهند و واحد آن «ولت آمپر راکتیو VAR» است. توان الکتریکی خازن از رابطه زیر به دست می‌آید و آن را با علامت منفی نشانه‌گذاری می‌کنند.

$$Q_C = -X_C I_C$$

که در این رابطه:

توان الکتریکی خازن  $[VAR]$

مقادیر خازنی  $[Ω]$

جریان خازنی  $[A]$  است.

مثال ۱۶: یک مقاومت خازنی ۲ اهم با جریان مؤثر ۴ آمپر مفروض است. توان الکتریکی خازن

$$Q_C = -X_C I_C$$

چقدر است؟


$$Q = -2 \times 4 = -8 (VAR)$$

حل:

پرسش




- ۱- خازن را تعریف کنید و عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن را نام ببرید.
- ۲- ثابت زمانی خازن را تعریف کنید؟ چه مدت طول می‌کشد تا خازن در مدار پایدار شود؟
- ۳- مقاومت خازنی را تعریف کنید؟ به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۴- توان الکتریکی خازن را تعریف کنید؟ چرا آن را توان راکتیو می‌نامند؟
- ۵- چرا خازن را یک عنصر پیش‌فاز تعریف می‌کنند؟ منحنی سینوسی جریان و ولتاژ خازن رارسم کنید.
- ۶- در شکل زیر با قرار دادن عایق بین صفحات خازن نور لامپ چه تغییری می‌کند؟ چرا؟

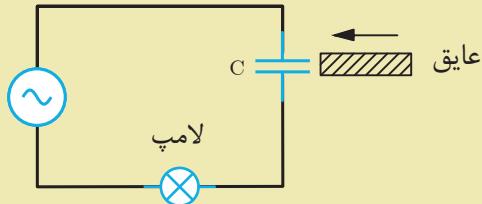

تمرین



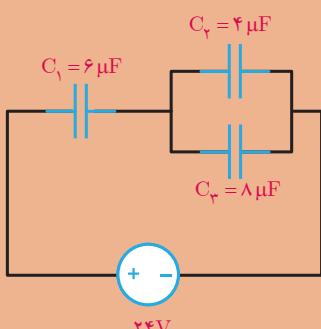- ۱- مساحت صفحات یک خازن  $10\text{ cm}^2$  و فاصله صفحات آن  $4\text{ mm}$  می‌باشد. در هر حالت زیر ظرفیت خازن را حساب کنید.
  - الف) عایق بین صفحات هوا باشد.
  - ب) عایق بین صفحات از نوع میکا باشد.
- ۲- خازنی به ظرفیت  $50\text{ }\mu\text{F}$  را به یک باتری  $12\text{ V}$  متصل می‌کنیم بار الکتریکی ذخیره شده در آن چند کولن است؟




- ۳- در شکل زیر مطلوب است:
  - الف) ظرفیت معادل ( $C_{eq}$ ) چند میکروفاراد است؟
  - ب) بار الکتریکی و ولتاژ هر خازن

۴- در شکل صفحه بعد مطلوب است:

الف) محاسبه  $C_{eq}$

ب) محاسبه  $X_{eq}$

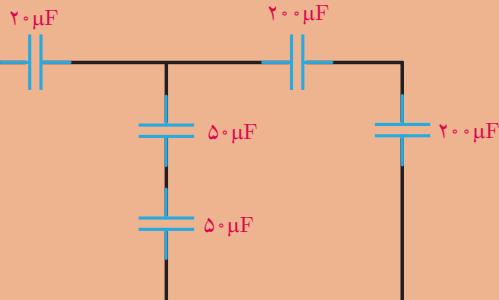ج) اگر  $\omega = 50\text{ rad/s}$  باشد در این حالت  $C_{eq}$  و  $X_{eq}$  را حساب کنید.




$$\omega = 1000 \text{ Rad/S}$$


۵- در شکل زیر پس از بستن کلید چه مدت طول می‌کشد تا خازن به حالت پایدار برسد؟ در این حالت ولتاژ خازن چقدر است؟



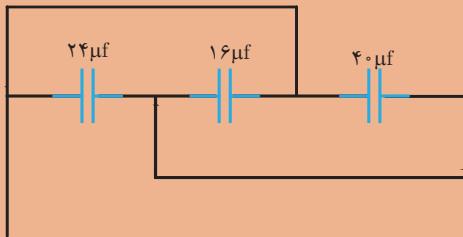۶- ظرفیت معادل در شکل‌های زیر را به دست آورید.



(الف)

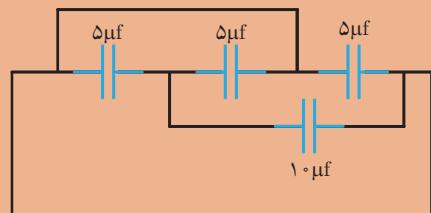

(ب)

۷- ظرفیت خازنی با حداکثر ولتاژ ۱۰۰ ولت و ماکزیمم انرژی ذخیره شده  $\frac{1}{2} \times ۱۰۰ \times ۱۰۰ \times C$  چند میکروفاراد است؟

۸- معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک خازن به ترتیب  $v(t) = 100 \sin(1000t + 0^\circ)$  و  $i(t) = 5 \sin(1000t + 90^\circ)$  است مطلوب است:

الف) مقاومت خازنی

ب) ظرفیت خازن

۹- خازنی با توان الکتریکی ۱۰۰ - ولت آمپر راکتیو و ظرفیت ۵۰ میکروفاراد مفروض است:

الف) مقاومت خازنی در سرعت زاویه‌ای  $500$  رادیان بر ثانیه چند اهم است؟

ب) جریان موثر خازن چند آمپر است؟






در این فصل مطالب زیر را فرا خواهید گرفت:

- ۱- توان در جریان متناوب
- ۲- اندازه‌گیری جریان
- ۳- اندازه‌گیری ولتاژ
- ۴- اندازه‌گیری مقاومت
- ۵- اندازه‌گیری انرژی الکتریکی

## واحد یادگیری ۱۱

### توان در جریان متناوب

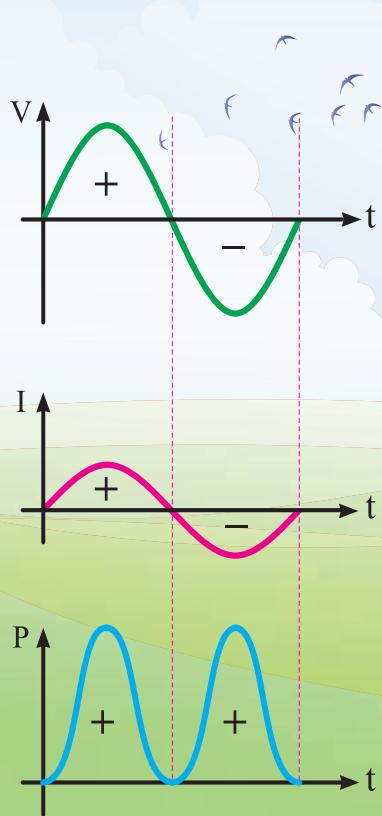

$$P = V \times I$$

## توان مؤثر و غیر مؤثر در جریان متناوب

توان مؤثر توانی است که انرژی الکتریکی را تبدیل می‌کند و واحد آن وات است و در مدارهای جریان متناوب از رابطه روبه‌رو به دست می‌آید.

$$P = V_e I_e \cos \varphi$$

توان غیر مؤثر توانی است که انرژی الکتریکی را ذخیره می‌کند و واحد آن ولت آمپر راکتیو است و در مدارهای جریان متناوب از رابطه روبه‌رو به دست می‌آید.

$$Q = V_e I_e \sin \varphi$$

در مدارهای پس فاز، زاویه اختلاف فاز  $\varphi$  مقداری مثبت است لذا علامت  $Q$  مثبت خواهد شد اما در مدارهای پیش فاز، زاویه اختلاف فاز  $\varphi$  مقداری منفی است لذا علامت  $Q$  منفی خواهد شد.

در این روابط:

$P$  توان مؤثر [w]

$Q$  توان غیر مؤثر [VAR]

$V_e$  ولتاژ مؤثر [V]

$I_e$  جریان مؤثر [A]

$\varphi$  زاویه اختلاف فاز جریان با ولتاژ (درجه) یا (رادیان) است.

**مثال ۱:** معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به صورت زیر است :

$$v(t) = 22\sqrt{2} \sin(50\pi t + 0^\circ)$$

$$i(t) = 1\sqrt{2} \sin(50\pi t + 6^\circ)$$

مطلوب است:

(الف) مقدار ولتاژ و جریان مؤثر

(ب) زاویه اختلاف فاز و نوع مدار

(ج) توان مؤثر

(د) توان غیر مؤثر

حل:

(الف)

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{22\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 22\text{[V]}$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{1\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 1\text{[A]}$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_i \quad (ب)$$

$$\varphi = 0^\circ - 6^\circ = -6^\circ$$

$$P = V_e I_e \cos \varphi \quad (ج)$$

$$P = 220 \times 10 \times \cos 60^\circ = 110 \text{ [W]}$$


۵) زاویه  $\varphi$  مقداری منفی دارد یعنی مدار پیش فاز است. پیش فاز یعنی جریان مدار از ولتاژ مدار به اندازه  $60^\circ$  درجه جلوتر است.

از رابطه  $Q$  داریم:

$$Q = V_e I_e \sin \varphi$$

$$Q = 220 \times 10 \sin(-60^\circ) = -110\sqrt{3} \text{ [VAR]}$$

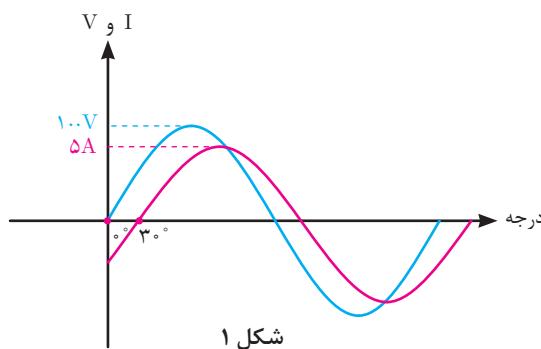**مثال ۲:** منحنی ولتاژ جریان یک مدار الکتریکی در شکل زیر داده شده است:



مطلوب است :

الف) مقدار ولتاژ و جریان مؤثر

ب) زاویه اختلاف فاز و نوع مدار

ج) توان مؤثر

د) توان غیرمؤثر

حل :

$$V_m = 110 \text{ [V]}$$

$$I_m = 5 \text{ [A]}$$

$$\theta_V = 0^\circ$$

$$\theta_i = -30^\circ$$

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{110}{\sqrt{2}} = 50\sqrt{2}$$

$$I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{5}{\sqrt{2}} = 2.5\sqrt{2} \text{ [A]}$$

$$\varphi = \theta_V - \theta_i$$

$$\varphi = 0^\circ - (-30^\circ) = +30^\circ$$

الف) با توجه به شکل ۱

(ب)

زاویه  $\varphi$  مقداری مثبت دارد یعنی مدار پس فاز است. پس فاز یعنی جریان مدار از ولتاژ مدار به اندازه  $30^\circ$  درجه عقبتر است.


$$P = V_e I_e \cos \varphi \quad (ج)$$

$$P = 50\sqrt{2} \times 2 / 5\sqrt{2} \times \cos(+30^\circ) = 125\sqrt{3} [W]$$

$$Q = V_e I_e \sin \varphi \quad (د)$$


$$Q = 50\sqrt{2} \times 2 / 5\sqrt{2} \times \sin(+30^\circ) = 125 [VAR]$$

## بردار توان‌های مؤثر و غیرمؤثر

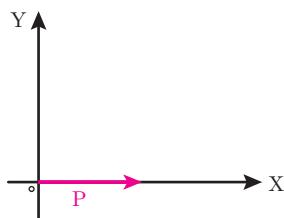


شکل ۲- بردار توان مؤثر

بردار توان مؤثر، یک بردار افقی و مثبت است. طول آن برابر مقدار توان مؤثر می‌باشد. (شکل ۲)

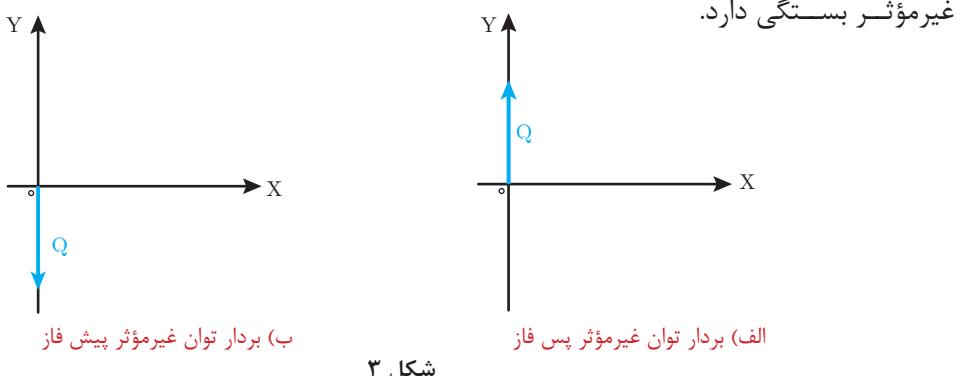

شکل ۳


**مثال ۳ :** یک مدار الکتریکی دارای توان مؤثر  $300 W$  و توان غیرمؤثر پس فاز  $+400 VAR$  می‌باشد بردارهای  $P$  و  $Q$  آن را رسم کنید.

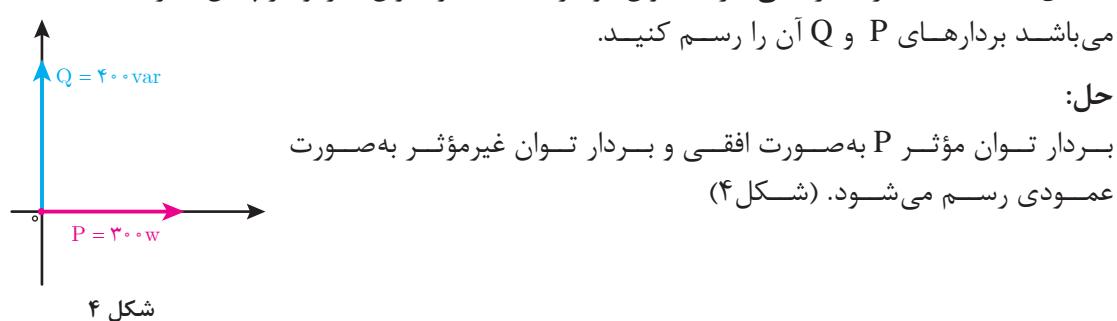

شکل ۴
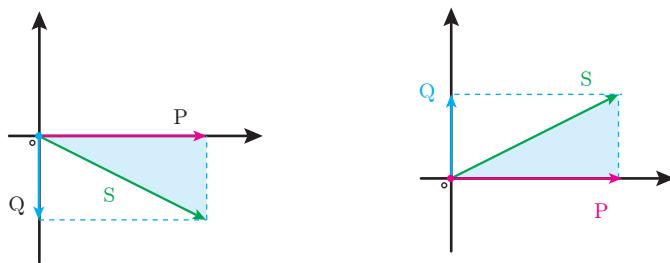
## توان ظاهري

توان ظاهري از برايند توان مؤثر و توان غيرمؤثر به دست مى آيد. توان ظاهري را با  $S$  نشان مى دهند و واحد آن ولت آمپر [VA] است (شکل ۵).



ب) توان ظاهري مدار پيش فاز

الف) توان ظاهري مدار پس فاز

شکل ۵


و مقدار آن از رابطه زير به دست مى آيد.

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كه در اين رابطه :  
 $S$  توان ظاهري [VA]  
 $P$  توان مؤثر [W]  
 $Q$  توان غيرمؤثر [VAR] است.

**مثال ۴ :** يك مدار الکتریکی دارای زاويه اختلاف فاز  $\varphi = -37^\circ$  و توان مؤثر  $W = 80$  و توان غيرمؤثر  $VAR = 60$  می باشد. بردارهای توان را رسم کنید و مقدار توان ظاهري را محاسبه نمایيد.

حل: زاويه اختلاف فاز منفی است پس توان غيرمؤثر منفی می باشد. (شکل ۶)

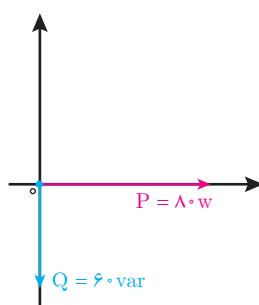


شکل ۶

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$S = \sqrt{80^2 + (-60)^2} = 100 [VA]$$
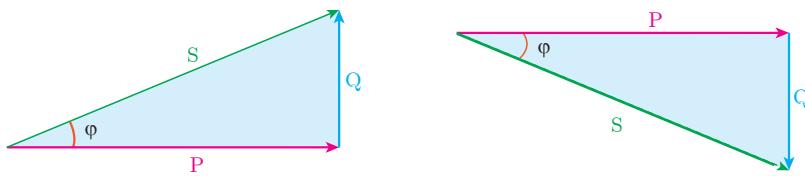
## مثلث توان

مثلث توان، مثلث قائم الزاویه‌ای است که توان مؤثر و غیرمؤثر اضلاع قائم و توان ظاهری و تر آن می‌باشد. بردارهای  $P$  و  $Q$  می‌توانند تشکیل یک مثلث دهند. زاویه بین  $P$  و  $Q$  همان  $\varphi$  است. (شکل ۷)



ب) مثلث توان مدار پس فاز

الف) مثلث توان مدار پیش فاز

شکل ۷

مثلث توان دارای نسبت‌های مثلثاتی زیر است:

$$\begin{aligned}\cos \varphi &= \frac{P}{S} \\ \sin \varphi &= \frac{Q}{S} \\ \operatorname{tg} \varphi &= \frac{Q}{P}\end{aligned}$$

که در این رابطه:

$\cos \varphi$  ضریب توان مؤثر

$\sin \varphi$  ضریب توان غیرمؤثر

$\operatorname{tg} \varphi$  ضریب کیفیت می‌باشد.

**مثال ۵:** یک مدار الکتریکی دارای توان مؤثر  $W = 120$  و توان غیرمؤثر  $VAR = 160$  می‌باشد  
مطلوب است :

ج) ضریب توان مؤثر

ب) توان ظاهری

الف) رسم مثلث توان

حل:

الف) توان غیرمؤثر مثبت است یعنی مدار پس فاز می‌باشد.

ب) توان ظاهری از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\begin{aligned}S &= \sqrt{P^2 + Q^2} \\ S &= \sqrt{120^2 + 160^2} = 200 [\text{VA}]\end{aligned}$$

شکل ۸

ج) ضریب توان مؤثر از رابطه زیر به دست می‌آید.

$$\cos \varphi = \frac{P}{S} = \frac{12}{20} = 0.6$$

توان ظاهری را می‌توان از حاصل ضرب ولتاژ مؤثر در جریان مؤثر نیز محاسبه کرد.

$$S = V_e I_e$$

که در این رابطه:

[VA] توان ظاهری S

[V] ولتاژ مؤثر V<sub>e</sub>

[A] جریان مؤثر I<sub>e</sub> می‌باشد.

**مثال ۶:** ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به ترتیب ۲۰۰ V و ۱۰ A است توان ظاهری آن چند

$$S = V_e I_e$$

$$S = 200 \times 10 = 2000 [VA]$$

ولت آمپر می‌باشد؟

حل:

پرسش



۱- انواع توان در جریان متناوب را نام ببرید.

۲- توان مؤثر را تعریف کنید.

۳- توان غیرمؤثر را تعریف کنید و انواع آن را نام ببرید.

۴- توان ظاهری را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.

۵- مثلث توان را تعریف کنید و انواع آن را رسم نمایید.

تمرین



۱- معادلات زمانی ولتاژ و جریان یک مدار الکتریکی به ترتیب :

$$V(t) = 20\sqrt{2} \sin(314t + 0^\circ)$$

$$i(t) = 10\sqrt{2} \sin(314t + 37^\circ)$$

می‌باشد. مطلوب است:

(الف) توان مؤثر

(ب) توان غیرمؤثر

(ج) توان ظاهری

۲- یک مصرف کننده الکتریکی با توان ۸۰ W و ۱۰۰ VA پس فاز مفروض است. مطلوب است:


(الف) رسم مثلث توان

(ب) ضریب توان

(ج) توان غیرمؤثر

## واحد یادگیری ۱۲

اندازه‌گیری جریان، ولتاژ و مقاومت اهمی

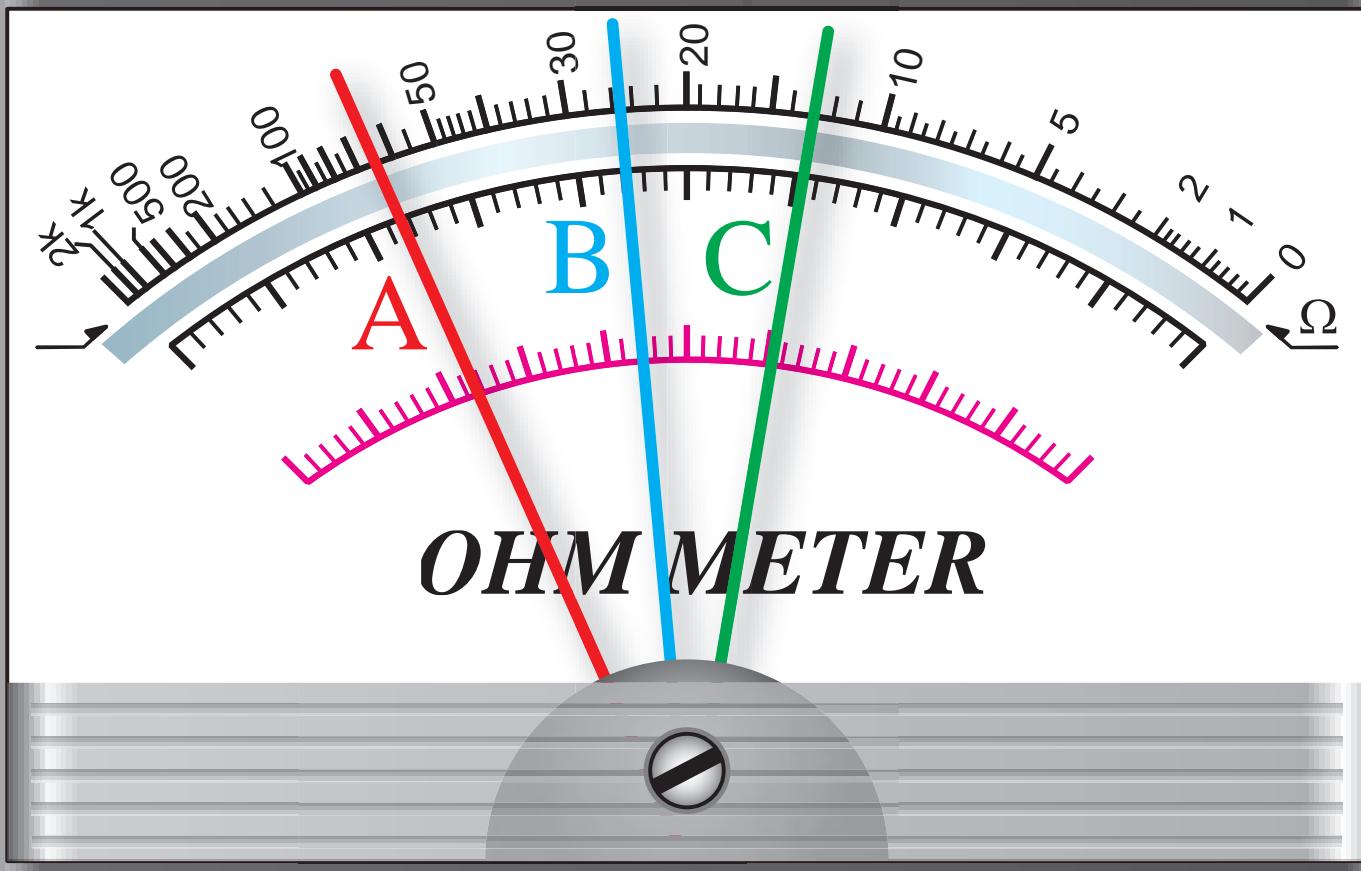

## آمپر متر

آمپر متر دستگاهی است که جریان الکتریکی را اندازه می‌گیرد. برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی مستقیم از آمپر متر DC و برای اندازه‌گیری جریان الکتریکی متناوب از آمپر متر AC استفاده می‌شود.




شکل ۹

آمپر متر در مدارهای الکتریکی با علامت اختصاری شکل ۹ نشان داده می‌شود.



شکل ۱۰

آمپر متر در مدار الکتریکی به صورت سری قرار می‌گیرد تا جریان مصرف‌کننده با جریان عبوری از آمپر متر برابر باشد. نحوه قرار گرفتن آمپر متر در یک مدار الکتریکی ساده در شکل ۱۰ و مدار الکتریکی معادل آن در شکل ۱۱ نشان داده شده است.

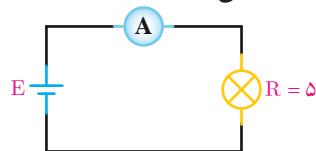

شکل ۱۱

## اندازه‌گیری جریان DC

برای خواندن مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد باید به طریق زیر عمل کرد:  
الف) حدود اندازه‌گیری یا ضریب کلید رنج (مثلاً در شکل ۱۰ ۱۰۰ mA می‌باشد) را به ماکزیمم عدد روی صفحه مدرج (مثلاً در شکل ۱۰ یکی از تقسیمات ۱۰ می‌باشد) تقسیم می‌کنیم. عدد به دست آمده را ضریب ثابت صفحه نامیده و آن را با حرف C نشان می‌دهیم؛ با توجه به شکل ۱۰ داریم:

$$C = \frac{\text{ضریب کلید رنج}}{\text{آخرین عدد روی صفحه}} = \frac{100}{10} = 10 \text{ mA}$$

ب) مقدار انحراف عقربه را در ضریب ثابت صفحه ضرب می‌کنیم. در شکل ۱۰ عقربه به اندازه ۱/۶ قسمت از تقسیمات منحرف شده است، لذا مقدار جریانی که عقربه نشان می‌دهد برابر است با:

عدد عقربه  $\times$  مقدار جریانی که آمپر متر نشان می‌دهد.

$$C = 10 \times 1/6 = 16 \text{ mA}$$


**مثال ۱:** بیشترین عدد درج شده روی یک میلی آمپر متر  $60$  می باشد (صفحه مدرج به  $60$  قسمت تقسیم شده است) اگر حدود اندازه گیری (ضریب کلید رنج)  $30.0\text{mA}$  روی عدد  $30$  بوده و عقربه آمپر متر به اندازه  $42/5$  قسمت منحرف شده باشد، آمپر متر مقدار جریان را نشان می دهد زیرا :

$$C = \frac{30.0\text{mA}}{60} = 0.5\text{mA}$$

مقدار جریانی که میلی آمپر متر اندازه می گیرد برابر است با :

$$I = 42/5 \times C = 42/5 \times 0.5\text{mA} = 21.2/5\text{mA}$$

**مثال ۲ :** در شکل ۱۲ میلی آمپر متر  $182/5$  میلی آمپر را نشان می دهد.

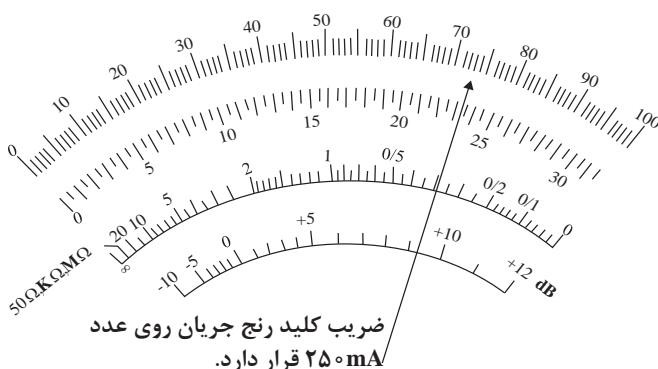


شکل ۱۲

$$C = \frac{25.0}{100} = 0.25\text{mA}$$

$$0.25 \times 73 = 18.2/5\text{mA}$$

مقدار جریانی که آمپر متر نشان می دهد.

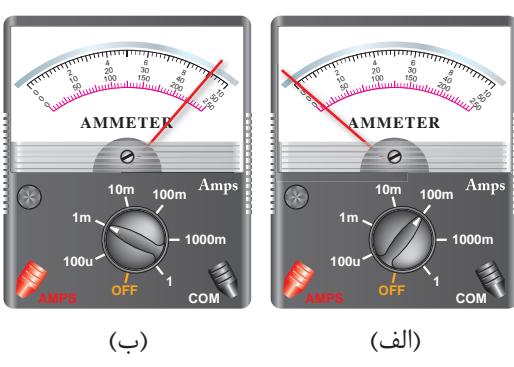

شکل ۱۳

برای دقیق تر خواندن جریانی که آمپر متر نشان می دهد باید حدود اندازه گیری (ضریب کلید رنج) را طوری انتخاب کنیم که انحراف عقربه بیشترین مقدار را داشته باشد.  
شکل ۱۳ جریان  $0.92$  میلی آمپر را در محدوده اندازه گیری  $1\text{mA}$  و  $100\text{mA}$  نشان می دهد. همان طور که از شکل نیز پیداست اندازه گیری جریان  $0.92\text{mA}$  در رنج  $1\text{mA}$  دقیق تر است.

آمپرمهای DC و میلی آمپرمهای DC به صورت های آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از مولتی متر (اهم متر- ولت متر - آمپر متر) ساخته می شوند. شکل ۱۴ چند نمونه از آمپرمهای DC و میلی آمپرمهای آزمایشگاهی را نشان می دهد.



شکل ۱۴



شکل ۱۵

مولتی متر یک دستگاه پر کاربرد در برق و الکترونیک است. نوعی از مولتی متر وجود دارد که به آومتر دیجیتالی موسوم است. این نوع مولتی متر نیز دارای رنج جریان DC است و مقدار اندازه گیری شده را به صورت رقمی روی صفحه نمایش نشان می دهد. در شکل ۱۵ یک نمونه از این مولتی مترها را مشاهده می کنید.

**اندازه گیری جریان AC :** برای اندازه گیری جریان AC حتماً باید از آمپرمهای AC استفاده کرد. پس با آمپرمهایی که فقط دارای رنج DC می باشند نمی توان جریان AC را اندازه گرفت. بعضی دیگر از آمپرمهای توانایی اندازه گیری جریان های AC و DC را تواناً دارا هستند که با کلید انتخاب (DC و AC) می توان در هر لحظه جریان مورد نظر را اندازه گرفت. آمپرمهای AC بیشتر به صورت تابلویی ساخته می شوند. شکل ۱۶ دو نمونه از آمپرمهای AC تابلویی را نشان می دهد.



شکل ۱۶

شکل ۱۷ یک مولتی متر دیجیتالی آزمایشگاهی را نشان می دهد که دارای رنج جریان متناسب (AC) و مستقیم (DC) می باشد.



شکل ۱۷

مولتی مترهای عقربه ای معمولاً فاقد رنج اندازه گیری جریان AC هستند. اما کلیه مولتی مترهای دیجیتالی رنج اندازه گیری جریان AC را دارا می باشند. برای اندازه گیری جریان AC توسط آومتر دیجیتالی، کافی است که ترمینال های مخصوص

جريان را با مدار سری نموده و کلید AC آن را فعال کنیم تا روی صفحه نمایش مولتی متر علامت AC ظاهر گردد. در این صورت مقدار جریان AC به صورت رقمی روی صفحه نمایش نوشته می‌شود.


علاوه بر آمپر مترهای آزمایشگاهی و تابلویی و مولتی مترها، نوع دیگری از آمپر مترهای AC وجود دارند که به آمپر متر «انبری» معروف‌اند. برای اندازه‌گیری جریان کافی است سیم حامل جریان AC را وسط هسته این مولتی متر که با اهرمی باز می‌شود قرار دهیم تا مقدار جریان را نشان دهد. توجه داشته باشید که در این حالت فقط یک رشته سیم باید از هسته عبور داده شود. امروزه آمپر مترهای انبری را به صورت مولتی متر (ترکیبی) می‌سازند. شکل ۱۸ دو نمونه آمپر متر انبری عقربه‌ای و دیجیتالی را نشان می‌دهد.



شکل ۱۸-آمپر متر انبری

## ولت متر

ولت متر دستگاهی است که اختلاف پتانسیل یا ولتاژ الکتریکی را اندازه می‌گیرد. برای اندازه‌گیری ولتاژ الکتریکی مستقیم از ولت متر DC و برای اندازه‌گیری ولتاژ الکتریکی متناوب از ولت متر AC استفاده می‌شود.

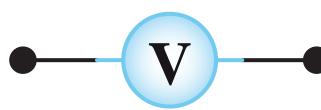


شکل ۱۹

ولت متر در مدار الکتریکی با علامت اختصاری شکل ۱۹ نشان داده می‌شود.

ولت متر در مدار الکتریکی به صورت موازی قرار می‌گیرد تا ولتاژ مصرف‌کننده با ولتاژ ولت متر یکی باشد. نحوه قرار گرفتن ولت متر در یک مدار الکتریکی ساده در شکل ۲۰ و مدار الکتریکی معادل آن در شکل ۲۱ نشان داده شده است.



شکل ۲۰

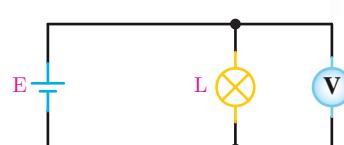

شکل ۲۱

## اندازه‌گیری ولتاژ DC

برای خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد، همانند خواندن آمپر‌متر، ابتدا ضریب ثابت سنجش را به دست آورده و آنگاه این عدد را در مقدار انحراف عقربه برحسب تقسیمات ضرب می‌کنیم.



شکل ۲۲

**مثال ۳:** اگر ضریب کلید رنج شکل ۲۲ روی عدد  $50^{\circ}$  ولت باشد مقدار ولتاژ اندازه‌گیری شده چقدر است؟

$$C = \frac{50^{\circ}}{25^{\circ}} = 2$$

مقداری که ولت‌متر نشان می‌دهد برابر است با: عدد خوانده شده  $\times$  تعداد تقسیماتی که عقربه منحرف شده است.

$$22^{\circ} \times 2 = 44^{\circ} [V]$$

بنابراین داریم :

**مثال ۴:** در شکل ۲۳ ولت‌متر ولتاژی به اندازه  $38^{\circ}$  ولت را نشان می‌دهد، زیرا:

$$C = \frac{38^{\circ}}{5^{\circ}} = 10$$



شکل ۲۳

مقدار ولتاژ برابر است با :  
تعداد خانه‌های منحرف شده  $\times$

$$10 \times 38 = 380$$


برای دقیق‌تر خواندن مقدار ولتاژی که ولت‌متر نشان می‌دهد باید حدود اندازه‌گیری (ضریب کلید رنج) را طوری انتخاب نماییم که انحراف عقره بیشترین مقدار را داشته باشد. ولت‌مترهای DC به صورت‌های آزمایشگاهی، تابلویی و یا به صورت قسمتی از مولتی‌متر ساخته می‌شوند. شکل ۲۴ یک نمونه از میلی ولت‌متر آزمایشگاهی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶- یک نمونه ولت‌متر تابلویی AC را نشان می‌دهد.



شکل ۲۵

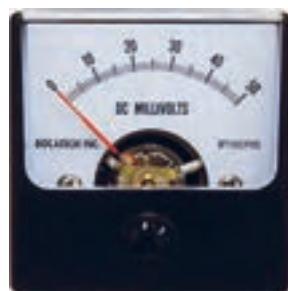

شکل ۲۴

شکل ۲۵ یک نمونه ولت‌متر DC تابلویی را نشان می‌دهد. مولتی‌مترهای دیجیتالی نیز قادر به اندازه‌گیری ولتاژ DC هستند. یک نمونه دیگر از این مولتی‌مترها در شکل ۲۶ نشان داده شده است.

## اندازه‌گیری ولتاژ AC

برای اندازه‌گیری ولتاژ AC از ولت‌متر AC استفاده می‌شود. اکثر ولت‌مترهای آزمایشگاهی هر دو ولتاژ AC و DC را اندازه می‌گیرند (شکل ۲۷). به همین منظور بر روی ولت‌مترها کلید انتخاب DC وجود داشته و یا سلکتور حدود اندازه‌گیری AC با DC تفاوت دارد.

همه مولتی‌مترها، اعم از عقره‌ای و دیجیتالی، قادر به اندازه‌گیری ولتاژ AC می‌باشند. نحوه قرائت ولتاژ AC روی ولت‌مترهای AC همانند ولت‌مترهای DC است، و در مورد ولت‌مترهای دیجیتالی، مقدار ولتاژ به صورت رقم روی صفحه نمایش (Display) نوشته می‌شود. لازم به یادآوری است که ولت‌مترهای عقره‌ای و یا مولتی‌مترهای معمولی به هیچ عنوان قادر به اندازه‌گیری ولتاژهای AC کم (کمتر از یک ولت) به صورت دقیق نیستند ولی مولتی‌مترها و با ولت‌مترهای



شکل ۲۷



شکل ۲۸


دیجیتالی، ولتاژهای AC خیلی کم (حدود یک میلیولت) را با دقت کافی اندازه‌گیری می‌کنند. برای اندازه‌گیری ولتاژهای زیاد AC و یا DC ۱۰۰۰ ولت به بالا) از پرابهای مخصوص ولتاژ زیاد استفاده می‌شود. این پرابها دارای مقاومت بسیار بزرگ بوده و با ولتمتر سری می‌شوند تا قسمت اعظم ولتاژ مورد اندازه‌گیری در آنها افت کند. شکل ۲۸ نمونه‌ای از این نوع پراب را که در آن مقاومت ۱۰ مگا اهم جهت اندازه‌گیری ولتاژ زیاد، با ولتمتر سری شده است نشان می‌دهد.

### اهم متر



شکل ۲۹

اهم متر دستگاهی است که مقاومت الکتریکی را اندازه می‌گیرد. اهم متر در مدار الکتریکی به صورت موازی قرار می‌گیرد. نحوه اندازه‌گیری یک مقاومت الکتریکی توسط اهم متر آزمایشگاهی در شکل ۲۹ نشان داده شده است. تمامی آوومترهای دیجیتالی و عقربه‌ای مجهز به اهم متر هستند. امروزه اهم مترها دیگر به صورت یک دستگاه مستقل ساخته نمی‌شوند. درجه‌بندی اهم متر عکس درجه‌بندی ولت متر و آمپرمتر است؛ یعنی صفر آن در سمت راست صفحه مدرج قرار دارد، ضمناً درجه‌بندی آن خطی نیست.

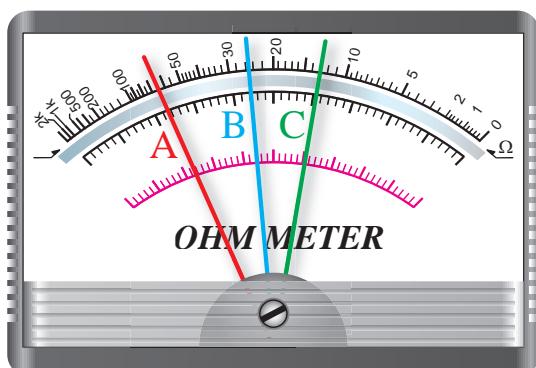

شکل ۳۰

برای خواندن مقدار مقاومت اهمی از روی اهم متر کافی است که مقدار خوانده شده روی صفحه مدرج را در ضریب کلید رنج اهم متر ضرب کنیم. به عنوان مثال در شکل ۳۰ عقربه‌های C و B و A مقادیر زیر را نشان می‌دهند.

$$(A) 67 / 5 \times 1 = 67 \Omega$$

$$(B) 24 / 75 \times 1 = 247 / 5 \Omega$$

$$(C) 13 \times 1 = 13 \Omega$$



شکل ۳۱

همان طور که در شکل ۳۱ نیز می بینید درجه بندی اهم متر از سمت راست به تدریج فشرده می شود. به عنوان مثال مقاومت های  $2\Omega$  و  $3\Omega$  و  $10\Omega$  و  $15\Omega$  حدود  $50\Omega$  تا آخرین حد به راحتی قابل خواندن هستند، اما از حدود  $50\Omega$  تا آخرین حد تقسیمات، درجه بندی بسیار فشرده می شود که در این حالت مقاومت های زیاد (مثلاً  $10\Omega$  به بالا) به طور دقیق قبل خواندن نیست. بنابراین برای دقیق خواندن مقدار مقاومت ها باید کلید رنج را طوری تنظیم کنیم که عقربه روی اعدادی که مقدار مقاومت را بسیار دقیق و واضح نشان می دهد قرار گیرد اگر انحراف عقربه از سمت چپ بیشتر از  $40\%$  باشد مقدار مقاومت واضح خوانده می شود.

## کنتور

کنتور دستگاهی است که انرژی الکتریکی را اندازه گیری انرژی الکتریکی در مصرف کننده تکفاز و در مصرف کننده سه فاز از کنتور سه فاز استفاده می شود. واحد اندازه گیری انرژی الکتریکی ژول می باشد که برابر وات ثانیه است ولی در عمل از واحدهای بزرگ تر مانند کیلو وات ساعت، مگا، وات، ساعت استفاده می شود. واحد اندازه گیری انرژی ناشی از توان مؤثر در کنتورها کیلو وات ساعت و ناشی از توان غیر مؤثر کیلووار ساعت است. در شکل ۳۲ دو نمونه کنتور دیجیتالی و آنالوگ نشان داده شده است. در کنتورهای آنالوگ فقط امکان اندازه گیری انرژی الکتریکی امکان داشت ولی در کنتورهای دیجیتال علاوه بر اندازه گیری انرژی الکتریکی امکان اندازه گیری کمیت های الکتریکی نظیر ولتاژ، جریان و فرکانس و ... وجود دارد.



ب) کنتور دیجیتالی



الف) کنتور آنالوگ

شکل ۳۲



- ۱- آمپر متر چگونه در مدار قرار می‌گیرد و چرا؟
- ۲- نحوه خواندن مقادیر از روی صفحه مدرج مولتی متر چگونه است؟
- ۳- فرق آمپر متر تابلویی با آمپر متر انبری را شرح دهید.
- ۴- ولت متر چگونه در مدار قرار می‌گیرد و چرا؟
- ۵- ولتاژهای خیلی زیاد را چگونه با ولت مترهای معمولی اندازه می‌گیرند؟
- ۶- مقاومتهای اهمی را چگونه اندازه می‌گیرند؟
- ۷- هنگام استفاده از یک دستگاه اندازه‌گیری کدام نکات را باید به دقت مد نظر داشت.

## منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش - سال ۱۳۹۴
- ۲- قیطرانی، فریدون. احمدی، عین‌ا... . مظفری، حسین. همتایی، محمود. تجلی‌پور، مسعود.
- ۳- مبانی برق. کد ۳۵۵/۱۸ چاپ چهاردهم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران ۱۳۹۳
- ۴- ترکمانی، امیرحسین. ۱۳۹۴. ماشین‌های الکتریکی DC کد ۴۹۰/۱ چاپ سوم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۵- نظریان. فتح‌ا... . اصول اندازه‌گیری الکتریکی کد ۳۵۹/۹۳، چاپ چهاردهم. شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران
- ۶- استاندارد شایستگی حرفه، ۱۳۹۴. رشته الکترونیک. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
- ۷- سایت موزه برق شهدا
- ۸- سایت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا)

