

فصل پنجم

تجزیه و تحلیل و بررسی مدارهای تقویت کننده تفاضلی و عملیاتی

هدف کلی :

تحلیل نظری و عملی مدارهای تقویت کننده های تفاضلی و عملیاتی


هدف های رفتاری : در پایان این فصل از فرآگیرنده انتظار می رود که :

- ۱- شکل مدار شرح دهد.
- ۲- تقویت کننده غیر معکوس کننده را به طور عملی بیندد.
- ۳- مدار جمع کننده را توضیح دهد.
- ۴- یک مدار جمع کننده را به طور عملی بیندد.
- ۵- مدار مشتق گیر را به طور عملی بیندد.
- ۶- مدار انتگرال گیر را با رسم شکل مدار و شکل موج های ورودی و خروجی شرح دهد.
- ۷- یک مدار انتگرال گیر را به طور عملی بیندد.
- ۸- کلیه اهداف رفتاری در حیطه عاطفی را که در فصل اول این کتاب به آن ها اشاره شده است را در این فصل نیز رعایت کند.

- ۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی رارسم کند.
- ۲- رفتار DC تقویت کننده تفاضلی را شرح دهد.
- ۳- رفتار AC تقویت کننده تفاضلی را با رسم شکل شرح دهد.
- ۴- مدار یک تقویت کننده تفاضلی را به طور عملی بیندد.
- ۵- رفتار تقویت کننده تفاضلی را تحلیل کند.
- ۶- مشخصات تقویت کننده عملیاتی ایده آل را نام ببرد.
- ۷- چگونگی عملکرد تقویت کننده عملیاتی را شرح دهد.
- ۸- تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده را با رسم شکل توضیح دهد.
- ۹- تقویت کننده معکوس کننده را به طور عملی بیندد.
- ۱۰- تقویت کننده عملیاتی غیرمعکوس کننده را با رسم

ساعت آموزش			توانایی شماره ۱۹
جمع	عملی	نظری	
۲۰	۱۲	۸	

پیش آزمون فصل (۵)

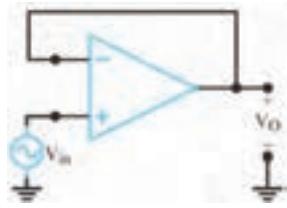


۸- نام مدار مقابله کدام است؟

- الف) بافر منفی
 - ب) بافر مثبت
 - ج) تقویت کننده
 - د) مشتق گیر
- ۹- مدارهای مشتق گیر از شکل موج ورودی مشتق می‌گیرند

صحیح غلط

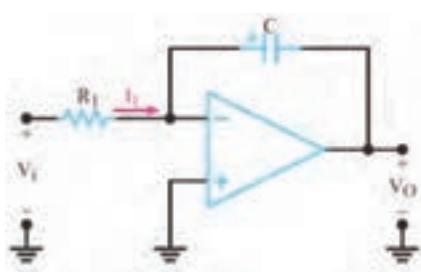
۱۰- نام مدار زیر در صورت داشتن شرایط مناسب کدام است؟




- الف) مشتق گیر
- ب) انTEGRAL گیر
- ج) بافر مثبت
- د) بافر منفی

۱۱- در مدار ولتاژ خروجی همان ولتاژ ورودی است و بهره ولتاژ واحد است.

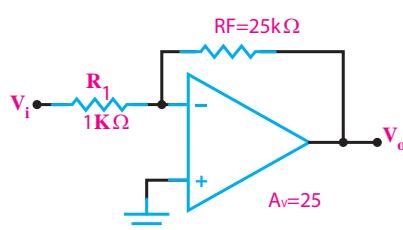
۱۲- در مدار شکل زیر مقاومت R_F را محاسبه کنید.



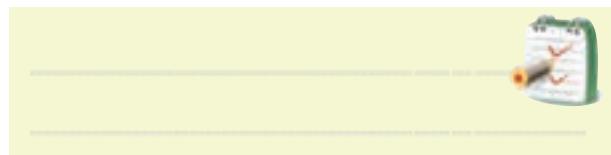۱- بلوک دیاگرام یک تقویت کننده تفاضلی را ساز کنید.



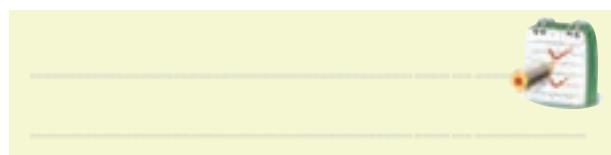۲- عملکرد تقویت کننده تفاضلی در حالتی که هر دو ورودی وجود دارند را به طور کامل شرح دهید.



۳- ولتاژ خروجی یک تقویت کننده تفاضلی از کدام رابطه به دست می‌آید؟

- الف) $V_o = A_v(V_1 - V_2)$
- ب) $V_o = A_v(V_1 + V_2)$
- ج) $V_o = A_v(V_1 - V_2)$
- د) $V_o = A_v(V_1 + V_2)$

۴- در یک تقویت کننده عملیاتی، طبقه ورودی یک تقویت کننده تفاضلی است.


صحیح غلط

۵- تقویت کننده عملیاتی می‌تواند حداقل..... ورودی و خروجی داشته باشد.


- الف) دو، یک
- ب) یک، دو
- ج) یک، یک
- د) دو، دو

۶- در یک تقویت کننده عملیاتی ایده ال مقاومت ورودی..... است.

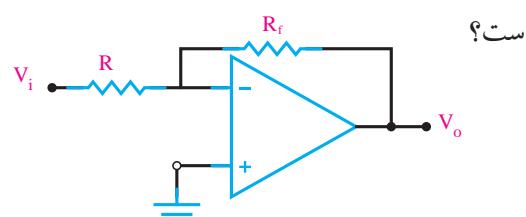۷- ضریب تقویت ولتاژ در مدار شکل زیر کدام است؟



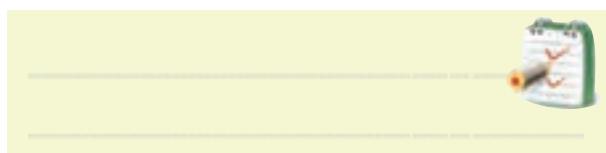
- الف) $\frac{R_f}{R}$
- ب) $\frac{-R_f}{R}$
- ج) $\frac{R}{R_f}$
- د) $\frac{-R}{R_f}$



۱-۵ تقویت‌کننده تفاضلی


(Differential Amplifier)

تقویت‌کننده تفاضلی به تقویت‌کننده‌ای گفته می‌شود که دو ورودی دارد و اختلاف فاز موجود بین دو سیگنال ورودی را تقویت کند. شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام این نوع تقویت‌کننده را نشان می‌دهد.

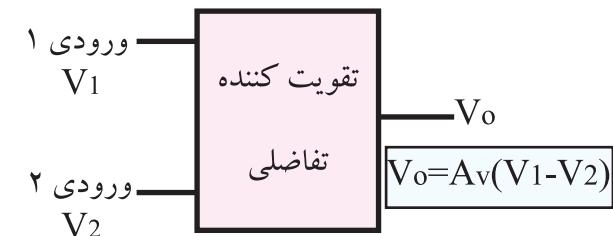

شکل ۱-۵ بلوک دیاگرام تقویت‌کننده تفاضلی

تقویت‌کننده‌ی تفاضلی دارای دو ترانزیستور کاملاً مشابه است که امیر آن‌ها مستقیماً به یکدیگر وصل می‌شود، شکل ۱-۶.

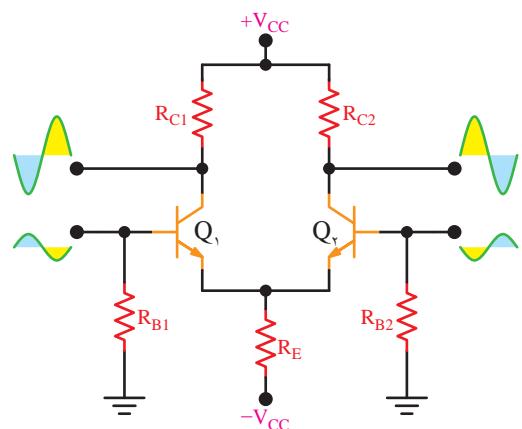

شکل ۱-۶ مدار تقویت‌کننده تفاضلی

هر دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 ، اختلاف بین دو سیگنال اعمال شده به بیس ترانزیستورها را تقویت می‌کنند. در تقویت‌کننده تفاضلی، قطعات به کار رفته در طبقات مدار کاملاً مشابه هستند.

$$Q_1 = Q_2$$

$$R_{C_1} = R_{C_2}$$

$$R_{B_1} = R_{B_2}$$


اگر دو موج با دامنه مساوی و اختلاف فاز 180° درجه به طور هم زمان به بیس ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 اعمال شود، دو سیگنال تقویت شده روی کلکتور ترانزیستورها ظاهر می‌شود که در فاز مخالف است. چنان‌چه دو سیگنال با دامنه مساوی و اختلاف فاز صفر درجه (هم فاز) را هم زمان به دو ورودی تقویت‌کننده تفاضلی بدهیم، روی کلکتور ترانزیستورها، سیگنالی ظاهر نمی‌شود و تقریباً بدون تغییر می‌ماند.

سیگنال‌های ورودی، جریان‌های خروجی کلکتور هریک از ترانزیستورها را در دو جهت مخالف تغییر می‌دهند و یک دیگر را خنثی می‌کنند. به این ترتیب تغییر جریان هر کلکتور تقریباً صفر است.

این نوع رفتار مدار، یکی از مزایای استفاده از تقویت‌کننده تفاضلی به شمار می‌آید. زیرا در صورتی که سیگنال‌های مانند پارازیت، تغییرات ولتاژ منع تغذیه و درجه حرارت به ورودی داده شود، به دلیل این که تغییرات آن‌ها در هر دو ترانزیستور دریک جهت است، کاملاً حذف می‌شود.

۲-۵ رفتار DC تقویت‌کننده تفاضلی

در شکل ۱-۳ مدار تقویت‌کننده تفاضلی نشان داده شده است. در این مدار پتانسیومتر PR می‌تواند مدار را به حالت تعادل درآورد.

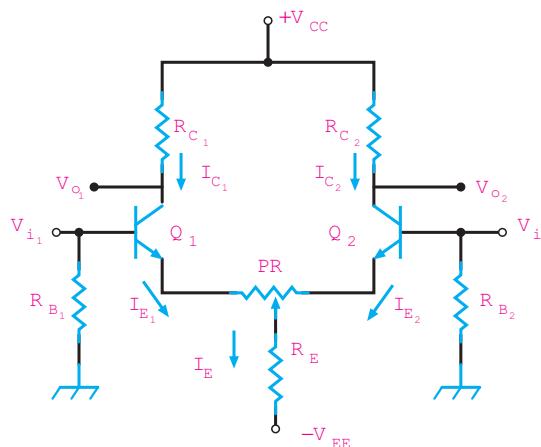


شکل ۱-۳ مدار تقویت‌کننده تفاضلی

نسبت به هم باشند.

عملکرد ورودی تفاضلی


شکل ۵-۵ رادر نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم به هر یک از ورودی‌ها به طور جداگانه سیگنال داده شده است. در این شرایط می‌خواهیم خروجی‌ها را در برابر مقادیر ورودی بررسی کنیم.

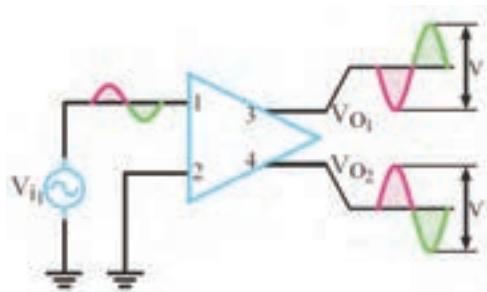

شکل ۵-۵ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی V_{i_1}

در شکل ۵-۵، خروجی‌ها را برابر ورودی V_{i_1} نشان داده ایم. در این حالت دامنه سیگنال‌های خروجی V_{o_1} و V_{o_2} مساوی V فرض شده است که در فاز مخالف قرار دارند.

در شکل ۵-۶، خروجی را برابر V_{i_1} و V_{i_2} معین نشان داده ایم.

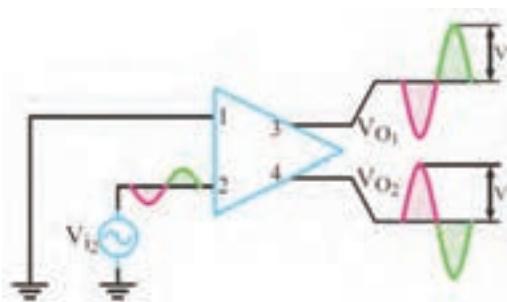

شکل ۵-۶ تقویت‌کننده تفاضلی با ورودی V_{i_1} و V_{i_2}


در شرایط عادی، ولتاژ‌های کلکتور ترانزیستورهای Q_1 و Q_2 مساوی هستند. چنان‌چه ترانزیستورها خیلی بزرگ باشد، می‌توانیم از جریان بیس ترانزیستور صرف نظر کنیم. در این شرایط روابط زیر حاکم است:

$$I_{C_1} = I_{E_1}$$

$$I_{C_2} = I_{E_2}$$

با توجه به مدار شکل ۳-۵ جریان I_E برابر مجموع جریان‌های I_{E_1} و I_{E_2} است.

در بعضی از مدارها به جای مقاومت R_E طبق شکل ۵-۴ از یک منبع جریان استفاده می‌شود.

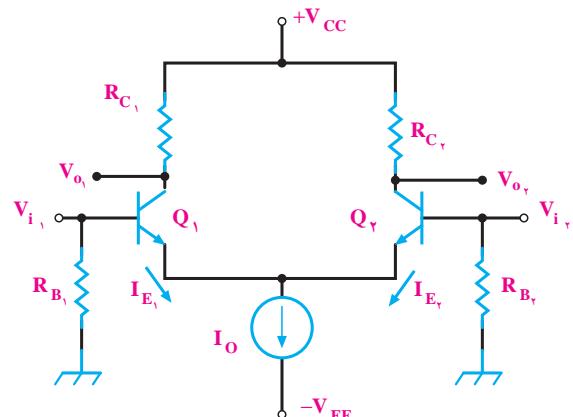

شکل ۵-۶ تقویت‌کننده تفاضلی با منبع جریان

در این حالت $I_O = I_{E_1} + I_{E_2}$ برابر با مقدار ثابتی است به این ترتیب با افزایش I_{E_1} جریان I_{E_2} کاهش می‌یابد و با کاهش I_{E_1} ، جریان I_{E_2} افزایش می‌یابد.

۳-۵ رفتار تقویت‌کننده تفاضلی در سیگنال AC

یک تقویت‌کننده تفاضلی ممکن است در چهار حالت

به شرح زیر مورد استفاده قرار گیرد:

الف) یک ورودی، دو خروجی

ب) دو ورودی، دو خروجی

ج) یک ورودی، یک خروجی

د) دو ورودی، یک خروجی

کاربرد معمول حالت دو ورودی و یک خروجی، زمانی است که دو سیگنال ورودی با دامنه مساوی در فاز مخالف

۵-۴ آزمایش شماره ۱

تقویت‌کننده تفاضلی

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۵-۴-۱ هدف آزمایش: بستن مدار تقویت‌کننده تفاضلی و تجزیه و تحلیل عملی آن.

۵-۴-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:


ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	ترانزیستور $2N2219$ BJT (یا ترانزیستور با بتای ۷۵ تا ۱۰۰)	دو عدد
۶	مقاومت‌های $4.7k\Omega$ ، $3.3k\Omega$ ، 390Ω ، $5.6k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات)	از هر کدام دو عدد
۷	پتانسیومتر خطی $1k\Omega$ $\frac{1}{4}$ وات)	یک عدد
۸	خازن $10\mu F$ (۲۵ ولت)	دو عدد
۹	سیم رابط دوسرگیره سوسناری ۵۰ سانتی‌متری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یک سرگیره سوسناری ۵۰ سانتی‌متری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۵ سانتی‌متری	به مقدار کافی

۵-۴-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۵-۸ را روی برد بیندید.


در صورت نداشتن وقت کافی، از برد آماده استفاده کنید.

در این حالت نیز سیگنال‌های خروجی دارای دامنه V_7 هستند و در فاز مخالف قرار دارند. حال اگر به هر دو ورودی V_{i_1} و V_{i_2} تقویت‌کننده تفاضلی، سیگنال AC با دامنه یکسان و اختلاف فاز 180° درجه بدھیم، در خروجی دو سیگنال حاصل از ورودی با هم جمع می‌شوند. به این ترتیب طبق شکل ۵-۷ در خروجی‌های V_{O_1} و V_{O_2} دو سیگنال با دامنه $2V$ و اختلاف فاز 180° درجه قابل دریافت است.

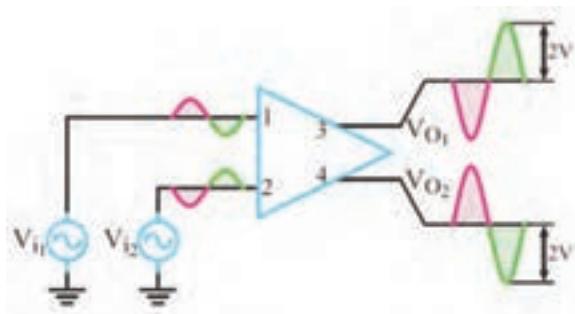

شکل ۵-۷ عملکرد تفاضلی تقویت‌کننده
(هر دو ورودی وجود دارند)

برای یکسان سازی دقیق نقاط کار ترانزیستور ها، مطابق شکل ۵-۹، پتانسیومتر Ω ۱K را در مسیر امیتر ترانزیستورها قرار دهید و آن را به گونه ای تنظیم کنید که ولتاژ کلکتور در ترانزیستور کاملاً با یکدیگر مساوی شوند.

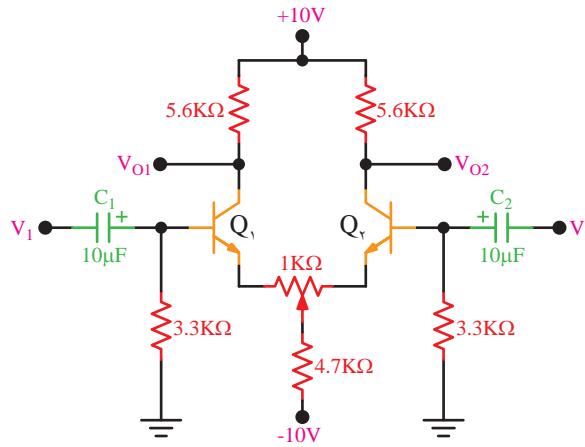


شکل ۵-۹ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی با وجود پتانسیومتر $5k\Omega$ در مدار

به وسیله یک ولت متر، ولتاژ DC پایه های دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 را نسبت به زمین (ولتاژ مبنای) اندازه بگیرید و در جدول ۵-۲ یادداشت کنید.


جدول ۵-۲

	Q_1	Q_2
V_B		
V_C		
V_E		

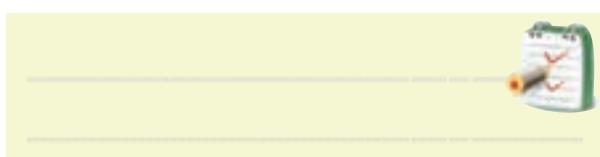سوال ۲: با توجه به مقادیر جدول ۵-۲ آیا نقطه کار دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 کاملاً مشابه هستند؟ توضیح دهید.



سیگنال ژنراتور صوتی را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلوهرتز تنظیم کنید.

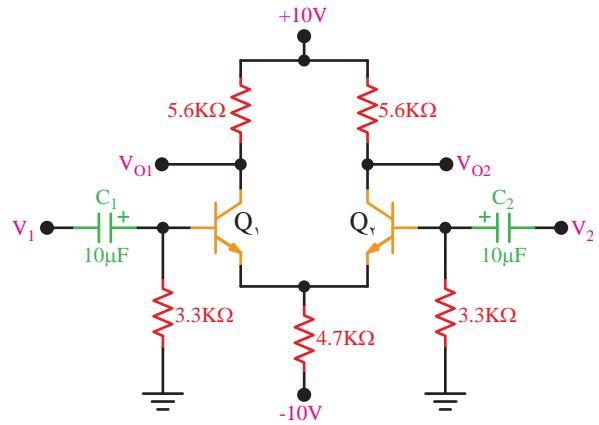

شکل ۵-۸ مدار عملی تقویت کننده تفاضلی

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر تنظیم کنید.

قبل از وصل کردن سیگنال های AC ورودی، ولتاژ


پایه های دو ترانزیستور Q_1 و Q_2 را به وسیله ولت متر DC نسبت به زمین اندازه بگیرید و در جدول ۵-۱ یادداشت کنید.

جدول ۵-۱

	Q_1	Q_2
V_B		
V_C		
V_E		

سوال ۱: با توجه به مقادیر جدول ۵-۱، آیا نقطه کار دو ترانزیستور تقریباً مشابه است؟ توضیح دهید.

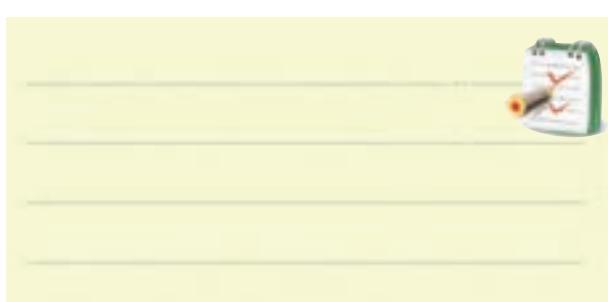با توجه به شرایط مدار، باید نقاط کار تقریباً مشابه باشد.




$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V}$$

$$V_{O_1} = \dots \text{V}$$

اسیلوسکوپ را به خروجی V_{O_1} وصل کنید.

ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی V_{O_1} به حد اکثر دامنه ممکن بدون اعوجاج برسد.

شکل موج خروجی V_{O_1} را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۱۱ رسم کنید.

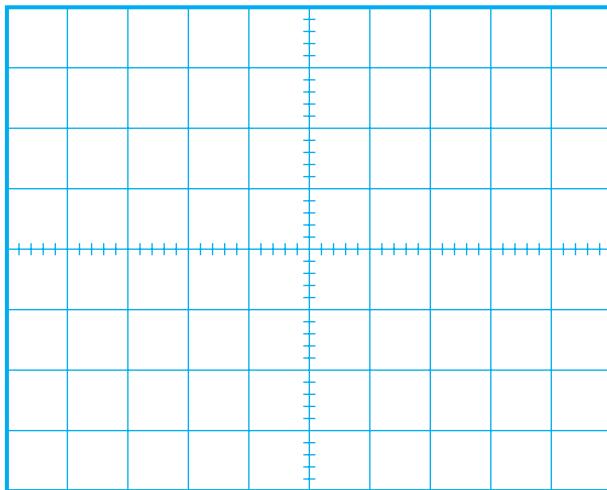

شکل ۵-۱۱ شکل موج ولتاژ خروجی V_{O_1} تقویت کننده تفاضلی

$$\text{Volts / Div} = \dots \text{V / Div}$$

$$V_{O_1} = \dots \text{V}$$

با توجه به شکل موج های نمودار شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف فاز خروجی تقویت کننده تفاضلی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\varphi = \dots \text{درجه}$$

با توجه به نمودارهای ترسیم شده در شکل ۱۰-۵ و ۱۱-۵ اختلاف دامنه تفاضلی دو سیگنال V_{O_1} و V_{O_2} را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{O_d} = |V_{O_1} - V_{O_2}|$$

■ خروجی سیگنال ژنراتور را هم زمان به ورودی های V_{O_1} و V_{O_2} اعمال کنید. در این صورت دو سیگنال هم فاز وهم دامنه به ورودی های تقویت کننده تفاضلی اعمال شده است. اسیلوسکوپ را روشن کنید و تنظیم های زیر را روی آن انجام دهید.

■ با استفاده از ولوم INTEN نور اشعه را به مدار کافی تنظیم کنید.

■ با استفاده از FOCUS اشعه را تا حد ممکن نازک (باریک) کنید.

■ کلید سلکتور Time/Div را روی $10/2\text{ms}$ قرار دهید.

■ ولوم level را روی صفر بگذارید.

■ ولوم Time variable را در حالت cal قرار دهید.


■ ولوم Volt variable هر دو کانال را در حالت cal بگذارید.

■ کلید AC-GND-DC هر دو کانال را در حالت GND قرار دهید.

■ اسیلوسکوپ را به خروجی V_{O_1} وصل کنید.

■ ولوم کنترل دامنه سیگنال ژنراتور را به گونه ای تنظیم کنید که خروجی V_{O_1} به حد اکثر دامنه ممکن و بدون اعوجاج برسد.

■ شکل موجی خروجی V_{O_1} را در صورت موجود بودن با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۱۰-۵ رسم کنید.

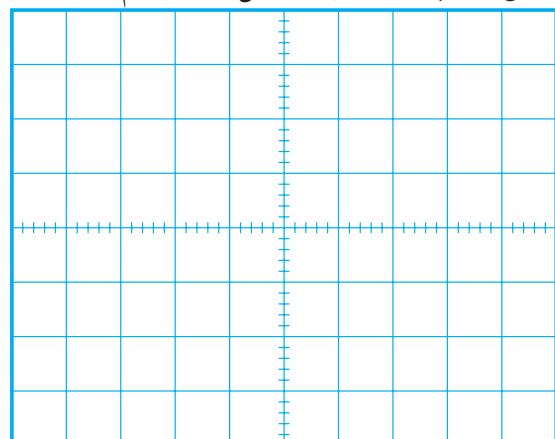

شکل ۱۰-۵ شکل موج ولتاژ خروجی V_{O_1} تقویت کننده تفاضلی

۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که تا کنون فراگرفته اید به طور خلاصه شرح دهید.



۵-۵ تقویت‌کننده عملیاتی (Operational amplifier)


تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت‌های مختلف و پیچیده‌ای ساخته می‌شوند که از سه قسمت اصلی به شرح زیر تشکیل شده است:

الف) تقویت‌کننده تفاضلی (طبقه ورودی)

ب) تقویت‌کننده ولتاژ (طبقه میانی)

ج) تقویت‌کننده توان خروجی (طبقه خروجی)

در شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی یک تقویت‌کننده عملیاتی نشان داده شده است.

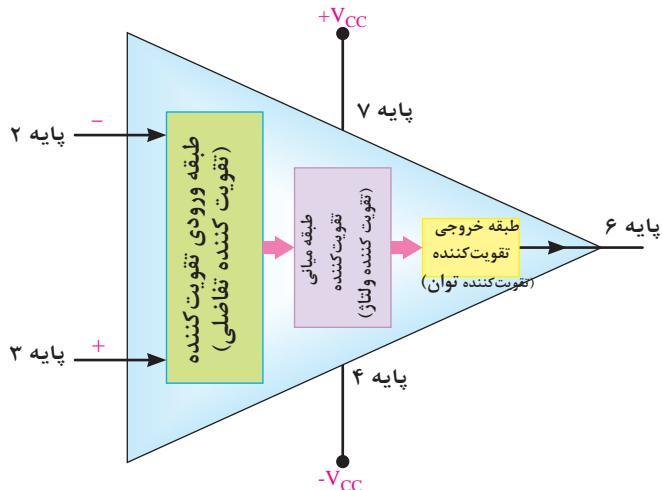


شکل ۵-۱۲ بلوک دیاگرام مدار داخلی تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده عملیاتی را به اختصار Op amp می‌نامند. تقویت‌کننده عملیاتی دارای دو ورودی و یک خروجی است. ورودی تقویت‌کننده عملیاتی که با علامت منفی مشخص شده است را ورودی معکوس‌کننده (inverting) می‌نامند. چنان‌چه سیگنالی به ورودی معکوس‌کننده داده شود، سیگنال تقویت شده با 180° درجه اختلاف فاز در خروجی ظاهر می‌شود. ورودی دیگر که با علامت مثبت مشخص شده است را ورودی غیرمعکوس‌کننده (Non inverting) می‌نامند و چنان‌چه سیگنالی به ورودی غیرمعکوس‌کننده بدهیم، سیگنال بدون اختلاف فاز و تقویت شده در خروجی ظاهر می‌شود.

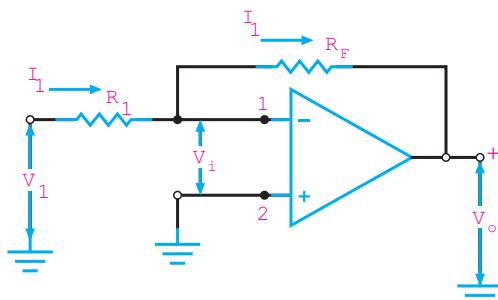۵-۷ تقویت‌کننده عملیاتی معکوس‌کننده (با ضریب تقویت منفی)

مدار شکل ۱۴-۵ یک تقویت‌کننده معکوس‌کننده را نشان می‌دهد.



شکل ۱۴-۵ تقویت‌کننده معکوس‌کننده دراین مدار V_i تقریباً صفر است و پایانه شماره یک تقویت‌کننده به صورت مجازی زمین شده است. این پایه واقعاً به زمین اتصال کوتاه نشده ولی در پتانسیل زمین (صفر) قرار دارد. زیرا با توجه به این که بهره ولتاژ تقویت‌کننده در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است داریم:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \infty \text{ بی‌نهایت}$$

در یک تقویت‌کننده تفاضلی سیگنال ورودی (V_i) برابر با $V_i^+ - V_i^-$ است.

$$A_v = \frac{V_o}{V_i^+ - V_i^-}$$

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{A_v}$$

اگر بهره ولتاژ را بی‌نهایت قرار دهیم:

$$V_i^+ - V_i^- = \frac{V_o}{\infty} = 0$$

$$V_i^+ - V_i^- = 0$$

$$V_i^+ = V_i^-$$

با توجه به این که V_i^+ به زمین الکتریکی وصل است یعنی $V_i^+ = 0$ لذا $V_i^- = 0$ است و ورودی منفی تقویت‌کننده

۵-۶ تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل

یک تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل دارای مشخصاتی به شرح زیر است:

الف) مقاومت ورودی بی‌نهایت.

ب) مقاومت خروجی صفر.

ج) بهره ولتاژ بی‌نهایت.

د) بهره جریان بی‌نهایت.

تقویت‌کننده عملیاتی ایده‌آل، در عمل وجود ندارد ولی کارخانه‌های سازنده سعی می‌کنند تا حد امکان به این ضرایب نزدیک شوند. تقویت‌کننده‌های عملیاتی به صورت مدارهای مجتمع (یک پارچه IC) عرضه می‌شوند که یکی از معمول ترین آن‌ها با شماره $\mu A 741$ است. آی سی $\mu A 741$ دارای مشخصات به شرح زیر است:


$$2 M \Omega = R_I \text{ مقاومت ورودی}$$

$$50 \Omega = R_O \text{ مقاومت خروجی}$$

$$2 \times 10^5 = A_V \text{ بهره ولتاژ}$$

$$A_1 = 5 \times 10^9 = \text{بهره جریان}$$

در شکل ۱۳-۵ پایه‌های این نوع تقویت‌کننده عملیاتی که به صورت ۸ پایه ساخته شده را مشاهده می‌کنید.

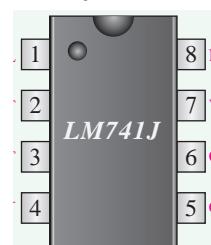

شکل ۱۳-۵ مشخصات پایه‌های تقویت‌کننده $\mu A 741$

● کاربردهای تقویت‌کننده عملیاتی

تقویت‌کننده‌های عملیاتی کاربردهای متنوعی دارند.

در این قسمت چند نمونه کاربردهای مهم آن را بررسی می‌کنیم.


صورتی که دارای امپدانس ورودی $1\text{K}\Omega$ و بهره ولتاژ -25 باشد مقادیر R_F را محاسبه کنید و نقشه مدار را بکشید.

$$\text{حل: } R_i = 1\text{k}\Omega, A_v = 25$$

چون تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده است بهره ولتاژ آن از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A_v = \frac{-R_f}{R_i}$$

$$-25 = \frac{-R_f}{1\text{k}\Omega} \rightarrow R_f = 25\text{k}\Omega$$

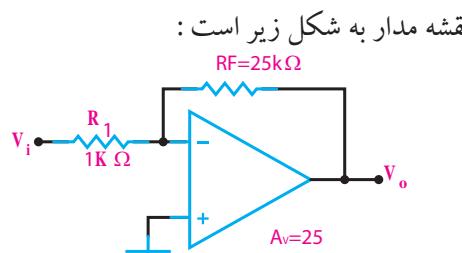

شکل ۵-۱۵- تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده

نقشه مدار به شکل زیر است:

(پایانه شماره یک) در پتانسیل صفر است.
با توجه به این نکته می‌توانیم جریان عبوری از R_1 را از رابطه زیر به دست آوریم:

$$I_1 = \frac{V_i}{R_1}$$

در این حالت امپدانس ورودی که توسط منبع دیده می‌شود مساوی مقاومت R_1 است:

$$R_i = R_1$$

از طرفی چون امپدانس ورودی دیده شده از پایانه شماره یک، بی نهایت است جریان I_1 از مقاومت R_F نیز عبور می‌کند. در این شرایط ولتاژ خروجی از رابطه زیر قابل محاسبه است:

$$V_o = -I_1 R_f$$

با توجه به مقادیر i_1 و V_o می‌توانیم بهره ولتاژ را به دست آوریم:

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-I_1 R_f}{I_1 R_1}$$

با حذف جریان I_1 از رابطه بالاخواهیم داشت:

$$A_v = \frac{-R_f}{R_1}$$


علامت منفی نشان دهنده این است که قطب ولتاژ خروجی مخالف قطب ورودی است و به عبارت دیگر ولتاژ خروجی با ورودی ۱۸۰ درجه اختلاف فاز دارد.

نکته مهم:



توجه داشته باشید که پایه شماره بک، از نظر پتانسیل با زمین هم بپتانسیل است ولی به دلیل اتصال کوتاه، نبودن با زمین، دارای مقاومت بی نهایت است.

تطبیق امپدانس استفاده می‌کنند.

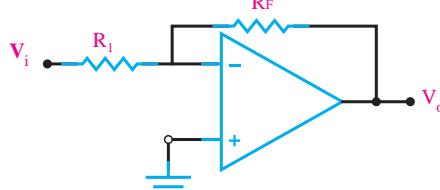

شکل ۵-۱۶ مدار بافر منفی

مثال ۱: یک تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده، در

به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را نسبت به شاسی (زمین) در حالتی که سیگنال ورودی وجود ندارد، اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

جدول ۵-۳

V _۱V
V _۲V
V _۴V
V _۵V
V _۶V
V _۷V

- سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس یک کیلو هرتز تنظیم کنید.
- سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.
- اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده برای آزمایش اول تنظیم کنید.
- دو کanal اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار وصل کنید.
- مقاومت R_۰ را طبق جدول ۵-۴ تغییر دهید و هر بار دامنه پیک توپیک ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ های V_O و V_i را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۴ یادداشت کنید.

جدول ۵-۴

R _۰	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
V _O				
V _i				
A _v = $\frac{V_O}{V_i}$				
Φ				

با توجه به مقادیر V_O و V_i در جدول ۵-۴ مقدار بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۵ بنویسید.

۸-۵ آزمایش شماره ۲

تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۸-۵-۱ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار


تقویت کننده عملیاتی معکوس کننده (با ضربی تقویت منفی)

۸-۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتوار صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۴	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۵	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۶	مقاومت های ۴۷kΩ و ۲۲kΩ ، $\frac{1}{2} 100k\Omega$ وات	از هر کدام یک عدد
۷	مقاومت $10k\Omega$ $\frac{1}{2}$ وات	دو عدد
۸	بردبرد	یک قطعه
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی	به مقدار کافی

۵-۸-۳ مراحل اجرای آزمایش:

■ مدار شکل ۵-۱۷ را روی برد بیندید.

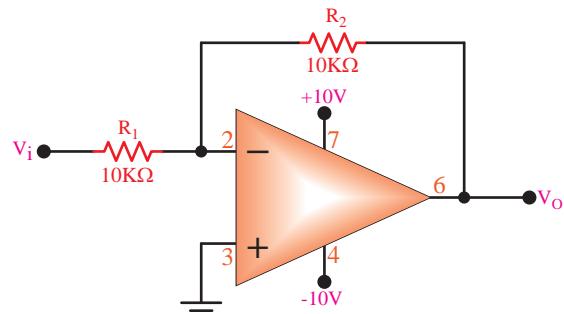


شکل ۵-۱۷ تقویت کننده منفی op-Amp

■ مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.

۵-۹ تقویت کننده عملیاتی غیر معکوس کننده

(با ضریب تقویت مثبت)

در شکل ۵-۱۸ یک تقویت کننده عملیاتی غیر معکوس کننده نشان داده شده است.

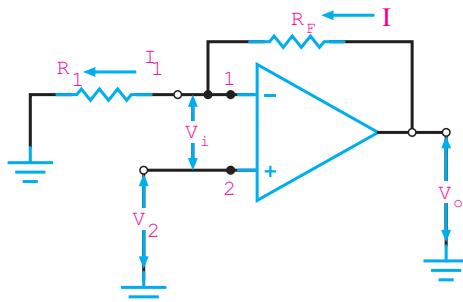

شکل ۵-۱۸ تقویت کننده عملیاتی غیر معکوس کننده

ولتاژ ورودی V_i بین زمین و پایه شماره ۲ یعنی به ورودی غیر معکوس کننده داده شده است. در این مدار، سیگنال خروجی با سیگنال ورودی هم فاز است. اگر ولتاژ ورودی V_i را تقریباً صفر در نظر بگیریم، چون هیچ جریانی به تقویت کننده وارد یا از آن خارج نمی‌شود هر جریانی که از عبور می‌کند از R_f هم عبور می‌کند. چون انتهای سمت چپ R_f زمین شده است، ولتاژ خروجی V_o مجموع افت ولتاژ های دو سر مقاومت R_f و R_i است. مطابق آن چه که قبلًاً بیان شده است.

$$V_i^- = V_i^+$$

و چون $V_i^+ = V_i^-$ است لذا:

$$V_i^- = V_i^+$$

با توجه به این که مقاومت ورودی op-Amp در حالت ایده‌آل بی‌نهایت است، لذا جریان ورودی آن در حالت ایده‌آل صفر است. می‌توان حلقه زیر را در نظر گرفت:

$$-V_o + R_f I + R_i I = 0$$

$$V_o = (R_f + R_i) I$$

سوال ۳: با توجه به مقادیر V_o و I در کدام حالت

تقویت کننده به مدار بافر منفی تبدیل می‌شود؟ در این حالت A_V چه قدر است؟ توضیح دهید.




۴-۸-۵ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار

شرح دهید.




مدار نهایی به صورت شکل ۵-۱۹ در می‌آید:

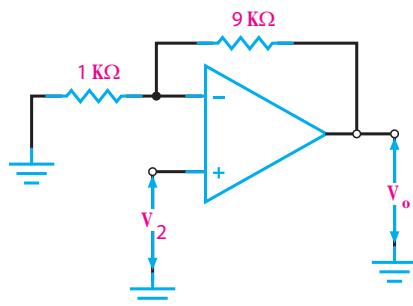

شکل ۵-۱۹ ترسیم مدار تقویت‌کننده غیرمعکوس کننده

۵-۹-۱ بافر مثبت

مدار شکل ۵-۲۰ یک بافر مثبت است. سیگنال ورودی به ترمینال ۲ داده می‌شود. یک ولتاژ خروجی هم فاز با ورودی تولید می‌کند. خروجی هم مستقیماً به ترمینال ۱ متصل شده است، بنابراین در همان پتانسیل ترمینال ۱ قرار دارد و چون ترمینال ۱ تقریباً همیشه در همان پتانسیل ترمینال ۲ قرار دارد، مقدار $V_o = V_i$ می‌شود. پس ولتاژ خروجی همان مقدار ولتاژ ورودی است، بنابراین بهره ولتاژ مدار برابر با یک می‌شود.

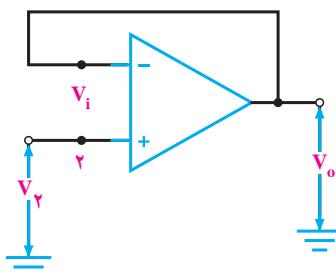

شکل ۵-۲۰ مدار بافر مثبت

دسترسی به دانش فنی هر موضوعی،
موجب حرکت به سوی خودکفایی و
پیشرفت کشور می‌شود. سعی کنید نگاه
فنی به گونه‌ای باشد که در آینده به
دانش فنی مورد نیاز بررسید.

از طرفی جریان I_1 که همان جریان I است از رابطه زیر

قابل محاسبه است:

$$I_1 = I = \frac{V_i}{R_1}$$

با جایگزینی این رابطه به جای جریان داریم:

$$V_o = (R_f + R_1) \times \frac{V_i}{R_1}$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

$$A_v = 1 + \frac{R_f}{R_1}$$

امپدانس ورودی تقویت‌کننده غیر معکوس کننده از تقویت‌کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است، چون تقریباً هیچ جریانی از پایه شماره ۲ نمی‌گذرد.

مثال ۲: اگر در تقویت‌کننده غیر معکوس کننده، بهره ولتاژ برابر با ۱۰ و مقاومت R_f برابر با یک کیلو اهم باشد، مقدار مقاومت R_1 را به دست آورید و نقشه فنی مدار را بکشید.

حل:

$$A_v = \frac{R_f + R_1}{R_1}$$

با جایگزین کردن مقدار A_v و R_1 داریم:

$$10 = \frac{R_f + 1}{1} \rightarrow \frac{10}{1} = \frac{R_f + 1}{1}$$

طرفین وسطین می‌کنیم:

$$10 \times 1 = (R_f + 1) \times 1$$


$$10 = R_f + 1 \rightarrow 10 - 1 = R_f$$

$$\boxed{R_f = 9\text{k}\Omega}$$

۱۰-۵ آزمایش شماره ۳

مدار تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده
زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

■ مدار شکل ۲۱-۵ را روی برد آزمایشگاهی
بیندید.

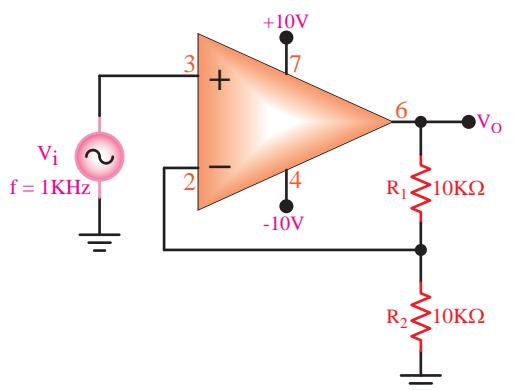

شکل ۲۱-۵ تقویت‌کننده عملیاتی با ضریب تقویت مثبت

■ مولتی متر را روی حالت ولت متر DC تنظیم کنید.
■ به وسیله مولتی متر DC، ولتاژ پایه های آی سی را
نسبت به شاسی (زمین) در حالت بدون سیگنال ورودی اندازه
بگیرید و در جدول ۵-۵ یادداشت کنید.

جدول ۵-۵

V_1	ولتاژ پایه ۱V
V_2	ولتاژ پایه ۲V
V_3	ولتاژ پایه ۳V
V_4	ولتاژ پایه ۴V
V_5	ولتاژ پایه ۵V

■ سیگنال ژنراتور را روی سیگنال سینوسی با فرکانس
۱ کیلو هرتز تنظیم کنید.
■ سیگنال سینوسی را به ورودی مدار وصل کنید.
■ اسیلوسکوپ را طبق تنظیمات انجام شده در آزمایش
اول تنظیم کنید.

■ دو کanal اسیلوسکوپ را به ورودی و خروجی مدار
وصل کنید.

■ مقاومت R را طبق جدول ۶-۵ تغییر دهید و هر بار

۱۰-۵ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار
تقویت‌کننده عملیاتی غیر معکوس کننده (با ضریب تقویت
مثبت).


۱۰-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۲	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه ۱A و ۰-۳۰V	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۶	تقویت‌کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۷	مقاومت های $47k\Omega$ و $100k\Omega$	از هر کدام $\frac{1}{2} 22k\Omega$ یک عدد
۸	مقاومت $\frac{1}{2} 10k\Omega$ وات	دو عدد
۹	برد برد	یک قطعه
۱۰	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۱	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به اندازه کافی
۱۲	سیم رابط معمولی	به اندازه کافی

۵-۱۱ مدار جمع کننده

یک دیگر از کاربردهای مفید تقویت کننده عملیاتی، مدار جمع کننده است، این مدار دارای دو یا چند ورودی و یک خروجی است. برای مثال مدار شکل ۵-۲۲ یک جمع کننده باسه ورودی را نشان می‌دهد. هر یک از ولتاژها V_1, V_2, V_3 به ترتیب باعث عبور جریان‌هایی از داخل مقاومت‌های R_1, R_2, R_3 و R_F می‌شوند.

طبق قانون کریشهف، مجموع جریان‌های ورودی به یک اتصال باید مساوی جریان‌های دور شونده از آن باشد، بنابراین جریانی که از مقاومت R_F عبور می‌کند، برابر با مجموع جریان سه جریان ورودی است.

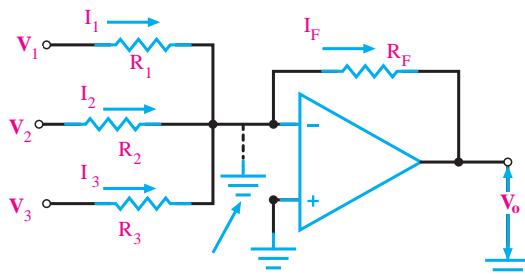

شکل ۵-۲۲ جمع کننده

همچنین، ولتاژ خروجی برابر با مجموع جریان سه ولتاژ ورودی با یک دیگر است زیرا:

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}, I_2 = \frac{V_2}{R_2}, I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$I_F = I_1 + I_2 + I_3$$

$$V_O = -R_F I_F$$

$$V_O = -R_F \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

در شرایط خاص، چنان‌چه $R_F = R_1 = R_2 = R_3$ باشد داریم:

$$V_O = -(V_1 + V_2 + V_3)$$

مثال ۳: ولتاژ خروجی مدار شکل ۲۳-۵ چه قدر است؟

حل:

چون کلیه مقاومت‌ها برابرند بنابراین ولتاژ خروجی برابر با مجموع ولتاژ‌های ورودی خواهد بود:

$$V_O = -(2 + 3 + 4) = -9$$

دامنه پیک تو پیک سیگنال‌های ورودی و خروجی مدار و اختلاف فاز ولتاژ‌های V_o و V_i را اندازه بگیرید و در جدول ۵-۶ یادداشت کنید.

جدول ۵-۶

R_1	۱۰k	۲۲k	۴۷k	۱۰۰k
V_o				
V_i				
$A_v = \frac{V_o}{V_i}$				
φ				

■ مقدار بهره ولتاژ را در هر مرحله محاسبه کنید و در جدول ۵-۶ بنویسید.

۴-۱۰-۵ نتایج آزمایش


آن‌چه را که در این آزمایش فراگرفته اید به اختصار شرح دهید.



نکته مهم:

تغییر شکل موج توسط عملیات ریاضی

مشتق انجام می شود و روابط خاصی را دارد که وارد بحث آن نمی شویم. مثلًا مشتق تابع $y = ax$ را با y' نشان می دهیم که برابر $y' = a$ می شود. مشتق تابع y به صورت $y' = a$ در می آید.


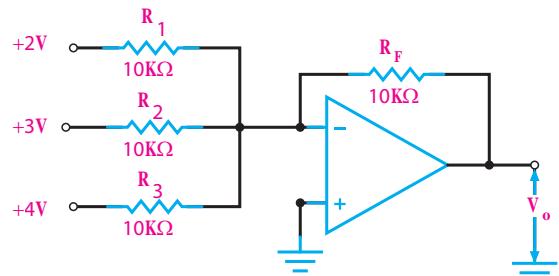


شکل ۵-۲۳ جمع کننده ولتاژ برای مثال ۳


۱۲-۵ مدار مشتق‌گیر (تغییردهنده شکل موج)

مدارهای مشتق‌گیر مدارهای هستند که از شکل موج ورودی (تابع ورودی) مشتق می‌گیرند به عبارت دیگر شکل موج ورودی را تغییر شکل می‌دهند. برای مثال اگر به ورودی شکل ۵-۲۴ ولتاژ مثلثی داده شود در خروجی آن ولتاژ مربعی که همان مشتق ولتاژ ورودی است ظاهر می‌شود.

۱۳-۵ مدار انتگرال‌گیر یا تغییردهنده شکل موج
عكس عمل مشتق‌گیری را عمل انتگرال‌گیری می‌نامند. یعنی اگر مشتق یک تابع داده می‌شود، برای تعیین اصل تابع باید از آن انتگرال بگیریم. عمل انتگرال‌گیری را می‌توان توسط مدارهای الکترونیکی انجام داد، شکل ۵-۲۵
نمایش می‌کند که از موج انتگرال یا مشتق می‌گیریم شکل آن تغییر می‌کند، به این سبب به این گونه مدارها، مدارهای تغییردهنده شکل موج می‌گویند.

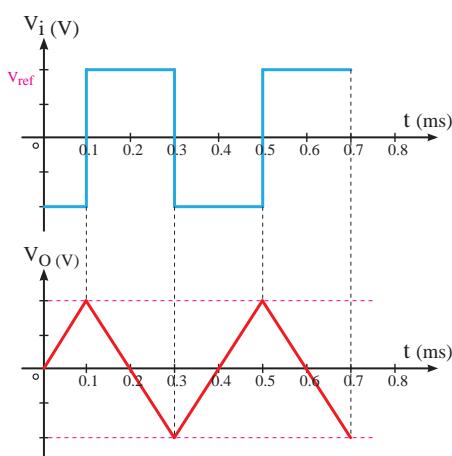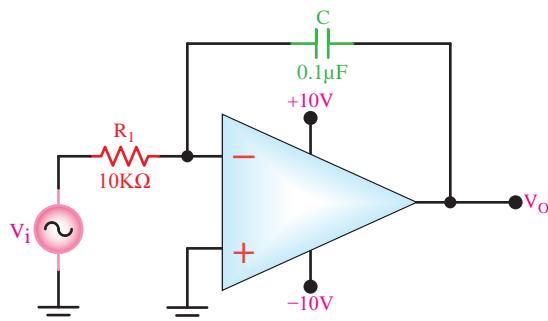

شکل ۵-۲۵ مدار انتگرال‌گیر

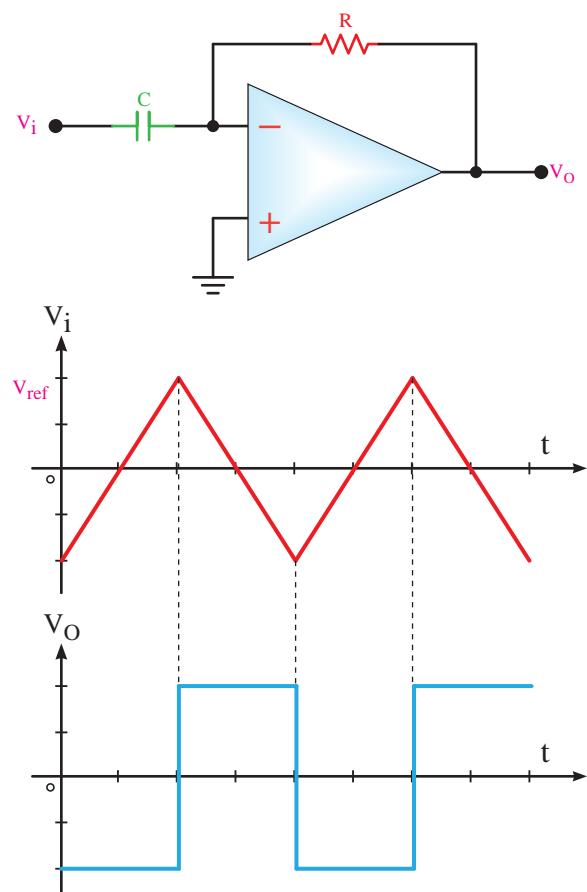

شکل ۵-۲۴ مدار مشتق‌گیر

۱۴-۵ آزمایش شماره

مدار جمع کننده

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

با استفاده از دو پتانسیومتر 50 کیلواهم ، ولتاژهای $V_{CC} = 10 \text{ V}$ تهیه شده و $V_1 = 5 \text{ V}$ و $V_2 = 2 \text{ V}$ را از منبع تغذیه کنید و به ورودی V_1 و V_2 وصل کنید.

مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

توسط ولت متر DC، ولتاژ خروجی مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_o = \dots V$$

با تغییر پتانسیومترهای ۵۰ کیلو اهم، ولتاژ $V_1 = ۳V$ و $V_2 = ۴V$ انتخاب کنید.

در این حالت ، توسط ولت متر DC ، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید .

$$V_o = \dots V$$

سوال ۲۴ آیا می توان نتیجه گرفت در هر مرحله ، مقدار ولتاژ خروجی از مجموع ولتاژهای ورودی به دست می آید؟
توضیح دهد.




سوال ۵: چگونه می‌توان یک مدار جمع کننده را با دو ورودی به یک مدار تفریق کننده تبدیل کرد؟ با رسم شکل شرح دهد.



ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه DC	یک دستگاه
۲	مولتی مترا دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	مقاومت $100\text{k}\Omega$ ($\frac{1}{2}$ وات)	سه عدد
۵	مقاومت $33\text{k}\Omega$ ($\frac{1}{2}$ وات)	یک عدد
۶	پتانسیومتر $(50\text{k}\Omega)$ ($\frac{1}{2}$ وات)	دو عدد
۷	آر سی ۷۴۱	یک عدد
۸	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۹	سیم رابط یک سر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط معمولی ۵۰ متری	به مقدار کافی

۳-۱۴-۵ مراحل اجرای آزمایش:

امار شکل ۵-۲۶ را روی برد آزمایشگاهی بیندید.
در صورت نداشتن وقت کافی، از پردازه استفاده کنید.

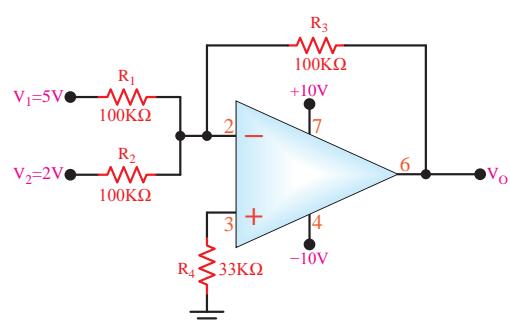

شکل ۵-۲۶ جمع کننده با op - Amp

۱۴-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار

شرح دهید.

۱۵-۵ آزمایش شماره ۵

مدار مشتق گیر

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی


۱۵-۱ هدف آزمایش: بررسی عملی مدار مشتق گیر

۱۵-۲ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد مورد نیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۲	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۳	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۴	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۵	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۶	مقاومت $\frac{1}{2} \text{k}\Omega$ (۱۰ وات)	یک عدد
۷	خازن $1\mu\text{f}/0^\circ$	یک عدد
۸	آی سی ۷۴۱	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسناری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یک سر گیره سوسناری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۵۰ سانتی متری	به مقدار کافی

۱۵-۳ مراحل اجرای آزمایش:

مدار شکل ۲۷-۵ را روی برد بیندید.

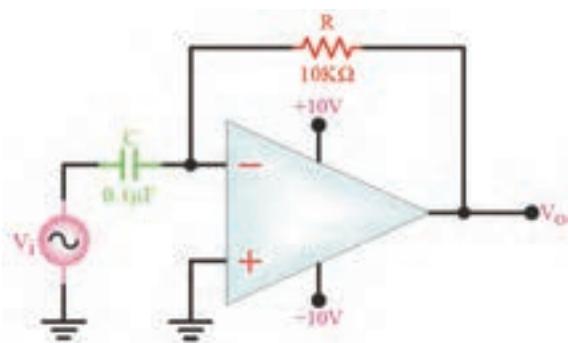


شکل ۲۷-۵ مدار عملی مشتق گیر



۴-۱۵-۵ نتایج آزمایش

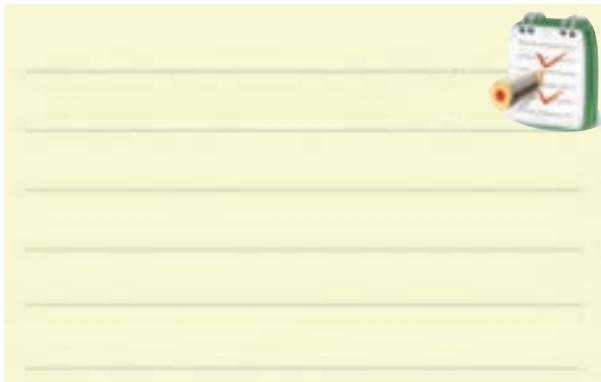آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



۵-۱۶ آزمایش شماره ۶ مدار انتگرال گیر

زمان اجرا: ۲ ساعت آموزشی

۱-۱۶-۵ هدف آزمایش : بررسی عملی مدار انتگرال گیر

۱-۱۵-۵ تجهیزات، ابزار، قطعات و مواد موردنیاز:

ردیف	نام و مشخصات	تعداد / مقدار
۱	اسیلوسکوپ دو کاناله	یک دستگاه
۲	سیگنال ژنراتور صوتی	یک دستگاه
۳	منبع تغذیه دوبل	یک دستگاه
۴	مولتی متر دیجیتالی	یک دستگاه
۵	بردبرد آزمایشگاهی	یک قطعه
۶	تقویت کننده عملیاتی ۷۴۱	یک عدد
۷	مقاومت های $10\text{k}\Omega$ ، $1\text{M}\Omega$ $\frac{1}{2}$ (وات)	از هر کدام یک عدد
۸	خازن $0.1\mu\text{F}$	یک عدد
۹	سیم رابط دوسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۰	سیم رابط یکسر گیره سوسماری	به مقدار کافی
۱۱	سیم رابط معمولی ۰.۵ سانتی متری	به مقدار کافی

■ سیگنال ژنراتور صوتی را روی شکل موج مثلثی تنظیم کنید.


■ دامنه این موج ورودی را روی یک ولت تنظیم کنید.

■ فرکانس موج ورودی را روی یک کیلو هرتز تنظیم کنید.

■ اسیلوسکوپ را تنظیم کنید.

■ یک کانال اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و یک کanal دیگر اسیلوسکوپ را به خروجی مدار وصل کنید.

■ شکل موج های ورودی و خروجی را با مقیاس مناسب روی نمودار شکل ۵-۲۸ رسم کنید.

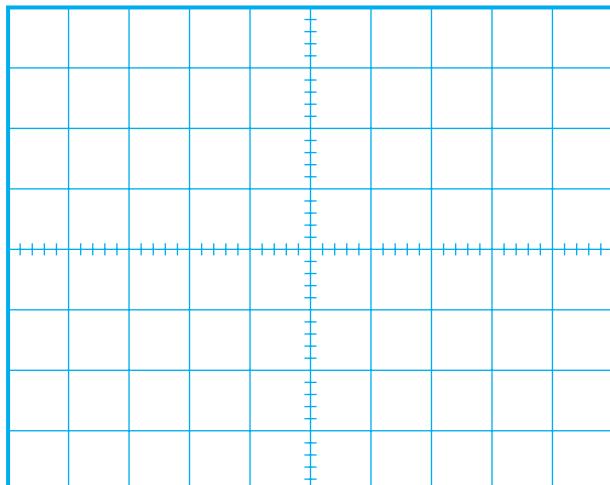

شکل ۵-۲۸ شکل موج ولتاژ های ورودی و خروجی مدار مشتق گیر Volt/Div = ۰/۲V


■ دامنه ولتاژ ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

سوال ۷: دامنه سیگنال ورودی را دو برابر کنید، در این حالت دامنه سیگنال خروجی چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.



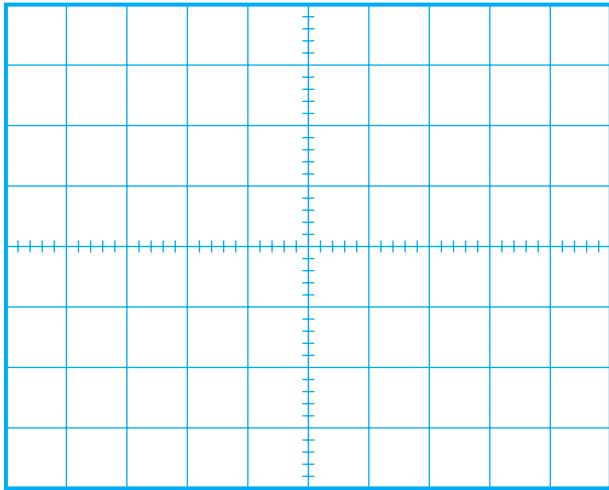

شکل ۵-۳۰ شکل موج های ورودی و خروجی انتگرال گیر

$$\text{Volt / Div(CH}_1\text{)} = \dots\dots\dots$$

$$\text{Volt / Div(CH}_2\text{)} = \dots\dots\dots$$

دامنه شکل موج های ورودی و خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{in} = \dots\dots\dots V$$

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

اختلاف فاز بین V_{in} و V_o را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\Phi = \dots\dots\dots \text{درجه}$$


۱۶-۴ نتایج آزمایش

آن چه را که در این آزمایش فرا گرفته اید به اختصار شرح دهید.



۱۶-۵ مراحل اجرای آزمایش

■ مدار شکل ۵-۲۹ را روی برد بندید.

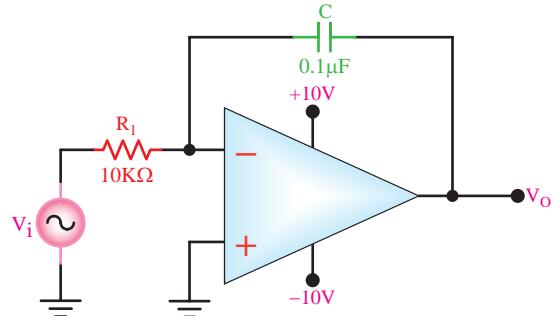

شکل ۵-۲۹ مدار عملی انتگرال گیر

■ مولتی متر دیجیتالی را روی رنج ولت متر DC تنظیم کنید.

■ وقتی که $V_i = 0$ است و سیگنال ژنراتور به آن وصل نیست، به وسیله مولتی متر DC ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_o = \dots\dots\dots V$$

سوال ۷: آیا تقویت کننده عملیاتی در ناحیه فعال است؟

توضیح دهید.



■ یک مقاومت یک مگا اهم را با خازن موازی کنید.

■ سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی با فرکانس ۱ کیلوهرتز و دامنه ۱ ولت تنظیم کنید.

■ سیگنال ژنراتور را به ورودی مدار وصل کنید.


■ تنظیمات اسیلوسکوپ را انجام دهید.

■ کanal CH1 اسیلوسکوپ را به ورودی مدار و کanal CH2 اسیلوسکوپ را به خروجی مدار متصل کنید.

■ شکل موج های ورودی و خروجی را با حفظ رابطه زمانی در نمودار شکل ۵-۳۰ با مقیاس مناسب رسم کنید.

۴- کدام یک از جملات زیر در مورد تقویت کننده عملیاتی ایده‌آل صحیح نیست؟

- الف) مقاومت ورودی بی نهایت
 - ب) مقاومت خروجی بی نهایت
 - ج) بهره ولتاژ بی نهایت
 - د) بهره جریان بی نهایت
- ۵- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۱ چه قدر است؟

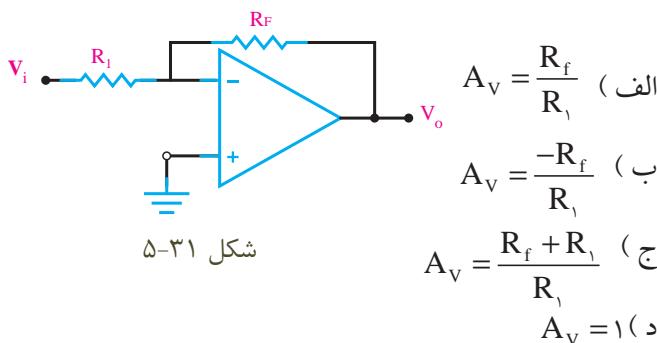

شکل ۵-۳۱

۶- از مدار بافر منفی برای عمل تطبیق امپدانس استفاده می‌شود.


صحیح غلط

۷- امپدانس ورودی تقویت کننده غیر معکوس کننده از تقویت کننده معکوس کننده بسیار زیادتر است.

صحیح غلط

۸- بهره ولتاژ مدار بافر مثبت ، برابر..... است.


۹- در مدار شکل ۵-۳۲ در صورتی که بهره مدار ۲۰ باشد، مقدار مقاومت R_F را محاسبه کنید.

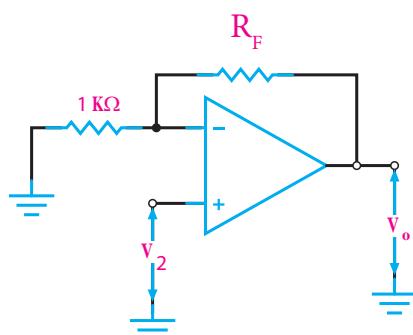


شکل ۵-۳۲

آزمون پایانی فصل (۵)

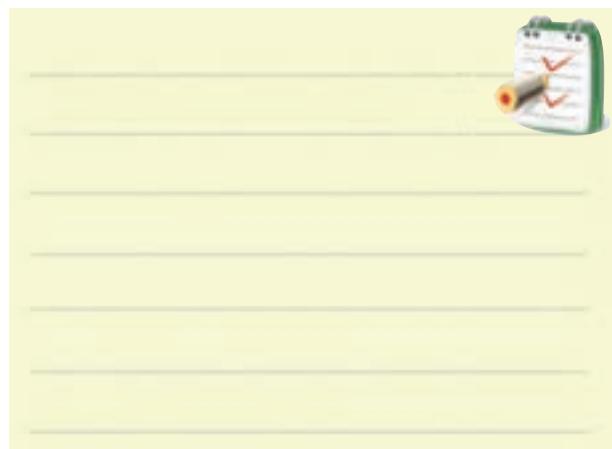۱- مدار تقویت کننده تفاضلی را از نظر رفتار DC شرح دهید.



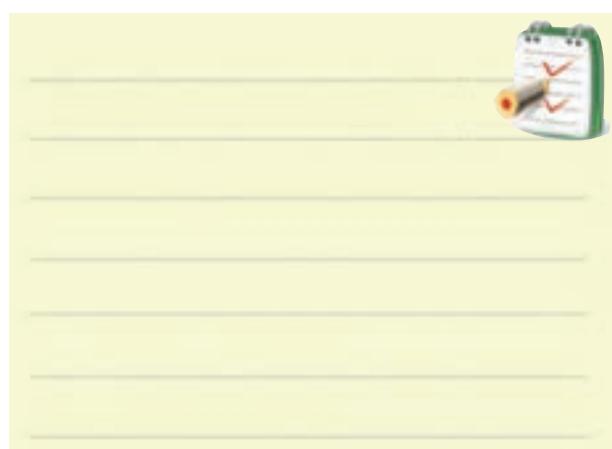۲- چگونگی عملکرد تقویت کننده تفاضلی رادر AC به طور کامل و با رسم شکل موج ها شرح دهید.




۳- طبقه میانی یک تقویت کننده عملیاتی ، یک تقویت کننده ولتاژ است.

صحیح غلط

۱۳- به مدارهای مشتق گیر و انتگرال گیر مدارهای
شکل موج می گویند.

۱۴- بهره ولتاژ مدار شکل ۵-۳۳ زیر کدام است ؟

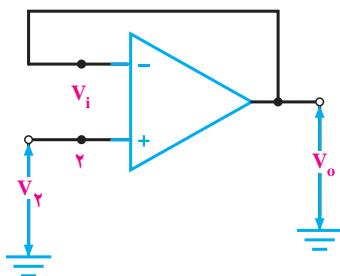

شکل ۵-۳۳


۱۵- حذف سیگنال های مشترکی که به وسیله ی پارازیت
به وجود می آید ، از مزایای این تقویت کننده است .

الف) تفاصلی

ب) عملیاتی

ج) بافر مثبت

د) مشتق گیر

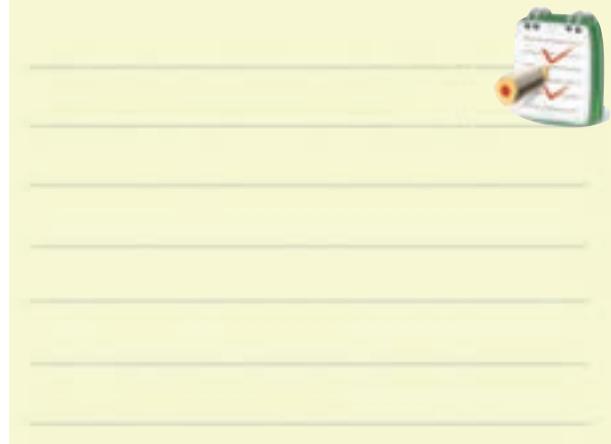

۱۰- معمولاً به وسیله یک می توان تقویت کننده
تفاصلی را معادل کرد .

الف) مقاومت متغیر

ب) سیم پیچ متغیر

ج) خازن متغیر

د) مقاومت ثابت

۱۱- تقویت کننده تفاصلی می تواند را تقویت کند .
الف) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی

ب) اختلاف دامنه سیگنال های ورودی و زمین

ج) اختلاف بین دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنی
د) مجموع دامنه سیگنال های ورودی و ولتاژ مبنی

۱۲- مدار مشتق گیر را رسم کنید و در صورتی که سیگنال
مثلثی به ورودی آن اعمال شود ، شکل موج خروجی آن را
رسم کنید .

