

پو دمان پنجم

تابلو برق مطلوب شبکه



واحد یادگیری ۵

آیامی دانید:


- تابلو بانک خازنی چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- ضرورت کاربرد تابلو بانک خازنی در شبکه برق چیست؟
- مبنای انتخاب و اتصال موتور الکتریکی به اینورتر چیست؟
- راه اندازی موتور الکتریکی با اینورتر چه مزایایی دارد؟
- چگونه می‌توان موتور الکتریکی را با اینورتر راه اندازی کرد؟

استاندارد عملکرد

در این پودمان هنرجویان قادر خواهند شد در واحد ۵ یادگیری ابتدا توان غیر مؤثر را برآورد کنند و قطعات موردنیاز بانک خازنی را به دست آورند. در واحد یادگیری ششم هنرجویان راه اندازی نرم موتورهای الکتریکی با استفاده از اینورتر را فرا گرفته و پس از جانمایی و نصب قطعات تابلو مطابق نقشه، آزمایش صحت عملکرد تابلو را به کمک هنرآموز محترم انجام دهند.

مقدمه

توان ظاهری مورد نیاز وسایل الکتریکی مانند موتورهای الکتریکی، مدارهای روشنایی، رایانه‌ها از دو مؤلفه مؤثر (اکتیو) و غیرمؤثر (راکتیو) تشکیل شده است. توان غیر مؤثر برای درک جریان خازنی بسیار مهم است. مصرف کننده‌های اهمی مانند گرمکن‌های برقی (هیترها) تنها به توان مؤثر نیاز دارند. برخی بارها مانند موتورهای القایی به هر دو توان مؤثر و غیرمؤثر نیاز دارند (شکل ۱).

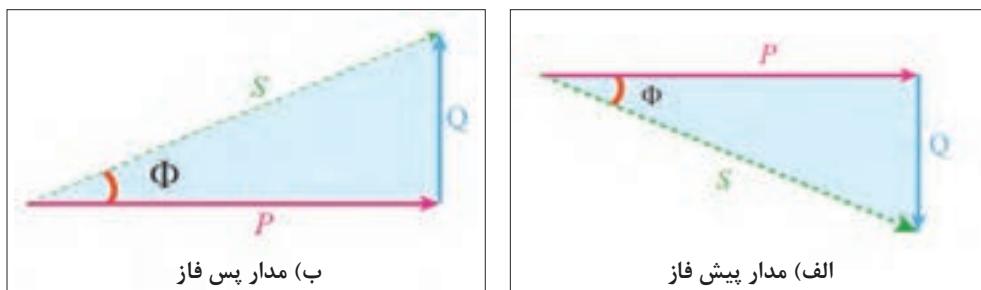

شکل ۱- مثلث توان

توان مؤثریا اکتیو، توانی است که توسط مصرف کننده به کار مفید تبدیل می‌شود واحد اندازه‌گیری توان مؤثر (P) وات (W) می‌باشد.

توان راکتیو، توانی است که در بارهای القایی، شارمغناطیسی مورد نیاز را تولید می‌کند. واحد اندازه‌گیری و توان غیرمؤثر (Q) وار (VAR) می‌باشد.

گرچه توان غیرمؤثر به کار مفید تبدیل نمی‌شود اما محیط تبدیل انرژی به کار را فراهم می‌آورد. برخی تجهیزات برای راهاندازی به توان غیر مؤثر نیاز دارند. تأمین توان غیر مؤثر از طرف شبکه برق میسر می‌باشد. چنانچه مصرف این توان بیش از مقدار متداول تحويل از سوی شبکه برق باشد، هزینه آن به صورت ماهانه به همراه ضرایبی تحت عنوان ضریب بدی مصرف (جریمه) در قبوض برق آورده می‌شود. اما چنانچه این توان در محل مصرف توسط خازن تأمین شود، با سرمایه‌گذاری مناسبی می‌توان هزینه مربوط به توان غیرمؤثر را از قبوض برق حذف کرد و به این ترتیب به دلیل عدم پرداخت هزینه بابت خرید توان غیرمؤثر از شبکه، خازن موجب سودآوری و کاهش هزینه‌های مصرف کننده خواهد شد. بنابراین خازن به عنوان یک تجهیز تأمین کننده توان راکتیو، اهمیت به سزاگی برای مصرف کنندگان برق دارد (شکل ۲).



شکل ۲- تابلو بانک خازنی



بسیاری از کارگاه‌های صنعتی به دلیل تعداد زیاد موتورهای الکتریکی در شبکه مصرف، به توان غیر مؤثر بالایی نیاز دارند. قبض نشان داده شده در شکل ۳ مربوط به یک کارگاه صنعتی دارای ضریب زیان بدی مصرف است. مبلغ قابل پرداخت آن چقدر است؟ چه راهکاری برای کاهش هزینه برق این کارگاه پیشنهاد می‌کنید؟

شكل ٣- قبض برق

خان

خازن با ذخیره کردن انرژی الکتریکی و شارژ و دشارژ مداوم در جریان متناوب قابلیت تولید توان غیرمؤثر داردند. جدول ۱ انواع خازن برای تأمین توان غیرمؤثر به همراه ویژگی‌های آن در بانک خازنی را معرفی می‌کند. جدیدترین تکنولوژی ساخت خازن، خازن‌های خشک تمام فیلم معدنی می‌باشند که حتی در صورت بروز هر گونه صدمه و ترکیدگی بدنه خازن، هیچ ماده شیمیایی مضر یا صدمه‌زننده به انسان و محیط در آن وجود ندارد و به صورت استوانه‌ای ساخته می‌شوند. در شکل (۴) یک نمونه از این خازن‌ها نشان داده می‌شود. خازنی که در شکل (۴) نشان داده شده است واحد (یونیت) خازن نامیده می‌شود و ظرفیت این خازن برای توان‌های بالای غیرمؤثر، محدود است.



شکل ۴- خازن استوانه‌ای خشک معدنی

خازن‌های بانک خازنی	ویزگی خازن
خازن کاغذی	نشتی دارد
خازن خشک	نشتی کمتر - اینمی بیشتر

جدول ۱- انواع خازن بانک خازنی

بانک خازنی: بانک خازنی، شامل تعدادی خازن، تجهیزات قطع و وصل و تجهیزات حفاظتی است. این مجموعه داخل یک تابلو نصب می‌شود (شکل ۵).



شکل ۵- نمونه‌ای از بانک خازنی

برخی موارد به دلیل کم و زیاد شدن تعداد وسایل الکتریکی که منجر به تغییرات مقدار توان غیرمؤثر می‌شود، قطع و وصل شدن خازن متناسب با نیاز مصرف‌کننده ضروری می‌باشد. حتی برای مصرف‌کنندگان بزرگ نیاز به خازن‌های زیاد برای تأمین توان غیرمؤثر می‌باشد. برای رسیدن به آن ظرفیت‌های زیاد، استفاده از چند خازن به صورت موازی، استفاده می‌شود.





شکل ۶- رگولاتور اصلاح ضریب توان

رگولاتور (تنظیم کننده): برای تنظیم ظرفیت خازن‌ها به منظور تأمین توان غیرمؤثر از رگولاتور اصلاح ضریب قدرت استفاده می‌شود. به عبارت دیگر اگر نیاز باشد خازن‌ها متناسب با کم و زیاد شدن توان غیرمؤثر مصرف‌کننده وارد مدار شوند نیاز به قطعه الکتریکی دیگری می‌باشد که با اندازه‌گیری توان غیرمؤثر مصرف‌کننده، دستور قطع و وصل کنتاکتورها را صادر نماید. این کار باعث تأمین توان غیرمؤثر به مقدار نیاز توسط خازن می‌شود. رگولاتور در تابلو بانک خازنی نصب می‌شود (شکل ۶).

تجهیزات بانک خازنی:

بانک خازنی از تجهیزات مختلفی نظیر کنتاکتور، خازن، فیوز و رگولاتور تشکیل شده است.
خازن: نمای داخلی خازن یونیت در شکل (۷) دیده می‌شود. در این شکل سه عدد خازنی به صورت اتصال مثلث در درون یک استوانه فلزی قرار گرفته و از سه رأس مثلث سه اتصال برای وصل شدن به ولتاژ سه فاز بر روی خازن تعییه شده است.

نماد خازن در نقشه‌های الکتریکی به صورت تکفاز و سه فاز نشان داده شده است. (شکل ۸) انتخاب خازن براساس ظرفیت پله مورد نیاز در سطح ولتاژ شبکه را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه چنانچه یک بانک خازنی 100 کیلوواری از ترکیب 4 پله 25 کیلوواری در سطح ولتاژ 400 ولت مورد نیاز باشد، یک خازن 25 کیلوواری در سطح ولتاژ 400 ولت و یا دو عدد خازن $12/5$ کیلوواری 400 ولتی می‌تواند برای هر پله استفاده شود (جدول ۲).

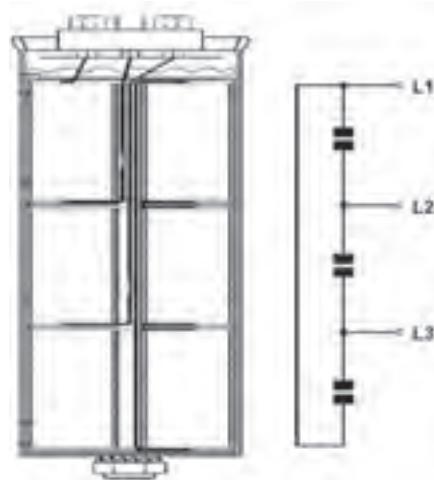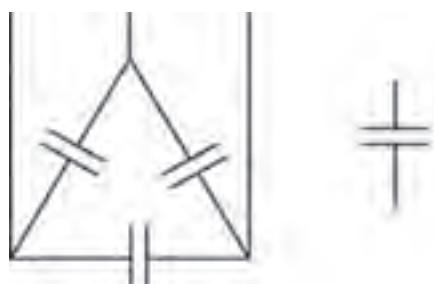

شکل ۸- نماد داخلی یک خازن خشک استوانه‌ای

شکل ۷- نمای داخلی یک خازن خشک استوانه‌ای

باید در نظر داشت که استفاده از یک خازن 25 کیلووار ارزان‌تر از دو خازن $12/5$ کیلووار است. چرا؟

توجه




جدول ۲- پله بندی بانک خازنی

مراحل پله	پله ۱	پله ۲	پله ۳	پله ۴
۲۵kvar				ظرفیت بانک خازنی
				۱۲/۵kvar
۱۰۰kvar				مجموع ظرفیت


اگر از دو خازن $12/5$ کیلوواری برای یک پله استفاده شود هنگام صدمه احتمالی یک خازن، نصف ظرفیت آن پله از دست خواهد رفت. در حالی که برای پله 25 کیلوواری تمام ظرفیت پله از دست خواهد رفت. به علاوه به دلیل مساحت جانبی بیشتر دو خازن $12/5$ کیلوواری به یک خازن 25 کیلوواری، تبادل حرارتی با محیط بیشتر خواهد بود که به افزایش طول عمر خازن و کاهش خطر صدمه دیدن خازن کمک زیادی خواهد کرد.

■ **کنتاکتور خازنی:** کنتاکتورهایی که برای قطع و وصل خازن، درون بانک خازنی استفاده می‌شود، کنتاکتور خازنی نامیده می‌شود. ظاهر این نوع کنتاکتورها نیز متفاوت با کنتاکتورهای دیگر است (شکل ۹).

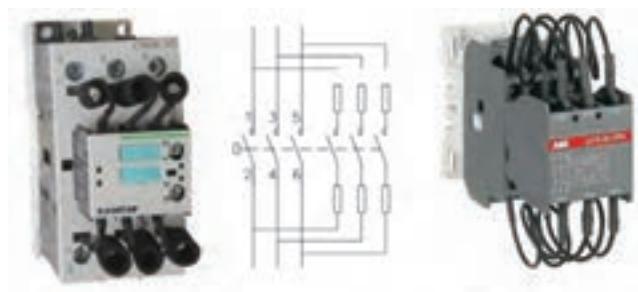

شکل ۹- نمونه کنتاکتور خازنی

کنتاکتورهای خازنی نشان داده شده در شکل ۹ دارای تعدادی سیم به صورت پیچیده شده در قسمت بالا و پایین هستند. این سیم‌ها در واقع مقاومت اهمی هستند. با بررسی دقیق شمای داخلی کنتاکتور خازنی می‌توان دید که قبل از بسته شدن کنتاکت اصلی کنتاکتور، کنتاکت‌هایی کمکی بسته شده و خازن همراه با مقاومت‌های محدود کننده جریان در قسمت بالایی و پایینی کنتاکتور وارد مدار شده و برق دار می‌شود و اندکی پس از آن، کنتاکت‌هایی کمکی از محل خود حرکت کرده و باز شده و کنتاکت اصلی بسته می‌شود و خازن به طور کامل وارد مدار می‌شود (شکل ۱۰).

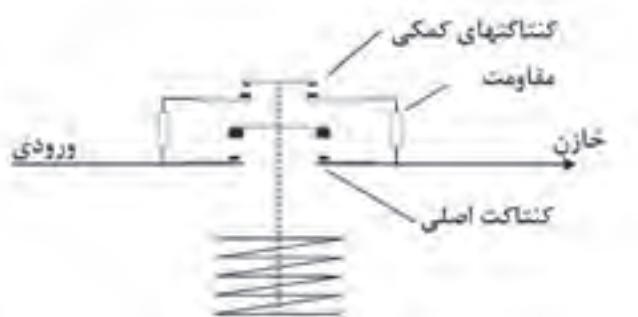

شکل ۱۰- اتصالات داخلی کنتاکتور خازنی

سؤال

اگر خازن‌ها مستقیم وارد مدار شود چه پیامدی خواهد داشت؟



انتخاب کنتاکتور خازنی برای خازن‌ها براساس ظرفیت خازنی است که باید از طریق آن کنتاکتور قطع و وصل شود. به عنوان مثال برای یک خازن ۲۵ کیلوواری در سطح ولتاژ ۴۰۰ ولت باید از یک کنتاکتور ۲۵ کیلوواری با سطح ولتاژ ۴۰۰ ولت استفاده شود. البته سازندگان معتبر کنتاکتور، استفاده از کنتاکتور با یک شماره استاندارد بالاتر را توصیه می‌کنند. در واقع کنتاکتور ۳۰ کیلوواری با سطح ولتاژ ۴۰۰ ولت از نظر سازندگان کنتاکتور گزینه مناسب‌تری می‌باشد.



شکل ۱۱- کلید فیوز خودکار مینیاتوری سه فاز

■ **تجهیزات حفاظتی:** برای حفاظت از هر پله بانک خازن باید فیوز مناسب آن پله بین کنتاکتور و شبکه اصلی برق قرار بگیرد. کلید فیوزهایی که برای بانک خازنی استفاده می‌شود باید از نوع تندرکار باشد (شکل ۱۱).

چنانچه در محل نصب بانک خازنی شبکه برق دارای ماکریم و می‌نیم (پیکهای)^۱ مختلفی باشد، استفاده از فیوز کندرکار می‌تواند گزینه و جایگزین مناسبی باشد. نکته دیگر در انتخاب کلید فیوز، مقدار جریان آن است. طبق استاندارد IEC ۶۰۸۳۱

خازن توانایی تحمل اضافه جریان دائمی تا ۳۵ درصد را دارد اما باید اضافه ولتاژ مجاز برای شبکه نیز ده درصد می‌باشد که این اضافه ولتاژ می‌تواند منجر به اضافه جریان شود. بنابراین با احتساب دو ضریب گفته شده ($1/485 = 1/35 \times 1/1 \times 1/5$) مقدار جریان فیوز حدوداً ۱/۵ برابر جریان خازن همان پله خواهد بود. البته برخی مقدار ترانس ظرفیت خازن که طبق استاندارد IEC تا ۱۰ درصد می‌باشد را نیز درنظر گرفته و ضریب ۱/۶۵ را برای جریان فیوز درنظر می‌گیرند. با ذکر یک مثال انتخاب جریان فیوز برای یک پله ۲۵ کیلوواری ۴۰۰ ولتی محاسبه می‌شود.

$$I_{Capacitor} = \frac{Q_C}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{25 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 36A \rightarrow I_{fuse} = 1/5 \times 36 = 54A$$


با توجه به محاسبات بالا حداقل جریان فیوز انتخابی باید ۵۴ آمپر باشد اما به دلیل موجود نبودن کلید فیوز در این جریان محاسبه شده، نزدیک‌ترین فیوز، فیوز ۶۳ آمپر می‌باشد که برای این پله درنظر گرفته می‌شود.

■ **رگولاتور:** رگولاتور اصلاح ضریب توان یکی از تجهیزات جداناپذیر بانک خازنی می‌باشد که با اندازه‌گیری مقدار مصرف توان را کمیو مصرف کننده، دستور قطع و وصل کنتاکتورها را صادر نماید. رگولاتورهای مختلفی از سوی شرکت‌های مختلف برای استفاده در بانک‌های خازنی ارائه می‌شوند. اما قبل از انتخاب رگولاتور مناسب باید بدانیم تجهیز مناسب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد.

ویژگی‌ها و مزایای رگولاتور

الف) تنظیم و شناسایی خودکار: یکی از مهم‌ترین ویژگی رگلاتورها شناسایی خودکار می‌باشد. این ویژگی این امکان را فراهم می‌آورد که رگولاتور پس از نصب شدن در بانک خازنی و روشن شدن، به صورت

ترتیبی پله‌های بانک خازنی را قطع و وصل نموده و با دریافت مقدار جریان هر پله از ترانسفورماتور جریان، تخمینی از ظرفیت هر پله به دست می‌آورد. پس از اتمام قطع و وصل پله‌ها، مناسب با مقدار جریان غیرمؤثر مصرف کننده، فرمان وصل پله‌های مورد نیاز برای تأمین توان غیرمؤثر مصرف کننده را صادر می‌کند (شکل ۱۲).

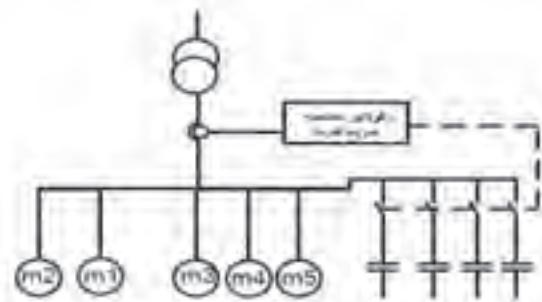

شکل ۱۲- رگولاتور


ب) قطع و وصل دوره‌ای پله‌ها: قطع و وصل دوره‌ای^۱ پله‌ها از ویژگی‌های مهم دیگر رگولاتورها می‌باشد که باید در انتخاب رگولاتور مدنظر قرار گیرد. همانطور که از نام این ویژگی برمی‌آید، این امتیاز را به بانک خازنی خواهد داد که تمامی پله‌های یکسان از نظر تعداد دفعات قطع و وصل و زمان در مدار بودن به صورت تقریبی با هم برابر باشند. در واقع پله‌های یکسان با هم مستهلك شوند. چنانچه یک بانک خازنی دارای دو یا سه پله ۲۵ کیلوواری باشد، تمامی پله‌ها از نظر زمانی و تعداد دفعات قطع و وصل با یکدیگر برابر باشند و به صورتی نباشد که یک پله بارها مورد استفاده قرار بگیرد و مستهلك شود در حالی که دیگر پله‌ها وارد مدار نشده باشند.


ج) شناسایی پله‌های معیوب: یکی دیگر از ویژگی مفید و لازم رگلاتورها شناسایی پله‌های معیوب و اعلام خرابی آنها، قطع کردن پله‌های بانک خازنی در هنگام اضافه جریان‌های ناشی از هارمونیک و محدوده تغییر ضریب توان مطلوب می‌باشد..

فعالیت




در نقشه شکل ۱۳ محل نصب رگلاتور را مشخص کنید و عملکرد مدار را تفسیر و به کلاس ارائه نمایید.

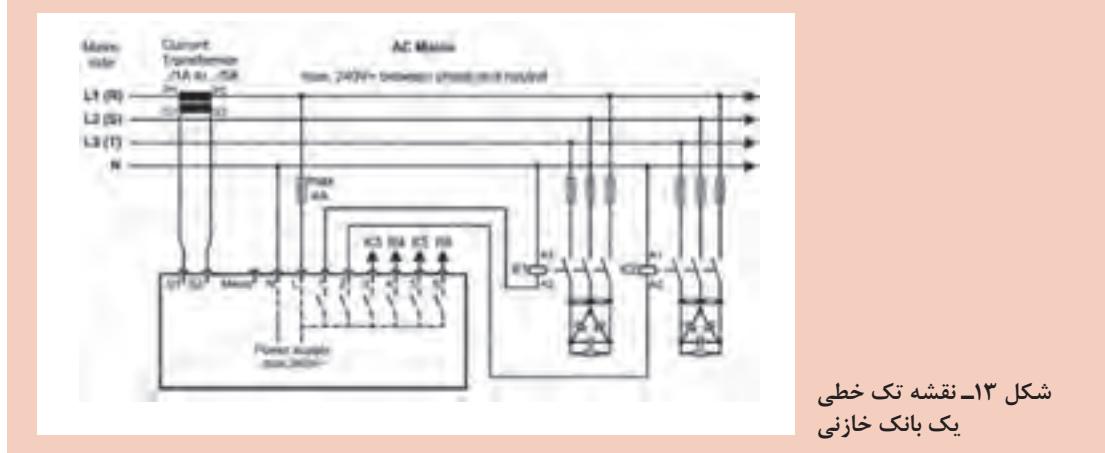شکل ۱۳- نقشه تک خطی
یک بانک خازنی

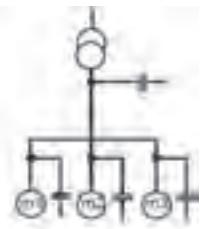

شکل ۱۴- جبران سازی نقطه‌ای یا محلی

هدف از انجام این جبران سازی، بررسی و مشاهده اثر خازن گذاری در یک نقطه از مصرف شبکه است. همچنین اندازه‌گیری کاهش مقدار جریان و بهبود ضریب توان بعد از خازن گذاری است (شکل ۱۴). برای انجام این کار ابتدا باید با توجه به تجهیزات آورده شده مدار قدرت زیررا بیندید.

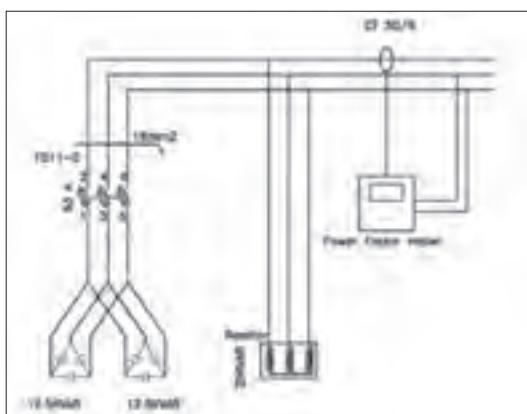

شکل ۱۵- مدار قدرت جبران سازی نقطه

تجهیزات مورد نیاز:

- راکتور
- کلید فیوز
- کسینوس فی متر
- آمپر متر

مطابق شکل (۱۵) از یک سلف یا راکتور به عنوان بار مصرف کننده راکتیو استفاده کنید. در ادامه با کمک خازن، توان غیرمؤثر در همان محل تأمین می‌شود و ضریب توان افزایش می‌یابد.

توجه



به دلیل عدم وجود بار اهمی، اندازه‌گیری ضریب توان توسط دستگاه با خطأ همراه خواهد بود.

مراحل انجام کار: دو عدد خازن سه فاز موازی را به صورت موازی متصل کنید و از طریق یک عدد کلید فیوز با فیوز مناسب به ابتدای خط محل تغذیه بار (سلف) متصل کنید. به دلیل استفاده از دو خازن ۱۲/۵ کیلوواری که در مجموع دارای ۲۵ کیلووار توان غیرمؤثر می‌باشد، حداقل مقدار مجاز جریان فیوز باید ۵۴ آمپر باشد. با توجه به اینکه نزدیکترین رنج فیوز استاندارد به جریان محاسبه شده، ۶۳ آمپر می‌باشد از فیوز ۶۳ آمپر استفاده شده کنید.

$$I_{Capacitor} = \frac{Q_C}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{25 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 40} = 36A \rightarrow I_{fuse} = 1/5 \times 36 = 54A$$

برای مشاهده و تأثیر ورود خازن به مدار از یک عدد ترانسفورماتور جریان با نسبت تبدیل ۵۰ به ۵ برای نمونه‌گیری جریان و ارسال آن به دستگاه اندازه‌گیری ضریب توان استفاده کنید. البته می‌توانید از یک رگولاتور اصلاح ضریب توان نیز بهره بگیرید. ابتدا کلید فیوز را در حالت باز قرار دهید و راکتور را وارد مدار کنید. مقدار جریان راکتور به همراه ضریب توان ثبت می‌شود شکل (۱۶). پس از قطع نمودن مدار و اتصال کلید فیوز، مدار را مجدداً برق دار کنید.



شکل ۱۷- میزان جریان و ضریب توان بار بدون خازن



شکل ۱۶- میزان جریان و ضریب توان بار با اتصال خازن

توجه



چنانچه از کلید فیوز قابل قطع زیر بار استفاده کنید، می‌توانید در حالت برق دار نیز کلید فیوز را قطع و وصل کنید. در این حالت مقدار جریان و ضریب توان در شکل (۱۷) نشان داده شده است. در حالتی که خازن در مدار قرار دارد، مقدار جریان به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد و در مقابل مقدار ضریب توان افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. بنابراین کاملاً مشخص است که استفاده از خازن در کنار یک بار مصرف کننده توان غیرمؤثر، با جبران سازی توان غیرمؤثر، علاوه بر کاهش جریان جذب شده از سوی شبکه، مقدار ضریب توان را نیز بهبود می‌دهد که موجب کاهش هزینه‌های مصرف کننده می‌شود.

توجه



معمولًاً ضریب قدرت موتورها بین ۰/۷۵ تا ۰/۸۵ است و در روش تجربی حدود ۶۰ درصد توان مؤثر موتور، خازن برای اصلاح ضریب قدرت درنظر گرفته می‌شود به عنوان مثال موتور ۱۰۰ کیلووات حدود ۶۰ کیلو وار خازن نیاز دارد.

فعالیت



برای مقایسه وضعیت تغییر جریان الکتریکی و اصلاح ضریب توان جدول ۳ را برای حالت قبل تکمیل کنید.


جدول ۳- مقادیر اندازه‌گیری شده کار عملی اول

ضریب توان		مقدار جریان(آمپر)		مقادیر اندازه‌گیری شده
موتور ۲/۲ کیلو وات	موتور ۱/۵ کیلو وات	موتور ۲/۲ کیلو وات	موتور ۱/۵ کیلو وات	
				قبل از خازن گذاری
				بعد از خازن گذاری

سؤال



کار عملی (۲)

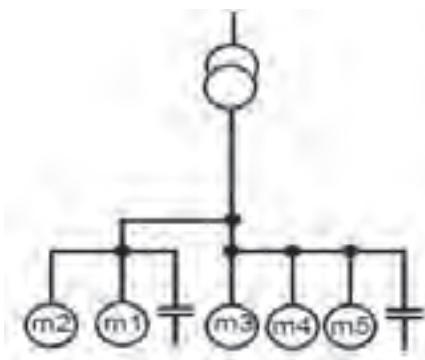

شکل ۱۸- جبران سازی گروهی

جبران سازی مرکزی

هدف از انجام این جبران سازی بررسی و مشاهده اثر خازن گذاری بر کاهش مقدار جریان و بهبود ضریب توان چند مصرف کننده است که مصرف کننده توان غیر مؤثر هستند و متناسب با تغییر مقدار توان غیر مؤثر، تعداد پله های بانک خازنی وارد و خارج از مدار می شود (شکل ۱۸)

در این روش برای چند مصرف کننده که هم زمان و کنار یکدیگر کار می کنند، یک خازن با توان بالا نصب می شود.

تجهیزات مورد نیاز:


- راکتور
- ترانسفورماتور جریان (CT)
- کلید فیوز
- کسینوس فی متر
- آمپر متر
- لامپ سیگنال

مراحل انجام کار: ابتدا مدار قدرت را مطابق شکل ۱۹ بیندید و سپس مدار فرمان مطابق شکل ۲۰ کامل کنید. در مدار قدرت از خازن، کنتاکتور خازنی و کلید فیوز استفاده کنید. در مدار فرمان نیز به غیر از رگولاتور از یک کلید دو طرفه و چراغ سیگنال استفاده نمایید تا در زمان معیوب شدن رگولاتور و یا مواردی دیگر بتوان پله های بانک خازنی را وارد مدار کرد و پله های وارد شده (جبران شده) به مدار از طریق روشی بودن چراغ های سیگنال مشخص باشد.


توجه



به دلیل عدم وجود بار مؤثر (اهمی)، ممکن است تنظیمات رگولاتور اصلاح ضریب توان در حالت اتوماتیک به درستی انجام نشود و نیاز به وارد کردن تنظیمات به صورت دستی باشد.

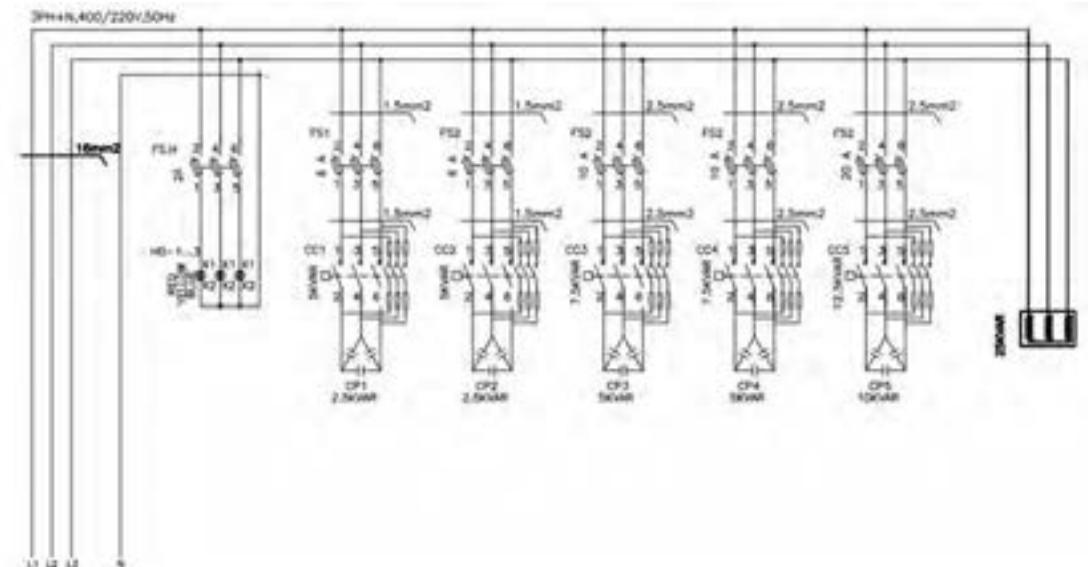

شکل ۱۹- مدار قدرت بانک خازنی

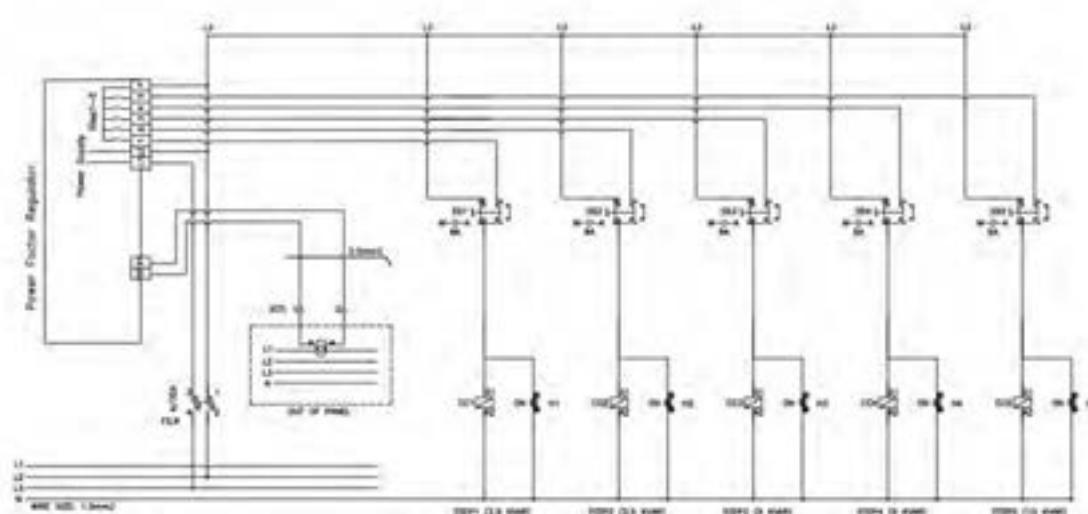

شکل ۲۰- مدار فرمان بانک خازنی

بعد از اتصال مدار به شبکه برق رگولاتور به صورت خودکار پله‌ها را وارد و خارج می‌کند و پس از شناسایی پله‌ها مقدار ضریب توان اولیه را نشان می‌دهد (چنانچه رگولاتور اصلاح ضریب توان نتوانست شناسایی را کامل کند باید به کمک دفترچه راهنمای رگولاتور اصلاح ضریب توان، مقادیر را به صورت دستی وارد کنید). پس از طی زمانی کوتاه، رگولاتور اصلاح ضریب توان، پله‌ها را از طریق ارسال فرمان به کنترلر حازنی وارد مدار می‌کند. وقت نمایید که با ورود هر پله، مقدار ضریب توان افزایش یافته و مقدار جریان الکتریکی کاهش می‌یابد. در شکل (۲۱) و (۲۲) مراحل شناسایی اتوماتیک و نتیجه ورود پله طبق فرمان رگولاتور اصلاح ضریب و توان مشخص شده است.



شكل ۲۱- روند شناسایی اتوماتیک توسط رگولاتور
شكل ۲۲- نتیجه عملکرد رگولاتور اصلاح ضریب توان

برای مقایسه وضعیت تغییر جریان الکتریکی و اصلاح ضریب توان این دو مقدار را در هر پله بررسی و در جدول ۴ یادداشت نمایید. در ادامه منحنی تغییرات جریان و ضریب توان را به ازای تغییر پله ترسیم نماید.

جدول ۴- مقدار اندازه‌گیری شده کار عملی، دوم

ضریب توان					مقدار جریان(آمپر)					مقادیر اندازه‌گیری شده				
۵ پ	۴ پ	۳ پ	۲ پ	۱ پ	۵ پ	۴ پ	۳ پ	۲ پ	۱ پ	۵ پ	۴ پ	۳ پ	۲ پ	۱ پ
بعد از خازن گذاری										قبل از خازن گذاری				

فعالیت



بار راکتیو دیگری در کنار بار راکتیو ۲۵ کیلووار فعلی اضافه کنید و واکنش رگولاتور را به آن مشاهده کنید.

سؤال



مزایا و معایب روش جبران سازی گروهی را بررسی کنید.

روش دیگر برای بررسی جبران سازی :

برای بررسی اثر جبران سازی، توسط یک کلید دوطرفه، یکی از بزرگ‌ترین پله‌هایی که توسط رگولاتور به مدار وارد شده است را از مدار خارج کنید، به این ترتیب کاهش ضریب توان درمدار، به منزله افزایش مقدار بار راکتیو تلقی شده و بانک خازنی به آن واکنش نشان می‌دهد. در این حالت پله‌های وارد شده به مدار را طوری تغییر می‌دهد که مقدار ضریب توان افزایش یابد.

توجه



برای واکنش دادن رگولاتور نسبت به هر تغییر باید زمانی سپری شود تا از نظر رگولاتور آن تغییرات تشییت شوند و به صورت کوتاه مدت و گذرا نباشد. این زمان معمولاً بیش از یک دقیقه است.

واکنش رگولاتور اصلاح ضریب توان در شکل (۲۳) به خارج کردن یکی از پله‌های وارد شده به مدار را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲۳- نتیجه عملکرد رگولاتور اصلاح ضریب توان به خارج کردن یک پله

تحقیق کنید



- ۱- چه شرکت‌هایی در زمینه تولید بانک خازنی فعال هستند.
- ۲- نرخ محاسبه اجرت ساخت تابلو بانک خازنی چگونه برآورد می‌شود

ارزشیابی شایستگی تابلوی بانک خازنی

<p>شرح کار: جبران سازی نقطه‌ای یا محلی توان غیر مؤثر جبران سازی مرکزی توان غیر مؤثر</p>			
<p>استاندارد عملکرد: برآورد مقدار توان غیر مؤثر موردنیاز و نصب خازن و قطعات بانک خازنی</p>			
<p>شاخص‌ها: تسلط بر محاسبه توان مؤثر و غیر مؤثر شناخت قطعات بانک خازنی و کاربرد آنها نصب نقطه‌ای و پله‌ای خازن در مدار یک مصرف‌کننده موتور الکتریکی</p>			
<p>شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات: شرایط: کارگاه برق صنعتی دارای تابلو بانک خازنی ابزار و تجهیزات: تابلو بانک خازنی - بار سلفی یا موتور الکتریکی - ویدئو پروژکتور</p>			
<p>معیار شایستگی:</p>			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اصلاح ضریب توان مرکزی	۲	
۲	اصلاح ضریب توان نقطه‌ای	۲	
۳	محاسبه توان غیر مؤثر	۱	
<p>شاخص‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: کسب اطلاعات کارتیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی</p>			
<p>میانگین نمرات</p>			
<p>* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.</p>			

واحد یادگیری ۶

راهاندازی اینورتر موتورهای القایی



شکل ۱- دو نمونه اینورتر

راهاندازی موتورهای الکتریکی به کمک اینورتر دارای مزیت‌های زیادی است. به همین دلیل امروزه در صنایع و حتی لوازم خانگی جدید مانند کولرهای گازی، موتورهای الکتریکی به کمک اینورتر راهاندازی می‌شود (شکل ۱). به طور کلی می‌توان گفت وقتی یک موتور الکتریکی از طریق اینورتر راهاندازی می‌شود، اگر پارامترهای اینورتر درست تنظیم شده باشد سیم پیچ‌های موتور الکتریکی هرگز نمی‌سوزد. به همین دلیل اینورتر ضمن داشتن مزایای زیاد در راهاندازی و توقف موتور الکتریکی، محافظت بسیار خوب موتور الکتریکی است. راهاندازی موتور الکتریکی با استفاده از مدارهای راهاندازی متداول مانند مدار راهاندازی ستاره - مثلث یا راهاندازی مستقیم همراه با شوک‌های الکتریکی و مکانیکی است. راهاندازی موتور الکتریکی با اینورتر یک نوع راهاندازی نرم برای موتور الکتریکی است که مزایای زیر را به همراه دارد:

- صرفه‌جویی در مصرف انرژی به طوری که ظرف مدت یک الی یک و نیم سال، هزینه خود اینورتر از بابت صرفه‌جویی در مصرف انرژی جبران می‌شود (به دست می‌آید)

- کاهش توان غیر مؤثر مصرفی (به دلیل داشتن بانک خازنی در اینورتر)
- حذف جریان راهاندازی زیاد

- رفع ناهنجاری‌های مکانیکی (عدم ایجاد ضربه و به تبع آن عدم خرابی فونداسیون و ...)

- عدم خرابی یاتاقان‌ها، برینگ‌ها و بلبرینگ‌های موتور الکتریکی

- عدم خرابی سیستم انتقال نیرو از موتور به بار مکانیکی (مانند تسمه‌ها، چرخ زنجیرها و ...)

- عدم خرابی گیربکس‌های تبدیل دور

- محدود کردن جریان راهاندازی

- عدم نیاز به خازن‌های اصلاح ضربی توان (کسینوس فی)

- عدم نیاز به حالت ستاره و مثلث هنگام راهاندازی موتور

- امکان قطع و وصل اضطراری از راه دور

- عدم نیاز به کلیدهای قطع و وصل قدرت

- امکان تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در زمان کوتاه

- امکان داشتن دور ثابت و مستقل از بار (شبیه موتور سنکرون)


- به سادگی و بدون هیچ گونه تجهیزاتی اینورتر می‌تواند جهت گردش رotor را عوض کند.

- امکان غیر فعال یک جهت گردش موتور

- در اینورتر می‌توان محدوده فرکانسی را به صورت حد پایین و حد بالا تنظیم کرد (مثلاً کاری کنیم که هیچ‌گاه دور موتور از ۱۲۵° دور کمتر نشود و از ۱۸۵° دور نیز بیشتر نشود).




استفاده از اینورتر و بانک خازنی برای اصلاح ضریب توان را با یکدیگر مقایسه نمایید.

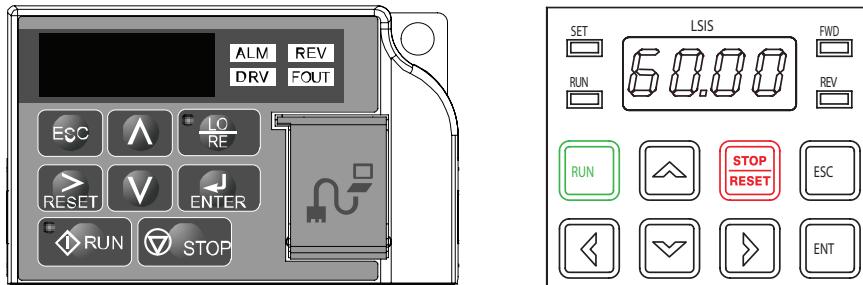

شکل ۲- صفحه کلید دو نمونه اینورتر

ساختمان ظاهری اینورتر

برای آشنایی با ساختمان ظاهری اینورتر دو نمونه صفحه کلید اینورتر در شکل ۲ نشان داده شده است.
اجزای مختلف این نمونه شامل این موارد است:

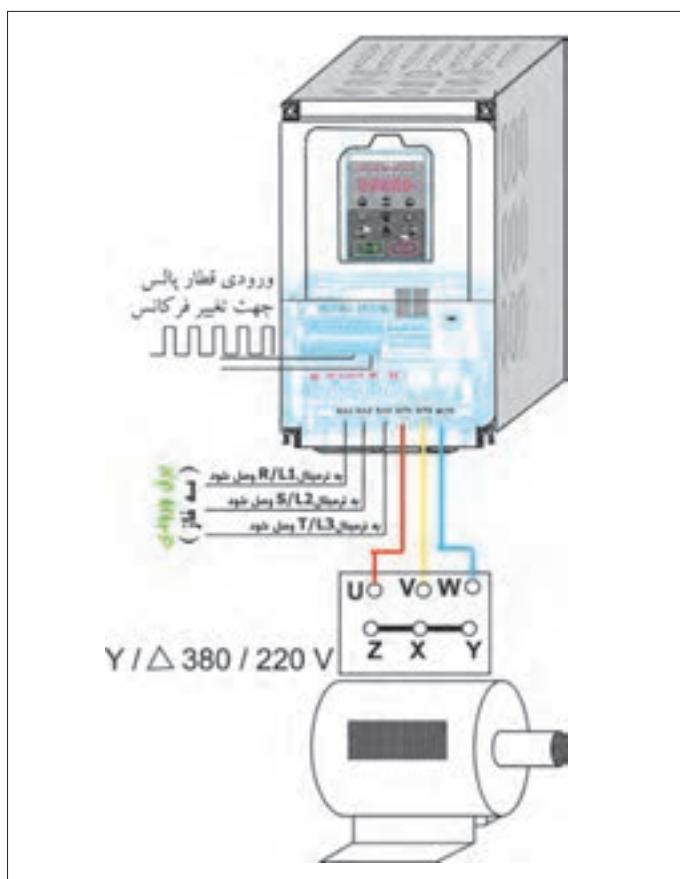

شکل ۳- (الف) دیاگرام قدرت اتصال موتور الکتریکی به اینورتر (ورودی سه فاز)

(الف) صفحه کلید: در این نمونه درایو صفحه کلید شامل شش کلید (شستی)، یک پتانسیومتر، یک صفحه نمایش و چهار عدد سون سگمنت دیودی است. کلید Enter برای فرمان حرکت موتور الکتریکی و کلید Stop برای فرمان توقف موتور الکتریکی است. از کلید Enter برای تأیید و ذخیره یک مقدار تغییریافته استفاده می‌شود. کلیدهای جهت‌دار برای حرکت بین پارامترها و انتخاب آنها یا برای حرکت بین متغیرها و کم و زیاد کردن مقدار آنها به کار می‌روند. (شکل ۲)

(ب) ورودی‌ها و خروجی‌ها: ورودی‌ها و خروجی‌های اینورتر دارای ورودی و خروجی‌های آنالوگ و دیجیتال و خروجی رله‌ای است. ورودی قدرت اینورتر نیز سه فاز یا تک‌فاز است (شکل ۳).




پ) مشخصات اینورتر (دراایو): مشخصات درایو شامل شماره سریال، کشور سازنده، ولتاژ ورودی تک فاز یا سه فاز، خروجی سه فاز جریان، توان و محدوده تغییرات فرکانس است.

شکل ۳-ب) نحوه اتصال موتور الکتریکی به اینورتر

فعالیت



برچسب مشخصات نشان داده شده در شکل ۴ مربوط به اینورتر نشان داده شده در شکل ۱ است. مشخصات فنی آن را استخراج کنید.

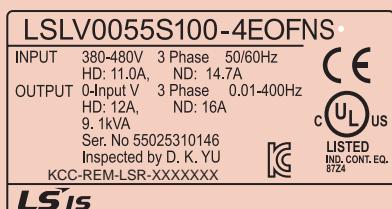

شکل ۴-دو نمونه برچسب مشخصات فنی اینورتر

سؤال




با توجه به فرکانس های نشان داده شده در شکل ۵، در کدام حالت سرعت چرخش محور موتور الکتریکی چهار قطب بیشتر خواهد بود؟




شکل ۵-دو فرکانس مختلف اینورتر

تنظیمات اینورتر

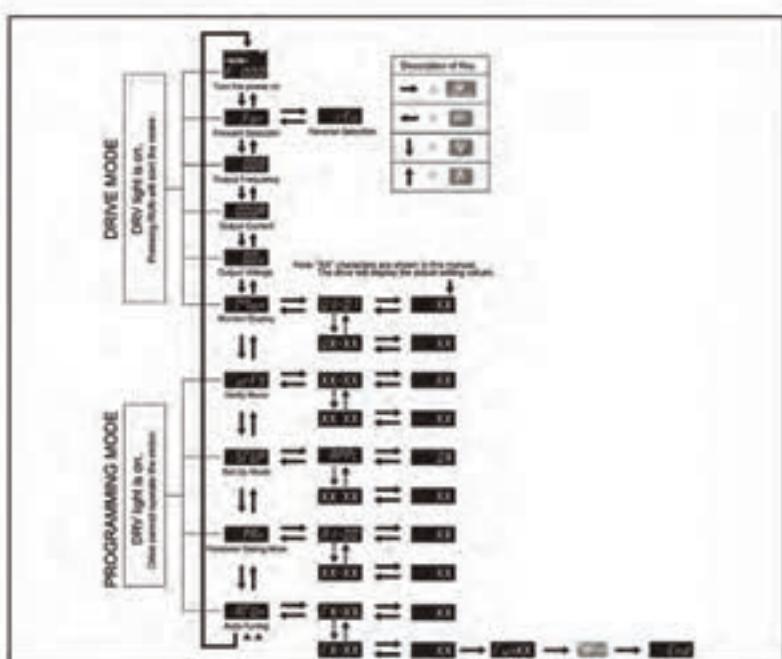تنظیمات اینورترها به طور کلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود. در شکل ۶، دو نمونه تنظیمات کلی مربوط به دو مدل مختلف اینورتر نشان داده شده است. ساختار کلی تنظیمات مدل‌های دیگر اینورتر مشابه این دو نمونه است.



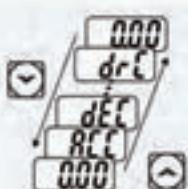انتخاب بین گروه‌ها یا حرکت نشان گر هنگام تنظیم پارامتر یا اصلاح آن



انتخاب بین کدها یا کاهش - افزایش مقادیر پارامترها

شکل ۶- ساختار کلی تنظیمات اینورترها

شرایط محیطی محل نصب اینورتر

اینورتر باید در مکانی نصب شود که شرایط محیطی زیر در آن مکان برقرار باشد.

- محل نصب باید فاقد گازهای خورنده باشد.

- محل نصب باید فاقد گازهای قابل احتراق باشد.

- در محل نصب مه و گردوغبار نباشد.

- دمای محیط بین 10° - درجه سانتی گراد الی 50° درجه سانتی گراد باشد.

- رطوبت نسبی محیط از 90% RH کمتر باشد.


- میزان لرزش بسیار کم باشد.

- در معرض مستقیم نور آفتاب نصب نشود.


- اگر مجبورید اینورتر را در جایی نصب کنید که گرد و خاک زیاد است. حتماً آن را در یک جعبه با IP مناسب ضد گرد و خاک نصب کنید. نحوه خنک کردن اینورتر را حتماً مدنظر قرار دهید. (در این ارتباط به دفترچه راهنمای اینورتر مراجعه کنید که معمولاً همراه اینورتر به مشتری تحویل می‌دهند)

- هنگام نصب اینورتر، باید هر چهار طرف آن (سمت چپ، سمت راست، از بالا و از پایین) نسبت به دیوار و یا بدنه تابلو یا با وسایل جانبی نصب شده در کنار آن، یک حداقل فاصله وجود داشته باشد در این مورد باید به کاتالوگ سازنده مراجعه کرد (شکل ۷).

- اگر دو یا چند اینورتر را کنار یکدیگر نصب می‌کنید باید حداقل فاصله بین اینورترها و سایر وسایل مراعات شده باشد در این مورد به کاتالوگ اینورتر مراجعه نمایید (شکل ۸).

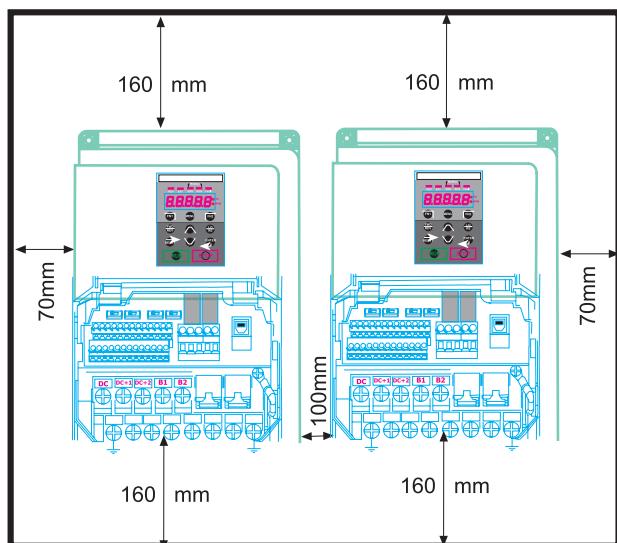


شکل ۸- هنگام نصب چند اینورتر در داخل یک تابلو، فواصل مناسب را رعایت کنید.

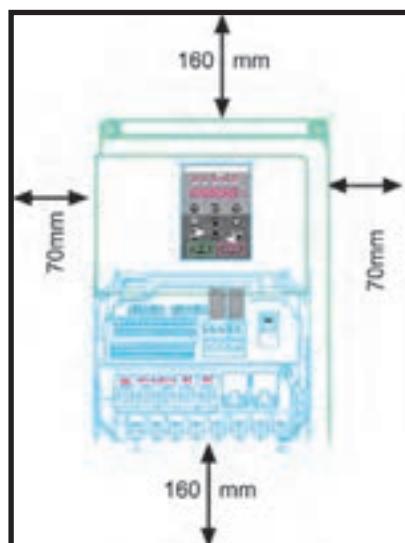

شکل ۷- رعایت فاصله جانبی اینورتر با سایر وسایل

- سعی کنید اینورترها را کنار یکدیگر نصب کنید (شکل ۹).
- در یک تابلو اگر برای خنک کردن اینورتر، از یک هواکش استفاده کنید، اولاً هواکش را در قسمت بالای تابلو نصب کنید و ثانیاً در مکانی نصب کنید که مسیر جابجایی هوا، حتماً در مسیر اینورتر باشد (شکل ۱۰).
- در خروجی اینورتر تحت هیچ شرایطی از خازن‌های اصلاح کسینوس فی استفاده نکنید. با توجه به اینکه شکل ولتاژ خروجی اینورتر مربعی است لذا اگر خازن در خروجی اینورتر وصل شود، بلافاصله منفجر خواهد شد.
- به توصیه همه سازندگان حتی‌الامکان بین اینورتر و موتور کلید قطع و وصل مغناطیسی قرار ندهید، سعی کنید به‌طور مستقیم موتور را توسط کابل سه رشته‌ای مناسب به اینورتر متصل کنید.

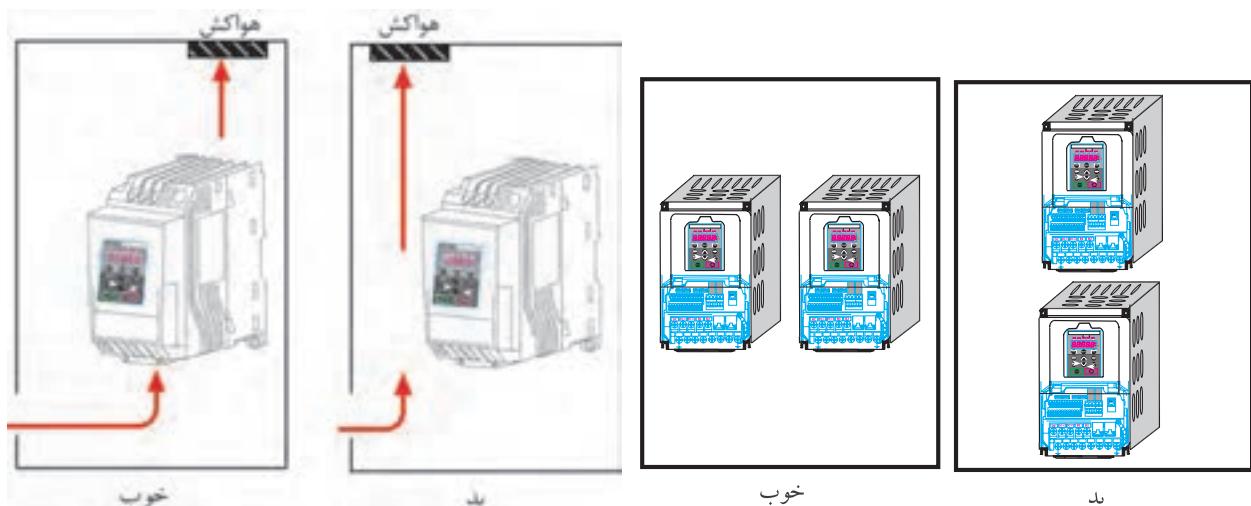

شکل ۹- نحوه نصب صحیح در و یا چند اینورتر در یک پنل

شکل ۱۰- مکان صحیح نصب هواکش و اینورتر در یک تابلو

سیم‌کشی اینورتر

بعد از نصب صحیح اینورتر در مکان مناسب، باید سیم‌کشی آن را انجام داد.

سیم‌کشی اینورتر شامل دو قسمت است:


(الف) سیم‌کشی قسمت قدرت

(ب) سیم‌کشی قسمت فرمان (در صورت نیاز)

سیم‌کشی قدرت شامل اتصال اینورتر به برق (تک‌فازه و یا سه‌فازه) و اینورتر به موتور الکتریکی است. ترمینال‌های قدرت برق ورودی اینورتر را با حروف L_1 یا R و L_2 یا S و L_3 یا T نام‌گذاری می‌کنند. برق سه‌فازه ورودی به این سه ترمینال که از نظر ابعاد معمولاً خیلی بزرگ‌تر از ترمینال‌های فرمان هستند باید وصل نمود.

معمولًا نقشه سیم‌کشی اینورترها را در دفترچه راهنمای اینورتر رسم می‌کنند که ضمیمه اینورتر است شکل ۱۳ یک نمونه نقشه سیم‌کشی اینورتر را نشان می‌دهد.

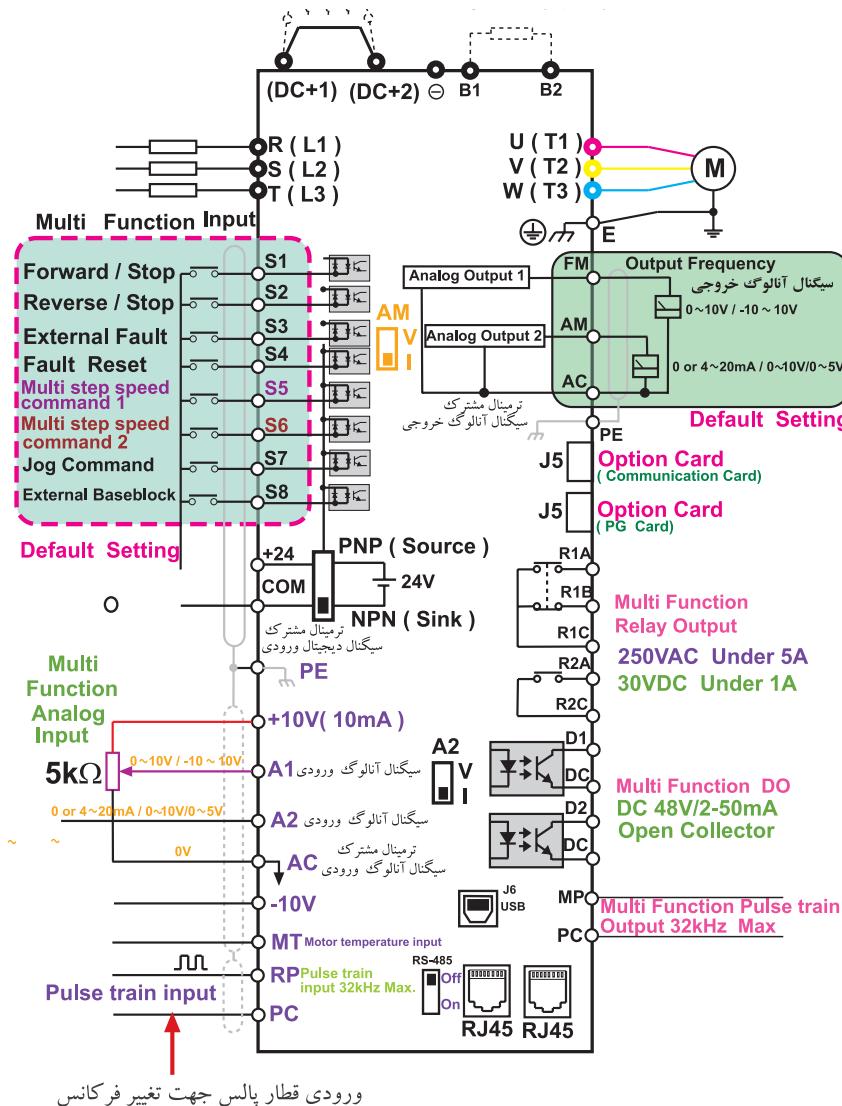نقشه سیم‌کشی اینورتر اطلاعات کاملی از امکانات سخت‌افزاری قابل دسترس اینورتر در اختیار کاربر قرار




ورودی قطار پالس جهت تغییر فرکانس

شکل ۱۱- نقشه سیم کشی یک مدل اینورتر که سازنده در اختیار کاربر قرار می دهد.

می دهد به عنوان مثال فوراً می توان متوجه شد که این مدل اینورتر چند رله خروجی دارد و یا چند ورودی دیجیتالی (قطع و وصل ورودی ها ON/OFF) دارد و مواردی از این قبیل. همچنین بعضی از سازندها علاوه بر نقشه سیم کشی کلی، نقشه ترمینالی هم در اختیار کاربر می گذارند. معمولاً نقشه های ترمینالی قدرت و کنترل به طور مجزا در اختیار کاربر قرار می دهند. شکل ۱۲ یک نمونه نقشه ترمینالی قدرت مربوط به یک اینورتر را نشان می دهد.

برای سیم کشی قسمت قدرت، قبل از هر اقدامی باید سطح مقطع سیم های کابل مورد نیاز را مشخص کرد. سطح مقطع سیم ها باید طوری انتخاب شود که افت ولتاژ دائم مسیر از مقدار استاندارد (معمولًاً کمتر از ۵ درصد) بیشتر نشود و همچنین تمام موارد دیگر باید در انتخاب سطح مقطع سیم ها لحاظ شود. بسیاری از سازندها اینورتر، سطح مقطع سیم های مورد نیاز را به صورت جدول و متناسب با توان اینورتر در دفترچه

راهنمای اینورتر در اختیار کاربر قرار می‌دهند. جدول ۱ یک نمونه از این جداول را نشان می‌دهد. بعد از انتخاب سطح مقطع سیم‌های قدرت، نسبت به تهیه آن و ترجیحاً به صورت کابل تهیه کنید و سیم‌کشی را از روی نقشه و با لحاظ کردن نکات ایمنی انجام می‌دهیم. بعضی از این نکات که حتماً باید لحاظ شوند عبارت‌اند از:

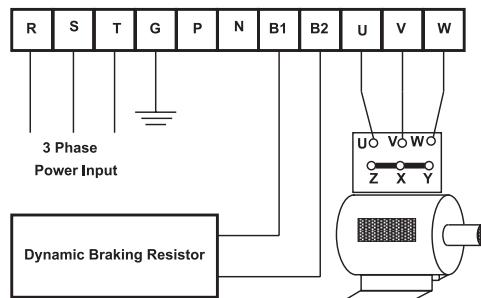

شکل ۱۲- یک نمونه نقشه ترمینال قدرت مربوط به اینورتر

جدول ۱- سطح مقطع سیم‌های مورد نیاز اینورتر

Inverter applied	Terminal screw size	Screw torque ⁽¹⁾ (Kgf/cm)	Cable ⁽²⁾				Exterior fuse	
			mm ²	AWG	mm ²	AWG	Current	Voltage
200V	0.75 kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	10A 500V
	1.5 kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	15A 500V
	2.2 kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	20A 500V
	3.7 kW	M4	7.1~12	4	4	12	12	32A 500V
	5.5 kW	M4	7.1~12	6	6	10	10	50A 500V
	7.5 kW	M4	7.1~12	10	10	8	8	63A 500V
	11 kW	M6	30.6~38.2	16	16	6	6	80A 500V
	15 kW	M6	30.6~38.2	25	22	4	4	100A 500V
	18.5 kW	M8	61.2~91.8	35	30	2	2	125A 500V
	22 kW	M8	61.2~91.8	35	30	2	2	160A 500V
	30 kW	M8	61.2~91.8	70	70	1/0	1/0	200A 500V
	37 kW	M8	61.2~91.8	95	95	2/0	2/0	250A 500V
	45 kW	M8	61.2~91.8	95	95	2/0	2/0	350A 500V
	68 kW	M10	89.7~122.0	120	120	3/0	3/0	400A 500V
	75 kW	M10	89.7~122.0	160	160	4/0	4/0	450A 500V
400V	0.75~1.5kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	10A 500V
	2.2 kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	15A 500V
	3.7 kW	M4	7.1~12	2.5	2.5	14	14	20A 500V
	5.5 kW	M4	7.1~12	4	2.5	12	14	32A 500V
	7.5 kW	M4	7.1~12	4	4	12	12	38A 500V
	11 kW	M6	24.5~31.8	6	6	10	10	50A 500V
	15 kW	M6	24.5~31.8	16	10	6	8	63A 500V
	18.5 kW	M6	30.6~38.2	16	10	6	8	70A 500V
	22 kW	M6	30.6~38.2	25	16	4	6	100A 500V
	30~37 kW	M8	61.2~91.8	25	25	4	4	125A 500V
	45 kW	M8	61.2~91.8	70	70	1/0	1/0	160A 500V
	55 kW	M8	61.2~91.8	70	70	1/0	1/0	200A 500V
	75 kW	M8	61.2~91.8	70	70	1/0	1/0	250A 500V
	90 kW	M12	182.4~215.0	100	100	4/0	4/0	350A 500V
	110 kW	M12	182.4~215.0	100	100	4/0	4/0	400A 500V
	132 kW	M12	182.4~215.0	160	150	300	300	450A 500V
	160 kW	M12	182.4~215.0	200	200	400	400	450A 500V

- ۱- برای اتصال سیم‌ها به ترمینال‌های اینورتر، حتماً از سر سیم استفاده کنید.
- ۲- پرس سر سیم‌ها کاملاً درست انجام گرفته باشد.
- ۳- هنگام سفت کردن پیچ‌های ترمینال‌ها، سعی کنید به اندازه‌ای که نیاز است پیچ سفت شود.
- ۴- حتی‌الامکان سعی شود بین سر سیم و سیم متصل به آن از وارنیش حرارتی استفاده شود.
- ۵- سیم اتصال زمین را حتماً وصل کنید.


توجه خیلی مهم



- ۱- اینورترهایی که برق ورودی آنها سه فاز است به هیچ وجه نیاز به سیم نول در ورودی ندارند. اگر ترمینال قدرت به نام N در اینورتر و در کنار ترمینال‌های برق ورودی وجود داشت (حتی با همان شکل وابعاد ترمینال ورودی) مربوط به سیم نول ورودی نیست.
- ۲- اینورترها در خروجی خود حتماً ولتاژ سه فاز تولید می‌کنند، حتی اگر برق ورودی آنها تک فاز باشد. در اینورتر، فقط سه ترمینال قدرت مربوط به ورودی و سه ترمینال قدرت مربوط به خروجی است. بقیه ترمینال‌های قدرت مربوط به موارد دیگر است. برای سیم‌کشی قسمت فرمان اینورتر از سیم با مقطع حداقل 1mm^2 و ترجیحاً از سیم‌های با پوشش رنگی مختلف استفاده کنید.


توجه داشته باشید که سیم‌کشی قسمت فرمان اینورتر، متناسب با نیاز باید سیم‌کشی کرد مثلاً اگر نخواهیم ولتاژ آنالوگ به ورودی بدهیم. لذا سیم‌کشی این قسمت موردنیاز نیست و همین طور برای قسمت‌های دیگر. سازندگان اینورتر معمولاً نقشه سیم‌کشی قسمت فرمان را همراه با شماره و یا نام ترمینال‌ها در اختیار کاربر قرار می‌دهند. شکل ۱۳ یک نمونه نقشه ترمینال فرمان یک مدل اینورتر را نشان می‌دهد.

فقط توجه داشته باشید که سیم‌هایی را که برای سیگنال‌های آنالوگ ورودی و خروجی اینورتر، استفاده می‌کنید، باید از کابل‌های زوج بهم تابیده شده و شیلد دار باشند تا اثرات نویز بر روی سیگنال‌های آنالوگ به حداقل برسد.

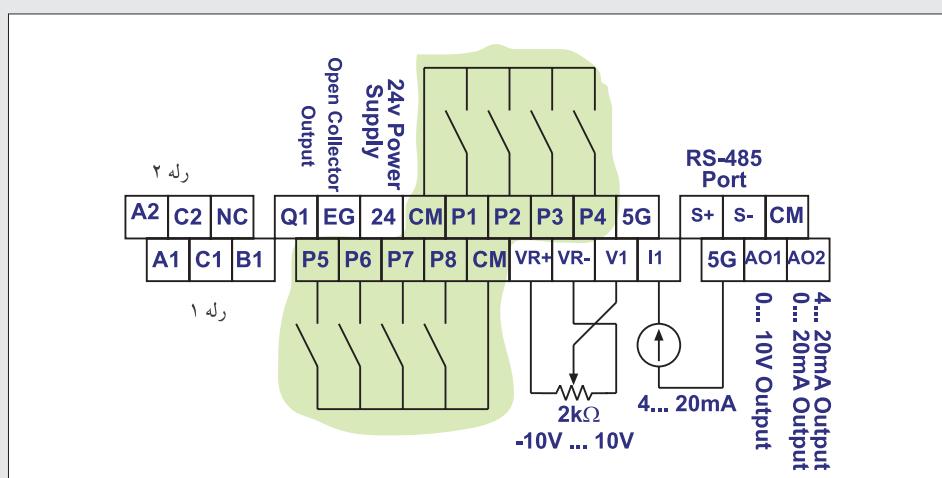

شکل ۱۳- نقشه ترمینالی کنترل یک مدل اینورتر

چند نکته خیلی مهم در ارتباط با اینورتر

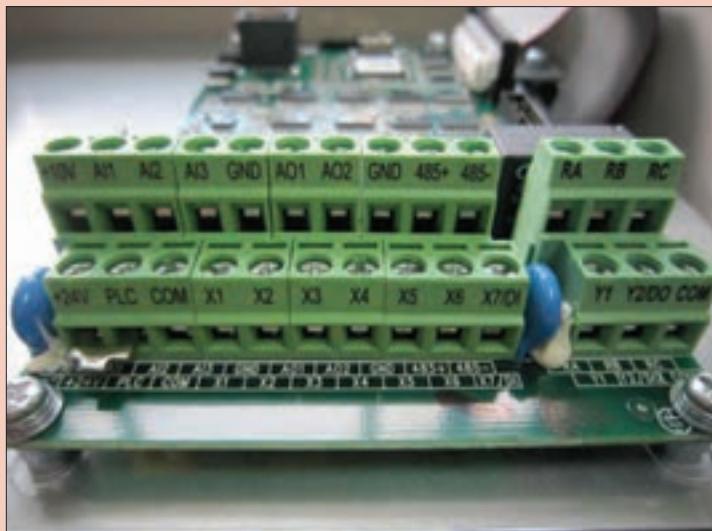

شکل ۱۴- ترمینال‌های فرمان مربوط به یک اینورتر

- ۱- سیم‌های قسمت فرمان و کنترل را از کنار سیم‌های قدرت و یا کابل‌های فشار قوی عبور ندهید.
 - ۲- به هیچ عنوان در خروجی اینورتر خازن‌های اصلاح ضریب قدرت وصل نکنید.
 - ۳- اگر اینورتر در معرض خطر قرار گرفت بلاfaciale آن را از برق جدا کنید.
- بلافاصله بعد از قطع برق ممکن است بعضی از قطعات آن همچنان داغ باشند لذا در این مورد مواظب باشید.
- ۴- سعی کنید هنگام نصب اینورتر ضریب به آن وارد نکنید.
 - ۵- اگر خواستید درپوش (قاب) آن را باز کنید و یا آن را خاموش و روشن کنید. حتماً با دست خشک این کار را انجام دهید.
 - ۶- اتصال بدنه را حتماً برقرار کنید.
- ۷- نحوه باز کردن صحیح درپوش اینورتر، در راهنمای همراه اینورتر معمولاً به صورت تصویری مشخص می‌کنند. لطفاً قبل از باز کردن درپوش (قاب) آن برای سیم‌کشی قسمت قدرت و فرمان، به کتابچه راهنمای مراجعه کنید.

کار عملی

کار عملی شماره ۱ هدف: آشنایی با کیت آموزشی اینورتر

کار عملی با اینورتر را به دو قسمت عمده می‌توان تقسیم کرد:

- ۱- نصب اینورتر در مکان مناسب و سیم‌کشی قدرت و در صورت نیاز سیم‌کشی قسمت فرمان
- ۲- تنظیمات نرم‌افزاری اینورتر



با توجه به اینکه احتمالاً امکان نصب اینورتر در کارگاه وجود ندارد لذا یک کیت آموزشی با امکانات زیر در اختیار شما قرار می‌گیرد تا بتوانید کارهای عملی را روی آن انجام دهید.

● یک عدد اینورتر

● یک عدد موتور سه فازه 380V ولتی با توان کم (حدود 100W)

● یک عدد ترانسفورماتور یکفازه $7\text{V} / 220\text{V} / 380\text{V}$ با توان 250W

● تمامی ترمینال‌های موجود در اینورتر با مشخصات کامل مانند ورودی‌های دیجیتال، ورودی‌ها و خروجی‌های آنالوگ، پایه‌های رله‌های خروجی و کارت شبکه RS-485 مناسب با اینورتر انتخاب شده در کارگاه،

● پتانسیومتر $2k\Omega$ از نوع ده (10) دوره (Multiturn)

● تعدادی کلید قطع و وصل ساده به‌طوری که بتوان ورودی‌های دیجیتال اینورتر را وصل و یا قطع کرد.

● سایر وسایل مورد نیاز مانند سیم‌های رابط، آوومتر و ...

به عنوان اولین کار عملی به منظور انجام کارهای مقدماتی روی این بسترهای سخت‌افزاری، مناسب با نیاز نرم‌افزار، اینورتر را تنظیم کنید.

اغلب اینورترها دارای یک سری امکانات سخت افزاری مشترک می‌باشند. مثلاً همه اینورترها تعدادی ورودی دیجیتال دارند و یا حداقل یک سیگنال آنالوگ ورودی را قبول می‌کنند و یا حداقل یک رله الکترومغناطیسی

دارند، تفاوت عمده مدل‌های مختلف اینورتر در تعداد ورودی‌های دیجیتال، تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های آنالوگ، تعداد رله‌ها، کارت شبکه و تفاوت‌های جزئی دیگر می‌باشند و همچنین امکانات نرم افزاری آنها نیز مناسب با سخت افزار اینورتر ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد.

لذا با توجه به اینورتری که در اختیار شما قرار داده می‌شود، موارد زیر را در جلسه اول کار با اینورتر مورد انتظار است.

۱- زمانی که اینورتر به برق وصل نیست، ترمینال‌های قدرت (برق ورودی) را از روی اینورتر فقط مشاهده کنید. چون موتور متصل به اینورتر بی‌بار راهاندازی می‌شود لذا قطع یک فاز ورودی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

در شکل ۱۵ نحوه اتصال اینورتر را به ترانسفورماتور و برق شهر نشان می‌دهد.

شکل ۱۵- راهاندازی اینورتر با برق ورودی سه فاز 380V ولت به کمک ترانسفورماتور $7\text{V} / 220\text{V} / 380\text{V}$ یکفاز




با استفاده از روش فوق ضمن ایزوله کردن برق ورودی اینورتر از برق شهر، می‌توان با برق تک‌فاز، اینورتر را روشن کرد. این روش در جایی که برق سه فاز نیست و قرار است یک اینورتر مورد آزمایش قرار گیرد روش مناسبی است و در حال حاضر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲- همچنین زمانی که اینورتر به برق اصلی وصل نیست ترمینال‌های قدرت مربوط به اتصال اینورتر به موتور الکتریکی را بررسی کنید. باید اتصالات نظیر به نظیر (ترمینال U اینورتر توسط سیم به ترمینال U موتور الکتریکی و همچنین V به V و W به W) وصل شده باشند.

علاوه بر بررسی جعبه ترمینال موتور، نوع اتصال سیم پیچ‌های آن را نیز بررسی کنید. (در این مورد توجه داشته باشید اگر موتور استاندارد باشد و سیم‌های U و V و W درست باشند و اتصال نظیر به نظیر بین خروجی اینورتر و موتور نیز برقرار باشد، قبل از روشن کردن موتور می‌توان جهت گردش محور موتور الکتریکی متصل به اینورتر را پیش‌بینی کرد).

۳- مشاهده خود را از روی ترمینال با پلاک موتور مقایسه کنید. سر بندی در ترمینال‌ها معمولاً به صورت شکل ۱۶ است.

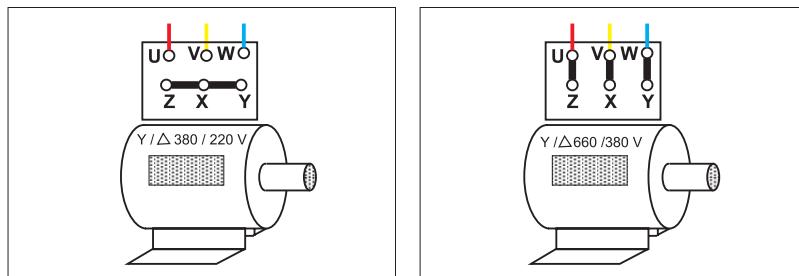با توجه به اینکه حداکثر ولتاژ خروجی $380\text{V}/380\text{V}$ ولت است لذا اگر روی پلاک موتور عبارت $\Delta/\text{Y} 220\text{V}/380\text{V}$



الف) حالت اتصال سربندی موتور به صورت مثلث است.

شکل ۱۶- تعیین سربندی (ستاره یا مثلث) از روی ترمینال‌های موتور

و $380\text{V}/\Delta$ نوشته شده باشد حتماً باید اتصال سربندی موتور به صورت ستاره باشد و اگر روی پلاک موتور عبارت $380\text{V}/\Delta$ و یا عبارت $660\text{V}/380\text{V}$ نوشته باشد، حتماً باید سربندی موتور به صورت مثلث باشد.

توجه داشته باشید که علامت Δ روی پلاک موتور مربوط به راهنمایی حالت ستاره - مثلث نیست بلکه حداکثر ولتاژ مجاز دو سر هر گروه کلاف موتور را مشخص می‌کند.

۴- از روی نقشه مدار الکتریکی اینورتر که در اختیار شما قرار می‌گیرد، ترمینال‌های قدرت را شناسایی و با مدار عملی (روی کیت آموزشی اینورتر) تطبیق دهید.

در این مورد حروف روی نقشه را با حروف حک شده روی ترمینال‌ها با یکدیگر تطبیق دهید (شکل ۱۵).
۵- ترمینال‌های ورودی را کاملاً شناسایی کنید. در حقیقت ترمینال‌های ورودی دیجیتال، ترمینال‌های ورودی و خروجی آنالوگ و ترمینال‌های مربوط به کارت شبکه و همچنین ترمینال‌های مربوط به رله‌(های) خروجی اینورتر و سایر ترمینال‌های موجود را دقیقاً بررسی و با نقشه مدار الکتریکی اینورتر (شبیه نقشه الکتریکی شکل شماره ۱۵) کاملاً تطبیق دهید.

۶- کلید تعیین نوع ورودی PNP و NPN را روی اینورتر شناسایی کنید.

۷- در بعضی از اینورترها برای سیگنال آنالوگ ورودی و خروجی برای هر کدام فقط یک ترمینال وجود دارد و تعیین نوع ورودی ولتاژ و یا جریان از یک کلید I/V استفاده می‌شود. اینورتری که در اختیار شماست دقیقاً بررسی کنید که وضعیت سیگنال‌های ورودی و خروجی آنالوگ چگونه است؟


در ارتباط با موارد مطرح شده در این قسمت کار عملی، یک گزارش کامل تهیه و به مدرس محترم کارگاه تحويل نمایید.




کار عملی شماره ۲

روش های انجام کار: برای روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر معمولاً از ۳ روش به شرح زیر استفاده می کنند:

روش اول: روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر از روی صفحه کلید اینورتر. روی همه اینورترهای ساخته شده صرف نظر از نوع برند آن، یک صفحه کلید وجود دارد که حداقل دارای یک صفحه نمایش (عددی و یا حروفی) و چند عدد شستی ظریف است حداقل دو عدد از این شستی ها؛ حتماً یکی STOP و دیگری RUN است. به کمک این دو شستی موتور متصل به اینورتر را می توان روشن و خاموش کرد : شکل (۱۷) دو نمونه از صفحه کلید مربوط به اینورترها را نشان می دهد.

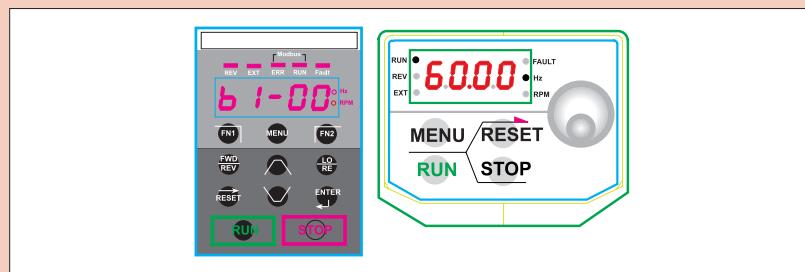

شکل ۱۷- دو نمونه صفحه کلید مربوط به اینورترها

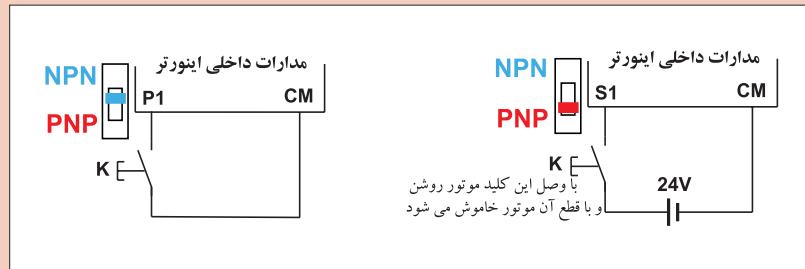

شکل ۱۸- به کمک یک کلید ساده می توان موتور متصل به اینورتر را روشن و یا خاموش کرد.

روش دوم: استفاده از ورودی های دیجیتال اینورتر

به کمک حداقل یکی از ورودی های دیجیتال اینورتر، می توان موتور متصل به اینورتر را روشن و یا خاموش کرد. شکل (۱۸)

روش سوم: استفاده از کارت شبکه

اینورترهایی که کارت شبکه (RS-۴۸۵) دارند را می توان از طریق این کارت شبکه و یک نمایشگر صنعتی و یا PLC و یا هر وسیله دیگری که بتواند از طریق شبکه به اینورتر دسترسی داشته باشد، موتور متصل به اینورتر را روشن و یا خاموش کرد.

در این کار روش اول و روش دوم را مورد آزمایش قرار دهید.

مراحل انجام کار: در این مرحله، موتور متصل به اینورتر را از روی صفحه کلید اینورتر، روشن و خاموش کنید برای این منظور ابتدا باید در نرم افزار اینورتر تنظیمات مربوطه را انجام دهید.

در مدل‌های مختلف اینورتر، سازندگان در نرم افزار اینورتر از عبارت مشخصی برای این منظور استفاده نمی‌کنند ولی رایج ترین آنها کلمات Command Source است که تحت این نام (زیر مجموعه این نام) می‌توان روش روشن و خاموش کردن موتور را تعیین کرد.

مثال:

Command Source $\begin{cases} 0: \text{Keypad} \\ 1: \text{FX / RX} \\ 2: \dots \dots \end{cases}$

ممکن است بعضی از سازندگان به جای لغات Command Source، از یک کد مانند F5 برای این منظور استفاده کنند:

مثال:

F5 $\begin{cases} 0: \text{Keypad} \\ 1: \text{FX / RX} \\ 2: \dots \dots \end{cases}$

و یا موارد مشابه دیگر.

توجه



با در اختیار داشتن دفترچه راهنمای اینورتر، و از روی دفترچه راهنمای، نحوه تنظیم روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر از روی صفحه کلید اینورتر را استخراج کنید.

در ادامه با روشن کردن اینورتر (با احتیاط کامل و رعایت تمام اصول ایمنی) تنظیمات این قسمت را انجام دهید.

(لازم به یادآوری است که در تنظیمات کارخانه‌ای اینورترها، معمولاً سازنده اینورتر روش خاموش و روشن کردن اینورتر را روی صفحه کلید تنظیم می‌کند. یعنی وقتی یک اینورتر نو خریداری می‌کنید و بلا فاصله روشن می‌کنید از روی صفحه کلید آن می‌توانید موتور متصل به آن را روشن و یا خاموش کنید.)

بعد از تنظیم کردن نحوه روشن و خاموش کردن اینورتر از روی صفحه کلید، موتور را چندین بار روشن و خاموش کنید.

سعی کنید این قسمت را خیلی خوب یاد بگیرید زیرا در عمل و در هر کجا که بخواهید یک اینورتر را نصب کنید این تنظیم را باید انجام دهید و در این مورد توصیه می‌شود حتماً از دفترچه راهنمای استفاده کنید.

فعالیت




شرح مختصری از نحوه تنظیم اینورتر موجود در کارگاه را بنویسید.

در ادامه، این بار روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر را از طریق ترمینال‌های ورودی اینورتر (ورودی دیجیتال) انجام دهید به این منظور تنظیمات در دو مرحله باید انجام پذیرد.

مرحله اول: ابتدا باید در نرم افزار اینورتر مشخص کنید که روشن و خاموش کردن موتور متصل به آن از طریق ورودی های دیجیتال باشد. به این منظور در نحوه تنظیمات که در صفحات قبل گفته شد به جای Keypad Fx/RX را انتخاب کنید.



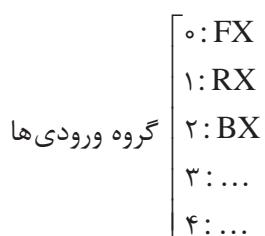مرحله دوم: ابتدا تعیین کنید که کدام ورودی دیجیتال را می خواهید به این امر اختصاص دهید (اینورترها حداقل ۴ یا ۶ عدد ورودی دیجیتال دارند) بعد از مشخص کردن ترمینال ورودی اینورتر، برای روشن و خاموش کردن موتور متصل به آن باید در نرم افزار نیز برای این ورودی تعریف کنید که در صورت فعال شدن این پایه باید موتور در جهت Forward بچرخد معمولاً سازندگان اینورتر این حالت را با FX نشان می دهند.



در تنظیم کارخانه ای (Factory Default) معمولاً اولین ترمینال ورودی به FX اختصاص می دهد.

توجه



هیچ گاه دو پایه ورودی را نمی توانید برای یک کار واحد تعریف کنید (برنامه ریزی کنید) مثلاً ترمینال های S۹ و S۴ را برای FX تعریف کنید البته خود اینورتر هم نمی گذارد که شما دو پایه مختلف را برای یک کار خاص تعریف کنید. لذا توجه داشته باشید که به عنوان مثال اگر بخواهید پایه S۴ (نام چهارمین پایه ورودی دیجیتال است) را به FX اختصاص بدهید اگر نمی توانید و یا اینورتر قبول نمی کند حتماً پایه دیگری به همین کارکرد قبلًا تعریف شده است.

بعد از تنظیم این دو مرحله، کلید PNP/NPN را در حالت NPN قرار دهید و به صورت شکل (۱۹) موتور را روشن و خاموش کنید.

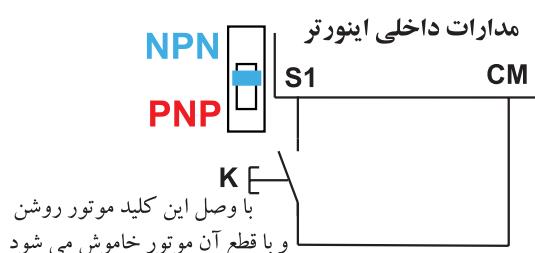


Fig. 21

شکل ۱۹- نحوه روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر به کمک ورودی از نوع PNP

این بار کلید PNP/NPN را در حالت PNP قرار دهید و به صورت شکل (۲۰) موتور را روشن و خاموش کنید. نحوه راهاندازی موتور متصل به اینورتر به صورت Forward و Reverse و تمام مطالبی که در صفحات قبل راجع به روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر گفته شد برای هر دو حالت Forward و Reverse صادق است روی اغلب کی پدها (صفحه نمایش روی اینورتر) سه شستی به صورت شکل (۲۱) وجود دارند:



شکل ۲۱- این سه شستی روی اغلب کی پدها برای راهاندازی موتور در حالت Forward و Reverse وجود دارد.

شکل ۲۰- نحوه روشن و خاموش کردن موتور متصل به اینورتر به کمک ورودی از نوع PNP

اگر شستی FWD را فشار دهید موتور روشن شده و در جهت Forward می چرخد و اگر شستی Stop را فشار دهید موتور خاموش می شود. و اگر شستی REV را فشار دهیم موتور متصل به اینورتر روشن شده و در جهت Reverse می چرخد.


در تعدادی از اینورترها ممکن است نحوه راهاندازی موتور به صورت Forward و Reverse اندکی با روش فوق فرق داشته باشد.

نحوه راهاندازی موتور به صورت Forward و Reverse از طریق ورودی‌های دیجیتال با آنچه در صفحات قبل گفته شد فرقی ندارد فقط برای راهاندازی در حالت Forward از حروف FX استفاده می شود و برای حالت راهاندازی Reverse از حروف RX استفاده می کنند.

تفاوت ۱ FX-RX-۱ و FX/RX-۲

در بعضی از مدل‌های اینورتر راهاندازی موتور متصل به اینورتر از طریق ترمینال‌های ورودی (ورودی‌های دیجیتال) به دو روش انجام می پذیرد:

الف) FX/RX-۱: در این روش، اگر کلید FX را وصل کنید موتور متصل به اینورتر روشن شده و محور آن در جهت Forward می چرخد و اگر این کلید را قطع کنید موتور خاموش می شود و اگر کلید RX را وصل کنید موتور متصل به اینورتر روشن شده و محور آن در جهت Reverse می چرخد و اگر این کلید را قطع کنید موتور خاموش می شود. (شکل ۲۲)

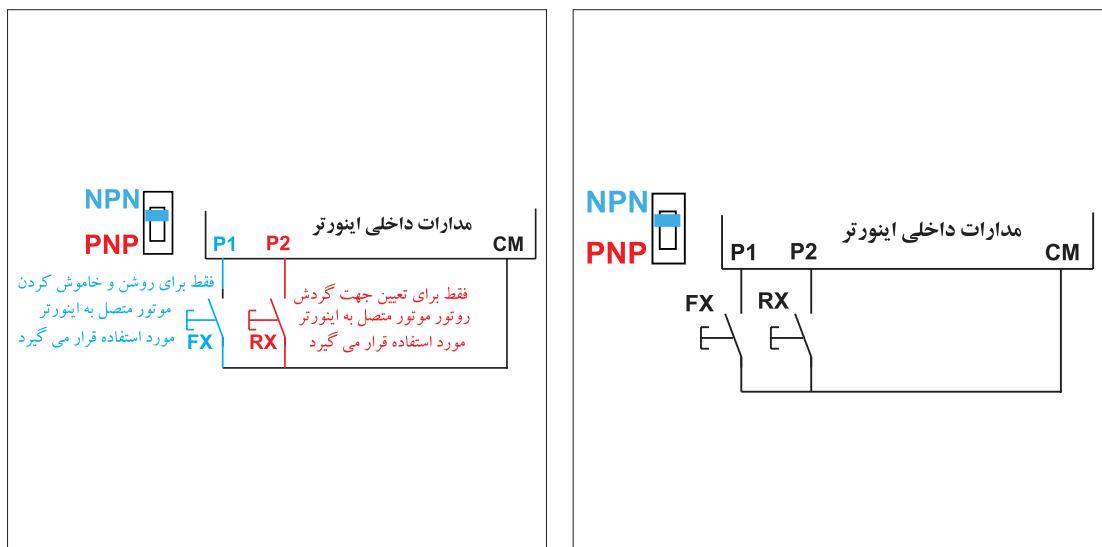

شکل ۲۳-۲-عملکرد FX/RX-۲

شکل ۲۲-۱- FX/RX-۱

ب) **FX-RX-۲**: در این روش، اگر کلید FX را وصل کنید، موتور در جهت Forward روشن می شود و اگر قطع کنید، موتور خاموش می شود. در ادامه در حالتی که کلید FX وصل است و موتور روشن است اگر کلید وصل شده به ترمینال از پیش تعريف RX عمل کند (وصل شود)، جهت گردش روتور موتور متصل به اینورتر عوض می شود (Reverse) (شکل ۲۳). به عبارت دیگر با یک کلید موتور را روشن و خاموش کنید و با کلید دیگر جهت آن را عوض می کنید.
اگر اینورتر موجود در کارگاه شما، امکان فوق را دارد حتماً این آزمایش را انجام دهید.

کار عملی شماره ۳

هدف: آشنایی با انواع روش های تغییر فرکانس خروجی اینورتر


شرح کار عملی: در اینورتر به روش های مختلف می توان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد. این روش ها عبارت اند از:

- روش ۱- تغییر فرکانس از طریق صفحه کلید روی اینورتر
- روش ۲- تغییر فرکانس از طریق ورودی های دیجیتال
- روش ۳- تغییر فرکانس از طریق سیگنال ورودی آنالوگ از جنس ولتاژ (مثلاً V_{0-10})
- روش ۴- تغییر فرکانس از طریق سیگنال ورودی آنالوگ از جنس جریان (معمولًا $4-20mA$)
- روش ۵- از طریق کارت شبکه
- روش ۶- از طریق پالس های ورودی به اینورتر
در ادامه مختصری راجع به هر کدام از روش های فوق توضیح ارائه می شود.

کار عملی



روش ۱ : روی همه اینورترها، یک صفحه کلید یک صفحه نمایش به صورت متنی و یا به صورت ارقامی نیز وجود دارد که معمولاً در حالت عادی مقدار فرکانس خروجی اینورتر را نشان می‌دهد در ضمن در بسیاری از اینورترها، روی همین صفحه کلید، لومی وجود دارد که می‌توان مقدار فرکانس را با آن تنظیم کرد و در تعدادی از اینورترها، روی صفحه کلید آنها، لوم وجود ندارد ولی شستی‌هایی وجود دارد که می‌توان به کمک آنها، مقدار فرکانس خروجی را تنظیم کرد. در شکل ۲۴ دو نمونه از صفحه کلیدها را نشان می‌دهد.

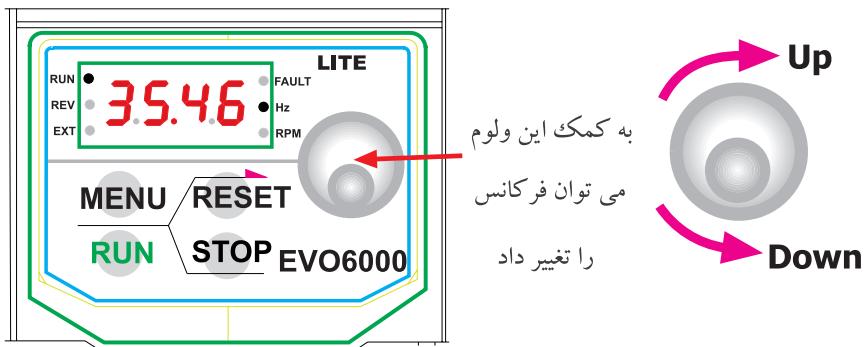

نحوه تغییر فرکانس به این صورت است که هر لحظه فقط یک رقم در حال چشمک زدن است و با چرخاندن لوم مقدار آن تغییر می‌کند و با فشردن کلید دیگری روی صفحه کلید رقم چشمک زن جابجا شده و قابل تغییر خواهد بود.



شکل ۲۴- دو نمونه صفحه کلید روی اینورترها

روش ۲: تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق ورودی‌های دیجیتال به کمک ورودی‌های دیجیتال نیز می‌توان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد برای این منظور معمولاً حداقل تا ۴ ورودی سازندگان به این امر اختصاص می‌دهند. چهار ورودی دیجیتال اینورتر، می‌توانند ۱۶ حالت مختلف به شرح جدول ۲ داشته باشند.

جدول ۲- حالت‌های مختلف ورودی اینورتر


ردیف	ورودی ۴	ورودی ۳	ورودی ۲	ورودی ۱	ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۱
۲	۰	۰	۱	۰	۰
۳	۰	۰	۱	۱	۱
۴	۰	۱	۰	۰	۰
۵	۰	۱	۰	۰	۱
۶	۰	۱	۱	۱	۰
۷	۰	۱	۱	۱	۱
۸	۱	۰	۰	۰	۰
۹	۱	۰	۰	۰	۱
۱۰	۱	۰	۱	۰	۰
۱۱	۱	۰	۱	۱	۱
۱۲	۱	۱	۰	۰	۰
۱۳	۱	۱	۰	۰	۱
۱۴	۱	۱	۱	۰	۰
۱۵	۱	۱	۱	۱	۱

ردیف	ورودی ۴	ورودی ۳	ورودی ۲	ورودی ۱	ورودی
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	۱	
۲	۰	۰	۱	۰	
۳	۰	۰	۱	۱	
۴	۰	۱	۰	۰	
۵	۰	۱	۰	۱	
۶	۰	۱	۱	۰	
۷	۰	۱	۱	۱	
۸	۱	۰	۰	۰	
۹	۱	۰	۰	۱	
۱۰	۱	۰	۱	۰	
۱۱	۱	۰	۱	۱	
۱۲	۱	۱	۰	۰	
۱۳	۱	۱	۰	۱	
۱۴	۱	۱	۱	۰	
۱۵	۱	۱	۱	۱	

منظور از صفر یعنی ورودی بدون ولتاژ
و منظور از یک یعنی ورودی با ولتاژ
(ورودی باز و یا بسته)



شکل ۲۵- منظور از صفر یعنی ورودی بدون ولتاژ و
منظور از یک یعنی ورودی با ولتاژ (ورودی باز و بسته)

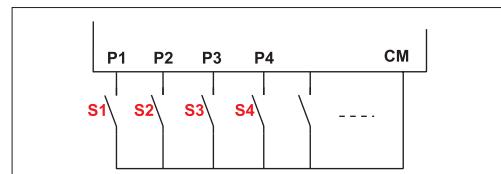

شکل ۲۶- با ۴ کلید می‌توان ۱۶ حالت مختلف باز و
بسته بودن را به وجود آورد.


در شکل ۲۶، ۱۶ حالت برای ۴ عدد کلیدی که به ورودی‌های P1 الی P4 وصل شده‌اند می‌تواند به وجود آید.
در نرم‌افزار اینورتر، پانزده فرکانس (به جز حالتی که همه ورودی‌ها صفراند، فرکانس تنظیمی حالت عادی
که در صفحات قبل توضیح داده شد، برای حالت همه ورودی‌ها صفر لحظه‌ای شود) تعریف کنید و در ضمن
ورودی‌ها P1 الی P4 هم در نرم‌افزار تعریف کنید که برای تغییر فرکانس از آنها استفاده می‌شود، اکنون کاربر
هریک از ۱۶ حالت را در ورودی ایجاد کند (با باز و بسته کردن کلیدها) فرکانس تعریف شده در آن حالت در
نرم‌افزار، در خروجی اینورتر ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که ۴ کلید، حداقل تعداد کمتری از ورودی‌ها برای تغییر فرکانس استفاده کند.
کاربر می‌تواند از تعداد کمتری از ورودی‌ها برای تغییر فرکانس استفاده کند.

بنابراین اگر کاربر از ۳ کلید استفاده کند در این صورت حداقل فقط ۸ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد
و اگر از ۲ کلید برای این منظور استفاده کند حداقل فقط چهار حالت مختلف می‌تواند به وجود آورد و

اگر فقط از یک کلید استفاده کند فقط دو حالت می‌تواند داشته باشد. بنابراین کاربر متناسب با نیاز تعداد پایه‌های ورودی را برای تغییر فرکانس خروجی اینورتر و به تبع آن تغییر دور روتور موتور متصل به اینورتر را انتخاب می‌کند. روش تغییر فرکانس به کمک پایه‌های ورودی دیجیتال در صنعت کاربردهای زیادی دارد. به عنوان مثال اگر بخواهید در یک خط تولید، سرعت در نقاط مختلف خط را متغیر کنید، با نصب حسگرهای مناسب این کار به سادگی امکان پذیر است.


روش ۳ و روش ۴ – تغییر فرکانس خروجی اینورتر از طریق اعمال ولتاژ و یا جریان یکی دیگر از روش‌های تغییر فرکانس خروجی اینورتر و به تبع آن تغییر دور روتور موتور متصل به آن، استفاده از ولتاژ DC (معمولًاً $10V \sim +10V$) یا جریان DC (معمولًاً $4\text{--}20mA$) است. به عنوان مثال می‌توان در اینورتر تعریف کرد که به ازای اعمال ولتاژ صفر الی 10 ولت فرکانس خروجی اینورتر از صفر الی 60 هرتز تغییر کند یا به ازای اعمال جریان 4 الی $20mA$ ورودی، فرکانس خروجی اینورتر از 10 الی 30 هرتز تغییر کند (شکل ۲۷). ولتاژ و یا جریان برای کنترل فرکانس خروجی به ترمینال‌هایی که به همین منظور در اینورتر پیش‌بینی شده‌اند اعمال می‌شود. در بعضی از اینورترها ترمینال‌های ورودی برای ولتاژ و جریان به طور مجزا در نظر گرفته شده‌اند و در بعضی دیگر از اینورترها ترمینال‌های ورودی ولتاژ و جریان یکی است و برای تعیین جریان یا ولتاژ از یک کلید کوچک و ساده (V/I) استفاده می‌کنند. در شکل (۲۷) نمونه‌ای از ترمینال‌های این مدل اینورترها نشان داده شده است.

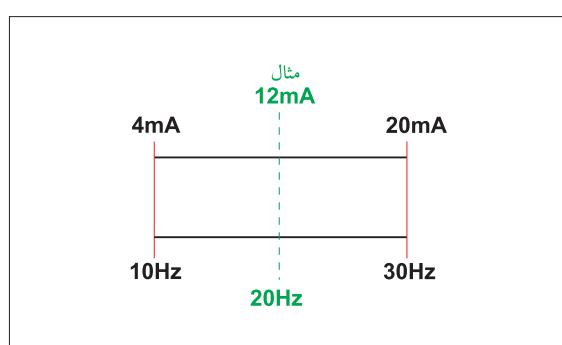


شکل ۲۷. تغییر فرکانس از طریق ولتاژ و یا جریان الکتریکی

در اکثر اینورترهایی که ترمینال‌های ولتاژ و جریان به صورت مجزا در نظر گرفته شده‌اند. کاربر می‌تواند همزمان جریان و ولتاژ را به ترمینال‌ها اعمال کند. فرمول فرکانس خروجی برای اعمال همزمان ولتاژ و جریان را کارخانجات سازنده اینورتر در دفترچه‌های راهنمای اینورتر ثبت می‌کنند. لازم به یادآوری است که اعمال همزمان جریان و ولتاژ کاربردهای ویژه دارد.

اگر کاربر بخواهد با یک پتانسیومتر خارجی (غیر از پتانسیومتر موجود در روی صفحه کلید) مقدار فرکانس را تغییر دهد، می‌تواند از ورودی آنالوگ اینورتر استفاده کند. برای این منظور همه اینورترها حداقل یک ولتاژ $10V$ ثابت را در اختیار کاربر قرار می‌دهند. اگر کاربر این ولتاژ به دو سر یک پتانسیومتر اعمال کند می‌تواند از یک سر و سر وسط پتانسیومتر ولتاژ صفر تا 10 ولت را دریافت و به ترمینال ولتاژ ورودی آنالوگ اینورتر اعمال کند و فرکانس را تغییر دهد. (شکل ۲۹).

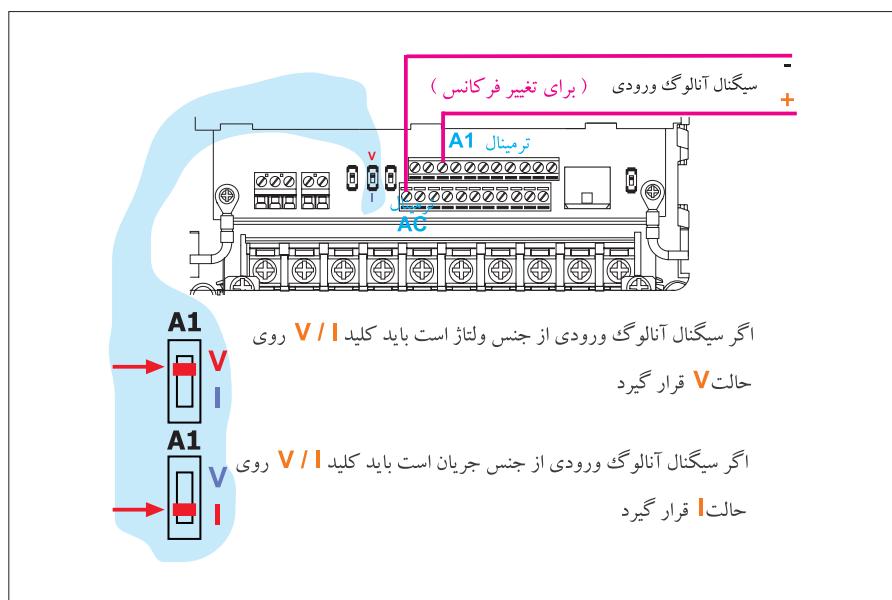


شکل ۲۸- ترمینال ورودی ولتاژ و نحوه انتخاب ورودی ولتاژ و یا ورودی جریان

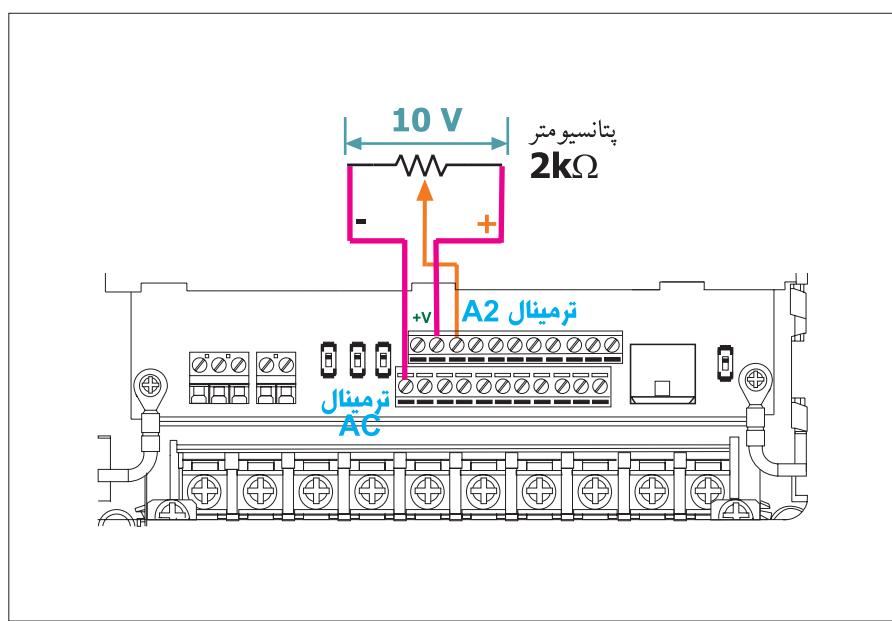

شکل ۲۹- با استفاده از یک پتانسیومتر خارجی می‌توان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد.

در بعضی از اینورترها، علاوه بر ولتاژ ثابت V_{10+} ، یک ولتاژ ثابت V_{10-} نیز وجود دارد. اگر کاربر دو سر پتانسیومتر را بین V_{10+} و V_{10-} قرار دهد می‌تواند به صورت شکل ۳۲ ولتاژ متغیر از V_{10-} الی V_{10+} داشته باشد.

اگر ولتاژ نقاط A و B در شکل (۳) را به ورودی اینورتر اعمال کنید، اگر رنج تغییرات $V_{10 \sim -10}$ باشد، فرکانس متغیر و روتور موتور متصل به اینورتر در جهت Reserve می‌چرخد.

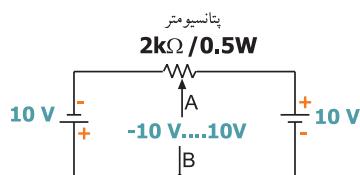


شکل ۳۰- نحوه دریافت ولتاژ متغیر از $-10\text{--}10\text{V}$ ولت الی $+10\text{V}$

توجه مهم



بعضی از سازندگان اینورتر برای تغییر فرکانس خروجی به ازای اعمال ولتاژ آنالوگ ورودی، از یک فرمول خاص استفاده می‌کنند در این مورد حتماً به کاتالوگ سازنده مراجعه نمایید.

تغییر فرکانس به ازای اعمال ولتاژ آنالوگ در اینورترها به صورت‌های شکل ۳۱ صورت می‌پذیرد.

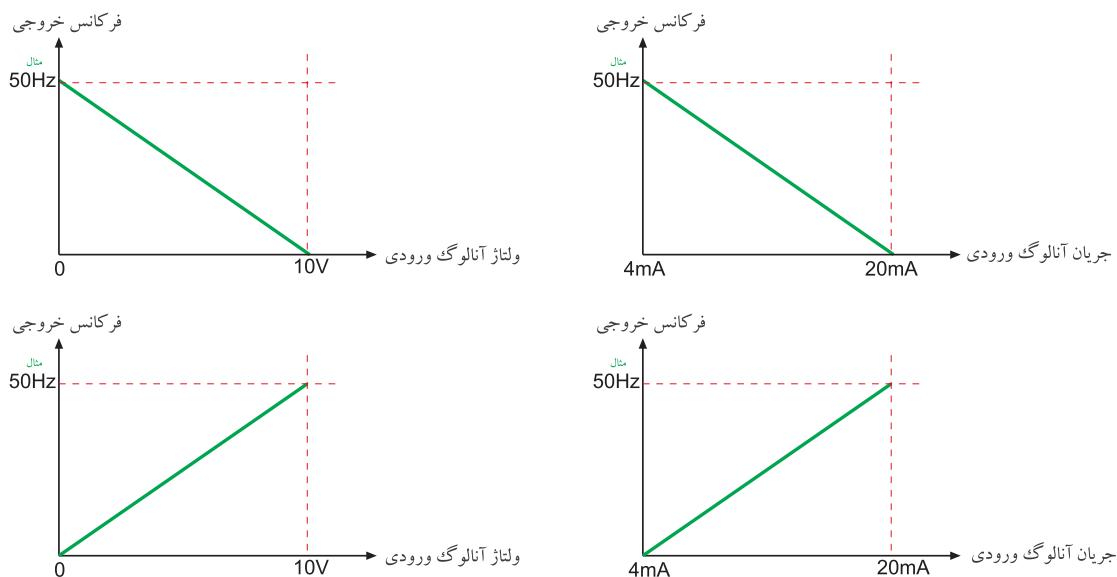

شکل ۳۱- نحوه امکان تغییر فرکانس خروجی اینورتر به ازای تغییر ولتاژ آنالوگ ورودی

روش ۵- تغییر فرکانس از طریق کارت شبکه

امروز تقریباً تمامی اینورترهایی که ساخته می‌شود، دارای بستر سخت افزاری RS-485 و پروتکل ارتباطی Modbus RTU هستند. این کانال ارتباطی قادر است اطلاعات (Data) را بین اینورتر و سایر وسایلی که دارای کانال ارتباطی فوق باشند تبادل کند، مانند PLC یا مونیتور صنعتی (H.M.I) و یا سایر وسایل دیگر مجهز به این نوع کانال ارتباطی. یکی از موارد تبادل اطلاعات بین اینورتر و سایر وسایل جانبی می‌تواند فرکانس باشد، یعنی به کمک مثلاً PLC یا مونیتور صنعتی (H.M.I) می‌توان مقدار فرکانس اینورتر را تغییر داد و یا هر لحظه مقدار فرکانس خروجی اینورتر را خواند.

روش ۶ - تغییر فرکانس خروجی اینورتر با اعمال پالس‌های ورودی
به کمک پالس‌های ورودی نیز می‌توان فرکانس خروجی اینورتر را تغییر داد. این روش تغییر فرکانس کاربردهای خیلی خاصی دارد.

مراحل انجام کار: در این مرحله فرکانس خروجی اینورتر را از روی صفحه کلید، تغییر دهید. برای این منظور باید در نرم افزار اینورتر تنظیمات مربوطه را انجام دهید در مدل‌های مختلف اینورتر، سازندگان در نرم افزار اینورتر از عبارت خاصی برای این منظور استفاده نمی‌کنند ولی رایج‌ترین عبارت لغات Frequency Source است.

مطابق عنوان گفته شده می‌توان در اینورتر، منبع تغییر فرکانس خروجی را مشخص کرد.
مثال:

Frequency Source	۰: Keypad
	۱: V(۰-۱۰V) معمولاً
	۲: I(۴-۲۰mA) معمولاً
	۳: Terminal
	۴:.....


ممکن است بعضی از سازندگان اینورتر به جای لغات Frequency Source از یک کد مانند F10 برای این منظور استفاده کنند.

F10	۰: Keypad
	۱: V(۰-۱۰V)
	۲: I(۴-۲۰mA)
	۳: Terminal
	۴:.....

فعالیت



با مراجعه به دفترچه راهنمای استفاده اینورتر، این مورد را مشخص و یادداشت کنید. سپس اینورتر را روشن و تنظیمات مربوط به تغییر فرکانس خروجی به کمک صفحه کلید، موتور متصل دهید و سپس از روی صفحه کلید، موتور متصل به اینورتر را روشن کنید و فرکانس خروجی اینورتر را تغییر دهید. گزارش ساده‌ای از اقداماتی که انجام داده‌اید تهیه و به مرتب آزمایشگاه تحويل نمایید.

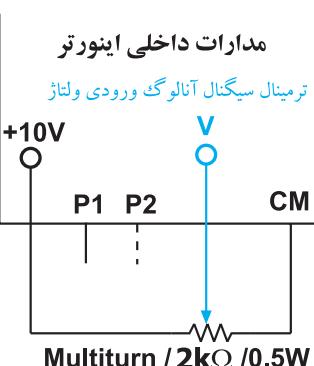

شکل ۳۲ - مدار پتانسیومتری

در مرحله بعدی با یک پتانسیومتر خارجی مقدار فرکانس خروجی اینورتر را تغییر دهید. برای این منظور با مراجعه به صفحات قبل، باید مداری مانند شکل ۳۲ را بیندید. تنظیمات اینورتر برای تغییر فرکانس خروجی را روی V تنظیم کنید. مثال:

Frequency Source \rightarrow Keypad
 $V \leftarrow$ تنظیم کنید

در این قسمت باید به دفترچه راهنمای اینورتر مراجعه و کدهای مربوطه را استخراج کنید. در ضمن در بسیاری از اینورترها باید رنج ولتاژ ورودی (مثلًا $V_{in} = 10 - 5$ V) و همچنین مقدار تغییر فرکانس به ازای ولتاژ را نیز باید تنظیم کنید. به عنوان مثال اگر بخواهید تغییرات ولتاژ شما از ۵ Hz الی $7/5$ Hz باشد و به ازای این تغییر ولتاژ، بخواهید فرکانس خروجی بین ۱۵ Hz الی $35/5$ Hz تغییر کند باید مقادیر فوق را در اینورتر وارد کنید.

$$5 \text{ V} \xrightarrow{\quad} 7/5 \text{ V} \\ 15 \text{ Hz} \xrightarrow{\quad} 35 \text{ Hz}$$

بعد از تنظیمات لازم، موتور متصل به اینورتر را از روی صفحه کلید روشن و به کمک پتانسیومتر خارجی، فرکانس خروجی اینورتر را تغییر دهید.


تمامی تنظیماتی که روی اینورتر انجام داده اید را در یک گزارش به مربی آزمایشگاه تحويل نمایید.

کار عملی شماره ۴



هدف: تنظیم شیب افزایشی فرکانس (ACC Time) و شیب کاهشی (DEC Time)

شرح کار عملی: ACC Time مدت زمانی است که فرکانس خروجی اینورتر از صفر به ماکریم برسد. (شکل ۳۳)

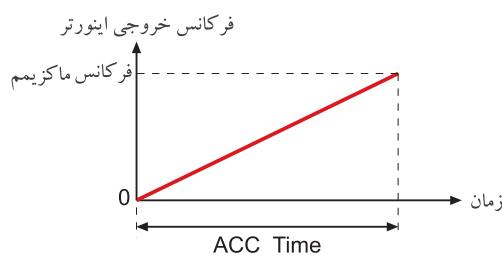

شکل ۳۳- نمودار شیب افزایشی فرکانس در یک اینورتر

با تنظیم این پارامتر می توانید مدت زمان رسیدن فرکانس از صفر تا مقدار دلخواه را مشخص کنید. DEC Time یا شیب کاهشی فرکانس، مدت زمانی است که فرکانس خروجی اینورتر از F_{max} (ماکریم فرکانس) به صفر برسد. با تنظیم این پارامتر می توان مدت زمان توقف کامل روتور موتور متصل اینورتر را تعیین کرد.

مراحل انجام کار عملی: در این مرحله مقدار ACC Time اینورتر را به مقدار دلخواه تنظیم و اثرات آن را روی راه اندازی موتور متصل به اینورتر را ببینید.

خوشبختانه همه سازندگان اینورتر این پارامتر را به نام ACC Time می‌شناسند. از روی دفترچه راهنمای اینورتر موجود در کارگاه، کد مربوط به این پارامتر را پیدا کنید و سپس مقدار آن را روی ۵ ثانیه تنظیم کنید و فرکانس اینورتر را روی 30 Hz تنظیم کنید. موتور متصل به اینورتر را روشن کنید و ببینید چند ثانیه طول می‌کشد تا فرکانس خروجی اینورتر به 30 Hz برسد. (تفصیرات فرکانس از صفر الی 30 Hz هر تر روی صفحه نمایش، معمولاً نمایش داده می‌شود) موتور را خاموش کنید و برای بار دوم مقدار ACC Time را روی ۶۰ ثانیه تنظیم کنید و سپس موتور را روشن کنید و این بار ببینید چند ثانیه طول می‌کشد تا فرکانس خروجی اینورتر به 30 Hz برسد.

فعلیت



نحوه تنظیمات و نتیجه مشاهدات خود را در یک گزارش نوشه و به مربی آزمایشگاه تحويل نمایید.

در ادامه، مقدار DEC Time اینورتر را به مقدار دلخواه تنظیم و اثرات آن را روی توقف موتور متصل به اینورتر ببینید.

مقدار DEC Time را باید در نرم افزار اینورتر تنظیم کرد. خوشبختانه همه سازندگان اینورتر این پارامتر (شیب کاهشی فرکانس) را به نام DEC Time می‌شناسند. از روی دفترچه راهنمای اینورتر موجود در کارگاه، کد مربوط به این پارامتر را پیدا کنید و سپس مقدار آن را روی ۱۰ ثانیه قرار دهید و فرکانس اصلی موتور را نیز روی 30 Hz تنظیم کنید. موتور را روشن کنید بعد از حدود ۲۰ ثانیه موتور را خاموش کنید، دقت کنید و ببینید چند ثانیه طول می‌کشد تا موتور کاملاً متوقف شود. در ادامه مقدار DEC Time را روی عدد ۶۰ ثانیه تنظیم کنید و موتور را مجدداً روشن نمایید بعد از حدود ۲۰ ثانیه موتور را خاموش کنید. این بار ببینید چند ثانیه طول می‌کشد تا موتور کاملاً متوقف شود.

نحوه تنظیمات و نتیجه مشاهدات خود را در یک گزارش نوشه و به مربی آزمایشگاه تحويل نمایید.

کار عملی

**کار عملی شماره ۵**

هدف: بررسی و کاربرد JOG Frequency


شرح کار عملی: در بعضی از پروسه‌های صنعتی گاهی اتفاق می‌افتد که در سیستم نیاز به یک موتور دو دور (دور کند و دور تند) نیاز است. دور کند موتور یعنی اعمال فرکانس کم به آن و دور تند موتور یعنی اعمال فرکانس بیشتر به آن. یکی از موارد کاربرد موتور دو دور (دور کند و دور تند) در جرثقیل‌های سقفی است که دو سرعته هستند.

تغییر سرعت (دور بر دقیقه) یا باید به صورت اتوماتیک انجام پذیرد و یا توسط اپراتور به صورت دستی انجام شود. در اینورتر امکانی به این منظور پیش‌بینی شده است به این صورت که یکی از ورودی‌های دیجیتال اینورتر را به عنوان JOG Frequency در نرم‌افزار اینورتر تعریف می‌شود. در ضمن در نرم‌افزار اینورتر هم فرکانسی به نام JOG Frequency نیز باید تعریف شود.

عملکرد اینورتر در ارتباط با JOG Frequency به این صورت است که تا مادامی که پایه ورودی دیجیتال با عملکرد JOG Frequency - که قبلاً تعریف شد - فعال نیست (قطع است) اینورتر با فرکانس تعریفی و به صورت عادی به کار خود ادامه می‌دهد. به محض اینکه پایه ورودی دیجیتال با عملکرد JOG Frequency فعال شد، بلافاصله فرکانسی که قبلاً در نرم‌افزار اینورتر تحت عنوان JOG Frequency تعریف شده است، در خروجی اینورتر تولید و به موتور اعمال می‌شود.

DEC Time و ACC Time JOG Frequency باید JOG Frequency نیز باید در نرم‌افزار اینورتر تعریف شود. لازم به یادآوری است که همراه JOG Frequency با لحاظشدن ACC Time JOG Frequency با هنگامی که پایه ورودی دیجیتال با عملکرد JOG Frequency را فعال می‌کنیم، فرکانس

با لحاظشدن ACC Time JOG Frequency در خروجی اینورتر تولید و به موتور متصل به آن اعمال می‌شود. (شکل ۳۴)

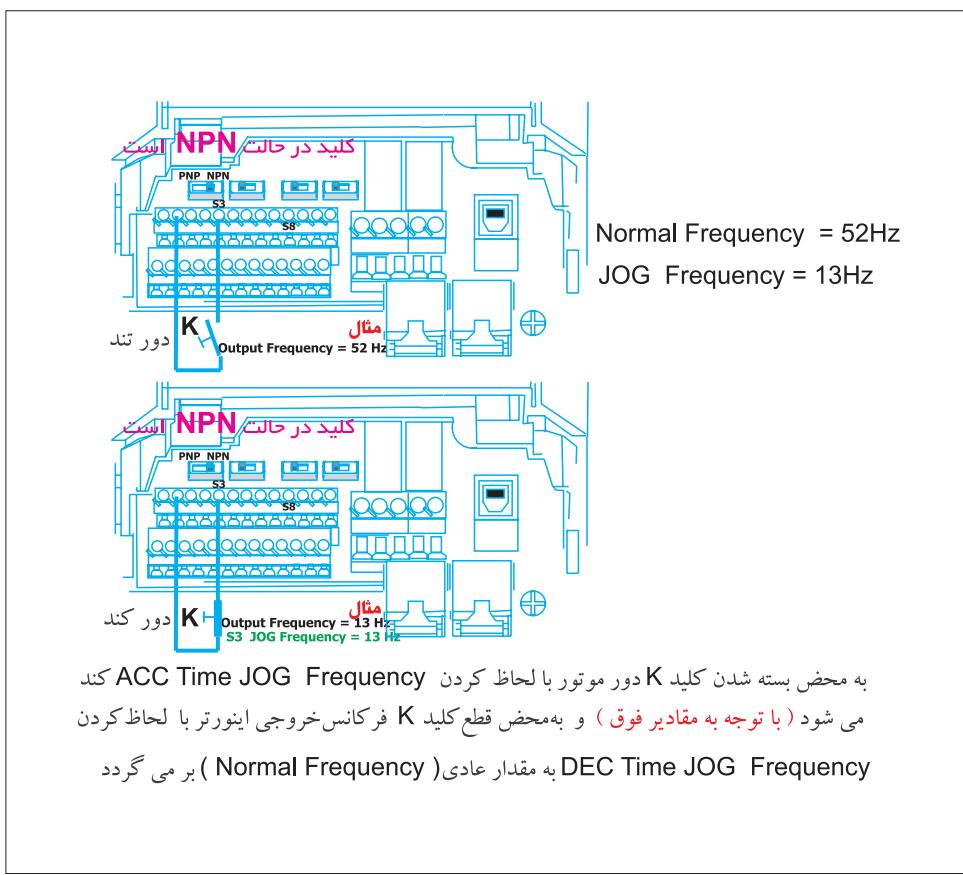

شکل ۳۴ – عملکرد JOG Frequency

مراحل انجام کار عملی: در این مرحله عملکرد JOG Frequency را مورد آزمایش قرار دهید. برای این منظور با توجه به مطالبی که تاکنون خوانده‌اید در نرمافزار اینورتر موجود در کارگاه پایه‌های ورودی زیر را تعریف کنید:

P1	FX (Forward)
P2	RX (Reverse)
P3	JOG Frequency

JOG Frequency ۴۵ Hz


ACC Time JOG Frequency ۱۰ Sec

DEC Time JOG Frequency ۵ Sec

و تنظیمات زیر را برای حالت غیر JOG Frequency تعریف کنید.

۱۵ Hz	Frequency
S ۲	ACC Time
S ۱	DEC Time

از روی دفترچه راهنمای اینورتر مقادیر فوق را تنظیم کنید. مدار شکل ۳۵ را ببندید و مورد آزمایش قرار دهید.

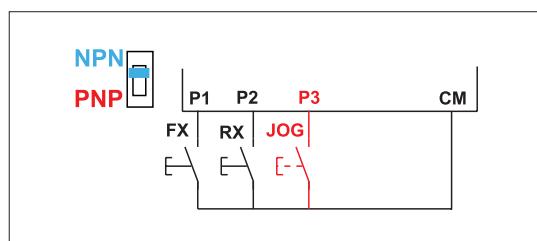

شکل ۳۵—مدار آزمایش برای حالت JOG Frequency

در شکل ۳۵ اگر کلید FX بسته شود، موتور در حالت Forward می‌چرخد در این حالت فرکانس خروجی برابر ۱۵ Hz خواهد بود و در همین حالت اگر کلید JOG بسته شود فرکانس خروجی به سمت ۴۵ Hz افزایش می‌یابد و اگر همین کلید باز شود فرکانس خروجی به سمت ۱۵ Hz کاهش می‌یابد (با درنظر گرفتن DEC Time JOG Frequency و ACC Time JOG Frequency). موارد گفته شده برای حالتی که کلید RX بسته شود نیز صادق است فقط جهت گردش روتور موتور در حالت Reverse خواهد بود.

بعد از آزمایش، گزارشی از نحوه تنظیمات و مشاهدات خود از آزمایش را نوشته و به مرتبه آزمایشگاه تحويل نمایید.



کار عملی شماره ۶

هدف: راه اندازی موتور متصل به اینورتر به روش START/STOP

شرح کار عملی: در پروسه های صنعتی گاهی لازم می شود که با فشردن یک لحظه کوتاه روی شستی (START) موتور متصل به اینورتر روشن شود و اگر دست از روی شستی برداریم روشن بودن موتور تداوم داشته باشد و برای خاموش کردن، با فشردن شستی دیگر (STOP) - با کنتاکت در حالت عادی بسته - خاموش شود. این امکان در اینورتر پیش بینی شده است و به سیستم 3-Wire مشهور است.

برای تحقیق فوق، ابتدا باید سه ورودی دیجیتال را با عملکرد زیر تعریف کنید.

(FX) Forward Operation :P۱

(RX) Reverse Operation :P۲

3 Wire :P۳

در بعضی اینورترها مدار سخت افزاری فوق را به صورت شکل ۳۸ در نظر می گیرند.

و در بعضی از اینورترهای دیگر مدار سخت افزاری را به صورت شکل ۳۹ در نظر می گیرند.

احتمال دارد بعضی از سازندگان اینورتر مدار سخت افزاری را به غیر از شکل های (۳۸) و (۳۹) برای این منظور در نظر بگیرند. در صورت نیاز به این عملکرد بهتر است به دفترچه راهنمای استفاده از اینورتر که همراه اینورتر به کاربر تحویل می دهند مراجعه کنید.

مراحل انجام کار عملی: ابتدا با مراجعه به دفترچه راهنمای اینورتر موجود در کارگاه، نقشه مربوط به 3-Wire را استخراج کنید و سپس در نرم افزار اینورتر برای سه پایه ورودی دیجیتال آن، به صورت زیر عملکردها را تعریف کنید:

$FX = S1$ ترمینال ورودی دیجیتال ۱

$RX = S2$ ترمینال ورودی دیجیتال ۲

$3 - Wire = S3$ ترمینال ورودی دیجیتال ۳

ACC Time = ۸/۵ Sec



DEC Time = ۷ Sec

Frequency = ۲۰ Hz

سپس مدار سخت افزار ورودی را که از دفترچه راهنمای همراه اینورتر موجود در کارگاه استخراج کرده اید را ببینید. حال کلید FWD را یک لحظه کوتاه وصل و سپس قطع کنید. موتور متصل به اینورتر باید در جهت

روشن شود و روشن بماند.

همین حالت را برای کلید REV آزمایش کنید.

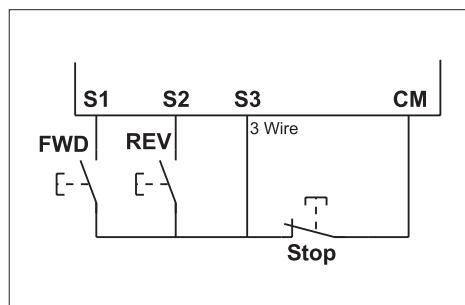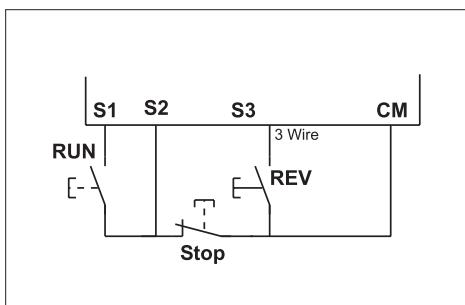

شکل ۳۶ - مدار سخت افزاری START/STOP در بعضی از مدل های اینورتر

شکل ۳۷ - مدار سخت افزاری START/STOP در بعضی از مدل های اینورتر

فعالیت



نحوه تنظیم پارامتر و آزمایشی را که انجام داده اید به صورت یک گزارش تهیه و در اختیار مربی قرار دهید.

ارزشیابی شایستگی قابل و راه انداز الکترونیکی (اینورتر)

شرح کار:

راه اندازی موتور الکتریکی با استفاده از کی پد اینورتر راه اندازی موتور الکتریکی با استفاده از کی پد اینورتر و تغییر دور از طریق کلید تنظیم (ولوم) تغییر فرکانس و راه اندازی موتور الکتریکی به روش Stop /Start

استاندارد عملکرد: راه اندازی و کنترل دور موتور الکتریکی با استفاده از اینورتر

شاخص ها:

سلط بر عملکرد اینورتر و اجزای آن توجه به راهنمای اینورتر اتصال موتور الکتریکی به اینورتر و راه اندازی آن اعمال تغییرات فرکانسی اینورتر

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: کارگاه برق صنعتی دارای اینورتر و موتور الکتریکی با توان معادل ابزار و تجهیزات: اینورتر - موتور الکتریکی - ویدئو پروژکتور - کابل و اتصالات - ابزار سیم کشی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تغییر عملگرهای اینورتر و اتصال به موتور الکتریکی	۲	
۲	تغییرات فرکانس اینورتر و اتصال به موتور الکتریکی	۲	
۳	اتصال اینورتر به موتور الکتریکی و راه اندازی ساده	۱	
شاخصی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
کسب اطلاعات کار تیمی مستندسازی ویژگی شخصیتی			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک
- ۲- تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی، محمود اعتضادی، ناصر ساعتچی، عباس یوسفی، شهرام خدادادی، محمد حسن اسلامی و علی رضا حجرگشت، شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران، چاپ پانزدهم، ۱۳۹۵.
- ۳- طراحی و اجرای تابلوهای برق (Low Voltage)، احسان پرهیزکار، نشر قدیس، چاپ اول، ۱۳۹۴.
- ۴- کاتالوگ های شرکت های مختلف تابلوسازی و اینورتر و تجهیزات تابلو.
- ۵- استاندارد IEC60947

6- Gaurav Verma, Matt Weber-AutoCAD Electrical Black Book 2016.

7- Autodesk- AutoCAD Electrical, User Guide- 2016.

8- Sham Tickoo AutoCAD Electrical For Electrical Control Designers 2016.

9- Sham Tickoo AutoCAD Electrical For Engineers 2016.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت‌کننده در اعتبارسنجی کتاب نصب و تنظیم تابلوهای برق فشار ضعیف الکترونیک کد ۲۱۲۲۶۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	علی اکبر رحمانی	قزوین	۱۷	مسعود عرب	مرکزی
۲	میثم زرین اعظمی	همدان	۱۸	رضا تقی زاده	آذربایجان غربی
۳	وحید رضا افشنین	خراسان جنوبی	۱۹	مجید ابراهیمی جورشی	قزوین
۴	رضا جهان پناه	خراسان رضوی	۲۰	سینا جوادی مهریزی	یزد
۵	وحید پازوکی	شهرستانهای تهران	۲۱	خلیل حسنی	زنجان
۶	حسین قلاوندی	خوزستان	۲۲	ولی الله عباسی	سمنان
۷	حسن حیدری	شهر تهران	۲۳	حمدیم چراغیان	ایلام
۸	احمد مرادقلی	سیستان و بلوچستان	۲۴	مسعود حیدری نوکار	بوشهر
۹	محمد رضا کفash	خراسان رضوی	۲۵	آریز مرادی	كردستان
۱۰	حسین علی قاسمی دشتی	قم	۲۶	محمد کاظمی	مازندران
۱۱	یونس دری	هرمزگان	۲۷	مجتبی لطفی	لرستان
۱۲	عبدالعلی نصیری	اصفهان	۲۸	رفیع نبوی	اردبیل
۱۳	حسن کرمی	زنجان	۲۹	حمیدرضا طوفانی نژاد	خراسان جنوبی
۱۴	امین مرادی	لرستان	۳۰	حمیدرضا جوانمردی	فارس
۱۵	خداگرم عمادی	بوشهر	۳۱	وحید صادقلر علمداری	اردبیل
۱۶	وحید ذاکری بنوبندی	هرمزگان	۳۲	محسن خلیلی زاده	کرمان

هر آموزان محترم، هنرجیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این نسب از طریق نامه
بشنی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه : tvoccd.oerp.ir

دفتر تایپ کتابهای درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

