

فصل هشتم

سیستم برق رسانی

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- ۱- دستگاههای برقی موتور را نام ببرد.
- ۲- طرز کار و ساختمان باتری را توضیح دهد.
- ۳- آمپر متر و طرز کار آن را توضیح دهد.
- ۴- وظیفه سویچ را توضیح دهد.
- ۵- طرز کار و ساختمان اجزای جرقه زنی در موتورهای بنزینی را توضیح دهد.
- ۶- روش‌های راه اندازی موتور را توضیح دهد.
- ۷- ساختمان استارتر را توضیح دهد.
- ۸- ساختمان و طرز کار مولد برق (آلترناتور و دینام) را شرح دهد.
- ۹- استارتر و مولد برق را از روی موتور پیاده کرده و مجدداً نصب کند.
- ۱۰- شمع‌های معیوب را تعویض کرده و وایرچینی را انجام دهد.

برق رسانی

استفاده از انرژی الکتریکی به علت کاربرد آسان، ارزان بودن، عدم نیاز به سرویس‌های متواالی، سبکی دستگاههای برقی در مقایسه با دستگاههای مکانیکی، همواره رو به رشد است و در سال‌های اخیر به نحو چشمگیری در موتورها و خودروها از این انرژی استفاده می‌شود. اکثر قسمتهای موتور و خودرو به نحوی با الکتریسیته در ارتباط است و می‌توان گفت بدون آن نمی‌توان موتور و خودروهای امروزی را به کار انداخت یا از آنها استفاده کرد.

تجهیزات الکتریکی: تجهیزات الکتریکی خودرو را از نظر کار و اهمیت می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:

— مدار تولید و ذخیره الکتریسیته: مداری است شامل باتری، مولد برق، تنظیم کننده برق (آفтомات)، آمپر متر، رله و چراغ شارژ، که مجموعاً انرژی الکتریکی را با مشخصات مناسب تولید و ذخیره می کنند تا مصرف کننده ها در موقع نیاز از آن استفاده کنند. مصرف کننده ها، انرژی الکتریکی را از مدار موازی با تری و مولد برق می گیرند.


— مدار راه اندازی موتور: موتورهای چند سیلندر را معمولاً نمی توان به صورت دستی (با هندل) روشن کرد، بلکه به وسیله موتور الکتریکی راه اندازی می شوند. استارتر، اتوماتیک استارتر، کلید اصلی و دکمه استارتر، مجموعه مدار راه اندازی موتور هستند.

— تجهیزات روشنایی و هشدار دهنده: این مجموعه ضمن اینکه رانندگی در شب را امکان پذیر می سازد، وضعیت سیستمهای خود را به راننده و نحوه حرکت تراکتور را به عابرین پیاده یا رانندگان وسایل نقلیه دیگر اعلام می کند. بعضی از این تجهیزات عبارت اند از: چراغهای جلو و عقب، ترمز، راهنمایی و کلیدهای دستی، رله اتوماتیک راهنمایی، بوق، لامپهای هشدار دهنده وضعیت (فشار روغن موتور، دما و فشار روغن هیدرولیک، صافی سیستم هیدرولیک و ...) و کلیدهای اتوماتیک (سمع آب، شمع روغن و ...).

— تجهیزات متفرقه مانند: کولر، فندک و برف پاک کن و این تجهیزات انرژی الکتریکی مورد نیاز خود را از باتری - مولد برق می گیرند و در مدار آنها کلید قطع و وصل قرار می گیرد. همه مدارها قسمت مهم دیگری به نام فیوز دارند که از سوختن و خرابی مدار یا وسایل الکتریکی در موقع اتصال جلوگیری می کند علاوه بر این، سیستم دیگری به نام سیستم جرقه زنی در موتورهای بنزینی وجود دارد. در شکل ۱-۸ مدار مشترک راه اندازی موتور و تولید و ذخیره برق در تراکتور M۶۵ نشان داده شده است.

۱-۸- اجزای سیستم برق رسانی

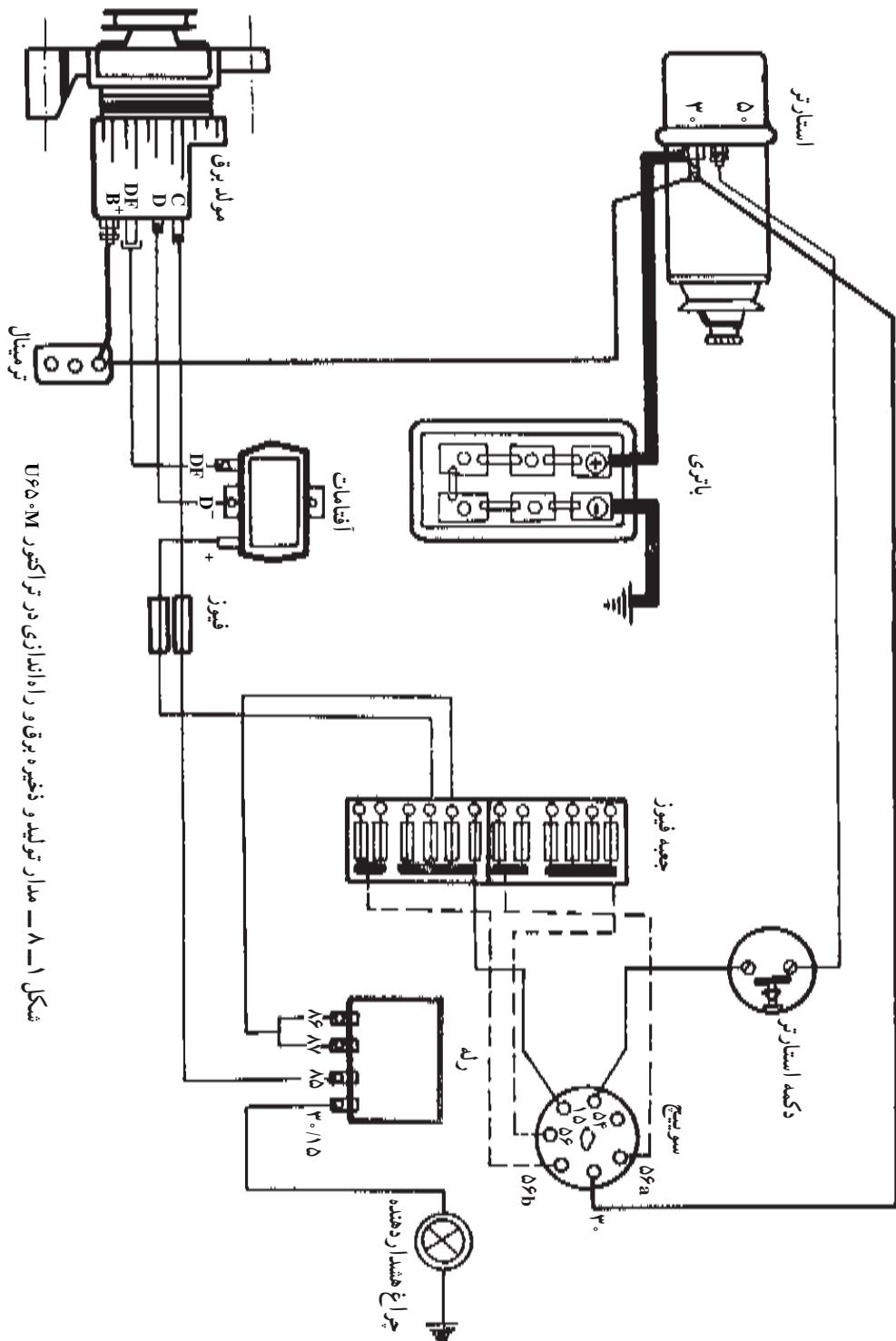
۱-۸- باتری: باتری، دستگاهی است که در داخل خود با انجام فعل و انفعالات شیمیایی می تواند مقدار برق مناسب با ظرفیت خود را تولید نماید. باتری موتور معمولاً از نوع سربی است و در صورت تخلیه (دشارژ) شدن قابل پر کردن (شارژ) می باشد.



لازم به یادآوری است که به طور عادی در هنگام کارکرد ماشین، مولدبرق، باتری را به صورت شارژ نگه می دارد. یعنی برق مصرف شده باتری در حین کار به وسیله مولدبرق جبران می شود.

اجزای تشکیل دهنده باتری:

جعبه باتری: جنس آن از لاستیک فشرده و یا مواد کائوچوبی است و باید در مقابل گرمای حاصل از فعل و افعالات باتری و عوامل شیمیایی درون خود، ضربه و ارتعاشات حاصل از حرکت اتومبیل مقاوم باشد. جعبه معمولاً به شکل مکعب مستطیل و به صورت خانه ساخته می شود و گفته هر خانه دارای تیغه های بر جسته ایست که تکیه گاه صفحات باتری است و هرگاه مواد شیمیایی صفحات باتری ریزش نمود به داخل شیارها رسوب می کند و از اتصال صفحات به یکدیگر جلوگیری به عمل می آورد. زیرا اگر سطح این رسوبات بالا بیاید باعث اتصال کوتاه صفحات باتری شده، افت داخلی آن زیاد می شود و باعث تخلیه شدن و کاهش قدرت باتری می گردد. ولتاژ اسمی هر خانه باتری ۲ ولت است. بنابراین یک باتری ۶ ولت دارای ۳ خانه و ۱۲ ولت دارای ۶ خانه می باشد (شکل ۸-۲).

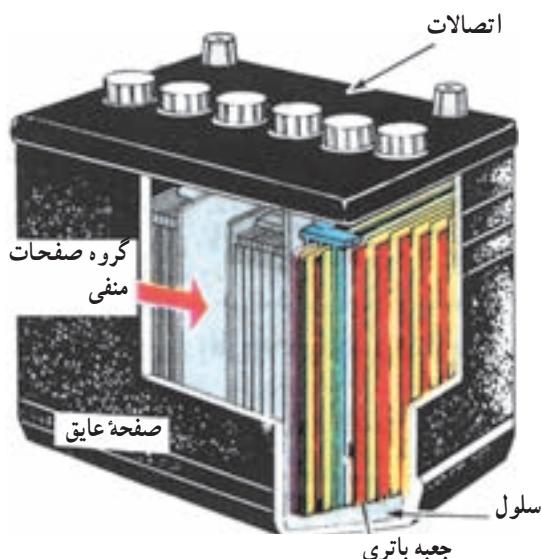


شکل ۸-۲—باتری ۱۲ ولت

صفحات باتری: در هر خانه باتری سه نوع صفحه وجود دارد، صفحات مثبت، صفحات عایق، صفحات منفی. تعداد صفحات منفی یکی بیشتر از تعداد صفحات مثبت است و تعداد صفحات عایق یکی کمتر از مجموع صفحات مثبت و منفی می باشد. جنس صفحات مثبت دی اکسید سرب است و

رنگ این صفحات قبل از عمل شارژ قهوهای و بعد از عمل شارژ به رنگ قهوهای تیره درمی‌آیند. جنس صفحات منفی از سرب خالص مشبک می‌باشد، ولی داخل شبکه‌ها را از سرب اسفنجی و متخلخلی پر کرده‌اند، که قبل از عمل شارژ به رنگ سربی و بعد از عمل شارژ به رنگ خاکستری تیره تبدیل می‌شوند. جنس صفحات عایق از پشم شیشه یا لاستیک مخصوص، فیبر و میکا می‌باشد.

هریک از صفحات مثبت یا منفی باتری را «پلیت» نامند، که معمولاً با علامت PL روی باتری مشخص می‌شود. تعداد پلیتهای هر خانه در یک باتری با هم برابر، ولی در باتریهای مختلف متفاوت است و معرف ظرفیت باتری است یعنی هرچه تعداد پلیتهای یک خانه بیشتر یا اندازه آن بزرگ‌تر باشند، ظرفیت آن باتری بیشتر است. در یک خانه باتری، صفحات مثبت به یک شانه و صفحات منفی به یک شانه دیگر وصل شده‌اند و قطبین آن خانه را تشکیل می‌دهند این صفحات باید به گونه‌ای در بین یکدیگر قرار گیرند که هر صفحه مثبت به وسیلهٔ دو صفحهٔ منفی محدود گردد.

بنابراین تعداد صفحات شانه منفی یکی بیشتر از تعداد صفحات شانه مثبت است. بین هر صفحه منفی و صفحه مثبت یک صفحهٔ عایق قرار دارد. قطب منفی هر خانه به قطب مثبت خانه بعدی وصل می‌شود، در نتیجه در کل خانه‌ها یک قطب مثبت آزاد و یک قطب منفی آزاد می‌ماند که آنها را به صورت مخروط ناقص از جنس سرب، ریخته‌گری نموده که قطبین اصلی باتری نامیده می‌شوند. خانه‌های باتری هر کدام دارای یک دربوش کائوچوبی یا پلاستیکی هستند که از ورود گرد و خاک و مواد دیگر به داخل باتری و خروج اسید از داخل آن به بیرون جلوگیری می‌کنند. این درپوشها دارای سوراخی هستند که خروج گاز داخل باتری را می‌سیر می‌کنند (شکل ۳-۸).

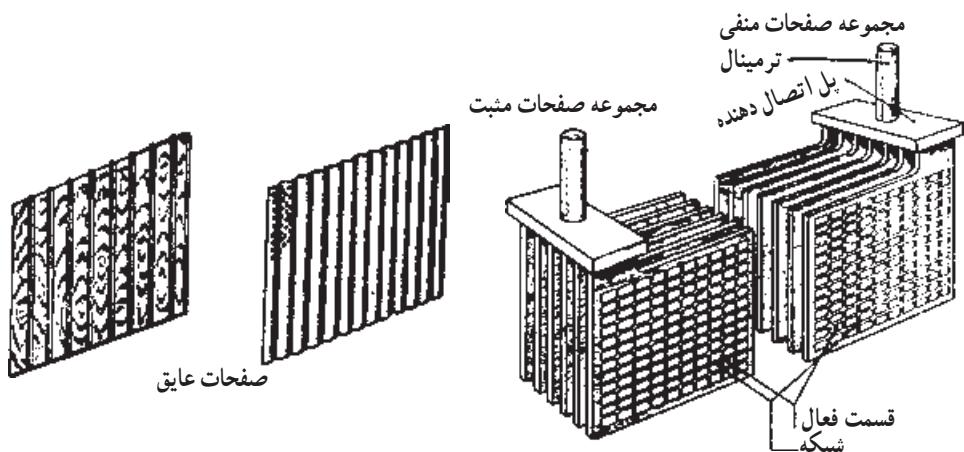

شکل ۳-۸ - صفحات یک خانه باتری

تشخیص قطبین باتری: معمولاً قطب مثبت را ضخیم‌تر از قطب منفی می‌سازند و یا انتهای قطبین در روی باتری، با حلقه‌های رنگی قرمز و آبی، به ترتیب مثبت و منفی بودن قطبها را نشان می‌دهد یعنی قرمز نشانگر قطب مثبت و آبی، نشانگر قطب منفی است و نیز گاهی این قطبین را با علامات (−) و (+) مشخص می‌کنند، علامت (+) شاخص قطب مثبت و علامت (−) شاخص قطب منفی است.

چنانچه هیچ یک از این علائم قابل تشخیص نباشد، دو سیم به قطبین باتری وصل می‌نمایند و انتهای دیگران را در داخل محلول آب نمک یا محلول اسید قرار می‌دهند از اطراف هر سیمی که حباب بیشتری خارج شد قطب منفی است.

الکتروولیت باتری: مایع باتریهای سربی، محلول اسید سولفوریک است که به نسبت حجمی حدود ۷۳٪ آب مقطر و ۲۷٪ اسید ساخته می‌شود. چگالی این مایع $1/285$ می‌باشد که نسبت به تغییر درجه حرارت هوا و میزان شارژ و دشارژ بودن تغییر می‌کند.

مشخصات باتری


۱—ولتاژ: ولتاژ باتری با یک عدد و حرف V روی آن نوشته می‌شود. مثلاً $12V$ نشان دهنده آن است که باتری ۱۲ ولت است. اکثر تراکتورها دارای یک یا دو باتری $12V$ هستند.

۲—ظرفیت: عددی به همراه حروف Ah روی باتری نوشته می‌شود که نشان دهنده ظرفیت آن است. مثلاً $125Ah$ روی یک نوع باتری نشان می‌دهد ظرفیت این باتری 125 آمپرساعت است.


۳—تعداد صفحات: مجموع صفحات مثبت و منفی هر خانه را در روی باتری با علامت PL (اول کلمه Plate به معنی صفحه) می‌نویسند، هرچه تعداد صفحه‌ها بیشتر باشد باتری می‌تواند شدت جریان بیشتری ایجاد کند. صفحه‌های منفی یکی بیشتر از تعداد صفحه‌های مثبت است. مثلاً $19PL$ نشان دهنده 1 صفحه منفی و 9 صفحه مثبت در هر خانه است.

۴—آمپر متر: آمپر متر بین دینام و باتری به طریق سری قرار گرفته است و نشان دهنده شدت جریان ورودی و یا خروجی باتری می‌باشد. آمپر متر از یک تیغه لولا شده، که یک عقریه به آن متصل است و یک آهربای دایم و یک سیم هادی جریان ضخیم تشکیل شده است که هنگام ورود و خروج جریان از باتری با تیغه لولا شده عقریه را روی یک صفحه مدرج حرکت می‌دهد. این صفحه طوری درجه بندی شده که صفر در وسط قرار گرفته و در سمت چپ و راست آن اعداد مثبت و منفی (-30 و $+30$ و -5 و $+5$) نوشته شده است که هنگام ورود جریان به باتری (شارژ شدن) عقریه به سمت اعداد مثبت و هنگام خروج جریان از باتری (دشارژ شدن) عقریه به سمت اعداد منفی حرکت

۱—یعنی جرم یک لیتر الکتروولیت باتری $1/285$ برابر جرم یک لیتر آب است.

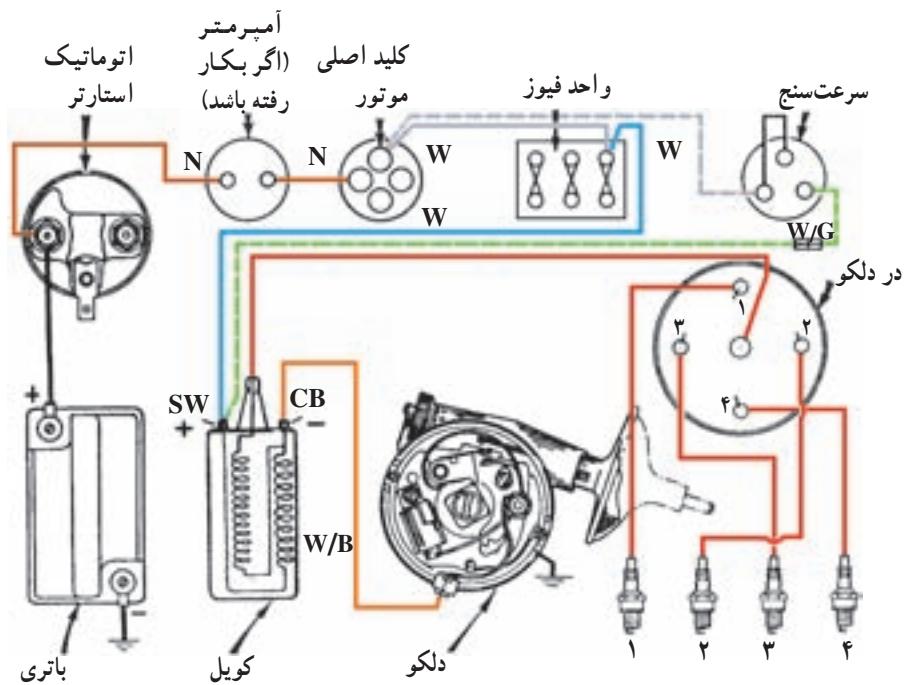

شکل ۴—۸—مدار شماتیکی سیستم جرقه زنی

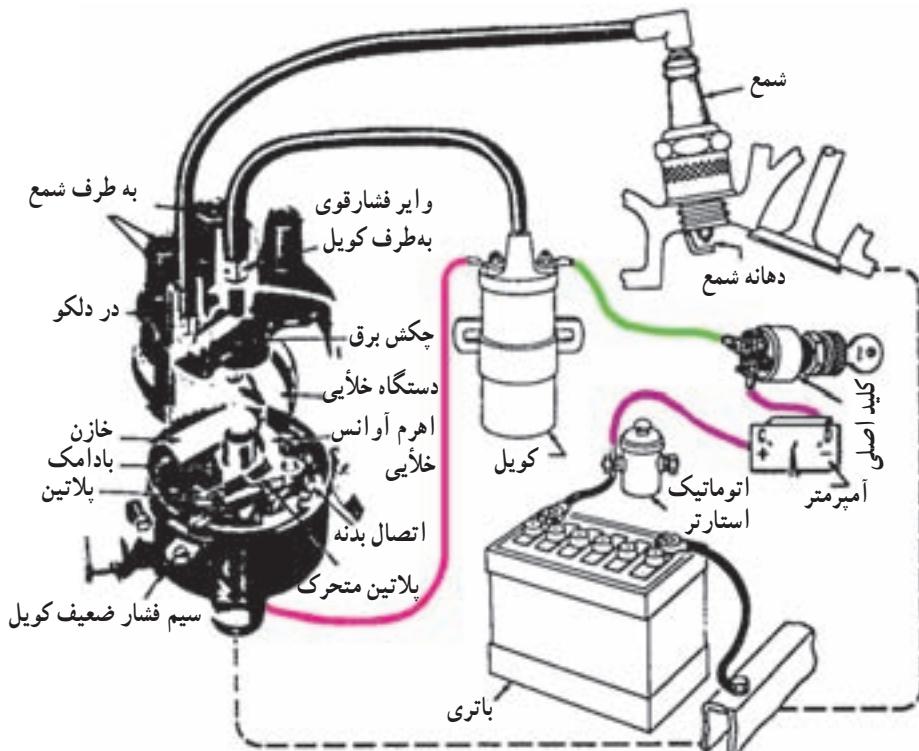

شکل ۵—۸—مدار عملی جرقه زنی

می‌کند. در طول کار موتور باید عقریه روی صفر ثابت بایستد.

۳-۸- سوییچ (کلید اصلی): وسیله‌ایست که می‌توان با آن موتور را روشن یا خاموش کرد. وقتی کلید درون سوییچ قرار داده و چرخانیده شود وضعیت‌های مختلف، آزاد کردن قفل فرمان، روشن کردن تعدادی وسایل صوتی و روشن کردن موتور را فراهم می‌کند.

۲-۸- مدار جرقه

مدار جرقه در موتورهای بنزینی کاربرد دارد و شامل کویل، دلکو، وايرها و شمعها می‌باشد (شکل‌های ۸-۴ و ۸-۵).

کویل: در موتورهای بنزینی کویل ولتاژ ضعیف باتری را حدوداً بین ۵۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ ولت افزایش می‌دهد. روی درب کائوچویی کویل، یک ترمیнал با علامت (+) یا حرف B وجود دارد که به سوییچ وصل می‌گردد. و یک ترمیнал دیگر که با علامت (-) یا حرف D مشخص شده که باید به فیش بغل دلکو یا پلاتین دلکو وصل گردد و نیز دارای یک برج مرکزیست که محل اتصال وايرکویل به دلکوست. داخل جعبه کویل دو سیم پیچ (بویین) قرار دارد که رویهم پیچیده شده‌اند. یکی با سیم پیچ ضخیم و تعداد دور کم به نام سیم پیچ اولیه یا ورودی و دیگری با سیم پیچ نازک و تعداد دور خیلی زیاد به نام سیم پیچ ثانویه یا خروجی می‌باشد. این دو سیم پیچ دارای یک سر مشترک هستند. در داخل این بویین یک هسته لایه‌لایه از جنس آهن ترانس قرار دارد (شکل ۸-۶).



فعالیت عملی

یک باتری و یک کویل برش خورده را تحویل بگیرید و ساختمان داخلی آنها را مورد مطالعه قرار دهید.

دلکو: دستگاهی است که در موتورهای بنزینی برق قوی را از کویل گرفته، در زمانهای مساوی از طریق وايرها به سر شمعها می‌رساند. (ولتاژ قوی کویل به ترمیナル وسط دلکو می‌رسد که با بوش فلزی به فنر و زغال منتقل شده، به فلز چکش برق می‌رسد. در اثر چرخش میل دلکو و چکش برق ولتاژ تقویت شده از سر چکش برق و از فاصله $1/5$ میلی‌متری به ترمینالهای داخلی در دلکو برش نموده، از طریق واير به شمع می‌رسد.)

همه دلکوها دارای سیستم آوانس وزنه‌ای هستند. بعضی از دلکوها هم آوانس وزنه‌ای و هم آوانس خلائی دارند. در دلکوهایی که آوانس خلائی دارند پلاتینهای روی صفحه‌ای که نسبت به صفحه ثابت کمی حرکت دورانی دارند نصب شده‌اند.

اتصال کوتاه در موقع استارتر

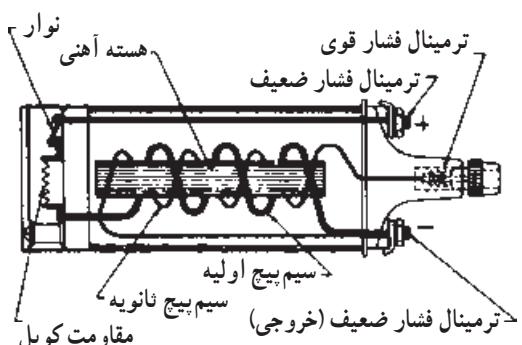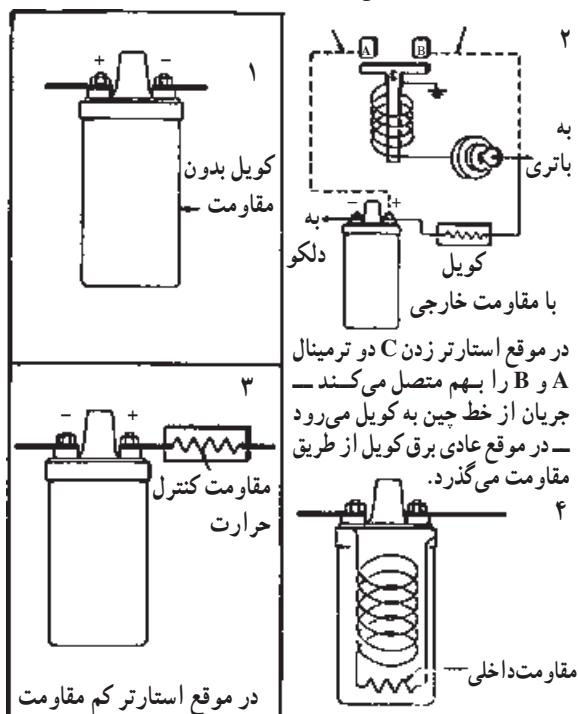


معمولًاً در قسمت بیرونی سیم پیچهای اولیه پیچیده می‌شود که قطر تقریبی آن ۱ میلی متر و تعداد حلقه‌های آن ۲۰۰ تا ۳۰۰ حلقه (N_1) و عایق آن لایکی و گاهی هم در کویلهای مخصوص عایق لک و نخی است.


شکل ۶-۸ — کویل و ساختمان داخلی آن

خازن در دلکو از سوختن پلاتینهای جلوگیری و ولتاژ سر شمع را تقویت می کند (شکلهای ۸-۷ و ۸-۸).

یکی دیگر از قطعات داخلی دلکو پلاتینهای هستند که در مدار سیم پیچ اوّلیه کویل قرار گرفته اند و به وسیله میل دلکو باز و بسته می شود و باعث تبدیل جریان مستقیم باتری به جریان متناوب می گردد تا عمل القا و افزایش ولتاژ در کویل انجام شود (شکل ۸-۸).

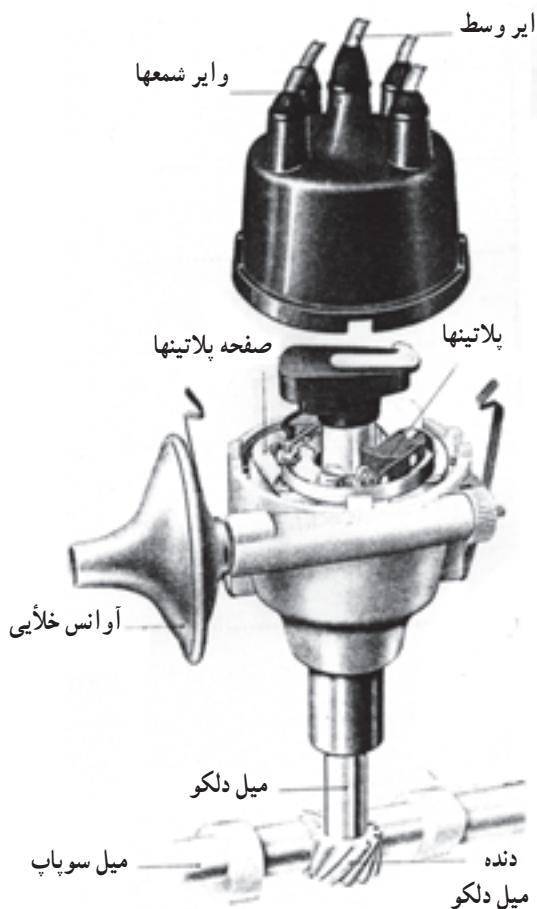

شکل ۷-۸ - دلکو موتور ۴ سیلندر

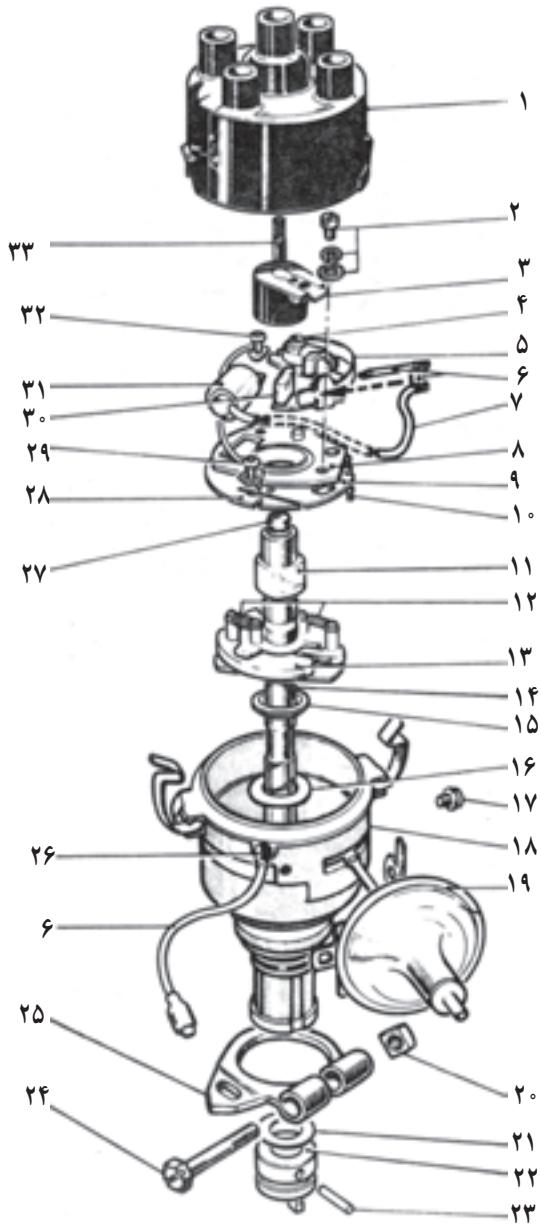

- ۱—در دلکو
- ۲—پیچ و واشرهای تنظیم پلاتین
- ۳—چکش برق
- ۴—محور فیبری پلاتین متحرک
- ۵—فنر پلاتین متحرک
- ۶—سیمهای متصل به پلاتین متحرک
- ۷—سیم خازن ۸—صفحه متحرک دلکو
- ۹—صفحه ثابت دلکو
- ۱۰—پایه صفحه ثابت
- ۱۱—بادامک
- ۱۲—فنر وزندها
- ۱۳—وزندهای آوانس
- ۱۴—میل دلکو
- ۱۵—واشر پلاستیکی
- ۱۶—واشر فاصله
- ۱۷—پیچ نگهدارنده دستگاه مکشی
- ۱۸—بدنه
- ۱۹—دستگاه آوانس خلأی
- ۲۰—مهره
- ۲۱—واشر
- ۲۲—محرك میل دلکو
- ۲۳—خار میلهای
- ۲۴—پیچ
- ۲۵—واشر گلوبی
- ۲۶—لاستیک عایق کننده
- ۲۷—نمد
- ۲۸—بریدگی صفحه ثابت
- ۲۹—پیچ محکم کننده در صفحه
- ۳۰—نمد
- ۳۱—خازن
- ۳۲—پیچ بدنه خازن
- ۳۳—فنر و زغال

شکل ۸—۸—اجزای دلکو


فعالیت عملی

یک دلکو کامل را به همراه متعلقاتش تحویل بگیرید و قسمتهای مختلف آن را شناسایی کنید. طرز کار هر قسمت و نحوه تنظیم آنها را از مری خود سؤال کنید. از این فعالیت گزارش تهیه نمایید.

و ایر: سیم هادی روکش داری است که برق را از درب دلکو به سر شمع منتقل می نماید و همچنین برق قوی کویل را به ترمینال وسطی درب دلکو منتقل می کند.


شمع: شمع، مهمترین قسمت مدار جرقه زنی محسوب می شود که ولتاژ تقویت شده کویل را به صورت قوس الکتریکی یا جرقه در اتاق احتراق ایجاد می کند. این ولتاژ در موتورهای مختلف متفاوت است و بستگی به فشار تراکم، حجم محفظه احتراق، نسبت اختلاط سوخت به هوا، عدد اکтан سوخت و فاصله دهانه شمع دارد.

ساختمان شمع شامل یک بدنه است که قسمت پایین آن دنده شده و در سرسیلندر پیچ می شود و الکترود بدنه به آن وصل است و نیز دارای یک الکترود میانی (مثبت) است که به وسیله عایق چینی نسبت به بدنه عایق بندی شده است (شکل ۹ - ۸).

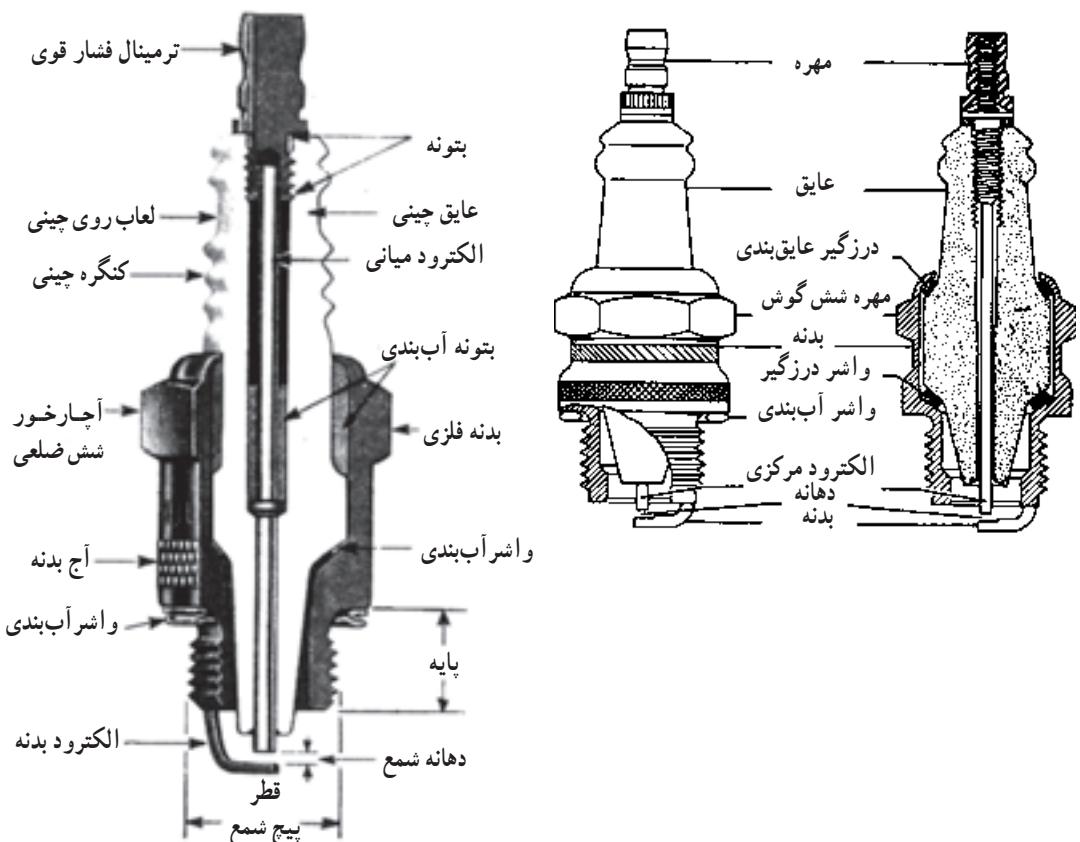


شکل ۹ - ۸ - ساختمان شمع

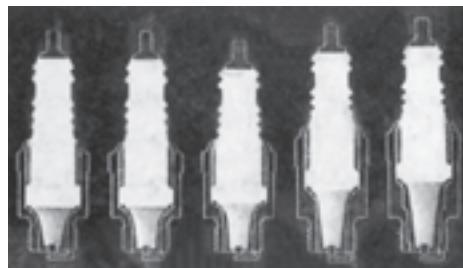شمعها از نظر بلندی پایه به انواع پایه بلند و یا پایه کوتاه تقسیم می‌شوند. همچنین از نظر قطر قسمت دندانه شده شمعها معمولاً با قطرهای 14° , 16° و 18° میلی‌متر ساخته می‌شوند (شکل ۸-۱).



الف - انواع شمع از نظر ارزش حرارتی

از چپ به راست ارزش حرارتی شمع کم می‌شود.

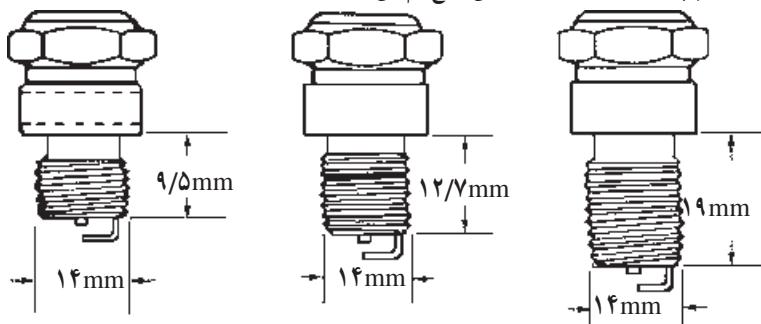

نمونه دو شمع
نامناسب
خرک نمی‌شود.
در قسمت گود
کربن جمع می‌شود.



ب - انواع شمع از نظر قسمت دندانه شده

شکل ۸-۱ - انواع شمع

از نظر دامنه حرارتی کار نیز شمعها را به انواع گرم و سرد تقسیم می‌کنند. در موتورهای سرد از شمعهای گرم (با ارزش حرارتی بالا) استفاده می‌شود. در یک نوع علامتگذاری شمع گرم با عدد کوچکتر مثلاً $W175T$ و شمع سرد با عدد بزرگتر مثلاً $W240T$ مشخص می‌شود.

۳-۸- راه اندازی موتورهای احتراق داخلی

هدف از راه اندازی موتورهای احتراق داخلی، به حرکت در آوردن پیستونهای موتور برای انجام مراحل احتراق و روشن شدن موتور می‌باشد. این عمل به چند روش امکان‌پذیر است:

۱ - چرخانیدن میل لنگ موتور به وسیله هندل یا پولی.

۲ - چرخانیدن میل لنگ به وسیله دنده چرخ لنگ از طریق استارتر.

چرخانیدن میل لنگ به وسیله هندل یا پولی: سر بعضی از میل لنگها به صورت دوشاخه مخصوص در گیری سر هندل درست می شود. سر محل در گیری هندل با دوشاخه میل لنگ به صورت (T) می باشد که پس از جفت شدن، با نیروی دست به صورت دورانی، هندل، میل لنگ را به چرخش در می آورد تا مراحل احتراق به وسیله پیستونها انجام شود. پس از روشن شدن موتور، سر هندل باید از دوشاخه میل لنگ جدا شود. در نوعی دیگر از موتورها در سر میل لنگ پولی مخصوصی وجود دارد که حرکت دورانی آن از طریق طناب یا تسمه تأمین می شود. باید توجه داشت که در موتورهای سنگین، عمل راه اندازی از طریق هندل و پولی مشکل است و در حال حاضر اکثر موتورها توسط راه انداز (استارتر) راه اندازی می شوند.

راه انداز (استارتر): وظیفه استارتر، راه اندازی و روشن کردن موتور است. اجزای اصلی استارتر عبارت اند از: پوسته، در پوشها، بالشتکها، آرمیچر، دنده استارتر (پینیون)، کلاچ یک طرفه، زغالها (جاروبکها) و اتوماتیک استارتر.

بدنه استارتر: در برگیرنده اجزای استارتر است.

در پوشها: دو در پوش در قسمت ابتدا و انتهای استارتر وجود دارد، که در بعضی از استارترها زغالها در روی یکی از دو در پوش نصب شده اند.


بالشتکها: معمولاً چهار بالشتک وجود دارد که هسته آنها به وسیله پیچ بر روی بدنه استارتر بسته شده است و به دور آنها سیم پیچی شده (به منظور عبور شدت جریان زیاد)، وقتی که جریان از آنها عبور می کند هسته بالشتکها آهن ربا شده، یکی در میان قطبها S و N را تشکیل می دهدن (شکلهای ۱۱-۸ و ۱۲-۸).

آرمیچر استارتر: شامل یک محور، بدنه، کلکتور (جمع کننده) و مجموعه دنده استارتر می باشد. به علت نصب مجموعه دنده استارتر و حرکت طولی آنها، این محور بلندتر از محور مولد برق است. روی بدنه آرمیچر شکافهایی در امتداد طول آن وجود دارد که سیمهای هادی جریان به طریق عایق بندی شده در داخل آنها جاسازی و محکم شده اند. در یک طرف محور، کلکتور نصب شده و در سمت دیگر آن که بلندتر است، مجموعه دنده استارتر که شامل دنده استارتر و کلاچ یک طرفه ساچمهای یا جعجعه ای سوار شده است. روی این قسمت از محور به صورت مارپیچ دنده شده است که مجموعه دنده استارتر می تواند روی آن حرکت دورانی و خطی داشته باشد. البته در بعضی از انواع استارترها کلاچ یک طرفه وجود ندارد و به جای آن محفظه فنربرگران دنده استارتر قرار گرفته است (شکل ۱۱-۸).

الإسارات الكهربائي

الكتروموتور جریان مستقيم

كاربود: برای روشن کردن موتورهای دیزلی 80 Hp و ر دیزلی 65 Hp

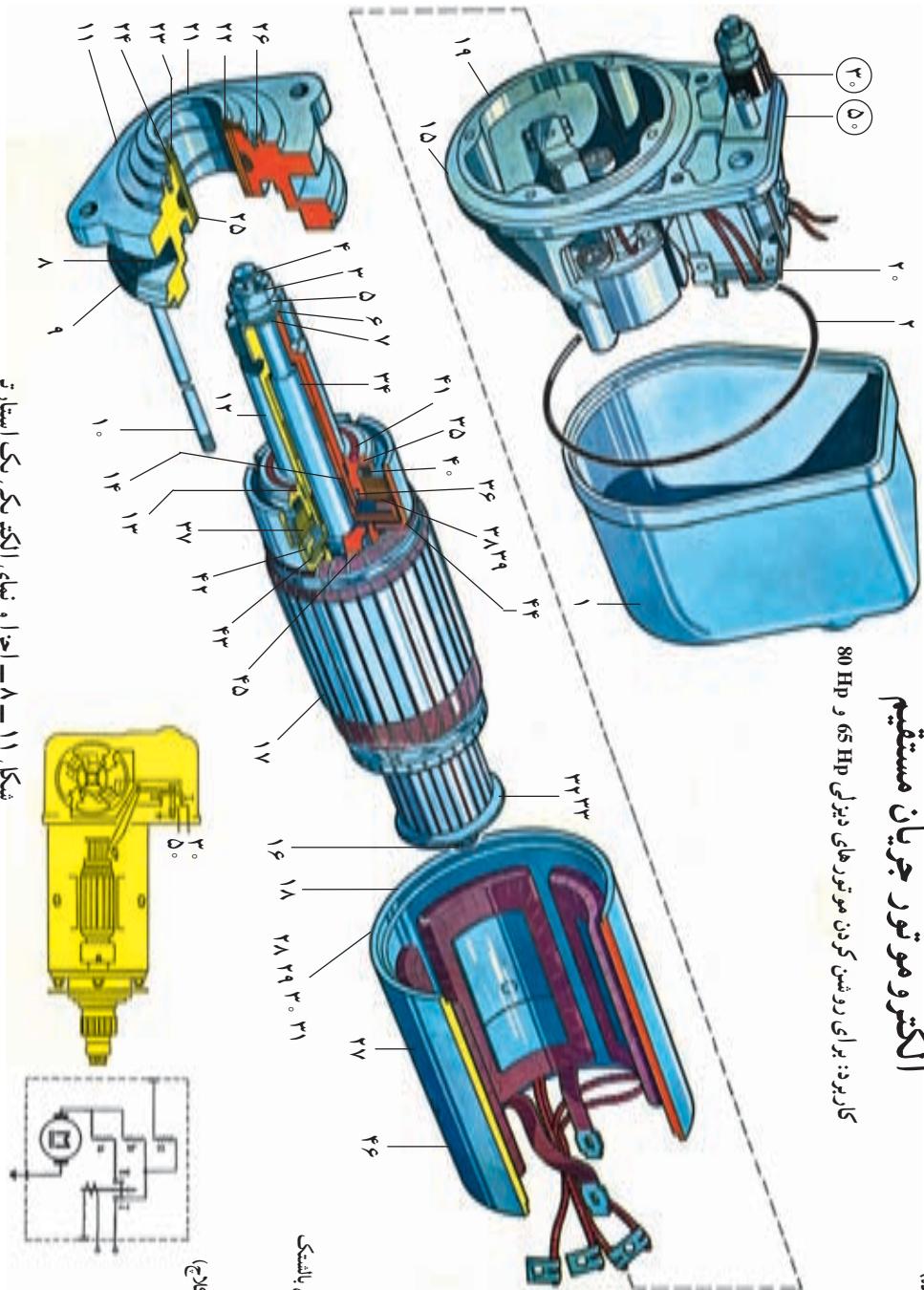

شكل ۱۱ — ۸ — اجزاء انسائی الکتریکی یک اسکارتر

۱— قالب (دروپش)
۲— واشر مربوط به قالب (اور بیک لاستیک)
۳— اسپل آیامیت بگدار (درد)

۴— مهره میکم کنده
۵— مهره
۶— دندی یا پوش

۷— واشر

۸— مهره

۹— واشر

۱۰— بینچ در سرزوہ

۱۱— بوسنست محور

۱۲— دندی یا پوش

۱۳— فزر

۱۴— فزر

۱۵— محل زغال

۱۶— مهره

۱۷— بندی از پیچ

۱۸— بوسنست اسکارتر

۱۹— بلبرینگ کلکتور

۲۰— اتومات اسکارتر

۲۱— در پوش

۲۲— حلقه

۲۳— واشر (اور بیک)

۲۴— واشر

۲۵— بوش

۲۶— بینچ

۲۷— بالسک

۲۸— ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۴۰ فزر

(ج) ۳۰— مکواز کلاچ (ضممه کلاچ)

۳۱— حلقه

۳۲— واشر

۳۳— واشر

۳۵— دیسک (ضمه)

۳۶— دیسک (ضمه)

۳۷— واشر

۳۸— دیسکها

۳۹— فزر

۴۰— فزر

۴۱— واشر فرو

۴۲— واشر

۴۳— واشر

۴۴— ضربه گیر



۴۵— بینچ یا گرد

۴۶— بینچ

زغالها: استارتر معمولاً دارای چهار زغال از جنس مس است که یکی در میان مثبت و منفی هستند. در یک نوع استارتر، زغالهای مثبت نسبت به بدنه، عایق‌بندی و به هم متصل شده‌اند. زغالهای منفی به هم متصل و به بدنه وصل‌اند. به علت شدت جریان زیاد در استارتر جنس زغالها از مس انتخاب می‌شود.


دنده استارتر (پینیون): معمولاً دارای نه دندانه است.

کلاچ یک طرفه: پوسته خارجی کلاچ با دنده استارتر یک پارچه شده زمانی که دنده استارتر برای درگیری با دنده فلاپولیل در مسیر خود حرکت می‌کند، ساقمه‌ها یا سیستم جفجه‌ای، دنده استارتر و پوسته خارجی و محور آرمیچر را یک پارچه می‌نماید. اما زمانی که نیروی استارتر قطع شد و دور چرخ لنگر بالاتر رفت، محور آرمیچر نسبت به پینیون و کلاچ یک طرفه آزاد می‌شود و امکان برگشت سریعتر دنده استارتر را فراهم می‌نماید (شکل ۱۲-۸).

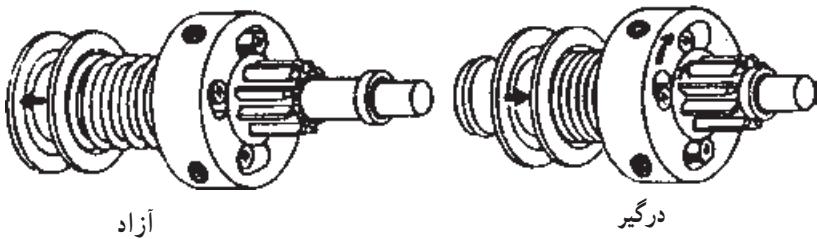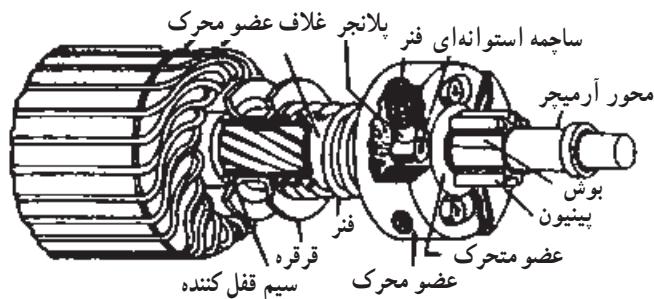

شکل ۱۲-۸—جزیيات کلاچ یک طرفه

اتوماتیک استارتر: یک کلید الکترومغناطیسی است که زمان کار استارتر، جریان باتری را به بالشتکها و آرمیچر استارتر منتقل می‌کند و موقع رها کردن سوییچ استارتر، ارتباط مزبور را قطع می‌نماید (شکل ۱۳-۸).

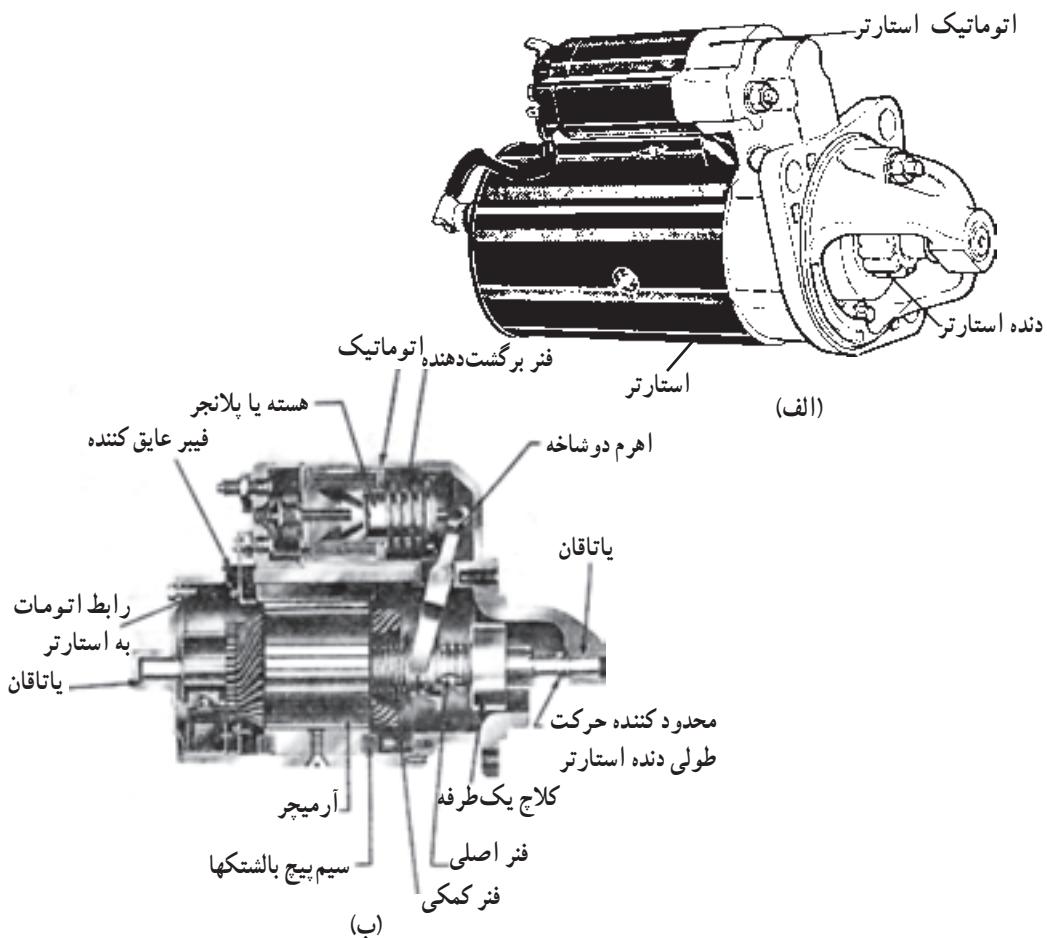

شکل ۱۳-۸ - اتوماتیک استارتر

۴-۸- مدار تولید و ذخیره برق



مولد برق: امروزه در انواع موتورها، از دو نوع مولد برق استفاده می‌شود: یکی دینام نام دارد که فعلاً کاربرد کمتری دارد. دیگری آلترناتور نامیده می‌شود که به علت داشتن کارآیی الکتریکی بالا بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و در دو نوع تک فاز و سه فاز ساخته می‌شود.

ساختمان آلترناتور: هر آلترناتور شامل دو دربوش در طرفین و یک حلقه متورق از جنس آهن ترانس به نام استاتور که سیم پیچهای القا شونده روی آن جاسازی شده است و نیز یک گردا (روتور) که از دو عدد چنگالی و یک بویین سیم پیچ که روی یک محور پرس شده‌اند تشکیل شده است، مجموعه روتور به وسیله بلبرینگ و بوش بر روی دو دربوش جانبی یاتاقان‌بندی شده است (شکل ۱۴-۸).

آلترناتور مدل 1132,1130

مشخصات

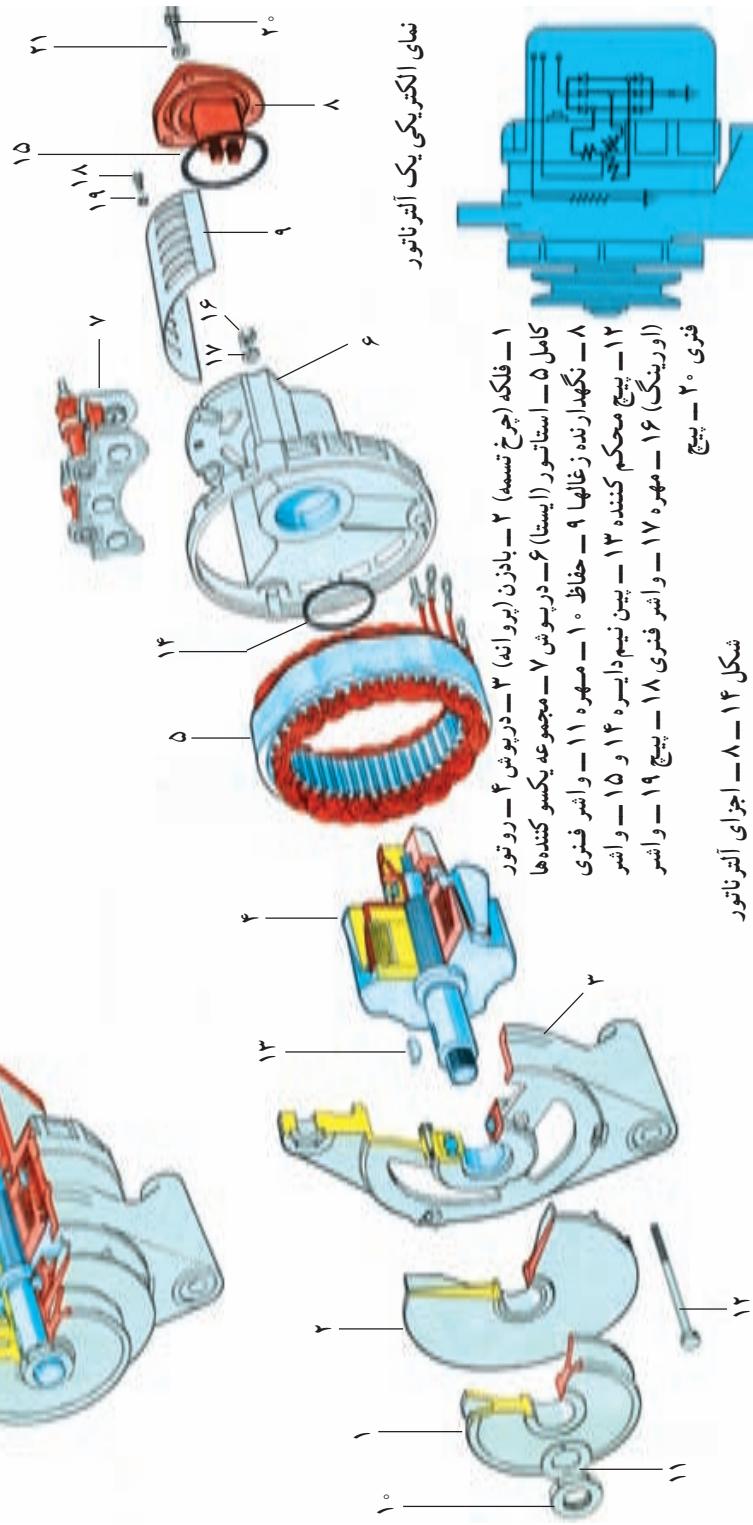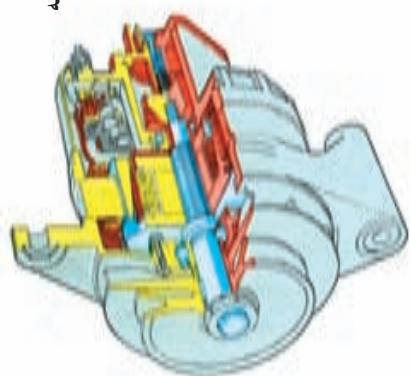- ۱— برق مورد استفاده ۱۲ ولت
- ۲— و لشاز تولیدی ۱۴ ولت در ۹۵ دور در دقیقه
- ۳— جریان تولیدی ۳ آمپر، در ۱۴ ولت و ۰۰۰ ۳ دور در دقیقه
- ۴— حداکثر جریان برق ۳۶ آمپر



طرز کار آلترناتور: با باز کردن سوییچ، جریان باتری از طریق لامپ شارژ و آفتابات به زغالها رسیده، در هسته روتور ایجاد حوزه مغناطیسی می‌نماید. به طوری که قطب‌های روتور یکی در میان N و S می‌شوند، با زدن استارتر و حرکت روتور، میدان ایجاد شده به وسیله سیم پیچهای استاتور قطع می‌شود و در آنها ولتاژ القایی متناوب تولید می‌گردد که توسط یک سری دیود یک سو می‌شود.

مزایای آلترناتور نسبت به دینامهای قدیمی: از آنجا که آلترناتور در وضعیت‌های مختلف کارموتور، برق لازم برای مصرف خودرو را بخوبی فراهم می‌نماید، امروزه به سرعت جانشین دینامهای قبلی شده و دارای مزایای زیر است :


- ۱- در دور آرام می‌تواند برق کافی تولید و حتی باتری را شارژ نماید. بنابراین باتری دائمی در حالت شارژ کامل است و عمر آن افزایش می‌یابد.
- ۲- دارای آفتاباتی ساده‌تر است.
- ۳- دوام و عمر آن زیاد است.
- ۴- به سرویس و نگهداری کمتری احتیاج دارد.

تنظیم کننده برق (آفتابات): دستگاهی است که ولتاژ و شدت جریان دینام یا آلترناتور را در حد مجاز کنترل می‌کند و از بالا رفتن شدت جریان و ولتاژ از حد مجاز جلوگیری می‌نماید.

تنظیم کننده برق (آفتابات): چون با کم و زیاد شدن دور موتور ولتاژ و شدت جریان مولد برق تغییر می‌کند و این مسئله می‌تواند موجب خرابی دیگر تجهیزات الکتریکی شود و برای جلوگیری از آن تنظیم کننده، میزان جریان ولتاژ مولد را تنظیم می‌کند.

بر روی تنظیم کننده محلهایی برای اتصال سیم وجود دارد. این محلها معمولاً با علامتهای D^+ ، D^- ، DF ، B^+ ، B^- مشخص می‌شود.


رله مولد برق: کلید خودکار مغناطیسی است، که مدار چراغ شارژ را قطع و وصل می‌کند. در صورتی که مولد،

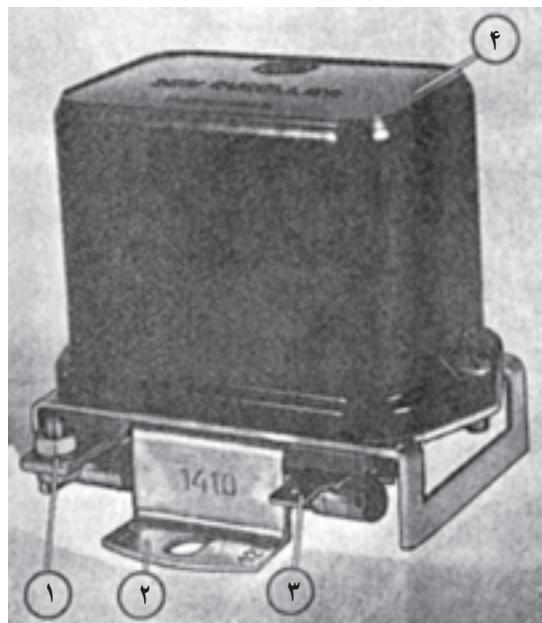

شكل ۸-۱۵ - ساختمان ظاهری تنظیم کننده برق

۱- اتصال DF ۲- اتصال D ۳- اتصال DF ۴- سرپوش

برق کافی تولید کند این چراغ خاموش خواهد بود و در غیر این صورت رله، چراغ را روشن می کند.
در تراکتورها معمولاً رله در پشت تابلوی جلوی راننده نصب می شود.

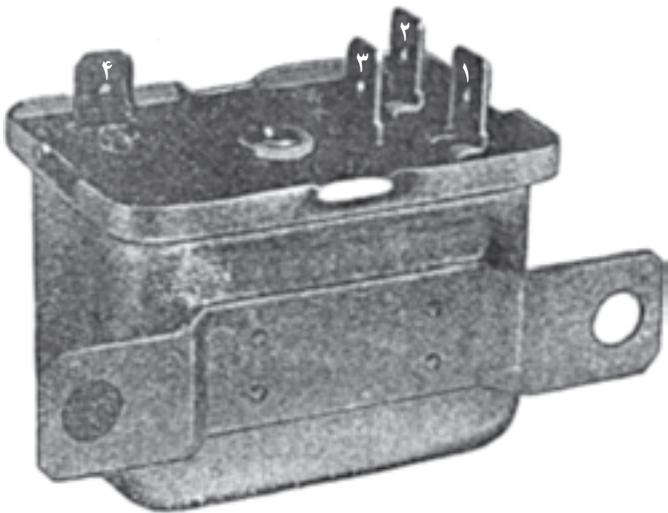

شکل ۸-۱۶ - ساختمان ظاهری رله چراغ شارژ در تراکتور M ۸۵۰


۸۷ - اتصال ۴ ۳۰/۵۱ - اتصال ۳ ۸۶ - اتصال ۲ ۸۵ - اتصال ۱

۸-۵ - سیستمهای الکتریکی موتورهای دیزل

در این موتورها، باتری، دینام و استارتر از نظر ساختمانی مانند موتورهای بنزینی است ولی با توان بیشتر، یعنی باتریهای ۱۲ ولت، با آمپرساعت بالا، مولد برق قوی ۱۲ یا ۲۴ ولت که بتواند آمپر زیادی تولید کند، استارتر قوی ۱۲ ولت یا ۲۴ ولت.

شمع گرم کن: شمع گرم کن در موتورهای دیزلی به کار می رود که محفظه احتراق دو قسمتی دارند. در این نوع موتورها به علت بزرگی محفظه احتراق، درجه حرارت هوای متراکم شده در ابتدای روشن کردن موتور، صبحها و در هوای سرد به 70° درجه سانتیگراد نمی رسد. در این حالت عمل احتراق صورت نمی گیرد، بدین جهت در ابتدای روشن شدن موتور، نیاز به شمع گرم کن می باشد که ساختمان انواع آن در شکل ۸-۱۷ دیده می شود.

در بعضی از خودروها روی این قطعه که شمع گرمکن نصب می شود. وظیفه شمع گرمکن، گرم کردن هوا قبل از ورود به موتور است. با این کار موتور در هوای سرد زودتر روشن می شود. نوعی از شمع گرمکن در شکل نشان داده شده.

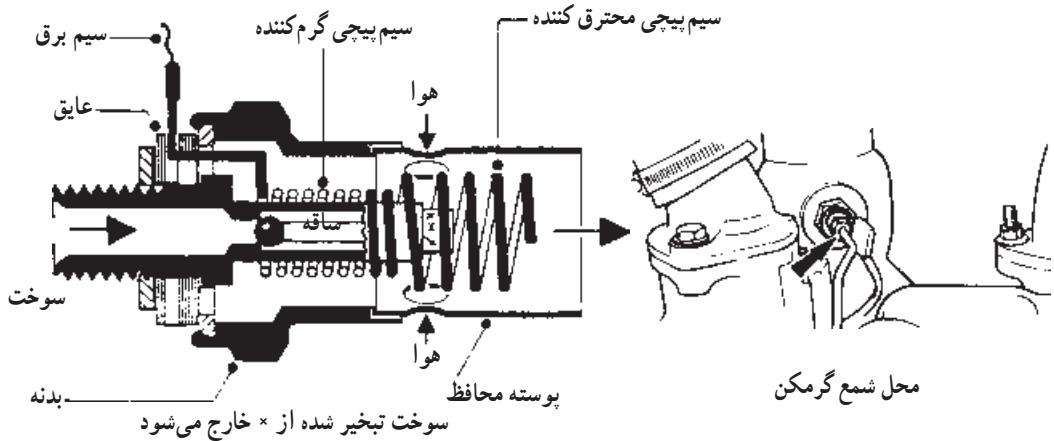


شکل ۱۷—۸—ساختمان شمع گرمکن

این نوع شمع گرمکن از مدار سوخت رسانی سوخت می‌گیرد و به وسیله سیم پیچ حرارتی با برقی که از باتری می‌گیرد گرم کرده نموده، سوخت را تبخیر می‌کند در نتیجه هوای داخل چند شاخه گرم شده و به همراه سوخت تبخیر شده وارد سیلندر می‌گردد و در سیلندر شرایط مناسب برای اشتعال سریع گازوئیل پاشیده شده توسط انژکتورها را فراهم می‌کند.


فعالیت عملی

شمع گرم کن را از روی چند شاخه باز کرده نوع اتصال آن به مدار آن را روشن کنید و سرخ شدن سیم پیچ حرارتی را مشاهده نمایید.

کلید (رله) تبدیل: از آنجا که در موقع استارت زدن جریان زیادی از باتریها گرفته می‌شود، به علت وجود مقاومت در مسیر گرم کنها، جریان کمی به مدار شمعها می‌رسد و حرارت لازم را تولید نمی‌کنند، از این رو، کلید طوری طراحی شده است که در موقع استارت زدن، دو باتری به طور سری به هم وصل شده، در موقع دیگر هر دو به طریق موازی در مدار قرار می‌گیرند و نیز در زمان استارت برای مدت کوتاهی مقاومت حفاظتی اتصال کوتاه می‌شود و جریان کافی به شمعها می‌رسد و آنها را در این فاصله به اندازه لازم گرم می‌کند (شکل ۱۹—۸).

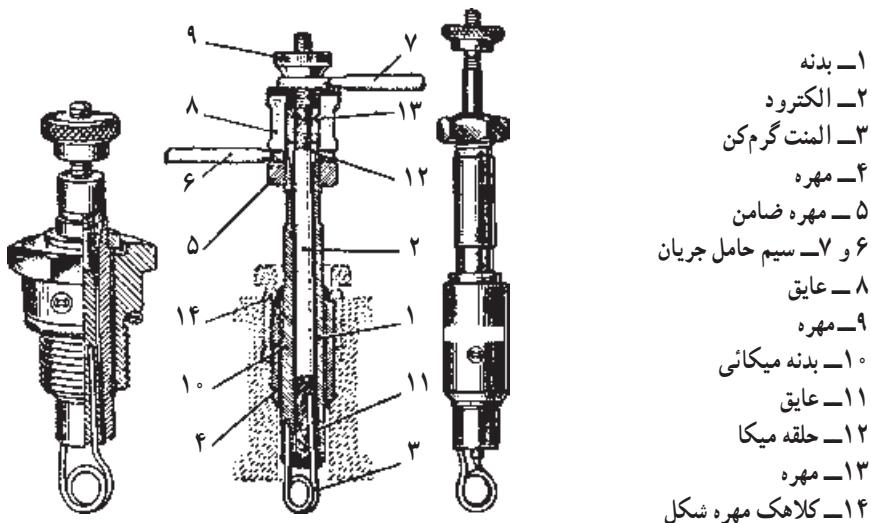

شکل ۱۸—۸— انواع شمعه‌های گرم کن

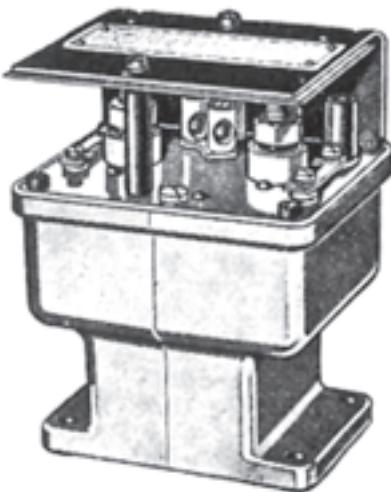

شکل ۱۹—۸— شکل ظاهری کلید تبدیل

فعالیت عملی

با راهنمایی مربی عملیات پیاده و سوار کردن استارتر و مولد برق را انجام دهید.

فعالیت عملی

زیر نظر مربی عملیات آماده به کار کردن سیستم جرقه‌زنی و واير چینی آن را در یک موتور چهار زمانه انجام داده و از فعالیت‌های فوق گزارش تهیه کنید.

خودآزمایی و تحقیق

- ۱- هدف از راه اندازی موتورهای احتراق داخلی، به حرکت در آوردن برای انجام می باشد.
- ۲- راه اندازی موتورهای احتراق داخلی از نظر سیستم سوخت به انجام می شود.
 - ۳- باتری را توضیح دهید.
- ۴- روش شناخت دو قطب باتری را در وضعیتی که برای این عمل عالیم خاصی وجود نداشته باشد توضیح دهید.
- ۵- کار استارتر را توضیح دهید.
- ۶- وظیفه دلکو را شرح دهید.
- ۷- شمع به عنوان قسمت مدار محسوب می شود.
- ۸- وظیفه کویل را توضیح دهید.
- ۹- مزایای آلترناتور را نسبت به دینام بر شمارید.
- ۱۰- مشخصات باتری چند خودرو و ماشین کشاورزی را تحقیق کرده و در یک جدول به شرح زیر ارایه دهید.

مدل باتری	ظرفیت	تعداد صفحه	ولتاژ	قابل نصب روی