

فصل چهارم

بررسی کاهش اثرات نویز

هدف کلی

آموزش نحوه‌ی بررسی کاهش اثرات نویز در دستگاه‌های ضبط صوت

هدف‌های رفتاری: فرآگیر پس از پایان این فصل قادر خواهد بود:

- ۱- نویز را در سیستم ضبط تعریف کند.
- ۲- سیستم دالبی و انواع آن را تعریف کند.
- ۳- کاربرد مترآکم کننده limiter و محدود کننده high comprosor و توسعه‌دهنده (منبسط کننده) Expander و ترکیب کننده compander را بیان کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۶	۲	۴

پیش آزمون (۱۴)

۱- نویز چه نوع سیگنالی است؟

الف - سیگنال اصلی صوت

ج - سیگنال فرکانس بالا

۲- سیستم DNL به چه منظوری در دستگاه ضبط صوت به کار می رود؟

ب - مدار کنترل صدای زیر و بم

الف - تقویت سیگنال نویز

د - حذف نویز

ج - تغییر فاز سیگنال

۳- سیستم دالبی نویز در چه زمانی در دستگاه ضبط به کار می رود؟

ب - زمان ضبط سیگنال

الف - زمان پخش سیگنال

ج - زمان پاک کردن سیگنال از روی نوار

د - زمان ضبط - پخش

۴- فشرده کننده یا متراکم کننده (compressor) در دستگاه صدابرداری چه نقشی دارد؟

ب - ضبط صوت

الف - تقویت کننده

د - محدود کننده دامنه سیگنال صوتی در لحظه

ج - برش دهنده دامنه

۵- نویز توسط کدام مدار در سیستم صدابرداری حذف می شود؟

ب - محدود کننده


الف - DNL

د - Expander و Componder ، DNL


ج - فشرده کننده

۱-۴- آشنایی با نحوه کاهش اثرات نویز

تعریف نویز: نویز عبارت از هر نوع صدای ناخواسته‌ای است که در خلال ضبط یک سیگنال صوتی یا یک برنامه موسیقی به سیگنال اضافه می‌شود. شکل (۴-۱) اثر نویز را نشان می‌دهد.

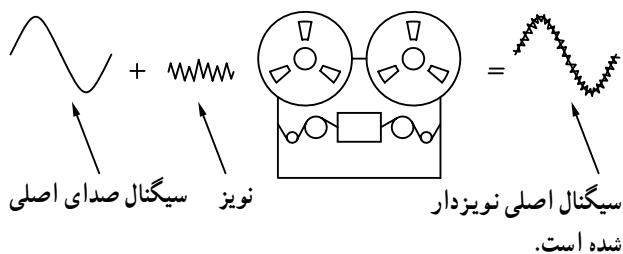

شکل ۱-۴-۱- اثر نویز روی سیگنال ورودی

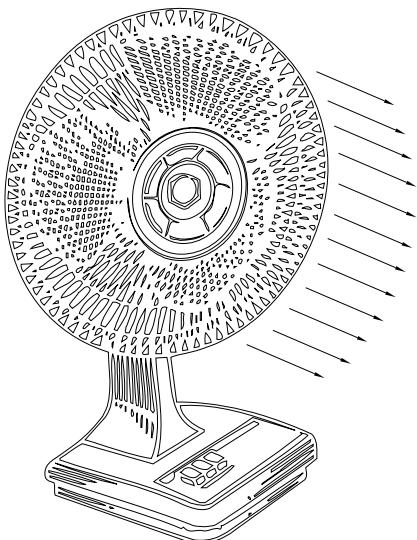

شکل ۱-۴-۲- لرزش و صدای پنکه می‌تواند یک منبع نویز در داخل استودیو صدابرداری باشد.

أنواع نویز: نویز انواع مختلف دارد. به عنوان مثال می‌توان نویزهایی که در محیط و فضای اطراف دستگاه ضبط صوت از طریق صدای موتور دستگاه لوازم خانگی، قطع و وصل کردن کلیدهای جریان برق سایر لوازم، وسایل لرزان و نفوذ هرگونه صدا به داخل استودیوی صدابرداری را نام برد.


برای رفع این نوع نویز باید ابتدا عامل تولید آن‌ها را تشخیص داد و سپس به رفع آن‌ها اقدام کرد.

شکل (۴-۲) یک پنکه را نشان می‌دهد. چنانچه این پنکه در اتاق صدابرداری قرار گیرد ایجاد نویز می‌کند.




شکل ۳-۴- تلفن بی‌سیم در داخل اتاق صدابرداری یک مولد نویز محسوب می‌شود.

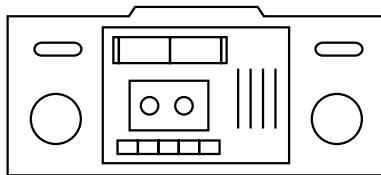در شکل (۴-۳) یک تلفن بی‌سیم را مشاهده می‌کنید. اگر از این تلفن در محیط صدابرداری استفاده شود امواج آن به صورت پارازیت و نویز توسط دستگاه ضبط صوت، ضبط می‌شود. این نوع نویزها را نویز محیطی یا خارجی می‌نامند.





الف - دستگاه ضبط صوت

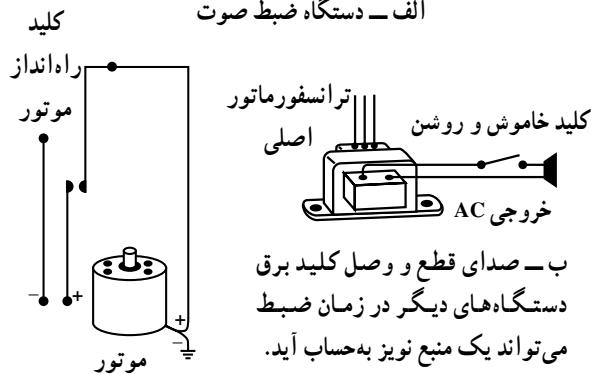


ج - صدای موتور ضبط در زمان
ضبط سیگنال ایجاد نویز می کند.

نوع دوم نویز، نویزهای هستند که از قطعات و المانهای داخلی دستگاه ضبط صوت یا سیستم صوتی به وجود می آید. صدای ناخواسته‌ای که تولید می شود می تواند صدای خش خش تقویت کننده‌ها، صدای موتور دستگاه ضبط صوت، کابل‌های میکروفون، اتصال‌های نادرست فیش‌ها، بلندگوها یا نشتی خازن صافی منبع تغذیه، شل بودن اتصال‌های مربوط به سیم‌ها و پایه‌های ولوم‌ها باشد. در شکل (۴-۴) برخی از این قطعات که می توانند منبع نویز باشند نشان داده شده است. این قبیل نویزها را نویز داخلی می گویند.

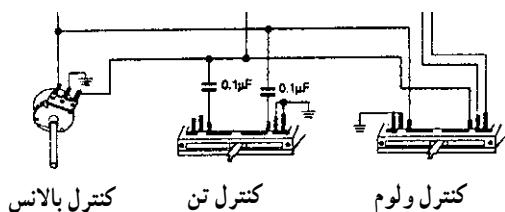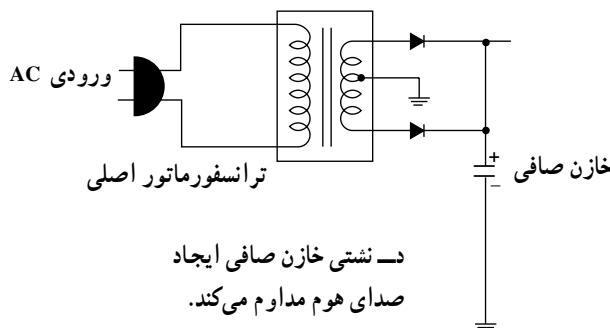

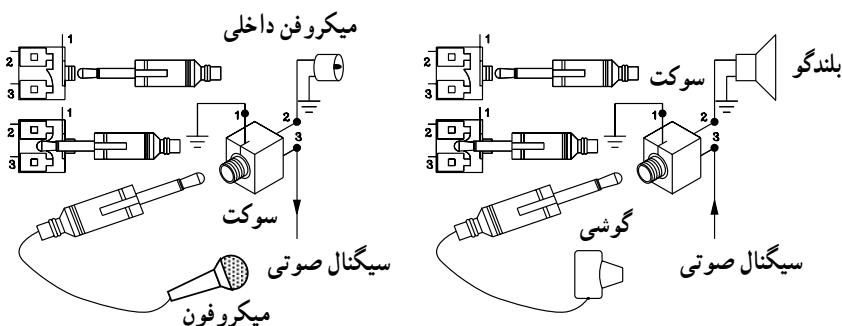ه - ضعیف بودن اتصال سیم‌ها یا کثیف بودن ولوم در حين صداربرای و ضبط، در صدای اصلی لرزش و نویز ایجاد می کند.




و - قطع و وصل شدن اتصال‌ها و فیش‌ها با صدای تقطیر همراه است.

شکل ۴-۴ - منابع نویز داخلی دستگاه



شکل ۴-۵ - عکس از استودیو صدابرداری

$$\text{توان سیگنال} = \frac{\text{نسبت سیگنال به نویز}}{\text{توان نویز}}$$

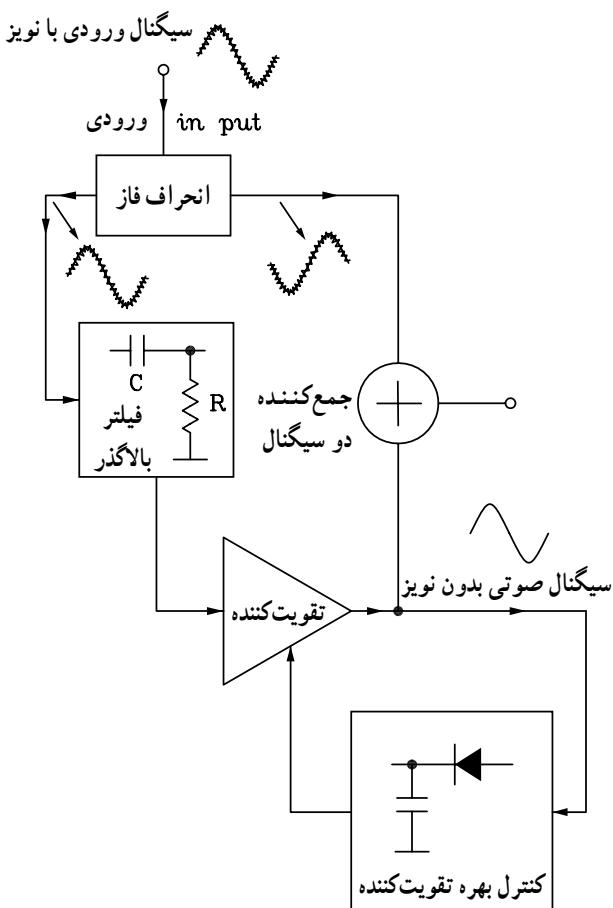

شکل ۴-۶ - بلوک دیاگرام سیستم DNL

در استودیوها و مکان‌هایی که صدابرداری و ضبط صدا انجام می‌شود باید تاحدامکان محیط ساکت باشد. البته هرگز نمی‌توان محیط کاملاً پاک از نویز به وجود آورد. از این رو وجود نویز تاحدی قابل تحمل است. چنانچه نویز بیش از آن حد شود می‌گویند صدای ضبط شده با نویز همراه است. میزان نویز قابل تحمل را با نمودارهای تجربی و عملی تعیین می‌کنند.

۱-۱-۴ - نسبت سیگنال به نویز: نسبت توان سیگنال صوتی موردنظر به توان نویز را نسبت سیگنال به نویز می‌گویند و با (S/N) نشان می‌دهند.

هر قدر میزان تقویت سیگنال صوتی بیشتر و میزان تقویت نویز کمتر باشد نسبت S/N افزایش می‌یابد و تأثیر نویز در دستگاه ضبط صوت کم می‌شود.

۱-۲-۴ - سیستم DNL^۱ یا محدودکننده دینامیکی سطح نویز: مدار محدودکننده دینامیکی سطح نویز یا سیستم DNL نوعی سیستم حذف نویز است که در سیستم‌های ضبط مغناطیسی حرفه‌ای از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ابتدا سیگنال نویزهای فرکانس بالا را از سیگنال صوتی جدا می‌کنند سپس با اختلاف فاز، مجددآآن را به سیگنال صوتی آلوهه به نویز اضافه می‌کنند.

به این ترتیب، سیگنال نویز حذف می‌شود یا کاهش می‌یابد. سیستم DNL معمولاً شامل مدار تغییردهنده فاز، فیلتر بالاگذر، تقویت کننده یک‌سوساز نیم موج و جمع کننده است. در شکل (۴-۶) بلوک دیاگرام سیستم DNL را ملاحظه می‌کنید. با توجه به بلوک دیاگرام شکل (۴-۶) سیگنال ورودی آلوهه به نویز به مدار انحراف‌دهنده فاز وارد می‌شود. در خروجی این مدار دو سیگنال با اختلاف فاز 180° درجه به وجود می‌آید. سیگنال هم فاز ورودی از فیلتر بالاگذر عبور می‌کند. در این فیلتر دامنه سیگنال بالاگذر عبور می‌کند. در این فیلتر دامنه سیگنال صوتی حذف می‌شود و نویزهای فرکانس بالا در خروجی ظاهر می‌شوند. سپس

با استفاده از سیستم DNL می‌توان اکثر نویز را کاهش داد.

دامنه‌ی آن توسط یک تقویت‌کننده افزایش می‌یابد. بهره AV تقویت‌کننده متغیر بوده و توسط سیگنال فیدبک کنترل می‌شود. سیگنال خروجی تقویت‌کننده با سیگنال ورودی اختلاف فاز یافته جمع می‌شود و از آنجا که سیگنال‌های نویز اعمال شده به جمع کننده با هم 180° درجه اختلاف فاز دارند، یک دیگر را خنثی می‌کنند. در این سیستم وقتی دامنه سیگنال ورودی کم است میزان نویز به حداقل می‌رسد. معمولاً هنگام ضبط صدا نویز پیشترین دامنه را بروی نوار ضبط شده دارد. با استفاده از سیستم DNL می‌توان اکثر نویز را کاهش داد. این روش مشابه سیستم دالبی است که بعداً تشریح خواهد شد.



شکل ۴-۷- دستگاه میکسر یا مخلوط‌کننده که روی میز صدا در استودیو صدابرداری قرار دارد.

۳-۱-۴- سیستم فشرده‌کننده و محدودکننده^۱: مدارهای فشرده‌کننده (Limiter) و محدودکننده (high compressor) در دستگاه‌های صدابرداری پیشرفته و توسط صدابرداران حرفه‌ای در استودیوها استفاده می‌شود.


شکل (۴-۷) یک دستگاه مخلوط‌کننده در صدابرداری حرفه‌ای را نشان می‌دهد که دارای چندین کانال ورودی صدا است.

مدارهای فشرده‌کننده و محدودکننده در زمان‌هایی که صدابردار تواند شخصاً صدای‌های ورودی به دستگاه را کنترل کند به کار می‌رود.


این حالت در ضبط اغلب نمایشنامه‌ها، ارکسترها موسیقی، گزارش‌های ورزشی و زنده که در آن به طور ناگهانی حالت گفتار عوض می‌شود کاربرد دارد.



در این نوع برنامه‌ها کنترل صدا مشکل است و ضرورت کنترل صدا به صورت خودکار کاملاً حس می‌شود. در این شرایط صدابردار را مجبورند پیوسته ولوم‌ها را کم یا زیاد کنند (شکل ۴-۸) تا سطح صدا مطلوب شود. از طرفی چون این عمل با کنندی و تأخیر صورت می‌گیرد، کیفیت پخش برنامه کاهش می‌یابد. برای حل این مشکل از این دو مدار به صورت اتوماتیک در دستگاه استفاده می‌شود.

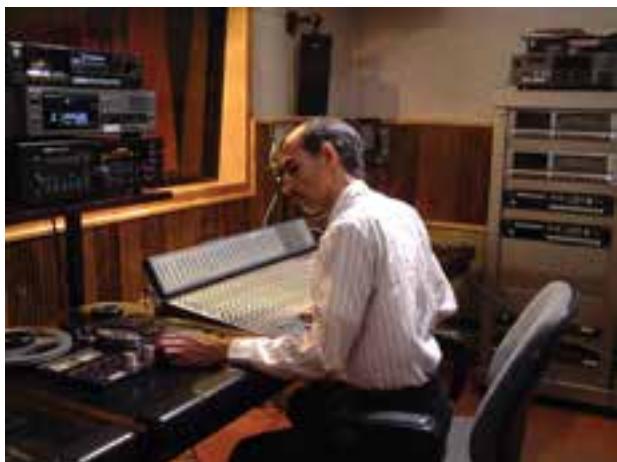


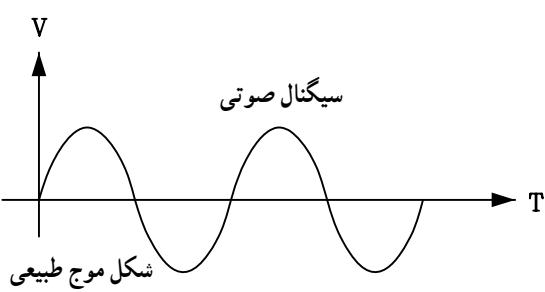شکل ۴-۸- اتاق فرمان را نشان می‌دهد که صدابردار در حال تنظیم و کنترل برنامه است.




محدودکننده Limiter: محدودکننده یا لیمیتر مداری است که می‌تواند حد اکثر صدا را طوری کنترل کند که هیچ وقت صدا دارای اعوجاج نشود. صدابردار می‌تواند پایین ترین حد صدا را کنترل کند، اما بالاترین حد صدا باید به صورت اتوماتیک کنترل شود.


در شکل (۴-۹) دونوع سیگنال صوتی طبیعی و اعوجاج دار نشان داده شده است.

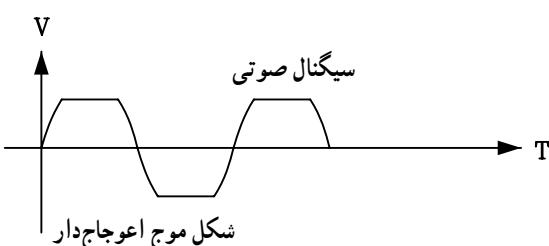


شکل ۴-۹- سیگنال صوتی طبیعی و اعوجاج دار

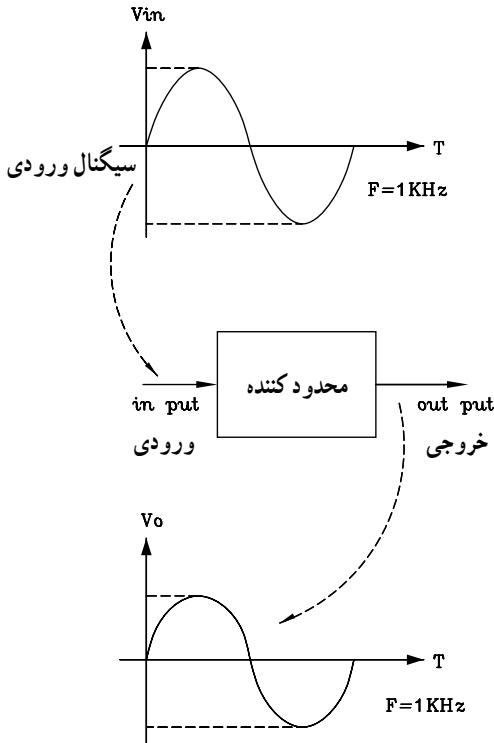

شکل ۴-۱۰—بلوک دیاگرام ساده محدود کننده

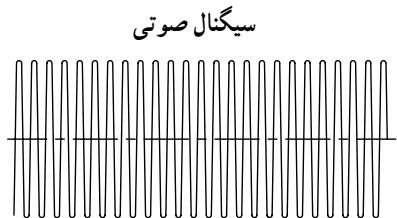

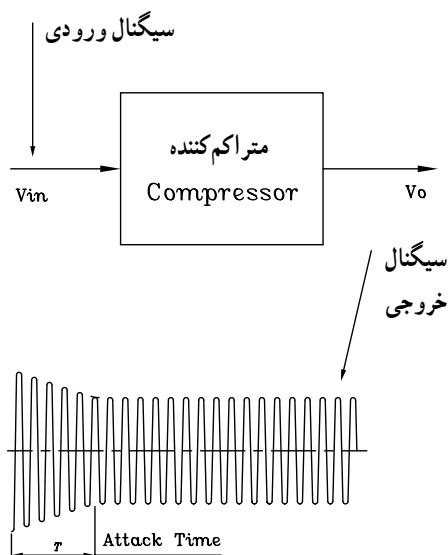در شکل (۴-۱۰) کار محدود کننده را ملاحظه می کنید.
با توجه به شکل، چنانچه دامنهٔ سیگنال ورودی افزایش
یابد خروجی محدود کننده، ثابت باقی می ماند.




را زمان حمله می نامند و آن مدت زمانی است که طول می کشد تا فشرده کننده بر روی سیگنال تأثیر بگذارد. این زمان معمولاً ۱/۵ کمتر از ۱ ثانیه است.

شکل ۱۱-۴— نحوه عمل متراکم کننده

T را زمان حمله می نامند و آن مدت زمانی است که طول می کشد تا فشرده کننده بر روی سیگنال تأثیر بگذارد. این زمان معمولاً ۱/۵ کمتر از ۱ ثانیه است.

فشرده کننده یا متراکم کننده (Compressor): مدار محدود کننده، افزایش طبیعی صدا را یکباره و کاملاً ناگهانی محدود می کند. به طوری که احساس مطلوبی در شنونده به وجود نمی آید. برای رفع این اشکال از مدار فشرده کننده استفاده می شود. در مدار فشرده کننده تغییرات دامنه سیگنال خروجی در مقایسه با ورودی قابل تعیین است. فشرده کننده ها قادرند صدای با دامنهٔ شدیدتر را بیشتر و صدای با دامنهٔ کمتر را، کمتر محدود کنند.


به این ترتیب تغییرات ناگهانی سطح سیگنال هم کمتر به گوش شنونده می رسد و صدای حالت طبیعی تری به خود می گیرد شکل (۱۱-۴) نحوه عمل فشرده کننده یا متراکم کننده را نشان می دهد.

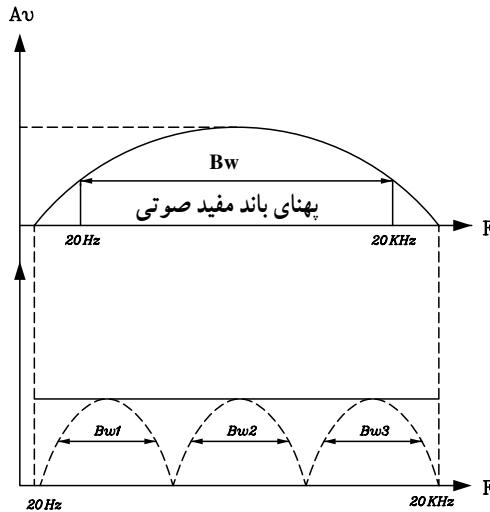

شکل ۱۲-۴- تقسیم باند فرکانس صوتی به چند باند کوچک‌تر


۱-۴- توسعه دهنده یا Expander: در سیستم‌های

صوتی برای افزایش نسبت سیگنال به نویز از مدار Expander استفاده می‌شود. در این روش فرکانس صوتی را به چند باند کوچک‌تر با پهنهای باند معین تقسیم‌بندی می‌کنند و هر باند را از فیلترهای خاص عبور می‌دهند تا نویز یا هیس همراه سیگنال صوتی حذف شود (شکل ۱۲-۴).

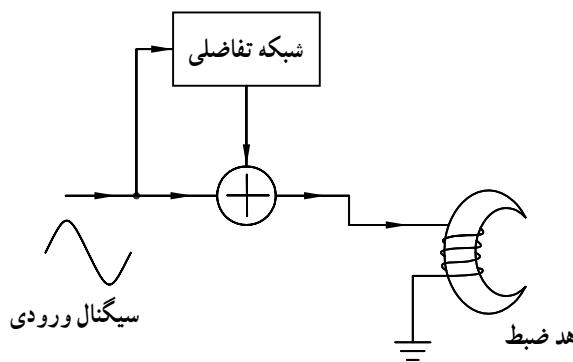


شکل ۱۳-۴- بلوك دياگرام ساده مدار Expander

بلوك دياگرام ساده Expander را در شکل ۱۳-۴ مشاهده می‌کنید. در اين مدار سیگنال اصلی قبل از رسيدن به هد ضبط از دو مسیر مستقيم و مسیر شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در مدار جمع کننده، دو سیگنال با هم جمع می‌شوند. در زمان پخش، سیگنال مجدد از دو مسیر مستقيم و شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در نهايى توسط يك تفريقي کننده از يك ديگر کم می‌شوند (شکل ۱۴).

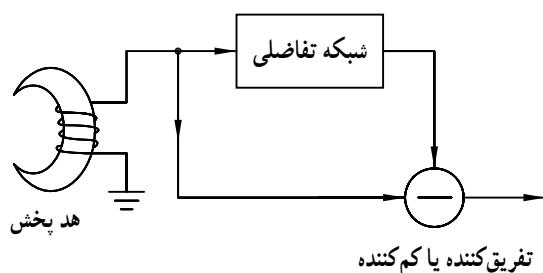

شکل ۱۴-۴- بلوك دياگرام ساده مدار Expander


در مدار Expander، سیگنال اصلی قبل از رسیدن به هد ضبط از دو مسیر مستقيم و مسیر شبکه‌ی تفاضلی عبور می‌کند و در مدار جمع کننده، دو سیگنال با هم جمع می‌شوند.

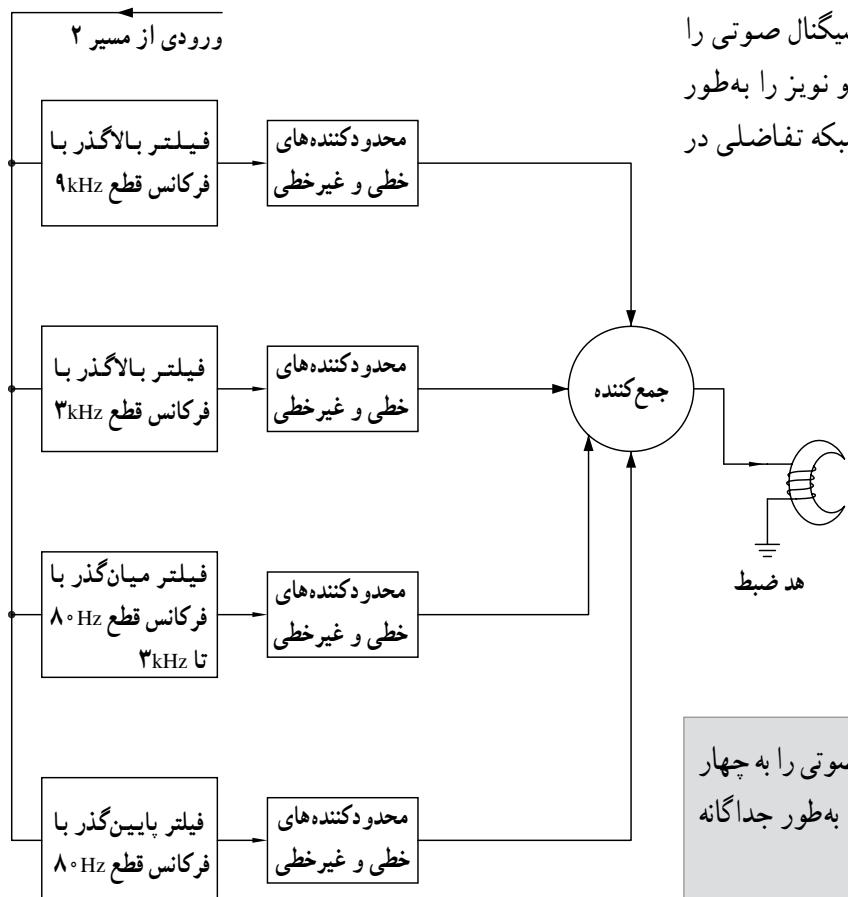

شکل ۴-۱۵- بلوک دیاگرام کامل شبکه تفاضلی

معمولًاً شبکه تفاضلی، طیف فرکانسی سیگنال صوتی را به چهار باند تقسیم می‌کند و در هر باند دامنه و نویز را به طور جداگانه محدود می‌کند. بلوک دیاگرام کامل شبکه تفاضلی در شکل (۴-۱۵) نشان داده شده است.

شبکه تفاضلی، طیف فرکانسی سیگنال صوتی را به چهار باند تقسیم می‌کند و در هر باند دامنه و نویز را به طور جداگانه محدود می‌کند.

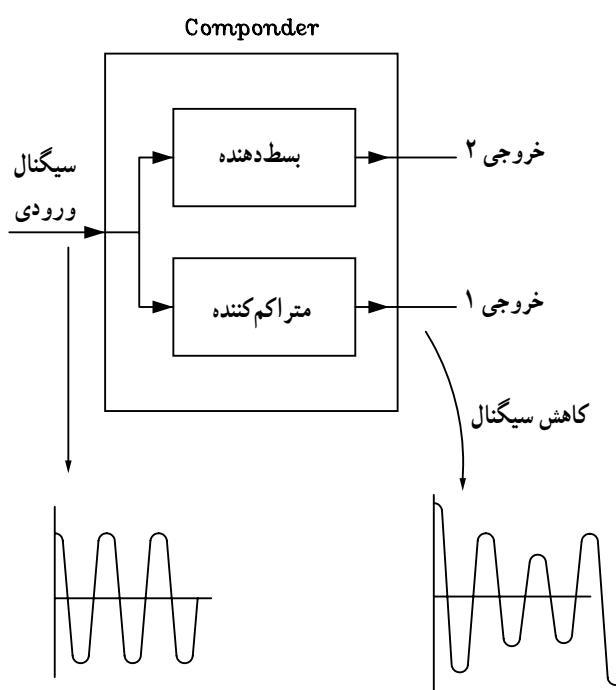

شکل ۴-۱۶- بلوک دیاگرام مدار Componder

۴-۱-۵- ترکیب‌کننده یا Componder: مدار Componder یکی از مدارهای کاربردی است که در دستگاه میز صدابرداری استودیو به کار می‌رود. عمل Componder تراکم سیگنال‌های ورودی و توسعه سیگنال خروجی است.

این مدار نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) را در سیستم‌های صدابرداری افزایش می‌دهد. با توجه به بلوک دیاگرام شکل (۴-۱۶) سیگنال ورودی هم‌زمان می‌تواند متراکم شده یا توسط یک Expander بسط داده شود.


مدار Componder نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) را در سیستم‌های صدابرداری افزایش می‌دهد.

۴-۲- سیستم دالبی (DOLBY) و انواع آن


در ضبط مغناطیسی نسبت سیگنال به نویز ($\frac{S}{N}$) بستگی به

سرعت ضبط روی نوار و عرض مسیر نوار دارد. اگر سرعت حرکت نوار، آهسته و عرض نوار خیلی کوچک باشد، صدای هیس یا نویز زیاد می‌شود به طوری که نویز هنگام پخش نوار شنیده می‌شود. شیوه‌ی ضبط سیگنال صوتی به صورت دالبی مطابق شکل (۴-۱۷) است.

در این سیستم سیگنال از دو مسیر عبور می‌کند و در انتها پس از ترکیب شدن با هم به هد ضبط صدا می‌رسند. در مسیر ۱ سیگنال به طور مستقیم به جمع‌کننده وارد می‌شود و در مسیر ۲ سیگنال پس از عبور از مدارهای فشرده‌کننده، توسعه‌دهنده و فیلتر به جمع‌کننده اعمال می‌شود.

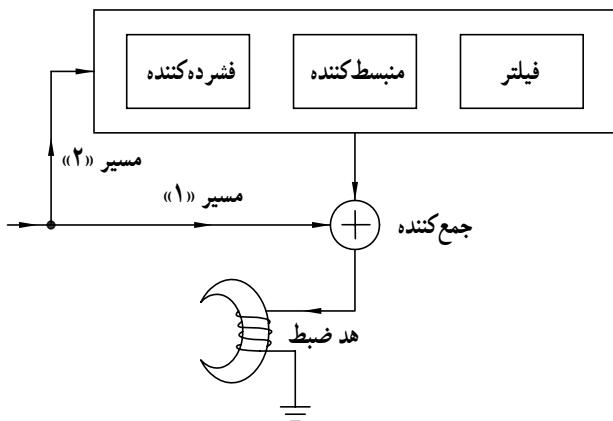


شکل ۴-۱۷- نحوه کار سیستم دالبی

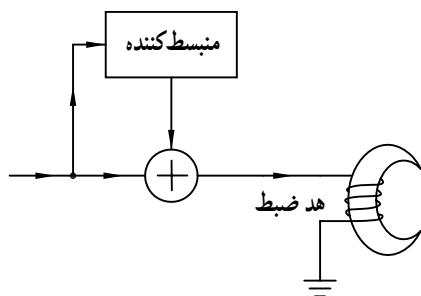

شکل ۴-۱۸- بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع A


بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع A طبق شکل (۴-۱۸) است. در این سیستم سیگنال از طریق مسیرهای مستقیم و منبسط‌کننده^۱ به مدار جمع‌کننده می‌رسد.

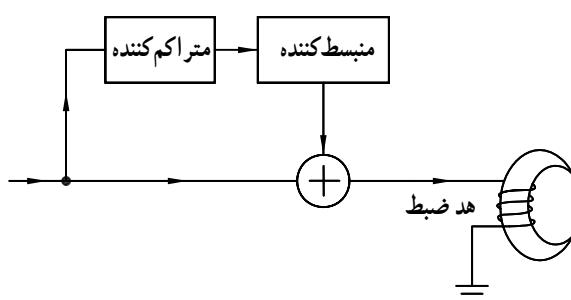

شکل ۴-۱۹- بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع B


در سیستم دالبی نوع B عمل تقویت سیگنال‌های فرکانس بالا فقط تا 10dB انجام می‌شود. در شکل (۴-۱۹) بلوک دیاگرام سیستم دالبی نوع B شناس داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در مسیر غیرمستقیم علاوه بر مدار منبسط‌کننده یک مدار متراکم‌کننده نیز قرار دارد. عملکرد سیستم دالبی نوع C مشابه نوع B است با این تفاوت که عمل تقویت فقط برای سیگنال‌های بالاتر از 5 کیلوهرتز انجام می‌شود و میزان تقویت برابر با ۲۰dB است.

^۱- منبسط‌کننده یا توسعه‌دهنده همان Expander است.

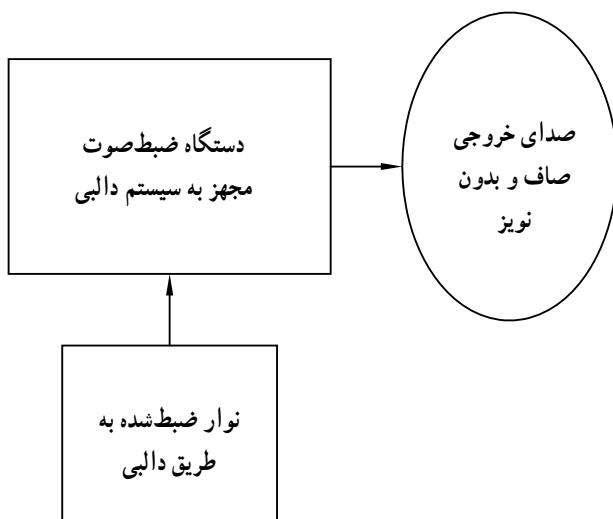


شکل ۴-۲۰—مشخصات سیستم دالبی

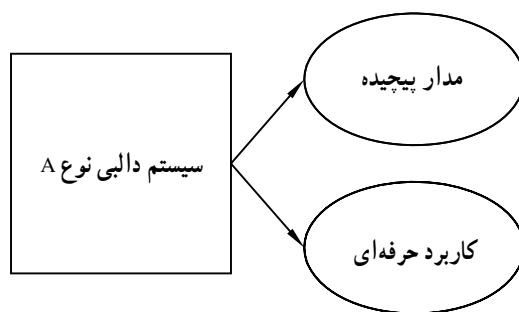اگر نواری با سیستم دالبی ضبط شود و توسط یک دستگاه مجهر به سیستم دالبی پخش شود صدای خروجی به صورت صاف و شفاف و بدون صدای هیس از بلندگو شنیده می‌شود (شکل ۴-۲۰).



سیستم دالبی در سه نوع A، B و C طراحی می‌شود. سیستم دالبی نوع A دارای مدار پیچیده است و اغلب در سیستم‌های ضبط حرفه‌ای استفاده می‌شود. سیستم‌های دالبی نوع B و C ساده‌تر از دالبی نوع A هستند و عملاً در دستگاه‌های ضبط صوت خانگی پیشرفته که دارای کیفیت بالا هستند به کار برده می‌شود (شکل ۴-۲۱).

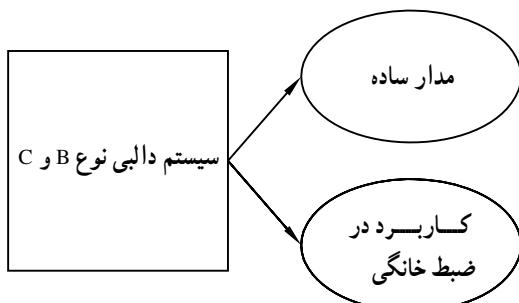


شکل ۴-۲۱— مقایسه سیستم‌های دالبی نوع A با B و C

آزمون پایانی (۴)



- ۱- سیگنال نویز کدام است؟
 الف - صدای موتور الکتریکی
 ب - سیگنال‌های تلفن بی‌سیم
 ج - سیگنال ناشی از قطع و وصل کلیدها
 د - هر سه مورد
- ۲- کدام مدار در DNL کاربرد دارد؟
 الف - فیلتر RC ب - تقویت کننده
 ج - انحراف‌دهنده فاز د - هر سه مورد
- ۳- کنترل بهره تقویت کننده در DNL با کدام مدار انجام می‌شود؟
 الف - فیلتر بالاگذار RC
 ب - انحراف‌دهنده فاز و یک‌سوساز پیک
 ج - انحراف‌دهنده فاز و فیلتر
 د - یک‌سوساز (نیم‌موج) پیک
- ۴- کدام سیستم دالبی عمل تقویت سیگنال را تا 10° dB انجام می‌دهد؟
 الف - A ب - B ج - C و D
- ۵- محدود کننده یا Limiter به منظور به کار می‌رود.
 الف - کاهش نویز
 ب - تقویت سیگنال صدا
 ج - کاهش اعوجاج
- ۶- فرق متراکم کننده و محدود کننده در چیست?
 الف - زمان کاهش دامنه
 ب - زمان افزایش دامنه
 ج - هیچ فرقی ندارد.
- ۷- کاربرد Componder در صدابرداری کدام است?
 الف - تقویت سیگنال به نویز
 ب - کاهش اعوجاج
 ج - حذف سیگنال صدا
- ۸- بلوك دیاگرام شکل زیر نام کدام مدار است?
 الف - محدود کننده
 ب - توسعه دهنده
 ج - فشرده کننده

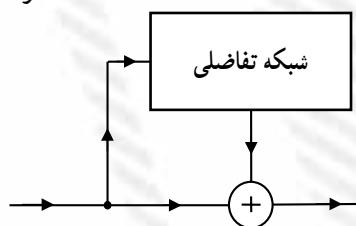

- ۹- در سیستم دالبی نوع B از کدام مدار استفاده می‌شود؟
- الف - توسعه‌دهنده
ب - فشرده‌کننده
ج - فیلتر و تقویت‌کننده
د - منبسط‌کننده و متراکم‌کننده
- ۱۰- کدام نوع سیستم دالبی سیگنال‌های بالاتر از ۵ کیلوهرتز را تقویت می‌کند؟
- الف - A
ب - B
ج - C
د - C و B
- ۱۱- نحوه‌ی حذف نویز در سیستم دالبی را به اختصار توضیح دهید.
- ۱۲- زمان حمله (Attack time) را تعریف کنید.