

نکات بسیار مهم در مورد سیگنال های تلویزیونی

۱- چون سیگنال قابل قبول برای گیرنده های تلویزیونی در باندهای UHF و VHF در محدوده $52\text{dB}\mu\text{V}$ تا $82\text{dB}\mu\text{V}$ قرار دارد لذا هر سیگنالی در محدوده فوق به گیرنده تلویزیونی برسد قابل قبول است. بنابراین تغییراتی در محدوده صفر تا سی دسی بل بر میکروولت مجاز می باشد. این امر را باید هنگام طراحی آتن مرکزی در نظر گرفت.

۲- گیرنده های تلویزیون به علت داشتن سیستم کنترل خودکار بهره می توانند سیگنال ورودی را در حد مورد نیاز نگه دارند. به همین دلیل گیرنده های تلویزیونی نزدیک به آتن و دور از آتن فرستنده، توانایی بازسازی سیگنال های تلویزیونی را در حد مطلوب دارند.

۳- برای طراحی آتن مرکزی باید سطح سیگنال را در محل نصب آتن توسط دستگاه db متر یا توسط یک آتن مرجع اندازه گرفت.

۴- در محل هایی که سیگنال ضعیف است، محل استقرار آتن، تعداد شاخه ها، ارتفاع و جهت آن بسیار اهمیت دارد. لذا هنگام نصب آتن می بایستی با توجه به تجربه های انجام شده در منطقه این نکات را مورد توجه قرار داد.

۵- شناخت محل جغرافیایی فرستنده و فاصله آن از آتن گیرنده

گاهی مشخصات تقویت کننده ها (بوسترها) را در کاتالوگ های آن ها می نویسن، برای آشنایی بیشتر با مشخصات بوسترها، دو مورد را ملاحظه می کنید.

در صورت طرح سؤال امتحانی از جداولی نظر ۶-۷ و ۶-۸ باید اصل جدول در اختیار هنرجو قرار گیرد.

جدول ۶-۴- برخی مشخصات تقویت کننده

Multi band for UHF - VHF - VLF - FM			
UHF / VHF / VLF / FM	آمپلی فایر مولتی باند مرکزی		
(F Connector)	با اتصال نوع F		
CATV / MATV	سیستم های آتن مرکزی ویدئو مرکزی		

Specifications				مشخصات فنی
Type - No.	AT 204 M			مدل
Inputs	1	2	3	ورودی
Frequency Range (MHz)	FM	VLF	VHF	محدوده فرکانس
	87-	47-	147-	(ماگاهرتز)
	108	68	230	
			860	
Gain(dB)	15	18	18	بهره (دسی بل)
Output level (80/96dBm)(dBv)	108/103			سطح سیگنال خروجی
Noise Figur(dB)	<7			عدد نویز (دسی بل)
Main Operation(V-Ac)	220			راهنداز اصلی (ولت)
Power Consumption(w)	1.5			توان (وات)

T حرف اول شرکت سازنده قطعه است.

A حرف اول کلمه تقویت کننده Amplifier است.

جدول ۶-۷- برخی مشخصات تقویت کننده

Multi band for UHF - VHF - VLF - FM			
UHF / VHF / VLF / FM	آمپلی فایر مولتی باند بین راهی		
(F Connector)	با اتصال نوع F		
CATV / MATV	سیستم های آتن مرکزی ویدئو مرکزی		

Specifications				مشخصات فنی
Type - No.	AT 201 L			مدل
Inputs / Output	1 / 1			ورودی / خروجی
Frequency Range (MHz)	FM	VLF	VHF	محدوده فرکانس
	87-	47-	147-	(ماگاهرتز)
	108	68	230	
			860	
Gain(dB)	16	16	16	بهره (دسی بل)
Output level (80/96dBm)(dBv)	103			سطح سیگنال خروجی
Main Operation(V-Ac)	220			راهنداز اصلی (ولت)
Power Consumption(w)	1.5			توان مصرفی (وات)

بوستر شماره ۱

توجه: زمانی بوستر می‌تواند مفید واقع شود که سیگنال ورودی برابر $40 \text{ dB}\mu\text{V}$ یا $100 \mu\text{V}$ یا بیشتر باشد. برای این نوع بوستر ترازرسوری مقدار متوسط قدرت ورودی 35 تا 70 دسی بل ($35 - 70 \text{ dB}\mu\text{V}$) است. در صورتی که سیگنال ورودی خیلی قوی، مثل $80 \text{ dB}\mu\text{V}$ یا بیشتر باشد، بوستر اشباع می‌شود و اختلال بسیار شدیدی را در سیگنال خروجی به وجود می‌آورد.

در صورتی که قدرت ورودی کمتر از 34 dB یعنی $5 \mu\text{V}$ باشد دستگاه بوستر همچون مولدنویز عمل می‌کند. البته این اثر، به طور قابل ملاحظه‌ای، به بهره آتن، پهنای باند گیرنده و... بستگی دارد. این نوع بوستر می‌تواند سیگنال‌های داخلی، نویز و سایر مواردی که با AGC و کنترل کنترast تنظیم نمی‌شود، اصلاح کند. برای داشتن واضح‌ترین تصویر، سیگنال ورودی گیرنده تلویزیون باید در محدوده 60 dB یا بیشتر باشد.



شکل ۲۹-۴- چند نمونه بوستر

بوستر شماره ۲

- بهره (گین) 36 dB برای بوستر نصب شده در نزدیکی آتن (روی بام خانه)، برای هر نوع سیگنال ضعیفی قابل دسترسی است.

- برای هرگونه سیگنال ناپایدار بوستری با بهره (گین) 115 dB قابل استفاده است.

- نویز، فوق العاده کم و حساسیت بسیار بالاست، لذا بوستر می‌تواند تصویر بسیار واضحی را تولید کند.

- کلید انتخاب کننده ورودی VHF و UHF، به طور جداگانه یا به صورت ترکیبی، در دستگاه تعییه شده است.

- بهره (گین) UHF و VHF در محدوده صفر تا ده دسی بل قابل تنظیم است.

- سیستم حفاظت رعد و برق در داخل دستگاه تعییه شده است.

- دستگاه می‌تواند با ولتاژ 20 تا 258 ولت کار کند.

- به منظور داشتن ایمنی مضاعف، مکانیزم نشان‌دهنده اتصال کوتاه پیش‌بینی شده است.

۴-۱۰- سایر قطعات آتنن مرکزی

برای نصب آتنن مرکزی اجزاء و قطعات خاص دیگری، که کارآئی لازم را در فرکانس بالا داشته باشند، مورد نیاز است. در ادامه، به تشریح تعدادی از قطعات آتنن و آتنن مرکزی می‌پردازیم.

۴-۱۰-۱- تقسیم کننده Divider = splitter

تقسیم کننده مداری است که ضمن تطبیق امپدانس، سیگنال ورودی را بین یک یا چند گیرنده تقسیم می‌کند شکل ۴-۲۰. نقشه بلوکی تقسیم کننده را نشان می‌دهد. تقسیم کننده در انواع مختلف ساخته می‌شود.




شکل ۴-۳۲- تقسیم کننده عبوری دو راهه

۴-۱۰-۴- تقسیم کننده عبوری چندراهه : شکل های ۴-۲۴ و ۴-۳۳ تقسیم کننده های عبوری را با سه انشعاب و چهار انشعاب نشان می‌دهد.




شکل ۴-۳۳- تقسیم کننده عبوری سه راهه

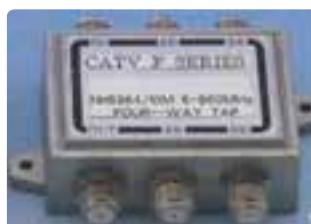

شکل ۴-۳۴- تقسیم کننده عبوری چهار راهه

۴-۱۰-۵- تقسیم کننده های بدون راه عبوری : این تقسیم کننده ها راه عبوری ندارند و برای بروز های آخر به کار می‌روند و به صورت یک یا دو یا سه و یا چهار انشعاب و بیشتر ساخته می‌شوند. شکل ۴-۳۵ یک نمونه از این تقسیم کننده را با دو انشعاب نشان می‌دهد.

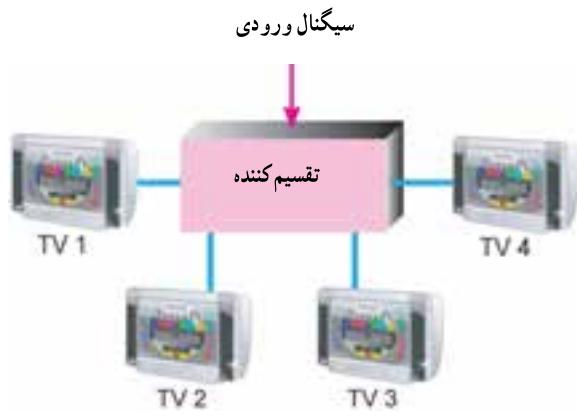

شکل ۴-۳۰- نقشه بلوکی تقسیم کننده

۴-۱۰-۶- تقسیم کننده عبوری یک راهه : این تقسیم کننده برای اتصال به گیرنده و دریافت یک انشعاب به کار می‌رود. شکل ۴-۳۱ تقسیم کننده عبوری یک راهه را نشان می‌دهد. این تقسیم کننده یک ورودی و دو خروجی دارد.



شکل ۴-۳۱- تقسیم کننده عبوری یک راهه



شکل ۳۵-۴- تقسیم کننده بدون راه عبوری

تقسیم کننده ها، ضمن عبور سیگنال از خود، موجب است. در جدول های ۴-۸ و ۴-۹، برخی مشخصات چند نمونه افت در آن ها می شوند. افت در مسیر عبوری و انشعابی متفاوت تقسیم کننده آمده است.

جدول ۴-۸- برخی مشخصات تقسیم کننده



مشخصات فنی	
Type - No.	مدل
Frequency Range	4 - 450 450 - 860
Side Loss (dB)	8
Thru Loss (dB)	1.8 2.0



مشخصات فنی	
Type - No.	مدل
Frequency Range	4 - 450 450 - 860
Side Loss (dB)	8 - 10
Thru Loss (dB)	3.8 4.4



مشخصات فنی	
Type - No.	مدل
Frequency Range	4 - 450 450 - 860
Side Loss (dB)	10 - 12
Screening (dB)	> 75 > 85
Thru Loss (dB)	2.5 2.5



جدول ۹-۴-برخی مشخصات تقسیم کننده



مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 02 2way	
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	محدوده فرکانس
Distribution Loss (dB)	3.5 3.7	افت انشعاب (دسي بل)
Screening (dB)	> 75 > 65	محدوده نمایش تصویر

مشخصات فنی		مدل
Type - No.	DT 03 3way	
Frequency Range	4 - 450 450 - 860	محدوده فرکانس
Distribution Loss (dB)	5.5 5.9	افت انشعاب (دسي بل)
Screening (dB)	> 75 > 65	محدوده نمایش تصویر

الف-پریز عبوری : پریز عبوری، ضمن تأمین سیگنال موردنیاز برای یک گیرنده، سیگنال را به پریز دیگر نیز می‌رساند شکل ۴-۳۷ یک پریز عبوری را نشان می‌دهد. پریزها دارای افت هستند و افت پریزها به دو دسته افت مسیر (عبوری) و افت کناری (انشعاب) تقسیم می‌شوند. در این پریز دو انشعاب و یک مسیر عبوری از داخل پریز وجود دارد و آن را با شماره ST12 مشخص می‌کنند.



شکل ۴-۳۷-پریز عبوری ST12

۴-۱۰-پریز Socket : پریزها ابزاری هستند که سیگنال خروجی آتن به آن‌ها متصل می‌شود و سیگنال موردنیاز گیرنده (تلویزیون) از آن‌ها دریافت می‌گردد. شکل ۴-۳۶ یک پریز آتن را نشان می‌دهد. پریزها به دو دسته عبوری و انشعابی (غیرعبوری) تقسیم‌بندی می‌شوند.




شکل ۴-۳۶-یک نمونه پریز

دسی بل بر میکروولت، افت خواهیم داشت.



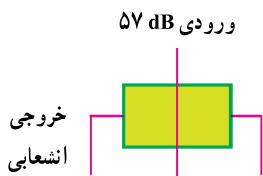مثال ۱-۴: اگر دسی بل بر میکروولت ورودی به پریز در محدوده فرکانس $47\text{--}86\text{ MHz}$ مگاهرتز برای تلویزیون برابر 57 باشد، مقدار گین در خروجی های عبوری و انشعابی پریز چند دسی بل است؟



حل: با توجه به جدول، مقدار افت عبوری برای فرکانس داده شده برابر $1/8$ دسی بل است بنابراین، $dB = 57 - 1/8 = 55.2 \text{ dB}\mu\text{V}$ خروجی عبوری



با توجه به جدول، مقدار افت انشعاب برای پریز موردنظر در سیگنال های تلویزیونی برابر 13 دسی بل است. بنابراین، در خروجی اشعابی داریم:

$$dB = 57 - 13 = 44 \text{ dB}\mu\text{V}$$

چون مقدار خروجی اشعابی از $52 \text{ dB}\mu\text{V}$ کمتر است.

ب - پریز غیرعبوری یا انشعابی: این پریز، پریز آخر است و فقط انشعاب موردنیاز را برای یک گیرنده تأمین می کند. شکل ۴-۳۸ یک پریز غیرعبوری را نشان می دهد. این پریز را با شماره 1° ST مشخص می کنند.



شکل ۴-۳۸-۱ پریز غیرعبوری 1°

۷-۱۰-۴-مشخصات پریزها: هر پریز برای محدوده فرکانسی معینی به کار می رود و دارای مشخصات ویژه ای است. در جدول ۱-۴ برخی مشخصات پریزها و نماد مداری آنها نشان داده شده است.

جدول ۱-۴-برخی مشخصات پریزها و نماد مداری آنها

مشخصات فنی		نماد عبوری				نماد مداری				
Type - No.	غیرعبوری	\oplus ST 02		\oplus ST 12		حدود فرکانس				
Thru Loss (dB)	Frequency Range (MHz)	TV	Radio	TV	Radio	47 - 68	-	1	افت عبوری	
						87.5 - 108	-	1		
						118 - 470	-	1.2		
						470 - 860	-	1.8		
Side Loss (dB)	47 - 68	2	7.2	13	13.6	افت انشعاب				
	87.5 - 108	2	7.2	13	13.6					
	118 - 470	2	-	13	13.6					
	470 - 860	2.5	-	13	13.6					

حرف اول پریز
(Socket)

۸-۱۰-۴-نحوه توزیع بهره در پریزهای عبوری و غیرعبوری: با توجه به جدول ۱-۴-۱ یک نمونه پریز مثلاً پریز شماره ST12 را در نظر می گیریم. این پریز دارای یک راه عبوری و ۲ انشعاب است. وقتی سیگنال وارد این پریز می شود، با توجه به فرکانس ورودی، در خروجی عبوری آن، به اندازه $1/8$ تا $1/8$

در شکل های الف تا د تقسیم از سقف به سمت کف (بالا به پایین) صورت گرفته است. اگر مجموعه شکل الف را دو بلوک مستقل با مام مشترک در نظر بگیریم، تقسیم کننده با دو انشعاب و بدون راه عبوری (DT02) سیگنال ورودی را در دو انشعاب تقسیم می کند. در هر انشعاب از تقسیم کننده بدون راه عبوری با سه انشعاب (DT03) استفاده شده است که هر انشعاب توسط پریزهای با یک راه عبوری (ST12) چندین پریز و پریز آخر (ST02) را تغذیه می کند. در این سیستم قطع شدن هر اتصال تقسیم کننده ها یا پریزهای عبوری، سیگنال سایر پریزها را، که بعد از آن ها قرار گرفته اند، قطع می کند.


در شکل ب، سیگنال ورودی توسط تقسیم کننده بدون راه عبوری (DT02) به دو انشعاب تقسیم می شود. هر انشعاب توسط تقسیم کننده با یک راه عبوری و یک انشعاب (DT11) و یا تقسیم کننده با یک راه عبوری و دو انشعاب (DT12) سایر پریزها و تقسیم کننده ها را تغذیه می کند.

در شکل ج از یک تقسیم کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) و تقسیم کننده بدون راه عبوری و چهار انشعاب (DT04) استفاده شده است و پریزها از انشعاب تقسیم کننده ها تغذیه می شوند.

در شکل د، سیگنال ها توسط تقسیم کننده های بدون راه عبوری و با دو انشعاب (DT02) و چهار انشعاب (DT04) (پریزها را تغذیه می کنند. در شکل هـ تقسیم کننده با یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) سیگنال را به پریزها و تقسیم کننده (DT02) می رساند. دو انشعاب تقسیم کننده DT02 تعدادی پریز (DT02) را تغذیه می کنند. در همه این مدارها تقسیم کننده ها و پریز هایی که با هم سری هستند، یعنی پریزی که از انشعاب یا راه عبوری تقسیم کننده و یا از راه عبوری پریزی تغذیه می کند، با قطع شدن مسیر سیگنال در تقسیم کننده یا پریز قبلی، سیگنال کلیه پریزهای بعدی نیز قطع می شود.

در شکل های (و) و (ز) و (ح) تقسیم از کف به سمت طبقات بالا صورت گرفته است و سیگنال آتن پس از تقویت در آمپلی فایر AT4500، توسط تقسیم کننده بدون راه عبوری (DT02) و یا با راه عبوری (DT14) تعدادی پریز را تغذیه می کند.

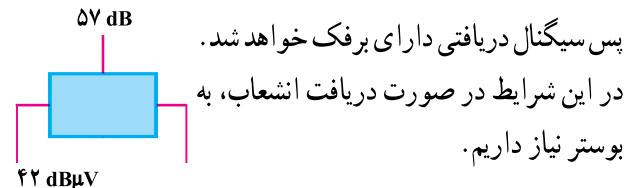در شکل (ز) پریزها مستقلان از انشعاب چهار تقسیم کننده با




۱۱-۴- طراحی یک نمونه آتن مرکزی

۱۱-۴- تعیین مشخصات محل: اولین گام برای طراحی، تعیین مشخصات محل مورد نظر است. در این مرحله، به عنوان مثال، می خواهیم یک سیستم آتن مرکزی را برای ساختمانی با ۸ واحد مسکونی طراحی کنیم. این ساختمان در دو طبقه احداث شده و هر طبقه دارای ۴ واحد مسکونی است (شکل ۴-۳۹).

۱۱-۴- انتخاب روش (آرایش سیستم): طراحی آرایش آتن مرکزی روش های متفاوتی دارد در شکل ۴-۴۰ چندین روش آرایش سیستم آتن مرکزی را ملاحظه می کنید. انتخاب روش آرایش در سیستم آتن مرکزی بستگی به شرایط ساختمان دارد.

سیگنال ورودی

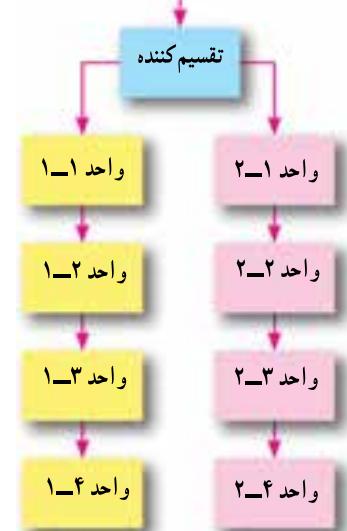


شکل ۴-۳۹- نمودار شاخه ای سیستم آتن مرکزی برای یک ساختمان دو طبقه

نکته

از کابل کشی طولانی، زیگزاگ و حلقوی پرهیز کنید و کابل ها در صورت امکان به صورت مستقیم بکشید.

در شکل (ح)، به دلیل سری بودن پریزها، با قطع سیگنال در مسیر عبوری یک پریز، سیگنال پریزهای بعدی نیز قطع می‌شود.

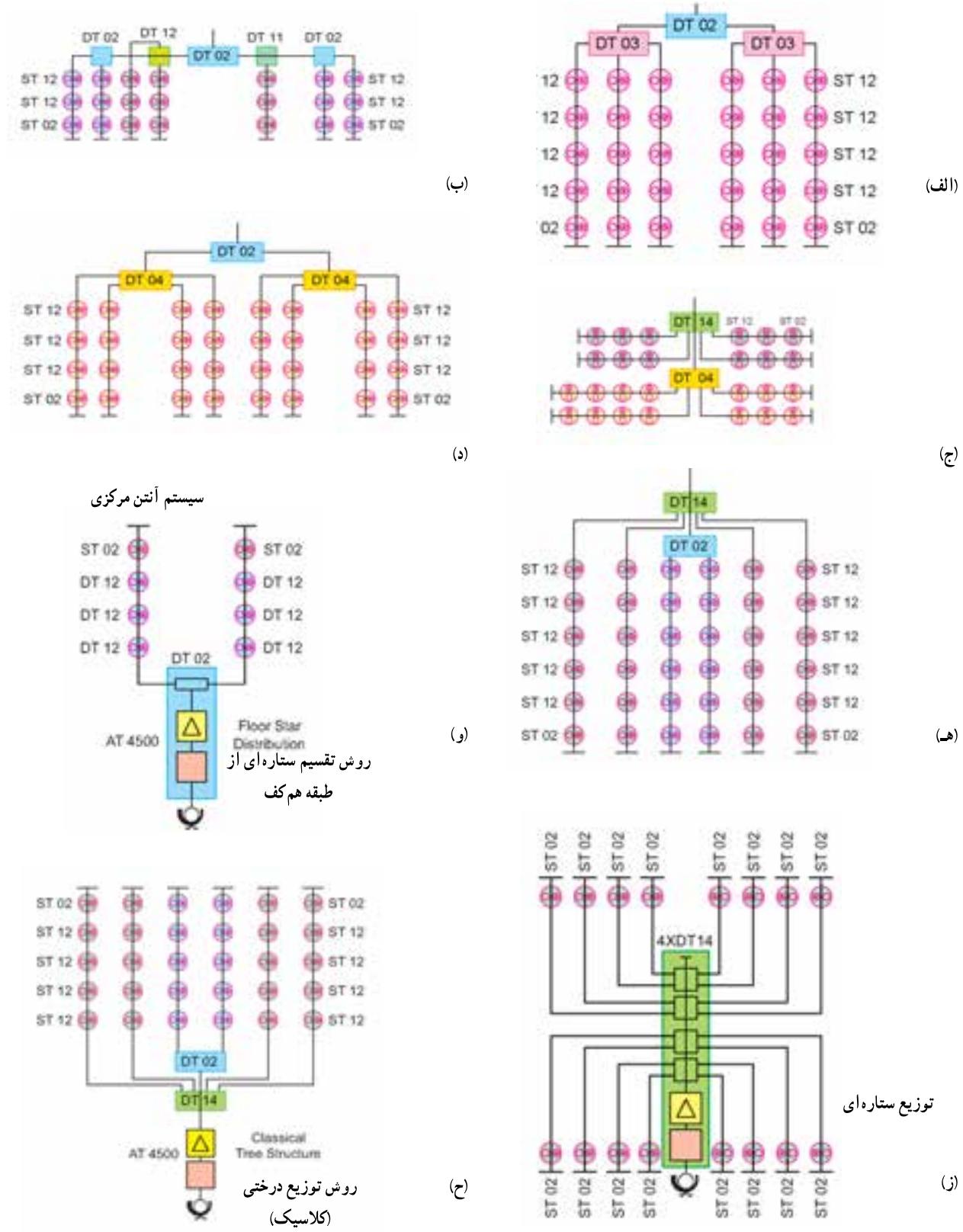یک راه عبوری و چهار انشعاب (DT14) تغذیه می‌کند. در این شکل، قطع سیگنال در یک پریز روی پریزهای دیگر اثری ندارد.



نوع عبوری و واحد ۱-۴ از نوع پریز غیرعبوری است.

طبقه دوم نیز به همین تعداد پریز نیاز دارد. درنتیجه جمعاً ۶ پریز عبوری و دو پریز غیرعبوری موردنیاز است. با توجه به جدول پریزهای مناسب را انتخاب می کنیم.

۱۱-۵ ترسیم نمودار مدار با توجه به قطعات:


حال با توجه به دیاگرام شکل ۴-۲۱ قطعات را جایگزین می کنیم و افتهای موردنظر را در نقاط مختلف می نویسیم (شکل ۴-۲۱).

۱۱-۳ انتخاب تعداد تقسیم کننده‌ها: چون

مجتمع مسکونی مورد مثال دارای دو طبقه است و در نمودار شاخه‌ای آن فقط در اولین مرحله دو انشعاب وجود دارد، به یک تقسیم کننده با دو انشعاب نیاز است. از روی جدول تقسیم کننده‌ها تقسیم کننده مناسب را انتخاب می کنیم.

۱۱-۴ انتخاب تعداد پریزها: برای هر طبقه به

یک پریز نیاز داریم. پریزهای واحدهای ۱-۱ و ۱-۲ و ۱-۳ از

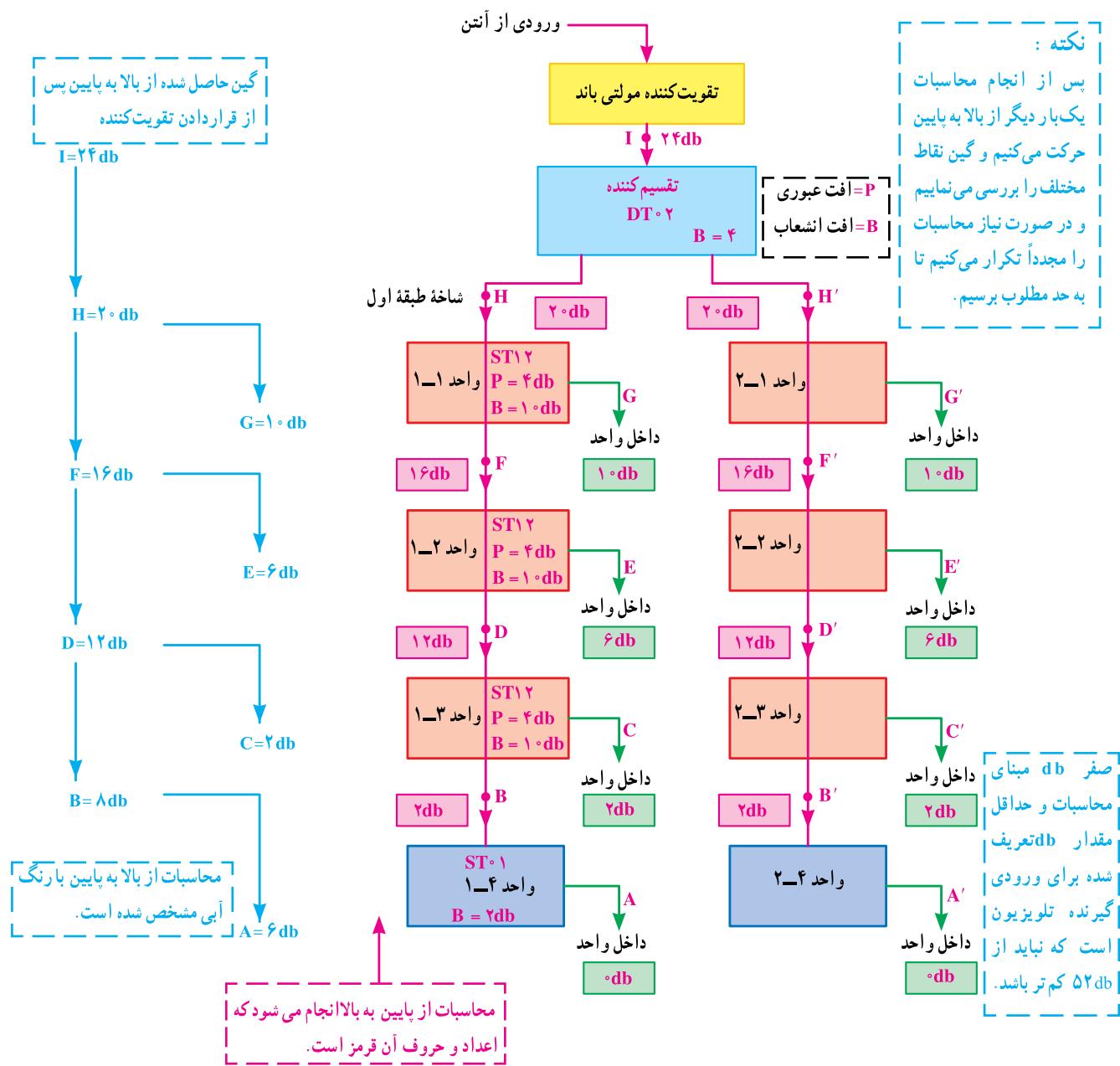

شکل ۴-۲۱ نمودار آنتن مرکزی با توجه به قطعات

از نقطه D به بالا فقط افت عبوری محاسبه می‌شود. زیرا تقسیم کننده‌ها مشابه‌اند و گین مورد نیاز برای افت انشعاب یک‌بار منظور شده است.

با توجه به محاسبات فوق، مقدار گین در A برابر صفر در B برابر 2 db در C برابر 2 db در G برابر با 16 db در E برابر با 6 db در H برابر با 2 db و در F برابر با 10 db خواهد شد.

در مجموع، برای این شاخه 20 db گین مورد نیاز است. برای طبقه دوم، یعنی نقاط A' تا H' نیز موارد فوق صدق می‌کند. مقادیر گین مورد نیاز در روی نقاط مشخص شده است.

گین کل شاخه از رابطه زیر به دست می‌آید.

۱۱-۶ محاسبه گین مدار: برای محاسبه گین، از آخرین نقطه شروع می‌کنیم و افتهای را در نظر می‌گیریم. ابتدا برای شاخه طبقه اول، به ترتیب زیر، محاسبه می‌کنیم.

در نقطه A باید گین، صفر دسی‌بل باشد، یعنی سیگنال ورودی قابل قبول آتن را داشته باشیم. چون پریز ۱ ST دارای افت ۲ دسی‌بل است، بنابراین، باید در نقطه B مقدار گین برابر با 2 db دسی‌بل باشد.

چون افت انشعاب در ST 12 برابر با 10 db است لذا در نقطه D باید 10 db گین برای افت انشعاب در نظر بگیریم. در این حالت، چون مقدار افت انشعاب از افت عبوری پیش‌تر است. نیازی به درنظر گرفتن افت عبوری ST 12 نیست. مجموع گین مورد نیاز در نقطه D $= 10 + 2 = 12 \text{ db}$ است.



تقویت کننده به دست می‌آید. چون افت انشعاب در 2 db است، بنابراین گین تقویت کننده مورد نیاز برابر خواهد شد با

تقسیم کننده 2 db دارای افت انشعاب 4 db دسی‌بل است که با اضافه کردن آن به گین یکی از طبقات، گین مورد نیاز برای




با $V = 52 \text{ db}/\mu\text{V}$ باشد، می‌بایستی برای سیستم آتن مرکزی یک تقویت کننده مناسب در نظر گرفت. مثلاً تقویت کننده‌ای با گین حدود 28 db تا 30 db دسی‌بل می‌تواند سیگنال موردنیاز را به خروجی‌های سیستم برساند. بنابراین هنگام تعیین تقویت کننده باید مقدار db خروجی آتن را داشته باشیم تا توانیم سیستم مناسبی را طراحی کنیم.

در این حالت، تقویت کننده‌ای با گین 24 db دسی‌بل مورد نیاز است. اگر مقدار $V = 52 \text{ db}/\mu\text{V}$ ورودی تقویت کننده (خروجی آتن) $V = 82 \text{ db}/\mu\text{V}$ باشد، چون فاصله آن تا حد قابل قبول یعنی $30 \text{ db}/\mu\text{V}$ برابر با $52 \text{ db}/\mu\text{V}$ است، عملایق $30 - 52 = -22 \text{ db}$ افت داشته باشیم. لذا نیازی به درنظر گرفتن تقویت کننده نیست و آتن می‌تواند جواب بدهد. حال اگر مقدار db ورودی برابر

- ۱- در سیستم آتن مرکزی، با توجه به توزیع سیگنال، توسط تقسیم کننده‌ها، مقدار سیگنال در خروجی بریزهایی، که از نظر انشعباب به تقویت کننده نزدیک ترند، قوی‌تر است.
- ۲- با توجه به مورد ۱، در صورتی که سیگنال تلویزیونی یکی از ایستگاه‌های محلی ضعیف باشد، آن ایستگاه در محل‌هایی، که انشعباب نزدیک‌تری به بوستر دارد، قوی‌تر دریافت می‌شود.
- ۳- هنگام طراحی آتن مرکزی همواره سعی شود خروجی‌های هر پریز در حد وسط محدوده کاری یعنی حدود ۶۵dB/µV تا ۷۰dB/µV قرار گیرد تا گیرنده‌های تلویزیونی شما با کیفیت مطلوب کار کند.

آزمایش ۴

مثال ۲-۴: مثال دیگری از طراحی بوستر برای یک ساختمان واحدی؛ در شکل ۲-۴ نمونه دیگری از طراحی بوستر برای یک ساختمان ۸ واحدی که در چهار طبقه ساخته شده است را مشاهده می‌کنید. در صورتی که سیگنال ورودی برابر با ۵۲dB/µV باشد آمپلی فایر مناسب را برای این سیستم انتخاب کنید. فراگیری نحوه محاسبات در این قسمت به عهده هنرجویان عزیز و اگذار می‌شود.

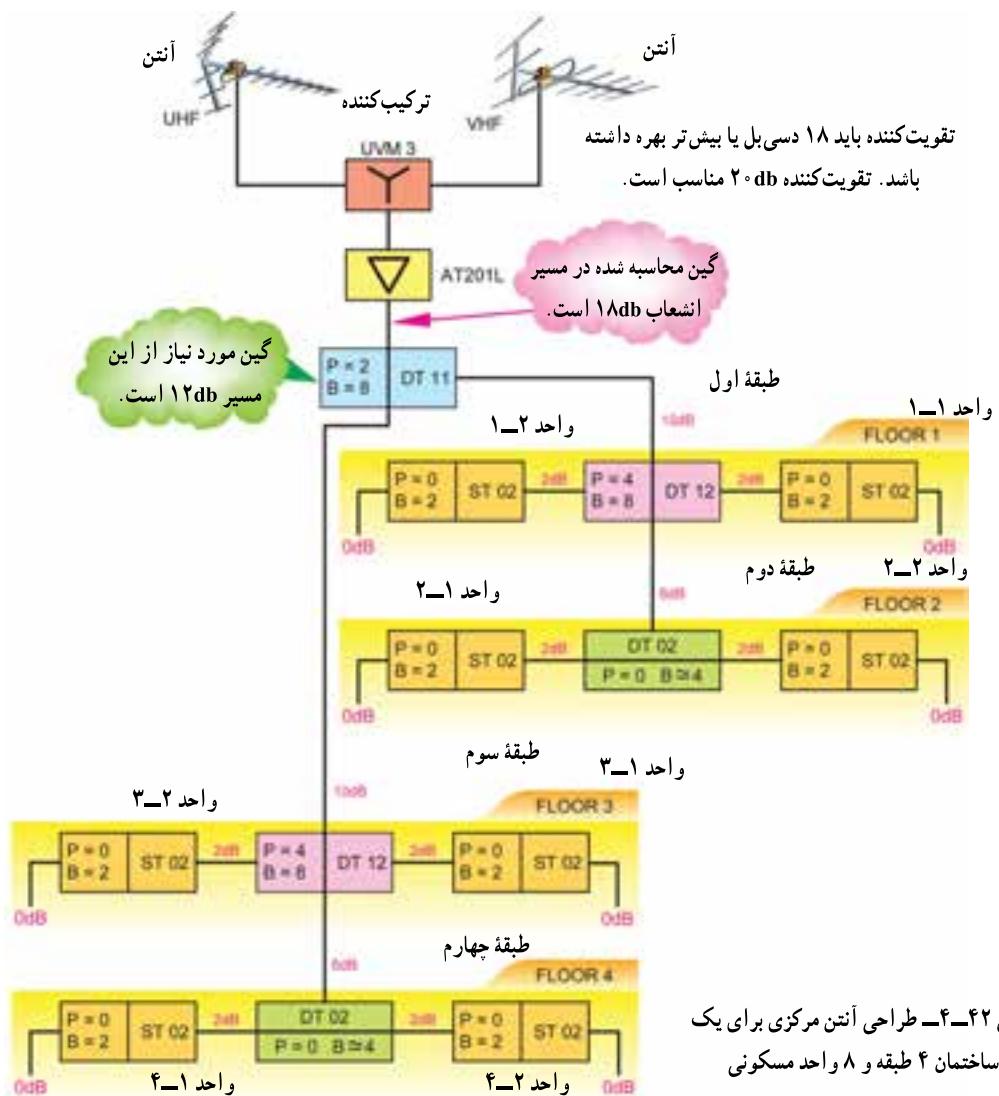



شکل ۴-۴۳- تنظیم گین بوستر

آزمایش ۴

- ۴-۱۴-۴* کانال هایی از باند VHF و UHF را دریافت کنید و کیفیت صدا و تصویر را بنویسید.
 - ۴-۱۴-۵ بوستر را خاموش کنید و سپس کانالی از باند VHF و UHF را دریافت کنید.
 - ۴-۱۴-۶* وضعیت صوت و تصویر کانال دریافتی را بنویسید.
 - ۴-۱۴-۷* بوستر را روشن کنید و گین آن را در حد ماکریم قرار دهید. کانالی از باند VHF و UHF را دریافت کنید و وضعیت صدا و تصویر را بنویسید.
 - ۴-۱۴-۸* توضیح دهید اگر گین تقویت کننده زیاد باشد آیا در صدا و تصویر تلویزیون اشکال ایجاد می شود؟
- شرح دهید.

قسمت چهارم

کار عملی

نصب آنتن مرکزی

حداقل اجرای یکی از کارهای شماره ۴-۱۵، ۴-۱۶ و ۴-۱۷ الزامی است.

نصب و راه اندازی بوستر

۴-۱۲- نکات ایمنی

◀ نکات ایمنی مطرح شده در آزمایش مرحله ۴-۲ را به دقت مطالعه نمایید و در اجرای این آزمایش، آن را رعایت کنید.

۴-۱۳- قطعات و تجهیزات مورد نیاز

- قطعات آتن VHF و UHF از هر کدام یک سری
- انواع اتصالات مورد نیاز برای اتصال آتن و کابل های آتن
- تلویزیون
- مولتی متر دیجیتالی یا عقربه ای یک دستگاه
- سیم چین، سیم لخت کن، پیچ گوشتی، آچار مناسب
- بوستر با توجه به امکانات موجود در بازار و طراحی های انجام شده
- قطعات آتن مرکزی با توجه به یکی از کارهای عملی انتخاب شده از کارهای ۴-۱۵، ۴-۱۶ و ۴-۱۷

۴-۱۴- مراحل آزمایش

- ۱ ۴-۱۴-۱ کابل های مربوط به آتن VHF و UHF را به ورودی های VHF و UHF تقویت کننده آتن (بوستر) وصل کنید.
- ۲ ۴-۱۴-۲ خروجی بوستر را به ورودی آتن تلویزیون متصل کنید. سپس تلویزیون و بوستر را روشن کنید.
- ۳ ۴-۱۴-۳ پتانسیومتر تنظیم گین بوستر را با احتیاط کامل با پیچ گوشتی تنظیم کنید تا گین در حداقل تنظیم شود.
- ۴-۱۴-۴ یک نمونه بوستر و پتانسیومتر تنظیم گین آن را نشان می دهد.

۱۵-۴- کار عملی پیشنهادی شماره ۱

۱۵-۱- نقشه شکل ۴-۴ مربوط به سیمولاتور آتن مرکزی است. نقشه را مورد بررسی قرار دهید و قطعات آن را با مجموعه سیمولاتور تطبیق دهید. اگر سیمولاتور ندارید می‌توانید با تهیه قطعات و دستگاه موردنیاز، سیمولاتور را بسازید.

۱۵-۲*- قطعات سیمولاتور را شناسایی نمایید و سپس جدول ۱۱-۴ را تکمیل کنید.

۱۶-۴- کار عملی پیشنهادی شماره ۲

(در صورت داشتن وقت اضافی یا به جای کار شماره ۱۵) مری می‌تواند طراحی آتن مرکزی یک مجتمع مسکونی را مطرح کند. در این صورت لازم است مراحل زیر اجرا شود.

۱۶-۱*- با توجه به مجتمع مسکونی موردنظر، نقشه بلوکی آتن مرکزی را همراه با اتصالات آن رسم کنید. نقشه رسم شده را به تأیید مری برسانید و سپس آن را به کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزمایشگاهی انتقال دهید.

۱۶-۲*- با توجه به نقشه بلوکی، قطعات آتن مرکزی را شناسایی نمایید و سپس جدول ۱۶-۲ را کامل کنید.

۱۶-۳*- محاسبات لازم را بررسی کنید و نتایج را بنویسید.

۱۶-۴*- تقویت کننده با گین مناسب را انتخاب کنید.

۱۶-۵- مدار را به صورت شبیه‌ساز سخت افزاری درآورید (طول سیم‌ها کوتاه می‌شود).


۱۶-۶- نقشه مدار و اتصالات را باز دیگر بررسی کنید تا از کامل بودن اتصال‌ها مطمئن شوید.

۱۶-۷- آتن VHF و UHF برپا شده را به مدار متصل کنید.

۱۶-۸- تلویزیون را به پریزی وصل کنید و سپس آن را روشن کنید.

۱۶-۹- جهت آتن و گین تقویت کننده را تنظیم کنید تا برنامه را با کیفیت مطلوب دریافت کنید.

۱۶-۱۰*- تلویزیون را به سایر پریزها وصل کنید و کیفیت صدا و تصویر را در هر پریز، مورد بررسی قرار دهید و

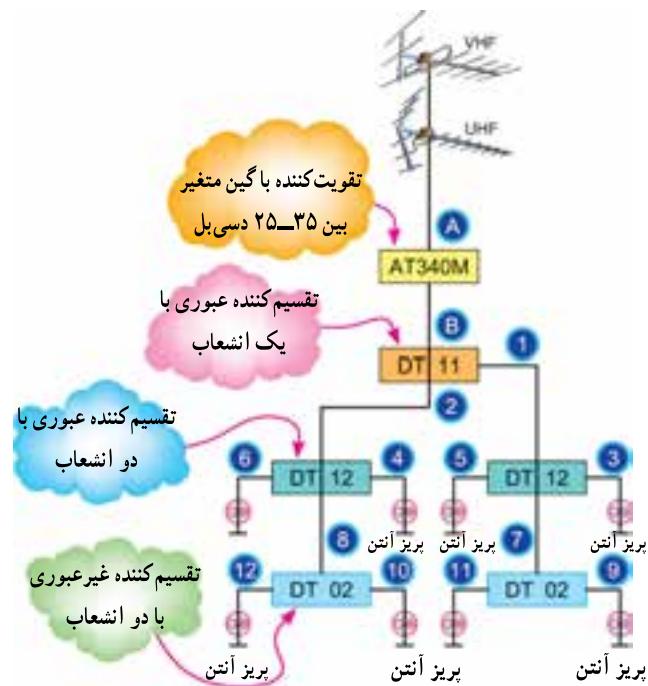

شکل ۴-۴- نقشه آتن مرکزی (سیمولاتور) شبیه‌ساز

۱۵-۳*- نقشه آتن مرکزی سیمولاتور را رسم کنید.

۱۵-۴- آتن VHF و UHF برپا شده را به مدار سیمولاتور وصل کنید.

۱۵-۵- گیرنده تلویزیون را به اولین پریز انشعابی وصل کنید و تلویزیون را روشن کنید.

۱۵-۶- جهت آتن و گین بوستر را طوری تنظیم کنید که برنامه دریافتی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.

۱۵-۷- ورودی آتن را هر بار به یک پریز وصل کنید

۴-۱۷-۷ آتن های VHF و UHF برپا شده را به

نتایج را به طور خلاصه بنویسید.

مدار متصل کنید.

۴-۱۷-۸ تلویزیون را به هر پریز اتصال دهید و سپس

دیگر متفاوت است؟ توضیح دهید.

آن را روشن کنید.

۴-۱۷-۹* با تنظیم آتن و گین تقویت کننده تصویری

از کanal VHF و UHF را دریافت کنید و سپس ضمن بررسی

کیفیت صدا و تصویر نتیجه را شرح دهید.

۴-۱۷-۱۰* آیا کیفیت تصویر و صدا در هر پریز با

پریز دیگر متفاوت است؟ پاسخ را بنویسید.

۴-۱۷-۱۰ کار عملی پیشنهادی شماره ۳

(در صورت داشتن وقت اضافی یا به جای کار ۴-۱۶)

مربی کارگاه می تواند طراحی آتن مرکزی را برای یک کارگاه

و آزمایشگاه مخابرات مطرح کند. به عنوان مثال، می توان تعداد

میز کار را ۱۶ دستگاه و چیدمان آنها را مطابق شکل ۴-۴۵

در نظر گرفت.

۴-۱۸-۱ نتایج آزمایش

نتایج به دست آمده از آزمایش ها را به طور خلاصه در ۴

سطر در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

۴-۱۹-۱ الگوی پرسش

سؤالات زیر را به دقت مطالعه کنید و پاسخ آنها را در کتاب

گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.

۴-۱۹-۱ توضیح دهید به چه دلایلی از بوستر و آتن

مرکزی استفاده می شود؟

۴-۱۹-۲ کار قطعات ترکیب کننده، تقسیم کننده، پریز

و بوستر را در آتن مرکزی شرح دهید.

۴-۱۹-۳ منظور از افت انشعاب و افت عبوری در

تقسیم کننده ها چیست؟ شرح دهید.

۴-۱۹-۴ مراحل اتصال یک فیش را به کابل کواکسیال

شرح دهید.

۴-۱۹-۵ آتن چندبانده (مولتی باند) چه نوع آتنی

است؟ شرح دهید.

۴-۱۹-۶ تفاوت پریز آتن عبوری و غیر عبوری را

شرح دهید و موارد کاربرد آنها را بنویسید.


۴-۱۹-۷ در شکل ۴-۴۶ بهره تقویت کننده باید چند

دسى بل باشد تا گیرنده تلویزیون به طور مطلوب کار کند؟

۴-۱۹-۸ مدار آتن مرکزی برای یک ساختمان با

۴-۱۷-۱ ن نقشه چیدمان میزهای کارگاه را طراحی

کنید و نقشه طرح شده را رسم کنید.

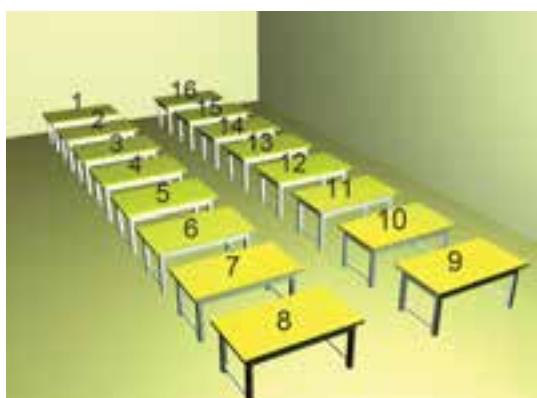

شکل ۴-۴۵ چیدمان میز کار در یک کارگاه

۴-۱۷-۲* نقشه بلوکی آتن مرکزی را برای یک

کارگاه و آزمایشگاه مخابرات طراحی و ترسیم کنید.

۴-۱۷-۳* تعداد قطعات لازم را محاسبه کنید و آن

را در جدول ۴-۱۳ بنویسید.

۴-۱۷-۴* محاسبات لازم را انجام داده و گین

تقویت کننده را به دست آورید. محاسبات را بنویسید.

۴-۱۷-۵ قطعات و تجهیزات لازم را فراهم کنید و

مدار آتن مرکزی را به اجرا درآورید.


۴-۱۷-۶ با توجه به نقشه مدار، اتصال ها را بررسی

کنید تا از صحیح و کامل بودن آن مطمئن شوید.

آپارتمان را با توجه به جداول ارائه شده در کتاب، طراحی کنید. شده مختصرًا توضیح دهید.

DT02 DT12 ST02 ST12


۱۹_۹ در مورد هریک از حروف و اعداد نوشته

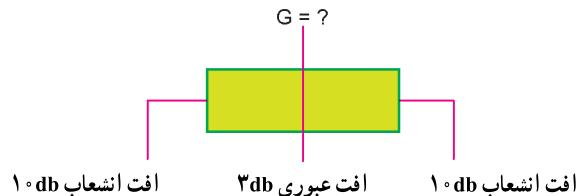

شکل ۱۹_۷_۴۶— مرتبه سؤال ۷_۴۶—

۴_۲۰— فعالیت فوق برنامه ویژه هنجویان علاقه مند

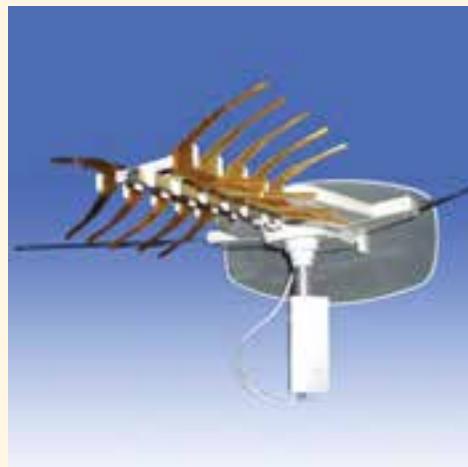۱_۴_۲۰_۴_۴۷— شکل ۴_۴۷_۱ یک نوع آنتن فعال (اکتیو) است. به سایت های اینترنتی مراجعه و در مورد آنتن های فعال (اکتیو) تحقیق کنید و مشخصات فنی آن ها را استخراج نمایید و آن را به کلاس ارائه نمایید.



شکل ۴_۴۷_۱ یک نوع آنتن اکتیو

۲_۴_۲۰_۴_۴۸— مشخصات استخراج شده را در کتاب گزارش کار و فعالیت های آزمایشگاهی بنویسید.