

واحد کار اول

توانایی راه اندازی فن کوئل

هدف کلی

راه اندازی فن کوئل

هدف‌های رفتاری : فرآگیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

۱- اصول نصب ترمومترات اتاقی را بیان کند.

۲- ترمومترات اتاقی را نصب کند.

۳- سیم‌کشی ترمومترات اتاقی را انجام دهد.

۴- سیم‌های ورودی به فن کوئل را در ترمینال مربوطه نصب کند.

۵- کلید چندحالته‌ی فن کوئل را شرح دهد.

۶- سرویس‌های قبل از راه اندازی را انجام دهد.

۷- فن کوئل را راه اندازی کند.

ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۶	۸

پیش آزمون (۱)

خیر

د ۱ دور

خیر

بلی

ج ۴ دور

بلی

۱- قسمت های اصلی فن کوئل را نام ببرید.

۲- آیا فن کوئل یک دستگاه دوفصلی است؟

۳- چند نوع فن کوئل را می شناسید؟ نام ببرید.

۴- آیا واحد ظرفیت فن کوئل را می دانید؟ بیان کنید.

۵- وظیفه‌ی فیلتر در فن کوئل چیست؟

۶- الکتروموتور فن کوئل معمولاً چند دور است؟

الف ۳ دور

ب ۴ دور

ج ۲ دور

بلی

۷- آیا برق مصرفی در فن کوئل تک فاز است؟

۸- به نظر شما درجه حرارت کلاس درس چند درجه‌ی سانتی‌گراد باید باشد؟

۹- آیا ترموموستات را می شناسید؟ وظیفه‌ی آن چیست؟ شرح دهید.

۱۰- چند نوع ترموموستات را نام ببرید.

خیر

۱۱- آیا ترموموستات بر روی دستگاه فن کوئل نصب می گردد؟


بلی

۱-۱- اصول نصب پایه و ترموموستات اتاقی

ترموموستات اتاقی جهت ثابت نگهداشتن دمای اتاق به کار گرفته می‌شود و می‌تواند به فن کوئل فرمان دهد. در فن کوئل‌های سقفی ترموموستات اتاقی مجهر به کلید چندحالته مربوط به الکتروفن می‌باشد (شکل ۱-۱) و در محلی مناسب بر روی دیوار نصب می‌گردد.



شکل ۱-۱

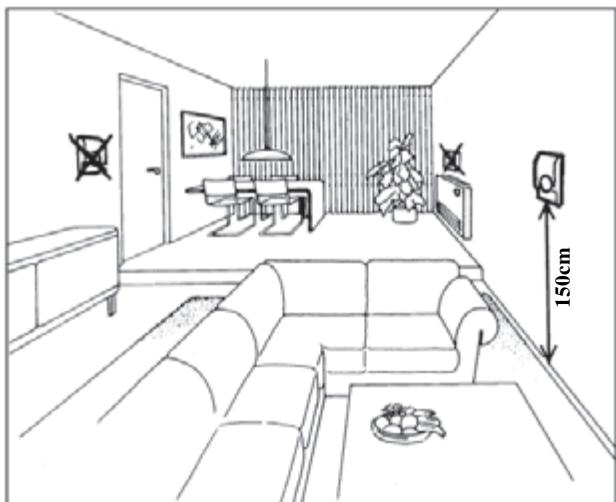


شکل ۱-۲

به هنگام نصب ترموموستات اتاقی باید نکات زیر مورد توجه

قرار گیرد :

- روی دیوار خارجی نصب نشود؛
- در کنار پنجره و در معرض تابش آفتاب نباشد؛
- بر روی داکت دودکش نصب نشود؛
- در نزدیکی فن کوئل نصب نشود؛
- در فضای مرده‌ی اتاق (محلي که هوا جريان ندارد) نصب نشود؛
- در ارتفاع مناسب (از کف اتاق 12° الى 15° سانتی‌متر) نصب شود (شکل ۱-۲).

زمان : ۲ ساعت

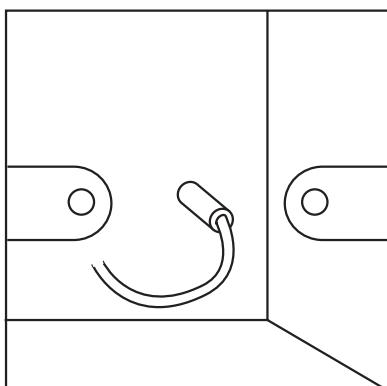


شکل ۱-۳

۲-۱- دستور العمل نصب پایه و ترموموستات اتاقی

ابزار مورد نیاز: دریل، پیچ‌گوشتی، پیچ و رول‌پلاک

قوطی مخصوص ترموموستات در داخل دیوار و در ارتفاع مناسب به صورت توکار نصب و سیم‌کشی آن انجام شود (شکل ۱-۳).

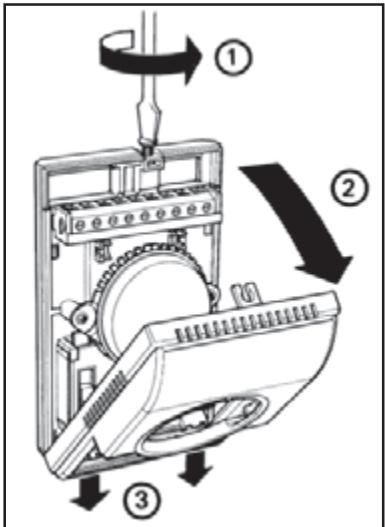


شکل ۱-۴

— برای نصب پایه‌ی ترموموستات اتاقی ابتدا درپوش ترموموستات را باز کنید (شکل ۱-۴).

۱- ابتدا به کمک پیچ گوشته چند دور پیچ را باز نمایید.
به طوری که پیچ از محل خود کاملاً خارج نشود)

۲- در ترموموستات را از بالا و از زیر پیچ خارج نمایید.


۳- قسمت پایین در لولایی بوده بنابراین آن را کاملاً باز نمایید.

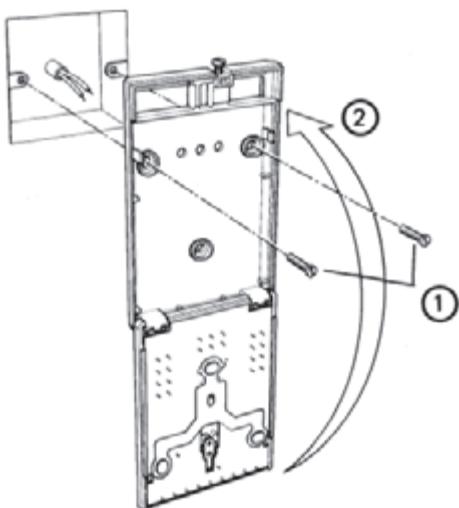

شکل ۱-۵

— پایه‌ی ترموموستات را جدا کنید و آن را بر روی دیوار قرار دهید و به کمک پیچ‌های مخصوص (پیچ خودکار) پایه را بر روی قوطی محکم کنید (شکل ۱-۵).

چنانچه در مرحله‌ی سیم‌کشی از قوطی معمولی استفاده نموده‌اید لازم است متناسب با سوراخ‌های پایه، دیوار را سوراخ کنید و با پیچ و رول‌پلاک پایه را بر روی آن نصب کنید.

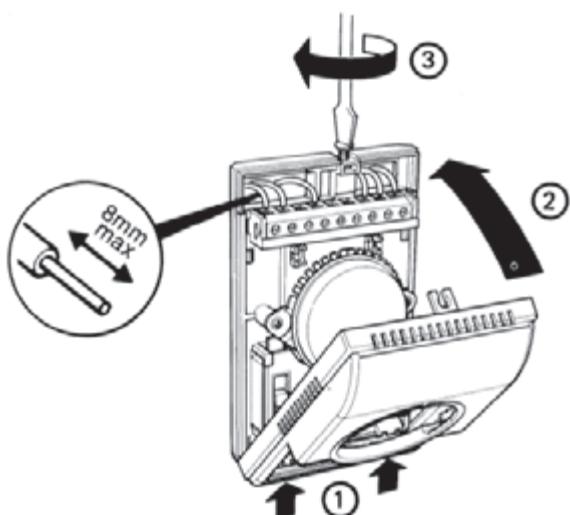


شکل ۱-۶

— سیم‌ها را در محل پیش‌بینی شده (مطابق نقشه‌ی کارخانه) در داخل ترمینال ترموموستات قرار دهید و محکم کنید، سپس درپوش ترموموستات را بیندید (شکل ۱-۶).

تذکر: به منظور جلوگیری از خطر برگرفتگی و اتصال کوتاه لازم است عایق سرسیم‌ها بیشتر از ۸ میلی‌متر برداشته نشود و نیز به جهت این که سرسیم کاملاً در داخل ترمینال و زیرپیچ قرار گیرد بهتر است حداقل ۶ میلی‌متر از عایق سرسیم‌ها برداشته شود.

زمان : ۲ ساعت

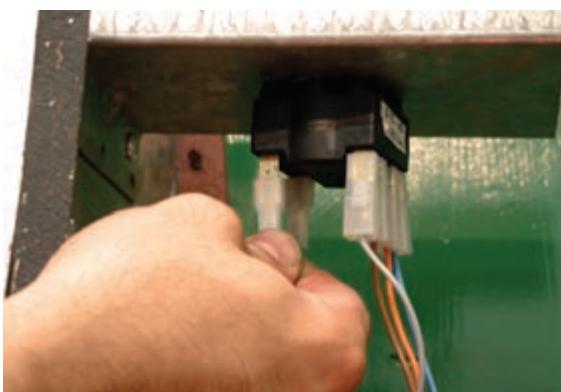

شکل ۱-۷



شکل ۱-۸

زمان : ۲ ساعت



شکل ۱-۹

۳-۱-۳- دستورالعمل سیم‌کشی و راهاندازی فن کوئل

۱-۳-۱- دستورالعمل سیم‌کشی فن کوئل

- سیم فاز خروجی از ترمومتر و نول را که تا نزدیک فن کوئل سیم کشی کرده‌اید در ترمینال مربوط به خودش در فن کوئل نصب کنید (شکل ۱-۷).

دقت نمایید برای اتصال سیم‌ها حتماً از فیش‌های مخصوص عایق دار استفاده نمایید و از محکم بودن سیم‌ها در فیش اطمینان حاصل کنید.

- فاز ورودی در ترمینال به قسمت مشترک کلید چند حالته توسط کارخانه‌ی سازنده سیم‌کشی شده است. بنابراین بر حسب انتخاب کاربر و قرار دادن کلید چند حالته بر روی دورهای تند، متوسط و کند می‌توان دور مناسب را انتخاب نمود (شکل ۱-۸).

لازم است فن کوئل ابتدا با دور تند روش گردد در صورتی که این گونه نیست محل سیم‌های موتور فن کوئل در روی کلید اشتباہ است آن‌ها را جایه‌جا کنید.

۲-۳- دستورالعمل راهاندازی فن کوئل

ابزار موردنیاز: ابزارهای عمومی شامل: پیچ‌گوشتی، انبردست، بُرس مخصوص تمیز کردن کوئل، و ...

- با باز کردن پیچ و یا ضامن مخصوص، در و یا پوشش فن کوئل را از آن جدا کنید (شکل ۱-۹).



شکل ۱-۱۰

– با استفاده از بُرس مخصوص گردوغبار سطح کوئل را تمیز کنید (شکل ۱-۱۰).

بُرس باید غیرفلزی و نرم باشد. تا از خراب شدن فین های آلومینیومی جلوگیری گردد.
ضمناً بُرس را در جهت فین ها حرکت دهید.



شکل ۱-۱۱

– فیلتر فن کوئل را از محل خود خارج کنید و پس از گردگیری با آب شست و شو دهید و بعد از خشک شدن مجدداً آن را در جای خود قرار دهید (شکل ۱-۱۱).

دقت نمایید در صورتی که الیاف فلزی فیلتر از بین رفته و فیلتر سوراخ شده است آن را ترمیم و یا تعویض نمایید.



شکل ۱-۱۲

– از باز بودن شیرهای فن کوئل اطمینان حاصل کنید (شکل ۱-۱۲).

(در صورتی که شیرها باز باشد بایستی کوئل نیز گرم گردد.)



— در صورت نیاز فن کوئل را هواگیری کنید (شکل ۱-۱۳).

در صورتی که نیمه بالای کوئل سر دونیمه پایین آن گرم باشد و جریان آب در کوئل با صدا همراه باشد نشان از وجود هوا در کوئل دارد.

شکل ۱-۱۳



— چنانچه ترمومتر دوفصلی است کلید انتخاب فصل را روی وضعیت مناسب قرار دهید، دمای ترمومتر را بر روی عدد مناسب (۲۱ الی 24°C) تنظیم نمایید و فن کوئل را روشن کنید (شکل ۱-۱۴).

شکل ۱-۱۴

آزمون پایانی (۱)

۱- بهترین محل برای نصب ترموستات اتاقی کجاست؟


الف - روی دیوار داخلی، در ارتفاع ۱/۵ متر

ب - در کنار در و یا پنجره، در ارتفاع ۱/۵ متر

ج - در قسمتی از اتاق که هوا جریان ندارد

د - در ارتفاع ۱/۵ بالاتر از فن کوئل

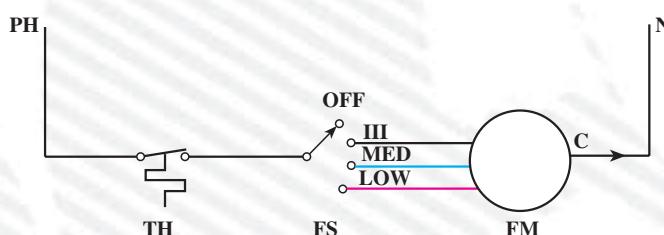۲- فن کوئل مدل CFM 200 را نصب کنید و طبق مدار سیم کشی برق آن را انجام دهید و راه اندازی نمایید.



راهنمای نقشه
۱—N: نول
۲—C: مشترک
۳—FM: موتور فن
۴—OFF: خاموش
۵—III: دور زیاد
۶—MED: دور متوسط
۷—LOW: دور کم
۸—FS: کلید فن
۹—TH: ترموستات
۱۰—PH: فاز

شکل ۱-۱۵- مدار الکتریکی فن کوئل با ترموستات زمستانی قطع و وصلی

۳- ترموستات اتاقی در فن کوئل سقفی نسبت به زمینی چه تفاوتی دارد؟

پاسخ :

۴- آیا موتورهای فن کوئل همگی سه دور هستند؟ خیر

بلی

۵- نقش کلید تغییر فصل در ترموستات اتاقی چیست؟

پاسخ :

۶- در مرحله‌ی راه اندازی فن کوئل چه کارهایی باید انجام گیرد؟

پاسخ :

واحد کار دوم

توانایی سیم‌کشی و نصب و سایل کنترل موتورخانه

هدف کلی

سیم‌کشی دستگاه‌های موتورخانه و به کارگیری کنترل‌کننده‌های مربوط

هدف‌های رفتاری : فراغیر پس از آموزش این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- اصول مقدماتی الکتریسیته را شرح دهد.
- ۲- نقش سیم را در مدارات الکتریکی بیان کند.
- ۳- کاربرد انواع سیم را در موتورخانه توضیح دهد.
- ۴- وظیفه‌ی آمپر متر، ولت متر و اهم متر را شرح دهد و نحوه‌ی قرارگیری هریک را در مدار الکتریکی بیان کند.
- ۵- دلیل نصب تابلوی برق را در موتورخانه بیان کند.
- ۶- متعلقات تابلوی برق موتورخانه‌ی حرارت مرکزی را نام ببرد و وظیفه‌ی هریک را توضیح دهد.
- ۷- کاربرد کلید، پریز و فیوز را در مدارات الکتریکی بیان کند.
- ۸- سیم‌کشی موتورخانه را انجام دهد.
- ۹- تابلوی برق موتورخانه را نصب کند.
- ۱۰- تجهیزات کنترلی موتورخانه را نصب و سیم‌کشی کند.
- ۱۱- نقشه‌ی برقی موتورخانه را تشریح کند.

ساعت‌آموزش

نظری	عملی	جمع
۶	۱۸	۲۴

پیش آزمون (۲)

- ۱- چه نوع انرژی باعث روشن شدن لامپ می شود؟
- ۲- انرژی الکتریکی در چه محلی تولید می شود؟
- ۳- انرژی الکتریکی به چه وسیله‌ای به محل کار یا منزل شما منتقل می شود؟
- ۴- مواد هادی و عایق چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
- ۵- از چه وسیله‌ای برای روشن و خاموش شدن لامپ در ساختمان استفاده می شود؟
- ۶- جهت تأمین برق یخچال، تلویزیون، و یا جارو برقی از کدام وسیله‌ی برقی استفاده می شود؟
- ۷- ولتاژ برق منزل شما چقدر است؟
- ۸- اگر وسیله‌ی برقی شما اتصال بدنی داشته باشد هنگام روشن کردن آن چه اتفاقی رخ می دهد؟
- ۹- چگونه به کمک فازمتر جریان فاز و نول را تشخیص می دهید؟
- ۱۰- کدامیک از وسایل زیر در یک موتورخانه حرارت مرکزی برق مصرف می کند?
الف) ترمومتر
ب) کنتاکتور
ج) کلید
د) پمپ
- ۱۱- اهم متر کدامیک از پارامترهای الکتریکی را اندازه گیری می کند?
الف) جریان
ب) ولتاژ
ج) مقاومت
د) هر سه مورد


۱-۲- اصول مقدماتی الکتریسیته

بخش زیادی از دستگاهها و تجهیزات سیستم‌های حرارت مرکزی مانند پمپ‌ها و مشعل‌ها از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. مهم‌ترین کمیت‌های الکتریکی را می‌توان به شرح زیر بیان کرد.


۱-۱- اختلاف پتانسیل (ولتاژ): تفاوت در مقدار

بارهای الکتریکی بین دو نقطه را ولتاژ یا اختلاف پتانسیل الکتریکی بین آن دو نقطه می‌گویند. ولتاژ الکتریکی در واقع انرژی پتانسیل و نهفته‌ای است که از طریق سیم‌های برق به ساختمان‌ها منتقل شده و در صورت نیاز می‌توان از آن استفاده نمود. واحد اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل ولت^۱ (V) است.

به واحد مصرفی (ساختمان، کارگاه، فروشگاه و ...) حداقل یک سیم فاز و یک سیم نول و حداقل سه سیم فاز و یک سیم نول وارد می‌شود. در شبکه‌ی برق ایران ولتاژ بین یک فاز و یک نول برابر 220° ولت و ولتاژ بین دو فاز 380° ولت است (شکل ۱-۲).

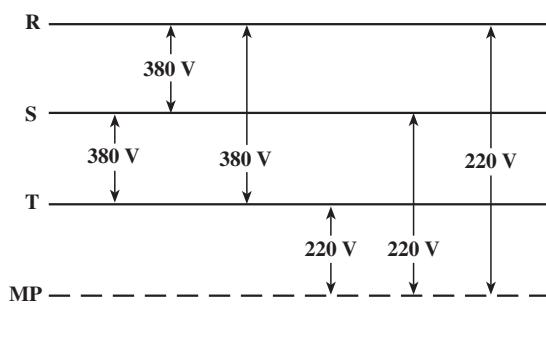

شکل ۱-۱

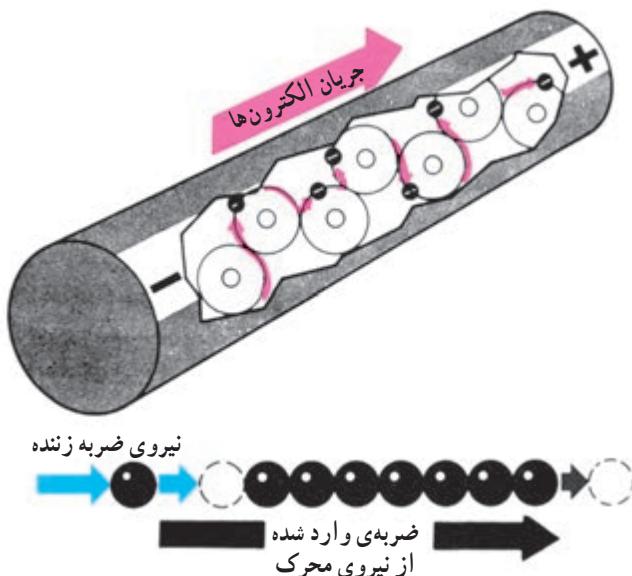


شکل ۱-۲

۱-۲- جریان الکتریکی: حرکت جهت‌دار

الکترون‌ها تحت تأثیر یک نیروی محرک‌های خارجی جریان الکتریکی نامیده می‌شود (شکل ۱-۲). واحد اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی آمپر (A) است. یک آمپر عبارت است از عبور یک کولن^۲ الکتریسیته در یک ثانیه از نقطه‌ی مشخصی از مدار. وقتی مصرف‌کننده‌ای به شبکه‌ی برق وصل می‌شود بر حسب توان مصرفی خود می‌تواند از شبکه جریان دریافت کند. پس هرچه توان مصرف‌کننده بزرگ‌تر باشد شدت جریان دریافتی بزرگ‌تر خواهد بود.

۱- ولت، اختلاف پتانسیلی است که در جایه‌جا کدن یک کولن الکتریسیته می‌تواند یک ژول کار انجام دهد.

۲- یک کولن معادل 1.6×10^{-18} الکtron است.

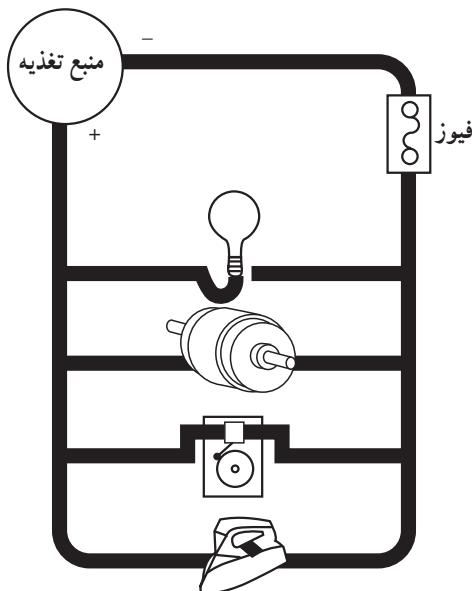

شکل ۲-۳

۲-۱-۳ مقاومت الکتریکی: عامل محدود کنندهٔ جریان در مدارهای الکتریکی مقاومت نامیده می‌شود. مصرف‌کننده‌ها و یا دستگاه‌های الکتریکی که در ساختمان به کار گرفته می‌شوند، مانند الکتروموتور پمپ، مشعل، چراغ‌های روشنایی و ... همگی نوعی مقاومت هستند. شکل ۲-۳، یک مدار الکتریکی را با تعدادی مصرف‌کننده نشان می‌دهد. هر کدام از این مصرف‌کننده‌ها دارای مقدار مقاومت خاص خود هستند. واحد اندازه‌گیری مقاومت اهم (Ω) است. یک اهم مقاومت مصرف‌کننده‌ای است که اگر به ولتاژ یک ولت وصل شود از آن جریان یک آمپر عبور می‌کند.



شکل ۲-۴- انواع سیم‌ها

۲-۲- سیم و کاربرد آن در سیم‌کشی موتورخانه به منظور تأمین روشنایی و نیز رساندن جریان الکتریکی به دستگاه‌ها در موتورخانه باید سیم‌کشی انجام شود.

۲-۲-۱- تعریف: سیم‌ها بخش ارتباط‌دهندهٔ منبع انرژی با مصرف‌کنندهٔ انرژی هستند. به کمک سیم‌ها ولتاژ الکتریکی به محل مصرف هدایت شده و بعد از ارتباط با دستگاه‌های مصرف‌کننده آن‌ها را به جریان می‌اندازند.

کارخانه‌ها سیم‌ها را، بر حسب کاربردی که دارند، در انواع مختلف می‌سازند و به بازار عرضه می‌کنند. جنس سیم‌های ساختمان را عموماً از مواد هادی الکتریسیته‌ای چون مس و آلومینیوم انتخاب می‌کنند و روی آن‌ها را با عایق الکتریکی پوشش می‌دهند تا باعث حفاظت سیم‌ها و مانع از بروز خطرات جانی و مالی گردد.

۲-۴-۲- انواع مختلفی از سیم‌ها را جهت کاربردهای مختلف نمایش می‌دهد.



شکل ۵-۲- سیم‌های رشته‌ای و مفتولی

جدول ۱-۲- جریان مجاز سیم‌ها

سطح مقطع سیم (S) میلی‌متر مربع	جریان مجاز عبوری از سیم بر حسب آمپر (I) میلی‌آمپر	آلومینیومی
۰/۷۵	۱۰	-
۱	۱۲	-
۱/۵	۱۶	-
۲/۵	۲۱	۱۶
۴	۲۷	۲۱
۶	۳۵	۲۷
۱۰	۴۸	۳۸



شکل ۶-۲- چند نمونه کابل

- ۲-۲-۲- انواع سیم و کاربرد آن در موتورخانه
- چنان که اشاره شد، سیم‌ها از نظر جنس هادی معمولاً در دو نوع مسی و آلومینیومی به بازار عرضه شده است. ولی در موتورخانه‌ها بیشتر از سیم‌های مسی استفاده می‌شود.
- سیم‌ها ممکن است به صورت چند رشته‌ای (افشان) یا تک رشته‌ای (مفتولی) باشند. سیم‌های افشان کاربرد بیشتری دارند و از سیم‌های مفتولی جهت سیم‌کشی داخل تابلوهای برق استفاده می‌شود (شکل ۵-۲).

- سیم‌ها دارای سطح مقطع‌های متفاوت‌اند. سطح مقطع هر نوع سیم براساس میزان جریان عبوری از آن انتخاب می‌شود. جدول ۱-۲ میزان آمپر مجاز سیم‌های مسی و آلومینیومی را بر حسب سطح مقطع، نمایش می‌دهد.

- برای حفاظت سیم‌ها در برابر صدمات و ضربه‌های مکانیکی آن‌ها را داخل غلافی از جنس P.V.C، انواع پلاستیک، لاستیک و ... قرار می‌دهند که به این مجموعه کابل گفته می‌شود. کابل‌ها را براساس تعداد رشته و سطح مقطع آن‌ها می‌شناسند. مثلاً کابل 3×2.5 یعنی یک کابل ۳ رشته که سطح مقطع هر رشته‌ی آن 2.5mm^2 می‌باشد. برای سیم‌کشی موتورخانه بیشتر از کابل استفاده می‌شود. شکل ۶-۲ چند نوع کابل سه‌رشته‌ی افشان و مفتولی را نمایش می‌دهد.

۲-۳-۱- وسایل اندازه‌گیری کمیت و کیفیت‌های الکتریکی


به منظور اطمینان از صحت کارکرد یک دستگاه الکتریکی و سلامت شبکه‌ی انتقال انرژی الکتریکی و یا جهت عیب‌یابی یک سیستم لازم است از ابزارهای اندازه‌گیری الکتریکی استفاده شود که در زیر به شرح مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

۲-۳-۲- ولت‌متر: وسیله‌ی اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل ولت‌متر نام دارد.

برای اطمینان از وجود اختلاف پتانسیل (ولتاژ) مناسب در قسمت‌های مختلف یک شبکه باید از ولت‌متر استفاده شود. ولت‌متر در دو نوع دستی و تابلویی (شکل ۲-۷) وجود دارد. نوع تابلویی ولت‌متر به صورت ثابت بر روی تابلو برق نصب می‌گردد. اما نوع دستی آن به عنوان ابزار همراه به کار برده می‌شود. ولت‌متر در مدار الکتریکی به صورت موازی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۸).



شکل ۲-۷

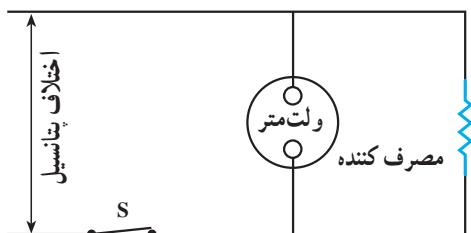

شکل ۲-۸



شکل ۲-۹


۲-۳-۲- آمپر‌متر: برای اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی از آمپر‌متر استفاده می‌شود.

آمپر‌متر نیز مانند ولت‌متر به شکل‌های دستی و تابلویی (شکل ۲-۹) وجود دارد که نوع تابلویی آن به صورت ثابت بر روی تابلو برق نصب می‌شود.

ولی نوع دستی آن به عنوان ابزار همراه به کار برده می شود
شکل ۲-۱۰.




شکل ۲-۱۰

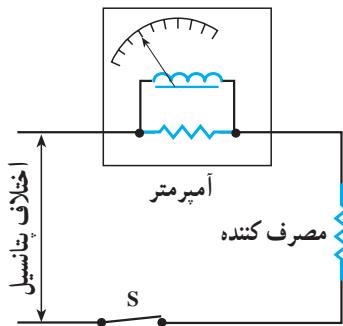

شکل ۲-۱۱

- آمپر متر در مدارهای الکتریکی به صورت سری با
صرف کننده نصب می شود (شکل ۲-۱۱).

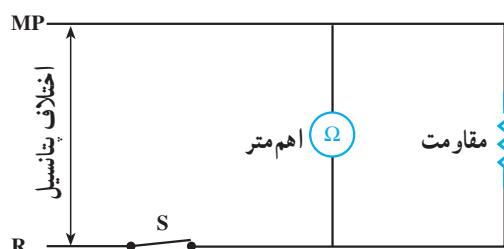

شکل ۲-۱۲


۳-۲-۳- اهم متر: برای اندازه گیری مقاومت الکتریکی
از اهم متر استفاده می شود. در یک شبکه ی سیم کشی و یا
سیم پیچی یک الکتروموتور مقدار مقاومت الکتریکی تقریباً ثابت
است. در انجام تعمیرات از اهم متر بیشتر جهت تشخیص قطع و
یا اتصال کوتاه در مدار استفاده می شود.
برای اندازه گیری مقاومت، تشخیص قطعی و یا اتصال
کوتاه در یک مدار بایستی برق را قطع کرد و اهم متر را به صورت
موازی در مدار قرار داد. توجه داشته باشید که در صورت وصل
بودن برق اهم متر می سوزد (شکل ۲-۱۲).

۲-۳-۴ مولتی متر: مولتی متر به معنی چند اندازه گیر است و به دستگاهی گفته می شود که می تواند چند کمیت الکتریکی مانند اختلاف پتانسیل، شدت جریان و مقاومت را اندازه گیری نماید.

مولتی متر دارای یک کلید چندحالته (سلکتور) است که به کمک آن می توان نوع اندازه گیر و یا رنج آن را تغییر داد. مولتی مترها را به صورت ابزار دستی مورد استفاده قرار می دهند و در انواع آنالوگ یا عرقه‌ای (شکل ۲-۱۳) و دیجیتال ساخته می شوند.



شکل ۲-۱۳

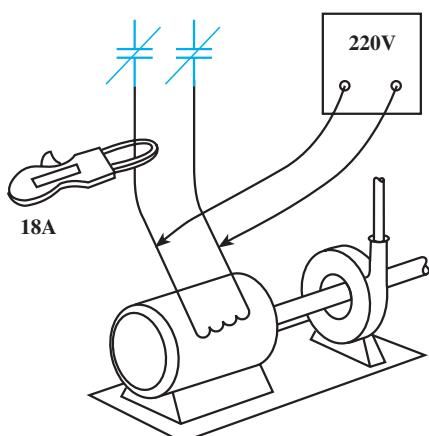

شکل ۲-۱۴

نوعی از مولتی متر را نیز به شکل انبری می سازند که در این صورت قسمت انبری آن جهت اندازه گیری شدت جریان عبوری از سیم مورد استفاده قرار می گیرد (شکل ۲-۱۴).


روش کار با مولتی متر انبری

– مولتی مترهای انبری ممکن است از نوع دیجیتالی و یا عقرهای (آنالوگ) باشد (شکل ۲-۱۵).

کار با مولتی متر دیجیتالی آسان‌تر است و بعد از انتخاب کلید سلکتوری می‌توان عدد موردنظر را از روی صفحه‌ی نمایش خواند.



شکل ۲-۱۵

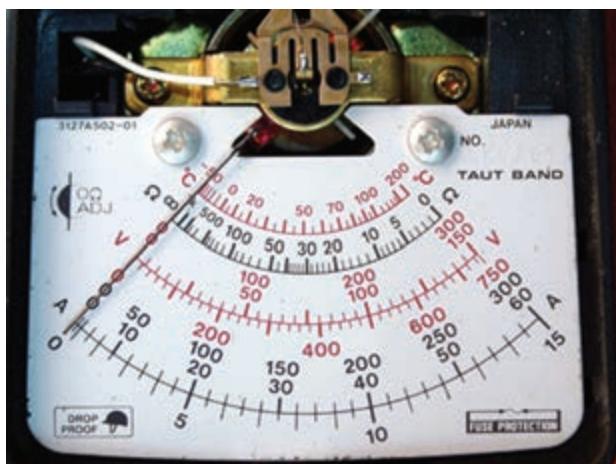

شکل ۲-۱۶

– باید دانست که در ردیف‌های مختلف صفحه می‌توان مقدار آمپر (A)، ولتاژ (V)، اهم (Ω) و دما (°C) را اندازه‌گیری کرد.

دامنه‌ی اعداد نوشته شده بر روی صفحه‌ی نمایش در هر ردیف از صفر شروع و به عدد انتهای هر ردیف ختم می‌شود (شکل ۲-۱۶).

قبل از شروع کار باید دقیق نمایند عقرهای بر روی عدد صفر قرار گرفته باشد.

دستورالعمل اندازه‌گیری آمپر

– برای اندازه‌گیری آمپر با مولتی‌متر عقریه‌ای کلید سلکتوری را بر روی عدد مناسب قرار دهید. برای مثال، در شکل ۲-۱۷ حداکثر آمپری را که، در این حالت، مولتی‌متر می‌تواند اندازه‌گیری کند ۱۵ آمپر خواهد بود. (عدد انتخاب شده باید بیشتر از آمپری باشد که احتمال می‌دهید در سیم مورد نظر جریان دارد). اگر عدد انتخاب شده بر روی کلید سلکتوری جزء اعداد آخر ردیف‌های صفحه‌ی نمایش نباشد برای خواندن آمپر ردیفی را انتخاب می‌کیم که عدد آخر این ردیف بزرگ‌تر از عدد انتخاب شده در روی کلید سلکتوری باشد. سپس با استفاده از رابطه‌ی زیر آمپر واقعی را به دست می‌آوریم.

$$\text{آمپر واقعی} = \frac{\text{عدد انتخاب شده روی کلید}}{\text{در یک ردیف}} \times \text{عدد خوانده شده}$$



شکل ۲-۱۷



شکل ۲-۱۸

– با فشار دادن اهرم آمپر متر و باز کردن دهانه‌ی آن (شکل ۲-۱۸) امکان قرار دادن سیم را به داخل حلقه فراهم نمایید. در این مرحله و برای خواندن آمپر دستگاه لازم است دستگاه روشن باشد.



۲-۱۹

برای خواندن آمپر یک دستگاه باید فقط یک رشته سیم آن را در حلقه‌ی آمپر متر قرار داد (شکل ۲-۱۹) و مقدار آمپر را از روی صفحه‌ی نمایش بخوانید. دقیق کنید سیم کاملاً در داخل حلقه قرار گیرد و دهانه حلقه کاملاً بسته شده است.

زمان : ۱ ساعت



۲-۲۰

دستورالعمل اندازه‌گیری ولت

برای اندازه‌گیری مقدار ولت با مولتی‌متر عقرهای، کلید سلکتوری را (در قسمت V) بر روی عدد مناسب قرار دهید. برای مثال، در شکل ۲-۲۰ حداکثر ولتی که در این حالت مولتی‌متر می‌تواند اندازه‌گیری کند 300 ولت خواهد بود.




۲-۲۱

- سیم‌های رابط را در قسمت مربوط که با علامت V مشخص شده است قرار دهید (شکل ۲-۲۱).




۲-۲۲

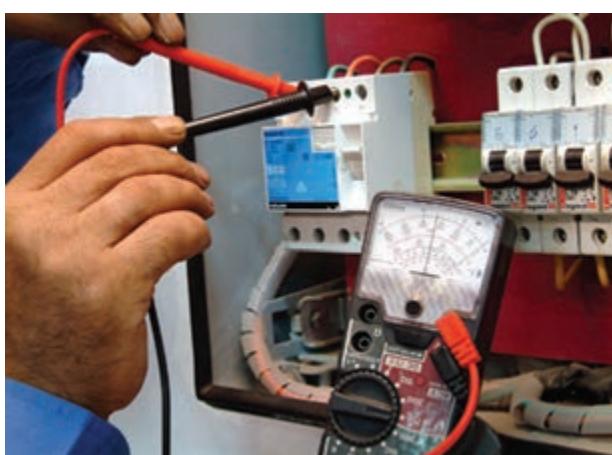- به عنوان مثال؛ برای اندازه‌گیری ولتاژ در یک پریز می‌توان سیم‌های رابط را داخل پریز نموده و مقدار ولت را از روی صفحه‌ی نمایش (ردیف ۳۰°) خواند (شکل ۲-۲۲).



۲-۲۳

- برای اندازه‌گیری ولت در شبکه‌ی سه‌فاز، کلید سلکتوری را بروی عدد ۷۵° قرار می‌دهند و به کمک سیم‌های رابط اختلاف ولت بین سیم‌ها را از روی صفحه‌ی نمایش قراءت می‌کنند (شکل ۲-۲۳).

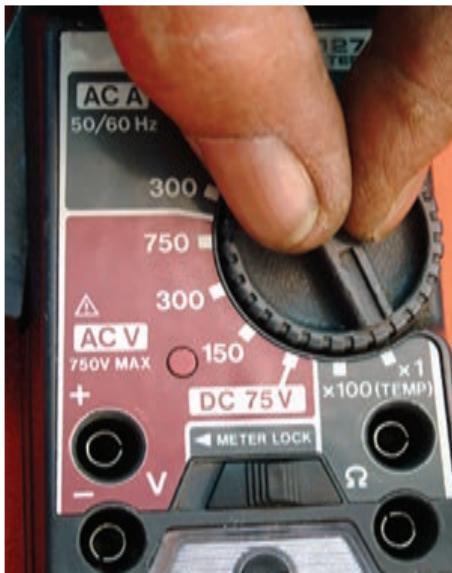

شکل ۲۴-۲

برای اندازه‌گیری اهم با مولتی‌متر عقرهای، کلید سلکتوری را (در قسمت Ω) بر روی « $\times 10^0$ » (تصویر ۲-۲۴) و یا « $\times 10^0$ » قرار دهید.

چنانچه کلید سلکتوری را بر روی « $\times 10^0$ » قرار دهید باستی عدد خوانده شده در ردیف Ω را در عدد 10^0 ضرب نمایید تا مقاومت واقعی را به دست آورید.



شکل ۲۵-۲

- سیم‌های رابط مولتی‌متر را نیز در قسمت مربوط به اندازه‌گیری اهم، که با علامت (Ω) مشخص شده است، قرار می‌دهند (شکل ۲۵-۲).

دقت شود جریان برق در مدار قطع گردد تا اهم‌متر آسیب نمیند.



شکل ۲۶-۲

- به عنوان مثال برای اندازه‌گیری مقاومت کلاف‌های یک الکتروموتور می‌توان، طبق شکل ۲-۲۶ بعد از قطع کردن برق، با قرار دادن دو سر سیم رابط بین قسمت سر و ته کلاف‌ها مقدار مقاومت هر کلاف را اندازه گرفت.



۲-۲۷



۲-۲۸



۲-۲۹

- برای آزمایش سالم بودن الکتروموتور می‌توان طبق شکل ۲-۲۷ یکی از سیم‌های رابط را بر روی ترمینال الکتروموتور، و سیم رابط دیگر را بر روی بدنه الکتروموتور قرار داد. در صورتی که موتور سوخته باشد عقربه حرکت کرده و مقاومتی را نشان می‌دهد. در غیر این صورت عقربه حرکت نمی‌کند.

۴-۲- تابلوی برق موتورخانهٔ حرارت مرکزی

تابلوی برق موتورخانهٔ حرارت مرکزی قسمتی از شبکهٔ سیم‌کشی برق موتورخانه است که کلیهٔ کلیدها، قسمت‌های حفاظتی و وسایل اندازه‌گیری در آن جا می‌گیرد. تابلوی برق موتورخانه را معمولاً از ورق‌های آهن به ضخامت‌های مختلف (۱ الی ۲ میلی‌متر) می‌سازند و آن را با رنگ کوره‌ای پوشش می‌دهند.

بعاد تابلو متناسب با اجزای داخل تابلو می‌باشد و به دو صورت دیواری (شکل ۲-۲۸) و یا ایستاده (شکل ۲-۲۹) ساخته می‌شود.

تابلوهای برق دارای در بوده و متعلقات تابلو معمولاً داخل تابلو قرار می‌گیرد. و فقط لامپ‌های سیگنال و یا ولت‌مترها، آمپرمهترهای تابلویی بر روی جدار خارجی تابلو مشاهده می‌شوند تا وجود برق اصلی را در تابلو تأیید نمایند.



شکل ۲-۳۰

معمولًاً بر روی بدنه و درهای تابلوی برق، شبکه‌هایی جهت تهویه و جابه‌جایی هوا پیش‌بینی می‌شود تا از بالارفتن دمای تابلو جلوگیری شود (شکل ۲-۳۰).



شکل ۲-۳۱

در صورت نیاز، تابلو می‌تواند مجهر به فن و چراغ روشنایی باشد. بهتر است تابلوهای ایستاده حداقل ۱۰ سانتی‌متر بالاتر از کف موتورخانه نصب شود تا آب‌های سطحی به تابلو نفوذ نکند (شکل ۲-۳۱).



شکل ۲-۳۲

۲-۵-۱—کلید، پریز، فیوز و کاربرد آن‌ها
۲-۵-۲—کلید: وسیله‌ای است که به کمک آن اجازه‌ی ورود برق به مصرف‌کننده‌ها داده می‌شود. کلیدها از نظر عملکرد، ساختمان، شکل و... در انواع مختلف ساخته و به بازار عرضه شده‌اند. اماً به طور کلی کلیدهایی که در یک موتورخانه‌ی حرارت مرکزی با مصرف‌کننده‌های تک فاز به کار برد می‌شوند عبارتند از:

الف—کلید روشنایی: از این کلید جهت روشن کردن فضای موتورخانه استفاده می‌شود. محل نصب آن در کنار در ورودی و خارج از موتورخانه است و برای حفاظت در مقابل ریزش آب معمولًاً دردار می‌باشد (شکل ۲-۳۲). ضمناً این کلیدها ممکن است روکار و یا توکار عرضه شوند.