

فصل دوم

مبانی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم

هدف‌های رفتاری

پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که:

- ماشین‌های الکتریکی را تعریف کند.
- ماشین‌های الکتریکی را از نظر نوع تبدیل انرژی تعریف کند.
- ماشین‌های الکتریکی را از نظر نوع تبدیل انرژی طبقه‌بندی کند.
- قانون فاراده را تعریف کند.
- پدیده القا را شرح دهد.
- رابطه قانون فاراده را توضیح دهد.
- مولد ساده جریان مستقیم را تعریف کند.
- اجزای تشکیل‌دهنده مولد ساده جریان مستقیم را نام ببرد.
- طرز کار مولد ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- اثر افزایش تعداد هادی‌ها در مولد جریان مستقیم را توضیح دهد.
- روش تعیین پلاریته ولتاژ در مولد جریان مستقیم را توضیح دهد.
- قانون لورنس را توضیح دهد.
- رابطه قانون لورنس را تشریح کند.
- موتور ساده جریان مستقیم را تعریف کند.
- اجزای تشکیل‌دهنده موتور جریان مستقیم را نام ببرد.
- گشتاور را تعریف کند.
- رابطه گشتاور را توضیح دهد.
- طرز کار موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- اثر افزایش تعداد هادی‌ها در موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.
- روش تغییر جهت گردش در موتور ساده جریان مستقیم را توضیح دهد.

- اجزای تشکیل دهنده یک ماشین جریان مستقیم را نام ببرد.
- وظیفه قسمت ساکن در یک ماشین جریان مستقیم را توضیح دهد.
- وظیفه قسمت گردان در یک ماشین جریان مستقیم را توضیح دهد.
- وظیفه مجموعه جاروبک و جاروبک نگهدار را توضیح دهد.
- سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- خصوصیات سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- گام‌های سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- گام‌های سیم‌بندی را بر روی شکل آرمیچر مشخص کند.
- روابط حاکم بر گام‌های سیم‌بندی را بیان کند.
- انواع سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- انواع دیاگرام‌های سیم‌بندی را از روی شکل تمیز دهد.
- اطلاعات انواع سیم‌بندی آرمیچر را از روی شکل مربوطه استخراج کند.
- ولتاژ جریان و مقاومت اهمی سیم‌بندی آرمیچر را تعریف کند.
- روابط حاکم بر ولتاژ، جریان و مقاومت اهمی سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- نیروی محرکه القایی و گشتاور تولیدی در ماشین واقعی را توضیح دهد.
- سیم‌بندی آرمیچر از نظر ولتاژ، جریان و توان را با یک‌دیگر مقایسه کند.
- کاربرد هر یک از انواع سیم‌بندی آرمیچر را توضیح دهد.
- عکس‌العمل آرمیچر را تعریف کند.
- اثرات ناشی از عکس‌العمل آرمیچر را توضیح دهد.
- راه‌های مقابله با اثر عکس‌العمل آرمیچر را توضیح دهد.
- کمتواسیون را تعریف کند.
- اثرات ناشی از کمتواسیون را توضیح دهد.
- راه‌های مقابله با کمتواسیون را توضیح دهد.
- به پرسش‌های این فصل پاسخ دهد.
- تمرین‌های این فصل را حل نماید.

این ارتباط در ماشین‌های الکتریکی بر مبنای «میدان الکترومغناطیسی^۳» صورت می‌گیرد.



شکل ۲-۲

ماشین‌های الکتریکی در زندگی روزمره امروزی حضور فراوانی دارند. «موتورهای الکتریکی^۳» در لوازم خانگی مانند یخچال، جاروبرقی، همزن، پنکه، تهویه مطبوع و در بسیاری از وسایل الکتریکی مشابه دیگر حضور دارند و در راهاندازی آنها نقش مؤثر دارند. در مراکز صنعتی و کارخانجات، عامل حرکت بیشتر ابزارها موتورهای الکتریکی هستند. «ترانزیتورهای الکتریکی^۴» نیز با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نقش اصلی را در تأمین برق مورد نیاز مصرف‌کننده‌های الکتریکی ایفا می‌کنند.

در بررسی ماشین‌های الکتریکی همواره سعی بر آن است با ارایه روابط و مدل ریاضی مناسب، رابطه بین ورودی و خروجی آنها تبیین و طرز کارشان تحلیل شود.

در این فصل ضمن آشنایی با ساختمان داخلی ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم به طرز کار آنها نیز پرداخته می‌شود.

انرژی الکتریکی یک منبع انرژی تمیز و کارآمد است و به راحتی در منازل، ادارات و کارخانجات قابل استفاده است. برخی از مصرف‌کننده‌ها مثل لامپ یا بخاری برقی به انرژی الکتریکی نیاز دارند و برخی دیگر مانند قطارهای مترو یا آسانسور به انرژی مکانیکی نیاز دارند. وسایلی که انرژی الکتریکی را مصرف یا تولید می‌کنند در مقایسه با دیگر وسایل که با سوخت‌های فسیلی مانند بنزین یا گازوییل کار می‌کنند آلودگی زیست محیطی کمتری دارند، ضمن اینکه از مزایا و راندمان بالاتری برخوردار هستند.



شکل ۲-۱

انرژی الکتریکی می‌تواند به انرژی مکانیکی تبدیل شود و همچنین تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی الکتریکی نیز میسر است. دستگاه‌هایی که این دو انرژی را به هم تبدیل می‌کنند، «ماشین‌های الکتریکی^۱» نام دارند. فرایند تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی و بالعکس «تبدیل انرژی الکترومکانیکی^۲» نامیده می‌شود. ماشین‌های الکتریکی رابطی بین سیستم الکتریکی و سیستم مکانیکی محسوب می‌شوند که

می‌شوند. اگر ماشین الکتریکی برای کار در جریان متناوب AC طراحی شود آن را «ماشین الکتریکی جریان متناوب^۱» می‌نامند و در صورتی که برای کار در جریان مستقیم DC طراحی شود آن را «ماشین الکتریکی جریان مستقیم^۲» می‌نامند.

در ماشین‌های الکتریکی فرایند تبدیل انرژی برگشت‌پذیر^۳ است. بدین معنی که با رعایت یک سری ملاحظات عملی، هر ماشین الکتریکی می‌تواند به عنوان یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به مکانیکی و یا به عنوان یک ژنراتور، انرژی مکانیکی را به الکتریکی تبدیل کند و مورد استفاده قرار گیرد.



در سال ۱۷۹۱ در یک خانواده فقیر انگلیسی به دنیا آمد. مایکل فاراده پسری بسیار کنجدکاو بود و علاقه زیادی به پرسیدن در مورد مطالب علمی داشت. وی به مباحث انرژی علاقه داشت و مطالعات و آزمایش‌های فراوانی در این حوزه انجام داد. این آزمایش‌ها منجر به کشف الکترومغناطیس شد. مایکل فاراده یکی از بزرگ‌ترین فیزیکدانانی بود که توجه زیادی به تجربه و آزمایش کردن نظریات و افکارش داشت. وی در سال ۱۸۶۷ وفات یافت.

منبع www.tavanir.org.ir

۱ - ۲ - طبقه‌بندی ماشین‌های الکتریکی

ماشین‌های الکتریکی از دو دیدگاه «نوع تبدیل انرژی» و «نوع جریان الکتریکی» طبقه‌بندی می‌شوند. از دیدگاه انرژی، اگر ماشین الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کند «موتور الکتریکی» نامیده می‌شود. و اگر این ماشین الکتریکی، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند «ژنراتور الکتریکی» نامیده می‌شود.

ماشین‌های الکتریکی اعم از موتور یا ژنراتور الکتریکی، از دیدگاه نوع جریان در دو دسته «جریان متناوب AC» و «جریان مستقیم DC» طبقه‌بندی

مایکل فاراده

فراوان دارد.

قانون القای الکترومغناطیسی فاراده و روابط حاکم بر آن را می‌توان با انجام چند آزمایش به دست آورد.

آزمایش ۱ - مداری مت Shankel از یک حلقه^۴ هادی که دو سر آن به یک گالوانومتر^۵ متصل است در شکل (۲ - ۳) نشان داده شده است.

۲ - قانون القای الکترومغناطیسی فاراده^۶

«قانون القای الکترومغناطیسی فاراده» یکی از اساسی‌ترین قوانین مغناطیسی در فیزیک است. طرز کار و سایل الکتریکی که الکترومغناطیس در آنها نقش دارد به کمک قانون القای الکترومغناطیسی فاراده قابل فهم است؛ به خصوص در تحلیل طرز کار و سایل تبدیل انرژی الکترومکانیکی اعم از موتور یا ژنراتور کاربرد

Reversible Energy .۳
Turn .۵


Direct Current Machine .۲

Alternating Current Machine .۱

Faraday's law of electromagnetic induction .۴


.۶. گالوانومتر یک آمپرmetr بسیار دقیق است که با کمترین جریان الکتریکی منحرف می‌شود.

وقتی که آهنربای دائم از حلقه مطابق شکل ۲-۶ دور شود، عقربه گالوانومتر در جهت عکس حالت قبل منحرف می‌شود. یعنی جهت جریان در حلقه تغییر کرده است.

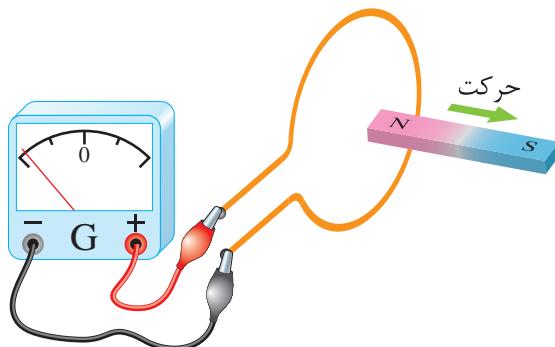


شکل ۲-۶

در ادامه آزمایش اگر قطب جنوب S آهنربای دائم مطابق شکل ۲-۷ داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر بر خلاف حالتی که قطب شمال N وارد حلقه شد منحرف می‌گردد.

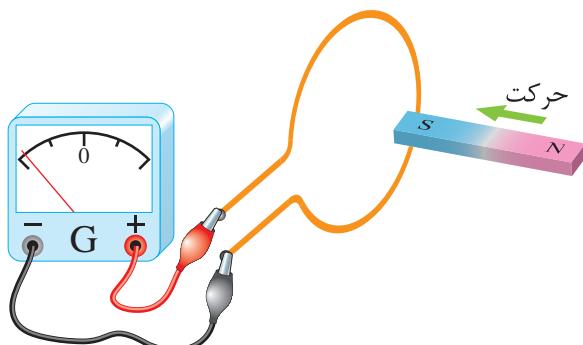


شکل ۲-۷

در این حالت نیز در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه مطابق شکل ۲-۸ حرکتی نداشته باشد، عقربه‌ی گالوانومتر منحرف نخواهد شد.

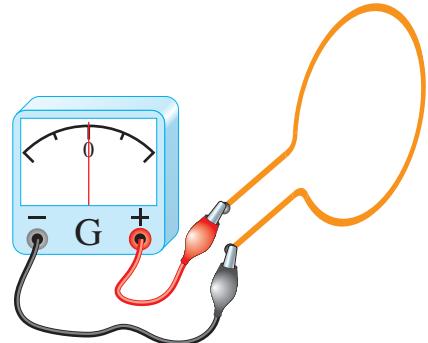


شکل ۲-۳

اگر یک آهنربای دائم از طرف قطب شمال N آن مطابق شکل ۴-۲ داخل حلقه شود، عقربه گالوانومتر منحرف می‌شود. انحراف عقربه گالوانومتر به معنای عبور جریان از گالوانومتر است.

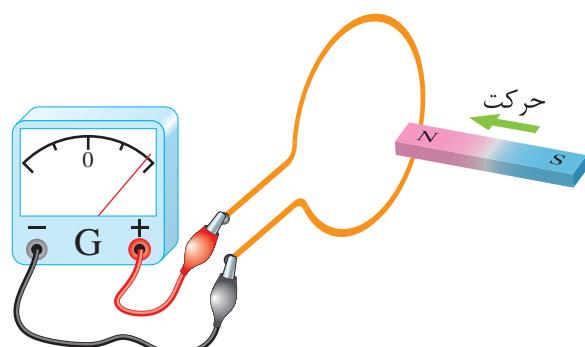

شکل ۲-۴

در صورتی که آهنربای دائم نسبت به حلقه مطابق شکل ۵-۲ حرکتی نداشته باشد، عقربه گالوانومتر منحرف نخواهد شد.

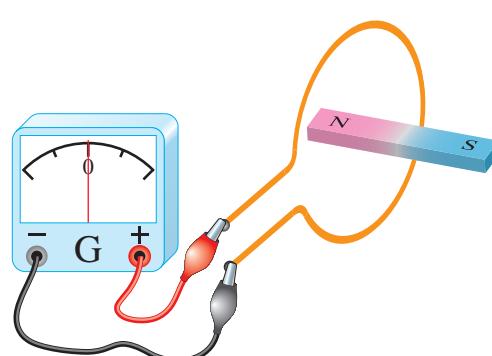

شکل ۲-۵

$$e \propto \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (2-1)$$

در این رابطه:

$\Delta\varphi$ تغییرات فوران مغناطیسی بر حسب وبر [wb]
 Δt مدت زمان وقوع تغییرات فوران مغناطیسی
 بر حسب ثانیه (s)

e نیروی محرکه القایی بر حسب ولت [V]

نیروی محرکه القایی e در عمل بسیار حائز اهمیت است. جای خوبشختری است که چراغ‌های اتاقی که در آن این کتاب را می‌خوانید با استفاده از نیروی محرکه‌ی

القایی حاصل از یک ژنراتور روشن می‌شوند.

اگر به جای استفاده از یک حلقه سیم، از سیم‌پیچی با N حلقه، آزمایش فاراده تکرار شود، در هر حلقه سیم‌پیچ نیروی محرکه القایی ایجاد می‌شود و این نیروهای محرکه با یکدیگر جمع می‌شوند تا نیروی محرکه القایی سیم‌پیچ به دست آید؛ لذا مقدار نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچ از رابطه (۲ - ۲) تعیین می‌شود.


$$e = N \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} \quad (2-2)$$

نیروی محرکه القایی e جریان القایی در سیم‌پیچ جاری می‌کند که از رابطه (۳ - ۲) به دست می‌آید:

$$i = \frac{e}{Z} \quad (2-3)$$

در این رابطه:

Z مقاومت ظاهری^۳ سیم‌پیچ بر حسب اهم [Ω] A شدت جریان القایی سیم‌پیچ بر حسب آمپر [A]

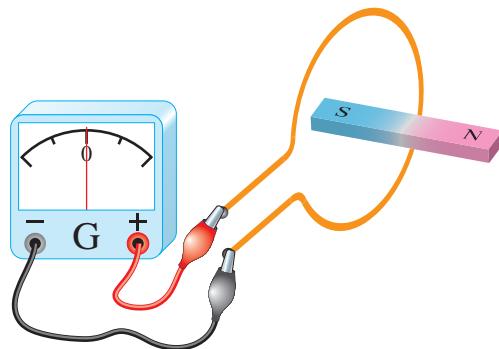


شکل ۲ - ۸

بدین ترتیب در این آزمایش پدیده‌ای مشاهده می‌شود که در اثر حرکت آهنربای دائم نسبت به حلقه به وجود آمده است.

در آزمایش ۱ جریانی که در حلقه برقرار می‌شود را «جریان القایی^۱» می‌نامند. می‌دانید عامل جاری شدن جریان در هر مدار الکتریکی نیروی محرکه (E) است. جریان القایی نیز ناشی از یک نیروی محرکه است که آن را «نیروی محرکه القایی EMF^۲» می‌نامند. نیروی محرکه القایی را به اختصار با e نشان می‌دهند.


فاراده با آزمایش‌هایی نظیر این آزمایش، توانست قانونی به دست آورد که به «قانون القای الکترومغناطیسی فاراده» مشهور شد. وی بر اساس این آزمایش‌ها متوجه شد که تغییر فوران مغناطیسی مهم‌ترین عامل ایجاد نیروی محرکه القایی است؛ لذا قانون القای الکترومغناطیس فاراده را چنین تعریف کرد: «مقدار نیروی محرکه‌ی القایی در هر مدار با آهنگ تغییر فوران متناسب است».

فاراده به کمک این قانون برای محاسبه مقدار نیروی محرکه القایی رابطه ریاضی (۱ - ۲) را ارائه کرد. این رابطه بیان ریاضی قانون القای الکترومغناطیسی فاراده است.

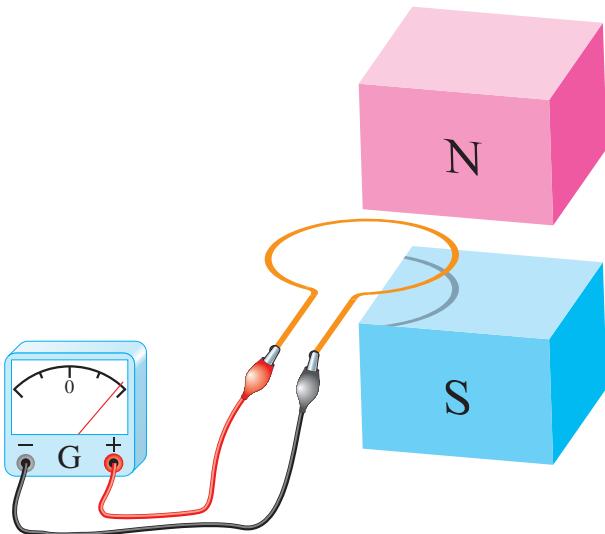

شکل ۲-۱۰

هرچه حلقه بیشتر وارد میدان مغناطیسی می‌شود فوران بیشتری سطح حلقه را می‌پوشاند. شکل ۲-۱۱.

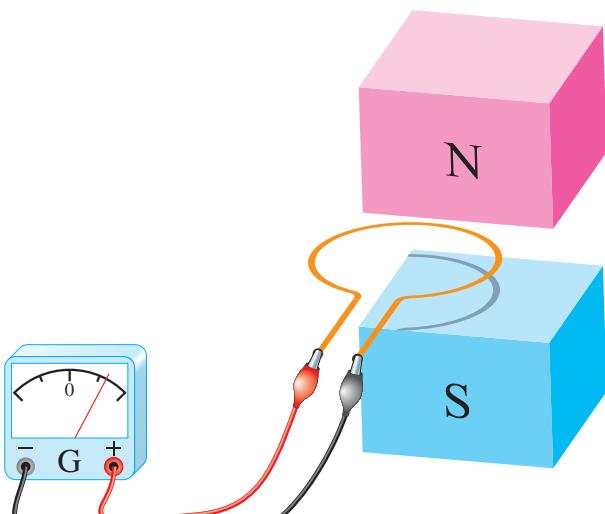


شکل ۲-۱۱

این تغییر فوران طبق قانون فاراده نیروی محرکه القایی در حلقه ایجاد می‌کند. لذا گالوانومتر منحرف می‌شود.

شکل ۲-۱۲) لحظه‌ای را نشان می‌دهد که حلقه به صورت کامل وارد میدان مغناطیسی شده است.

آزمایش ۲ - حلقه هادی مستطیل شکل متصل به یک گالوانومتر در بیرون میدان مغناطیسی B ناشی از دو قطب N و S یک آهنربای قوی در شکل (۲-۹) نشان داده شده است. حلقه در جهت نشان داده از درون میدان مغناطیسی عبور داده می‌شود.

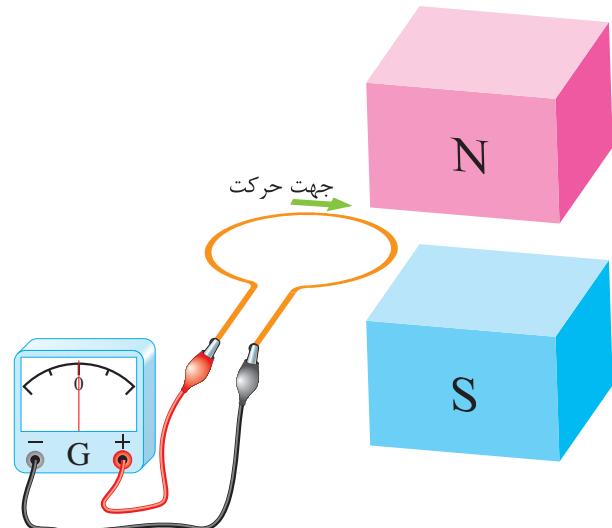

شکل ۲-۹

با حرکت حلقه در هنگام ورود به میدان مغناطیسی، فورانی که از سطح حلقه می‌گذرد افزایش می‌یابد و هنگام خروج از میدان مغناطیسی، فورانی که از سطح حلقه می‌گذرد کاهش می‌یابد و به صفر می‌رسد. این تغییر فوران طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در حلقه نیروی محرکه القا می‌کند و گالوانومتر منحرف می‌شود.


لحظه ورود حلقه به درون میدان مغناطیسی را شکل ۲-۱۰ نشان می‌دهد.

در این لحظه فوران مغناطیسی بخشی از سطح حلقه را می‌پوشاند. تصویر حلقه روی قطب S این موضوع را نشان می‌دهد.

در این لحظه فوران مغناطیسی بخشی از سطح حلقه را می‌پوشاند و دوباره تغییرات فوران در سطح حلقه ایجاد می‌شود. بنابراین در حلقه نیروی محرکه القا می‌شود و گالوانومتر را در جهت مخالف منحرف می‌کند.


در لحظه خروج حلقه از میدان مغناطیسی فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند رو به کاهش است در صورتی که در زمان ورود حلقه به میدان مغناطیسی فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند رو به افزایش بوده است. لذا گالوانومتر به هنگام خروج حلقه از میدان مغناطیسی، برخلاف جهت ورود حلقه به میدان مغناطیسی، منحرف می‌شود.

لحظه خروج حلقه از میدان مغناطیسی در شکل ۲ - ۱۴ نشان داده شده است.

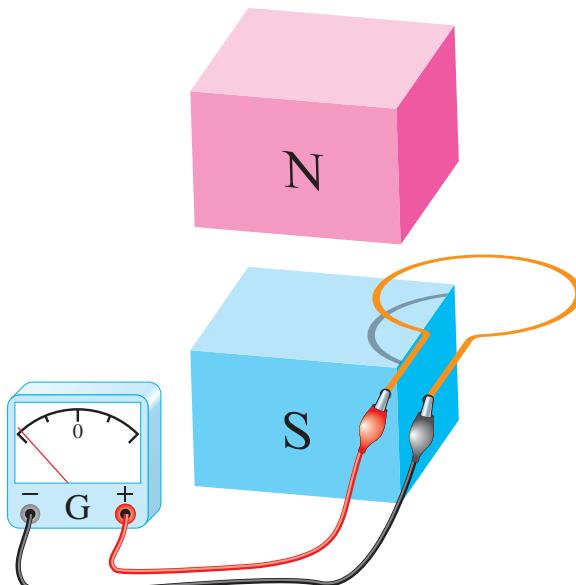


شکل ۲ - ۱۴

مشاهده می‌شود سطحی از حلقه که توسط فوران پوشانده شده است رو به کاهش است. لذا تغییرات فوران در سطح حلقه، در آن نیروی محرکه القا می‌کند و عقربه گالوانومتر را منحرف خواهد کرد.

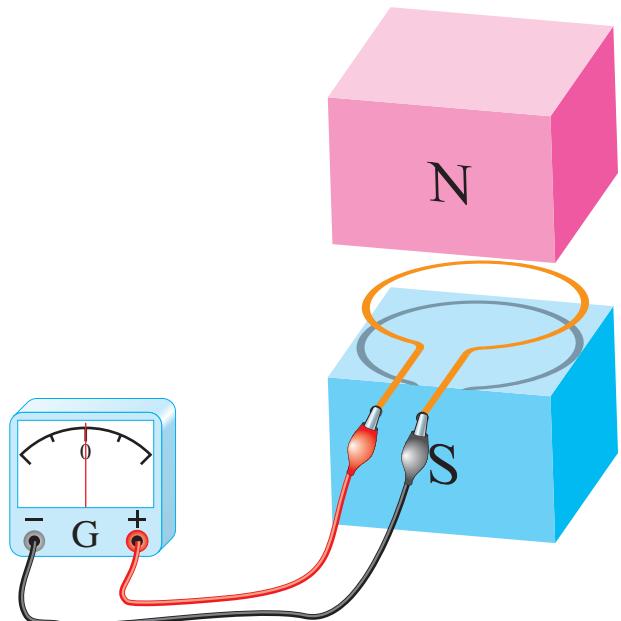


شکل ۲ - ۱۲

تصویر حلقه روی قطب S این موضوع را نشان می‌دهد. با اینکه تمام فوران مغناطیسی سطح حلقه را پوشانده است اما حرکت حلقه در این لحظه موجب تغییر فوران در سطح حلقه نخواهد شد. لذا در آن نیروی محرکه القا نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد. لحظه‌ی خروج حلقه در شکل ۲ - ۱۳ (شکل ۲ - ۱۳) نشان داده شده است.

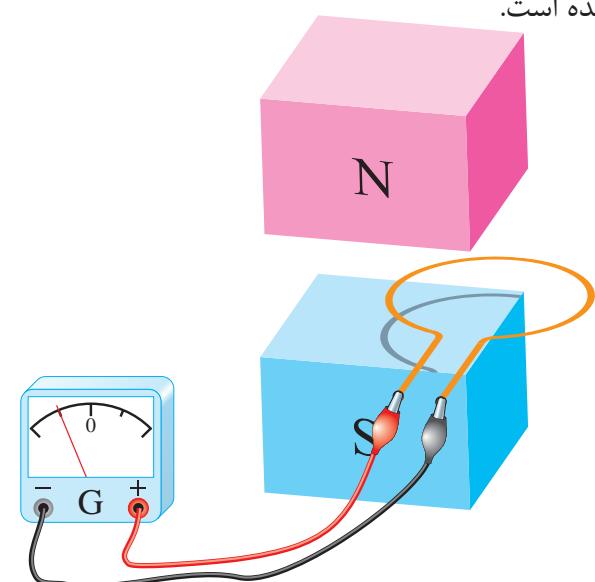

شکل ۲ - ۱۳

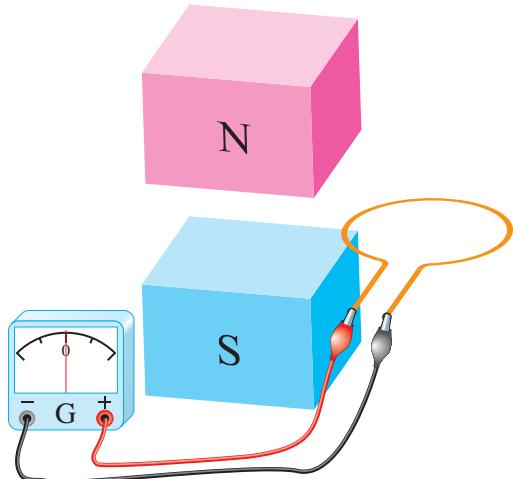

شکل ۱۵ - ۲

خروج کامل حلقه از میدان مغناطیسی در شکل (۱۵ - ۲) نشان داده شده است. در این لحظه فورانی از سطح حلقه نمی‌گذرد و تغییرات فوران آن به صفر رسیده است لذا در آن نیروی محرکه القا نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.



هاینریش لنز

هاینریش فردریش امیل لنز در سال ۱۸۰۴ میلادی به دنیا آمد. وی یک فیزیکدان روسی - آلمانی - استونیایی بود که قانون لنز را در سال ۱۸۳۳ میلادی فرمول‌بندی کرد. لنز تحصیلاتش را در سال ۱۸۲۰ میلادی در دانشگاه دوریت تکمیل کرد و سپس در دانشگاه سن پطرزبورگ روسیه مشغول به کار شد. وی در سال ۱۸۶۵ میلادی در رم ایتالیا درگذشت.

از آنجایی که جریان در مدار بسته جاری می‌شود، لذا قانون لنز در مدارهای بسته کاربرد پیدا می‌کند.

در شکل (۱۶ - ۲) مقطع یک حلقه هادی و یک آهنربا نشان داده شده است. هنگامی که قطب N آهنربا به طرف حلقه «حرکت» داده می‌شود، مطابق آزمایش ۱ فاراده، جریان القایی در حلقه جاری می‌شود. این جریان، میدان مغناطیسی در اطراف حلقه تولید خواهد نمود. طبق قانون لنز جهت جریان القایی به گونه‌ای است که با عامل به وجود آورنده‌اش مخالفت می‌کند؛ بدین معنی که میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با حرکت آهنربا به سمت حلقه مخالفت


۳ - ۲ - قانون لنز

در پدیده القای الکترومغناطیسی پلاریته نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی مشخص نشد. پلاریته نیروی محرکه القایی و جهت جریان القایی با استفاده از «اصل بقای انرژی» تعیین خواهد شد. در این مبحث اصل بقای انرژی به صورت «قانون لنز» بیان می‌شود که توسط آقای لنز در سال ۱۸۳۴ میلادی ارایه گردید. طبق این قانون:

«جریان القایی در جهتی برقرار می‌شود که با عامل به وجود آورنده خود مخالفت کند».


قانون لنز در مورد جریان‌های القایی به کار می‌رود.

به وجود آور نده اش که همان «حرکت رو به عقب» آهن ربا است مخالفت خواهد کرد. یعنی میدان حلقه، قطب S خود را در مقابل قطب N آهن ربا قرار می دهد تا با ایجاد نیروی جاذبه مانع حرکت آهن ربا شود.

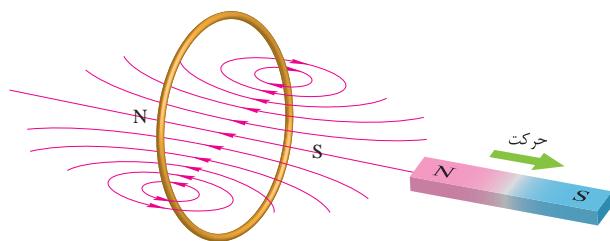

شکل ۲ - ۱۸

با مشخص شدن محل قطب های N و S اطراف حلقه، جهت میدان مغناطیسی آن تعیین می شود. اکنون بنا به قانون شست بخش (۵ - ۱) مطابق شکل (۲ - ۱۹) جهت جریان القایی حلقه تعیین می شود.

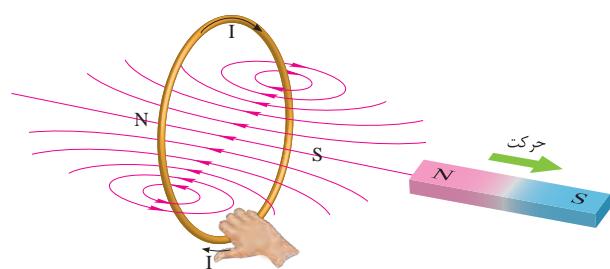


شکل ۲ - ۱۹

با توجه به شکل های (۱۷ - ۲) و (۱۹ - ۲) مشاهده می شود جهت میدان مغناطیسی حلقه ناشی از جریان القایی همواره به گونه ای است که با «حرکت» آهن ربا مخالفت می کند.


«حرکت» آهن ربا به سمت حلقه یا دور شدن از حلقه همیشه تحت تاثیر نیروی مقاوم میدان مغناطیسی حلقه قرار می گیرد. از این رو لازم است نیرویی که صرف حرکت آهن ربا می گردد کار انجام دهد.

خواهد کرد. یعنی قطب N میدان حلقه مقابل قطب N آهن ربا قرار می گیرد تا با ایجاد نیروی دافعه مانع حرکت آهن ربا به سمت حلقه شود.

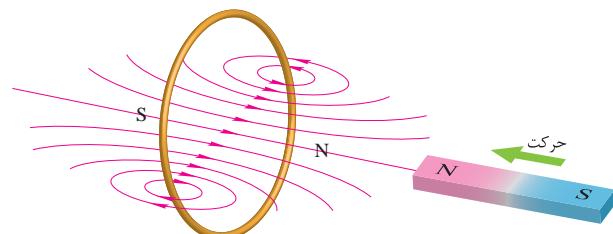

شکل ۲ - ۱۶

با مشخص شدن محل قطب های N و S اطراف حلقه جهت میدان مغناطیسی آن تعیین می شود. اکنون بنا به قانون شست بخش (۵ - ۱) مطابق شکل (۲ - ۱۷) جهت جریان القایی تعیین می شود.

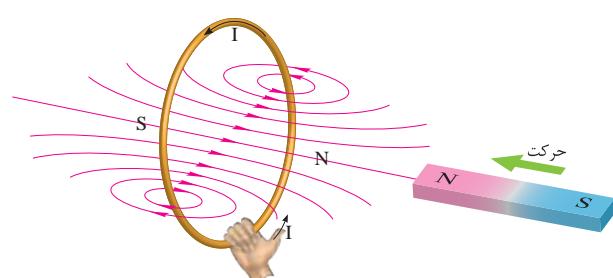

شکل ۲ - ۱۷

وقتی آهن ربا به طرف حلقه «حرکت» می کند، جریان القایی ظاهر می شود. به بیان قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، این «حرکت دادن» همان «تغییر فوران» است که جریان القایی را تولید می کند و طبق قانون لنز میدان مغناطیسی ناشی از جریان القایی با این «حرکت دادن» مخالفت خواهد کرد.


اگر آهن ربا مطابق شکل (۱۸ - ۲) به عقب حرکت داده شود، مطابق آزمایش ۱ فاراده نیز در این حالت جریان القایی در حلقه جاری می شود و طبق قانون لنز، میدان مغناطیسی ناشی از این جریان القایی نیز با عامل

فعالیت ۱ - ۲

به نظر شما کار انجام شده برای حرکت آهن ربا به چه انرژی تبدیل می‌شود؟


جهت میدان مغناطیسی جریان القایی به گونه‌ای است که همواره با عامل به وجود آورنده‌اش، «حرکت آهن‌رba» مخالفت می‌کند. این مخالفت در رابطه قانون القای الکترومغناطیسی فاراده با یک علامت منفی بهصورت رابطه (۴ - ۲) نشان داده می‌شود.

$$e = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} \quad (۴ - ۲)$$

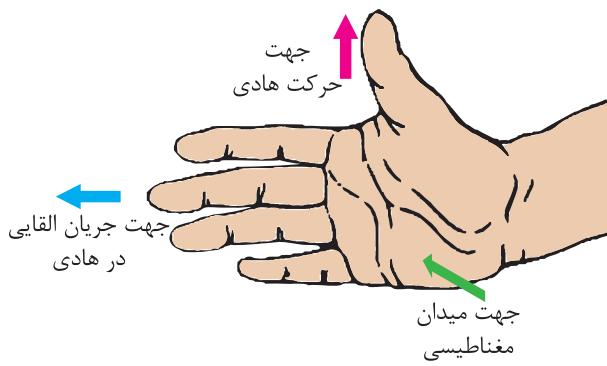


شکل ۲۰ - ۲ قانون دست راست

جهت جریان القایی یک هادی متحرک در میدان مغناطیسی توسط قانون دست راست در شکل‌های (۲ - ۲۱) و (۲ - ۲۲) تعیین شده است.

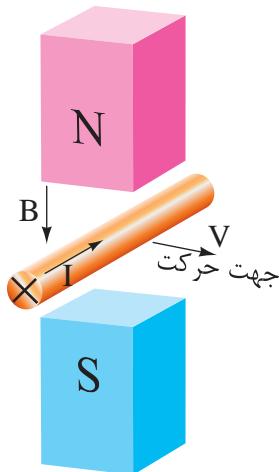

شکل ۲ - ۲۱

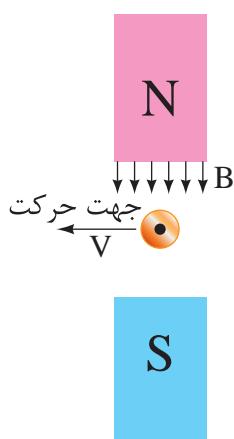

شکل ۲ - ۲۲


علامت منفی بیانگر همان قانون لنز است که در محاسبات دخالت داده نمی‌شود. لذا e به عنوان «نیروی ضد محرکه القایی^۱» معروفی می‌شود تا مخالفت آن بر اساس قانون لنز در نام آن گنجانیده شده باشد. نیروی ضد محرکه القایی را به اختصار $Cemf$ نشان می‌دهند.

۴ - ۲ - قانون دست راست

تعیین جهت جریان القایی با قانون بقای انرژی که بهصورت قانون لنز در بخش ۳ - ۲ مطرح شد در برخی مواقع دشوار است. روش ساده‌تر برای تعیین جهت جریان القایی «قانون دست راست^۲» است که آن را نیز می‌توان به کار برد. طبق این قانون اگر دست راست را مطابق شکل (۲ - ۲۰) طوری نگهداریم که فوران مغناطیسی از قطب N به کف دست وارد شود و شست جهت حرکت هادی را نشان دهد، انگشتان جهت جریان القایی هادی را نشان خواهند داد.

فعالیت ۲ - ۲

۱ - جهت جریان القایی هادی شکل‌های (۲ - ۲۳) و (۲ - ۲۴) را با استفاده از قانون دست راست تعیین کنید.

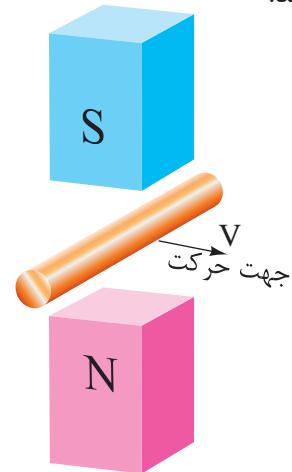

شکل ۲ - ۲۳

- ۱ - ماشین‌های الکتریکی رابطی بین سیستم‌های الکتریکی و مکانیکی محسوب می‌شوند.


صحیح غلط

- ۲ - قانون لنز در مورد جریان‌های القایی به کار می‌رود.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

- ۱ - ماشین الکتریکی را تعریف کنید.
۲ - ماشین‌های الکتریکی را چگونه طبقه‌بندی می‌کنند؟ توضیح دهید.
۳ - با توجه به شکل زیر جهت جریان القایی در حلقه را مشخص کنید.

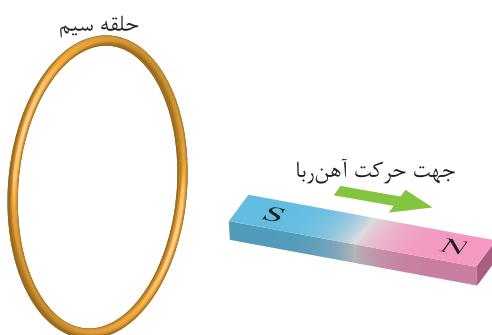

شکل ۲ - ۲۴

۲ - از جواب‌های بدهدست آمده در شکل‌های (۲ - ۲۱) الی (۲ - ۲۴) چه نتیجه‌ای بدهست می‌آید؟

پرسش ۱ - ۲


پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی و بالعکس

به منظور آشنایی با ژنراتورها، ابتدا به توضیح ژنراتور ساده پرداخته می‌شود. این ژنراتور ساختمانی بسیار ساده دارد. مقدار ولتاژ و جریان القایی در آن بسیار کم است و کاربرد عملی ندارد، اما برای آشنایی با طرز کار ژنراتورهای واقعی، مطالعه آن بسیار مفید است.

۱ - ۵ - ۲ - ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم

ژنراتور ساده جریان مستقیم در شکل (۲۶ - ۲) نشان داده شده است.

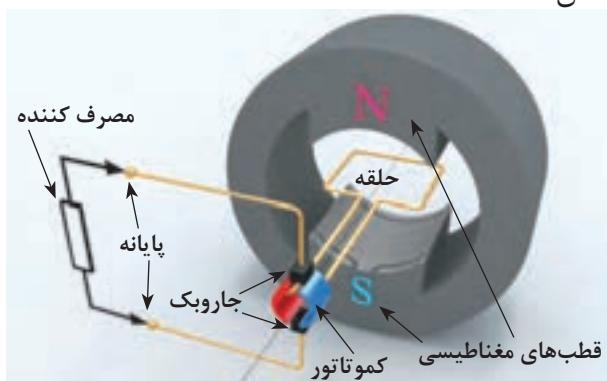

شکل ۲۶ - ۲ ژنراتور ساده جریان مستقیم با آهنربای دائم ساختمان آن متشکل از چهار قسمت می‌باشد که عبارتند از:

۱ - حلقه هادی

۲ - کموتاتور^۱

۳ - جاروبک^۲


۴ - قطب های مغناطیسی^۳

حلقه هادی حول محورش، در میان میدان مغناطیسی قوی دو قطب N و S یک آهنربا، آزادانه می‌تواند گردش کند. سرهای حلقه هادی به دو نیم استوانه مسی لحیم شده است. این دو نیم استوانه مسی با عایقی از جنس میکا از یکدیگر جدا شده‌اند. به هر یک از این نیم استوانه مسی «تیغه»^۴ می‌گویند. مجموعه تیغه‌ها و عایق میان آن‌ها را «کموتاتور» نامیده‌اند.

۴ - برگشت پذیری فرآیند تبدیل انرژی در ماشین‌های الکتریکی یعنی چه؟

۵ - قانون لنز را تعریف کنید.

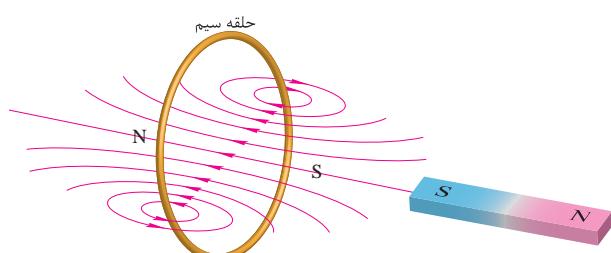۶ - با توجه به شکل زیر جهت حرکت آهنربا را مشخص کنید.



۷ - قانون دست راست را توضیح دهید و کاربرد آن را بنویسید.


۵ - ۲ - ژنراتورهای جریان مستقیم

ژنراتورهای جریان مستقیم^۱، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند. پلاریته ولتاژ در پایانه‌های آنها ثابت است لذا جهت جریان در مصرف‌کننده عوض نمی‌شود (شکل ۲۵ - ۲).




شکل ۲۵ - ۲ ژنراتور جریان مستقیم

اگر سطح قطب‌ها تخت باشد چگالی فوران مغناطیسی B در هر نقطه از میدان مغناطیسی ثابت نیست و فاصله میان خطوط نیروی مغناطیسی برابر نمی‌باشد. میدان مغناطیسی با این خصوصیت را میدان مغناطیسی «غیریکنواخت» یا «ناهمگن» می‌نامند (شکل ۲-۲۸).

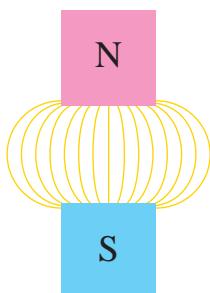

شکل ۲-۲۸ میدان مغناطیسی غیریکنواخت

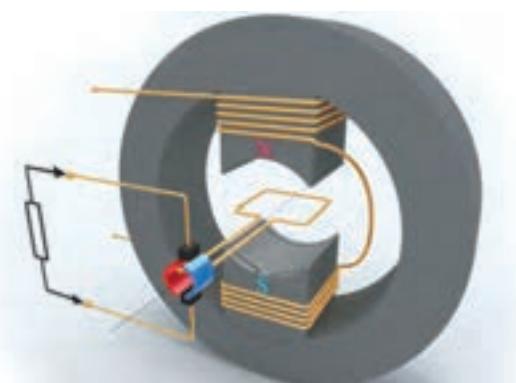برای تولید میدان مغناطیسی می‌توان به جای استفاده از آهنربای دائم، سیم‌پیچی بر روی قطب‌ها پیچید تا با عبور جریان از آن، میدان مغناطیسی ایجاد شود. این سیم‌پیچی را «سیم‌پیچی میدان^۱» یا «سیم‌پیچی تحریک^۲» می‌نامند (شکل ۲-۲۹).



شکل ۲-۲۹ ژنراتور ساده جریان مستقیم با سیم‌پیچی تحریک میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام «میدان طولی^۳» نام دارد. راستای این میدان را با «محور مستقیم^۴» نشان می‌دهند و آن را «محور d » می‌نامند. راستای عمود بر محور مستقیم را با «محور متعامد^۵»

در این ژنراتور از دو جاروبک استفاده شده است. جاروبک‌ها بر روی کموتاتور قرار می‌گیرند. با گردش حلقه، کموتاتور متصل به آن در حال چرخش است و جاروبک‌ها با سایش به تیغه‌های کموتاتور، ارتباط الکتریکی حلقه هادی با مدار خارجی را برقرار می‌سازند و جریان القایی در آن را به مصرف‌کننده می‌رسانند.


جنس جاروبک‌ها معمولاً از گرافیت یا گرافیت فلزی است تا:

- مقاومت الکتریکی آنها تا حد امکان کم باشد. لذا در اثر عبور جریان، تلفات حرارتی در جاروبک‌ها به حداقل می‌رسد.

● ضریب اصطکاک آنها کم است تا علاوه بر کاهش تلفات مکانیکی، باعث فرسایش سریع کموتاتور نشوند.

حلقه هادی از جنس مس انتخاب می‌شود. با گردش حلقه درون میدان مغناطیسی قطب‌ها، در آن نیروی محرکه القا می‌شود تا ولتاژ و جریان مورد نیاز مصرف‌کننده تأمین شود.

نقش قطب‌ها ایجاد میدان مغناطیسی است که می‌توان توسط آهنربای دائم به وجود آید. سطح قطب‌ها دارای انحصار می‌باشد. این انحصار باعث می‌شود چگالی فوران مغناطیسی B در هر نقطه از میدان مغناطیسی ثابت شود. میدان مغناطیسی با این خصوصیت را میدان مغناطیسی «یکنواخت» یا «همگن» می‌نامند (شکل ۲-۲۷).

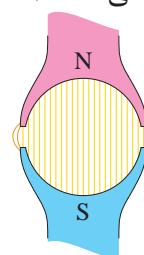

شکل ۲-۲۷ میدان مغناطیسی یکنواخت

۳ - میدان مغناطیسی غیر یکنواخت را تعریف کنید.

۴ - میدان مغناطیسی یکنواخت و غیریکنواخت را ترسیم کنید.


۵ - مفاهیم زیر را تعریف کنید؟

- ب) محور مستقیم
الف) میدان طولی
پ) محور متعامد
ت) صفحه خنثی

۲ - ۵ - طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم

اساس کار ژنراتورهای الکتریکی، بر مبنای قانون القای الکترومغناطیسی فاراده است. برای آشنایی با طرز کار ژنراتورها ابتدا به طرز کار ژنراتور ساده جریان متناوب پرداخته می‌شود.


با جایگزینی دو عدد «رینگ^۱» به جای کموتاتور، ژنراتور ساده جریان مستقیم شکل (۲۶ - ۲) به ژنراتور ساده جریان متناوب تبدیل می‌شود (شکل ۳۱ - ۲).

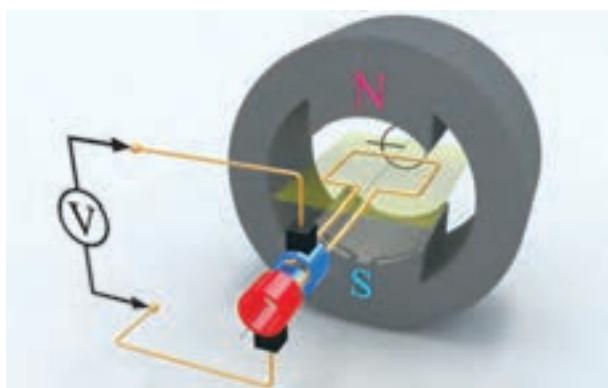

شکل ۳۱ - ۲ - ژنراتور ساده جریان متناوب

در ژنراتور شکل (۳۱ - ۲) با گردش حلقه، رینگ‌ها نیز به همراه آن می‌گردند و با ایجاد تغییر فوران نسبت به زمان طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، در حلقه نیروی محرکه القا می‌شود.

نشان می‌دهند و آن را «محور \mathbb{q} » می‌نامند. مماس بر محور متعامد عمود بر محور مستقیم صفحه‌ای فرضی در نظر می‌گیرند که «صفحه خنثی» نام دارد (شکل ۳۰ - ۲).

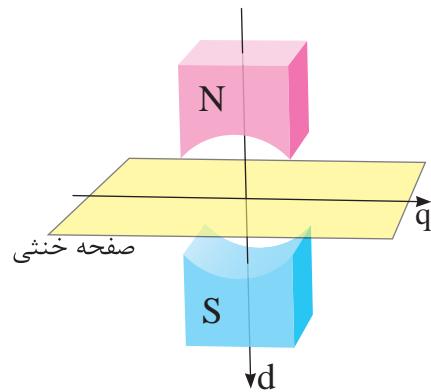

شکل ۳۰ - ۲ محورهای d و q

پرسش ۲

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - ژنراتورهای جریان مستقیم انرژی را به انرژی تبدیل می‌کنند.
۲ - مجموعه و کموتاتور نامیده می‌شود.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - نقش قطب‌ها ایجاد میدان مغناطیسی است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی



- ۱ - اجزای ساختمانی ژنراتور ساده جریان مستقیم را نام ببرید.
۲ - جنس جاروبک از چه موادی است و باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟

در این لحظه فوران، در سطح حلقه تغییرات ندارد. لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در حلقه نیروی محرکه القای نمی‌شود و گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.

برای نشان دادن مقدار نیروی محرکه القایی در هر لحظه از دستگاه مختصات استفاده شده است که در آن محور افقی α نامیده شده است. این محور بر اساس زاویه بین صفحه حلقه با صفحه خنثی مدرج می‌شود. محور عمودی e نامیده شده است و بر اساس مقدار نیروی محرکه القایی بر حسب ولت مدرج می‌شود.

برای آشنایی با چگونگی القای نیروی محرکه، حلقه حول محورش در جهت حرکت عقربه ساعت دوران داده می‌شود و در چند لحظه، وضعیت آن بررسی خواهد شد و با اتصال گالوانومتر به پایانه‌های ژنراتور، نیروی محرکه القایی در هر لحظه اندازه‌گیری می‌شود.



در اولین گام زمانی را که حلقه، در صفحه خنثی قرار دارد انتخاب شده است (شکل ۲-۳۲). در این شکل مشاهده می‌شود فوران قطب‌ها تمام سطح حلقه را می‌پوشاند. اندازه تصویر فرضی حلقه که بر روی سطح قطب S تشکیل شده است این موضوع را تأیید می‌کند.

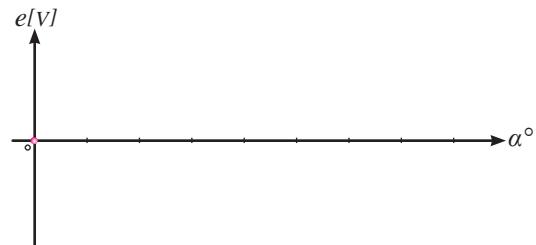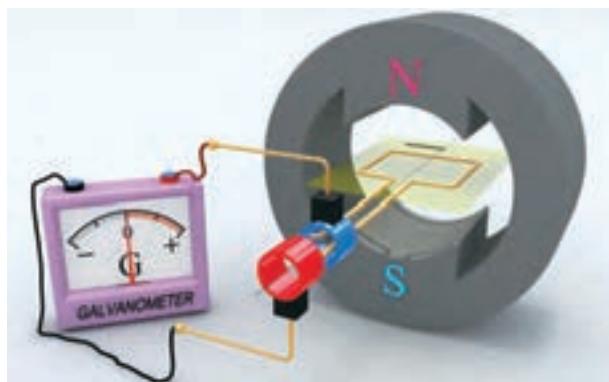

شکل ۲-۳۲

در طی دوران حلقه زاویه α افزایش می‌یابد و فورانی که سطح حلقه را می‌پوشاند متناسب با $\sin \alpha$ تغییر خواهد کرد؛ لذا شکل نیروی محرکه القایی، سینوسی خواهد بود و مقدار آن نیز متناسب با $\sin \alpha$ است. از آنجایی که در فاصله $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ «تغییرات فوران نسبت به زمان» برای سطح حلقه زیاد شده است مقدار نیروی محرکه القایی در حلقه نیز افزایش می‌یابد. شکل موج ولتاژ القایی در این فاصله روی محور مختصات نشان داده شده است.


با شروع دوران حلقه، سطح حلقه نسبت به صفحه خنثی زاویه پیدا می‌کند و فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود کاهش می‌یابد. لحظه‌ای که $\alpha = 45^\circ$ است در شکل ۲-۳۳ نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می‌شود فوران کمتری سطح حلقه را می‌پوشاند. تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین در فاصله $0^\circ < \alpha < 45^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیس فاراده در حلقه نیروی محرکه القای می‌شود.

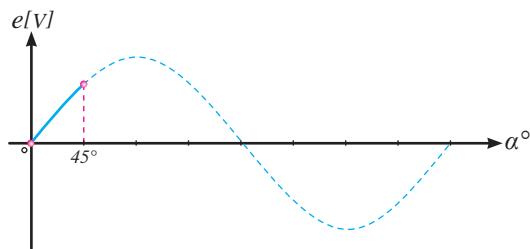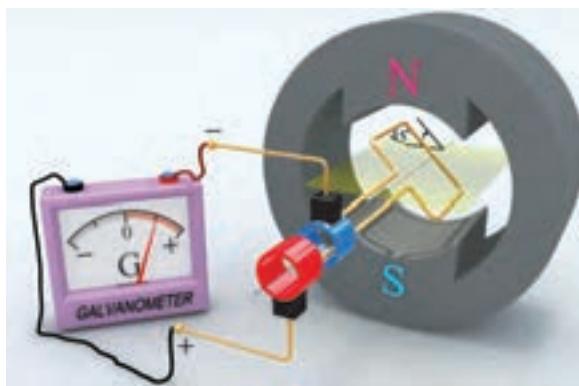

شکل ۲-۳۳


از زمانی که حلقه صفحه خنثی را در شکل ۲-۳۲ ترک کرد، تغییرات فوران در سطح حلقه رو به افزایش بوده است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی نیز زیاد شده است. تا در $\alpha = 90^\circ$ لحظه‌ای که سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود، بیشترین تغییرات فوران نسبت به زمان در سطح حلقه ایجاد می‌شود. لذا در این لحظه حداکثر نیروی محرکه در حلقه القایی می‌شود.

در ادامه دوران حلقه در فاصله $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود همچنان رو به کاهش است تا این که در $\alpha = 90^\circ$ به صفر می‌رسد (شکل ۲-۳۴). این موضوع را عدم تشکیل تصویر حلقه روی سطح قطب S نیز تایید می‌کند. بنابراین در فاصله $90^\circ < \alpha < 135^\circ$ همانند فاصله $45^\circ < \alpha < 90^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیس فاراده، نیروی محرکه القایی در حلقه ایجاد می‌شود.

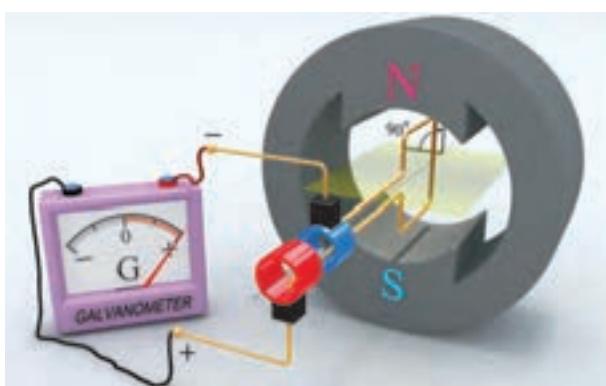


شکل ۲-۳۴

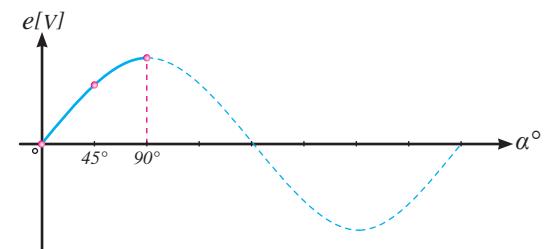می‌شود در فاصله $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ فورانی که توسط سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج افزایش می‌یابد و در $\alpha = 180^\circ$ به بیشترین مقدار خود می‌رسد. این موضوع را بزرگ شدن تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S تایید می‌کند. بنابراین در فاصله $180^\circ < \alpha < 180^\circ$ فوران نسبت به زمان در حلقه همانند فاصله $90^\circ < \alpha < 90^\circ$ فوران دارد.





با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که صفحه حلقه مجدداً با صفحه خنثی مماس می‌شود. در این فاصله زاویه α از 90° به 180° می‌رسد. وضعیت حلقه در $135^\circ < \alpha < 180^\circ$ و $\alpha = 180^\circ$ در شکل‌های ۲-۳۵ و ۲-۳۶ نشان داده شده است. با مقایسه شکل‌های ۲-۳۴، ۲-۳۵ و ۲-۳۶ مشاهده

تغییر کرده است و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

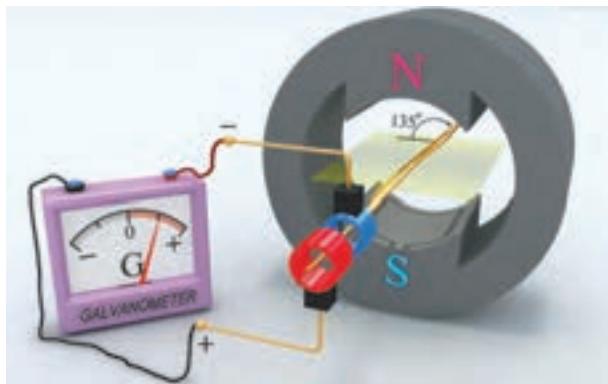

شکل ۲-۳۵


تا در $\alpha = 180^\circ$ هنگامی که سطح حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد تغییرات فوران نسبت به زمان صفر می‌شود. لذا نیروی محرکه در حلقه القا نمی‌شود.

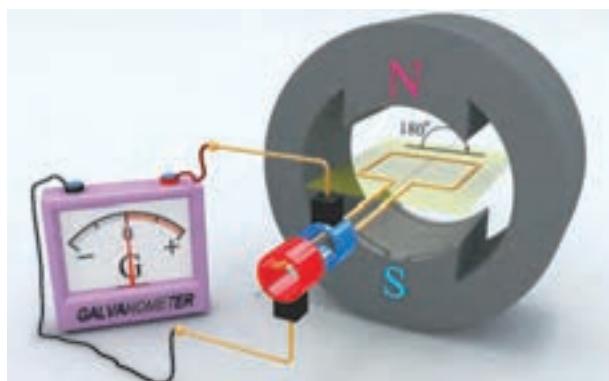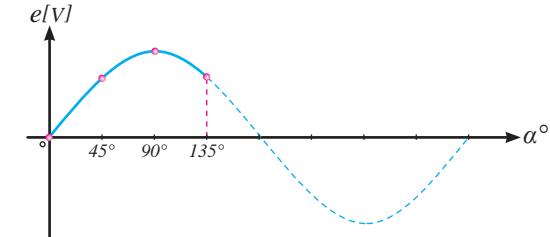

شکل ۲-۳۶



کاهش می‌یابد و از بیشترین مقدار در $\alpha = 180^\circ$ به کمترین مقدار در $\alpha = 270^\circ$ می‌رسد و در این زاویه صفر می‌شود. کوچک شدن تصویر فرضی سطح حلقه روی قطب S این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین در این فاصله «فوران نسبت به زمان» در حلقه تغییر کرده است؛ لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

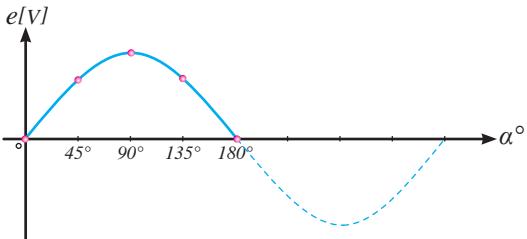در فاصله $\alpha \in [90^\circ, 180^\circ]$ «تغییرات فوران نسبت به زمان» برای سطح حلقه رو به کاهش بوده است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القای نیز کم می‌شود



با ادامه دوران حلقه، زاویه بین سطح حلقه و صفحه خنثی زیاد می‌شود. وضعیت حلقه در $\alpha = 225^\circ$ در شکل (۲-۳۷) و در $\alpha = 270^\circ$ در شکل (۲-۳۸) نشان داده شده است.


با مقایسه شکل‌های (۲-۳۶)، (۲-۳۷) و (۲-۳۸) مشاهده می‌شود در فاصله $\alpha \in [225^\circ, 270^\circ]$ فورانی که در سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج

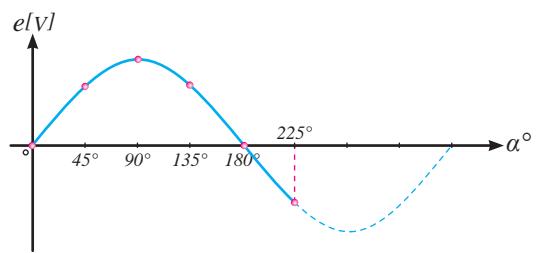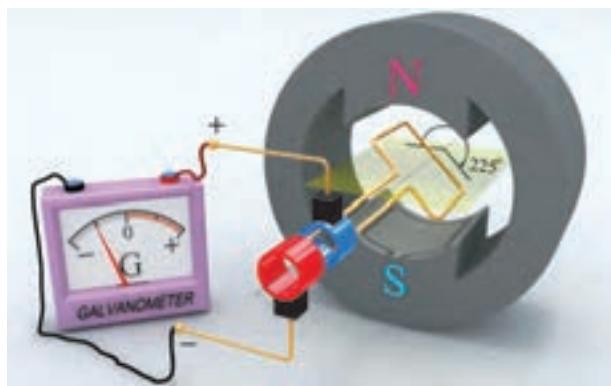

شکل ۲-۳۷

جاروبک‌ها باعث تغییر جهت جریان القایی در ولتمتر می‌شود و جهت حرکت عقربه ولتمتر عکس حالت قبل می‌شود. بنابراین شکل موج در زیر محور α جایی که E منفی است رسم می‌شود.


بیشترین «تغییرات فوران نسبت به زمان» در $\alpha = 270^\circ$ مانند $\alpha = 90^\circ$ در سطح حلقه ایجاد می‌شود؛ لذا در این لحظه نیز حداکثر نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود (شکل ۲-۳۸).

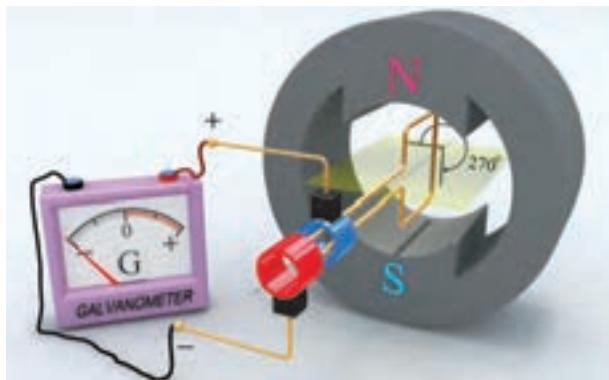

شکل ۲-۳۸

با مقایسه شکل‌های (۲-۳۸)، (۲-۳۹) و (۲-۴۰) مشاهده می‌شود در فاصله $\alpha = 360^\circ$ فورانی که توسط سطح حلقه محصور می‌شود به تدریج افزایش می‌یابد و در $\alpha = 360^\circ$ به بیشترین مقدار خود می‌رسد. این موضوع را بزرگ شدن تصویر فرضی سطح

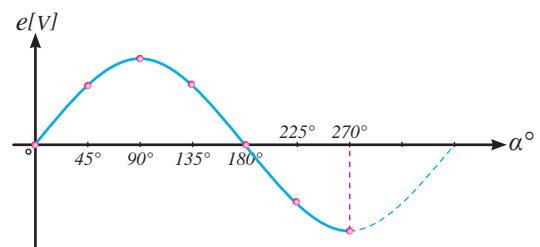«تغییرات فوران نسبت به زمان» در فاصله $\alpha = 180^\circ$ در سطح حلقه افزایش یافته است. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی زیاد می‌شود. اما در این فاصله نسبت به فاصله $\alpha = 90^\circ$ به علت گردش حلقه فوران قطب N از سمت دیگر سطح حلقه وارد حلقه می‌شود. لذا پلاریته نیروی محرکه القایی در حلقه معکوس می‌شود و پلاریته ولتاژ القایی در زیر جاروبک‌ها نیز عوض می‌شود. تعویض پلاریته ولتاژ القایی در



با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که صفحه حلقه مجدداً با صفحه خنثی مماس می‌شود. در این فاصله زاویه α از 270° به 360° می‌رسد. وضعیت حلقه در $\alpha = 315^\circ$ در شکل (۲-۳۹) و در $\alpha = 360^\circ$ در شکل (۲-۴۰) نشان داده شده است.

لذا طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه، در حلقه القا می‌شود.





شکل ۲-۳۹

می‌شود و شکل موج در قسمت منفی دستگاه مختصات e و α رسم می‌شود.

هنگامی که سطح حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد تغییرات فوران نسبت به زمان صفر می‌شود؛ لذا نیروی محرکه القایی در حلقه صفر می‌شود.

حلقه روی قطب S تأیید می‌کند. بنابراین در این فاصله «فوران نسبت به زمان» در حلقه تغییر کرده است؛

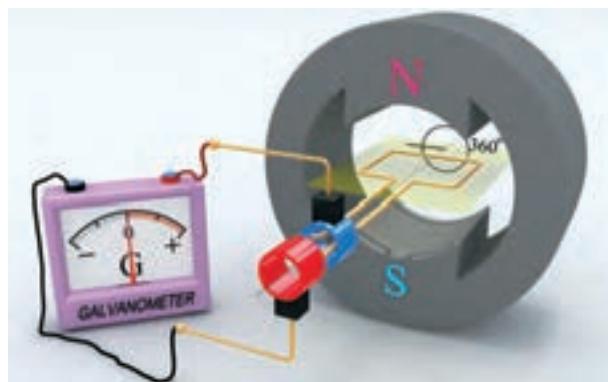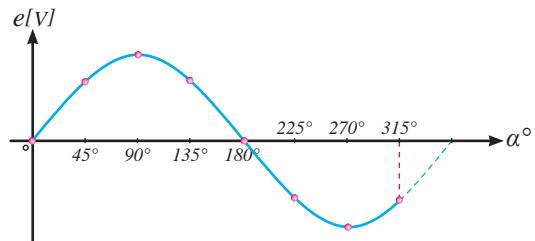


شکل ۲-۴۰

در شکل‌های (۲ - ۳۲) الی (۲ - ۴۰) ارائه شد می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:


- با گردش حلقه «تغییرات فوران نسبت به زمان» در سطح حلقه ایجاد می‌شود و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

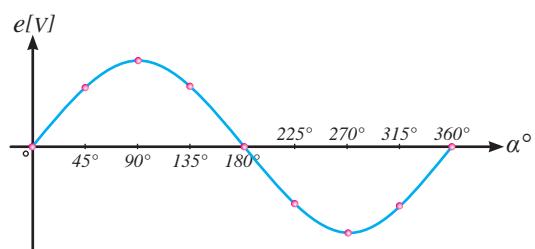«تغییرات فوران نسبت به زمان» در فاصله $270^\circ < \alpha < 360^\circ$ در سطح حلقه کاهش می‌یابد. بنابراین مقدار نیروی محرکه القایی کم می‌شود. در این فاصله نیز نسبت به فاصله $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ به علت گردش حلقه فوران قطب N از سمت دیگر سطح حلقه وارد حلقه می‌شود. لذا پلاریته ولتاژ القایی در حلقه معکوس



موقعیت حلقه در شکل (۲ - ۴۰) همان موقعیت حلقه در شکل (۲ - ۳۲) می‌باشد که با یک دور گردش کامل، حلقه به موقعیت اول خود رسیده است. بدیهی است در صورت ادامه حرکت حلقه مجدداً پدیده القا در حلقه صورت می‌گیرد و موج سینوسی تکرار خواهد شد. با توجه به توضیحاتی که برای یک دور گردش حلقه

با دوران حلقه حول محورش، کمotaتور نیز به همراه آن می‌گردد و مانند ژنراتور ساده جریان متناوب در سطح حلقه «تغییر فوران نسبت به زمان» ایجاد می‌شود و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه در حلقه القا می‌شود.

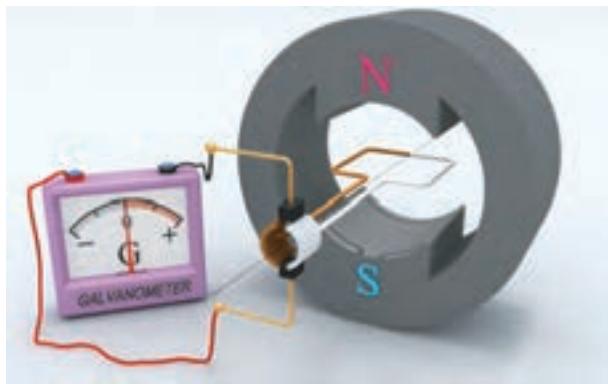

شکل ۲ - ۴۱

برای آشنایی با طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم، حلقه حول محورش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت دوران داده شده است و در چند لحظه، جهت جریان القایی در حلقه و همچنین جاروبکها بررسی می‌شود. با شروع دوران، حلقه شکل (۲ - ۴۱) از صفحه خنثی خارج می‌شود و تغییر فوران نسبت به زمان در حلقه ایجاد خواهد شد و طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده در آن نیروی محرکه القا می‌شود.

لحظه‌ای را که بازوی قهوه‌ای حلقه در مقابل قطب N و بازوی سفید حلقه در مقابل قطب S قرار دارد در شکل (۲ - ۴۲) نشان داده شده است. با به کار بردن قانون دست راست جهت جریان القایی این دو بازو تعیین می‌شود. لذا برای بازوی قهوه‌ای کف دست راست در مقابل قطب N قرار می‌گیرد تا میدان قطب N به آن وارد شود و شست در جهت حرکت این بازو قرار داده می‌شود، بنابراین انگشتان جهت جریان القایی در

- تغییرات فوران در سطح حلقه متناسب با $\sin\alpha$ است، لذا شکل موج نیروی محرکه القایی، سینوسی است.

- هر بار که سطح حلقه وارد صفحه خنثی می‌شود نیروی محرکه القایی آن صفر می‌شود.

- هرگاه سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود حداقل نیروی محرکه در حلقه، القا می‌شود.


- با عبور حلقه از صفحه خنثی پلاریته نیروی محرکه القایی در حلقه عوض می‌شود.

- در هر دور گردش حلقه پلاریته ولتاژ القایی جاروبک‌ها یک بار عوض می‌شود و جهت جریان القایی تغییر می‌کند.

پس از آشنایی با طرز کار ژنراتور ساده جریان متناوب اکنون با جایگزینی کمotaتور به جای رینگ‌ها به طرز کار ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌پردازیم. کمotaتور باعث می‌شود پلاریته ولتاژ القایی در زیر هر جاروبک ثابت بماند و همیشه یکی از جاروبک‌ها دارای پلاریته مثبت و دیگری دارای پلاریته منفی باشد. تا جهت جریان القایی در مصرف کننده یکسو باشد. در واقع جریان متناوب القایی داخل ژنراتور، توسط کمotaتور برای مصرف کننده یکسو می‌شود.


یک ژنراتور ساده جریان مستقیم متصل به یک گالوانومتر در شکل (۲ - ۴۱) نشان داده شده است. گالوانومتر ضمن این‌که مقدار ولتاژ القایی و جهت جریان القایی را نشان می‌دهد، نقش مصرف کننده را نیز ایفا می‌کند.

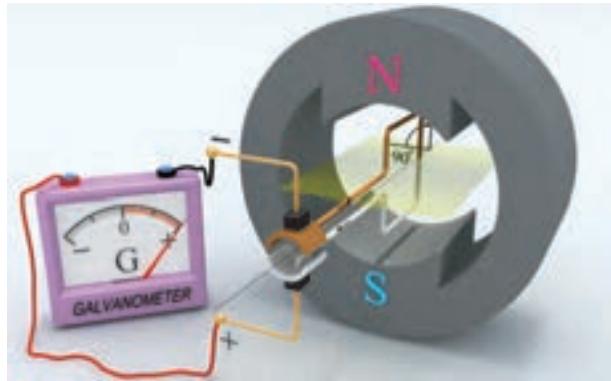جاروبک بالا به تیغه قهوهای کمotaتور منتقل می‌شود و به بازوی قهوهای حلقه می‌رسد. جاروبک پایین که جریان القایی از آن خارج می‌شود دارای پلاریته مثبت و جاروبک بالا که جریان القایی به آن وارد می‌شود دارای پلاریته منفی می‌شود.



۲-۴۲

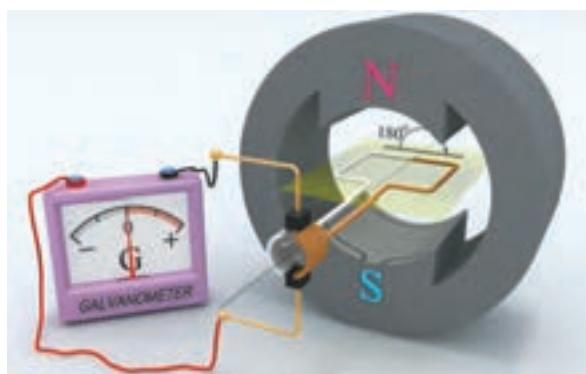
در حلقه به صفر می‌رسد و در آن نیروی محرکه القایی شود. بنابراین در حلقه جریان القایی جاری نمی‌شود. گالوانومتر صفر را نشان می‌دهد.




۲-۴۳

القایی در این بازو را نشان می‌دهند. همین کار برای بازوی سفید تکرار می‌شود تا جهت جریان القایی آن تعیین شود. مشاهده می‌شود هم‌چنان جهت جریان القایی بازوی سفید برخلاف بازوی قهوهای است. در این وضعیت جریان بازوی قهوهای توسط تیغه قهوهای کمotaتور به جاروبک پایین منتقل شده و پس از عبور از گالوانومتر، باعث انحراف عقربه آن می‌شود، سپس از طریق جاروبک بالا به تیغه سفید کمotaتور منتقل

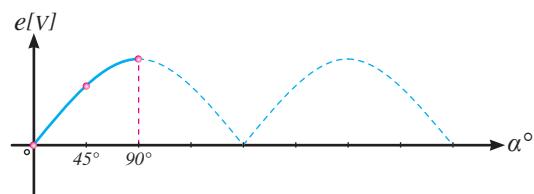این بازو را نشان می‌دهند. همین کار برای بازوی سفید تکرار می‌شود تا جهت جریان القایی آن تعیین شود. مشاهده می‌شود جریان بازوی سفید توسط تیغه سفید کمotaتور به جاروبک پایین منتقل می‌شود و پس از عبور از گالوانومتر، عقربه آن منحرف می‌شود، و از طریق




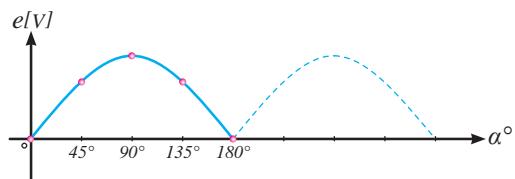در ادامه دوران حلقه، زمانی فرا می‌رسد که سطح حلقه دوباره در صفحه‌ی خنثی قرار می‌گیرد. شکل (۲-۴۳). در این لحظه تغییرات فوران نسبت زمان




با ادامه دوران حلقه زمانی فرا می‌رسد که بازوی سفید حلقه در مقابل قطب N و بازوی قهوهای حلقه در مقابل قطب S قرار می‌گیرد. شکل (۲-۴۴) با به کار بردن قانون دست راست، جهت جریان القایی این دو بازو تعیین می‌شود. بدین منظور برای بازوی قهوهای کف دست راست در مقابل قطب N قرار می‌گیرد تا میدان قطب N به آن وارد شود و شست در جهت حرکت این بازو قرار داده می‌شود. بنابراین انگشتان جهت جریان

جهت جریان در گالوانومتر باعث شد تا عقربه آن در همان جهت قبلی انحراف پیدا کند. بنابراین شکل موج نیروی محرکه القایی نیز در همان جهت قبلی ترسیم می‌شود.

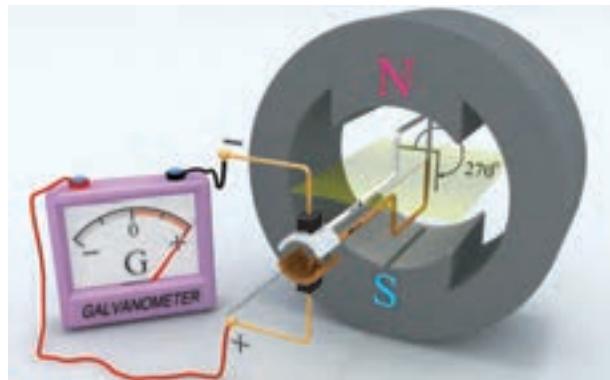

شکل ۲-۴۴

این حالت حلقه یک دور کامل دوران کرده است و با پیمودن 360° به موقعیت اول خود رسیده است. بدیهی است در صورت ادامه حرکت، مجدداً پدیده القا در حلقه صورت می‌گیرد و شکل موج نیروی محرکه القایی تکرار خواهد شد.

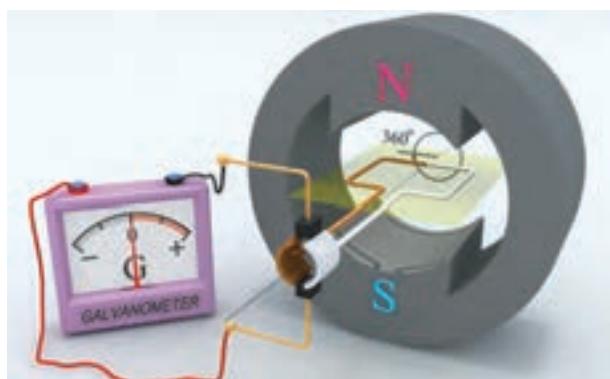


شکل ۲-۴۵


مقدار متوسط، میانگین مقادیر لحظه‌ای نیروی محرکه القایی است که چیزی بین صفر و حداقل می‌باشد. برای شکل موج (۲-۴۵) مقدار متوسط برابر است با:

$$E_{av} = \frac{\sqrt{2} E_m}{\pi} = 0.637 E_m \quad (2-5)$$

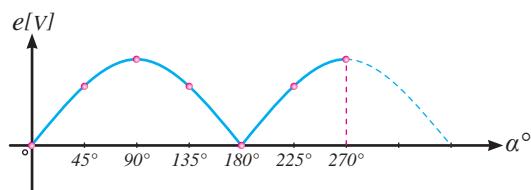می‌شود و به بازوی سفید حلقه می‌رسد. جاروبک پایین که هم‌چنان جریان القایی از آن خارج می‌شود دارای پلاریته مثبت و جاروبک بالا که هم‌چنان جریان القایی به آن وارد می‌شود دارای پلاریته منفی است. عدم تغییر



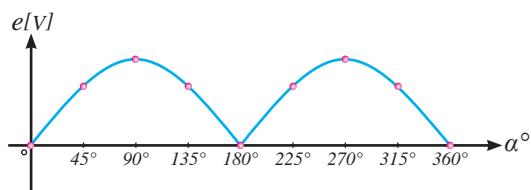در ادامه دوران حلقه، زمانی فرا می‌رسد که سطح حلقه دوباره در صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۲-۴۵). در این لحظه تغییرات فوران نسبت به زمان در حلقه به صفر می‌رسد و در آن طبق قانون القای الکترومغناطیسی فاراده، نیروی محرکه القا نمی‌شود. بنابراین در حلقه جریان القایی جاری نخواهد شد. در



در ژنراتور ساده جریان مستقیم با هر نیم دور گردش حلقه، شکل موج نیروی محرکه القایی یک سیکل کامل را طی می‌کند. در هر سیکل مقدار لحظه‌ای نیروی محرکه القایی از صفر به حداقل مقدار خود می‌رسد و سپس دوباره به صفر می‌گردد. برای بیان اندازه واقعی نیروی محرکه القایی «مقدار متوسط» آن محاسبه می‌شود.

به تیغه دیگر کموتاتور می‌روند تا از تغییر جهت جریان در مصرف کننده جلوگیری کنند.

- با قرار گرفتن سطح حلقه در صفحه خنشی، نیروی محرکه القایی در حلقه صفر می‌شود.

● هنگامی که سطح حلقه عمود بر صفحه خنشی قرار می‌گیرد حداکثر نیروی محرکه در آن القا می‌شود.

● در حین گردش حلقه پلاریته ولتاز جاروبکها همواره ثابت است.

● مقدار متوسط نیروی محرکه القایی کوچک است.

● ضربان نیروی محرکه القایی زیاد است.

۲ - ۵ - ۳ - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور آن

در ژنراتور ساده جریان مستقیم

الف - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها


برای کاهش ضربان و افزایش مقدار متوسط نیروی محرکه القایی به جای استفاده از یک حلقه می‌توان از دو حلقه که نسبت به یکدیگر اختلاف فاز مکانی دارند استفاده کرد. در این صورت نیروی محرکه القایی این دو حلقه نیز نسبت به یکدیگر اختلاف فازی معادل اختلاف فاز مکانی حلقه‌ها پیدا می‌کند (شکل ۴۷ - ۲).

در این رابطه:

$$E_m \text{ حداکثر نیروی محرکه القایی بر حسب [V]}$$

$$E_{av} \text{ مقدار متوسط نیروی محرکه القایی بر حسب [V]}$$

حداکثر مقدار نیروی محرکه القایی در ژنراتور ساده جریان مستقیم بسیار کم و در حد میکرو ولت است. لذا مقدار متوسط آن نیز بسیار کم می‌شود. از طرفی مقدار نیروی محرکه القایی بین صفر و حداکثر تغییر می‌کند و «دامنه تغییرات» یا «ضربان^۱» آن بسیار زیاد است (شکل ۴۶ - ۲). بنابراین مقدار کم متوسط نیروی محرکه القایی E_{av} ، و ضربان زیاد آن باعث شده است تا ژنراتور ساده جریان مستقیم غیرقابل استفاده بوده و کاربردی نداشته باشد.

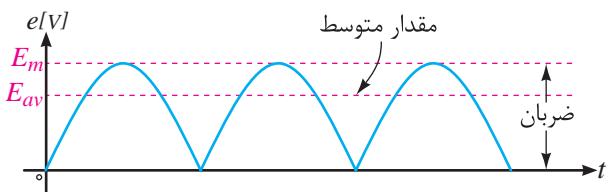

شکل ۴۶ - ۲

پیرامون ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌توان به نکات مهم زیر اشاره کرد:

- با عبور حلقه از صفحه خنشی جهت جریان القایی در حلقه عوض می‌شود و جاروبکها از یک تیغه

Ripple .۱

مقدار لحظه‌ای نیروی محرکه القایی e در ژنراتور ساده جریان مستقیم از رابطه $e = 2NBLV \sin \alpha$ به دست می‌آید. در این رابطه:

$$N \text{ تعداد دور حلقه}$$


$$B \text{ چگالی فوران مغناطیسی قطبها بر حسب [T]}$$

$$L \text{ طول موثر هر بازوی حلقه در میدان مغناطیسی بر حسب [m]}$$

$$V \text{ سرعت حلقه بر حسب } \left[\frac{m}{s} \right]$$


$$\alpha \text{ زویه بین سطح حلقه با صفحه خنشی بر حسب درجه}$$

$$e \text{ نیروی محرکه القایی بر حسب [V]}$$

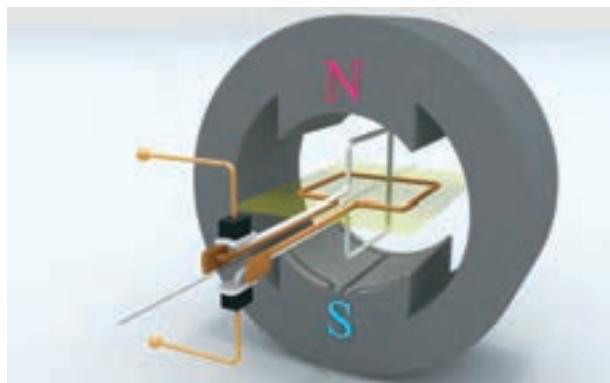


شکل ۲-۴۷

محرکه القایی می‌توان از تعداد حلقه‌های بیشتری استفاده کرد (شکل ۲-۴۸). با افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها، ضربان نیروی محرکه القایی تقریباً به صفر می‌رسد و مقدار متوسط نیروی محرکه القایی E_{av} به حداقل آن E_m نزدیک می‌شود. بدینهی است افزایش تعداد حلقه‌ها تا جایی که فضای میان قطب‌ها اجازه دهد امکان پذیر خواهد بود.

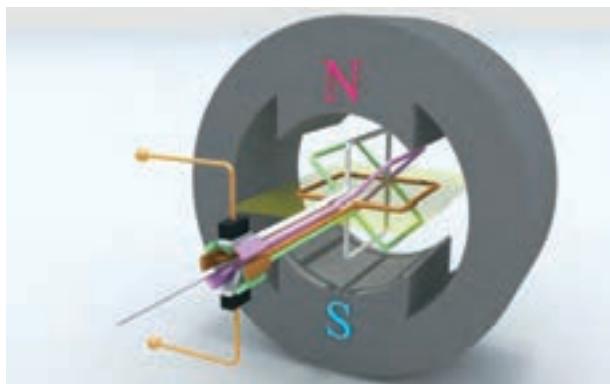


شکل ۲-۴۸

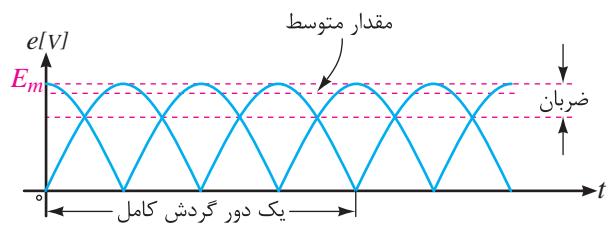قانون القای الکترومغناطیسی فاراده $e = N \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ افزایش تعداد دور حلقه N باعث افزایش نیروی محرکه القایی e در آن می‌شود. در واقع در هر دور حلقه، نیروی محرکه‌ای، القا می‌شود. از آنجایی که حلقه‌ها با یکدیگر سری شده‌اند، نیروی محرکه القایی حلقه‌ها با یکدیگر جمع می‌شود و در نتیجه نیروی محرکه القایی کلاف افزایش می‌یابد.




بدین ترتیب ضربان نیروی محرکه القایی کاهش پیدا می‌کند و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد. همان‌طور که در شکل (۲-۴۷) مشاهده می‌شود، با افزایش تعداد حلقه‌ها، تعداد تیغه‌های کموتاتور افزایش می‌یابد. در این شکل نسبت تیغه‌ها به حلقه‌ها «دو به یک» است.

برای کاهش ضربان و بیش‌تر شدن متوسط نیروی


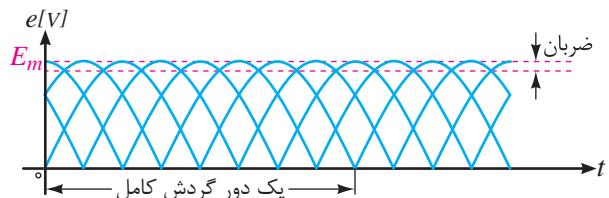


ب - اثر افزایش تعداد دور حلقه همان‌طور که گفته شد حداقل مقدار نیروی محرکه القایی E_m در ژنراتور ساده جریان مستقیم بسیار کم و در حد میکرو ولت می‌باشد. برای افزایش حداقل مقدار نیروی محرکه القایی E_m می‌توان به جای «حلقه» از «کلاف^۱» که از چندین حلقه سری با هم تشکیل شده است استفاده کرد (شکل ۲-۴۹). طبق رابطه

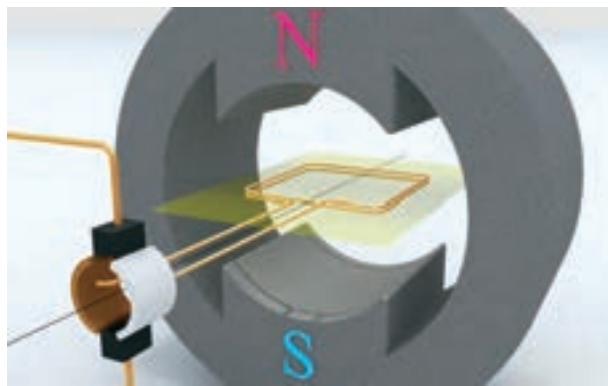

شکل ۲-۴۹


می‌کند، ضربان آن نیز کاهش می‌یابد. در این صورت ژنراتور کاربرد عملی پیدا می‌کند و ولتاژ پایانه‌های آن برای مصرف‌کننده قابل استفاده می‌شود (شکل ۲-۵۰).

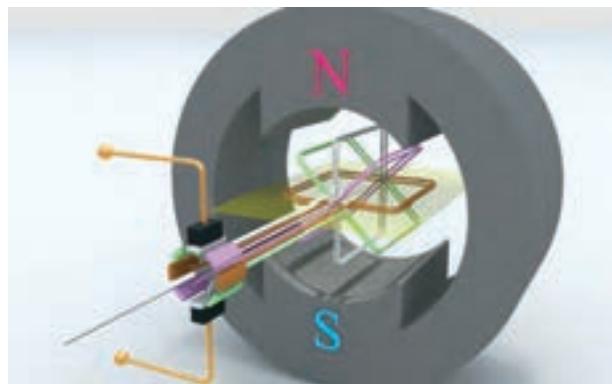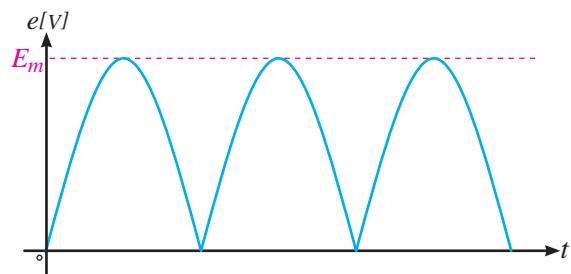

شکل ۲-۵۰

ج - نتیجه‌گیری

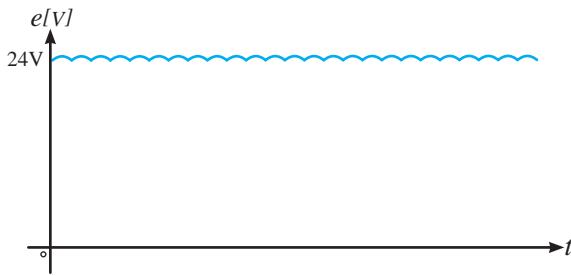در عمل با جایگزینی «کلاف‌ها» به جای «حلقه» در ژنراتور ساده جریان مستقیم، ضمن اینکه مقدار متوسط نیروی محرکه القایی افزایش قابل توجهی پیدا



پرسش‌های صحیح، غلط

پرسش‌های ۳ -

۱ - در ژنراتور ساده هر بار که حلقه وارد صفحه خنثی می‌شود نیروی محرکه القایی آن صفر می‌شود.

صحیح غلط

۲ - با جایگزینی کموتاتور به جای رینگ ژنراتور ساده جریان متناوب به ژنراتور ساده جریان مستقیم تبدیل می‌شود.

صحیح غلط

۳ - کموتاتور باعث می‌شود پلاریته ولتاژ القایی در

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - در ژنراتور ساده با گردش حلقه در سطح حلقه ایجاد می‌شود و طبق قانون نیروی محرکه در حلقه می‌شود.

۲ - در ژنراتور ساده با عبور حلقه از صفحه خنثی پلاریته در حلقه می‌شود.

۳ - در واقع جریان متناوب القایی داخل ژنراتور توسط برای مصرف کننده می‌شود.

۲ - ۳ فعالیت

اگر جهت جریان الکتریکی هادی شکل (۲ - ۵۱) عوض شود با رسم خطوط میدان مغناطیسی قطبها و اطراف هادی، جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی را تعیین کنید.
همان‌طور که توضیح داده شد می‌توان نتیجه گرفت:

«به هر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود»، به‌طوری که «نیروی مغناطیسی سعی به بیرون راندن هادی از درون میدان مغناطیسی دارد».

به نیروی مغناطیسی وارد به هادی حامل جریان الکتریکی به احترام «لورنس^۱» که مفاهیم میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی را شرح و تفصیل داده است، «نیروی لورنس^۲» می‌گویند.

مقدار نیروی مغناطیسی از رابطه (۶ - ۲) به‌دست می‌آید:

$$F = BIL \quad (۶ - ۲)$$

در این رابطه:

F نیروی مغناطیسی بر حسب نیوتون [N]
 B چگالی فوران مغناطیسی بر حسب $\left[\frac{wb}{m^2}\right]$
 I شدت جریان الکتریکی هادی بر حسب [A]
 L طول مؤثر هادی که تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می‌گیرد بر حسب [m]

مثال ۱ - ۲ - هادی به طول مؤثر [cm] ۲۰ در میدان مغناطیسی با چگالی فوران $\left[\frac{wb}{m^2}\right] ۰/۸$ به طور عمود بر خطوط میدان مغناطیسی مطابق شکل

زیر هر جاروبک ثابت بماند.

صحیح غلط


پرسش‌های تشریحی

- ۱ - معایب ژنراتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.
- ۲ - تأثیر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور حلقه بر کار ژنراتور ساده را توضیح دهید.

۶ - ۲ - نیروی مغناطیسی وارد بر هادی حامل

جریان الکتریکی

یک هادی حامل جریان الکتریکی در میدان مغناطیسی قطب‌های N و S آهنربایی قوی در نظر گرفته شده است (شکل ۶ - ۵۱).

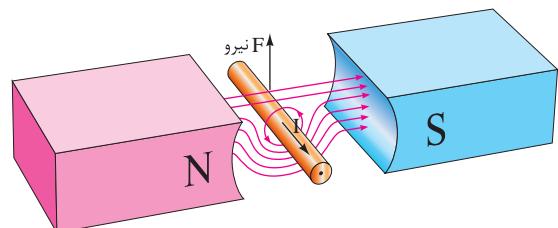

شکل ۶ - ۵۱

جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها از سوی قطب N به سمت قطب S می‌باشد. میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی با قانون شست تعیین شده است. مشاهده می‌شود در پایین هادی، جهت میدان مغناطیسی قطب‌ها و جهت میدان مغناطیسی اطراف هادی هم جهت می‌باشد و یکدیگر را تقویت می‌کنند؛ اما در بالای هادی جهت میدان مغناطیسی آن‌ها مخالف یکدیگر می‌باشد و هم‌دیگر را تضعیف می‌کنند. لذا «نیروی مغناطیسی» به هادی از سوی میدان قوی‌تر به سمت میدان ضعیفتر وارد می‌شود و هادی را به سمت بالا حرکت می‌دهد.

۴۵ - ۲) قرار دارد. اگر از این هادی جریان [A] عبور کند، نیروی مغناطیسی وارد بر این هادی چند نیوتون است؟



حل:

از رابطه (۶ - ۲) به دست می‌آید:

$$F = BIL$$

$$F = \cdot / 8 \times 10 \times 20 \times 10^{-3} = 1/6 [N]$$

شکل ۲-۵۳

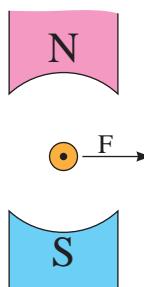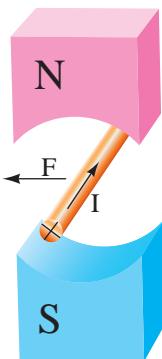

شکل ۲-۵۴

۲-۷ - قانون دست چپ


برای تعیین جهت نیروی مغناطیسی، «قانون دست چپ» ارائه شده است. طبق این قانون اگر دست چپ خود را مطابق شکل (۲ - ۵۲) به گونه‌ای نگه دارید که فوران مغناطیسی از قطب N به کف دست وارد شود و انگشتان، جهت جریان الکتریکی هادی را نشان دهند، انگشت شست جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی را نشان می‌دهد.

۲-۴ - فعالیت

- ۱ - جهت نیروی مغناطیسی شکل‌های ۲ - ۵۵ و ۲ - ۵۶ را با استفاده از قانون دست چپ تعیین کنید.




شکل ۲-۵۵

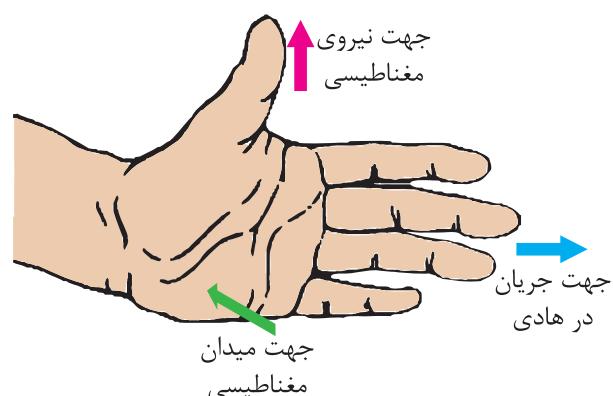


شکل ۲-۵۲

جهت نیروی مغناطیسی هادی حامل جریان، درون میدان مغناطیسی، توسط قانون دست چپ در شکل‌های ۲ - ۵۴ و ۲ - ۵۵ تعیین شده است.

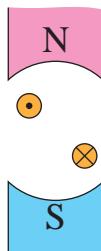


شکل ۲ - ۵۸

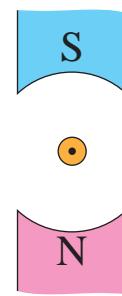

شکل ۲ - ۵۶

۲ - ۸ - گشتاور نیروی مغناطیسی وارد بر حلقه حامل جریان

حلقه حامل جریان الکتریکی، معلق در میان میدان مغناطیسی دو قطب آهنربایی قوی که می‌تواند آزادانه حول محور 'AA' بگردد، فرض شده است. شکل ۲ - ۵۹. به بازو های حامل جریان این حلقه، نیروی مغناطیسی در دو جهت مخالف، با مقدار مساوی وارد می شود. این نیروها در حلقه حامل جریان الکتریکی، «گشتاور^۱» ایجاد می کنند^۲ و آن را حول محور می گردانند، لذا حلقه جابه جا می شود (شکل ۶۰ - ۲).

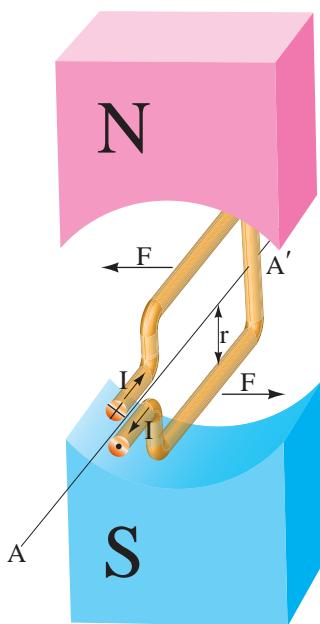

شکل ۲ - ۵۹



شکل ۲ - ۵۷

۲ - با مقایسه جهت نیروی مغناطیسی شکل های زیر، چه نتیجه های به دست می آید:

الف - شکل (۵۳ - ۵۴) با شکل (۲ - ۵۴):

.....

ب - شکل (۵۳ - ۵۵) با شکل (۲ - ۵۵):

.....

پ - شکل (۵۳ - ۵۶) با شکل (۲ - ۵۶):


.....

۳ - جهت نیروی مغناطیسی وارد به هادی های حامل جریان شکل های (۲ - ۵۷) و (۲ - ۵۸) را کمک قانون دست چپ تعیین کنید.

۱. گشتاور از حاصل ضرب نیروی مغناطیسی هر بازو در شعاع حلقه r به دست می آید و از رابطه $T = F \times r$ محاسبه می شود.

واحد گشتاور نیوتون متر است.

به کار می‌برد تا گشتاور آچار افزایش یابد و بگردد (شکل ۲-۶۲).

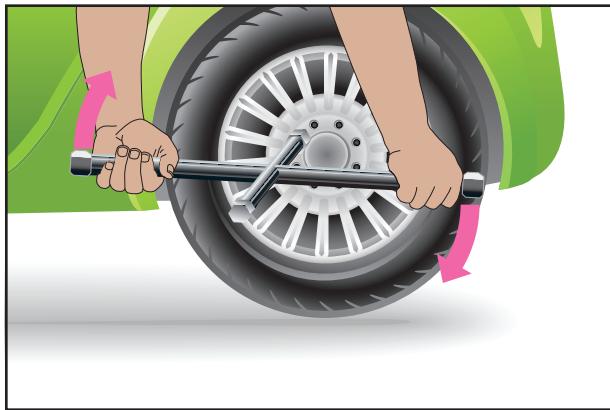

شکل ۲-۶۲


فعالیت ۲-۵

۱- چگونگی گشتاور در شکل (۲-۶۳) را بررسی کنید.




شکل ۲-۶۳

۲- دو فرمان اتومبیل در شکل (۲-۶۴) نشان داده شده است. گرداندن کدامیک راحت است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

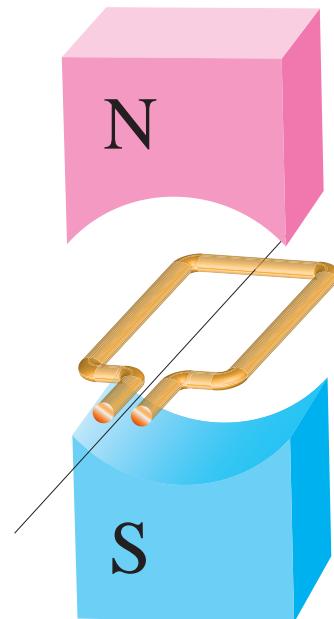

شکل ۲-۶۰

گشتاور عامل گردش است. به طور مثال هنگامی که مکانیک برای بازکردن پیچ‌های چرخ اتومبیل از «آچار چرخ» استفاده می‌کند، وی با دستان خود، دو نیرو در جهت مخالف به آچار چرخ اعمال می‌کند. این نیروها حول محور آچار چرخ گشتاور ایجاد می‌کنند تا آن بگردد (شکل ۲-۶۱).

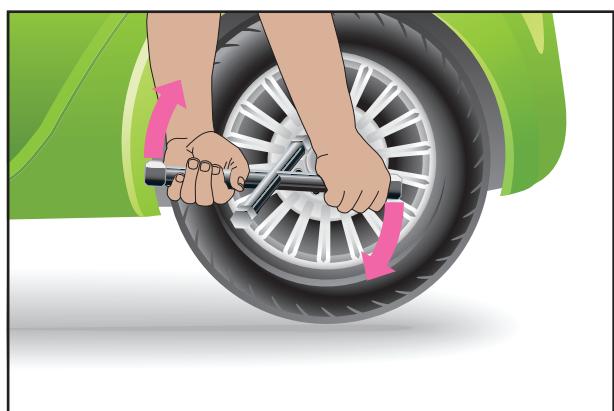

شکل ۲-۶۱

در صورتی که مکانیک نتواند این آچار چرخ را بگرداند، آچاری که طول بازوی‌های آن بلندتر است را

۲-۹ - موتورهای جریان مستقیم

موتورهای جریان مستقیم^۱، انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. این موتورها بر اساس تأثیر میدان مغناطیسی قطب‌ها بر میدان مغناطیسی اطراف هادی حامل جریان الکتریکی کار می‌کنند (شکل ۲-۶۵).



شکل ۲-۶۴



شکل ۲-۶۵ موتور جریان مستقیم

به منظور آشنایی با موتورهای جریان مستقیم ابتدا به توضیح موتور ساده جریان مستقیم پرداخته می‌شود. این موتور ساختمانی مشابه ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم دارد. گشتاور آن بسیار کم و کاربرد عملی ندارد. اما برای آشنایی با طرز کار موتورهای واقعی جریان مستقیم، مطالعه آن بسیار مفید است.

۱-۹-۲ - طرز کار موتور ساده جریان مستقیم

موتور ساده جریان مستقیم در شکل (۲-۶۶) نشان داده شده است.

پرسش ۴

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - مقدار نیروی مغناطیسی از رابطه به دست می‌آید.
- ۲ - برای تعیین قانون دست چپ ارائه شده است.

پرسش صحیح، غلط

- ۱ - به هر هادی حامل جریان در میدان مغناطیسی، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود.

صحیح غلط


پرسش تشریحی

- ۱ - قانون دست چپ را توضیح دهید. کاربرد آن را بنویسید.

تمرین ۴


- ۱ - نیروی وارد به یک هادی حامل جریان الکتریکی ۲ آمپر در میدان مغناطیسی $5/0$ تسلا برابر 10^0 نیوتن است. طول مؤثر هادی چند متر است؟

مادامی که جریان از بازوهای حلقه عبور می‌کند به آنها نیروی مغناطیسی وارد می‌شود و حلقه تحت تأثیر گشتاور این نیروها به گردش خود ادامه می‌دهد (شکل ۲-۶۸).

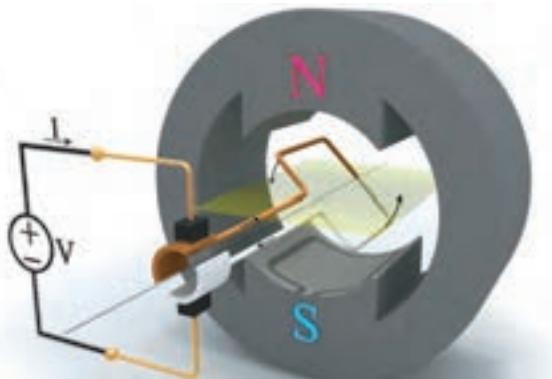


شکل ۲-۶۸

با گردش حلقه زمانی فرا می‌رسد که حلقه در صفحه خنثی قرار می‌گیرد. در این وضعیت اتصال جاروبک‌ها به کموتاتور قطع می‌شود و جریانی از حلقه نمی‌گذرد و با قطع جریان حلقه، نیروی مغناطیسی بازوهای آن صفر می‌شود. بنابراین در حلقه گشتاور ایجاد نمی‌شود (شکل ۲-۶۹).

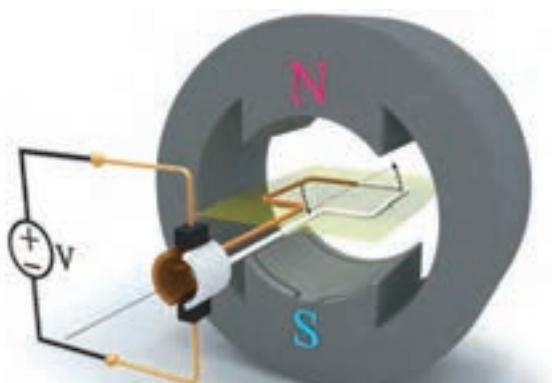

شکل ۲-۶۹

اما سرعت اولیه حلقه باعث می‌شود که حلقه همچنان به حرکت خود ادامه دهد و صفحه خنثی را ترک کند. در این حالت مجددًا اتصال جاروبک‌ها به

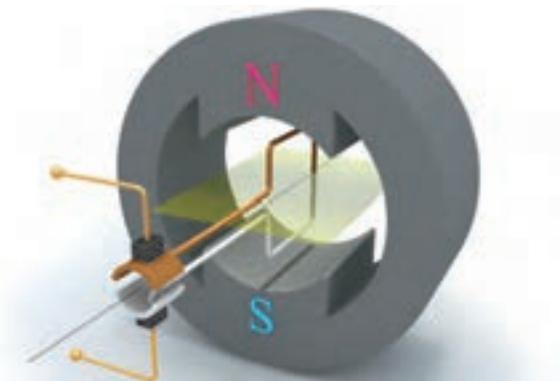


شکل ۲-۶۶

ساختمان آن مشابه ساختمان ژنراتور ساده جریان مستقیم می‌باشد و از چهار قسمت حلقه هادی، جاروبک، کموتاتور و قطب‌های مغناطیسی تشکیل شده است.

با اتصال منبع ولتاژ با جریان مستقیم به موتور ساده جریان مستقیم، جریان از قطب مثبت منبع، از طریق جاروبک به تیغه قهوه‌ای کموتاتور می‌رسد و وارد بازوی قهوه‌ای حلقه می‌شود و با عبور از بازوی سفید از طریق تیغه سفید کموتاتور و جاروبک به قطب منفی منبع می‌رسد.


به بازوهای حامل جریان حلقه، نیروی مغناطیسی وارد می‌شود که با قانون دست چپ جهت آنها تعیین می‌شود (شکل ۲-۶۷).

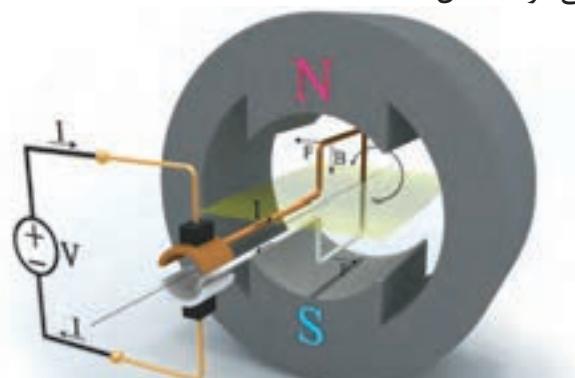

شکل ۲-۶۷

این دو نیروی مغناطیسی در دو جهت مخالف یکدیگر به هر دو بازوی حلقه وارد می‌شوند و گشتاور ایجاد می‌کنند و باعث گردش حلقه حول محورش خواهند شد.


تیغه‌های کموتاتور برقرار می‌شود (شکل ۷۰ - ۲).

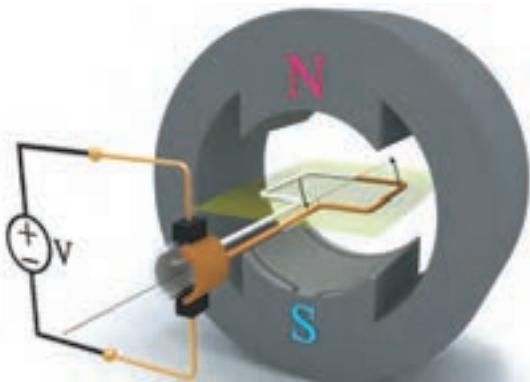

شکل ۷۲

اتصال جاروبک‌ها به کموتاتور قطع می‌شود و جریانی از حلقه نمی‌گذرد و در حلقه گشتاور ایجاد نمی‌شود و گشتاور آن صفر می‌شود.


اما همچنان که توضیح داده شد، سرعت اولیه حلقه، آن را از صفحه خنثی خارج می‌کند تا اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور برقرار شود (شکل ۷۳ - ۲).

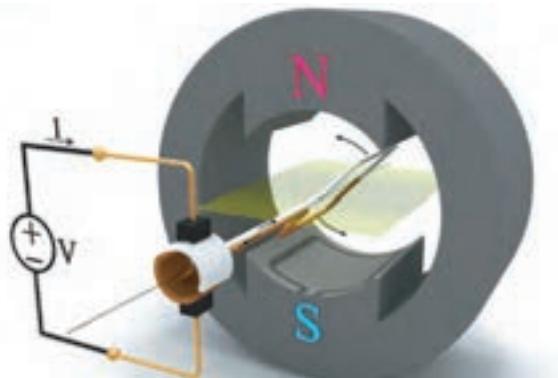

شکل ۷۰

مشاهده می‌شود تیغه‌های کموتاتور نسبت به جاروبک‌ها تعویض شده‌اند و جهت جریان در حلقه تغییر کرده است. با توجه به جهت نیروهای مغناطیسی وارد به هر بازو که به کمک قانون دست چپ تعیین می‌شود، گشتاور در همان جهت قبلی در حلقه ایجاد می‌شود و همچنان حلقه می‌گردد.


گردش حلقه ادامه می‌یابد تا که سطح حلقه عمود بر صفحه خنثی می‌شود. در این حالت بیشترین گشتاور در حلقه ایجاد می‌شود (شکل ۷۱ - ۲).

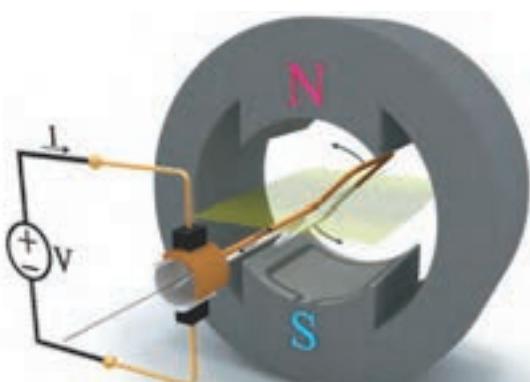

شکل ۷۳

مشاهده می‌شود دوباره تیغه‌های کموتاتور نسبت به جاروبک‌ها تعویض می‌شوند و جهت جریان حلقه را عوض می‌کنند تا گشتاور در همان جهت قبلی در حلقه ایجاد شود و همچنان حلقه می‌گردد.

گردش حلقه ادامه می‌یابد تا سطح حلقه مجدداً عمود بر صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۷۴ - ۲).

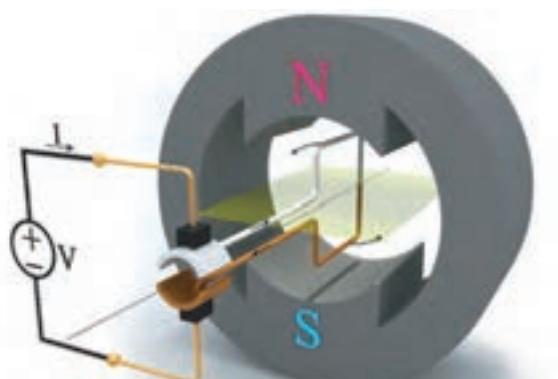


شکل ۷۱

گردش حلقه ناشی از گشتاور نیروهای مغناطیسی بازوهای آن ادامه می‌یابد تا این که حلقه مجدداً در صفحه خنثی قرار می‌گیرد (شکل ۷۲ - ۲).

اصطلاحاً «راهاندازی» نمی‌شود.

گشتاور بسیار کم و یکنواخت نبودن گشتاور و همچنین عدم راهاندازی هنگامی که حلقه در صفحه خنثی است، از معایب موتور ساده جریان مستقیم محسوب می‌شود و باعث شده است تا این موتور غیرقابل استفاده باشد.

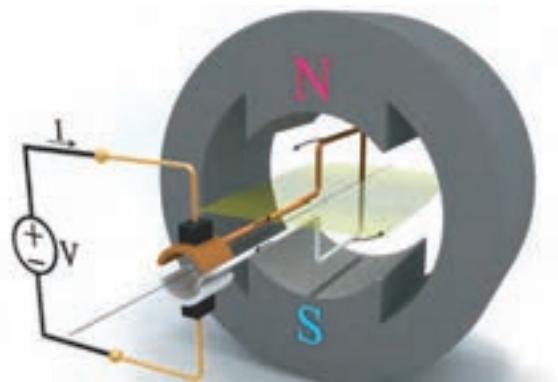


شکل ۲-۷۴

۲-۹-۱- اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور آن در موتور ساده جریان مستقیم

الف - اثر افزایش تعداد حلقه

برای یکنواخت شدن گشتاور و راهاندازی در هر وضعیتی، تعداد حلقه‌ها را در موتور ساده جریان مستقیم افزایش می‌دهند.

موتور جریان مستقیم با دو حلقه عمود بر هم که روی یک محور قرار گرفته‌اند در شکل (۲-۷۵) نشان داده شده است.

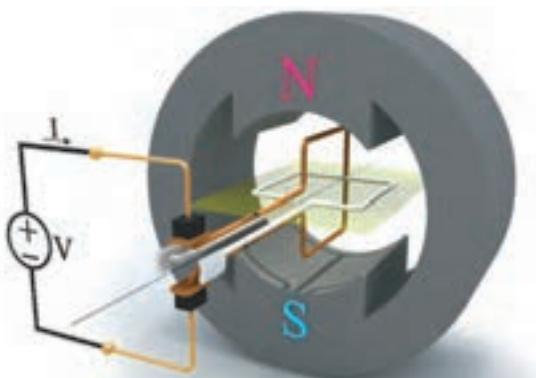

شکل ۲-۷۵

در این شکل جاروبک‌ها به کموتاتور حلقه قهوه‌ای

در این حالت بیشترین گشتاور در حلقه ایجاد می‌شود. در اینجا حلقه با 360° درجه گردش به موقعیت اول خود در شکل (۲-۶۷) رسیده است. بدیهی است که گردش حلقه ادامه می‌یابد.

در موتور ساده جریان مستقیم با قرار گرفتن حلقه در صفحه خنثی گشتاور وارد به آن صفر می‌شود. هرگاه حلقه عمود بر صفحه خنثی قرار می‌گیرد گشتاور وارد به آن حداقل می‌شود. بنابراین در حین گردش حلقه، مقدار لحظه‌ای گشتاور تغییر می‌کند و یکنواخت نیست! همچنین مقدار گشتاور بسیار کم و غیر کاربردی است و یکنواخت نبودن آن باعث شده است تا موتور ساده جریان مستقیم غیرقابل استفاده شود.

همچنین اگر حلقه در صفحه خنثی قرار داشته باشد و به منبع ولتاژ متصل شود، جاروبک‌ها به کموتاتور اتصال ندارند و جریان از حلقه عبور نمی‌کند و گشتاور در آن ایجاد نمی‌شود. لذا حلقه گردش نمی‌کند و

۱. مقدار لحظه‌ای گشتاور در موتور ساده جریان مستقیم از رابطه $T = 2NBLI r \sin \alpha$ بدست می‌آید.

در این رابطه:

N تعداد دور حلقه

B چگالی فوران مغناطیسی قطب‌ها بر حسب [T]


L طول مؤثر هر بازوی حلقه در میدان مغناطیسی بر حسب [m]

I شدت جریان حلقه بر حسب [A]

r شعاع حلقه بر حسب [m]

α زاویه بین سطح حلقه با صفحه خنثی بر حسب درجه

T گشتاور بر حسب [N.m]

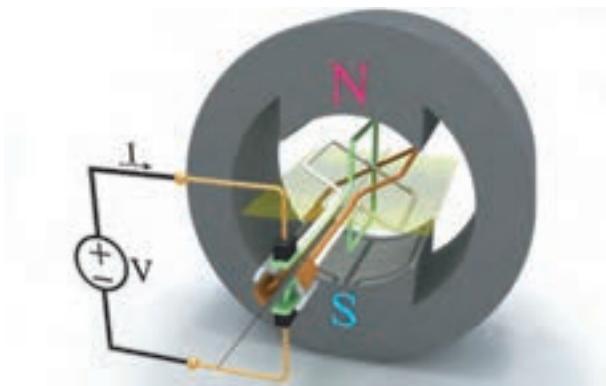


شکل ۲-۷۷

جاروبک‌ها همواره به کمotaتوری اتصال می‌یابند که حلقه مربوط به آن در وضعیت گشتاور حداکثر قرار دارد.

ب - افزایش تعداد دور حلقه

گشتاور ایجاد شده در موتور ساده جریان مستقیم تک حلقه‌ای شکل ۲-۶۶ بسیار کم بوده و کاربردی نمی‌باشد؛ این عیب بزرگی برای موتور ساده محسوب می‌شود.

به منظور افزایش گشتاور از حلقه با تعداد دور بیشتر (کلاف) استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۸).

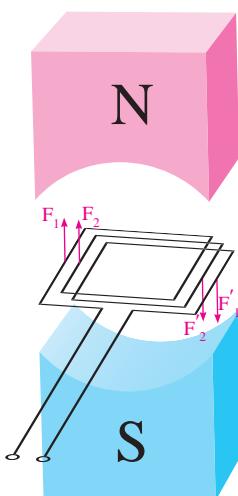


شکل ۲-۷۸

در این صورت در هر دور حلقه گشتاور ایجاد می‌شود و گشتاور افزایش می‌یابد.^۱

اتصال دارند، لذا با اتصال منبع ولتاژ، جریان از حلقه قهوه‌ای می‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد می‌شود. در این شرایط کمotaتور حلقه سفید به جاروبک‌ها اتصال ندارد و از حلقه سفید جریانی نمی‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد نمی‌شود. حلقه‌ها در اثر گشتاور حلقه قهوه‌ای شروع به گردش می‌کنند.

با گردش حلقه‌ها، کمotaتور نیز می‌گردد و جاروبک‌ها از کمotaتور حلقه قهوه‌ای جدا می‌شوند و به جاروبک حلقه سفید اتصال می‌یابند (شکل ۲-۷۶).

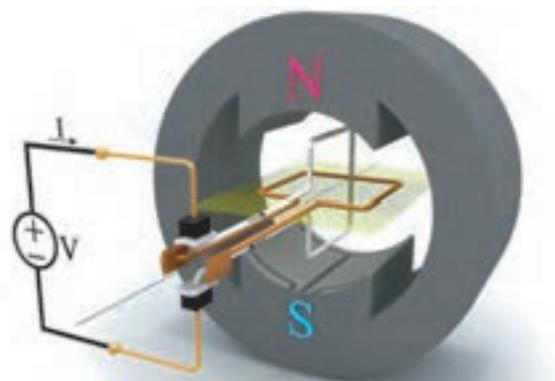

شکل ۲-۷۶

در این شرایط جریان از حلقه سفید می‌گذرد و در آن گشتاور ایجاد می‌شود. حلقه قهوه‌ای فاقد جریان می‌شود و در آن گشتاور ایجاد نمی‌شود. این بار حلقه‌ها به سبب گشتاور ایجاد شده در حلقه سفید گردش می‌کنند.


به طوری که مشاهده شد با قرار دادن دو حلقه عمود بر هم، که بر روی یک محور قرار دارند لحظه‌ای وجود نخواهد داشت که هر دو حلقه فاقد جریان شوند. لذا گشتاور هیچ‌گاه صفر نمی‌شود. بنابراین تغییرات گشتاور کاهش می‌یابد و موتور در هر وضعیتی راهاندازی می‌شود.

یک موتور جریان مستقیم با سه حلقه در شکل ۲-۷۷ نشان داده شده است.


^۱. با توجه به رابطه گشتاور $T=F \times r$ به هر یک از بازوی حلقه‌ها نیرویی وارد می‌شود. این نیروها با یکدیگر جمع می‌شوند و به صورت یک نیروی واحد گشتاور بزرگ‌تری ایجاد می‌کنند.

فعالیت ۲-۶

- ۱ - جهت گردش حلقه در شکل‌های (۸۱ - ۲) و (۸۲ - ۲) را تعیین کنید.

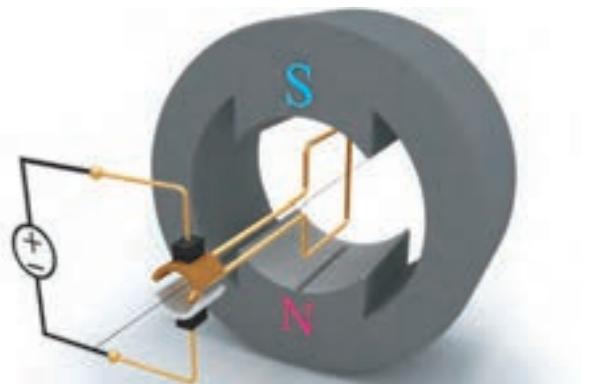

شکل ۲-۸۱

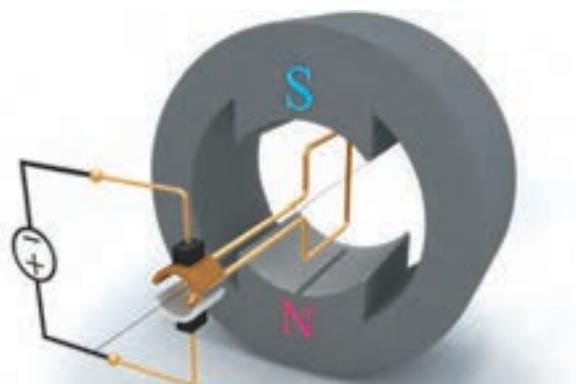


شکل ۲-۸۲

- ۲ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۰ - ۲) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

- ۳ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۱ - ۲) چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

۲-۹-۳ - تغییر جهت گردش


موتور ساده جریان مستقیم متصل به منبع ولتاژ در شکل (۷۹ - ۲) نشان داده شده است.

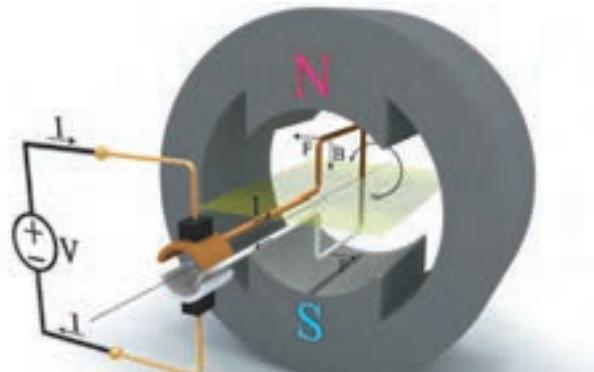

شکل ۲-۷۹

جریان الکتریکی پس از خروج از پلاریته مثبت منبع از طریق جاروبک و تیغه کموتاتور به حلقه می‌رسد و با عبور از آن از طریق تیغه کموتاتور و جاروبک به پلاریته منفی منبع می‌رسد. جهت نیروی مغناطیسی هر بازو با به کار بردن قانون دست چپ مطابق شکل تعیین می‌شود. گشتاور ناشی از این نیروها، حلقه را حول محورش در خلاف جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌گرداند.

با تعویض پلاریته‌های منبع ولتاژ، جهت جریان در حلقه عوض می‌شود. لذا جهت نیروهای مغناطیسی وارد به هر بازوی حلقه نیز عوض می‌شود و گشتاور ناشی از این نیروها، حلقه را حول محورش در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌گرداند. شکل (۸۰ - ۲).

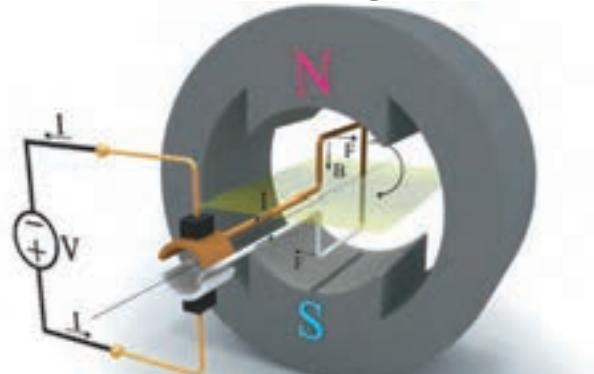

شکل ۲-۸۰

در صفحه خنثی گشتاور وارد به آن صفر می‌شود.

صحیح غلط

۲ - در موتور ساده جریان مستقیم گشتاور بسیار زیاد و یکنواخت است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - طرز کار موتور ساده جریان مستقیم را شرح دهید.

۲ - وظیفه کمotaتور در موتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.

۳ - معایب موتور ساده جریان مستقیم را بنویسید.

۴ - اثر افزایش تعداد حلقه‌ها و تعداد دور حلقه در موتور ساده جریان مستقیم را شرح دهید.

۵ - برای تغییر جهت گردش در موتور ساده جریان مستقیم چه باید کرد؟

۴ - از مقایسه شکل (۷۹ - ۲) با شکل (۸۲ - ۲) چه

نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

بنابراین با دو روش جهت گردش حلقه در موتور ساده جریان مستقیم تغییر می‌یابد این روش‌ها عبارتند از:

۱ - تعویض پلاریته منبع ولتاژ به منظور تغییر جهت جریان حلقه

۲ - تعویض محل قطب‌ها به منظور تغییر جهت میدان مغناطیسی

در موتورهای جریان مستقیم عملاً تعویض محل قطب‌ها به دلایلی که بعداً شرح داده می‌شود امکان‌پذیر نیست! لذا تغییر جهت گردش تنها با تغییر جهت جریان حلقه فراهم می‌شود.

پرسش ۵ - ۲

۱۰ - ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم

پس از آشنایی با طرز کار ماشین‌های ساده جریان مستقیم (ژنراتور و موتور) اینک به ساختمان آنها پرداخته می‌شود.

ماشین‌های جریان مستقیم در عمل دارای ساختمان پیچیده‌تری می‌باشند و به لحاظ شکل ظاهری کمی متفاوت هستند. این پیچیدگی و تفاوت در مقایسه آنها با ماشین‌های جریان متناوب محسوس می‌باشد، تصویر ظاهری یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۸۳ - ۲) نشان داده شده است.

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - موتورهای جریان مستقیم، انرژی را به انرژی تبدیل می‌کنند.

۲ - برای یکنواخت شدن گشتاور و راهاندازی در هر وضعیتی را در موتور ساده جریان مستقیم می‌دهند.

۳ - به منظور افزایش از حلقه با بیشتر استفاده می‌شود.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - در موتور ساده جریان مستقیم با قرار گرفتن حلقه



شکل ۲-۸۴

بر روی بدنه تخته کلم قرار دارد. با هدایت سرهای سیم پیچی‌های ماشین به سوی تخته کلم، امکان اتصال به مدار خارجی فراهم می‌شود. در ماشین‌هایی که ارزانی نقش مهم‌تری در مقابل وزن دارد، بدنه را از جنس چدن می‌سازند؛ در غیر این صورت بدنه را از جنس فولاد انتخاب می‌نمایند.

قطب‌های مغناطیسی

تمامین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین جریان مستقیم وظیفه قطب‌های مغناطیسی است، قطب‌های مغناطیسی در بدنه ماشین جاسازی می‌شوند و در صورت نیاز با پیچ محکم خواهند شد. تعداد قطب‌های مغناطیسی همواره زوج است و جنس آن از ورقه‌های



شکل ۲-۸۳ - ماشین جریان مستقیم

ساختمان ماشین‌های جریان مستقیم از دو قسمت اصلی تشکیل شده است:

قسمت ساکن یا استاتور^۱

قسمت متحرک یا رتور^۲

قسمت‌های ساکن و متحرک دارای اجزایی می‌باشند که در ادامه به آنها پرداخته می‌شود.

۱-۱۰-۲ - اجزای قسمت ساکن

قسمت ساکن یا استاتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۲-۸۴) نشان داده شده است. اجزای آن عبارتند از:

- بدنه


- قطب‌های مغناطیسی

- سیم پیچی میدان

- جاروبک و جاروبک نگهدار بدنه

بدنه^۳ نقش تکیه‌گاه و حفاظت از سایر اجزای ماشین را ایفا می‌کند. بر روی بدنه پایه‌ها قرار دارند تا بوسیله پیچ و مهره، ماشین در محل مورد نظر نصب شود.


فولاد الکتریکی می‌باشد.

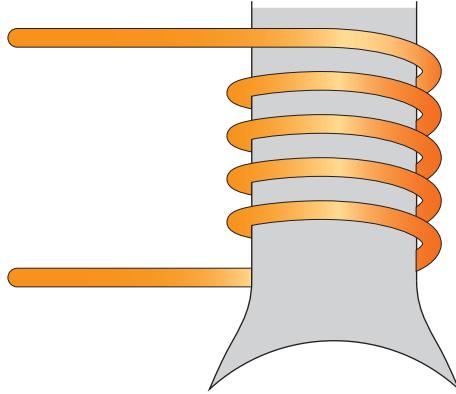

شکل ۲ - ۸۶ - سیم‌پیچی میدان برای جریان زیاد

جاروبک و جاروبک نگه‌دار

در قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم وسیله‌ای به نام جاروبک نگه‌دار^۴ نصب شده است. وظیفه جاروبک نگه‌دار، قرار دادن صحیح جاروبک‌ها روی تیغه‌های کمotaتور است. جاروبک‌ها در جاروبک‌نگه‌دار قرار می‌گیرند و توسط فنری با فشار قابل تنظیم بر روی کمotaتور فشار داده می‌شوند (شکل ۸۷ - ۲).

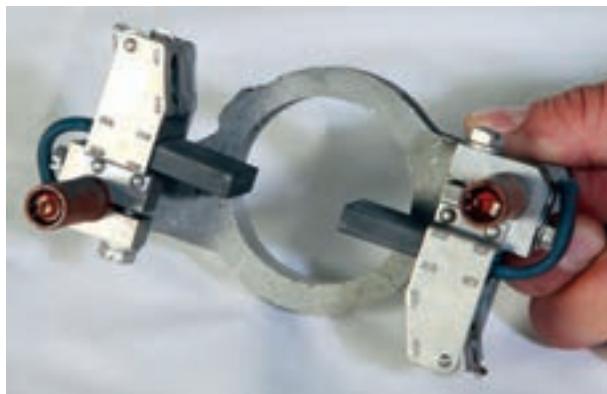

شکل ۸۷ - ۲ - جاروبک نگه‌دار


۲ - ۱۰ - اجزای قسمت متحرک

قسمت متحرک یا رتور یک ماشین جریان مستقیم در شکل (۸۸ - ۲) نشان داده شده است.

در برخی از ماشین‌های جریان مستقیم در بین قطب‌های مغناطیسی، قطب‌هایی به نام «قطب کمotaسیون^۱» یا «میان قطب^۲» تعبیه می‌شود که به وظایف آن‌ها بعداً پرداخته می‌شود.

سیم‌پیچی میدان

با اعمال جریان dc به سیم‌پیچی میدان^۳، میدان مغناطیسی اصلی ماشین جریان مستقیم فراهم می‌شود. برای ایجاد میدان مغناطیسی در قطب‌های ماشین نیاز به آمپر دور مشخصی است. برای جریان‌های کم باستی تعداد دور سیم‌پیچی میدان زیاد باشد ولی چون مقدار جریان کم است، سطح مقطع سیم کم می‌باشد. شکل (۲ - ۸۵)

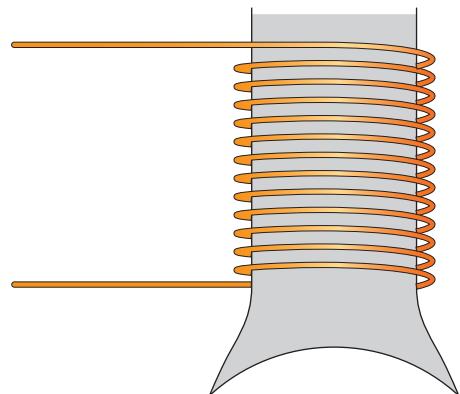

شکل ۲ - ۸۵ - سیم‌پیچی میدان برای جریان کم

در جریان‌های زیاد تعداد دور کمی برای سیم‌پیچی میدان لازم است، ولی چون جریان زیاد است باستی سطح مقطع سیم بزرگ باشد (شکل ۸۶ - ۲).

از آنجایی که «سیم‌پیچی میدان» در قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم قرار دارد آن را «سیم‌پیچی استاتور» نیز خطاب می‌کنند. و به طور کلی اصطلاح «سیم‌پیچی» به آن اطلاق می‌شود.



شکل ۸۹ - ۲ هسته رتور با تهویه محوی

در رتورهای با تهویه شعاعی هسته از چند دسته ورق با طول ۴ تا ۱۰ سانتی‌متر که با یکدیگر ۸ تا ۱۵ میلی‌متر فاصله دارند تشکیل می‌گردد (شکل ۹۰ - ۲).



شکل ۸۸ - ۲ رتور ماشین جریان مستقیم

اجزای آن عبارت است از:

- هسته رتور
- سیم‌پیچی رتور
- کموتاتور
- محور
- پروانه خنک‌کننده

وظیفه هر یک از این اجزا به شرح زیر است.

هسته رتور

هسته رتور از ورقه‌های فولادی سیلیس‌دار ساخته می‌شود که با یک لایه نازک از هم عایق شده‌اند بر روی هسته رتور شیارهایی^۱ تعییه شده است تا سیم‌پیچ‌ها در داخل آن‌ها قرار گیرند. این شیارها ممکن است به صورت باز یا نیمه باز باشند.

در هنگام کار ماشین‌های جریان مستقیم هسته رتور گرم می‌شود. برای خنک شدن هسته، معمولاً رتورها را به صورت «تهویه محوری» یا «تهویه شعاعی» می‌سازند.

در رتورهای با تهویه محوری، سوراخ‌هایی در امتداد هسته ایجاد می‌کنند تا در اثر نفوذ جریان هوا به این سوراخ‌ها هسته خنک شود (شکل ۸۹ - ۲).



شکل ۹۰ - ۲ هسته با تهویه شعاعی

سیم‌پیچی رتور

سیم‌پیچی رتور از کلاف‌های مشابهی تشکیل شده

برای سایر اجزای رتور می‌باشد. محور باید از فولادی تهیه شود که خاصیت مغناطیسی آن کم، اما استحکام مکانیکی کافی در مقابل تنش‌های برشی، خمشی، کششی و پیچشی را دارا باشد.

پروانه خنک کننده

پروانه خنک کننده^۳ یا «فن» با ایجاد جریان هوا در داخل ماشین، موجب انتقال سریع‌تر گرمای ایجاد شده به خارج از ماشین می‌شود. لذا دمای کار ماشین در یک حد مشخص محدود می‌شود و سبب افزایش عمر مفید ماشین خواهد شد.

پروانه خنک کننده ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت کم روی محور رتور نصب می‌شود و با گردش رتور می‌گردد و جریان هوا را به وجود می‌آورد. (شکل ۸۸ - ۲) اما ماشین‌های با قدرت متوسط و زیاد قادر به خنک کننده روی محور رتور می‌باشند و تهويه ماشین توسط فن جداگانه‌ای که دارای فیلتر هوا به منظور جذب ذرات گرد و غبار می‌باشد و توسط یک موتور سه فاز به گردش در می‌آید صورت می‌پذیرد. تصویر یک ماشین جریان مستقیم مجهز به فن جداگانه در شکل (۹۲ - ۲) نشان داده شده است.



شکل ۹۲ - ۲ ماشین جریان مستقیم مجهز به فن جداگانه

است. این سیم‌پیچی مبتنی بر اصول فنی می‌باشد و از طراحی ماشین‌های جریان مستقیم تبعیت می‌کند. در بخش ۱۱ - ۲ در حد مورد نیاز، سیم‌پیچی رتور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجایی که در ماشین‌های جریان مستقیم ولتاژ اصلی در «سیم‌پیچی رتور» القا می‌شود اصطلاح «سیم‌پیچی آرمیچر» نیز به آن اطلاق می‌شود. «رتور» ماشین‌های جریان مستقیم نیز به «آرمیچر» موسوم است.

کموتاتور

کموتاتور^۱ از تیغه‌های مسی که توسط عایق میکانسوبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده‌اند تشکیل می‌شود. ابتدا و انتهای کلاف‌های سیم‌پیچی رتور توسط لحیم و یا پرس کردن به تیغه کموتاتور وصل می‌شود (شکل ۹۱ - ۲).



شکل ۹۱ - ۲ کموتاتور

محور

محور^۲ رotor ماشین‌های جریان مستقیم تکیه‌گاهی

تشکیل شده است.

پرسش‌های صحیح، غلط

۱ - بدنه نقش تکیه‌گاه و محافظت از سایر اجزای ماشین را ایفا می‌کند.

صحیح غلط

۲ - تعداد قطب‌های ماشین همواره فرد است و جنس آن از ورقه فولادی است.

صحیح غلط

پرسش‌های تشریحی

۱ - اجزای قسمت ساکن ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرید.

۲ - سیم‌پیچی میدان برای جریان‌های زیاد چگونه طراحی می‌شود؟

۳ - اجزای قسمت متحرک ماشین‌های جریان مستقیم را نام ببرید.

۴ - روش‌های تهویه رتور ماشین‌های جریان مستقیم را توضیح دهید.

۵ - چرا به رتور ماشین‌های جریان مستقیم، آرمیچر می‌گویند؟

۶ - ویژگی‌های محور رتور را بنویسید.

۷ - وظیفه پروانه خنک کننده را بنویسید.

۸ - تهويه ماشين‌های جریان مستقیم با قدرت کم و زیاد چگونه صورت می‌پذیرد؟

تصویر برش خورده یک ماشین جریان مستقیم با فن جداگانه در شکل (۹۳ - ۲) نشان داده شده است. در این شکل فیلتر و فن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۹۳ - ۲

پرسش ۶ -

پرسش‌های کامل کردنی

۱ - تأمین میدان مغناطیسی مورد نیاز ماشین جریان مستقیم وظیفه است.

۲ - سیم‌پیچی میدان، برای جریان‌های کم دارای تعداد دور و سطح مقطع سیم می‌باشد.


۳ - وظیفه جاروبک نگهدار، قرار دادن صحیح روی تیغه‌های است.

۴ - روش تهويه رotor ماشین‌های جریان مستقیم به صورت و است.

۵ - در ماشین‌های جریان مستقیم ولتاژ اصلی در القا می‌شود.


۶ - کموتاتور از تیغه‌های که توسط عایق نسبت به یکدیگر و محور ماشین عایق شده‌اند

است. برای کلاف نیز می‌توان همانند حلقه، بازو، پیشانی و سرو ته در نظر گرفت (شکل ۹۵ - ۲).

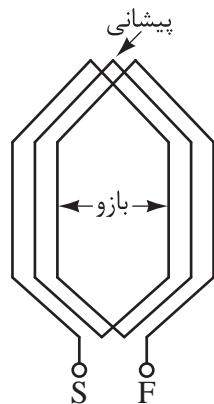

شکل ۹۵

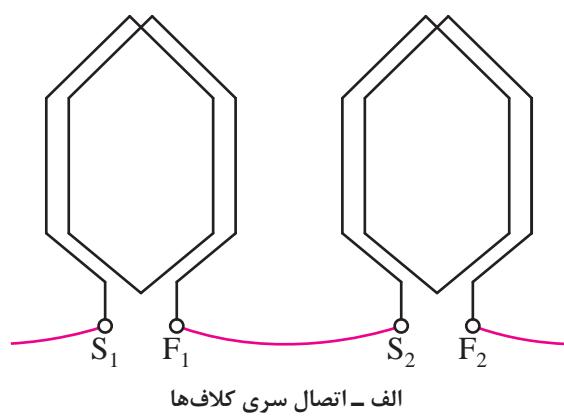«سیم‌پیچی»^۷ از اتصال چندین کلاف تشکیل شده است. این اتصال می‌تواند به صورت سری یا موازی و یا ترکیب سری و موازی باشد (شکل ۹۶ - ۲).



الف - اتصال سری کلافها

ب - اتصال موازی کلافها

شکل ۹۶


۱۱ - ۲ - سیم‌پیچی آرمیچر ماشین‌های جریان

مستقیم

در ماشین‌های جریان مستقیم، نحوه سری و موازی کردن کلاف‌های سیم‌پیچی رتور تحت عنوان «سیم‌پیچی آرمیچر»^۱ مطرح می‌شود. به طور کلی اصطلاح «سیم‌پیچی آرمیچر» به سیم‌پیچی‌هایی اطلاق می‌شود که نیروی محرکه اصلی در آنها القا می‌شود.

در این بخش به شیوه‌های اتصال کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر به یکدیگر از طریق تغیه‌های کموتاتور پرداخته می‌شود. با معرفی روش‌های «ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر» به تأثیر این شیوه‌ها بر نیروی محرکه القایی، جریان و گشتاور ماشین‌های جریان مستقیم اشاره خواهد شد.^۲ برخی از واژه‌های مربوط به سیم‌پیچی در ذیل آورده شده است:

«حلقه»^۳ شامل یک دور هادی است. قسمتی از حلقه که درون شیار قرار می‌گیرد «بازو» نام دارد و قسمتی که در بیرون شیار قرار می‌گیرد «پیشانی» نامیده می‌شود. هر حلقه دارای یک سرو ته می‌باشد. سر حلقه را با حرف «S»^۴ و ته آن را با حرف «F»^۵ نشان می‌دهند (شکل ۹۴ - ۲).

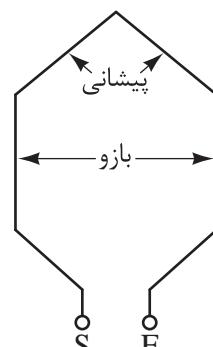

شکل ۹۴

«کلاف»^۶ از اتصال سری چندین حلقه تشکیل شده

۲. جزیيات بیشتر سیم‌پیچی آرمیچر را در درس «تکنولوژی کارگاه سیم‌پیچی» خواهید آموخت.


Armature Winding .۱
Start .۴
Turn .۳

Winding .۷

Coil .۶

Final .۵

نمونه‌ای از سری و موازی شدن حلقه‌ها در شکل ۲-۹۸ نشان داده است.

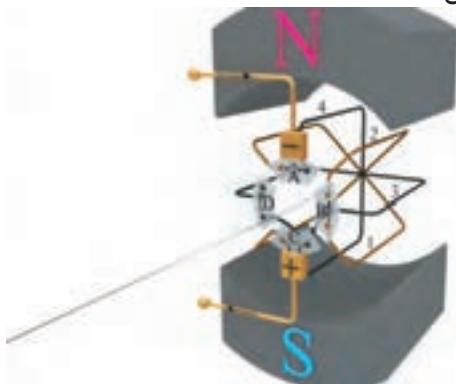

شکل ۲-۹۸ طرح یک ماشین ۴ کلافی

این شکل یک ماشین جریان مستقیم دو قطب با چهار کلاف و چهار تیغه کموتاتور را نشان می‌دهد. به منظور پرهیز از شلوغ شدن شکل کلافها به صورت حلقه نشان داده شده‌اند.


دو حلقه مشکی از طریق تیغه D و دو حلقه قهوه‌ای از طریق تیغه B با هم سری شده‌اند؛ هر یک از حلقه‌های مشکی و قهوه‌ای از طریق تیغه‌های A و C با هم موازی خواهند شد. بدین ترتیب جریان الکتریکی از طریق جاروبک به تیغه A وارد می‌شود و پس از عبور از حلقه‌های مشکی و قهوه‌ای به تیغه C می‌رسد و از طریق جاروبک خارج می‌شود. لذا جریان الکتریکی از تمام حلقه‌ها می‌گذرد و آنها در کار ماشین مؤثر خواهند شد.

ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر مطابق شکل (۲-۹۸) بسیار دشوار است. لذا روش‌های ترسیمی دیگری به کار می‌رود. این روش‌ها عبارت است از:

- دیاگرام دایره‌ای (مقطوعی)
- دیاگرام خطی (راه جریان)
- دیاگرام گستردۀ (باز)
- دیاگرام سریع (دندانه اره‌ای)

۲-۱۲- روش‌های ترسیم سیم‌پیچی آرمیچر

در قسمت‌های قبل مشاهده شد برای قابل استفاده و کاربردی شدن ژنراتور و موتور ساده جریان مستقیم تعداد حلقه‌های آنها افزایش داده می‌شود (شکل‌های ۲-۷۷ و ۲-۴۸). ماشین جریان مستقیمی با چهار حلقه و هشت تیغه کموتاتور در نظر است (شکل ۲-۹۷).

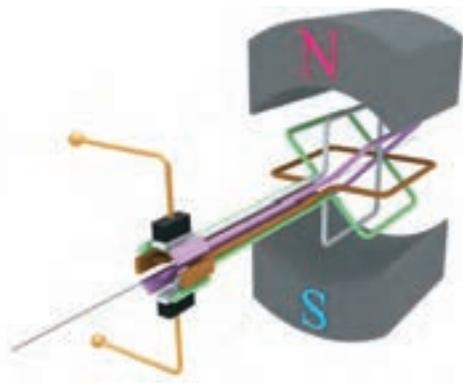


شکل ۲-۹۷

مشاهده می‌شود در هر لحظه فقط یک یا دو حلقه دارای جریان می‌شوند و حلقه‌های دیگر فاقد جریان الکتریکی هستند و نقش مؤثری در تمام لحظات در ماشین ایفا نمی‌کنند. در واقع به دلیل عدم ارتباط الکتریکی بین این حلقه‌ها، افزایش بیشتر تعداد حلقه‌ها با این شیوه تأثیر چندانی در کارایی ماشین نگذاشته است.

برای برقراری ارتباط الکتریکی بین حلقه‌ها روش‌هایی به کار گرفته می‌شود که حلقه‌ها را به صورت سری و موازی از طریق تیغه‌های کموتاتور به یکدیگر متصل می‌کنند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند. با این عمل در موتورها تغییرات گشتوار به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و گشتوار یکنواخت خواهد شد و در ژنراتورها ضربان نیروی محرکه القایی نیز به حداقل مقدار ممکن می‌رسد و مقدار متوسط آن افزایش می‌یابد.

۱ - ۱۲ - ۲ - دیاگرام دایرها

(۹۸ - ۲) در شکل (۱۰۰ - ۲) نشان داده است.

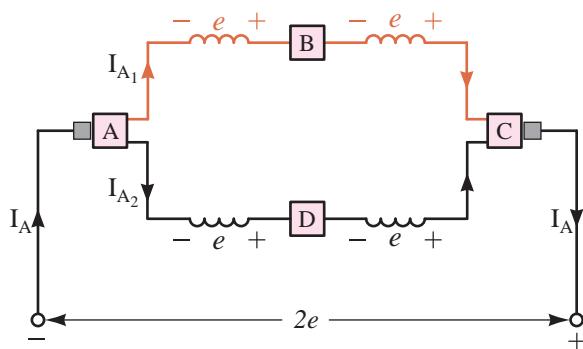

شکل ۱۰۰ - ۲ - دیاگرام خطی ماشین چهار کلافی دو قطب

در این شکل لحظه‌ای که جاروبک‌ها با تیغه‌های A و C کمotaتور در تماس هستند مشاهده می‌شود. جریان آرمیچر I_A از طریق تیغه A کمotaتور بین دو راه جریان که توسط کلاف‌های قهوه‌ای و مشکی ایجاد شده است تقسیم می‌شود و جریان‌های I_{A_1} و I_{A_2} را در هر مسیر جاری می‌کند. کلاف‌های هر یک از این راههای جریان توسط تیغه‌های B و D کمotaتور سری شده‌اند و نیروی محركه القایی e آنها با هم جمع می‌شود و ولتاژ $2e$ را بین تیغه‌های A و C کمotaتور به وجود می‌آورند. تعداد راههای جریان را با a نشان می‌دهند لذا در این دیاگرام $2 = a$ است.


۲ - ۶ - فعالیت

با گردش رتور و قرار گرفتن جاروبک‌ها در مقابل تیغه‌های B و D نحوه سری و موازی شدن کلاف و تقسیم جریان را بررسی کنید.

۲ - ۱۲ - ۳ - دیاگرام گسترده

دیاگرام گسترده، موقعیت هر کلاف در شیارهای رتور و نحوه اتصال سر و ته آنها را به تیغه‌های کمotaتور

دیاگرام دایرها، نمای روپرتوی رتور و کمotaتور است. در این دیاگرام «سربندی کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر» یعنی اتصال سر و ته کلاف به تیغه‌های کمotaتور مشخص می‌شود و جهت جریان هر یک از بازوهای کلاف در هر یک از شیارهای رتور نشان داده می‌شود. کلاف‌های رتور و کمotaتور شکل (۹۸ - ۲) در شکل (۹۹ - ۲) نشان داده شده است.

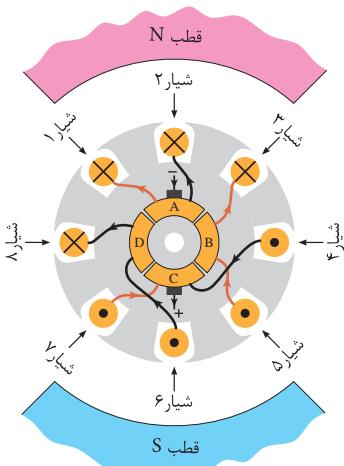

شکل ۹۹ - ۲

۲ - ۱۲ - ۴ - دیاگرام خطی

در دیاگرام خطی چگونگی ارتباط کلاف‌ها به یکدیگر و اتصال سر و ته آنها به تیغه‌های کمotaتور به صورت دیگری ترسیم می‌شود.

این دیاگرام نشان می‌دهد چگونه با موازی شدن کلاف‌ها، مسیرهای موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می‌شود و کلاف‌هایی که در این مسیرها قرار می‌گیرند با یکدیگر سری می‌شوند تا نیروی محركه القایی آنها با هم جمع شود. هر یک از این مسیرهای موازی جریان «راه جریان» نام دارد.

دیاگرام خطی کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر شکل


۱۲-۲- دیاگرام سریع

دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف در شیارهای رتور را نشان می‌دهد. معمولاً دیاگرام سریع بعد از دیاگرام گستردۀ ترسیم می‌شود. با توجه به دیاگرام گستردۀ شکل (۱۰۱-۲) مشاهده می‌شود کلافی که یکی از بازوهای آن در شیار ۱ رتور قرار دارد، بازوی دیگر آن در شیار ۵ قرار گرفته است. این فرایند در دیاگرام سریع به صورت شکل (۱۰۲-۲) نشان داده می‌شود.




شکل ۱۰۲-۲

بازوی کلاف بعدی در شیارهای ۲ و ۷ قرار گرفته است لذا دیاگرام سریع به صورت شکل (۱۰۳-۲) در می‌آید.

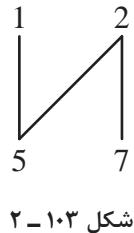

شکل ۱۰۳-۲

با ادامه این روند دیاگرام سریع شکل (۱۰۱-۲) به صورت شکل (۱۰۴-۲) تکمیل می‌شود.

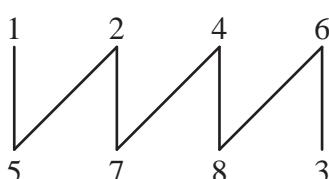

شکل ۱۰۴-۲


در صورتی که در شیارهای رتور دو بازو از دو کلاف قرار داشته باشد. بازوی را که در زیر قرار می‌گیرد با

نشان می‌دهد. در این دیاگرام با توجه به جهت جریان در کلافها محل قطب‌های مغناطیسی سیم‌پیچی آرمیچر نیز مشخص می‌شود.

از دیاگرام گستردۀ اطلاعات مربوط به سیم‌پیچی و سریندی کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر به دست می‌آید و برای سیم‌پیچی عملی آرمیچر مناسب‌تر است.

در ترسیم دیاگرام گستردۀ رتور و کموتاتور را که استوانه‌ای هستند برش طولی، در امتداد شیارها می‌دهند و آنها را به صورت صفحه‌ای ترسیم می‌کنند. به تعداد شیارهای رotor خطوطی به طور عمودی رسم می‌شود. در صورتی که در هر شیار دو بازو از دو کلاف مختلف قرار گرفت، بازویی که در بالای شیار قرار می‌گیرد با خط پر و بازویی که در پایین شیار قرار می‌گیرد را با خط‌چین نشان می‌دهند.

با ایجاد یک برش فرضی در شکل (۹۸-۲) دیاگرام گستردۀ آن مطابق شکل (۱۰۱-۲) ترسیم می‌شود.

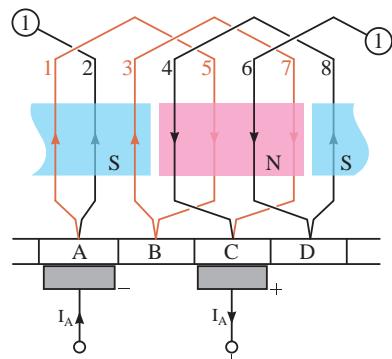

شکل ۱۰۱-۲- دیاگرام گستردۀ ماشین چهار کلافی دو قطب

جریان آرمیچر I_A از طریق جاروبک متصل به تیغه A کموتاتور به سیم‌پیچی وارد می‌شود و از طریق جاروبک متصل به تیغه C کموتاتور از آن خارج می‌شود. مشاهده می‌شود بازوی کلافهای با جهت جریان یکسان در کنار هم قرار گرفته‌اند و به طور مشترک قطب‌های مغناطیسی در رotor به وجود می‌آورند.

اعداد پریم دار نشان می‌دهند.

قطبی آن چقدر است؟

حل:

گام قطبی از رابطه $(7 - 2)$ به دست می‌آید و برابر است با:

$$y_p = \frac{S}{P} = \frac{4}{2} = 2$$

گام رفت

فاصله بین بازوهای یک کلاف سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام رفت» گویند.

شکل $(105 - 2)$ گام رفت را با y نشان می‌دهند و از رابطه $(8 - 2)$ به دست می‌آید.

$$y_1 = \frac{S}{P} \pm \varepsilon \quad (2-8)$$

در این رابطه:

S تعداد شیارهای رتور

P تعداد قطب‌های رتور

ε کوچک‌ترین عددی که کسر $\frac{S}{P}$ را گویا می‌کند.

y_1 گام رفت

در رابطه $(8 - 2)$ اگر:

$\varepsilon = 0$ باشد، گام رفت برابر با گام قطبی خواهد شد و سیم‌پیچی را با «گام کامل» گویند.

$\varepsilon < 0$ منفی باشد، گام رفت کوچک‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم‌پیچی را با «گام کوتاه» گویند.

$\varepsilon > 0$ مثبت باشد، گام رفت بزرگ‌تر از گام قطبی می‌شود و سیم‌پیچی را با «گام بلند» گویند.

۱۳-۲- گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر

سیم‌پیچی آرمیچر با گام‌های آن شناسایی می‌شود.

این گام‌ها عبارتند از:

• گام قطبی^۱

• گام رفت^۲ (گام جلو)

• گام برگشت^۳ (گام عقب)

• گام سیم‌پیچی^۴

• گام کمotaTor^۵

گام قطبی

با عبور جریان الکتریکی از سیم‌پیچی آرمیچر در اطراف رتور آن قطب‌های مغناطیسی تشکیل می‌شود.

فاصله بین مرکز تا مرکز دو قطب غیرهمنام مجاور یکدیگر بر حسب شیار رتور را «گام قطبی» گویند.

گام قطبی را با y نشان می‌دهند و از رابطه $(7 - 2)$ به دست می‌آید.

$$y_p = \frac{S}{P} \quad (2-7)$$

در این رابطه:

S تعداد شیارهای رotor

P تعداد قطب‌های رotor

y_p گام قطبی بر حسب شیار رتور


مثال ۲-۲- رتور ماشین جریان مستقیمی^۴ شیار دارد. اگر رتور دو قطب سیم‌پیچی شده باشد گام

Coil Pitch .۴
Long Pitch .۸

Back Pitch .۲
Short Pitch .۷

Forward Pitch .۲
Full Pitch .۶

Pole Pitch .۱
Commutator Pitch .۵

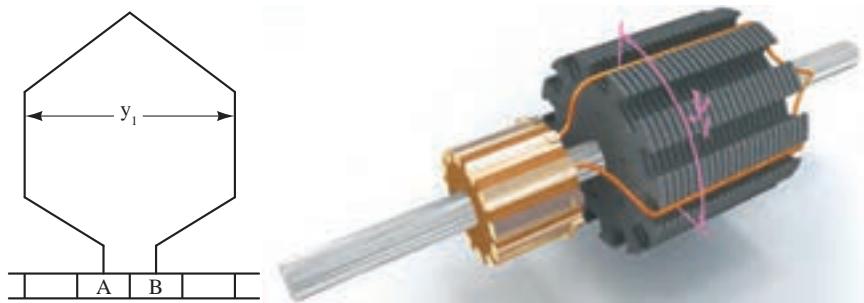

شکل ۲-۱۰۵

فعالیت ۲-۸

- ۱ - چرا در رابطه (۸-۲) ϵ مطرح شده است.
- ۲ - در مثال (۳-۲) چرا $\frac{3}{4} = \epsilon$ انتخاب نشده است.

گام برگشت

فاصله بین بازوی دوم از کلاف اول تا بازوی اول از کلاف دوم سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رتور را «گام برگشت» می‌گویند و آن را با y_1 نشان می‌دهند (شکل ۱۰۶-۲).

مثال ۳-۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای چهار قطب و یازده شیار می‌باشد، گام رفت را تعیین کنید.
حل:

گام رفت از رابطه (۸-۲) به دست می‌آید:

$$y_1 = \frac{S}{P} \pm \epsilon = \frac{11}{4} \pm \epsilon$$

کسر $\frac{11}{4}$ گویا نیست و با $\frac{1}{4} + \epsilon$ گویا می‌شود.

$$y_1 = \frac{11}{4} + \frac{1}{4} = 3$$

ϵ انتخاب شد؛ پس سیم‌پیچی با گام بلند است.




شکل ۲-۱۰۶

گام کمotaتور

فاصله بین سر و ته یک کلاف روی کمotaتور بر حسب تعداد عایق بین تیغه‌های کمotaتور را «گام کمotaتور» می‌گویند. و آن را با y_C نشان می‌دهند (شکل ۱۰۷-۲).

گام سیم‌پیچی

فاصله بین دو بازوی اول دو کلاف متواالی سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب شیار رotor را «گام سیم‌پیچی» گویند و آن را با y_A نشان می‌دهند (شکل ۱۰۷-۲).

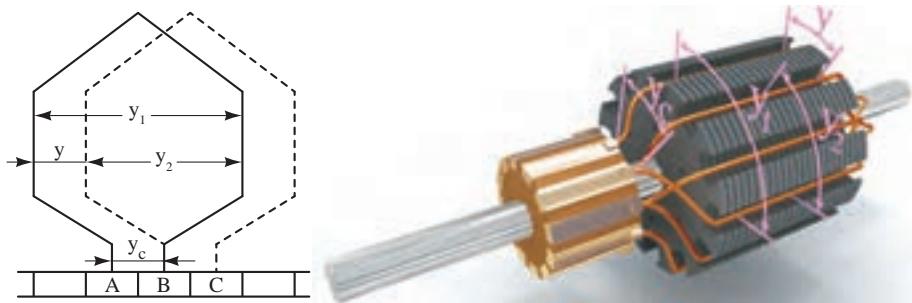

شکل ۲-۱۰۷

پرسش‌های تشریحی ۲

- ۱ - مفاهیم مربوط به سیم‌پیچی آرمیچر را تعریف کنید:
الف - حلقه ب - کلاف پ - سیم‌پیچی
- ۲ - روش‌های ترسیمی سیم‌پیچی آرمیچر را نام ببرید.
- ۳ - گام‌های سیم‌پیچی آرمیچر را نام ببرید.
- ۴ - گام قطبی را تعریف کنید و رابطه آن را بنویسید.
- ۵ - گام برگشت را تعریف کنید.
- ۶ - گام کموتاتور را تعریف کنید.

تمرین ۲-۷

- ۱ - گام قطبی رتور یک ماشین جریان مستقیم دو قطب برابر ۶ می‌باشد. تعداد شیارهای رتور را به دست آورید.
- ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای چهار قطب و سیزده شیار می‌باشد. گام رفت را به دست آورید.

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱ - دیاگرام نمای رو بروی رتور و کموتاتور است.
- ۲ - دیاگرام گسترده موقعیت هر کلاف در و نحوه اتصال سر و ته آنها را به نشان می‌دهد.
- ۳ - فاصله بین بازوهای یک کلاف بر حسب شیار رتور را گویند.

پرسش‌های صحیح، غلط

- ۱ - دیاگرام خطی نشان می‌دهد چگونه با موازی شدن کلافها، مسیرهای موازی برای عبور جریان الکتریکی ایجاد می‌شود.

صحیح غلط

- ۲ - دیاگرام سریع موقعیت هر بازوی کلاف در شیارهای رotor را نشان می‌دهد.

صحیح غلط


- ۳ - فاصله بین دو بازوی اول دو کلاف متواالی بر حسب شیار را گام سیم‌پیچی گویند.

صحیح غلط

در این شکل ته هر کلاف به یک تیغه کمotaتور

اتصال می‌باید و این تیغه محل اتصال سرکلاف بعدی خواهد شد و این روند ادامه می‌باید تا این‌که تمام سر و ته کلافها به ترتیب به تیغه و تیغه مجاور آن متصل می‌شود. این نوع سیم پیچی اسم حقیقی خود را دارد؛ زیرا کلافها پس از اتصال به تیغه‌های کمotaتور تشکیل حلقه‌های پشت سر هم را می‌دهند.

سیم پیچی حلقوی به دو صورت «راست‌گرد» یا «پیش‌رونده^۱» و «چپ‌گرد» یا «پس‌رونده^۲» سربندی می‌شود. سربندی کلاف از نوع راست‌گرد در شکل ۱۰۹ - ۲ نشان داده شده است.

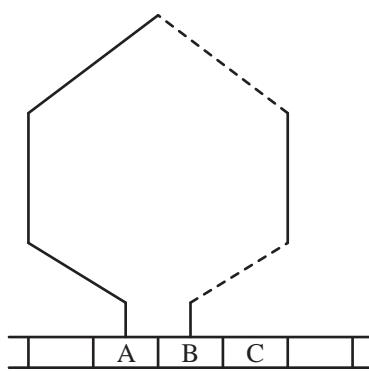

شکل ۱۰۹ - ۲ کلاف با سربندی حلقوی راست‌گرد

در سیم پیچی راست‌گرد ته کلاف به تیغه کمotaتوری که در سمت راست سر کلاف قرار دارد اتصال داده می‌شود.

سربندی کلاف از نوع چپ‌گرد در شکل ۱۱۰ - ۲ نشان داده شده است. در سیم پیچی چپ‌گرد ته کلاف به تیغه کمotaتوری که در سمت چپ سرکلاف قرار دارد اتصال داده می‌شود.

۱۴ - ۲ - روش‌های سیم پیچی آرمیچر


برای اتصال کلافهای سیم پیچی آرمیچر به تیغه‌های کمotaتور ماشین‌های جریان مستقیم روش‌های گوناگونی وجود دارد. اما دو روش آن بهنام «حلقوی^۱» و «موجی^۲» مشهورتر است. انجام هر یک از این اتصال‌ها به ترتیب باعث ایجاد «سیم پیچی حلقوی^۳» و «سیم پیچی موجی^۴» در رotor می‌شود.

سیم پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر شکل سیم پیچی و نحوه اتصال کلافها به تیغه‌های کمotaتور با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت در تعداد راههای جریان و ترتیب اتصال سر و ته کلافها به تیغه‌های کمotaتور می‌باشد.

سیم پیچی‌های حلقوی و موجی به دو صورت «ساده» و «مرکب» اجرا می‌شوند.

۱۴ - ۲ - ۱ - سیم پیچی حلقوی ساده

سربندی دو کلاف به تیغه‌های کمotaتور به صورت سیم پیچی حلقوی ساده به همراه گام‌های آن در دیاگرام گستردۀ شکل ۱۰۸ - ۲ نشان داده شده است.

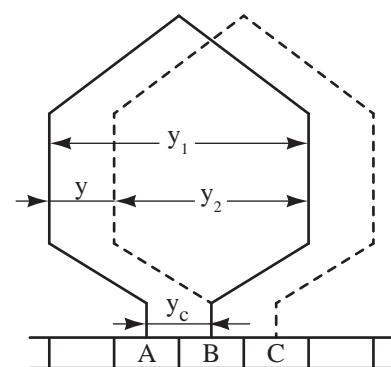

شکل ۱۰۸ - ۲ دیاگرام گستردۀ دو کلاف از سیم پیچی حلقوی ساده


در این شکل یکی از کلافها پرنگ‌تر نشان داده شده است؛ آن را کلاف اول می‌نامیم. بازوی اول این کلاف در شیار ۱ رتور قرار دارد و بازوی دوم آن در شیار ۴ رتور قرار گرفته است. بین بازوی اول و دوم این کلاف ۳ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام رفت $y_1 = 3$ می‌شود. چون گام رفت با گام قطبی برابر است سیم‌پیچی «گام کامل» می‌باشد.

سر کلاف اول به تیغه ۱ کموتاتور اتصال دارد. این کلاف در طی مسیری راست‌گرد پس از عبور از شیارهای ۱ و ۴، ته آن به تیغه ۲ کموتاتور متصل شده است. بین سرونه این کلاف یک عایق از کموتاتور قرار دارد. بنابراین طبق تعریف، گام کموتاتور $y_C = +1$ می‌شود و سیم‌پیچی راست‌گرد است.


کلاف بعدی کلاف دوم نامیده می‌شود که بازوی اول آن در شیار ۲ و بازوی دوم این کلاف در شیار ۵ رتور قرار می‌گیرد. سر کلاف دوم به تیغه ۲ کموتاتور که ته کلاف اول به آن متصل شده بود، اتصال می‌یابد و ته آن به تیغه ۳ کموتاتور متصل می‌شود. این روند در جاگذاری کلافهای بعدی در شیارهای رتور و اتصال سرونه این کلافهای کموتاتور ادامه می‌یابد تا آن که انتهای آخرین کلاف به ابتدای کلاف اول در تیغه ۱ وصل شود. بدین ترتیب سیم‌پیچی رتور به صورت حلقوی ساده تکمیل می‌شود.

بازوی دوم کلاف اول در شیار ۴ رتور و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۲ رتور قرار دارد. بین این دو بازو شیار فاصله است که طبق تعریف، گام برگشت $y_2 = 2$ می‌شود.

بازوی اول کلاف اول در شیار ۱ رتور و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۲ رتور قرار دارد. بین این دو بازو

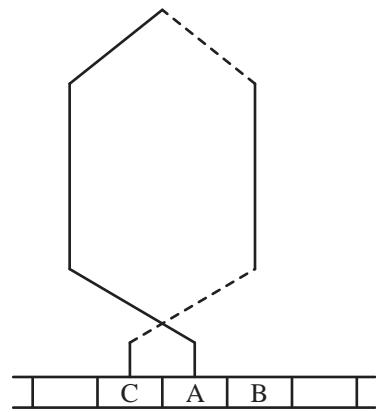

شکل ۱۱۰-۲ کلاف با سربندی حلقوی چپ‌گرد دیاگرام دایره‌ای سیم‌پیچی حلقوی ساده چهار قطب رتور ۱۲ شیار با ۱۲ تیغه کموتاتور در شکل (۱۱۱-۲) نشان داده شده است.

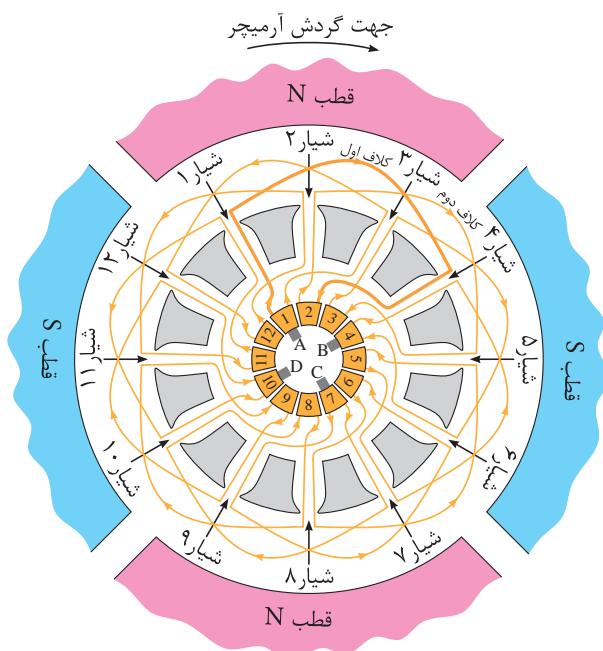

شکل ۱۱۱-۲ دیاگرام دایره‌ای رتور ۱۲ شیار ۴ قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده رتور ۱۲ شیار و ۴ قطب دارد و از رابطه $(7 - 2) \times 2$ گام قطبی به دست می‌آید:

$$y_P = \frac{S}{P} = \frac{12}{4} = 3$$

ترتیب چهار مسیر شکل می‌گیرد و کلافهای آرمیچر در این مسیرها توزیع می‌شوند.

جريان پس از عبور از جاروبک‌های A و C در چهار مسیر تقسیم می‌شود. هر یک از این مسیرها راهی برای عبور جریان است. لذا چهار «راه جریان» ایجاد شده است. یعنی $a = 4$ می‌باشد.

مشاهده می‌شود در سیم پیچی حلقوی ساده تعداد راههای جریان با تعداد قطبها برابر است. بنابراین:

$$a = P \quad (2-9)$$

با توجه به دیاگرام خطی شکل (۱۱۲ - ۲) مشاهده می‌شود کلافها در هر راه جریان با یکدیگر سری می‌شوند، لذا نیروی محرکه القایی آنها با هم جمع می‌شود. اگر نیروی محرکه القایی هر کلاف e ولت باشد از آنجایی که در هر راه جریان ۳ کلاف قرار دارد، نیروی محرکه القایی در هر راه جریان $3e$ ولت خواهد شد. ولتاژ میان دو جاروبک A و B یا C و D با نیروی محرکه القایی در هر راه جریان یعنی $3e$ ولت برابر است. کلافهای هر یک از این راههای جریان پس از این که با یکدیگر سری شدند به وسیله اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب جریان آرمیچر بین راههای جریان تقسیم می‌شود. اگر جریان هر مسیر جریان I_{a_1} آمپر باشد از آنجایی که آرمیچر ۴ راه جریان دارد لذا جریان آرمیچر $4I_{a_1}$ آمپر خواهد شد. بنابراین بین جریان آرمیچر و جریان هر راه جریان رابطه $10 = 2$ برقرار است.


$$I_{a_1} = \frac{I_A}{a} \quad (2-10)$$

یک شیار فاصله است و طبق تعریف، گام سیم پیچی $y = 1$ می‌شود.

سیم پیچی حلقوی ساده است؛ تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطبها است، لذا از ۴ جاروبک با پهناهی برابر با عرض تیغه کموتاتور استفاده می‌شود.

جاروبک‌ها بر روی تیغه‌هایی از کموتاتور قرار داده می‌شود که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. مطابق شکل جریان از تیغه‌های شماره ۱ و ۷ کموتاتور خارج می‌شود و به تیغه‌های شماره ۴ و ۱۰ کموتاتور وارد می‌شود؛ لذا چهار جاروبک A، B، C و D به روی این تیغه‌ها قرار می‌گیرند. بدینهی است پلاریته ولتاژ جاروبک‌های A و C و جاروبک‌های B و D یکی است. چرا؟

دیاگرام خطی سیم پیچی حلقوی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۲ - ۲) نشان داده شده است.

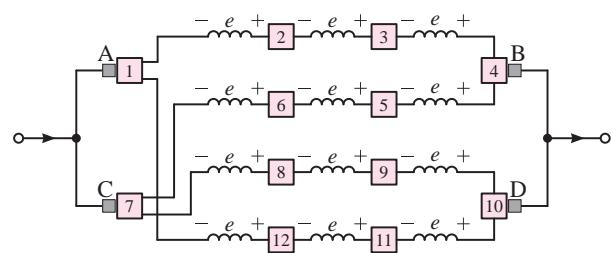

شکل ۱۱۲ - ۲ دیاگرام خطی رتور ۱۲ شیار ۴ قطب با سیم پیچی حلقوی ساده

در دیاگرام خطی شکل (۱۱۲ - ۲) مشاهده می‌شود میان دو تیغه مجاور کموتاتور یک کلاف قرار گرفته است. این کلافها از طریق تیغه‌های کموتاتور با یکدیگر سری شده‌اند.


جاروبک‌های هم پلاریته B و D و جاروبک‌های هم پلاریته A و C به یکدیگر ارتباط داده شده‌اند. بدین

دیاگرام گسترده سیم‌پیچی حلقوی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۳ - ۲) نشان داده شده است. از آنجایی که در هر شیار رتور دو بازو از دو کلاف قرار گرفته است در دیاگرام گسترده، بازویی که در شیار زیر قرار می‌گیرد را با خط چین نشان می‌دهند.

فعالیت ۲ - ۷

گام‌های سیم‌پیچی شکل (۱۱۳ - ۲) را به دست آورید.


در این رابطه:
 I_A جریان هر راه جریان
 a تعداد راههای جریان
 I_A جریان آرمیچر
 تقسیم جریان بین راههای جریان در سیم‌پیچی حلقوی باعث می‌شود از کلافهای آرمیچر در هر راه، جریان کمتری عبور کند و سطح مقطع هادی‌های آنها کاهش یابد.

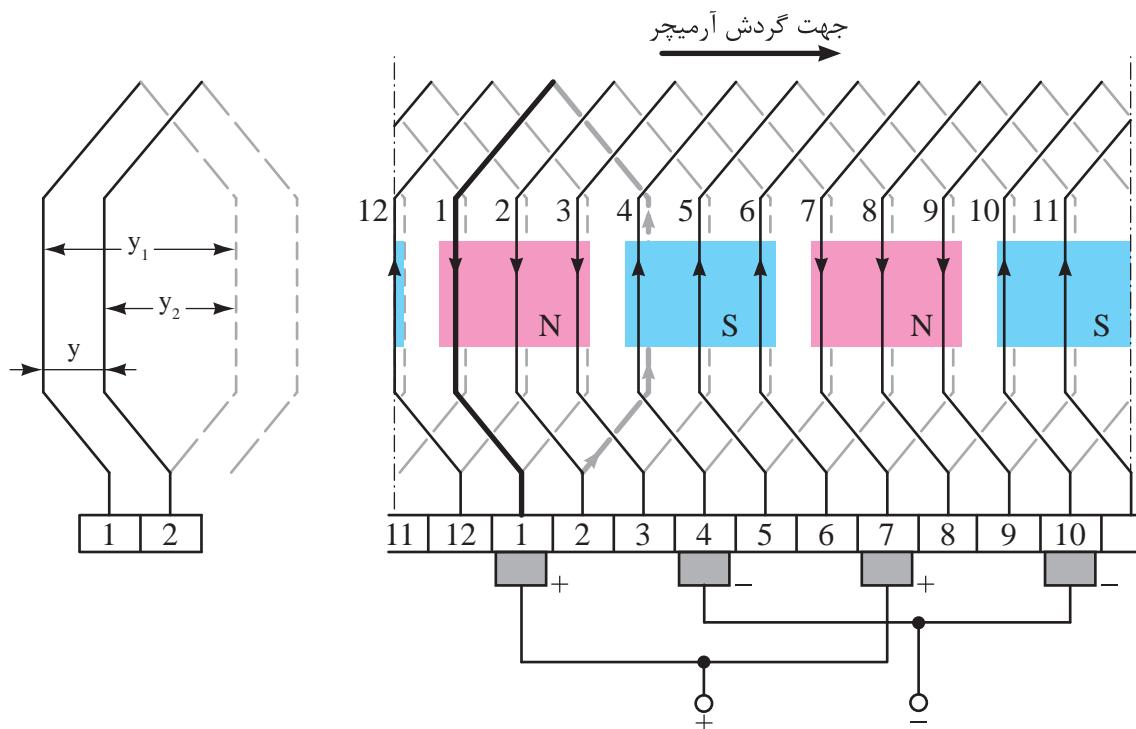

شکل ۱۱۳ - ۲ دیاگرام گسترده رتور ۱۲ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده

شیار در زیر قرار می‌گیرد با اعداد پریم‌دار نشان داده می‌شود.

دیاگرام سریع سیم‌پیچی حلقوی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۱ - ۲) در شکل (۱۱۴ - ۲) نشان داده شده است. در دیاگرام سریع بازویی که در

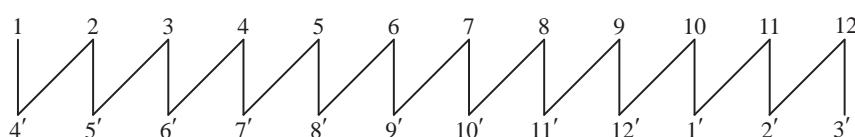

شکل ۱۱۴ - ۲ دیاگرام سریع رتور ۱۲ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی حلقوی ساده

موازی شده‌اند و به همین دلیل نیز به آن مرکب گویند.
در بین اصطلاحات سیم‌پیچی آرمیچر، m را «درجه ترکیب» نامیده‌اند. m نشان می‌دهد سیم‌پیچی مرکب از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است. ۱ یعنی رتور دارای یک سیم‌پیچی حلقوی ساده می‌باشد و $m=2$ یعنی رotor دارای دو سیم‌پیچی حلقوی ساده است که در اصطلاح آن را «سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه» می‌نامند. این روند نام‌گذاری می‌تواند ادامه یابد.

در سیم‌پیچی حلقوی مرکب سرو ته کلاف‌های هر یک از سیم‌پیچی‌های حلقوی ساده به تیغه‌های کمotaتور به فاصله $\frac{m}{2}$ متصل می‌شوند. جاروبک نیز با پهنانی خود تیغه‌های کمotaتور مجاور یکدیگر را به هم ارتباط می‌دهد. بدینهی است پهنانی جاروبک m برابر عرض تیغه کمotaتور انتخاب می‌شود تا m سیم‌پیچی حلقوی ساده را با هم موازی کند.


دیاگرام گستردگ سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه یک رتور ۲۰ شیار ۴ قطب در شکل (۱۱۵ - ۲) نشان داده شده است.

سیم‌پیچی حلقوی ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد:

- گام کمotaتور $y_c = \pm 1$ است. در صورتی که $y_c = +1$ باشد سیم‌پیچی حلقوی ساده راست‌گرد است. در صورتی که $y_c = -1$ باشد سیم‌پیچی را حلقوی ساده چپ‌گرد می‌نامند.
- تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطب‌ها می‌باشد (شکل ۱۱۱ - ۲).
- پهنانی هر جاروبک با عرض تیغه کمotaتور برابر است (شکل ۱۱۳ - ۲).
- تعداد راه‌های جریان برابر تعداد قطب‌ها است (شکل ۱۱۲ - ۲).
- روابط $y_2 - y_1 = y_c$ و $y = y_c$ حاکم است (شکل ۱۰۸ - ۲).

۱۴ - ۲ سیم‌پیچی حلقوی مرکب

سیم‌پیچی حلقوی مرکب از m سیم‌پیچی حلقوی ساده مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شود که با هم

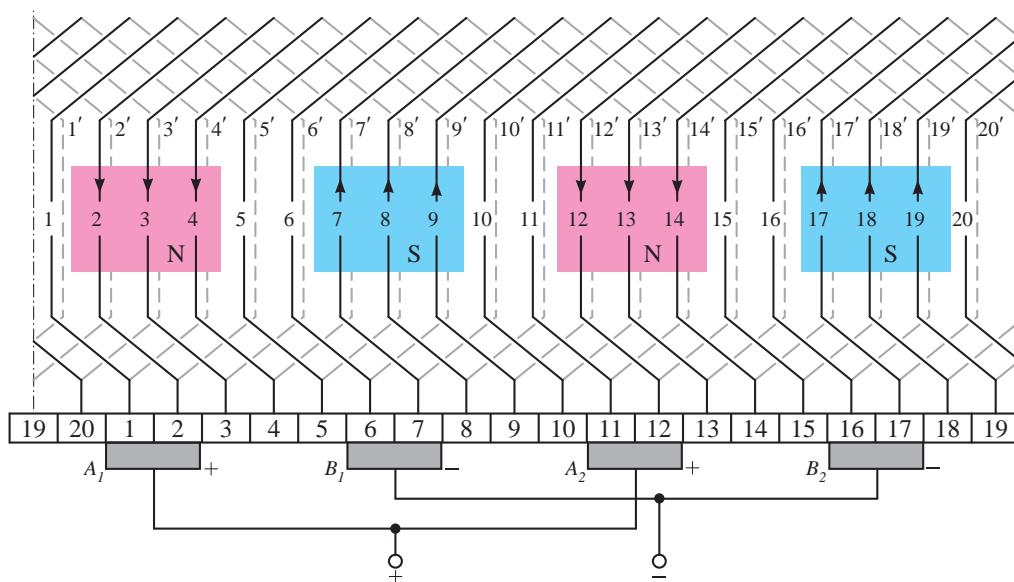

شکل ۱۱۵ - ۲ دیاگرام گستردگ سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه رتور ۲۰ شیار چهار قطب

y_C گام کمotaتور

سیمپیچی حلقوی مرکب نسبت به سیمپیچی حلقوی ساده، دارای تعداد راه جریان بیشتری است لذا از آن در سیمپیچی آرمیچر ماشین‌هایی استفاده می‌شود که برای جریان خیلی زیاد طراحی شده‌اند.

۲-۹ فعالیت

گام‌های سیمپیچی شکل (۱۱۵ - ۲) را تعیین کنید.
با توجه به مطالب بخش‌های ۱ - ۱۴ و ۲ - ۱۴ - ۲ می‌توان درباره سیمپیچی حلقوی به نکات زیر اشاره داشت:

- با استفاده از سیمپیچی حلقوی مرکب امکان استفاده از سیمپیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتر فراهم می‌شود.
- درجه ترکیب m نشان می‌دهد که سیمپیچی آرمیچر از چند سیمپیچی ساده تشکیل شده است.
- گام کمotaتور $y_C = \pm m$ است. علامت مثبت برای سیمپیچی راست‌گرد و علامت منفی برای سیمپیچی چپ‌گرد منظور می‌شود.
- تعداد جاروبک‌ها برابر تعداد قطب‌ها است.
- پهنهای هر جاروبک m برابر عرض تیغه کمotaتور می‌باشد.

این سیمپیچی شامل دو سیمپیچی حلقوی ساده ۴ قطب است که مستقل از یکدیگر می‌باشند. لذا $m=2$ است. به همین دلیل آن را مرکب دوگانه نامیده‌اند. هر یک از این سیمپیچی‌های حلقوی ساده طبق رابطه (۲-۹) دارای ۴ راه جریان می‌باشند. پهنهای جاروبک ۲ برابر عرض یک تیغه کمotaتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یکدیگر را به هم ارتباط دهد. بدین ترتیب دو سیمپیچی حلقوی ساده با یکدیگر موازی می‌شوند و آرمیچر دارای ۸ راه جریان می‌شود. مشاهده می‌شود تعداد راه‌های جریان به ۲ برابر تعداد قطب‌ها افزایش یافته است. بنابراین در حالت کلی تعداد راه‌های جریان از رابطه (۱۱ - ۲) به دست می‌آید.

$$a = mP \quad (2-11)$$

در این رابطه:

P تعداد قطب

m درجه ترکیب

a تعداد راه جریان

در شکل (۱۱۳ - ۲) گام کمotaتور ۲ است که با درجه ترکیب m برابر شده است. لذا در حالت کلی می‌توان از رابطه (۱۲ - ۲) گام کمotaتور سیمپیچی حلقوی را به دست آورد.

$$y_C = \pm m \quad (2-12)$$

در این رابطه:

m درجه ترکیب

$+m$ برای سیمپیچی راست‌گرد

$-m$ برای سیمپیچی چپ‌گرد


۲ - رتور ۱۵ شیار یک ماشین جریان مستقیم چهار قطب به صورت حلقوی مرکب دوگانه سیم‌پیچی شده است. مطلوب است:

الف - گام‌های سیم‌پیچی

ب - تعداد راههای جریان

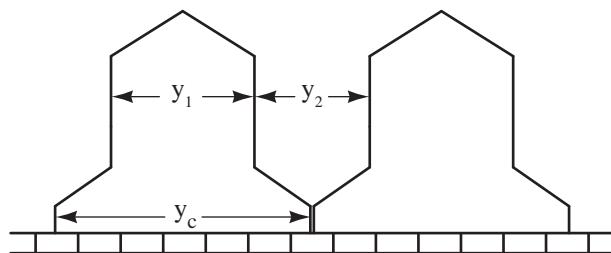۱۴-۲ - سیم‌پیچی موجی ساده

سربندی دو کلاف به تیغه‌های کموتاتور به صورت سیم‌پیچی موجی ساده به همراه گام‌های آن در شکل ۱۱۶ - ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱۱۶ - ۲ دیاگرام گستردگ دو کلاف از سیم‌پیچی موجی ساده در این شکل مشاهده می‌شود سر و ته کلاف با فاصله‌ای زیاد به اندازه y_c به دو تیغه کموتاتور متصل می‌شود و ته کلاف محل اتصال سر کلاف بعدی خواهد شد و این روند ادامه می‌یابد تا این‌که سر و ته همه کلاف‌ها به تیغه‌های کموتاتور متصل می‌شوند.

سیم‌پیچی موجی نیز به دو صورت «راست‌گرد» یا «پیش‌رونده» و «چپ‌گرد» یا «پس‌رونده» سربندی می‌شود. سربندی دو کلاف به صورت راست‌گرد در شکل ۱۱۷ - ۲ نشان داده شده است. در سیم‌پیچی راست‌گرد ته کلاف دوم به تیغه کموتاتور سمت راست سر کلاف اول اتصال داده شده است.

- تعداد راههای جریان m برابر تعداد قطب‌ها است.

$$a = mP$$

- گام سیم‌پیچی برابر است با $y = y_C$

- رابطه $y = y_1 - y_2$ همواره حاکم است.

- جریان هر راه جریان برابر است با $I_{av} = \frac{I_A}{a}$

پرسش ۲ - ۸

۱ - تفاوت سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی از نظر

شكل سیم‌پیچی را بنویسید.

۲ - دیاگرام گستردگ دو کلاف از سیم‌پیچی حلقوی ساده را رسم کنید و گام‌های سیم‌پیچی را بر روی آن نشان دهید.

۳ - خصوصیات سیم‌پیچی حلقوی ساده را بنویسید.

۴ - خصوصیات سیم‌پیچی حلقوی مرکب را بنویسید.

۵ - تفاوت سیم‌پیچی حلقوی راست‌گرد با چپ‌گرد را با رسم شکل نشان دهید.

۶ - گام‌های سیم‌پیچی شکل ۱۱۱ - ۲ را تعیین کنید.

تمرین ۲ - ۸

۱ - برای رتور ۱۹ شیار یک ماشین جریان مستقیم که به صورت حلقوی ساده راست‌گرد با چهار قطب سیم‌پیچی شده است گام‌های سیم‌پیچی و تعداد راههای مسیر جریان را تعیین کنید.

است سیم‌پیچی از نوع «گام بلند» می‌باشد.

سر کلاف اول به تیغه ۱ کموتاتور اتصال دارد.


این کلاف در طی مسیری راست‌گرد پس از عبور از شیارهای ۱ و ۴ رتور، ته آن به تیغه ۶ کموتاتور متصل شده است. بین سر و ته این کلاف ۵ عایق از کموتاتور قرار دارد طبق تعریف، گام کموتاتور $y_c = +5$ می‌شود و سیم‌پیچی راست‌گرد است.

کلاف بعدی کلاف دوم نامیده می‌شود که بازوی اول آن در شیار ۶ و بازوی دوم این کلاف در شیار ۹ رتور قرار می‌گیرد. سر کلاف دوم به تیغه ۵ کموتاتور که ته کلاف اول به آن متصل شده بود، اتصال می‌یابد و ته آن به تیغه ۱۱ کموتاتور متصل می‌شود. این روند در جاگذاری کلاف‌های بعدی در شیارهای رتور و اتصال سرو ته آنها به تیغه‌های کموتاتور ادامه می‌یابد تا آن که انتهای آخرین کلاف به ابتدای کلاف اول در تیغه ۱ وصل شود. بدین ترتیب سیم‌پیچی رتور به صورت موجی ساده تکمیل می‌شود.

بازوی دوم کلاف اول در شیار ۴ و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۶ رتور قرار دارد. بین این دو بازو ۲ شیار فاصله است که طبق تعریف، گام برگشت $y_2 = 2$ می‌شود.


بازوی اول کلاف اول در شیار ۱ و بازوی اول کلاف دوم در شیار ۶ رتور قرار دارد بین این دو بازو ۵ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام سیم‌پیچی $y_5 = 5$ می‌شود.

مطابق شکل این سیم‌پیچی موجی دو عدد جاروبک دارد که پهنای هر یک برابر با عرض تیغه کموتاتور است.

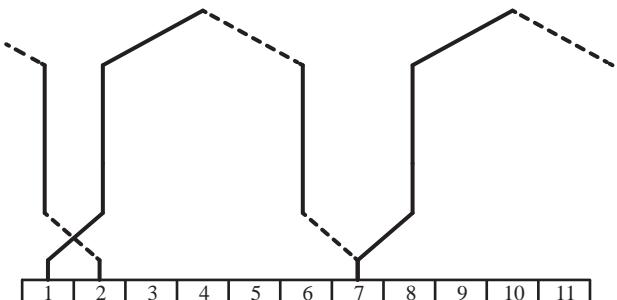

شکل ۱۱۷ - ۲ سربندی دو کلاف سیم‌پیچی موجی به صورت راست‌گرد

سربندی دو کلاف به صورت چپ‌گرد در شکل ۱۱۸ - ۲) نشان داده شده است. در سیم‌پیچی چپ‌گرد ته کلاف دوم به تیغه کموتاتور سمت چپ سرکلاف اول اتصال داده شده است.

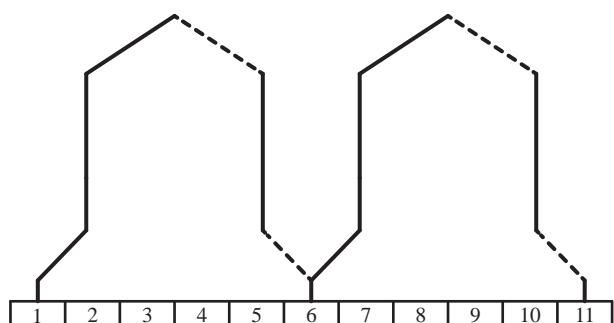

شکل ۱۱۸ - ۲ سربندی دو کلاف سیم‌پیچی موجی به صورت چپ‌گرد دیاگرام دایره‌ای سیم‌پیچی موجی ساده چهار قطب رتور ۱۱ شیار با ۱۱ تیغه کموتاتور در شکل (۱۱۹ - ۲) نشان داده شده است.


رتور ۱۱ شیار و ۴ قطب دارد و از رابطه (۷ - ۲) گام

$$\text{قطبی به دست می‌آید: } y_p = \frac{S}{P} = \frac{11}{4} = 2.75$$

در این شکل یکی از کلاف‌ها پرنگ‌تر نشان داده شده است که آن را کلاف اول می‌نامیم. بازوی اول این کلاف در شیار ۱ رتور قرار دارد و بازوی دوم آن در شیار ۴ رتور قرار گرفته است. بین بازوی اول و دوم این کلاف ۳ شیار فاصله است و طبق تعریف، گام رفت $y_3 = 3$ می‌شود. چون گام رفت بزرگ‌تر از گام قطبی

تیغه شماره ۴ کموتاتور وارد می‌شود. لذا جاروبک A به روی تیغه شماره ۱ و جاروبک B به روی تیغه شماره ۴ می‌گیرند که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. جریان از تیغه شمار ۱ کموتاتور خارج و به


جاروبک‌ها بر روی تیغه‌هایی از کموتاتور قرار می‌گیرند که جریان کلافها به آنها وارد یا از آنها خارج می‌شود. جریان از تیغه شمار ۱ کموتاتور خارج و به

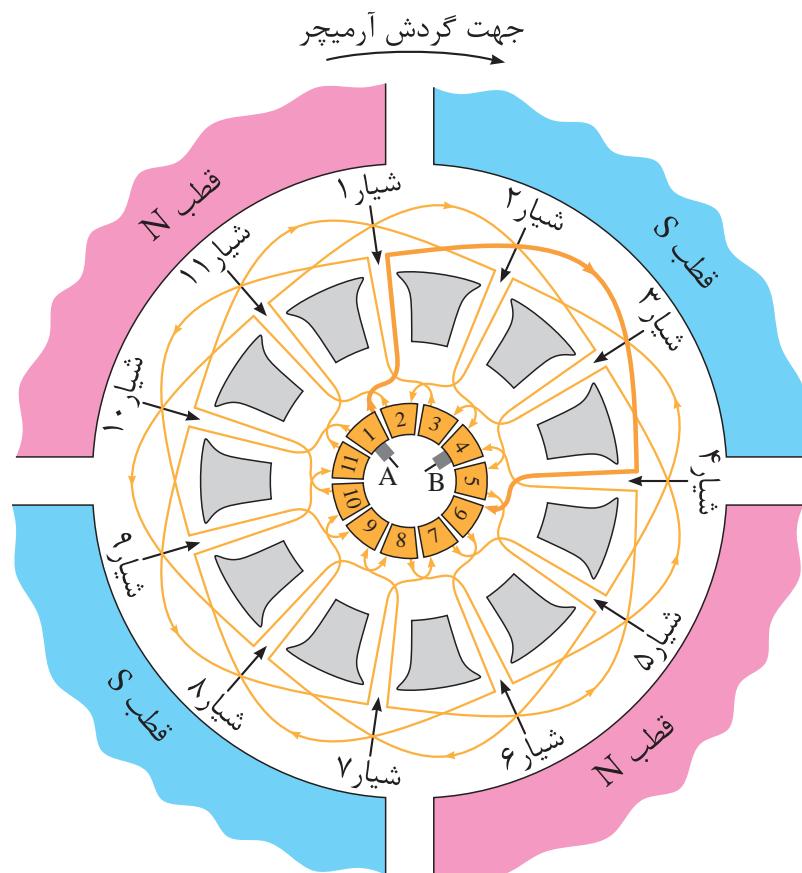

شکل ۱۱۹ - ۲ دیاگرام دور رتور ۱۱ شیار ۴ قطب با سیم پیچی موجی ساده

دیاگرام خطی سیم پیچی موجی ساده مربوط به نشان داده شده است.

دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۹ - ۲) در شکل (۱۲۰ - ۲)

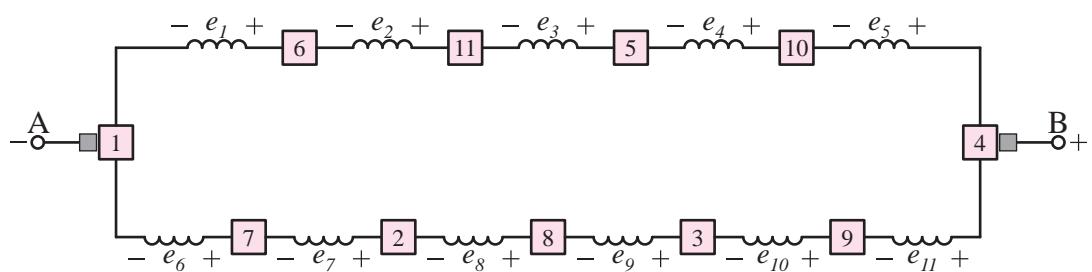

شکل ۱۲۰ - ۲ دیاگرام خطی رتور ۱۱ شیار با قطب با سیم پیچی موجی ساده

تیغه‌های کموتاتور دو مسیر شکل می‌گیرد و کلافهای آرمیچر در این دو مسیر توزیع می‌شوند.

در این شکل کلافها از طریق تیغه‌های کموتاتور با یکدیگر سری شده‌اند. با قرار گرفتن جاروبک‌ها به روی

خواهد شد. بنابراین بین جریان آرمیچر و جریان هر راه جریان همان رابطه $(2 - 10)$ برقرار است.

$$I_{a1} = \frac{I_A}{a}$$

سیم پیچی موجی ساده انتخاب مناسبی برای آرمیچرهای ولتاژ زیاد و جریان نسبتاً کم می‌باشد. زیرا در سیم پیچی موجی در هر راه جریان تعداد بیشتری از کلافها با هم سری می‌شوند و سیم پیچی آرمیچر ولتاژ بیشتری را خواهد داشت. تعداد کم راههای جریان امکان تحمل جریان‌های زیاد از سیم پیچی موجی ساده را سلب می‌کند.

دیاگرام گستردۀ سیم پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل $(2 - 119)$ در شکل $(2 - 121)$ نشان داده شده است.

فعالیت ۲-۱۰

گام‌های سیم پیچی y_c ، y_1 ، y_2 و y شکل $(2 - 121)$ را به دست آورید.


جریان ورودی به آرمیچر پس از عبور از جاروبک بین این دو مسیر تقسیم می‌شود. هر یک از این مسیرها راهی برای عبور جریان است. لذا دو «راه جریان» ایجاد شده است. یعنی:

$$a = 2$$

$(2 - 13)$

مشاهده می‌شود در سیم پیچی موجی ساده تعداد راههای جریان مستقل از تعداد قطب‌ها می‌باشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد.

با توجه به دیاگرام خطی شکل $(2 - 120)$ مشاهده می‌شود کلافهای سیم پیچی آرمیچر در ۲ راه جریان توزیع شده‌اند. کلافها در هر راه جریان با یکدیگر سری می‌شوند و نیروی محرکه القایی آن‌ها با یکدیگر جمع می‌شود. کلافهای هر یک از این راههای جریان پس از این‌که با یکدیگر سری شدند بوسیله اتصال جاروبک‌ها به تیغه‌های کموتاتور با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب جریان آرمیچر بین دو راه جریان تقسیم می‌شود. اگر جریان هر مسیر جریان I_{a1} آمپر باشد از آنجایی که آرمیچر ۲ راه جریان دارد لذا جریان آرمیچر $2I_{a1}$ آمپر

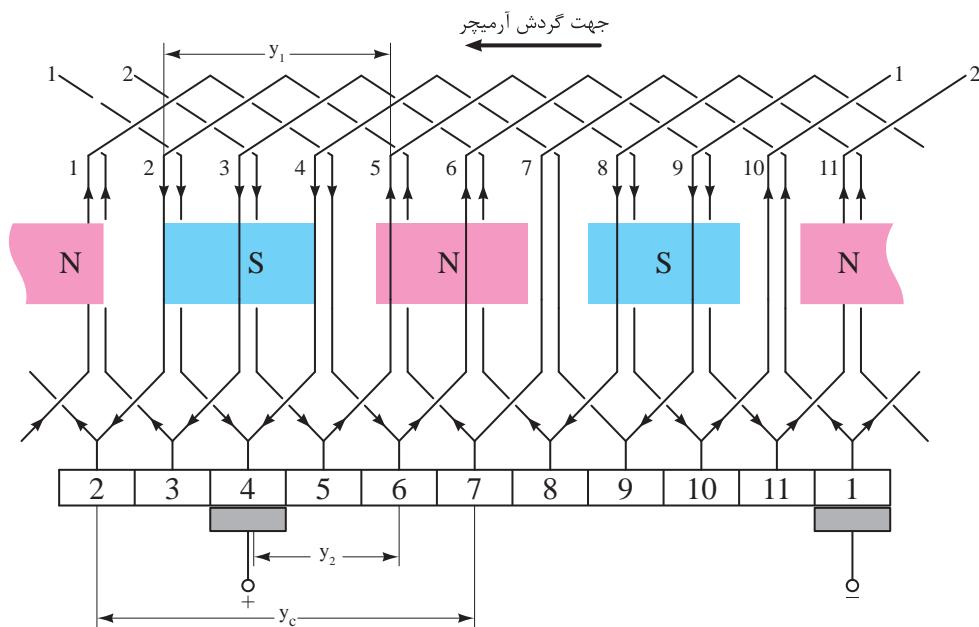

شکل ۲-۱۲۱ - دیاگرام گستردۀ رتور ۱۱ شیار، ۴ قطب موجی ساده

۱۴-۲ - سیم‌پیچی موجی مرکب


سیم‌پیچی موجی مرکب از m سیم‌پیچی موجی ساده مستقل از یکدیگر تشکیل می‌شود که با هم موازی شده‌اند و به همین دلیل نیز به آن مرکب گویند. در این سیم‌پیچی موجی نیز m نشان می‌دهد سیم‌پیچی موجی مرکب از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است. $m=1$ یعنی رتور دارای یک سیم‌پیچی موجی ساده است. $m=2$ یعنی رتور دارای دو سیم‌پیچی موجی ساده است که در اصطلاح آن را «سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه» می‌نامند. این روند نام‌گذاری می‌تواند ادامه یابد.

در سیم‌پیچی موجی مرکب سرو و ته کلاف‌های هر یک از سیم‌پیچی‌های موجی ساده به تیغه‌های کموتاتور به فاصله $\frac{m}{2}$ متصل می‌شوند.

جاروبک نیز با پهنهای خود تیغه‌های کموتاتور مجاور یکدیگر را به هم ارتباط می‌دهد. بدیهی است پهنهای جاروبک m برابر عرض تیغه کموتاتور انتخاب می‌شود تا m سیم‌پیچی موجی ساده را با هم موازی کند.

دیاگرام گستردگی سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه یک رتور ۱۸ شیار ۴ قطب در شکل (۱۲۳ - ۲) نشان داده شده است.

دیاگرام سریع سیم‌پیچی موجی ساده مربوط به دیاگرام دایره‌ای شکل (۱۱۹ - ۲) در شکل (۱۲۲ - ۲) نشان داده شده است.

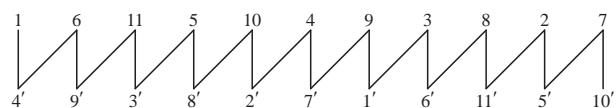

شکل ۱۲۲ - ۲ دیاگرام سریع رتور ۱۸ شیار چهار قطب با سیم‌پیچی موجی ساده

در دیاگرام سریع بازویی که در شیار در زیر قرار می‌گیرد با اعداد پریم‌دار نشان داده می‌شود.


سیم‌پیچی موجی ساده با خصوصیات زیر شناسایی خواهد شد:

- تعداد جاروبک‌ها 2 عدد می‌باشد (شکل ۱۱۹ - ۲).

- پهنهای هر جاروبک برابر m عرض تیغه کموتاتور است (شکل ۱۲۰ - ۲).

- تعداد راه‌های جریان برابر 2 می‌باشد (شکل ۱۲۰ - ۲).

- روابط $y_r = y_1 + y_c$ و $y = y_c$ حاکم است (شکل ۱۱۶ - ۲).

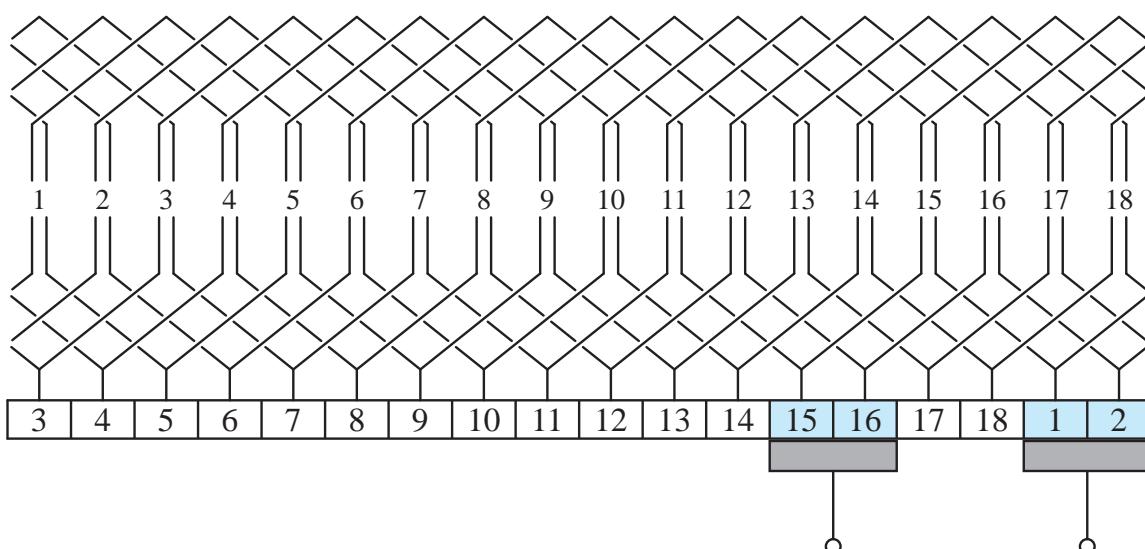

شکل ۱۲۳ - ۲ دیاگرام گستردگی سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه رتور ۱۸ شیار ۴ قطب

c تعداد تیغه‌های کمotaتور
 m درجه ترکیب
 $+m$ برای سیم‌پیچی راست‌گرد
 $-m$ برای سیم‌پیچی چپ‌گرد
 P تعداد قطب
 y_c گام کمotaتور
 سیم‌پیچی موجی مرکب نسبت به موجی ساده، دارای تعداد راه جریان بیشتری است. لذا سیم‌پیچی آرمیچر می‌تواند جریان بیشتری داشته باشد. ضمن این‌که تغییری در ولتاژ سیم‌پیچی آرمیچر با سیم‌پیچی موجی مرکب نسبت به موجی ساده ایجاد نخواهد شد. با توجه به مطلب بخش‌های ۳ - ۱۴ و ۴ - ۱۴ می‌توان درباره سیم‌پیچی موجی به نکات زیر اشاره داشت:

- با استفاده از سیم‌پیچی موجی مرکب امکان استفاده از سیم‌پیچی آرمیچر در جریان‌های بیشتر فراهم می‌شود.

- درجه ترکیب m نشان می‌دهد که سیم‌پیچی آرمیچر از چند سیم‌پیچی ساده تشکیل شده است.

- گام کمotaتور $y_c = \frac{2(c \pm m)}{P}$ است. علامت مثبت برای سیم‌پیچی راست‌گرد و علامت منفی برای سیم‌پیچی چپ‌گرد منظور می‌شود.

- تعداد جاروبک‌ها به تعداد قطب‌ها بستگی ندارد و به طور ثابت ۲ عدد می‌باشد.

- پهنانی هر جاروبک m برابر عرض تیغه‌های

این سیم‌پیچی شامل دو سیم‌پیچی موجی ساده ۴ قطب است که مستقل از یکدیگر می‌باشند؛ لذا $m=2$ است. به همین دلیل آن را مرکب دوگانه نامیده‌اند. هر یک از این سیم‌پیچی‌های موجی ساده طبق رابطه (۲ - ۱۳) دارای ۲ راه جریان می‌باشند. پهنانی جاروبک ۲ برابر عرض یک تیغه کمotaتور انتخاب شده است تا دو تیغه مجاور یکدیگر را به هم ارتباط دهد. بدین ترتیب دو سیم‌پیچی موجی ساده با یکدیگر موازی می‌شوند و سیم‌پیچی آرمیچر دارای ۴ راه جریان می‌شود. مشاهده می‌شود تعداد راه‌های جریان به ۲ برابر تعداد راه‌های جریان سیم‌پیچی موجی ساده افزایش یافته است. بنابراین در حالت کلی تعداد راه‌های جریان از رابطه (۲ - ۱۴) به دست می‌آید.

$$a = 2m$$

(۲-۱۴)

در این رابطه:

m درجه ترکیب

a تعداد راه جریان

فعالیت ۱۱ - ۲

گام‌های سیم‌پیچی y_c ، y_2 ، y_1 و y را در شکل (۲ - ۱۲۳) به دست آورید.

گام کلکتور در سیم‌پیچی‌های موجی اعم از ساده یا مرکب از رابطه (۱۵ - ۲) محاسبه می‌شود.

$$y_c = \frac{2(c \pm m)}{P}$$

(۲-۱۵)

در این رابطه:

۲-۱۵- کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی

آرمیچر

کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر شامل نیروی محرکه القایی، جریان، مقاومت الکتریکی و گشتاور است. نوع سیم‌پیچی آرمیچر یکی از عواملی است که در مقدار هر یک از این کمیت‌ها مؤثر است. با انتخاب نوع سیم‌پیچی مناسب می‌توان مقدار مطلوب هر یک از این کمیت‌ها را به دست آورد.

۱- ۱۵-۲- نیروی محرکه القایی

در روش‌های سیم‌پیچی مشاهده شد در هر راه جریان کلاف‌های سیم‌پیچی آرمیچر از طریق تیغه‌های کمotaتور با یکدیگر سری می‌شوند. لذا نیروی محرکه القایی هر کلاف τ ، در هر راه جریان، با یکدیگر جمع می‌شود. این موضوع در دیاگرام گسترده به خوبی مشهود است. با مقایسه دیاگرام گسترده سیم‌پیچی‌های حلقوی و موجی شکل‌های (۱۱۲) و (۱۲۰-۲) مشاهده می‌شود تعداد کلاف‌های هر راه جریان سیم‌پیچی موجی بیشتر از سیم‌پیچی حلقوی است. لذا نیروی محرکه القایی هر مسیر جریان در سیم‌پیچی موجی بیشتر از سیم‌پیچی حلقوی است. این موضوع بیانگر تأثیر نوع سیم‌پیچی بر نیروی محرکه القایی آرمیچر است.

نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی آرمیچر، ناشی از گردش رتور در میدان مغناطیسی استاتور است. بنابراین در ماشین‌های جریان مستقیم در حالت موتوری یا ژنراتوری با گردش رتور، نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر ایجاد خواهد شد.

نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی ماشین‌های جریان مستقیم در حالت موتوری یا ژنراتوری از رابطه

کمotaتور است.

- تعداد راه‌های جریان $a = 2m$ می‌باشد.

- گام سیم‌پیچی برابر است با $y = y_C$

- رابطه $y = y_1 + y_2$ همواره حاکم است.

- جریان هر راه جریان برابر است با $I_{a1} = \frac{I_A}{a}$

پرسش ۲-۹

۱- دیاگرام گسترده دو کلاف از سیم‌پیچی موجی ساده را رسم کنید و گام‌های سیم‌پیچی را بر روی آن نشان دهید.

۲- خصوصیات سیم‌پیچی موجی ساده را بنویسید.

۳- خصوصیات سیم‌پیچی موجی مرکب را بنویسید.

۴- تفاوت سیم‌پیچی موجی راست‌گرد با چپ‌گرد را با رسم شکل نشان دهید.

۵- گام‌های سیم‌پیچی شکل (۱۱۷-۲) را به دست آورید.

تمرین ۲-۹

۱- رتور ۱۱ شیار یک ماشین جریان مستقیم را به صورت موجی ساده چهار قطب چپ‌گرد سیم‌پیچی شده است مطلوب است:

الف - گام‌های سیم‌پیچی

ب - تعداد راه‌های جریان

فعالیت ۱۲ - ۲

۱۶ - ۲) به دست می‌آید.

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر مثال ۴ - ۲ را به ازای سیم‌پیچی موجی ساده به دست آورید.
از مقایسه جواب‌ها چه نتیجه‌ای به دست می‌آید.

معمولًاً رابطه (۱۶ - ۲) را در $\frac{\omega}{2\pi}$ ضرب می‌کنند.

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60} \cdot \frac{2\pi}{2\pi} \quad (2-17)$$

در رابطه (۱۷ - ۲) کمیت‌هایی که در یک ماشین جریان مستقیم ثابت هستند و در حین کار ماشین تغییر نمی‌کنند را ضریب ثابت K می‌نامند و واحد آن $\frac{1}{rad}$ است.

$$K = \frac{P}{a} \cdot \frac{Z}{2\pi} \quad (2-18)$$

هم‌چنین در رابطه (۱۷ - ۲) حاصل $\frac{n \cdot 2\pi}{60}$ بیانگر سرعت زاویه‌ای ω می‌باشد. سرعت زاویه‌ای عبارت مقدار زاویه‌ای که رotor در مدت یک ثانیه طی می‌کند.

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} \quad (2-19)$$

در این رابطه:

n سرعت گردش رotor بر حسب دور بر دقیقه [R.P.M]

سرعت زاویه‌ای رotor بر حسب رادیان بر ثانیه $\left[\frac{rad}{sec} \right]$ با جایگزینی مقادیر K و ω از روابط (۱۸ - ۲) و (۱۹ - ۲) در رابطه (۱۷ - ۲) خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60} \quad (2-16)$$

در این رابطه:

$$n$$
 سرعت گردش رotor بر حسب دور بر دقیقه [RPM]

φ فوران هر قطب بر حسب وبر [wb]

Z تعداد هادی‌های درون شیارهای رotor

P تعداد قطب‌های استاتور

a تعداد راه جریان سیم‌پیچی آرمیچر

$$E_A$$
 نیروی محرکه القایی سیم‌پیچی آرمیچر بر حسب ولت [V]

مثال ۴ - ۲ - رotor یک ماشین جریان مستقیم

دارای سیم‌پیچی حلقوی ساده، ۴ قطب و فوران هر قطب $1wb$ دارای 1000 هادی در شیارهای رotor با سرعت 1200 RPM می‌گردد. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر چند ولت است؟

حل:

سیم‌پیچی حلقوی ساده است لذا $m=1$ است.

$a = mP$ در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = 1 \times 4 = 4$$

از رابطه (۱۶ - ۲) خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{P}{a} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{n}{60}$$

$$E_A = \frac{4}{4} \times 1000 \times 0.1 \times \frac{1200}{60} = 200 [V]$$

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر از رابطه
۲۱ - ۲) نیز قابل محاسبه است.

$$E_A = \frac{Z \cdot E_C}{a} \quad (2-21)$$

در این رابطه:

E_A نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر
 Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر
 a تعداد راه جریان سیم‌پیچی آرمیچر
 E_C نیروی محرکه القایی در هر هادی آرمیچر

مثال ۶ - ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی‌های حلقوی ساده چهار قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۲۰۰ هادی است و نیروی محرکه القایی هر هادی ۲ ولت می‌باشد. نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر چند ولت است.

حل:

سیم‌پیچی حلقوی ساده است لذا $m=1$ می‌باشد.
در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = mP$$

$$a = 1 \times 4 = 4$$

نیروی محرکه القایی در هر هادی ۲ ولت است.

يعني:

$$E_C = 2V$$

از رابطه ۲۱ - ۲ خواهیم داشت:

$$E_A = \frac{Z \cdot E_C}{a}$$

$$E_A = \frac{200 \times 2}{4} = 100 [V]$$

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega \quad (2-20)$$

رابطه ۲۰ - ۲) نشان می‌دهد نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم تابع سرعت رتور و فوران قطب‌های آن است.

مثال ۵ - ۲ - نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم با فوران هر قطب ۲۰ mwb و سرعت رتور RPM ۶۰۰ برابر ۱۲۰ ولت است. ضریب ثابت ماشین چقدر است؟

حل:

واحد فوران به وبر تبدیل می‌شود، لذا خواهیم داشت:

$$\varphi = 20 \times 10^{-3} [wb]$$

سرعت زاویه از رابطه ۱۹ - ۲) به دست می‌آید؛ در صورتی که فرض شود $\pi^3 = \pi$ خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \omega &= \frac{2\pi n}{60} \\ \omega &= \frac{2 \times 3 \times 600}{60} = 60 \left[\frac{rad}{sec} \right] \end{aligned}$$

از رابطه ۲۰ - ۲) ضریب ثابت به دست خواهد آمد.

$$E_A = K \cdot \varphi \cdot \omega$$

$$K = \frac{E}{\varphi \cdot \omega} = \frac{120}{20 \times 10^{-3} \times 60} = 100 \left[\frac{1}{rad} \right]$$

فعالیت ۱۳ - ۲

نیروی محرکه القایی در سیم‌پیچی آرمیچر مثال ۵ - ۲ را در سرعت RPM ۹۰۰ به دست آورید. از مقایسه جواب‌ها چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

فعالیت ۱۴ - ۲

جريان هر راه جريان ۴ آمپر باشد، جريان سيمپيچى آرميچر چند آمپر است؟

حل:

سيمپيچى موجى ساده است لذا $m=1$ است.

در سيمپيچى موجى داريم:

$$a = 2m$$

$$a = 2 \times 1 = 2$$

از رابطه (۲۲ - ۲) خواهيم داشت:

$$I_A = a I_{a1}$$

$$I_A = 2 \times 4 = 8 \text{ [A]}$$

فعالیت ۱۵ - ۲

جريان سيمپيچى آرميچر مثال ۷ - ۲ را به ازاي سيمپيچى حلقوى ساده به دست آوريد. از مقایسه جوابها چه نتیجه‌های به دست می‌آيد.

۱۵ - ۲ - مقاومت الکتریکی

سيمپيچى آرميچر از کلافهای تشکيل شده است که هر کدام از آنها دارای مقاومت اهمی هستند. هنگامی که اين کلافها در سيمپيچى های حلقوی یا موجی از طریق تیغه‌های کمotaتور در هر راه جريان با هم سری می‌شوند، هر راه جريان دارای مقاومت الکتریکی می‌شود. با اتصال جاروبکها به تیغه‌های کمotaتور، راههای جريان با هم به صورت موازی در می‌آیند و مقاومت الکتریکی آنها با هم موازی می‌شوند. بدین ترتیب مقاومت الکتریکی، بین دو جاروبک مثبت و منفی به وجود می‌آید که آن را «مقاومت الکتریکی سيمپيچى آرميچر» می‌نامند و با R_A نشان می‌دهند. مقاومت الکتریکی سيمپيچى آرميچر از رابطه

نیروی محركه القایی در سيمپيچى آرميچر مثال ۶ - ۲ را به ازای سيمپيچى موجی ساده چند ولت می‌شود؟

۱۵ - ۲ - جريان

در روش‌های سيمپيچى حلقوی و موجی بخش ۱۴ - ۲ در شکل‌های (۱۱۲ - ۲) و (۱۲۰ - ۲) نشان داده شد کلافهای سيمپيچى آرميچر بین راههای جريان توزیع می‌شوند و با اتصال جاروبکها به تیغه‌های کمotaتور، راههای جريان با هم موازی خواهند شد. جريان هر راه جريان I_A با يكديگر جمع می‌شوند و جريان آرميچر I به وجود می‌آيد. در اين دو شکل مشاهده می‌شود جريان هر مسیر جريان برابر جريان هر کلاف است که با جريان هر هادي درون شيارهای آرميچر، تفاوتی ندارد. در ديگرام گستردۀ سيمپيچى حلقوی ساده شکل (۱۱۲ - ۲) نسبت به ديگرام گستردۀ سيمپيچى موجی ساده شکل (۱۲۰ - ۲) تعداد راههای جريان بيشتری ايجاد شده است، لذا سيمپيچى حلقوی نسبت به سيمپيچى موجی تحمل جريان بيشتری را خواهد داشت. اين موضوع تأثير نوع سيمپيچى بر جريان آرميچر را نشان می‌دهد.

جريان آرميچر با توجه به نوع سيمپيچى از رابطه (۱۰ - ۲) به صورت زير به دست می‌آيد.

$$I_A = a I_{a1} \quad (2-22)$$

مثال ۷ - ۲ - رتور يك ماشين جريان مستقيم دارای سيمپيچى موجی ساده، ۴ قطب می‌باشد. اگر

فعالیت ۱۶ - ۲

مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر مثال
۷ - ۲ به ازای سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه چند اهم
می‌شود.

(۲ - ۲۳) به دست می‌آید.

$$R_A = \frac{Z \cdot R_t}{2a^2} \quad (2-23)$$

که در این رابطه:

R_t مقاومت الکتریکی یک حلقه از کلافهای سیم‌پیچی آرمیچر
 Z تعداد هادی‌های درون شیارهای آرمیچر
 a تعداد راه جریان
 R_A مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر
مثال ۸ - ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه، ۴ قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۲۰۰۰ حلقه است و مقاومت الکتریکی هر حلقه $\Omega = 400$ می‌باشد. مقاومت الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر چند اهم است؟

حل:

سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه است؛ لذا $m=2$
می‌باشد.

در سیم‌پیچی حلقوی داریم:

$$a = mP$$

$$a = 2 \times 4 = 8$$

هر حلقه دارای ۲ هادی است. پس تعداد هادی‌ها دو برابر تعداد حلقه‌های سیم‌پیچی است. یعنی:

$$Z = 2N$$

$$Z = 2 \times 2000 = 4000$$

از رابطه (۲ - ۲۳) خواهیم داشت.

$$R_A = \frac{Z \cdot R_t}{2a^2}$$

$$R_A = \frac{4000 \times 0.004}{2 \times 8^2} = 0.125 [\Omega]$$

سیم‌پیچی آرمیچر موجی مرکب دوگانه است. لذا $m=2$ است. در سیم‌پیچی موجی داریم:

$$a = 2m$$

$$a = 2 \times 2 = 4$$

گشتاور آرمیچر از رابطه (۲ - ۲۳) به دست می‌آید:

$$T_A = \frac{P}{A} \cdot Z \cdot \varphi \cdot \frac{I_A}{2\pi}$$

فعالیت ۲ - ۱۸

گشتاور آرمیچر مثال ۱۰ - ۲ را در صورتی که جریان آرمیچر به $A = 15$ و فوران قطبها $wb = 500$ افزایش یابند را به دست آورید.

در صورتی که $\pi = 3$ فرض شود:

$$T_A = \frac{4}{4} \times 500 \times 15 \times \frac{12}{2\pi} = 10 [N.m]$$

فعالیت ۲ - ۱۷

گشتاور آرمیچر مثال ۹ - ۲ به ازای سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه چند نیوتن متر است؟

در رابطه گشتاور آرمیچر حاصل $\frac{P}{A} \cdot \frac{Z}{2\pi}$ بیانگر ضریب ثابت K است. لذا با جایگزینی مقدار K در رابطه (۲ - ۲۴) خواهیم داشت.

$$T_A = K \cdot \varphi \cdot I_A \quad (2-25)$$

رابطه (۲ - ۲۵) نشان می‌دهد، گشتاور آرمیچر تابع فوران قطبها و جریان آرمیچر است.

مثال ۱۰ - ۲ - یک ماشین جریان مستقیم با جریان آرمیچر $A = 10$ و فوران قطب $wb = 100$ گشتاور $2 N.m$ تولید می‌کند. ضریب ثابت ماشین چقدر است؟

- ۱ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی حلقوی ساده با 1000 هادی و فوران زیر هر قطب $mwb = 20$ با چه سرعتی گردانده شود تا نیروی محرکه القایی 120 ولت ایجاد شود؟
- ۲ - رتور یک ماشین جریان مستقیم چهار قطب با 1000 هادی و فوران زیر هر قطب $mwb = 10$ با سرعت $RPM = 600$ گردانده می‌شود. نیروی محرکه القایی را در دو حالت زیر به دست آورید:
 - الف - سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه
 - ب - سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه
- ۳ - سیم‌پیچی آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم ۶ قطب با فوران زیر هر قطب $mwb = 10$ دارای 1000 هادی می‌باشد. رتور با سرعت $RPM = 1200$ گردانده می‌شود. مطلوب است محاسبه نیروی محرکه القایی

سیم‌پیچی آرمیچر در حالت‌های جدول زیر:

$E_A = \dots$	الف - سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی ساده
$E_A = \dots$	ب - سیم‌پیچی آرمیچر حلقوی مرکب دوگانه
$E_A = \dots$	ج - سیم‌پیچی آرمیچر موجی ساده
$E_A = \dots$	د - سیم‌پیچی آرمیچر موجی مرکب دوگانه

از نتایج به دست آمده چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟

است کمیت‌های الکتریکی سیم‌پیچی آرمیچر که در حالت‌های جدول زیر آمده است. پس از تکمیل جدول، بر روی نتایج بحث کنید.

۴ - رتور یک ماشین جریان مستقیم دارای سیم‌پیچی ۴ قطب می‌باشد. این سیم‌پیچی شامل ۱۰۰۰ حلقه است. نیروی محرکه القایی، مقاومت و جریان هر حلقه به ترتیب $[V] = ۱۰$ ، $[\Omega] = ۱/۰$ و $[A] = ۴$ است. مطلوب

$E_A [V]$	$R_A [\Omega]$	$I_A [A]$	a	m	
					سیم‌پیچی حلقوی ساده
					سیم‌پیچی حلقوی مرکب دوگانه
					سیم‌پیچی موجی ساده
					سیم‌پیچی موجی مرکب دوگانه

۱۶-۲- عکس العمل آرمیچر


میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام «میدان طولی» نام دارد؛ خطوط مغناطیسی میدان طولی به‌طور مستقیم موازی با یکدیگر بین دو قطب غیرهمنام قرار گرفته‌اند. می‌توان صفحه‌ای فرضی، عمود بر میدان طولی در نظر گرفت و آن را «صفحه خنثی»^۱ نامید (شکل ۱۲۴-۲).

۵ - یک ماشین جریان مستقیم با سیم‌پیچی حلقوی ساده ۶ قطب و فوران قطب 20 mwb دارای 1000 هادی در شیارهای آرمیچر است. اگر گشتاور آرمیچر 5 N.m باشد، جریان سیم‌پیچی آرمیچر چند آمپر است؟

۶ - یک ماشین جریان مستقیم با سیم‌پیچی موجی ساده ۲ قطب و فوران قطب 20 wb دارای 600 هادی در شیارهای آرمیچر است. اگر جریان آرمیچر 5 A باشد گشتاور آرمیچر چند نیوتون متر خواهد شد؟

عرضی قوی تر خواهد شد.

در ماشین های جریان مستقیم چون سیم پیچی آرمیچر در میان قطبها قرار دارد، میدان قطبها و میدان ناشی از عبور جریان از سیم پیچی آرمیچر بر هم دیگر تأثیر می گذارند و باعث تغییر شکل میدان طولی می شوند (شکل ۱۲۶ - ۲).

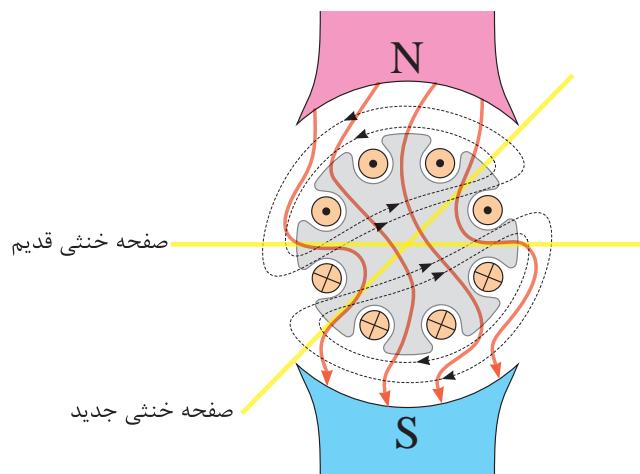


شکل ۱۲۶

تأثیر میدان عرضی رتور بر میدان طولی قطبها را «عكس العمل آرمیچر»^۱ می نامند.

عكس العمل آرمیچر پیامدهایی برای ماشین جریان مستقیم به همراه می آورد که عبارتند از:


- عکس العمل آرمیچر باعث ایجاد اعوجاج و تضعیف میدان طولی قطبها می شود. لذا مقدار نیروی محرکه القایی در هادی های سیم پیچی آرمیچر کاهش می یابد. کم شدن نیروی محرکه القایی در ژنراتورها باعث کاهش ولتاژ خروجی می شود و در موتورها باعث افزایش جریان موتور خواهد شد.

- عکس العمل آرمیچر سبب جابه جایی صفحه خنثی می شود و آن را به محل جدیدی منتقل می کند. لذا هنگامی که هادی های سیم پیچی آرمیچر در

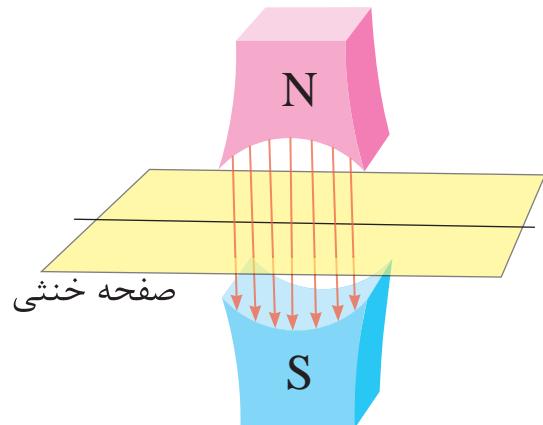

شکل ۱۲۴ - ۲ میدان مغناطیسی طولی قطبها و صفحه خنثی با قرار گرفتن هر یک از کلاف های سیم پیچی آرمیچر در موقعیت صفحه خنثی، نیروی محرکه در آنها الما نمی شود. به همین دلیل این صفحه را خنثی نامیده اند.

در حالت ژنراتوری با اتصال آرمیچر به مصرف کننده در هادی های آن جریان القایی جاری می شود و در حالت موتوری با اتصال آرمیچر به منبع جریان مستقیم یا یک باتری، هادی های آن حامل جریان خواهند شد. با جاری شدن جریان در هادی های سیم پیچی آرمیچر، در اطراف رتور میدان مغناطیسی به وجود می آید. این میدان را «میدان عرضی» می نامند (شکل ۱۲۵ - ۲).

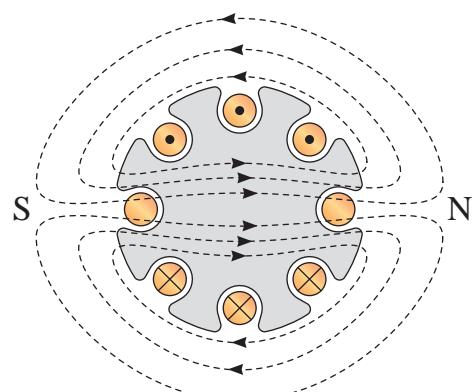

شکل ۱۲۵ - ۲ میدان مغناطیسی عرضی رتور هر قدر جریان سیم پیچی آرمیچر بیشتر باشد میدان

هستند که در ادامه توضیح داده شده‌اند.

۱۷-۲- جابه‌جایی محل جاروبک‌ها

برای کاهش جرقه زیر جاروبک‌ها می‌توان محل جاروبک‌ها را روی کمotaتور به اندازه جابه‌جایی صفحه خنثی جابه‌جا کرد و آنها را به محل جدید صفحه خنثی برد. ولی اجرای آن معمولاً با مشکلاتی همراه است که به آن اشاره خواهد شد.


- میزان جابه‌جایی صفحه خنثی تابع جریان آرمیچر است. بنابراین هر دفعه که جریان آرمیچر تغییر کند باید محل جاروبک‌ها را تنظیم کرد.

- صفحه خنثی در ژنراتورها در جهت چرخش آرمیچر و در موتورها برخلاف جهت چرخش آرمیچر جابه‌جا می‌شود. بنابراین متناسب با حالت ژنراتوری یا موتوری محل جاروبک‌ها تنظیم خواهد شد.

- جابه‌جا کردن جاروبک‌ها جرقه زیر جاروبک‌ها را کاهش می‌دهد اما در بهبود دیگر پیامدهای عکس‌العمل آرمیچر اثر ندارد.

در عمل جاروبک‌ها را به ازای دو سوم بار کامل ماشین جابه‌جا و ثابت می‌کنند. در این حالت، در بی‌باری و تا حدودی در بار کامل جرقه زده می‌شود. روش جابه‌جا کردن جاروبک‌ها برای کاهش جرقه منسخ شده است. امروزه جابه‌جایی جاروبک‌ها تنها در ماشین‌های جریان مستقیم کوچک و بسیار کوچک به کار می‌رود. علت این که در این ماشین‌ها هنوز این روش استفاده می‌شود این است که راه حل‌های بهتر در چنین ماشین‌های کوچکی اقتصادی نیستند (شکل ۱۲۸ - ۲).

محل قدیم صفحه خنثی قرار می‌گیرند در آنها نیروی محرکه القا می‌شود. در این لحظه هادی‌ها توسط جاروبک‌ها روی کمotaتور اتصال کوتاه شده‌اند (شکل ۱۲۷ - ۲).

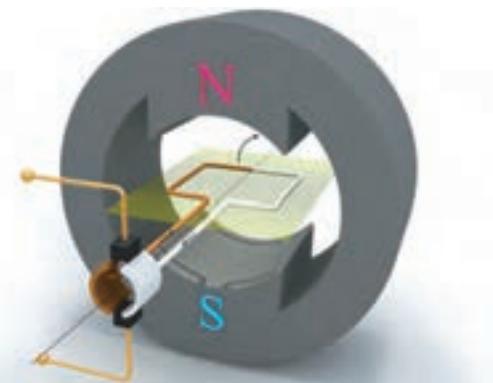

شکل ۱۲۷ - ۲

بنابراین جریان شدیدی از هادی‌ها می‌گذرد. این جریان می‌تواند به سیم‌پیچی آرمیچر صدمه بزند و در محل تماس جاروبک‌ها با کمotaتور جرقه به وجود آورد. حرارت ناشی از جرقه به کمotaتور آسیب می‌رساند.

۱۷-۲- روش‌های مقابله با عکس‌العمل


آرمیچر

شدت و ضعف پیامدهای عکس‌العمل آرمیچر تابع شدت جریان الکتریکی در هادی‌های سیم‌پیچی آرمیچر است. سه روش برای مقابله با این پیامدها ارایه شده است. این روش‌ها عبارتند از:

- جابه‌جایی محل جاروبک‌ها
 - قطب‌های کمotaسیون^۱ یا میان قطب^۲
 - سیم‌پیچ‌های جبران‌کننده^۳
- هر یک از این روش‌ها دارای نقاط قوت و ضعفی

میدان مغناطیسی مخالف با میدان عرضی رتور است. برای ایجاد این میدان مغناطیسی قطب‌های کوچکی به نام «قطب‌های کموتاسیون^۱» یا «میان قطب^۲» استفاده می‌شود. قطب‌های کموتاسیون در فاصله بین قطب‌های اصلی ماشین جریان مستقیم، در محل صفحه خنثی مقابله‌داری‌هایی که در حال عبور از صفحه خنثی هستند قرار می‌گیرند.

میدان مغناطیسی قطب‌های کموتاسیون از طریق سیم‌پیچ آنها تولید می‌شود. سیم‌پیچ قطب‌های کموتاسیون با سیم‌پیچی آرمیچر سری هستند. بدین ترتیب میدان مغناطیسی آنها با میدان عرضی آرمیچر

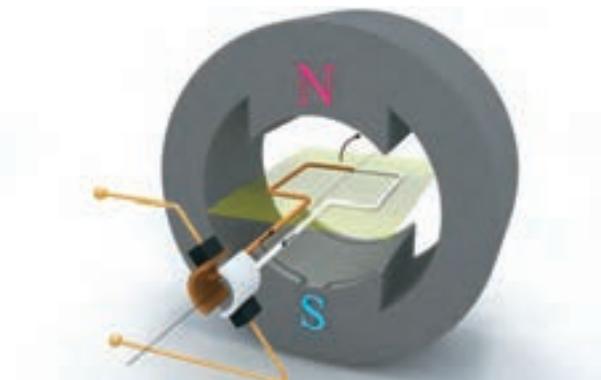


شکل ۲-۱۲۸

۲-۱۷-۲ - قطب‌های کموتاسیون

روش مناسب مقابله با جرقه زیر جاروبک‌ها ایجاد

هماهنگ خواهد بود (شکل ۲-۱۲۹).

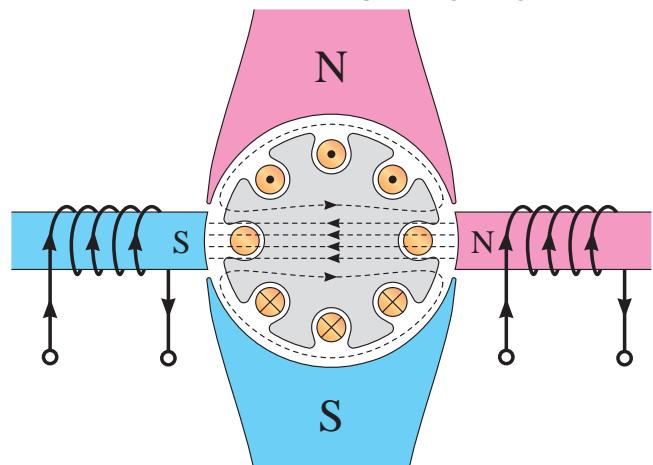

شکل ۲-۱۲۹

استفاده از قطب‌های کموتاسیون بسیار متداول است و در ماشین‌های جریان مستقیم با قدرت بالای ۱ اسب بخار استفاده می‌شود.

قطب‌های کموتاسیون جرقه زیر جاروبک‌ها را رفع می‌کنند اما در بهبود اعوجاج میدان طولی قطب‌ها اثری ندارند زیرا کوچک هستند و بُرد میدان مغناطیسی آنها کم است و به میدان طولی قطب‌ها نمی‌رسد. بنابراین همچنان کاهش نیروی محرکه القایی در هادی‌های



آرمیچر وجود دارد.


۲-۱۷-۳ - سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده

برای خنثی کردن عکس‌العمل آرمیچر و بهبود اعوجاج میدان طولی قطب‌ها از «سیم‌پیچی جبران‌کننده^۳» استفاده می‌شود.

سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده درون شیارهایی در کف قطب‌ها به موازات شیارهای آرمیچر قرار می‌گیرند و این سیم‌پیچی‌ها، با سیم‌پیچی آرمیچر سری می‌شوند

جهت جریان در سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده مخالف
جهت جریان در هادی‌های آرمیچر است که در مقابل
آنها قرار می‌گیرد (شکل ۲-۱۳۰).

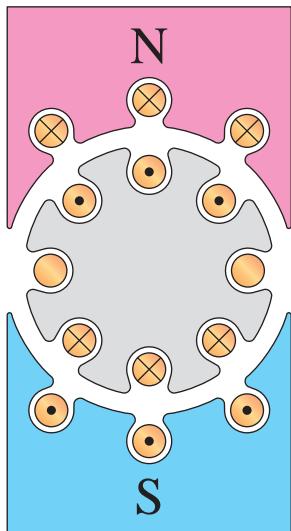به طوری که هرگاه جریان آرمیچر تغییر کرد، جریان
سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده نیز تغییر کند.
میدان مغناطیسی سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده باید
مخالف میدان مغناطیسی هادی‌های آرمیچر باشد. لذا



..... قوی‌تر خواهد شد.



شکل ۲-۱۳۰

۴- صفحه خنثی در اثر عکس‌العمل آرمیچر
..... می‌شود.

۵- سیم‌پیچی قطب‌های کمتواسیون با سیم‌پیچی
آرمیچر هستند.

۶- برای خنثی‌کردن عکس‌العمل آرمیچر و بهبود
اعوجاج در میدان طولی قطب از استفاده می‌شود.

۷- جهت جریان در سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده
..... جهت جریان است.

هرچند سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده، اعوجاج در
میدان طولی و جرقه زیر جاروبک‌ها را از بین می‌برند،
اما نصب آنها قیمت ماشین‌های جریان مستقیم را
افزایش می‌دهد. لذا سیم‌پیچی‌های جبران‌کننده در
ماشین‌های جریان مستقیم با توان بالا که نصب آنها
توجهیه اقتصادی دارد استفاده می‌شود.

پرسش ۲

پرسش‌های کامل کردنی

۱- میدان مغناطیسی میان دو قطب غیرهمنام
..... نام دارد.



۲- با قرار گرفتن هر یک از کلاف‌های آرمیچر در
موقعیت صفحه خنثی نیروی محرکه در آنها القا نمی‌شود.

۳- هر قدر جریان آرمیچر باشد میدان

پرسش‌های صحیح، غلط

۱- با قرار گرفتن هر یک از کلاف‌های آرمیچر در
موقعیت صفحه خنثی نیروی محرکه در آنها القا نمی‌شود.

- ۳ - روش‌های مقابله با عکس‌العمل آرمیچر را نام
ببرید.
- ۴ - وظیفه قطب‌های کموتاسیون را بنویسید.
- ۵ - چرا قطب‌های کموتاسیون اثری در بهبود
اعوجاج میدان طولی ندارند؟
- ۶ - چرا سیم‌پیچی‌های جبران کننده با سیم‌پیچی
آرمیچر سری می‌شوند؟
- صحیح غلط
۲ - میزان جابه‌جایی صفحه خنثی تابع جریان
آرمیچر است.
- صحیح غلط
۳ - محل نصب قطب‌های کموتاسیون در فاصله بین
قطب‌های اصلی ماشین جریان مستقیم است.
- صحیح غلط
۴ - قطب‌های کموتاسیون جرقه زیر جاروبک‌ها را
رفع می‌کند.
- در بخش ۲ - ۵ - ۲ نشان داده شد وقتی هادی‌های
سیم‌پیچی آرمیچر از حوزه قطب N وارد حوزه قطب S
می‌شوند جهت جریان در آنها معکوس می‌شود. معکوس
شدن جریان زمانی اتفاق می‌افتد که هادی‌ها از صفحه‌ی
خنثی عبور می‌کنند (شکل ۱۳۱ - ۲).

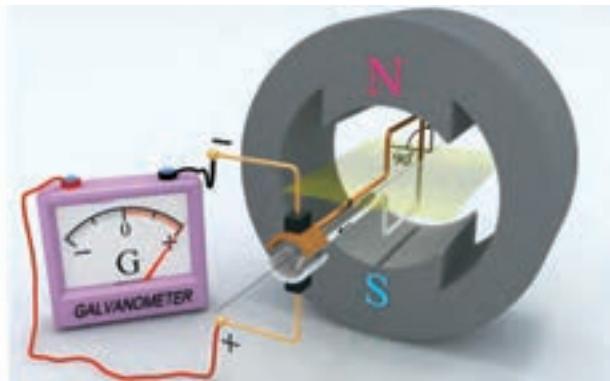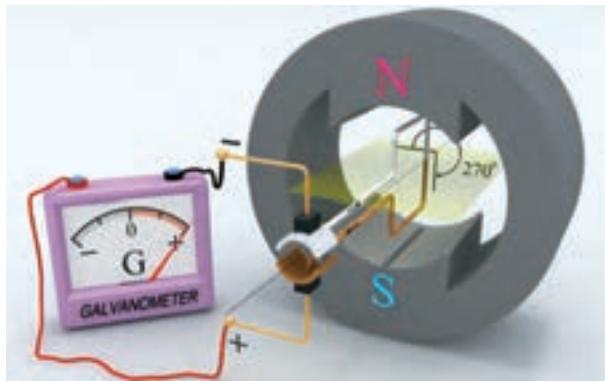

شکل ۱۳۱ - ۲


برای بررسی پدیده کموتاسیون یا معکوس
شدن جهت جریان کلاف‌های آرمیچر در طی زمان
کموتاسیون، قسمتی از کموتاتور و تعدادی از کلاف‌های
آرمیچر در شکل (۱۳۲ - ۲) نشان داده شده است.

تغییر جهت جریان در کلاف‌های آرمیچر را
«کموتاسیون»^۱ گویند. به هنگام کموتاسیون جاروبک‌ها
از یک تیغه به تیغه دیگر کموتاتور می‌روند. مدت زمانی
که طول می‌کشد تا جاروبک از یک تیغه به تیغه‌ی دیگر
کموتاتور برود را «زمان کموتاسیون» گویند. و آن را با
 Δt نشان می‌دهند.

Commutation .

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B در صفحه خنثی قرار گرفته است. لذا نیروی محرکه در آن القا نمی‌شود و جریان آرمیچر توسط کلافهای A و C تأمین می‌شود.


با گردش رتور سطح تماسی جاروبک با تغیه b کموتاتور بیشتر از تیغه a می‌شود و کلاف B از صفحه خنثی خارج خواهد شد و در آن نیروی محرکه القا می‌شود و جهت جریان آن معکوس می‌شود (شکل ۲ - ۱۳۵).

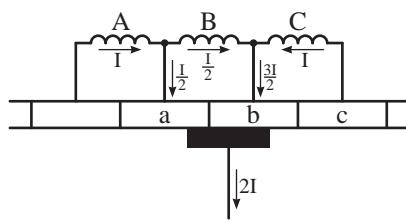


شکل ۲ - ۱۳۵

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که کلاف B از صفحه خنثی خارج شده است و در اثر القای نیروی محرکه جریان آن به $\frac{I}{2}$ رسیده است. سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b باعث شده است که سهم کلاف A کمتر از سهم کلاف C در تأمین جریان آرمیچر باشد.

در ادامه گردش رتور جاروبک با تیغه b کموتاتور تماس می‌یابد و جریان کلافهای B و C را انتقال می‌دهد (شکل ۲ - ۱۳۶).

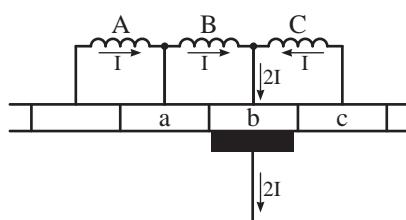


شکل ۲ - ۱۳۶

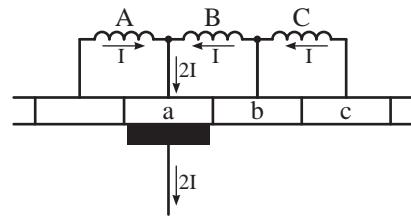

شکل ۲ - ۱۳۲

در این شکل هر کلاف I آمپر جریان دارد و جاروبک با تماس به تیغه a کموتاتور جریان کلافهای A و B را انتقال می‌دهد.


با گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که جاروبک به تیغه‌های a و b کموتاتور تماس می‌یابد (شکل ۲ - ۱۳۳).

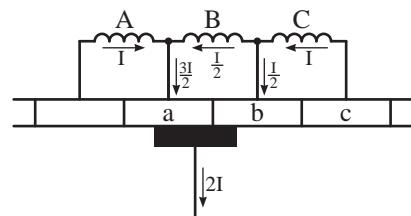


شکل ۲ - ۱۳۳

این شکل لحظه‌ای را نشان می‌دهد که جریان کلاف B در اثر کاهش القای نیروی محرکه به $\frac{I}{2}$ کاهش یافته است و توسط جاروبک اتصال کوتاه شده است. سطح تماسی جاروبک‌ها با تیغه‌های a و b کموتاتور تقسیم جریان را تعیین می‌کند. لذا سهم کلاف C کمتر از سهم کلاف A در تأمین جریان آرمیچر شده است.

در ادامه گردش رتور لحظه‌ای فرا می‌رسد که سطح تماس جاروبک با تیغه‌های a و b کموتاتور مساوی می‌شود (شکل ۲ - ۱۳۴).

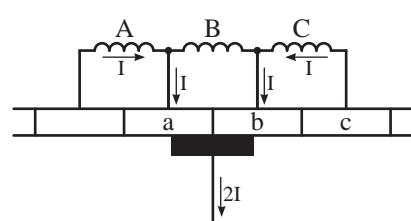

شکل ۲ - ۱۳۴

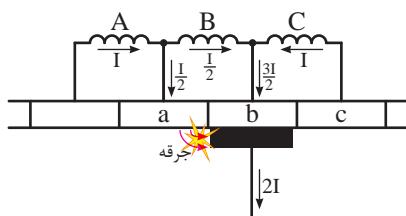

شکل ۲-۱۳۷ - نمایش کمotaسیون بد

در این شکل فرض شده است جریان کلاف B در پایان زمان کمotaسیون به $\frac{I}{2}$ رسیده است. بنابراین $\frac{3I}{2}$ جریان آرمیچر توسط کلافهای B و C، و $\frac{I}{2}$ آن توسط جریان کلاف A از طریق تیغه a کمotaتور به صورت جرقه بین تیغه کمotaتور و جاروبک تأمین شده است. این جرقه‌ها باعث وارد آمدن خساراتی به جاروبک و تیغه کمotaتور می‌شود.

برای بهبود «کمotaسیون بد» باید اثر نیروی ضد حرکه القایی U_{Cemf} در کلافی که کمotaسیون در آن انجام می‌شود را از بین برد. برای این منظور به هنگام کمotaسیون زمانی که کلاف به صفحه خنثی می‌رسد در آن نیروی محركه‌ای به نام «نیروی محركه القایی معکوس کننده» القا می‌کنند. جهت نیروی محركه القایی معکوس کننده مخالف جهت نیروی ضد حرکه U_{Cemf} است و اثر آن را خنثی می‌کند. همچنین به معکوس شدن جهت جریان در کلاف کمک می‌کند. لذا کمotaسیون به طور کامل و صحیح صورت می‌گیرد و جرقه بین تیغه کمotaتور و جاروبک ایجاد نمی‌شود. برای ایجاد نیروی محركه القایی معکوس کننده، از میدان مغناطیسی قطب‌های کمotaسیون که در صفحه خنثی قرار دارند استفاده می‌شود. بنابراین قطب‌های

اگر معکوس شدن جریان کلاف B، یعنی تغییر کردن از I به صفر، و سپس از صفر به $-I$ در طی زمان کمotaسیون کامل شود، در این صورت «کمotaسیون خوب» خواهد بود. کمotaسیون خوب به این معنی است که هیچ جرقه‌ای در جاروبک مشاهده نشود. اگر معکوس شدن جریان کلاف B در طی زمان کمotaسیون کامل نشود، در این صورت جرقه‌های بین جاروبک و تیغه‌های کمotaتور ایجاد خواهد شد، لذا «کمotaسیون بد» خواهد بود. مواردی که باعث ایجاد جرقه بین جاروبک و تیغه کمotaتور می‌شوند به شرح زیر است:

- ۱ - در طی زمان کمotaسیون تغییر جریان در کلاف اتصال کوتاه شده نیروی ضد حرکه U_{Cemf} القا می‌کند که از رابطه (۲-۲۶) به دست می‌آید.

$$U_{Cemf} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (2-26)$$

در این رابطه:

U_{Cemf} نیروی ضد حرکه
 L ضریب خودالقایی کلاف اتصال کوتاه شده
 ΔI تغییرات جریان
 Δt زمان انجام کمotaسیون

نیروی ضد حرکه U_{Cemf} طبق قانون لنز با عامل به وجود آور نداش یعنی «تغییرات جریان I » مخالفت می‌کند و مانع تغییر جهت جریان به طور کامل در پایان زمان کمotaسیون می‌شود و جریان کلاف به I نمی‌رسد (شکل ۲-۱۳۷).

پرسش‌های صحیح، غلط

۱- تغییر جریان در کلاف‌های آرمیچر را عکس‌العمل آرمیچر می‌نامند.

□ صحیح □ غلط

۲- برای بهبود کمotaسیون باید اثر نیروی ضدحرکت القایی را از بین برد.

□ صحیح □ غلط

پرسش‌های تشریحی

۱- کمotaسیون را تعریف کنید.

۲- پیامد کمotaسیون ناقص چیست؟

۳- به منظور بهبود کمotaسیون در ماشین‌های جریان مستقیم چه تدبیری اتخاذ می‌شود؟

کمotaسیون علاوه بر تعدیل عکس‌العمل آرمیچر، نقش خنثی‌کننده اثر خود القایی کلاف اتصال کوتاه شده سیم‌پیچی آرمیچر را در زمان کمotaسیون نیز به عهده دارد.

۲- از دیگر علل ایجاد جرقه هنگام کمotaسیون، اشکالات مکانیکی زیر می‌باشد:

- ناصافی سطح تیغه‌های کمotaتور
- ناصافی و جذب نبودن جاروبک‌ها
- تنظیم نبودن جاروبک نگهدار
- تنظیم نبودن محور کمotaتور نسبت به محور رتور
- کثیف شدن سطح تیغه‌های کمotaتور در اثر ذرات چربی یا گرد و غبار
- قرار گرفتن پلیس‌های بسیار ریز بین جاروبک و تیغه کمotaتور

بدیهی است که پس از شناسایی هر یک از اشکالات فوق نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.

پرسش ۱۲

پرسش‌های کامل کردنی

- ۱- تغییر جهت جریان در کلاف‌های آرمیچر را می‌نامند.
- ۲- مدت زمانی که طول می‌کشد تا جاروبک از یک تیغه به تیغه دیگر کمotaتور برود نام دارد.
- ۳- در مدت زمان کمotaسیون جهت جریان کلاف می‌شود.