

زمان اجرا:
نظری: ۴ ساعت
عملی: ۱۸ ساعت (انتخابی)

نصب سیستم ارتباط جمعی

هدف کلی آزمایش

آموزش مبانی طراحی، نصب و راه اندازی سیستم های صوتی و فراغواني برای سالن ها و اماكن کوچک

هدف های رفتاری : در پایان این آزمایش، از فراغیرنده انتظار می روند :

- جداول طراحی کند.
- نحوه طراحی یک سیستم PA را به طور خلاصه و بلوکی شرح دهد.
- انواع کنترل های موجود را در سیستم PA شناسایی کند.
- با استفاده از جداول، عناصر مورد نیاز را در سیستم PA، مانند بلندگو و ... انتخاب کند.
- سیستم صوتی طراحی شده برای مدرسه یا مسجد محل را بررسی و اشکالات آن را اعلام کند.
- برای مدرسه و مسجد محل، سیستم صوتی ساده را با استفاده از

نکته

در صورتی که امکان اجرای سیم کشی فراهم نباشد، بازدیدی از یک مرکز، که دارای سیستم PA، مرکز تلفن و ... است، به عمل آورید.

- انواع فیش ها و ترمیمال های نرم افزاری از سامانه های PA
- با مراجعه به منابع مختلف، اطلاعات جدیدی از سامانه های PA کند و آنها را مورد استفاده قرار دهد.

- چند نمونه بلندگو و میکروفون را مورد آزمایش قرار دهد.
 - در صورت امکان، از نرم افزارهای مرتبط استفاده نماید.
 - در صورت اجرای بازدید، گزارش بازدید تنظیم کند.
 - گزارش کار جامعی از مراحل اجرای کار عملی و آزمایش تهیه کند

نکته مهم

در صورت نیوتن امکانات پرای پرخی از فعالیت‌ها، سایر فعالیت‌های اضافه شده به متن آزمایش اجرا خواهد شد.

توجہ

در صورتی که سیمولا تور سیستم PA را در اختیار نداشته باشد می‌توانید، با برنامه ریزی قابلی، شرایطی را مهیا کنید که از یک مرکز تلفن، کارگاه تولید تجهیزات الکترونیکی و یا مرکز مشابه بازدیدی داشته باشید. در این صورت لازم است هر یک از هنرجویان، مطابق الگوی پیشنهاد شده گزارش بازدید را به فضیل در کتاب گزارش کار و فعالیت‌های آزماسنگکاری، ارائه نمایند.

۱۔۵۔ اطلاعات اولیہ

در سالن‌های اجتماعات، اماکن ورزشی، بیمارستان‌ها، سالن‌های سینما و تئاتر و... به منظور انتقال صوت، در سطح وسیع و فراخوانی افراد (Paging)، نمی‌توان از یک آمپلی‌فایر ساده استفاده کرد، در این اماکن به یک سامانهٔ ویژه نیاز است. این نوع سیستم‌ها را سامانه‌های ارتباط جمعی (Public Address System) PAS می‌نامند که به اختصار به PA معروف است. ترکیب سامانهٔ مورد نیاز برای اماکن کوچک، خیلی پیچیده نیست، ولی برای محل‌های بزرگ، مانند استادیوم ورزشی بسیار پیچیده خواهد بود. امروزه برای این گونه سامانه‌ها از آمپلی‌فایرها مخصوص، بلندگوهای سقفی، دیواری، بوقی و میکروفون‌های ویژه استفاده می‌کنند. برخی از سیستم‌های صوتی بی‌آ (PA) به صورت حرفه‌ای برای

سالن‌های سینما و تئاتر طراحی، می‌شود و پرخی، دیگر به صورت

سیار تحت عنوان آمپلی فایر و اکو (Portable Echo Amp) ساخته می شود. در سیستم های مدرن، که جدیداً طراحی شده است، ارسال به صورت بی سیم صورت می گیرد. این سامانه هنوز عمومیت نیافته است و در فاز اول به قرار دارد.


در این آزمایش هدف، نصب و راه اندازی سیستم های PA در اماکن کوچک است، که در آن طراحی سیستم به صورت کلی و بلوکی صورت می گیرد و از ذکر جزئیات در طراحی صرف نظر می شود.

۱-۱-۵_ مراحل طراحی یک سیستم PA : در

شکل ۱-۵ مراحل طراحی یک سیستم PA و تصویر تعدادی سامانه و اجزای آن جهت آشنایی آمده است.

هنگام طراحی یک مجموعه PA لازم است به مسئله نویز محیطی دائمی و تصادفی توجه کرد. به عنوان مثال در یک استادیوم ورزشی میزان نویز محیطی دائمی زیاد است. در صورتی که در یک سالن کنفرانس میزان نویز بسیار کمتر است. از نویزهای تصادفی می‌توان به نویز ناشی از روشن شدن تلفن همراه، جرقهزنی در اتومبیل، صدای رعد و برق و ... اشاره کرد.

آزمایش ۵

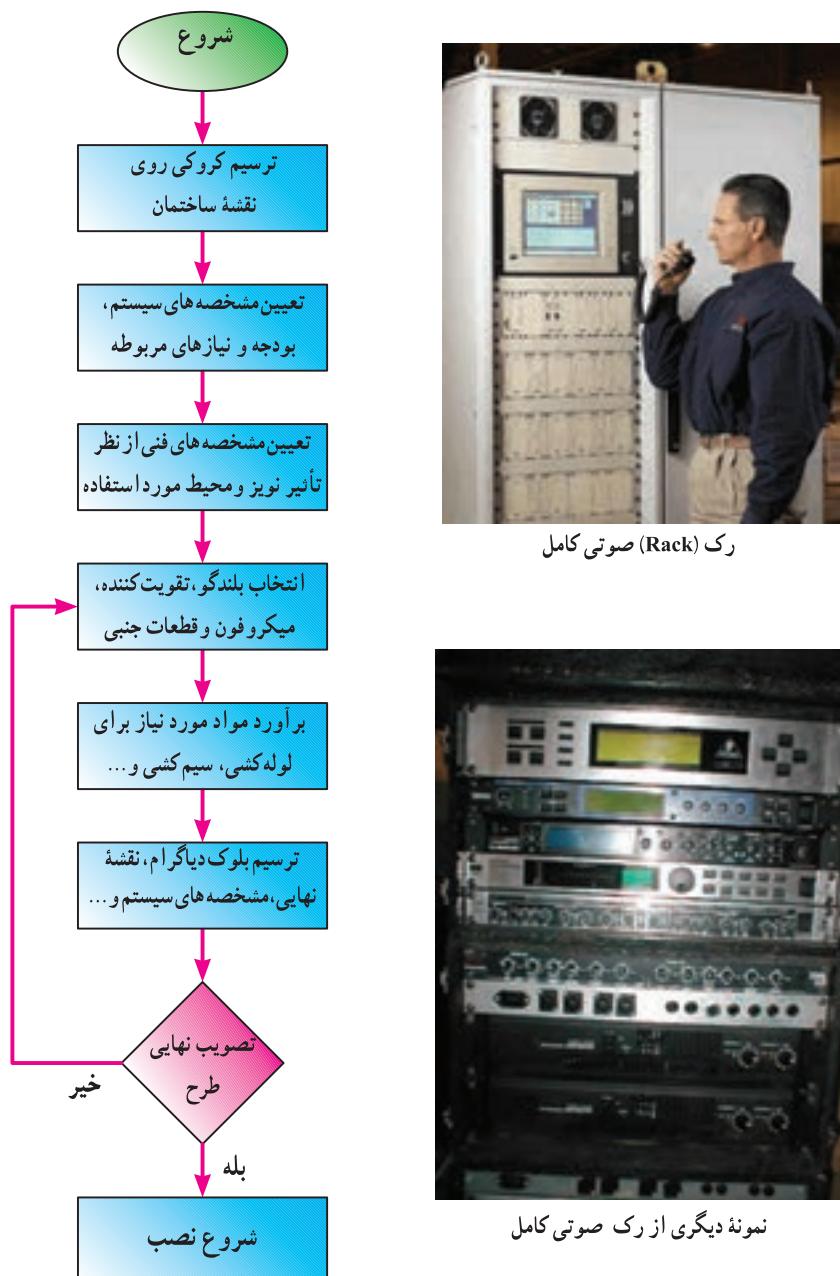

شکل ۱-۵-مراحل طراحی یک سیستم PA و نمونه هایی از یک مجموعه صوتی به صورت نصب شده و جدا از هم

در جدول ۱-۵ انتخاب بلندگو با توجه به کاربرد آمده است.

کاربرد آن برای موسیقی، موسیقی زمینه و پیام رسانی:

جدول ۱-۵ - انتخاب بلندگو با توجه به کاربرد آن

				نوع بلندگو و محل نصب آن	
پیام رسانی	موسیقی زمینه	موسیقی		سقفی	دیواری
یکی از مواردی که اغلب موردن سؤال قرار می‌گیرد طراحی جعبه بلندگو است. این طراحی می‌تواند در قالب یک پروژه (آزمایش ۱۰ و ۱۸) به هنرجویان داده شود و توسط هنرآموز هدایت گردد.	+	+	+	ستونی	داخلی
	+	+	+	بوچی	بوچی با کیفیت بالا
	+	+	+	فضای باز	فضای باز
	+	+	+	باز (ضدآب)	باز (ضدآب) با کیفیت بالا

۱-۳-۵ - مشخصات بلندگو : بلندگوها دارای سه

مشخصه مهم به شرح زیرند :

الف - امیدانس بلندگو عبارت است از مقدار مقاومت ظاهری که بلندگو در مقابل عبور جریان الکتریکی صوت از خود نشان می‌دهد. بلندگوهای متداول در بازار معمولاً به صورت ۴ اهمی، ۸ اهمی و ۱۶ اهمی ساخته می‌شوند.

ب - توان بلندگو عبارت از مقدار توان الکتریکی است که بلندگو می‌تواند از شبکه دریافت کند و آن را به انرژی صوتی تبدیل نماید.

ج - پاسخ فرکانسی بلندگو عبارت از توانایی بلندگو در بازسازی فرکانس‌های مختلف صوتی است.

۱-۴-۵ - پوشش صوتی بلندگوهای سقفی

برای محیط‌های آرام و نحوه نصب آن : این نوع بلندگوها قابل نصب در سقف‌اند و می‌توانند پوشش صوتی تحت زاویه ۹۰ درجه داشته باشند. در شکل ۲-۵ پوشش صوتی دو عدد بلندگوی سقفی و تصویر ظاهری تعدادی از بلندگوهای سقفی را ملاحظه می‌کنید.

همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، در ستون اول نوع بلندگو از نظر سقفی، دیواری و... و محل نصب (از نظر داخل سالن با محوطه باز) آمده است. در ستون دوم منظور از کاربرد بلندگو، که می‌تواند پیام رسانی، موسیقی زمینه یا موسیقی باشد، بیان شده است.

مثال ۱-۵ : در صورتی که بلندگو برای موسیقی در فضای باز باشد می‌توان بلندگوی ستونی ضدآب یا بلندگوی بوچی با کیفیت بالا را انتخاب کرد.

مثال ۲-۵ : در صورتی که بلندگو برای داخل سالن به منظور پیام رسانی باشد می‌توانید هر یک از انواع بلندگوها را انتخاب کنید.

پاسخ فرکانسی بلندگوهای پیام رسانی باید حداقل

در محدوده 25 Hz تا 4000 Hz و برای موسیقی زمینه

در محدوده 100 Hz تا 8000 Hz و برای پخش موسیقی

در محدوده 40 Hz تا 15000 Hz باشد.



آزمایش ۵



بلندگوی سقفی با پایه

انواع بلندگوهای سقفی


شکل ۲-۵- پوشش صوتی بلندگوی سقفی و نمونه‌هایی از بلندگوی سقفی

مثال ۳-۵ : با توجه به جدول ۲-۵، در صورتی که برای بخواهیم بلندگوی سقفی نصب کنیم یک عدد بلندگوی یک واتی یک اتاق به ابعاد سه متر در سه متر (3×3) و ارتفاع سه متر کافیت می‌کند.

جدول ۲-۵- پوشش صوتی بلندگوی سقفی با توجه به ارتفاع سقف با فاصله بلندگوها از هم و وات آن‌ها در فضای بدون آلودگی صوتی

ارتفاع سقف متر	فاصله بلندگوها متر	پوشش صوتی یک بلندگو مترمربع (تقریبی)	توان بلندگو وات
۲/۵	۳	۹	۱
۳	۴	۱۶	۱
۲/۵	۵	۲۵	۱
۴	۶	۳۶	۲
۵	۸	۶۴	۲

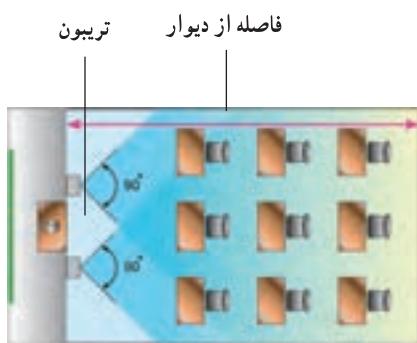۵-۱-۵- پوشش صوتی بلندگوهای دیواری برای کلاس‌های درسی و دفاتر کار و نحوه نصب آن : در شکل ۳-۵ تصویر چند نمونه بلندگوی دیواری و پوشش صوتی آن را در کلاس درس ملاحظه می‌کنید.



نصب بلندگوی دیواری برای کلاس درس

با استفاده از جدول ۲-۵ می‌توانید بلندگوهای مورد نیاز را برای یک اتاق ساکت و آرام انتخاب کنید. در صورتی که اتاق دارای نویز زمینه، از قبیل صدای اتومبیل، صدای چرخ خیاطی، جاروبرقی، تلویزیون و غیره است باید قدرت بلندگوها یا تعداد آن‌ها افزایش باد.

آزمایش ۵



شکل ۳-۵- نمونه‌هایی از تصویر بلندگوی دیواری و دو نمونه بلندگوی دیواری نصب شده در کلاس درس و پوشش صوتی آن

در جدول ۳-۵ نحوه انتخاب بلندگو برای این قبیل اماكن موردنظر را انتخاب کنید. آمده است. با توجه به فضای کلاس یا سالن می‌توانید بلندگوی

جدول ۳-۵- انتخاب بلندگو برای کلاس درس

توان بلندگو وات	پوشش صوتی بلندگو مترمربع	فاصله بلندگوها متر	فاصله از دیوار متر
۱	۱۶	۴	۴
۳	۵۰	۷	۷
۵	۱۰۰	۱۶ تا ۸	۹

۱-۵-۶- پوشش صوتی بلندگوهای ستونی :

برای سالن های کنفرانس و همایش ها از بلندگوهای ۱۵ تا ۳۰ وات ستونی دو طرفه استفاده می شود. جدول ۴-۵ نحوه انتخاب بلندگو را برای این اماکن نشان می دهد.

به عنوان مثال برای یک کلاس 3×4 مترمربع یک بلندگوی یک واتی کفايت می کند.



جدول ۴-۵- انتخاب بلندگو برای مناطق شلوغ مانند همایش ها

قدرت بلندگو وات	تعداد بلندگو	فاصله از شنونده برای موسیقی	فاصله از شنونده برای صحبت متر
۱۵	۲	۱۰	۱۸
۱۵	۴	۱۴	۲۵
۳۰	۲	۱۸	۳۲
۳۰	۴	۲۵	۴۵

بلندگوی مورد نیاز برای مساجد باید در محدوده 30° تا 5° وات باشد و با توجه به موقعیت به صورت دایره ای تحت زاویه 60° درجه نصب شود. این بلندگوها در بالاترین نقطه ممکن در صحن مسجد یا گنبد یا مناره آن نصب می شود. در شکل ۴-۵ تصویر چند نمونه بلندگو را مشاهده می کنید.

۵-۱-۷- طراحی سیستم صوتی برای فضای باز :

برای نصب بلندگوهای بوقی در اماکن مختلف و طراحی سیستم صوتی در فضای باز نیز جداول مخصوصی وجود دارد که از بحث ما خارج است. در این قسمت فقط به نحوه انتخاب بلندگو برای مساجد می پردازیم.

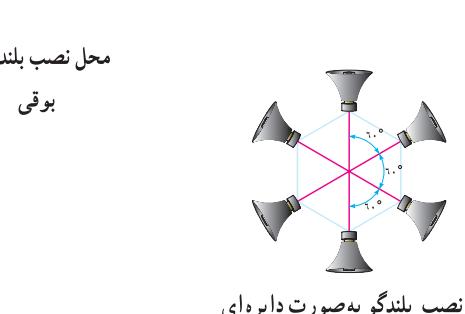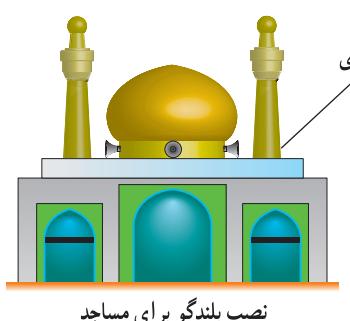

شکل ۴-۵- نصب بلندگو در فضای باز برای مساجد و نمونه هایی از بلندگو

به نویز محیطی، در زمان استفاده از بلندگو، بستگی دارد.

در جدول ۵-۵ فاصله پوشش صوتی برای بلندگوهای بوقی (شیپوری) آمده است. توجه داشته باشید که تعداد بلندگوها

جدول ۵-۵ — انتخاب بلندگوی بوقی برای فضای باز

فاصله پوشش صوتی(تقریبی) متر	تعداد	نوع بلندگو و وات آن وات
۲۰۰	۱	۳۰ W
۳۰۰	۲	
۴۰۰	۳	
۶۰۰	۴	
۳۵۰	۱	۵۰ W
۵۰۰	۲	
۷۰۰	۳	
۱۰۰۰	۴	

د — در صورتی که تعداد بلندگوها زیاد باشد باید از خروجی ولتاژ بالای آمپلی فایر استفاده کنید و برای هر بلندگو یک ترانسفورماتور تطبیق در نظر بگیرید.

ه — بلندگو و آمپلی فایر باید به گونه‌ای انتخاب و به یکدیگر متصل شوند که تحت هیچ شرایطی جریان، بیش از حد مجاز، از آمپلی فایر کشیده نشود یا از بلندگو عبور نکند. مثال‌های زیر این موضوع را روشن می‌کند.

مثال ۵-۴ : در صورتی که توان و امپدانس خروجی آمپلی فایر به ترتیب 400 وات و 8 اهم باشد و بخواهیم آن را به یک بلندگوی 40 وات 8 اهمی وصل کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

حل :

نکته مهم

در این مثال برای درک آسان مطلب، امپدانس بلندگو به صورت اهمی خالص فرض شده است.

ابتدا نقشه مدار را در شرایط کار طبیعی و جریان نامی رسم می‌کنیم :

۱-۵ — انتخاب تقویت‌کننده و بلندگو : در سامانه‌های بی‌آ (PA)، انتخاب تقویت‌کننده و بلندگو و اتصال آن‌ها به یکدیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا اگر نکات محاسباتی و اجرایی آن به طور دقیق رعایت نشود کیفیت بازسازی صدا کاهش می‌باید و به بلندگو و آمپلی فایر آسیب می‌رسد. بنابراین، هنگام انتخاب تقویت‌کننده و بلندگو و اتصال آن‌ها به یکدیگر، نکات زیر را به طور دقیق اجرا نمایید.

الف — ابتدا با توجه به فضای مورد نظر، تعداد بلندگوها (سقفی، دیواری و...) و فضای آزاد و توان مورد نیاز را مشخص کنید. برای این منظور می‌توانید به جداول ۵-۵ تا ۵-۲، یا سایر منابعی که در اختیار دارید، مراجعه نمایید.

ب — با توجه به توان محاسبه شده برای بلندگوها، توان آمپلی فایر موردنظر را بالحاظ کردن 10 تا 20 درصد تلفات، محاسبه کنید. مثلاً اگر توان مورد نیاز برای بلندگوها 300 وات است باید یک آمپلی فایر 230 تا 360 وات را در نظر بگیرید.

ج — در کلیه شرایط باید امپدانس خروجی بلندگو یا مجموعه بلندگوهای با امپدانس خروجی آمپلی فایر برابر باشد.

حل : با استفاده از رابطه توان و جریان نامی عبوری از مدار (I_N)، مقدار توان بلندگو را محاسبه می کنیم :

$$P_{L_{\max}} = I_N R_L = 25 \times 8 = 200$$


$$P_{L_{\max}} = 200 \text{W}$$

مالحظه می شود که توان بلندگو باید حداقل ۲۰۰ وات باشد تا بلندگو آسیب نبیند.

مثال ۵-۵: در صورتی که یک بلندگوی ۴۰۰ وات اهم به خروجی آمپلی فایر مثال ۵-۴ وصل کنیم، چه اتفاقی می افتد؟

حل : چون مقدار مقاومت کل مدار برابر با ۱۶ اهم است لذا حداقل توانی که به بلندگوی ۴۰۰ واتی می رسد ۲۰۰ وات است و در این شرایط به بلندگو و آمپلی فایر آسیب نمی رسد، اما به دلیل ضخیم بودن و سنگین بودن سیم پیچ بر کیفیت صدا اثر می گذارد.

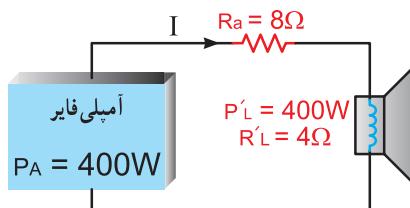مثال ۵-۷: در صورتی که به خروجی آمپلی فایر مثال ۵-۴ یک بلندگوی ۴۰۰ واتی ۴ اهم اتصال دهیم چه اتفاقی می افتد؟



حل : ابتدا مدار را رسم می کنیم : همان طور که مشاهده می شود تطبیق امپدانس برقرار نیست.

مقدار جریان عبوری از مدار را محاسبه می کنیم و سپس آن را با جریان نامی به دست آمده در مثال ۴-۵ مقایسه می کنیم.

$$R_T = R_a + R'_L = 8 + 4 = 12\Omega$$


$$I^2 = \frac{P}{R} = \frac{400}{12} = 33 \quad I = \sqrt{33} = 5 / 74 \text{A}$$

در این حالت چون $I < I_N$ است لذا به آمپلی فایر آسیب نمی رسد. زیرا جریان، بیش از اندازه، از تقویت کننده کشیده شده است.

مقدار توان تلف شده را در بلندگو محاسبه می کنیم و آن را با توان نامی آن مقایسه می نماییم.

$$P_{R'L} = I^2 \times R'_L = (5 / 74)^2 \times 4 = 33 \times 4 = 132 \text{W}$$

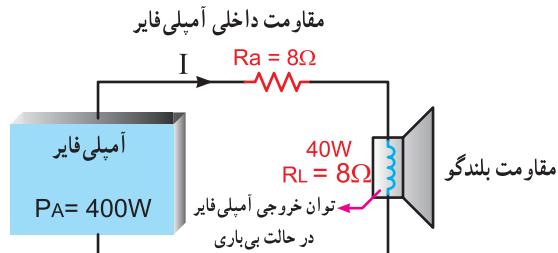چون توان تلف شده در بلندگو ($P_{R'L} = 132 \text{W}$) خیلی



با توجه به مقادیر مقاومت و توان آمپلی فایر، جریان نامی I_N (Nominal) آمپلی فایر را محاسبه می کنیم.

$$P_A = I^2 N R_T \Rightarrow R_T = R_a + R_L = 8 + 8 = 16\Omega$$

$$I_N = \frac{P_A}{R_T} = \frac{400}{16} = 25 \quad I_N = \sqrt{25} = 5 \text{A}$$

نکته مهم

جریان نامی عبارت از جریانی است که در شرایط طبیعی کار مدار حالت تطابق توان و امپدانس از آن عبور می کند و دستگاه بدون آسیب دیدن به کار خود ادامه می دهد. در صورتی که جریانی بیشتر از جریان نامی آمپلی فایر کشیده شود. آمپلی فایر آسیب می بیند یا مدار محافظ آن فعال می شود.

حال باید بینیم آیا عبور جریان ۵ آمپر از بلندگو مجاز است یا خیر؟ لذا جریان نامی بلندگو را محاسبه می کنیم :

$$I_{NL}^2 = \frac{P_L}{R_L} = \frac{40}{8} = 5 \quad I_{NL} = \sqrt{5} \approx 2.2$$

چون جریان عبوری از مدار بلندگو (I_N) بزرگ تر از جریان نامی بلندگو است لذا در این شرایط بلندگو می سوزد.

نتیجه

در صورتی که امپدانس بلندگو با امپدانس خروجی آمپلی فایر انطباق دارد، حتماً به قدرت آمپلی فایر و بلندگو توجه کنید و تطابق توان را در نظر بگیرید.

مثال ۵-۵: در مثال ۴-۵، حداقل توان بلندگو چه قدر

باشد تا بلندگو آسیب نبیند؟

در سیستم‌های صوتی گاهی توان PMPO (Peak Music Power Out Put) مطرح می‌شود که این توان حدود ۱۵ تا ۱۵۰ برابر توان مؤثر سیستم صوتی است. کارخانجات سازنده ضرب عددی PMPO را در کاتالوگ دستگاه می‌نویسند. در خروجی آمپلی فایرها صوتی معمولاً دو ترمینال جداگانه به شرح زیر وجود دارد:

الف - ترمینال برای اتصال به بلندگوهای ۸ اهمی و ۴ اهمی. به ترمینال‌های ۴ و ۸ اهمی می‌توانید بلندگوهای ۴ اهمی یا ۸ اهمی را اتصال دهید، به شرطی که وات بلندگو بیشتر یا مساوی با وات آمپلی فایر باشد. در شکل «۵-۵» - الف، ب، ج و د» روش‌های مناسب و نامناسب اتصال بلندگو به خروجی آمپلی فایر نشان داده شده است. توجه داشته باشید در «شکل ۵-۵-د» دو بلندگوی ۱۸ اهمی ۱۵ واتی باهم موازی شده‌اند، که جمعاً یک بلندگوی ۴ اهمی ۳۰ واتی را تشکیل می‌دهند. با سری و موازی کردن بلندگوها می‌توانید وات مناسب را به دست آورید.

توجه

موازی کردن بلندگوها با استفاده از ترانسفورماتور
تطبیق بسیار متداول است، ولی سری کردن بلندگوها
معمول نیست.

توان تجاری آمپلی فایر



ب - با توجه به محاسبات، بلندگو آسیب می‌بیند.

به جای دو بلندگوی ۸ اهمی ۱۵ واتی می‌توان از یک بلندگوی ۴ اهمی ۳۰ واتی استفاده کرد.

توان تجاری آمپلی فایر



د - مدار به طور طبیعی عمل می‌کند.

کوچک‌تر از توان نامی بلندگو ($P'_L = 400\text{ W}$) است، لذا بلندگو آسیب نمی‌بیند.

نتیجه:

- همواره باید امپدانس خروجی بلندگو یا بلندگوها با امپدانس خروجی تقویت کننده برابر باشد.
- تحت هیچ شرایطی نباید جریان عبوری از بلندگو از جریان نامی آن بیشتر شود. به عبارت دیگر توان تلف شده در بلندگو باید با توان نامی آن برابر یا کوچک‌تر از آن باشد.
- جریان دریافتی از آمپلی فایر باید همیشه کوچک‌تر یا مساوی جریان نامی آن باشد.

نکته مهم

توان کاربردی مطرح شده در آمپلی فایرها تجاری توان مؤثری است که می‌تواند به بار برسد یعنی هنگامی که بین مولد و بار تطبیق برقرار است (یعنی $R_L = R_s$) توانی که به دو سر بار می‌رسد یعنی نصف توانی است که مولد تولید می‌کند، به عبارت دیگر، اگر ۱۰۰ وات به بار برسد مولد ۲۰۰ وات تولید می‌کند. در این حالت می‌گویند آمپلی فایر ۱۰۰ واتی است.

توان تجاری آمپلی فایر



قدرت مجاز
آمپلی فایر بر حسب
وات

مساوی

قدرت مجاز بلندگو
بر حسب وات

الف - روش اتصال صحیح



ج - چون توان بلندگو بیشتر از آمپلی فایر است، کیفیت

صوت به هم می‌خورد.

شکل ۵-۵ - اتصال بلندگو به خروجی تقویت کننده

چون معمولاً مقداری توان در داخل ترانسفورماتورهای تطبیق تلف می شود، باید تعداد بلندگو ها را با توجه به تلفات ترانسفورماتورهای تطبیق، کمتر انتخاب کرد، مثلاً به جای ۱۰ بلندگو ۹ بلندگو انتخاب می کنیم.

با توجه به اطلاعات ارائه شده در صفحات قبل، میزان توان مصرف شده (در شکل ۵-۵) را محاسبه کنید.

ب - خط ولتاژ بالا، که به نام خط PA مشهور است، معمولاً دارای ولتاژهای خروجی ۷۰، ۱۰۰ یا ۳۰۰ ولتی است. به ترمیان ولتاژ بالا باید بلندگو هایی با اهم زیاد متصل شود. به عنوان مثال، در صورتی که ولتاژ خروجی ۱۰۰ ولت باشد، برای دریافت توان سه وات، باید امپدانس خروجی 33Ω باشد.

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{100^2}{3} = 3 / 3 K\Omega = 330\Omega$$

یا در صورتی که هدف، دریافت توان یک وات از خروجی ۱۰۰ ولتی باشد، باید امپدانس خروجی بلندگو $1K\Omega$ باشد.

۵-۱-۵- ترانسفورماتور تطبیق یا Matching :

ترانسفورماتور تطبیق را به منظور استفاده از خروجی ولتاژ بالا به کار می بند. این ترانسفورماتور یک ترانس کاهنده است که امپدانس بلندگو را با امپدانس خروجی آمپلی فایر تطبیق می دهد. به منظور استاندارد سازی سامانه PA، معمولاً ترانس های تطبیق را براساس امپدانس استاندارد بلندگو (۴ و ۸ اهم) و با وات های ۰/۵، ۱، ۵، ۳، ۷، ۱۵، ۱۰، ۳۰ و ۵۰ می سازند.


اولیه ترانسفورماتورهای تطبیق معمولاً دارای امپدانس بالا و ثانویه آن دارای امپدانس کم است.

با استفاده از ترانسفورماتور تطبیق می توانید، مناسب با توان خروجی آمپلی فایر و توان هر بلندگو، تعداد بلندگو ها را انتخاب کنید.

مثال ۸ : در صورتی که توان خروجی آمپلی فایر ۲۰ وات باشد چند بلندگوی سه واتی را می توانید توسط ترانسفورماتور تطبیق، به خروجی ۱۰۰ ولت آمپلی فایر اتصال دهید؟

$$\frac{\text{توان خروجی آمپلی فایر}}{\text{توان ورودی بلندگو}} = n$$

$$n = \frac{30}{3} = 10$$

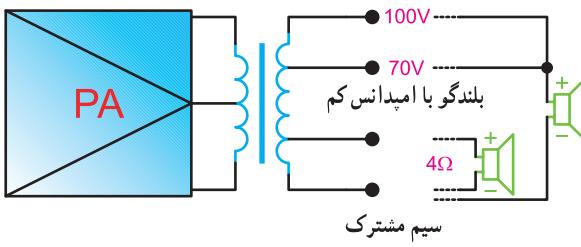

ترانسفورماتور تطبیق
بلندگو با امپدانس زیاد

شکل ۶-۵- ترانسفورماتور تطبیق

۵-۱-۱- مشخصه های میکروفون : میکروفون ها

دارای سه مشخصه حساسیت، امپدانس و پاسخ فرکانسی هستند. از دیگر مشخصه های میکروفون می توان جهت داری آن را نام برد. حساسیت : توانایی تبدیل انرژی های مکانیکی ضعیف صوتی به انرژی الکتریکی را در میکروفون ها حساسیت می نامند. میکروفونی حساس تر است که بتواند دامنه های بسیار ضعیف مکانیکی صوت را به ولتاژ الکتریکی تبدیل کند.

امپدانس میکروفون : مقدار مقاومت ظاهری میکروفون را در مقابل سیگنال ac امپدانس میکروفون می نامند.

پاسخ فرکانس میکروفون : توانایی تبدیل انرژی مکانیکی در باند فرکانسی صوتی را به انرژی الکتریکی پاسخ فرکانسی میکروفون می نامند.

میکروفونی دارای پاسخ فرکانسی بالاست که بتواند در محدوده فرکانس ۲۰ Hz تا ۲۰ KHz ۲۰ کار کند.

دارد. مثلاً میکروفون مورد استفاده در همایش، فراغوانی (Paging)، فضای باز، مصاحبه، صوتی عمومی و غیره باید ویژگی‌های خود را داشته باشد. در شکل ۵-۷ تصویر ظاهری تعدادی میکروفون را ملاحظه می‌کنید. برای بدست آوردن مشخصه‌های هر نوع میکروفون و کاربرد آن باید به برگه اطلاعات فنی میکروفون، که توسط کارخانه ارائه می‌شود، مراجعه نمود.

جهت داری^۱ : عملکرد میکروفون در جهات مختلف را
جهت داری میکروفون می نامند. میکروفونی دارای جهت داری
کامل است که اگر فرض کیم در مرکز کره ای قرار دارد و از تمام
جهات امواج مکانیکی صوت به آن می رسد، بتواند تمام امواج را
دریافت و تبدیل به انرژی الکتریکی کند.

۱۱-۵- هر فضایی نیاز به میکروفون خاص خود



یقه‌ای

خازنی

خازنی



دنسامک

دینامیک



دینامیکی



ڈینامیکی



پیقه‌ای دینامیکی



دینامیکی

شکل ۷-۵- انواع میکروفون‌ها

_Directivity