

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

عرضه تخصصی قطعات الکترونیکی و الکترونیکی

رشته الکترونیک
گروه برق و رایانه
شاخه فنی و حرفه‌ای
پایه دهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



عرضه تخصصی قطعات الکترونیکی و الکترونیکی - ۲۱۰۲۷۶
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش
سید محمود صموتی، رسول ملک‌محمد، شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان
جولایی، محمود شبانی، زهرا زینالی، سهیلا ذوالفقاری، فرشته داودی (اعضا شورای
برنامه‌ریزی)

شهرام نصیری سوادکوهی، مهین ظریفیان جولایی، سید محمود صموتی، سعیده
توتونچیان (اعضا گروه تألیف) - رسول ملک محمد (ویراستار فنی) - محمد محمودی
(ویراستار ادبی)

استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، فارس، گیلان، لرستان (اعتبار سنجی)
ادارة کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - ایمان اوجیان (طرح یونیفورم) - صبا کاظمی (طرح
جلد) - مؤسسه فرهنگی و هنری طراحان ایماز (صفحه‌آرایی) - گروه تألیف (رسام)
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)
تلفن: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹، ۸۸۳۰۹۲۶۶، دورنگار: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹


وبگاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج-خیابان ۶۱
(داروپخش) تلفن: ۵-۱۳۹، ۴۴۹۸۵۱۶۰، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۱

صندوق پستی: ۳۷۵۱۵-۱۳۹

چاپخانه: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»
چاپ دوم ۱۳۹۶ سال انتشار و نوبت چاپ:

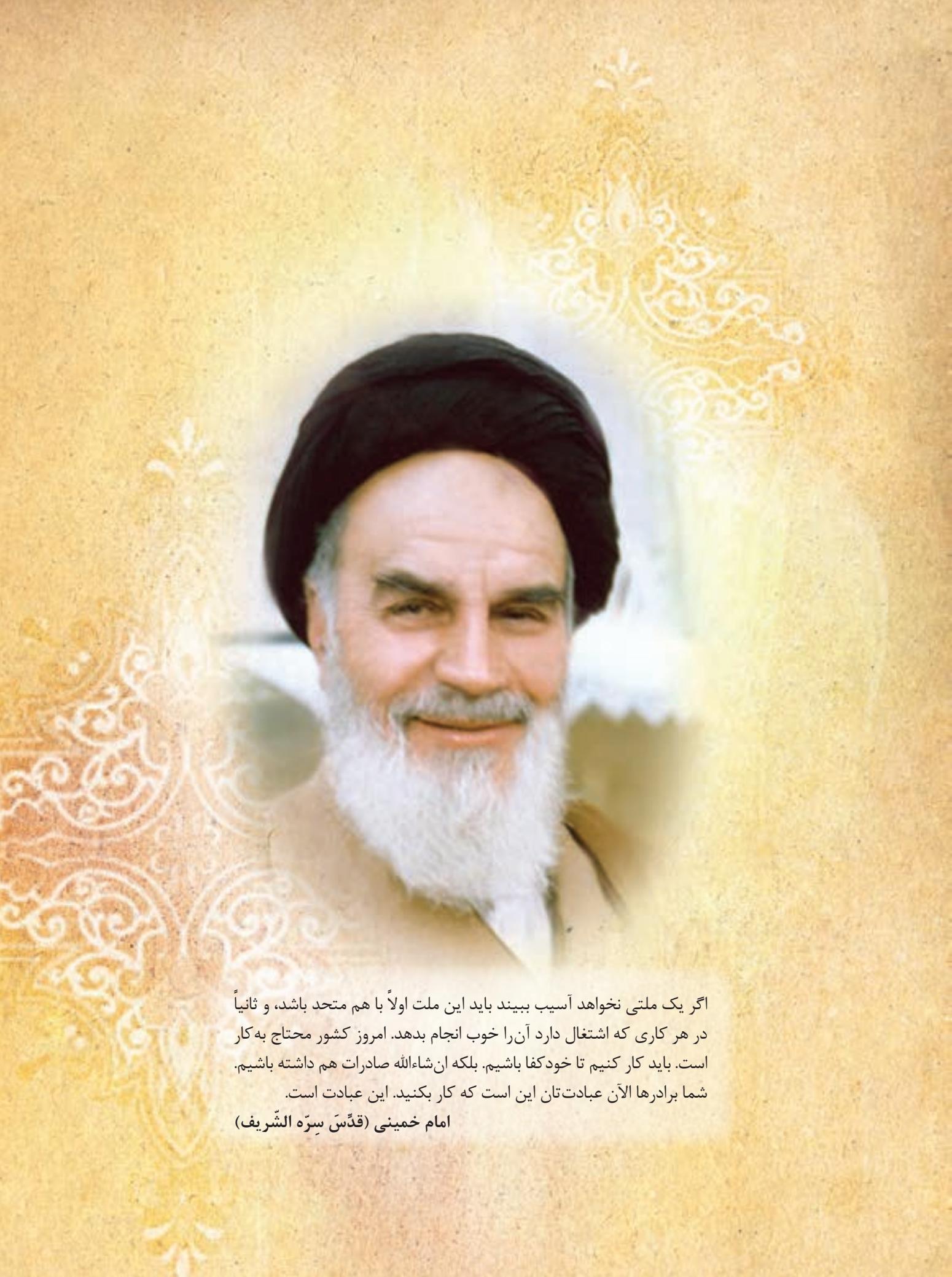کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و
ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی،
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می‌گیرند.



اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت او^{الله} با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر کاری که اشتغال دارد آن را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. باید کار کنیم تا خود کفا باشیم. بلکه ان شاء الله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الآن عبادت تان این است که کار بکنید. این عبادت است.

امام خمینی (قدس سرّه الشّریف)

فصل اول: قطعه‌شناسی

واحد یادگیری ۱: شناسایی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی

۱-۱ مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز، ۱-۲ فضای آموزشی و تجهیزات مربوط به آن، ۱-۳ ماهیت الکتریسیته، ۱-۴ ساختمان ماده، ۱-۵ یون‌های مثبت و منفی، ۱-۶ میدان الکتریکی، ۱-۷ اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)، ۱-۸ خطرات الکتریسیته ساکن و چگونگی خنثی کردن آن، ۱-۹ طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی، ۱-۱۰ شدت جریان الکتریکی، ۱-۱۱ روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته، ۱-۱۲ هدایت و مقاومت الکتریکی، ۱-۱۳ کار عملی (۱)، ۱-۱۴ مدار الکتریکی و قانون اهم، ۱-۱۵ کار عملی (۲)، ۱-۱۶ سری و موازی کردن مقاومتها، ۱-۱۷ کار عملی (۳)، ۱-۱۸ کار عملی (۴)، ۱-۱۹ روش‌های خواندن مقاومت، ۱-۲۰ کار عملی (۵)، ۱-۲۱ کار عملی (۶)، ۱-۲۲ مولتی‌متر، ۱-۲۳ کار عملی (۷)، ۱-۲۴ کار عملی (۸)، ۱-۲۵ منبع تغذیه، ۱-۲۶ برد بُرد، ۱-۲۷ کار عملی (۹)، ۱-۲۸ کار عملی (۱۰)، ۱-۲۹ کار عملی (۱۱)، ۱-۳۰ مقاومتهاي متغير، ۱-۳۱ خازن، ۱-۳۲ کار عملی (۱۲)، ۱-۳۳ سیم‌پیج، ۱-۳۴ کار عملی (۱۳)، ۱-۳۵ الگوی آزمون نظری پایان واحد کار.

واحد یادگیری ۲: شایستگی پیچیدن سیم‌پیج یا بوبین

۱-۱ مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز، ۱-۲ ساختمان بوبین، ۱-۳ چگونگی پیچیدن بوبین، ۱-۴ عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بوبین با هسته هوا، ۱-۵ رابطه محاسبه ضریب خودالقایی بوبین، ۱-۶ سیم‌ها و کابل‌ها، ۱-۷ طبقه‌بندی سیم‌ها با توجه به قطر و سطح مقطع، ۱-۸ محاسبه شدت جریان عبوری از سیم‌پیج، ۱-۹ اندازه‌گیری قطر سیم‌پیج با میکرومتر، ۱-۱۰ کار عملی (۱)، ۱-۱۱ محاسبه عملی سیم‌پیج (بوبین) با هسته هوا، ۱-۱۲ برای محاسبه یک بوبین کاربردی باید مراحل زیر را اجرا کنید، ۱-۱۳ محاسبه بوبین‌های یک لایه با استفاده از نرم‌افزار، ۱-۱۴ دستگاه بوبین‌پیج، ۱-۱۵ انتخاب ابزار، ملزمات و تجهیزات، ۱-۱۶ کار عملی (۲)، ۱-۱۷ کار عملی (۳)، ۱-۱۸ کار عملی (۴)، ۱-۱۹ تأثیر هسته هوا بر ضریب خودالقایی بوبین، ۱-۲۰ کار عملی (۵)، ۱-۲۱ الگوی آزمون پایانی عملی.

فهرست

فصل دوم: کمیت‌های پایه الکتریکی

واحد یادگیری ۳: شایستگی اندازه‌گیری کمیت‌های موج

- ۱-۳- مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز برای واحد یادگیری، ۲-۳- انواع جریان، ۳-۳- ویژگی‌های موج سینوسی،
۴-۳- اختلاف فازین دو موج سینوسی، ۵-۳- منابع تولید الکتریسیته، ۶-۳- ترانسفورماتور، ۷-۳- تولید ولتاژ DC
توسط برق شهر، ۸-۳- سیگنال ژنراتور AC، ۹-۳- کار عملی (۱)، ۱۰-۳- کار عملی (۲)، ۱۱-۳- کار عملی (۳)،
۱۲-۳- کار عملی (۴)، ۱۳-۳- کار عملی (۵)، ۱۴-۳- کار عملی (۶)، ۱۵-۳- الگوی آزمون نظری پایانی.

فصل سوم: موج و کمیت‌های آن

واحد یادگیری ۴: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج

- ۱-۴- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای واحد یادگیری، ۲-۴- انواع شکل موج‌ها و مقایسه آن‌ها، ۳-۴- ساختار موج‌ها، ۴-۴- تبدیل شکل موج‌ها به یکدیگر، ۵-۴- کار عملی (۱)، ۶-۴- سیگنال ژنراتور صوتی،
۷-۴- انواع سیگنال ژنراتور صوتی (AF)، ۸-۴- عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور،
۹-۴- کار عملی (۲)، ۱۰-۴- کار عملی (۳)، ۱۱-۴- فرکانس متر دیجیتالی، ۱۲-۴- کار عملی (۴)، ۱۳-۴- کار
عملی (۵)، ۱۴-۴- الگوی آزمون نظری، ۱۵-۴- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری، ۱۶-۴- الگوی آزمون عملی با
دستگاه آزمایش، ۱۷-۴- اسیلوسکوپ، ۱۸-۴- ساختمان داخلی اسیلوسکوپ، ۱۹-۴- صفحه نمایش، ۲۰-۴-
چگونگی تشکیل تصویر، ۲۱-۴- حرکت اشعه در جهت افقی و عمودی در لامپ CRT - ۲۲-۴- کار عملی (۶)،
۲۳-۴- کار عملی (۷)، ۲۴-۴- کار عملی (۸)، ۲۵-۴- کار عملی (۹)، ۲۶-۴- کار عملی (۱۰)، ۲۷-۴- الگوی آزمون
نظری پایانی واحد یادگیری، ۲۸-۴- الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری پایانی واحد یادگیری.

فصل چهارم: توان و ضریب توان

واحد یادگیری ۵: شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین توان و ضریب توان

۱-۵- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای واحد یادگیری، ۲-۵- انرژی الکتریکی مصرفی در یک مقاومت، ۳-۵- توان الکتریکی در جریان DC ۴-۵- رابطه‌های توان، ۵-۵- کار عملی (۱)، ۶-۵- کار عملی (۲)، ۷-۵- مدارهای جریان متناوب، ۸-۵- توان راکتیو (غیر مؤثر- دواته)، ۹-۵- توان ظاهری، ۱۰-۵- ضربت توان، ۱۱-۵- کار عملی (۳)، ۱۲-۵- کار عملی (۴)، ۱۳-۵- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار.

فصل پنجم: معرفی قطعات و نقشه‌خوانی با نرم افزار

واحد یادگیری ۶: شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده

۱-۶- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای واحد یادگیری، ۲-۶- کلید (سوئیچ)، ۳-۶- کار عملی (۱)، ۴-۶- کار عملی (۲)، ۵-۶- فیوز، ۶-۶- کار عملی (۳)، ۷-۶- سیم‌ها و کابل‌ها، ۸-۶- کار عملی (۴)، ۹-۶- کانکتورها، ۱۰-۶- کار عملی (۵)، ۱۱-۶- بلندگو، ۱۲-۶- میکروفون، ۱۳-۶- کار عملی (۶)، ۱۴-۶- موتور الکتریکی، ۱۵-۶- رله، ۱۶-۶- کریستال، ۱۷-۶- سنسور (حسگر)، ۱۸-۶- لامپ سیگنال، ۱۹-۶- مدار مجتمع یا آسی‌ها، ۲۰-۶- رگولاتورها (ثبت‌کننده‌ها)، ۲۱-۶- تایمر (نگهدارنده زمان - زمان گیر)، ۲۲-۶- اپتوکوپلر، ۲۳-۶- گیت‌های منطقی (دروازه‌های منطقی)، ۲۴-۶- کار عملی (۷)، ۲۵-۶- کار عملی (۸)، ۲۶-۶- کار عملی (۹)، ۲۷-۶- استاندارد، ۲۸-۶- نقشه الکتریکی، ۲۹-۶- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۳۰-۶- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری.

واحد یادگیری ۷: شایستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

۱-۷- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری، ۲-۷- نرم افزار الکترونیکی، ۳-۷- طبقه‌بندی نرم افزارها، ۴-۷- نرم افزارهای الکترونیکی، ۵-۷- نرم افزارهای قابل استفاده توسط تلفن‌های همراه، ۶-۷- اصطلاحات و علائم در نرم افزار مولتی سیم، ۷-۷- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتی سیم، ۸-۷- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری، ۹-۷- آزمون عملی پایانی واحد یادگیری.

سخنی با هنرجویان عزیز

وضعیت دنیای کار و تغییرات در فناوری، مشاغل و حرفه‌ها، ما را بر آن داشت تا محتوای کتاب‌های درسی را همانند پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور خود و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی تغییر دهیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی براساس شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور صحیح و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در این برنامه برای شما، چهار دسته شایستگی درنظر گرفته شده است:

- ۱- شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار
- ۲- شایستگی‌های غیرفنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده
- ۳- شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
- ۴- شایستگی‌های مربوط به یادگیری مدام‌العمر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش مبتنی بر استناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و خبرگان دنیای کار مجموعه استناد برنامه درسی رشته‌های فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. برای تألیف هر کتاب درسی بایستی مراحل زیادی قبل از آن انجام پذیرد.

این کتاب نخستین کتاب کارگاهی است که خاص رشته الکترونیک تألیف شده است و شما در طول سه سال تحصیلی پیش رو پنج کتاب مشابه دیگر ولی با شایستگی‌های متفاوت آموزش خواهید دید. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت در شغل و حرفه برای آینده بسیار ضروری است و پایه‌ای برای دیگر دروس می‌باشد. هنرجویان عزیز سعی کنید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در کتاب را کسب نمایید و فرا گیرید.

کتاب درسی عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی شامل ۵ فصل است و هر فصل دارای یک یا چند واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر فصل می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن فصل را کسب نمایید. علاوه بر این کتاب درسی، شما می‌توانید از بسته آموزشی نیز استفاده نمایید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌ها و تأکیدات هنرآموز محترم درس را در خصوص رعایت این نکات که در کتاب آمده است در انجام مراحل کاری جدی بگیرید.

برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب می‌توانید از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید. همچنین همراه با کتاب اجزای بسته یادگیری دیگری برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وب‌گاه رشتۀ خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید.

امیدواریم با تلاش و کوشش هنرجویان عزیز و هدایت شما توسط هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت شایسته جوانان برومند می‌بینن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

مقدمه

رشد فناوری و توسعه گسترده آن در جامعه جهانی سبب شده است تا آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به طور مستمر مورد بازبینی و پایش قرار گیرد. با توجه به بازخوردهای دریافتی از پیامدها و خروجی‌های حاصل از آموزش هنرجویان در رشته الکترونیک در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۷۰ هجری خورشیدی، و تدوین سند مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آذر ماه ۱۳۹۰ و سند برنامه درسی ملی مصوب ۱۳۹۱، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، طرح پژوهشی تحول در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در دو بازه دنیای کار و دنیای آموزش به اجرا در آورد. در دنیای کار با استفاده از طرح پژوهشی جهانی دیکوم (Dacum) نیازهای دنیای کار را طی ده مرحله مشخص و استاندارد شایستگی حرفه را براساس و ظایف (Duties) و تکالیف کاری (Tasks) در جدول پژوهشی دیکوم تعیین نمود. استاندارد مرتبط با دنیای کار مشتمل بر دو جلد شامل استاندارد شایستگی حرفه و استاندارد ارزشیابی حرفه موجود و قابل دسترسی است. یادآور می‌شود که در تنظیم استاندارد دنیای کار از خبرگان شاغل در صنایع کوچک و بزرگ در جایگاه‌های کارگر ماهر، کمک تکنسین و تکنسین به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره‌مند شده‌ایم. استاندارد دنیای آموزش نیز در ۱۵ مرحله تدوین گردید که در نهایت منجر به تولید سند پشتیبان دنیای آموزش، راهنمای برنامه درسی و برنامه درسی رشته الکترونیک گردید. در شوراهای تخصصی رشته الکترونیک نمایندگانی نیز از دنیای کار حضور داشتند که انتباق محتواهای تدوین شده را با محتواهای مورد نیاز با دنیای کار براساس استاندارد عملکرد و استاندارد ارزشیابی مورد پایش قرار دادند.

با توجه به استانداردهای آموزش در کشورهای مختلف در سطح دنیا و مطالعه تطبیقی انجام شده، کتاب‌ها به صورت درهم تنیده یعنی اجرای آموزش‌های نظری و عملی به طور همزمان و پی‌درپی در محل کارگاه و آزمایشگاه به اجرا در می‌آید. دوره دوم متوسطه برای آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت سه ساله بوده که دروس تخصصی تلفیقی نظری – عملی مربوط به رشته در پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در هر پایه دو روز در هفته جمعاً ۱۶ ساعت و درس سال جمعاً ۱۴۴۰ ساعت به اجرا در می‌آید. همچنین علاوه بر دروس تخصصی کارگاهی دروس دیگر مانند، نوآوری و الزامات محیط، دانش فنی و نقشه کشی رایانه‌ای نیز گنجانده شده است. لازم به یادآوری است که درس پایه یازدهم و دوازدهم به صورت نیمه تجویزی بوده و محتواهای آن با توجه به نیاز جامعه، شرایط اقلیمی، قابل تغییر و انتخاب است. در تمام مراحل و فرایند برنامه‌ریزی به شایستگی‌های پایه، غیرفنی و فنی توجه و پیش شده است. تألیف کتاب‌ها براساس جدول ۱ - ۶ که در آن اهداف توانمندساز و فعالیت‌های ساخت‌یافته در قالب ماكت آموزشی و به صورت یکپارچه برای هر تکلیف کاری صورت گرفته است و در آن کتاب‌های درسی هنرجو، همراه هنرجو، راهنمای هنرآموز، نرم‌افزار، فیلم، پوستر و سایر موارد وجود دارد. سعی کرده‌ایم کتاب درسی را به گونه‌ای تدوین کنیم که هر معلم تازه‌کار و جوان بتواند از عهده تدریس محتوا برآید.

سخنی با همکاران محترم

از آنجا که، ارتقای تفکر و خلاقیت و ایجاد زمینه نوآوری در هنرجویان و هنرآموزان ضرورتی اجتنابناپذیر است، کتاب درسی هنرجو به صورت خودآموز نبوده و لازم است به گونه‌ای آموزش داده شود تا در راستای تربیت نسلی خلاق، پویا و متفکر و کارآفرین باشد. برای رسیدن به این هدف، ضرورت دارد تا هنرآموزان نیز زمینه‌های پویایی، خلاقیت، تفکر، نوآوری و موارد دیگر را در خود تقویت کنند. به عبارت دیگر محتوای کتاب صرفاً عینی نبوده و در بسیاری از موارد انتزاعی است و نیاز به تفکر برای حل مسئله دارد. با توجه به موارد ذکر شده، شورای تخصصی برنامه‌ریزی و تألیف رشته الکترونیک و مؤلفین کتاب سعی کرده‌اند تا حد امکان محتوای مورد نیاز را در کتاب راهنمایی معلم و کتاب همراه هنرجو در اختیار مخاطبان قرار دهند. از این رو توصیه می‌کنیم موارد مندرج در کتاب راهنمایی معلم را به دقت مطالعه کرده و در فرایند تدریس به اجرا در آورند.

مواردی مانند مشاهده فیلم، اجرای نرم افزارها، فعالیتها در ساعات غیر درسی، پژوهش‌ها و جستجوها توسط هنرجویان بسیار ضروری بوده و لازم است فرایند آن به طور دقیق پیگیری شده و مورد ارزشیابی قرار گیرد. استفاده از تجربه اولیای هنرجویان که در زمینه‌های خاص مرتبط تجربه دارند توصیه می‌شود. مواردی از شایستگی‌های غیر فنی، مهارت‌های شهرهوندی و نکات ایمنی و بهداشتی در کتاب به صورت فعالیت و در هم تنیده تألیف شده است. بدیهی است سطح و عمق این موضوع‌ها بسیار گسترده بوده و لازم است علاوه بر محتوای درج شده در کتاب، نکات دیگری را بر آن بیفزایید و با استفاده از رسانه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید. بدیهی است شرایط اقلیمی و محلی نیز می‌تواند زمینه مناسبی برای خلق و ارائه این نوع فعالیت‌ها با رویکردهای مختلف باشد.


مؤلفان





فصل اول

قطعه شناسی

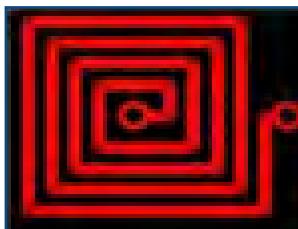

فناوری‌های قرن بیست و یکم نتیجه تلاش گسترده بشر طی قرن‌های متواتی بوده است. چرا دنیای امروز را دنیای الکترونیک می‌نامند؟ زیرا به هر دستگاهی که نگاه می‌کید، ردپای الکترونیک را در آن می‌بینید. در دستگاه‌هایی مانند لوازم خانگی، لوازم پزشکی، فرستنده‌ها، گیرنده‌های دیجیتالی ماهواره‌ای، رایانه، پرینتر، اسکنر، آسانسور، دستگاه‌های صنعتی و تلفن همراه چندین مدار الکترونیکی وجود دارد. هر مدار الکترونیکی از تعدادی قطعه الکترونیکی ساخته شده است، به عبارت دیگر، قطعات الکتریکی و الکترونیکی اجزای اصلی مدار را تشکیل می‌دهند. مدارها نیز به نوبه خود اجزای اصلی یک سیستم الکترونیکی را به وجود می‌آورند. بنابراین، شناخت، کاربرد و چگونگی آزمایش قطعات الکترونیکی برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

واحد یادگیری ۱

شایستگی آزمایش قطعات الکتریکی و الکترونیکی (مقاومت، سلف و خازن)

آیا تا بهحال پی برده اید :

- در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از چه قطعاتی استفاده می شود؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی چه نقشی در مدارها دارند؟
- قطعات الکتریکی و الکترونیکی را چگونه آزمایش می کنند؟
- قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن به چه شکل هستند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای قطعات الکتریکی و الکترونیکی وجود دارد؟
- برگه اطلاعات (datasheet) قطعات و راهنمای کاربرد دستگاهها چه کاربردی دارد؟

در صنعت الکترونیک قطعات متعددی هستند که با توجه به ویژگی‌هایی که دارند در مدارهای مختلف استفاده می‌شوند. قطعاتی مانند مقاومت، سلف و خازن که تقریباً در تمام مدارهای الکتریکی و الکترونیکی مانند تلفن همراه، تبلت، شارژر، تلویزیون، پخش صوت تلفن و دستگاه‌های مهندسی پزشکی به کار می‌روند را قطعات پایه در الکتریسیته و الکترونیک می‌نامند. در این واحد یادگیری، به شرح عملکرد و کاربرد تعدادی از این نوع قطعات در مدارهای الکتریکی می‌پردازیم. از آنجا که برای درک چگونگی عملکرد هر قطعه در مدار نیاز به دانش و مهارت کافی و عمیق در به کارگیری علم الکتریسیته، آگاهی از کاربردها و شبیه‌سازی قطعه توسط نرم‌افزار داریم، این موضوع را در فرایند تألیف نیز رعایت کرده‌ایم. محتوای آموزشی شامل مباحث نظری، محاسبه‌ای، عملی آزمایشگاهی و کار با نرم افزار است. پس از آموزش از فرا گیرنده انتظار می‌رود که بتواند مقاومت، سلف و خازن را از یکدیگر تمیز دهد و کاربرد آنها را بیان کند و با استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری آنها را اندازه بگیرد. همچنین قطعات را به صورت سری و موازی بیند و کمیت‌های مرتبط با آنها را محاسبه کند و به کمک سخت افزار و نرم افزار آنها را اندازه‌گیری نماید. رعایت نکات ایمنی و بهداشتی و توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای نیز از مواردی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

استاندارد عملکرد :

۱-۲ فضای آموزش و تجهیزات مربوط به آن سیستم تهویه - ویدئو پروژکتور - رایانه - ماشین حساب - پرده نمایش - وايت برد - برد هوشمند (اسمارت برد به جای ویدئو پروژکتور و پرده نمایش). مشخصات فنی تجهیزات و فضا و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۳-۱ ماهیت الکتریسیته
با توجه به آموخته های خود در دروس علوم و کار و فناوری سال های گذشته و شکل های ۱-۱ و ۱-۲ پیش آزمون زیر رادر خارج از ساعات درسی اجرا کنید و به خود امتیاز دهید. در دادن امتیاز صادق باشید، زیرا دانسته های خود را ارزیابی می کنید. این آزمون در کلاس درس به وسیله معلم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

محاسبه و اتصال عملی مدارهای ساده الکتریکی و الکترونیکی و اندازه گیری مقادیر کمیت ها و قطعات مرتبط با آن براساس استاندارد و با دقت تعريف شده.

۱-۱ مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - میز کار با برق - چسب کاغذی - LCR متر دیجیتالی - میکرومتر یا کولیس - کاتر - بوینیچ - جداول استاندارد مرتبط - ابزار عمومی لحیم کاری - وارنیش - سیم افشار - لباس کار - رایانه - انواع سیم لاکی - هسته فربت و آهن - قرقه در ابعاد مختلف مناسب با برنامه آموزشی.




شکل ۱-۱- کهربا

ابونیت مالش داده شده به ابریشم - میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم



میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم
میله شیشه ای مالش داده شده به ابریشم

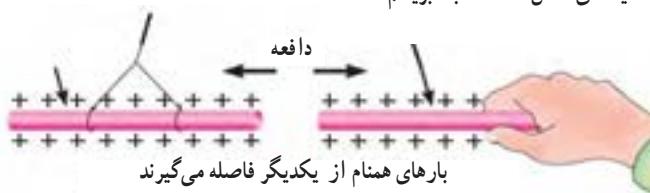

شکل ۱-۲- انر بارهای استاتیکی بر یکدیگر

۵ انرژی الکتریکی مورد نیاز برای روشناهی منازل با چه روش‌هایی قابل تأمین است، نام ببرید؟

۶ علت به وجود آمدن جرقه بین دست و دستگیره در اتاق پس از راه رفتن روی موکت یا فرش را شرح دهید؟

۷ چرا در پشت ماشین‌های نفت کش بزرگ از یک زنجیر که با زمین در ارتباط است، استفاده می‌شود؟

(۱) برای ایجاد صدا و مشخص کردن نوع ماشین
(۲) علامت دادن به اتومبیل‌های پشت

۸ حذف جرقه ناشی از تولید الکتریسیته ساکن انتقال گرمای ایجاد شده در اثر سایش لاستیک‌ها بازمی‌کدام یک از موارد زیر درباره الکتریسیته صحیح نیست؟

(۱) برای تولید انرژی مکانیکی استفاده می‌شود.
(۲) در اثر اصطکاک بین یک میله پلاستیکی و پارچه پشمی به وجود می‌آید.

(۳) جربان از حرکت بارهای الکتریکی به وجود می‌آید.
(۴) الکتریسیته جاری اصولاً در صنعت، کاربردی ندارد.

۱ آیا پدیده برق در زمان رعد و برق در آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟

الف) خیر ب) بلی

۲ چرا پس از تماس شانه با مو، تکه‌های کاغذ جذب شانه می‌شوند؟ شرح دهید.

۳ مفهوم بار الکتریکی کدام است؟

(۱) مقدار الکتریسیته موجود در یک جسم

(۲) مقدار جربانی که باید انتقال یابد

(۳) انرژی که یک لامپ را روشن می‌کند

(۴) انرژی که یک مولد را می‌چرخاند

۴ نام دیگر الکتریسیته مالشی چیست؟

(۱) الکتریسیته جاری

(۲) الکترومغناطیس

(۳) الکتریسیته ساکن

(۴) میدان مغناطیسی

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان اتم و بارهای الکتریکی را ببینید و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۱



با توجه به شکل‌های ۱-۳، ۱-۴، ۱-۵، ۱-۶، ۱-۷ و پیش آموخته‌های خود در سال‌های گذشته، در یک بحث گروهی به سوالات زیر پاسخ دهید. در صورت نیاز از کتاب هادی مرجع ذکر شده در انتهای کتاب استفاده کنید.

بحث کنید



۱ دو نمونه ماده ساده و دو نمونه ماده مرکب را نام ببرید.

۲ به کوچک‌ترین جزء یک ماده مرکب که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.

۳ به کوچک‌ترین جزء یک ماده ساده که هنوز خواص آن ماده را دارد می‌گویند.





۴ اتم هر عنصر از دو قسمت و مدارهای تشکیل شده است.

– در شکل‌های ۱-۳ و ۱-۴ مواد ساده، مرکب، عنصر، اتم، الکترون و پروتون را مشخص کنید.

۵ هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های بروتون (Proton) و نوترون (Neutron) شکل می‌گیرد.

ص □ غ □.

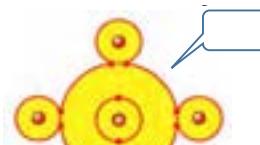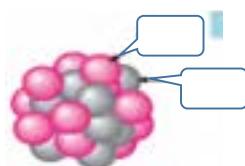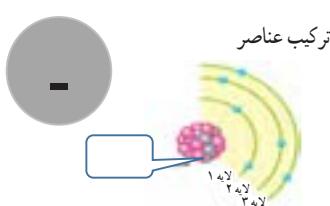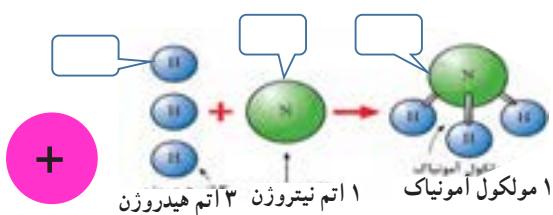- ۶** بر روی مدارهای الکترونی، ذراتی به نام الکترون با بار قرار دارند.
- ۷** از نظر بار الکتریکی پروتون دارای بار و نوترون است.
- ۸** جاهای خالی را با عبارات و اصطلاحات مناسب و صحیح بروکنید.







در خارج از ساعات درسی و با نظارت اولیای خود، با مراجعه به سایت دانشنامه رشد و زارت آموزش و پژوهش و فضای مجازی اندرودیدی و جستجوی کلمات : <http://www.medu.roshd.ir>

فیلم‌های free electron + film valance electron + film به کلاس و معلم خود ارائه دهید. همچنین می‌توانید کتاب‌های سال گذشته را از طریق سایت‌های مختلف مانند سایت <http://www.chap.sch.ir> (download) بارگیری (download) کنید. قبل از کار با رایانه بادوستان خود درباره نکات بهداشتی، اینمی و ارگونومی که قبل آموخته‌اید بحث کنید و هنگام کار عملاً آنها را رعایت کنید.

جستجو کنید



الکترون‌های والانس یا ظرفیت : با توجه به آموخته‌های خود در دروس علوم و کار و فناوری پایه‌های هفتم تا نهم، شکل‌های ۱-۸ تا ۱-۱۰ را مورد بررسی قرار دهید و با

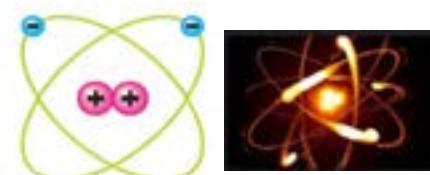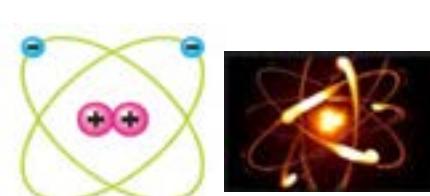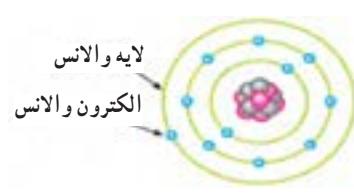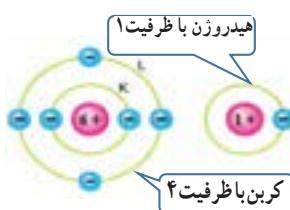

شکل ۱-۱۰ - تعداد الکترون‌های ظرفیت در هیدروژن و کربن

شکل ۱-۹ - لایه‌ها و الکترون‌های والانس

شکل ۱-۸ - مدارهای اتم

الکترون‌های آزاد

۱-۵- یون‌های مثبت و منفی در شرایط عادی در هر اتم تعداد الکترون‌ها و پروتون‌ها مساوی است و اتم از نظر بار الکتریکی خنثی است. تعداد پروتون‌های داخل هسته یک اتم تغییر نمی‌کند. در واقع خصوصیات اتم، وابسته به تعداد پروتون‌ها است اما تعداد الکترون‌ها ممکن است تغییر کند.




پژوهش

با توجه به آموخته‌های خود در پایه هشتم و شکل ۱۲-۱ و با مراجعه به منابع مختلف بررسی کنید که چرا یون‌های مثبت و منفی به وجود می‌آیند؟ نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

برای تولید جریان الکتریکی لازم است که الکترون‌های والانس از اتم جدا و آزاد شوند. چون الکترون‌های مدار آخر نسبت به هسته اتم دورتر هستند، لذا نیروی جاذبه کمتری از طرف هسته روی آنها اثر می‌کند، بنابراین با وارد کردن مقدار کمی انرژی می‌توانند از مدار خود جدا شوند و به محل دیگری انتقال یابند. شکل ۱-۱۱ نحوه وارد شدن انرژی به الکترون‌های والانس و جدا شدن آنها از مدار خود را نشان می‌دهد. این الکترون‌ها را الکترون‌های آزاد می‌گویند. به عبارت دیگر اگر الکترونی از اتم جدا شود و به هیچ اتمی وابسته نباشد، آن الکترون را الکترون آزاد می‌نامند. الکترون‌های آزاد سبب تولید جریان الکتریکی می‌شوند.

الکترون‌های آزاد از مدار خود

جدامی شوند

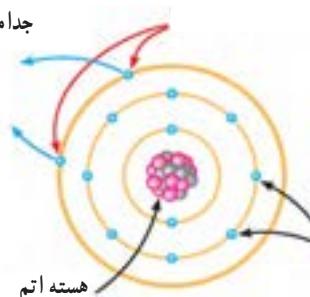


انرژی خارجی وارد شده به الکترون‌ها

الکترون‌ها

شکل ۱-۱۱- الکترون‌های آزاد


یک الکترون زیاد دارد

پس یون منفی است

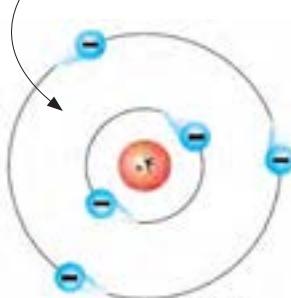

یک الکترون کم دارد

پس یون مثبت است

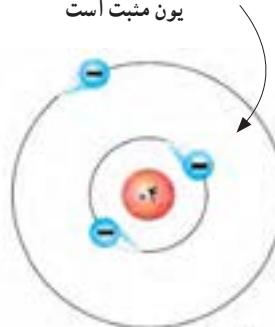

شکل ۱-۱۲- یون منفی و یون مثبت


جذب و دفع اجسام باردار

از آنجایی که بررسی تعداد الکترون‌های دریافتی یا از دست داده شده در اتم‌ها در الکتریسیته کاربرد دارد دانشمندان مختلفی به بررسی اثرات ذرات باردار بر هم پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به «کولن» اشاره کرد. وی تحقیقات زیادی پیرامون بارهای الکتریکی (q) داشته است.

به همین خاطر به احترام وی واحد بار الکتریکی بر حسب کولن یا کولومب (coulomb) نام‌گذاری شده و نماد آن (c) است. مقدار بار الکتریکی موجود در یک جسم تعیین کننده میزان الکتریسیته در جسم است. این نوع بار دارشدن اجسام را الکتریسیته ساکن می‌نامند. همان‌طور که در علوم پایه هشتم آموختید، باردارشدن اجسام از طریق اصطکاک، تماس و القا امکان پذیر است. براساس قانون کولن دو جسم یا دو ذره باردار با بارهای همنام یکدیگر را دفع و دو جسم یادو ذره باردار با بارهای غیرهمنام یکدیگر را جذب می‌کنند. کولن بر پایه انجام آزمایش‌های زیاد با اجسام باردار نتیجه گرفت که نیروهای جاذبه و دافعه میان بارها از قانون خاصی پیروی می‌کنند. امروزه این قانون را به نام «قانون کولن» می‌شناسیم. برای اطلاع بیشتر از قانون کولن و روابط آن می‌توانید به منابع ذکر شده در انتهای کتاب مراجعه کنید.



الف - جهت میدان الکتریکی در ذره باردار

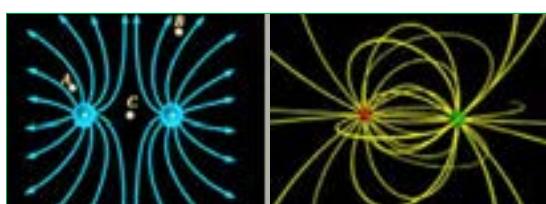

ب - میدان الکتریکی بین دو ذره باردار در کنار هم

شکل ۱۳-۱ - میدان الکتریکی در ذرات باردار

فیلم ۲

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت باردار شدن اجسام، جذب و دفع بارهای الکتریکی و میدان‌های الکتریکی را برای چندین بار در خارج از ساعت درسی بینید و درباره آن در کلاس درس بحث کنید.


تحقیق کنید



با همکاری دوستان خود درباره مفید یا مضر بودن بارهای الکتریکی ساکن (الکتریسیته ساکن) بحث کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

می‌کنند، شکل ۱۴-۱. به جهت خطوط میدان‌های

با کمی‌دقت در می‌باید که به علت اثر متقابل میدان‌های ناشی از ذرات باردار، ذرات باردار یکدیگر را جذب یا دفع

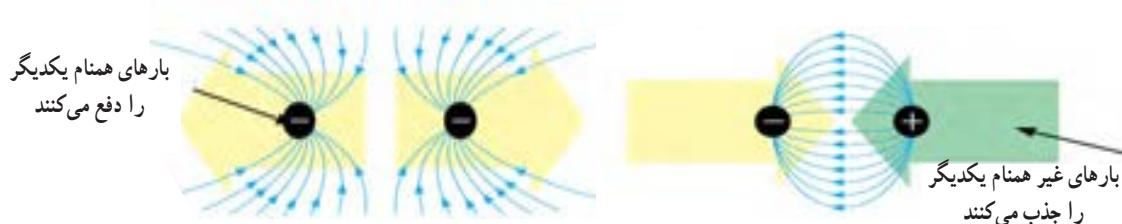

شکل ۱۴-۱- میدان‌های الکتریکی در حالت جذب و دفع بارهای الکتریکی

بحث کنید


تحت چه شرایطی انرژی پتانسیل ذخیره شده در یک ذره با
بار منفی به ذره دیگری که دارای بار الکتریکی مثبت است
انتقال می‌باید. موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه را به
کلاس ارائه دهید. از شکل الف-۱۶ کمک بگیرید.

فکر کنید


وقتی روی موکت راه می‌روید، بدن شما دارای بار
الکتریکی می‌شود. حال اگر با دست خود دستگیره درب
اتاق را المس کنید، احساس برق گرفتگی در شما به وجود
می‌آید. چرا؟

۱-۷- اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ)

جسمی را که دارای بار الکتریکی مثبت است در نظر بگیرید. این جسم کمبود الکترون دارد، لذا می‌خواهد از هر طریقی که مقدور باشد الکترون‌هایی را به سمت خود جذب کند، پس دارای نیروی جاذبه است. می‌توان گفت دلیل وجود نیروی جاذبه، ذخیره شدن انرژی در جسم است. به این انرژی نهفته ذخیره شده در جسم باردار، انرژی «پتانسیل» می‌گویند. هنگامی که جسم دارای کمبود الکترون است، می‌گوییم دارای پتانسیل مثبت است و آن را با علامت «+» یا «+q» نشان می‌دهیم، شکل ۱۵-۱. چنانچه جسم دارای بار الکتریکی منفی باشد جسم دارای انرژی پتانسیل منفی است که آن را با علامت «-» یا «q-» نشان می‌دهیم. چنانچه دو جسم با بار الکتریکی نامساوی در کنار هم قرار گیرند با هم اختلاف پتانسیل الکتریکی دارند.

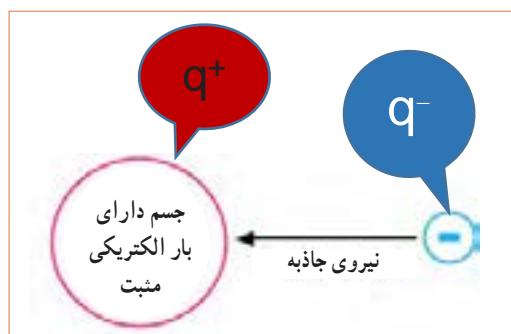

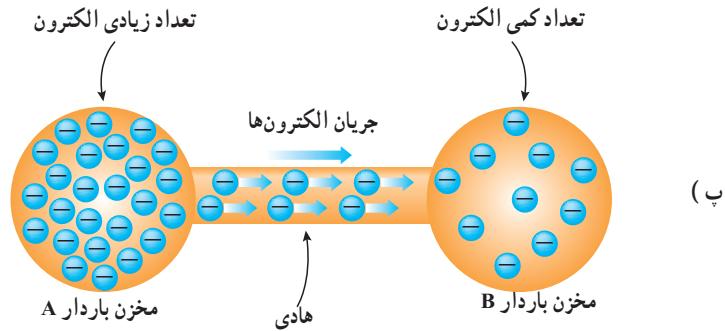شکل ۱۵-۱- انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار



(ب)



(الف)

شکل ۱-۱۶- تخلیه انرژی پتانسیل ذخیره شده در جسم باردار

فیلم چگونگی تولید الکتریسیته ساکن، روش‌های مقابله با آن، پدیده رعد و برق، پتانسیل صفر زمین و اختلاف پتانسیل را بیینید و در مورد آن بحث و گفت و گو کنید.

فیلم ۴



دلیل این برق گرفنگی وجود اختلاف پتانسیل بین بدن شما و دستگیره درب به طرف زمین حرکت می‌کنند. به این حرکت زمین است که در اثر تماس، بارهای الکتریکی از طریق بدن شما بارها، جریان الکتریکی می‌گویند، شکل ب-۱۶-۱ است.

بار الکتریکی زمین چقدر است؟ به چه دلیل اگر بدن ما دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی شود به سمت زمین تخلیه می‌شود؟ برای انجام این پژوهش ابتدا از شکل پ-۱۶-۱ در صورت نیاز از معلم خود کمک بگیرید.

پژوهش



فعالیت

براساس تعریف «هرگاه کار بر حسب وزن و مقدار بار الکتریکی بر حسب کولن باشد پتانسیل الکتریکی بر حسب ولت به دست می آید» تعریف واحد اختلاف پتانسیل را بنویسید و به کلاس ارائه دهید.

۱-۸- خطرات الکتریسته ساکن و چگونگی خنثی کردن آن

برقی را که بین دو توده ابر و زمین در زمان رعد و برق رخ می دهد، در اصطلاح علمی تخلیه الکتریکی یا صاعقه می گویند. این تخلیه الکتریکی به دامها، انسانها، درختها و ساختمانها آسیب می رساند. برای جلوگیری از آسیب، روی ساختمان های بلند و برج ها برق گیر نصب می کنند.

فیلم

فیلم مبانی الکتریسته قسمت ولتاژ و جریان الکتریکی و ایمنی در الکتریسته ساکن، بارهای الکتریکی را بینیمد و درباره آن بحث کنید.

الگوی پرسش

۱ کدام یک از ذرات اتم به ترتیب از راست به چپ دارای بار منفی و مثبت هستند؟

- (۱) پروتون، الکترون (۲) نوترون، الکترون
 (۳) نوترون، پروتون (۴) الکترون، پروتون

۲ کدام عبارت درباره جمله «اتم ها در طبیعت خنثی هستند» صدق می کند؟


- (۱) الکترون ها و پروتون ها بدون بار هستند.
 (۲) الکترون ها و نوترون ها بار خود را از دست داده اند.
 (۳) بارهای پروتون و الکترون یکدیگر را خنثی می کنند.
 (۴) در شرایط عادی تعداد الکترون ها بیشتر از تعداد پروتون ها است.

اختلاف سطح بین دو نقطه نسبی است : به شکل الف - ۱-۱۷

توجه کنید. تاج سد بالاتر از سطح آب قرار دارد، لذا می گوییم، اختلاف سطح تاج سد نسبت به سطح آب $+5$ متر است به همین ترتیب اختلاف سطح آب نسبت به تاج سد -5 متر است، زیرا سطح آب پایین تراز تاج سد قرار دارد.



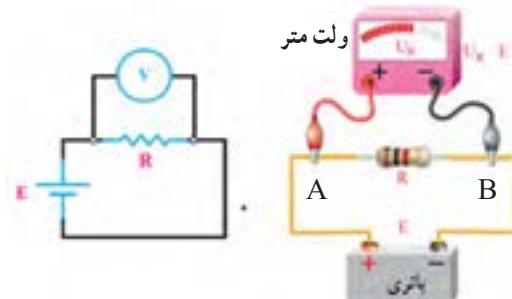الف - اختلاف سطح آب نسبت به تاج سد نسبی است.




ب - اختلاف پتانسیل بین دو قطب باتری نسبی است

۱-۱۷- اختلاف سطح آب نسبت به تاج سد

بازش فکری

اختلاف پتانسیل بین دو نقطه نسبی است : در شکل ب - ۱-۱۷ قطب مثبت باتری را A و قطب منفی باتری را B نام گذاری کنید. سپس از طریق بحث و گفت و گو اثبات کنید که اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B نسبی است. درباره اختلاف پتانسیل، رابطه $V_{AB} = V_A - V_B$ و $V_{AB} = -V_{BA}$ و درباره انرژی الکتریکی نیز رابطه $W_{AB} = W_A - W_B$ صدق می کند.

آزاد زیادی دارند به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. فلزات یک تاسه ظرفیتی که الکترون آزاد زیادی دارند، هادی‌های بسیارخوبی به شمار می‌آیند. از هادی‌های خوب می‌توان نقره، مس، طلا و آلومینیوم را نام برد. در صنعت برق از سیم‌های مسی و آلومینیومی استفاده می‌شود زیرا این عناصر رسانایی خوبی دارند و فراوان و مقرون به صرفه هستند، شکل ۱-۱۸.

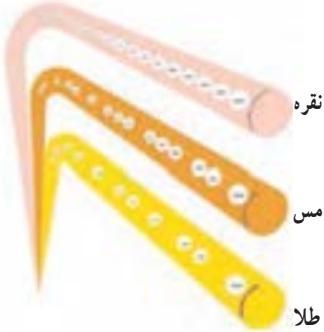

شکل ۱-۱۸- مقایسه الکترون‌های آزاد در هادی‌های خوب

جست و جو

علاوه بر رساناهای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده رسانای دیگر را باید.

کار عملی در
خارج از کلاس


در شکل ۱-۱۹ بر اثر انتقال الکترون‌ها از سیم مسی و میخ آهنی، لامپ روشن شده است. این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید. توجه داشته باشید که ولتاژ باتری باید با ولتاژ کار لامپ برابر باشد.



شکل ۱-۱۹- برقراری جریان الکتریکی در هادی

- ۳ هسته هر اتم از دو ذره کوچک به نام‌های پروتون و الکترون تشکیل شده است. صحیح غلط
- ۴ الکترون‌های موجود در هسته هر اتم را الکترون‌های والانس یا ظرفیت گویند. صحیح غلط
- ۵ چگونگی تولید جریان الکتریکی توسط الکترون‌های آزاد را در دو سطر شرح دهد.
- ۶ آیا پدیده رعد و برق آسمان نوعی تولید الکتریسیته است؟ شرح دهد.

۷ کدام یک از تصاویر زیر صحیح است؟

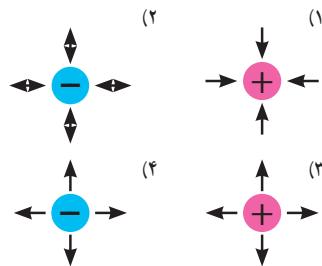

- ۸ دو ذره با بار مثبت یکدیگر را و دو ذره با بار منفی یکدیگر را می‌کنند.

کار گروهی

در گروه‌های دو نفره، هر گروه دو سؤال طراحی کند و با پاسخ‌نامه به کلاس ارائه دهد.

فیلم ۶

فیلم مبانی الکتریسیته قسمت طبقه‌بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی را بینند و درباره آن بحث کنید.

۹- طبقه‌بندی مواد از نظر هدایت الکتریکی رساناهای (هادی‌ها) **(conductor)**: برخی از مواد مانند مس، آلومینیوم و فلزات دیگر به راحتی جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهند. این نوع اجسام را رسانا یا هادی می‌گویند. در یک هادی، الکترون‌ها به راحتی از یک اتم به اتم دیگر منتقل می‌شوند. به طور کلی اجسامی که الکترون

ابررسانها (فوقهادی‌ها – superconductor :

برخی از مواد در دماهای بسیار کم رفتار ویژه‌ای از خود نشان می‌دهند به گونه‌ای که رسانایی آنها بینهایت (مقاومت صفر) می‌شود. این اجسام را فوقهادی یا «ابر رسانا» می‌نامند. در صورتی که در دمای معمولی خاصیت ابر رسانایی برای جسمی رخ دهد، تلفات انرژی الکتریکی به صفر می‌رسد، به این ترتیب یکی از آرزوهای بشر در علم الکتریسیته تحقق خواهد یافت.



پژوهش

در صورتی که در مدار شکل ۱-۱ به جای میله آهنی، یک میله نیمه‌هادی قرار دهیم چه اتفاقی می‌افتد؟ وضعیت نور لامپ چه تغییری می‌کند؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.

۱-۱- شدت جریان الکتریکی

(Electric current Intensity)

به طور کلی الکتریسیته بر دو نوع ساکن و جاری تقسیم می‌شود. همان طور که قبلًا توضیح داده شد، اگر بارهای الکتریکی (الکترون‌ها) در طول یک‌هادی جابه‌جا شوند، می‌گوییم در طول‌هادی جریان الکتریکی برقرار است. همچنین اگر در یک‌هادی جریانی برقرار شود حتماً در آن هادی، کار انجام خواهد شد. بنابراین جابه‌جای بارهای الکتریکی در واحد زمان را جریان الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف I نشان می‌دهند. برای برقراری جریان در مدار باید مسیر برقراری جریان الکتریکی بسته شود، شکل ۱-۲۱.

بنابراین مقدار بار الکتریکی (الکترون‌های آزاد) که از یک نقطه سیم در طی مدت زمانی معین عبور می‌کند، را شدت جریان الکتریکی می‌نامند. اگر بار الکتریکی را با t (بر حسب کولن C)، زمان را با t (بر حسب ثانیه - S) نشان

نارسانها، عایق‌ها (dielectric) : در مقابل هادی‌ها اجسامی وجود دارند که جریان برق را به راحتی از خود عبور نمی‌دهند، به این گونه اجسام عایق یا دی الکتریک می‌گویند. شیشه، هوا، کائوچو و بعضی از انواع پلاستیک‌ها عایق هستند. در حقیقت تمامی اجسامی که الکترون آزاد بسیار کمی دارند عایق محسوب می‌شوند. عایق‌ها در آخرین مدار خود بیشتر از ۴ الکترون دارند. از عایق‌های خوب می‌توان شیشه، کاغذ، پلاستیک، هوا و میکارا نام برد.

شکل ۲۰- ۱ تصویری را نشان می‌دهد که در آن لامپ روشن نمی‌شود. این کار عملی را در خارج از کلاس اجرا کنید. علت روشن نشدن لامپ را بیابید.

کار عملی در
خارج از کلاس



شکل ۲۰-۱- برقرار نشدن جریان الکتریکی در عایق

علاوه بر مواد نارسانای ذکر شده در بالا حداقل سه ماده نارسانای دیگر بیابید.

جستجو کنید



نیمه‌رسانها (نیمه‌هادی‌ها – semiconductor :

موادی مانند ژرمانیوم و سیلیسیوم وجود دارند که هادی یا عایق خوبی نیستند. این مواد ۴ ظرفیتی هستند (۴ الکترون والانس) و نیمه‌هادی نام دارند. در شرایط عادی، نیمه‌هادی‌ها تمایلی به دریافت کردن و یا از دست دادن الکترون ندارند، اما در صورتی که به آنها انرژی داده شود، می‌توانند الکترون آزاد کنند. سیلیسیوم (Si) و ژرمانیوم (Ge) از جمله موادی هستند که در صنعت الکترونیک کاربرد گسترده‌ای دارند. از نیمه‌هادی‌ها در ساخت قطعات الکترونیکی مانند دیود (diode) و ترانزیستور (transistor) استفاده می‌شود.

یک هزارم آمپر و میکروآمپر ($\mu\text{A}=\text{microampere}$)، یک میلیونیم آمپر و نانو آمپر 10^{-9} آمپر است. واحد بزرگتر از آمپر را کیلوآمپر ($\text{kA}=\text{kiloampere}$) یا 1000 آمپر می‌نامند. در مدارهای الکتریکی برای اندازه‌گیری جریان از دستگاهی به نام آمپر متر استفاده می‌شود.

جهت جریان الکتریکی

چون عامل به وجود آمدن جریان الکتریکی، حرکت الکترون‌هاست و این ذرات دارای بار منفی هستند، لذا جهت حرکت واقعی الکترون‌ها از قطب منفی به سمت قطب مثبت است. ولی براساس فوارداد، جهت جریان الکتریکی را در مدارها از قطب مثبت به سمت قطب منفی در نظر می‌گیرند. در این حالت، جریان از حرکت فرضی حفره‌ها (بار مثبت معادل بار منفی الکtron) شکل می‌گیرد.




با توجه به شکل‌های ۱-۲۳ و ۱-۲۴ و ۱-۲۵ با توجه به شکل‌های (اینفوگرافی^۱) و مراجعه به منابع مختلف، چگونگی حرکت الکترون‌های آزاد و سرعت آن برای برقراری جریان الکتریکی را بررسی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

دهیم شدت جریان I (ثابت و بر حسب آمپر-A) از رابطه زیر قابل محاسبه است.

$$I = \frac{q}{t} \quad \text{کولن (c)} = \text{آمپر (A)} \rightarrow \frac{\text{ثانية (t)}}{}$$

الکترون‌های آزاد

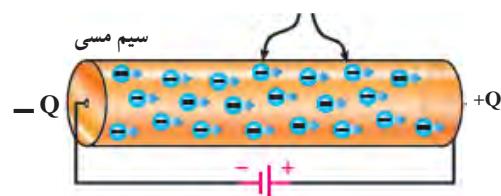

انرژی داده شده به مدار


شکل ۲۱-۱- مسیر بسته برای برقراری جریان الکتریکی

مثال : در صورتی که یک کولن الکتریسیته در مدت یک ثانیه از مدار عبور کند شدت جریان عبوری چند آمپر است؟

$$I = \frac{q}{t} = \frac{1}{1} \text{ کولن} = 1 \text{ A}$$

با توجه به مثال بالا هرگاه بار الکتریکی معادل یک کولن در مدت زمان یک ثانیه از یک نقطه معین مانند شکل ۱-۲۲ عبور کند، شدت جریانی برابر یک آمپر در سیم جاری شده است.


سطح مورد نظر

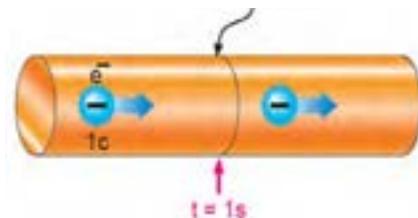


شکل ۲۲-۱- تعریف واحد آمپر

واحد شدت جریان الکتریکی آمپر است که با حرف A نشان داده می‌شود. بنابراین، اگر در یک هادی تعداد 6.28×10^{18} الکtron در مدت یک ثانیه عبور کند (یک کولن بار)، جریان یک آمپر است. واحدهای کوچک‌تر از آمپر، میلیآمپر ($\text{mA}=\text{milliampere}$) یا


۱- نمایش نموداری، بلوکی یا تصویری از یک فرایند کار را به صورت پی در پی و منظم اینفوگرافی می‌نامند. (اینفوگرافی به معنی نمایش اطلاعات به صورت مصور است).

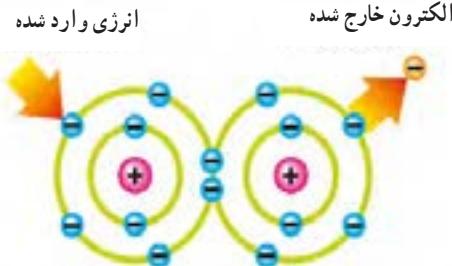

شکل ۱-۲۴- جایه‌جایی الکترون در اثر انرژی

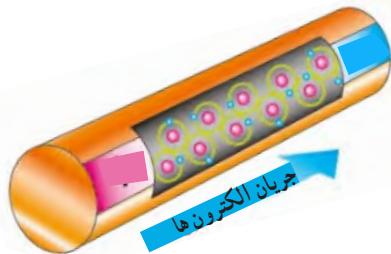

شکل ۱-۲۵- جایه‌جایی الکترون با ضربه

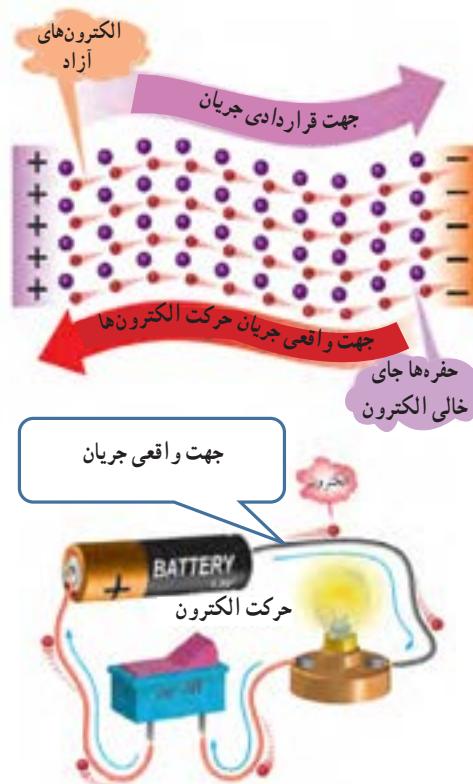

شکل ۱-۲۳- جهت حریان الکتریکی

. کرد.

۱-۱۱- روش‌های تولید و مصرف الکتریسیته

تولید الکتریسیته: به شکل ۱-۲۶ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌های توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی مصرفی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش تأمین می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

مصرف الکتریسیته: به شکل ۱-۲۷ توجه کنید و در مورد هر یک از روش‌های توضیح دهید و برای هر یک مثالی بزنید. انرژی دستگاه‌های موجود در اطراف شما با کدام روش مصرف می‌شود؟ با ذکر مثال شرح دهید.

أنواع جريان الکتریکی:

با توجه به نیاز و کاربرد، جریان

الکتریکی در سه نوع :

جریان مستقیم (DC)

جریان متغیر (Variable Current)

جریان متناوب (AC) تقسیم

می‌شود. پیل و باتری مولد جریان مستقیم یا DC و نیروگاه


تولید برق شهر مولد جریان متناوب یا AC و سیگنال خروجی

میکروفون یک سیگنال متغیر DC است. در این واحد

یادگیری جریان مورد بحث جریان مستقیم یا DC است که

مقدار و جهت آن با گذرا زمان ثابت می‌ماند. در واحدهای

یادگیری بعدی در مورد انواع جریان‌ها بیشتر بحث خواهیم

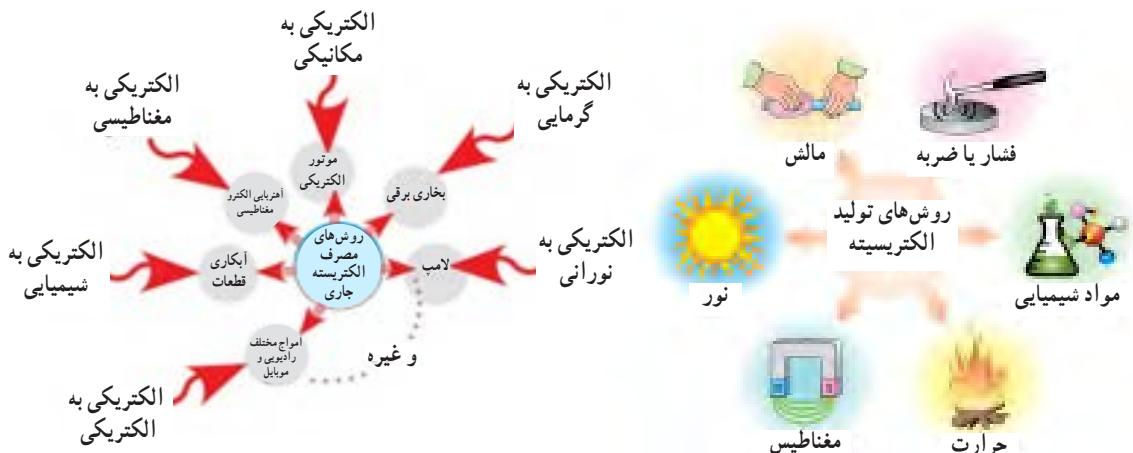

شكل ۲۷-۱- روش های مصرف الکتریستیه

شكل ۲۶-۱- روش های تولید الکتریستیه

فیلم ۸

فیلم روش های مختلف تولید الکتریستیه را بینید.

فیلم ۷


فیلم مبانی الکتریستیه قسمت مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص و مقاومت الکتریکی را بینید و درباره آن بحث کنید.

درباره روش های تولید و مصرف انرژی الکتریکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

۱۲-۱- هدایت و مقاومت الکتریکی
همان طور که قبلاً نیز ذکر شد اجسامی که در طبیعت وجود دارند نمی توانند جریان الکتریکی را به یک اندازه از خود عبور دهند، چون تعداد الکترون های لایه آخر مواد مختلف کمی با هم متفاوت است لذا هدایت و مقاومت الکتریکی آنها نیز باهم متفاوت خواهد بود، شکل ۱-۲۸.

میله A الکترون هارا به خوبی عبور می دهد لذا دارای هدایت زیاد و مقاومت کم است.


میله B الکترون هارا به خوبی عبور نمی دهد لذا دارای هدایت کم و مقاومت زیاد است.

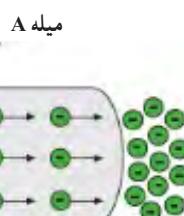


شكل ۱-۲۸- مقاومت و هدایت در دو جسم مختلف

(مضر) در مدارهای الکتریکی وجود دارد و گاهی به عنوان عاملی از پیش تعیین شده به صورت یک مصرف کننده (مفید) در مدارهای الکتریکی قرار می‌گیرد.

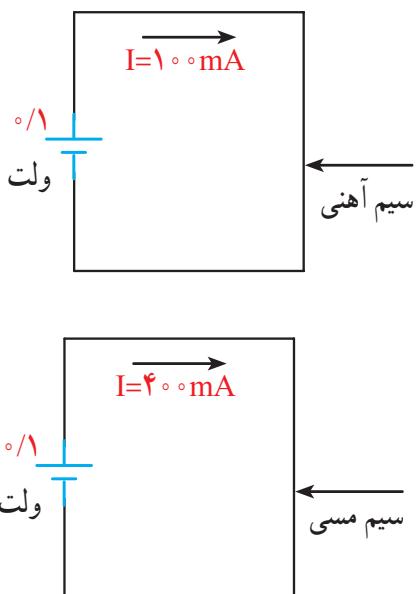در این حالت جسم، ماده یا قطعه‌ای که در برابر عبور جریان الکتریکی استادگی می‌کند را مقاومت الکتریکی می‌نامند و آن را با حرف R که حرف اول Resistor است نشان می‌دهند. نماد مقاومت در استاندارد IEC به صورت شکل ب-۲۹-۱ است.



الف - مثال‌هایی از خاصیت مقاومت الکتریکی

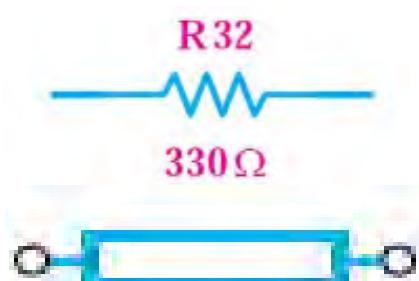

ب - نماد مقاومت الکتریکی در استاندارد IEC
شکل ب-۲۹-۱

هدایت و مقاومت مخصوص الکتریکی (Conductivity – Resistivity)

میزان هدایت اجسام را با ضریبی با عنوان «ضریب هدایت مخصوص» بیان می‌کنند. این ضریب نشان می‌دهد که جسم تا چه اندازه جریان الکتریکی را از خود عبور می‌دهد. ضریب هدایت را با حرف یونانی κ (کاپا) نشان می‌دهند. ضریب دیگری که در اجسام مطرح می‌شود ضریب «مقاومت مخصوص» نام دارد. این ضریب میزان مخالفت جسم را نسبت به عبور جریان الکتریکی بیان می‌کند. ضریب مقاومت مخصوص را با حرف یونانی ρ (رو) نشان می‌دهند. در واقع هر جسمی که هدایت مخصوص آن زیاد است مقاومت الکتریکی آن کم و هر جسمی که مقاومت مخصوص آن زیاد باشد دارای هدایت الکتریکی کم است.

بارش فکری

روابط $\frac{1}{\kappa} = \frac{1}{\rho}$ را مورد بررسی قرار دهید و در مورد آن بحث کنید.

مقاومت الکتریکی

هر گاه اختلاف پتانسیل ثابتی را ابتدا به دو سریک سیم مسی و سپس به دو سریک سیم آهنی اعمال کنیم، شدت جریانی که از هر یک از دو سیم عبور می‌کند با دیگری اختلاف دارد. به زبان دیگر سیم آهنی در مقابل عبور جریان یا در مقابل حرکت الکترون‌ها استادگی بیشتری نشان می‌دهد در حالی که سیم مسی در مقابل عبور جریان استادگی کمتری می‌کند. خاصیت استادگی جسم در مقابل حرکت الکترون‌ها (جریان الکتریکی) را مقاومت الکتریکی می‌نامند. به عبارت دیگر اثر مقاومت الکتریکی یا رزیستانس (Resistance) خاصیتی از ماده است که با عبور جریان الکتریکی مخالفت می‌کند، شکل الف-۲۹-۱. این مخالفت گاهی مانند مقاومت الکتریکی سیم‌های رابط، به صورت ناخواسته و مزاحم

مثال: مقاومت سیم مسی با مشخصات داده شده در شکل ب - ۱-۳° را به دست آورید، ($\rho = 56 \frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$). مقدار هدایت الکتریکی سیم چند «موهو» (mho) است؟

$$R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{1}{\kappa \cdot A} = \frac{56}{56 \times 2} = 0.044 \Omega$$

$$G = \frac{A}{\rho L} = \frac{1}{56} = \frac{1}{0.044} = 22.7 \text{ mho}$$

الگوی پرسش

۱ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب cm² عبارت است از مقاومت سیمی به طول سانتی متر و سطح مقطع سانتی متر مربع، که آن را مقاومت مخصوص می نامند.

۲ با توجه به روابط بالا، مقدار ρ بر حسب $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ برابر است با .

۳ با توجه به اینکه هدایت الکتریکی عکس مقاومت الکتریکی است، رابطه واحدها و تعاریف را برای هدایت مخصوص الکتریکی بنویسید.

یادآوری

در پایه هشتم با واحد مقاومت و قانون اهم آشنایی شده اید، در صورت نیاز و یادآوری محتوا، به کتاب علوم پایه هشتم مبحث الکتریسیته مراجعه کنید.

۱۳- کار عملی (۱): استفاده از نرم افزار محاسبه گر مقاومت

هدف: مهارت در جست و جو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات: رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب


مراحل اجرای کار

۱ یکی از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه های اندازه گیری و الکترونیک میز آزمایشگاهی است. تجهیزات


مقاومت سیم با طول آن رابطه مستقیم و با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد. مقدار مقاومت سیم را می توان از روابط روبرو به دست آورد :

$$R = \rho \frac{L}{A} \quad \text{یا} \quad R = \frac{1}{\kappa A}$$

در این رابطه R مقاومت سیم بر حسب اهم (Ω)، A طول سیم بر حسب متر (m)، L سطح مقطع سیم بر حسب میلی متر مربع (mm^2)، ρ مقاومت مخصوص سیم بر حسب اهم میلی متر مربع بر متر $\frac{\Omega \text{mm}^2}{\text{m}}$ و κ هدایت مخصوص سیم بر حسب متر بر اهم میلی متر مربع $\frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}$ است. $\frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}$ واحد مقاومت مخصوص سیم است که یانگر مقاومت سیمی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع است. بنابراین تعریف، شکل الف - ۱-۳° یقطعه سیمی را نشان می دهد که مقاومت مخصوص آن برابر با یک اهم است. مثلاً اگر یک قطعه سیم مسی به طول یک متر و سطح مقطع یک میلی متر مربع را انتخاب کنیم، مقاومت مخصوص آن برابر با $\frac{1}{56}$ یا $178 \text{ }\mu\Omega$ اهم میلی متر مربع بر متر است. عکس مقاومت الکتریکی را هدایت الکتریکی می نامند و آن را با حرف (G) نمایش می دهند. واحد هدایت الکتریکی را بر حسب «موهو» (mho) یا زیمنس (simens) بیان می کنند.

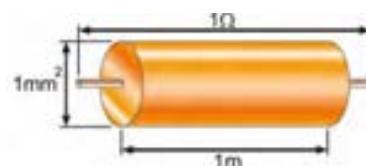

الف - مشخصات سیمی با مقاومت مخصوص یک اهم

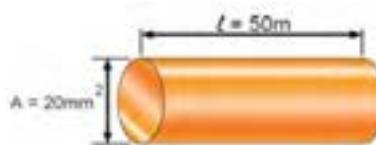

ب - مشخصات سیم مسی

شکل ۱-۳°

آزمایشگاهی الکترونیک را مشاهده می کنید. از آنجا که در این مرحله بارایانه کار می کنید کلیه نکات ایمنی و ارگونومی درباره کار بارایانه را که در سال های قبل آموخته اید، حتماً اجرا کنید.

و دستگاه های مورد نیاز ممکن است روی میز نصب شده باشد یا به صورت قابل حمل روی آن قرار گیرد. آشنایی و نحوه استفاده از میزکار و تجهیزات آن از مواردی است که فراغیرنده در هر سطحی که باشد باید به خوبی آن را بیاموزد. در شکل الف - ۳۱ نمونه ای از میزکار



الف - میز کار آزمایشگاه



ب - پوشیدن لباس کار و رعایت نظم و ترتیب
شکل ۳۱ - ۱

پژوهش



فیلم ۹



نکته



۲ در هنگام کار با رایانه، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به اعضای بدن از صندلی استاندارد استفاده کنید. صندلی باید با ساختار بدن شما سازگار باشد. (ارگونومیک Ergonomic) ارتفاع میز و صندلی به گونه ای باشد که بالای نمایشگر تقریباً در راستای چشمان شما قرار گیرد. همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً رو به روی شما باشد. به ازای هر ۴۵ دقیقه کار بارایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرم شدن خاص دارد. شکل ۱-۳۲ حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه را نشان می دهد. در صورتی که برای مدت طولانی از رایانه استفاده می کنید، از زیر پایی های استاندارد استفاده کنید و هر ده دقیقه یک بار وضعیت پاها را تغییر دهید.

به سایت رشد مراجعه کنید و مفهوم ارگونومی را بیابید نکات ارگونومی مرتبط، هنگام کار بارایانه را پیدا کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

فیلم نکات ایمنی، بهداشتی و ارگونومی در رابطه با کار با رایانه را ببینید.

قبل از ورود به کارگاه یا آزمایشگاه برگه مربوط به آیین نامه ها و مقررات کارگاه را مطالعه کنید، لباس کار بپوشید و به طور منظم وارد آزمایشگاه یا کارگاه شوید، شکل ب - ۳۱ - ۱.

The correct computer posture

حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه



شکل ۳۲-۱- حالت صحیح نشستن در مقابل رایانه

۴ بر اساس یک برنامه منظم برای هر هفته یک گروه به عنوان ارشد کلاس و گروه دیگر به عنوان مأمورین نظافت انتخاب می شوند. وظایف ارشد و مأموران نظافت در کتاب همراه آمده است.

۳ با راهنمایی معلم خود، برای اجرای کار تیمی به گروههای دو نفره تقسیم بندی شوید، شکل ۳۳-۱، تشکیل گروههای کاری باعث ایجاد و مهارت در کار جمعی، برنامه ریزی صحیح و ارتباط مؤثر با دیگران می شود.

کار با
نرم افزار

۵ با مراجعه به سایتهاي مختلف مانند سایت رشد يا calculator.org يا سایتهاي مرتبط از طریق جست و جوی کلمات resistivity calculator مقادیر مقاومت، مقاومت مخصوص، هدایت مخصوص را محاسبه کنید. برخی از این اطلاعات در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شکل ۳۳-۱- تشکیل گروه دو نفره برای انجام کار تیمی



الف - مقاومت‌های ثابت



ب - مقاومت‌های متغیر

شکل ۱-۳۵-۱ - چند نمونه مقاومت ثابت و متغیر



پژوهش

درباره ساختمان و چگونگی خواندن مقادیر انواع مقاومت‌های ثابت پژوهش کنید و تیجه را به کلاس ارائه دهید.

ساختر مقاومت‌ها از نظر چگونگی نصب روی برد مدار چاپی:
در دستگاه‌های الکترونیکی معمولاً قطعات را روی


صفحات مخصوص به نام صفحات مدار چاپی:

(PCB=printed circuit board) یا برد هزار سوراخ (vero board) نصب می‌کنند. مدار چاپی صفحه‌ای است که روی آن یک لایه نازک از مس پوشانده شده است.

صفحه مدار چاپی ممکن است با توجه به نوع قطعه، طراحی و نیازداری سوراخ یا بدون سوراخ یا ترکیبی ازین دو باشد. برای اجرای کارهای آزمایشگاهی از برد (bread board) استفاده می‌کنند. در آینده درباره مدار چاپی بیشتر خواهیم آموخت. مقاومت‌ها از دیدگاه نصب (package) و بسته‌بندی (installation) به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

الف) مقاومت‌های پایه‌دار و با قابلیت «نصب در داخل حفره» (TH — through hole): این مقاومت‌ها دارای پایه هستند. هنگام نصب این نوع مقاومت‌ها، پایه‌های مقاومت را از داخل سوراخ‌های فیبرمدار چاپی عبور می‌دهند و لحیم می‌کنند، در شکل ب-۱-۳۵ اندوخته‌های پایه دار را شناسایی کنید. در شکل ۱-۳۶ نیز نمونه‌های دیگری از قطعات پایه دار را ملاحظه می‌کنید.

۶ واحدهای دیگری نیز برای مقاومت مخصوص و هدایت مخصوص وجود دارد. نمونه‌هایی از این واحدهای داشکل ۱-۳۴ ملاحظه می‌کنید. این اطلاعات از محاسبه‌گرهای موجود در فضای مجازی استخراج شده است. با مراجعه به آدرس‌های مرتبط محاسبه‌گرهای را بباید و با آنها کار کنید.

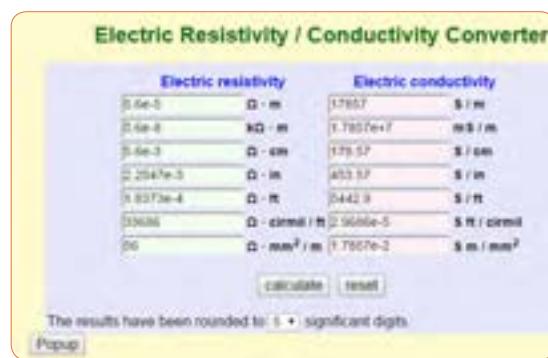

شكل ۱-۳۴-۱ - مشخصات سیم مسی

فیلم ۱۰



فیلم مبانی الکتریسیته قسمت ساختمان، کاربرد و چگونگی نصب انواع مقاومت‌های الکتریکی را ببینید و درباره آن بحث کنید.

أنواع مقاومت‌ها : به طور کلی مقاومت‌ها را می‌توان از نظر مقدار اهمی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم بندی کرد. منظور از مقاومت ثابت، مقاومتی است که مقدار آن در اثر حرارت، نور، میدان‌های مغناطیسی یا سایر عوامل فیزیکی تغییر نمی‌کند. مقاومت متغیر مقاومتی است که می‌توان مقدار آن را با عواملی مانند تغییر مکان یک اهرم با دست، نور، حرارت و ولتاژ تغییر داد. جنس مقاومت‌ها معمولاً از فلز یا ترکیبی از ماده هادی (مانند کربن) یا عایق (مانند خاک رس یا خاک چینی) است.

در شکل الف-۱-۳۵-۱ چند نمونه مقاومت ثابت و در شکل ب-۱-۳۵-۱ چند نمونه مقاومت متغیر نشان داده شده است.



- با مراجعه به شکل ۱-۳۶ و اینترنت انواع قطعات SMD پایه دار، بدون پایه (آرایه چندتایی) (array) و بدون استفاده از لحیم کاری مستقیم (solder less) را شناسایی و آرشیوی از تصاویر آنها به صورت فایل الکترونیکی تهیه کنید.
- برای مقاومت‌های الکتریکی برگه‌های اطلاعات (Datasheet) وجود دارد.
پژوهش کنید چه اطلاعاتی در این برگه‌ها داده می‌شود؟
نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه دهید.





شکل ۱-۳۶- مشخصات چند نمونه دیگر قطعات TH و چگونگی نصب آن

الگوی پرسش

- ۱ Electric current Intensity علامت اختصاری (نماد) آن را بنویسید؟
- ۲ چند کولن بار می‌تواند در مدت ۴۲ میلی ثانیه جریانی برابر با ۱۲ آمپر را به وجود آورد؟
- ۳ کدام گزینه صحیح است؟ شرح دهید.
- ۱) جهت قراردادی جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب مثبت به طرف قطب منفی است.
- ۲) براساس قرارداد جهت جریان الکتریکی در خارج از مدار از قطب منفی به طرف قطب مثبت است.
- ۳) در شرایط عادی بارهای الکتریکی پروتون و الکترون یکدیگر را خنثی نمی‌کنند.
- ۴) در شرایط عادی لازم است تعداد الکترون‌ها بیشتر از تعداد پروتون‌ها باشد.
- ۵) حدود سرعت سیر جریان الکتریکی برابر با سرعت کیلومتر و حدود بر ثانیه است.

$\rho = \frac{1}{K} x$ روابط ρ را تعریف کنید، واحد و کاربرد آن را بنویسید.

۶ در صورتی که سطح مقطع یک قطعه سیم مسی به طول

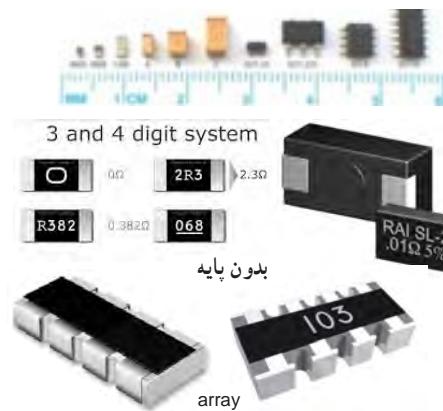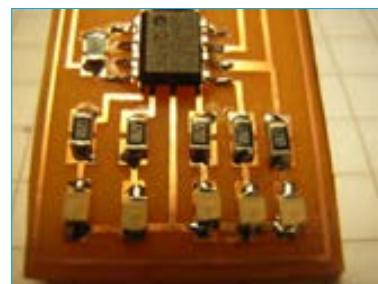

شکل ۱-۳۷- مشخصات چند نمونه مقاومت SMD پایه دار و بدون پایه و چگونگی نصب آن


نکته

در مدارهای الکتریکی علاوه بر موارد فوق باید از اجزای دیگری نیز استفاده شود از جمله این اجزا می‌توان فیوز و وسایل اندازه‌گیری را نام برد.

اگر اجزای فوق در مدار الکتریکی وجود نداشته باشد، در کار مدار اشکالی پیش نمی‌آید، ولی اصولاً مدار فاقد کنترل و حفاظت خواهد بود. اما نبود یکی از اجزای اصلی، کار طبیعی مدار را دچار مشکل می‌کند. به همین دلیل در برخی از کتاب‌ها به سایر اجزای مدار «اجزای فرعی» نیز می‌گویند.

ایمنی

فیوز و سیله‌ای است که مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را در مقابل اتصال کوتاه (short circuit) و اضافه جریان حفاظت می‌کند. در شکل ۱-۴۰ چند نمونه فیوز و نماد آن را ملاحظه می‌کنید.

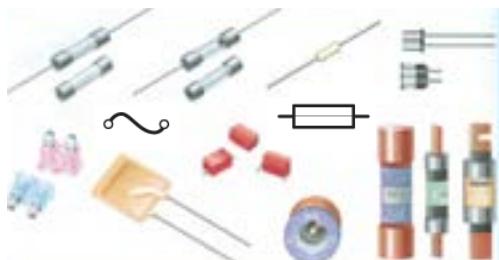

شکل ۱-۴۰- چند نمونه فیوز و نماد آن

۲۲۵ متر برابر با 15 میلی متر مربع باشد، با استفاده از رابطه $R = \rho \frac{L}{A}$ مقدار مقاومت را محاسبه کنید. مقدار ρ را با مراجعه به جدول مربوطه که در کتاب همراه هنرجو آمده است، به دست آورید.

متن شکل ۳۸-۱ را ترجمه کنید.

SP20/SP20F SERIES

GENERAL-PURPOSE FAILSAFE MOLDED WIREWOUND RESISTOR

- Drop-in replacement for BW20/BW20F
- 1 watt rated with 1/2 watt dimensions
- $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ tolerance
- 0.1 ohm to 1200 ohms
- Weldable and solderable metal leads


شکل ۱-۳۸- برگه اطلاعات مقاومت

۱-۱۴- مدار الکتریکی و قانون اهم

الف - مدار الکتریکی

با توجه به آموخته‌های خود درباره (مولد) منبع، بار (صرف کننده)، کلید و فیوز، عناصر را روی مدار شکل ۱-۳۹ مشخص کنید. چرا در این مدار فیوز وجود ندارد؟ ضرورت وجود فیوز را به بحث بگذارید. نمادها را نام ببرید و کاربردهای آن را در شکل بنویسید.

فعالیت

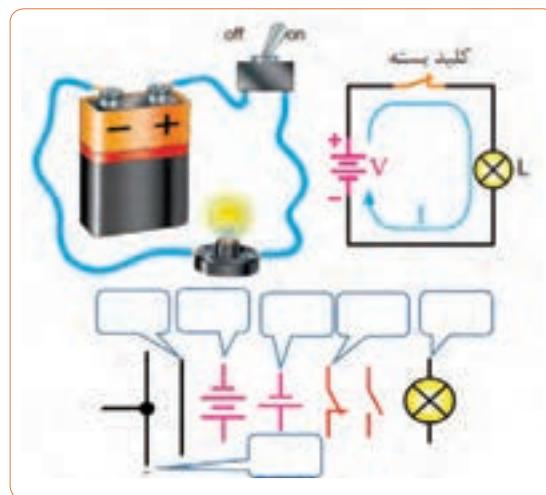


شکل ۱-۳۹- اجزای مدار

ب-قانون اهم

منبع تغذیه را افزایش دهیم شدت جریان افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر رابطه $V = IR$ مشابه تابع خطی $y = ax$ است، چرا؟ شکل ۱-۴۱.

جرج سیمون اهم در سال ۱۸۲۸ براساس تجربیات وازمایش‌های فراوان توانست ارتباط بین ولتاژ (v) جریان (I) و مقاومت (R) را در یک مدار به دست آورد. اهم به این نتیجه رسید که اگر مقاومت مدار را ثابت نگه داریم و ولتاژ

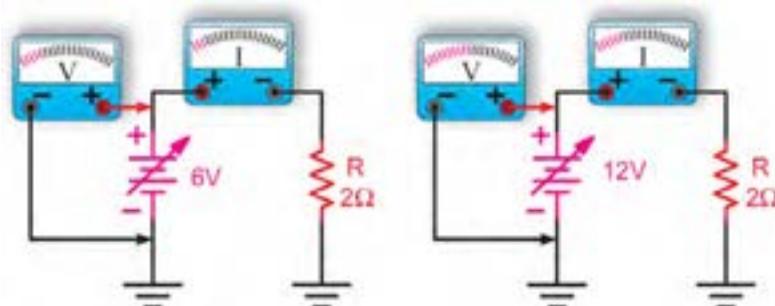


شکل ۱-۴۱- تغییرات ولتاژ و جریان برای یک مقاومت ثابت در شرایط DC

مثال: جریان عبوری از مقاومت مدار شکل ۱-۴۳ چند میلی‌آمپر است؟ نماد آمپرmetr در مدار به صورت است.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1V}{1\Omega} = 1A$$

حل :

$$I = 1 \times 10^{-3} = 1000mA$$

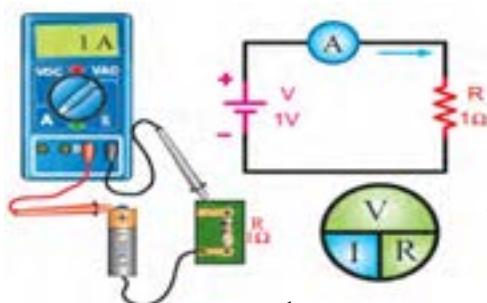

شکل ۱-۴۳

نکته مهم :

یکی از حالات خطرناکی که ممکن است در مدار الکتریکی به وجود آید حالت «اتصال کوتاه» است. حالت «اتصال کوتاه» در مدار به شرایطی گفته می‌شود که مقدار مقاومت مصرف کننده یا بار به صفر برسد. در صورت وقوع چنین حالتی جریان سیار زیادی از مدار عبور می‌کند، در شکل ب-۱-۴۴ چه اتفاقی برای مدار می‌افتد و چه خطری دارد؟

برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب‌های مبانی برق، مبانی الکتریسیته و الکترونیک پایه مراجعه کنید. این کتاب‌ها را می‌توانید از سایت www.chap.sch.ir بارگیری کنید.

نکته




مثال: در مدار شکل ۱-۴۲ مقدار مقاومت R چند اهم است؟

حل :

$$R = \frac{V}{I} = \frac{150V}{4/55 mA} \quad (\text{قانون اهم})$$

$$R = \frac{150V}{4/55 \times 10^{-3} A} = 33 \times 10^3 \Omega = 33k\Omega$$

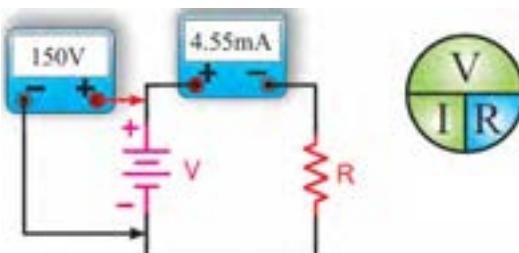

شکل ۱-۴۲



الف - مدار در حالت عادی (لامپ روشن) ب - مدار در حالت اتصال کوتاه (لامپ خاموش) عبور جریان بسیار زیاد است.

شکل ۱-۴۴

درباره اتصال مشترک زمین در مدارهای الکترونیکی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۱-۱۵- کار عملی (۲) :

استفاده از نرم افزار محاسبه‌گر قانون اهم

۱ آیا با توجه به وجود این گونه نرم افزارهای محاسبه‌گر نیازی به، به‌خاطر سپردن قانون اهم وجود دارد؟ در مورد آن بحث کنید.

هدف : مهارت در جست و جو و استفاده از نرم افزار مرتبط مواد، ابزار و تجهیزات : رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب

مراحل اجرای کار

پژوهش



۱ با استفاده از عبارت Ohm's law calculator موتوری

را باید و محاسبات قانون اهم را با آن تمرین کنید. نمونه‌هایی از این نوع محاسبه‌گرها در شکل ۱-۴۵ ملاحظه می‌کنید.




فیلم ۱۱

فیلم مدارهای سری و موازی را بینید، سپس درباره موارد زیر بحث کنید.



فکر کنید

در مدار شکل ۱-۴۶ دو عدد لامپ L_1 و L_2 به صورت سری (دبیال هم - پشت سر هم) وصل شده‌اند. در این مدار یک باتری و یک کلید بسته نیز وجود دارد، اگر لامپ L_1 بسوزد چه اثری روی لامپ L_2 می‌گذارد؟

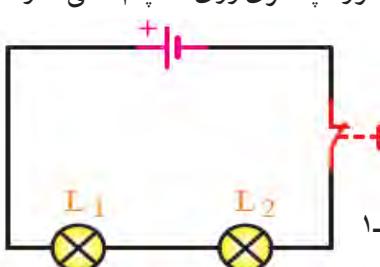

شکل ۱-۴۶

Ohm's Law Calculator					
Enter any 2 values then click "Calculate". The unknown values will be calculated.					
Voltage	12	* millivolts	volt	kilovolts	megavolts
Current	2	* millamps	amps	kiloamps	megaamps
Resistance	6	* milliohms	ohms	kiloohms	megaohms
Power	0.000024	* milliwatts	watts	kilowatts	megawatts
		Calculate	Clear		

[parallel resistor calculator](#) [resistor calculator voltage](#)

[led resistor calculator](#) [smd resistor calculator](#)

[5 band resistor calculator](#) [resistor calculator series](#)

[resistor calculator download](#) [3 band resistor calculator](#)

شکل ۱-۴۵


- مقدار شدت جریان الکتریکی را با آمپر متر اندازه گیری می کنند. امروزه برای اندازه گیری کمیت های الکتریکی مختلف مانند ولتاژ، جریان و مقاومت، دستگاه های اندازه گیری الکتریکی را چند منظوره می سازند و آن را مولتی متر (Multimeter) می نامند. مولتی متر در دونوع آنالوگ (عقربه ای) و دیجیتال وجود دارد، شکل ۱-۵۰.



شکل ۱-۵۰-۱- مولتی متر آنالوگ و دیجیتال


برای قرار دادن آمپر متر در مدار باید ابتدا قسمتی از مدار را قطع کنیم، سپس آمپر متر را در حد فاصل بیندگی ایجاد شده قرار دهیم. این گونه اتصال را اتصال سری می نامند. توجه داشته باشید که نصب آمپر متر در مدار با این روش، درست مانند قرار دادن یک کلید به صورت سری در مدار است.

مدار سری: در مدار شکل ۱-۵۱ سه مقاومت و سه آمپر متر باهم به صورت سری بسته شده اند و منبع تغذیه جریانی برابر با ۴۵ میلی آمپر رادر مدار برقرار می کند. همان طور که می بینید هر آمپر متر جریان ۴۵ میلی آمپر را نشان می دهد.

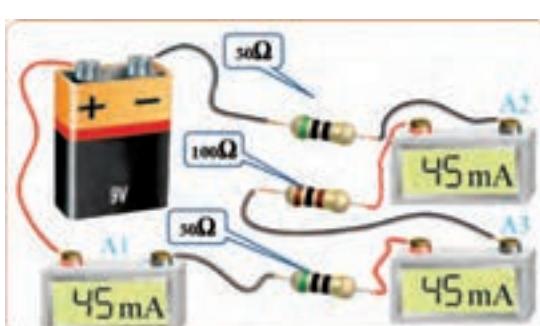


شکل ۱-۵۱- آمپر متر در مدار سری

- در شکل ۱-۴۷، لامپ های L_1 و L_2 به صورت موازی بسته شده اند (لامپ ها در کنار هم) و هر دو لامپ توسط یک کلید خاموش یا روشن می شود. در صورتی که لامپ L_2 بسوزد چه اثری روی لامپ L_1 می گذارد؟ یک بار دیگر مدار را طوری رسم کنید که هر لامپ دارای کلید جداگانه ای باشد.

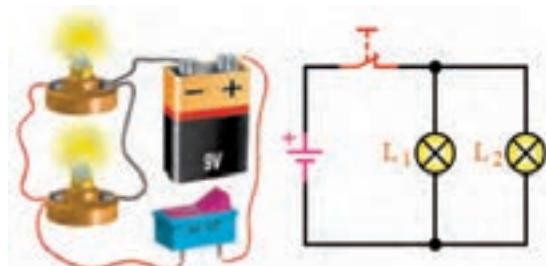

شکل ۱-۴۷

- در هر یک از مدارهای شکل ۱-۴۸ و شکل ۱-۴۹ یک لامپ بسوزد، چه اتفاقی برای سایر لامپ ها می افتد؟ چرا؟

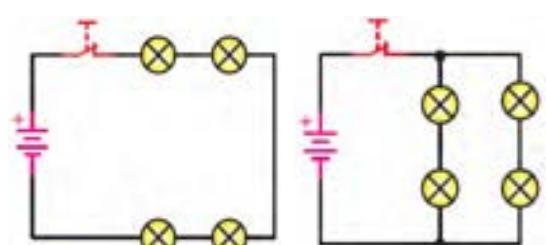

شکل ۱-۴۸

با مراجعه به سایت های اینترنتی بررسی کنید و بینید
صرف کننده ها مانند یخچال، اتوی برقی، لامپ های لوستر و
جارو برقی هنگام اتصال به پریز برق چگونه در مدار «سری» یا
موازی قرار می گیرند؟ کلید های «خاموش-روشن» لامپ ها
و دستگاه ها به چه صورت در مدار قرار دارند؟ دلیل آن را
بیابید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



بحث کنید




از مدار شکل ۱-۵۱ چه نتیجه‌ای را برای مدارهای سری می‌گیریم؟ با استفاده از قانون اهم، مقدار مقاومت معادل (مقاومت جایگزین به جای تمام مقاومت‌های مدار) مدار چند اهم است؟ چرا مقدار مقاومت معادل بیشتر از صد اهم است؟ نقشه فنی مدار را در محل مشخص شده در شکل ۱-۵۲ رسم کنید.

شکل ۱-۵۲



بحث کنید

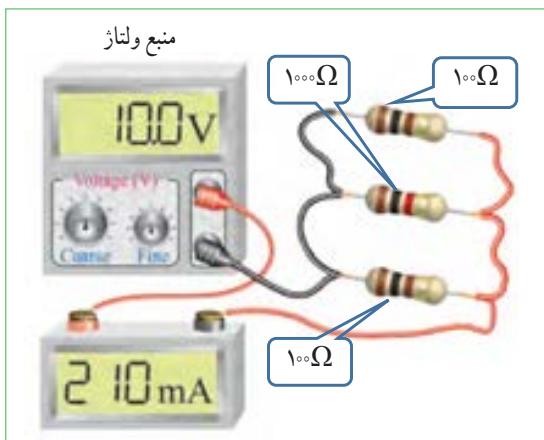


شکل ۱-۵۴-آمپر متر در مدار

شکل ۱-۵۴-۱ اتصال آمپر متر در یک مدار با سه مقاومت موازی را نشان می‌دهد. مقدار مقاومت معادل مدار چند اهم است؟ تغذیه این مدار از چه طریق تأمین می‌شود؟ چرا مقدار مقاومت معادل کمتر از ۵۰ اهم است؟

ولت متر: در شکل الف-۱-۵۵-۱ سه نمونه مولتی متر که به صورت ولت متر هم به کار می‌رود نشان داده شده است. در این شکل‌ها علامت اختصاری (فنی) ولت متر و نحوه اتصال آن به مدار را نیز می‌بینید. هنگام اتصال ولت متر به مدار باید پایانه‌های آن با قطب‌های باتری همسان باشد، زیرا در ولت مترهای عقربه‌ای ولت متر صدمه خواهد دید. همچنین همواره باید توجه داشته باشیم که ولت متر به صورت موازی در دو سر هر قطعه یا منبع تغذیه قرار می‌گیرد.

مدار موازی: در شکل ۱-۵۳ لامپ‌های L_1 و L_2 به صورت موازی قرار گرفته‌اند و در هر شاخه یک آمپر متر قرار دارد. در مدار موازی برای هر لامپ مسیر جریان جداگانه‌ای وجود دارد. اگر شدت جریان کل مدار برابر با I باشد این جریان بین دو لامپ تقسیم می‌شود و جریان‌های I_1 و I_2 را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، جریانی که آمپر متر A_1 نشان می‌دهد برابر با مجموع جریان‌هایی است که آمپر مترهای A_2 و A_3 نشان می‌دهند. پس می‌توان گفت همواره رابطه $I = I_1 + I_2$ برقرار است.

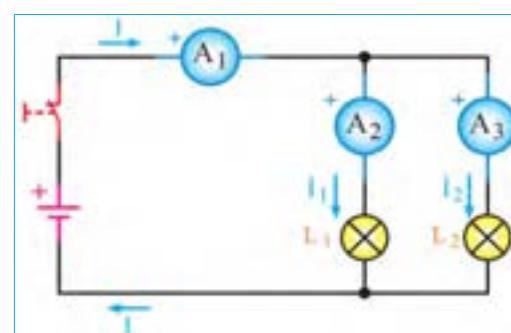

شکل ۱-۵۳-۱-نقشه مدار دو لامپ به صورت موازی

بحث کنید


با مراجعه به راهنمای کاربرد یک نمونه دستگاه مولتی متر دیجیتالی بررسی کنید در صورتی که قطب های مولتی متر بر عکس به مدار وصل شود چه اشکالی به وجود می آید؟
شرح دهید.

تقسیم ولتاژ در مدارهای سری و موازی :

به شکل ۱-۵۶ – ۱ توجه کنید، با توجه به مقادیر داده شده، در مدار سری چه اتفاقی برای ولتاژ افتاده است؟ شرح دهید.
آیا می توانیم نتیجه بگیریم که در مدار سری ولتاژ تغذیه بین مصرف کننده ها تقسیم می شود؟



شکل ۱-۵۵ – ولت متر و نماد آن

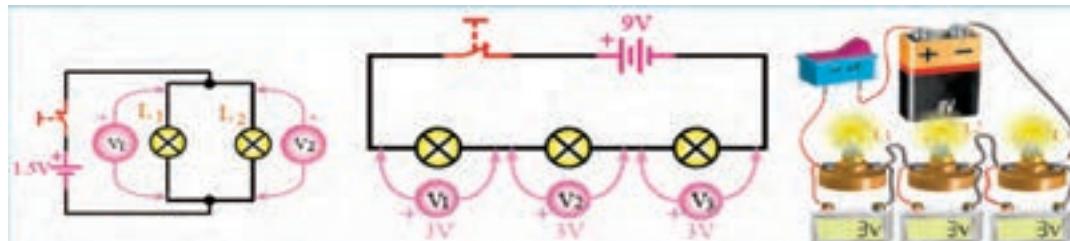


شکل ۱-۵۷ – ولتاژ ها در مدار موازی

شکل ۱-۵۶ – ولتاژ ها در مدار سری

بحث کنید



با توجه شکل ۱-۵۷ – ۱ وضعیت ولتاژ ها در مدار موازی چگونه است؟ در این مدار هر یک از ولت مترها چه مقداری را نشان می دهد؟ وضعیت ولتاژ هارا در مدار سری شکل ۱-۵۶ – ۱ بررسی کنید و آن را با مدار موازی مقایسه نمایید.

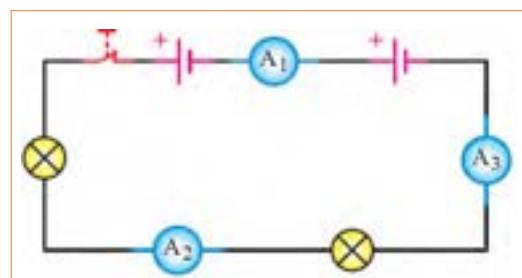


شکل ۱-۵۸

الگوی پرسش

- ۱ اگر آمپر متر A_1 در شکل ۱-۵۸ مقداری برابر $\frac{1}{2}$ آمپر را نشان دهد آمپر مترهای A_2 و A_3 چه مقداری را نشان می دهند؟


جدول ۱-۱

V	V ₁	V ₂
x	12	6
6	4	y
12	z	4

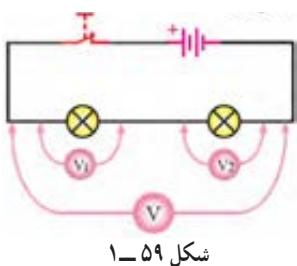

شکل ۱-۵۹


۱۱ در شکل ۱-۶۰ اگر ولتاژ هر پیل برابر با $1/5$ ولت باشد مقادیر ولتاژ کل را در مدارهای شکل الف - ب - پ - ۱-۶۰ به دست آورید.

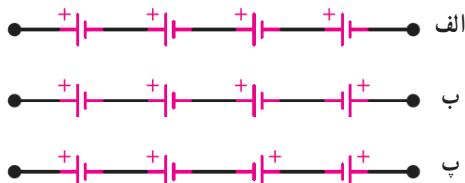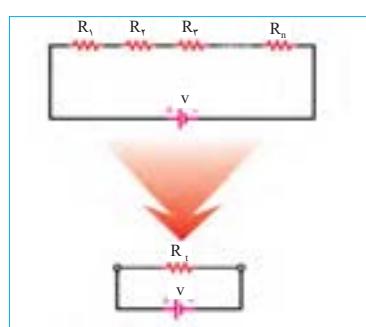

شکل ۱-۶۰

محاسبه مقاومت معادل در مدار سری : مقاومت کل یا «مقاومت معادل» به مقاومتی گفته می‌شود که بتواند به تنهایی اثر همه مقاومت‌های موجود مدار را داشته باشد و جایگزین آنها شود. در شکل ۱-۶۱ مقاومت (R_T)_(total) می‌تواند معادل تمام مقاومت‌های موجود در مدار باشد و جایگزین آنها شود. با توجه به ویژگی‌های مطرح شده در مورد مدارهای سری، مقاومت معادل R_T از رابطه زیر قابل محاسبه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید.

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$$
شکل ۱-۶۱ R_T در مدار سری

۱۲ در شکل ۱-۵۳ اگر آمپر متر A_۲ مقداری برابر $1/3$ آمپر و آمپر متر A_۳ مقداری برابر $2/0$ آمپر را نشان دهد آمپر متر A_۱ چه مقداری را نشان می‌دهد؟

۱۳ در شکل ۱-۵۳ اگر لامپ‌های L_۱ و L_۲ دقیقاً مشابه باشند و آمپر متر A_۱ مقداری برابر $4/0$ آمپر را نشان دهد، آمپر مترهای A_۲ و A_۳ چه مقادیری را نشان خواهند داد؟

۱۴ در شکل ۱-۵۸ قطب‌های صحیح پایانه‌های آمپر مترهای A_۱ و A_۲ را مشخص کنید.

۱۵ جریان‌های الکتریکی A، $1/2$ A، $1/4$ A و $5/0$ A را به میلی آمپر و mA، $12/0$ mA، $24/0$ mA و $8/0$ mA را به آمپر تبدیل کنید. از نماد علمی نیز می‌توانید استفاده کنید.

جدول تبدیل واحدها در کتاب همراه هنرجو آمده است.

۱۶ با توجه به اینکه ولتاژ کار برخی از لامپ‌های موجود در ریسه‌های تربیزی حدود ۱۲ ولت است (کمتر از ۲۲ ولت برق شهر) در یک ریسه ۲۲ ولتی، چگونه آن را به هم می‌بندند تا قابل اتصال به برق شهر باشد؟ مزایا و معایب این گونه اتصال را بنویسید.

۱۷ وجه تشابه عملکرد باز و بسته کردن شیر آب را با کلید قطع و وصل لامپ‌های روشنایی بیاید و درباره آن در سه سطر توضیح دهید.

۱۸ با توجه به اینکه مقاومت داخلی آمپر متر ایده‌آل، حدود صفر اهم است در صورتی که آمپر متر به صورت موازی در مدار بسته شود چه خطراتی دارد و چه اشکالی به وجود می‌آید؟


۱۹ در شکل ۱-۵۹ اگر ولت مترهای V_۱=۱۲ V و V=۲۵ V را نشان دهد ولت متر V_۲ چه مقداری را نشان می‌دهد؟

۲۰ اگر در شکل ۱-۵۹ ولتاژ‌های خوانده شده به وسیله ولت‌مترها طبق جدول ۱-۱ باشد مقادیر y، x و z را به دست آورید.

مثال : مقاومت معادل در شکل ۶۲-۱ چند اهم است؟

$$R_T = R_1 + R_r + R_v + R_f + R_d \quad R_T = 33 + 68 + 100 + 47 + 10 \quad R_T = 258 \Omega$$

حل :

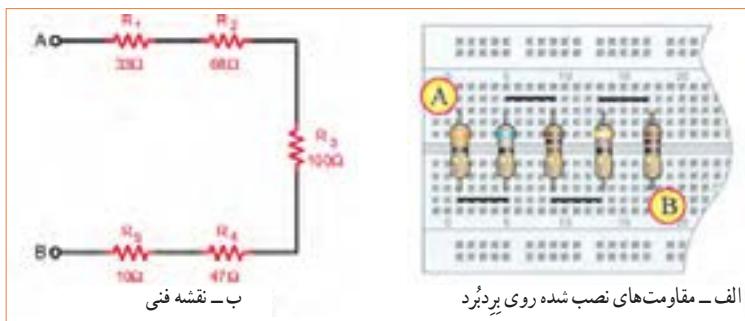


شکل ۶۲-۱ - پنج مقاومت در مدار سری

بحث گروهی



اثر اتصال کوتاه در مدار : شکل ۶۳-۱ را بررسی کنید و اثر وجود اتصال کوتاه در مدار و خطرات آن را بیابید.

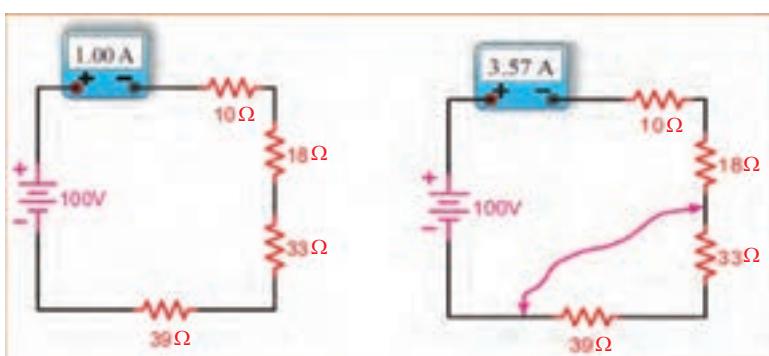

شکل ۶۳-۱ - اثر اتصال کوتاه در مدار سری

مثال : دو مقاومت $R_1 = 52\Omega$ و $R_2 = 48\Omega$ با هم به صورت سری به منبع تغذیه $10V$ وصل شده‌اند. تعیین کنید:

- ترسیم نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر.
- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب اهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2 .
- بررسی کنید آیا رابطه $V_T = V_1 + V_2$ برقرار است؟

حل : نقشه فنی مدار با کلید و فیوز ولت متر و آمپر متر در شکل ۶۴-۱ ترسیم شده است.

$$R_T = R_1 + R_2 \Rightarrow R_T = 48\Omega + 52\Omega = 100\Omega \Rightarrow R_T = 1000\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{10V}{1000\Omega} = 0.01A = 1mA$$

$$V_1 = I_T \times R_1 = 0.01A \times 48\Omega = 0.48V$$

$$V_2 = I_T \times R_2 = 0.01A \times 52\Omega = 0.52V$$


$$V_T = V_1 + V_2 = 0.48V + 0.52V = 1.0V$$

$$I_T = 1mA$$

$$V_1 = 0.48V$$

$$V_2 = 0.52V$$


$$V_T = 1.0V$$

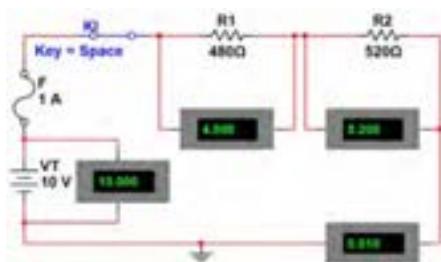


شکل ۶۴-۱ - ترسیم مدار

تمرین: در شکل ۱-۶۶ و ۱-۶۷ رابطه محاسبه مقاومت معادل در هر یک از مدارهای داده شده را با درج اعداد یا به صورت پارامتری بنویسید.

با توجه به مثال صفحه قبل، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.

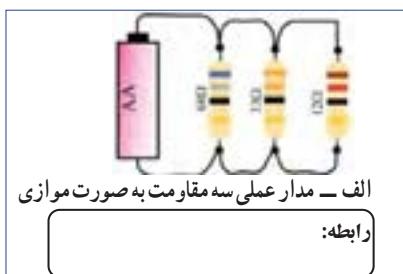

شکل ۱-۶۶ - سه مقاومت به صورت موازی

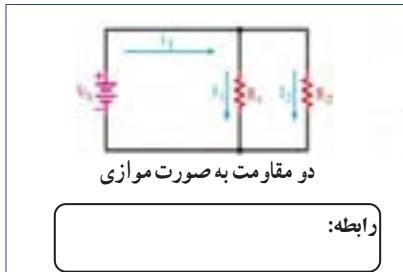


شکل ۱-۶۷ - مقاومتها به صورت موازی

محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی:


همان‌طور که قبلاً گفتم اگر در یک مدار الکتریکی، دو یا چند مصرف کننده طوری به هم متصل شوند که ولتاژ دو سر آنها با هم برابر باشد، می‌گوییم مصرف کننده‌ها با هم به صورت موازی بسته شده‌اند. برای محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی نشان داده شده در شکل ۱-۶۵ از رابطه:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

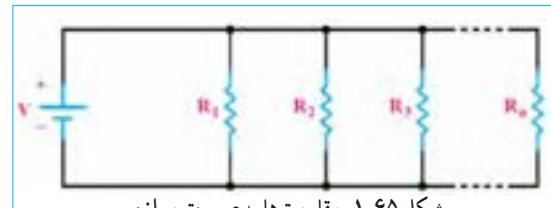همان‌طور که ملاحظه می‌شود، عکس مقاومت کل برابر با مجموع عکس هر یک از مقاومتها است.



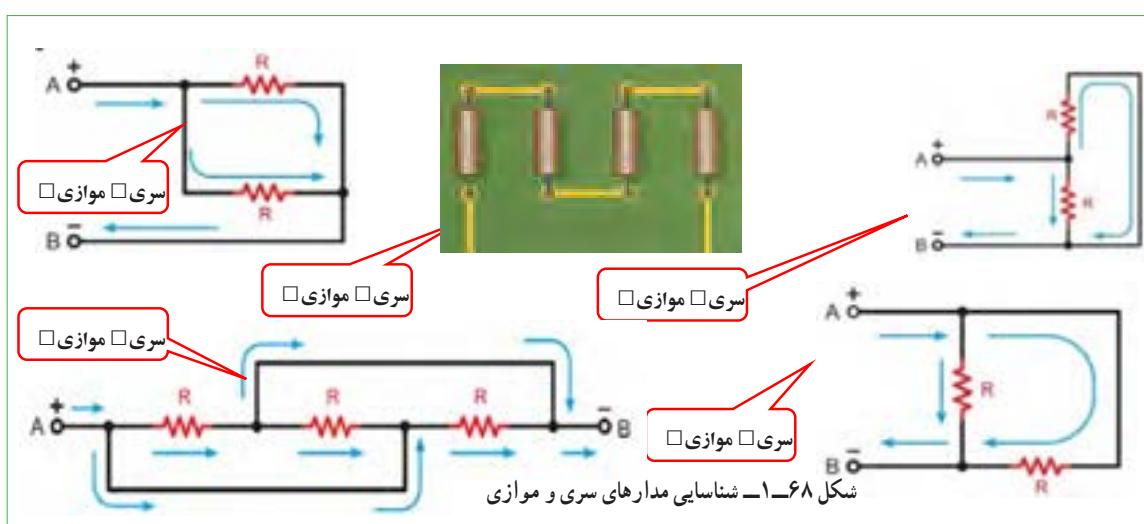
تمرین: مشخص کدام یک از مدارهای شکل ۱-۶۸ به صورت سری یا موازی بسته شده است.




مثال : دو مقاومت Ω $R_1=4\Omega$ و $R_2=6\Omega$ با هم به صورت موازی به منبع تغذیه ۲۴ ولت وصل شده‌اند. تعیین کنید:

- ۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار
- ۲- ترسیم نقشه فنی با ولت متر و آمپر متر
- ۳- محاسبه مقادیر R_T (بر حسب اهم و کیلو اهم)، I_T (بر حسب آمپر و میلی آمپر) و مقادیر V_1 و V_2
- ۴- بررسی کنید آیا رابطه $I_T=I_1+I_2$ برقرار است؟

حل: نقشه فنی ساده مدار در شکل ۷۰-۱ و مدار با کلید و فیوز، ولت متر و آمپر متر در شکل ۶۹-۱ ترسیم شده است.

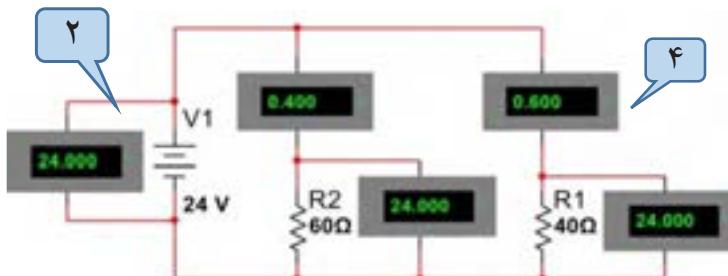

شکل ۶۹-۱- ترسیم مدار با ولت متر و آمپر متر

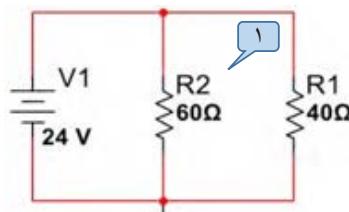

شکل ۷۰-۱- ترسیم نقشه فنی ساده مدار

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{4\Omega} + \frac{1}{6\Omega} = \frac{6\Omega + 4\Omega}{24\Omega} = \frac{10}{24\Omega} = \frac{1}{24} \rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{24} \rightarrow$$

$$R_T = 24\Omega \Rightarrow R_T = 24\text{ k}\Omega$$

$$I_T = \frac{V_T}{R_T} = \frac{24V}{24\Omega} = 1A \rightarrow I_T = 1000mA \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{24V}{4\Omega} = 6A \Rightarrow I_1 = 6A \Rightarrow I_1 = 600mA$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{24V}{6\Omega} = 4A \Rightarrow I_2 = 4A \Rightarrow I_2 = 400mA$$

$$V_1 = I_1 \times R_1 = 6A \times 4\Omega = 24V \rightarrow V_1 = 24V$$

$$V_2 = I_2 \times R_2 = 4A \times 6\Omega = 24V \rightarrow V_2 = 24V \quad V_T = V_1 = V_2 = 24V \quad V_T = 24V$$

با توجه به مثال بالا، تعداد ۵ تمرین طراحی و حل کنید.

طراحی
سوال برای
تمرین

۲ آماده سازی نرم افزار ادیسون (Edison) نرم افزار ادیسون یک برنامه شبیه سازی مدارهای الکترونیکی به صورت واقعی و سه بعدی است. همان طور که در شکل ۱-۷۲ مشاهده می کنید، در این نرم افزار می توانیم قطعات الکترونیکی مانند باتری، سیم، لامپ، کلید، موتور، منبع تغذیه، مولتی متر، آمپر متر را در محیط واقعی و به صورت سه بعدی در مدار قرار دهیم و نتیجه را نیز به صورت سه بعدی مشاهده کنیم. همچنین مقدار کمیت های الکتریکی مانند جریان و ولتاژ را روی صفحه نمایش دستگاه های اندازه گیری ببینیم. دو نسخه از این نوع نرم افزار وجود دارد. نسخه اول آن رایگان و به صورت Demo و قابل بارگیری از اینترنت است. در این نسخه آزمایش های ساده اولیه با قطعات و دستگاه های محدودی قابل اجرا است. همچنین، در این نسخه نمی توانید فایلی را ذخیره کنید. نسخه اصلی این نرم افزار با پرداخت هزینه به شرکت تولید کننده تهیه می شود. این نرم افزار و مراحل نصب، راه اندازی و کار با آن در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ (۱) آمده است. برای آشنایی بیشتر فرآگیری مراحل نصب به این منبع مراجعه کنید.



فیلم

۳ در صورت نیاز فیلم نرم افزار ادیسون را ببینید و چگونگی کار با نرم افزار را یاد بگیرید.



پژوهش

۴ با جستجو در اینترنت، نرم افزار ادیسون را بارگیری کنید و مثال های آماده و مدارهای بسته شده در نرم افزار را در رابطه با قانون اهم، مدارهای سری و موازی و دیگر مباحثی که آموزش دیده اید، مشاهده نمایید و گزارشی از آن را تهیه و به کلاس درس ارائه کنید.

۱۷-۱- کار عملی ۳ : کار با نرم افزار


Edison electronics assistance

هدف : مهارت خواندن قطعات و بستن مدار در نرم افزار مواد، ابزار و تجهیزات : رایانه، اینترنت و نرم افزار مناسب مراحل اجرای کار


۱ با استفاده از نرم افزار electronics assistance یا نرم افزارهای مشابه مثال ها و تمرین های حل شده را راستی آزمایی کنید. این نرم افزار رایگان و قابل بارگیری از اینترنت است. نسخه ای از این نرم افزار در لوح فشرده ضمیمه کتاب وجود دارد. در شکل ۷۱-۱ یک نمونه مثال حل شده برای مدار سری را ملاحظه می کنید.



شکل ۷۱-۱- یک نمونه مثال حل شده در نرم افزار

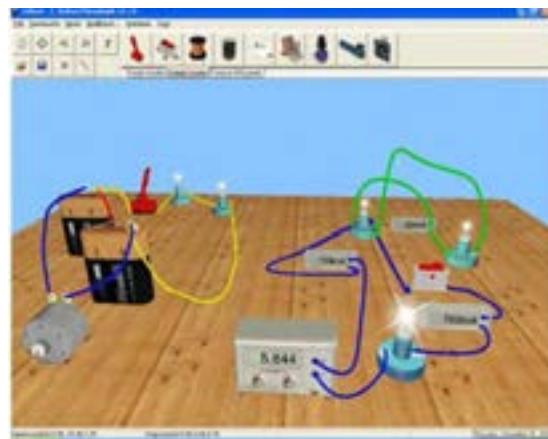

شکل ۷۲-۱- چند نمونه مدار در نرم افزار ادیسون

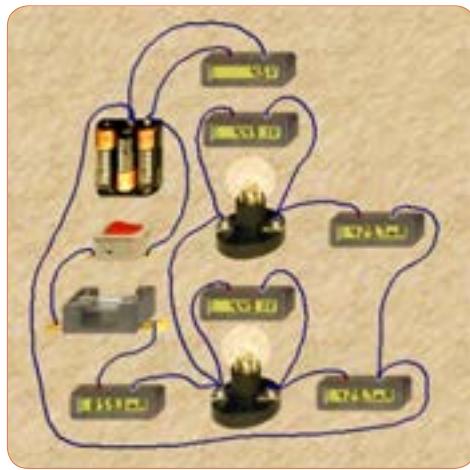

شکل ۷۴ – ۱ – مدار موازی دو لامپ در نرم افزار ادیسون

با توجه به مقادیر آیا رابطه $I_T = I_1 + I_2$ صدق می‌کند؟ چرا؟

با توجه به مقادیر I_T و V_T مقدار مقاومت کل و مقاومت هر لامپ را محاسبه کنید؟


$$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega$$

آیا ولتاژ در دو سر هر لامپ و منبع باهم برابر است؟ چرا؟

۵ نرم افزار ادیسون را نصب کنید.

۶ مدار سری سه لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۳ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۷ با توجه به مقادیر که ولت مترها نشان می‌دهد رابطه $V_T = V_1 + V_2 + V_3$ را اثبات کنید.

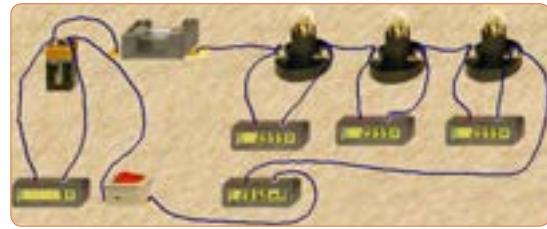

شکل ۷۳ – ۱ – مدار سری سه لامپ در نرم افزار ادیسون

مقدار مقاومت کل و مقدار مقاومت هر لامپ را به دست آورید.

$R_T = \dots \Omega \rightarrow R_1 = \dots \Omega \rightarrow R_2 = \dots \Omega \rightarrow R_3 = \dots \Omega$ با استفاده از ابزارهای موجود در نرم افزار، مشخصات لامپ و منبع را تغییر دهید و آزمایش را تکرار کنید تا کاملاً مسلط شوید.

۸ یکی از لامپ‌ها را اتصال کوتاه کنید و اثر آن را در مدار بررسی کنید و نتیجه را به بحث بگذارید و گزارش دهید.

۹ چنانچه دو لامپ را اتصال کوتاه کنید چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج آن را یادداشت نمایید.

۱۰ مدار موازی دو لامپ را با استفاده از ولت متر، آمپر متر، کلید و فیوز طبق شکل ۷۴ – ۱ روی میز کار نرم افزار بیندید.

۱۸-۱- کار عملی ۴ :

کار با نرم افزار مولتی سیم (Multisim)

هدف : شبیه سازی با استفاده از نرم افزار مولتی سیم

رایانه - نرم افزار مولتی سیم - شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار

۱ ویژگی های نرم افزار مولتی سیم (Multisim) : مولتی سیم

یک نرم افزار جالب و قدرتمند آزمایشگاه مجازی برای

طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک آنالوگ و دیجیتال

است. این نرم افزار، شبیه ساز اغلب آزمایشگاه های مربوط

به رشته الکترونیک است که در آن قطعات و دستگاه ها به

صورت مجازی وجود دارد. لذا به راحتی می توان به وسیله

قطعات و ابزار مجازی موجود، مدارهای مختلف را طراحی

و با اتصال دستگاه های اندازه گیری به تحلیل آنها پرداخت.

شبیه سازی و امکان استفاده از دستگاه های اندازه گیری

مانند مولتی متر، وات متر، فرکانس متر، فانکشن ژنراتور،

اسیلوسکوپ و تحلیل گر دیجیتالی از ویژگی های مهم این

نرم افزار است. نرم افزار مولتی سیم در بازار موجود بوده

و به راحتی قابل دسترسی است. فرایند نصب نسخه ۹ این

نرم افزار در کتاب آزمایشگاه مجازی (۱) کد ۳۵۸/۳ چاپ

سال ۱۳۹۴ آمده است و تا نسخه ۱۶ این نرم افزار در بازار

موجود است. با توجه به امکانات رایانه ای موجود، این نرم

افزار یا نرم افزار مشابه دیگر را تهیه و آن را نصب کنید.

۲ مدار شکل ۶۴-۱ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج

به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه

و جمع بندی کنید.

۳ مدار شکل ۶۹-۱ را در فضای نرم افزاری بیندید و نتایج

به دست آمده را با مقادیر نشان داده شده روی شکل مقایسه

و جمع بندی کنید.

۱۹-۱- روش های خواندن مقاومت

مقدار مقاومت ها را روی مقاومت با دو روش به شرح زیر مشخص می کنند :

الف) مقدار مقاومت ها را روی بدنه آنها می نویسند، (مانند مقاومت های سیمی). این روش را خواندن مقاومت ها به طور مستقیم می نامند.

ب) مقدار مقاومت ها را به کمک نوارهای رنگی (کد رنگی) یا رمز عددی مشخص می کنند، (مانند مقاومت های کربنی، لایه ای، نصب سطحی). این روش را خواندن مقاومت ها به طور غیر مستقیم می نامند.

خواندن مقاومت ها با روش مستقیم : در این روش مقدار مقاومت همراه با میزان تولرانس و توان مجاز آن روی بدنه آن نوشته می شود. شکل الف - ۷۵ .

الف - خواندن مقاومت ها با رمز (عدد - حرف) :

در این روش برای مشخص کردن کمیت های مربوط به مقاومت، ترکیب عدد و حرف به کار می رود. در این شرایط اگر مقدار مقاومت عدد صحیح باشد مقدار آن عدد عیناً نوشته می شود و در این حالت واحد مقاومت را با حروف R برای اهم، K برای کیلو اهم و M برای مگا اهم مشخص می کنند. در صورتی که مقدار مقاومت عدد اعشاری باشد حرف مربوط به واحدها به عنوان ممیز (اعشار) در محل مربوط به ممیز قرار می گیرد. برای مشخص کردن مقدار تولرانس مقاومت از حروف اختصاری استفاده می کنند. در این روش تولرانس بر اساس جدول ۱-۲ نوشته می شود.

جدول ۱-۲- تولرانس مقاومت ها

حروف اختصاری	J	K	M
مقدار تولرانس	(±٪۵)	(±٪۱۰)	(±٪۲۰)



پژوهش

با مراجعه به رسانه های مختلف، جدول کامل تری برای تولرانس این نوع مقاومت ها باید و به کارگاه ارائه کنید.

را تعیین می‌کند. حرف نوشته شده روی مقاومت، تولرانس مقاومت را بیان می‌کند. برای مثال مقاومت‌های نشان داده شده در شکل پ - ۱۷۶۰ به ترتیب ۱۷۶ کیلو اهم و ۳۰۰ اهم است. در این روش، بر اساس جدول ۱-۲ مقدار تولرانس را با حرف مشخص می‌کنند، یا در برگه اطلاعات مقاومت می‌نویسنند. این روش کد گذاری برای مقاومت‌های SMD یا چندتایی (multiple Array network) به کار می‌رود. سومین روش خواندن مقاومت‌ها استفاده از کد رنگی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.


در شکل ب - ۱۷۵ به ترتیب مقدار مقاومت‌ها ۳۳ کیلو اهم با تولرانس ده درصد و ده اهم با تولرانس پنج درصد و ۱۵٪ اهم با تولرانس ده درصد و توان ۵ وات است. روش غیرمستقیم دیگر استفاده از ترکیب کد (رمز عددی) و حرف است که بیشتر برای قطعات با ابعاد کوچک مانند مقاومت‌های SMD به کار می‌رود. در این روش مقدار مقاومت را با سه یا چهار رقم و یک حرف مشخص می‌کنند. در کد سه رقمی، رقم اول و دوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم سوم ضربی ده را نشان می‌دهد. در کد چهار رقمی، رقم اول، دوم و سوم رقم‌های اصلی مقاومت است و رقم چهارم ضربی ده



پ - روش غیرمستقیم ترکیب عدد و حرف



ب - روش غیرمستقیم ترکیب عدد و حرف

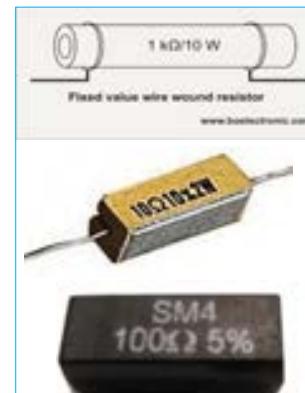


الف - روش مستقیم

شکل ۱-۷۵ - خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

در شکل ۱-۷۶ - ۱ با توجه به مقادیر درج شده روی مقاومت‌ها، بس از بحث و گفت و گو، کمیت‌های داده شده را مشخص کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب همراه هنر جو مراجعه کنید.

بحث کنید

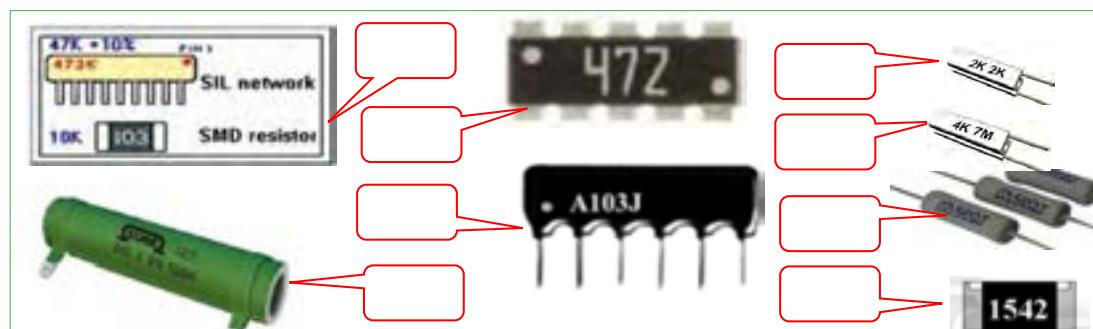

شکل ۱-۷۶ - ۱ - خواندن مقادیر مقاومت با روش مستقیم و غیر مستقیم

- ۲ نرم افزار مناسب را بارگیری و نصب کنید.
 ۳ حداقل تعداد ۵ مقاومت را با استفاده از نرم افزار بخوانید. آن قدر تمرین کنید که بتوانید به آسانی با نرم افزار کار کنید.

کار گروهی

ممکن است روش رمزگذاری این مقاومت‌ها با روش‌های بیان شده متفاوت باشد و از استاندارد خاصی تعیت کند. با استفاده از این نرم افزار نتایج به دست آمده در شکل ۷۶-۱ و مقاومت‌های داده شده در کتاب همراه هنرجو را راستی آزمایی کنید و نتیجه را به صورت یک گزارش ارائه دهید.

کار گروهی

در گروه کاری خود توانایی‌های نقاط ضعف نرم افزار را بررسی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

ب - خواندن مقاومت‌ها با استفاده از کد رنگی :
 یکی دیگر از روش‌های خواندن مقاومت استفاده از کد رنگی است. این روش برای مقاومت‌هایی به کارمی رود که ابعاد آن کوچک است. در این روش تعداد ۴، ۵ یا ۶ نوار رنگی روی مقاومت ترسیم می‌کنند و هر نوار عددی را اختصاص می‌دهند. در شکل ۷۸-۱ دو نمونه مقاومت با ۴ و ۵ نوار رنگی را مشاهده می‌کنید. در مقاومت‌هایی که ۴ نوار دارند، نوار اول نماینده رقم اول، نوار دوم نماینده رقم دوم و نوار سوم ضریب ده یا تعداد صفرهایی است که در جلوی عدد قرار می‌گیرد. نوار چهارم میزان تولرنس یا خطای مقاومت را نشان می‌دهد. جدول مربوط به کدهای رنگی در کتاب هنرجو آمده است. برای فرآگیری رنگ‌ها به مرجع ذکر شده مراجعه کنید. در شکل ۷۹-۱ جدول کد رنگی مقاومت‌های ۴ نواره را ملاحظه می‌کنید.

۲۰- کار عملی ۵: خواندن مقاومت‌ها با رمز

Resistor Color Coder v ۲/۱ (عدد حرف) با نرم افزار

هدف: استفاده از نرم افزار برای خواندن مقاومت‌ها

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز:

رايانه - نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱ یا مشابه

آن - شبکه اینترنت.

مراحل اجرای کار


۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی روش‌های دیگر کدگذاری مقاومت‌ها را بباید و به کلاس ارائه دهید.

نرم افزار




۲ با استفاده از نرم افزار Resistor Color Coder V ۲/۱


(یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های SMD را بخوانید. این نرم افزار را می‌توانید از اینترنت بارگیری کنید. یک نسخه از این نرم افزار نیز در لوح فشرده وجود دارد. در شکل ۷۷-۱ صفحه این نرم افزار را مشاهده می‌کنید.

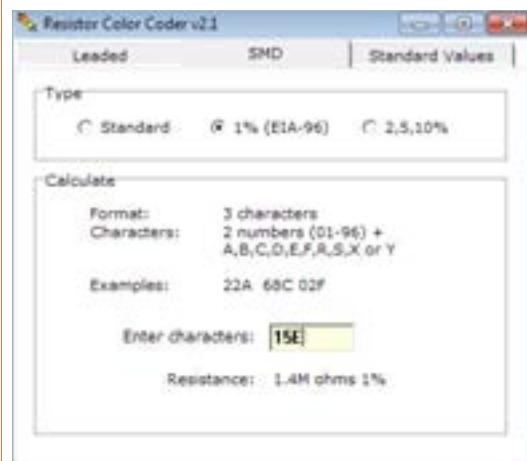

شکل ۷۷-۱- خواندن مقادیر مقاومت با نرم افزار

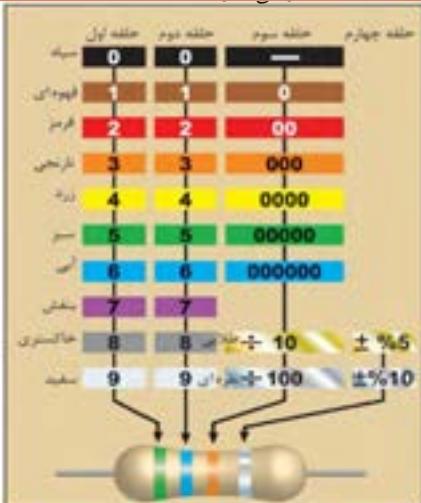

شکل ۷۹-۱- کد رنگی مقاومت‌ها

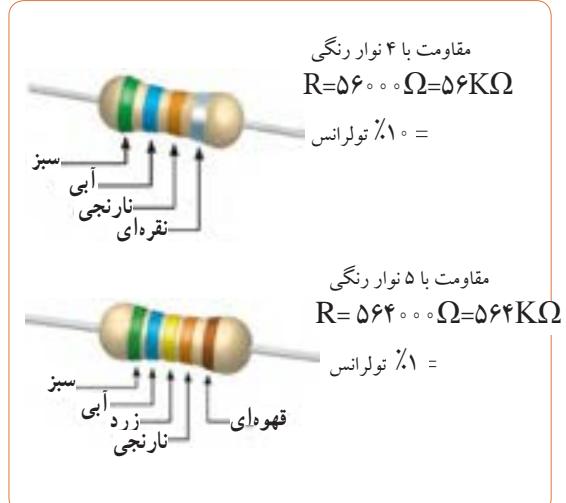

شکل ۷۸-۱


در صورتی که نوار سوم رنگ طلایی باشد ضریب مقاومت $1/10$ و در صورتی که نوار سوم رنگ نقره‌ای باشد ضریب مقاومت 10^0 است. مثلاً مقاومتی با نوارهای قرمز، قرمز، نقره‌ای و طلایی برابر با 22Ω اهم و تولرانس آن 5% درصد است.

نکته



درباره مقاومت با 5 نوار رنگی و ضریب حرارتی مقاومت پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

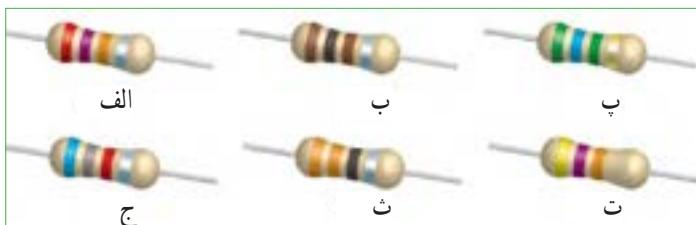

شکل ۸۰-۱- خواندن کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین : با توجه به شکل‌های ۷۸-۱ و ۷۹-۱ مقادیر و تولرانس مقاومت‌های شکل ۸۰-۱ را تعیین کنید.

۷۸-۱

۷۹-۱

۸۰-۱

۲۱-۱- کار عملی ۶: خواندن مقاومت‌ها با رمز کد

رنگی با نرم افزار electronic assistant

(یا نرم افزار مشابه دیگر)

هدف: استفاده از یک نمونه نرم افزار دیگر برای خواندن


مقاومت‌ها

مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز: رایانه - نرم افزار

electronic assistant یا مشابه آن - شبکه اینترنت.

۱ با توجه به آموخته‌های خود با مراجعه به رسانه‌های مختلف از جمله فضای مجازی انواع نرم افزارهای مربوط به خواندن کد رنگی مقاومت‌ها مانند electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) را شناسایی و بهترین نرم افزار را انتخاب و بارگیری کنید.

۲ با استفاده از نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزارهای مشابه) می‌توانید مقدار انواع مقاومت‌های با کد رنگی را بخوانید. این نرم افزار در لوح فشرده وجود دارد.

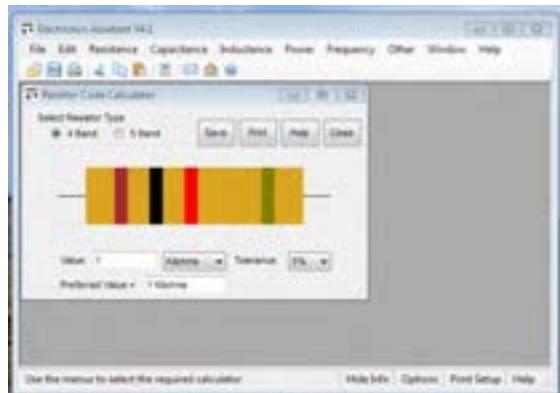


شکل ۱-۸۱—کد رنگی مقاومت‌ها

تمرین: از بین مقاومت‌های نشان داده شده در شکل ۱-۸۲ ۵ مقاومت‌های Ω 2Ω , 3Ω , 20Ω , 56Ω , 100Ω و 1000Ω را اجرا کنید. این نرم افزار و نرم افزارهای مشابه آن رایگان و به آسانی قابل بارگیری است.



شکل ۱-۸۲—کد رنگی مقاومت‌ها

استاندارد مقاومت‌ها: از آنجایی که مقاومت‌های الکتریکی دارای مقداری ثابت و درصد معینی تولرانس است، بنابراین هر مقاومت اهمی محدوده مشخصی را می‌پوشاند. مثلاً مقاومت شکل ۱-۸۳ که مقدار استاندارد آن برابر با 10Ω است بین دو مقدار 9Ω و 11Ω قرار دارد. یعنی از 9Ω بزرگ‌تر و از 11Ω کوچک‌تر است؟ چرا؟ محاسبه کنید.

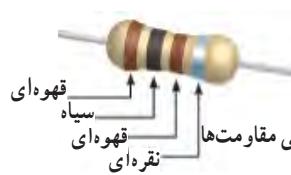

شکل ۱-۸۳—کد رنگی مقاومت‌ها

در مورد کد رنگی مقاومت‌های شش نواره بحث کنید و با استفاده از منابع مختلف جدول آن را باید و روش خواندن آنها را تمرین کنید.

بحث کنید



درباره جدول ۳-۱ و نرم افزارهایی که مربوط به استاندارد مقاومت‌ها است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



استاندارد IEC

جدول ۳-۱ استاندارد مقاومت‌ها

عدد پایه در سری‌های مختلف مقاومت

IEC Series	E6	$\sqrt[4]{10}$	1.0	1.5	2.2	3.3	4.7	6.8
E12	$\sqrt[3]{10}$	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.3
E24	$\sqrt[5]{10}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	2.0

ضریب تعیین کننده فاصله بین دو مقاومت در یک سری

سری مقاومت

مانند مولتی متر، اسیلوسکوپ، فانکشن ژنراتور و منبع تغذیه را داشته باشد و دستگاههای پر کاربرد دیگر را بیاموزد. از آنجا که زبان انگلیسی یک زبان بین المللی و پر کاربرد است، ضرورت دارد طرز خواندن و معنی کردن این گونه دفترچه های راهنمای کاربرد را فرا بگیرید. در ادامه به توضیح چگونگی فرآگیری دفترچه راهنمای کاربرد یک نمونه مولتی مترهای دیجیتالی موجود در بازار می پردازیم.

دفترچه راهنمای کاربرد مولتی متر دیجیتالی به زبان انگلیسی

در شکل ۱-۸۴ نمونه دیگری از مولتی متر دیجیتالی و صفحه اول دفترچه راهنمای کاربرد مولتی متر مدل XXXX را ملاحظه می کنید. در این راهنمای، نام دستگاه، شماره سریال و استانداردهای حاکم بر دستگاه درج می شود. در صفحه دوم معمولاً نکات ایمنی و اخطارها نوشته می شود. این نکات درباره تمام دستگاههای اندازه گیری صدق می کند. در شکل ۱-۸۵ - ۱ متن اصلی و ترجمه مربوط به این نکات را ملاحظه می کنید. در صورتی که برای یک بار این اصطلاحات را فرا بگیرید، می توانید آنها را برای انواع مولتی مترهای کاربردی مشخصات فنی و سایر ویژگی های مربوط به یک نمونه دفترچه راهنمای مولتی متر در کتاب همراه هنرجو آمده است.



فیلم ۱۳

فیلم مربوط به کاربرد مولتی متر دیجیتالی را در ساعت غیر درسی مشاهده کنید و نکات آن را به خاطر بسپارید و چگونگی کاربرد آن را یاد بگیرید.

۱-۲۲- مولتی متر (multimeter)

همان طور که قبلًا اشاره شد مولتی متر وسیله‌ای است که توسط آن می توان چندین کمیت الکتریکی را اندازه گیری کرد. کلمه multi به معنی چند و meter به معنی اندازه گیر است. در مباحث قبل با چگونگی اتصال مولتی متر به صورت ولت متر و آمپر متر در مدار آشنا شدیم. در این قسمت می خواهیم از مولتی متر به عنوان اهم متر، ولت متر و آمپر متر استفاده کنیم. مولتی مترها در دو نوع عقرهای و دیجیتالی ساخته می شوند. به دلیل کاربرد گسترده و ارزانی قیمت مولتی متر دیجیتالی، در این قسمت به مولتی متر دیجیتالی می پردازیم.

مولتی متر دیجیتالی

مولتی متر دیجیتالی دستگاهی است که کمیت های مورد نظر را به صورت عدد و رقم نشان می دهد. مولتی متر دیجیتالی در انواع سییار متنوعی ساخته می شود، شکل ۱-۸۴. همان طور که قبلًا اشاره شد، یکی از روش های کسب توانایی در کاربرد دستگاههای الکترونیکی مطالعه دفترچه راهنمای آن است.



شکل ۱-۸۴- نمونه دیگری از مولتی متر دیجیتالی و صفحه اول دفترچه راهنمای

دفترچه راهنمای معمولاً همراه با دستگاه در اختیار کاربران قرار می گیرد. این دفترچه معمولاً به زبان انگلیسی یا سایر زبان ها است. یک تکنسین الکترونیک باید توانایی خواندن دفترچه راهنمای دستگاههای اندازه گیری در الکترونیک

⚠ warinig

احتیاط

- To avoid damages to the instrument, do not exceed the maximum limits of the input values shown in the technical specification table.
- Do not use the meter or test leads if they look damaged – use extreme caution when working around bare conductors
- Accidental contact the conductor could result inn electric shock.
- Use the instrument only as specified in this manual, otherwise, the protection provided by the instrument may be impaired.
- caution when working with voltages above 60Vdc or 30Vdc RMS, because such voltages will pose a shock hazard.
- Before taking resistance measurements or testing continuity, disconnect circuit from power supply and all loads from circuit.
- remember to replace the fuses inside the instrument with same rating fuses.

Safety symbols

نمادهای ایمنی

- see your instruction manual
- DC Direct current
- AC Alternating current
- Ground
- Double insulation
- Dangerous voltages

ولتاز خطرناک

با توجه به مقدار مجاز تعیین شده برای ورودی ها، مراقب باشید از حد تعیین شده تجاوز نکند.

در صورتی که سیم رابط دستگاه (بروب) آسیب دیده با لخت شده است، حتماً آن را تعویض یا تعمیر کنید.

هرگونه تماس تصادفی با قسمت های فلزی سیم رابط باعث بروز شوک الکتریکی می شود.

براساس دستورات داده شده در این راهنمای کار کنید، در غیر این صورت، دستگاه شما آسیب خواهد دید.

هنگام کار با ولتاژ های بیش از ۳۰ ولت یا ۶۰ ولت احتیاط کنید، زیرا این ولتاژها خط پر گرفتگی دارند.

هنگام اندازه گیری مقاومت یا بررسی پیوستگی مدار، حتماً برق دستگاه را قطع کنید.

هنگام جایگزینی فیوز در داخل دستگاه از فیوزی با مشخصات داده شده استفاده کنید.

به دفترچه کاربرد مراجعه کنید.

جریان مستقیم (DC) دی سی

جریان متناوب (AC) ای سی

توجه : یادگیری لغات فنی در ابتدا کمی مشکل به نظر می آید ولی بعد از مدتی تمرین به آسانی می توانید آنها را فراموش نکنید.

شکل ۸۵—نکات و نمونه های ایمنی برای دستگاه اندازه گیری دیجیتال

آموزش ترجمه متن

دستگاه — نرم افزار resistor calculator — راهنمای کاربرد دستگاه مولتی متر دیجیتالی یک جلد

لغات و متن شکل ۸۵—۱ و ترجمه آن را یاد بگیرید و در فرایند استفاده از دستگاهها به کار ببرید.

الگوی پرسش :



نکات ایمنی

براساس آنچه که تاکنون آموخته اید، بر مبنای تقسیم بندی هایی که توسط مرتبی صورت می گیرد، هر یک از گروه ها، تعداد ۳ تا ۴ سؤال نظری و عملی همراه با پاسخ آن طراحی کنند. مجموعه سؤال ها به صورت یک آزمون در کلاس به اجرا در می آید.

طرحی سوال



مراحل اجرای کار

- از ضربه زدن به مولتی متر خودداری کنید.
- به حوزه کار ولتاژ یا جریان قابل اندازه گیری توجه کنید.
- این نکات برای همه مولتی مترها صادق است و باید رعایت شود.

۲ مقاومت ها با کد «عدد - حرف» را به ترتیب R_1 , R_2 و R_3 نام گذاری کنید.

۲ رمز «عدد - حرف»، مقدار و تولرانس مقاومت ها را از روی مقاومت بخوانید و مقدار را در جدول ۴-۱ بنویسید.

۲۳—کار عملی ۷:

اندازه گیری مقاومت با کد «عدد - حرف»

هدف : کار عملی با مولتی متر واقعی (۱)

مواد، ابزار و تجهیزات : مقاومت با کد «عدد - حرف» در اندازه های مختلف ۳ عدد — مولتی متر دیجیتالی یک



در صورت نیاز فیلم مربوط به کاربرد مولتی متر دیجیتالی را در ساعات غیر درسی دوباره مشاهده کنید و نکات آن را به خاطر بسپارید.

جدول ۴ - ۱

شماره مقاومت	کد «عدد حرف» روی مقاومت	مقدار مقاومت «کد عدد و حرف»	مقدار تولرانس مقاومت از کد «عدد و حرف»	مقدار مقاومت خوانده اندازه گیری شده	مقدار مقاومت شده با نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
R _۱						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R _۲						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R _۳						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

۹ با استفاده از نرم افزار resistor calculator (یا نرم افزار متشابه دیگر) مقدار مقاومت‌ها را بخوانید و در جدول ۴ - ۱ بنویسید.

۱۰ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر خوانده شده با نرم افزار را با هم مقایسه کنید و درستون مربوطه در جدول ۴ - ۱ بنویسید.

۱۱ آیا مقادیر به دست آمده در مراحل ۶ و ۱۰ با هم انتظام دارد؟ توضیح دهید.

۴ راهنمای کاربرد مولتی متر را مطالعه کنید و آن را برای اندازه گیری مقاومت آماده کنید.

۵ مناسب‌ترین حوزه کار مولتی متر را انتخاب کنید و مقاومت‌ها را با آن اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۴ - ۱ بنویسید.

۶ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر اندازه گیری شده را با هم مقایسه کنید و در سوتون مربوطه در جدول ۴ - ۱ بنویسید.

۷ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.

۲۴ - ۱ - کار عملی ۸ : اندازه گیری مقاومت با کد رنگی

هدف : کار عملی با مولتی متر واقعی (۲) مواد، ابزار و تجهیزات : مقاومت یک چهارم یا یک دوم وات با کدرنگی در اندازه‌های مختلف ۳ عدد مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد یک جلد - نرم افزار ادیسون

۸ آیا مقادیر اندازه گیری شده در محدوده تولرانس مقاومت قرار دارد؟ توضیح دهید.

مراحل اجرای کار

- ۱ با استفاده از رمز «رنگی»، مقدار و تولرانس مقاومت‌ها را از روی مقاومت بخوانید و مقادیر رادر جدول ۵ – ۱ بنویسید.
- ۲ مقاومت‌ها با کد «رنگی» را به ترتیب R_1 , R_2 و R_3 نام‌گذاری کنید.

جدول ۵ – ۱

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	مقدار مقاومت خوانده شده با نرم‌افزار	مقدار مقاومت خوانده شده با اندازه‌گیری شده	مقدار مقاومت از کد «رنگی»	مقدار تولرانس مقاومت از کد «رنگی» موجود	کد رنگی موجود	شماره مقاومت
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر						R_1
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر						R_2
<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر						R_3

- ۳ با استفاده از نرم افزار electronic assistant (یا نرم افزار مشابه دیگر) مقدار مقاومت‌ها را بخوانید و در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۴ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر خوانده شده با نرم‌افزار را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۵ – ۱ بنویسید.
- ۵ آیا مقادیر به دست آمده در مراحل ۶ و ۱۰ با هم انطباق دارد؟ توضیح دهید.

- ۶ عیوبی که در مقاومت‌ها ایجاد می‌شود شامل قطع شدن مقاومت و افزایش مقدار آن است. دو نمونه مقاومت معیوب (قطع شده و افزایش یافته) را در اختیار بگیرید و آن را به وسیله مولتی‌متر مورد آزمایش قرار دهید.


- ۷ راهنمای کاربرد مولتی‌متر را مطالعه کنید و آن را برای اندازه‌گیری مقاومت آماده کنید.

- ۸ مناسب‌ترین حوزه کار مولتی‌متر را انتخاب کنید و مقاومت‌ها را با آن اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۹ مقادیر مقاومت‌های خوانده شده از روی مقاومت و مقادیر اندازه‌گیری شده را با هم مقایسه کنید و در ستون مربوطه در جدول ۵ – ۱ بنویسید.

- ۱۰ در صورتی که تفاوتی وجود دارد، علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.

- ۱۱ آیا مقادیر اندازه‌گیری شده در محدوده تولرانس مقاومت قرار دارد؟ توضیح دهید.

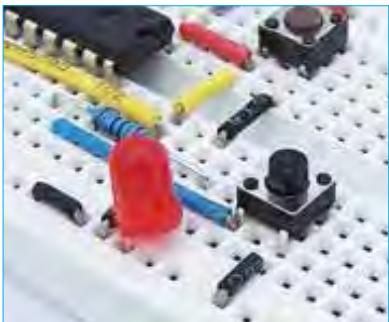


شکل ۸۷ – ۱ – اتصال قطعات روی برد بُرد

جستجو


دریاره انواع «برد بُرد»، «وروبرد» و چگونگی عددگذاری و حروف روی برد بُرد جست و جو کنید و تصاویری از آنها پیاپید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

اتصال‌های داخلی برد بُرد

در شکل ۸۸ – ۱ اتصالات داخلی سوراخ‌های برد بُرد را ملاحظه می‌کنید. همان طور که مشاهده می‌شود سوراخ‌های حروف گذاری شده در جهت عمودی با هم ارتباط دارند و در جهت افقی بین آنها هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد. سوراخ‌های ردیف‌های بالا و پایین درجهت افقی به هم مربوط هستند. در شکل ۸۹ – ۱ اتصال‌های فلزی داخلی برد بُرد را ملاحظه می‌کنید.

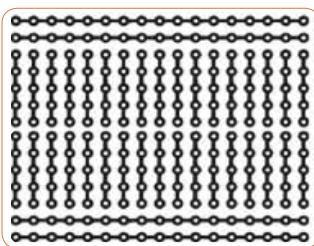

شکل ۸۸ – ۱ – چگونگی اتصال پایه‌های برد بُرد به یکدیگر

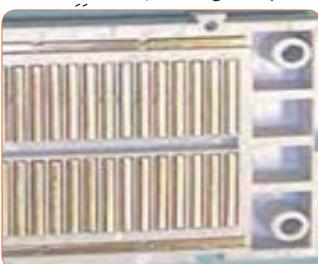

شکل ۸۹ – ۱ – اتصالات داخلی برد بُرد

۲۵ – ۱ – منبع تغذیه (Power Supply)

روی میز آزمایشگاه دستگاهی به نام منبع تغذیه DC وجود دارد. توسط این دستگاه می‌توانید ولتاژهای مختلف تولید نمایید. از آنجا که تنوع دستگاه‌های منبع تغذیه بسیار زیاد است و هر آزمایشگاهی منبع تغذیه خاص مربوط به خود را دارد، از تشریح آن خودداری می‌کنیم. برای فراگیری نحوه استفاده از منبع تغذیه به دفترچه راهنمای آن مراجعه کنید.

شکل ۸۶ – ۱ یک نمونه دستگاه منبع تغذیه را نشان می‌دهد.



شکل ۸۶ – ۱ – یک نمونه دستگاه منبع تغذیه


۲۶ – ۱ – برد بُرد (bread board)

برد بُرد یا بُرد آزمایشگاهی کوچک و سیله‌ای است که توسط آن به آسانی می‌توانید آزمایش‌های الکترونیک را بدون نیاز به لحیم کاری با سیم‌های رابط جداگانه اجرا کنید. چون این بُرد (صفحه تخته) به صورت یک صفحه ساده ساخته شده است و مشابه یک تکه نان به نظر می‌آید، نام Bread board یا تخته آزمایشگاهی شبیه قطعه نان به آن داده شده است. در شکل ۸۷ – ۱ قسمتی از برد بُرد که تعدادی قطعه روی آن نصب شده است را مشاهده می‌کنید.



در برخی از برد بُردها ردیفهای بالا و پایین در قسمت وسط بُردها با هم ارتباط ندارند و در صورت نیاز باید با یک سیم آنها را به هم متصل کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به کتاب آزمایشگاه اندازه گیری کد ۳۵۹/۹۴ مراجعه کنید.

- ۲ مدار شکل ۹۰ - ۱ را در نرم افزار مولتی سیم بیندید و جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶ - ۱ یادداشت کنید.

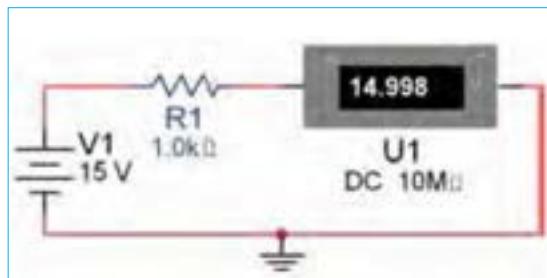

شکل ۹۰-۱ بررسی قانون اهم

- ۳ با استفاده از قانون اهم مقادیر جریان مدار را محاسبه کنید و مقادیر را در جدول ۶ - ۱ یادداشت کنید.

- ۲۷ - ۱ - کار عملی ۹ : اجرای عملی قانون اهم هدف: بررسی عملی قانون اهم با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

مواد، ابزار و تجهیزات لازم: مقاومت $1\text{ k}\Omega$ یک چهارم یا یک دوم وات یک عدد - مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - رایانه مجهز به اینترنت - منبع تغذیه یک دستگاه - نرم افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد دستگاهها - سیم رابط - برد بُرد

مراحل اجرای کار

- ۱ دفترچه راهنمای مولتی متر را مطالعه کنید و با رعایت نکات ایمنی و انتخاب حوزه کار مناسب آن را برای اندازه گیری جریان تنظیم کنید. هنگام اندازه گیری جریان، حوزه کار انتخاب شده باید حتماً بالاتر از مقادیر جریان مورد اندازه گیری باشد.

ایمنی



جدول ۶ - ۱

آیا مقادیر تطبیق می کند؟	اندازه گیری با مولتی متر	محاسبه با قانون اهم	اندازه گیری با نرم افزار	کیت
<input checked="" type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر				I

- ۴ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت را توضیح دهید.


- ۴ دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC را مطالعه کنید و با رعایت نکات ایمنی آن را روی ۱۵ ولت تنظیم کنید.

- ۵ مدار شکل ۹۰ - ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی بُرد بیندید.

- ۶ با استفاده از مولتی متر جریان عبوری از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۶ - ۱ یادداشت کنید.

- ۷ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را درستون مربوطه در جدول ۶ - ۱ درج کنید.

می‌تواند با توجه به شرایط مدار تغییر کند).

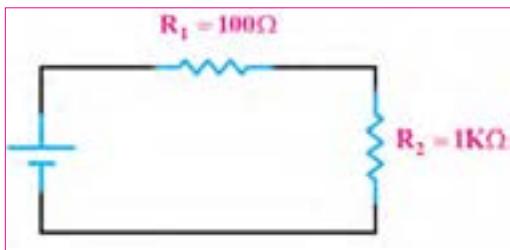

شکل ۹۱-۱-بررسی قانون اهم

۲ مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را در نرم افزار اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۷ - ۱ یادداشت کنید.

۳ مقدار جریان‌ها را در نرم افزار اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۷ - ۱ یادداشت کنید.

۲۸ - ۱- کار عملی ۱۰ : مدارهای سری

هدف : بررسی عملی مدارهای سری با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

مواد، ابزار و تجهیزات لازم : مقاومت یک چهارم یا یک دوم وات سه عدد (انتخاب مقاومت‌های با توجه به امکانات اختیاری است) - مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - رایانه مجهز به اینترنت - منبع تغذیه DC یک دستگاه - نرم افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای کاربرد دستگاهها - سیم رابط - برد بُرد

مراحل اجرای کار

۱ مدار شکل ۹۱ - ۱ را در نرم افزار مولتی سیم بیندید. ولتاژ تغذیه را روی ۱۲ ولت بگذارید (انتخاب تغذیه مدار

جدول ۷ - ۱

شماره مقاومت	اندازه گیری ولتاژها با نرم افزار	اندازه گیری جریان‌ها با نرم افزار	اندازه گیری ولتاژها با مولتی متر	اندازه گیری جریان‌ها با مولتی متر	محاسبه مقدار مقاومت‌ها با استفاده از ولتاژ و جریان	آیا مقادیر تطبیق می‌کنند؟
R_1						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R_2						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R_T						<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۷ - ۱ یادداشت کنید.

۹ با استفاده از مولتی متر جریان‌های عبوری از هر یک از مقاومت‌ها و جریان کل را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۷ - ۱ یادداشت کنید.

۱۰ مقدار هر یک از مقاومت‌ها را با استفاده از مقادیر جریان و ولتاژ اندازه گیری شده با مولتی متر، محاسبه کنید.

۱۱ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ستون مربوطه، در جدول ۷ - ۱ درج کنید.

۱۲ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت تفاوت مقاومت‌ها را توضیح دهید.

۴ بررسی کنید آیا در نرم افزار، فرایند عیب‌گذاری روی مقاومت‌ها وجود دارد، در صورتی که پاسخ مثبت است، آن را تجربه کنید.

۵ دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC را مطالعه کنید و با رعایت نکات اینمی آن را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

۶ دفترچه راهنمای مولتی متر را مطالعه کنید و با رعایت نکات اینمی و انتخاب حوزه کار مناسب آن را برای اندازه گیری ولتاژ تنظیم کنید.

۷ مدار شکل ۹۱ - ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی برد بیندید.

۸ با استفاده از مولتی متر ولتاژ دوسر هر یک از مقاومت

۸- یادداشت کنید.

^{۱۵} مقادیر جیانها در جدول ۸ - ارایا هم مقایسه کنید و

نتایج را در ستون مهیو طه در ح کنید.

۱۳) استفاده از قانون اهم و مدارهای سری، مقدار حیان مدار

۱- پادداشت کنند.

۱۴ مقدار حمایت‌های اندازه‌گیری شده در نرم‌افزار دا با


۱- استخراج و داده‌گیری

جداول ٨-١

کیت	I_{R1}	I_T	آیا مقادیر تطبیق می کند؟
(محاسبه) I			<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
(نرم افزار) I			<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
(مولتی مترا) I			<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله
آیا مقادیر تطبیق می کند؟	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله	<input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/> بله	<input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/> بله

تغذیه را روی ۱۲ ولت بگذارید. (انتخاب تغذیه مدار می‌تواند با توجه به شرایط مدار، تعیین کند).

۱۶ در صورتی که تفاوتی بین جریان‌ها وجود دارد علت نفاهات، اته ضمیر دهد.

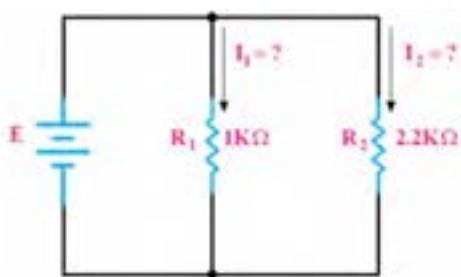

شکل ۹۲-۱- بررسی مدارهای موازی

۲ مقدار ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت‌ها را در نرم‌افزار اندازه بگیر و مقادیر را در جدول ۹ – ۱ یادداشت کنید.

۲ مقدار جریان‌ها را در نرم افزار اندازه بگیرید و در جدول ۹-۱ آنرا ثبت کنید.

۲۹ - ۱ - کار عملی ۱۱ : مدارهای موازی

هدف : بررسی عملی مدارهای موازی با استفاده از نرم افزار و سخت افزار

مواد ابزار و تجهیزات لازم : مقاومت یک چهارم یا
یک دوم وات دو عدد (انتخاب مقاومت‌ها با توجه به امکانات
اختیاری است) - مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه - رایانه
مجهز به اینترنت - منبع تغذیه DC یک دستگاه - نرم
افزار مولتی سیم (یا نرم افزار مشابه دیگر) - راهنمای
کاربرد دستگاه‌ها - سیم رابط - برد بُرد
مراحل اجرای کار

۲- مدار شکل ۹۲- رادر نرم افزار مولتی سیم بیندید ولتاژ

جدول ٩ - ١

شماره مقامات	اندازه گیری ولتازها با نرم افزار	اندازه گیری جریانها با نرم افزار	اندازه گیری ولتازها با مولتی متر	اندازه گیری جریانها با مولتی متر	مقامات با استفاده از ولتاز و جریان	محاسبه مقدار	آیا مقادیر تطبیق می کند؟
R ₁							<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R ₂							<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر
R _T							<input type="checkbox"/> بلی <input type="checkbox"/> خیر

- ۱۰ مقادیر درج شده در جدول را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ستون مربوطه در جدول ۹ - ۱ درج کنید.
- ۱۱ در صورتی که تفاوتی وجود دارد علت را توضیح دهید.
- ۱۲ با استفاده از قانون اهم و مدارهای موازی، مقدار جریان مدار را محاسبه کنید و مقادیر را در جدول ۱۰ - ۱ یادداشت کنید.
- ۱۳ مقادیر جریان‌های اندازه گیری شده در نرم‌افزار و با استفاده از مولتی‌متر را از جدول ۹ - ۱ استخراج و در جدول ۱۰ - ۱ درج کنید.
- ۱۴ در صورت نیاز دفترچه راهنمای منبع تغذیه DC و دفترچه راهنمای مولتی‌متر را مطالعه کنید.
- ۱۵ با رعایت نکات اینمی و انتخاب حوزه کار مناسب مولتی‌متر را برای اندازه گیری ولتاژ تنظیم کنید.
- ۱۶ مدار شکل ۹۲ - ۱ را با استفاده از منبع تغذیه روی برد بُرد بیندید.
- ۱۷ با استفاده از مولتی‌متر ولتاژ دوسر هر یک از مقاومت را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۹ - ۱ یادداشت کنید.
- ۱۸ با استفاده از مولتی‌متر جریان‌های عبوری از هر یک از مقاومت‌ها و جریان کل را اندازه بگیرید و مقادیر را در جدول ۹ - ۱ یادداشت کنید.

جدول ۱۰ - ۱

آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	I_T	I_{RV}	I_{RV}	کمیت
<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر				(محاسبه) I
<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر				(نرم‌افزار) I
<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر				(مولتی‌متر) I
آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	<input type="checkbox"/> بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر	

را می‌توان توسط عوامل مختلف مانند تغییر مکان مکانیکی (متغیر معمولی)، نور (تابع نور) و حرارت تغییر داد.

فیلم ۱۴

فیلم مقاومت‌های متغیر را بینید و با اصول کار آنها آشنا شوید.

مقاومت متغیر معمولی: مقاومت‌های متغیر معمولی مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آنها را می‌توان با تغییر مکان یا تغییر زاویه محور متحرکی که دارند تنظیم کرد. در شکل ۹۳ - ۱ چند نمونه مقاومت متغیر معمولی با محور دورانه و کشویی را ملاحظه می‌کنید. مقدار این مقاومت‌هارا معمولاً روی آن می‌نویسند. اطلاعات مربوط به این مقاومت‌ها در برگه اطلاعات آن داده می‌شود.

۱۴ مقادیر جریان‌ها در جدول ۱۰ - ۱ را با هم مقایسه کنید و نتایج را در ردیف مربوطه درج کنید.

۱۵ در صورتی که تفاوتی بین جریان‌ها وجود دارد، علت را توضیح دهید.

۳۰ - ۱ مقاومت‌های متغیر (Variable resistors) : مقاومت‌های متغیر مقاومت‌هایی هستند که مقدار مقاومت آنها



بحث کنید

حروف اختصاری PTC و NTC مخفف چه کلماتی است؟ چه مفهومی دارد؟ مقاومت‌های تابع حرارت چه کاربردی دارد؟

مقاومت وابسته به نور (فتورزیستور — LDR) :


مقدار مقاومت تابع نور «LDR» وابسته به شدت نور تابیده شده به آن است. هر قدر شدت نور بیشتر شود مقدار مقاومت فتورزیستور کاهش می‌یابد. در شکل ۹۵-۱ یک نمونه مقاومت تابع نور و نماد آن را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند.



شکل ۹۵-۱— مقاومت تابع نور و نماد آن

مقاومت وابسته به ولتاژ (varistor) :

مقادیر مقاومت‌های متغیری هستند که مقدار مقاومت آنها به ازای ولتاژ‌های مختلف ثابت نیست و تغییر می‌کنند. در این نوع مقاومت‌ها که به VDR معروف هستند، هر قدر ولتاژ داده شده بینتر شود، مقدار مقاومت کاهش می‌یابد. شکل ۹۶-۱ چند نمونه مقاومت تابع ولتاژ و نماد آن را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند.

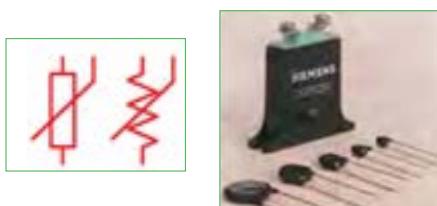

شکل ۹۶-۱— چند نمونه مقاومت‌های تابع ولتاژ و نماد آن



شکل ۹۳— چند نمونه مقاومت‌های متغیر معمولی با محور دور و کشویی

پژوهش

درباره مقاومت‌های متغیر معمولی پژوهش کنید و نمونه‌ای از آن را از رسانه‌های مجازی بارگیری کنید و پس از ترجمه آن را به کلاس ارائه دهید.




بحث کنید



درباره موارد کاربرد مقاومت‌ها گفت و گو کنید و چند مورد کاربرد عملی آنها را در زندگی روزمره بیابید.

مقاومت وابسته به حرارت (thermistors) :

این مقاومت‌ها تابع حرارت هستند و تغییرات دما روی مقدار مقاومت آنها اثر می‌گذارد. این نوع مقاومت‌ها در نوع PTC و NTC وجود دارند. مقاومت‌های PTC در اثر افزایش حرارت مقدارشان زیاد می‌شود. مقاومت‌های NTC در اثر زیاد شدن حرارت مقدارشان کاهش می‌یابد. در شکل ۹۴-۱ چند نمونه مقاومت تابع حرارت را مشاهده می‌کنید. مقدار این مقاومت‌ها را روی آن می‌نویسند یا با کد «عدد-حرف» یا «کد رنگی» مشخص می‌کنند. این مقاومت‌ها نیز دارای datasheet هستند.

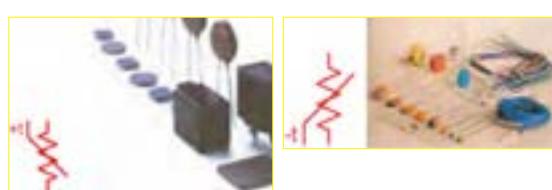

شکل ۹۴-۱— چند نمونه مقاومت‌های تابع حرارت و نماد آن

● نام مدارهای شکل ۱-۹۷ چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

برای کسب اطلاعات پیشتر به منابع و مراجعی که در انتهای این کتاب آمده است مراجعه کنید.

فعالیت در ساعت غیر درسی

● در نرم افزارهای مختلف جست وجو کنید و انواع مقاومت های متغیر را باید و مشخصات آنها را استخراج کنید.

فیلم عملکرد مقاومت متغیر را در مدار بینید.

فیلم ۱۵


چند نمونه مقاومت متغیر را در اختیار بگیرید و از روی نوشته های آن مشخصات مقاومت ها را به دست آورید.

مدار شکل ۱-۹۷ را روی برد بینید و عملکرد آن را تجربه کنید.

الگوی پرسش



تمرین عملی

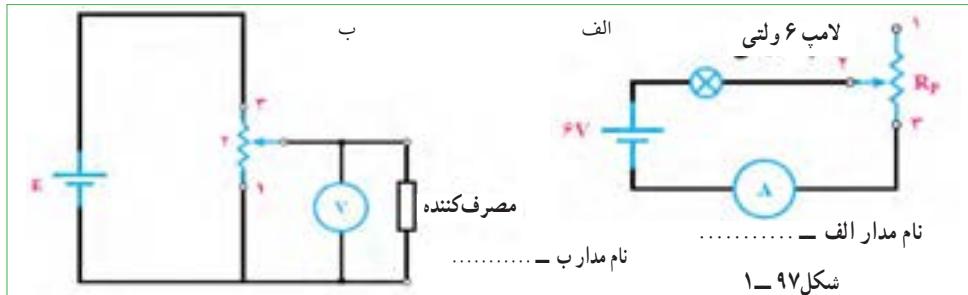

فیلم شارژ و دشارژ خازن را بینید و نتایج را با آنچه که تا کنون یاد گرفته اید تطبیق دهید.

فیلم ۱۶

چون فاراد ظرفیت بزرگی است از واحدهای کوچکتر شامل میلی فاراد(mF)، میکروفاراد(μF)، نانوفاراد، (nF) و پیکوفاراد(pF) استفاده می کنند و مقدار آن را با روش های مختلف روی بدنه خازن می نویسنند.

ولتاژ کار (Working voltage wv) : ماکریسم ولتاژی را که به دو سر خازن اعمال می شود تا مولکول های عایق درون خازن شکسته نشوند، ولتاژ کار می نامند. معمولاً ولتاژ کار خازن همراه با ظرفیت آن روی بدنه نوشته می شود. خازن ها در انواع الکتروولیتی، کاغذی، سرامیکی، پلی استر و تاتالیوم ساخته می شوند.

خازن های الکتروولیتی اکثرآ دارای قطب مثبت و منفی هستند؛ بنابراین باید توجه داشت که در حین کار، دو قطب آنها جایجا نصب نشود. در صورت اشتباہ متصل کردن دو قطب خازن الکتروولیتی، واکنش های الکتروشیمیایی درون خازن روی می دهد و خازن معیوب می شود. در شکل ۱-۹۸ چند نمونه خازن را مشاهده می کنید.

خازن (Capacitor)


خازن، قطعه ای (المانی) است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند. ساختمان خازن از سه قسمت تشکیل شده است:

(الف) صفحات هادی که به آنها جوشن نیز گفته می شود. این صفحات معمولاً ورقه هایی نازک از جنس آلومینیوم، روی یا نقره هستند.

(ب) عایق بین صفحات هادی که به آن دی الکتریک نیز گفته می شود. معمولاً خازن ها از نظر دی الکتریک به کار رفته در ساختمان آنها تقسیم بندی می شوند.

(پ) پایه های اتصال خازن پایه هایی هستند که به جوشن ها اتصال دارند.

ظرفیت خازن : توانایی ذخیره بار الکتریکی در خازن را ظرفیت خازن می نامند و آن را با حرف C نمایش می دهند. مقدار ظرفیت خازن را بر حسب فاراد (Farad) می سنجند.

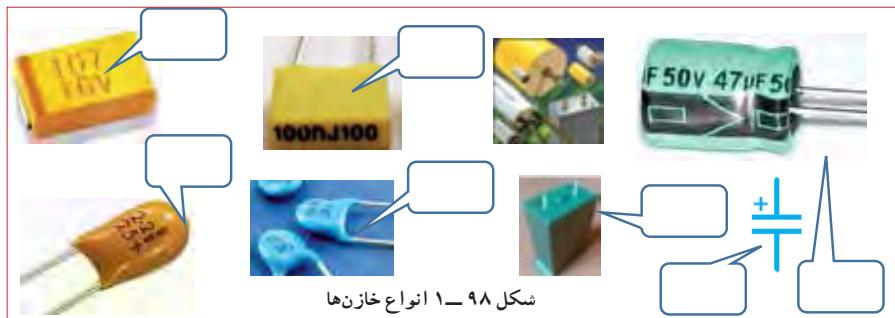

شکل ۹۸—۱ انواع خازن‌ها

با مراجعه به فضای مجازی و بارگیری انواع database های خازنها، نوع خازن های شکل ۹۸ - ۱ را مشخص کنید.
می توانید از منابع ذکر شده در مباحث قبل نیز استفاده کنید.

پژوهش



شکل الف - ۹۹ - اسری شود با توجه به مقدار ظرفیت خازن و مقدار اهمی مقاومت، پس از اتصال تغذیه، مدت زمانی طول می کشد تا ولتاژ دو سر خازن به اندازه ولتاژ تغذیه شود و جریان مدار به صفر برسد. در این حالت می گویند خازن بعد از ۵ ثابت زمانی (RC) شارژ شده است. هر ثابت زمانی عبارت از مدت زمانی است که خازن به اندازه $63/25$ درصد ولتاژ منبع یا ولتاژ باقی مانده شارژ می شود. شارژ شدن خازن از تابع نمایی شکل ب - ۹۹ - ۱ تبعیت می کند.

ظرفیت خازن را با دستگاهی به نام LCR متر اندازه می‌گیرند. در واحد یادگیری ۲ از این دستگاه استفاده خواهیم کرد.

عملکرد خازن در جریان الکتریکی DC : با اتصال ولتاژ به خازن، در لحظه اتصال، خازن به صورت اتصال کوتاه عمل می‌کندو بیشترین جریان از مدار می‌گذرد. پس از مدت زمان کوتاهی ولتاژ دوسر خازن به اندازه ولتاژ تغذیه می‌شود و جریان مدار به صفر می‌رسد. این حالت را حالت گذرا transient می‌نامند. در صورتی که مقاومتی با مدار طبق


در باره کاربرد خازن پژوهش، کندو نسخه را به کلاس ارائه دهد.

۷۹



شکا - ۱ - شاهزاد خان نویسنده

الف - مدار RC سری در جریان مستقیم

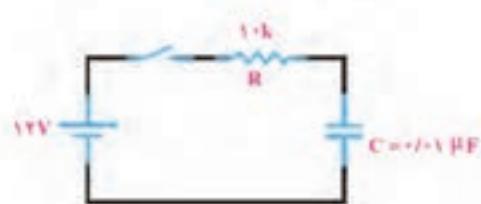

یاد آور می شود که اگر روی خازنی عدد کوچک تراز یک (مثلاً ۱٪) بدون ذکر واحد نوشته شده باشد مقدار ظرفیت بر حسب میکرو فاراد است. همچنین اگر عدد ظرفیت، عددی دورقمری (مثلاً ۴۷) یا رمز عددی (مثلاً ۱۰۳) باشد مقدار ظرفیت بر حسب پیکوفاراد است.

خواندن خازن‌ها : خواندن مقادیر خازن‌ها تا حدود زیادی مشابه مقاومت‌ها است و با سه روش، نوشتمن مقدار روی خازن، کد « عدد – حرف » و کد رنگی مشخص می‌شود. برای فراگیری چگونگی خواندن خازن‌ها به مبحث مقاومت‌ها مراجعه کنید.

نکته

برای ولتاژ کار این نوع خازن‌ها ممکن است حروفی بعد از کد ظرفیت نیز نوشته شود، در هر صورت باید برای تعیین ولتاژ کار به برگه اطلاعات خازن مراجعه کنید.



۱-۳۲ - کار عملی ۱۲ : خواندن مقادیر خازن و مقاومت متغیر

هدف : خواندن خازن و مقاومت‌های متغیر با استفاده آنها را با توجه به کدرنگی مقاومت‌ها بخوانید و مقادیر آنها را در جدول ۱۱ - ۱ یادداشت کنید.

۱ با استفاده از نرم‌افزارهای ادیسون و electronic assistant یا هر نرم‌افزار دیگر دو نمونه خازن و دو نمونه مقاومت متغیر را پیدا کنید و مقادیر را در جدول ۱۱ - ۱ مقاومت‌های متغیر و خازن‌ها را در اختیار بگیرید و مقادیر یادداشت کنید.

جدول ۱۱ - ۱

قطعه	مقادیر از روی قطعه واقعی	مقادیر در نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
C _۱			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
C _۲			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
P _۱			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
P _۲			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر

را تشخیص دهید. یک عدد خازن اتصال کوتاه شده را با مولتی‌متر آزمایش کنید. قطع شدن یا نشتنی شدن خازن فقط با دستگاه LCR متر قابل تشخیص است.

۳ مقادیر را با هم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

۴ خازن‌ها ممکن است اتصال کوتاه، قطع یا نشتنی شوند. با استفاده از مولتی‌متر می‌توانید فقط اتصال کوتاه شدن خازن

پژوهش

در مورد خازن‌ها به صورت سری و موازی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.



فیلم


فیلم شارژ و دشارژ سیم پیچ را بینید و نتایج را با آنچه که تا کنون یاد گرفته‌اید تطبیق دهید.




۳۳ - ۱- سیم پیچ (سلف — inductor)

القایی است که آن را با ضریب خود القایی L نشان می‌دهند. واحد ضریب خود القایی هانزی (H) و اجزای آن میلی‌هانزی و میکرو‌هانزی است. ضریب خود القایی را با دستگاهی به نام LCR متر اندازه می‌گیرند. در واحد یادگیری ۲ از این دستگاه استفاده خواهیم کرد.

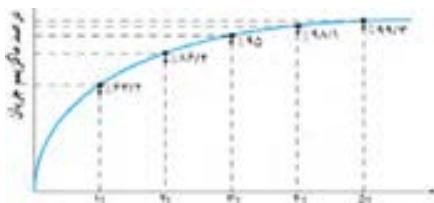از پیچیدن چند دور سیم در کنار هم، یا روی هم، سیم پیچ یا سلف ساخته می‌شود. یک سلف را با اسامی دیگر، مانند بوبین، پیچه، خود القا و چوک (سولونوئید) نیز نام‌گذاری می‌کنند. یک سلف ممکن است دارای هسته یا بدون هسته باشد، شکل ب و الف - ۱۰۰ - ۱. سیم پیچ دارای خاصیت



ت - منحنی شارژ سیم پیچ در DC جریان

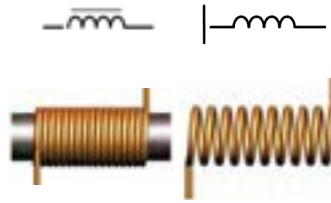

الف - سیم پیچ ب - سیم پیچ بدون هسته و نداد آن هسته و نداد آن

شکل ۱۰-۱-ساختمان سیم پیچ و رفتار آن در جریان مستقیم (DC)

مقاومتی با مدار طبق شکل پ-۱۰۰-۱ سری شود مدت زمانی طول می کشد تا جریان به مقدار بیشینه برسد. در این حالت می گویند سلف بعد از ۵ ثابت زمانی ($\frac{5L}{R}$) شارژ می شود. شارژ شدن سیم پیچ از تابع نمایی شکل ت-۱۰۰-۱ تعیت می کند.

عملکرد سلف در جریان الکتریکی DC: چون مقاومت سیم پیچ بسیار کم است، با اتصال ولتاژ DC به آن به صورت اتصال کوتاه عمل می کند ولی مدت زمان کوتاهی طول می کشد تا جریان مدار به بیشترین حد خود برسد. این حالت را حالت گذرا یا transient می نامند. در صورتی که

درباره کاربرد ضریب خود القایی پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



مواد، ابزار و تجهیزات لازم

انواع سیم پیچ‌ها از هر نمونه دو عدد – نرم افزار electronic assistant، (یا نرم افزار مشابه دیگر) – نرم افزار ادیسون.

مراحل اجرای کار

۱ چهار عدد سیم پیچ را در اختیار بگیرید و مقادیر آنها را با توجه به کد رنگی مقاومت‌ها بخوانید و مقادیر را در جدول ۱-۱۲ یادداشت کنید.

جدول ۱-۱۲

خواندن سیم پیچ‌ها: خواندن سلف تا حدود زیادی مشابه مقاومت‌ها است و با سه روش مقدار ر روی سیم پیچ، کد «عدد - حرف» و کد رنگی مشخص می‌کند. برای فرآگیری کد رنگی سیم پیچ‌ها به مبحث مقاومت‌ها مراجعه کنید.

۳-۱-کار عملی ۱۳: سیم پیچ

هدف: خواندن مقادیر سیم پیچ

شماره سیم پیچ	مقادیر از روی قطعه واقعی	مقادیر در نرم افزار	آیا مقادیر تطبیق می‌کند؟
L _۱			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
L _۲			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
L _۳			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر
L _۴			<input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر

در مورد سیم پیچ‌ها به صورت سری و موازی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

۲ با استفاده از نرم افزار electronic assistant یا هر نرم افزار دیگر چند نمونه سیم پیچ را بخوانید و مقادیر را یادداشت کنید.

۳ مقادیر را باهم مقایسه کنید و نتیجه را بنویسید.

۵ در مقطع سیمی بار الکتریکی 5 کولن در مدت 1 ثانیه

جابه جامی شود. جریان عبوری را محاسبه کنید؟

۶ $47 \times 10^{-3} \text{ آمپر}$ میلی آمپر چند میکرو آمپر است؟

$$47 \times 10^{-3} \text{ آمپر} = 47 \times 10^{-6} \text{ میکرو آمپر}$$

$$47 \times 10^3 \text{ میکرو آمپر} = 47 \times 10^{-1} \text{ آمپر}$$


۷ با توجه به رابطه $R = \frac{\rho_l}{A}$ واحد مقاومت مخصوص کدام گزینه است؟

$$\frac{\Omega \cdot \text{mm}}{\text{m}} \quad (2)$$

$$\frac{\Omega \cdot \text{mm}}{\text{mm}^2} \quad (3)$$

$$\frac{\Omega \cdot \text{mm}}{\text{m}} \quad (4)$$

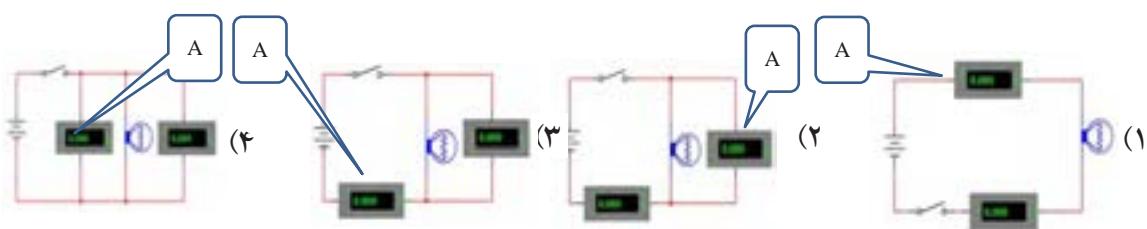۸ در کدام مدار شکل های $1 - 1$ ولت متر و آمپر متر درست بسته شده است؟




شکل های $1 - 101$

۹ در مدار شکل $1 - 102$:

الف) جریان های I_1 , I_2 و I_3 را محاسبه کنید.

ب) آمپر متر چه جریانی را نشان می دهد؟

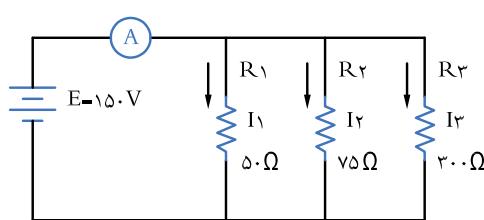

شکل $1 - 103$

۱۰-۱-۳۵ الگوی آزمون نظری پایان واحد کار

۱ بارهای همنام یکدیگر را و بارهای

غیر همنام یکدیگر را می کنند.

۲ اجسام از طبق و باردار می شوند.

۳ EMF مخفف کلمات انگلیسی است.

۴ خاصیت ابررسانایی دردمای در اجسام رخ می دهد و در این حالت مقاومت جسم

..... می شود.

۹ اگر مقطع سیمی 1 میلی متر مربع و طول آن 112 متر

باشد، مقاومت سیم را محاسبه کنید.


$\kappa_{CU} = 56 \frac{\text{میلیمتر}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

۱۰ اگر در شکل $1 - 102$ 4 ولت را نشان دهد :

الف) مقدار R_3 چند اهم است؟


ب) مقاومت کل مدار چند اهم است؟

پ) مقدار E چند ولت است؟

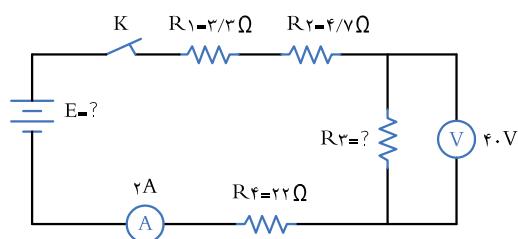


شکل $1 - 102$

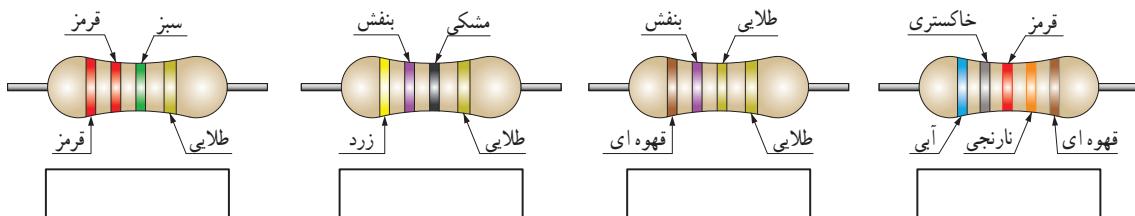۱۴ در شکل های ۱۰۴ - ۱ مقدار و درصد تولرانس هر مقاومت را بنویسید.




شکل های ۱۰۴ - ۱

۱۵ در شکل های ۱۰۷ - ۱ نماد فنی مقاومت تابع ولتاژ کدام است؟

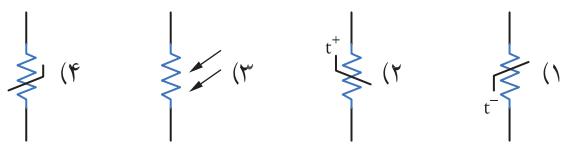

شکل ۱۰۷ - ۱

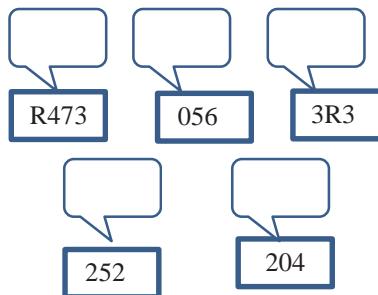۱۶ در شکل های ۱۰۵ - ۱ روی هر مقاومت SMD کدهای زیر نوشته شده است، مقدار هر مقاومت چند اهم است؟



شکل های ۱۰۵ - ۱


۱۳۶ - الگوی آزمون نرم افزاری و عملی پایان واحد کار:

الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد کار، مشابه کارهای عملی ارائه شده در طول تدریس است.

در ادامه ارزشیابی شایستگی بر اساس استاندارد عملکرد آمده است.

در این ارزشیابی نمره ۳ معادل $17-20$ ، نمره ۲ معادل $12-17$ و نمره زیر ۲ مردود است.

۱۶ در شکل ۱۰۶ - ۱ کد رنگی و کد عدد حرف را برای مقاومت با مقدار $3/9$ کیلو اهم و تولرانس ۵ درصد مشخص کنید.

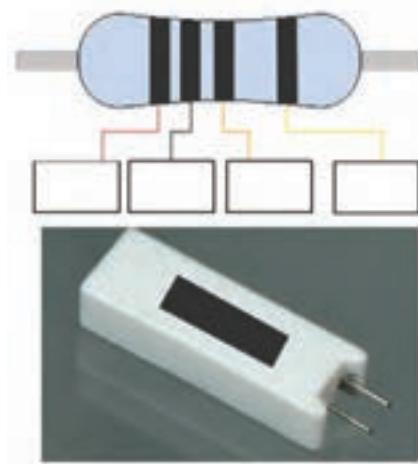

شکل ۱۰۶ - ۱

ارزشیابی شایستگی آزمایش قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن و سلف)

شرح کار:

- ۱- نصب مقاومت‌ها روی بردبرد، تنظیم مولتی متر عفریه‌ای یا دیجیتالی و اندازه‌گیری دقیق مقدار مقاومت
- ۲- نصب خازن‌ها روی بردبرد، تنظیم پل LCR متر و اندازه‌گیری دقیق مقدار خازن
- ۳- نصب سلف‌ها روی بردبرد، تنظیم پل LCR متر و اندازه‌گیری دقیق مقدار سلف
- ۴- نصب برنامه Electronic Assistant یا مشابه آن روی رایانه و راهاندازی نرم‌افزار
- ۵- خواندن مقادیر مقاومت، سلف و خازن با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری مقادیر مقاومت، خازن و سلف با دقت براساس استانداردهای تعریف شده و خواندن برگه اطلاعاتی
شاخص‌ها:

- ۱- خواندن صحیح مقادار دو نمونه از هر یک از قطعات مقاومت، خازن و سلف با استفاده از علامت ظاهری و تولرنس ۱۰٪۵ (۱۰ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری صحیح مقادار دو نمونه از هر یک از قطعات مقاومت، خازن و سلف با استفاده از مولتی متر و پل LCR متر (۱۰ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری کمیت‌ها در مدارهای سری و موازی شامل دو مقاومت با استفاده از مولتی متر (۱۰ دقیقه)
- ۴- انطباق اطلاعات مقاومت، سلف و خازن با برگه اطلاعات (DataSheet) یا انتخاب یک قطعه با استفاده از برگه اطلاعات (DataSheet)
- ۵- اندازه‌گیری مقدار ظرفیت معادل دو خازن به صورت سری و موازی و ضریب خودالقایی دو سلف به صورت سری و موازی توسط LCR متر (۱۰ دقیقه)
- ۶- تشخیص سه قطعه معیوب مقاومت، خازن و سلف از بین ۹ قطعه سالم و معیوب (۲۰ دقیقه)
- ۷- آزمایش و اندازه‌گیری مقاومت متغیر با مولتی متر (دو نمونه) (۶ دقیقه)
- ۸- نصب و راهاندازی و استفاده از نرم‌افزار (۱۲ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف (مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطمینان حقيق - میز کار استاندارد با ابعاد W1۸۰×D1۸۰×H8۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم‌افزار خاص - ذره‌بین با بزرگنمایی ۱۰ ابزار و تجهیزات: مقاومت‌های ساده (TH و SMD) - مقاومت‌های متغیر - انواع خازن - انواع سلف - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - جداول استاندارد - LCR متر - لوازم التحریر - سیم‌های رابط - فرهنگ لغات (انگلیسی به فارسی) - بردبرد - رایانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نموده دریافتی	نمره هنرمند
۱	اندازه‌گیری مقاومت‌های ثابت	۲	
۲	اندازه‌گیری مقاومت‌های متغیر	۲	
۳	اندازه‌گیری ظرفیت خازن‌های ثابت و متغیر	۲	
۴	اندازه‌گیری ضریب خودالقایی سلف	۲	
۵	استفاده از نرم‌افزارهای مرتبه برای بندهای ۱ تا ۴	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت نکات ایمنی دستگاهها ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدادام‌العمر ۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرمند برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			

رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری: ۱

واحد یادگیری ۲

شاپستگی پیچیدن سیم پیچ یا بوین

آیا تا بهحال پی برده اید :

- یکی از قطعات پر کاربرد در صنایع برق و الکترونیک بوین یا سیم پیچ است؟
- سیم پیچ جریان DC را از خود عبور می دهد و مانع عبور جریان AC می شود؟
- در ترانسفورموتورها، موتورها، رله‌ها، کنتاکتورها و شارژرهای از سیم پیچ استفاده می شود؟
- در کلیه مدارهای مخابراتی حتماً باید از سیم پیچ استفاده شود؟
- اگر سیم پیچ نباشد نمی توانیم هیچ موجی را از آتن تلفن همراه پخش و دریافت کنیم؟
- در مدار لامپ‌های کم مصرف کوچک (CFL=compact flourcent lamp) سیم پیچ نقش اساسی دارد؟

استاندارد عملکرد :

محاسبه و پیچیدن دو نمونه بوین به صورت دستی و با بوین پیچ با دقت تولرنس حداقل ۱۰ درصد.

یکی از قطعات پر کاربرد در صنایع برق و الکترونیک بوین یا سیم پیچ است. از پیچیدن سیم هادی روپوش دار روی یک استوانه، یک سیم پیچ الکتریکی، بوین یا سلف شکل می گیرد. سیم پیچ‌ها دارای ابعاد و اشکال مختلفی هستند و به دو دسته، سیم پیچ بدون هسته (با هسته هوا) و سیم پیچ با هسته فلزی یا فریت طبقه‌بندی می شوند. در این واحد یادگیری به شرح اجزای بوین، عوامل مؤثر در ضرب خود القا، انواع سیم‌های لامپ و چگونگی پیچیدن می پردازیم. در مرحله بعد بوین را با استفاده از روابط کاربردی محاسبه می کنیم و یک نمونه بوین یک لایه و چند لایه را با راعایت نکات ایمنی و بهداشتی می سازیم. در نهایت بوین‌های ساخته شده را آزمایش و اصلاح می کنیم. توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند کار گروهی، مسئولیت پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

مشخصات فضای آموزشی و تجهیزات مربوط به آن و مشخصات فنی تجهیزات کارگاهی و تعداد آن در سنند
تجهیزات و فضای کارگاهی آمده است.

۱-۲- مواد، تجهیزات و ابزار مورد نیاز

الف) سیم پیچ بدون هسته (با هسته هو)
ب) سیم پیچ با هسته فلزی یا فریت
در سیم پیچ بدون هسته، سیم را روی لوله‌های عایق، مانند مقوا یا پلاستیک، می‌پیچند. این لوله‌ها که قرقه نام دارند فقط برای حفظ و نگهداری سیم پیچ مورد استفاده قرار می‌گیرند. سلف‌ها با خودالقابی زیاد، اگر بدون هسته (با هسته هو) ساخته شوند ابعاد آنها بزرگ می‌شود، بنابراین بهتر است آنها را با هسته فلزی بسازند، در این مورد هسته مناسب، به خصوص در صنعت الکترونیک فریت‌ها هستند.

در شکل ۱-۲ تعدادی از سلف‌ها و ترانسفورماتورها، نشان داده شده‌اند.

ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - میز کار با برق - چسب کاغذی - LCR متر دیجیتالی - میکرومتر یا کولیس - کاتر - بوین پیچ - جداول استاندارد مرتبط - ابزار عمومی لحیم کاری - وارنیش - سیم افشار - لباس کار - رایانه - انواع سیم لاکی - هسته فریت و آهن - قرقه در ابعاد مختلف مناسب با برنامه آموزشی.

۲- ساختمان بوبین

از پیچیدن سیم‌هادی روپوش دار روی یک استوانه، یک سیم پیچ الکتریکی، بوین یا سلف ساخته می‌شود. از بوین برای ایجاد خودالقابی در مدارها استفاده می‌کنند. سیم پیچ‌ها دارای ابعاد و اشکال مختلفی هستند، ولی می‌توان آنها را به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:



شکل ۱-۲- نمونه‌هایی از سلف‌ها، ترانسفورماتورهای کوچک با هسته فریت و شیر برقی


۳- چگونگی پیچیدن بوبین

پیچیدن سیم روی هسته معمولاً به دو صورت یک لایه و چند لایه انجام می‌شود.

الف) سیم پیچ یک لایه : در این نوع سیم پیچ بر روی یک قرقه یا بر روی هسته استوانه‌ای شکل سیم را به طور منظم می‌پیچند. شکل ۲-۲ دو بوین یک لایه را نشان می‌دهد.

ب) سیم پیچ چند لایه : اگر به بوین با خودالقابی زیاد احتیاج باشد، از سیم پیچ چند لایه استفاده می‌کنیم. پیچیدن سیم پیچ چند لایه روش‌های مختلفی دارد. شکل ۳-۲ یک سیم پیچ

دو لایه را که به صورت معمولی پیچیده شده است، نشان می‌دهد. می‌دانیم وجود دوهادی و یک عایق بین آنها یک خازن را شکل می‌دهد. چنانچه دو سیم عایق دار در کنار هم قرار گیرند نیز تشکیل یک خازن می‌دهند. این ظرفیت‌های خازنی را خازن‌های پراکنده می‌گویند. در سیم پیچ‌ها به دلیل قرارگرفتن سیم‌ها در کنار یا روی یکدیگر خازن‌های پراکنده شکل می‌گیرد. برای کاهش ظرفیت خازن‌های پراکنده در سیم پیچ، می‌توان از روش پیچیدن مستقیم بر روی هم

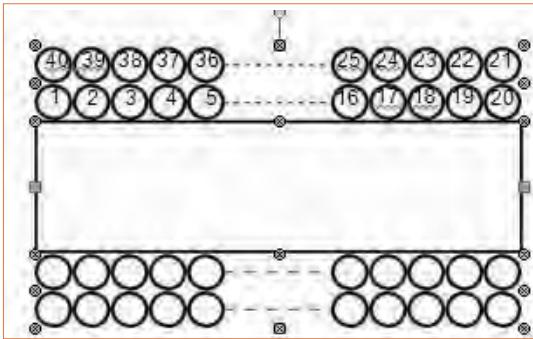

شکل ۳-۲- بویین چندلایه




شکل ۲-۲- بویین یک لایه

روش رایج برای کاهش ظرفیت خازن‌های پراکنده، پیچیدن سیم پیچ چند لایه به روش یونیورسال یا لانه زنبوری است، شکل ۶-۲ نمونه‌ای از سیم پیچ ساخته شده با این روش را نشان می‌دهد.

مطابق شکل ۴-۲ استفاده کرد. برای کاهش بیشتر ظرفیت خازن‌های پراکنده از روشی مطابق شکل ۵-۲ استفاده می‌کند. البته پیچیدن سیم پیچ با این روش بسیار مشکل است.



شکل ۶-۲- سیم پیچ چندلایه با روش لانه زنبوری

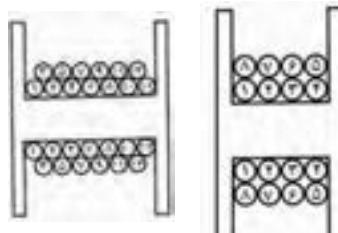

شکل ۵-۲- نوع
دیگری
از بویین چندلایه
پیچیدن
سیم های روی هم

به نحوه پیچیدن سیم‌ها روی قرقه توجه کنید. با این روش‌ها ظرفیت خازن‌های پراکنده کاهش می‌یابد.

با مراجعه به منابع مختلف و سایت‌های رایانه‌ای، پژوهشی در زمینه چگونگی پیچیدن بویین چندلایه با روش لانه زنبوری تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

فیلم انواع بویین‌ها را مشاهده کنید.

فیلم ۱



سیم پیچ چندلایه با روش لانه زنبوری را چگونه می‌پیچند؟

فکر کنید



فیلم خازن‌های پراکنده را مشاهده کنید.

فیلم ۲



بر حسب میکروهانزی، D قطر قرقه بر حسب سانتی متر، L طول سیم پیچ بر حسب سانتی متر و N تعداد دور سیم پیچ است. همان طور که ملاحظه می شود ضریب خودالقایی نسبت مستقیم با قطر قرقه و تعداد دور سیم پیچ و نسبت معکوس با طول مفید سیم پیچ دارد.

$$L = \frac{^{\circ}/\circ 8D^3 N^2}{3D + 91} \quad (\text{ضریب خود القایی})$$

بارش فکری

توسعه پایدار را شرح دهید، چگونه می توان توسعه پایدار را عملاً به اجرا در آورد؟

الگوی پرسش

اگر تعداد دور بین دو برابر، قطر آن نصف و طول آن چهار برابر شود ضریب خودالقایی آن چند برابر می شود؟

نکته

توجه داشته باشید که برای محاسبه بین از نرم افزار خاص مرتبط استفاده می شود که در قسمت های بعدی درباره آن صحبت خواهیم کرد.

مقالات

یک عدد بین با هسته ها مستعمل و از رده خارج شده را در اختیار بگیرید و با ابزارهای مناسب مانند سیم چین، انبردست، اره آهن بر و پیچ گوشتی آن را بش دهید و نتایج یافته های خود را با آموخته های خود مقایسه کنید. این فعالیت را با بین با هسته فلزی تکرار کنید. در مورد این فعالیت به طور خلاصه به کلاس گزارش دهید.

۴ - ۲ - عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بین با هسته ها :
اندوکتانس یا ضریب خودالقایی بین به عوامل زیر بستگی دارد :

(الف) قطر قرقه (D)

(ب) طول مفید سیم پیچ (l)

(پ) تعداد دور سیم پیچ (N)

(ت) قطر سیم مورد استفاده (d)

شکل ۷-۲ - یک بین یک لایه را با عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بین نشان می دهد. علاوه بر عوامل ذکر شده جنس هسته نیز به طور مؤثری روی ضریب خودالقایی بین اثر می گذارد که در ادامه درباره آن بحث خواهیم کرد.

طول سیم پیچ



(N) تعداد دور

شکل ۷-۲ - عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بین

پژوهش

به منابع معتبر مراجعه کنید و در مورد پیانمایی تعاملی که عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بین یک لایه را نشان می دهد پژوهش کنید و در صورت موجود بودن، آن را بارگیری کنید و با تغییر هر عامل اثر آن را روی ضریب خودالقایی (L) مشاهده کنید.

۵ - ۲ - رابطه محاسبه ضریب خودالقایی بین با در دست داشتن عوامل مؤثر بر ضریب خودالقایی بین می توانیم ضریب خودالقایی بین را محاسبه کنیم. برای محاسبه یک بین یک لایه منظم با هسته ها، از این رابطه استفاده می شود. در این رابطه L ضریب خودالقایی بین

۶-۲- سیم‌ها و کابل‌ها

سیم‌ها و یا هادی‌های مورد استفاده در سیم‌کشی ساختمان برای انتقال جریان الکتریکی به مصرف‌کننده‌ها و محل‌های مختلف و همچنین ارتباط بین دستگاه‌های الکتریکی می‌باشند. در ساختمان آنها از یک‌هادی خوب که معمولاً مس و یا آلومینیوم است، استفاده می‌شود. نمونه‌هایی از سیم‌ها را در شکل ۸-۲ مشاهده می‌کنید.




شکل ۸-۲- نمونه‌هایی از سیم‌های الکتریکی

ساختمان سیم‌ها: سیم‌ها از دو قسمت‌هادی و عایق تشکیل شده‌اند. جنس‌هادی سیم‌ها معمولاً از مس یا آلومینیوم است. ولی از مس به خاطر حجم کم و هدايت بهتر پیشتر استفاده می‌شود. عایق سیم، از یک ماده پلاستیکی یا لاستیکی است که به صورت لایه‌ای روی‌هادی سیم را می‌پوشاند.

الگوی پرسش



چرا سیم‌ها دارای عایق هستند؟ چند عایق را که می‌شناسید نام ببرید. عایق سیم‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟

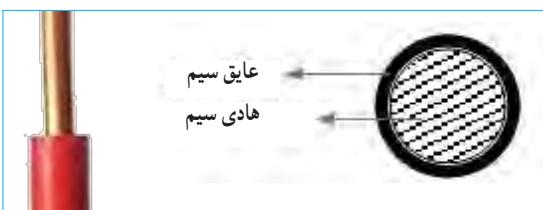

شکل ۱۰-۲- تصویر سطح مقطع سیم‌مفتولی

سیم‌های نیمه‌افشان: ساختمان این سیم شبیه سیم مفتولی است یعنی از تعداد محدودی رشته سیم با پوششی از PVC به عنوان عایق تشکیل شده است. ولتاژ نامی این سیم $۵۰۰/۴۵۰$ ولت است. زمینه کاربرد این سیم شبیه سیم مفتولی بوده و در مواردی که به انعطاف پیشتری نسبت به سیم مفتولی نیاز است، از سیم نیمه‌افشان استفاده می‌شود. در شکل ۱۱-۲- تصویر ظاهری سطح مقطع سیم نیمه‌افشان آمده است. سیم‌های نیمه‌افشان از تعدادی سیم مفتولی با مقطع کوچک‌تر شکل می‌گیرند.

ابعاد فیزیکی سیم‌ها: برای مقایسه ابعاد فیزیکی سیم‌ها از واحدهای استاندارد استفاده می‌شود. اندازه فیزیکی سیم‌های مورد استفاده در سیم‌کشی ساختمان که سیم‌های روكش دار از جنس پلاستیک می‌باشند، برحسب mm^2 بیان می‌شود. مثلاً منظور از سیم $۱/۵$ یعنی سیمی که سطح مقطع آن $۱/۵ \text{ mm}^2$ است، شکل ۹-۲ سطح مقطع سیم را نشان می‌دهد.



شکل ۱۱-۲- سطح مقطع سیم نیمه افشاران

سیم‌های روشناگی را نشان می‌دهد. این سیم‌ها براساس سطح مقطع طبقه‌بندی می‌شوند.

برای مدارهای الکتریکی سیم‌ها براساس مقدار جریانی که می‌توانند تحمل کنند، انتخاب می‌شوند. در انتخاب سیم‌ها عموماً دو محدودیت وجود دارد. اولین محدودیت، محدودیت مکانی است که به طریقی به محدودیت اقتصادی نیز مربوط می‌شود، به عبارت دیگر سیم مصرفی باید حداقل فضاراً اشغال کند و از نظر اقتصادی مقرر باشد. دومین محدودیت آن تحمل جریان الکتریکی است. بدیهی است که اگر به خاطر مسائل اقتصادی، سیم با مقطع کمتری انتخاب شود، جریان مدار را تحمل نمی‌کند و می‌سوزد. بنابراین لازم است مقطع انتخاب شده، از نظر اقتصادی و تحمل جریان بهینه باشد. برای این منظور جداول

سیم‌های افشاران یا رشتهدای: ساختمان این سیم نیز شبیه سیم‌های مفتولی و نیمه‌افشاران از دو قسمت هادی و عایقی از جنس PVC تشکیل شده است با این تفاوت که هادی در این نوع سیم‌ها از رشتهدای نازکی از جنس مس می‌باشد. انعطاف‌پذیری این سیم از سیم مفتولی و سیم نیمه افشار بیشتر است. ولتاژ نامی این سیم $500/300$ ولت است. سیم‌های افشار نیز در حلقه‌های 100 متری با عایق به رنگ‌های مختلف و با سطح مقطع‌های مختلف در بازار به مصرف‌کننده‌ها عرضه می‌شود. سطح مقطع ظاهری سیم افشار به صورت شکل ۱۲-۲ است.



شکل ۱۲-۲- سطح مقطع سیم افشار

پژوهش



با مراجعه به آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان، موارد و کاربرد سیم‌های مفتولی، افشاران و نیمه افشار را باید و نتایج را به کلاس عرضه کنید.



شکل ۱۳-۲- انواع سیم‌ها

۷-۲- طبقه‌بندی سیم‌ها با توجه به قطر و سطح مقطع
سیم‌های مورد استفاده در صنایع الکتریکی عموماً از جنس مس یا آلومینیوم ساخته می‌شوند. سیم‌های لاکی که داخل دستگاه‌های الکتریکی به منظور سیم پیچ (القاگر) به کار می‌روند، با قطر سیم شناسایی می‌شوند. شکل‌های ب و الف - ۱۳-۲، سایر سیم‌های ارتباطی از قبیل کابل‌ها و

صرف کنندگان قرار می‌دهند. جدول ۱-۲ نمونه‌ای از این جداول استاندارد را نشان می‌دهد.

استانداردی را برای مقطع و مقدار جریانی که سیم‌ها در حالت کار طبیعی می‌توانند تحمل کنند تهیه و در اختیار

جدول ۱-۲- نمونه‌ای از جداول استاندارد

قطر سیم mm	قطر سیم با لک mm	سطح مقطع سیم mm ^۲	وزن سیم gr/m	مقاومت سیم Ω/m	تعداد دور در هر cm ^۳
۰/۰۵	۰/۰۶۲	۰/۰۰۲	۰/۰۱۹	۸/۹۴	۲۰۰۰
۰/۰۶	۰/۰۷۵	۰/۰۰۲۸	۰/۰۲۷	۶/۲۱	۱۵۰۰
۰/۰۷	۰/۰۸۵	۰/۰۰۳۹	۰/۰۳۷	۴/۵۶	۱۱۰۰



پویانمایی

پویانمایی قطر سیم با لک و بدون لک و چگونگی قرار گرفتن تعداد مقطع حلقه‌های سیم در یک سانتی متر مربع را مشاهده کنید.

پژوهش



با مراجعه به منابع مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی جدول کامل سیم‌های لامپی را که در جدول ۱-۲ آمده است بباید و چگونگی کاربرد آن را به بحث بگذارید و گزارشی به کلاس ارائه دهید.

فکر کنید



- به چه دلیل جریان برق موجب آتش‌سوزی در یک فروشگاه یا منزل مسکونی می‌شود؟
- چرا برق کاران ساختمان از سیم‌ها با ضخامت و رنگ‌های متفاوت استفاده می‌کنند؟
- آیا برای اتصال سیم‌ها استاندارد وجود دارد؟ در صورت کوتاه بودن سیم آیا امکان اتصال سیم به قطعه دیگری از سیم وجود دارد؟

نکته



هنگام محاسبه جریان سیم برای سیم‌پیچی ببین باید قطر سیم بدون روکش را در نظر بگیرید، در صورتی که برای محاسبه فضای مورد نیاز باید قطر سیم با روکش در نظر گرفته شود.

الگوی پرسش



در فضای یک سانتی متر مربع حدوداً چند رشته سیم لامپی با قطر ۵٪ میلی متر جای می‌گیرد؟ محاسبه کنید.

۸-۲- محاسبه شدت جریان عبوری از سیم پیچ یکی از مراحل مهم در طراحی و ساخت ببین محاسبه جریان مجاز عبوری از سیم پیچ و تعیین قطر سیم است. برای تعیین قطر سیم باید چگالی جریان مجاز عبوری از سیم را داشته باشیم. **چگالی جریان:** شدت جریانی که یک میلی متر مربع سطح مقطع هر سیم در کار طبیعی تحمل می‌کند را چگالی جریان می‌گویند. چگالی جریان را با J نشان می‌دهند. واحد چگالی جریان آمپر بر میلی متر مربع ($\frac{A}{mm^2}$) است و از رابطه $J = \frac{I}{A}$ می‌محاسبه می‌شود. در این رابطه I شدت جریان عبوری از سیم بر حسب آمپر و A سطح مقطع سیم مورد نیاز بر حسب میلی متر مربع است. چگالی جریان بر حسب آمپر بر میلی متر مربع در نظر گرفته می‌شود. در تعیین قطر و سطح مقطع سیم‌ها، داشتن جداول یا منحنی‌هایی که چگالی جریان را نشان بدهند ضروری است. مقدار J متناسب با توان مورد نیاز برای ببین تعیین می‌شود. جدول ۱-۲ مقدارهای مختلف J را با توجه به جریان عبوری از سیم پیچ به ما می‌دهد. از آنجا که ببین های مورد نظر ما معمولاً جریان کمی نیاز دارند،

پویانمایی

پویانمایی در مورد انتخاب قطر سیم مناسب و نامناسب (کمتر یا بیشتر) و اثر آن در کاربرد سیم پیچ را بینید.

بارش فکری

با کمک اعضای گروه خود مثال‌های دیگری را طراحی کنید و از بین مثال‌های طراحی شده یک نمونه را انتخاب و به کلاس ارائه دهید.

نرم افزار

با مراجعه به اینترنت ابزار محاسبه‌ای را پیدا کنید که با استفاده از آن بتوانید با دادن مقادیر A و J قطر سیم مورد نیاز برای پیچیدن بویین را بیابید.

نکته

برای محاسبه فضای مورد نیاز باید قطر سیم با روکش در نظر گرفته شود.

خلاصت

رابطه‌ای به دست آورید که بدون محاسبه سطح مقطع، قطر سیم به دست آید.

فیلم ۳

فیلم کاربرد میکرومتر را ملاحظه کنید و کاربرد آن را به طور کامل بیاموزید.

الگوی پرسشن

در صورتی که چگالی جریان ۴ آمپر و قطر سیم ۱۰٪ میلی‌متر باشد، جریان مجاز عبوری از سیم چند میلی‌آمپر است؟

انتخاب سیم پیچ با توان تا ۵۰ وات و با چگالی جریان ۴ آمپر بر میلی‌متر مربع کفایت می‌کند.

جدول ۲-۲ رابطه چگالی جریان و توان برای سیم‌های لامپ

P(V.A)	J (آمپر) میلی‌متر مربع
۰ - ۵۰	۴
۵۰ - ۱۰۰	۲/۵
۱۰۰ - ۲۰۰	۳
۲۰۰ - ۵۰۰	۲/۵

باید همواره توجه داشته باشیم که جریان نامی با جریان مجاز سیم، عبارت از جریانی است که در شرایط کار طبیعی از سیم عبور می‌کند بدون اینکه آسیبی به آن وارد شود. علاوه بر جریان مجاز، جریان دیگری به نام جریان ذوب سیم یا جریان فیوزی سیم وجود دارد که موجب ذوب شدن سیم و آتش‌سوزی می‌شود. از این خاصیت برای طراحی فیوزها استفاده می‌کنند.

مثال: چگالی جریان برای یک سیم ۴ آمپر بر میلی‌متر مربع است در صورتی که جریان عبوری از سیم ۲/۵ آمپر باشد، قطر سیم را محاسبه کنید.

حل: با استفاده از رابطه چگالی جریان و سطح مقطع، قطر سیم را محاسبه می‌کنیم.

$$A = \frac{I}{J} = \frac{2/5A}{4A / \text{mm}} = 0.625 \text{ mm}^2, A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 0.625}{\pi}} = \sqrt{0.796} = 0.89 \text{ mm}$$

با مراجعه به جدول سیم‌ها، مشاهده می‌شود که سیم شماره ۸۹٪ وجود ندارد. در این حالت باید سیمی با شماره بالاتر را انتخاب کنیم. تزدیک‌ترین و مناسب‌ترین سیم در جدول سیم شماره ۹٪ است که آن را انتخاب می‌کنیم.

۹-۲- اندازه‌گیری قطر سیم با میکرومتر (ریزسنج)

اگر کلاهک یک دور بچرخد زبانه متحرك نیم میلی‌متر جابه‌جا می‌شود (گام پیچ نیم میلی‌متر است). لبه کلاهک به 5° قسمت تقسیم شده است، بنابراین هر درجه موجود بر روی کلاهک یک صدم میلی‌متر را نشان می‌دهد. برای اندازه‌گیری قطر سیم، سیم را بین دو فک میکرومتر قرار می‌دهیم و جفجغه هرزگرد را آنقدر می‌چرخانیم تا دو فک، سیم را در میان بگیرند. در این حالت جفجغه هرزگرد با چرخش خود صدایی تولید می‌کند و فک‌ها دیگر پیش نمی‌روند. از خطکش موجود در مهره غلاف میکرومتر، مقدار میلی‌متر و از لبه کلاهک صدم میلی‌متر را می‌خوانیم. معرفی شده است.



شکل ۱۴-۲- دو نمونه میکرومتر

با استفاده از منابع مختلف از جمله اینترنت، درباره میکرومتر دیجیتالی پژوهش کنید و یک گزارش کامل تنظیم کنید و به کلاس ارائه دهید.


پژوهش



فعالیت



چگونگی خواندن مقادیر را در شکل ۱۵-۲ تشریح کنید.

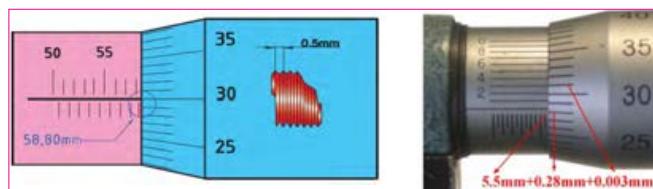

شکل ۱۵-۲- اندازه‌گیری با میکرومتر

۶ مقادیر اندازه‌گیری شده را با شماره سیم‌های موجود در جدول انطباق دهید.

جدول ۳ – ۲ – اندازه‌گیری قطر سیم بマイکرومتر

شماره	قطر (mm) d	A= $\frac{\pi d^2}{4}$ سطح مقطع (mm²)
۱		
۲		
۳		
۴		

۷ گزارش کاملی از انجام این کار در حداکثریک صفحه در دفتر یا کتاب گزارش کار بنویسید.



تمرین

با استفاده از میکرومتر ضخامت کاغذ، قطر میله خودکار، قطر سیم‌های مختلف یا موارد مشابه دیگر را اندازه بگیرید تا شایستگی و مهارت لازم را در کاربرد میکرومتر کسب کنید.



ارزشیابی

به شاخص‌ها و معیارهای ارزشیابی و امتیازدهی که در کتاب همراه آمده است توجه کنید. این معیارها تعیین‌کننده میزان شایستگی شما در انجام کار است.

آشنایی با صنایع مس ایران : یکی از تولیدات اصلی و ارزشمند در ایران مس و فراورده‌های آن است. کارخانه‌های مس سرچشمه (شکل ۱۷ – ۲) و مس شهید باهنر از جمله کارخانه‌هایی هستند که با استفاده از مواد خام، شمش و ورق، مس تولید می‌کنند.



شکل ۱۷ – ۲ – کارخانه مس سرچشمه

۱ – ۲ – کار عملی ۱ : کار با میکرومتر

هدف: کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری ضخامت و قطر سیم و سایل لازم: میکرومتر – چهار قطعه سیم لاکی در قطرهای متفاوت – برچسب

نکات ایمنی: میکرومتر دستگاهی بسیار حساس و دقیق است، مطابق شکل ۱۶ – ۲ آن را طوری در دست بگیرید که هرگز بروی زمین سقوط نکند.



شکل ۱۶ – ۲ – چگونگی در دست گرفتن میکرومتر

– از ضربه زدن به کلیه اجزاء میکرومتر و بازی کردن با آن جداً خودداری کنید.

– چنانچه از میکرومتر مکانیکی استفاده می‌کنید، هنگام اندازه‌گیری وقتی صدای جغجغه شنیده شد، فوراً چرخاندن قسمت‌های متحرک دستگاه را متوقف کنید.

– از وارد کردن فشار در جهات مختلف به اهرم‌ها و سایر اجزاء میکرومتر پرهیز کنید.

مراحل انجام کار

۱ یک میکرومتر در اختیار بگیرید و عملکرد آن را به طور کامل شرح دهید.

۲ چهار نمونه سیم لاکی را که در اختیار دارید با برچسب شماره‌گذاری کنید.

۳ با استفاده از سمباده نرم قسمت پوشش لاکی سیم را بردارید.

۴ قطر سیم لاکی را که در اختیار دارید (بدون روکش) اندازه بگیرید.

۵ مقادیر خوانده شده را به ترتیب شماره در جدول ۳ – ۲ وارد کنید.



۲) موضوع را با مشتری مطرح کند سپس اقدام به تعمیر سیم پیچی نماید.

۳) سیم پیچی نکند.

موضوع را در کلاس مطرح و بحث کنید و نتایج به دست آمده را به صورت یک گزارش کار ارائه دهید.

با استفاده از منابع مختلف تعداد کارخانه‌هایی که شمش مس را تبدیل به سیم مسی روکش دار (لاکی) می‌کنند، شناسایی و کاربرد محصولات آنها را تشریح نماید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۱۱-۲-محاسبه عملی سیم پیچ (بوبین) با هسته هوا

برای پیچیدن بوبین باید اطلاعات زیر را داشته باشیم:

► جریان عبوری از بوبین (I بر حسب آمپر یا میلی آمپر)

► ضریب خودالقابی بوبین (L بر حسب میکروهانزی)

► حجم فضایی که بوبین اشغال می‌کند (سانتی متر مکعب که بستگی به طول و قطر بوبین دارد)

► قطر قرقه (D بر حسب سانتی متر)

► طول مفید سیم پیچ (l بر حسب سانتی متر)

► تعداد دور سیم پیچ (N بر حسب تعداد دور)

► قطر سیم مورد استفاده (d بر حسب سانتی متر)

با در دست داشتن اطلاعات کافی می‌توانیم مقدار مجھول را با استفاده از رابطه‌های مرتبط تعیین کنیم.

می‌دانیم مقدار ضریب خودالقابی بوبین را می‌توانیم از رابطه $\frac{L}{\pi D^2 N} = \frac{0.8D^2 N^2}{3D + 91}$ محاسبه کنیم. از طرفی هدف ما پیچیدن

یک سیم پیچ با ضریب خودالقاء مشخص است، لذا این رابطه نمی‌تواند قابل استفاده باشد. ما نیاز به رابطه‌ای داریم که بتوانیم تعداد دور (N) را برای بوبینی با ابعاد معین و محدودیت‌های تعیین شده به شرح زیر محاسبه کنیم:

● چون سیم‌ها روی قرقه پیچیده می‌شود طبق رابطه زیر، طول بوبین تابعی از قطر سیم و تعداد دور آن است که با افزایش تعداد دور، طول بوبین افزایش و ضریب خودالقابی آن کاهش می‌یابد:

$$1 = Nd \rightarrow \text{قطر سیم} \times \text{تعداد دور} = \text{طول بوبین}$$

الگوی پرسش



۱) سیم‌های لاکی بر اساس و سیم‌های روشنابی بر اساس طبقه‌بندی می‌شوند.

(۱) قطر - قطر (۲) سطح مقطع - سطح مقطع

(۳) سطح مقطع - قطر (۴) قطر - سطح مقطع

۲) چگالی جریان یک سیم A/mm^2 است. قطر سیم مورد نیاز را برای عبور جریان ۱ آمپر محاسبه کنید.

(۱) $28/0$ (۲) $56/0$

(۳) $13/1$ (۴) $26/2$

۳) کدام یک از اندازه‌گیری‌های داده شده دقیق‌تر است؟

(۱) $20/2$ (۲) $20/12$

(۳) $20/12$ (۴) دقت همه یکسان است

۴) دقت اندازه‌گیری ریزننج (میکرومتر) که با آن کار کردید کدام است؟

(۱) پنج صدم میلی متر (۲) یک دهم میلی متر

(۳) دو صدم میلی متر (۴) یک صدم میلی متر

۵) شخصی پنکه‌ای را جهت تعمیر به تعمیرگاه می‌برد. مشخص می‌شود که سیم پیچ آن سوخته است. تعمیر کار قطر سیم را با میکرومتر اندازه می‌گیرد. در تعمیرگاه سیم با قطر

مورد نظر وجود ندارد ولی قطر تزدیک به آن موجود است.

مشتری اصرار دارد کارش سریع‌تر انجام گیرد. به نظر شما تعمیر کار کدام یک از کارهای زیر را باید انجام دهد؟

(۱) بدون آنکه موضوع را با مشتری مطرح کند، سیم موجود را برای سیم پیچی استفاده کند تا مشتری دچار تردید نشود.

بنابراین باید به گونه‌ای عمل کنیم که این محدودیت را پوشش دهیم.

● معمولاً محدودیت فضای برای نصب بوبین وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. برای بدست آوردن یک رابطه قابل قبول و مطلوب، به جای A در رابطه ضریب خودالقایی مقدار $d = N d$ را می‌گذاریم:

$$L = \frac{0.08D^2N}{3D + 9Nd}$$

با استفاده از رابطه بالا می‌توانیم مقدار تعداد دور N را محاسبه کنیم. محاسبه مقدار N و تعیین طول مناسب دربحث ما نمی‌گنجد. در صورت تمایل به محاسبه می‌توانید به منابع مرتبط مراجعه کنید. در این محاسبات استفاده از نرم افزار مانع ندارد.

پژوهش



• با مراجعه به منابع مختلف واینترنت وجود یابنود روابط دیگر برای محاسبه بوبین با هسته هوا را بررسی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

• بهترین روش برای انتخاب طول بوبین و قطر سیم با توجه به فضای محدودی که در اختیار داریم را باید و در کلاس به بحث بگذارید.

۱۲-۲- برای محاسبه یک بوبین کاربردی باید مراحل زیر را اجرا کنید

(الف) متناسب با فضای موجود، ابعاد قرقه را انتخاب کنید.
 (ب) قطر سیم را مطابق با جریان عبوری مورد نیاز محاسبه کنید. چون سیم لامپی با سطح مقطع دایره‌ای برای پیچیدن بوبین به کار می‌رود، باید برای محاسبه قطر سیم از چگالی جریان و جریان عبوری از سیم پیچ استفاده کنید.

مثال: بوبینی طراحی کنید که ضریب خودالقایی آن $D = 1\text{ cm}$ و جریان عبوری از آن $I = 200\text{ mA}$ و $A = 4\text{ mm}^2$ باشد. طول بوبین در این شرایط چقدر می‌شود؟

● **محاسبه قطر سیم:** ابتدا با استفاده از چگالی جریان و جریان عبوری از بوبین قطر سیم را محاسبه می‌کنیم.

$$d = \frac{1}{113} \sqrt{\frac{I}{J}} = \frac{1}{113} \sqrt{\frac{0.2}{4}} = \frac{1}{113} \sqrt{\frac{2}{40}}$$

$$d = \frac{1}{113} \sqrt{0.05} = 0.252\text{ mm}$$

● **انتخاب سیم استاندارد:** با مراجعه به جدول قطرسیم مناسب (بدون لامپ) را انتخاب می‌کنیم. در جدول سیم‌های استاندارد، سیم با قطر 0.252 mm وجود ندارد، اما سیم با قطر 0.26 mm وجود دارد. در این شرایط باید قطر بزرگتر یعنی 0.26 mm را انتخاب کنیم.

قطر سیم استاندارد بدون لامپ $0.26\text{ mm} = 0.26\text{ cm}$ برای محاسبه تعداد دور بوبین از قطر سیم بدون لامپ و برای محاسبه فضای مورد نیاز از قطر سیم با لامپ استفاده می‌کنیم. برای اجرای این محاسبات می‌توانید از نرم افزار استفاده کنید. برای ساخت بوبین در این کار عملی محاسبات را از قبل انجام داده اید.

باتوجه به محاسبات انجام شده، قرقه‌ای با طول $1/6$ سانتی‌متر نیاز ما را بر طرف می‌کند.



پژوهش

بررسی کنید، در صورتی که طول بوبین بزرگ‌تر از فضای پیش‌بینی شده باشد، برای کاهش طول چه باید کرد؟ نتیجه پژوهش خود را به کلاس ارائه دهید.

۱۳- محاسبه بوبین‌های یک لامپ با استفاده از نرم افزار

◀ نرم افزار محاسبه بوبین یک لامپ را نصب کنید.

◀ با استفاده از امکانات نرم افزار مشخصات بوبین 10 mH میکروهانتری داده شده در مثال را محاسبه کنید.

◀ مقادیر بدست آمده به وسیله نرم افزار را با مقادیر محاسبه شده با استفاده از رابطه مقایسه کنید.

۱۴- دستگاه بوبین پیچ


بوبین را روی فرقه یا هسته می‌پیچند. برای پیچیدن بوبین از دستگاه بوبین پیچ استفاده می‌کنند. در صورتی که تعداد دور بوبین کم باشد، آن را با دست می‌پیچند. دستگاه بوبین پیچ در دو نوع دستی و برقی ساخته می‌شود. بوبین‌پیچ‌های برقی در دو نوع معمولی و خودکار ساخته می‌شوند. چگونگی نصب، راهاندازی و کاربرد دستگاه بوبین‌پیچ را در دفترچه راهنمای آن می‌نویسنند. در شکل ۱۸-۲ چهار نمونه دستگاه بوبین‌پیچ دستی را ملاحظه می‌کنید.

ابتكار و
خلائق

کدام یک از دستگاه‌های نشان داده شده را می‌توانید بسازید؟ آیا ایده دیگری برای ساخت این دستگاه دارد؟ نتایج را به صورت یک گزارش به کلاس ارائه دهید. در صورت امکان یک نمونه را بسازید.

مطالعه کنید

دفترچه راهنمای دستگاه بوبین‌پیچ موجود در کارگاه به زبان فارسی را مطالعه کنید و چگونگی کاربرد دستگاه را بیاموزید. در صورت نیاز از هنرآموز کارگاه کمک بگیرید.

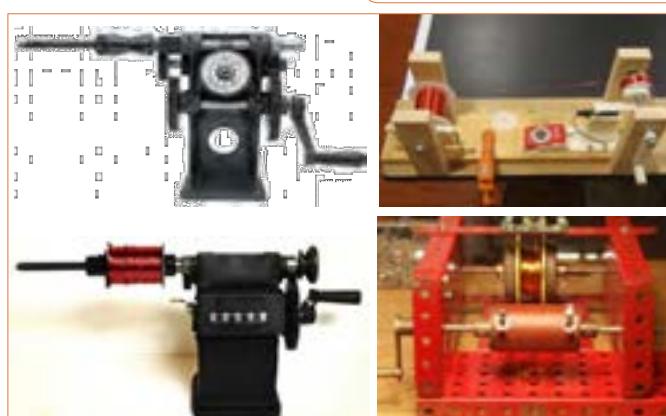

شکل ۱۸-۲- نمونه‌هایی از دستگاه بوبین‌پیچ دستی

الگوی پرسش



بوبینی طراحی کنید که ضرب خودالقابی آن $H = 100\text{ mm}$ و جریان عبوری از آن $I = 400\text{ mA}$ و قطر فرقه $D = 1/5\text{ cm}$ چگالی جریان $\frac{A}{mm} = j$ باشد. طول بوبین در این شرایط چقدر می‌شود؟

به سایت‌های اینترنتی مراجعه کنید. آیا نرم‌افزار دیگری برای محاسبه بوبین وجود دارد؟ نتیجه را گزارش دهید.

نکته اینمنی



★ هنگام کار با قیچی و کاتر، چه نکاتی مانند مراقبت از دست خود را باید رعایت کنید؟ حداقل ۳ مورد را نام ببرید.

★ در صورتی که چسب روی لباس یا دست‌های شما بریزد چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟ نام ببرید.

★ چرا هنگام کار باید جدی باشیم و از حرکات بی‌مورد و نابه‌جا پرهیز کنیم؟

★ اگر هنرجویی در زمان تعیین شده نتواند بوبین خود را پیچد چه مشکلاتی برای وی بوجود می‌آید؟

بحث کنید



از طریق بحث و گفت و گو با اعضاء گروه خود روش‌های مختلفی را برای ارزشیابی کار با میکرومتر بیابید و نتایج را به کلاس ارائه کنید.

ترجمه کنید



پژوهش

با مراجعه به اینترنت و سایر منابع درباره کاربرد انواع بیان‌بیچ‌ها در زمینه‌های مختلف تحقیق کنید و نتایج را در قالب یک گزارش به معلم خود ارائه دهید.

دفترچه راهنمای دستگاه بیان‌بیچ موجود در کارگاه به زبان انگلیسی را مطالعه و ترجمه کنید. در صورت نیاز از معلم خود کمک بگیرید.

فیلم ۴



فیلم کاربرد دستگاه بیان‌بیچ را ببینید.

ترجمه کنید



راهنمای کاربرد دستگاه بیان‌بیچ شکل ۱۹-۲ را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کنید. در صورت نیاز از دیگران کمک بگیرید. توجه داشته باشید که هدف فقط ترجمه متن نیست، هدف کاربرد دستگاه با استفاده از دفترچه راهنمای است.

BOBBIN WINDERS Instruction manual

HAND BOBBIN WINDERS

Our manual bobbin winders are belt driven, have self-lubricating bronze bearing, and are available in single-ended and double-ended models. The single-ended winder has a tapered shaft that will accommodate a variety of bobbins up to "6inches" long. The double-ended winders can be used for "bobbins", Pins, and a variety of large-flanged spools up to 9" long. A clamp incorporated into the design of all of our bobbin winders means you'll never have to hunt around for a "C" clamp again.



DOUBLE - ENDED ELECTRIC BOBBIN WINDER

will Our electric bobbin winder is double-ended and accommodates bobbins, spools, and pirns up to 9" long and with flanges up to 4" in diameter. An electric winder saves time, especially when there's a lot of winding to do. The speed of the winder is controlled by a foot-powered rheostat like that of a sewing machine.



Dimensions

شکل ۱۹-۲—نمونه‌هایی از دستگاه بیان‌بیچ دستی و راهنمای دستگاه

SINGLE END HAND WINDER	6" x 11" x 10"	2 lb
DOUBLE ENDE HAND WINDER	6" x 11" x 18"	2/12 lb
DOUBLE END ELECTRIC WINDER	4" x 4" x 20"	6lb

فعالیت



بررسی کنید چند نمونه دستگاه بیان‌بیچ ایرانی وجود دارد. راهنمای کاربرد آنها را بارگیری (download) کنید.

الگوی پرسش



قسمتی از راهنمای کاربرد نمونه دیگری از دستگاه بوینیج را از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه کنید. در صورت نیاز از دیگران کمک بگیرید. توجه داشته باشید که هدف فقط ترجمه متن نیست، هدف کاربرد دستگاه با استفاده از دفترچه راهنمای است.



از آنجا که کاربرد ابزار، مشخصات فنی و نکات ایمنی مربوط به آن بسیار مهم است فیلم را با دقت کافی و چندین بار ملاحظه کنید و محتوای آن را کاملاً یادداشته باشیم، جدول ۴-۲.

فیلم



فیلم مشخصات ابزار و نکات ایمنی مربوط به آنها را مشاهده کنید.

ابزار، مواد، ملزمات و تجهیزاتی که در اختیار دارید را با مشخصات فنی آن تطبیق دهید و سلامت آنها را تأیید کنید.

فعالیت



جدول ۴-۲- ابزار، مواد، ملزمات و تجهیزات مورد نیاز برای هنرجو

ردیف	عنوان	تعداد / مقدار	مشخصات فنی
۱	قرقره بوین	یک عدد	با توجه به محاسبات و طراحی
۲	سیم لاسکی	۱۰ متر	با توجه به محاسبات و طراحی
۳	سیم افشاران	۱۰ سانتی متر	۷۵ mm ^۲ = سطح مقطع
۴	بوینیج ساده	یک دستگاه	نوع ساده با دور شمار معمولی (موجود)
۵	وارنیش حرارتی	۵ سانتی متر	نمره ۱/۵ یا ۲
۶	سباده نرم	۱۰ سانتی متر مربع	(برای آهن)
۷	چسب کاغذی	۱۰ سانتی متر	بهنا ۱ سانتی متر
۸	سیم چین	یک عدد	استاندارد (متوسط، مینیاتوری، ۱۰ سانتی متر)
۹	دم باریک	یک عدد	استاندارد (متوسط، مینیاتوری، ۱۰ سانتی متر)
۱۰	سشوار مخصوص وارنیش حرارتی	یک دستگاه	استاندارد - معمولی
۱۱	پل RLC	یک دستگاه	استاندارد با حوزه mH و μ H
۱۲	میکرومتر	یک دستگاه	استاندارد با قابلیت اندازه گیری یک صدم میلی متر
۱۳	پرده بُرد	یک قطعه	استاندارد
۱۴	هسته	۴ قطعه	با توجه به قطر داخلی قرقره از جنس چوب، آهن، فریت و مس
۱۵	سیم پرده بُرد و سیم رابط با گیره دوسر سوسماری	به مقدار کافی	استاندارد
۱۶	ابزار لحم کاری با هویه قلمی	یک سری برای هنرآموز و استاد کار آزمایشگاه	

فعالیت



۷ برای سیم آنچه که در فیلم دیده اید یک سر سیم روکش دار را به سر لخت شده سیم لاکی اتصال دهید و با کمک مربی خود آن را لحیم کنید.

۸ طبق دستور اجرایی داده شده در فیلم بوین پیچی، بوین ۱۰ میکروهانزی را با دست بیچید.

۹ سر دیگر بوین را مانند سر اول آن به سیم روکش دار متصل و روی قرقه محکم کنید. اکنون بوین شما آماده بهره برداری است. این بوین را بعداً به عنوان یک قطعه الکترونیکی، مورد استفاده قرار می دهید.

۱۰ می خواهیم بوین دیگری با مشخصات داده شده در جدول ۶ - ۲ را با دستگاه بیچیم.

جدول ۶ - ۲ - مشخصات بوین ۱۰۰ میکروهانزی

قطر سیم با لای	قطر قرقه	طول قرقه I	ضریب خود القاء	تعداد دور
۰/۲۵ mm	D=۲۰ mm	۳۰ mm	۱۰۰ μH	۱۰۰

۱۱ مراحل ۲ تا ۷ را برای بوین ۱۰۰ میکروهانزی تکرار کنید.

۱۲ دستگاه بوین پیچ را مورد بررسی قرار دهید و با استفاده از دفترچه راهنمای کاربرد آن چگونگی استفاده از آن را بیاموزید.

۱۳ طبق دستور اجرایی داده شده در فیلم بوین پیچی، بوین ۱۰۰ میکروهانزی را با دستگاه بوین پیچ بیچید.

۱۴ سر دیگر بوین را مانند سر اول آن به سیم روکش دار متصل و روی قرقه محکم کنید. اکنون بوین شما آماده بهره برداری است. این بوین را بعداً به عنوان یک قطعه الکترونیکی، مورد استفاده قرار می دهید.

تنظیم
گزارش کار

۱۵ گزارش فرایند اجرایی کار خود را در حداکثر دو برگ تنظیم کنید و ارائه دهید.

مواد، ملزومات و تجهیزاتی که در اختیار دارید را با مشخصات فنی آن تطبیق دهید و سلامت آنها را تأیید کنید.

الگوی پرسش



مهم ترین نکات اینمی مربوط به دستگاه بوین پیچ و سشوار مخصوص وارنیش حرارتی را شرح دهید. در صورت رعایت نکردن این نکات چه مشکلاتی پیش می آید؟

۱۶ - ۲ - کار عملی ۲ : پیچیدن بوین با دست و دستگاه هدف : کسب مهارت لازم در پیچیدن بوین با دست و دستگاه وسایل لازم : سیم لاکی ۰/۲۵ - قرقه مناسب - ابزار لحیم کاری - سیم افسان ۰/۵ - سیم چین - سیم لخت کن - سمباده نرم

مراحل انجام کار

فیلم ۶

۱ فیلم بوین پیچی را مشاهده کنید.

۲ می خواهیم بوین با مشخصات داده شده در جدول ۵ - ۲ را با دست بیچیم.

جدول ۵ - ۲ - مشخصات بوین ۱۰ میکروهانزی

قطر سیم با لای	قطر قرقه	طول قرقه I	ضریب خود القاء	تعداد دور
۰/۲۵ mm	D=۱۰ mm	۲۰ mm	۱۰ μH	۳۸

۳ سیم را انتخاب و قطر آن را با میکرومتر اندازه بگیرید. قطر سیم لاکی = $d = \dots\dots\dots mm$

۴ قرقه مناسب انتخاب کنید، طول سیم پیچ را محاسبه کنید.

۵ دو قطعه سیم روکش دار با سطح مقطع $0/75$ میلی متر مربع را به طول ۵ سانتی متر ببرید و دوطرف آن را به اندازه ۷ میلی متر روکش برداری کنید.

۶ روکش لاک سر سیم لاکی را با استفاده از روش بیان شده در فیلم بوین پیچی به وسیله سمباده بردارید.

دارد، مراحل پیچیدن بوبین‌ها را بازبینی و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. چنانچه مقدار تفاوت کم است، تعداد دور را کمی تغییر دهید تا به نتیجه قابل قبول برسید.

- ۵** گزارش کار خود را طبق روش‌های قبل تنظیم کنید و در دفتر گزارش کار بنویسید.

تنظیم
گزارش کار

الگوی پرسشی

قسمتی از دفترچه راهنمای کاربرد که به وسیله مری تقسیم‌بندی شده است رادر ساعت‌های غیر درسی به صورت یک کار تیمی ترجمه کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۶-۱۸- کار عملی ۴ : پیچیدن بوبین با دست و دستگاه هدف : کسب مهارت لازم در پیچیدن بوبین با دستگاه وسایل لازم : سیم لامپی ۲۵٪ - قرقره مناسب - ابزار لحیم کاری - سیم افسان ۵٪ - سیم چین - سیم لخت کن - سمباده نرم - دستگاه پل RLC متر - راهنمای کاربرد دستگاه.

مراحل انجام کار

۱ می‌خواهیم بوبین چند لایه و از پیش محاسبه شده با ضرب خودالقابی ۱۰ میلی‌هانزی را برای جریان ۲۰۰ میلی‌آمپر روی فرقه‌ای به طول دو سانتی‌متر و قطر داخلی ۱/۵ سانتی‌متر پیچیم : $D_{\min} = 1/5 \text{ cm}$ $1 = 2 \text{ cm}$

۲ شکل بوبین چند لایه مشابه شکل ۲۱ - ۲ است. در این شکل قطر داخلی (D_{\min}), قطر خارجی مورد نیاز (D_{\max}), قطر متوسط (D_{ave}), طول بوبین (l) و عمق بوبین (e) است. معمولاً مقدار قطر داخلی، طول بوبین و جریان مجاز بوبین را می‌دهند، سایر مقادیر از طریق محاسبه با روش سعی و خطأ به دست می‌آید.

در این فرایند محاسبات بوبین چند لایه مورد نظر نبوده، فقط مهارت پیچیدن آن مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد.

۱۷-۲- کار عملی ۳ : اندازه‌گیری ضرب خودالقابی بوبین و اصلاح آن



شکل ۱۷-۲-۰ دو نمونه دستگاه پل RLC متر

هدف : کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری ضرب خودالقابی بوبین پیچیده شده به وسیله دست و دستگاه و اندازه‌گیری آن با پل RLC متر

وسایل لازم : بوبین آماده - دستگاه پل RLC متر - راهنمای کاربرد دستگاه.

مراحل انجام کار

۱ راهنمای کاربرد پل RLC متر را مطالعه کنید و چگونگی کاربرد آن را بیاموزید. (به کتاب همراه هنرجو مراجعه کنید).


۲ فیلم اندازه‌گیری بوبین با دستگاه پل RLC متر را مشاهده کنید.

فیلم ۷

۳ با استفاده از دستگاه پل LCR متر مقدار ضرب خودالقابی بوبین‌هارا اندازه بگیرید و در جدول ۷-۲ یادداشت نمایید. در شکل ۱۷-۲-۰ دو نمونه دستگاه پل LCR متر را مشاهده می‌کنید. جدول ۷-۲-۰- اندازه‌گیری بوبین

سیم پیج	مقدار پیش‌بینی شده	مقدار اندازه‌گیری شده	آیا مقادیر تطبیق می‌کنند؟
L _۱	۱۰ μH		بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
L _۲	۱۰۰ μH		بلی <input checked="" type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>

۴ مقدار اندازه‌گیری شده را با مقدار پیش‌بینی شده مقایسه کنید. در صورتی که بین مقادیر اختلاف فاحشی وجود

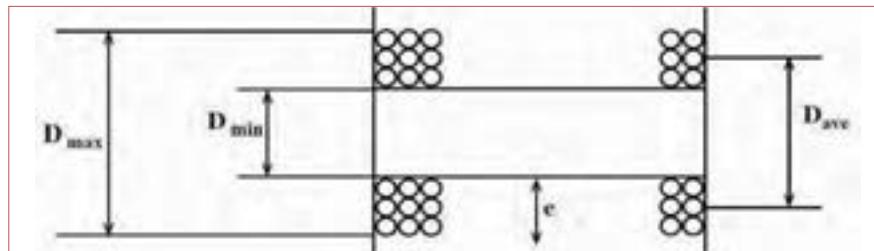

شکل ۲-۲۱- بوین چند لایه

پژوهش



تنظیم
گزارش کار

- ۹** گزارش کار خود را طبق روش های قبل تنظیم کنید و در دفتر گزارش کار بنویسید.

۱۹- تأثیر هسته بر ضریب خودالقایی بوین همان طور که در قسمت های قبل اشاره شد، یکی از اجزاء بوین هسته است. تاکنون درباره بوین با هسته هوا بحث کردیم و نمونه هایی از آن را ساختیم. در این مرحله می خواهیم اثر هسته را روی بوین بررسی کنیم. هنگامی که جریان الکتریکی از سیم یا سیم پیچ عبور می کند در اطراف آن میدان مغناطیسی مطابق شکل ۲-۲۲ ایجاد می شود. سه عنصر آهن، نیکل و کبالت و بعضی از آلیاژ های آنها که بهشدت جذب آهن ربا می شوند، را مواد مغناطیسی، مغناطیس شونده یا "فرومغناطیس" می نامند. موادی مانند مس، برنج، شیشه و چوب که جذب آهن ربا نمی شوند، مواد "غیر مغناطیسی" نام دارند. مواد مغناطیسی وقتی در کنار یک آهن ربا قرار می گیرند مولکول های آنها منظم شده و خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند. میزان نفوذ خطوط نیروی مغناطیسی در مواد مغناطیس شونده را ضریب نفوذ مغناطیسی می نامند و آن را با μ نمایش می دهد. هر قدر این ضریب در مواد بیشتر باشد میزان قابلیت مغناطیس شدن ماده بیشتر است. چنانچه هسته ای از جنس مواد مغناطیسی در داخل قرقه بوین قرار گیرد، متناسب با ضریب نفوذ مغناطیسی، مقدار ضریب خودالقایی بوین زیاد می شود.

- ۳** با مراجعه به منابع مختلف در مورد بوین های چند لایه بررسی کنید که مقادیر D_{ave} , D_{max} , D_{min} و e چه کاربردی دارد؟ نتایج را به کلاس ارائه دهید.

- ۴** پس از انجام محاسبه با در نظر گرفتن قطر سیم برابر با $d = 0.25 \text{ mm}$ ، مقادیر زیر به دست می آید :

$$D_{\text{min}} = 1.0 \text{ cm}, l = 2 \text{ cm}, D_{\text{ave}} = 1.85 \text{ cm}, N = 1000$$


- ۵** بنده ای ۱ تا ۶ کار عملی شماره ۲ را برای بوین 1° میلی هانری نیز انجام دهید.

- ۶** با استفاده از مقادیر داده شده قرقه مناسب انتخاب کنید (یا بسازید) و با دستگاه بوین پیچ تعداد ۱۰۰۰ دور سیم لاکی با قطر $d = 0.25 \text{ mm}$ را به طور منظم دور آن بیچید و سیم روکش دار را به طرف دیگر آن اتصال دهید.

- ۷** با استفاده از دستگاه پل RLC متر مقدار ضریب خودالقایی بوین ها را اندازه بگیرید. در شکل ۲-۲ دو نمونه دستگاه پل RLC متر را مشاهده می کنید.

$$L = \dots\dots\dots\dots\dots \text{ mH}$$

- ۸** مقدار اندازه گیری شده را با مقدار محاسبه شده 10° میلی هانری) مقایسه کنید. در صورتی که بین مقادیر اختلاف فاحشی وجود دارد، مراحل پیچیدن بوین ها را بازبینی و تکرار کنید تا به نتیجه مطلوب برسید. چنانچه مقدار تفاوت کم است، تعداد دور را کمی تغییر دهید تا به نتیجه قابل قبول برسید. این بوین را بعداً به عنوان یک قطعه الکترونیکی، مورد استفاده قرار می دهید.

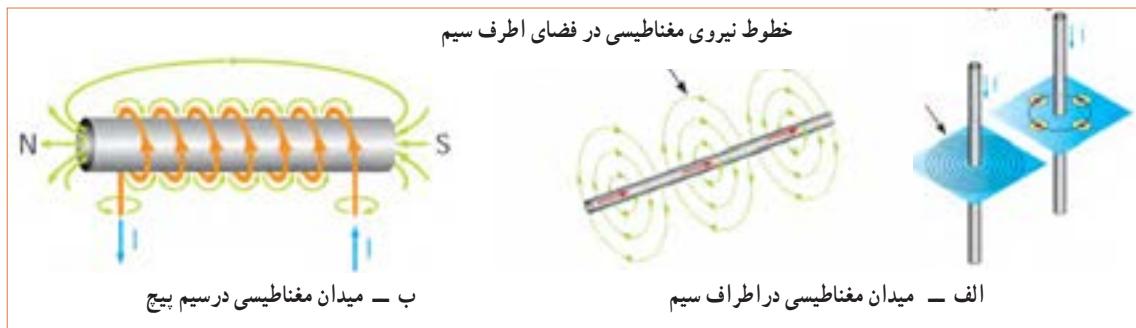

شکل ۲-۲-۲- میدان مغناطیسی

پویانمایی

به اینیشن خطوط نیروی اطراف سیم حامل جریان توجه کنید.

در مورد اجسام پارامغناطیس و دیامغناطیس پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش

مواد فرو مغناطیسی را نام ببرید.

الگوی پرسش

۲-۲۰- کار عملی ۵: تأثیر هسته در مقدار ضریب خودالقایی

۳ در نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر دستگاه پل LCR متر و تعدادی بویین را روی میز کار نرم افزار بیاورید و ضریب خودالقایی بویین را به وسیله دستگاه اندازه بگیرید و در جدول ۸-۲ بنویسید و با مقدار نامی آن مقایسه کنید.

۱ فیلم تأثیر هسته از جنس مواد مختلف در ضریب خودالقایی بویین را مشاهده کنید.

فیلم



۲ برد بُرد، سیم‌های رابط، دستگاه LCR متر، بویین‌های ساخته شده و هسته‌ها را آماده کنید.

جدول ۸-۲- اندازه‌گیری مقدار اندوکتانس (ضریب خودالقایی) بویین با نرم افزار

ردیف	مقدار نامی	مقدار اندازه‌گیری شده (جنس - جایه‌جایی)	اثر تغییر هسته (جنس - جایه‌جایی)
۱			
۲			
۳			
۴			

پرسش: با توجه به اجرای کار نرم افزاری آیا توانستید با تغییر هسته (جنس - جایه‌جایی) ضریب خودالقایی را تغییر دهید؟ در صورتی که پاسخ منفی است چرا؟

پرسش

۶ هسته‌های چوبی، مسی، پلاستیکی، آهنی و فریت را به طور کامل در داخل سوراخ قرقه بوبین قرار دهید و مقدار اندوکتانس را اندازه بگیرید و در جدول ۹-۲ بنویسید.

۷ مرحله ۶ را برای بوبین‌های ۱۰۰ میکروهانزی و ۱۰ میلی‌هانزی تکرار کنید و نتایج را در جدول ۹-۲ یادداشت کنید.

۴ با استفاده از پر بُرد بوبین ۱۰ میکروهانزی ساخته شده را به دستگاه پل LCR متر اتصال دهید و مقدار اندوکتانس آن را در جدول ۹-۲ بنویسید.

۵ فاصله سیم‌ها را روی هسته از یکدیگرزیاد کنید و اثر آن را روی ضرب خود القایی مشاهده کنید و نتایج را بنویسید.

توضیح:
.....

جدول ۹-۲-۱ اندازه‌گیری مقدار اندوکتانس (ضریب خود القایی) بوبین با دستگاه LCR متر

مقدار اندازه‌گیری شده با هسته					مقدار اندازه‌گیری شده بدون هسته	مقدار نامی	ردیف
فریت	مس	پلاستیک	آهن	چوب			
					۱۰ μH	۱	
					۱۰۰ μH	۲	
					۱۰ mH	۳	

تنظیم
گزارش کار

۸ گزارش کار خود را طبق روش‌های قبل تنظیم کنید و در دفتر گزارش کار بنویسید.

۸ سیم پیچ معیوب می‌تواند به صورت اتصال کوتاه یا قطع باشد. در صورتی که لاک روی سیم‌های بوبین از بین برود، تمام سیم پیچ یا قسمتی از آن اتصال کوتاه می‌شود. با استفاده از دستگاه RLC متر و مولتی متر، سه نمونه سیم پیچ قطع، قسمتی اتصال کوتاه و اتصال کوتاه کامل را آزمایش کنید.

۹ در صورتی که بوبین دیگری هم در اختیار دارید مرحله ۵ را برای آن تکرار کنید.

بحث گروهی



۱۰ با یکدیگر درباره نتایج حاصل شده در جدول ۹-۲ بحث کنید و نتیجه را در دو سطر جمع‌بندی کنید.

ارزشیابی:
در دنیای آموزش ارزشیابی از دو دیدگاه نظری و عملی براساس استاندارد عملکرد و مطابق با نمون برگ‌های ۱-۸ و ۱-۹ دنیای کار و اطباق یافته‌ها با دنیای آموزش، به صورت مستمر، فرایندی، مقطعی یا پایانی به اجرا در می‌آید و گواهینامه صلاحیت زمانی صادر خواهد شد که دانش آموختگان در ارتباط با هر کار و مطابق با استاندارد عملکرد ارزشیابی شوند، همچنین هنگام استخدام نیاز ارزشیابی براساس استاندارد عملکرد صورت می‌گیرد.

۱۱ هسته آهنی و فریت را به تدریج وارد قرقه بوبین‌ها کنید و اثر آن را روی تغییر اندوکتانس مشاهده کنید و نتیجه را توضیح دهید.

توضیح:
.....

۷ قطر مناسب برای عبور 25° میلی‌آمپر جریان از سیم با

چگالی جریان 4° آمپر بر میلی‌متر مربع کدام است؟

۱- 28 mm^2 ۲- 25 mm^2

۳- 13 mm^2 ۴- 2 mm^2

۸ چگالی جریان یک سیم $\frac{3A}{\text{mm}^2}$ است. برای عبور جریان 50° میلی‌آمپر، قطر سیم مورد نیاز بر حسب میلی‌متر کدام است؟

۱- 46 mm^2 ۲- 16 mm^2

۳- 76 mm^2 ۴- 88 mm^2

۹ با توجه به پاسخ سوال‌های ۷ و ۸ اگر قطر سیم به دست آمده در جدول موجود نباشد، با مراجعه به جدول، قطر مناسب و استاندارد انتخابی را بنویسید.

۱۰ کدام یک از اندازه‌گیری‌های داده شده دقیق‌تر است؟

۱- 200 mm ۲- 22 mm

۱۱ دقت همه یکسان است.

۱۲ دقت اندازه‌گیری خطکش‌هایی که درجه‌بندی میلی‌متر دارند کدام است؟

۱- سانتی‌متر ۲- یک دهم میلی‌متر

۳- میلی‌متر ۴- متر

۱۳ دقت اندازه‌گیری ریز‌سنچ (میکرومتر) استفاده شده در کارگاه کدام است؟

۱- پنج‌صدم میلی‌متر ۲- یک‌دهم میلی‌متر

۳- دو‌صدم میلی‌متر ۴- یک‌صدم میلی‌متر

۱۴ واحد چگالی جریان را بنویسید.

۱۵ سیم‌های لاکی بر اساس و سیم‌های

روشنایی بر اساس طبقه‌بندی می‌شوند.

۱- قطر - قطر

۲- سطح مقطع - سطح مقطع

۳- سطح مقطع - قطر

۴- قطر - سطح مقطع

۲۱-۲ الگوی آزمون پایانی عملی

۱ روی قرقه‌ای به قطر 2 سانتی‌متر 115° دور سیم با قطر $\frac{3}{4}^{\circ}$ میلی‌متر می‌بیچیم. اگر بخواهیم ضرب خود القایی 15° میکروهانزی شود، طول سیم پیچ را محاسبه کنید. جنس هسته هوا است.

۲ بوین طراحی شده را به کمک بوین پیچ بیچید.

۳ به کمک LCR متر ضرب خود القایی بوین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

۴ اثر هسته‌های مختلف را روی ضرب خود القایی بوین بیچیده شده تحقیق کرده و نتایج را یادداشت کنید.

۲۲-۲ الگوی آزمون پایانی نظری

۱ هسته مناسب برای بوین‌های با ضرب خود القایی زیاد است.

۲ مقدار جریان عبوری از مقطع سیم را از جنس می‌نامند و آن را با حرف J نشان می‌دهند.

۳ قرار دادن هسته فریتی در داخل قرقه بوین با هسته هوا ضرب خود القایی بوین را افزایش کاهش می‌دهد.

۴ اگر چگالی جریان $\frac{A}{\text{mm}^2}$ و جریان عبوری از سیم I آمپر باشد، قطر سیم با استفاده از رابطه $d = \sqrt{\frac{I}{13J}}$ به دست می‌آید. نادرست درست

۵ اگر حلقه‌های سیم پیچ یک بوین یک لایه را از هم دور کنیم (فاصله حلقه‌ها را زیاد کنیم) ضرب خود القایی بوین کاهش می‌یابد. نادرست درست

۶ کدام رابطه برای محاسبه بوین یک لایه منظم با هسته هوا صحیح است؟

$$L = \frac{0.8DN^3}{3D+91} - 2$$

$$L = \frac{0.8D^3N^3}{3D+91} - 1$$

$$L = \frac{0.8D^2N^3}{31+9D} - 4$$

$$L = \frac{0.8DN^3}{3D+91} - 3$$

۱۵ در رابطه $L = \frac{^{\circ}/\circ \Delta D^2 N^2}{3D + 91}$ که مربوط به محاسبه ضریب خودالقابی بوین یک لایه با هسته هوا است، D، L، چه کمیت هایی هستند؟ واحد هر یک از کمیت ها را بنویسید.

۱۶ در این واحد یادگیری برای رسیدن به توسعه پایدار چه کارهایی را باید انجام دهیم؟ چگونه؟

۱۷ چگونه می توانیم با ابزار و مواد دور ریز یک بوین بیچ ساده بسازیم؟ شرح دهید.

۱۸ نکات ایمنی هنگام کار با بوین بیچ را نام ببرید.

۱۹ ترجمه کنید.

An internal zeroing function is provided and selectable from the front panel. Auto/Manual ranging is selectable for the five measurement ranges.

Connection to the device under test (DUT) is through 4 BNC terminals on the 100/101 front panel units. Various test fixtures are provided for different device under test to improve the measurement throughput and reliability.

۲۰ جدول استاندارد سیم ها چه کاربردی دارند؟ شرح دهید.

۲۱ جدول ۱۰ - ۲ مربوط به چه دستگاهی است و چه کاربردی دارد؟ ترجمه کنید.

۲ - ۱۰ جدول

SPECIFICATIONS	
Model	۱۰۰
Measurement Parameter	
Primary Display	L.C.R
Secondary Display	Q.D.
Test Signal Information	
Test Level	۰/۲۵V
Test Frequency	۱۲۰Hz, ۱kHz (۱۰۰Hz optional)

۲۲ با توجه به رابطه $L = \frac{^{\circ}/\circ \Delta D^2 N^2}{3D + 91}$ در صورتی که در بوین یک لایه قطر بوین ۵/۱ برابر شود و سایر کمیت ها تغییر

نکنند، مقدار L چند برابر می شود؟ چرا؟

ارزشیابی شایستگی پیچیدن یک نمونه بوبین ساده در حد mH و μH

شرح کار:

۱. تعیین مشخصات و مقدار اندازه بوبین
۲. تعیین مجھولات (قطر سیم، قطر قرقه، تعداد دور، طول سیم پیچ، ضریب خودالقایی، جنس هسته)
۳. تعیین و استفاده از رابطه مناسب جهت محاسبه مجھولات
۴. آمده‌سازی اجزای بوبین (سیم لامپ، قرقه، هسته مناسب، وارنیش، سیم‌افشان)
۵. آمده‌سازی ابزار (سیم چین، هویه، کاتر، قلع، روغن لحیم، دستگاه بوبین پیچ، LCR متر، مولتی‌متر)
۶. پیچیدن بوبین با رعایت استاندارد
۷. اندازه‌گیری ضریب خودالقایی و تست صحت بوبین پیچیده شده

استاندارد عملکرد:

محاسبه پیچیدن دو نمونه بوبین به صورت دستی و با بوبین پیچ ترانس حداکثر ۱۰ درصد

شاخص‌ها:

- ۱- تشریح اجزای ساختمان یک بوبین یک لایه (۱۰ دقیقه)
- ۲- انجام محاسبات یک نوع بوبین یک لایه (۳۰ دقیقه)
- ۳- انتخاب اجزاء و پیچیدن بوبین با دست یا دستگاه (۶۰ دقیقه)
- ۴- استفاده از مولتی‌متر و LCR متر جهت تست صحت مقدار بوبین پیچیده شده و نرم‌افزار (۲۰ دقیقه)

شروط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شروط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی(مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ متر مربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی ($18^{\circ}C$ - $27^{\circ}C$) و مجهز به وسایل اطفالی حریق - میز کار استاندارد با ابعاد $W180 \times D180 \times H80$ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته یا ایستاده - ماسک - تهویه - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق یا الکترونیک - لوازم التحریر - میز کار با برق - چسب - میکرومتر - کاتر - LCR دیجیتالی - بوبین پیچ - جداول استاندارد مربوط - ابزار عمومی لحیم کاری - تهویه - وارنیش - سیم‌افشان - رایانه - انواع سیم لامپ - هسته فریت و آهن - قرقه در ابعاد مختلف مناسب با برنامه آموزشی

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	محاسبه یک بوبین	تشریح ساختمان بوبین	نمودار هنرجو
۱				۱
۲				۲
۳				۲
۴				۱
			شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	
			۱- حفاظت از دستگاه	۲
			۲- دقت و ظرافت	
			۳- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر و کسب اطلاعات	
			۴- محاسبه ریاضی	
			میانگین نمرات	*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

۱. رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۲:





فصل دوم

کمیت‌های پایه الکتریکی



امواج DC مربوط به باتری‌ها و امواج متناوب مانند موج برق شهر (موج سینوسی) و یا امواج صوتی و تصویری، امواجی هستند که همواره با آن سروکار داریم. به طور مثال منابع تغذیه‌ای که با استفاده از برق شهر ساخته می‌شوند، قلب تپنده دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی هستند. لذا شناخت این امواج، کمیت‌های مربوط به آن و نیز اندازه‌گیری این کمیت‌ها از طریق نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اصولی‌ترین دانش پایه است که باید مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.

واحد یادگیری ۳

شاپستگی اندازه‌گیری کمیت‌های موج

آیا تا بهحال پی برده‌اید :

- شکل موج جریان باتری و جریان برق شهر چگونه است؟
- چه تفاوتی بین ولتاژ برق شهر و ولتاژ باتری وجود دارد؟
- کمیت‌های یک موج کدام‌اند و چگونه آنها را اندازه می‌گیرند؟
- چه دستگاه‌هایی کمیت‌های موج را اندازه می‌گیرند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای اندازه‌گیری کمیت‌های موج وجود دارد؟
- از برق شهر چگونه می‌توان ولتاژی مانند ولتاژ باتری ساخت؟

استاندارد عملکرد :

اندازه‌گیری ولتاژ و جریان DC و AC با درنظر گرفتن نکات ایمنی و استاندارد تعریف شده


۳-۲ - انواع جریان الکتریکی

جریان الکتریکی به سه دسته، جریان مستقیم، متناوب و متغیر تقسیم بندی می‌شود.

الف - جریان مستقیم (Direct Current DC)

جریان مستقیم یا یک طرفه جریانی است که فقط در یک جهت در مدار جاری می‌شود. با تری‌ها مولد جریان مستقیم هستند.


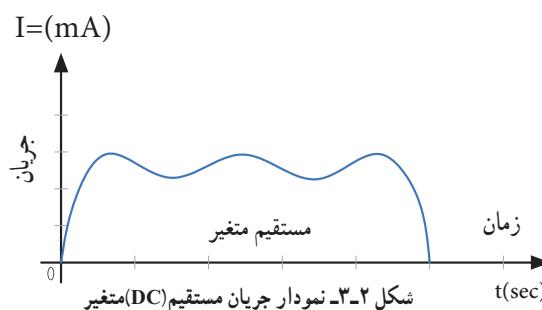
در شکل ۱ - ۳ نمودار جریان مستقیم روی محورهای مختلف رسم شده است. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، در زمان‌های مختلف مقدار جریان و جهت آن ثابت است. به این جریان، جریان مستقیم ثابت گویند. اگر جهت جریان تغییر نکند ولی مقدار آن متغیر باشد، جریان مستقیم متغیر نام دارد. شکل ۲-۳ یک نمونه جریان مستقیم متغیر را نشان می‌دهد.



۱-۳ - مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم تحریر، منبع تغذیه، مولتی‌متر، ترانسفورماتور، رایانه و نرم‌افزارهای مناسب

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

سیگنال الکتریکی حاصل از صحبت کردن انسان، تصاویر تلویزیونی، سیگنال‌های رادیویی، همه امواج متفاوتی اند که به طور مستمر و روزمره با آنها سروکار داریم. در این فصل به تشریح امواج DC و AC و منابع تولید آنها می‌پردازیم و کمیت‌های مرتبط با موج را با استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزار محاسبه می‌کنیم. در فرایند اجرای کار، توجه به شایستگی‌های غیرفنی و نکات ایمنی در به کارگیری دستگاه‌های اندازه‌گیری و دقیق در مراحل اندازه‌گیری بسیار اهمیت دارد و همواره باید مورد نظر باشد.

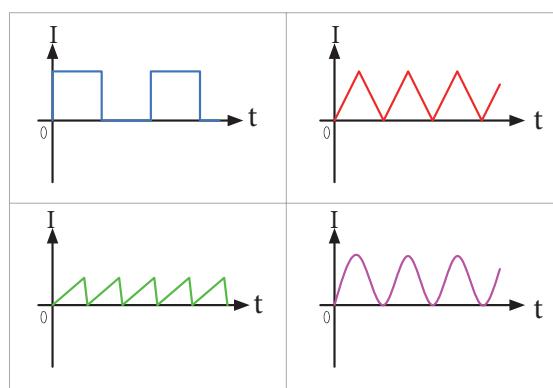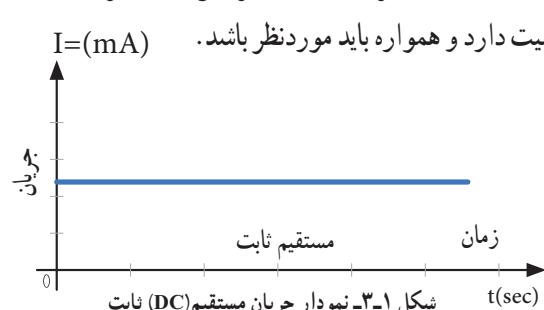


شکل ۳-۳- انواع شکل موج‌های جریان مستقیم (DC)

۱ چند نوع جریان مستقیم متغیر را در شکل ۳-۳ مشاهده می‌کنید. آنها را نام‌گذاری کنید. انواع دیگر جریان مستقیم متغیر را بیابید.

کار گروهی



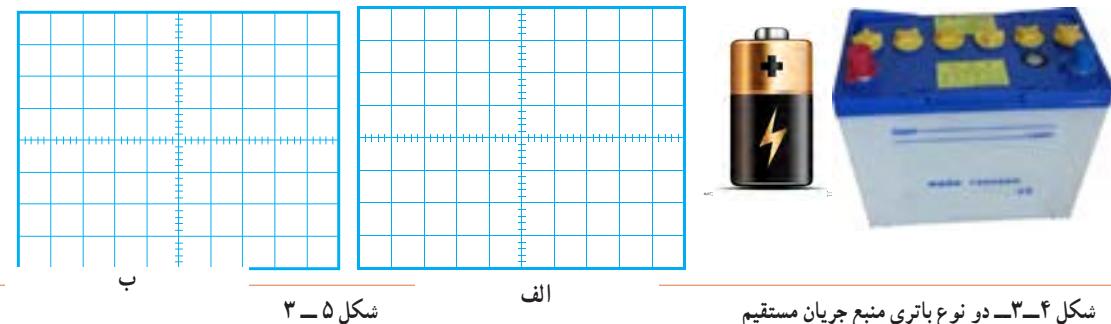
۲ در شکل ۳-۴ دو نوع باتری قلمی $1/5$ ولتی و باتری اتومبیل با ولتاژ 12 ولت را مشاهده می‌کنید. نمودار ولتاژ این دو باتری را با مقیاس مناسب نسبت به زمان در شکل الف و ب ۳-۵ رسم کنید.



نمایش اینیمیشن (پویانمایی) : پویانمایی مربوط به جریان‌های DC ثابت و متغیر و AC را بینید و پس از نمایش آن، در کلاس در مورد آن بحث کنید.



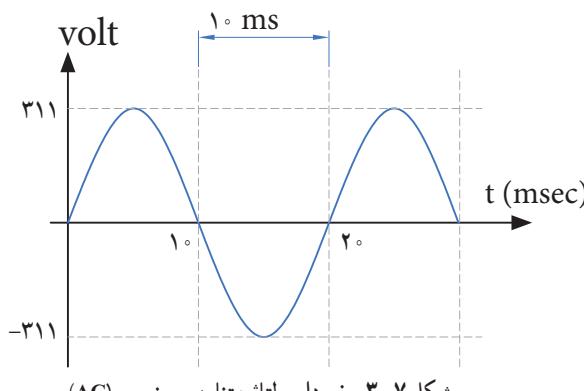
● **شکل‌های ولتاژ و جریان متناوب:** متداول‌ترین شکل جریان متناوب، شکل موجی است که شرکت‌های برق تولید می‌کنند. این شکل موج، به صورت سینوسی است. شکل ۳-۷ ولتاژ متناوب سینوسی تولیدی توسط شرکت‌های تولید برق در ایران را نشان می‌دهد.



۳ در مورد سیگنال صوتی که از طریق آمپلی‌فایر (تقویت‌کننده صوتی) به بلندگو می‌رسد بررسی کنید، آیا این سیگنال متغیر (غیرمستقیم غیرمتناوب) است؟ آیا این سیگنال قسمت منفی هم دارد؟ نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

ب - جریان متناوب (Alternating Current AC) :

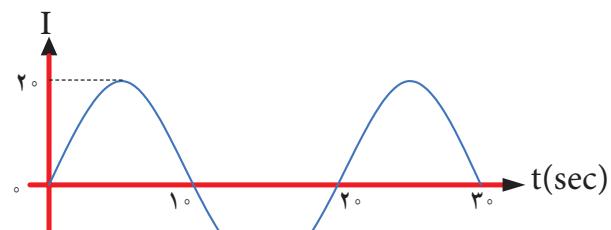جریان متناوب یا AC جریانی است که جهت و مقدار آن با زمان و به صورت یکنواخت تغییر می‌کند. برق مصرفی منازل که در نیروگاه‌های تولید می‌شود، جریان متناوب است. در شکل ۶-۳ یک نمونه جریان متناوب سینوسی رسم شده است.



همان‌طور که در شکل ۶-۳ مشاهده می‌کنید، جریان در ابتدا صفر است، سپس افزایش یافته به مقدار حداکثر (پیشینه) خود می‌رسد، سپس به صفر بر می‌گردد. مجدداً در جهت منفی به پیشترین مقدار خود می‌رسد و بار دیگر به صفر بر می‌گردد. طی این مراحل را یک چرخه (دوره تناوب یا سیکل) می‌نامند. این مراحل در زمان‌های مساوی عیناً تکرار می‌شود.


فکر کنید



مثال ۱: زمان تناوب موج سینوسی شکل ۱-۳ را محاسبه کنید.

پاسخ: با توجه به شکل، مدت زمان یک سیکل ۴ میلی ثانیه است. جواب :


$$T = 4 \text{ msec}$$

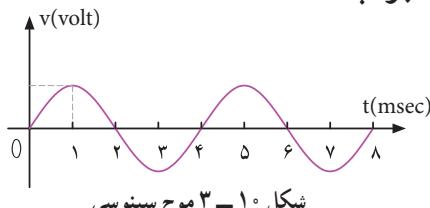

شکل ۱-۳ موج سینوسی

پرسش: در صورتی که تقسیمات محور زمان ۴ برابر شود (یعنی عدد ۱ تبدیل به ۴ و عدد ۲ تبدیل به ۸ و شود)، زمان تناوب چند میلی ثانیه خواهد بود؟


فرکانس یا بسامد (Frequency): به تعداد چرخه (دوره یا سیکل) در مدت زمان یک ثانیه فرکانس گویند. واحد فرکانس، سیکل (چرخه) بر ثانیه (CPS—cycle Per Second) یا هرتز (Hz) است. برای مثال، چون موج سینوسی نشان داده شده در شکل ۱۱-۳ دارای ۲ چرخه (سیکل) در یک ثانیه است، پس فرکانس آن ۲ سیکل بر ثانیه یا ۲ هرتز می شود.

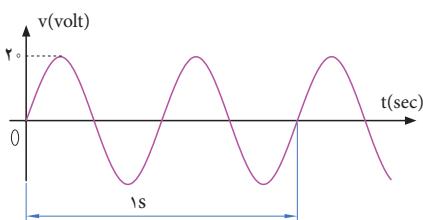

شکل ۱-۱۱-۳ موج سینوسی با فرکانس ۲ HZ

فکر کنید


● تعداد چرخه‌ها (سیکل‌ها) برای موج سینوسی شکل (۳-۱۲)

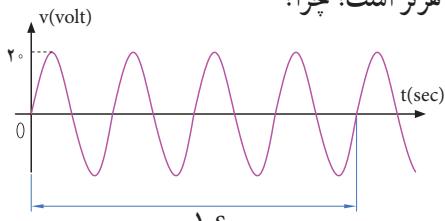

شکل ۱-۱۲-۳ موج سینوسی با فرکانس ۴ HZ

چند هرتز است؟ چرا؟

در شکل ۸-۳ نمونه‌های دیگر جریان متناوب نشان داده شده است. این جریان‌ها را نام‌گذاری کنید. انواع دیگر جریان متناوب را بیابید.

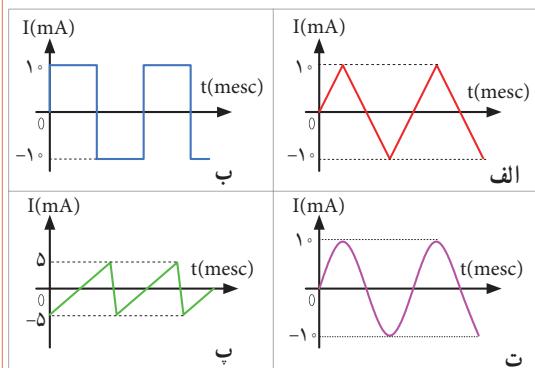

شکل ۸-۳- انواع شکل موج‌های جریان متناوب (AC)

فیلم ۱




فیلم چگونگی تولید جریان متناوب سینوسی را مشاهده کنید و اطلاعات مهم آن را به خاطر بسپارید.

۳-۳- ویژگی‌های موج سینوسی

هر موج سینوسی دارای ویژگی زمان تناوب، فرکانس یا بسامد و دامنه است که به آن می‌پردازیم.

زمان تناوب (T): مدت زمانی که طول می‌کشد تا یک چرخه (دوره یا سیکل) کامل طی شود را زمان تناوب یا بروید موج گویند. شکل ۹-۳ زمان تناوب موج را نشان می‌دهد. زمان تناوب را با حرف T مشخص می‌کنند. واحد زمان تناوب، ثانیه است. اجزاء ثانیه، میلی ثانیه (msec)، میکروثانیه (μsec)، نانو ثانیه (nsec) و پیکو ثانیه (psec) است.

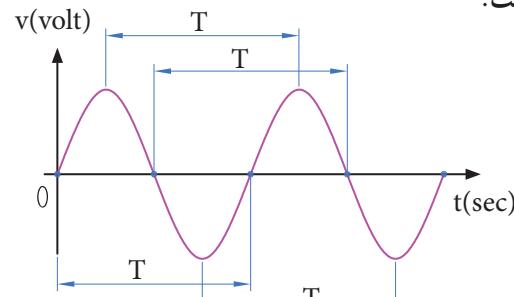

شکل ۹-۳- زمان تناوب موج سینوسی



الگوی پرسش

۱ زمان تناوب موج سینوسی $1 \mu\text{sec}$ است، فرکانس موج کدام است؟

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ۱ - 10 kHz | ۲ - 1 kHz |
| ۳ - 1 MHz | ۴ - 100 kHz |

۲ اگر فرکانس یک موج صوتی $f = 50 \text{ Hz}$ باشد زمان تناوب آن کدام است؟



- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ۱ - ۲ ثانیه | ۲ - 2 mili ثانیه |
| ۳ - $1/5 \text{ ثانیه}$ | ۴ - ۱ ثانیه |

طول موج: مسافتی را که موج در مدت زمان یک سیکل طی می‌کند، طول موج گویند و آن را با λ (لاندا) نشان می‌دهند.

شکل ۱۵-۳ طول موج، یک موج سینوسی را نشان می‌دهد.

مقدار طول موج از رابطه زیر قابل محاسبه است :

$$\lambda = V \times T$$

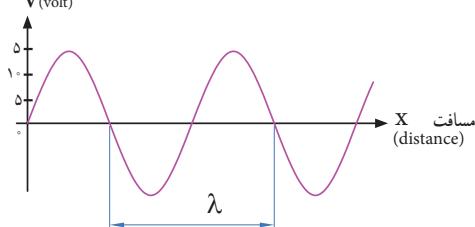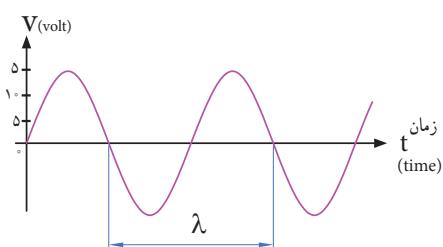

شکل ۱۵-۳- زمان تناوب یک موج سینوسی

در این رابطه λ طول موج بحسب متر (m)، V سرعت موج بحسب متر بر ثانیه (m/sec) و T زمان تناوب بحسب ثانیه (sec) است. سرعت موج بستگی به محیطی دارد که موج در آن منتشر می‌شود. مثلاً صدای انسان در دمای محیط تقریباً دارای سرعت 340 m/sec است. امواج الکترومغناطیس که با سرعت نور حرکت می‌کنند دارای سرعت $C = 3 \times 10^8 \text{ m/sec}$ هستند.

● چه پدیده‌هایی می‌شناسید که حرکت آنها تناوبی است؟


پژوهش

● در مورد کمترین فرکانس و بیشترین فرکانس شناخته شده، پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.



● در مورد فرکانس موج‌های تولید شده توسط مغز انسان در حالات مختلف (حالت بیداری- خواب، در حالت دیدن رؤیا و سایر موارد) پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پرسش: در شکل ۱۳-۳ کدام موج فرکانس بیشتری دارد؟ کدام موج فرکانس کمتری دارد؟ مشخص کنید و دلیل آن را توضیح دهید.

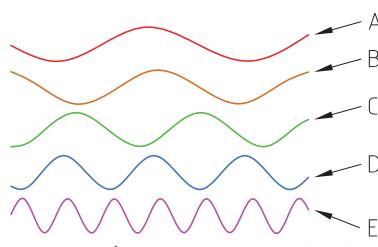

شکل ۱۳-۳- موج‌های سینوسی با فرکانس‌های متفاوت


پژوهش

در مورد فرکانس کار میکروفر تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



رابطه بین فرکانس و زمان تناوب: به شکل موج سینوسی ۱۴-۳ توجه کنید، در زمان تناوب T یک سیکل از موج طی شده است، چون فرکانس تعداد سیکل‌های داریک ثانیه است لذا با استفاده از یک تناسب ساده رابطه بین زمان تناوب و فرکانس بدست می‌آید.

$$\begin{array}{c} T \text{ ثانیه} \\ \text{یک سیکل} \\ \text{یک ثانیه} \end{array} \xrightarrow{\quad} f = \frac{1}{T} \xrightarrow{\quad} T = \frac{1}{f}$$

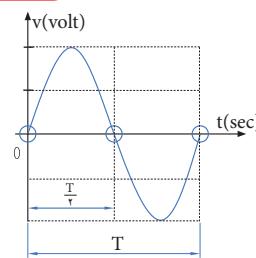


شکل ۱۴-۳- زمان تناوب یک موج سینوسی

شکل ۱۶-۳ در نظر بگیرید. اگر متحرک از نقطه A روی محیط دایره حرکت کند و مسافتی از محیط دایره را که برابر شعاع دایره است، طی کند، می‌گوییم زاویه پیموده شده یک رادیان است، به عبارت دیگر زاویه مقابل به کمانی از دایره که طول کمان برابر شعاع دایره باشد را یک رادیان گویند.

$$\text{درجه} = \frac{\text{شعاع}}{\text{شعاع}} = 1 \text{ Rad}$$

سرعت زاویه‌ای، زاویه پیموده شده بر حسب رادیان در مدت یک ثانیه است.

$$\omega = \frac{\text{زاویه پیموده شده بر حسب رادیان}}{\text{زمان طی زاویه بر حسب ثانیه}} \rightarrow \omega = \frac{\alpha}{t}$$

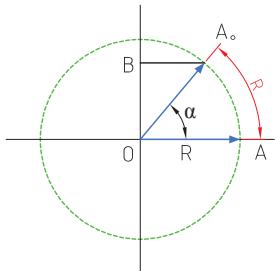

شکل ۱۶-۳-زاویه برابر یک رادیان


پویانمایی

به آنیمیشن مربوط به پیمودن بردار شعاع دایره به اندازه 360° درجه و حرکت آونگ برای ایجاد موج سینوسی توجه کنید.

فکر کنید

محیط یک دایره با شعاع R برابر $2\pi R$ است. زاویه پیموده شده در یک دور کامل حول محیط دایره که برابر 360° درجه است برابر با چند رادیان می‌شود؟

به شکل ۱۷-۳ توجه کنید، اگر بردار شعاع دایره محیط دایره را یک دور کامل بزند معادل یک سیکل موج سینوسی است.

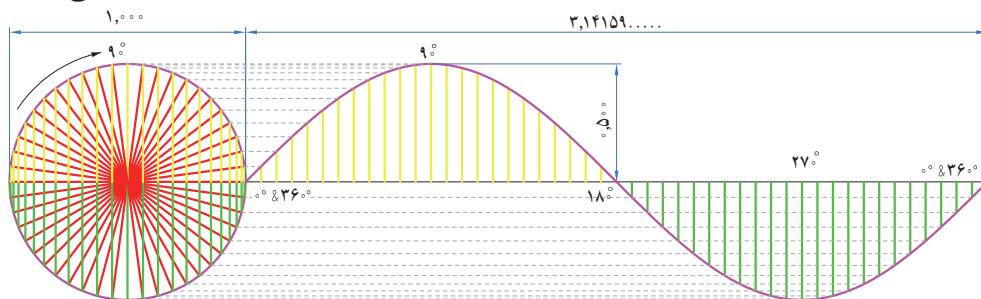

شکل ۱۷-۳-یک سیکل موج سینوسی معادل 360° درجه است

مثال ۲: اگر یک ایستگاه رادیویی دارای فرکانس 10^6 مگاهرتز (MHz) باشد و امواج رادیویی با سرعت امواج الکترومغناطیس در فضا پخش شوند، طول موج این ایستگاه چقدر است؟

$$\lambda = \frac{C}{F} = \frac{3 \times 10^8}{10^6 \times 10^6} = 3 \text{ m}$$

در مورد فرکانس و طول موج چند ایستگاه رادیویی پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



اگر فرکانس شنایی (AF=Audio Frequency) در فاصله 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز باشد و سرعت انتشار صوت تقریباً 340 متر بر ثانیه در نظر گرفته شود، کمترین و بیشترین طول موج برای فرکانس شنایی چند متر است؟

فکر کنید




سرعت زاویه‌ای: سرعت، مقدار مسافتی است که متحرک در واحد زمان طی می‌کند، مثلاً وقتی می‌گویند سرعت یک اتومبیل 80 کیلومتر بر ساعت است، یعنی در صورتی که حرکت یکنواخت باشد این وسیله نقلیه در هر ساعت 80 کیلومتر راه را طی می‌کند. مقدار سرعت بر حسب مسافت طی شده از رابطه $V = \frac{x}{t}$ بدست می‌آید. در این رابطه V سرعت بر حسب m/sec و x مسافت بر حسب m و t زمان بر حسب sec است.

اگر متحرک پیرامون یک مسیر دایره شکل حرکت کند، برای بیان سرعت از اصطلاح سرعت زاویه‌ای استفاده می‌کند. سرعت زاویه‌ای را با امگا (ω) نشان می‌دهند.


برای محاسبه سرعت زاویه‌ای، دایره‌ای به شعاع R را مطابق

دامنه لحظه‌ای موج: به مقدار دامنه موج در هر لحظه از زمان، مقدار لحظه‌ای موج یا دامنه لحظه‌ای موج گویند.
شکل ۲۱-۳ مقدار لحظه‌ای موج را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهد.

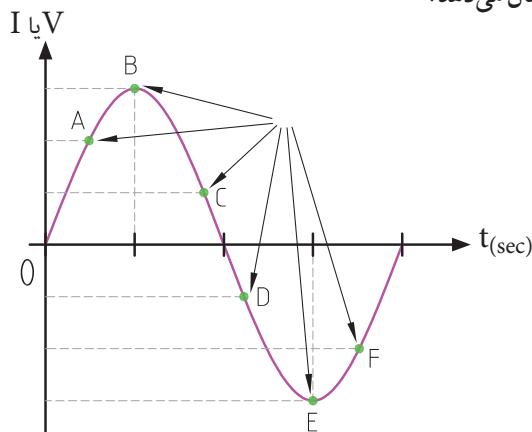

شکل ۲۱-۳- مقدار لحظه‌ای موج سینوسی

پرسش: مقدار لحظه‌ای موج سینوسی شکل ۲۲-۳-۲ در زمان‌های $t_1 = 1 \text{ sec}$ و $t_2 = 5 \text{ sec}$ و $t_3 = 11 \text{ sec}$ و $t_4 = 12 \text{ sec}$ چقدر است؟ مقدار تقریبی را در جدول بنویسید.

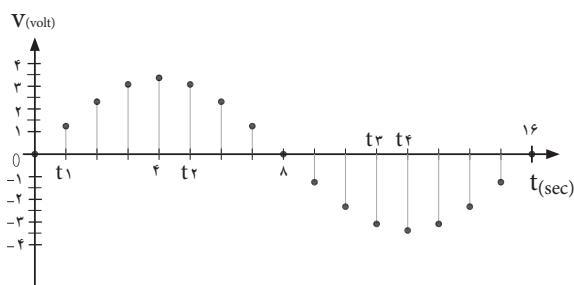


شکل ۲۲-۳- مقدار لحظه‌ای موج سینوسی

زمان	t_1	t_2	t_3	t_4
مقدار دامنه موج				


زمان تناوب یک موج سینوسی معادل 36° درجه است. لذا سرعت زاویه‌ای از رابطه $\omega = \frac{2\pi \text{Rad}}{T} = 2\pi f$ به دست می‌آید.

دامنه بیشینه موج سینوسی: حداقل مقدار دامنه ولتاژ یا جریان موج سینوسی در هر نیم سیکل را مقدار ماکزیمم یا بیشینه یا پیک (peak=max) موج سینوسی گویند. شکل ۱۸-۳ مقدار پیک مثبت و منفی یک موج سینوسی را نشان می‌دهد.

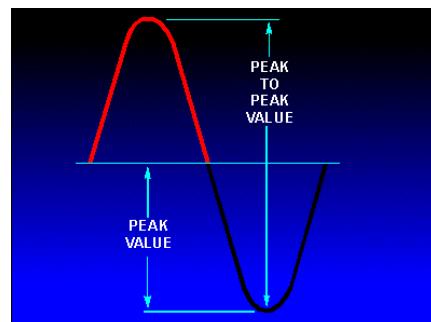


شکل ۱۸-۳- مقدار پیک مثبت و منفی یک موج سینوسی

آیا پیک مثبت و منفی موج سینوسی شبیه قله و ته دره یک کوه مانند شکل ۱۹-۳ است؟ شرح دهید.

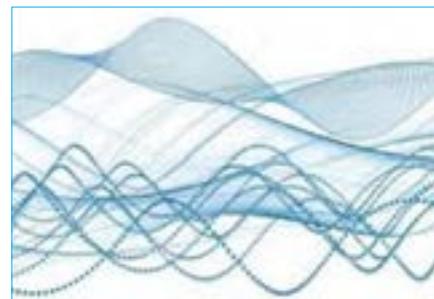

شکل ۱۹-۳- قله و دره مانند پیک تا پیک موج سینوسی


پرسش: مقدار پیک مثبت و منفی موج سینوسی شکل ۲۰-۳-۲ چندولت است؟

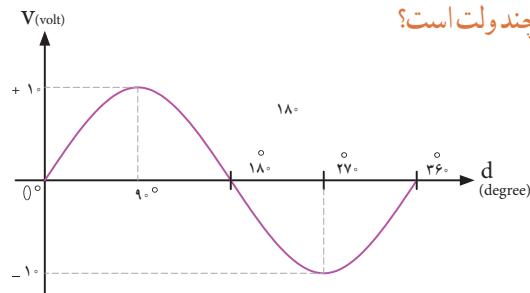

شکل ۲۰-۳- محاسبه مقدار پیک موج سینوسی


فکر کنید

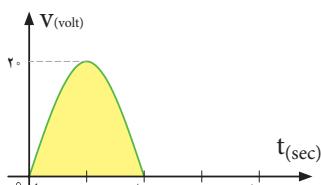آیا مقدار میانگین موج سینوسی یکسو شده منفی (شکل ب ۲۵-۳)، دارای جهت معکوس است و رابطه آن با رابطه محاسبه مقدار میانگین نیم سیکل مثبت (شکل الف ۲۵-۳) تفاوتی دارد؟ چرا؟



شکل ب ۲۵-۳ - موج سینوسی یکسو شده نیم موج مثبت

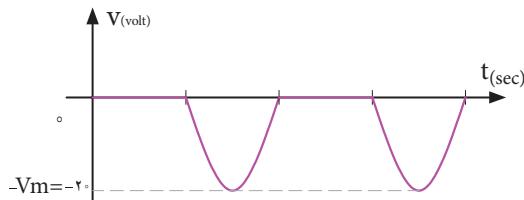مثال ۳: میانگین موج سینوسی یکسو شده نیم موج شکل ب ۲۵-۳ را محاسبه کنید.




شکل ب ۲۵-۳ - موج سینوسی یکسو شده نیم موج منفی

میانگین موج سینوسی یکسو شده :


$$V_{ave} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{2}{\pi} = 0.37 \text{ ولت}$$

● میانگین یک موج سینوسی مطابق شکل ۲۶-۳ در یک سیکل کامل چند ولت است؟

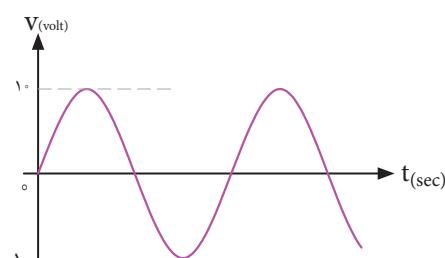

شکل ۲۶-۳ - موج سینوسی

مقدار متوسط موج سینوسی : به مقدار میانگین یا معدل (Average = Ave) مقدار لحظه‌ای موج سینوسی در یک سیکل، مقدار متوسط موج گویند. مقدار متوسط موج سینوسی در هر سیکل در شکل ۲۳-۳ نشان داده شده است.

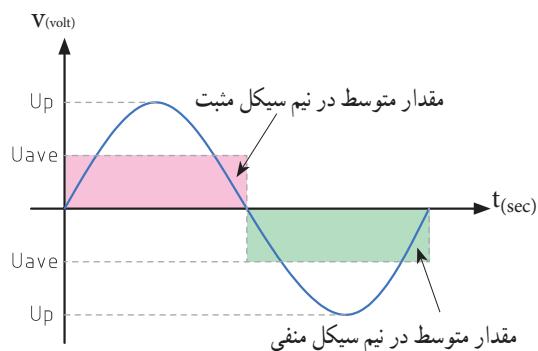

شکل ۲۳-۳ - مقدار متوسط موج سینوسی

۱ آیا مقدار میانگین یک موج سینوسی در یک سیکل کامل صفر است؟ چرا؟


۲ آیا می‌توانیم بگوییم مقدار میانگین (متوسط) یک موج در نیم سیکل برابر با مقدار DC آن موج در نیم سیکل است؟

پرسش : معدل (میانگین) مقدار ۲، +۴، +۵، +۷، و +۸ چند است؟

مقدار متوسط یک سیکل از موج سینوسی یک طرفه که به آن موج یکسو شده می‌گویند با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید. شکل ۲۴-۳ موج یکسو شده یا یک طرفه را نشان می‌دهد.

$$V_{ave} = \frac{V_m}{\pi} = 0.318 V_m$$


$$I_{ave} = \frac{I_m}{\pi} = 0.318 I_m$$

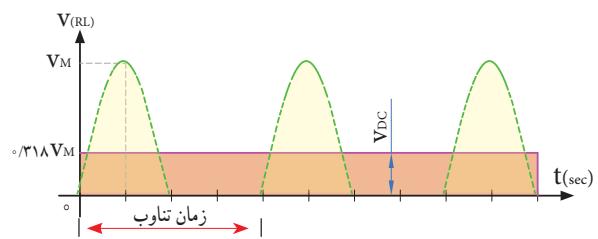

شکل ۲۴-۳ - موج سینوسی یک طرفه

مثال: مقدار مؤثر ولتاژ موج سینوسی شکل ۳-۲۹ چند ولت است؟

$$V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{14}{\sqrt{2}} = \frac{14}{1/\sqrt{2}} = 9.898 \text{ ولت}$$

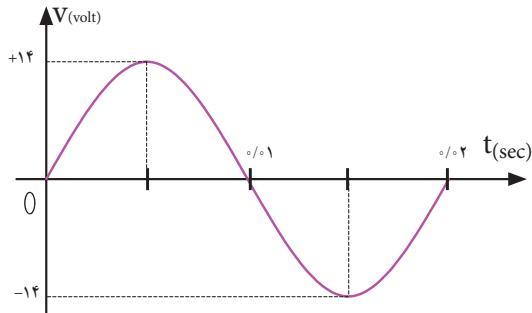


شکل ۳-۲۹-۳- موج سینوسی

- ۱ برق شهر در کشور ایران دارای مقدار مؤثر 220 ولت و فرکانس ۵۰ هرتز است، مقدار قله (پیک) و قله تا قله (پیک تا پیک) و زمان تناوب برق شهر را محاسبه کنید.
۲ زمان تناوب و مقدار پیک و مقدار پیک تا پیک برق شهر در کشورهایی که دارای مقدار مؤثر 110 ولت و فرکانس ۶۰ هرتز است را محاسبه کنید.

الگوی پرسش


- ۱ مقدار مؤثر یک موج سینوسی 20 ولت است، مقدار پیک و پیک تا پیک آن را محاسبه کنید.
۲ مقدار ماکریزم یک موج سینوسی 5 ولت است، مقدار مؤثر و پیک تا پیک (قله تا قله) موج را محاسبه کنید.

● میانگین موج شکل ۲۷-۳ که به موج سینوسی یکسو شده تمام موج معروف است با موج یکسو شده نیم موج چه رابطه‌ای دارد؟ شرح دهد.

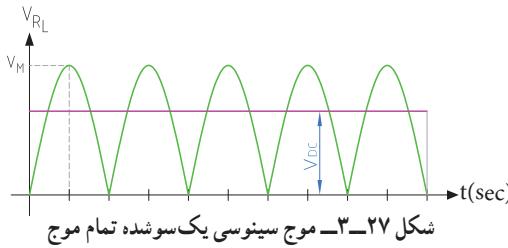

شکل ۳-۲۷-۳- موج سینوسی یکسو شده تمام موج

مقدار مؤثر موج سینوسی: مقدار مؤثر یک ولتاژ سینوسی معادل مقدار ولتاژ DC است که در یک بار معین و در زمان معین می‌تواند همان مقدار گرمای را تولید کند که ولتاژ DC در همان بار و در همان زمان، تولید می‌کند. شکل ۳-۲۸-۳ گرمای تولیدی یکسان در بار مساوی (R یکسان) و در زمان مساوی توسط ولتاژ متناوب و ولتاژ DC را نشان می‌دهد. مقدار مؤثر موج سینوسی را با V_{e} نشان می‌دهند. اول کلمه effective است. مقدار مؤثر با علامت RMS، که اول کلمات Root Mean Square است نیز نوشته می‌شود.

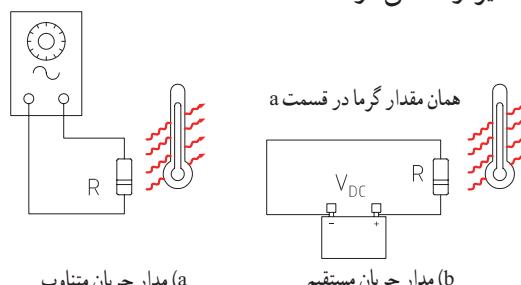

شکل ۳-۲۸-۳- مقدار مؤثر موج متناوب و معادل مقدار DC

مقدار مؤثر یک موج سینوسی از روابط زیر قابل محاسبه است :


$$V_{rms} = \sqrt{V \cdot V_m} \quad V_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

$$I_{rms} = \sqrt{I \cdot I_m} \quad I_e = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$$


فکر کنید



لحظه با هم صفر و ماکریم شوند در این صورت گوییم بین جریان و ولتاژ سینوسی اختلاف فاز وجود دارد. شکل ۳-۳ دو موج سینوسی را نشان می‌دهد که با هم به اندازه 45° درجه اختلاف فاز دارند. واحد اختلاف فاز معمولاً درجه یا رادیان است. در شکل ۳-۲۱ بین دو موج A و B، 45° درجه اختلاف فاز وجود دارد.

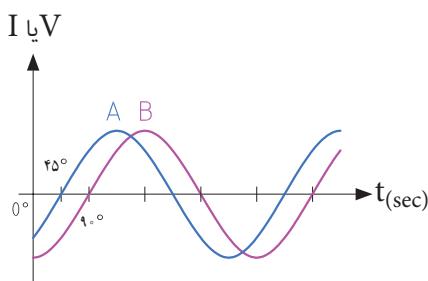


شکل ۳-۳-۳ - بین دو موج A و B 45° درجه اختلاف فاز وجود دارد

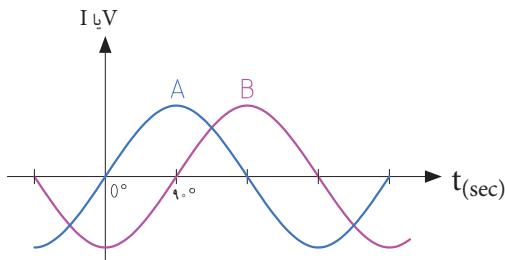


شکل ۳-۳-۴ - A نسبت به موج B پیش فاز است

پرسش: در شکل ۳-۳-۵ موج A نسبت به موج B به اندازه درجه پیش فاز \square پس فاز است.

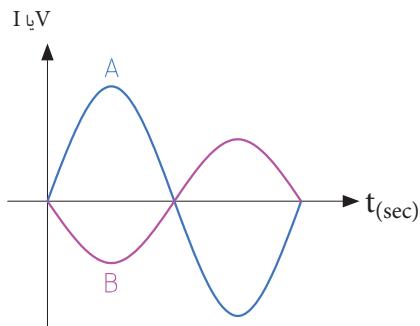


شکل ۳-۳-۵

۴-۳-۴ - اختلاف فاز بین دو موج سینوسی اگر به یک مدار ولتاژ متناوب سینوسی اعمال گردد، در آن مدار جریان سینوسی جاری می‌شود، فقط ممکن است به خاطر وجود بعضی عناصر مانند سلف یا خازن، شکل جریان مدار و شکل ولتاژ مدار که هر دو سینوسی و هم فرکانس هستند روی هم منطبق نباشند، یعنی هر دو در یک

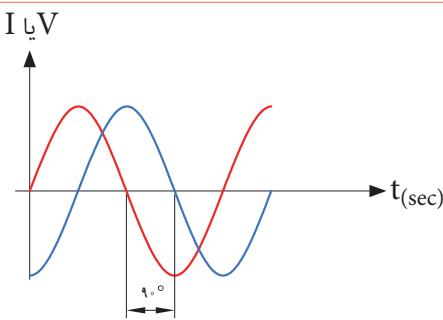


شکل ۳-۳-۴ - دو موج سینوسی با اختلاف فاز $\varphi = 90^\circ$

برای تعیین میزان اختلاف فاز بین دو موج هم فرکانس، دو نقطه مشابه مثلاً نقطه صفر یا ماکریم یا نقطه مینیمم از شکل موج‌ها را بر حسب کمیت محور افقی با هم مقایسه می‌کنیم. در شکل ۳-۳-۶ دو موج A و B باهم، هم فاز هستند.

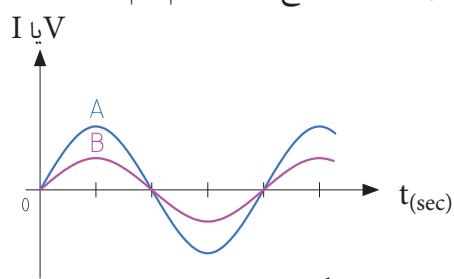

شکل ۳-۳-۶ - دو موج هم فاز

در شکل ۳-۳-۷ موج A نسبت به موج B پس فاز است (تأخير فاز دارد) و در شکل ۳-۳-۸ موج A نسبت به موج B پیش فاز است (تقدیم فاز دارد)

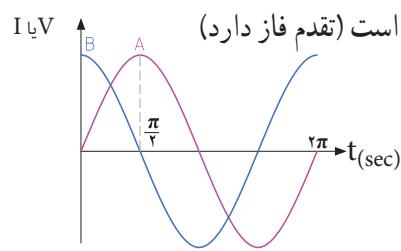

شکل ۳-۳-۷ - A نسبت به موج B پس فاز است



می‌کنند. مثلاً باتری AA باتری قلمی معمولی(کوچک) و باتری pp^۳ از نوع باتری کتابی است. باتری‌ها از نظر ساختمان داخلی و جنس موادی که در آنها به کار رفته است به انواع مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و این تقسیم‌بندی کاربردهای متفاوتی را به وجود می‌آورد. مثلاً باتری از جنس اکسید نقره (Silver Oxide) به دلیل مشخصات و شارژ بسیار با ثبات، در ماشین حساب‌ها، ساعت و تجهیزات عکس برداری کاربرد دارند. شکل ۳۶-۳ می‌نمونه باتری عکس برداری کاربرد دارند. شکل ۳۷-۳ دو نمونه باتری اتومبیل را نشان می‌دهد.



فیلم ۲

فیلم مربوط به نمایش اطلاعات و شکافتن باتری را با نظارت مربی خود مشاهده کنید. توجه داشته باشید به دلیل سمی بودن مواد داخل باتری هرگز خودتان اقدام به این کار نکنید.

باتری‌های اتومبیل قابل شارژ هستند. باتری‌های قابل شارژ زمان مصرف دارند. چنانچه در ابار نگهداری می‌شوند باید در مدت زمان معینی شارژ شوند و مورد استفاده قرار گیرند. مثلاً باتری‌های لیتیوم هر ۶ ماه یکبار و مدل کادمیوم هر ۳ ماه یکبار باید شارژ شوند در غیر این صورت باتری‌ها فاسد شده و غیر قابل استفاده می‌شوند. در هر صورت باتری‌ها دارای تاریخ مصرف هستند.



شکل ۳۷-۳ دو نوع باتری اتومبیل

در یک مسیر، پُلی قرار دارد که سرعت مجاز در آن ۷۰ کیلومتر در ساعت است. سه خودرو A، B و C به ترتیب به فاصله ۳ دقیقه از یکدیگر وارد پُل اتوبان می‌شوند. در صورتی که راننده هر سه خودرو، مقررات راهنمایی و رانندگی را به طور دقیق رعایت کنند، در هر لحظه خودروی B نسبت به A چند دقیقه تأخیر دارد؟ خودروی C با چند دقیقه تأخیر نسبت به خودروی B وارد پُل می‌شود؟ خودروی A نسبت به خودروی B چند دقیقه زودتر وارد پُل شده است؟ آیا این موضوع را می‌توان با پیش‌فاز و پس‌فاز بودن سه موج مقایسه نمود؟

۳-۵ منابع تولید الکتریسیته

اگرچه منابع تولید الکتریسیته متنوع هستند ولی در همه منابع، الکتریسیته از طریق تبدیل انرژی غیر الکتریکی به انرژی الکتریکی تولید می‌شود.

الف: منابع ولتاژ DC باتری‌ها (Batteries)

قطعاتی هستند که ولتاژ ثابت و مستقیم (DC) تولید می‌کنند. این عمل توسط فعل و افعال شیمیایی مواد در داخل باتری صورت می‌گیرد. باتری‌ها از نظر ساختاری به دو دسته غیر قابل شارژ (Dischargeable) و قابل شارژ (Rechargeable) تقسیم‌بندی می‌شوند. باتری‌های شارژپذیر را با توجه به ساختمان و ترکیب آن می‌توان چندین بار شارژ نمود. باتری‌ها از نظر ابعاد (Size) در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند و با توجه به مشخصاتی که دارند، آنها را با حروف و عدد، رمز گذاری



شکل ۳۶-۳ نمونه‌ای از باتری ساعت

نکته



شرایط نگهداری باتری‌ها در انبار معمولاً در کاتالوگ‌ها و برگه‌های اطلاعات آنها نوشته شده است. چنانچه باتری‌ها در شرایط نامناسب نگهداری شوند، به سرعت فاسد شده و حتی ممکن است آتش بگیرند یا منفجر شوند. مشخصات اصلی باتری‌ها، ولتاژ، ابعاد و ظرفیت جریان دهی (برحسب آمپر ساعت)، دمای کار و حداکثر جریان دهی مداوم آنها است. آمپر ساعت ($Ah=$ Ampere hour) یکایی از بار الکتریکی است و برابر با جریان ثابت یک آمپر در مدت یک ساعت است، این واحد بیشتر برای باتری‌ها به کار می‌رود. میلی آمپر ساعت (mAh) برابر با یک هزار آمپر ساعت است.

فکر کنید



یک باتری 5° آمپر ساعت ($5^{\circ} Ah$) با جریان ثابت 2° آمپر چه مدت کار می‌کند؟ اگر جریان 5° آمپر از آن کشیده شود، چه مدت کار می‌کند؟ توجه داشته باشید که میزان حداکثر جریان مداوم که می‌توانیم از باتری بکشیم محدود بوده و اگر از میزان تعیین شده تجاوز کند، باتری خیلی زود فرسوده می‌شود.

نکته



معمولًاً توصیه می‌شود جریان دریافتی از باتری خیلی کمتر از آمپر ساعت نوشته شده روی آن باشد.

پژوهش



- در مورد مشخصات چند نوع باتری تلفن همراه و ساعت تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.
- در مورد سایر منابع DC مانند باتری خورشیدی (Solar cell) و ترمومیل تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

کار گروهی

- اگر از یک باتری اتمبیل $60^{\circ} Ah$ به طور ثابت 3° آمپر بکشیم، بعد از چه مدتی تخلیه می‌شود؟ آیا زمان به دست آمده از نظر تغیری در یک باتری با شارژ کامل و یک باتری نیمه شارژ شده، با واقعیت تطابق دارد؟ در صورت اختلاف علت را مورد بررسی قرار دهید.
- سه نوع باتری قلمی $1/5$ ولت در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ را در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت کنید. سپس در مورد تفاوت آنها بحث کنید.

ب : منابع ولتاژ AC (ژنراتورها Generators) : برای تولید انرژی الکتریکی در مقیاس وسیع مانند تأمین برق شهر از روش‌های مختلف تبدیل انرژی‌های مختلف به انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. برق شهر به صورت ولتاژ متناوب سینوسی است. در شکل ۳۸-۳ نیروگاه آبی، بادی، برق اتمی، زمین گرمایی و خورشیدی را مشاهده می‌کنید.



نیروگاه آبی



نیروگاه بادی



نیروگاه اتمی



نیروگاه زمین گرمایی



نیروگاه خورشیدی

شکل ۳۸-۳ - انواع نیروگاه‌ها




در مورد نیروگاه زمین گرمایی (Geothermal Energy)، انواع آنها از نظر منابع در طبیعت، تفاوت آنها با سایر نیروگاهها و تأثیر آنها بر محیط زیست تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید. برای این منظور می‌توانید به سایت سانا (سازمان انرژی‌های نو) یا سایبا (سازمان بهره‌وری انرژی‌های نو) مراجعه کنید.

کار عملی

نمونه‌ای از ترانسفورماتور تغذیه مستعمل را به کلاس پیاوید و آن را اوراق کنید و اجزای تشکیل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهید.
ابزار و تجهیزات مورد نیاز: پیچ گوشتی، انبردست، دم باریک، چکش پلاستیکی و گیره رومیزی


ترانسفورماتور کاهنده و افزاینده: اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه بیشتر از سیم پیچ ثانویه باشد ترانسفورماتور را کاهنده می‌نامند. ترانسفورماتور کاهنده، ولتاژ را در ثانویه کاهش می‌دهد و جریان را افزایش می‌دهد. شکل ۳-۴۰ ترانسفورماتور کاهنده را نشان می‌دهد. اگر تعداد دور ثانویه بیشتر از دور اولیه باشد، ترانسفورماتور را افزاینده می‌گویند. شکل ۳-۴۱ ترانسفورماتور افزاینده را نشان می‌دهد.
یک ترانسفورماتور افزاینده، ولتاژ را در ثانویه زیاد می‌کند، مثلاً ولتاژ 220~ Volt برق شهر را به ولتاژ 350~ Volt تبدیل می‌کند ولی جریان را در ثانویه کاهش می‌دهد.

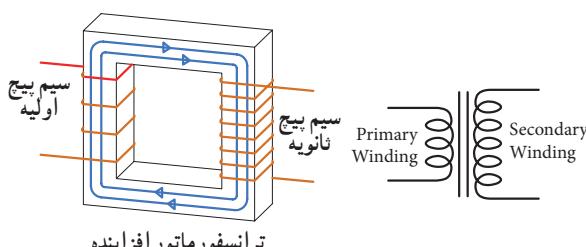

شکل ۴۱-۳- ترانسفورماتور افزاینده


۶-۳- ترانسفورماتور (Transformer)

برای استفاده از برق شهر با ولتاژ کمتر و یا بیشتر در دستگاه‌های مختلف از ترانسفورماتور استفاده می‌کنند. ترانسفورماتور از پیچیدن دو سری سیم پیچ یا بیش تر بر روی هسته مغناطیسی ساخته می‌شود. شکل ۳-۳۹ یک نوع ترانسفورماتور و نقشه فنی آن را در مدارها، نشان می‌دهد. سیم پیچی که به منبع ولتاژ متناوب (برق شهر) وصل می‌شود سیم پیچ اولیه (Primary Winding) و سیم پیچی که به مصرف کننده الکتریکی متصل می‌شود، سیم پیچ ثانویه (Secondary Winding) نام دارد. توجه داشته باشید که ترانسفورماتور فقط مبدل ولتاژ و جریان AC است.

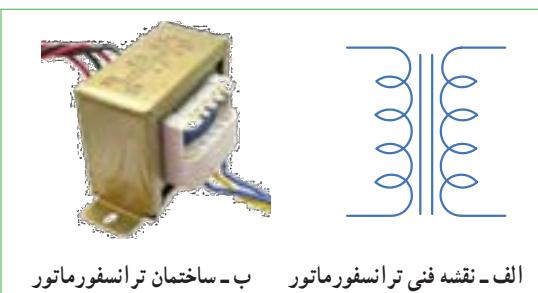

الف- نقشه فنی ترانسفورماتور ب- ساختمان ترانسفورماتور

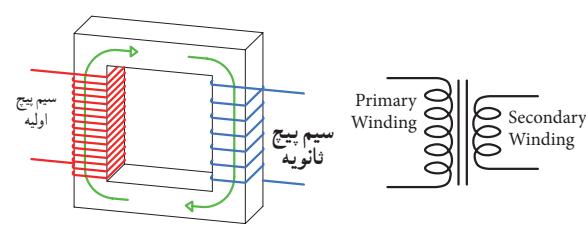شکل ۳-۳- نقشه فنی و ساختمان یک ترانسفورماتور



ترانسفورماتور کاهنده

شکل ۴۰-۳- ترانسفورماتور کاهنده





در یک ترانسفورماتور ایده‌آل، توان اولیه ($P_1 = V_1 \times I_1$) یعنی توانی که از شبکه برق شهر دریافت می‌کند، با توان ثانویه ($P_2 = V_2 \times I_2$) برابر است. در عمل به علت تلفات ایجاد شده در سیم پیچ اولیه و ثانویه و سایر تلفات، توان خروجی ترانسفورماتور کمی از توان ورودی آن کمتر است. ترانسفورماتور کاهنده برای تأمین ولتاژ DC در دستگاه‌های مانند شارژ باتری تلفن همراه، را اندازی لوح فشرده، صوتی و تصویری به کار می‌رود. ترانسفورماتور افزاینده برای انتقال ولتاژ از محل تولید به مصرف کننده در خطوط فشار قوی یا دستگاه‌های دیگری مانند میکروفون یا دستگاه‌های جراحی پزشکی استفاده می‌شود. هنگام استفاده از ترانسفورماتور در مدارها، باید به توان مورد نیاز توجه کرد. هر قدر توان مورد نیاز بیشتر باشد، ابعاد ترانسفورماتور بزرگ‌تر است.

فیلم ۳

فیلم مدار منبع تغذیه DC و شکل موج قسمت‌های مختلف آن را مشاهده کنید. فرایند تبدیل موج AC به DC را به دقت مورد توجه قرار دهید.



اگر تعداد دور اولیه و ثانویه ترانسفورماتوری باهم برابر باشند، ولتاژ ثانویه با اولیه برابر است، این ترانسفورماتور (یک به یک) نام دارد و معمولاً برق شهر را به یک دستگاه اتصال می‌دهد. وظیفه این ترانسفورماتور چیست؟ نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

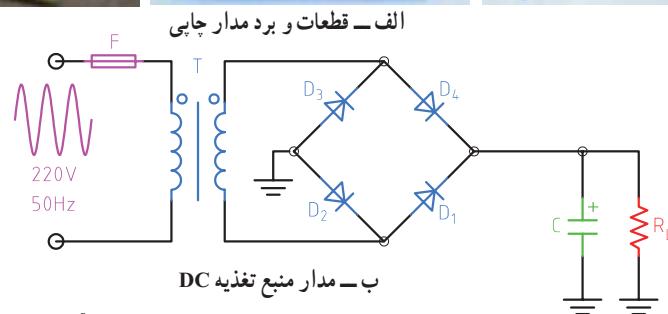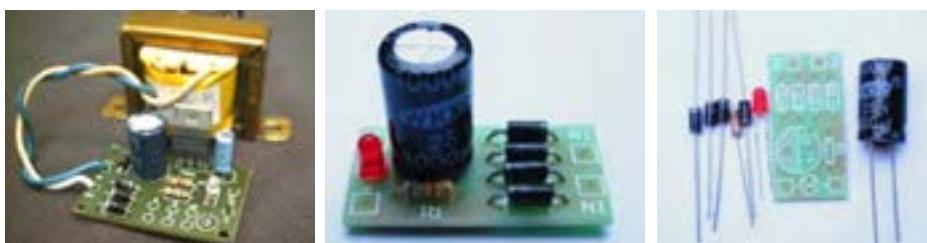

شکل ۴۲-۳-قطعات، منبع تغذیه، مدار و نقشه فنی آن

۳-۸ - سیگنال ژنراتور AC (مولد سیگنال AC)

دو نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور را مشاهده می کنید.
کار با سیگنال ژنراتور و موج های تولید شده توسط آن را در واحد یادگیری دیگری به طور کامل مطالعه می کنید.

یکی از دستگاه هایی که می توانند از منبع DC ولتاژ متناوب AC مانند موج سینوسی با دامنه و فرکانس های مختلف تولید کنند، مولد موج یا سیگنال ژنراتور نام دارد. در شکل ۴۳-۳



شکل ۴۳-۳ - دو نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور

۳-۹ - کار عملی ۱ : اندازه گیری جریان و ولتاژ AC و DC با مولتی متر نرم افزار

۲ با استفاده از رابطه $I = \frac{V}{R}$ جریان مدار را محاسبه کنید.

$$I = \dots \text{mA}$$


۳ کلید مدار را ببندید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{mA}$$

۴ آیا جریان اندازه گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله (۳) برابر است؟ چرا؟

۵ کلید مدار را قطع کنید. ولت متر را مطابق شکل ۴۵-۳ در دو سر مقاومت بگذارید و کلید را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ولت} \dots \text{Volts} = \text{ مقاومت} \text{ } V$$

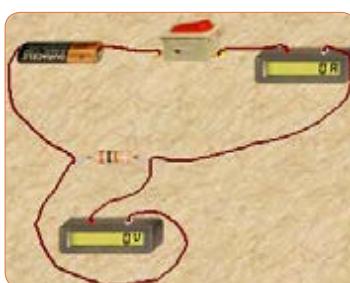

شکل ۴۵-۳ - مدار با ولت متر و آمپر متر


هدف : کسب مهارت لازم در اندازه گیری کمیت های جریان و ولتاژ AC و DC با نرم افزار قطعات، مواد و تجهیزات موردنیاز : رایانه و نرم افزار مناسب

۱ نرم افزار ادیسون را فعال کنید.

۲ مداری مطابق شکل ۴۴-۳ ببندید. در شکل الف ۴۴-۳ مدار عملی و در شکل ب نقشه فنی مدار رسم شده است.



شکل ۴۴-۳ - الف - مدار عملی

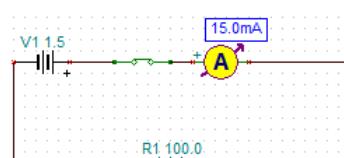

شکل ۴۴-۳ - ب - نقشه فنی مدار

۱۴ کلید مدار را وصل کنید و ولتاژ دو سر لامپ را اندازه بگیرید.

$$V_{\text{lamp}} = \dots \text{ ولت}$$

پرسش : آیا می‌توان با استفاده از فرمول $R = \frac{V}{I}$ مقادیر مقاومت لامپ را بدست آورد؟ مقادیر مقاومت لامپ چند است؟

$$R_{\text{lamp}} = \dots \Omega$$

۱۵ کلید مدار را باز کنید و ولت متر را مطابق شکل ۳-۴۸ در دو سر کلید باز بگذارید، ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟



شکل ۳-۴۸

اگر کلید بسته باشد، ولت متر چه ولتاژی را نشان می‌دهد؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج را یادداشت کنید.

۱۰ - ۳ - کارعملی ۲ : اندازه‌گیری ولتاژ و جریان موتور در مدار نرم افزار هدف : کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ موتور با نرم افزار قطعات، مواد و تجهیزات مورد نیاز : رایانه و نرم افزار مناسب

۱ موتور الکتریکی را روی میز کار بیاورید و دوبار روی آن کلیک چپ کنید تا پنجره‌ای مطابق شکل ۳-۴۹ باز شود. مقادار توان موتور را ۲۰۰۰ وات و ولتاژ کار آن را ۲۶۰ ولت تنظیم کنید.

۷ آیا ولتاژ دو سر مقاومت با ولتاژ باتری برابر است؟ چرا؟

۸ کلید مدار را قطع کنید و سیپس باتری $\frac{4}{5}$ ولتی را به جای باتری $\frac{1}{5}$ ولتی در مدار قرار دهید.

۹ کلید مدار را وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}$$

۱۰ آیا با افزایش مقادار ولتاژ منبع، جریان مدار بیشتر شده است؟ جریان چند برابر شده است؟

پرسش : در یک مدار سری با یک مقاومت ثابت، اگر مقادار ولتاژ باتری سه برابر شود، جریان مدار نیز سه برابر می‌شود. صحیح غلط

۱۱ کلید مدار را قطع کنید. به جای مقاومت 100Ω ، یک لامپ با ولتاژ کار $\frac{4}{5}$ ولت و توان یک وات قرار دهید. (برای تنظیم ولتاژ کار و توان لامپ، روی لامپ دوبار کلیک چپ کنید و در ستون تنظیم مقادیر قطعه، مقادار توان و ولتاژ را تغییر دهید(شکل ۳-۴۶).



شکل ۳-۴۶


۱۲ کلید مدار را بینندید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}$$

۱۳ با قطع کلید مدار، ولت متر را مطابق شکل ۳-۴۷ به دو سر لامپ وصل کنید.




شکل ۳-۴۷

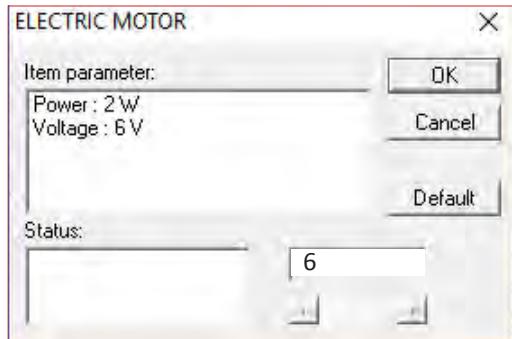


شکل ۴۹-۳- مشخصات فنی موتور

۲ مدار را مطابق شکل ۵-۳ بیندید و ولتاژ منبع تغذیه را روی ۶ ولت تنظیم کنید.

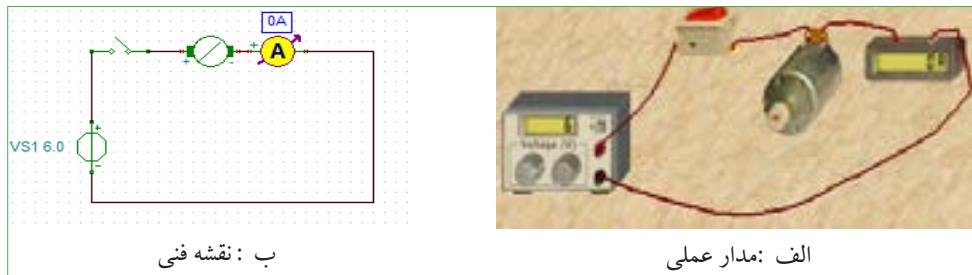

شکل ۵-۳- مدار عملی و نقشه فنی موتور با منبع DC

۳ کلید مدار را قطع کنید و جریان عبوری از موتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. در این حالت موتور باید بچرخد.

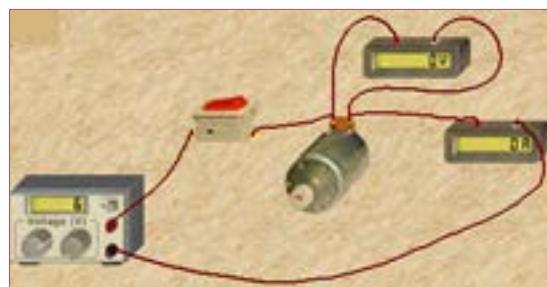

شکل ۵۱-۳- مدار عملی با ولت متر دو سر موتور

۴ اگر قطب های باتری را در اتصال به موتور تعویض کنیم، چه تغییری در عملکرد موتور ایجاد می شود؟ آیا جریان موتور با مقدار ولتاژ دو سر آن تغییر می کند؟ این موضوع را تجربه کنید و نتایج را یادداشت نمایید.

$$I = \dots \text{mA}$$

۱۲-۳- کار عملی ۴ : اندازه‌گیری مقادیر ولتاژ و جریان DC و AC

هدف : کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ

مواد، ابزار و تجهیزات لازم : مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه، منبع تغذیه DC یک دستگاه، برد بُرد یک قطعه، سیم برد بُرد به مقدار کافی، سیم یک سرفیش موزی و یک سر سوسماری ۲ عدد، مقاومت، $1K\Omega$ ، $47^{\circ}\Omega$ وات از هر کدام یک عدد.

۱ در صورتی که در دفترچه راهنمای دستگاهی برچگونگی قرار گرفتن دستگاه روی میز کار تأکید شود، اگر دستگاه را به درستی (افقی - عمودی یا با زاویه) روی میز قرار ندهید چه اشکالی در اندازه‌گیری پیش می‌آید؟



نکته

قبل از استفاده از منبع تغذیه دفترچه راهنمای کاربرد آن را مطالعه کنید و نکات ایمنی کار با آن را رعایت نمایید.

۱۱-۳- کار عملی ۳ : ترسیم موج AC و DC سینوسی

هدف : کسب مهارت لازم در ترسیم موج AC و DC قطعات، مواد و تجهیزات مورد نیاز : خط کش، پاک کن، مداد

نکات ایمنی و بهداشتی : هنگام ترسیم شکل موج باید موارد ارگونومی مانند درست نشستن روی صندلی را رعایت کنید در ضمن از مصرف بی رویه کاغذ خود داری و مواد زائد را در مکان مخصوص جمع آوری کنید.


۱ ولتاژ DC ناشی از یک باتری قلمی $1/5$ ولتی را با مقیاس صحیح در نمودار شکل ۳-۵۲ رسم کنید.

۲ ولتاژ DC ناشی از یک باتری اتومبیل 12 ولتی را با مقیاس هر خانه عمودی معادل 2 ولت در نمودار شکل ۳-۵۳ رسم کنید.


۳ یک سیکل از موجی سینوسی با دامنه پیک 8 ولت و فرکانس 1000 هرتز را در نمودار شکل ۳-۵۴ ترسیم کنید.

۴ دو سیکل از موجی سینوسی با فرکانس 500 هرتز و مقدار مؤثر 10 ولت را در نمودار شکل ۳-۵۵ رسم کنید.


نکته : مقیاس را مناسب انتخاب کنید به طوری که در 10 خانه افقی 2 سیکل موج ترسیم شود.

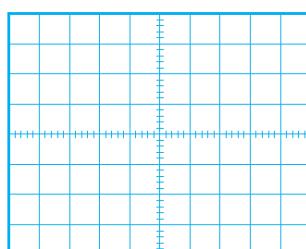


شکل ۳-۵۳

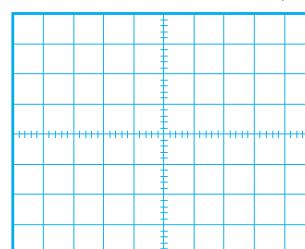

شکل ۳-۵۲

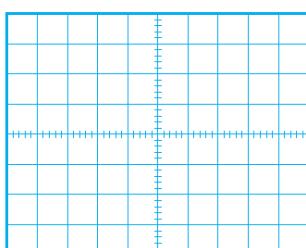

شکل ۳-۵۵

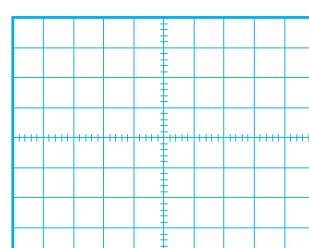

شکل ۳-۵۴


سؤال اینمنی



۲ اگر رنج مولتی متر را به درستی انتخاب نکنیم مثلاً کلید سلکتور را به جای جریان‌های DC، روی اندازه‌گیری اهم قرار دهیم چه اتفاقی ممکن است بوجود آید؟

دستگاه، منبع تغذیه DC یک دستگاه، برد بُرد یک قطعه، سیم برد بُرد به مقدار کافی، سیم یک سرفیش موزی و یک سر سوسماری ۲ عدد، مقاومت، $1K\Omega$ ، 47.0Ω ، $\frac{1}{2}$ وات از هر کدام یک عدد.

۱ مدار شکل ۵۶-۳ را روی برد بُرد بینندید.

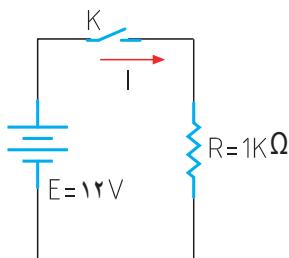

شکل ۵۶-۳


۲ منبع تغذیه را روی ۱۲ ولت تنظیم کنید.

سؤال اینمنی

۲ اگر منبع تغذیه در مقابل اتصال کوتاه محافظت نمی‌شود، منبع را اتصال کوتاه کنیم چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

۴ آیا قراردادن منبع تغذیه در مکانی که مستقیماً نور خورشید به آن می‌تابد یا در مکانی که به حرارت نزدیک است (مثلاً کنار رادیاتور شوفاز) صحیح است؟ حرارت چه اشکالی برای دستگاه ایجاد می‌کند؟

۵ مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ DC آماده کنید، سپس رنج آن را مناسب انتخاب کرده و آن را مطابق شکل ۵۷-۳ به دو سر مقاومت وصل کنید.

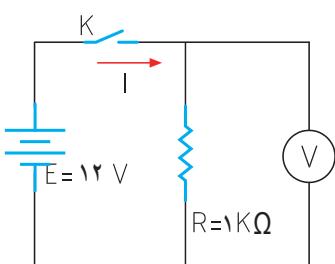

شکل ۵۷-۳-۳-اتصال ولت متر به مدار

۲ اطلاعات روی باتری قلمی ۱/۵ ولتی را استخراج نموده و یادداشت کنید. $V=.....,$

۳ مولتی متر را در وضعیت ولتاژ DC قرار دهید و ولتاژ باتری را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

۴ مولتی متر را در وضعیت جریان DC قرار دهید و رنج آن را برای اندازه‌گیری جریان آمیر تنظیم کنید.

۵ برای لحظه‌ای بسیار کوتاه مولتی متر را به دو سر باتری وصل کنید و جریان باتری را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید. $I=.....A$

۶ اگر مقدار جریان DC نامشخص است و دستگاه دارای حالت رنج اتوماتیک Auto Range نیست، رنج را در چه حالت باید قرار دهیم:
 (الف) در بالاترین مقدار
 (ب) در کمترین مقدار

۷ چرا اندازه‌گیری جریان باتری باید در زمان بسیار کوتاه اتفاق بیفتد؟ شرح بدھید.

۸ باتری‌های قلمی ۱/۵ ولتی در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تولید می‌شوند. این باتری‌ها چه تفاوت‌هایی باهم دارند؟ شرح بدھید.

۹ اگر یک باتری قلمی فرسوده شود، کدام کمیت‌های آن افت می‌کند؟ آیا صرفاً با اندازه‌گیری ولتاژ آن می‌توان به فرسوده شدن آن بی‌برد؟

۱۰-۱۳-کار عملی ۵ : اندازه‌گیری ولتاژ و جریان در مدار مقاومتی

هدف : کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ در مدار مقاومتی مواد، ابزار و تجهیزات لازم : مولتی متر دیجیتالی یک

۱۶ آیا جریان اندازه‌گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله

۱۴ برابر است؟ در صورت اختلاف علت را توضیح دهید.

۱۷ اگر مقاومت مدار نصف شود، با ولتاژ ثابت جریان مدار

دو برابر می‌شود.

صحیح غلط

۱۴-۳- کار عملی ۶: اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC

هدف: کسب مهارت لازم در اندازه‌گیری کمیت‌های جریان و ولتاژ در مدار مقاومتی


مواد، ابزار و تجهیزات لازم: مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه، پر دبردیک قطعه، سیم پر دبرد به مقدار کافی، سیم یک سر فیش موزی و یک سر سوسماری ۲ عدد، ترانسفورماتور $\frac{1}{2} \times ۴۷\Omega$ ولت به ۶ ولت یک عدد، مقاومت $۱K\Omega$ ، ۱۲V، ۱A

وات از هر کدام یک عدد.

سوال اینمنی بسیار مهم

چرا در اتصال ترانسفورماتور به برق شهر باید سیم اولیه ترانسفورماتور را به دقت مورد بازبینی قرار دهید تا سیم لخت و یا دوشاخه دارای شکستگی نباشد؟ اگر این نکته اینمی را رعایت نکنیم چه اتفاقی ممکن است پیش بیابد؟

۱ مدار شکل ۵۹-۳ را روی پر د بینید.

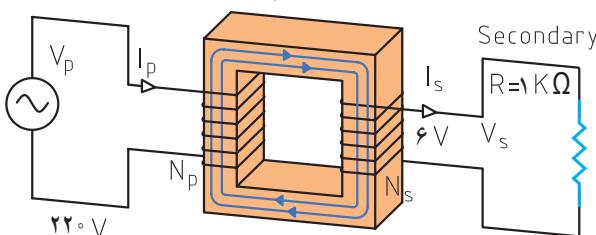

شکل ۵۹-۳

۲ مولتی متر را برای اندازه‌گیری ولتاژ AC تنظیم کنید. در

صورتی که انتخاب رنج آن اتوماتیک نیست، رنج آن را برای اندازه‌گیری ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور تنظیم کنید.

۶ کلید مدار را وصل کنید و ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه

بگیرید.


ولت V =

۷ آیا ولتاژ دو سر مقاومت با ولتاژ منبع تغذیه برابر است؟

کلید مدار را قطع کنید.

۸ مولتی متر را برای اندازه‌گیری جریان تنظیم کنید و سپس

آمپر متر را مطابق شکل ۵۸-۳ در مدار سری کنید.

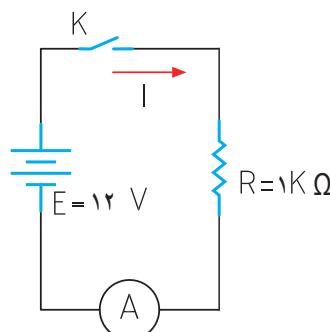

شکل ۵۸-۳ مدار با آمپر متر

۹ جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow I = \text{mA}$$

۱۰ در صورتی که آمپر متر دارای انتخاب رنج خودکار

(اتوماتیک) نیست، رنج آمپر متر را مناسب انتخاب کنید

و سپس کلید مدار را وصل کنید و جریان عبوری از مدار را

اندازه گرفته و یادداشت کنید. I = mA

۱۱ آیا جریان اندازه‌گیری شده با جریان محاسبه شده در مرحله ۱۰ تفاوتی دارد؟ علت را توضیح دهید.

۱۲ کلید منبع تغذیه را قطع کنید و مقدار مقاومت مدار را به

Ω تغییر دهید.

۱۳ جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{12}{1K\Omega} = \text{mA}$$


۱۴ پس از تنظیم کلید رنج آمپر متر، کلید مدار را وصل کنید

و جریان مدار را اندازه بگیرید. I = mA

۱۵-۳- الگوی آزمون نظری پایانی

۱ اول کلمات انگلیسی DC و AC اول کلمات انگلیسی است.

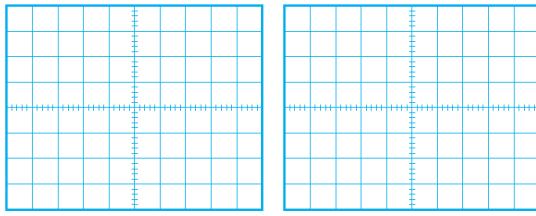۲ شکل یک جریان مستقیم ثابت و یک جریان مستقیم متغیر را در نمودارهای الف و ب - ۶۱-۳ رسم کنید.




ب

شکل ۳-۶۱

الف

۳ زمان تناوب و فرکانس و مقدار مؤثر شکل ۶۲-۳ را محاسبه کنید.

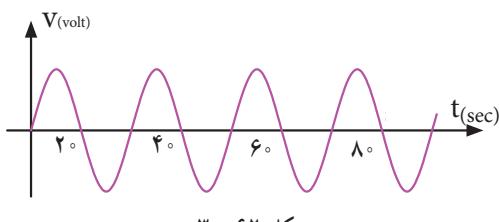

شکل ۳-۶۲

۴ اگر مقدار مؤثر موج سینوسی ۱۲ ولت باشد مقدار یک تا پیک آن چقدر است؟

۵ موجی که مقدار آن تغییر می کند ولی جهت آن ثابت است یک موج متناوب (AC) است؟

صحیح غلط

۶ طول موج یک سیگنال رادیویی با فرکانس ۲۵۰۰ هرتز را محاسبه کنید.


$$C = 3 \times 10^8 \frac{m}{sec} \quad (\text{سرعت امواج رادیویی})$$

۷ طول موج یک سیگنال رادیویی ۳۰ متر است، اگر

سرعت انتشار امواج $C = 3 \times 10^8 \frac{m}{sec}$ باشد، فرکانس موج را محاسبه کنید.

۸ ولت متر را مطابق شکل ۳-۶ به دو سر مقاومت وصل

کنید و سپس کلید مدار را وصل نموده ولتاژ دو سر مقاومت را اندازه بگیرید. $V =$ ولت

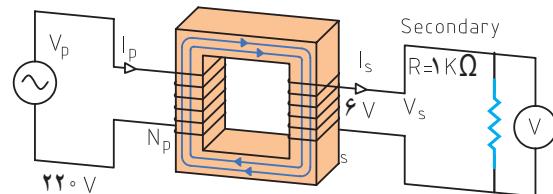

شکل ۳-۶۰

سؤال اینمنی



اگر بر حسب اشتباہ دو سر ثانویه ترانسفورماتور را اتصال کوتاه کنیم چه اتفاقی رخ می دهد؟ شرح دهید.

۹ آیا ولتاژ اندازه گیری شده با ولتاژی که روی ترانسفورماتور نوشته شده است، برابر است؟ در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.

۱۰ ولتاژ یک و ولتاژ یک تا پیک ثانویه ترانسفورماتور را با فرمول محاسبه کنید.

$$V_p = \sqrt{2} V_{eff} = \dots \dots \dots$$

$$V_{pp} = 2V_p = \dots \dots \dots$$

۱۱ اگر مولتی متر جریان AC را اندازه نمی گیرد، جریان مدار را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

$$I = \frac{V_e}{R} = \dots \dots \dots \text{mA}$$

۱۲ در صورت امکان، جریان مدار را با آمپر متر AC اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{mA}$$

۱۶-۳- الگوی آزمون پایانی عملی (نرم افزاری)

۱ نرم افزار ادیسون یا هر نرم افزار مشابه دیگر را فعال کنید.

۲ موتور الکتریکی را روی میز کار ظاهر کنید.

۳ مشخصات فنی موتور را روی توان ۲ وات و ولتاژ ۱۲

ولت تنظیم کنید.

۴ منبع تغذیه را به موتور وصل نمایید و جریان موتور و


ولتاژ دو سر آن را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_{\text{motor}} = \dots$$

$$V_{\text{motor}} = \dots$$

۱۷-۳- الگوی آزمون پایانی عملی (سخت افزاری)

۱ مدار شکل ۶۵-۳ را روی برد بیندید.

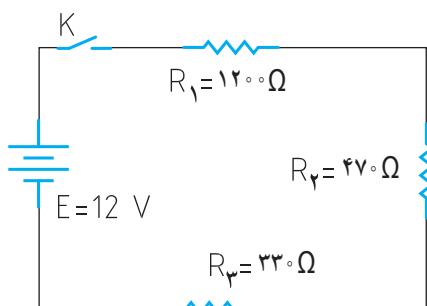

شکل ۶۵-۳

۲ آمپر متر را برای اندازه گیری جریان در مدار قرار دهید.

۳ کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه بگیرید و

یادداشت کنید.

$$I = \dots$$

۴ با ولت متر DC ولتاژ دوسر مقاومت های R_1 و R_2 و R_3 را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{R_1} = \dots$$

$$V_{R_2} = \dots$$

$$V_{R_3} = \dots$$


۵ کلید مدار را باز کنید و ولتاژ دوسر کلید را اندازه بگیرید

و یادداشت کنید.

$$V = \text{کلید باز}$$

۸ بین دو موج A و B در شکل ۲-۶۳

درجه اختلاف فاز وجود دارد و موج A نسبت به B فاز دارد.

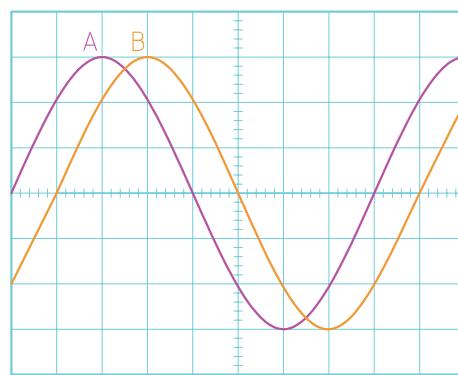

شکل ۲-۶۳

۹ مقدار متوسط یک موج سینوسی متقارن در یک سیکل کامل صفر است.

صحیح غلط

۱۰ اگر روی باتری اتومبیل ۱۲ ولتی نوشته شده باشد Ah ۶۰، اگر مصرف کننده از باتری به طور مداوم ۴ آمپر جریان بکشد، بعد از چند ساعت باتری تخلیه می شود؟

۱۱ اگر تعداد دور ثانویه ترانسفورماتور بیشتر از اولیه باشد جریان ثانویه از جریان اولیه است.

۱- افزاینده - کمتر ۲- افزاینده - بیشتر

۳- کاهنده - کمتر ۴- کاهنده - بیشتر

۱۲ روی برد منبع تغذیه شکل ۶۴-۳ چه قطعاتی به کار رفته است؟ نام قطعات را بنویسید.



شکل ۶۴-۳

ارزشیابی شایستگی اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC و DC

شرح کار:

۱. ترسیم انواع شکل موج‌های DC و AC و محاسبه مؤلفه‌های شکل موج‌ها
۲. استفاده از منابع ولتاژ DC و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ DC با مولتی‌متر
۳. استفاده از منابع ولتاژ DC و اندازه‌گیری دقیق جریان DC با مولتی‌متر
۴. کاربرد منابع ولتاژ AC جهت تأمین ولتاژ‌های AC و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ AC با مولتی‌متر
۵. کاربرد منابع ولتاژ AC در تأمین ولتاژ‌های AC و اندازه‌گیری دقیق جریان AC با مولتی‌متر
۶. نصب نرم‌افزارهای مرتبط در رایانه و انتخاب منابع تغذیه DC و AC و مولتی‌متر
۷. اندازه‌گیری صحیح ولتاژ DC با مولتی‌متر به کمک نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری ولتاژ و جریان AC و DC با در نظر گرفتن نکات ایمنی و استاندارد تعریف شده

شاخص‌ها:

- ۱- ترسیم صحیح و دقیق دو نمونه شکل موج‌های AC و DC و محاسبه مؤلفه‌های شکل موج‌ها و اختلاف فاز و زاویه فاز در AC (دو نوع شکل موج) (۵ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری صحیح ولتاژ و جریان AC و DC با مولتی‌متر (۱۵ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری صحیح دو نمونه ولتاژ و جریان AC و DC با مولتی‌متر در نرم‌افزار مرتبط (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف آیاک یا آتنی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف(مونتاژکاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C . ۱۸°C) و محیط به وسائل اطمای حریق - میزکار استاندارد با ابعاد W1۸۰×D1۸۰×H۸۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته و یا ایستاده - ماسک - تهویه - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: ابزار عمومی برق یا الکترونیک - ابزار و تجهیزات تخصصی - شبکه اینترنت

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی	نمره هنرجو
۱	تشریح ولتاژ‌های DC و AC	۱	
۲	منابع و کاربرد ولتاژ‌های DC و AC	۲	
۳	اندازه‌گیری ولتاژ‌های DC و AC به وسیله مولتی‌متر	۲	
۴	استفاده از نرم‌افزار در اندازه‌گیری کمیت‌ها	۱	
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
	۱- رعایت نکات ایمنی مربوط به دستگاه‌های اندازه‌گیری ۲- دقت و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی تفکر و بادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای		
*	میانگین نمرات		*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری: ۳



فصل سوم

موج و کمیت‌های آن



امواج در عصر حاضر که عصر ارتباطات و انتقال اطلاعات نام‌گرفته است، نقش حیاتی برای بشر امروزی دارد. اطلاعات، سوار برای امواج، فضای را در نور دیده و در اختیار صنایع و اشخاص قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری کمیت‌های امواج دریافتی، اهمیت تعیین کننده‌ای دارد زیرا فقط با اندازه‌گیری کمیت‌های مختلف است که می‌توان هر علم و عملی را مورد بررسی دقیق قرارداد و از آن نتیجه مطلوب را به دست آورد. در صنایع برق، الکترونیک، حوزه پژوهشی، صنعت خودرو، صنایع نظامی و سایر صنایع، بدون استفاده از دستگاه‌های اندازه‌گیری، عملاً توانایی انجام وظیفه به طور مطلوب امکان‌پذیر نیست. لذا دستگاه‌های مولد امواج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن نظری سیگنال‌زناتور، فرکانس‌متر و اسیلوسکوپ نقش مهم و وسیعی دارند، زیرا این دستگاه‌ها قادر هستند کمیت‌های فیزیکی را که قابل رویت نیستند، آشکار نموده و اندازه‌گیری لازم را انجام دهند. در این راستا آموزش به کارگیری از این دستگاه‌ها چه از طریق نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

واحد یادگیری ۴

شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین کمیت‌های موج

آیا تا به حال پی برده‌اید :

- آیا در عصر حاضر بدون دستگاه‌های الکترونیکی به راحتی می‌توان زندگی کرد؟
- امواج چه نقشی در انتقال اطلاعات دارند؟
- اگر اختلالی در مقدار کمیت‌های امواج ارسالی از طرف فرستنده‌ها رخ دهد، چه انفاقی می‌افتد؟
- چه دستگاه‌هایی کمیت‌های موج را نشان می‌دهند؟
- دستگاه‌هایی که امواج مغز یا قلب را نشان می‌دهند با دستگاه‌های اندازه‌گیری الکترونیکی چه شباهتی دارند؟
- چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای اندازه‌گیری کمیت‌های موج وجود دارد؟
- راهنمای کاربرد دستگاه‌ها چه کاربردی دارد؟

اسیلوسکوپ شاخص‌ترین دستگاه در میان دستگاه‌های الکترونیکی است که برای مشاهده شکل موج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن به کار می‌رود. در این واحد یادگیری، ابتدا به شرح انواع شکل موج متداول و کمیت‌های مربوط به هر شکل موج می‌پردازیم، سپس طرز کار با دستگاه مولد موج (سینگنان ژنراتور) تشریح خواهد شد. برای بررسی کمیت‌های موج باید شکل موج به درستی روی صفحه اسیلوسکوپ ترسیم شود، لذا کار با اسیلوسکوپ اهمیت ویژه‌ای دارد که به تفصیل شرح داده می‌شود. در فرایند آموزش، توجه به نکات ایمنی و شایستگی‌های غیرفنی مانند رعایت نکات ایمنی دستگاه‌ها باید همواره مدنظر باشد.

استاندارد عملکرد :


ترسیم شکل موج‌های مختلف و اندازه‌گیری کمیت‌ها با اسیلوسکوپ و نرم‌افزاری

۱-۴- مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز واحد یادگیری
ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم التحریر، منبع تغذیه، سیگنال ژنراتور AF، اسیلوسکوپ، فرکانس‌متر، رایانه و نرم‌افزارهای مناسب

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۲-۴- انواع شکل موج و مقایسه آنها

آیا به امواج تولیدشده توسط قلب یا مغز انسان فکر کرده‌اید؟ چه نظمی بر این امواج حاکم است؟ چه دستگاه‌هایی این امواج را به ما نشان می‌دهند؟ اگر دستگاه نشان دهد که شکل موج تغییر کرده است، چه اتفاقی برای انسان رخ داده است؟
شکل ۱-۴ قلب و موج تولیدی توسط آن را نشان می‌دهد. چه شباهت‌هایی بین این امواج و امواج مورد مطالعه در این واحد یادگیری وجود دارد؟

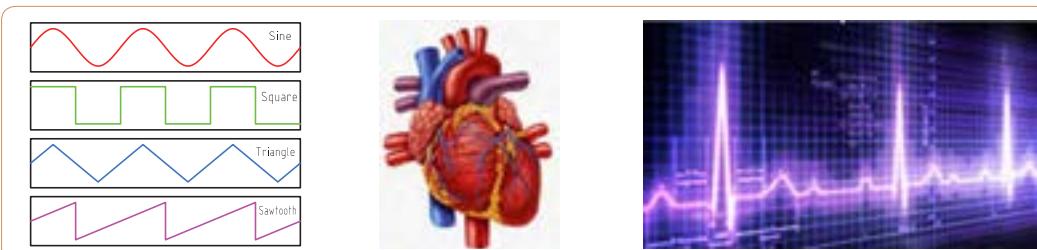


شکل ۱-۴- انواع شکل موج

شکل ۱-۴- قلب و شکل موج تولیدی توسط آن


در فصل دوم با انواع شکل موج‌های AC و DC و مؤلفه‌های موج آشنا شده‌اید. انواع شکل موج‌های AC متداول را در شکل ۲-۴ مشاهده می‌کنید. کمیت‌های ولتاژ پیک تا پیک و زمان تناوب در سه نوع شکل موج در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. کمیت‌های فوق و شیوه محاسبه این کمیت‌ها در این سه نوع موج با هم تفاوتی ندارد.

فیلم مربوط به انواع شکل موج را مشاهده کنید.


فیلم ۱

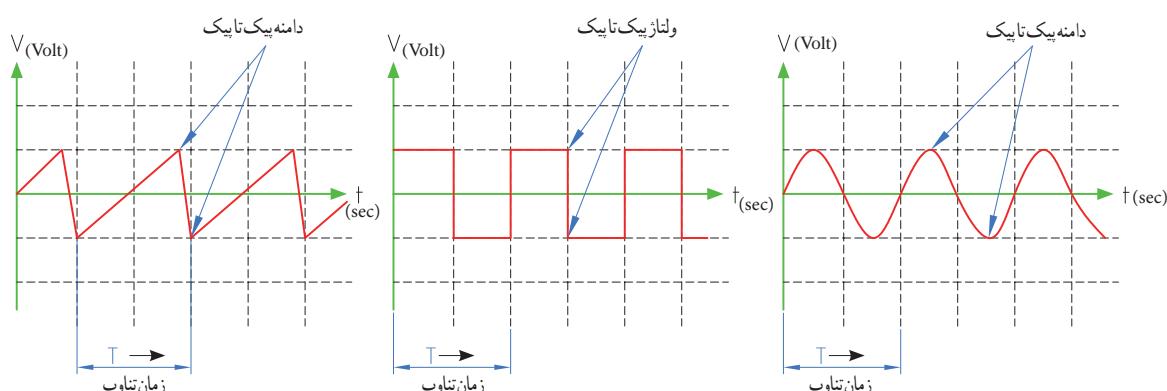

شکل ۳-۴- ولتاژ پیک تا پیک و زمان تناوب در سه نوع شکل موج

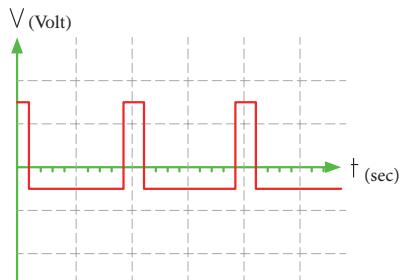

شکل ۵ - ۴ - موج مربعی نا متقارن

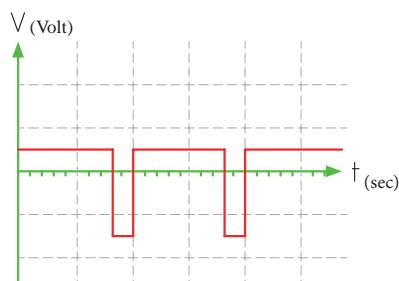

شکل ۶ - ۴ - موج مربعی نامتقارن

پرسش : چه تفاوت‌هایی بین موج مربعی متقارن و نامتقارن وجود دارد؟


پرسش : اگر زمان تناوب هر سه موج شکل‌های ۴-۵، ۴-۶ یکسان و برابر ۲۰ میکروثانیه باشد، فرکانس موج‌ها را محاسبه کنید.

$$T = \dots \mu \text{Sec} \quad F = \frac{1}{T}$$



فعالیت

- ۱ اگر در شکل ۷ - ۴ کلید S_1 به مدت ۲ میلیثانیه در وضعیت A و ۲ میلیثانیه در وضعیت B قرار گیرد و این فرایند تکرار شود، شکل موج خروجی چه نوع موجی است؟
- (الف) مربعی متقارن (ب) مربعی نامتقارن

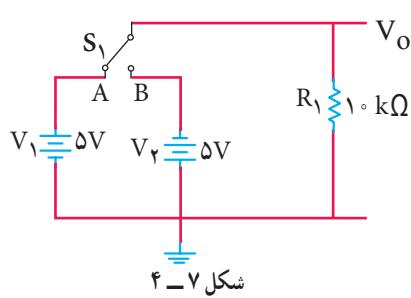

شکل ۷

مثال ۱ - اگر دامنه پیک تا پیک در موج‌های شکل ۳ - ۴ برابر ۲۰ ولت و زمان تناوب ۴ میلیثانیه باشد، دامنه پیک و فرکانس موج را محاسبه کنید.

پاسخ : ولتاژ قله تا قله در هر سه موج یکسان است.

$$V_{PP} = 20 \text{ Volt}$$

$$\text{ولت} = V_{PK} = \frac{V_{PP}}{2} = \frac{20}{2} = 10 \text{ Volt}$$

زمان تناوب در هر سه موج یکسان و برابر ۴ میلیثانیه است.

$$T = 4 \text{ msec} = 4 \times 10^{-3} \text{ sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \text{ msec}} = \frac{1000}{4} = 250 \text{ Hz}$$

فکر کنید

محاسبات نشان می‌دهد که کمیت‌های ولتاژ پیک تا پیک، زمان تناوب و فرکانس و شیوه محاسبه آنها در موج‌های مختلف از روش یکسانی برخوردار است. آیا معدل ولتاژ در این سه نوع موج در زمان یک سیکل یکسان است؟

۳ - ۴ - ساختار موج‌ها

در مورد موج سینوسی و ساختار آن در فصل دوم شرح داده شد. در این واحدیادگیری به شرح موج مربعی و دندانهارهای می‌پردازیم.

موج مربعی (Square Wave): موج مربعی از نظر ساختاری به دو صورت متقارن (Symmetry) و نامتقارن(Non Symmetry) تولید می‌شود. در شکل ۴ - ۴ موج مربعی متقارن و در شکل‌های ۴ - ۵ و ۴ - ۶ موج مربعی نامتقارن رسم شده است.



شکل ۴ - ۴ - موج مربعی متقارن




پژوهش

با مراجعه به اینترنت و سایر منابع معتبر در مورد آی‌سی ۵۵۵ و مواردیزیر تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.
 ۱- محدوده ولتاژ کار آی سی، ۲- شکل ظاهری از نظر تعداد و نوع پایه، ۳- موج‌های تولیدی توسط آی سی، ۴- حدود فرکانس موج تولیدی، ۵- عوامل مؤثر در تغییر فرکانس

موج دندانه اره‌ای (Sawtooth Wave) : شکل ۱۰-۴


یک موج دندانه اره‌ای را نشان می‌دهد.

مشاهده می‌شود در موج دندانه اره‌ای، تغییرات ولتاژ نسبت به زمان خطی است. از زمان صفر تا t_1 شیب خط مثبت و از زمان t_1 تا t_2 شیب خط منفی است. از زمان t_2 تا t_3 دامنه موج از مقدار منفی در حال افزایش است (براساس رابطه $y = +ax$). این زمان را زمان رفت یا تریس (Trace) گویند. از لحظه t_3 تا t_4 دامنه موج در حال کم شدن با شیب منفی است (براساس رابطه $y = -bx$). این زمان را زمان برگشت یا رتریس (Retrace) گویند. در موج دندانه اره‌ای زمان رفت خیلی بیشتر از زمان برگشت است.

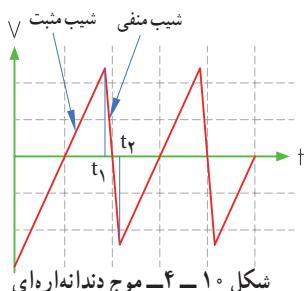


شکل ۱۰-۴- موج دندانه اره‌ای

پرسش ۴: چه تفاوتی بین موج دندانه اره‌ای (شکل ۱۰-۴) و موج مثلثی (Triangle Wave) (شکل ۱۱-۴) وجود دارد؟

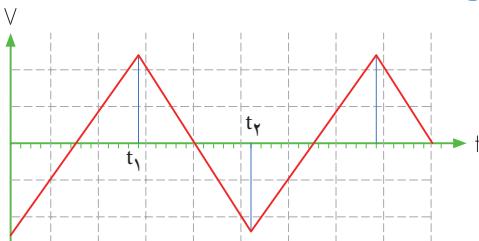

شکل ۱۱-۴- موج مثلثی

۲ شکل موج خروجی مدار ۷-۴ را در شکل ۸-۴ رسم کنید. دامنه و فرکانس موج را محاسبه کنید. مقیاس برای رسم موج را برای هر خانه عمودی معادل ۲ ولت و هر خانه افقی معادل ۱ میلی ثانیه در نظر بگیرید.

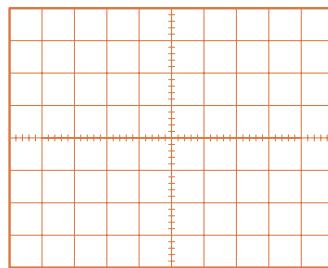


شکل ۸-۴- موج مربعی

۳ اگر در شکل ۷-۴، ۲ میلی ثانیه کلید در وضعیت A و ۵ میلی ثانیه در وضعیت B قرار گیرد و این فرایند تکرار شود، شکل موج خروجی چگونه است؟

الف) مربعی متقارن ب) مربعی نامتقارن

۴ شکل موج خروجی مربوط به مرحله ۳ را در شکل ۹-۴ رسم کنید. مقیاس را برای رسم موج مناسب انتخاب کنید.

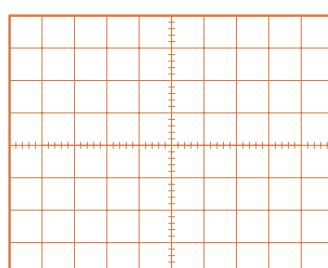

شکل ۹-۴

شکل ۷-۴ چگونگی تولید موج مربعی را بیان می‌کند. در عمل از دو باتری و کلیدزنی دستی برای تولید موج مربعی استفاده نمی‌کنند، بلکه به کمک یک باتری و مدارهای الکترونیکی، موج مربعی تولید می‌شود.

نکته





نرم افزار ۱

به چگونگی تبدیل موج مربعی به دندانهای توسط نرم افزار توجه کنید.




نکته

- مقدار R و C و فرکانس موج ورودی و دامنه موج خروجی با روابط ریاضی قابل محاسبه است که از مبحث این واحد یادگیری خارج است.
- برای تولید موج مربعی از دستگاه فانکشن ژنراتور استفاده شده است که در مباحث بعد مورد مطالعه قرار می‌گیرد. مدار و موج‌های توسط نرم افزار مولتی سیم رسم شده است.

در سیگنال ژنراتور موجود در نرم افزار، گزینه‌ای با نام یا چرخه دوام (Sinecill وظیفه) آمده است که برای موج مربعی یک طرفه (موج بدون چرخه منفی) به کار می‌رود. نسبت زمان وجود موج به زمان تناوب را چرخه دوام می‌نامند. در صورتی که زمان وجود موج $\frac{1}{2}$ زمان تناوب باشد، چرخه دوام موج 50° درصد است.

(ب) **تبدیل موج مثلثی به مربعی**: برای تبدیل موج مثلثی به مربعی نیز از مدارهای RC استفاده می‌کنند. شکل ۱۵-۲ مدار تبدیل (فیلتر) را نشان می‌دهد. در شکل ۱۶-۴ مشخصات موج ورودی نوشته شده است. در شکل ۱۷-۴ شکل موج ورودی و خروجی با هم رسم شده‌اند.

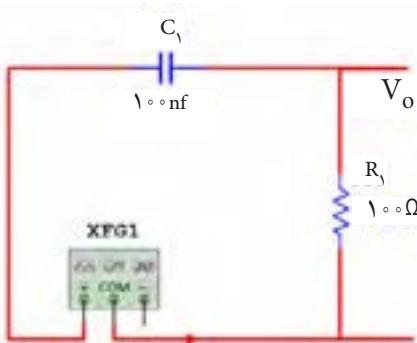

شکل ۱۵-۲ - مدار RC


۴-۴ - تبدیل شکل موج‌ها به یکدیگر

فیلم ۲




فیلم چگونگی تبدیل شکل موج‌ها به یکدیگر، مشاهده کنید.
برای تبدیل موج‌ها به یکدیگر از مدارهای الکترونیکی استفاده می‌شود. برخی از این مدارها، فیلتر (Filter) نام دارند.

(الف) **تبدیل موج مربعی به مثلثی**: برای تبدیل موج مربعی به مثلثی از مداری مطابق شکل ۴-۱۲ می‌توان استفاده نمود. در این مدار از یک شبکه RC با مقادیر R و C معینی استفاده شده است. به مدار R و C فیلتر می‌گویند.

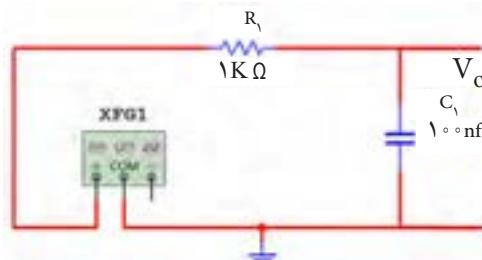


شکل ۱۲-۴ - مدار تبدیل موج مربعی به مثلثی


در شکل ۱۳-۴ مقادیر کمیت‌های موج ورودی نشان داده شده است. در شکل ۱۴-۴ موج ورودی و خروجی را باهم مشاهده می‌کنید.

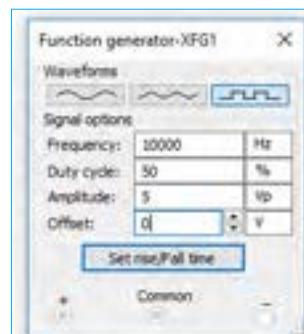


شکل ۱۳-۴ - مشخصات موج ورودی

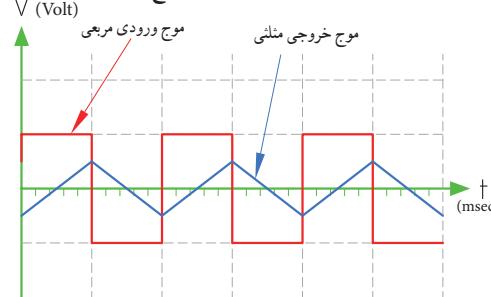

شکل ۱۴ - موج ورودی و خروجی مدار

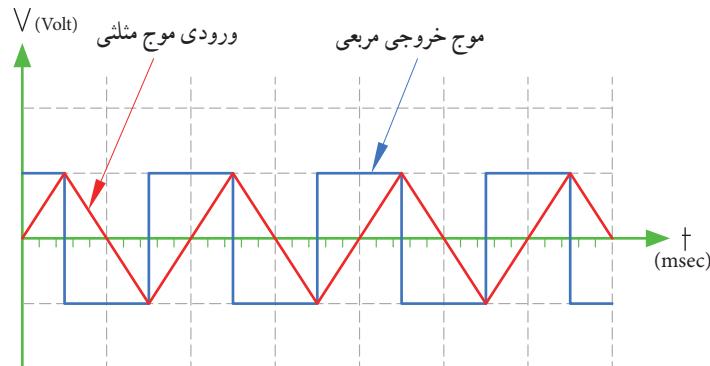


شکل ۱۷-۴- موج ورودی و خروجی مدار

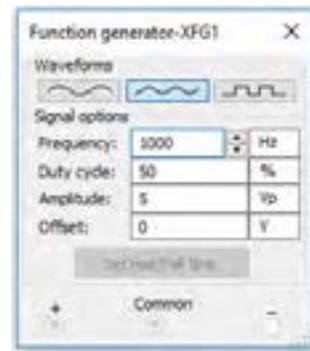



شکل ۱۶-۴- مشخصات موج ورودی

می‌کنید. در شکل ۲۰-۴- موج ورودی و خروجی باهم رسم شده‌اند. اگر به ورودی مدار ۱۸-۴- موج مثلثی هم بدهیم، موج خروجی به صورت مربعی به دست می‌آید.

پ) تبدیل موج سینوسی یا مثلثی به مربعی: برای تبدیل موج سینوسی یا مثلثی به مربعی می‌توان از تقویت‌کننده با بهره‌ولتاژ (ضریب تقویت) بسیار زیاد استفاده نمود. در شکل ۱۸-۴- مدار تبدیل و در شکل ۱۹-۴- مشخصات موج ورودی را مشاهده

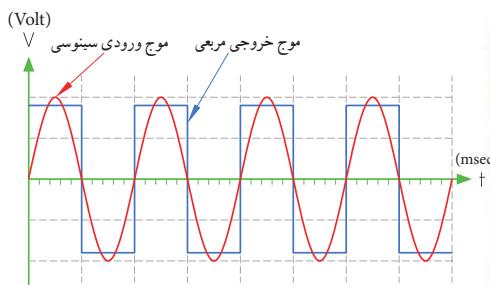


شکل ۱۹-۴- موج ورودی و خروجی مدار

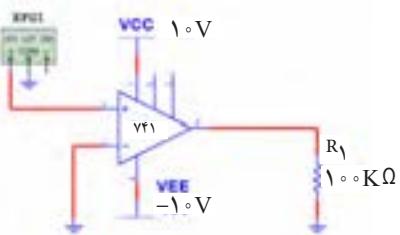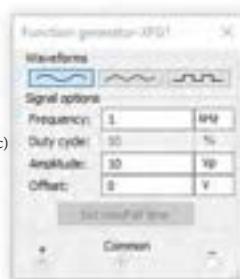


شکل ۱۸-۴- مدار تبدیل با تقویت‌کننده

شکل ۲۱-۴- مشخصات موج ورودی و شکل ۲۲-۴- موج ورودی و خروجی مدار را باهم نشان می‌دهد.

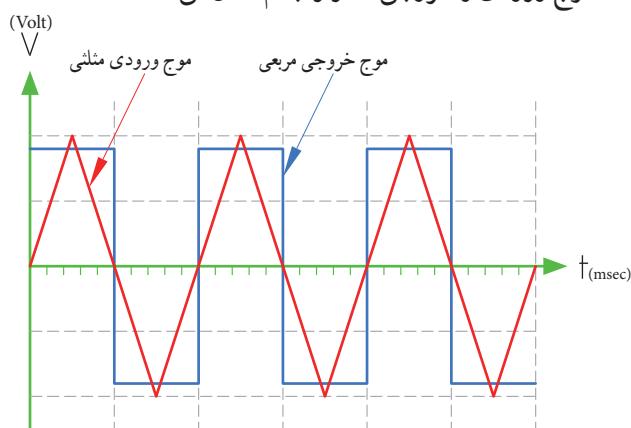

شکل ۲۲-۴- موج ورودی و خروجی مدار

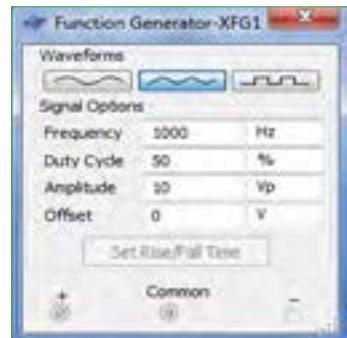


شکل ۲۱-۴- مشخصات موج ورودی

به چگونگی تبدیل موج مثلثی به مربعی که با نرم‌افزار اجرا می‌شود، توجه کنید.

نرم افزار




۳ – ترسیم شکل موج مربعی نامتقارن : موج مربعی نامتقارن با مشخصات دامنه پیک 3° میلی ولت و زمان تناوب 1° ثانیه را در شکل ۲۵ – ۴ رسم کنید. قسمت دامنه مثبت موج در 3° ثانیه و دامنه منفی موج به مدت 7° ثانیه دوام دارد. مقیاس را مناسب انتخاب کنید. دامنه مثبت و منفی با هم برابر هستند.

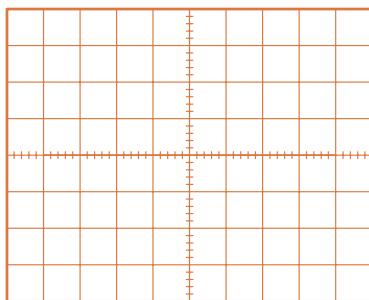

شکل ۲۵ – ۴ – محل ترسیم موج مربعی نامتقارن

۴ – ترسیم شکل موج دندانه‌های : موجی دندانه‌های با مقدار قله تا قله 12° ولت و زمان تناوب 100° میلی ثانیه را در شکل ۲۶ – ۴ ترسیم کنید. زمان رفت موج معادل 9° میلی ثانیه و زمان برگشت موج معادل 1° میلی ثانیه است. هر خانه عمودی را معادل 2° ولت و هر خانه افقی را معادل 1° میلی ثانیه در نظر بگیرید.

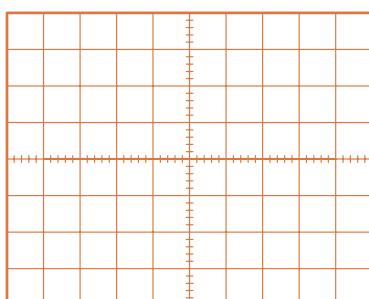

شکل ۲۶ – ۴ – محل ترسیم موج دندانه ارهای



فیلم ۳

فیلم کاربرد انواع موج‌های سینوسی، مربعی، مثلثی و دندانه‌های را ببینید.


پرسش : در صورتی که زمان وجود موج مربعی 5° میکروثانیه و زمان تناوب موج 20° میکروثانیه باشد چراً دوام را محاسبه کنید.

۵ – ۴ – کار عملی شمار ۱ : ترسیم شکل موج هدف: کسب مهارت در ترسیم انواع شکل موج مواد، تجهیزات و ابزار لازم: خطکش، مداد، پاک‌کن مراحل انجام کار

۱ – ترسیم شکل موج سینوسی : موجی سینوسی با دامنه پیک (قله) 3° ولت و فرکانس 5° هرتز را در شکل ۲۳ – ۴ رسم کنید. در انتخاب مقیاس برای رسم شکل موج، هر خانه عمودی را معادل 1° ولت و هر خانه افقی معادل $2/5^{\circ}$ میلی ثانیه در نظر بگیرید.


هنگام رسم شکل موج‌ها، مقیاس و کمیت مربوط به محورها را حتماً بنویسید.

توجه

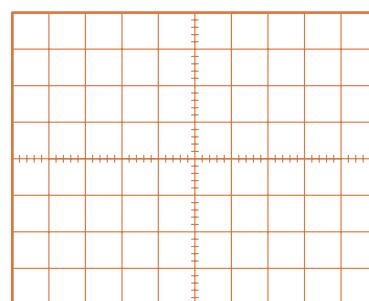

شکل ۲۳ – ۴ – محل ترسیم موج سینوسی

۲ – ترسیم شکل موج مربعی متقارن : موج مربعی متقارن با دامنه پیک تا پیک 8° ولت و زمان تناوب 4° میکروثانیه را در شکل ۲۴ – ۴ رسم کنید. برای رسم شکل موج هر خانه عمودی را معادل 1° ولت و هر خانه افقی را معادل 5° میکروثانیه در نظر بگیرید.

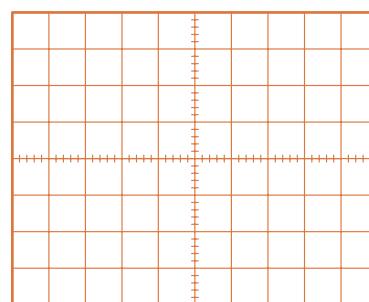


شکل ۲۴ – ۴ – محل ترسیم موج مربعی متقارن

الگوی پرسش

۶- شکل ۳۱-۴ موج تولیدی قلب (ضریان قلب) را نشان

می دهد. اگر هر ضلع مربع در جهت افقی برابر 4° ثانیه و در جهت عمودی برابر 1° میلی ولت باشد، مقدار ولتاژ قله تاقله و زمان تنابوب (زمان R تا R) و فرکانس موج (تعداد ضربان قلب در یک ثانیه) را حساب کنید.

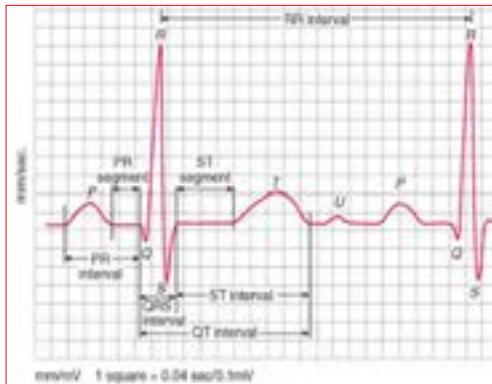

شکل ۳۱-۴- موج تولیدی توپوت قلب

۶- سیگنال ژنراتور صوتی

Audio Frequency Signal Generator (AF SG)

دستگاه مولد سیگنال صوتی یا سیگنال ژنراتور صوتی، یک دستگاه آزمایشگاهی است که می تواند سیگنال سینوسی و مربعی در محدوده فرکانسی چند هرتز تا 10° کیلوهرتز یا فرکانس های بیشتر تا حدود یک مگاهرتز (1 M HZ) را تولید کند. این دستگاه ارزی خود را از طریق باتری یا برق شهر تأمین می کند و با استفاده از ولتاژ DC، موج متناوب تولید می کند. در شکل ۳۲-۴ یک نمونه دستگاه سیگنال ژنراتور صوتی (AF) را مشاهده می کنید.

دستگاه هایی که علاوه بر موج های سینوسی و مربعی، امواج دیگری مانند موج های مثلثی و دندانه ارها را تولید می کنند را فانکشن ژنراتور می نامند، (Function Generator).




شکل ۳۲-۴- یک نمونه سیگنال ژنراتور

۱- به معنی Square Wave

است.

۲- به معنی Sawtooth Wave


زمان تنابوب موج شکل ۲۷-۴ چند میلی ثانیه است؟

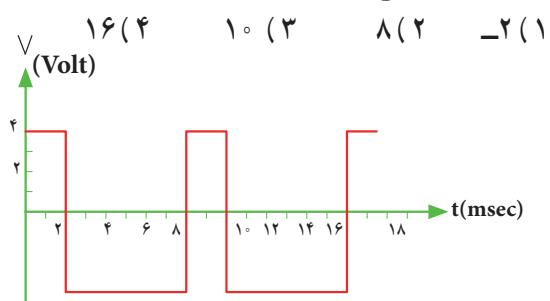

شکل ۲۷-۴- موج مربعی نامتقارن


۳- در یک سیکل دارای مقدار معدل

(۱) صفر (۲) مثبت (۳) منفی است.

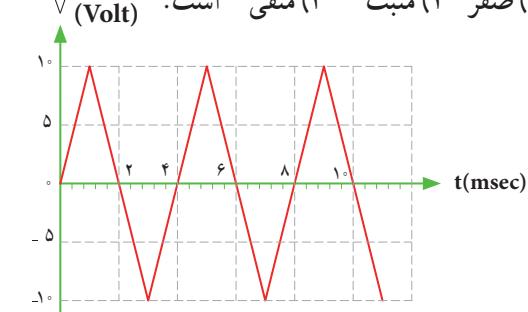


شکل ۲۸-۴- موج مثلثی

۴- زمان تنابوب و فرکانس موج شکل ۲۹-۴ را محاسبه کنید.

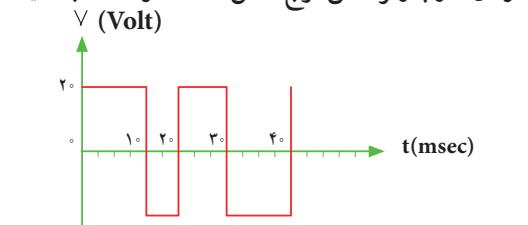

شکل ۲۹-۴- موج مربعی متقارن

۵- زمان تنابوب و فرکانس موج شکل ۳۰-۴ را محاسبه کنید.

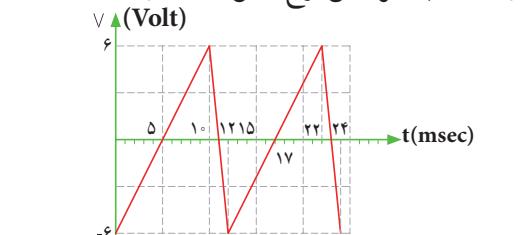

شکل ۳۰-۴- موج دندانه ارها

۴-۸ عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور

برای کار با سیگنال ژنراتور صوتی یا هر دستگاه دیگری، لازم است از دفترچه راهنمای کاربر :

(owner manual – User manual – Instruction manual) استفاده کنید. معمولاً این دفترچه‌ها به زبان انگلیسی است. چنانچه استفاده از یک نمونه آن را یاد بگیرید به آسانی می‌توانید سایر نمونه‌های مشابه را با کمی مطالعه به کار ببرید. به منظور آشنایی اولیه، به شرح مختصر عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه از دستگاه سیگنال ژنراتور مانند شکل ۴-۳۴ می‌پردازیم. معمولاً عملکرد دگمه‌ها و سلکتورهای سایر دستگاه‌ها، شبیه عملکرد همین دستگاه است. در کنار شکل، شرح کلی هر یک از دگمه‌ها و سلکتورها نوشته شده است. شرح کامل عملکرد آنها در کتاب همراه آورده شده است.



پژوهش

- با توجه به اینکه سیگنال ژنراتورها ایده‌آل نبوده و مانند باتری‌ها مقاومت معادلی در داخل دستگاه به صورت سری با آن قرار می‌گیرد، نقش مقاومت داخلی در دستگاه سیگنال ژنراتور AF یا دستگاه‌های مشابه را بررسی کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.
- در مورد انواع سیگنال ژنراتور پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



نکته

در مورد کار با انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری باید به گونه‌ای عمل کنید که با مشاهده دگمه‌ها و سلکتورهای آن و مراجعه به راهنمای کاربرد، به آسانی بتوانید با آن کار کنید. درست مانند همان روشی است که در مورد کار با تلفن همراه انجام می‌دهید. به عبارت دیگر با تعویض تلفن همراه، با یک مطالعه مختصر می‌توانید با دستگاه جدید کار کنید.

۷-۴ انواع سیگنال ژنراتور صوتی (AF)

سیگنال ژنراتور صوتی (AF) از نظر کاربرد در دو نوع، با دگمه‌ها و سلکتورهای مکانیکی و با دگمه‌ها و سلکتورهای لمسی یا فشاری ساخته می‌شود. شکل الف ۴-۳۲ یک نمونه سیگنال ژنراتور AF با دگمه‌ها و سلکتورهای مکانیکی و شکل ب ۴-۳۳ ۴ نمونه‌ای از سیگنال ژنراتور با دگمه‌ها و سلکتورهای لمسی را نشان می‌دهد.



الف – سیگنال ژنراتور با کلیدها و سلکتورهای مکانیکی



ب – سیگنال ژنراتور با کلیدها و سلکتورهای لمسی
شکل ۴-۳۳-۴ د نمونه سیگنال ژنراتور

پژوهش



با درج Audio Frequency Signal Generator در یکی از موتورهای جستجو مانند گوگل، چند نمونه دیگر از سیگنال ژنراتور را پیدا کنید و مشخصات آنها را استخراج و به کلاس ارائه دهید.




شکل ۳۵ –۴ – فانکشن ژنراتور و صفحه تنظیم آن

برای دریافت ولتاژ پیک از ترمینال مثبت و GND استفاده کنید. در صورتی که از دو ترمینال + و - استفاده کنید، دو منبع هماندازه باهم جمع شده و ولتاژ دو برابر حالت تنظیم شده در خروجی دریافت می‌کنید.


۴ فانکشن ژنراتور را از منوی ابزار، انتخاب و روی آن دوبار کلیک چپ کنید تا شکل ۳۵ – ۴ روی کار ظاهر شود.

این فانکشن ژنراتور می‌تواند شکل موج‌های مربعی، مثلثی و سینوسی را تولید کند. توسط این دستگاه می‌توانید مقادیر فرکانس، واحد فرکانس و دامنه (پیک) موج را تغییر دهید.

۵ فانکشن ژنراتور را مطابق شکل ۳۶ – ۴ برای ایجاد ولتاژ سینوسی با دامنه 10 ولت پیک و فرکانس 1000 هرتز تنظیم کنید.

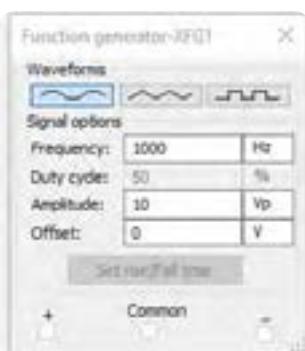

شکل ۳۶ –۴ – صفحه تنظیم فرکانس و دامنه در نرم افزار

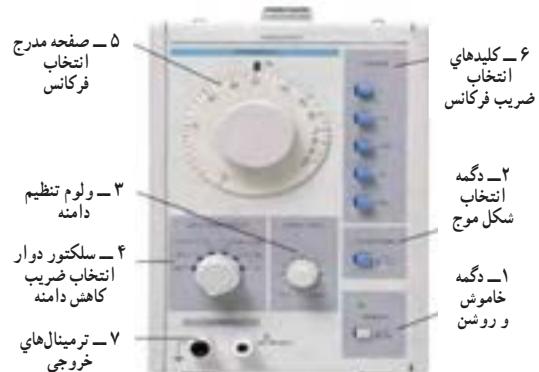

شکل ۳۶ –۴ – یک نمونه سیگنال ژنراتور

توجه : در صورتی که نمونه‌های دیگری در آزمایشگاه شما وجود دارد می‌توانید با استفاده از راهنمای کاربرد آن، دگمه‌ها و سلکتورها را شناسایی کنید.

۹ کار عملی شماره ۲ فانکشن ژنراتور در نرم افزار :
هدف : کسب مهارت در کار با فانکشن ژنراتور و دستگاه‌های اندازه‌گیری موجود در نرم افزار
ابزار، مواد و تجهیزات : نرم افزار مرتبط – رایانه
مراحل انجام کار

فیلم ۴



۱ به فیلم کار با فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار توجه کنید و چگونگی کار با دگمه‌ها و سلکتورهای آن را به خاطر بسپارید.

فعالیت گروهی




۲ با توجه به محتوای فیلم و توضیحات آن و مشاهده عملکرد کلیدها و دگمه‌های فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار که توسط معلم در کلاس به نمایش در آمده است و کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و ولوهای فانکشن ژنراتور نرم افزار بحث کنید.

۳ در صورتی که نرم افزاری مانند مولتی سیم یا هر نرم افزار مرتبط دیگر روی رایانه نصب نیست آن را نصب و راه اندازی کنید.

۶ مؤثر ولتاژ را نشان می‌دهد، آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده توسط رابطه زیر برابر است؟

$$V_e = \frac{V_{pk}}{\sqrt{2}} \quad \text{ولت} \quad \text{ولت}$$

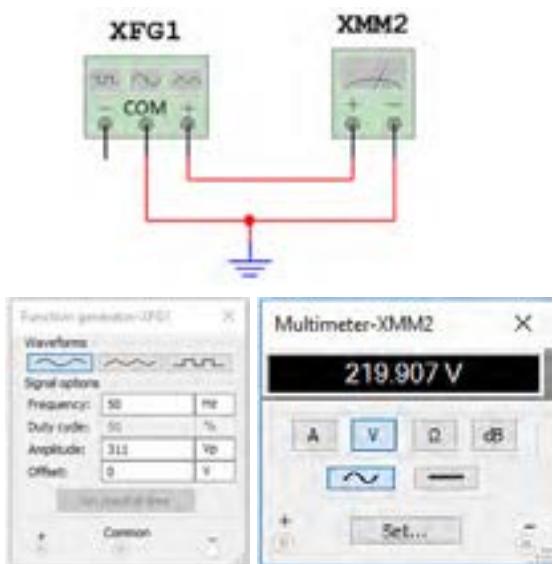

شکل ۳۹ – ۴ – شبیه‌سازی ولتاژ برق شهر

الگوی پرسش

شکل ۴۰ – ۴ – یک نمونه سیگنال ژنراتور دیجیتالی و مشخصات آن را به زبان اصلی نشان می‌دهد. با توجه به متن انگلیسی به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.


۱ محدوده فرکانس تولیدی توسط دستگاه چقدر است؟

۲ در صفحه‌نمایش، فرکانس و دامنه‌تandler قم‌نشان داده می‌شود؟





شکل ۴۰ – ۴ – نمونه‌ای از سیگنال ژنراتور دیجیتالی

۶ مولتی‌متر را از منوی ابزار به روی صفحه کار آورده و آن را برای اندازه‌گیری ولتاژ AC مانند شکل ۳۷ – ۴ تنظیم کنید.

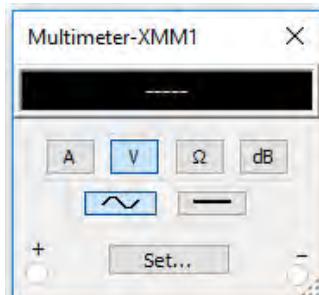

شکل ۳۷ – ۴ – تنظیم مولتی‌متر برای اندازه‌گیری ولتاژ AC

۷ مولتی‌متر را مطابق شکل ۳۸ – ۴ به فانکشن ژنراتور وصل کنید و مقدار ولتاژ دستگاه را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید. $V = \dots \dots \dots$ ولت ...

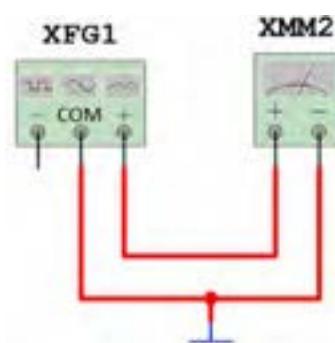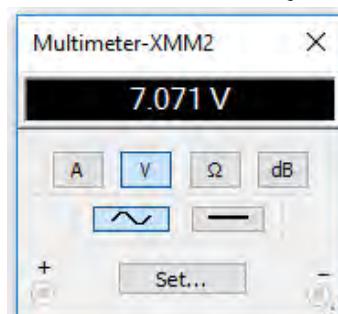

شکل ۳۸ – ۴ – اتصال ولتمتر به فانکشن ژنراتور

۸ برای شبیه‌سازی ولتاژ برق شهر، فانکشن ژنراتور را روی موجی سینوسی با دامنه یک ۳۱۱ ولت و فرکانس ۵ هرتز تنظیم کنید. مطابق شکل ۳۹ – ۴، توسط ولتمتر AC مقدار ولتاژ دستگاه را اندازه بگیرید. چون ولتمتر AC مقدار

The frequency, amplitude and duty cycle can be adjusted continuously.
Frequency range: 0.2 - 2 MHz

.5 - digit LED frequency display, 3-digit amplitude display synchronous
. Attenuation: 20dB/40dB

Specifications:

Basic function

Frequency range	0.2 MHz/2Hz/20Hz/ 200Hz/2kHz/200kHz/2MHz
Amplitude	(2Vp-p~20Vp-p) ±20%
Output signal	50Ω
impedance	
Attenuation	20dB/40dB
Duty cycle	20%~80%±(10%)
Display	5 digits CED frequency display synchronously
Sine Wave	Distortion<2%
Triangle Wave	Linearity>99%
Square Wave	Rise edge times/fall edge times<100ns
Time base	Symmetry frequency: 12 MHz, frequency stability: ±5×10-5
Signal frequency	< % 0.1 Minutes
Stability	
Measurement error	≤0.5%
Dimension	270 mm×215mm×100mm



شکل ۴۱—۴— دستگاه‌های الکترونیکی آسیب‌پذیر هستند.

سؤال اینمی

۲ علامت شکل ۴—۴ روی یک دستگاه چه مفهومی دارد؟



شکل ۴—۴— علامت روی دستگاه

۳ حداکثر دامنه تا چند ولت پیک‌تاپیک قابل تنظیم است؟

۴ دستگاه چه نوع شکل موج‌های تولید می‌کند؟

۵ دگمه تضعیف (ATT) چند حالت دارد و مقدار تضعیف

چند دسی‌بل است؟

۶ حداکثر خطأ در اندازه‌گیری چند درصد است؟

۷ ابعاد دستگاه را بنویسید.

۸ صفحه نمایش این دستگاه چه کمیت‌هایی را نشان می‌دهد؟

BNC اول چه کلماتی است؟ در این مورد پژوهش کنید
و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۱۰—۴— کار عملی شماره ۳ : کار با سیگنال ژنراتور موجود

در آزمایشگاه

هدف : کسب مهارت در کار با سیگنال ژنراتور واقعی مواد، ابزار و تجهیزات : مولتی متر دیجیتالی یک دستگاه، سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه، سیم رابط یک سر BNC یک سر سوسناری، سیم رابط یک سر BNC یک سر موزی (فیشی)

مراحل انجام کار

فکر کنید



۱ علت آسیب دیدن دستگاه شکل ۴—۴ را مشخص کنید.

دستگاه‌های الکترونیکی مانند سیگنال ژنراتور آسیب‌پذیر هستند لذا قبل از کار با هر نوع دستگاهی، ابتدا راهنمای کاربرد آن را مطالعه کنید و در خلال انجام کار عملی، حتماً دستورات ارائه شده در آن را به اجرا در آورید. هنگام اتصال دستگاه به برق شهر، حتماً به ولتاژ کار آن توجه کنید. به سلکتورها و دگمه‌های دستگاه فشار بیش از حد وارد نکنید.

۵ فیلم



فعالیت گروهی



سؤال اینمنی



۳ فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه‌ها و سلکتورهای یک نمونه سیگنال ژنراتور واقعی را ببینید.



شکل ۴-۴۳—استفاده غیر استاندارد و خطرناک از پریز سیار

را در جدول ۱-۴ بنویسید. در صورتی که تعداد آنها بیش از ۸ عدد است، در برگه جداگانه‌ای جدولی با سطرهای بیشتر سلکتورهای آن را شناسایی کنید. سپس نام و عملکرد هر کدام ترسیم کنید.

جدول ۱-۴—نام و عملکرد کلیدها و لومهای سلکتورهای سیگنال ژنراتور

شماره	نام کلید، لوم یا سلکتور به زبان اصلی	شرح مختصر عملکرد کلید، لوم یا سلکتور
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		
۷		
۸		

۷ راهنمای کاربرد دستگاه موجود در آزمایشگاه را مورد مطالعه قرار دهید و محدوده فرکانس تولیدی توسط دستگاه، حوزه کار (رنج) تغییر فرکانس، ضرایب تغییر فرکانس، جدول ۲-۴ بنویسید.

جدول ۲-۴—مشخصات فنی دستگاه

شماره	مشخصات فنی دستگاه
۱	حداقل و حداکثر فرکانس

۱۲ ولتاژ خروجی دستگاه چند برابر (مرتبه) تضعیف شده است؟

$$\text{مرتبه} \dots \dots \dots = \frac{V_1}{V_2} = \text{مقدار تضعیف}$$

۱۳ کلید تضعیف سیگنال ژنراتور را به حالت معمولی (در نمونه شکل ۴۴ – ۴ به حالت (HIGH) برگردانید و دستگاه را روی موج مربعی با فرکانس 50°Hz هر تر تنظیم کنید (شکل ۴۵ – ۴). حداقل و حداکثر مقدار ولتاژ موج خروجی دستگاه را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$\text{ولت} \dots \dots \dots = V_{\text{out max}} = (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$\text{ولت} \dots \dots \dots = V_{\text{out min}} = (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

توجه:

اگر کلید تضعیف دستگاه شما وضعیت های مختلفی دارد، میزان تضعیف هر وضعیت کلید را می توانید اندازه بگیرید. مرحله ۱۳ برای دستگاهی مانند شکل ۴۴ – ۴ مطرح شده است که کلید تضعیف دو حالت HIGH و LOW دارد.



شکل ۴۴ – ۴ – کلید در وضعیت موج مربعی

الگوی پرسش

۱ سیگنال ژنراتور AF مولد سیگنال هایی با شکل موج و است.

۲ کار کلید سلکتور Attenuator سیگنال است.

۳ اگر صفحه مدرج انتخاب فرکانس سیگنال ژنراتور روی عدد 2° و کلید انتخاب حوزه کار روی $1k$ باشد، فرکانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور کیلوهرتز است.

۸ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس 50°Hz هر تر تنظیم کنید. به وسیله مولتی متر دیجیتالی حداقل و حداکثر ولتاژی که دستگاه می تواند تولید کند را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

= عدد ضریب (حوزه کار یا رنج فرکانس)

= عدد سلکتور فرکانس

$$F = (\dots \dots \times \dots \dots) = \text{HZ}$$

$$V_{\text{out max}} = \text{ولت} (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$V_{\text{out min}} = \text{ولت} (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

۹ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس 1000°Hz هر تر تنظیم کنید. مجدداً به وسیله مولتی متر دیجیتالی حداقل و حداکثر ولتاژی که دستگاه می تواند تولید کند را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

= عدد ضریب (حوزه کار یا رنج فرکانس)

= عدد سلکتور فرکانس

$$F = (\dots \dots \times \dots \dots) = \text{HZ}$$

$$V_{\text{out max}} = \text{ولت} (\text{ولتاژ خروجی ماکزیمم})$$

$$V_{\text{out min}} = \text{ولت} (\text{ولتاژ خروجی مینیمم})$$

۱۰ آیا در مرحله ۹ حداقل و حداکثر مقدار ولتاژ خروجی تغییر نموده است؟

در صورتی که پاسخ مثبت است، علت را توضیح دهید.

۱۱ فرکانس موج سینوسی را روی 50°Hz هر تر و دامنه ولتاژ ماکزیمم تنظیم کنید. دگمه تضعیف (Att) دستگاه را فعال کنید. ولتاژ خروجی را به وسیله مولتی متر اندازه بگیرید. (ولتاژ خروجی ماکزیمم بدون تضعیف)

$$V \dots \dots = V_{\text{out max}} = V_1$$

(ولتاژ خروجی ماکزیمم با تضعیف)

$$V \dots \dots = V_{\text{out max}} = V_2$$

چند هر تر تا دهها مگا هر تر تغییر می کند. در کتاب همراه هنرجو کار کلیدها، دگمه ها و لوم های دستگاه شرح داده شده است.



شکل ۴۷ - ۴ - فرکانس متر دیجیتالی

۴-۱۲ - کار عملی شماره ۴ : کار با فرکانس متر در فضای نرم افزاری

هدف : کسب مهارت در کار با فرکانس متر نرم افزار ابزار و تجهیزات : نرم افزار مرتبط - رایانه
مراحل انجام کار :



فیلم ۶

۱ فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه ها و لوم های یک نمونه فرکانس متر دیجیتالی را در فضای نرم افزار مشاهده کنید.



فعالیت گروهی

۲ باتوجه به فعالیت های قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با فرکانس متر دیجیتالی نرم افزار)، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه ها و لوم های فرکانس متر دیجیتالی بحث کنید.

۳ فانکشن ژنراتور را مطابق آزمایش های قبل روی موج سینوسی با فرکانس 5000 Hz و دامنه 1 V ولت پیک تنظیم کنید.

۴ فرکانس متر را از منوی ابزار، انتخاب و روی آن دوبار کلیک چپ کنید تا روی میز کار ظاهر شود.

۵ اگر کلید سلکتور Attenuator روی صفر دسی بل باشد، دامنه سیگنال تولید شده توسط سیگنال ژنراتور صفر است.

غلط

صحیح

۶ - تضعیف، دامنه سیگنال تولید شده را $\frac{1}{3}\text{ dB}$ و -20 dB

تضعیف، دامنه سیگنال را $\frac{1}{10}$ کاهش می دهد.

غلط

صحیح

۷ نمونه ای از فانکشن ژنراتور دیجیتالی را در شکل ۴۶ مشاهده می کنید. برخی اطلاعات دستگاه به زبان اصلی نوشته شده است. باتوجه به این اطلاعات به پرسش های زیر پاسخ دهید.

- محدوده فرکانس تولیدی دستگاه

- شکل موج های تولیدی توسط دستگاه

- حداکثر تضعیف برحسب دسی بل



شکل ۴۶ - ۴ - فانکشن ژنراتور دیجیتالی

.Frequency is selectable from 1 Hz to 5 MHz
.Sine, Square, or triangle waveform output
.Direct digital synthesis (DDS) architecture
.Bright, eye- to - read LED display
.Number pad for quick inout of frequency
.Front panel push button and pull knob can attenuate output by up to 40 dB
.Adjustable duty cycle and DC offset

۱۱ - ۴ - فرکانس متر دیجیتالی (Digital Frequency Meter)

فرکانس متر دیجیتالی، دستگاهی است که فرکانس سیگنال متناوب را اندازه می گیرد و مقدار آن را روی صفحه نمایش (Display) نشان می دهد. در شکل ۴-۴۷ یک نمونه فرکانس متر دیجیتالی را مشاهده می کنید. حوزه اندازه گیری فرکانس در انواع آنها متفاوت است و باتوجه به نوع دستگاه از

مراحل انجام کار



فیلم ۷

- ۱** فیلم مربوط به عملکرد کلیدها، دگمه‌ها و لومهای یک نمونه فرکانس‌متر دیجیتالی واقعی را بینید.

- قبل از کار با هر نوع دستگاهی، حتماً راهنمای کاربرد آن را به دقت مطالعه کنید و در خلال انجام کار عملی دستورات ارائه شده را به اجرا درآورید.
- کلیه نکات اینمی مربوط به دستگاه سیگنال ژنراتور را در مورد دستگاه فرکانس‌متر نیز رعایت کنید.



فعالیت گروهی

- ۲** با توجه به فعالیت‌های قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با فرکانس‌متر دیجیتالی نرم‌افزار)، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و لومهای فرکانس‌متر دیجیتالی بحث کنید و اطلاعات مهم را مرور کنید.


- ۳** فرکانس‌متر دیجیتالی موجود در کارگاه را مورد بررسی قرار دهید و با استفاده از راهنمای کاربرد، ورودی‌ها، کلیدها و لومهای آن را شناسایی کنید. سپس نام و عملکرد کلیدها و لومهای را در جدول ۳-۴ بنویسید. درصورتی که تعداد کلیدها و لومهای بیش از ۸ کلید است، روی کاغذ جداگانه‌ای جدولی با سطرهای بیشتر ترسیم کنید.

جدول ۳-۴- نام و عملکرد کلیدها و لومهای فرکانس‌متر دیجیتالی

شماره	نام کلید ورودی‌ها، یا لوم به زبان انگلیسی	نام کلید ورودی‌ها، یا لوم به زبان فارسی	شرح مختصر عملکرد کلید یا لوم
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			

- ۴** فرکانس‌متر را مطابق شکل ۴-۴ به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس موج را اندازه‌بگیرید.

$$F = \dots \text{ HZ}$$

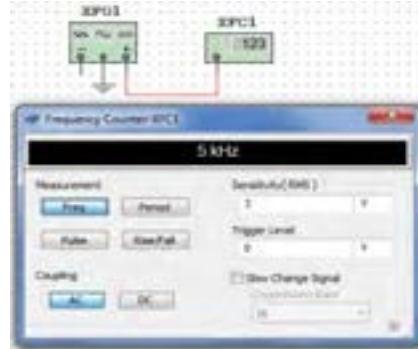

شکل ۴-۴ - اتصال سیگنال ژنراتور به فرکانس‌متر نرم‌افزار

- ۵** دگمه زمان‌تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان‌تناوب موج را اندازه‌بگیرید.

$$T = \dots \text{ ثانیه}$$

- ۶** با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F} = \dots \text{ Sec}$ بررسی کنید آیا زمان‌تناوب صحیح اندازه‌گیری شده است؟ در صورتی که پاسخ منفی است چرا؟

- ۱۳-۴- کار عملی شماره ۵:** کار با فرکانس‌متر دیجیتالی موجود در کارگاه هدف: کسب مهارت در کار با فرکانس‌متر واقعی مواد، ابزار و تجهیزات: فرکانس‌متر، یک دستگاه سیگنال ژنراتور، یک دستگاه سیم‌های رابط به تعداد کافی

توجه : می توانید آزمایش را برای چند فرکانس دلخواه دیگر تکرار کنید تا در کار با فرکانس متر سلط کامل پیدا کنید.



شکل ۴۹- ورودی‌های فرکانس‌متر دیجیتالی

پرسش : با توجه به شکل ۴۹ - ۴ به پرسش‌های زیر پاسخ دهد.

الف) ورودی A برای اندازه‌گیری چه محدوده فرکانس وحداکثر چند ولت rms به کار می‌رود؟

ب) ورودی B برای اندازه‌گیری چه محدوده فرکانس به کار می‌رسد؟

- ۴** سیگنال زنراتور را روی موج سینوسی و با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و مقدار ۴ ولت مؤثر تنظیم کنید.

- ۵** فرانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور را توسعه فرانس متر اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

F = HZ

- ۶** آیا فرکانس اندازه‌گیری شده توسط فرکانس متر با فرکانس تنظیم شده روی دستگاه اनطق دارد؟ شرح دهد.

- ۷** دگمه زمان تناوب دستگاه (Period) را فشار دهید و زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

$$T = \dots \dots \dots \text{شانه}$$

- ۸ زمان‌تناوب را از راسته زیر به دست آوردید.

$$T = \frac{1}{F} = \dots = \dots \text{ Sec}$$

- ۹** آیامقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده تطابق دارد؟ شرح دهید.

- سیگنال ژنراتور را روی موج مربعی با مقدار ۵ ولت مؤثر و فرکانس 200 کیلوهرتز بگذارید و مقدار فرکانس را با فرکانس متر اندازه بگیرید. آیا مقدار اندازه گیری شده با آنچه که روی دستگاه تنظیم کرده اید انطباق دارد؟ شرح دهید.

- ۱۱) دگمه زمان تناوب دستگاه (Period) را فشار دهید و زمان تناوب موج را اندازد بگیرید.

T ≡ ثانیه

- ۱۲ زمان، تناوب، از، اطهّز بـ به دست آورد.

$$T = \frac{1}{E} = \dots = \dots \text{ Sec}$$

- ۱۳ آیامقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده تطابق دارد؟ شرح دهد.

۶ با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F}$ زمان تناوب را محاسبه کنید.

$$T = \frac{1}{F} = \text{sec}$$

۷ آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده انتظامی

دارد؟

خیر

بله

چرا؟

۱۶ - الگوی آزمون عملی با دستگاه آزمایشگاه

۱ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰ هرتز تنظیم کنید. به وسیله مولتی‌متر دیجیتالی حداقل و حداقل ولتاژی که دستگاه می‌تواند تولید کند را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

۲ موج سینوسی را روی مقدار ۴ ولت مؤثر تنظیم کنید.

۳ به وسیله ولت‌متر، ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

$V =$ ولت

۴ فرکانس‌متر را به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس موج را اندازه‌بگیرید.

$F =$ HZ

۵ دگمه زمان تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان تناوب

موج را اندازه‌بگیرید.

۶ با استفاده از رابطه $T = \frac{1}{F}$ زمان تناوب را محاسبه کنید.

$$T = \frac{1}{F} = \text{sec}$$

۷ آیا مقدار اندازه‌گیری شده با مقدار محاسبه شده انتظامی

خیر

بله

دارد؟ چرا؟

۱۴ - الگوی آزمون نظری

۱ سیگنال ژنراتور AF مولد سیگنال‌های است و فرکانس‌هایی در محدوده چند هرتز تا تولید می‌کند.

۲ کار کلید Reset در دستگاه فرکانس‌متر است.

۳ اگر صفحه مدرج انتخاب فرکانس سیگنال ژنراتور روی عدد ۵ و کلید انتخاب رنج روی $10k$ باشد، فرکانس تولیدی توسط سیگنال ژنراتور کیلوهertz است.

۴ فانکشن ژنراتور (Function Generator) همان سیگنال ژنراتور است که علاوه بر موج مربعی و سینوسی، تعدادی موج دیگر مانند مثلثی تولید می‌کند.

صحیح غلط

۵ با فشردن کدام کلید روی فرکانس‌متر دیجیتالی، می‌توانیم زمان تناوب موج مورد نظر را اندازه‌بگیریم؟

Counter (۲) Function (۱)

Reset (۴) Period (۳)

۱۵ - الگوی آزمون عملی نرم‌افزاری

۱ فانکشن ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۴۰۰۰ هرتز و دامنه ۸ ولت پیک تنظیم کنید.

۲ به وسیله ولت‌متر ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.

۳ فرکانس‌متر را از منوی ابزار انتخاب و روی میز کار ظاهر کنید.

۴ فرکانس‌متر را به سیگنال ژنراتور وصل کنید و فرکانس موج را اندازه‌بگیرید.

۵ دگمه زمان تناوب فرکانس‌متر را فعال کنید و زمان تناوب

$T =$ sec


موج را اندازه‌بگیرید.

دستگاه ولت‌متری دقیق است که می‌تواند ولتاژهای DC و AC از یک‌هزارم ولت (mV) تا چندصد ولت را اندازه‌گیری نماید. از کاربردهای دیگر اسیلوسکوپ، رسم منحنی‌های مشخصه قطعات مختلف مانند مشخصه ولت آمپر عناصر نیمه‌هادی مانند دیود و ترانزیستور است. محدوده فرکانس کار اسیلوسکوپ از فرکانس صفر (DC) تا چندصد مگاهرتز است. در شکل ۴-۵۰ یک نمونه اسیلوسکوپ با فرکانس کار ۱۰۰ مگاهرتز را مشاهده می‌کنید. در شکل ۴-۵۱ نمونه‌ای دیگر از اسیلوسکوپ نشان داده شده است.

۴-۱۷ اسیلوسکوپ : نمایش‌گرهای تصویری، یکی از وسائل مهم زندگی روزمره ما را تشکیل می‌دهند. نمایش‌گر (مونیتور—Monitor) رایانه، تلویزیون، صفحه تلفن‌همراء و دریازکن تصویری هریک به نوعی اطلاعات مختلفی را به ما منتقل می‌کنند. یکی دیگر از دستگاه‌های نمایش‌گر تصویر، اسیلوسکوپ است. اسیلوسکوپ یا نوسان‌نماینده‌ستگاهی است که می‌تواند شکل موج یک سیگنال الکتریکی را به مانشان دهد. همچنین از روی شکل موج می‌توان مقدار ولتاژ، زمان تناوب و اختلاف فاز را اندازه گرفت و فرکانس موج را محاسبه کرد. این



شکل ۴-۵۱— نمونه‌ای دیگر از اسیلوسکوپ

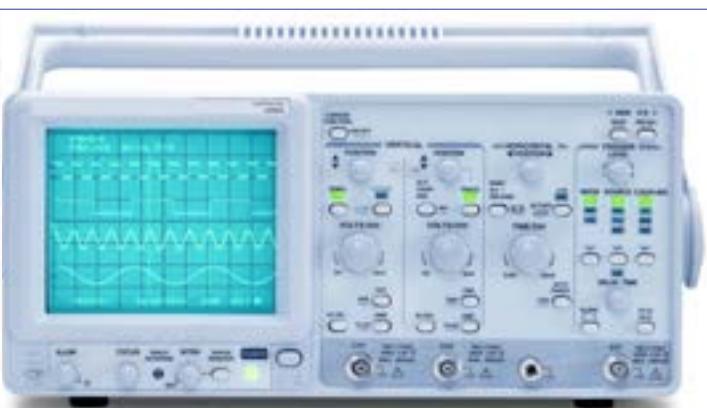

شکل ۴-۵۰— نمونه‌ای از اسیلوسکوپ

فیلم ۸



فیلمی از انواع اسیلوسکوپ و کاربرد آن را ببینید.



شکل ۴-۵۲— ساختمان داخلی یک نوع اسیلوسکوپ

۴-۱۸ ساختمان داخلی اسیلوسکوپ ساختمان داخلی اسیلوسکوپ از دو قسمت اصلی تشکیل شده است.

الف) صفحه نمایش


ب) مدارهای آماده‌سازی سیگنال در شکل ۴-۵۲ ساختمان داخلی یک نوع اسیلوسکوپ را مشاهده می‌کنید.

فیلم ۹



به فیلم در مورد ساختمان داخلی اسیلوسکوپ و صفحه نمایش CRT توجه کنید و اطلاعات آن را یادداشت کنید.

مشهور اند، استفاده مایع مانند یک شیر یا دریچه نوری قابل کنترل با ولتاژ، عمل می کند. برای این اساس با استفاده از مجموعه‌ای از سلول‌های کریستال مایع، با اعمال ولتاژ کنترل به هریک از آنها و با استفاده از یک منبع نور داخلی، تصویر تشکیل می شود.

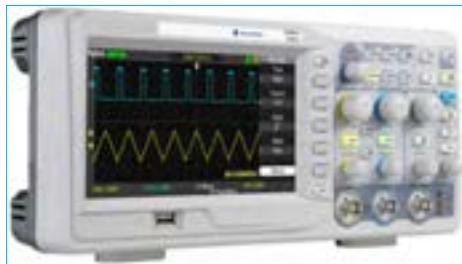

شکل ۵۴ – ۴ – یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LCD

صفحه نمایش LED (Light Emitting Diode) صفحه تصویر LED یا صفحه نمایش با دیود نوردهنده در اسیلوسکوپ‌ها تاکنون بیشتر در حد اسیلوسکوپ‌های ساده نمونه‌سازی شده‌اند. در شکل ۵۵ – ۴ یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LED را مشاهده می‌کنید. امروزه صفحه نمایش‌های تمام LED در تابلوهای روان، تبلیغاتی و تلویزیون به کار می‌رود.



شکل ۵۵ – ۴ – یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LED



پژوهش

در مورد صفحه تصویرهای LED، LCD و CRT مزايا و معایب هریک تحقیق کنید و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۱۹ – ۴ – صفحه نمایش

روی صفحه نمایش، شکل موج ترسیم می‌شود. صفحه نمایش اسیلوسکوپ‌های قدیمی صفحه لامپ اشعه کاتدیک (CRT = Cathode Ray Tube) است. شکل ۵۳ – ۴ لامپ اشعه کاتدیک و صفحه نمایش آن را نشان می‌دهد.



شکل ۵۳ – ۴ – لامپ اشعه کاتدیک

صفحه نمایش LCD (Liquid Crystal Display)

فیلم در مورد صفحه نمایش LCD و LED را بینید و اطلاعات آن را یادداشت کنید.

فیلم ۱۰



امروزه نمایشگرهای لامپ اشعه کاتدیک موجود با توجه به وزن، حجم و توان مصرفی زیاد به تدریج از رده خارج می‌شوند و نمایشگرهای LCD یا صفحه نمایش کریستال مایع جایگزین آنها می‌شوند. البته به دلیل زمان استفاده محدود صفحه تصویر اسیلوسکوپ، عمر کارکرد آنها طولانی است و روند از رده خارج شدن آنها نسبت به سایر نمایشگرهای اندکی کُندر است. در شکل ۵۴ – ۴ یک نمونه اسیلوسکوپ با صفحه نمایش LCD را مشاهده می‌کنید.

در نمایشگرهای LCD برای تولید تصویر از موادی که از نظر خواص فیزیکی بین جامد و مایع قراردارند و به کریستال مایع

فعالیت خارج از ساعت درسی

صفحه رسم کنیم، لازم است ابتدا قلم را به طور همزمان به سمت بالا (جهت عمودی) و درجهت افقی به حرکت درآوریم. پس از طی کردن تا قله مثبت موج، حرکت قلم در جهت عمودی و به سمت پایین صورت می‌گیرد. در تمام مراحل ترسیم شکل موج لازم است، حرکت اشعه در جهت افقی به طور یکواخت صورت نگیرد تمام موج روی صفحه ترسیم گردد. اگر هماهنگی بین حرکت در جهت عمودی و افقی صورت نگیرد، موج به درستی ترسیم نمی‌شود. ترسیم شکل موج روی صفحه حساس نیز به همین صورت انجام می‌گیرد. یعنی عامل تولید نور در روی صفحه نمایش به طور همزمان در جهت افقی و عمودی حرکت می‌کند و تصویر را ترسیم می‌نماید. حرکت همزمان در جهت افقی و عمودی را جاروب کردن (Sweeping Scanning) می‌گویند.


در مورد دستگاه‌ها و وسایلی که در منزل با آن‌ها سروکار دارید و دارای صفحه نمایش هستند تحقیق کنید. (مواردی مانند نوع صفحه‌نمایش، اینچ صفحه و کاربرد دستگاه) و نتایج تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۲۰- چگونگی تشکیل تصویر

برای رسم یک تصویر روی صفحه به ایزاری مانند قلم و کاغذ نیاز است. با نقطه‌گذاری می‌توان تصویری را روی صفحه ایجاد نمود. اگر تصویر رنگی باشد، از ایزار تولید کننده رنگ استفاده می‌شود. برای ایجاد تصویر با نور، به یک منبع تولید نور (به جای قلم) و صفحه نمایش به جای کاغذ نیاز است. در اسیلوسکوپ‌ها اگر عامل تولید نور مرکز صفحه را متاثر کند، یک نقطه نورانی مانند شکل ۵۶-۴ در وسط صفحه نمایش ایجاد می‌شود. چنانچه بخواهیم یک شکل موج مانند موج سینوسی نشان داده شده در شکل ۵۷-۴ روی



شکل ۵۷-۴- موج سینوسی

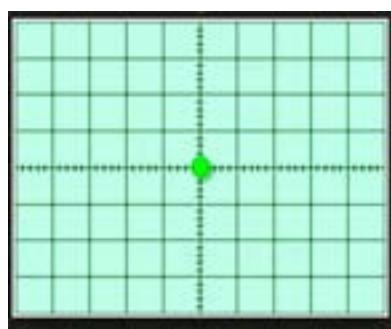

شکل ۵۶-۴- نقطه در وسط صفحه تصویر

در مورد چگونگی تشکیل تصویر روی صفحه نمایش LCD و LED و ساختار آنها توضیح داده شده است. در مقاطع تحصیلی بالاتر با توجه به نیاز، چگونگی تشکیل تصویر در این نوع صفحه نمایش‌ها را مطالعه خواهید نمود.

نتکه



فعالیت گروهی



با توجه به اینکه در هر لحظه فقط یک نقطه از صفحه نمایش متاثر می‌شود، در این صورت ما باید فقط یک نقطه نورانی را روی صفحه حساس بینیم، چرا یک موج سینوسی یا موج دیگر را به صورت پیوسته می‌بینیم؟

پویانمایی



پویانمایی در مورد رسم شکل موج سینوسی و مربعی روی صفحه نمایش را بینید و درباره آن بحث کنید.



۱ چه شباهتی بین مطالعه خط به خط یک صفحه کتاب

و جاروب کردن یک صفحه‌نمایش وجود دارد؟

۲ چگونه و با چه ابزاری می‌توانیم حرکت پاندول

ساعت را به صورت یک موج سینوسی روی یک


صفحه کاغذ رسم کنیم؟ فرایند کار را توضیح دهید و

به کلاس ارائه کنید.


از میان این دو صفحه عبور می‌کند، اگر پتانسیل هریک از صفحات نسبت به دیگری مثبت‌تر گردد، اشعه در جهت آن صفحه منحرف می‌شود. این صفحات را "صفحات انحراف عمودی" می‌نامند. علاوه‌بر این صفحات، دو صفحه دیگر برای انحراف اشعه در جهت افقی نیز وجود دارد که "صفحات انحراف افقی" نامیده‌اند. شکل ۵۸ – ۴ صفحات انحراف افقی و عمودی را نشان می‌دهد. برای تمرکز و شتاب دادن اشعه الکترونی تعدادی استوانه (آنده شتاب‌دهنده و متترکز‌کننده) وجود دارد. نقش این آندها دادن سرعت بیشتر به الکترون‌ها و تمرکز آنها روی صفحه است. در شکل ۵۹ – ۴ ساختمان لامپ اشعه کاتدیک و موقعیت آندهای شتاب‌دهنده را مشاهده می‌کنید.

۲۱ – ۴ – حرکت اشعه در جهت افقی و عمودی در لامپ CRT

هر نقطه از شکل موج دارای مختصاتی در جهت افقی و عمودی است. برای حرکت اشعه در جهت عمودی، بعد از تفنگ الکترونی دو صفحه وجود دارد. هنگامی که اشعه

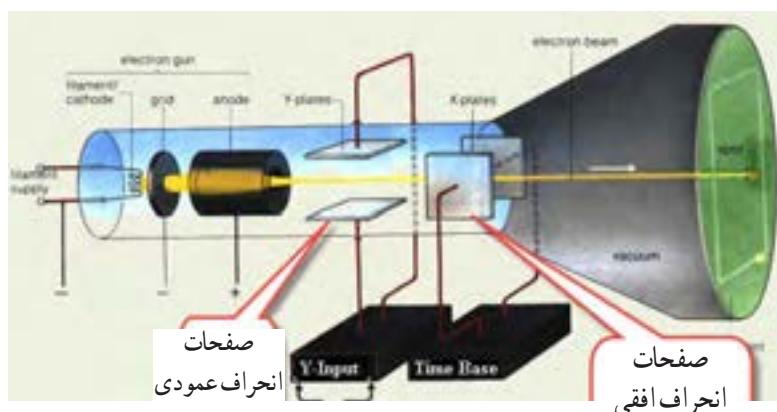

شکل ۵۸ – ۴ – صفحات انحراف افقی و عمودی

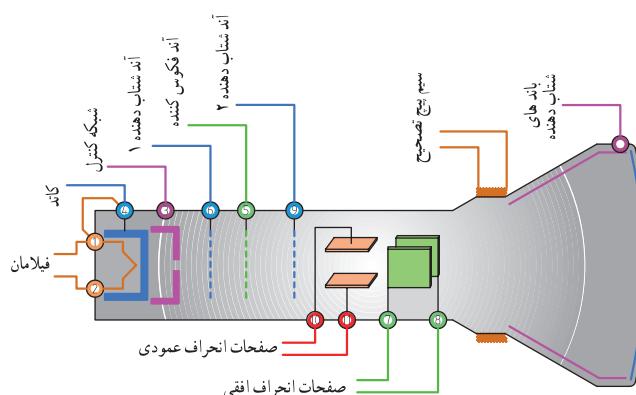

شکل ۵۹ – ۴ – ساختمان داخلی لامپ اشعه کاتدیک

پژوهش



اکنون تاحدودی به چگونگی تشکیل تصویر در CRT آشنا شده‌اید. همچنین در کتاب همراه درباره عملکرد دگمه‌ها، ولوم‌ها و سلکتورهای یک نمونه اسیلوسکوپ توضیح داده شده است که در صورت نیاز می‌توانید به آن مراجعه کنید. چون معمولاً اسیلوسکوپ‌های قدیمی بالا پ تصویر CRT بیشتر در دسترس قرار دارد، نمونه انتخاب شده مطابق شکل ۴-۶۲ از نوع CRT است. یادآور می‌شود که کار با نمونه‌های دیگر تقاضت چندانی با اسیلوسکوپ CRT ندارد. در ادامه به چگونگی استفاده از اسیلوسکوپ مربوط به نرم افزار در قالب کار عملی می‌پردازیم.



شکل ۴-۶۲—یک نمونه اسیلوسکوپ



نکته

توجه داشته باشید که همه فعالیت‌های انجام شده در ساعات درسی و غیر درسی توسط معلم شما مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. همچنین برای آشنایی بیشتر با چگونگی کار با اسیلوسکوپ توصیه می‌کنیم در ساعات غیر درسی فیلم‌های مرتبط را چندین بار مشاهده کنید.

۴-۲۲—کار عملی شماره ۶ : کار با اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار : ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره هدف : کسب مهارت در کار با اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار و اندازه‌گیری کمیت‌های موج ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز : اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار


در مورد میزان ولتاژ اعمال شده به آندهای شتاب دهنده High و متراکم‌کننده و چگونگی تهیه ولتاژ زیاد (Voltage) تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

فکر کنید



اگر به هر دو صفحه انحراف افقی و عمودی ولتاژ صفر بدھیم، اشعه مانند شکل ۴-۶۰ درست به مرکز صفحه حساس می‌تابد و نقطه نورانی را در مرکز صفحه ایجاد می‌کند.

اگر برای انحراف اشعه به اندازه یک خانه به یک ولت نیاز داشته باشیم، به صفحات انحراف عمودی و افقی چند ولت وصل کنیم تا نقطه نورانی در محل مختصات M، N، O و P تشکیل شود؟

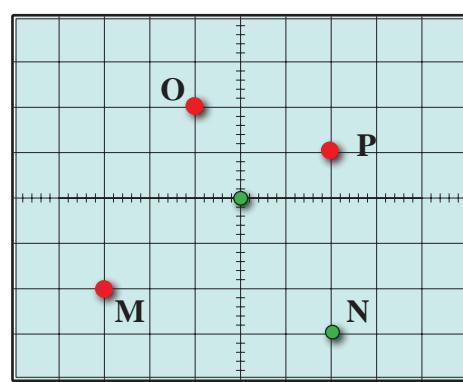

شکل ۴-۶۰

سؤال اینترنتی



اگر روی دستگاه یا در مکانی علامت شکل ۴-۶۱ وجود داشته باشد چه مفهومی دارد؟

CAUTION
High Voltage.
Do not enter
this enclosure.



شکل ۴-۶۱

مراحل انجام کار

فیلم ۱۱




فعالیت گروهی



۱ فیلم مربوط به اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار را بینید و به عملکرد دگمه‌ها و ولوم‌های آن با دقت کافی توجه کنید.

۲ نرم افزار مولتی‌سیم را فعال کنید و اسیلوسکوپ سه‌بعدی را روی میز کار حاضر کنید.

۳ با توجه به فعالیت‌های قبلی (مشاهده فیلم)، مشاهده عملکرد دگمه‌ها در نرم افزار اجرا شده توسط معلم در کلاس و مشاهده فیلم کار با نرم افزار در ساعات غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و ولوم‌های اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مانندشکل ۶۳ – ۴ بحث کنید و بررسی نماید چگونه می‌توانید موج مربعی کالیبره را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

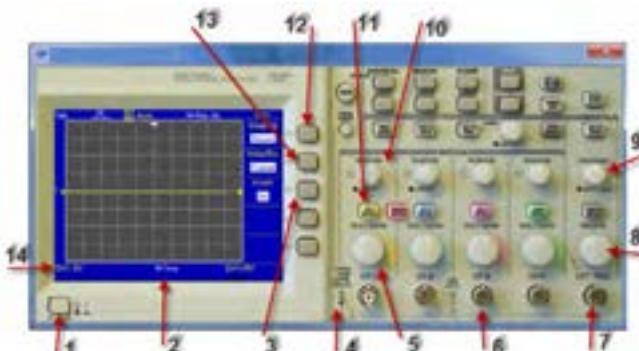


شکل ۶۳-۴- یک نمونه اسیلوسکوپ

۴ با اطلاعاتی که در فیلم مربوط به عملکرد اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار دیده‌اید، در جدول شماره ۴ – ۴، ورودی، کار دگمه‌ها و ولوم‌های شماره‌گذاری شده را به اختصار بنویسید.

جدول ۴-۴- نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ نرم افزار

شماره ورودی‌ها، دگمه یا ولوم به اختصار	معنی فارسی	نام ورودی‌ها، دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			
۹			
۱۰			
۱۱			
۱۲			
۱۳			
۱۴			

- ۹ برای اندازه‌گیری ولتاژ DC ولتاژ شکل ۶۶-۴ را بیندید.
 ۱۰ کلید Volt / Div کانال ۱ را روی ۵ ولت تنظیم کنید.

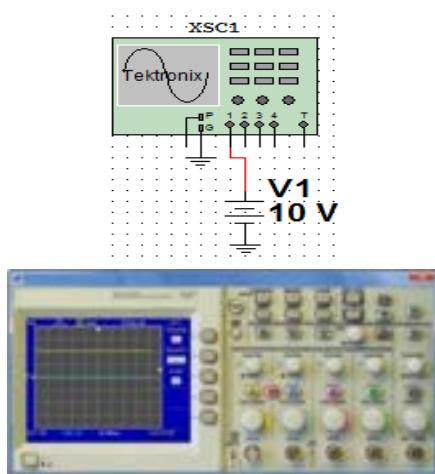


شکل ۶۶-۴ – ظاهرنودن موج DC

- ۱۱ به وسیله کلید انتخاب AC – GND – DC – GND خط DC را در وسط صفحه مدرج تنظیم کنید.
 ۱۲ کلید DC را فعال کنید. خط مطابق شکل ۶۶-۴ پرش می‌کند. مقدار ولتاژ در این حالت برابر است با :
 $V_{DC} = \text{Volt}/\text{Div}$

$$V_{DC} = \text{Volt}/\text{Div} \times (\text{میزان پرش})$$

- ۱۳ مدار آزمایش پروب را مطابق شکل ۶۴-۴ بیندید و سپس دستگاه اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم و لوم Volt/Div و سایر کلیدها و ولوم‌ها، حدود دو تا سه سیکل از موج مربعی کالیبره را روی صفحه نمایش ظاهر کنید. در صورت نیاز از معلم کارگاه کمک بگیرید.

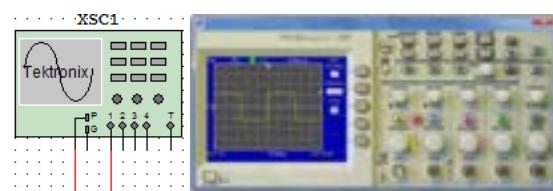


شکل ۶۴-۴ – ظاهرنودن موج مربعی کالیبره

- ۱۴ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.
 ۱۵ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید سپس فرکانس موج را محاسبه کنید. ضرب $\text{Volt}/\text{Div} = \dots\dots\dots$
 $V_{pp} = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots \text{V}$
 ضرب Time / Div
 $T = (\dots\dots\dots) \times (\dots\dots\dots) = \dots\dots\dots \text{sec}$
 $F = \dots\dots\dots \text{HZ}$

اندازه‌گیری ولتاژ :


- ۱۶ ولتاژ صفر ولت را می‌توان به صورت خط مستقیم در وسط صفحه شکل ۶۵-۴ رسم کرد، چنانچه هر خانه عمودی معادل ۲ ولت باشد، ولتاژ ۶ ولت DC معادل چند خانه عمودی است؟ در شکل ۶۵-۴ نمودار ولتاژ +۶V و -۶V را با مقیاس مناسب رسم کنید.

فعالیت

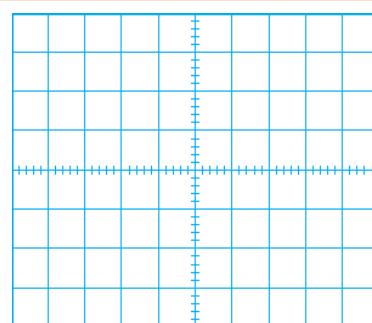

شکل ۶۵-۴ – نمودار +۶V و -۶V

۱۸ اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم ولوم Volt/Div و سایر کلیدها و ولوم‌ها، حدود دو تا سه سیکل از موج را مانند شکل ۶۹ – ۴ روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

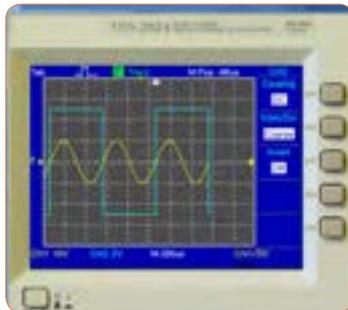

شکل ۶۹ – ۴ – موج‌های روی صفحه نمایش

- ۱۹ دامنه پیک تا پیک موج‌ها را اندازه بگیرید.
۲۰ زمان تناوب موج‌ها را اندازه بگیرید.
۲۱ فرکانس موج‌ها را محاسبه کنید.

$$V_{1,pp} = \dots \text{ V}$$

$$V_{2,pp} = \dots \text{ V}$$

$$T_1 = \dots \text{ sec}$$

$$T_2 = \dots \text{ sec}$$

$$F_1 = \dots \text{ Hz}$$

$$F_2 = \dots \text{ Hz}$$


فعالیت گروهی

۲۲ با هم گروهی خود در مورد اطلاعات مربوط به "اخطر" که در صفحه پشت اسیلوسکوپ نوشته شده است بحث کنید و مطالب آن را به فارسی ترجمه کنید.



اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی

۱۳ فانکشن ژنراتور موجود در نرم افزار را روی محیط کار بیاورید و فرکانس موج سینوسی را روی ۱۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۴ ولت تنظیم کنید. مدار شکل ۶۷ – ۴ را بینید.

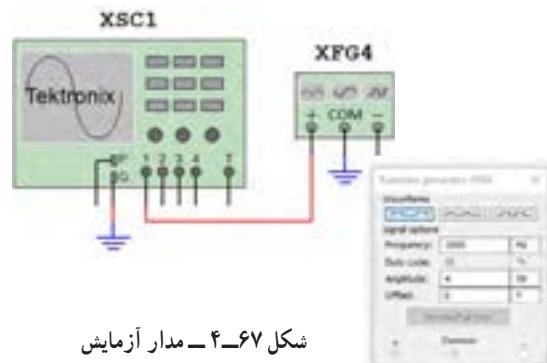

شکل ۶۷ – ۴ – مدار آزمایش

- ۱۴ اسیلوسکوپ را روشن کنید و با تنظیم ولوم Volt/Div و سایر کلیدها و ولوم‌ها، حدود دو تا سه سیکل از موج را روی صفحه نمایش ظاهر کنید.
۱۵ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.

$$\text{ضرب} \text{ Volt/Div} = \dots$$

$$V_{pp} = (\dots) \times (\dots) = \dots \text{ V}$$

۱۶ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید و سپس فرکانس موج را محاسبه کنید.


$$\text{ضرب} \text{ Time / Div} = \dots$$

$$T = (\dots) \times (\dots) = \dots \text{ sec}$$

$$F = \dots \text{ Hz}$$

ظاهر نمودن دو موج روی صفحه نمایش

۱۷ مدار شکل ۶۸ – ۴ را بینید. فانکشن ژنراتور ۱ را روی موج سینوسی با فرکانس ۲۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۱۰ ولت و فانکشن ژنراتور ۲ را روی موج مربعی با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۵ ولت تنظیم کنید.

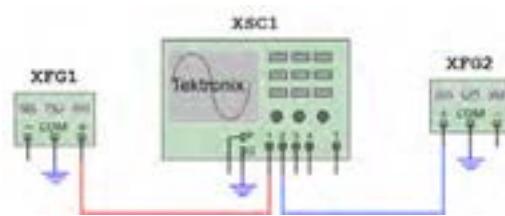

شکل ۶۸ – ۴ – مدار آزمایش

فعالیت گروهی

۳ با توجه به فعالیت‌های قبلی خود (مشاهده فیلم و کار با اسیلوسکوپ نرم‌افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعات غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد کار دگمه‌ها و ولوم‌های اسیلوسکوپ بحث کنید و بررسی نمایید چگونه می‌توانید موج مربعی کالیبره روی صفحه نمایش ظاهر کنید.

۴ اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره با دگمه‌ها، ولوم‌ها و سلکتورهای دستگاه به ترتیب کار کنید و سپس نام و شرح عملکرد هر کدام را در جدول ۵-۴ بنویسید.

۲۲-۴- کار عملی شماره ۷: ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره اسیلوسکوپ موجود در آزمایشگاه هدف: کسب مهارت در اندازه‌گیری موج مربعی کالیبره اسیلوسکوپ ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: اسیلوسکوپ - برو布 با BNC

مراحل انجام کار

سؤال اینترنتی



۱ آیامکان قرار گرفتن اسیلوسکوپ اهمیت خاص دارد؟
چنانچه اسیلوسکوپ در مکانی قرار گیرد که امکان افتادن وجود داشته باشد یا در معرض تابش مستقیم نور خورشید باشد یا در کنار دستگاه‌های گرمای ماشین رادیاتور شوفاز قرار گیرد، چه اسکالالی ایجاد می‌شود؟ شرح دهید.

فیلم ۱۲



۲ فیلم مربوط به عملکرد دگمه‌ها و ولوم‌های اسیلوسکوپ واقعی را بینید و به چگونگی ظاهر نمودن موج مربعی کالیبره دقت و توجه کنید.

جدول ۵-۴- نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ


شماره دگمه یا ولوم	نام دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

۵ روی صفحه حساس اسیلوسکوپ خط روشن (خط Ground) را ظاهر کنید. خط را در وسط صفحه نمایش قرار دهید. خط ظاهر شده در روی صفحه باید دارای شدت نور کافی و کمترین ضخامت باشد.

سؤال اینترنتی



اگر شدت نور خط روی صفحه نمایش بیش از اندازه باشد آیا مواد فسفرسانس روی صفحه حساس آسیب می‌یابند؟

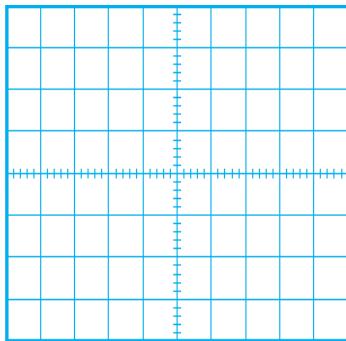

شکل ۷۱-۴- محل ترسیم موج مربعی

سؤال اینمنی

۱۲ با توجه به شکل ۷۲-۴ حداکثر چند ولت را می‌توان به ورودی اسیلوسکوپ اتصال داد؟ اگر از پروب دارای ضریب $1 \times$ و $10 \times$ استفاده شود، حداکثر چند ولت را می‌توان به ورودی اعمال نمود؟ رعایت این نکته از چه اهمیتی برخوردار است؟



شکل ۷۲-۴- ورودی اسیلوسکوپ

نکته



اگر پروب $1 \times$ و $10 \times$ دارد پروب را در حالت $1 \times$ قرار دهید.

۱۳ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای نمایش موج مربعی کالیبره بنویسید.

الف) کلیدهای DC_GND_AC

ب) کلید MODE


پ) کلید SOURCE

ت) عدد کلید سلکتور VOLT/DIV

ث) عدد کلید سلکتور Time/DIV

۱۴ دامنه یکتاپیک موج مربعی را محاسبه کنید.

۱۵ موج مربعی کالیبره را مطابق شکل ۷۰-۴ و به صورت کاملاً پایدار روی صفحه حساس ظاهر کنید.

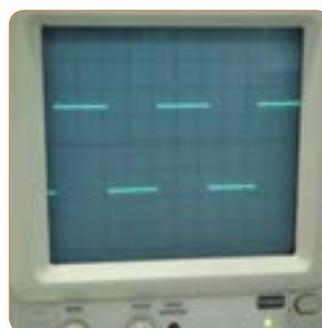

شکل ۷۰-۴- موج مربعی کالیبره

۱۶ شکل موج را در نمودار شکل ۷۱-۴ رسم کنید.

۲۴ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

۴-۲۴ - کار عملی شماره ۸: اندازه گیری ولتاژ DC
هدف: کسب مهارت در اندازه گیری ولتاژ DC با اسیلوسکوپ
ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: اسیلوسکوپ - پرورب با BNC - منبع تغذیه - سیم های رابط تغذیه مراحل انجام کار

فیلم ۱۳

۱ فیلم مربوط به ظاهر نمودن ولتاژ DC روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را بینید و به چگونگی اندازه گیری ولتاژ DC دقت کنید.

فعالیت گروهی

۲ با توجه به فعالیت های قبلی خود (کار با اسیلوسکوپ نرم افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعت غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد چگونگی ظاهر نمودن شکل موج ولتاژ DC و اندازه گیری آن بحث کنید و مراحل اجرای کار را باهم مرور کنید.

۳ اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهر نمودن موج ولتاژ DC به ترتیب با دگمه ها، ولوم ها و سلکتور های دستگاه کار کنید و سپس نام و شرح عملکرد آنها را در جدول ۶-۴ بنویسید.

$$V_{pp} = (\dots \dots \dots) \times (\dots \dots \dots)$$

$$V_{pp} = \dots \dots \dots V$$

۱۵ زمان تناوب موج مربعی را محاسبه کنید.

$$T = (\dots \dots \dots) \times (\dots \dots \dots)$$

$$T = \dots \dots \dots \text{ Sec}$$

۱۶ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \dots \dots \dots \text{ Hz}$$

۱۷ ولوم Volt Variable (VAR) را درجهت عکس حرکت عقره های ساعت بچرخانید و هم زمان با چرخاندن ولوم، اثر آن را روی موج صفحه حساس مشاهده کنید.

پرسش: دامنه پیک تا پیک موج مربعی چند مرتبه کاهش یافته است؟

۱۸ ولوم VAR را در حالت کالیبره قرار دهید.

۱۹ ولوم Time Variable (VAR) را بر عکس حرکت عقره های ساعت بچرخانید و هم زمان با چرخاندن ولوم، اثر آن را روی موج صفحه حساس مشاهده کنید.

۲۰ زمان تناوب موج مربعی چند مرتبه کاهش یافته است؟


۲۱ ولوم VAR را در حالت کالیبره قرار دهید.

۲۲ ولوم VAR چه کاربردی دارد؟

سؤال اینمنی



۲۳ آیا مانند شکل ۷۳-۴ می توان مدت زیادی اشعه را به یک نقطه صفحه نمایش تاباند؟ چه اشکالی ممکن است پیش بیاید؟ شرح دهید.

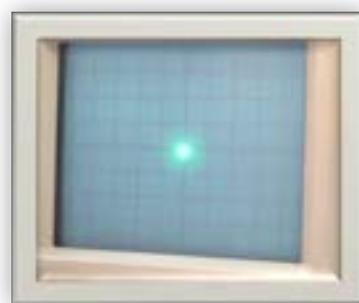

شکل ۷۳-۴

جدول ۶ - ۴ - نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ


شماره دگمه یا ولوم	نام دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			

۴ قبل از اعمال سیگنال به ورودی دستگاه، مکان صفر اشعه را در وسط صفحه حساس تنظیم کنید.

۵ نور اشعه را طوری تنظیم کنید که به راحتی قابل مشاهده باشد. اشعه را تا حد ممکن کانونی کنید.

۶ منبع تغذیه را روی ولتاژ ۶ ولت تنظیم کنید و آنرا به ورودی کanal ۱ اسیلوسکوپ وصل کنید.

۷ کلیدهای DC - AC - GND را در حالت DC قرار دهید. موج روی صفحه نمایش پرش می کند. باید کلیدها و ولوم‌ها را به درستی تنظیم کنید تا موج مانند شکل ۷۴ - ۴ روی صفحه ظاهر شود.

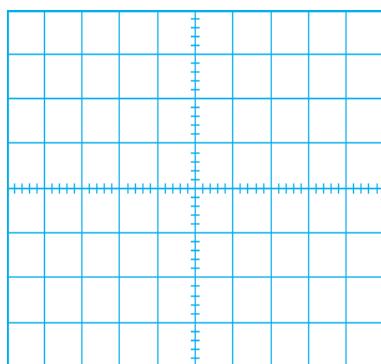

شکل ۷۵ - ۴ - محل ترسیم شکل موج

۹ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای اندازه‌گیری ولتاژ DC بنویسید.

الف) کلیدهای DC - GND -

ب) کلید MODE

پ) کلید SOURCE

ت) عدد کلیدسلکتور VOLT / DIV

ث) عدد کلیدسلکتور Time / DIV

۱۰ مقدار ولتاژ DC را محاسبه کنید.

$$V_{DC} = (\quad) \times (\quad) \times (\quad)$$

$$V_{DC} = \quad V$$



شکل ۷۴ - ۴ - موج DC روی صفحه نمایش



۱۴ فیلم

- ۱** فیلم مربوط به ظاهر نمودن موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ را بینید و به چگونگی اندازه‌گیری کمیت‌های آن دقت کنید.



فعالیت گروهی

- ۲** با توجه به فعالیت‌های قبلی خود (کار با اسیلوسکوپ نرم‌افزار) و مشاهده فیلم کار با اسیلوسکوپ در ساعت غیر درسی، با همکار گروه خود در مورد چگونگی ظاهر نمودن شکل موج سینوسی و اندازه‌گیری کمیت‌های آن بحث کنید و مراحل اجرای کار را باهم مرور کنید.

- ۳** اسیلوسکوپ را روشن کنید و برای ظاهر نمودن موج سینوسی دگمه‌ها، ولوم‌ها و سلکتورهای دیگر دستگاه اسیلوسکوپ را که تاکنون با آنها کار نکرده‌اید، به کار ببرید و نام و شرح عملکرد کلیدها یا ولوم‌ها را در جدول ۷ – ۴ بنویسید.

- ۱۱** ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی از ۶ ولت به صفر ولت تغییر دهید و به حرکت اشعه روی صفحه حساس توجه کنید و نتیجه را یادداشت کنید.
۱۲ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.

۲۵ – کار عملی شماره ۹ :
اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی
هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری کمیت‌های موج سینوسی با اسیلوسکوپ
ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز :

اسیلوسکوپ – پروب با BNC – سیگنال ژنراتور AF –
مولتی‌متر دیجیتالی
مراحل انجام کار

جدول ۷ – ۴ – نام و عملکرد کلیدها و ولوم‌های اسیلوسکوپ

شماره دگمه یا ولوم	نام دگمه یا ولوم به زبان انگلیسی	معنی فارسی	شرح عملکرد به اختصار
۱			
۲			
۳			
۴			

- ۶** موج سیگنال ژنراتور را به یکی از کانال‌های اسیلوسکوپ (کانال ۱ یا کانال ۲) وصل کنید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.
۷ برای ظاهر نمودن حدود دو سیکل از موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، تنظیمات لازم را انجام دهید.
۸ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۱۰۰۰ هرتز و مقدار مؤثر ۵ ولت تنظیم کنید.
۹ توسط ولت‌متر AC ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه‌بگیرید و یادداشت کنید.
۱۰ $V = V_{\text{ ولتاژ مؤثر}} \times \frac{\text{ ولتاژ منبع}}{10}$

۲۶—۴—کار عملی شماره ۱۰:
ظاهر نمودن موج سینوسی و مربعی روی صفحه نمایش
هدف: کسب مهارت در ظاهر نمودن دو موج روی صفحه
نمایش و اندازه‌گیری کمیت‌ها
ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: اسیلوسکوپ –
پروب با BNC ۲ عدد – سیگنال ژنراتور AF
مراحل انجام کار

 فیلم ۱۵

۱ فیلم مربوط به نمایش موج سینوسی و مربعی که به طور
هم زمان روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ ظاهر می‌شود
را ببینید و دقت کنید چه کلیدها و دگمه‌های جدیدی در
این مرحله مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

۲ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰۰۰ هرتز و مقدار مؤثر ۴ ولت تنظیم کنید.

۳ موج خروجی سیگنال ژنراتور را به کanal ۱ وصل کنید و اسیلوسکوپ را روشن کنید.

۴ برای ظاهر نمودن حدود دو سیکل از موج سینوسی روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، تنظیمات لازم را انجام دهید.

۵ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم در محل‌های تعیین شده بنویسید.

الف) کلید MODE

ب) کلید SOURCE

پ) عدد کلیدسلکتور VOLT/DIV

ت) عدد کلیدسلکتور Time /DIV

۶ شکل موج سینوسی را در نمودار ۷۷—۴ رسم کنید.

۷ کمیت‌های موج سینوسی را اندازه بگیرید.

۸ وضعیت کلیدها و سلکتورهای زیر را پس از تنظیم برای مشاهده شکل موج سینوسی بنویسید.

الف) کلیدهای AC—GND—DC

ب) کلید MODE


پ) کلید SOURCE

ت) عدد کلیدسلکتور VOLT/DIV

ث) عدد کلیدسلکتور Time /DIV

۹ آیا برای ظاهر نمودن موج روی صفحه نمایش، کلیدها و لومهای دیگری را نیز تنظیم نموده اید؟ شرح دهید.

۱۰ شکل موج سینوسی را در نمودار ۷۶—۴ رسم کنید.

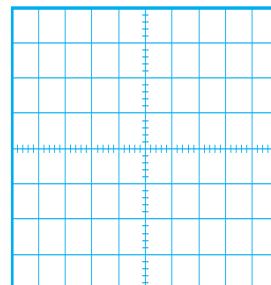

شکل ۷۶—۴— محل ترسیم شکل موج

۱۱ کمیت‌های مربوط به موج سینوسی را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} = (\quad) \times (\quad)$$

$$V_{ppp} = \quad V$$

$$T = (\quad) \times (\quad)$$


$$T = \quad \text{Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \quad \text{Hz}$$

۱۲ اگر کلیدهای AC—GND—DC را در حالت DC قرار دهید. شکل موج روی صفحه نمایش چه تغییری می‌کند؟

علت را شرح دهید.

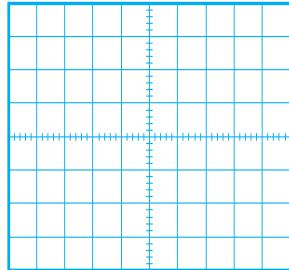۱۳ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میز کار را برای آزمایش بعدی آماده نمایید.



$$V_{PP} = (\quad) \times (\quad) V_{PP} = \text{V}$$


$$T = (\quad) \times (\quad) T = \text{Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \dots \text{Hz}$$

شکل ۷۷-۴ - محل ترسیم شکل موج

پرسش ۱: آیا برای ظاهرنودن موج‌ها روی صفحه نمایش، کلیدها و ولوم‌های دیگر را نیز تنظیم نموده‌اید؟ شرح دهید.

۱۰ با کدام کلید می‌توانیم دو موج ظاهر شده روی صفحه نمایش را جمع لحظه‌ای کنیم؟ این موضوع را تجربه کنید و شکل موج روی صفحه نمایش را در شکل ۷۹-۴ رسم کنید.

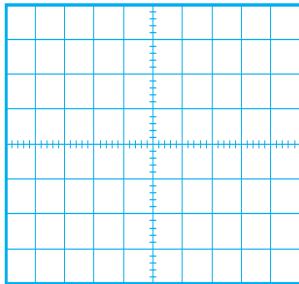


شکل ۷۹-۴ - محل ترسیم شکل موج

فکر کنید



۸ برای پایدار شدن موج‌ها روی صفحه نمایش اسیلوسکوپ، کلید منبع تریگر (Source) باید روی کanal ۱ یا کanal ۲ قرار داده شود، وقتی به هر دو کanal سیگنال اعمال می‌شود منبع تریگر چگونه فرکانس موج دندانه‌ارهای (Ramp) را با هر دو کanal هماهنگ (سنکرون) می‌کند؟

۹ موج مربعی کالیبره را به کanal دیگر اسیلوسکوپ وصل کنید و موج دو کanal را به صورت پایدار روی صفحه نمایش ظاهر کنید و شکل موج‌ها را در نمودار شکل ۷۸-۴ رسم کنید.

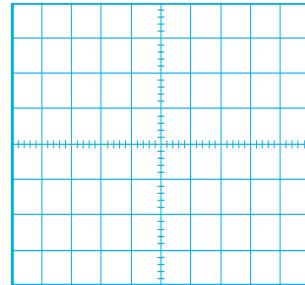

شکل ۷۸-۴ - محل ترسیم شکل موج

فعالیت




۱۱ آیا می‌توانید خروجی سینوسی سینوسی سیگنال زنراتور را به طور همزمان به دو کanal اسیلوسکوپ بدهید و آنها را از هم تفاضل کنید؟ این موضوع را تجربه کنید و مراحل اجرای کار را یادداشت کنید.

پژوهش




۱۲ در اسیلوسکوپ‌های دو کanalه، با توجه به اینکه یک تفنگ الکترونی وجود دارد و یک شعاع الکترونی (Beam) تولید می‌شود، چگونه ممکن است در هر لحظه دو موج روی صفحه نمایش ترسیم شود؟ در مورد این موضوع تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۱۳ اسیلوسکوپ را خاموش کنید و میزکار و ابزار و قطعات را مرتب کنید.

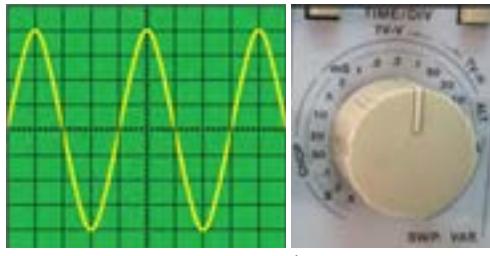

شکل ۴-۸۱

زمان تناوب و فرکانس موج شکل ۴-۸۲ را محاسبه کنید.

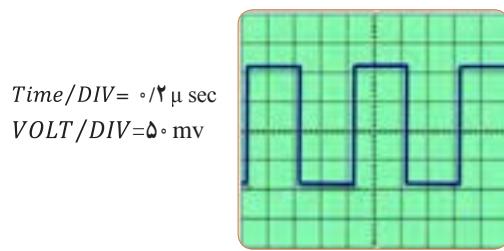


شکل ۴-۸۲

- ۱۰ با توجه به شکل ۴-۸۳ که در قاب پشت اسیلوسکوپ نوشته شده است به سؤالات پاسخ دهید.
- الف - کمترین و بیشترین ولتاژی که می توان به این دستگاه وصل نمود چند ولت است؟
- ب - ماکریزم توان مصرفی دستگاه چند وات است؟



شکل ۴-۸۳

- ۱۱ با توجه به شکل ۴-۸۴ اجزای لامپ CRT را به فارسی ترجمه کنید.

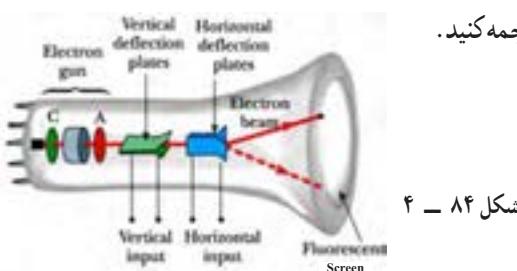

شکل ۴-۸۴

۲۷-۴- الگوی آزمون نظری پایانی واحد یادگیری :

- ۱ با استفاده از اسیلوسکوپ می توانیم شکل موج را مشاهده کنیم و و و موج را اندازه بگیریم.

۲ CRT اول کلمات انگلیسی و LCD اول کلمات انگلیسی است.

۳ کار ولوم INTEN FOCUS است.

۴ برای تنظیم زاویه اشعه هنگامی که به صورت خط در می آید از ولوم Trace Rotation استفاده می کنیم.

صحیح غلط


- ۵ اگر کلید GND-AC-DC روی AC قرار داشته باشد کدام گزینه صحیح است؟

- ۱) سیگنال مستقیماً وارد اسیلوسکوپ می شود.
- ۲) جزء AC موج حذف و فقط DC موج اندازه گیری می شود.
- ۳) فقط سیگنال AC موج وارد اسیلوسکوپ می شود.
- ۴) موج AC و DC هردو قبل اندازه گیری هستند.

۶ برای ظاهر نمودن موجی با فرکانس ۵۰ هرتز برق شهر کلید Source Trigger بeter است در کدام وضعیت قرار گیرد؟

EXT (۴) LINE (۳) CH۲ (۲) CH۱ (۱)


- ۷ مقدار ولتاژ DC نشان داده شده در شکل ۴-۸۰ چند ولت است؟

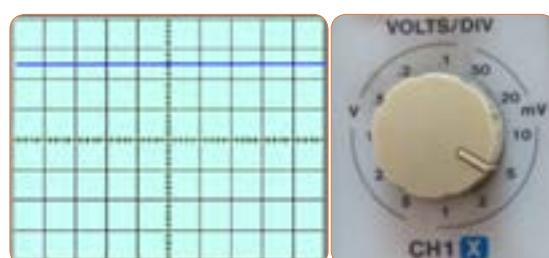

شکل ۴-۸۰

- ۸ زمان تناوب و فرکانس موج سینوسی شکل ۴-۸۱ را محاسبه کنید.

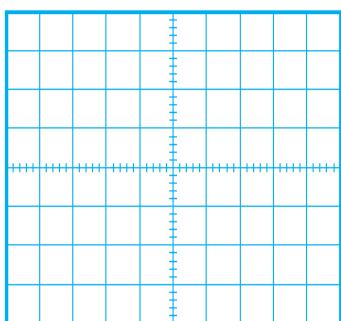۷ حدود دو سیکل از موج را روی صفحه نمایش آن به صورت پایدار ظاهر کنید و موج را در نمودار شکل ۴-۸۶ رسم کنید.



Time/DIV=
VOLT/DIV=

شکل ۴-۸۶— محل ترسیم شکل موج

۸ دامنه پیک تایپیک موج را اندازه بگیرید.

$$V_{PP} = (\quad) \times (\quad) V_{PP} = \quad V$$

۹ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

$$T = (\quad) \times (\quad) T = \quad \text{Sec}$$

۱۰ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$F = \frac{1}{T} = \dots \dots \dots \text{Hz}$$

۲۹-۴— الگوی آزمون عملی پایانی واحد یادگیری
(با دستگاه واقعی)

۱ سیگنال ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۵۰ هرتز و مقدار مؤثر ۳ ولت تنظیم کنید.

۲ به وسیله ولت متر ولتاژ خروجی سیگنال ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. ولت $V = \dots \dots \dots$

۳ به وسیله فرکانس متر فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. F = Hz

۴ موج سیگنال ژنراتور را به ورودی کanal یک اسیلوسکوپ وصل کنید.

۵ حدود دو سیکل از موج را روی صفحه نمایش آن به صورت پایدار ظاهر کنید و موج را در نمودار شکل ۴-۸۷ رسم کنید.

۱۲ هر یک از کلید یا ولوم نام برده شده در زیر را به کلید یا ولوم آن روی صفحه اسیلوسکوپ شکل ۴-۸۵ با خطوط رنگی اتصال دهید.

الف) ولوم INTENSITY

ب) خروجی موج مربعی کالیبره

پ) ولوم تنظیم موقعیت عمودی

ت— دگمه AC/DC

ث) ولوم FOCUS



شکل ۴-۸۵

۲۸-۴— الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزار مولتی سیم را راه اندازی کنید.


۲ فانکشن ژنراتور نرم افزار را روی میز کار ظاهر کنید.

۳ فانکشن ژنراتور را روی موج سینوسی با فرکانس ۲۰۰۰ هرتز و دامنه پیک ۱۰ ولت تنظیم کنید.

۴ به وسیله مولتی متر ولتاژ خروجی فانکشن ژنراتور را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. ولت $V = \dots \dots \dots$

۵ به وسیله فرکانس متر فرکانس موج را اندازه بگیرید و یادداشت کنید. F = Hz

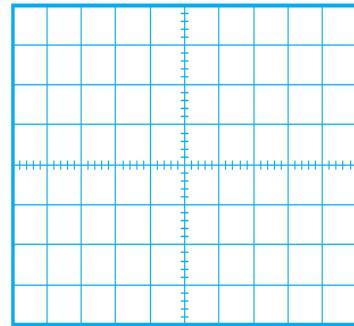۶ اسیلوسکوپ سه بعدی نرم افزار را به روی میز کار بیاورید و موج سیگنال ژنراتور را به ورودی اسیلوسکوپ وصل کنید.



Time/DIV=
VOLT/DIV=

شکل ۸۷-۴- محل ترسیم شکل موج

۶ دامنه پیک تا پیک موج را اندازه بگیرید.

$$V_{pp} = (\dots) \times (\dots) \dots \quad V_{pp} = \dots \text{ V}$$

۷ مقدار مؤنر ولتاژ را محاسبه کنید. $V_e = \dots \text{ V}$

۸ زمان تناوب موج را اندازه بگیرید.

۹ فرکانس موج را محاسبه کنید.

$$T = (\dots) \times (\dots) \dots \quad T = \dots \text{ Sec}$$

$$F = \frac{1}{T} = \dots = \dots \text{ Hz}$$

۱۰ آیا مقدار اندازه گیری شده با مقدار محاسبه شده انتطاق

دارد؟ بله خیر چرا؟

ارزشیابی شایستگی مشاهده شکل موج و اندازه‌گیری کمیت‌های آن

شرح کار:

۱. ترسیم انواع شکل موج‌ها (سینوسی، مربعی، دندانه‌دارهای) و مقایسه و تشریح انواع شکل موج‌ها
۲. استفاده و کاربرد دفترچه راهنمای دستگاه‌های مولد موج به زبان اصلی جهت آشنایی با عملکرد آنها
۳. استفاده از دفترچه راهنمای کاربرد اسیلوسکوپ و راهاندازی اسیلوسکوپ
۴. بستن یک مدار با قطعات الکترونیکی و اتصال سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ به مدار
۵. اندازه‌گیری دامنه، فرکانس و زمان تناوب سیگنال خروجی مدار با اسیلوسکوپ
۶. اندازه‌گیری صحیح فرکانس با فرکانس متر
۷. انتخاب، نصب و راهاندازی نرم‌افزار مرتبط
۸. بستن یک نمونه مدار در نرم‌افزار و اندازه‌گیری کمیت‌ها با دستگاه‌های نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری و ترسیم شکل موج‌های مختلف با اسیلوسکوپ

شاخص‌ها:

- ۱- بستن صحیح یک نمونه مدار کاربردی الکترونیکی و اتصال سیگنال ژنراتور و اسیلوسکوپ به مدار و اندازه‌گیری دامنه و فرکانس، زمان تناوب و سایر کمیت‌های مدار (۱۰ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری دقیق و صحیح با فرکانس متر (۱۰ دقیقه)
- ۳- بستن یک نمونه مدار و اندازه‌گیری کمیت‌های مدار مانند فرکانس، زمان تناوب و دامنه و اختلاف فاز با استفاده از نرم‌افزار (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

- شرایط:** مکان انجام کار با کف عایق یا آنتنی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظریف(مونتاژ کاری) - بعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) و مجهز به وسائل اطفای حریق - میزکار استاندارد با بعاد W1۸۰xD۸۰xH۸۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - ماسک - تهویه - نرم‌افزار خاص
- ابزار و تجهیزات:** قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن، سلف) - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - شبکه اینترنت - لوازم التحریر (خودکار - کاغذ) - ابزار تجهیزات تخصصی - فرهنگ لغات (انگلیسی به فارسی)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	درافل نمره	نمره هنرجو
۱	تشریح و ترسیم انواع شکل موج	۱	
۲	دستگاه‌های مولد انواع موج	۱	
۳	کار با اسیلوسکوپ	۲	
۴	اندازه‌گیری مشخصات شکل موج با اسیلوسکوپ	۲	
۵	استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط برای بندهای ۱ تا ۴	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
- رعایت نکات ایمنی مربوط به دستگاه‌های اندازه‌گیری			
- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
- شایستگی تفکر و یادگیری مدام‌العمر و کسب اطلاعات			
- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.			



فصل چهارم

توان و ضریب توان



در دنیای امروز، انرژی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. انرژی که عامل قدرت، حرکت و انجام کار است را همه‌ما می‌شناسیم. نیروی برق یکی از اصلی‌ترین منبع انرژی مورد مصرف بشر است. در زندگی ما وسایل زیادی مانند لامپ، یخچال، کولر، تلویزیون و رایانه با برق کارمی کنند. تولید برق در نیروگاه‌هایی که از سوخت فسیلی استفاده می‌کنند، محیط زیست را آلوده می‌نماید و در ضمن غیرقابل تجدید و رو به اتمام است. ولی استفاده از نیروی باد، آب و انرژی‌های نوین مانند انرژی «زمین-گرمایی» و انرژی خورشیدی، سوخت‌های پاک و تمام‌نشدنی هستند. لذا شناخت انواع انرژی، توان، ضریب توان و اصلاح آن و کاهش تلفات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. باید درجهت استفاده صحیح از انرژی، ذخیره‌سازی آن، کاهش آلایندگی و صرفه‌جویی در هزینه به شکل شایسته‌ای فرهنگ‌سازی شود. این امر تنها با کسب دانش مربوطه امکان‌پذیر است.

واحد یادگیری ۵

شایستگی کار با دستگاه‌های اندازه‌گیری برای تعیین توان و ضریب توان

آیا تا بهحال پی برده‌اید:

- توان و انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن از چه اهمیتی برخوردار است؟
- استفاده از انرژی‌های نوین مانند انرژی خورشیدی در میزان مصرف و حفظ محیط‌زیست و منابع زیرزمینی چه نقشی دارد؟
- آیا در انتخاب یک دستگاه الکتریکی و الکترونیکی باید به برچسب انرژی توجه شود؟
- در مراکز صنعتی، ضریب توان و اصلاح آن چقدر اهمیت دارد؟
- از چه نرم افزارهای رایانه‌ای و اندرویدی برای اندازه‌گیری توان و ضریب توان می‌توان استفاده کرد؟
- چه دستگاه‌هایی توان و ضریب توان را نشان می‌دهند و توانایی خواندن کاتالوگ این دستگاه‌ها چقدر مهم است؟

با عبور جریان از یک مدار شامل مقاومت، انرژی الکتریکی با تری به نوع دیگر انرژی مانند گرما تبدیل می‌شود. یکی از مسائل عمده و پیچیده در عصر حاضر موضوع صرفه‌جویی در انرژی است که براساس توان مصرفی دستگاه تعیین می‌شود. درصورتی که با توان الکتریکی آشناش باشیم، به آسانی می‌توانیم دستگاه مناسب را انتخاب و به حفظ محیط‌زیست کمک کنیم. دستگاه‌های بر مصرف و کم بازده موجب اتلاف توان و ازدیاد هزینه و آسیب به محیط‌زیست می‌شوند. از این رو دستگاه‌های الکتریکی را با برچسب انرژی دسته‌بندی می‌کنند. در این واحد یادگیری، توان، انواع توان (DC و AC)، ضریب توان و چگونگی اصلاح ضریب توان را شرح می‌دهیم، همچنین با استفاده از مولتی‌متر، ضمن رعایت نکات ایمنی، با اندازه‌گیری جریان و ولتاژ، مقدار توان را محاسبه می‌کنیم. سپس با استفاده از نرم‌افزارهای مرتبط، به اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب قدرت می‌پردازیم. در مراحل انجام کار، توجه به مهارت‌های غیرفنی مانند محاسبه، خلاقیت، مدیریت منابع، مدیریت کار و کیفیت، ارتباط مؤثر، کار تیمی، کاربرد فناوری و رعایت اخلاق حرفه‌ای و سایر مواردی که با موضوع مرتبط بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، مطرح خواهد شد.


استاندارد عملکرد :

صرف انرژی همان سرعت تبدیل انرژی است که به مقدار انرژی صرف شده در مدت یک ثانیه گفته می‌شود. پس نتیجه می‌گیریم که :

$$\text{انرژی الکتریکی صرف شده} = \frac{\text{توان الکتریکی}}{\text{مدت زمان صرف انرژی}} \quad P = \frac{W}{t}$$

$$P = \frac{V^2 t}{R} = \frac{RI^2 t}{t} = RI^2$$

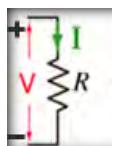یکای توان ژول بر ثانیه (J) یا وات است. در مقادیر بالاتر، از کیلووات و مگاوات استفاده می‌شود. در شکل الف ۱-۵ نیروگاه با توان زناتور با وات کم و در شکل ب ۱-۵ نیروگاه با توان تولیدی بالا را مشاهده می‌کنید.



$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2 R$$

$1 \text{ کیلووات} = 1 \text{ KW} = 1000 \text{ W}$

$1 \text{ مگاوات} = 1 \text{ MW} = 1000000 \text{ W}$



الف - مولد ۲/۵ کیلوواتی



ب - نیروگاه با توان بالا

شکل ۱-۵ - مولد کوچک و یک نیروگاه

اندازه‌گیری توان و ضریب توان با مولتی متر با تولراس حداکثر ۱۰ درصد و اجرای کار به صورت نرم افزاری

۱-۵ - مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و احديادگيری ابزار عمومی برق یا الکترونیک، لوازم التحریر، منبع تغذیه، مولتی متر، اسیلوسکوپ، رایانه و نرم افزارهای مناسب

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند

برنامه درسی آمده است

فیلم ۱



فیلم مربوط به انواع برچسب انرژی دستگاهها را مشاهده کنید.

پژوهش



دریاره برچسب انرژی تحقیق کنید. برچسب انواع دستگاههای الکتریکی موجود در منزل خود را شناسایی کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۲-۵ - انرژی الکتریکی صرفی در یک مقاومت هنگام عبور جریان از یک مقاومت، دمای آن افزایش می‌باید. انرژی دریافتی از منبع در مقاومت به انرژی گرمایی تبدیل می‌شود. انرژی گرمایی به عوامل زیر بستگی دارد.

۱ مقدار مقاومت الکتریکی (R)

۲ محدود شدن جریان عبوری از مقاومت (I)

۳ مدت زمان عبور جریان از مقاومت (t)

انرژی الکتریکی صرفی در مقاومت را با W نشان می‌دهند. W از رابطه $W=RI^2t$ به دست می‌آید. اگر R بر حسب اهم، I بر حسب آمپر و t بر حسب ثانیه باشد، یکای انرژی (W) بر حسب ژول (J) است.


۳-۵ - توان الکتریکی در جریان (DC Electrical Power) - DC

آهنگ تبدیل انرژی الکتریکی به نوع دیگر انرژی مانند انرژی گرمایی در مقاومت را توان الکتریکی گویند. آهنگ

می‌کنند. این واحد در سیستم‌های انگلیسی و آمریکایی به صورت زیر تعریف شده است.

$$1 \text{ hp} = 736 \text{ W}$$

$$1 \text{ hp} = 746 \text{ W}$$

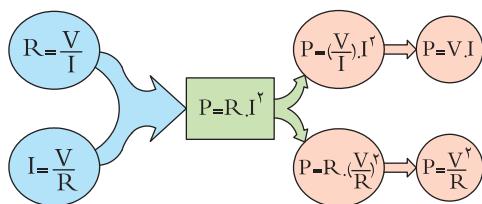

نمودار ۱-۵- روابط توان



از نرم‌افزار تعاملی برای بررسی عوامل مؤثر بر توان و محاسبه توان استفاده کنید.

مثال ۱: مقدار توان و انرژی مصرفی یک موتور الکتریکی مانند شکل ۲-۵ با قدرت ۲ اسب بخار (انگلیسی) که در شبکه ۲۰° ولتی به مدت ۲۰ دقیقه کار می‌کند را حساب کنید. حل :

$$P = 2 \text{ hp} = 2 \times 736 = 1472 \text{ W}$$

$$t = 20 \times 60 = 1200 \text{ ثانیه}$$

$$W = P \times t = 1472 \times 1200 = 1766400 \text{ جول}$$



شکل ۳-۵- موتور



درباره برچسب انرژی و درجه‌بندی‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

به طور متوسط میزان انرژی تولیدشده توسط بدن انسان به ازای هر کیلوگرم، چند وات است؟

فکر کنید



فیلم مربوط به دستگاه‌های کم وات، پر وات، نیروگاه و برچسب انرژی را مشاهده کنید.

فیلم ۲



در مورد خورشید و انرژی تولیدی توسط آن و موارد مطرح شده در زیر پژوهش کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید. (شکل ۵-۲)

پژوهش



۱ عمر خورشید چند میلیارد سال است؟

۲ دمای سطح و مرکز خورشید چقدر است؟

۳ چه فعل و افعالی در مرکز خورشید انجام می‌گیرد که انرژی آن به نور و گرما تبدیل می‌شود؟

۴ خورشید در هر ثانیه چند تن مواد را به انرژی تبدیل می‌کند؟

۵ این میزان انرژی تولیدشده توسط خورشید در هر ثانیه چند وات است؟

۶ این سوخت تا چند میلیارد سال دیگر ادامه دارد؟

۷ میزان انرژی که هر منطقه مستقیماً تحت تأثیر تابش نور خورشید دریافت می‌کند چند وات به ازای هر متر مربع است؟

۴-۵- رابطه‌های توان


نمودار ۱-۵- چگونگی به دست آوردن دو رابطه دیگر توان الکتریکی را نشان می‌دهد. توان الکتریکی را با واحد دیگری به نام «اسب بخار» (Horse Power = hp) نیز بیان



شکل ۲-۵- خورشید

نکته اینمی

آیا عبور جریان بیش از اندازه سبب سوختن قطعات الکترونیکی برد شکل ۵ – ۵ شده است؟ همیشه باید به حداقل جریان مجاز عبوری از قطعات توجه کنید.

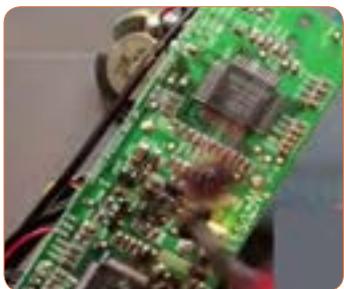

شکل ۵ – ۵ – قطعاتی از برد سوخته است.

پژوهش

پژوهش‌های زیر را انجام دهید و به کلاس ارائه کنید.
۱ الف) حداقل ولتاژی که لامپ مثال ۲ می‌تواند تحمل کند چند ولت است؟

ب) در صورتی که به این لامپ ولتاژ بیشتر یا کمتر اعمال شود چه اتفاقی برای لامپ می‌افتد؟ نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

۲ اگر یک لامپ ۱۲ ولت، ۶ ولت و یک لامپ ۶ ولت را مطابق شکل ۶ – ۵ با هم سری کنیم :

الف) هر لامپ چه مقاومتی دارد؟

ب) اگر کلید را وصل کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ با محاسبه استدلال کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه دهید.



شکل ۶ – ۵ – دو لامپ سری با توان مختلف

الگوی پرسش

آیا می‌توانیم دو لامپ با توان مختلف و ولتاژ کار مساوی را با هم سری کنیم و ولتاژی دو برابر ولتاژ نامی هر لامپ به مدار بدهیم؟



شکل ۴ – ۵ – لامپ ۶ ولت ۳ ولت

مثال ۲ : یک مقاومت ۱۰۰ اهم ۴ ولت حداقل چند آمپر را می‌تواند تحمل کند؟

حل : از رابطه $P = RI$ ، $I = \frac{P}{R}$ را به دست می‌آوریم .
در رابطه عددگذاری می‌کنیم .
 $I = \sqrt{\frac{4}{100}} = 0.2 \text{ A}$

- تاریخچه کار روی تولید مواد با خاصیت ابررسانایی
- چه عناصری و در چه شرایطی به ابررسانا تبدیل می‌شوند؟
- ابررساناهای چه خواصی دارند؟
- ابررساناهای در صنعت برق و انرژی چه تحولی می‌توانند ایجاد کنند؟
- سایر موارد کاربرد ابررساناچیست؟
- یک آهنربا با استفاده از خاصیت ابررسانا در شکل ۵-۸ نشان داده شده است از این خاصیت در صنعت چه استفاده‌ای می‌شود؟ نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.



شکل ۸-۵—یک خاصیت ابررسانا

۵-۵—کار عملی ۱—اندازه گیری توان الکتریکی
در مقاومت با استفاده از نرم افزار
هدف: کسب مهارت در اندازه گیری توان مقاومت به کمک
نرم افزار، مواد و تجهیزات موردنیاز: رایانه - نرم افزار
مناسب
مراحل اجرای کار



در هنگام کار با رایانه برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بدن به نکات مهم زیر توجه کنید.

- ۱ از صندلی استاندارد استفاده کنید. صندلی باید به گونه‌ای باشد که با ارگونومی بدن شما سازگار باشد.
- ۲ ارتفاع میز و صندلی به گونه‌ای باشد که بالای نمایشگر تقریباً در راستای چشمان شما قرار گیرد.

۲ درباره موارد زیر که با سلول‌های خورشیدی (Solar Cells) مانند شکل ۷-۵ مرتبط است، پژوهش کنید و نتایج را به کلاس ارائه نمایید. ساختمان سلول‌های خورشیدی - فناوری‌های ساخت انواع آن - آیا می‌توان انرژی مصرفی مورد نیاز منزل خود را توسط سلول‌های خورشیدی تأمین کرد؟



شکل ۷-۵—نمونه‌ای از سلول خورشیدی

بارش فکری



در ارتباط با موارد زیر که مربوط به کولر گازی است، با سایر هنرجویان بحث کنید و نظرات هر یک را روی تابلوی کلاس بنویسید، سپس مطالب را جمع‌بندی کنید.
۱ آیا گاز داخل کولر گازی قدیمی و جدید برای محیط زیست مضر است؟

۲ در کولر گازی مدرن از چه روشی برای کاهش مصرف انرژی استفاده می‌کنند؟

۳ چه رابطه‌ای بین ابعاد اتاق و قدرت کولر گازی وجود دارد؟

۴ آیا برای مناطق مختلف آب و هوایی (مناطق گرمسیر، معتدل و سردسیر) انواع متفاوتی از کولر وجود دارد؟ رعایت انتخاب یک دستگاه مناسب به کدام شایستگی غیرفیزی اشاره دارد؟

پژوهش



با توجه به رابطه $P = R \cdot I^2$ اگر R برابر صفر شود، توان تلفاتی صفر می‌شود. این پدیده در ابررساناهای (Superconductor) بوجود می‌آید. در ارتباط با موارد زیر که مربوط به ابررساناهای می‌باشد، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

فکر کنید




۳ همواره نمایشگر و صفحه کلید کاملاً روبروی شما قرار گیرد.

۴ به ازای هر ۴۵ دقیقه کار با رایانه، بدن شما نیاز به ۵ دقیقه نرمش دارد.

۵ شکل ۹-۵-۵ چه پیام‌هایی برای شما دارد؟ به آن فکر کنید و همواره به آنها عمل کنید.



شکل ۹-۵-۵-پیام‌های

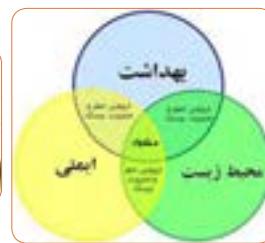

۶ آیا می‌توانید با داشتن مقدار جریان عبوری از یک مقاومت و ولتاژ دو سر آن، توان مصرف شده در مقاومت را به دست آورید؟ این تجربه را در مورد مدار شکل ۱۰-۵-۵ اجرا کنید و بطور کامل توضیح دهید.




نکته

در نرم افزار ادیسون وات متر وجود ندارد، به همین علت برای اندازه‌گیری توان مصرفی قطعات از آمپر متر و ولت متر به طور هم زمان استفاده می‌کنند.


۷ مدار شکل ۱۱-۵ را بیندید.

۸ نرم افزار ادیسون را راه‌اندازی کنید.

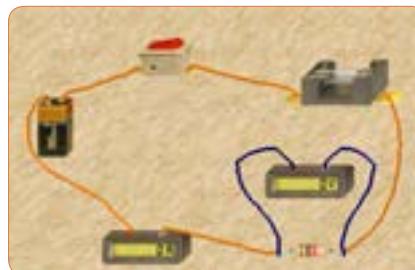
۹ مدار شکل الف-۱۰-۵ را با استفاده از نرم افزار بیندید.
در شکل ب-۱۰-۵ نقشه فنی مدار رسم شده است.



الف - مدار عملی محاسبه توان

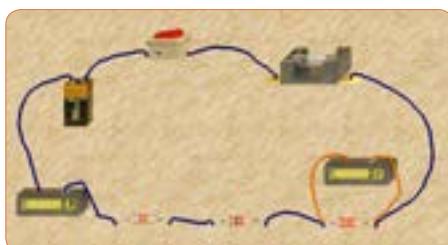

الف - مدار عملی محاسبه توان

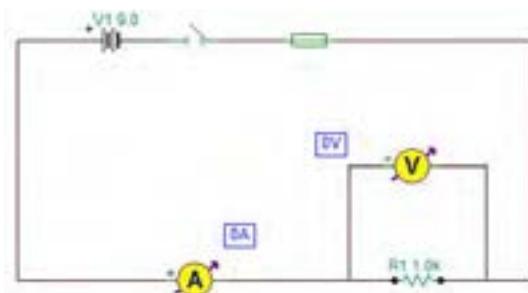

ب - نقشه فنی مدار

۱۰-۵-۵-۵ مدار عملی محاسبه توان و نقشه فنی مدار

۱۱ مقدار مقاومت الکتریکی و توان مصرفی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده محاسبه کنید.

$$R = \dots \Omega \quad P = \dots W$$


ب - نقشه فنی مدار محاسبه توان

شکل ۱۱-۵-۵-۵-۵ مدار عملی و نقشه فنی محاسبه توان



شکل ۱۳-۵- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۴/۵ ولت

۱۵ اگر توان مجاز مصرفی لامپ را با استفاده از تنظیم‌های موجود در قسمت مشخصات آن کاهش دهیم یا ولتاژ نامی لامپ را افزایش دهیم، چه اتفاقی می‌افتد؟ مدار شکل ۱۴-۵ این وضعیت را نشان می‌دهد. در این مدار ولتاژ نامی لامپ را از ۴/۵ ولت به ۷/۵ ولت افزایش داده‌ایم.

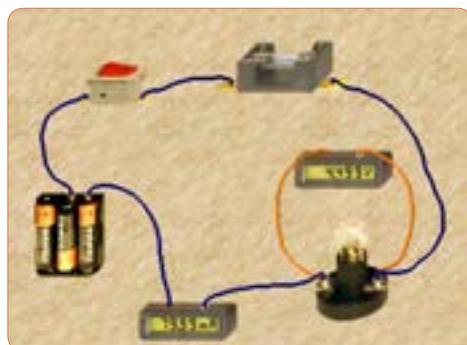

شکل ۱۴-۵- تنظیم ولتاژ لامپ روی ۷/۵ ولت

نکته

از آنجاکه مدار در نرم افزار شبیه سازی شده است، عملاً تغییر توان نامی لامپ تأثیری روی نور آن نمی‌گذارد، اما از طریق افزایش ولتاژ نامی، با ثابت بودن ولتاژ منع، توان مصرفی لامپ کاهش می‌یابد.

۱۶ چرا با افزایش ولتاژ کار لامپ در مدار شکل ۱۴-۵ نور لامپ کمتر شده است؟ توضیح دهید.

۱۱ کلید مدار را وصل کنید و توان مقاومت ۲۲۰۰ اهمی را با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده به دست آورید.

$$V_{R1} = \dots \text{ V}$$

$$I = \dots \text{ mA}$$

$$P_{R1} = V \times I = \dots = \text{ mW}$$

۱۲ آیا می‌توانید توان مصرفی مقاومت‌های دیگر را به دست آورید؟ تجربه کنید و نتایج را بنویسید.



$$P_{R2} = V \times I = \dots = \text{ mW}$$

$$P_{R3} = V \times I = \dots = \text{ mW}$$

۱۳ مدار شکل ۱۲ را بینندید. مقدار ولتاژ و توان لامپ را مطابق شکل ۱۳-۵ تنظیم کنید، کلید مدار را وصل کنید.


۱۴ با استفاده از مقادیر اندازه‌گیری شده توسط آمپرmetro ولت متر توان الکتریکی لامپ را به دست آورید.

$$P_{Lamp} = \dots = \text{ mW}$$

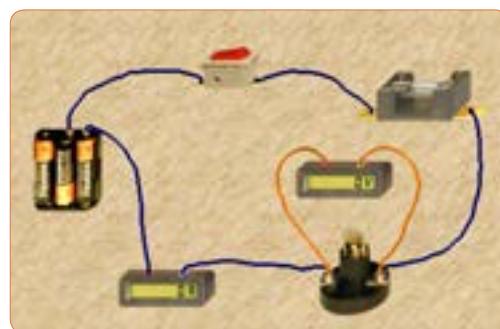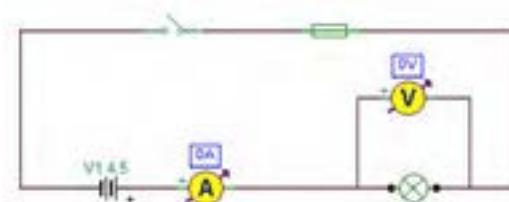


شکل ۱۴-۵- مدار عملی و نقشه فنی آن

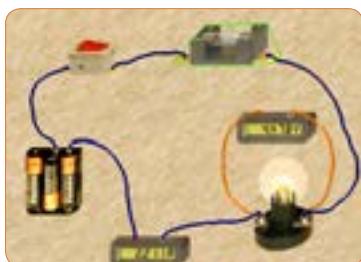۱۹ با استفاده از رابطه $I = \frac{P}{V}$ جریان مدار را محاسبه کنید و سپس مشخصات فیوز را به مقدار مناسب تغییر دهید و پس از تعمیر فیوز با استفاده از گزینه Repair، کلید را روشن کنید. باید طبق شکل ۱۷-۵ لامپ روشن شود و جریان عبوری از مدار حدود ۲/۲ آمپر باشد.



الف - مدار عملی

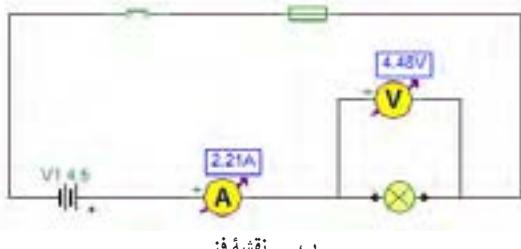

ب - نقشه فنی

شکل ۱۷-۵ - مدار اصلاح شده

توان لامپ را با استفاده از فرمول به دست آورید.

$$P = V \cdot I = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{ W}$$


۶-۵ کار عملی - اندازه‌گیری توان DC به وسیله مولتی متر

هدف : کسب مهارت در اندازه‌گیری توان مقاومت از طریق اندازه‌گیری ولتاژ و جریان با مولتی متر


نکته مهم : با توجه به امکانات موجود در آزمایشگاه می‌توانند مقادیر قطعات را تغییر دهید.

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت $1k\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - مقاومت 100Ω یک عدد، یک عدد - مولتی متر دیجیتالی، یک دستگاه - برد بُرد، یک قطعه - منبع تغذیه، یک دستگاه - سیم برد بُرد، به تعداد مورد نیاز - سیم رابط

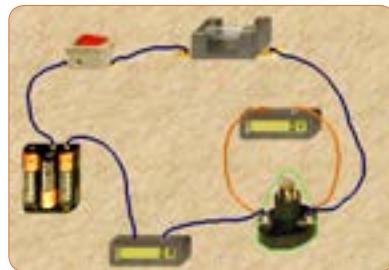۱۷ در مدار شکل ۱۵-۵ توان لامپ را افزایش داده ایم. در این مدار توان لامپ ۱۰ وات است. چرا جریان مصرفی صفر شده و فیوز سوخته است؟ در شکل الف - ۱۵-۵ مدار عملی و در شکل ب - ۱۵-۵ نقشه فنی مدار را مشاهده می‌کنید.




الف - مدار عملی

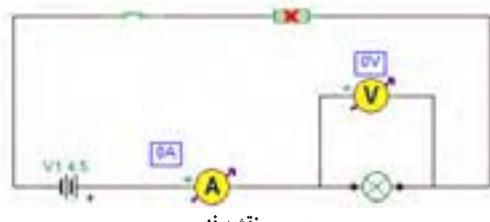


ب - نقشه فنی

شکل ۱۵-۵ - سوختن فیوز با افزایش توان لامپ

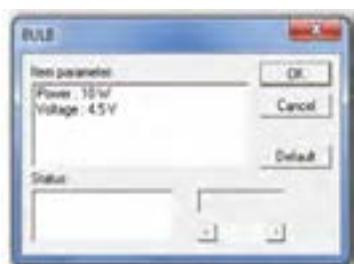۱۸ در شکل الف - ۱۶-۵ مشخصات لامپ و در شکل ب - ۱۶-۵ مشخصات فیوز مدار را مشاهده می‌کنید با توجه به این مشخصات آیا لامپ می‌سوزد؟ شرح دهید.



الف - مشخصات لامپ


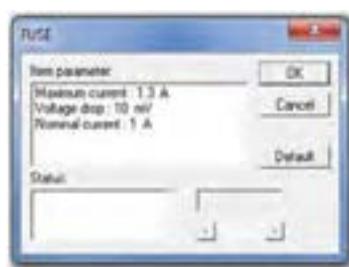


ب - مشخصات فیوز

شکل ۱۶-۵ - مشخصات لامپ و فیوز

تغذیه به برد بُرد یک سر موزی و یک سر سوسماری، از هر کدام دو عدد کلید قطع و وصل، یک عدد
توجه : هنگام کار در آزمایشگاه حتماً لباس کار به تن داشته باشید

مراحل اجرای کار

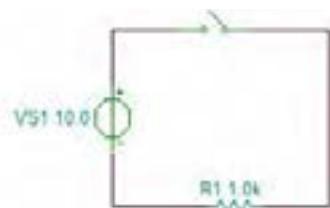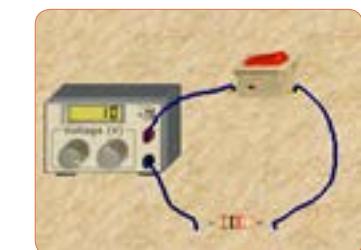

شکل ۱۹-۵—مدار آزمایش و نقشه فنی آن

- ۴ فرض کنید کلید مدار بسته است. جریان عبوری از مدار $I = \frac{V}{R} = \dots\dots\dots$ mA را با استفاده از قانون اهم محاسبه کنید.

۵ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.


$$P = V \cdot i = (\dots\dots\dots) \cdot (\dots\dots\dots)$$

$$P = \dots\dots\dots\text{ mW}$$

۶ کلید مدار را بیندید.

سوال اینمنی

هنگام اندازه‌گیری ولتاژ و جریان باید به حوزه کار (رنج RANGE) دستگاه دقت کنید و آمپر متر را به صورت سری در مدار قرار دهید، در صورتی که حوزه کار ولت متر یا آمپر متر کمتر از حد مورد اندازه گیری باشد، یا در اندازه گیری جریان زیاد، از ترمینال و سیم مخصوص استفاده نشود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ چرا به دستگاه شکل ۲۰-۵ آسیب وارد شده است؟ احتمالات ممکن را بررسی کنید.

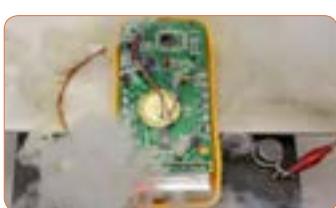

شکل ۲۰-۵—دستگاه در اثر عدم رعایت نکات اینمنی آسیب دیده است.


- ۱ برای اتصال نقاط مختلف برد بُرد به یکدیگر، از سیم مخصوص آن استفاده کنید. اگر از سیم نامناسب و ضخیم استفاده شود، چه اسکالالی به وجود می آید؟ شرح دهید.

شکل الف-۱۸-۵ سیم مخصوص برد بُرد و شکل ب-۱۸-۵ اتصال آن را به مدار نشان می دهد.


سوال اینمنی



(الف)

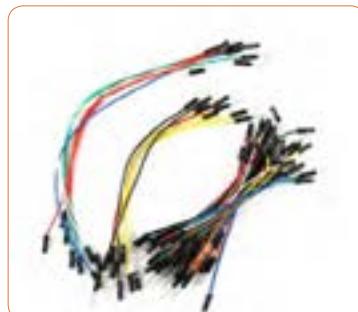

(ب)

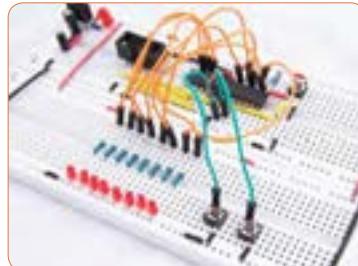

شکل ۱۸-۵—سیم مخصوص برد بُرد و اتصال آن به مدار

- ۲ مدار شکل ۱۹-۵ را روی برد بُرد بیندید.

۳ منبع تغذیه را روی ۱۰ ولت تنظیم کنید.

۱۲ جریان عبوری از مدار و ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}, \quad V = \dots \text{ V}$$


۱۳ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v \cdot i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{ mW}$$

۱۴ مقاومت را با دست لمس کنید. آیا توان تلف شده را به صورت گرما احساس می‌کنید؟ شرح دهید.

۱۵ آمپرmetr را مطابق شکل ۲۱-۵ به مدار وصل کنید و جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I = \dots \text{ mA}$$

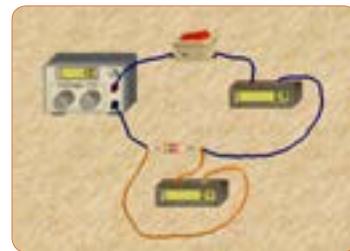

الگوی پرسش

۱ توان را تعریف کنید و واحد آن را بنویسید.

۲ واحد توان $\frac{\text{J}}{\text{s}}$ یا وات است.

صحیح غلط

۳ فرمول‌های توان تلف شده در مقاومت را کامل کنید.

$$P = (\dots) \times (I) = (\dots) \times (\dots)^2 = \frac{\dots}{R}$$

۴ در رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ اگر مقاومت مدار ثابت باشد و مقدار ولتاژ را دو برابر کنیم، توان چند برابر می‌شود؟

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{3} \quad \frac{4}{2} \quad 2(1)$$

۵ در رابطه $P = \frac{V^2}{R}$ اگر مقاومت مدار نصف شود و مقدار ولتاژ را چهار برابر کنیم، توان چند برابر می‌شود؟

$$1(1) \quad 4(2) \quad 8(2) \quad 16(3)$$

۶ اگر مقاومت کربنی دارای توان ماکریزم مجاز ۲ وات و مقدار مقاومت ۱۰۰ اهم باشد، حداکثر جریانی که بدون آسیب می‌توان از مقاومت عبور داد را محاسبه کنید.

۷ روی حباب یک لامپ رشته‌ای مانند شکل ۲۳-۵ دو عدد یکی بر حسب ولت و دیگری بر حسب وات نوشته شده است،

۸ ولت، ۶ وات. اگر لامپ با مقدار اسمی (نامی) خود کار کند.

الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.

ب) مقدار مقاومت لامپ را محاسبه کنید.

شکل ۲۱-۵- مدار آزمایش با آمپرmetr

۸ ولتاژ دوسر مقاومت را اندازه بگیرید.


$$V = \dots \text{ ولت}$$

۹ توان تلف شده در مقاومت را محاسبه کنید.

$$P = v \cdot i = (\dots) \cdot (\dots) = \dots \text{ mW}$$

۱۰ توان به دست آمده را با توان محاسبه شده در مرحله ۴ مقایسه کنید. در صورت اختلاف، علت را توضیح دهید.


۱۱ مقدار مقاومت را تغییر داده و مقاومت ۱۰۰ اهم را در مدار قرار دهید. (شکل ۲۲-۵)

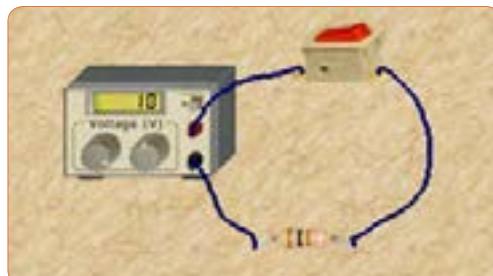

شکل ۲۲-۵- مدار آزمایش با مقاومت ۱۰۰ اهم

۷-۵ - مدارهای جریان متناوب


(الف) مدارهای اهمی خالص : مدارهایی مانند شکل ۲۵-۵ را که شامل مولد و مقاومت اهمی است، مدارهایی با مصرف کننده «اهمی خالص» گویند. در این نوع مدارها هیچ گونه اختلاف فازی بین ولتاژ و جریان وجود ندارد و تغییرات شکل موج ولتاژ و جریان با زمان مشابه است به عبارت دیگر هر دو شکل موج با هم در یک نقطه به حداقل، حداکثر و صفر می‌رسند.

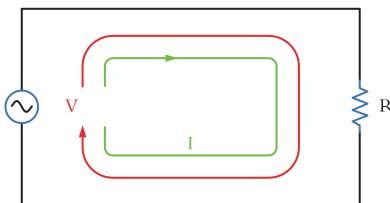

شکل ۲۵-۵ - مدار اهمی خالص

(ب) توان در مدار با مصرف کننده اهمی خالص : همان‌طوری که می‌دانید توان از رابطه $P=V \cdot I$ به دست می‌آید. شکل ۲۶-۵ مشاهده می‌کنید. این توان که به صورت حرارت در مقاومت تلف می‌شود، توان مصرفی یا توان مؤثر نام دارد و آن را با علامت P_e نشان می‌دهند. واحد توان مؤثر وات است. در محاسبات مدارهای جریان متناوب لازم است مقادیر مؤثر ولتاژ و جریان در نظر گرفته شود تا توان بحسب وات به دست آید. رابطه توان مصرفی در این مدار

$$\text{برابر است با : } P = V e \cdot I e \quad \text{یا} \quad P = R \cdot I^2 e \quad \text{یا} \quad P = \frac{V^2 e}{R}$$

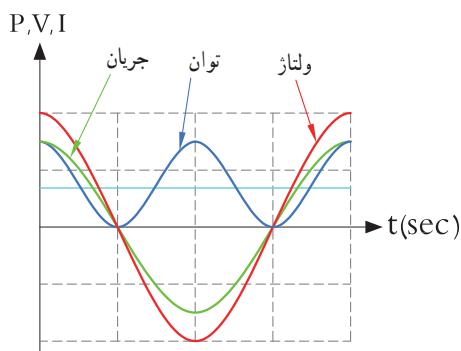

شکل ۲۶-۵ - شکل موج ولتاژ، جریان و توان در مدار اهمی خالص



شکل ۲۳-۵ - لامپ ۱۲ ولت، ۶ وات

۸ توان چند نمونه وسائل الکتریکی منزل خود را از روی پلاک اطلاعات آن یا از طریق پرسش از اشخاص مطلع یا کاتالوگ دستگاه پیدا کنید و یادداشت نمایید.

۹ یک موتور الکتریکی دارای قدرت $\frac{4}{5} \text{ hp}$ است. در سیستم انگلیسی و آمریکایی توان این موتور چند وات است؟

۱۰ جعبه یک لامپ کم مصرف LED را در اختیار بگیرید و مشخصات زیر را که روی آن نوشته شده است یادداشت کنید.

(الف) توان مصرفی

(ب) ولتاژ ورودی

(پ) جریان ورودی

(ت) فرکانس کار

(ث) محدوده دمای کارکرد

(ج) طول عمر به ساعت

۱۱ قطعات روی بُرد مانند شکل ۲۴-۵ دچار آسیب شده است. عوامل الکتریکی که ممکن است علت ایجاد این آسیب باشد را نام ببرید و درباره آن توضیح دهید.




شکل ۲۴-۵ - آسیب قطعات در یک برد

مثال ۴ : اگر ولتاژی با مقدار ماکزیمم (بیشینه) ۱۲ ولت


مانند شکل ۲۸ – ۵ را به یک مقاومت اهمی اتصال دهیم، دراین حالت جریان بیشینه‌ای برابر با ۳ آمپر مطابق شکل ۲۹ – ۵ از مدار عبور می‌کند. توان مصرفی مقاومت را حساب کنید.

حل :

$$P = V_e \cdot I_e = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{12}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{36}{2} = 18 \text{ وات}$$

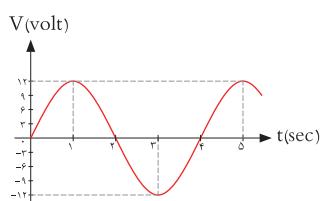

شکل ۲۸ – ۵ – سکل موج ولتاژ مدار

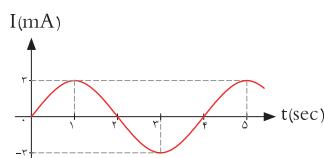

شکل ۲۹ – ۵ – سکل موج جریان مدار

ب) مدارهای خازنی خالص :



فیلم ۴

فیلم عملکرد خازن در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را بینید.

مدارهایی مانند شکل ۳۰ – ۵ که در آنها فقط از خازن استفاده شود را مدارهای «خازنی خالص» می‌گویند. در این مدار به خاطر وجود خاصیت خازنی، بین ولتاژ و جریان مدار 90° درجه اختلاف فاز به وجود می‌آید. این اختلاف فاز به گونه‌ای است که در لحظاتی که جریان یا ولتاژ صفر است مقدار توان به صفر می‌رسد. در زمان‌هایی که ولتاژ یا جریان منفی است توان نیز منفی می‌شود. توان منفی یا مثبت به‌این معنی است که در بازه زمانی معین خازن مقداری انرژی از مولد می‌گیرد و به صورت میدان

جستجو کنید


کلمه synchronization یا همزمانی را بیابید. این مفهوم با شکل موج جریان، ولتاژ در مدار با مصرف‌کننده اهمی شکل ۲۶ – ۵ چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ تشریح کنید.

توان مؤثر (توان حقیقی) از منبع به مصرف‌کننده (بار) منتقل می‌شود. این توان کار مفید انجام می‌دهد. به عبارتی دیگر انرژی گرفته شده از منبع را به شکل مطلوب انرژی که ممکن است مکانیکی یا گرمایی باشد، تبدیل می‌کند. لذا می‌توان گفت که این توان در طول یک دوره تناوب یکطرفه (یکسویه) و از سمت منبع به بار منتقل می‌شود. همچنین انرژی حاصل از این توان معمولاً از حالت الکتریکی خارج شده و به نوع دیگر انرژی مانند نور، صدا، حرکت یا حرارت تبدیل می‌شود. در شکل ۲۷ – ۵ بخاری برقی، لامپ و بلندگو را مشاهده می‌کنید. که در آنها انرژی الکتریکی به انرژی حرارتی، نورانی و صوت تبدیل می‌شود.

فیلم ۳




فیلم توان AC و اتصال وات‌متر به مدار و اندازه‌گیری توان AC را مشاهده کنید.

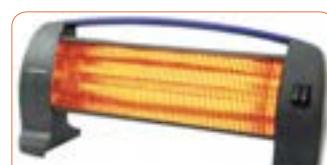

شکل ۲۷ – ۵ – بخاری برقی، لامپ و بلندگو


نمی کند. شکل ۳۱-۵ منحنی های ولتاژ، جریان و توان را در مدار خازنی خالص نشان می دهد.

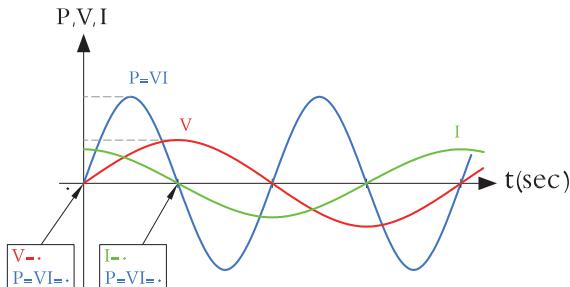

شکل ۳۱-۵- منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار خازنی خالص

پویانمایی


پویانمایی مربوط به نمودارهای ولتاژ، جریان و توان دربارهای اهمی، سلفی و خازنی را مشاهده کنید.

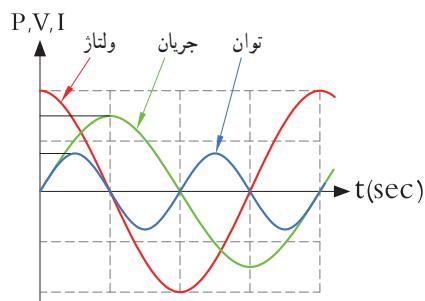

شکل ۳۲-۵- منحنی ولتاژ، جریان و توان در مدار سلفی خالص

خاصیت سلفی (اندوکتانس) یک سیم پیچ را با حرف L نشان می دهند و آن را بر حسب هانزی (H) می سنجند. سلف از نظر توان مشابه خازن است با این تفاوت که انرژی را به میدان مغناطیسی تبدیل می کند. در مدار سلفی مقدار انرژی دریافت شده و داده شده به مولد در هر سیکل برابر است به عبارت دیگر سلف در بازه زمانی معین، انرژی را از مولد می گیرد و سپس انرژی را به مولد پس می دهد. در واقع عمللاً سلف در مدار متناوب توانی را مصرف نمی کند.

الکتریکی در خود ذخیره می کند و در زمانی دیگر به مولد بازمی گرداند. به عبارت دیگر خازن، توانی را مصرف

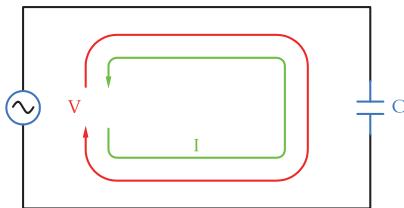

شکل ۳۰-۵- مدار خازنی خالص

الگوی پرسش


۱ در مدار خازنی خالص بین ولتاژ و جریان مدار درجه اختلاف فاز وجود دارد و جریان نسبت به ولتاژ درجه اختلاف فاز دارد.

۲ عملکرد خازن در مدار جریان متناوب به این صورت است که از مولد انرژی می گیرد و

- (۱) مصرف می کند
- (۲) به حرارت تبدیل می کند
- (۳) در خود ذخیره می گرداند

(۴) در خود ذخیره سپس به مدار بر می گرداند
پ) مدارهای سلفی خالص :

مدارهای مانند شکل ۳۲-۵ که فقط از سیم پیچ (سلف) تشکیل شده اند را مدار سلفی خالص گویند. سلف باعث می شود تا جریان به اندازه 90° درجه از ولتاژ عقب (پس فاز) بیفت. در شکل ۳۲-۵ منحنی ولتاژ، جریان و توان را در مدار سلفی خالص مشاهده می کنید.

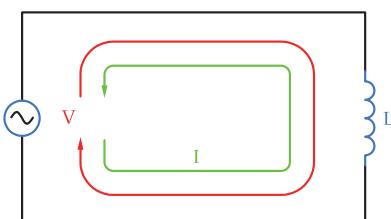

شکل ۳۲-۵- مدار سلفی خالص

مثال ۵ : در مدار شکل ۳۴ - ۵، مقدار توان ظاهری را محاسبه کنید.

پاسخ: مدار معادل بار عملی (واقعی) است که شامل مقاومت، سلف و خازن است.

با معلوم بودن جریان مدار و عدد گذاری در رابطه زیر توان ظاهری به دست می‌آید.

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times (6/874) = 68/74 \text{ mVA}$$

وجود خازن و سیم پیچ چه نوع اختلالی در شبکه به وجود می‌آورند؟ نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

بحث کنید





۸ - توان راکتیو (غیر مؤثر - دواوه)

فیلم ۵



فیلم عملکرد سلف در مدار AC از نظر ذخیره انرژی را ببینید.

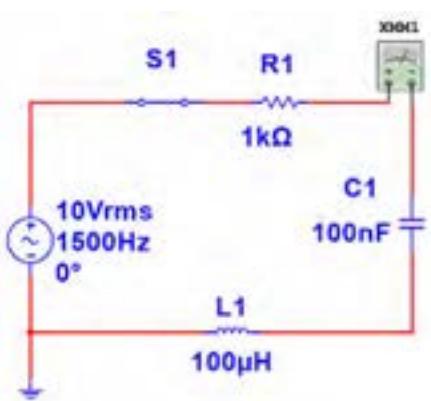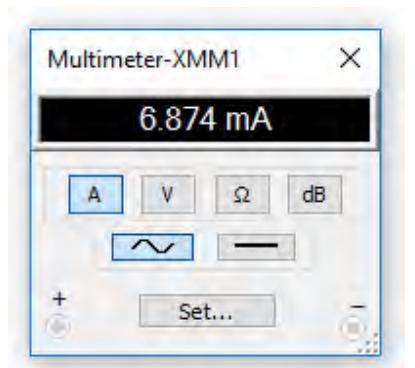

شکل ۳۴ - ۵ - مدار R و L

بحث گروهی

در صورتی که مانند بند الف ۷ - ۵، مدار فقط مقاومتی باشد، توان ظاهری با توان مفید برابر می‌شود. چرا؟ موضوع را به بحث بگذارید و نتیجه گیری کنید.

توانی که در طی یک سیکل در سلف یا خازن ذخیره می‌شود و مجدداً به مدار بر می‌گردد، توان غیر مؤثر (دواوه یا راکتیو) نام دارد. این توان مرتباً میان منبع و سلف و خازن جایه جا شده و نقشی در تبدیل انرژی ندارد ولی در خط انتقال موجب تلفات می‌شود. ذخیره انرژی در سلف و خازن و برگشت انرژی به مولد، باعث گرم شدن سیم‌های رابط شده و انرژی تولید شده توسط نیروگاه را به هدر می‌دهد. لذا سیم‌های رابط و هادی‌ها باید طوری محاسبه شوند که بتوانند جریان کل را تحمل کنند. این جریان شامل جریان‌های مربوط به توان مفید و غیرمفید است.

۹ - توان ظاهری

معمولًاً بارهای عملی (واقعی) مجموعه‌ای از مقاومت، سلف و خازن هستند، بنابراین در این نوع عناصر هر دو نوع توان مفید و غیرمفید (راکتیو) وجود دارد. برآیند این دو نوع توان، توان ظاهری نام دارد که آن را با Ps یا S نشان می‌دهند. Ps از حاصلضرب ولتاژ مؤثر در جریان مؤثر به دست می‌آید. واحد توان ظاهری ولت-آمپر (V.A) است.

$$P_s = V_e \cdot I_e$$

فکر کنید



آیا می‌توان توان اکتیو (مؤثر) را به مسافری شبیه نمود که در مبدأ سوار قطار شده و در مقصد پیاده می‌شود ولی توان راکتیو مسافریست که در انتهای مسیر پیاده نمی‌شود و دوباره با قطار به مبدأ بر می‌گردد؟

(Power Factor Correction) را به اختصار با نماد PFC نشان می‌دهند. از آنجایی که هدف از اصلاح ضریب توان نزدیک کردن این ضریب به عدد یک است و بار مدار همواره ثابت بوده و قابل تغییر توسط کاربر نیست، لذا برای اصلاح ضریب قدرت باید با توجه به بار موجود در شبکه از بار راکتیو مخالف آن استفاده شود. برای مثال اگر بار مدار یک موتور الکتریکی باشد جریان موتور دارای خاصیت القایی است، باید برای اصلاح ضریب قدرت از اتصال خازن به مدار استفاده شود. شکل ۵-۳۵ موتور الکتریکی که به دلیل داشتن سیم پیچ دارای بار القایی است را نشان می‌دهد. اصلاح ضریب قدرت در طول خطوط انتقال انرژی و در پست‌های تبدیل ولتاژ با استفاده از مدارهای الکترونیکی انجام می‌شود. فرایند اصلاح در مراکز مصرف به ویژه در واحدهای صنعتی نیز اجرا می‌شود، زیرا علاوه بر کاهش هزینه‌های مصرفی مربوط به انتقال انرژی (کابل)، تجهیزات مولد انرژی را نیز کاهش می‌دهد. در این مراکز از مجموعه‌ای از خازن‌ها (بانک خازنی) که به مدار کنترل خودکار الکترونیک اصلاح ضریب قدرت (رگولاتور خازنی) اتصال دارد، استفاده می‌کنند. در شکل ۵-۳۶ بانک خازنی و در شکل ۵-۳۷ دستگاه کنترل الکترونیکی ضریب قدرت را ملاحظه می‌کنید.

۱-۵-۵ ضریب توان (Power Factor) نسبت توان مؤثر (توان واقعی P_e) به توان ظاهری (P_s) را ضریب توان می‌گویند.

$$\text{ضریب توان} = \cos\varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s}$$

مقدار این ضریب می‌تواند بین صفر و یک تغییر کند. ضریب توان را با کسینوس فی ($\cos\varphi$) نشان می‌دهند. وجود توان راکتیو در مدار سبب می‌شود که توان واقعی از توان ظاهری کمتر شود. به این ترتیب ضریب توان مقداری کمتر از عدد یک را به خود می‌گیرد. برای دو سیستم انتقال با توان حقیقی یکسان، سیستمی که ضریب توان کوچک‌تر دارد، به علت دارا بودن توان راکتیو بالاتر، جریان گردشی بیشتری را در مدار ایجاد می‌کند، زیرا باید انرژی راکتیو (توان راکتیو) بیشتری را به منبع برگرداند. بنابراین جریان بیشتر سبب تلفات توان بیشتر می‌شود و راندمان مدار را کاهش می‌دهد. در حالی که سیستم با ضریب توان بزرگتر ($\cos\varphi > 1$) تلفات کمتری در مدار ایجاد می‌کند. از این رو ضریب توان به عنوان شاخص و معیاری است که بیان می‌کند چه سهمی از توان دریافت شده از منبع در امر تبدیل انرژی مفید حضور دارد و کارمفید انجام می‌دهد. لذا اصلاح ضریب قدرت ($\cos\varphi$) در صنعت برق و انتقال انرژی اهمیت فوق العاده‌ای دارد. اصلاح ضریب قدرت

فیلم اصلاح ضریب قدرت در مراکز تولید، توزیع و مصرف را مشاهده کنید.

فیلم ۶



شکل ۵-۳۷

رگولاتور خازنی




شکل ۵-۳۶

بانک خازنی



شکل ۵-۳۵

موتور الکتریکی با خاصیت القایی

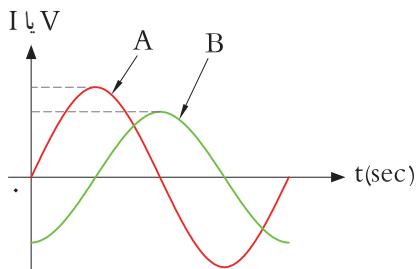

شکل ۳۸-۵- منحنی ولتاژ و جریان

الگوی پرسش

۱ در شکل ۳۸-۵ منحنی A مربوط به و منحنی B مربوط به در یک مدار سلفی خالص است.

۲ ولتاژ در یک مدار سلفی خالص نسبت به جریان از نظر زاویه اختلاف فاز چه شرایطی دارد؟

- (۱) ۹۰° درجه پس فاز (۲) ۹۰° درجه پیش فاز (۳) هم فاز

۳ توانی که به وسیله منبع AC تولید و به مداری شامل سه عنصر مقاومت و سلف یا مقاومت و خازن متصل می‌شود توان نام دارد.

- (۱) ظاهری (P_s) (۲) اکتیو (P_a) (۳) راکتیو (P_r)



شکل ۳۹-۵- طنابکشی، دو نیروی مخالف هم

فکر کنید



در صورتی که در یک مدار بارهای القایی و خازنی داشته باشیم، آیا می‌توانیم رفتار آنها را مشابه رفتار نیروها در کشش طناب در مسابقه طناب کشی مانند شکل ۳۹-۵ بدانیم که دو گروه دو نیروی مخالف به هم وارد می‌کنند؟


مثال ۶: در مدار شکل ۴۰-۵ مطلوب است محاسبه: (۱) توان ظاهری

(۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times 2 = 20 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 4 \times 2^2 = 16 \text{ W}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{16}{20} = 0.8$$

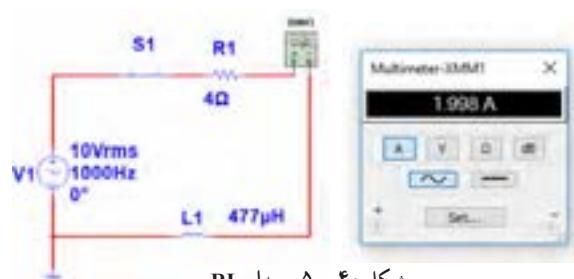

شکل ۴۰-۵- مدار RL

مثال ۷: در مدار شکل ۴۱-۵ مقدار R افزایش یافته ولی مشخصات سیم پیچ ثابت است. مطلوب است محاسبه:


(۱) توان ظاهری

(۲) توان مؤثر

$$P_s = V_e \cdot I_e = 10 \times 1/5 = 15 \text{ VA}$$

$$P_e = R \cdot I_e^2 = 6 \times (1/5)^2 = 12/5 \text{ W}$$


$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{12/5}{15} = 0.8$$

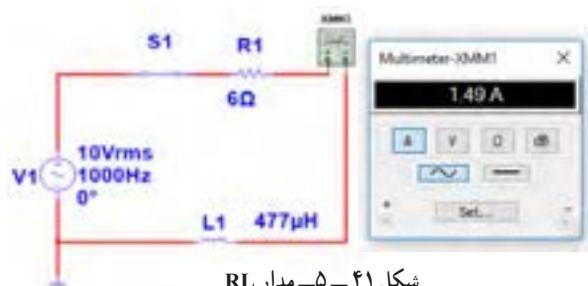

شکل ۴۱-۵- مدار RL

مثال ۶ و ۷ را باهم مقایسه کنید و علت افزایش ضریب توان (قدرت) را توضیح دهید. آیا مدار اصلاح شده است یا وضعیت بدتری دارد؟

مثال ۸: در مدار شکل ۴۲-۵ مقدار مقاومت ثابت و ۴ اهم است ولی مشخصات سیم پیچ تغییر نموده است. مطلوب است محاسبه: ۱) توان ظاهری ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

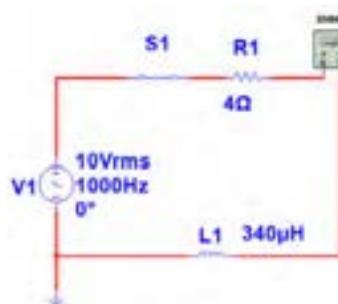

شکل ۴۲-۵-۵ مدار RL

$$P_S = V_e \cdot I_e \quad 10 \times 2/2 = 22 \quad \text{VA}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 4 \times (2/2)^2 = 19/36 \quad \text{W}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{19/36}{22} = 0.88$$

نتیجه مهم


مشاهده می شود در سه مثال ۶ و ۷ و ۸ بدون تغییر مشخصات ولتاژ و فرکانس منبع AC، ضریب قدرت اصلاح و به عدد ۱ تزدیک شده است. این اصلاح با دوشیوه امکان پذیر است.

الف) افزایش مقدار مقاومت اهمی

ب) تغییر مشخصات سیم پیچ و کاهش مقدار مقاومت معادل آن

اکنون به مثالی از مدار خازنی توجه کنید.

مثال ۹: در مدار شکل ۴۳-۵ آمپر متر جریان مدار را نشان می دهد. مطلوب است محاسبه ۱) توان ظاهری ۲) توان مؤثر ۳) ضریب توان

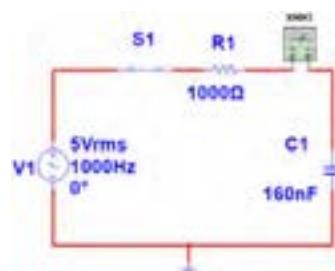

شکل ۴۳-۵-۵ مدار RL


$$P_S = V_e \cdot I_e = 5 \times 3/55 = 17/75 \quad \text{mva}$$

$$P_e = R \cdot I^2 = 1000 \times (3/55)^2 = 12/6 \quad \text{mW}$$

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهری}} = \frac{P_e}{P_s} = \frac{12/6}{17/75} = 0.7$$

۵ با ولت متر AC مانند شکل ۴۶ – ۵ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگیرید.

$$V_{eR} = \text{V}$$

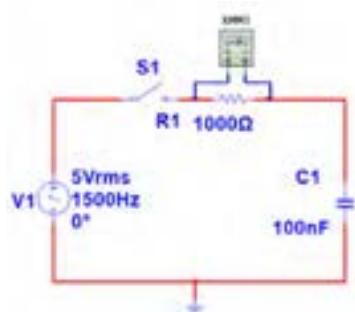

شکل ۴۶ – ۵ – اندازه گیری ولتاژ با ولت متر

۶ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_{eR} = V_{eR} \times I_e$$

$$= (\quad) \times (\quad) = \text{W}$$

با معلوم بودن ولتاژ مؤثر مدار و جریان مؤثر مدار، توان ظاهری را محاسبه کنید.

$$P_s = V_e \times I_e$$


$$= (\quad) \times (\quad) = \text{VA}$$

۷ ضریب قدرت را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

۸ وات متر را مطابق شکل ۴۷ – ۵ به مدار وصل کنید و توان مؤثر مدار را اندازه بگیرید.

$$P_{eR} = \text{W}$$

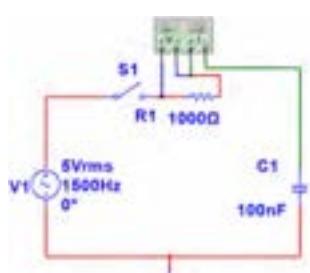

شکل ۴۷ – ۵ – اتصال وات متر به مدار


۱۱ – ۵ – کار عملی شماره ۳ – استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر برای اندازه گیری توان و ضریب توان

هدف : کسب مهارت در اندازه گیری توان و محاسبه ضریب توان به وسیله نرم افزار

ابزار، مواد و تجهیزات موردنیاز : رایانه - نرم افزار مناسب مراحل انجام کار

۱ نرم افزار مولتی سیم یا نرم افزار مشابه دیگر را فعال کنید.

۲ مدار شکل ۴۴ – ۵ را بیندید.

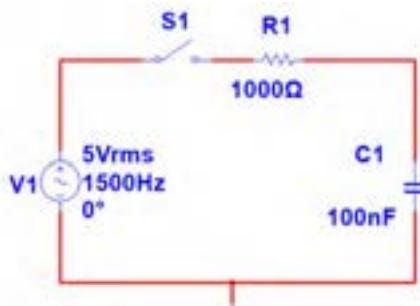


شکل ۴۴ – ۵ – مدار آزمایش

۳ فرکانس منبع را روی ۱۵۰۰ هرتز و مقدار ۵ ولت مؤثر تنظیم کنید.

۴ آمپر متر AC را مطابق شکل ۴۵ – ۵ با مدار سری کنید. پس از بستن کلید، جریان مدار را اندازه بگیرید.

$$I_e = \text{mA}$$

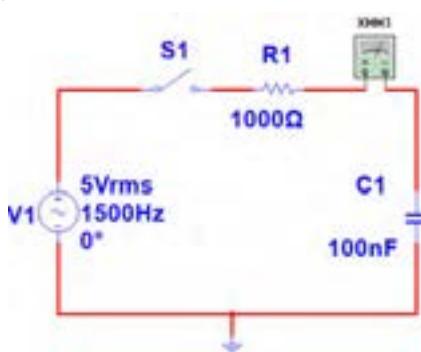

شکل ۴۵ – ۵ – اندازه گیری جریان با آمپر متر

۱۴ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_S = V_e \times I_e = () \times () = \text{VA}$$


۱۵ ضریب قدرت را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

۱۶ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ شرح دهید.

۱۷ با اتصال واتمتر مطابق شکل ۵-۵ به مدار و اندازه‌گیری توان مؤثر و با معلوم بودن توان ظاهری، ضریب قدرت را مجدداً محاسبه کنید. نتیجه را با مرحله ۱۵ مقایسه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$

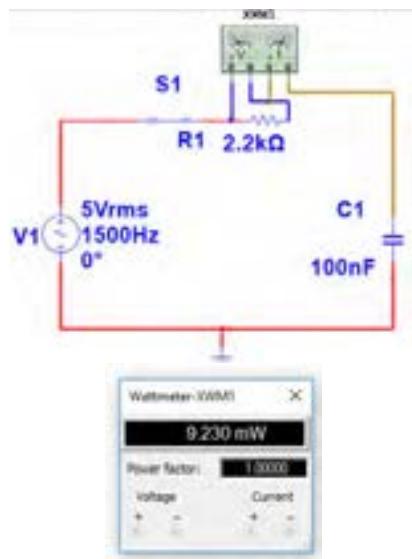


شکل ۵-۵—۵ مدار با واتمتر

۱۸ واتمتر را مطابق شکل ۵-۵ به مدار وصل کنید و به توان نشان داده شده توسط واتمتر توجه کنید و عدد آن را با عدد مرحله ۱۴ مقایسه کنید و حاصل مقایسه را یادداشت کنید.

۱۹ آیا توان مؤثر که واتمتر نشان می‌دهد با توان مؤثر محاسبه شده در مرحله ۶ یکسان است؟


۲۰ مقاومت مدار را مطابق شکل ۴۸-۵ به ۲۲۰۰ اهم تغییر دهید.

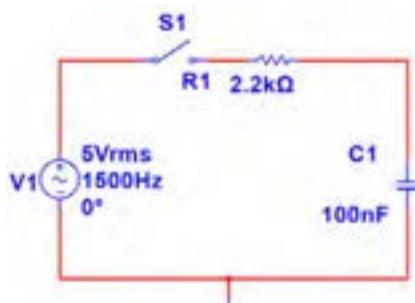

شکل ۴۸-۵—۵ مدار با مقاومت ۲۲۰۰ اهم

۲۱ آمپرmetr را مانند شکل ۴۹-۵ با مدار سری کنید و کلید مدار را بیندید و جریان مدار را اندازه‌گیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \dots \text{mA}$$

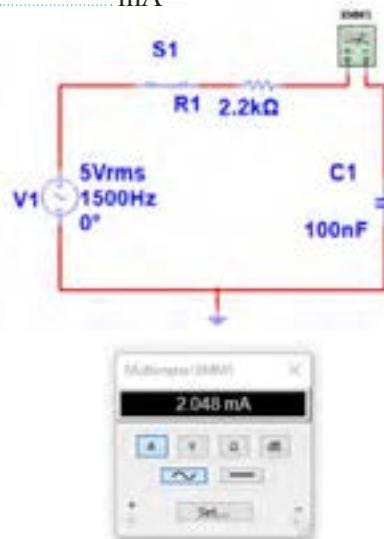

شکل ۴۹-۵—۵ مدار با آمپرmetr

۲۲ با اندازه‌گیری ولتاژ دو سر مقاومت توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = V_{eR} \times I_e = () \times () = \text{W}$$


۱۲-۵ - کارعملی شماره ۴ : محاسبه عملی ضریب قدرت

هدف : کسب مهارت در اندازهگیری توان و محاسبه ضریب توان

ابزار و تجهیزات مورد نیاز : مقاومت $1\text{ k}\Omega$ ، $\frac{1}{4}$ وات یک عدد - خازن $1\mu\text{F}$ یک عدد - اسیلوسکوپ یک دستگاه - برد بُرد یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF یک دستگاه - سیم‌های رابط به تعداد کافی

مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵-۵۳ را روی برد بُرد بیندید.

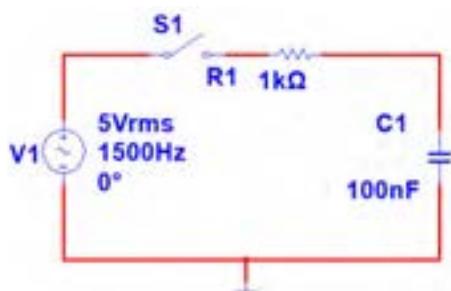

شکل ۵-۵۳ - مدار RC

۲ سیگنال ژنراتور را روی ولتاژ ۵ ولت مؤثر و فرکانس 1500 هرتز تنظیم کنید.

۳ کلید مدار را وصل کنید.


۴ ولتاژ دو سر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه گرفته و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = V \quad \Delta \quad \text{جريان مدار را محاسبه کنید.}$$

$$I_e = \frac{V_R}{R} = mA \quad \Delta \quad \text{توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.}$$

$$P_s = V_e \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \text{mvA} \quad \Delta \quad \text{توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.}$$

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = \text{mW} \quad \Delta$$

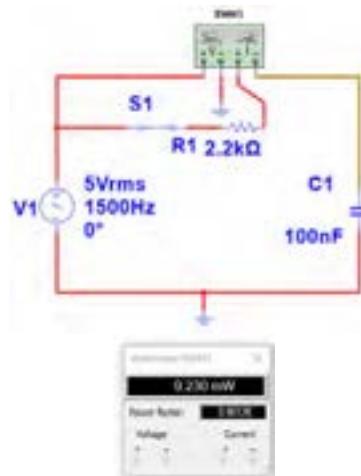

شکل ۵-۵۱ - مدار باوات‌متر

۱۹ چگونگی اتصال وار متر انبری را برای اندازهگیری توان را کنیو تحقیق کنید و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۲۰ شکل ۵-۵۲ پلاک موتوری را نشان می‌دهد. در مورد اطلاعات درج شده در پلاک موتور و موارد زیر تحقیق کنید و موارد تحقیق را به کلاس ارائه دهید.

(الف) ولتاژ کار موتور

(ب) جریان مصرفی موتور

(پ) ضریب قدرت

(ت) تعداد دور در دقیقه

(ث) توان مؤثر

(ج) آیا این موتور بدون خازن اصلاح‌کننده ضریب قدرت قابل استفاده است؟

○		○
TYP	XXXX	
Motor	Nr	X X X
△ 400	V	178 A
100 KW	S3	COS 0,89
1460	Rotate /min	50 Hz
XXXXXX	IP 44	XXX
○		○

شکل ۵-۵۲ - پلاک موتور

۷ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = R \times I_e^2 = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mW}$$

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{\text{توان واقعی}}{\text{توان ظاهري}} = \frac{P_e}{P_s} = \dots$$

۹ آیا ضریب قدرت اصلاح شده است؟ توضیح دهید.


۱۰-۵- الگوی آزمون نظری پایان واحد کار :

۱ یک میکرووات (W) برابر x^10 وات است، x کدام گزینه است؟

$$(1) ۴ \quad (2) ۳ \quad (3) ۲ \quad (4) ۱$$

۱۱ در شکل ۵۵-۵ که کمیت‌ها مربوط به مدار با خازن خالص است :

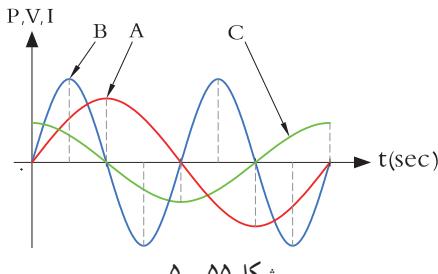منحنی A مربوط به، منحنی B مربوط به منحنی C مربوط به و منحنی مربوط به است.



۱۲ یک لامپ ۲۲۰ ولت را به ولتاژ ۱۱۰ ولت وصل می‌کنیم.

الف) جریان عبوری از لامپ را محاسبه کنید.

ب) توان مصرفی لامپ را در این حالت حساب کنید.

پ) با نصف شدن ولتاژ کار لامپ، توان مصرفی نسبت به توان نامی آن چند برابر کم شده است؟

۱۳ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos \varphi = \frac{P_e}{P_s} =$$


۱۴-۵- کار عملی شماره ۵: محاسبه ضریب قدرت (اصلاح ضریب توان)

هدف: کسب مهارت در اندازه‌گیری توان و محاسبه ضریب توان و اصلاح آن ابزار و تجهیزات مورد نیاز: مقاومت $2/2k\Omega$ وات، یک عدد - خازن $1\mu F$ ، یک عدد - اسیلوسکوپ، یک دستگاه - برد بُرد، یک قطعه - سیگنال ژنراتور AF، یک دستگاه

مراحل انجام کار

۱ مدار شکل ۵۴-۵ را روی برد بیندید.

۲ سیگنال ژنراتور را روی ۵ ولت مؤثر و فرکانس 1500 هرتز تنظیم کنید.

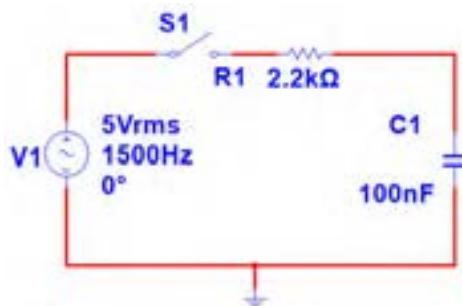

شکل ۵-۵-۵ مدار RC

۳ کلید مدار را وصل کنید.

۴ ولتاژ دوسر مقاومت را با اسیلوسکوپ اندازه بگیرید و سپس مقدار مؤثر آن را محاسبه کنید.

$$V_{eR} = \quad \text{ولت}$$

۵ جریان مدار را محاسبه کنید.

$$I_e = \frac{V_{eR}}{R} = (\quad) = \quad \text{mA}$$


۶ توان ظاهري مدار را محاسبه کنید.

$$P_s = V_{eR} \times I_e = (\quad) \times (\quad) = \quad \text{mvA}$$

۹ منحنی شکل ۵۸ - ۵ تغییرات مقدار مقاومت اهمی

خالص را در مقابل تغییرات نشان می دهد؟

- ۱) ولتاژ جریان
- ۲) ولتاژ توان
- ۳) فرکانس
- ۴) توان

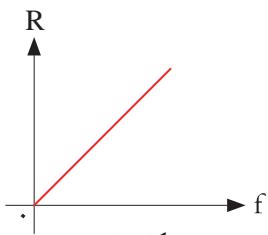

شکل ۵-۵۸

۱۰ توان راکتیو (غیر مؤثر) چه اثر نامطلوبی در مدار و شبکه


دارد؟ سرح دهید.

۱۱ کدام گزینه واحد توان راکتیو (غیر مؤثر) را بیان می کند؟

- ۱- وات
- ۲- ولت. آمپر
- ۳- وار
- ۴- ژول

۱۲ با توجه به مشخصات مدار شکل ۵۹ - ۵ توان ظاهری،

توان مؤثر و ضریب قدرت ($\cos \phi$) را محاسبه کنید.

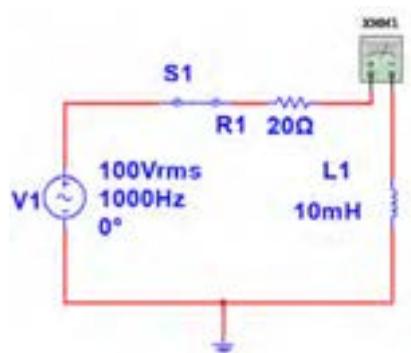

شکل ۵-۵۹

۱۳ اطلاعات زیر را از پلاک موتور شکل ۶-۵ استخراج کنید.

- ۱- قدرت بر حسب اسپ بخار
- ۲- ولتاژ کار
- ۳- مقدار جریان ۴- تعداد دور در دقیقه ۵- فرکانس کار

۱۴ روی وات متر شکل ۵-۵۶ دو ترمینال برای جریان قرار

دارد که با بار به صورت و دو ترمینال برای

ولتاژ قرار دارد که با بار به صورت قرار می گیرد.



شکل ۵-۵- وات متر عقریهای


۱۵ در وات متر شکل ۵-۵۶ کلید سلکتور آمپر روی عدد ۰

آمپر و کلید سلکتور ولتاژ روی عدد ۴۸۰ ولت قرار دارد،

این وات متر حداکثر چند وات را اندازه می گیرد؟

۱۶ در مدار شکل ۵۷ - ۵ مطلوب است :

الف) توان مؤثر ب) توان ظاهری ب) ضریب قدرت

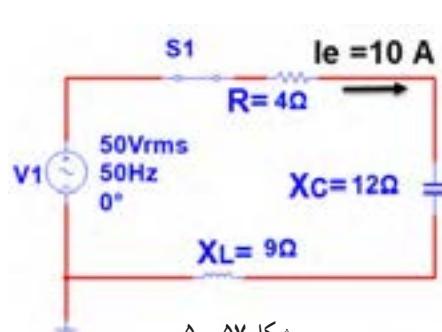

شکل ۵-۵۷

۱۷ اگر توان ظاهری مداری VA ۵۰۰ و توان اکتیو آن W ۴۰۰

باشد، ضریب قدرت مدار چقدر است؟

- (۱) ۱/۲۵
- (۲) ۲/۸
- (۳) ۳/۷۵
- (۴) ۶/۱

۱۸ اگر ضریب قدرت مداری برابر ۸٪ و توان حقیقی مدار

۱۰۰۰ W باشد توان ظاهری چند ولت آمپر (VA) است؟

۷ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_S = V_e \times I_e = \text{VA}$$

۸ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

۹-۱۶- الگوی آزمون عملی در مدار واقعی پایان واحد کار :

۱ مدار شکل ۵-۶۲ را روی بردبرد بینندید.


۲ کلید مدار راوصل کنید.

۳ ولتاژ مؤثر دو سر مقاومت را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_e = \text{.....} \text{V}$$

۴ جریان مؤثر مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

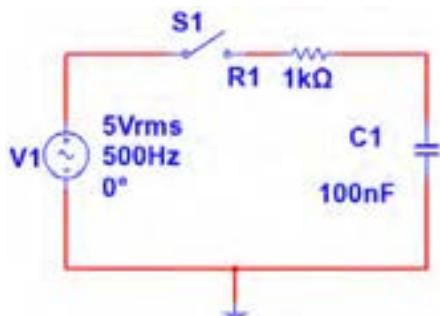

شکل ۵-۶۲- مدار آزمایش

۵ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

۶ توان ظاهری مدار را محاسبه کنید.

$$P_s = \text{.....} \text{mVA}$$

۷ ضریب قدرت مدار را محاسبه کنید.

$$\cos\phi = \text{.....}$$

PE.21 PLUS™		PREMIUM	EFFICIENCY
ORD.NO.	XXXXXX	FRAME	xxx
TYPE	xxx	SER. FACTOR	1.15 3 PH
H.P.	30.00	VOLTS	460
AMPS	34.9	HERTZ	60
R.P.M.	1765	AMB.	
DUTY	CONT 40°C	G	93.6
CLASS	F B		
	XXXXXX	XXXXXX	

شکل ۶-۵- پلاک موتور

۱۰ برای اصلاح ضریب قدرت ($\cos\phi$) در یک مدار جریان متناوب (AC) چه روش هایی وجود دارد؟ شرح دهید (بدون تغییر مشخصات منبع AC مانند فرکانس).

۱۱- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایان واحد کار :

۱ نرم افزار مولتی سیم را فعال کنید.


۲ مدار شکل ۵-۶۱ را بینندید.

۳ جریان مؤثر مدار را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$I_e = \text{.....} \text{mA}$$

۴ توان مؤثر مدار را محاسبه کنید.

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

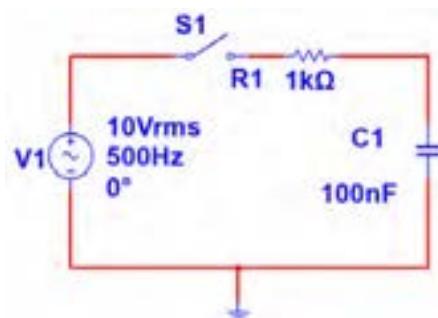

شکل ۶-۵- مدار آزمایش

۵ وات متر نرم افزار را روی میز کار آورده و توان مؤثر

$$P_e = \text{.....} \text{mW}$$

مدار را اندازه بگیرید. آیا اختلافی

۶ پاسخ مرحله ۵ را با مرحله ۴ مقایسه کنید. آیا

وجود دارد؟ علت را توضیح دهید.

ارزشیابی شایستگی اندازه‌گیری توان و ضریب قدرت

شرح کار:

- ۱- کسب دانش لازم جهت مقایسه توان در DC و AC و مقایسه ضریب قدرت در بارهای مختلف
- ۲- بستن یک نمونه مدار کاربردی الکترونیکی و اندازه‌گیری دقیق ولتاژ، جریان و نهایتاً توان با استفاده از مولتی‌متر
- ۳- نصب نرم‌افزار مرتبط در رایانه و بستن یک نمونه مدار و انتخاب دستگاه‌های اندازه‌گیری از جمله آمپرmetر، ولت‌متر و دستگاه اندازه‌گیری توان (وات‌متر)
- ۴- اندازه‌گیری دقیق توان با استفاده از نرم‌افزار

استاندارد عملکرد:

اندازه‌گیری توان با مولتی‌متر با ترانس حداکثر ۱۰ درصد - اندازه‌گیری توان و ضریب توان با نرم‌افزار
شماخ‌ها:

- ۱- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان DC در یک مدار با مولتی‌متر با ترانس حداکثر ۱۰ درصد (۱۵ دقیقه)
- ۲- اندازه‌گیری دقیق و صحیح توان AC در یک مدار با مولتی‌متر با ترانس حداکثر ۱۰ درصد (۵ دقیقه)
- ۳- اندازه‌گیری صحیح و دقیق توان و ضریب توان AC و DC در یک مدار با استفاده از نرم‌افزار مرتبط (۲۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار با کف عایق یا آنتی استاتیک - نور مناسب برای کارهای ظرفی(مونتاژ کاری) - ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دارای تهویه یا پنجره - دمای طبیعی (۱۸°C - ۲۷°C) و مجهز به وسایل اطمینان حریق - میز کار استاندارد با ابعاد W1۸۰×D1۸۰×H۸۰ مجهز به فیوز حفاظت جان - رایانه متصل به شبکه اینترنت - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم‌افزار خاص

ابزار و تجهیزات: قطعات (مقامات - سلف - خازن) - ابزار عمومی برق یا الکترونیک - ابزار و تجهیزات تخصصی - رایانه

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره دریافتی	نموده هنرجو
۱	تشریح مفاهیم توان و ضریب قدرت	۱	
۲	اندازه‌گیری توان	۲	
۳	اندازه‌گیری ضریب قدرت و اصلاح آن با نرم‌افزار	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- حفاظت از قطعات دستگاهها ۲- رعایت نکات ایمنی مربوط به هر دستگاه ۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام‌العمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه‌ای			
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۵

درس : عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی

رشته : الکترونیک




فصل پنجم

معرفی قطعات و نقشه‌خوانی با نرم افزار

با توجه به گسترش علم الکترونیک در جهان و کاربرد آن در رشته‌های مختلف افراد زیادی به این رشته علاقه‌مند شده‌اند. علم الکترونیک در بسیاری از رشته‌های دانشگاهی مانند: رایانه، بیوشکی، صنایع هسته‌ای، روباتیک، مخابرات، صنایع نظامی و غیره کاربرد وسیع دارد و امروزه وسائل الکترونیکی بسیار زیادی (مانند یخچال، رایانه، تلفن همراه، تلویزیون) را مشاهده می‌کنیم که بدون آنها زندگی ما مختل می‌شود. هدف این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود.

مهندسین و تکنسین‌های الکترونیک سعی می‌کنند که اطلاعات خود را منطبق بر فناوری‌های روز نمایند و همواره در روند این تغییرات قرار داشته باشند. در این میان نرم افزارهای شبیه‌ساز و طراحی و مرتبط با صنعت، در طراحی سیستم‌ها و مدارها سهم قابل توجهی را در رشد سریع و روزافزون دستگاه‌ها و سیستم‌های صنعتی دارند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازی رایانه‌ای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، اولًا نیاز به عملیات و محاسبات دستی را حدود زیادی برطرف می‌کند و در زمان صرف‌جوبی می‌شود، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فایلد، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز دسترسی پیدا می‌کند.

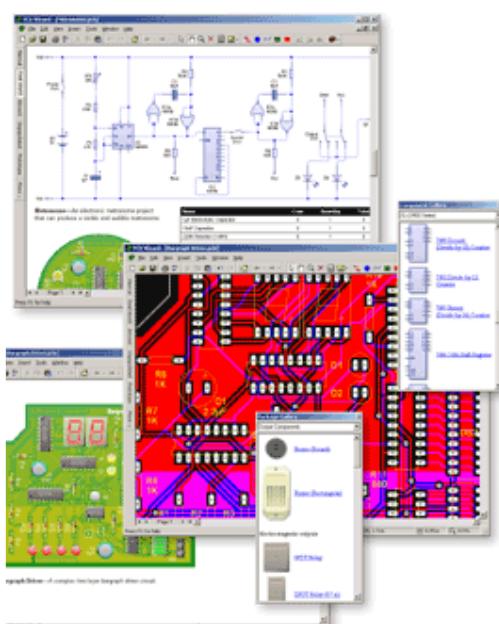

واحد یادگیری ۶

شایستگی خواندن نقشه‌های الکترونیکی ساده

آیا تا بهحال پی برده‌اید :



شکل ۱-۶- مدار آزمایش

- چه قطعات الکترونیکی یا الکتریکی در شکل ۱ - ۶ به کار رفته است؟
- چه تعداد از این قطعات را می‌شناسید؟
- آیا برای طراحی ربات از نقشه استفاده شده است؟
- تغذیه الکتریکی ربات از چه منبعی تأمین می‌شود؟
- ربات برای حرکت به چه قطعاتی نیاز دارد؟
- اگر این ربات توانایی صحبت کردن داشته باشد، چه قطعاتی باید در ساخت آن، پیش‌بینی شود؟

هدف از آموزش این واحد یادگیری شرح عملکرد قطعات پایه و اصلی الکترونیک است. شناخت قطعات باعث آسان‌تر شدن تعمیر مدارهای الکترونیکی و خواندن نقشه‌های مربوط به آن می‌شود. در این مبحث قصد داریم ضمن معرفی نام قطعه؛ شکل ظاهری و نماد آن به شرح مختصری از عملکرد هر قطعه پردازیم. در فصل‌های قبل با تعدادی از قطعات پایه‌ای الکترونیک مانند مقاومت، خازن و سلف آشنا شدیم، همچنین چگونگی تعیین مقدار، کاربرد و عیوب‌یابی ساده این قطعات را فراگرفتیم. در این مبحث قطعات دیگری مانند: کابل، کانکتور (اتصال‌دهنده)، فیوز، بی‌زر (بازر)، بلندگو، میکروفون، رله، لامپ، موتور، فن (پروانه‌ای یا بادبزن برقی) و کلید (سوئیچ‌ها) معرفی می‌شود. در پایان ساختمان و عملکرد تعدادی از قطعات و علائم خاص موجود در یک نقشه خاص را آموزش می‌دهیم، همچنین عملکرد کلی بلوک‌های در یک نقشه الکترونیکی ساده را توضیح می‌دهیم. در این فرایند مانند واحدهای یادگیری قبل، توجه و رعایت مهارت‌های غیرفنی مانند کارگروهی، مسئولیت‌پذیری، رعایت نظم و ترتیب، توجه به محیط زیست و اخلاق حرفه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تمام مراحل باید رعایت شود.

استاندارد عملکرد :

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزاء و نمادها از روی نقشه استاندارد

کردن لامپ و کلید زنگ در منزل وجود دارد؟ کلیدی که توسط آن می‌توان دو مجموعه لامپ در یک لوستر را روشن و خاموش کرد، به نظر شما چه نوع کلیدی است؟ کلیدی که در بعضی وسایل ترکیبی مانند رادیو و پخش صوت، برای انتخاب یکی از این دو حالت (رادیو یا پخش) به کار می‌رود، چه نوع کلیدی است؟



با توجه به کلیدهایی که می‌شناسید، راجع به تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها بحث کنید و نتیجه را در کلاس درس جمع‌بندی نمایید.

هر کلید یا سوئیچ حداقل از دو اتصال (کن tact) تشکیل شده است. که با توجه به شرایط انتخاب، کن tact‌ها می‌توانند به هم متصل یا از هم قطع شوند. هر کلید ساده دارای دو پایه است که می‌تواند به صورت همیشه باز (NO – Normally Open) یا همیشه بسته (NC – Normally Closed) یا حالت قطع ووصل انتخابی باشند. کلیدهای NC و NO معمولاً از نوع فشاری (Push Bottom) است. همچنین کلید می‌تواند دارای سه پایه باشد که یکی از آنها به صورت مشترک در نظر گرفته می‌شود. برخی از انواع کلیدها در جدول ۱-۶ آمده است. منظور از پل (pole) تعداد قطب‌ها یا شستی کلید و تُرو (through) تعداد راههای عبوری برای کنترل مدار است.

۱-۶ مواد، ابزار و تجهیزات مورد نیاز و احیادگیری:
قطعات مجرأ شامل کریستال، رله‌ها، کابل‌ها، بلندگو، بازر (بی‌زرا)، میکروفون، کانکتور، فیوز، لامپ سیگنال، موتور، انواع سوئیچ، آی‌سی‌های رگولاتور، آی‌سی‌تایمر، آی‌سی عملیاتی، اپتو کوپلر، سون‌سگمنت (هفت قطعه‌ای-۷)، رایانه، نرم‌افزارهای خاص، لوازم التحریر، ابزار و تجهیزات تخصصی و آی‌سی گیت‌های منطقی.

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه درسی آمده است.

۲-۶ - کلید (سوئیچ) (Switch)

فیلم مربوط به کلیدها را مشاهده کنید و به محتوای آن توجه نمایید. این فیلم به درک بهتر مفاهیم مربوط به کلیدها کمک می‌کند.

فیلم ۱



به وسایل الکترونیکی در منزل یا در کلاس و آزمایشگاه توجه کنید، آیا نوع کلید به کار رفته در وسایل و تجهیزات یکسان است؟ چه تفاوتی بین کلیدهای خاموش و روشن

جدول ۱-۶ - مشخصات برخی از انواع کلید

نام فارسی	تعداد پایه	نام انگلیسی	علامت اختصاری
کلید یک پل، یک راهه	۲	Single Pole Single Through	SPST
کلید یک پل، دو راهه	۳	Single Pole Double Through	SPDT
کلید دو پل، دو راهه	۶	Double Pole Double Through	DPDT
کلید سه پل، دو راهه	۹	Tripple Pole Double Through	3PDT
کلید دو پل، یک راهه	۴	Double Pole Single Through	DPST
کلید چهار پل، دو راهه	۱۲	Four Pole Double Through	4PDT

خاموش و روشن کرد. در یک حالت، لامپ اول را روشن و در حالت دوم لامپ اول خاموش و لامپ دوم روشن می‌شود. به این نوع کلیدها کلید تبدیل هم می‌گویند.


شکل الف - ۶-۲-۶ چگونگی ارتباط داخلی کلید تک پل یک راهه (SPST)، کلید تک پل دو راهه (SPDT) و کلید فشاری همیشه باز (NO-Push Bottom) را شان می‌دهد

و شکل ب - ۶-۲-۶ تصویر ظاهری یک نوع کلید (سوئیچ) (Switch) را نشان می‌دهد.



شکل ب - ۶-۲-۶ - شکل ظاهری یک نوع کلید

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، با توجه به نوع کلید تعداد پایه‌ها متفاوت است. به عنوان مثال کلید یک پل یک راهه (SPST)، یک کلید یک قطبی است که یک کنتاکت و دو پایه دارد. کلید چراغ مطالعه‌ای که در منازل از آن استفاده می‌کنید معمولاً کلید یک پل یک راهه است. این کلید دارای یک کنتاکت و یک پل و یک مسیر است که با تغییر مکان پل کلید مسیر مدار بسته و باز و لامپ روشن یا خاموش می‌شود. کلید یک قطبی با دو مسیر است. به وسیله این کلید می‌توان دو لامپ (در مدار) را به نوبت

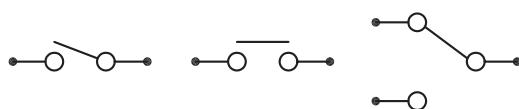


شکل الف - ۶-۲-۶ - اتصال کنتاکت‌های داخلی کلیدهای یک پل یک راهه، فشاری و یک پل دو راهه

درباره حالت‌های مختلف کنتاکت‌های کلیدهایی که در بالا به آن اشاره شده است، تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس درس ارائه نمایید. همچنین برگه اطلاعات (Data Sheet) یک نمونه کلید را استخراج و بررسی کنید، روی کلیدها چه مشخصاتی نوشته می‌شود؟ چند نمونه را بررسی و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

پژوهش



در شکل ۳ - ۶ نماد فنی و نماد حقیقی کلیدهای تبدیل، یک پل و دو پل که در نقشه‌کشی به کار می‌رود را مشاهده می‌کنید.

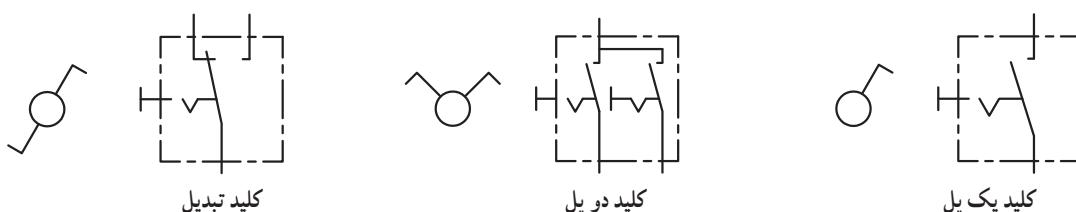

شکل ۳ - ۶ - نماد فنی و نماد حقیقی انواع کلید

با این تفاوت که در هر کلید چند ردیفه، دو یا بیش از دو کلید در یک محفظه قرار دارد. ابعاد و بسته‌بندی این نوع کلیدها مشابه بسته‌بندی IC‌ها است. به ازاء هر کنتاکت کلید دو پایه وجود دارد. شکل ۴ - ۶ کلید دو ردیفه را نشان می‌دهد. برای دریافت اطلاعات مربوط به کلیدهای

کلیدهای دو ردیفه (Dip Switch)

کلیدهای دو ردیفه یا (Dual in line Package) یک گروه از سوئیچ‌های مینیاتوری هستند، که در مدارهای الکترونیکی و بردهای رایانه‌ای کاربرد دارند. عملکرد این نوع از کلیدها مشابه کلیدهای یک پل یک راهه است،

دو ردیفه (DIP Switch) به نمونه‌ای از آن که در کتاب همراه هنرآموز آمده است، مراجعه کنید.



شکل ۴— کلیدهای چند ردیفه

الگوی پرسش

با توجه به برگه مشخصات (Data Sheet) مربوط به کلیدهای دو ردیفه در شکل ۵—۶ به سؤالات پاسخ دهید.

Electrical and Mechanical Specifications											
Switch Function		Operating Temperature									
Series 206 and 208 single pole single throw		-55°C to +85°C									
Series 209 - single pole double throw											
- double pole single throw											
- double pole double throw											
- 3 pole single throw											
- 4 pole single throw											
Switch Contact Resistance		Actuation Life									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Switch Series</th> <th>ON resistance, max.</th> <th>Off resistance, max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>206</td> <td>50 milliohms</td> <td>100 milliohms</td> </tr> <tr> <td>208</td> <td>100 milliohms</td> <td>200 milliohms</td> </tr> </tbody> </table>	Switch Series	ON resistance, max.	Off resistance, max.	206	50 milliohms	100 milliohms	208	100 milliohms	200 milliohms		Series 206: 10,000 cycles switching 50 mA @ 24 VDC Series 208: 2,000 cycles switching 50 mA @ 15 VDC
Switch Series	ON resistance, max.	Off resistance, max.									
206	50 milliohms	100 milliohms									
208	100 milliohms	200 milliohms									
Insulation Resistance		Allowable Solder Time									
1,000 megohms minimum across open switch		Up to 4 seconds with 260°C solder									
1,000 megohms minimum between adjacent closed switches											
Dielectric Strength		Vibration									
500 VAC minimum for 1 minute between adjacent switches		Per MIL-STD-202F, method 204D, condition B with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond									
Nonswitching Rating		Shock									
100 mA or 50 VDC		Per MIL-STD-202F, method 213B, condition A with no contact inconsistencies greater than 1 microsecond									
Switch Capacitance		Sealing									
5.0 pF maximum between adjacent switches		Bottom epoxy seal optional Top tape seal optional									
		Marking									
		Special side or top marking available—consult CTS									

شکل ۵—۶— برگه مشخصات کلید دو ردیفه

- ۱ محدوده دمای کار کلید از درجه سانتی گراد تا درجه سانتی گراد است.
- ۲ عمل لحیم کاری پایه ها باید حداقل به مدت ۴ ثانیه در دمای ۲۶° درجه سانتی گراد انجام گیرد.

نادرست

درست

- ۱ معنی فارسی لغات :
- specification , Marking, Solder, Rating
- ۲ مقاومت بین کنکات های کلید هنگامی که اتصال ندارند، چند مگا اهم است؟
- ۳ پایه های مجاور هم در این کلید چند ولت را برای چند دقیقه تحمل می کنند؟
- ۴ ظرفیت خازنی بین دو پایه مجاور کلید چند بیکو فاراد است؟

۴-۶-کار عملی ۲ : آزمایش کلید با استفاده از اهم متر هدف : بررسی چگونگی عملکرد یک نمونه کلید چند حالته مواد، ابزار و تجهیزات :

- ۱- کلید چند حالته واقعی ۲- برگه اطلاعات
- ۳- اهم متر ۴- لوازم التحریر و خط کش

مراحل اجرای کار :

- ۱ یک نمونه کلید واقعی را در دست بگیرید، آیا اطلاعاتی بر روی آن نوشته شده است؟ اطلاعات را یادداشت کنید.
- ۲ تعداد پایه‌های این کلید و نحوه قرار گرفتن آنها را بررسی کنید و شکل مقطع کلید را رسم نمایید.
- ۳ در شکل رسم شده پایه‌ها را شماره‌گذاری کنید.
- ۴ با استفاده از اهم متر، بررسی کنید کدام یک از پایه‌ها یکدیگر اتصال برقرار می‌کنند؟ (در این مرحله کلید سلکتور اهم متر را برای آزمایش اتصال کوتاه (Buzzer) تنظیم کنید.) در مورد نتیجه کار توضیح دهید.
- ۵ نقشه فنی کلید را ترسیم کنید.

نقشه کلید

شکل مقطع کلید

نوع کلید با توجه به جدول ۶-۱
..... P..... T

۳-۶-کار عملی ۱ : کار با نمونه‌هایی از کلیدهای موجود در نرم افزار

هدف : اتصال یک نمونه کلید در نرم افزار


مواد، ابزار و تجهیزات :

- ۱- رایانه

۲- نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگر

مراحل اجرای کار :

- ۱ با استفاده از نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار دیگری که در اختیار دارید، مدار شکل ۶-۶ را روی میز آزمایشگاهی نرم افزار بیندید.
- ۲ محل کلیدها و بارگراف را شناسایی کنید.

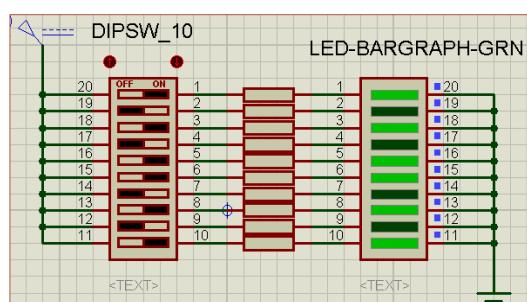

شکل ۶-۶- مدار بارگراف و کلید دور دیغه

۳ در این مدار از یک کلید دور دیغه و یک نمایشگر میله‌ای (Bargraph) استفاده شده است. نمودار میله‌ای معمولاً شامل ده عدد LED است که در کنار هم چیده شده‌اند. در این مدار مانند سایر مدارها، از مقاومت برای محافظت LED استفاده شده است. مقدار مقاومت‌ها با توجه به ولتاژ و جریان LED محاسبه می‌شود. این مقاومت برای LED‌های معمولی بین 15° تا 22° اهم است.


۴ چگونگی کار با کلیدها را بررسی کنید و بیاموزید.

۵ با قطع و وصل هر یک از کلیدها، وضعیت LED متصل شده به کلیدها را بررسی کنید و درباره عملکرد آنها توضیح دهید.


طور کامل آشنا خواهد شد. شکل ۷-۶ مدار ساده یک ترانزیستور را به عنوان کلید نشان می‌دهد. اگر به ورودی ترانزیستور ولتاژی اعمال نشود ترانزیستور در حالت قطع است در نتیجه لامپی که در خروجی آن قرار دارد، در حالت خاموش باقی می‌ماند. با اعمال ولتاژ مورد نیاز به ورودی ترانزیستور کلید وصل و لامپ روشن می‌شود. اساس عملکرد ترانزیستور به این صورت است که با اعمال جریان بسیار کمی به ورودی آن، جریان بسیار بالایی در خروجی آن کنترل می‌شود. به این ترتیب ترانزیستور به عنوان یک کلید الکترونیکی عمل کرده و لامپ را روشن می‌کند.

کلید الکترونیکی

همان‌طور که می‌دانید، هر کلیدی دارای دو وضعیت قطع و وصل است. وقتی کلید قطع (خاموش) است، مقاومت الکتریکی بسیار زیادی دارد، اما وقتی که وصل (روشن) است، دارای مقاومت فوق العاده کمی است. برای تغییر دادن وضعیت یک کلید معمولی انرژی مکانیکی مورد نیاز است. در کلیدهای الکترونیکی با به کار گرفتن ترانزیستورها به عنوان کلید، عمل قطع و وصل به صورت خودکار (اتوماتیک Automatic) صورت می‌گیرد. یاد آور می‌شود که با عملکرد و ساختمان ترانزیستور در درس دانش فنی به

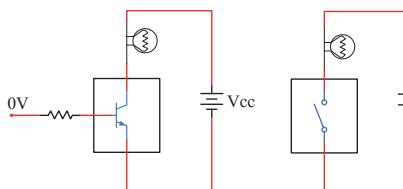

ترانزیستور به عنوان یک کلید باز

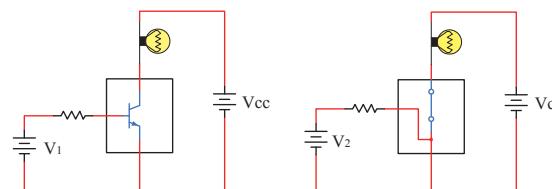

ترانزیستور به عنوان یک کلید بسته

شکل ۷-۶ ترانزیستور به عنوان کلید

- ۲ ا نوع دیگر کلیدهایی را که می‌شناسید، نام ببرید.
- ۳ با مراجعه به منابع مختلف از جمله اینترنت نماد فنی هر یک از کلیدهای نشان داده شده در شکل ب ۷-۲ را رسم کنید.



فیلم فیوز و حفاظت و ایمنی را ببینید.

چه وسایلی را می‌شناسید که در آنها از کلید الکترونیکی استفاده شده است؟ جست وجو کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

بحث کنید



راجع به انواع کلید الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه تحقیقات خود را به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



با جست وجو در اینترنت، درباره انواع سوئیچهای الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.

پژوهش



۵-۶ فیوز (fuse)



آیا می‌دانید فیوز به چه دلیل در مدارهای الکتریکی و الکترونیکی استفاده می‌شود؟

الگوی پرسش

- ۱ زنگ ورودی منزل چه نوع کلیدی است؟ آیا با یکی از کلیدهای آموختش داده شده در این قسمت مشابه است؟ توضیح دهید.


خارجی به حالت قبلی باز می‌گردد.

هر دو نوع فیوز ذکر شده در دو نوع تندکار (قطع سریع – Slowblow Fuse) و کندکار (قطع با تأخیر – Fast blow Fuse) ساخته می‌شوند. در فیوز تندکار هنگامی که جریان مدار به جریان نامی فیوز می‌رسد، فیوز جریان مدار را قطع می‌کند. در فیوز کندکار، جریان مدار با تأخیر قطع می‌شود. یعنی اگر جریان فیوز برای مدت چند میلی ثانیه چند برابر (مثلاً ۳۰ تا ۵۰ برابر) مقدار جریان نامی فیوز شود، فیوز قطع نخواهد کرد. در شکل ۸-۶ نماد فنی فیوز را در استانداردهای مختلف مشاهده می‌کنید.

با همکاری دوستان خود درباره کاربرد فیوز در کلاس درس

بحث کنید و نتایج را بررسی نمایید.

برای محافظت مدارهای برقی و الکترونیکی در مقابل اتصال کوتاه یا اضافه جریان از فیوز استفاده می‌کنند. بنابراین با عبور جریان بیش از حد مجاز در مدار، فیوز عمل کرده و جریان مدار را قطع می‌کند. فیوزها از نظر رفتار و عملکرد در دو مدل برگشت‌پذیر و یکبار مصرف ساخته می‌شوند. با عبور جریان اضافی در فیوزهای برگشت‌پذیر، کن tact های داخلی آن از هم باز می‌شود و با برگشتن مدار به حالت عادی، کن tact های فیوز به صورت خودکار یا با تحریک عامل مختلف مشاهده می‌کنند.

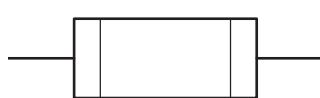

IEC



IEEE / ANSI



IEEE / ANSI

شکل ۸-۶ – نماد فنی فیوز

فیوزهای یکبار مصرف یا معمولی، بیشترین مصرف و کاربرد را دارند و ارزان قیمت هستند. در شکل ۹-۶ چند نمونه فیوز را مشاهده می‌کنید.

درباره ساختمان و کاربرد فیوزهای تندکار و کندکار تحقیق کنید و نتایج را به کلاس درس ارائه نمایید.

پژوهش



شکل ۹-۶ – انواع فیوز

کدام یک از فیوزهای نشان داده شده در شکل ۹-۶ یک بار مصرف و کدام یک برگشت‌پذیر است. پاسخها را در زیر شکل بنویسید.

بررسی کنید



مراحل اجرای کار :

۱ چند نمونه فیوز را در اختیار بگیرید. مشخصات فنی آنها

را استخراج کنید و آنها را با اهم متر آزمایش کنید.

۲ کلید سلکتور اهم متر را برای تست اتصال کوتاه

(Buzzer) تنظیم کنید.

۳ با آزمایش فیوز سالم و فیوز سوخته تفاوت مقدار اهم آنها

را یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.

۴ مقاومت فیوز سوخته = اهم

۵ مقاومت فیوز سالم = اهم

۶ مشخصات روی فیوز معمولی را بخوانید و یادداشت

کنید و در مورد آن توضیح دهید.

۷ مشخصات روی فیوز مینیاتوری را بخوانید و یادداشت

کنید و در مورد آن توضیح دهید.

۸ اگر هنگام توضیع فیوز سوخته، از فیوز مشابه استفاده

نکنیم، یا سیمی را به جای فیوز قرار دهیم، چه خطراتی

ایجاد می کند؟ شرح دهید.

۹ سیم ها و کابل ها

فَّيَالِيتُ عَمْلِي

در منزل، محل کار یا سایر محل هایی که به آن دسترسی دارید، جست و جو کنید و مشخصات انواع کابل هایی که مورد استفاده قرار گرفته است را به کلاس درس ارائه نمایید.

در فصل های قبل با مشخصات سیم ها آشنا شدید. در این

فصل با انواع کابل های مورد استفاده در صنعت الکترونیک آشنا خواهید شد.

فیوز های فشنگی، مینیاتوری و خودرویی از معروف ترین انواع فیوز ها هستند. فیوز های مینیاتوری و فشنگی بیشتر در سیم کشی ساختمان، دستگاه های الکتریکی برقی و کارگاه های صنعتی کاربرد دارند و بقیه مدل ها در مدار های الکترونیکی استفاده می شوند. مانند سایر قطعات برای فیوز ها نیز برگه اطلاعات (Data Sheet) وجود دارد. نمونه ای از این برگه اطلاعات را در کتاب همراه هنرجو ملاحظه می کنید.

الگوی پرسش

۱ از انواع فیوز های معرفی شده و کاربرد آنها گزارشی تهیه و به کلاس ارائه کنید.

۲ آیا می دانید کدام یک از انواع فیوز ها در ساختمان ها و مرکز تجاری استفاده می شوند؟

۳ تحقیق کنید در وسایل و تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک چه نوع فیوزی استفاده می شود؟

۴ بررسی کنید، فیوز دستگاه مولتی متر مورد استفاده شما چند آمپر است؟

۵ اگر فیوزی که جریان مجاز بیشتری در مقایسه با فیوز دستگاه مولتی متر شما دارد را به جای فیوز قبلی در مولتی متر قرار دهید، ممکن است چه اشکالی به وجود آید؟ توضیح دهید.

۶ فیوز هایی که در ساختمان های مسکونی شما به کار رفته اند، از چه نوعی هستند و چه ویژگی خاصی دارند؟ توضیح دهید.

۷ یک نمونه برگه اطلاعات فیوز تند کار یا کند کار را ترجمه کنید و اطلاعات آن را استخراج نمایید.

۶-۶- کار عملی شماره ۳ : کار با انواع فیوز

هدف : آزمایش چند نمونه فیوز

مواد، ابزار و تجهیزات :

۱- فیوز از انواع مختلف ۴ نمونه ۲- اهم متر

کابل

فیلم ۳



فیلم مربوط به انواع کابل و سیم‌هارا در خارج از ساعت درسی مشاهده کنید.

بحث گروهی



به دو شاخه یک دستگاه برقی معمولی مانند تلویزیون و یک دستگاه گرمایش مانند اتوی برقی توجه کنید، چه نوع سیمی به آن اتصال دارد؟ این سیم چه ویژگی‌هایی دارد؟ درباره آن بحث کنید.

ت) پوشش خارجی کابل که عایق است و از نظر مکانیکی کابل را حفاظت می‌کند. یکی از مشخصات مهم کابل، امپدانس آن است. امپدانس عبارت از مقدار مقاومتی است که کابل در فرکانس کار ظاهر می‌کند. مثلاً امپدانس کابل آتن تلویزیون که از نوع کابل کواکسیال است، حدوداً برابر با ۱۷۵ اهم می‌باشد. در شکل ۱۰-۶ ساختمان کابل کواکسیال و چند نمونه آن را مشاهده می‌کنید. مشخصات و اطلاعات فنی این کابل‌ها در برگه اطلاعات داده می‌شود.

برای اتصال کابل‌ها به سوکت، از ابزار خاص استفاده می‌کنند.



شکل ۱۰-۶ ساختمان چند نمونه کابل کواکسیال و اتصال آن به سوکت



پژوهش

با جستجو در اینترنت کاربرد انواع کابل کواکسیال را بباید و نتیجه را به کلاس درس ارائه دهید.

در دستگاه‌های قابل حمل که به طور مکرر باید به پرینز وصل شوند، یا سیم‌های آنها در شرایط خاصی قرار می‌گیرند، نمی‌توانیم از سیم‌های معمولی استفاده کنیم. در این شرایط لازم است از کابل استفاده کنیم. سیم اتصال داده شده به دوشاخه تلویزیون یک نوع کابل است. پرکاربردترین کابل‌ها در صنعت الکترونیک، کابل‌های کواکسیال، مخابراتی، زوج‌سیم، نواری و تسمه‌ای (ریبونی) هستند.

کابل کواکسیال (coaxial)

کابل کواکسیال یا هم محور جهت انتقال اطلاعات با فرکانس بالا استفاده می‌شود. این نوع کابل به عنوان سیم آتن، در تلویزیون‌های سیاه و سفید و رنگی به کار می‌رود. اجزای تشکیل‌دهنده کابل‌های هم محور به شرح زیر است:


(الف) هادی داخلی که در مرکز کابل قرار دارد و محور کابل را تشکیل می‌دهد. این هادی را مغزی کابل می‌نامند.

(ب) هادی خارجی که معمولاً به صورت سیم بافته شده در سرتاسر کابل کشیده می‌شود. از این سیم، به عنوان حفاظ الکتریکی یا شیلد، (shield) استفاده می‌شود. این حفاظ، مانع تأثیر میدان‌های خارجی مانند نویز روی هادی داخلی کابل می‌شود و روی عملکرد کابل اثر دارد.

(پ) عایق بین دو هادی داخلی و خارجی که ضربی دی الکتریک آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کابل معمولی (Normal)

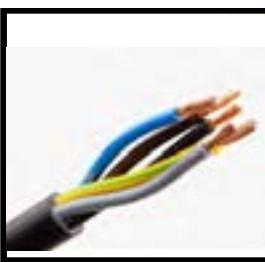این کابل‌ها در مواردی مانند مخابرات و شبکه کاربرد دارند. در ساختمان آنها از یک یا چند رشته سیم با عایق معمولی یا نسوز و در رنگ‌های گوناگون استفاده می‌شود. در شکل ۱۲-۶ چند نمونه از این نوع کابل را مشاهده می‌کنید.



کابل‌های چند رشته‌ای برای اتصال به سوکت



کابل چند رشته‌ای به هم تایید


شکل ۱۲-۶ – چند نمونه کابل معمولی

کابل‌های نواری ریبون (Ribbon)

کابل‌های نواری را کابل‌های ریبونی، تسمه‌ای و تخت نیز می‌نامند. این کابل‌ها غالباً از ۴ رشته تا ۶۴ رشته به صورت به هم چسبیده و تخت تولید می‌شوند و در دو مدل اصلی تک رنگ (حداکثر با ۱۰ رنگ) وجود دارند. در صورت افزایش تعداد رشته‌ها به بیش از ۱۰ رشته، رنگ‌ها تکرار می‌شوند. این کابل‌ها به صورت شیلد دار نیز ساخته شده‌اند، که معمولاً جنس شیلد آنها از لایه آلمینیوم است. در این حالت روی کابل و شیلد آن یک غلاف پلاستیکی کشیده می‌شود. شکل ۱۳-۶ سه نوع کابل نواری را نشان می‌دهد.

کابل شبکه (Data)

کابل‌هایی هستند که به پایانه‌های (ترمینال) کانکتورهای خاص استاندارد مانند FCC-۶۸ قابل اتصال هستند. کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها، قطعاتی هستند که دو سیم یا کابل به آن اتصال داده می‌شود. این اتصال‌دهنده‌ها، معمولاً برای اتصال به شبکه‌های اینترنت، اینترنت یا تلفن کاربرد دارند و مجموعه آن‌ها را کابل شبکه می‌نامند. این کابل‌ها به صورت ۴، ۶ و ۸ رشته‌ای تولید می‌شوند. شکل ۱۱-۶ چند نمونه از این نوع کابل‌ها را که به سوکت شبکه نیز اتصال دارند نشان می‌دهد.

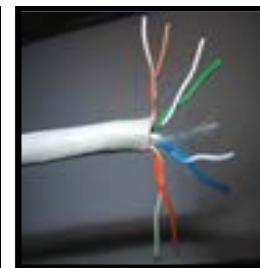

شکل ۱۱-۶ – ساخته از چند نمونه کابل شبکه و اتصال آن به سوکت

الگوی پرسش

- ۱ با مراجعه به برگه اطلاعات انواع کابل‌های کواکسیال تفاوت آنها را پیابید و در کلاس توضیح دهید.
- ۲ از چه نوع کابل‌هایی در شبکه رایانه‌ای استفاده می‌شود؟ تفاوت آنها با کابل تلفن را شرح دهید.

کابل فنری (Coiled)

کابل‌های فنری در انواع بدون شیلد و شیلددار تولید می‌شوند. شیلد کابل فنری به صورت نوار آلومینیومی یا بافته شده (Braid) است. از این نوع کابل‌ها برای انتقال اطلاعات از دستگاه تلفن به گوشی یا رابط شارژ دستگاه استفاده می‌کنند. سیم‌های داخل کابل قابل انعطاف بوده و پوشش سیم‌های داخلی و پوشش خارجی از جنس پی‌وی‌سی معمولی یا نسوز است. شکل ۱۴-۶ یک نمونه کابل فنری و برخی از موارد کاربرد آن را نشان می‌دهد.



کابل نواری شیلددار



کابل نواری چندرنگ



کابل نواری تک رنگ با سوکت

شکل ۱۳-۶ چند نمونه کابل نواری

پژوهش



با جستجو در اینترنت، انواع وسایل الکترونیکی را که از کابل‌های نواری استفاده می‌کنند، شناسایی کنید و نتایج تحقیقات را به کلاس درس ارائه نمایید.



رابط شارژ جک گوشی



رابط شارژ فندک خودرو



کابل فنری



رابط انتقال اطلاعات

شکل ۱۴-۶ کابل فنری و موارد کاربرد آن

کابل اتصال به برق شهر (Power or Main)

این کابل‌ها شامل دو یا سه رشته سیم و بدون شیلد است. دو رشته از سیم‌ها برای اتصال به فاز و نول و رشته سوم برای سیم حفاظتی و اتصال زمین استفاده می‌شود. معمولاً یک سراین نوع کابل را به دوشاخه برای اتصال به برق و سر دیگر آن را با سوکت مخصوص یا از طریق لحیم کاری به وسایل و تجهیزات برقی وصل می‌کنند. جریان‌های قابل تحمل این نوع کابل‌های رابط را عموماً روی آن می‌نویسنند.

به چه دلیل در گوشی تلفن از کابل فنری استفاده می‌کنند؟

درباره آن بحث کنید و نتایج را در کلاس درس بررسی نمایید.

بحث گروهی



در مورد استاندارد رنگ در کابل‌های تلفن پژوهش کنید و

نتیجه را در کلاس درس به بحث بگذارید.


پژوهش



- ۱ روکش چند نمونه کابل را بردارید.
 ۲ گزارشی درباره این که برای هر نوع کابل از چه ابزاری باید استفاده کرد؟ تهیه کنید.

الگوی پرسش

- ۱ با تحقیق و جستجو در اینترنت انواع کابل یا سیم‌های مورد استفاده در وسایل الکتریکی و الکترونیکی را شناسایی کنید. کاربرد و ویژگی‌های آنها را توضیح دهید.
 ۲ برای برداشتن عایق روی سیم از چه ابزاری استفاده می‌شود؟ نام ببرید.
 ۳ چنانچه جریان عبوری از سیم بیش از مقدار استاندارد سیم باشد، کدام یک از اجزاء کابل را باید تغییر داد؟
 ۴ کابل نواری در کدامیک از وسایل زیر کاربرد دارد؟
 ۱) تلفن ۲) چاپگر ۳) ماشین حساب ۴) رادیو
 ۵ از کابل شبکه می‌توان برای آنتن تلویزیون هم استفاده کرد. درست نادرست
 ۶ به نظر شما کدام‌یک از ابزارهای شکل ۱۶-۶ ابزاری استاندارد برای برداشتن عایق کابل است؟ چرا؟

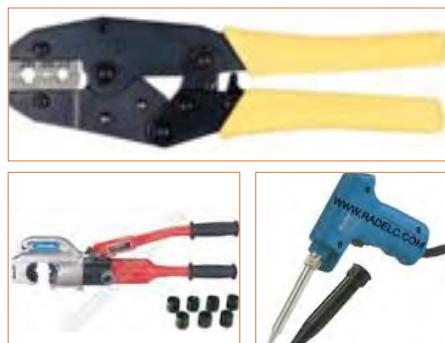

شکل ۱۶-۶

فیلم ۵

فیلم انواع کانکتور را در خارج از ساعت درسی مشاهده کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

اینگونه کابل‌ها تحمل جریان دستگاه بین ۲ تا ۱۶ آمپر را دارند. در شکل ۱۵-۶ کابل اتصال به برق شهر و اتصال‌های آن را مشاهده می‌کنید.



کابل کامل بدون سوکت



دو نوع سوکت نری و مادگی استاندارد IEC

شکل ۱۵-۶- انواع کابل و سیم برای اتصال به برق شهر

پژوهش



دریاره استاندارد IEC برای انواع کابل و انواع اتصال زمین پریزها و دوشاخه، تحقیق کنید، آیا برای کابل‌های رابط برق و اتصالات آن برگه اطلاعات نیز وجود دارد؟ نتیجه را به کلاس درس ارائه کنید.

فیلم ۴



۸-۶- کار عملی ۴ : روکش برداری کابل‌های با جریان کم هدف : برداشتن روکش کابل به صورت استاندارد مواد، ابزار و تجهیزات :

- ۱- سیم‌چین یا سیم لخت کن ۲- چافوی روکش برداری کابل مراحل اجرای کار :
- ۱) ابزار مناسب و استاندارد روکش برداری کابل‌های موجود در آزمایشگاه را انتخاب کنید.



پژوهش

با مراجعه به اینترنت علائم اختصاری کانکتورها را پیدا کنید و در کلاس درس ارائه نمایید.
مانند : AV=Audio Video صوتی و تصویری



پژوهش

در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی و الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به کلاس درس ارائه نمایید.

سوکت قطعات (Component Socket)

بدنه سوکت قطعات از جنس پلاستیک و اتصال‌ها و پایه‌های آن فلزی است. سوکت روی برد دستگاه نصب و لحیم می‌شود، سپس قطعه روی آن جای می‌گیرد. سوکت جهت نصب راحت و محکم نگه داشتن قطعات به کار می‌رود و قابلیت جازدن و بیرون آوردن قطعات را نیز دارد. تعداد پایه‌های (پین‌های) سوکت بسیار متنوع بوده و با توجه به نوع قطعه در مدل‌های مختلف وجود دارند. شکل ۱۸-۶ سه نمونه سوکت را نشان می‌دهد.



پژوهش

مزایا و معایب استفاده از سوکت آی سی را بررسی و به کلاس ارائه کنید.



شکل ۱۸-۶- سوکت برخی قطعات الکترونیکی

۹-۶- کانکتورها (connectors)

کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها به دلیل کاربرد گسترده یکی از بزرگ‌ترین و متنوع‌ترین گروه قطعات در صنعت الکترونیک هستند. کانکتورها یا اتصال‌دهنده‌ها بر اساس استاندارهای متداول تعریف و تولید می‌شوند. برخی از کانکتورها از استاندارد خاصی پیروی نمی‌کنند و بنا به سفارش مشتری ساخته می‌شوند.

کانکتورهای صوتی و تصویری : این نوع کانکتورها به صورت پایه (Jack) یا حفره (Socket) ساخته می‌شوند. به عبارت دیگر به صورت نر و ماده هستند. جک گوشی از نوع نری و محل اتصال جک گوشی به دستگاه از نوع مادگی یا سوکت است که برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در دستگاه‌های مختلف به کار می‌رود. بدنه این کانکتورها در دو مدل فلزی و پلاستیکی ساخته می‌شوند. نوع بدنه، تعداد اتصال رنگ، جنس بدنه، قطر Jack، روشن نصب و طول از مشخصه‌های مهم کانکتورها است که در برگه اطلاعات Data Sheet داده می‌شود.

شکل ۱۷-۶ تعدادی از کانکتورهای صوتی و تصویری را نشان می‌دهد.



کابل و کانکتور صفحه نمایش
VGA



کانکتور برای وسایل صوتی
صفحه نمایش
VGA

شکل ۱۷-۶- انواع کانکتور وسایل صوتی و تصویری

کانکتور کابل ریبونی

کانکتورهایی هستند که کابل‌های ریبونی (نواری Ribbon) را می‌توان به راحتی بر روی آنها نصب کرد. این کانکتورها برای انتقال اطلاعات به کار می‌رود و در دو مدل قفل‌شونده و بدون قفل وجود دارد. در شکل ۱۹-۶ چند نمونه کانکتور ریبونی و سوکت‌های آنها را مشاهده می‌کنید.

★ با مراجعه به رسانه‌های مختلف در مورد جریان مجاز کانکتورهای تغذیه DC و شارژرها پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

★ در مورد انواع کانکتورهای وسایل الکتریکی و
الکترونیکی تحقیق کنید و نتیجه یافته‌های خود را به
کلاس ارائه نمایید.

دو شاخہ

این نوع کانکتورها به دو شاخه معروف هستند، ولی معمولاً سه پایه (پین) دارند. پایه اتصال سوم به عنوان اتصال زمین به کار می‌رود. از مشخصه‌های مهم دوشاخه‌ها میزان جریان مجاز قابل تحمل آن است. شکل ۶-۲۱ چند نمونه دو شاخه را نشان می‌دهد. در برخی از دوشاخه‌ها اتصال زمین به صورت یک تیغه فلزی است.



شکل ۱۹-۶ - کانکتور کابل‌های ریبونی (نواری)

(Adaptor) و شارژرها (آداپتور) کانکتورهای تغذیه DC

کانکتورهای تغذیه DC در دستگاههای الکترونیکی کوچک و شارژرها به کار می‌روند و استاندارد هستند. معمولاً^۱ تیغه یا میله (plug) و سوکت آنها با قطر و جنس مناسب برای تغذیه ساخته می‌شوند. در شکل ۶-۲۰ نمونه کانکتور تغذیه



شکل ۲۱-۶ - دو شاخه

کانکتور تلفن و شسکه (FCC-۶۸)

۶۸ - FCC کانکتور مخصوص اتصال به تلفن یا کابل شبکه است. که در دو نوع نری و مادگی وجود دارد. در برخی مدل‌ها نوع مادگی به صورت دوتایی یا دوبل (Double) ساخته می‌شود. شکل ۲۲-۶ این نوع کانکتورها را نشان می‌دهد.



شكل ٢٠ - ٦ - کانکتور تغذیه DC



194

کانکتور فرکانس بالا

از این کانکتورها در سیستم‌های فرکانس بالا استفاده می‌شود. اتصال این نوع کانکتور به صورت پیچی بوده و قابل اتصال به صورت مستقیم است. اتصال پیچی معمولاً با نیم دور چرخش برقرار می‌شود. در دستگاه‌های آزمایشگاهی الکترونیکی از کانکتور BNC که نوعی اتصال دهنده فرکانس بالاست، استفاده می‌کنند. شکل ۶-۲۴ چند نمونه کانکتور فرکانس بالا را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۴ – کانکتور FCC



شکل ۶-۲۴ – کانکتور فرکانس بالا (BNC)

کانکتورهای فیبر نوری

کانکتورهای فیبر نوری جهت اتصال فیبر یا کابل فیبر نوری به مدارها استفاده می‌شود. این نوع کانکتورها در انواع گوناگون ساخته شده است. شکل ۶-۲۵ چند نمونه کانکتور فیبر نوری را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۲۵ – کانکتور USB



شکل ۶-۲۵ – کانکتور فیبر نوری

تفاوت انواع کانکتورهای USB2، USB3 و اتصالات آن‌ها را بباید و به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



بررسی کنید



آیا کانکتورها نیز مانند سایر قطعات دارای برگه اطلاعات (Data Sheet) است؟ با مراجعه به اینترنت پاسخ مناسب را به دست آورید و به کلاس درس ارائه دهید.

در مدل پرچی، همیشه انتهای سیم به انتهای محل تعیین شده در کانکتور پرس می‌شود. برای پرس کاری نیاز به دستگاه خاص دارد. این نوع کانکتور را پایانه یا ترمینال هم می‌نامند. در مدل‌های پرسی، می‌توان پس از پرس کردن، آن را لحیم کاری کرد. مدل‌هایی مانند مدل دوشاخه (Fork) و مدل حلقوی (Ring) نیز وجود دارد که پیچ، داخل زایده آنها قرار می‌گیرد. مانند سایر قطعات، این قطعه نیز دارای مشخصات فنی استاندارد است. شکل ۲۶-۶ چند نمونه کانکتور پرسی را نشان می‌دهد.



شکل ۲۶-۶- کانکتورهای پرسی

الگوی پرسش

- ۱ به نظر شما در قسمت انتقال قدرت تابلوهای برق صنعتی از کدام‌یک از سوکت‌های زیر استفاده می‌شود؟
- ۱) کانکتورهای پرسی ۲) کانکتورهای USB
- ۳) کانکتورهای FCC ۴) کانکتور ریبونی
- ۲ ساختمان داخلی کانکتور ریبونی و شبکه را با هم مقایسه کنید.
- ۳ از نظر اینمنی چه لزومی دارد از دوشاخه مجهز به زبانه یا زایده اضافی استفاده شود؟
- ۴ آیا استفاده از دوشاخه مجهز به زبانه زمین به پریزی که قادر سیم ارت است، تأثیری در اینمنی و جلوگیری از خطر برق گرفتنگی دارد؟ چرا؟

با استفاده از نرم افزارهای اندرویدی مانند electrodiode، اتصال‌های انواع کانکتورها و چگونگی اتصال آنها را بیایید و به کلاس ارائه دهید.

نرم افزار



- ★ درباره انواع کانکتورهای جدید جستجو کنید و موارد کاربرد آن را به کلاس ارائه دهید.
- ★ درباره ویژگی کانکتورهای رایانه تحقیق کنید و نتیجه تحقیق را به کلاس ارائه کنید.

پژوهش



۱۶- کار عملی ۵ : شناسایی کانکتورها

هدف: بررسی اتصال‌ها، پایه‌ها و نقشه‌های کانکتورها

مواد، ابزار و تجهیزات: ۱- تعدادی کانکتور در انواع مختلف ۲- اهم‌متر ۳ - لوازم التحریر و خط‌کش

مراحل اجرای کار:

- ۱ تعدادی کانکتور را در اختیار بگیرید، اتصال‌های آنها را به صورت چشمی بررسی کنید.
- ۲ با استفاده از اهم‌متر اتصال پایه‌ها را بیابید.
- ۳ با توجه به اتصال پایه‌های آنها، نقشه اتصال آنها را رسم کنید.
- ۴ با استفاده از نرم‌افزار، نقشه کشیده شده را با نقشه اصلی (موجود در برگه اطلاعات) تطبیق دهید.

۱۷- بلندگو

و امپданس (مقاومت) است. در شکل ۲۷-۶ تعدادی بلندگو نماد فنی و ساختمان داخلی آن را مشاهده می‌کنید. معمولاً پشت بلندگو مقدار توان و امپدانس چاپ می‌شود و گاهی نیز نام سازنده و کد شرکت سازنده نوشته می‌شود.

بلندگو وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی صوت را به ارتعاشات مکانیکی قابل شنیدن تبدیل می‌کند. بلندگوها با توجه به کاربرد در انواع مختلف ساخته می‌شوند. هر بلندگو دارای مشخصه‌های فنی مانند محدوده فرکانس کار، قدرت



شکل ۲۷-۶- بلندگو، ساختمان و نماد فنی آن

بی‌زر (Buzzer)

بی‌زر با دریافت ولتاژ DC، فرکانس ثابت صوتی قابل شنیدن را تولید می‌کند. بی‌زر (بازر) می‌تواند با ولتاژ مستقیم و متناوب کار کند. سازنده‌ها عموماً فرکانس‌های صوتی KHZ

در مورد انواع بلندگو، از نظر فرکانس و شکل ظاهری بلندگو، پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



۶-۱۲- میکروفون

به نظر شما کدام یک از وسایل الکتریکی که در خانه یا هنرستان می‌شناسید، میکروفون دارند؟ آیا میکروفون استفاده شده در دستگاه‌های مختلف از یک نوع است؟ وسیله‌ای که برای تبدیل صوت به جریان الکتریکی به کار می‌رود، میکروفون نام دارد. میکروفون انواع مختلف دارد. ساختار میکروفون معمولاً خازنی، کریستالی، زغالی و دینامیکی است. مدل خازنی دارای دو صفحه است (مانند خازن)، یکی از صفحات ثابت و صفحه دیگر متحرک است که با اعمال صوت و حرکت صفحه متتحرک فاصله بین دو صفحه تغییر کرده و در نتیجه ظرفیت خازنی تغییر می‌کند. در مدل دینامیکی، ایجاد ولتاژ خروجی بر اساس تغییر مکان سیم پیچ در میدان مغناطیسی صورت می‌گیرد. میکروفون در سیستم‌های مانند تلفن و آمپلی‌فایر که باید صوت را به طور مستقیم دریافت و به ولتاژ تبدیل کند، به کار می‌رود. در شکل ۲۹-۶ تعدادی میکروفون، ساختمان داخلی و نماد فنی آن را مشاهده می‌کنید.

۴- ۲ را ترجیح می‌دهند. از بی‌زر جهت هشدار دادن در سیستم‌های مختلف مانند رایانه، هشداردهنده‌های باز بودن درب، زنگ ساعت، هشداردهنده‌های گاز و دود استفاده می‌شود. شکل ۲۸-۶ چند نمونه بی‌زر و نماد فنی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۲۸-۶- انواع بی‌زر و نماد فنی آن

فیلم کاربرد انواع بی‌زر و بلندگو را بینید و در مورد آن بحث کنید.


فیلم ۶



نکته



کلمه Buzzer به صورت بازر تلفظ می‌شود ولی در اصطلاح بازاری آن را بیزr می‌گویند.

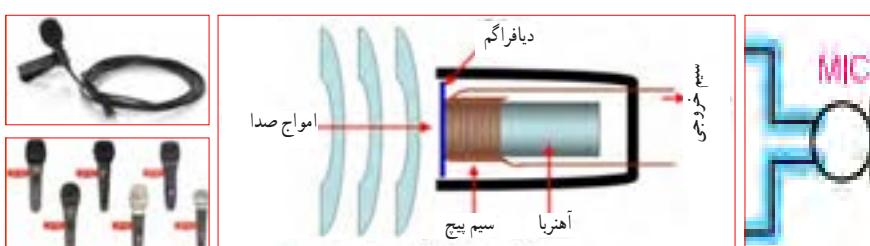

شکل ۲۹-۶- انواع میکروفون، نماد فنی آن، نحوه انتقال صوت و ساختمان داخلی

- ◆ درباره میکروفون بی‌سیم، کاربرد و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
- ◆ از بی‌زر در اسباب‌بازی‌ها و وسایل خانگی استفاده کنید و آنرا از پارامترهای مهم جهت انتخاب صحیح آن می‌شود. از پارامترهای مهم جهت انتخاب صحیح آن خود را ارائه کنید.

پژوهش



سؤال : چه وسیله‌ای می‌تواند حرکت مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند؟ نام ببرید. تشابه و تمایز آن را با موتور بنویسید.

اکثر موتورهای الکتریکی با توان‌های مختلف از حدود چند میلی‌وات تا چند صد کیلووات ساخته می‌شوند. شکل ۳۰-۶ تعدادی موتور و سایل الکترونیکی و نماد فنی آن را نشان می‌دهد.



شکل ۳۰-۶- انواع موتور الکتریکی و نماد فنی موتور

فیلم ۷

فیلم کاربرد انواع موتور و طرز کار آن را مشاهده کنید و در مورد آن بحث نمایید.

در مدارهای الکترونیکی از موتورهای پله‌ای DC الکترونیکی (Servo Motors) و سروو موتور (Stepper Motors) استفاده می‌شود. در استپ موتورها، موتور با هر ضربه ناشی از ولتاژ الکتریکی به اندازه زاویه تعريف شده، می‌چرخد. با تغییر جهت ولتاژ ورودی اعمال شده، جهت چرخش استپ موتور معکوس می‌شود. در سروو موتورها با دادن ولتاژ ثابت DC معین، موتور با دور ثابتی می‌چرخد، و با کم شدن ولتاژ، سرعت کم می‌شود. همچنین با معکوس شدن قطب‌های ولتاژ ورودی، سروو موتور بر عکس می‌چرخد. در شکل ۳۱-۲۱ چند نمونه از این نوع موتورها را ملاحظه می‌کنید.

۱۳-۶- کار عملی ۶ : آزمایش بلندگو و بی‌زر
هدف: بررسی عملی چگونگی عملکرد بلندگو و بی‌زر مواد، ابزار و تجهیزات:

۱- پیل (باتری) ۱/۵ ولتی یک عدد، ۲- تعدادی سیم رابط، ۳- اهم متر، ۴- بلندگو، ۵- میکروفون دینامیکی، ۶- بی‌زر مراحل اجرای کار:

۱ مقدار مقاومت بلندگو را با اهم متر اندازه بگیرید و مقدار اندازه‌گیری شده را، با مقدار نوشته شده روی بلندگو مقایسه کنید.

۲ اهم متر را روی حالت پیوستگی (continuity) بگذارد و آن را به دو سر میکروفون دینامیکی وصل کنید. آیا در لحظه اتصال صدای تو شنیده می‌شود؟

۳ پیل ۱/۵ ولتی را به بی‌زر متصل کنید. باید بی‌زر صدا کند.

۴ پیل ۱/۵ ولتی را برای یک لحظه به بلندگو متصل کنید. باید صدای تو شنیده شود.

الگوی پرسش

۱ کدام یک از قطعاتی که تاکنون با آنها آشنا شدید در وسایل و لوازم الکترونیکی خانگی کاربرد دارند؟ آیا قطعه شناسایی شده مشابه قطعاتی است که تاکنون به شما معرفی گردیده‌اند؟

۲ چند وسیله نام ببرید که در آن از بی‌زر استفاده شده است.

۳ آیا می‌دانید بلندگوی تلفن همراه چند اهم است؟ تحقیق کنید و پاسخ صحیح را بنویسید.

۴ چه وسایل الکترونیکی را می‌شناسید که در آنها میکروفون و بلندگو در یک جا و کنار هم قرار دارند؟ نام ببرید.


۱۴-۶- موتور الکتریکی
در وسایل الکتریکی و الکترونیکی خانگی مانند: یخچال، فریزر، جارو برقی، رایانه و ضبط و پخش صوت از موتور الکتریکی استفاده می‌شود. یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می‌کند.



شکل ۶-۳۱- استپ موتور و سروو موتور

۱۵-۶- رله

رله وسیله‌یا قطعه‌ای است که با استفاده از آن می‌توان با ولتاژ و جریان کم، به مدارهای مختلف فرمان داد کنتاکت‌های متصل به ولتاژ و جریان زیاد را قطع و وصل نمود. به طور مثال با ولتاژ تحریک 5 V DC و 5 mA ، می‌توانیم جریان 10 A می‌باشد ولتاژ 220 V ولت را کنترل کیم و موتوری را راه‌اندازی نماییم. در شکل ۶-۳۲ تصویر و نقشه فنی چند نمونه رله را مشاهده می‌کنید.

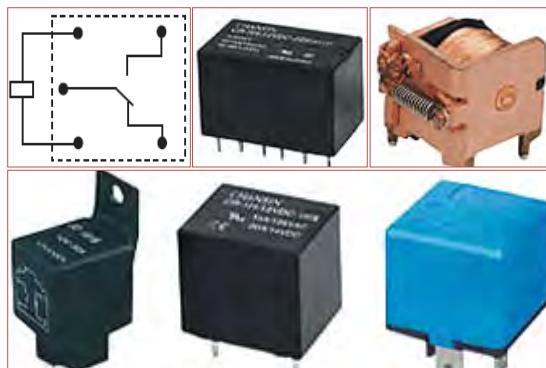

شکل ۶-۳۳- نقشه فنی رله و چند نوع رله

فعالیت عملی: چند نمونه رله را در اختیار بگیرید و اطلاعات نوشته شده بر روی آنها را بخوانید، یادداشت کنید و درباره آن توضیح دهید.

الگوی پرسش

۱- موارد کاربرد موتورهای پله‌ای و سروو موتورها را نام ببرید.

درباره انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی که در خانه یا آزمایشگاه دارای موتور الکتریکی هستند، تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید. چه تفاوتی بین موتور الکتریکی آنها وجود دارد؟ توضیح دهید.

پژوهش



(Fan)

خنک‌کننده سیستم‌ها، تهويه برای cpu را يانه و خنک‌کننده داخل Case را يانه (ريانه)، فن‌ها هستند. خنک‌کننده‌ها توسط موتور الکتریکی که به آنها متصل است، به چرخش در می‌آیند و باعث خنک شدن محفظه داخل را يانه می‌شوند و از آسیب رسیدن به مدارهای داخلی جلوگیری می‌کنند. شکل ۶-۳۲ دو نوع فن را نشان می‌دهد.

بررسی کنید




چند نمونه دمنده را می‌شناسید؟ جستجو کنید، آنها را دسته‌بندی نمایید و در یک گزارش کوتاه به کلاس ارائه دهید.



شکل ۶-۳۲- دمنده (فن).

قطع و وصل کلید زیاد است، کاربرد دارد. از ویژگی‌های رله‌های حالت جامد می‌توان به ابعاد کوچک‌تر آن در مقایسه با رله‌های مکانیکی اشاره کرد. شکل ۳۵-۶ یک نوع رله حالت جامد را نشان می‌دهد.

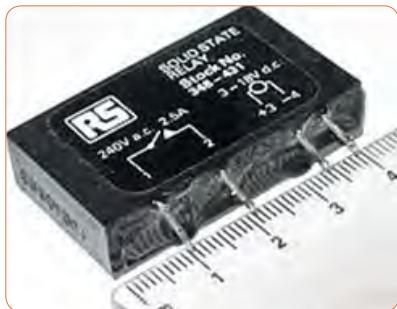

شکل ۳۵-۶ یک نوع رله حالت جامد



فیلم

فیلم کاربرد و عملکرد رله را در خارج از ساعات درسی ببینید.

مشخصات فنی رله را می‌توان از روی برگه اطلاعات (DataSheet)، برچسب یا پلاک رله به دست آورد. با استفاده از اطلاعات برچسب رله در شکل ۳۵-۶ مشخصات و قابلیت‌های آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید.



پژوهش

با استفاده از برگه اطلاعات مربوط به رله، مشخصات و قابلیت آن را به دست آورید. نتیجه پژوهش را به کلاس ارائه کنید. در شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله را مشاهده می‌کنید.

رله نوعی کلید الکتریکی سریع یا بی‌درنگ است که با تحریک توسط یک مدار الکتریکی، کن tact های آن باز و بسته می‌شود. روش کنترل باز و بسته شدن کن tact های این کلید الکتریکی می‌تواند به صورت‌های مختلف مکانیکی، حرارتی، مغناطیسی و الکترواستاتیک باشد.

هنگامی که جریان نسبتاً ضعیفی وارد سیم پیچ می‌شود، هسته آهنی خاصیت آهنربایی پیدا می‌کند و صفحه متصل به کن tact ها (پلاتین) را به سمت خود می‌کشد و سبب برقراری اتصال بین کن tact های مربوط به جریان اصلی می‌شود. شکل ۳۴-۶ ساختمان داخلی دو نوع رله را نشان می‌دهد.



شکل ۳۴-۶ ساختمان داخلی دو نوع رله

عملکرد رله نشان داده شده در شکل ۳۴-۶ را بررسی کنید و گزارشی از آن تهیه و به کلاس ارائه نمایید.

بررسی کنید



رله نیمه‌هادی (حالت جامد)

در گذشته معمولاً رله‌ها با سیم پیچ ساخته می‌شدند و از جریان برق برای تولید میدان مغناطیسی و باز و بسته کردن کن tact های آن استفاده می‌کردند. امروزه بسیاری از رله‌ها به صورت نیمه‌هادی (حالت جامد) ساخته می‌شوند. رله حالت جامد (Solid State Relay) یک قطعه الکترونیکی است که مانند رله‌های مکانیکی عمل می‌کند ولی هیچ قطعه متحرکی ندارد. نبودن قطعه متحرک سبب افزایش طول عمر این نوع رله می‌شود. رله‌های نیمه‌هادی در مدارهایی که تعداد دفعات

RELAY & SWITCH
A Division of Circuit Information Technology Inc.
Distributor: Electro-Stock www.electrostock.com Tel: 619-622-1542 Fax: 619-622-1562

FEATURES:

- Switching capacity up to 20A
- Small size and light weight
- Low coil power consumption
- High contact load
- Strong resistance to shock and vibration



L x 27.6 x 26.0 mm

CONTACT DATA

Contact Arrangement	1A, 1B, 1C = SPST N.O., SPST N.C., SPDT 2A, 2B, 2C = DPST N.O., DPST N.C., DPDT 3A, 3B, 3C = 3PST N.O., 3PST N.C., 3PDT 4A, 4B, 4C = 4PST N.O., 4PST N.C., 4PDT
Contact Rating	1 Pole: 20A @ 277VAC & 25VDC 2 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 3 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC 4 Pole: 12A @ 250VAC & 25VDC; 10A @ 277VAC; 16 hp @ 125VAC
Contact Resistance	< 50 milliohms initial
Contact Material	Ag&Cd
Maximum Switching Power	5540VA, 560W
Maximum Switching Voltage	300VAC
Maximum Switching Current	20A

شکل ۳۶-۶ نمونه‌ای از برگه اطلاعات رله

فیلم ۹



فیلم مشخصات کریستال، سنسور و لامپ سیگنال را در خارج از ساعات درسی بینید.

۱۶ - کریستال

می‌شود. شکل ۳۷-۶ بلور کریستال خام را نشان می‌دهد. در صورتی که کریستال کوارتز از زاویه خاصی برش زده شود، کریستال حاصل به دلیل محدوده وسیع فرکانس کار می‌تواند در مدارهایی مانند: ساعت، تلفن، کنترل کننده‌ها، مدارهای مخابراتی و دستگاههایی که نیاز به یک فرکانس مرجع دارند به کار رود. برای کنترل فرکانس در مدارهای مخابراتی از کریستال کوارتز استفاده می‌کنند. کوارتز، یک ماده با اثر پیزو الکتریک (تولید الکتروسیته در اثر فشار) است، که هرگاه انرژی الکتریکی دریافت کند آن را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند و بالعکس انرژی مکانیکی را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. به اثر ناشی از فشار برای تولید بارهای الکتریکی، اثر پیزو الکتریک می‌گویند. در شکل ۳۸-۶ ساختمان داخلی و نماد فنی کریستال کوارتز نشان داده شده است.

کریستال قطعه‌ای است که به وسیله آن می‌توانیم یک فرکانس ثابت تولید کنیم. کریستال‌ها از نوع کوارتز هستند. موارد استفاده کریستال کوارتز شفاف، نامحدود است. از کریستال کوارتز در زمینه‌های درمانی، علمی و صنعتی استفاده



شکل ۳۷-۶ بلور کریستال



ج) نماد فنی



ب) ساختمندانه و نماد فنی کریستال



الف) شکل ظاهری دو نمونه کریستال

شکل ۳۸-۶ – شکل ظاهری و نماد فنی کریستال

با استفاده از برچسب یا برگه اطلاعات (Data Sheet) کریستال می‌توانید مشخصات فنی کریستال را به دست آورید. برای دستیابی به این اطلاعات لازم است به سایت‌های اینترنتی تخصصی الکترونیک مراجعه کنید. برچسب کریستال داده شده در شکل ۳۹-۶ را بررسی و اطلاعات کریستال را استخراج و نتایج را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش



SMD

S Features

- It is a 4.5mm high, compact, crystal unit for surface mounting.
- It is able to cope by means of a metal case and completely sealed high resolution characteristics.
- Copes with high density mounting and is optimum for mass production models.



شکل ۳۹-۶ – برگه اطلاعات یک نمونه کریستال

۱۷-۶ – سنسور (حسگر)

وسیله الکتریکی است که تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه‌گیری می‌کند و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می‌نماید. سنسورها در انواع دستگاه‌های اندازه‌گیری، سیستم‌های کنترل آنالوگ و دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه‌های مختلف باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک و رباتیک باشد.

در برخی از مراکز مانند بانک‌ها، فرودگاه، فروشگاه‌ها و مراکز اداری وقتی به جلوی در می‌رسید در به صورت خودکار باز می‌شود، یا هنگامی که به راهروی بعضی ساختمان‌ها وارد می‌شوید چراغ روشنایی به صورت خودکار روشن می‌شود، آیا می‌دانید چه قطعه الکtronیکی فرمان باز شدن در یا روشن شدن چراغ را می‌دهد؟ حسگر یا سنسور قطعه‌ای الکtronیکی است که کمیت‌های فیزیکی مانند نور، فشار، حرارت، رطوبت و دما را به کمیت‌های الکتریکی تبدیل می‌کند. در واقع سنسور یک

پژوهش

تحقیق کنید چند نوع سنسور وجود دارد و در چه مواردی کاربرد دارند؟ نتایج تحقیق خود را به کلاس ارائه نمایید.

۶-۱۸ - لامپ سیگنال

کدامیک از وسایل الکترونیکی یا الکتریکی را که روشن می‌کنید لامپی نیز روشن می‌شود؟ به شکل ۶-۴۲ نگاه کنید چند نمونه لامپ سیگنال می‌بینید؟ این لامپ‌ها در چه نوع دستگاه‌هایی به کار می‌روند؟

امروزه از لامپ‌های LED (آل ای دی) کم مصرف به عنوان لامپ سیگنال هم استفاده می‌شود و کاربرد گسترده‌ای دارد. شکل ۶-۴۳ چند نمونه کاربرد لامپ آل ای دی را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۴۲ - چند نمونه لامپ سیگنال

تمرین عملی

قطعاتی را که تاکنون آموختش دیده‌اید، در اختیار بگیرید و با استفاده از برگه اطلاعات و مولتی‌متر، مشخصات فنی و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار دهید.

سنسورها اطلاعات مختلف از وضعیت اجزای متحرک سیستم را به واحد کنترل ارسال نموده و باعث تغییر وضعیت عملکرد دستگاه‌ها می‌شوند. در شکل ۶-۴ تصویر چند نمونه سنسور را مشاهده می‌کنید.



حسگر نوری



زوج حسگر اولتراسونیک (ما فوق صوت)

حسگر حرکت


شکل ۶-۴ - شکل ظاهری چند نمونه سنسور

بحث کنید

به اطراف خود نگاه کنید و در یک بحث گروهی، کاربرد سنسورهای در محیط زندگی خود بیابید و به کلاس ارائه کنید.

سنسورهای بدون تماس

سنسورهای بدون تماس سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک قطعه وجود آن را حس کرده و فعال می‌شوند. این عمل به نحوی است که می‌تواند باعث جذب کنتاکت رله، یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم شود. برخی کاربردهای سنسور در شمارش، کنترل حرکت، کنترل سطح مخازن، تشخیص پارگی ورق، کنترل تردد، اندازه‌گیری سرعت و اندازه‌گیری فاصله قطعه است. شکل ۶-۴۱ یک نمونه سنسور بدون تماس را نشان می‌دهد.

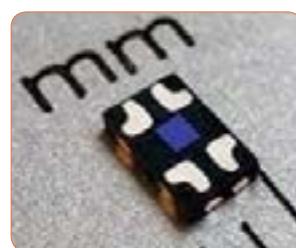

شکل ۶-۴۱ - یک نمونه سنسور بدون تماس



شکل ۴۳-۶- تعدادی لامپ LED

پژوهش



لوازم و وسایلی که دارای لامپ سیگنال هستند را شناسایی کنید و نتیجه را به کلاس ارائه کنید.
تفاوت موجود در لامپ‌های سیگنال دستگاه‌های الکترونیکی شناسایی شده را بررسی کنید.

الگوی پرسش

چهار گزینه‌ای

- ۱ بی‌زر با دریافت ولتاژ کار AC فرکانس ثابتی را تولید می‌کند. درست نادرست
- ۲ کدام نوع از فیوزهای تندکار یا کندکار برای مصارف خانگی استفاده می‌شوند؟ نام ببرید. چرا؟
- ۳ یک موتور الکتریکی، انرژی الکتریکی را به انرژی تبدیل می‌کند.
- ۴ با توجه به برچسب رله در شکل ۴۵-۶ عوامل مهم در انتخاب رله را مشخص کنید.



شکل ۴۵-۶- برچسب رله

- ۵ سه نمونه از وسایل الکترونیکی را نام ببرید که نیاز به دمنده دارند. چرا؟
- ۶ کاربرد کریستال کوارتز را بنویسید.



شکل ۴۴-۶- برچسب اطلاعات آداپتور

- ۷ ولتاژ ورودی و خروجی برچسب اطلاعات آداپتور در شکل ۴۴-۶ چند ولت است؟

آی‌سی‌ها را با شماره مشخص می‌کنند. با مراجعه به سایت‌های اینترنتی و درج شماره آی‌سی می‌توانید مشخصات آی‌سی را بیابید.



فیلم ۱۰

یک فیلم کوتاه از مدارهای مجتمع و کاربرد آن شامل آی‌سی‌های آنالوگ و دیجیتال و آی‌سی رگولاتور را مشاهده کنید.

۱۰ با توجه به برگه اطلاعات شکل ۳۹ – ۶ مشخصات کوارتر را بنویسید.

۱۱ مزیت استفاده از کریستال کوارتر را توضیح دهید.
۱۲ مزایای دستگاه‌هایی که لامپ سیگنال دارند را نام ببرید. آی‌سی، رگولاتور، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی هدف این مرحله کار، شرح عملکرد آی‌سی‌ها، رگولاتورها، تایمر، اپتوكوپلر و گیت‌های منطقی است.

۲۰ – ۶ – رگولاتورها (تبییت‌کننده‌ها)
در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. منابع تغذیه، ولتاژ DC مورد نیاز خود را از طریق برق شهر تهیه می‌کنند. حال اگر به هر دلیلی جریان بار یا ولتاژ برق شهر تغییر کنند، آیا ولتاژ خروجی منبع تغذیه ثابت می‌ماند؟ جواب منفی است. این تغییر ولتاژ روی دستگاه‌های مرتبط با آن، مانند وسایل آزمایشگاهی، مدارهای رایانه و سیستم‌های صنعتی اثر می‌گذارد و سبب خطا در عملکرد آن می‌شود. برای جلوگیری از اینگونه خطاهای باید ولتاژ خروجی منابع تغذیه را ثابت نگه داریم. برای تثبیت ولتاژ خروجی از آی‌سی‌های رگولاتور ولتاژ استفاده می‌کیم. رگولاتورهای سه پایه با ولتاژ خروجی مثبت، منفی، ثابت و متغیر از مناسب‌ترین قطعات برای این منظور هستند. شکل ۴۷ – ۶ چند نمونه آی‌سی را آی‌سی رگولاتور را نشان می‌دهد.

۱۹ – ۶ – مدار مجتمع یا آی‌سی‌ها (Integrated Circuit = IC)

امروزه تقریباً در تمام مدارهایی که نیاز به یک پارچه‌سازی، کوچک‌سازی یا هوشمندسازی دارند، از IC استفاده می‌شود. ساختار داخلی مدارهای مجتمع عموماً تراشه‌های سیلیکونی است. با استفاده از این قطعات می‌توانیم انواع مدارهای قابل برنامه‌ریزی را به وجود آوریم. آی‌سی‌ها می‌توانند کاربردهای متفاوتی مانند: تقویت کننده، شمارنده، تضعیف کننده، تایmer و راهانداز داشته باشند. آی‌سی‌ها در دو دسته آنالوگ و دیجیتال ساخته می‌شوند.

در برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی‌ها، نوع و تعداد ترانزیستور، ولتاژ کار، تعداد پایه و مدار داخلی داده می‌شود. بدنه آی‌سی‌ها معمولاً به صورت پلاستیک، سرامیک و فلزی ساخته می‌شوند. در شکل ۴۶ – ۶ چند نمونه آی‌سی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۴۶ – ۶ – شکل ظاهری چند نمونه آی‌سی



شکل ۶-۴۷ – چند نمونه آی‌سی رگولاتور

۶-۲۱ – تایمر (نگهدارنده زمان – زمان‌گیر)
تایمر شامل مدار مجموعه کلیدی تیغه‌های باز و بسته است که با اتصال انرژی الکتریکی به آن، بعد از مدت زمان معین که ما برای آن تعریف می‌کنیم عمل می‌کند، پس از تحریک، تیغه‌های باز، بسته و تیغه‌های بسته، باز می‌شود. بدیهی است با قطع تغذیه، تیغه‌ها به حالت اولیه خود باز می‌گردند. شکل ۶-۴۹ دو نمونه تایمر را نشان می‌دهد. تایمرها در دو نوع الکترومکانیکی و الکترونیکی ساخته می‌شوند. اطلاعات مربوط به مشخصات تایمرها در برگه اطلاعات و برچسب روی آن داده می‌شود. نمونه‌ای از برگه اطلاعات و برچسب این تایمرها در کتاب همراه هنرجو آمده است.



شکل ۶-۴۹ – تایمر

هر آی‌سی را با یک شماره خاص مشخص می‌کنند. مشخصات آی‌سی رگولاتور را در برگه اطلاعات می‌آورند. در کتاب همراه هنرجو یک نمونه برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی رگولاتور ۷۸۰۵ را مشاهده می‌کنید.

فعالیت عملی :


چند نمونه آی‌سی رگولاتور را در اختیار بگیرید و با استفاده از شماره آن و مراجعه به سایت‌های مختلف، برگه اطلاعات را به دست آورید. سپس مشخصات آن را استخراج کنید. نتیجه را به صورت یک گزارش کوتاه در کلاس ارائه دهید.

پژوهش



با توجه به برگه اطلاعات، مشخصات آی‌سی را توضیح دهید و در کلاس ارائه کنید. در شکل ۶-۴۸ یک نمونه از برگه اطلاعات آی‌سی رگولاتور را مشاهده می‌کنید.

SCHEMATIC:

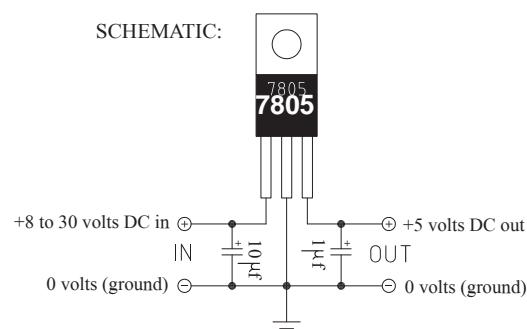

شکل ۶-۴۸ – یک نمونه از برگه اطلاعات آی‌سی رگولاتور

۶-۲۲— اپتوکوپلر (opto coupler) — تزویج کننده نوری

به شکل ۶-۵ نگاه کنید. همان‌طور که از شکل‌این قطعه برمی‌آید، این قطعه بر اساس نور منتشر شده از یک دیود LED و یک دریافت‌کننده نور کار می‌کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت اساس کارایین المان بر پایه نور است. مجموعه اپتوکوپلر معمولاً یک IC کوچک که شامل دو بخش است. بخش فرستنده نوری که معمولاً یک دیود ال‌ای‌دی است و بخش گیرنده نوری که می‌تواند یک ترازیستور حساس به نور (فتو‌ترازیستور) باشد. این دو بخش کاملاً مجزا هستند و رابط بین آنها تنها نور است. مشخصات فنی اپتوکوپلرهای در برگه اطلاعات می‌آورند.


فیلم ۱۱

فیلم کاربرد انواع تایمر و اپتوکوپلر را ببینید.


در شکل ۶-۵ مدار و شکل اپتوکوپلر را مشاهده می‌کنید.



شکل ظاهری اپتوکوپلر

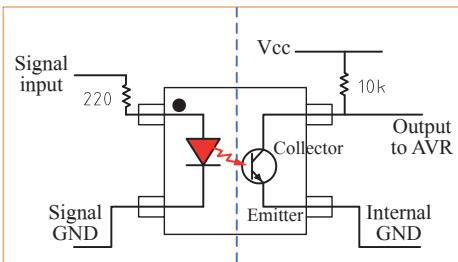

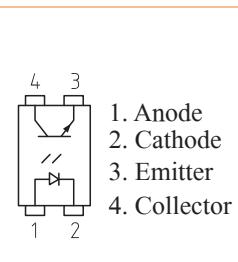مدار داخلی اپتوکوپلر
شکل ۶-۵— پایه‌ها، مدار و شکل ظاهری اپتوکوپلر



پایه‌های اپتوکوپلر

تمرین عملی



نمونه‌هایی از مدار مجتمع، رگولاتور، تایمر و اپتوکوپلر را در اختیار بگیرید و با استفاده از برگه اطلاعات، مشخصات و کاربرد آنها را استخراج کنید.

الگوی پرسش

۴- آیا می‌دانید شکل ۶-۵۱— چه وسیله‌ای را نشان می‌دهد؟
آن را نام ببرید، به چه دلیل از آن استفاده می‌شود؟
یک نمونه از این وسیله را که در منزل یا کارگاه استفاده می‌کنید در اختیار بگیرید و مشخصات فنی آن را یادداشت کنید.

- ۱ مزایای استفاده از آی‌اسی‌های را نام ببرید.
- ۲ با مراجعه به کتاب همراه هنرجو آی‌اسی‌های رگولاتور بر مصرف در مدارهای تغذیه را نام ببرید.
- ۳ امروزه از چه وسیله‌ای برای کنترل نوسانات برق شهر، به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به وسایل الکتریکی و



شکل ۶-۵۱— مربوط به سؤال ۴ الگوی پرسش


گیت منطقی OR

برای هر گیت منطقی می‌توان جدول درستی یا صحت تعريف کرد و مقادیر ورودی و خروجی را بر اساس صفر و یک منطقی در آن نشان داد. در گیت منطقی OR به معنای «یا» فقط کافی است یکی از ورودی‌های آن در وضعیت یک منطقی باشد تا خروجی یک شود، یا لامپ در خروجی روشن گردد. اگر هر دو ورودی نیز یک باشند باز هم خروجی یک خواهد شد. جدول ۶-۲، درستی گیت OR با دو ورودی جدول است. اصطلاحاً می‌گویند، در این گیت هرگاه یکی از ورودی‌ها یا هر دو ورودی یک باشند، خروجی یک خواهد شد. اصطلاح یک منطقی به معنای روشن بودن و صفر منطقی خاموش بودن را در خروجی گیت نشان می‌دهد.

رابطه گیت منطقی OR به صورت $F = A + B$ نوشته می‌شود، که می‌خوانیم تابع F برابر با A یا B است. شکل ۶-۵۲ مدار کلیدی گیت OR را نشان می‌دهد.

جدول ۶-۲-۶- جدول درستی گیت OR

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۱
۱	۰	۱
۱	۱	۱

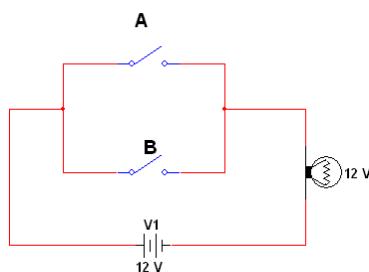

شکل ۶-۵۲-۶- مدار کلیدی گیت OR

بررسی کنید

در شکل ۶-۵۲ در کدام حالت لامپ روشن است؟ چرا؟

۵ تایمر چه کاربردی دارد؟ نام ببرید.

۶ مزایای استفاده از تایمر را نام ببرید.

۷ آیا وسیله‌ای الکترونیکی می‌شناسید که از اپتوكوپلر در آن استفاده شده باشد؟ توضیح دهید.

۲۳-۶- گیت‌های منطقی (دوازه‌های منطقی) دروازه‌های منطقی (گیت) (پایه) و (ترکیبی) به صورت مدارهای الکترونیکی یک پارچه یا با استفاده از قطعاتی مانند رله‌ها، کلیدها ساخته می‌شوند. دروازه‌های منطقی، اساس کار ماشین‌های حساب، رایانه‌ها و مدارهای کنترل هستند. به عبارت دیگر، یک رایانه یا ماشین حساب از تعدادی دروازه منطقی تشکیل شده است. یک دروازه منطقی در حقیقت یک مدار الکترونیکی است که یک یا چند ورودی و فقط یک خروجی دارد. همه دروازه‌های منطقی که در ماشین‌حسابها و دستگاه‌های مشابه آن به کار می‌روند، الکترونیکی هستند و از سرعت قطع و وصل بسیار بالایی برخوردارند. در صنعت گاهی به دروازه‌های منطقی نیاز داریم که بتوانند ولتاژهای بالا (مثلاً ۲۰ ولت برق شهر) را در خروجی خود با سرعت بسیار بالا قطع و وصل کنند.

در اینگونه موارد، دروازه‌های منطقی که با استفاده از رله‌های الکترومغناطیسی یا قطعات الکترونیک صنعتی ساخته می‌شوند را به کار می‌برند. من چراغی را روشن می‌کنم، می‌خواهم به رایانه بگویم چراغ خاموش یا روشن است، چگونه می‌توانم این مفهوم را به رایانه منتقل کنم؟ رایانه مفهوم روشن را نمی‌داند. برای فهماندن به رایانه مفهوم صفر و یک را تعریف می‌کنم. می‌گویم اگر ولتاژ به حد معنی‌رسید یعنی یک است و به معنی روشن بودن لامپ است و اگر ولتاژ از حد معنی‌پایین آمد و نزدیک به صفر شد مفهوم آن صفر است یعنی لامپ خاموش است. به عبارت دیگر روشن به معنی یک و خاموش به معنی صفر است. در مدارهای الکترونیکی صفر منطقی معادل ولتاژی در حدود صفر تا ۰/۸ ولت و یک منطقی معادل ولتاژی در محدوده ۲ تا ۵ ولت است.

در شکل ۵۳-۶ شکل ظاهری و مدار داخلی و نماد گیت منطقی OR را برای آی‌سی ۷۴۳۲ مشاهده می‌کنید.

در آی‌سی ۷۴۳۲، چهار گیت منطقی OR قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند.




شکل ۵۳-۶ - نمای ظاهری و اتصال پایه‌ای آی‌سی ۷۴۳۲

۱ با قطع و وصل کلیدهای مدار درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید. در زمان آزمایش اگر کلید SPDT را در آزمایشگاه در اختیار ندارید، می‌توانید از سیم‌های استاندارد بردبُرد استفاده کنید.

۲ سیم‌های بردبُرد را به پایه‌های ورودی گیت‌های منطقی داخل آی‌سی اتصال دهید (پایه‌های ۱ و ۲ پایه ورودی و پایه ۳ خروجی یکی از گیت‌های آی‌سی است).

۳ برای یک منطقی سیم متصل به پایه آی‌سی را به تغذیه ۵ ولت و برای صفر منطقی از زمین مدار استفاده کنید.

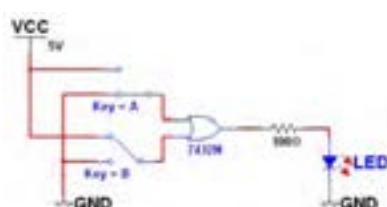

شکل ۵۴-۶ - مدار گیت منطقی OR

با استفاده از کلید و لامپ مداری طراحی کنید که عملکرد آن معادل گیت منطقی OR باشد.

برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی ۷۴۳۲ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

پژوهش

فیلم ۱۲



۲۴ - ۶ - کار عملی ۷ : آزمایش گیت منطقی OR

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی OR
مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، ۲- مولتی‌متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۳۲ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت 100Ω یک عدد

مراحل اجرای کار :

در زمان اجرای کار عملی و استفاده از آی‌سی‌ها، به شماره پایه‌های تغذیه و زمین دقت کنید. حتماً برای تغذیه آی‌سی‌های گیت‌های منطقی پایه از ۵ ولت DC استفاده نمایید.

نکته اینمنی




۱ مدار گیت منطقی OR را مطابق شکل ۵۴-۶ با استفاده از آی‌سی ۷۴۳۲ بیندید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

فیلم ۱۳



فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی OR در نرم افزار را مشاهده کنید.

در آی‌سی ۷۴۰۸، چهار گیت منطقی AND قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد و به پایه ۱۴ تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند. در شکل ۶-۵۶ شکل ظاهری و اتصال پایه‌ها در داخل آی‌سی ۷۴۰۸ را مشاهده می‌کنید.

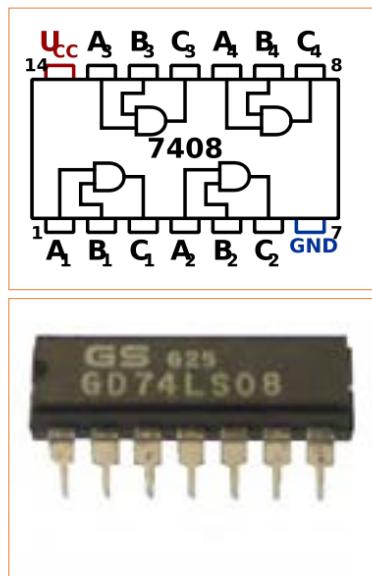

شکل ۶-۵۶ - شکل ظاهری و اتصال داخلی پایه‌های آی‌سی ۷۴۰۸

۶-۲۵ - کار عملی ۸ : آزمایش گیت منطقی AND

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی AND

- ۱ - منبع تغذیه DC یک دستگاه، مواد، ابزار و تجهیزات :
- ۲ - مولتی متر یک دستگاه،
- ۳ - آی‌سی ۷۴۰۸ یک عدد،
- ۴ - کلید SPDT یک عدد،
- ۵ - دیود LED یک عدد،
- ۶ - مقاومت 10Ω یک عدد

مراحل اجرای کار :

- ۱ مدار گیت منطقی AND را مطابق شکل ۶-۵۷ با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۸ بینید. توصیه می‌شود از سوکت آی‌سی استفاده کنید.

- ۲ با قطع و وصل کلیدهای مدار، درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.


گیت منطقی AND

در گیت منطقی AND به معنای «و» باید هر دو ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشند تا خروجی یک شود. جدول درستی گیت AND با دو ورودی به صورت جدول ۶-۳ می‌باشد. اصطلاحاً می‌گویند : در این گیت هرگاه ورودی A («و») ورودی B یک باشند، خروجی یک خواهد شد. مدار کلیدی گیت منطقی AND را در شکل ۶-۵۵ مشاهده می‌کنید.

رابطه خروجی گیت منطقی AND به صورت $F=A \cdot B$ (می‌خوانیم تابع F برابر A و B) است.

جدول ۶-۶ - جدول درستی گیت AND

ورودی		خروجی
A	B	F
۰	۰	۰
۰	۱	۰
۱	۰	۰
۱	۱	۱

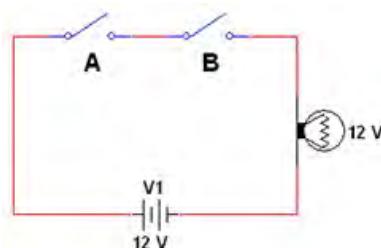

شکل ۶-۵۵ - مدار کلیدی گیت منطقی AND


در شکل ۶-۵۵ در کدام حالت لامپ روشن می‌شود؟

بررسی کنید



چرا؟

در آی‌سی ۷۴۰۴، شش گیت منطقی NOT قرار دارد. این آی‌سی دارای ۱۴ پایه است که پایه ۷ به زمین اتصال دارد به پایه ۱۴ آن تغذیه ۵ ولتی را وصل می‌کنند. در شکل ۶-۵۸ نمای ظاهری و مدار داخلی آی‌سی ۷۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.

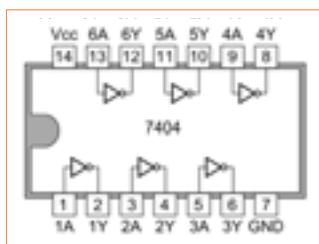

شکل ۶-۵۸ - نمای ظاهری و مدار داخلی آی‌سی ۷۴۰۴


۶-۲۶ - کار عملی ۹ : آزمایش گیت منطقی NOT

هدف : بررسی چگونگی عملکرد گیت منطقی NOT مواد، ابزار و تجهیزات : ۱- منبع تغذیه DC یک دستگاه، ۲- مولتی متر یک دستگاه، ۳- آی‌سی ۷۴۰۴ یک عدد، ۴- کلید SPDT یک عدد، ۵- دیود LED یک عدد، ۶- مقاومت 100Ω یک عدد


مراحل اجرای کار :

- ۱ مدار گیت منطقی NOT را مطابق شکل ۶-۵۹ با استفاده از آی‌سی ۷۴۰۴ بیندید.

- ۲ با قطع و وصل کلید مدار، درستی جدول صحت این گیت را بررسی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

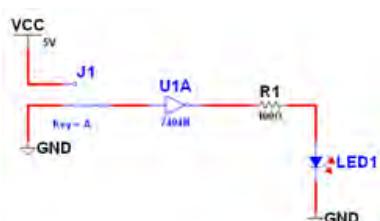

شکل ۶-۵۹ - مدار گیت منطقی NOT

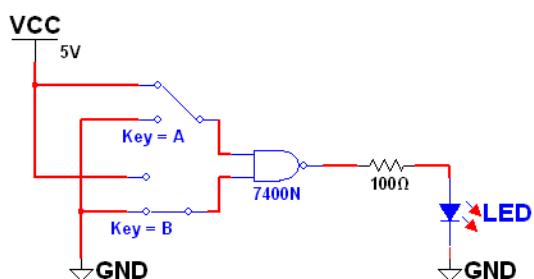

شکل ۶-۵۷ - مدار گیت منطقی AND

برگه اطلاعات مربوط به آی‌سی ۷۴۰۸ را ترجمه کنید و نتیجه را در کلاس بررسی نمایید.

فیلم ۱۴



فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی AND در نرم افزار را مشاهده کنید.

گیت منطقی NOT

در گیت منطقی NOT به معنای «نفی» اگر ورودی آن در وضعیت یک منطقی باشد، خروجی صفر می‌شود. جدول درستی گیت NOT به صورت جدول ۶-۶ است. در این گیت هرگاه ورودی A یک باشد، خروجی صفر خواهد شد و چنانچه ورودی صفر باشد، خروجی یک خواهد شد. اصطلاحاً می‌گویند : خروجی معکوس ورودی است. رابطه خروجی گیت منطقی به صورت : $F = \bar{A}$ (می‌خوانیم تابع F برابر با نفی A است).

جدول ۶-۶ - جدول درستی گیت NOT


ورودی	خروجی
A	F
۰	۱
۱	۰

فیلم ۱۵



۳ با توجه به فعالیت عملی برای بقیه گیت‌های منطقی پایه، مدار عملی مشابه‌ای، با استفاده از نرم‌افزار ادیسون طراحی کنید و نتیجه را توضیح دهید.

۴ در شکل ۶-۶۱ دایره در انتهای گیت، معرف چه عمل منطقی است؟ در این شکل چه نوع گیت‌های منطقی با هم ترکیب شده‌اند. توضیح دهید و جدول صحت هر یک را رسم کنید.

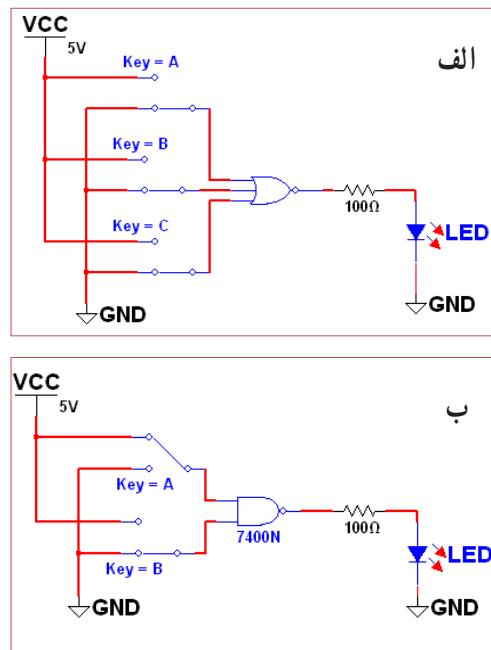

شکل ۶-۶۱ - مدار بررسش ۴

فیلم نمایش عملکرد گیت منطقی NOT در نرم‌افزار را مشاهده کنید.

پژوهش




مداری با استفاده از کلید و لامپ معادل عملکرد گیت منطقی NOT را طراحی کنید.

فعالیت عملی:

۱ با استفاده از مطالبی که در مورد گیت‌های منطقی پایه آموختید، با ترکیب چند گیت منطقی NOT، مدارهای طراحی کنید و نتیجه کار را به کلاس ارائه نمایید.

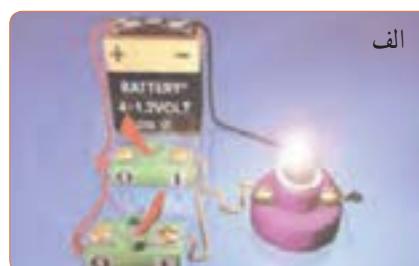۲ در شکل‌های ۶-۶ الف و ب مدارهایی را مشاهده می‌کنید که عملکردی معادل گیت‌های منطقی پایه دارند. بررسی کنید که هر یک مربوط به چه گیتی است؟ جدول درستی مربوط به آن را رسم نمایید.



الف



ب

شکل ۶-۶ - مدار واقعی فعالیت عملی

۱ مدار کلیدی گیت AND با چهار ورودی را رسم کنید و جدول صحت آن را بنویسید.

۲ یک گیت NOT را در مسیر یکی از ورودی‌های گیت OR قرار می‌دهیم. عملکرد خروجی را با تغییر ورودی‌ها توضیح دهید.

۳ جدول صحت دروازه گیت منطقی OR را با سه ورودی بنویسید.

نشان یا نشانهای استاندارد آن توجه می‌کند. شاید نتوان تعریف خیلی دقیق و صحیحی از استاندارد ارائه کرد، ولی به طور کلی می‌توان این گونه عنوان کرد که استاندارد، آزمایش‌ها و مطالعات گذشته برای تیجه‌گیری و استفاده در آینده است. استاندارد باعث می‌شود که ما با خیال راحت، کالا و خدمات مورد نیاز خود را انتخاب کنیم و بدانیم که انتخاب ما مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کند. اگر استاندارد نباشد، زندگی بسیار پر خطر و حادثه‌آفرین خواهد شد.

علامت استاندارد نشان مرغوبیت کالاست و اجناس و خدماتی که هیچ نشان استانداردی ندارند، برای استفاده مناسب نیستند. استاندارد (Standard) در لغت به معنی نظم، قاعده و قانون است. به عبارت دیگر تعیین و تدوین ویژگی‌های لازم در تولید یک فراورده (محصول) یا انجام یک خدمت مطلوب و قابل قبول را استاندارد می‌گویند.

باید به این نکته توجه داشت که در طول تاریخ با پیشرفت روزافزون جوامع، معیارهای استاندارد تغییر می‌کند و هیچ گاه ثابت و یکسان نیست و با توجه به مسائل اقتصادی، صنعتی، شرایط اقلیمی و فرهنگ و رسوم ملت‌ها در دنیا تغییر می‌کند. به همین منظور استانداردها در انواع زیر دسته‌بندی می‌شوند.


انواع استانداردها

- الف) بین‌المللی International
- ب) ملی National
- پ) منطقه‌ای Regional
- ت) محلی Local

استانداردهای برق و الکترونیک


در صنعت برق و الکترونیک برای نظارت و کنترل کیفی محصولات و خدمات مهندسی، استانداردهایی بر حسب نوع فراورده تعریف شده است. جداول این استانداردها در کتاب راهنمای هنرآموز و کتاب همراه هنرجو قرار داده شده است.

۴ جدول صحت هر یک از شکل‌های ۶-۶۲ را بنویسید.

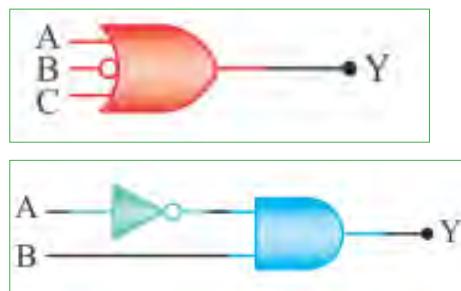

شکل ۶-۶۲ – مربوط به سؤال ۴ الگوی پرسش

۵ با استفاده از جدول صحت، خروجی مدار شکل ۶-۶۳ را به دست آورید و درباره آن توضیح دهید.

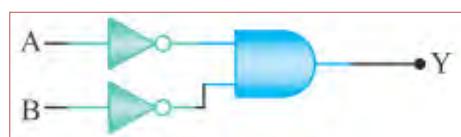

شکل ۶-۶۳ – مربوط به سؤال ۵ الگوی پرسش

۶ شرایط ثبت نام در آموزشگاهی داشتن دیپلم و داشتن گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی است. چهار نفر برای ثبت نام مراجعه کرده‌اند. فقط یکی از این چهار نفر، دیپلم و گواهی نامه مهارت در تعمیر بُردهای الکترونیکی را دارد و وضعیت سه نفر دیگر مشابه با بقیه نیست. جدولی بر اساس صفر و یک منطقی بنویسید و وضعیت هر یک از مراجعه کنندگان را در آن مشخص کنید. چند نفر طبق جدول امکان ثبت نام در آموزشگاه را دارند؟ توضیح دهید.

۷-۶ استاندارد

شاید بارها شنیده‌اید که این وسیله استاندارد و دیگری استاندارد نیست و به دلیل استاندارد نبودن وسیله اتفاق ناگواری هنگام کاربرد آن رخ داده است. هیچ وقت فکر کرده‌اید که استاندارد یعنی چه؟ امروزه در دنیا وقتی کالای یا خدماتی عرضه می‌شود، مردم به غیر از آرم تبلیغاتی (Brand) آن به تاریخ تولید، اتفاقاً، خدمات پس از فروش،


با جستجو در اینترنت، استانداردهای رایج در ایران را شناسایی کنید.



أنواع شابلون های الكترونيكي

ولی امروزه به دلیل استفاده از رایانه کاربرد آن تقریباً منسخه شده است. در شکل ۶۴-۶ دو نمونه شابلون الکترونیکی را مشاهده می کنید.

در ترسیم نقشه های الکترونیکی باید نماد فنی عناصر مدار با اندازه و مقیاس مناسب رسم شوند. در گذشته برای سرعت بخشیدن در کار نقشه کشی و رعایت اندازه قطعات در تمام نقشه ها، از ابزارهایی مانند شابلون استفاده می شد،

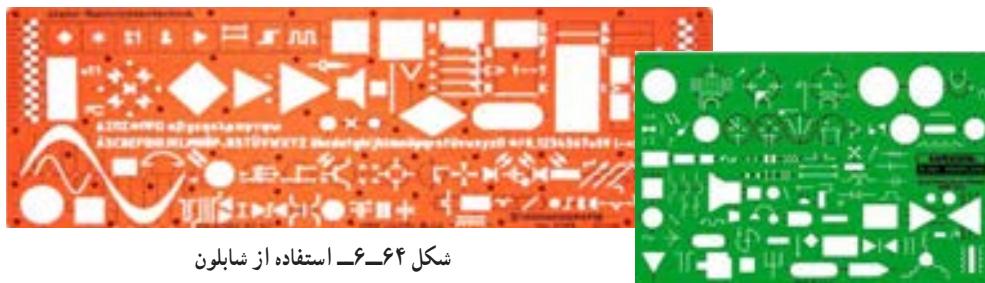


شکل ۶۴-۶- استفاده از شابلون

۲۸- نقشه الکترونیکی

برای آنکه کار هر مجموعه از مدارهای الکترونیکی را به طور جداگانه نشان دهیم، لازم است از بلوک دیاگرام استفاده کنیم. برای این منظور معمولاً مشخصات فنی و نام هر مدار را در داخل مستطیل یا بلوک مخصوص می نویسیم و ورودی ها و خروجی های هر بلوک را مشخص می کنیم. در شکل ۶۵-۶ بلوک دیاگرام یک منبع تغذیه و مدار واقعی آن را مشاهده می کنید.

با استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای بدون استفاده از شابلون به آسانی می توانید نقشه های مدارهای الکترونیکی را به صورت استاندارد ترسیم کنید.

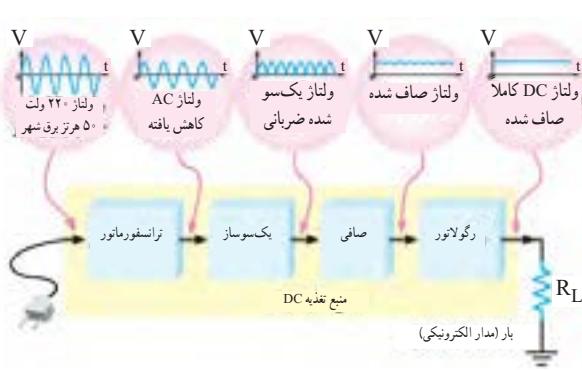

شکل ۶۵-۶- بلوک دیاگرام منبع تغذیه و مدار واقعی آن

علام اختصاری مورد استفاده در نقشه‌های الکترونیکی

نقشه الکترونیکی عبارت است از مجموعه علامت‌گوناگون که ارتباط عناصر مختلف موجود در یک مدار را بیکدیگر مشخص می‌کند. در یک مدار الکترونیکی معمولاً قطعات و المان‌های متفاوتی به کار می‌رود. برای هر المان الکترونیکی یک علامت فنی (نماد فنی) در نظر گرفته می‌شود. شمای فنی هر المان باید طوری انتخاب شود که گویای کار و مشخصات همان المان باشد.

از این رو معمولاً از یک جدول مرجع استاندارد استفاده می‌شود. در جدول ۵-۶ نماد فنی همراه با حرف یا حروف اختصاری و اصطلاح انگلیسی بعضی از قطعات الکترونیک آورده شده است. جدول کامل‌تری از قطعات و علامت الکترونیکی در کتاب همراه هنرجو آورده شده است. این جدول با استفاده از استاندارد IEC تهیه شده است.

نکات مهم در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی

جدول ۵-۶ علامت اختصاری و نماد فنی قطعات الکترونیکی

انگلیسی	علامت اختصاری	نماد فنی	شرح
Earth ground	E		اتصال زمین
Chassis of frame connection	-		اتصال شاسی - اتصال بدنه
Common connected	TB		اتصال مشترک
Junction of connected	-		نقطه اتصال
Earth ground	R		مقاومت اهمی
Variable Resistor	-		مقاومت متغیر

در اکثر مدارها و دستگاه‌های الکترونیکی، برای تأمین انرژی و توان مصرفی سیستم، نیاز به منابع تغذیه داریم. در بلوك دیاگرام شکل ۶۵-۶ وظیفه هر بلوك به شرح زیر است.

(الف) ترانسفورماتور : ترانسفورماتور در ورودی مدار قرار می‌گیرد و برای کاهش یا افزایش ولتاژ برق شهر (۲۲۰ ولت و ۵۰ هرتز) به اندازه مورد نیاز به کار می‌رود. معمولاً در دستگاه‌های الکترونیکی که امروزه کاربرد بسیاری دارند، از ترانسفورماتور کاهنده استفاده می‌کنند.

(ب) یکسوساز : عمل یک‌طرفه کردن جریان متناوب ثانویه ترانسفورماتور را انجام می‌دهد. این عمل بر عهده دیود یا دیودهای یکسوساز است. تعداد این دیودها متناسب با نوع مدار بین یک تا چهار عدد است. معمولاً یکسوسازها به سه صورت نیم‌موج، تمام‌موج یا پل بسته می‌شوند.

(پ) صافی : صافی عمل صاف کردن و یکنواخت کردن ولتاژ یکسوشده را به عهده دارد. ساده‌ترین صافی شامل یک خازن الکترولیت با ظرفیت نسبتاً زیاد است.

(ت) رگولاتور ولتاژ : رگولاتور ولتاژ از تغییرات ولتاژ دوسرابر جلوگیری می‌کند و آن را ثابت نگه می‌دارد.

(ث) بار : هر نوع مصرف‌کننده‌ای که به خروجی رگولاتور متصل می‌شود، بار نام دارد. بار ممکن است یک رایانه، قسمتی از مدار یک تلویزیون یا یک دستگاه الکترونیکی باشد. ولتاژ صاف شده و تثبیت شده خروجی رگولاتور به بار داده می‌شود تا آن را فعال کند. در عمل، همه طراحی‌های منبع تغذیه براساس مشخصات بار انجام می‌گیرد.

نکته: در آینده، پس از فراگرفتن مطالب مربوط به دیود، ترانزیستور و رگولاتورها، در صورت نیاز می‌توانید نقشه یک منبع تغذیه را بیندید و آزمایش کنید.

با جستجو در اینترنت بلوك دیاگرام مدارهای الکترونیکی را یافته و درباره نحوه عملکرد آن بحث نمایید.

پژوهش



- ۱- ورودی‌ها در طرف چپ و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار می‌گیرند.
- ۲- مقادیر ولتاژ تغذیه در بالای صفحه و اتصال زمین در پایین صفحه قرار می‌گیرند.
- ۳- محل عبور خطوط از روی یکدیگر با نقطه توپر مشخص می‌شوند.
- ۴- در حد امکان خطوط به صورت قائم (با زاویه 90° درجه) یکدیگر را قطع می‌کنند.
- ۵- معنی لغات انگلیسی را بنویسید.
- | | |
|-------------------|--------------|
| Brand (۲) | Standard (۱) |
| International (۴) | Local (۳) |
- ۶- نماد فنی نقطه اتصال، فیوز، بویین با هسته فریت و تقویت‌کننده را رسم کنید.
- ۷- چه مدارهایی را می‌شناسید که در آنها از رگولاتور استفاده شده است؟ نام ببرید.
- ۸- تایمر چه وسیله‌ای است؟ انواع آن را بنویسید.
- ۹- اساس کار اپتوكوپلر بر پایه نور است.

درست نادرست

- ۱۰- کاربرد اپتوكوپلرها در چه مدارهایی است؟ نام ببرید.
- ۱۱- سنسورهای الکترونیکی چه عملکردی دارند؟ چند نوع را که می‌شناسید نام ببرید و توضیح کوتاهی درباره آنها بنویسید.
- ۱۲- با توجه به بلوک دیاگرام شکل ۶-۶۶ وظیفه هر یک از بلوک‌هارا بنویسید.

۱۳- نوع سیگنال ورودی و خروجی‌های هر یک از قسمت‌های



شکل ۶-۶۶- بلوک دیاگرام مربوط به سؤال ۱۰

در ترسیم نقشه‌های الکترونیکی باید قواعد و قراردادهایی را رعایت کرد. بعضی از مهم‌ترین قراردادها به شرح زیر است :

۱- نحوه کلی ترسیم مدارها باید از سمت چپ به سمت راست باشد.

۲- ورودی‌ها در طرف چپ صفحه و خروجی‌ها در طرف راست صفحه قرار گیرد.

۳- متناسب با مراحل کار، مدار به ترتیب و در دنبال هم رسم شود.

۴- ولتاژهای تغذیه در بالای صفحه و ولتاژهای منفی (زمین) در پایین صفحه قرار گیرند. مثلاً مقادیر ولتاژ یک مدار ترانزیستوری به صورت $7V$ + در بالای صفحه و علامت زمین به صورت $\underline{7}$ در پایین صفحه مشخص می‌شود.

۵- مدارهای معینی که در نقشه وجود دارند ولی قسمت اصلی مدار را تشکیل نمی‌دهند (مانند منبع تغذیه) باید در نیمه پایینی صفحه کشیده شوند.

۶- خطوط اتصال بین اجزای مدار باید به طور دقیق رسم شوند.

۷- تا آنجایی که مقدور است خطوط به صورت قائم 90° درجه) یکدیگر را قطع کنند.

۸- وقتی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند و در نقطه برخورد به یکدیگر وصل می‌شوند، باید محل اتصال با یک نقطه توپر مشخص شود.

۲۹- ۶- آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱- نماد اتصال زمین (اتصال بدنه یا شاسی) کدام گزینه است؟


۲- در ترسیم نقشه الکترونیکی کدام گزینه صحیح نیست؟

(۱)

(۲)


(۳)

(۴)

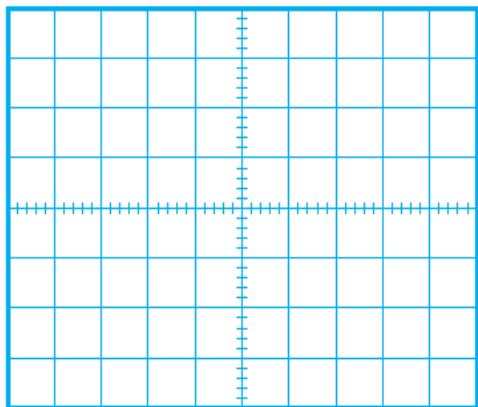

شکل ۶-۶۸- محل رسم شکل موج سؤال ۶

۶- شکل ولتاژ XG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۸ رسم کنید.

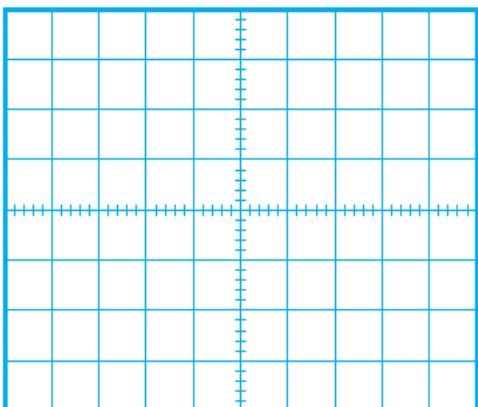

شکل ۶-۶۹- محل رسم شکل موج سؤال ۷

۷- شکل ولتاژ YG را توسط دستگاه اسیلوسکوپ موجود در نرم افزار مشاهده و آن را در نمودار شکل ۶-۶۹ رسم کنید.

۸- اگر ولتاژ ورودی را تغییر دهیم، کم یا زیاد کنیم چه تأثیری بر روی ولتاژ خروجی دارد؟ شرح دهید.


بلوک دیاگرام را مشخص نماید.

۱۲- مدار بلوک دیاگرام سؤال ۱۰ در چه دستگاه‌هایی کاربرد دارد؟

۱۳- ۶- الگوی آزمون عملی نرم افزاری پایانی واحد یادگیری

۱ با استفاده از نقشه شکل ۶-۶۷ مدار منبع تغذیه متقارن را بینید. اکثر تثبیت‌کننده‌های ولتاژ سه پایه را مشابه شکل ۶-۶۷ به مدار اتصال می‌دهند. در این مدار ولتاژ رگوله نشده به پایه ورودی رگولاتور (ثبت‌کننده) متصل می‌شود و از پایه خروجی ولتاژ رگوله شده، دریافت می‌شود. سیم مشترک معمولاً به بدنه متصل می‌شود و سیم زمین را تشکیل می‌دهند.

۱۴- کلید نرم افزار را وصل کنید.

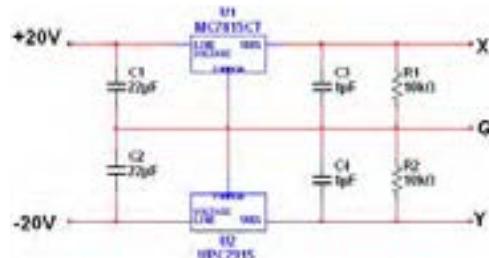

شکل ۶-۶۷- مدار منبع تغذیه متقارن

۱۵- ولتاژ نقطه X نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{XG} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$


۱۶- ولتاژ نقطه Y نسبت به نقطه G (زمین) را با ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.

$$V_{YG} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$

۱۷- ولتاژ XY را به وسیله ولت‌متر موجود در نرم افزار اندازه بگیرید و یادداشت کنید.


$$V_{XY} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ ولت}$$

۶ در شکل ۷۰-۶ نقشه کامل یک مدار چشمکزن (مولتی ویراتور بی ثبات – Astable Multivibrator) را مشاهده می کنید. با توجه به علائم الکترونیکی نام هر قطعه را بنویسید.

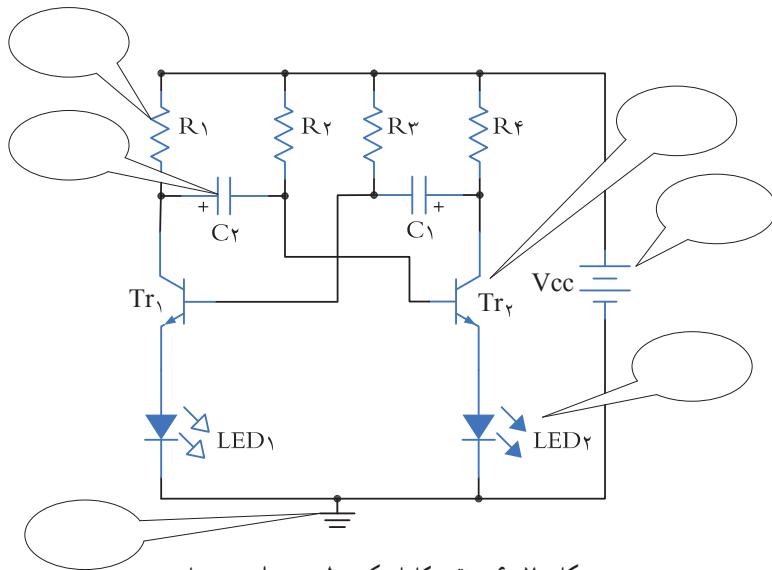

شکل ۷۰-۶ نقشه کامل یک مولتی ویراتور بی ثبات

۷ در بُرد الکترونیکی شکل ۷۱-۶ نام هر یک از قطعات را در جای خود بنویسید.

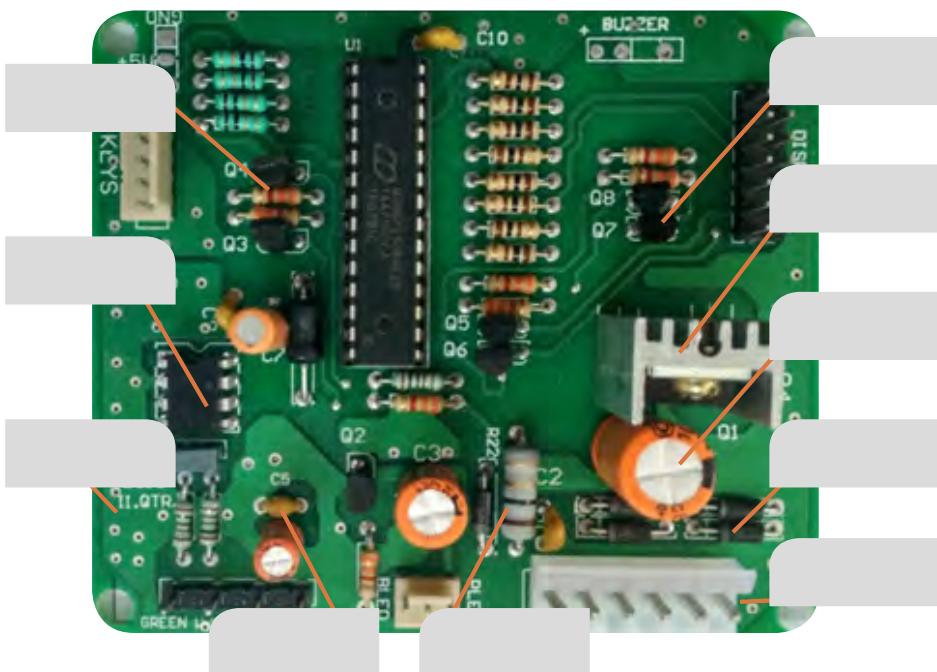

شکل ۷۱-۶ - برد واقعی یک مدار الکترونیکی

ارزشیابی شایستگی خواندن نقشه های الکترونیکی ساده

شرح کار:

۱. انتخاب نقشه

۲. انتخاب قطعات discrete مانند ترانزیستور - کابل - میکروفون و ...

۳. انتخاب قطعات مجتمع ساده نظیر تایمر ۵۵۵ - مقایسه گر ۷۴۱ و ...

۴. انتخاب برگه های اطلاعاتی مربوط به نقشه

۵. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات

۶. تقسیم بندی نقشه به بلوک های مختلف

۷. تشریح عملکرد کلی هر بلوک

۸. ارتباط بلوک ها با هم

۹. بررسی علائم خاص روی نقشه

استاندارد عملکرد:

خواندن نقشه مدارهای ساده الکترونیکی و تعیین ارتباط اجزا و نمادها از روی نقشه استاندارد

SAXXON HAA:

۱. انتخاب یک نقشه الکترونیکی (۵ دقیقه)

۲. نقشه خوانی با استفاده از کتاب اطلاعات و تعیین ارتباط بین اجزا (۵ دقیقه)

۳. بررسی ساختمان و عملکرد قطعات موجود در نقشه با استفاده از برگه اطلاعات قطعات (datasheet) (۲۵ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار: نور مناسب برای کارهای ظریف - اتاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (۲۷°C - ۱۸°C) - میز کار استاندارد با ابعاد

W1۸۰×D۸۰×H۸۰ cm مجهز به فیوز حفاظت جان - فرد با لباس کار - انجام کار در حال نشسته - نرم افزار خاص - ذره بین

- ابزار و تجهیزات: قطعات مجزای کریستال - رله - کابل - بلندگو - بی زر - فیوز - لامپ سیگنال - میکروفون - کانکتور - موتور - سوئیچ - آی سی تایمر - آی سی عملیاتی - اپتوکوپلر - LCD - 7seg - رایانه - ابزار تجهیزات تخصصی - آی سی های گیت دیجیتالی - آی سی رگولاتور

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	قطعات مجزا (discrete)	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	قطعات مجمع ساده	۲		
۲	تشریح بخش های مختلف نقشه (به صورت بلوک دیاگرام)	۲		
۳	خواندن علائم اختصاصی نقشه	۱		
۴	شاپستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲		
	۱- رعایت بهداشت فردی (شستن دست پس از استفاده از نقشه)			
	۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار			
	۳- شایستگی تفکر و یادگیری مادام عمر و کسب اطلاعات			
	۴- کاربرد فناوری			
میانگین نمرات				
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.				

واحد یادگیری ۷

شاپستگی نصب نرم افزارهای الکترونیکی

آیا تا به حال فکر کرده‌اید :

- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند محاسبات را انجام دهد و مقادیر کمیت‌ها را در مدار اندازه‌گیری کند.
- در تلفن همراه خود نرم افزار الکترونیکی نصب کنید، که بتواند شکل موج قسمت‌های مختلف یک مدار الکترونیکی را نمایش دهد.
- یک نرم افزار شبیه‌ساز چه کمکی به پیاده‌سازی سخت‌افزار یک مدار می‌کند؟
- اگر علاقه‌مند به خلبانی یک هوایپما باشید آیا بلا فاصله بعد از آموزش تئوری، توانایی هدایت هوایپما را خواهید داشت؟
- برای اجرای یک مدار پیچیده و گران‌قیمت، قبل از اجرای نرم افزاری باید اقدام به پیاده‌سازی سخت‌افزار نمود.
- حمل و نقل صدھا صفحه از برگه اطلاعات مربوط به قطعات الکترونیکی ساده‌تر است یا در اختیار داشتن یک نرم افزار به روز و جامع مرتبط با قطعات الکترونیکی؟
- کدام ساده‌تر است؟ حمل دھا جلد کتاب درباره مدارهای الکترونیکی یا یک لوح فشرده؟

پیشرفت سریع و روزافزون الکترونیک در زمینه‌های مختلف بر همگان روشن بوده و در واقع مصون ماندن از رشد انفجاری دنیای الکترونیک غیرممکن است. رایانه‌ها نه تنها در اغلب خانه‌ها جای پای خود را باز کرده‌اند، بلکه تعداد زیادی از آنها در سراسر دنیا برای تبادل اطلاعات به صورت شبکه به هم متصل‌اند. در رشته الکترونیک، وجود شبیه‌سازهای رایانه‌ای، برای طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیکی، اولاً نیاز به عملیات و محاسبات دستی را برطرف می‌کند، ثانیاً یادگیری اصول الکترونیک را ساده‌تر می‌سازد. در این فرایند، فرآگیر در مدت زمان کمتری به مهارت کافی دسترسی پیدا می‌کند.

در این واحد یادگیری، ابتدا به تشریح توانایی‌ها، مقایسه و طبقه‌بندی حداقل چهار نمونه از نرم افزارهای الکترونیکی می‌پردازیم. سپس مزايا، معایب و قابلیت‌های هر نرم افزار را بررسی می‌کیم. روش‌ها و فرایندهای، نصب، راهاندازی و به کارگیری نرم افزارهای الکترونیکی با استفاده از راهنمای ارائه شده توسط تولیدکننده را توضیح می‌دهیم و در پایان به آموزش چگونگی ترسیم نقشه‌های ساده الکتریکی و الکترونیکی می‌پردازیم.

استاندارد عملکرد :

اجرای مراحل دقیق نصب و نصب کامل نرم افزار

۱-۷- مواد، ابزار و تجهیزات موردنیاز واحد گیری :
نرم افزارهای الکترونیکی مولتی سیم، ادیسون، پروتئوس،
فت (Phet) و هر نرم افزار الکترونیکی مرتبط.

مشخصات فنی تجهیزات و تعداد آن در سند برنامه
درسی آمده است

۲-۷- نرم افزار الکترونیکی

نرم افزارهای متنوعی مانند نرم افزار فت (Phet)، ادیسون (Edison)، الکترونیک یار (Electronic Assistant)، محاسبه گر (Multisim)، مقاومت‌ها (Color Code)، مولتی سیم (Color Code)، بروتل (Protel)، بی‌سی‌بی ویزارد (PCB Wizard)، لبویو (LabView)، پروتئوس (Proteus)، بی‌اسپلیس (Proteus)، اچ‌اسپلیس (Hspice)، Pspice و متلب (matlab)، اچ‌اسپلیس (Pspice)، orcad و متلب (matlab) برای رشته الکترونیک در بازار صنعت وجود دارد.

همچنین نرم افزارهایی به صورت نمایشی تبلیغاتی (Demo) یا به صورت وابسته (آموزشی - آزمایشی Trial) عرضه می‌شود که می‌تواند به صورت زمان محدود یا زمان نامحدود ارائه شود. نرم افزارهای نمایشی و وابسته به آسانی قابل بارگیری (دانلود Download) از طریق اینترنت هستند. به طور کلی نرم افزارهای شبیه ساز در رشته الکترونیک این توانایی را دارند که می‌توانند مدارهای الکتریکی و الکترونیکی را کاملاً مشابه یک مدار واقعی شبیه سازی کنند. در این حالت کاربر قادر است عملکرد مدار را دقیقاً مشابه یک مدار عملی مشاهده و نتایج آن را دریافت نماید. در نرم افزارهای صنعتی مانند نرم افزارهای تولید مدار چاپی، کاربر می‌تواند خروجی به دست آمده را به عنوان یک خروجی صنعتی قابل قبول، مورد استفاده قرار دهد و توسط آن یک مدار چاپی واقعی را تولید کند. در واحد کارهای قبل از نرم افزارهای ادیسون، مولتی سیم، الکترونیک یار و محاسبه گر مقاومت‌ها استفاده

فیلم ۱

فیلم کار با نرم افزار Lab View را بینید.



شکل ۱-۷-۱ محیط این نرم افزار Lab View

چه کسانی از نرم افزار Proteus استفاده می‌کنند؟

نرم افزار پروتئوس برای موارد و افراد زیر کاربرد دارد:


- ۱ طراحان مدار کنترل
- ۲ هنرآموزان الکترونیک برای آموزش به هنرجویان
- ۳ مهندسان و تکنسین‌های الکترونیک برای آزمایش‌های مدار و کنترل
- ۴ شبیه‌سازی مدارهایی که آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در آنها وجود دارد.
- ۵ طراحی رو و پشت فیبر مدار چاپی
- ۶ طراحی مدار چاپی چند لایه

با استفاده از نرم افزار پروتئوس کاربر بدون نیاز به ساخت افزار، می‌تواند برنامه مورد نظر خود را بنویسد و مدار را با تمام جزئیات و به صورت کامل شبیه سازی نماید. همچنین عیوب یابی مدار به صورت نرم افزاری و بدون اتلاف وقت و دغدغه‌های مرتبط با اتصالات سخت افزاری، امکان‌پذیر است. پس از اطمینان از صحت عملکرد مدار، کاربر می‌تواند PCB (نقشه مدار چاپی) مدار را رسم کند و بر اساس آن دستگاه را بسازد و به کار ببرد. شکل ۲-۲ محیط نرم افزار پروتئوس را نشان می‌دهد.

با جست وجو در اینترنت درباره نرم افزار Lab View تحقیق کنید و نتایج پژوهش را به کلاس ارائه دهید.

نرم افزار پروتئوس (Proteus)

نرم افزار پروتئوس (Proteus full version) قوی‌ترین نرم افزار شبیه‌سازی الکترونیک است که ۹۰٪ کارایی آن در شبیه‌سازی IC‌های قابل برنامه‌نویسی میکروکنترلرهای (ریزپردازنده‌ها) مانند میکروکنترلرهای AVR، FPGA و PIC است. نرم افزار پروتئوس دارای ۲ بخش طراحی مدارها و شبیه‌سازی و طراحی مدار چاپی (PCB) است. در نسخه جدید قطعات زیادی اضافه شده و سرعت اجرای برنامه‌ها نیز افزایش پیدا کرده است. این برنامه به دلیل شبیه‌سازی فوق العاده قوی و دارا بودن تعداد زیادی از IC‌های قابل برنامه‌ریزی، شهرت و کاربرد زیادی پیدا کرده است.

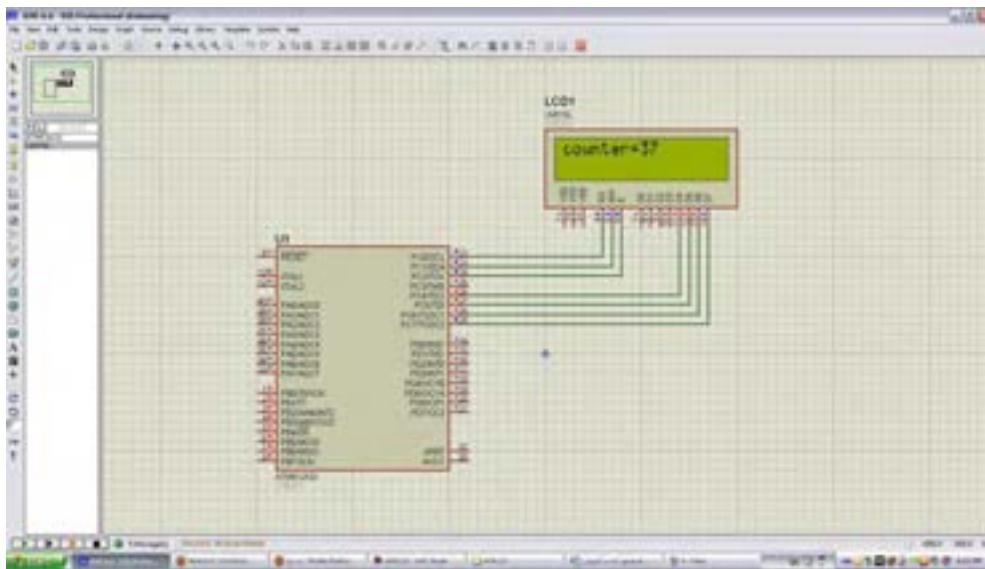


شکل ۷-۲ - محیط نرم افزار پروتوس

نرم افزار PSpice

- ۱ آنالیزهای پیشرفته (Advanced Analysis)
 - ۲ بهینه سازی خودکار مدار (automatic optimization of a circuit)
 - ۳ قابلیت تغییر در مدل الیمانها (Model Editor)
 - ۴ پارامتری کردن مدل الیمانها (parametrized models)
 - ۵ اضافه شدن هزاران المان جدید
 - ۶ توانایی نصب المان‌های جدید از طریق جستجو در شبکه اینترنت
- چرا ما به نرم افزار شبیه‌سازی مدار نیاز داریم؟**
- پاسخ درست به این سؤال اهمیت زیادی دارد و برای افرادی که می‌خواهند کار با این نرم افزار را شروع کنند، انگیزه زیادی ایجاد می‌کند، لذا لازم است به موارد مطرح شده دقت کنید: شبیه‌سازی یک مدار به طراح اجازه می‌دهد که بدون نیاز به ساخت مدار، امکان ارزیابی مدار طراحی شده را فراهم سازد. این امکان باعث صرفه‌جویی بسیار زیادی در هزینه‌ها و زمان اجرایی طرح می‌شود. با انجام شبیه‌سازی
- PSPICE = Personal computer Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis
- یک نرم افزار شبیه‌سازی برای مدارهای آنالوگ یا دیجیتال و ترکیب آنها با قابلیت اجرا بر روی رایانه‌های شخصی است. با کمک PSpice می‌توانیم رفتار مدارهایی مانند تقویت‌کننده‌های صوتی و ماوراء صوت، منابع تغذیه خطی و سوئیچینگ، مدارهای مخابراتی (اسیلاتورها، میکسرها، مدولاتورها)، خطوط انتقال قدرت، مدارهای ابزار دقیق (مدل‌های جریان به ولتاژ، ولتاژ به جریان، ولتاژ به فرکانس، بل‌های اندازه‌گیری) مدارهای کنترل (دما، فشار، سرعت، مکان) را مدل‌سازی کنیم و سپس با شبیه‌سازی مدار، پاسخ آنها را در شرایط خواسته شده مورد ارزیابی قرار دهیم.
- نسخه‌های جدید PSpice دارای توانایی‌های بسیار زیادی نسبت به نسخه اولیه آن می‌باشند، که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

شود و اطلاعاتی که با آزمایش بر روی سخت افزار برد نمونه ساخته شده، به دست می آید را نمی توان به طور کامل از طریق شبیه سازی به دست آورد. شکل ۳-۷ محیط کار نرم افزار PSpice را نشان می دهد.

طرح می تواند پاسخ رفتار مدار عملی را قبل از ساخته شدن آن تحلیل کند. امکان تغییر بر روی قطعات مدارهای با توان و ولتاژ بالا در محیط شبیه سازی، بدون ایجاد خطر برای مدار و طراح آن وجود دارد. شبیه سازی مدار در شرایط مختلف کاری و محیطی نیز امکان پذیر است، توجه کنید که شبیه سازی مدار نمی تواند جایگزین ساخت برد مدار واقعی

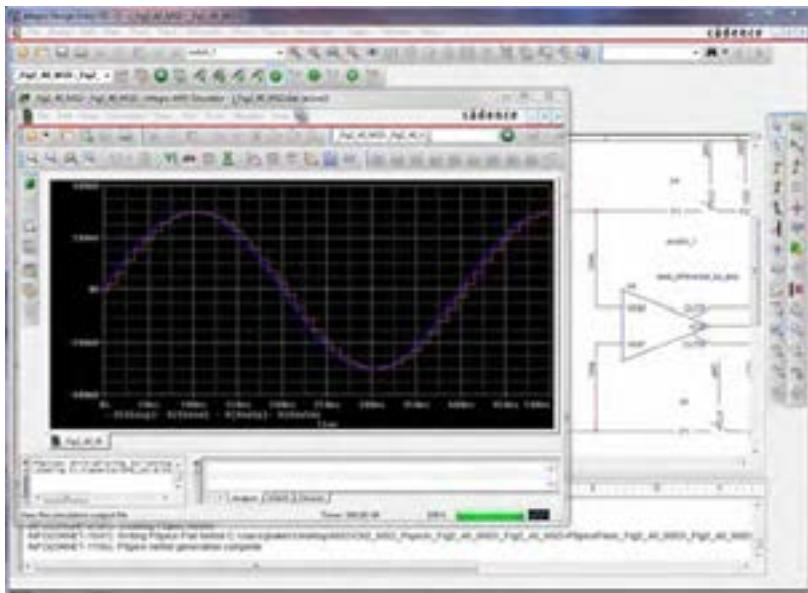

شکل ۳-۷- محیط نرم افزار Pspice

نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer

نرم افزارهای مدار چاپی نیز از نرم افزارهایی است که در طول آموزش به دانش و مهارت آنها نیاز داریم. از جمله این نرم افزارها می توان به نرم افزار پروتل (Protel) اشاره کرد.


نرم افزار Protel DXP یا Altium Designer نوع ارتقا یافته نرم افزار پروتل است. این نرم افزار برای پیاده سازی نقشه فنی (شماتیک)، طراحی مدار چاپی (PCB) و آنالیز مدارهای آنالوگ و برخی مدارهای دیجیتالی طراحی شده است. یکی از مزایای این نرم افزار دسته بندی مناسب کتابخانه ها است که با صرف زمان کوتاهی می توان قطعه مورد نظر را پیدا کرد.

آنالیز مدارهای آنالوگ در پروتل، توسط تحلیل گری اسپایس (Pspice) انجام می شود. در محیط طراحی PCB در پروتل، کتابخانه های کامل و بدون نقص وجود دارد. این امر سبب رفاه بیشتر کاربر در طراحی انواع PCB با این نرم افزار می شود. نرم افزار Altium Designer می تواند طراحی شمارا از لحاظ نرم افزاری و ساخت افزاری به صورت یک پارچه در آورد. شما می توانید مراحل طراحی خود را به سادگی انجام دهید. امکانات ویژه ای مانند افزایش لایه های مکانیکی و هوش مصنوعی به نسخه جدید این نرم افزار افزوده شده است. با استفاده از این نسخه می توان طرح های خود را به استانداردهای جهانی تزدیک

خواهید بود برای مدارهای طراحی شده فیبر مدار چاپی آماده کنید و از آنها برای ساخت مدارها استفاده نمایید. در این نسخه امکان شبیه‌سازی و کدنویسی برخی از FPGA‌ها نیز فراهم شده است که زمان طراحی و پیاده‌سازی را به حداقل می‌رسانند. نسخه جدید این نرم‌افزار حرفه‌ای دارای تحولات و پیشرفت‌های زیادی بوده که کار شما را برای طراحی نسل‌های بعدی مدارهای الکترونیک بسیار ساده کرده است.

شکل ۴-۷ محیط کار نرم‌افزار پروتل را نشان می‌دهد. درباره نرم‌افزار پروتل و قابلیت‌های آن تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس درس ارائه نمایید.

کرد. این نرم‌افزار بی‌شك یکی از بهترین برنامه‌ها در زمینه طراحی و شبیه‌سازی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی است، که به دلیل حجم بالایی که دارد تعداد بسیار زیادی از قطعات با مدل‌ها و نمادهای مختلف را شامل می‌شود. شما با این نرم‌افزار می‌توانید انواع مدارهای مختلف حتی مدارهایی که دارای قطعاتی مانند FPGA و CPLD است را طراحی و شبیه‌سازی کنید و برای آنها در محیط نرم‌افزار و با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف برنامه بنویسید و آنها را برای نرم‌افزار برنامه‌ریزی نمایید. کار کردن با این نرم‌افزار به دلیل پیچیدگی که دارد برای هنرجویان تا حدودی مشکل است. همچنین با استفاده از این نرم‌افزار قادر

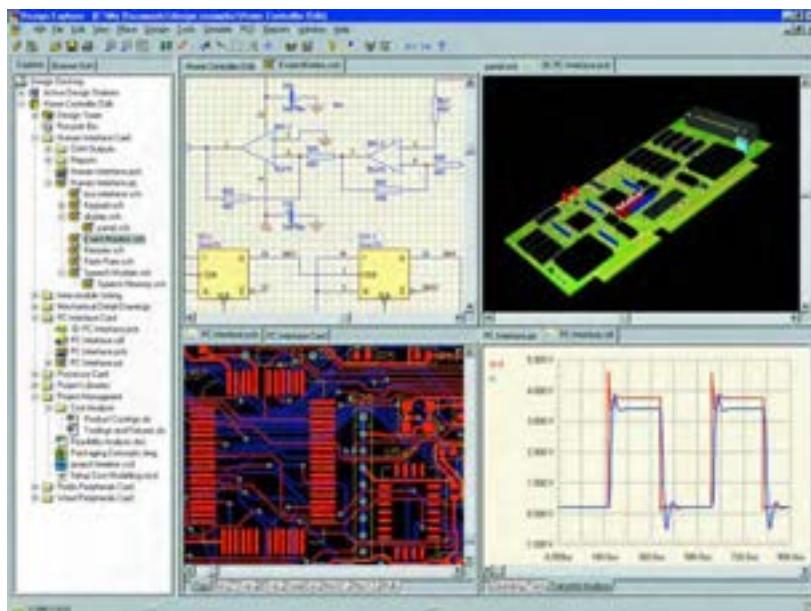

شکل ۴-۷ - محیط کار نرم‌افزار پروتل

فیلم آموزشی نرم‌افزار پروتل را ببینید و درباره آن بحث کنید.

فیلم ۲




نرم افزار PCB Wizard

تجاری تولید مدار چاپی را پوشش می‌دهد. این مراحل شامل ترسیم شماتیک، دریافت شماتیک، نقشه جانمایی قطعات، تنظیمات و چیدمان جدول لیست قطعات و تولید فایل برای ساخت مدار چاپی است. شکل ۵-۷ صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard را نشان می‌دهد.

پژوهش



با جستجو در اینترنت، نرم افزارهای دیگری که در ساخت مدار چاپی کاربرد دارد را بباید و نتیجه پژوهش خود را به کلاس ارائه کنید.

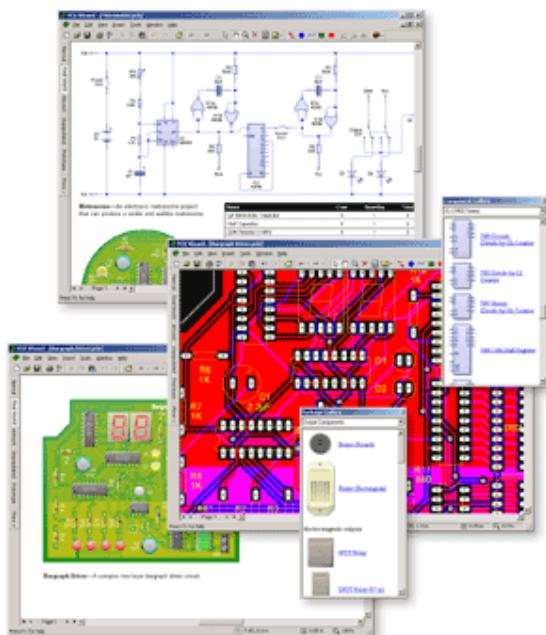

شکل ۵-۷ - صفحات مختلف نرم افزار PCB Wizard

فیلم نحوه کار انواع نرم افزار الکترونیکی در ساخت مدار چاپی را مشاهده کنید و در مورد آن بحث کنید.

فیلم ۳



الگوی پرسش

استفاده از نرم افزار Phet قابل اجراست را توضیح دهید.
۵ با استفاده از نرم افزار مولتیسیم می‌توانیم مدارهای و و با استفاده از نرم افزار پروتئوس می‌توانیم مدارهای را شبیه‌سازی کنیم.

- ۱ نرم افزار ادیسون چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.
- ۲ تفاوت نسخه‌های Demo و Tutorial را در دو سطر شرح دهید.
- ۳ نرم افزار Phet در کدام زمینه‌های آموزشی کاربرد دارد؟ سه مورد نام بیرید.
- ۴ سه مورد از آزمایش‌های الکتریکی و الکترونیکی که با

مقایسه نرم افزارها از نظر قابلیت‌های نرم افزاری و ساخت افزاری

نرم افزار Demo و Trial ادیسون، رایگان بوده و تقریباً فضای کمی از حافظه رایانه (در حدود ۳۵ مگابایت) را اشغال می‌کند. به دلیل داشتن ویژگی‌های زیر بسیار جذاب است:

- ۱ شبیه‌سازی آزمایشگاه ۳ بعدی الکترونیک
- ۲ طراحی مدارهای کاربردی
- ۳ آزمایش و راهاندازی مدارهای الکترونیکی
- ۴ داشتن محیطی ساده و جذاب
- ۵ داشتن افکت‌های صوتی جالب
- ۶ داشتن دستگاه‌های اندازه‌گیری و تولید کننده سیگال

نرم افزار Phet به هنرجویان کمک می‌کند تا بتوانند پدیده‌های علمی که نمی‌توانند بینند را در محیطی پویا و جذاب و با استفاده از کنترل‌های فیزیکی، مستقیماً مشاهده کنند. نرم افزار تعاملی Phet با ارائه بیش از ۱۲۰ شبیه‌سازی، تدریس و یادگیری دروسی نظری فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و ریاضی را بهبود می‌بخشد. این نرم افزار محصول دانشگاه کلورادو است و بخش فارسی نیز دارد. برای استفاده از این نرم افزار، رایانه شما نیاز به قابلیت‌های ویژه‌ای ندارد. نرم افزار رایگان Phet آزمایش‌های علوم پایه را به نحوی جالب و برگرفته از آخرین دستاوردهای محققان طراحی و شبیه‌سازی کرده است و بر پایه نرم افزارهای فلاش و جاوا برنامه‌نویسی و اجرا می‌شود. برای مشاهده آزمایش‌های این نرم افزار باید برنامه‌های فلاش و جاوا نیز در سیستم رایانه نصب شوند. حجم اجرایی این نرم افزار ۵۲۳ مگابایت است.

در نسخه‌های جدید و پیشرفته نرم افزار مولتی‌سیم، علاوه بر قابلیت رسم شماتیک و تحلیل مدارهای الکترونیکی، تهیه نقشه مدار چاپی نیز وجود دارد. برای راهاندازی نرم افزار مولتی‌سیم، سیستمی با حداقل مشخصات زیر مورد نیاز است که معمولاً در

منوی اولیه نرم افزار ارائه می‌شود:

۶ مشابهت‌های نرم افزارهای پروتئوس و لب‌ویو را توضیح دهید.

۷ برای استفاده از آی‌سی‌های قابل برنامه‌ریزی در نرم افزار بروتئوس از کدام زبان‌های برنامه‌نویسی می‌توان استفاده کرد؟
۸ کدام نرم افزار معرفی شده، قابلیت نمایش سه بعدی قطعات را دارد؟

۹ قابلیت‌های نسخه‌های جدید نرم افزار Pspice را بنویسید.
۱۰ نرم افزار پروتل چه ویژگی‌هایی دارد؟ توضیح دهید.

۳-۷- طبقه‌بندی نرم افزارها

با توجه به نرم افزارهای معرفی شده، هر کدام برای هدف ویژه‌ای استفاده می‌شوند. برای شبیه‌سازی و آزمایش مدارهای ساده از نرم افزار ادیسون می‌توان استفاده کرد. نرم افزار Phet مدارها و آزمایش‌های از پیش تعیین شده را دارد، که با اجرای هر یک و تعاملی که این نرم افزار فراهم نموده است، می‌توان تغییرات و نتایج را مورد بررسی قرار داد. نرم افزار مولتی‌سیم، شبیه‌سازی است که پیشترین کاربرد را در این مقطع برای هنرجویان فراهم می‌کند. محیط این نرم افزار مشابه با فضای آزمایشگاه واقعی است، لذا در تفهیم مطالب درسی کارایی بالایی را برای هنرجویان به وجود می‌آورد. نرم افزارهای لب‌ویو، پی‌اس‌پایس و پروتئوس در برنامه‌ریزی آی‌سی‌های میکروکنترلر کاربرد دارد و برای اجرای پروژه‌های عملی و کاربردی، قابل استفاده است. هنگام استفاده از این نرم افزارها لازم است کاربر با برنامه‌نویسی، یا استفاده از برنامه‌آماده نیز، آشنایی داشته باشد.

نرم افزارهای تخصصی دیگری متناسب با سطح هنرجویان نیز در رشته الکترونیک وجود دارد که با توجه به نظر هنرآموزان و پژوهه تعریف شده، قابل استفاده است.

جدول ۱-۷ جدول مقایسه نرم افزارهای اگاهی از قابلیت‌های سیستم برای نصب نرم افزارها است و نیازی به حفظ کردن نیست.

نام نرم افزار	حجم	نوع نرم افزار		نویانای						کاربری						پیجده		اصلی		Trial		Demo							
		قابلیت دسترسی	قیمت	مناظر	هزینه همراه مطابق با	هزینه هموز	هزینه ارزان	گران	سخت	آسان	موجود در ایران	تویید مدار جایی	تعییل	نمایش	شبیه‌سازی	آسان	کم زیاد												
Edison		-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓		
Multisim	۷۰۷ MB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	Original																
Lab View	۱۲۲۴ MB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	قابل در رافت فارسی																
Proteus	۲۶۱ MB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	Original																
Pspice	۱۱۵ MB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	قابل در رافت فارسی																
Protel DXP	۲۲۲ MB	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	Original	Original															

جدول ۱-۷ جدول مقایسه نرم افزارها

پژوهش



۷-۴ نصب نرم افزارهای الکترونیکی

لازم است از لوح فشرده(CD) اصلی نرم افزار که از بازار تهیه کرده اید، استفاده کنید. نرم افزار پروتئوس برای تحلیل مدارهای آنالوگ و دیجیتال کاربرد دارد. البته قابل ذکر است که در زمینه تحلیل مدارهای الکترونیکی نرم افزارهای قوی دیگری مانند Orcad وجود دارد، اما یکی از مزیت های پروتئوس نسبت به Orcad امکان تحلیل و شبیه سازی میکرو کنترلرها، انواع موتورها و انواع نمایشگرهای می باشد.

در فصل های قبل با نصب نرم افزارهای ادیسون و مولتی سیم آشنا شدید. معمولاً نصب هر نرم افزاری مسیری شبیه نرم افزارهای مشابه را دارد. با استفاده از جستجو در اینترنت، جزو اوت و مطالب مربوط به نصب نرم افزارها که از سوی برخی سایتها و گروه های تخصصی در اینترنت قرار داده شده است، می توان نصب نرم افزار را بدون اشکال انجام داد. یادآور می شود که اگر حجم نرم افزار زیاد باشد

نسخه های مختلف نرم افزار پروتئوس را شناسایی کنید و توانایی آن را فهرست کرده و به کلاس درس ارائه دهید.

۷-۵ نرم افزارهای قابل استفاده توسط تلفن های همراه

نرم افزارهایی که بر روی گوشی های هوشمند قابل نصب و اجرا هستند، نرم افزارهای تحت اندروید (Android) نامیده می شوند و فایل های آن پسوند APK دارند.



شکل ۶-۷ صفحه کار نرم افزار Electric Toolkit

پژوهش

ویژگی ها و بخش های مختلف برنامه اندروید Electro Droid را استخراج و فهرست کنید.

شکل ۷-۷ صفحه اصلی نرم افزار ElectroDriod را نشان می دهد.



شکل ۷-۷ صفحه اصلی نرم افزار Electro Driod

نرم افزار Electric Toolkit


نرم افزار Electric Toolkit برای تلفن های همراه اندرویدی ساخته شده است، مراحل مختلف سیم کشی و کارهای برقی خانگی را به شما یاد می دهد. کارهایی مانند نصب کلیدهای برق، انتخاب سیم مناسب برای هر وسیله، کلیدهای برق چندگانه (مانند کلید لوسترها) از مواردی است که در این برنامه کوچک و کاربردی به شما آموزش داده می شود.

شکل ۷-۶ صفحه کار نرم افزار را نشان می دهد.
حجم این نرم افزار ۳/۷ مگابایت است و برای گوشی های اندروید با فرمت ۲/۱ یا بالاتر قابل استفاده است.

نرم افزار ElectroDriod

نرم افزار ElectroDriod برنامه اندروید ساده و قدرتمند در زمینه اطلاعات و قطعات الکترونیک می باشد که بر روی تبلت و گوشی های تلفن همراه هوشمند با سیستم عامل اندروید قابل اجرا است. از ویژگی های این برنامه وجود کتابخانه هایی مانند مشخصات میکرو کنترلر AVR و PIC و جستجوی قطعات می باشد.

در شکل ۸-۷ تعدادی از محیط کار در قسمت های مختلف این نرم افزار را مشاهده می کنید.

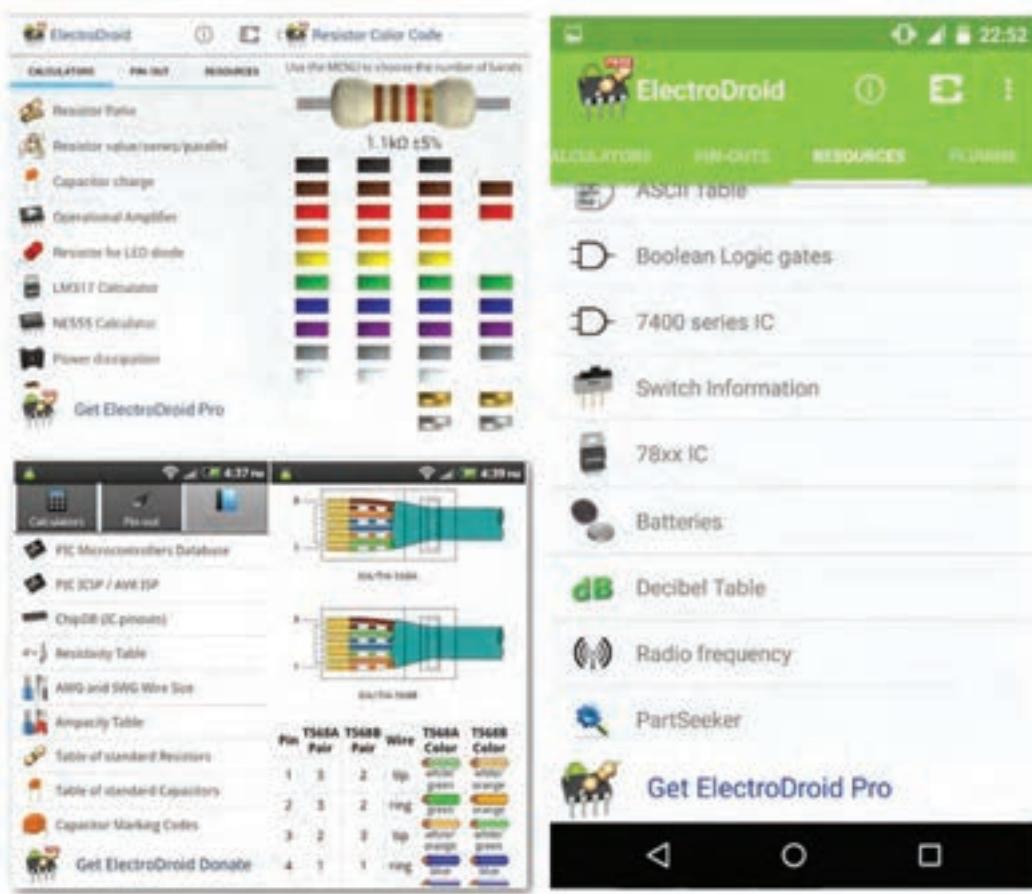

شکل ۸-۷- محیط کار نرم افزار

انتخاب کرده و در مدار خود استفاده کنید. از ویژگی بارز این نرم افزار وجود اسیلوسکوپ جهت نمایش شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی simulation می باشد، به طوری که این امکان نیز فراهم هست تا بر روی مسیر دلخواه کلیک کرده و شکل موج کامل آن را بر روی اسیلوسکوپ مشاهده و آن را ذخیره کنید.

از دیگر محسن اسیلوسکوپ در این نرم افزار، نمایش ۴ شکل موج قسمت های مختلف مدار در هنگام شبیه سازی به صورت همزمان است. شکل ۹-۷ صفحه اصلی این نرم افزار و نمایش شکل موج و مدار با استفاده از LED را در نرم افزار نشان می دهد.

نرم افزار EveryCircuit

از سری نرم افزارهای شبیه سازی الکترونیک برای سیستم عامل اندروید، نرم افزار Every Circuit است. با استفاده از این نرم افزار می توانید در تبلت ها و گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل اندروید به راحتی مدارهای مورد نظر خود را طراحی و شبیه سازی کنید. با توجه به محبوبیت سیستم عامل اندروید در بین کاربران ایرانی، وقدرت بالا و امکانات جالب این نرم افزار، شما می توانید به سادگی تمام قطعات مورد نیاز خود را از جمله گیت های منطقی، ترانزیستور، ترانزیستور فت (FET)، انواع دیود، تقویت کننده عملیاتی (opamp)، سلف، خازن، مقاومت، منابع جریان و ولتاژ و منبع متناوب را




نمایش شکل موج در نرم افزار
Every Circuit

الکترونیکی، استفاده از قطعات SMD یا همان نصب سطحی است. در قطعات SMD کدهایی را برروی قطعات می‌نویسند. برای اینکه بدانیم چه قطعه‌ای چه وظیفه‌ای را بر عهده دارد یا پایه‌های آن به چه صورت است باید از کد قطعه استفاده کنیم. با استفاده از نرم افزار Decypher SMD به راحتی می‌توانید با وارد کردن کد SMD یا شماره قطعه، مشخصات قطعه مورد نظر مانند، نوع قطعه، کارخانه سازنده و پایه‌های خروجی آن را مشاهده کنید. شکل ۹-۷ صفحه اصلی این نرم افزار را نشان می‌دهد.

برای شروع کار با نرم افزار کافی است قطعه مورد نظر را انتخاب و در صفحه میز کار خود ظاهر کنید. با انتخاب پایه هر قطعه می‌توانید آنها را به یکدیگر وصل نمایید. همچنین مانند سایر نرم افزارها مقادیر قطعه مورد نظر قابل تغییر است. در مجموع این نرم افزار رابط کاربری سند و ساده‌ای دارد و به راحتی می‌توانید از آن استفاده کنید. بدیهی است، هرچه اندازه نمایشگر دستگاه شما بزرگ‌تر باشد کار کردن با آن نیز آسان‌تر خواهد بود. در پایان کار می‌توانید مدار خود را ذخیره کنید.

SMD Decypher نرم افزار

نرم افزار SMD Decypher یکی از برنامه‌های اندروید در زمینه الکترونیک برای شناسایی قطعات SMD بر اساس کدهای آن، با قابلیت نمایش پایه‌ها، نوع بسته‌بندی، کارخانه سازنده و جستجوی برگه اطلاعات (Data Sheet) است. همان‌طور که می‌دانید برای کوچک‌تر شدن حجم‌های

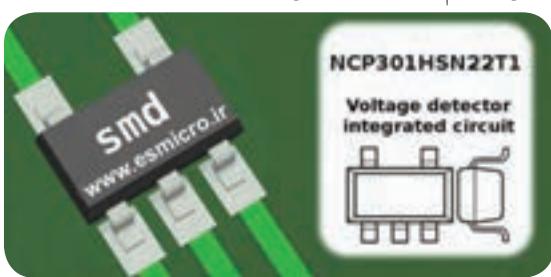

شکل ۹-۱۰ صفحه اصلی نرم افزار SMD Decypher



ویژگی ها و بخش های مختلف برنامه اندروید ElectroDroid را استخراج و فهرست کنید.

در شکل ۷-۱۱ محیط کار نرم افزار SMD Decypher را مشاهده می کنید.



شکل ۷-۱۱-محیط کار نرم افزار SMD Decypher

الگوی پرسش

۷-۶-اصطلاحات و علائم در نرم افزار مولتیسیم
در فصل های قبل با نرم افزار ادیسون و مولتیسیم آشنا شدید و بستن مدارهایی را تجربه کرده اید. در این فصل نرم افزار مولتیسیم و بستن مدار در این نرم افزار و اصطلاحات و علائم موجود در آن آموزش داده می شود. در هر نرم افزاری ابتداء لازم است نوارهای اصلی آن را بشناسید.

نوار منو (Menu Bar)

مانند همه نرم افزارها در نرم افزار مولتیسیم، نوار منو در قسمت بالای پنجره محیط کار قرار دارد. این نوار امکان تغییر رفتار و شکل برنامه را به کاربر می دهد. تمام فرمان های اجرایی، توسط کلیدهای میانبر و آیکون های نوار ابزارها، در این منو گنجانده شده است.


- ۱ برای نصب یک نرم افزار چه نکات مهمی را باید در نظر گرفت؟
- ۲ کدام درایو رایانه جهت محل ذخیره نرم افزار مناسب تر است؟
- ۳ چه نرم افزارهایی به نرم افزارهای تحت اندروید معروفند؟
- ۴ ویژگی های نرم افزار ElectroDriod را نام ببرید.
- ۵ مزیت نرم افزار Every Circuit را بنویسید.

نوار ابزارها (Tool Bars)

- ◆ نوار ابزار استاندارد Standard Toolbar
 - ◆ نوار ابزار قطعات Component Toolbar
 - ◆ نوار ابزار قطعات مجازی Virtual Toolbar
 - ◆ نوار ابزار امکانات گرافیکی Graphic Anotation Toolbar
 - ◆ نوار ابزار دستگاههای اندازه‌گیری Instrument Toolbar
- در شکل ۷-۱۲ نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم را مشاهده می‌کنید.
- نوار ابزار در اکثر پنجره‌های ویندوز قابل دسترسی می‌باشد و دگمه‌های قرار گرفته بر روی آن امکان دستیابی به عملیات متداول و سریع را فراهم می‌کند. این نوار ابزارها می‌توانند به روش کشیدن و رها کردن (Drag and Drop) به چهار گوشه پنجه نرم‌افزار جابجا شوند. نرم‌افزار مولتی‌سیم دارای پنج نوار ابزار در محیط اصلی برای ترسیم نقشه فنی مدار است. نوارهای ابزار در نرم‌افزار مولتی‌سیم به ترتیب زیر هستند.



شکل ۷-۱۲- نوارهای ابزار نرم‌افزار مولتی‌سیم

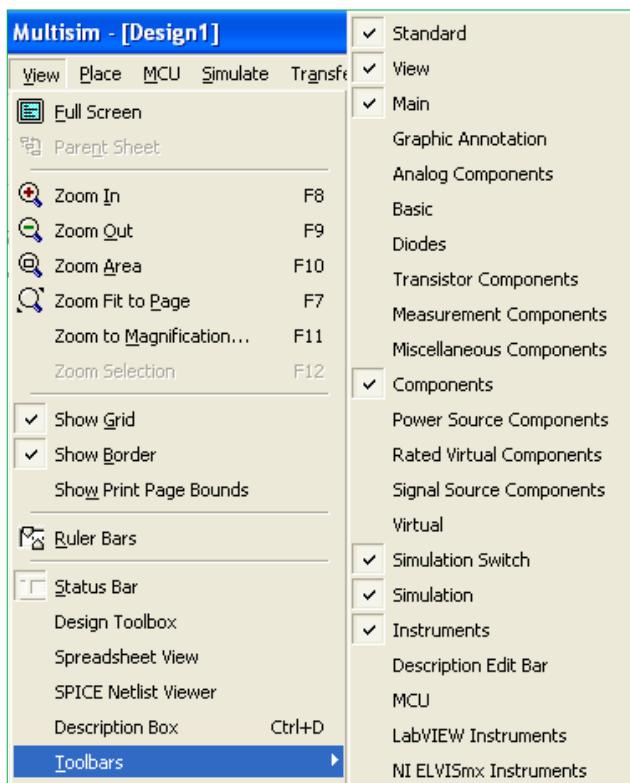

شکل ۷-۱۳- قرار دادن نوار ابزارهای نرم‌افزار در محیط کار


در این نرم‌افزار نوارهای دیگری نیز وجود دارد که بنا بر ضرورت کار و استفاده می‌توانید آنها را فعال نمایید. در صورتی که هر یک از نوار ابزارهای مولتی‌سیم در محیط کار وجود نداشته باشد، مطابق شکل ۷-۱۳ با استفاده از منوی View می‌توانید نوار ابزار مورد نظر را انتخاب نموده و آن را فعال کنید و با ظاهر شدن هر نوار در صفحه به وسیله ماوس آن را به محل دلخواه منتقل نمایید.

در فصل‌های قبل با استفاده از این نرم‌افزار مدارهای متعددی را مورد آزمایش قرار داده‌اید. در این فصل با استفاده از ابزارهای جدید ضمن معرفی ابزارها، چند مدار متنوع و متفاوت را ترسیم و شبیه‌سازی خواهیم کرد.

۷-۷- یک نمونه مدار در نرم افزار مولتیسیم

مدار شارژ و دشارژ خازن

برای تحلیل یک نمونه مدار شارژ و دشارژ خازن و بررسی منحنی های آن از مدار شکل ۷-۱۴ استفاده می کنیم. در این مدار یک موج مربعی اعمال می کنیم و با استفاده از آنالیز حالت گذرا (Transient) منحنی شارژ و دشارژ خازن را به دست می آوریم.

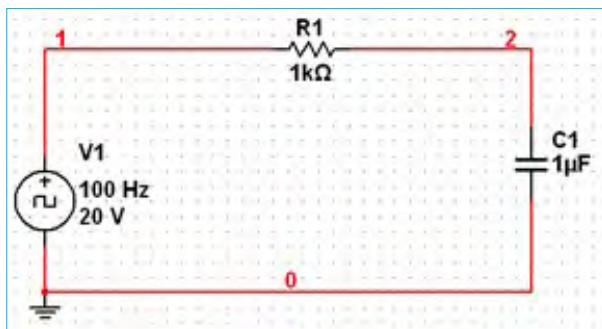

شکل ۷-۱۴- مدار شارژ و دشارژ خازن

مقادیر پارامترهای زمان شروع Analysis Parameters و پایان تحلیل را در کادرهای TSTOP و TSTART به ترتیب برابر صفر و ۱٪ ثانیه وارد کنید.

در ادامه روی زبانه OutPut Variables کلیک کنید و در صفحه مربوطه می بایست از قسمت :

شماره گرهی از مدار را که می خواهید شکل ۷-۱۴ موج آن رسم شود، را انتخاب نمایید. با توجه به شماره گرههای مدار، گره شماره ۲ را انتخاب نموده و گزینه Add را کلیک کنید، تا به قسمت مقابل یعنی : Selected Variables For Analysis


با انجام تنظیمات فوق در پایان پنجره Simulate گزینه Analysis Graphs را کلیک کنید تا مدار آنالیز شده و پنجره Analysis Graphs ظاهر شود. شکل ۷-۱۵ نمایش منحنی شارژ خازن را نشان می دهد.

برای ترسیم مدار منبع پالس مربعی را مطابق شکل ۷-۱۴ از نوار ابزار Signal Source Component مربوط به نوار قطعات مجازی و با انتخاب گزینه :

Place Clock Voltage Source Basic Component نمایید. خازن و مقاومت را نیز از نوار بردارید.


در این مدار چون نیاز به مشاهده و استفاده از شماره گرههای مدار می باشد، بنابراین گزینه تنظیمات (Preferences) را از منوی Option انتخاب کنید تا پنجره آن ظاهر شود. در این پنجره با انتخاب سربرگ Circuit وارد صفحه آن شده و گزینه Show Node Name را تیک بزنید تا با کلیک روی گزینه گرههای مدار نمایش داده شود. در مرحله بعد OK برای تنظیم گزینه های آنالیز Transient در منوی :

Transient Analysis گزینه Simulate را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن ظاهر شود. برای تنظیم پارامترهای مدار شارژ و دشارژ خازن، ابتدا با انتخاب زبانه

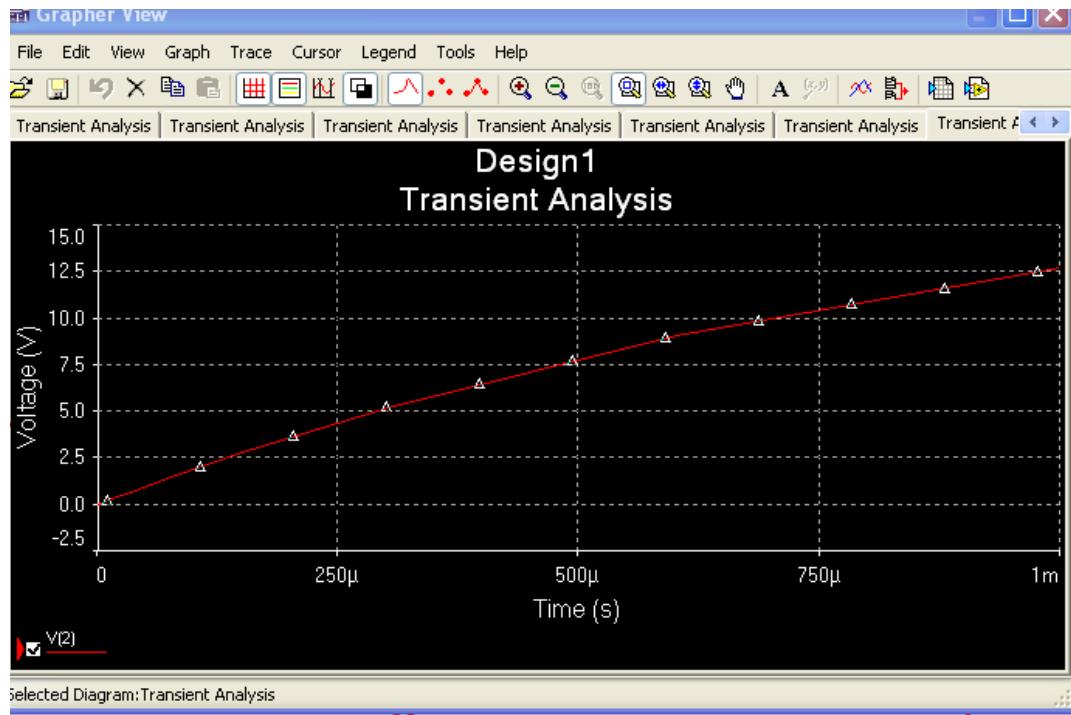

شکل ۷-۱۵ - منحنی شارژ خازن

در شکل ۷-۱۶ هم زمان منحنی شارژ و دشارژ خازن را در دستگاه Transient Analysis مشاهده می‌کنید.

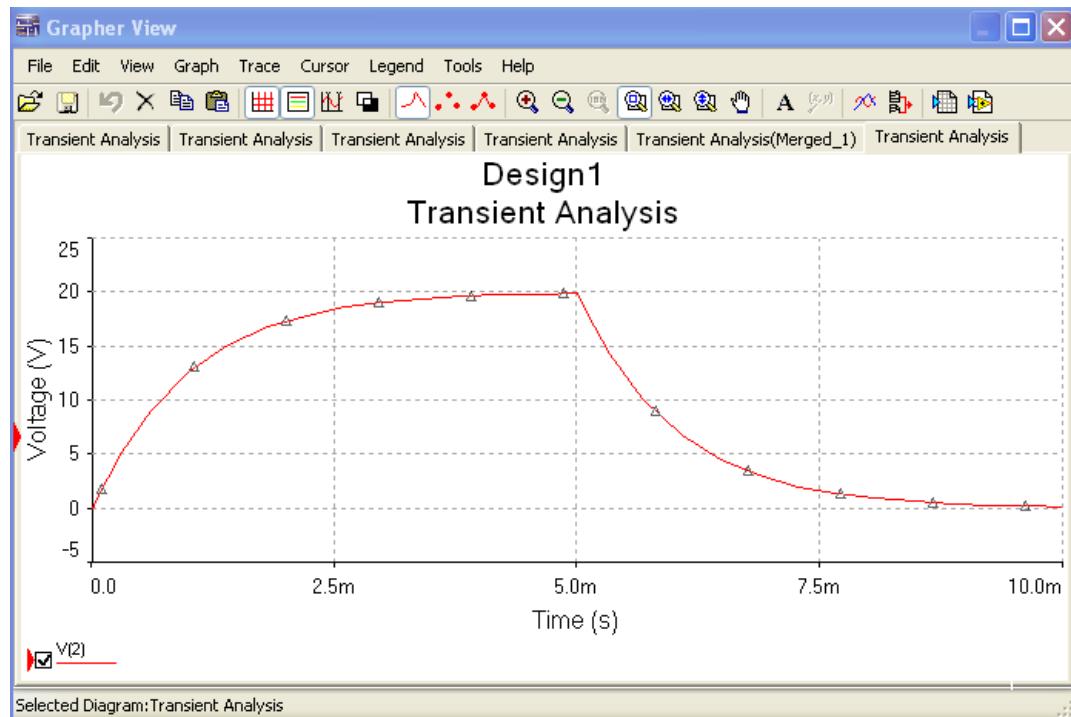

شکل ۷-۱۶ - منحنی شارژ و دشارژ خازن

۷-۸_آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱ نرم افزارهای Demo نرم افزارهایی به صورت Tutorial آزمون نظری پایانی واحد یادگیری عرضه می شوند.

۲ کدام نرم افزار برای شبیه سازی IC های قابل برنامه نویسی کاربرد بیشتری دارد؟

الف) Lab View ب) Proteus ج) Pspice د) Protel DXP

۳ شبیه سازی مدارهای الکترونیکی توسط نرم افزار چه مزایایی دارد؟ شرح دهد.

۴ نرم افزار Protel DXP نرم افزاری قدرتمند برای طراحی مدار چاپی (PCB) یک لایه و دو لایه است.

درست نادرست

۵ فایل های نرم افزارهای تحت اندروید با پسوند .apk دو نمونه از این نوع نرم افزار هستند.

۶ معنی فارسی هر یک از لغات زیر را بنویسید.

الف) Menu Bar ب) Virtual گ) Component

ت) Tool Bar د) Analysis ح) Gate Logic

چ) Instrument چ) Simulate

۷ فرایند نصب یک نرم افزار باید به ترتیب اجرا شود. در زیر چند نمونه از فرایند آمده است. ترتیب صحیح موارد را به هم با خط رنگی متصل کنید.

ترتیب اجرا	Save
۱	Run
۲	Down Load
۳	Extract Here
۴	Save

۷-۹ آزمون عملی پایانی واحد یادگیری

مدار عملی شکل ۷-۱۷ را با استفاده از نرم افزار مولتی سیم بیندید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.


۱ مدار شکل ۷-۱۷ چه کاربردی را نشان می دهد؟

۲ در این مدار از چه گیت های منطقی استفاده شده است؟

۳ مدار را راه اندازی کنید و از صحت کار آن مطمئن شوید.

۴ با تغییر کلیدهای A و B وضعیت روشن و خاموش شدن هر یک از چراغ ها را بنویسید.

۵ جدولی برای تغییر کلیدها و وضعیت چراغ ها ترسیم کنید که همه حالات ممکن را در برداشته باشد.

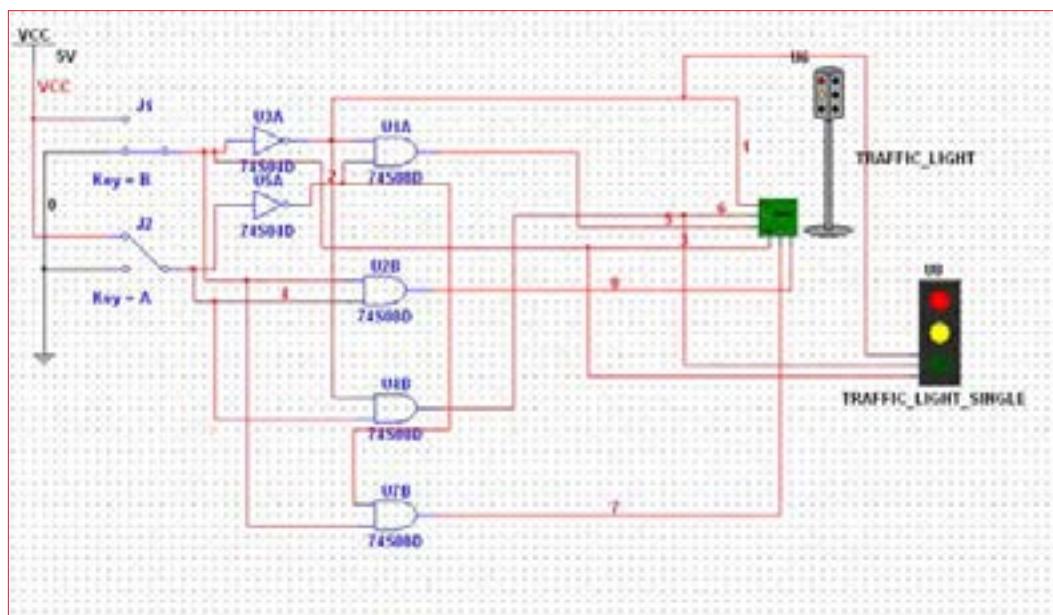

شکل ۷-۱۷ مدار آزمون عملی

۶ یک مدار کاربردی دیگر انتخاب کنید و آن را با نرم افزار مولتی سیم یا هر نرم افزار توصیه شده دیگر ترسیم کنید.

ارزشیابی شایستگی نصب نرم افزار الکترونیکی

شرح کار:

- ۱- جست وجو در اینترنت یا سایر منابع برای دریافت نرم افزار مناسب نوع کار
- ۲- تشخیص قابلیت ها و عملکرد هر نرم افزار
- ۳- مقایسه نرم افزارهای مشابه از نظر قابلیت ها، مزایا، معایب، قیمت و سخت افزار موردنیاز
- ۴- انتخاب نرم افزار مناسب
- ۵- نصب نرم افزار
- ۶- راه اندازی نرم افزار

استاندارد عملکرد:

اجرای مراحل دقیق نصب کامل نرم افزار

شاخص ها:

- ۱- انتخاب نرم افزار مناسب از بین نرم افزارهای موجود (۳۰ دقیقه)
- ۲- نصب صحیح نرم افزار انتخاب شده (۱۵ دقیقه)
- ۳- راه اندازی کامل نرم افزار (۱۰ دقیقه)

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:

شرایط: مکان انجام کار: نور کافی جهت کارهای طریف - اتفاقی به ابعاد حداقل ۶ مترمربع - دمای طبیعی (18°C - 27°C) و میز کار استاندارد با ابعاد $W180*D180*H80\text{ cm}$ فرد با لباس کار - ذره بین - رایانه متصل به شبکه اینترنت - انواع نرم افزارهای خاص

ابزار و تجهیزات: رایانه - انواع نرم افزارهای مناسب - لوازم التحریر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	معرفی نرم افزارهای مرتبط	۱	
۲	انتخاب نرم افزار مناسب	۲	
۳	نصب و راه اندازی نرم افزار	۲	
شایستگی های غیرفنی، اینمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- رعایت ارگونومی (نشستن صحیح پشت رایانه) ۲- دقیق و تمرکز در اجرای کار ۳- شایستگی های تفکر و یادگیری مادام عمر و کسب اطلاعات ۴- اخلاق حرفه ای			۲
میانگین نمرات			*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

رشته: الکترونیک درس: عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی واحد یادگیری ۷:

اسامی افرادی که در اعتبارسنجی کتاب «عرضه تخصصی قطعات الکتریکی و الکترونیکی» به طور فعال شرکت داشته‌اند :

محمود اسدالهی - غلامرضا لطفی - حمید یوسفزاده - رحیم اسعدی - مریم موسوی - سید محمد کاظم نجفی - سید مسلم کشفی - حمید نصیری اصل - مجتبی دوست فاطمه - سید اکبر زهراei - رضا وحیدی - بهزاد سید معلمی - رسول سیف‌نژاد - یاسر پازوکی - ستار دریکوند - مهرداد امین - کریم هداوند - سیاوش امان‌الهی - سعید هادی - مهشید سالک - پروانه میرزاei - عباس بیانگرد - کاظم جامعی - فیض‌الله خرم‌روز - رسول یوسفی - محمدرضا جامعی - مسعود فلاخ

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درسی رشته الکترونیک - دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش، ۱۳۹۳.
- ۲- اصول الکترونیک، گروپ، ترجمه احمد ریاضی، سید محمود صموئی، محمود همتایی، دانشکده شهید شمسی‌پور.
- ۳- فلوجید توپاس، اصول و مبانی مدارهای الکتریکی، مترجم مهرداد عابدی، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه امیرکبیر.
- ۴- اندرسن چارلن، دوره جامع برق و الکترونیک، مترجم محمدرضا محمدی‌فر، انتشارات سپهر.
- ۵- اصول مقدماتی الکتریسیته، مؤلف مهندس غلامعلی سرابی.
- ۶- Electronic devices and circuit theory by Robert Boylestad Louis Nashillsky
- ۷- Transistor Fundamentals by Robert J Brite
- ۸- Transistor Circuit action by Henry C. Vealch
- ۹- Electronic Devices Electron flow version Floyd
- ۱۰- مبانی برق، کد ۳۵۸/۱۸، مؤلفان : فریدون قیطرانی، عین‌الله احمدی، حسین مظفری، محمود همتایی، مسعود تجلی‌بور، انتشارات شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۱- مبانی الکتریسیته، کد ۶۰۴/۷، مؤلف شهرام خدادادی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران، ۱۳۹۴.
- ۱۲- الکترونیک عمومی ۱، مؤلفان : ابوالقاسم جاریانی، فتح‌الله نظریان، محمود همتایی، سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۳- الکترونیک پایه، کد ۶۰۹/۱۷، مؤلفان : فتح‌الله نظریان - سید محمود صموئی - شهرام نصیری سوادکوهی - فرشته داودی لعل‌آبادی، سهیلا ذوالفقاری، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۴- الکترونیک عمومی ۲، کد ۵۰۵/۴۹، مؤلفان : سید محمود صموئی، شهرام نصیری سوادکوهی، یدالله رضازاده، غلامحسین نصری، فتح‌الله نظریان، ۱۳۹۴، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۱۵- سایت‌های اینترنتی - برگه‌های اطلاعات Data sheet و دستینه Data book و کتاب اطلاعات

هئر آموزان محترم، هئر جویان عزیز و اولیای آمان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طرق نامه
به شانی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پایام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وب کاو: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تاین کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش