

## فصل ۳

دانش فنی، اصول، قواعد، قوانین و مقررات، روابط، فرمول‌ها

## کمیت‌های پایه و مشتق آنها

جدول زیر شامل برخی از واحدهای مهم دستگاه بین‌المللی یکاهای SI (Le Système International d' Unités) می‌باشد. لازم به ذکر است که واحدهای پایه دستگاه SI شامل هفت واحد به قرار: m, kg, s, A, K, mol, cd می‌باشد.

کمیت مورد اندازه‌گیری	این واحد مشتق شده است از:	علامت واحد	نام واحد	
طول (length)		m	(meter) متر	برخی از واحدهای بین‌المللی
جرم (mass)		kg	کیلوگرم (kilogram)	
زمان (time)		s	ثانیه (second)	
شدت نور (luminous intensity)		cd	کاندلا (candela)	
مقدار ماده (amount of substance)		mol	(mole) مول	
حجم (volume)	$\text{m}^3$	l,L	(liter) لیتر	
مقاومت (resistance)	$\Omega$	$\text{W/A}^2$	(ohm) اهم	
شدت جریان الکتریکی (electric current)		A	(Ampere) آمپر	این هفت واحد اول عالمت بین‌المللی
تمای ترمودینامیکی (thermodynamic temperature)		K	(kelvin) کلوین	
فرکانس (frequency)	$1/\text{s}$	Hz	(hertz) هرتز	
نیرو (force)	$\text{kg}\times\text{m/s}^2$	N	(newton) نیوتن	
انرژی (energy)	$\text{N}\times\text{m}$	J	(joule) ژول	
توان (power)	$\text{J/s}$	W	(watt) وات	
ولتاژ الکتریکی (voltage)	$\text{W/A}$	V	(volt) ولت	

## پیشوندهای کوچک‌کننده و بزرگ‌کننده

پیشوندهای بزرگ‌کننده		
مضرب	پیشوند	نماد
$10^{+18}$	اگزا	E
$10^{+15}$	پنتا	P
$10^{+12}$	ترا	T
$10^{+9}$	گیگا	G
$10^{+6}$	مگا	M
$10^{+3}$	کیلو	K
$10^{+2}$	هکتو	H
$10^{+1}$	دکا	D


پیشوندهای کوچک‌کننده		
مضرب	پیشوند	نماد
$10^{-18}$	آتو	a
$10^{-15}$	فمتو	f
$10^{-12}$	پیکو	p
$10^{-9}$	نانو	n
$10^{-6}$	میکرو	$\mu$
$10^{-3}$	میلی	m
$10^{-2}$	سانتی	c
$10^{-1}$	دسی	d

### جداول روابط

#### قانون اهم

	U	ولتاژ:	$I = \frac{U}{R} \Rightarrow I_A = \frac{V}{\Omega}$
	I	شدت جریان:	
	R	مقاومت:	

#### مقاومت سیم

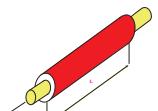	R	مقاومت هادی:	$R = \frac{\rho l}{A}, \frac{1}{K.A} \Rightarrow [K] = \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ $\kappa = \frac{1}{\rho} \Rightarrow [\rho] = \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$ $\frac{1}{m} \frac{\Omega \cdot mm^2}{m} = 10^{-4} \Omega m = 10^{-4} \Omega cm$ $[\rho] = \Omega \cdot m$
	A	سطح مقطع:	
	l	طول هادی:	
	K	قابلیت رسانایی:	
	$\rho$	مقاومت ویژه:	
	در عایق‌ها و نیمه‌هادی‌ها:		

### قانون گره (قانون اول کیرشهف)

	$I_1, I_2$	شدت جریان‌های ورودی:	$\sum I_{zu} = \sum I_{ab}$ $I_1 + I_2 + I_3 = I_4 + I_5$
	$I_3, I_4, I_5$	شدت جریان‌های خروجی:	
	$\sum I_{zu}$	مجموع شدت جریان‌های ورودی:	
	$\sum I_{ab}$	مجموع شدت جریان‌های خروجی:	

### قانون حلقه (قانون دوم کیرشهف)

	$E_1, E_2$	ولتاژ منابع: ( $E$ ):	$\sum E = \sum U_{verber}$ $E_1 + E_2 = U_1 + U_2 + U_3$
	$U_1, U_2, U_3$	ولتاژ مصرف‌کننده‌ها: ( $U_{verber}$ )	
	$\sum E$	مجموع ولتاژ‌منابع:	
	$\sum U_{verber}$	مجموع ولتاژ مصرف‌کننده‌ها:	

### مدار و مقاومت‌ها

مدار سری مقاومت‌ها			
	$R_T$	مقاومت معادل (مقاؤمت کل):	• مجموع ولتاژ دو سر هر عنصر همان ولتاژ کل است. $E = U_1 + U_2 + U_3$ $R_T = R_1 + R_2 + R_3$
	$R_1, R_2, R_3$	تک تک مقاومت‌ها:	
	$E$ یا $U$	ولتاژ کل:	
	$U_1, U_2, U_3$	ولتاژ تک تک مقاومت‌ها:	
	$I$	شدت جریان:	
	$n$	تعداد مقاومت‌های یکسان:	

## مدار موازی مقاومت‌ها

	R	مقاطومت معادل (مقاطومت کل):	<p>• مجموع جریان عناصر همان جریان کل است.</p> $I = I_1 + I_2 + I_3$ $G = G_1 + G_2 + G_3$
	$R_1, R_2, R_3$	تک تک مقاومت‌ها:	
	U	جریان کل:	
	$I_1, I_2$	جریان عناصر:	
	E یا U	ولتاژ:	
	G	رسانایی:	
	$G_1, G_2$	تک تک رسانایی‌ها:	
n	تعداد مقاومت‌های یکسان:	برای n مقاومت یکسان:	$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots$ $\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1} \quad \frac{I_2}{I_3} = \frac{R_3}{R_2}$ $R = \frac{R_1}{n}$

## مدار موازی دو مقاومت

	R	مقاطومت معادل:	$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
	$R_1, R_2$	مقاومت‌های موازی:	

## مدار گستردگی موازی

	R	مقاطومت معادل:	$R = \frac{R_1 \cdot (R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$
		تک تک مقاومت‌های سری:	
	$R_{12}$	مقاومت معادل: $R_1, R_2$	
	$R_3$	مقاومت تکی موازی $R_{12}$ :	

	R	مقاومت معادل:	$R = R_{\frac{1}{2}} + \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$
	$R_1, R_2$	مقاومت های موازی: تک تک	
	$R_{\frac{1}{2}}$	مقاومت معادل: $R_1, R_2$	
	$R_{\frac{1}{2}}$	مقاومت تکی سری: $R_1, R_2$	

## پل اندازه‌گیری مقاومت

	$R_x$	مقاومت مجهول :	$\bullet \text{ شرط تعادل: } \frac{R_x}{R_n} = \frac{R_4}{R_2}$ $R_x = R_n \cdot \frac{R_4}{R_2}$
	$R_n$	مقاومت مقایسه:	
	$R_4, R_2$	مقاومت پل:	

## کار الکتریکی و توان الکتریکی

کار الکتریکی		
	$W$ کار الکتریکی $U$ ولتاژ $I$ جریان $t$ مدت زمان $Q$ بار الکتریکی $P$ توان الکتریکی	$W = U \cdot I \cdot t \Rightarrow [W] = V \cdot A \cdot s = W_s = J$ $W = P \cdot t \Rightarrow [J] = 1 \text{ W}_s = 1 \text{ Nm}$ $W = U \cdot Q \Rightarrow 1 \text{ kWh} = \frac{1}{3600} \cdot 10^6 \text{ W}_s$

## توان الکتریکی (توان جریان مستقیم)

	$U$ ولتاژ $I$ جریان $R$ مقاومت $P$ توان الکتریکی $W$ کار الکتریکی	$P = U \cdot I \Rightarrow [P] = V \cdot A = VA = W = \frac{J}{s}$ $P = \frac{W}{t} \Rightarrow W = P \cdot t = \frac{Nm}{s} = \frac{J}{s}$ $P = I \cdot R$
--	---	---

## تعیین توان با کنتور

	$P$ توان الکتریکی $C_z$ ثابت کنتور $n$ تعداد دوران چرخ کنتور در ساعت	$P = \frac{h}{C_z} \Rightarrow [P] = \frac{\frac{1}{h}}{\frac{1}{kwh}} = kw$
--	--	--





## شدت میدان الکتریکی

	<p>شدت میدان الکتریکی بار الکتریکی در میدان <math>\frac{Q}{F}</math> نیروی روی بار <math>\frac{F}{Q}</math></p>	$E = \frac{F}{Q} \Rightarrow [E] = \frac{N}{C} = \frac{N}{As} = \frac{v}{m}$
--	---	--

## خازن

	<p>C ظرفیت بار ذخیره شده <math>Q</math> ولتاژ روی خازن <math>U</math> انرژی ذخیره شده <math>W</math> شدت میدان الکتریکی بین صفحات <math>E</math> ولتاژ الکتریکی بین صفحات <math>U</math> C ظرفیت فاصله صفحات <math>L</math> سطح موثر صفحات <math>A</math> (سطح مقطع میدان) ثابت دی الکتریک ثابت دی الکتریک خلا چگالی بار سطحی <math>Q</math> بار روی صفحات <math>Q</math> نیروی بین صفحات خازن <math>F</math></p>	$C = \frac{Q}{U} \Rightarrow [C] = \frac{As}{V} = F$ $W = \frac{1}{2} C \cdot U^2 \Rightarrow [w] = Vas = J$ $E = \frac{U}{L} \Rightarrow [E] = \frac{v}{m} = \frac{N}{As}$ $C = \epsilon \cdot \frac{A}{L} \Rightarrow [C] = \frac{As \cdot m}{Vm \cdot m} = F$ $\epsilon = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \Rightarrow [\epsilon] = \epsilon_0 = \frac{As}{V} = \frac{F}{m}$ $\sigma = \frac{Q}{A} \Rightarrow [\sigma] = \frac{As}{m^2}$ $E = \frac{\sigma}{\epsilon} \Rightarrow [E] = \frac{As \cdot Vm}{m^2 \cdot As} = \frac{V}{m}$ $F = \frac{1}{2} \cdot \epsilon \cdot \frac{U^2}{L^2} \cdot A \Rightarrow [F] = \frac{As \cdot V^2}{Vm} = N$
--	---	---

## کمیت‌های مغناطیسی

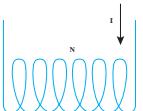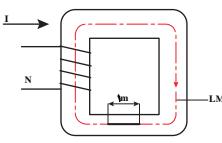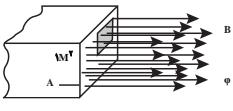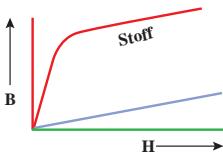آمپر دور		
	$\theta$ I N	آمپر دور شدت جریان تعداد دور سیم پیچ
$\theta = I.N \Rightarrow [\theta] = A$		
شدت میدان		
	H $\theta$ I N $I_m$	شدت میدان مغناطیسی آمپر دور شدت جریان تعداد دور سیم پیچ طول متوسط خطوط میدان
$H = \frac{\theta}{I_m} \Rightarrow [H] = \frac{A}{M}$ $H = \frac{I.N}{I_m}$		
چگالی شار مغناطیسی		
	B $\Phi$ A	چگالی شار مغناطیسی شار مغناطیسی مساحت سطح مقطع
$B = \frac{\Phi}{A} \Rightarrow [\Phi] = Vs = Wb$ $[B] = \frac{Vs}{m^2} = T$		
چگالی شار مغناطیسی و شدت جریان		
	B H $\mu$ $\mu_0$ $\mu_r$ $\mu = 1$	چگالی شار مغناطیسی شدت میدان مغناطیسی ثابت گذردهی ثابت گذردهی خلا ضریب گذردهی نسبی میدان در هوا و مواد غیر فرومغناطیسی
$B = \mu \cdot H$ $\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$ ● میدان در موارد فرو مغناطیسی: $\mu_0 = 1$ $[\mu] = \frac{Vs}{Am} = \frac{H}{m}$ $[\mu_0] = [\mu]$ $[H] = \frac{A}{m}$ $[B] = \frac{Vs}{m^2} = T$		

## مقاومت مغناطیسی

	$R_m$ مقاومت مغناطیسی $\theta$ آمپر دور $\Phi$ شار مغناطیسی $l$ طول متوسط خطوط میدان $\mu_0$ ثابت گذرهای خلا $\mu_r$ ضریب گذرهای نسبی مساحت سطح مقطع	$R_m = \frac{\theta}{\Phi}$ $R_m = \frac{I_m}{\mu_0 \mu_r A}$ $R_m = \frac{A}{Vs} = \frac{l}{H} = \frac{l}{\Omega s}$
--	--	---

## رسانایی مغناطیسی

	$A$ رسانای مغناطیسی $R_m$ مقاومت مغناطیسی	$A = \frac{l}{R_m}$ $[B] = \frac{Vs}{A} = H = \Omega s$
--	--	--

## نیروی گیرنده مغناطیس الکتریکی

	$F$ نیروی گیرنده $B$ چگالی شار مغناطیسی $A$ سطح مؤثر (سطح کل قطب‌ها) $\mu_0$ ثابت گذرهای خلا	$[F] = \frac{B^2 \cdot A}{2 \cdot \mu_0}$ $[F] = \frac{T^2 \cdot m^2}{Vs} = \frac{VAs}{A} = \frac{Nm}{m} = N$
--	---	--

## نیروهای مغناطیسی میدان


	نیرو بر سیم هادی جریان در میدان مغناطیسی	
	$F$ نیرو $B$ چگالی شار مغناطیسی $l$ طول رسانا در میدان مغناطیسی $I$ شدت جریان $z$ تعداد رسانا در میدان $N$ تعداد دور سیم پیچ	$F = B \cdot I \cdot l \cdot z$ در سیم پیچ گردان ● $I = 2 \cdot N$ $[F] = \frac{Vs}{m^2} \cdot A \cdot m = \frac{Ws}{m} = \frac{Nm}{m} = N$

## نیروی بین دو سیم موازی


	<p><b>F</b> نیروی بین دو سیم  <b>I<sub>1</sub></b> شدت جریان در رسانای ۱  <b>I<sub>2</sub></b> شدت جریان در رسانای ۲</p>	$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi r}$ $[F] = \frac{Vs \cdot A^r \cdot m}{Am \cdot m} = \frac{Nm}{m} = N$ $\mu_0 = 1 / 257 \times 10^{-6} \frac{Ws}{Am}$
--	--	--




القا

	<p><b>u<sub>i</sub></b> ولتاژ القا شده  <b>B</b> چگالی شار مغناطیسی  <b>l</b> طول مؤثر رسانا  <b>v</b> سرعت  <b>z</b> تعداد رسانا</p>	$u_i = B \cdot l \cdot v \cdot z \Rightarrow [u_i] = \frac{Vs}{m^r} \cdot m \cdot \frac{m}{s} = V$
	<p><b>u<sub>i</sub></b> ولتاژ القا شده  <b>L</b> خود القابی  <b>ΔI</b> تغییرات جریان  <b>Δt</b> مدت زمان تغییرات  <b>N</b> تعداد دور سیم پیچ  <b>Φ</b> شار مغناطیسی  <b>I</b> شدت جریان  <b>μ</b> ثابت گذردهی  <b>A</b> مساحت سطح مقطع سیم پیچ  <b>I<sub>m</sub></b> طول متوسط خطوط میدان  <b>Λ</b> رسانای مغناطیسی  <b>R</b> مقاومت واقعی مدار سیم پیچ  <b>τ</b> ثابت زمانی  <b>t</b> مدت زمان برای افزایش جریان  <b>t</b> در روشن کردن</p>	$u_i = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$ $L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \Rightarrow [L] = \frac{Vs}{A} = H$ $L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \Rightarrow [L] = \frac{Vs}{A} = H$ $L = N^r \cdot \Lambda$ $\tau = \frac{L}{R}$ $t = \delta \cdot \tau_m$

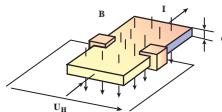	W L I	انرژی خود القایی شدت جریان	$W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2 \Rightarrow [W] = \frac{Vs}{A} \cdot A^2 = Ws = J$
	U_H I $R_H$ B d	ولتاژ هال شدت جریان ثابت هال (معکوس چگالی بار) چگالی شار مغناطیسی ضخامت صفحه هال	$U_H = \frac{R_H \cdot I \cdot B}{d} \Rightarrow [R_H] = \frac{m^r}{As}$ $[U_H] = \frac{m^r}{As} \cdot A \cdot \frac{Vs}{m^r} \cdot \frac{1}{m} = V$

### کمیت‌های اصلی جریان متناوب

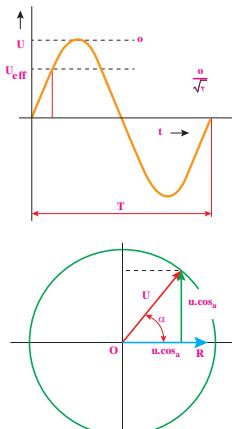فرکانس، فرکانس زاویه‌ای، طول موج، مقدار لحظه‌ای، مقدار قله، مقدار مؤثر	
	<p>فرکانس <math>f</math>          دوره تنابو <math>T</math>          فرکانس زاویه‌ای <math>\omega</math>          زاویه <math>\alpha</math>          مدت زمان <math>t</math>          طول موج <math>\lambda</math>          سرعت انتشار امواج <math>c</math>          مقدار لحظه‌ای ولتاژ <math>u</math>          مقدار قله ولتاژ <math>\hat{u}</math>          مقدار مؤثر ولتاژ <math>U_{eff}</math>          مقدار لحظه‌ای جریان <math>i</math>          مقدار قله جریان <math>\hat{i}</math>          مقدار مؤثر جریان <math>I_{eff}</math>          تعداد زوج قطب <math>p</math>          تعداد دور <math>n</math></p> <p>برای شکل سینوسی:  <math>\omega = 2\pi \cdot f \quad \alpha = \omega \cdot t</math></p> $u = \hat{u} \cdot \sin(\omega \cdot t) \quad i = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$ $\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{eff} \quad \hat{i} = \sqrt{2} \cdot I_{eff}$ $f = p \cdot n$

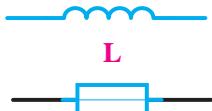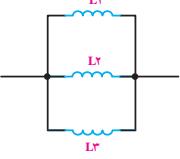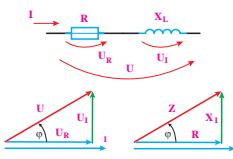مقاومةت خود القایی، رسانایی خود القایی		
	<p>خود القایی <math>L</math>          مقاومت خود القایی <math>X_L</math>  <math>\omega</math> فرکانس زاویه‌ای          رسانایی خود القایی <math>B_L</math></p>	$X_L = \omega L \Rightarrow [L] = \frac{V_s}{A} = H$ $\Rightarrow [X_L] = \frac{1}{s} \cdot \Omega s = \Omega$ $B_L = \frac{1}{\omega L} \Rightarrow [B_L] = 1/\Omega = S$ $\Rightarrow [\omega] = 1/s$
مدار سری خود القاءها		
	<p>خود القایی معادل <math>L</math>          تک تک خود القایی ها <math>L_1, L_2, \dots</math>          مقاومت خود القایی معادل <math>X_L</math>          تک تک مقاومت‌های خود القاءها <math>X_{L1}, X_{L2}, \dots</math></p>	$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$ $X_L = X_{L1} + X_{L2} + X_{L3}$
مدار موازی خود القاءها		
	<p>خود القایی معادل <math>L</math>          تک تک خود القایی ها <math>L_1, L_2, \dots</math>          مقاومت خود القایی معادل <math>X_L</math>          تک تک مقاومت‌های خود القاءها <math>X_{L1}, X_{L2}, \dots</math></p>	$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$ $\frac{1}{X_L} = \frac{1}{X_{L1}} + \frac{1}{X_{L2}} + \frac{1}{X_{L3}} + \dots$
مدار سری مقاومت حقیقی و مقاومت خود القایی		
	<p>ولتاژ کل <math>U</math>          ولتاژ حقیقی <math>U_R</math>          ولتاژ خود القایی <math>U_L</math>          مقاومت حقیقی <math>R</math>          مقاومت خود القایی <math>X_L</math>          مقاومت ظاهری (امپدانس) <math>Z</math>          زاویه اختلاف فاز <math>\phi</math></p>	$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$ $U_R = U \cdot \cos \phi; U_L = U \cdot \sin \phi$ $U = \sqrt{R^2 + X_L^2}$ $R = Z \cdot \cos \phi; X_L = Z \cdot \sin \phi$

## مدار موازی مقاومت حقیقی و خود القایی

 	<p>شدت جریان کل <math>I</math>      شدت جریان حقیقی <math>I_R</math>      شدت جریان خود القایی <math>I_L</math>      مقاومت حقیقی <math>R</math>      مقاومت خود القایی <math>X_L</math>      مقاومت ظاهری (امپدانس) <math>Z</math>      رسانایی ظاهری <math>Y</math>      رسانایی حقیقی <math>G</math>      رسانایی خود القایی <math>B_L</math>      زاویه اختلاف فاز <math>\varphi</math></p> $Y = \frac{1}{Z}$ $B_L = \frac{1}{X_L}$	$I = \sqrt{I_R^r + I_L^r}$ $I_R = I \cos \varphi \Rightarrow G = Y \cos \varphi$ $I_L = I \sin \varphi \Rightarrow B_L = Y \sin \varphi$ $Y = \sqrt{G^r + B_L^r} \Rightarrow$ $\frac{1}{Z} = \sqrt{\frac{1}{R^r} + \frac{1}{X_L^r}}$ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^r} + \frac{1}{X_L^r}}}$ $R = \frac{Z}{\cos \varphi}$ $X_L = \frac{Z}{\sin \varphi}$
------	---	---

## مقاومت خازنی، رسانایی خازنی

	<p>ظرفیت <math>C</math>      مقاومت خازنی <math>X_C</math>      فرکانس زاویه‌ای <math>\omega</math>      رسانایی خازنی <math>B_C</math></p>	$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C}$ $B_C = \omega \cdot C$ $[C] = \frac{As}{V} = \frac{s}{\Omega} = F$ $[X_C] = \frac{1}{\frac{1}{s} \cdot \Omega} = \Omega$ $[B_C] = \frac{1}{\Omega} = S$
--	---	--

## مدار سری خازن‌ها

	<p>ظرفیت معادل <math>C</math>      تک تک ظرفیت‌ها <math>C_1, C_2, \dots</math>      مقاومت خازنی <math>X_C</math>      تک تک مقاومت‌های خازنی <math>X_{C1}, X_{C2}, \dots</math></p>	$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_r} + \dots$ $X_C = X_{C1} + X_{C2} + X_{Cr}$ <p>برای دو خازن:</p> $C = \frac{C_1 \cdot C_r}{C_1 + C_r}$
--	--	---

## مدار موازی خازن‌ها

	<p>ظرفیت معادل تک تک ظرفیت‌ها <math>B_C = B_{C_1} + B_{C\tau} + B_{C\tau}</math> رسانایی خازنی معادل تک تک رسانایی خازنی <math>X_{C_1}, X_{C\tau}, X_{C\tau}</math> تک تک مقاومت‌های خازنی... مقاومت خازنی <math>X_C = \frac{X_{C_1} X_{C\tau}}{X_{C_1} + X_{C\tau}}</math></p>	$C = C_1 + C_\tau + C_\tau + \dots$ $B_C = B_{C_1} + B_{C\tau} + B_{C\tau}$ $\frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_{C_1}} + \frac{1}{X_{C\tau}} + \frac{1}{X_{C\tau}} + \dots$ $X_C = \frac{X_{C_1} X_{C\tau}}{X_{C_1} + X_{C\tau}}$
--	---	--


## مدار سری مقاومت حقیقی و خازنی

	<p>ولتاژ کل <math>U</math> ولتاژ حقیقی <math>U_R</math> ولتاژ خازنی <math>U_C</math> مقاومت حقیقی <math>R</math> مقاومت خازنی <math>X_C</math> مقاومت ظاهری (امپدانس) <math>Z</math> زاویه اختلاف فاز <math>\varphi</math></p>	$U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$ $U_R = U \cos \varphi$ $U_C = U \sin \varphi$ $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ $R = Z \cos \varphi$ $X_C = Z \sin \varphi$
--	--	--

## مدار موازی مقاومت حقیقی و خازن


	<p>شدت جریان کل <math>I</math> شدت جریان حقیقی <math>I_R</math> شدت جریان خازنی <math>I_C</math> مقاومت حقیقی <math>R</math> مقاومت خازنی <math>X_C</math> مقაومت ظاهری (امپدانس) <math>Z</math> رسانایی ظاهری <math>Y</math> رسانایی حقیقی <math>G</math> رسانایی خازنی <math>B_C</math> زاویه اختلاف فاز <math>\varphi</math></p>	$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$ $I_R = I \cos \varphi$ $I_C = I \sin \varphi \Rightarrow G = Y \cos \varphi$ $Y = \sqrt{G^2 + B_C^2} \Rightarrow B_C = Y \sin \varphi$ $Z = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \frac{1}{X_C^2}}}$ $R = \frac{Z}{\cos \varphi}$ $X_C = \frac{Z}{\sin \varphi} \Rightarrow R = \frac{Z}{\cos \varphi}$
--	---	---
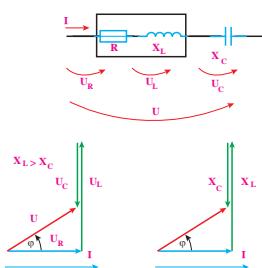
## مدار سری مقاومت حقیقی، خود القایی و خازنی



ولتاژ کل $U$ ولتاژ حقیقی $U_R$ ولتاژ خود القایی $U_L$ ولتاژ خازنی $U_C$ مقاومت حقیقی $R$ مقاومت القایی $X_L$ مقاومت خازنی $X_C$ مقاومت منتجه $X$ مقاومت ظاهری (امپدانس) $Z$ زاویه اختلاف فاز $\varphi$	$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$ $U_R = U \cdot \cos\varphi$ $U_b = U \cdot \sin\varphi$ $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ $R = Z \cdot \cos\varphi$ $X = Z \cdot \sin\varphi \text{ یا } X = X_L - X_C$
---	--


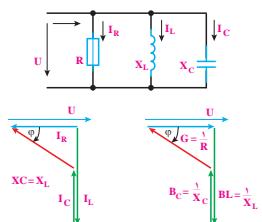
## مدار موازی مقاومت حقیقی، خود القایی و خازنی



شدت جریان کل $I$ شدت جریان حقیقی $I_R$ شدت جریان خود القایی $I_L$ شدت جریان خازنی $I_C$ شدت جریان $I_b$ مقاومت حقیقی $R$ مقاومت القایی $X_L$ مقاومت خازنی $X_C$ مقاومت ظاهری (امپدانس) $Z$ زاویه اختلاف فاز $\varphi$ $G = \frac{1}{R}$ $B_L = \frac{1}{X_L}$ $B_C = \frac{1}{X_C}$ رسانایی حقیقی $G$ رسانایی خود القایی $B_L$ رسانایی خازنی $B_C$ رسانایی منتجه $B$	$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2}$ $I_R = I \cdot \cos\varphi$ $I_b = I \cdot \sin\varphi$ $Y = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} \Rightarrow$ $B = B_L - B_C$ $G = Y \cdot \cos\varphi \text{ و } B = Y \cdot \sin\varphi$ $Z = \frac{1}{\frac{1}{R} \sqrt{\left(\frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_C}\right)^2}}$
--	--

مدار سری	
$R$	$U = IZ$
$X_L$	$U_R = IR$
$X_C$	$U_I = I \cdot X_L$
$Z$	$U_C = I \cdot X_C$
برای مدار موازی	
ولتاژ کل	
$U_R$ ولتاژ حقیقی	$I_R = \frac{U}{R}$
$U_L$ ولتاژ خودالقابی	
$U_C$ ولتاژ خازنی	
شدت جریان کل $I$	$I = \frac{U}{\sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2}}$
شدت جریان حقیقی $I_R$	$I_R = \frac{U}{X_L}$
شدت جریان خودالقابی $I_L$	
شدت جریان خازنی $I_C$	$I_C = \frac{U}{X_C}$
	$I = \frac{U}{Z}$

### تشدید (موازی - سری)

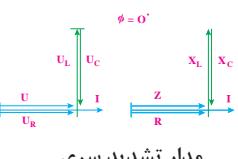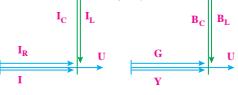 <p>مدار تشدید سری</p>  <p>مدار تشدید موازی</p>	<p>فرکانس تشدید <math>f_r</math> فرکانس زاویه‌ای تشدید <math>\omega_0</math> خودالقابی <math>L</math> ظرفیت <math>C</math>  مقاومت حقیقی <math>R</math>  مقاومت القابی <math>X_L</math>  مقاومت خازنی <math>X_C</math>  ضریب کیفیت <math>Q</math>  ضریب تلفات <math>d</math>  شدت جریان خودالقابی <math>I_L</math>  شدت جریان خازنی <math>I_C</math>  شدت جریان کل <math>I</math>  ولتاژ خودالقابی <math>U_L</math>  ولتاژ خازنی <math>U_C</math>  ولتاژ کل <math>U</math>  پهنای باند <math>BW</math></p>	$X_L = X_C$ $[f_r] = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $d = \frac{1}{Q}$ $BW = \frac{f_r}{Q}$	$\omega_0 \cdot L = \frac{1}{\omega_0 \cdot C}$ $f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
<p>● تشدید موازی:</p> $Q = \frac{R}{\omega_0 \cdot L} = RC\omega_0$ <p>● تشدید سری:</p> $Q = \frac{\omega_0 \cdot L}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$			

## توان در جریان متناوب

	<p>توان ظاهری <math>P_S = U_e \cdot I_e \Rightarrow [S] = V \cdot A = VA</math></p> <p>توان حقیقی <math>P_d = \sqrt{P_e^r + P_{d_1}^r}</math></p> <p>توان خازنی <math>P_d_c = \sqrt{P_e^r + P_{d_c}^r}</math></p> <p>توان خودالقایی <math>P_e = P_S \cdot \cos \varphi</math></p> <p>زاویه اختلاف فاز <math>\sin \varphi = \frac{P_d}{P_S}</math></p> <p>ضریب توان حقیقی <math>\cos \varphi = \frac{P_e}{P_S}</math></p> <p>ضریب توان غیرحقیقی <math>\sin \varphi = \frac{P_d}{P_S}</math></p> <p>ولتاژ کل <math>U_R = P_S \cdot \sin \varphi \Rightarrow [P_{d_1}] = var</math></p> <p>ولتاژ حقیقی <math>U_L = P_d_c \cdot \sin \varphi \Rightarrow [P_{d_c}] = var</math></p> <p>ولتاژ خودالقایی <math>U_C = P_d_1 \cdot \sin \varphi \Rightarrow [P_{d_1}] = var</math></p> <p>شدت جریان کل <math>I_L = \frac{U_L}{X_L}</math></p> <p>شدت جریان خودالقایی <math>I_C = \frac{U_C}{X_C}</math></p> <p>شدت جریان خازنی <math>I_R = I_L \cdot X_L</math></p> <p>مقاومت القایی <math>X_L = \frac{U_L}{I_L}</math></p> <p>مقاومت خازنی <math>X_C = \frac{U_C}{I_C}</math></p>
--	--

## جریان سه‌فاز

		مدار ستاره
	<p>ولتاژ خط <math>U_L</math></p> <p>ولتاژ فاز (شاخه) <math>U_P</math></p> <p>جریان خط <math>I_L</math></p> <p>جریان فاز (شاخه) <math>I_P</math></p> <p>توان ظاهری شاخه <math>P_{SP}</math></p> <p>توان حقیقی کل <math>P_e</math></p> <p>توان کل <math>P_d</math></p> <p>زاویه اختلاف فاز <math>\varphi = \arctan \frac{P_d}{P_e}</math></p> <p>ضریب توان حقیقی <math>\cos \varphi = \frac{P_e}{\sqrt{3}U_L \cdot I_L}</math></p> <p>ضریب توان غیرحقیقی <math>\sin \varphi = \frac{P_d}{\sqrt{3}U_L \cdot I_L}</math></p>	$U_L = \sqrt{3} \cdot U_P$ $P_S = \sqrt{(\sum P_e)^r + (\sum P_d)^r}$
	$P_S = U_P \cdot I_P$ $[S] = V \cdot A \cdot VA$ $[P] = V \cdot A = W$ $[Q] = V \cdot A = var$	$P_S = \sqrt{3} P_{SP}$ $P_e = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi$ $P_d = \sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$ $P_S = \sqrt{3} U_L \cdot I_L$

## مدار مثلث

 	ولتاژ خط $U_P$ ولتاژ فاز (شاخه) $I$ جریان خط $I_P$ جریان فاز (شاخه) $P_S$ توان ظاهری شاخه $P_e$ توان کل $P_d$ زاویه اختلاف فاز $\varphi_1$ ضریب توان حقیقی $\cos\varphi$ ضریب توان غیرحقیقی $\sin\varphi$	$I_L = \sqrt{3}I_P$ $U_L = U_P$
		$S = \sqrt{(\sum P)^2 + (\sum Q)^2}$

دیودهای نیمه‌هادی


## منحنی مشخصه

	ولتاژ مستقیم $U_f$ ولتاژ معکوس $U_R$ جریان مستقیم $I_f$ جریان معکوس $I_R$ مقاومت استاتیکی مستقیم $R_F = \frac{U_f}{I_f}$ مقاومت استاتیکی معکوس $R_R = \frac{U_R}{I_R}$ مقاومت اختلافی مستقیم $r_F = \frac{\Delta U_f}{\Delta I_f}$ مقاومت اختلافی معکوس $r_R = \frac{\Delta U_R}{\Delta I_R}$	
--	--	--

## مدار دیود (دیودهای نوری)

	ولتاژ اتصال $U_1$ ولتاژ معکوس $U_R$ ولتاژ مستقیم $I_f$ جریان مستقیم $I_R$ جریان معکوس $R_V$ مقاومت محافظ $R_v$ حداکثر توان تلف مجاز $P_{tot}$	$R_V = \frac{U_1 - U_f}{I_f}$ $P_{tot} = I_{fmax} \times U_{fmax}$ $U_{Rmax} \geq U_{1max}$
--	--	---

### کمیت جریان مستقیم در مدار امیتر

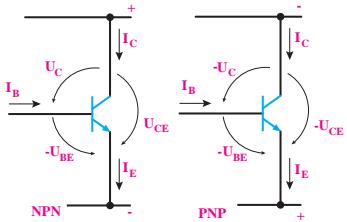

ولتاژ امیتر - کلکتور  
ولتاژ امیتر - بیس  
ولتاژ کلکتور - بیس  
جریان کلکتور  
جریان امیتر  
جریان بیس  
حداکثر توان تلف مجاز  
 $P_{tot}$   
توان تلف  $P_V$   
نسبت جریان مستقیم  $B$

$$U_{CE} = U_{CB} + U_{BE}$$


$$I_E = I_C + I_B$$

$$P_V = U_{CE} \times I_E$$

$$P_V < P_{tot}$$

$$B = \frac{I_C}{I_B}$$

### تنظیم نقطه کار با مقاومت محافظ بیس

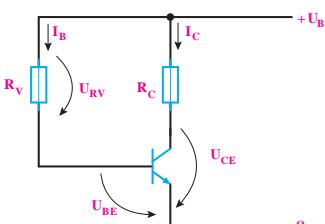

ولتاژ در مقاومت محافظ  
بیس  
ولتاژ کاری  
ولتاژ امیتر - بیس  
جریان بیس  
جریان کلکتور  
 مقاومت کلکتور  
 مقاومت محافظ بیس  
نسبت جریان مستقیم  $\beta$

$$U_{RV} = U_P - U_{BE}$$


$$U_{RV} = I_B \times R_V$$

$$R_V = \frac{U_b - U_{BE}}{I_B}$$

$$R_V = \frac{(U_b - U_{BE}) \times B}{I_C}$$

$$R_C = \frac{U_b - U_{BE}}{I_C}$$
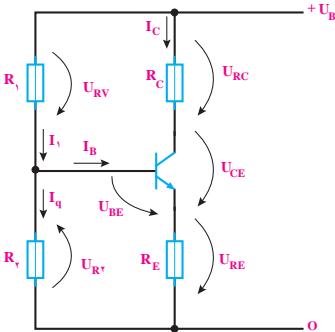
### تنظیم نقطه کار با توزیع کننده ولتاژ بیس



جریان بیس  $I_B$   
جریان کلکتور  $I_C$   
جریان بایاس  $I_q$   
نسبت جریان بایاس  $(3 < q < 10)$   
 مقاومت کلکتور  $R_C$   
 مقاومت امیتر  $R_E$   
 مقاومت‌های توزیع ولتاژ  $R_V, R_q$   
بیس  
ولتاژ کاری  $U_b$   
ولتاژ در  $R_V$   $R_E$   
ولتاژ در  $R_q$   
نسبت مقاومت  $(3 < q < 10)m$

$$R_V = \frac{U_{RZ}}{I_q} \quad q = \frac{I_q}{I_B}$$

$$R_E = \frac{R_c}{m} \quad R_E = \frac{U_{RE}}{I_c}$$

$$R_V = \frac{U_b - U_{RZ}}{I_q + I_B}$$

$$R_c = \frac{U_b - U_{CE} - U_{RE}}{I_c}$$

## ماشین‌های جریان مستقیم تحریک خارجی

<p><b>موتور</b></p> <p><b>مولد</b></p>	<p>ولتاژ شبکه <math>U</math></p> <p>ولتاژ القایی متقابل <math>U_i</math></p> <p>ولتاژ جاروبکها <math>U_B</math></p> <p>جریان هسته <math>I_A</math></p> <p>جریان قله راه اندازی <math>I_{\tau}</math></p> <p> مقاومت هسته <math>R_A</math></p> <p> مقاومت راه انداز <math>R_V</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ <math>R_{WP}</math></p> <p> جبران کننده <math>R_K</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ قطب برگردان <math>R_{WP}</math></p> <p> ولتاژ  TERMINAL <math>U</math></p> <p> جریان هسته <math>I_A</math></p>	<p> ولتاژ شبکه <math>U</math></p> <p> ولتاژ القایی متقابل <math>U_i</math></p> <p> ولتاژ جاروبکها <math>U_B</math></p> <p> جریان هسته <math>I_A</math></p> <p> جریان قله راه اندازی <math>I_{\tau}</math></p> <p> مقاومت هسته <math>R_A</math></p> <p> مقاومت راه انداز <math>R_V</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ <math>R_{WP}</math></p> <p> جبران کننده <math>R_K</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ قطب برگردان <math>R_{WP}</math></p> <p> ولتاژ  TERMINAL <math>U</math></p> <p> جریان هسته <math>I_A</math></p>
--	---	--

## ماشین‌های جریان مستقیم تحریک موازی

<p><b>موتور</b></p> <p><b>مولد</b></p>	<p>ولتاژ شبکه <math>U</math></p> <p>ولتاژ القایی متقابل <math>U_i</math></p> <p>ولتاژ جاروبکها <math>U_B</math></p> <p>جریان شبکه <math>I</math></p> <p>جریان هسته <math>I_A</math></p> <p>جریان تحیریک <math>I_e</math></p> <p> جریان قله راه انداز <math>I_{\tau}</math></p> <p> مقاومت هسته <math>R_A</math></p> <p> مقاومت تحیریک <math>R_e</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ <math>R_{WP}</math></p> <p> جبران کننده <math>R_K</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ قطب برگردان <math>R_{WP}</math></p>	<p> ولتاژ شبکه <math>U</math></p> <p> ولتاژ القایی متقابل <math>U_i</math></p> <p> ولتاژ جاروبکها <math>U_B</math></p> <p> جریان شبکه <math>I</math></p> <p> جریان هسته <math>I_A</math></p> <p> جریان تحیریک <math>I_e</math></p> <p> جریان قله راه انداز <math>I_{\tau}</math></p> <p> مقاومت هسته <math>R_A</math></p> <p> مقاومت تحیریک <math>R_e</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ <math>R_{WP}</math></p> <p> جبران کننده <math>R_K</math></p> <p> مقاومت سیم پیچ قطب برگردان <math>R_{WP}</math></p>
--	---	---

	ولتاژ شبکه $U$ ولتاژ القایی متقابل $U_i$ ولتاژ جاروبکها $U_B$ مقاومت هسته $R_A$ مقاومت تحریک $R_e$ مقاومت سیم پیچ $R_{WP}$ جبران کننده $R_K$ مقاومت سیم پیچ قطب $R_{WP}$ برگردان $R_{WP}$ یا $R_K$ مقاومت راه انداز $R_v$ جریان هسته $I_A$ جریان قله راه انداز $I_r$ ولتاژ جاروبکها $U_B$ جریان هسته $I_A$
--	---

### ثبتیت ولتاژ

ثبتیت ولتاژ با دیود زنر	
	<p>Ptot                          توان تلف</p> <p><math>U_1</math>                          ولتاژ ورودی</p> <p><math>U_Z</math>                          ولتاژ خروجی (ولتاژ <math>Z</math>)</p> <p><math>I_Z</math>                          جریان <math>Z</math></p> <p><math>I_L</math>                          جریان بار</p> <p><math>R_V</math>                          مقاومت محافظ</p> <p><math>P_{tot} = U_Z \times I_{Zmax}</math></p> <p><math>P_{Vmax} = \frac{U_{1min} - U_Z}{I_{Zmin} + I_{Lmax}}</math></p> <p><math>P_{Vmin} = \frac{U_{1max} - U_Z}{I_{Zmin} + I_{Lmax}}</math></p> <p><math>I_{Zmin} = 0 / 1. I_{Zmax}</math></p>

### ثبتیت ولتاژ با ترانزیستور سری

	<p><math>U_1</math>                          ولتاژ ورودی</p> <p><math>U_V</math>                          ولتاژ خروجی - بیس</p> <p><math>U_{BE}</math>                          ولتاژ امپیتر - کلکتور</p> <p><math>U_{CE}</math>                          ولتاژ زنر</p> <p><math>U_Z</math>                          جریان <math>Z</math></p> <p><math>I_Z</math>                          جریان بار</p> <p><math>R_V</math>                          مقاومت محافظ</p> <p><math>R_L</math>                          مقاومت بار</p> <p><math>B</math>                          ضریب تقویت جریان</p> <p><math>U_2 = U_Z - U_{BE}</math>, <math>I_L = \beta \times I_B</math></p> <p><math>R_{Lmin} = \frac{U_2}{I_{Cmax}}</math></p> <p><math>R_V = \frac{U_1 - U_Z}{I_Z + I_B}</math></p> <p><math>U_{1min} = U_V + U_{CEmin}</math></p> <p><math>U_{1max} = R_V \cdot (I_{Zmax} + I_{Bmax}) + U_Z</math></p>
--	--

## حداقل سطح مقطع سیم‌ها با توجه به استحکام مکانیکی

سطح مقطع به mm <sup>2</sup>	نوع سیم
۰/۱	سیم سیار برای دستگاه‌های کوچک تا ۱A، حداکثر طول ۲m
۰/۲	مشابه سیم بالا، در داخل تابلوهای کنترل
۰/۵	سیم سیار برای دستگاه‌های کوچک تا ۲/۵A حداکثر طول ۲m یا شبکه روشنایی برای فضاهای داخلی بین تک تک لامپ‌ها یا سیم‌ها در تابلوهای کلید و توزیع‌کننده‌های تا ۲/۵A
۰/۷۸	سیم سیار دستگاه‌ها تا ۱۰ A یا سیم‌های داخل یا روی وسایل روشنایی (سرپیچ) یا سیم‌های تابلوهای کلید و توزیع‌کننده‌های تا ۱۶A یا سیم‌های تا طول ۱۰m بدون تجهیزات انشعاب‌گیری در وسایل خانه
۱/۰	سیم سیار برای دستگاه‌های تا ۱۶A یا سیم‌های تابلوهای کلید و توزیع‌کننده‌ها تا ۲۰ A
۱/۵	سیم‌های عایق ثابت یا سیم‌های در فضای دارای خطر ویژه (مثلاً فضاهای دارای خطر آتش‌سوزی)
۴	سیم‌کشی آزاد با فاصله نقاط بست تا ۲۰m
۶	سیم‌کشی آزاد با فاصله نقاط بست از ۴۵m تا ۲۰m

## مشخصه رنگ مقاومت‌ها


رنگ حلقه‌ها یا نقطه‌ها	حلقه ۱. رقم.	حلقه ۲. رقم	حلقه ۳. ضریب	حلقه ۴. تترانس %	ضریب دما
طبق DIN EN ۶۰۰۶۲	طبق IEC ۷۵۷	مقاومت به $\Omega$			
(sw) سیاه	BK (سیاه)	-	۰	۱	- $\pm 250.10^{-9}/K$
(br) قهوه‌ای	BN (قهوه‌ای)	۱	۱	۱۰	$\pm 100.10^{-9}/K$
(rt) قرمز	RD (قرمز)	۲	۲	$10^2$	$\pm 50.10^{-9}/K$
(or) نارنجی	OG (نارنجی)	۳	۳	$10^2$	- $\pm 15.10^{-6}/K$
(gb) زرد	YE (زرد)	۴	۴	$10^4$	- $\pm 25.10^{-9}/K$

(gn) سبز	GN (سبز)	۵	۵	$10^5$	$\pm 0/5$	$\pm 20 \cdot 10^{-9}/K$
(bl) آبی	BU (آبی)	۶	۶	$10^6$	$\pm 0/25$	$\pm 10 \cdot 10^{-9}/K$
(vl) بنفش	VT (بنفش)	۷	۷	$10^7$	$\pm 0/1$	$\pm 5 \cdot 10^{-9}/K$
(gr) خاکستری	GY (خاکستری)	۸	۸	$10^8$	-	$\pm 1 \cdot 10^{-9}/K$
(ws) سفید	WH (سفید)	۹	۹	$10^9$	-	-
(au) طلایی	GD (طلایی)	-	-	$0/1$	$\pm 5$	-
(ag) نقره‌ای	SR (نقره‌ای)	-	-	$0/01$	$\pm 10$	-
بدون رنگ		-	-	-	$\pm 20$	-

در یک مقاومت با ۵ یا ۶ حلقه رنگ حلقه ۱. رقم ۱.، حلقه ۲. رقم ۲. و حلقه ۳. رقم ۳. را بیان می‌کند. حلقه ۴. ضریب، حلقه ۵. ترانس و حلقه ۶. ضریب دما را بیان می‌کند.
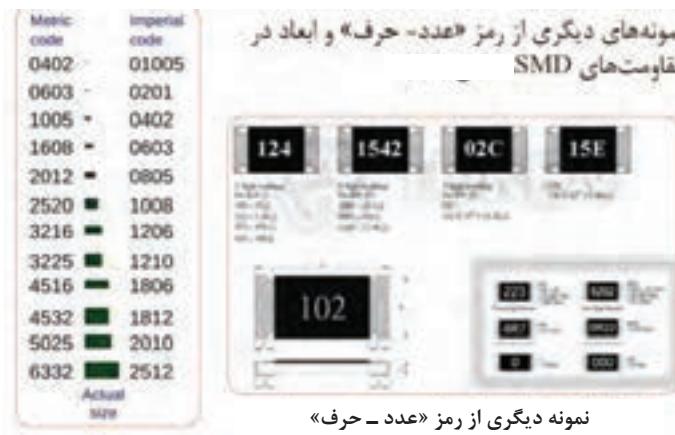
## SMD مقاومت

نمونه‌های دیگری از رمز «عدد - حرف» و ابعاد در مقاومت‌های SMD، (شکل زیر).  
نمونه دیگری از رمز «عدد - حرف»



یکی از محاسبه‌گرهای مقاومت SMD را مشاهده می‌کنید.


## SMD resistor code calculator

marking on the SMD resistor : **103**      calculator

calculated resistance value : **10KΩ**

this simple calculator will help you determine the value of any SMD resistor. To get started, input the 3 or 4 digit code and hit the calculate button or Enter.

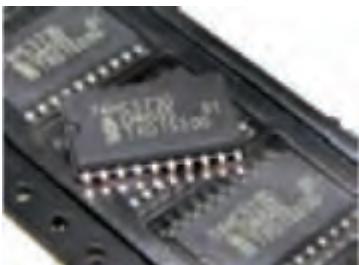Note: The program was tested rigorously, but it still may have a few bugs. so, when in doubt (and when its possible) don't hesitate to use a multimeter to double-check the critical components.



تصویر ظاهری انواع پکیج های SOIC

• تشریح علائم اختصاری SMD و SOIC همان DIP هستند. که نوع اتصالات آنها به صورت سطحی روی فیبر مدار چاپی می باشد. این نوع پکیج ها به ساده ترین روش لحیم کاری می شوند. در پکیج های SMD هر پین معمولاً  $1/27\text{mm}$  از یک دیگر فاصله دارند.

نوع کوچک تری از پکیج های SOIC هستند. TSSOP پکیج های مشابه دیگر شامل TSOP و است، (شکل رویه رو)




تصویر ظاهری انواع پکیج های QFP

بسته بندی های QFP پین ها در چهار طرف IC قرار گرفته اند. پین های هر طرف این نوع پکیج از ۸ تا ۷۰ پایه در هر طرف با فاصله هر دو پین در هر طرف از  $4\text{mm}$  تا  $0.5\text{mm}$  است.

تصویر ظاهری بسته بندی های QFN شبیه به QFP است، (شکل رویه رو)

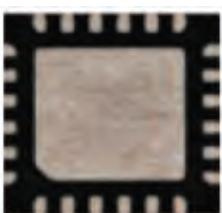اتصالات در بسته بندی های QFN بسیار ظرفی و نازک است. قسمت های اتصال این نوع پکیج روی لبه های پایینی IC قرار دارد. پکیج های MLF و VQFN, TQFN کوچک ترین اندازه استدارد بسته بندی در QFN هستند. بسته بندی های DFN، DFNT، DFN پکیج هایی هستند که پین ها در دو طرف آن قرار می گیرد. بسیاری از میکروپروسسورها، سنسورها و سایر آسی های مدرن و پیشرفته در پکیج های QFN و QFP تولید شده است، (شکل زیر)



تصویر ظاهری انواع پکیج های DFNT، DFN



تصویر ظاهری انواع پکیج های BGA

در نهایت برای IC های پیشرفته پکیج های BGA وجود دارد. که در آنها پین ها در دو ردیف در ابعاد بسیار ریز در زیر IC قرار گرفته است. (شکل رویه رو)

## أنواع ميكروكونترلرها

لوين ميكروكونترلر در سال ۱۹۷۱ توسط شرکت شم اشناي intel ساخته شد و اين شركت اولين ميكروكونترلر كاريدي خود را در سال ۱۹۷۴ با نام ۸۰۴۸ روانه بازار گردید. بعد از آن ميكروكونترلر توسط شرکت اينتل با سري جيبيهای ۸۰۴۸، ۸۰۵۱، ۸۰۵۲، ... شرکت ATMEL با سري ATMEL ۸۰۴۸، ۸۰۵۱، ۸۰۵۲ و شرکت موتورولا با سري جيبيهای ۱۹۸۱۱، ۱۹۸۱۲، ... گيرش يافت در حال حاضر ميكروكونترلرهای بزرگی وجود دارای نوع زد هستند که هر کدام داده و وزنی های مخصوص به خود را دارند.

خالواده AVR: ساخت شرکت ATMEL

خالواده PIC: ساخت شرکت MicroChip

خالواده ARM: ساخت شرکت های STM، NXP، ATMEL

خالواده FPGA: ساخت شرکت های Altera، Xilinx

هر یک از خانواده‌های فوق دارای زیرمجموعه‌های بسیاری می‌باشد اما به صورت کلی می‌توان آنها را به صورت جدول زیر مقایسه نمود. در جدول زیر منظور از قدرت پردازش اطلاعات در مصارف عمومی (کارهای کنترلی)، اختصاصی (مانند پردازش تصویر) می‌باشد.

میراث عکس و گفتار ۱۶

میکروکنترلر Atmega16 یک میکروکنترلر بر کاربود در بازار است و در پردازش‌های زبانی استفاده می‌شود. بسته‌ترین استفاده این میکروکنترلر در پیچیده‌ترین PDIP است که همانند Atmega24 دارای ۳۲ بیت و ۲۲ آیند ورودی و خروجی دارد (انگل زیر)، این میکروکنترلر AVR در پیچیده‌ترین AVR یا به تعبیری میکروکنترلر با پاتر SMD شده است. این TQFP

میکروکنترلر Atmega ۱۶A یکی از سری های Atmega ۱۶ می باشد، پسوند A دارای این منشی است که این میکرو برخلاف Atmega ۱۶ که از ولتاژ ۹/۱۵ تا ۰/۸ ولت می تواند کار نماید، همانند سری L می تواند با ولتاژ ۲۷۵ تا ۳۵۰ ولت کار کند اما برخلاف سری L که دارایی ماکریسم فرکانس مذکور شده ۸ مگاهرتز است Atmega ۱۶ همانند Atmega ۱۶A می تواند دارای سیستم کلکاک تا سرعت ۱۶ MHz باشد.

20



- : Atmega ۱۶A میکروکنترولر
    - \* پایداری بالا
    - \* مصرف نیوان کم
    - \* میکروکنترولر ۸ بیتی Atmel
    - \* مساری RISC پیشرفته، ۱۳۱ دستورالعمل فشرده‌تر احراری اغلب دستورالعمل‌ها در بیک کلاک، ۳۲ رجیستر ۸ بیتی با کاربرد عمومی، بیش از ۱۶ میلیون دستورالعمل بر تابه (MIPS) با کلاک ۱۶ مگاهرتز (MHz)
    - \* ۱۶ کیلوبایت حافظه فلاش قابل برنامه‌ریزی
    - \* EEPROM ۵۱۲ بایت
    - \* SRAM ۱ کیلوبایت
    - \* لایست برنامه‌ریزی حافظه فلاش تا ۱۰۷۳۶۰۰۰ بار و حافظه EEPROM تا ۱۰۴۸۰۰۰ بار
    - \* ماندگاری برنامه تا ۲۰ سال در دمای ۸۵ درجه و ۱۰۰ سال در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد
    - \* دارای قفل برنامه‌برای حفاظت از ترمیملار
    - \* رابط JTAG مطابق استاندارد IEEE ۱۱۹۹/۱
    - \* دارای ۲ تایپر ۸ بیتی
    - \* دارای یک تایپر ۱۶ بیتی
    - \* دارای RTC با اسیلانور مجزا
    - \* کانال PWM ۴
    - \* کانال ADC ۸ بیتی
    - \* رابط سریال TWO WIRE با TWI
    - \* USART
    - \* رابط سریال SPI در حالت Master/Slave
    - \* دارای تایپر دیده‌بان با اسیلانور مجرای داخلی
    - \* مقایسه‌گر آنالوگ داخلی
    - \* دارای اسیلانور R/C کالسیر شده داخلی
    - \* ۲۲ پورت ورودی و خروجی
    - \* ولتاژ تغذیه ۲.۷۵ تا ۵/۰ ولت
    - \* پشتیبانی از هر کالسیر + ۱۶ مگاهرتز
- مصرف ارزی هر فرکانس ۱ مگاهرتز، ولتاژ ۳ ولت و دمای ۲۵ درجه فعال ۰/۰ میلی‌آمپر - حالت سیکاری: ۰/۲ میلی‌آمپر - حالت Power Down گستر ۰/۱ میکرو‌آمپر

## دانش فنی تخصصی

### جدول واحدهای فرکانس

واحد	نماد	زبان اصلی	تعریف خلاصه	با نماد
هرتز	Hz	Herts	یک سیکل در ثانیه	$10^0 \text{ Hz} = 1 \text{ Hz}$
کیلوهرتز	KHz	Kiloherts	هزار سیکل در ثانیه	$10^4 \text{ Hz}$
مگاهرتز	MHz	Megaherts	یک میلیون سیکل در ثانیه	$10^6 \text{ Hz}$
گیگاهرتز	GHz	Gigaherts	بیلیون (میلیارد) سیکل در ثانیه	$10^9 \text{ Hz}$
تراهرتز	THz	Teraherts	یک تریلیون سیکل در ثانیه	$10^{12} \text{ Hz}$

### جدول دسته‌بندی عمومی فرکانس

ردیف	محدوده فرکانس	موارد کاربرد	موارد کاربرد	موارد کاربرد به زبان انگلیسی
۱	صفر	ولتاژ و جریان DC	DC voltage and current	DC voltage and current
۲	$10 \text{ Hz} - 1 \text{ KHz}$	خطوط انتقال قدرت	Power Transmittion	
۳	$20 \text{ Hz} - 20 \text{ KHz}$	شنوایی	Audio	
۴	$20 \text{ KHz} - 2 \text{ MHz}$	ماورای صوت (فراصوت)	ulta sonic	
۵	$3 \text{ MHz} - 300 \text{ GHz}$	رادیو	Radio	
۶	$5 \text{ Hz} - 5 \text{ MHz}$	ویدیو (تصویر)	Video	
۷	$1 \text{ THz} - 430 \text{ THz}$	اشعه مادون قرمز	Infrared	این محدوده فرکانسی کاربرد دارد
۸	$430 \text{ THz} - 1000 \text{ THz}$	نور مرئی	Visible Light	
۹	$1000 \text{ THz} - 6 \times 10^4 \text{ THz}$	اشعه ماورای بنفش	Ultra Violet	
۱۰	$6 \times 10^4 \text{ THz} - 3 \times 10^7 \text{ THz}$	اشعه X (ترم یا سخت)	X Ray (Soft to hard)	
۱۱	$3 \times 10^7 \text{ THz} - 5 \times 10^8 \text{ THz}$	اشعه گاما	Gama Ray	
۱۲	$5 \times 10^8 \text{ THz} - 8 \times 10^9 \text{ THz}$	اشعه کیهانی	Cosmic Ray	

منبع کتاب Electronic communication by: Adamson

نکته مهم (۱): اعداد مندرج در جدول جنبه آشنایی دارد و نیازی نیست آنها را به خاطر بسپارید. تنها


با استفاده از جدول باید بتوانید محدوده‌های فرکانسی را پیدا کنید.

نکته مهم (۲): پادگیری و به خاطر سپردن لغات و اصطلاحات انگلیسی داده شده در جدول الزامی است.

### تلقیه‌بندی پالندهای فرکانس با فرآیند از عدد ۳

ردیف	محدوده فرکانس	نام پالند	نماد (علامت)	نام پالند به زبان اصلی
۱	۰-۰.۲ Hz	عن تهايت کم	ELF	Extremely Low Frequency
۲	۰.۲-۰.۲ Hz	فوق الماء کم	SLF	Supper Low Frequency
۳	۰.۲-۰.۲ Hz	خیلی خیلی کم	ULF	Ultra Low Frequency
۴	۰.۲-۰.۲ KHz	خیلی کم	VLF	Very Low Frequency
۵	۰.۲-۰.۲ KHz	کم	LF	Low Frequency
۶	۰.۲-۰.۲ MHz	متوسط	MF	Medium Frequency
۷	۰.۲-۰.۲ MHz	زیاد	HF	High Frequency
۸	۰.۲-۰.۲ MHz	خیلی زیاد	VHF	Very High Frequency
۹	۰.۲-۰.۲ GHz	خیلی خیلی زیاد	UHF	Ultra High Frequency
۱۰	۰.۲-۰.۲ GHz	فوق الماء زیاد	SHF	Supper High Frequency
۱۱	۰.۲-۰.۲ GHz	عن تهايت زیاد	EHF	Extra High Frequency


پالند  
برای  
بررسی

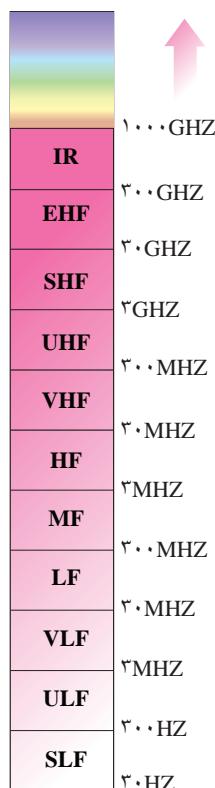


منبع تغذیه	قطعه	معادل قطعه	مقاومت معادل	نمایش منحنی راکتانس سلفی راکتانس خازنی بر حسب فرکانس	جریان و ولتاژ در مدار
			$F = 0$ $X_L = 2\pi fL$		 $I = \frac{E}{R}$ بیشترین مقدار $V_O = 0V$
			$X_L = 2\pi fL$		 متوسط $V_O = X_L I$
			$F = \infty$ $X_L = 2\pi fL$		 $I = 0$ بیشترین مقدار $V_O = E$
			$F = 0$ $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$		 $I = 0$ بیشترین مقدار $V_O = E$
			$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$		 متوسط $V_O = X_C I$
			$F = \infty$ $X_C = -\frac{1}{2\pi fC}$		 $I = \frac{E}{R}$ بیشترین مقدار $V_O = 0V$

در مدارهای جدید به جای این قسمت یک آی سی جایگزین می‌شود.


### IF ترانس‌های


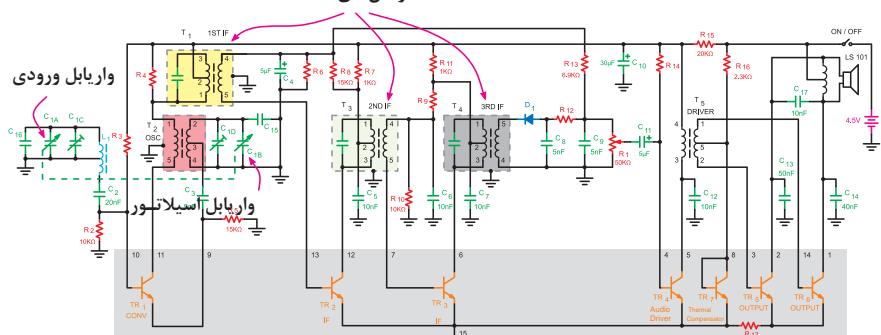


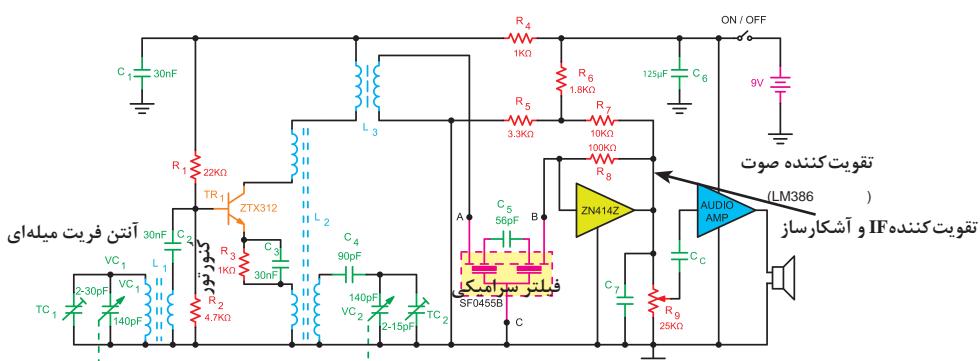نقشه کامل گیرنده رادیویی سوپر هترودین یک موج




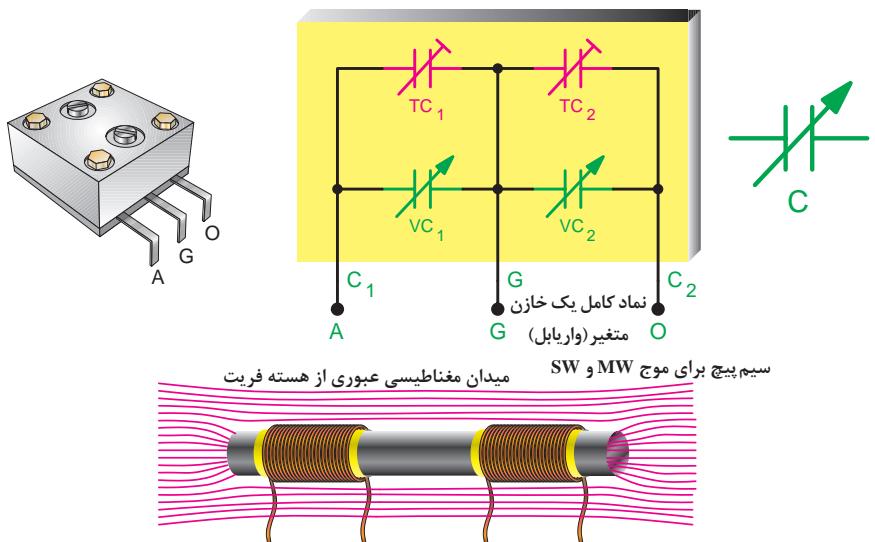نقشه کامل گیرنده رادیویی سوپر هترودین با آی سی



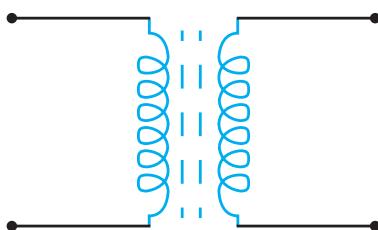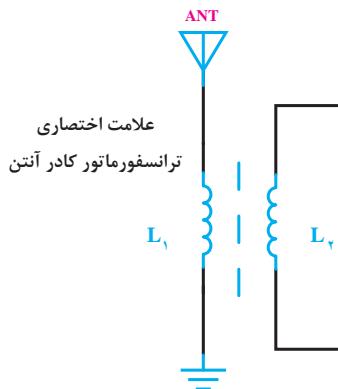

ب) شمای فنی ترانس اسپلیاتور

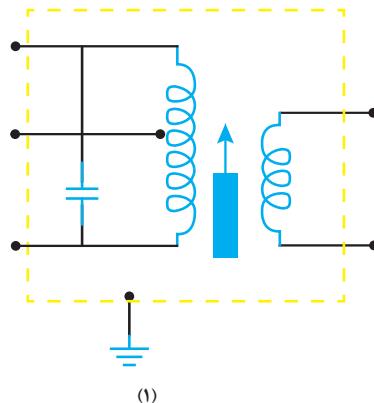



چند نمونه آی سی



دیود بل ترانزستور



بل پکسوسیال در ساختهای آی سی - بل دیود هیبرید (Hybrid) اتصارهای جذبی در بل پکسوسیال



بل استراتژی



بل دیگری از بل دیود



بل دیود با تغیرات الایافی سرامیک




دیود آستکلر



بل استراتژی



دیود تغیرات سیمی

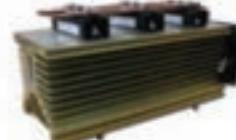

بل ۴ دیود



بل پکسوسیال در ساختهای IC تغیرات سطحی



بل دیود دیگر از بل دیود




بل دیود استراتژی تغیرات سطحی



بل دیود دیگر از بل دیود




بل دیود استراتژی با جده فلزی

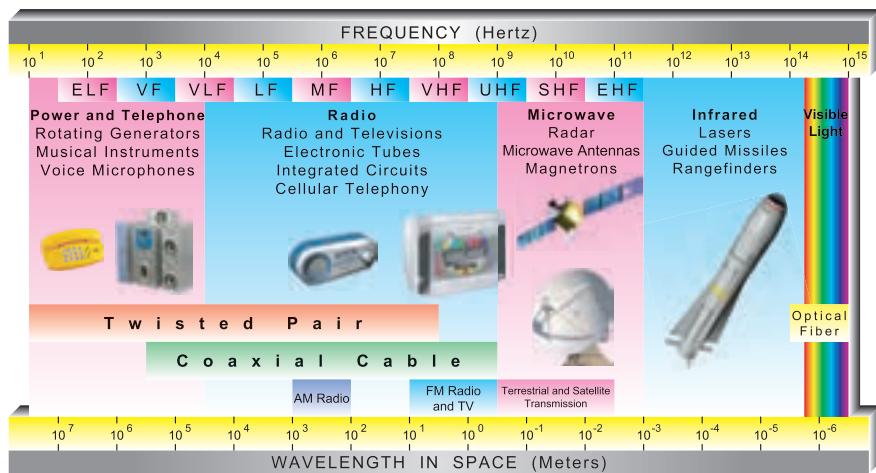

طیف امواج الکترومغناطیسی برای ارتباطات

 <b>A(Area)</b> <b>L(length)</b>	مساحت: <b>A</b> قطر: <b>d</b> طول ضلع: <b>L</b>	پارامترها مساحت مربع: $d = \sqrt{2} \times L$ قطر مربع: $d = \sqrt{2} \times L$
	<p>مثال:</p> $L = 10 \text{ mm} \Leftrightarrow d = ? \quad A = ?$ $A = L^2 = (10 \text{ mm})^2 = 100 \text{ mm}^2$ $d = \sqrt{2} \times L = \sqrt{2} \times 10 \text{ mm} = 14 / 14 \text{ mm}$	

### مستطيل

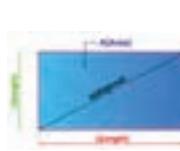 <b>L(width)</b> <b>h(height)</b>	مساحت: <b>A</b> قطر: <b>d</b> طول ضلع: <b>L</b> ارتفاع: <b>h</b>	پارامترها مساحت مربع: $d = \sqrt{2} \times L$ قطر مربع: $d = \sqrt{2} \times L$
	<p>مثال:</p> $L = 20 \text{ mm}, \quad h = 15 \text{ mm} \Leftrightarrow d = ? \quad A = ?$ $A = L \times h = 20 \text{ mm} \times 15 \text{ mm} = 300 \text{ mm}^2$ $d = \sqrt{L^2 + h^2} = \sqrt{(20 \text{ mm})^2 + (15 \text{ mm})^2} = \sqrt{625 \text{ mm}^2} = 25 \text{ mm}$	

### لوزي

 <b>d1(diagonal)</b> <b>d2(diagonal)</b>	مساحت: <b>A</b> قطرها: <b>d1, d2</b> ارتفاع: <b>h</b>	پارامترها مساحت لوزي: $A = L \times h$ مساحت لوزي: $A = (d_1 \times d_2) / 2$
	<p>مثال:</p> $d_1 = 20 \text{ mm}, \quad d_2 = 16 \text{ mm} \Leftrightarrow A = ?$ $A = \frac{d_1 \times d_2}{2} = \frac{20 \times 16}{2} = 160 \text{ mm}^2$	

### متوازي الاضلاع

 <b>L(base)</b> <b>h(height)</b>	مساحت: <b>A</b> قطر: <b>d</b> طول قاعدة: <b>L</b> ارتفاع: <b>h</b>	پارامترها مساحت متوازي الاضلاع: $A = L \times h$
	<p>مثال:</p> $L = 30 \text{ mm}, \quad h = 30 \text{ mm} \Leftrightarrow A = ?$ $A = L \times h = 30 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} = 900 \text{ mm}^2$	

### ذوزنقه

 <b>L1(base)</b> <b>L2(base)</b> <b>h(height)</b>	مساحت: <b>A</b> طول قاعدة بزرگ: <b>L2</b> طول قاعدة کوچک: <b>L1</b> ارتفاع: <b>h</b>	پارامترها مساحت ذوزنقه: $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \times h$
	<p>مثال:</p> $L_1 = 20 \text{ mm}, \quad h = 25 \text{ mm}, \quad L_2 = 40 \text{ mm} \Leftrightarrow A = ?$ $A = \frac{L_1 + L_2}{2} \times h = \frac{20 \text{ mm} + 40 \text{ mm}}{2} \times 25 \text{ mm} = 750 \text{ mm}^2$	


## مثلث

	<p>ارتفاع: <math>h</math> طول قاعدة: <math>L</math> مساحت: <math>A</math></p>	<p>پارامترها محاسبات</p>
	<p>مثال:  <math>L = 40 \text{ mm}</math>, <math>h = 30 \text{ mm} \Rightarrow A = ?</math>  <math display="block">A = \frac{L \times h}{2} = \frac{40 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}}{2} = 600 \text{ mm}^2</math></p>	<p>مساحت مثلث:  <math display="block">A = \frac{L \times h}{2}</math></p>


## مثلث قائم الزاوية

	<p>ارتفاع: <math>h</math> مساحت: <math>A</math> طول وتر: <math>c</math> طول اضلاع مجاور زاوية قائم: <math>a, b</math></p>	<p>پارامترها محاسبات</p>
	<p>مثال:  <math>c = 5 \text{ mm}</math>, <math>a = 4 \text{ mm} \Rightarrow b = ?</math>  <math display="block">b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{(5 \text{ mm})^2 - (4 \text{ mm})^2} = 3 \text{ mm}</math></p>	<p>قضیه فیثاغورس:  <math>c^2 = a^2 + b^2</math></p> <p>قضیه اقلیدس:  <math>b^2 = c \cdot q</math>  <math>a^2 = c \cdot p</math>  <math>h^2 = p \cdot q</math></p>


## مثلث متساوي الاضلاع

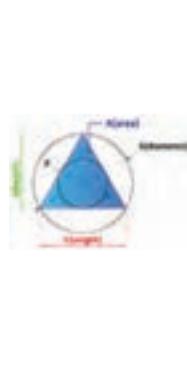	<p>ارتفاع: <math>h</math> طول ضلع: <math>l</math> مساحت: <math>A</math> قطر دائرة محاطي: <math>d</math> قطر دائرة محيطي: <math>D</math></p>	<p>پارامترها محاسبات</p>
	<p>مثال:  <math>(\sqrt{3} = 1/\sqrt{2})</math>, <math>l = 100 \text{ mm} \Rightarrow A = ?</math>  <math display="block">A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2 = \frac{1}{4} \times 100^2 = 2500 \text{ mm}^2</math></p>	<p>مساحت مثلث متساوي الاضلاع:  <math display="block">A = \frac{\sqrt{3}}{4} \times l^2</math></p> <p>ارتفاع مثلث متساوي الاضلاع:  <math display="block">h = \frac{\sqrt{3}}{2} \times l</math></p> <p>قطر دائرة محاطي مثلث متساوي الاضلاع:  <math display="block">D = \frac{2\sqrt{3}}{3} \times l = 2 \times d</math></p> <p>قطر دائرة محيطي مثلث متساوي الاضلاع:  <math display="block">d = \frac{\sqrt{3}}{3} \times l = \frac{D}{2}</math></p>


## دایره

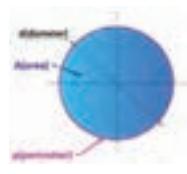	<p>محیط: <math>P</math> قطر: <math>d</math> مساحت: <math>A</math></p>	<p>پارامترها محاسبات</p>
	<p>مثال:  <math>d = 100 \text{ mm} \Rightarrow A = ?</math>, <math>P = ?</math>  <math display="block">A = \frac{\pi \times d^2}{4} = \frac{\pi / 4 \times (100 \text{ mm})^2}{4} = 785 / 4 \text{ mm}^2</math>  <math display="block">P = \pi \times d = \frac{\pi}{4} \times 100 = 250 \text{ mm}</math></p>	<p>مساحت دائرة:  <math display="block">A = \frac{\pi \times d^2}{4}</math></p> <p>محیط دائرة:  <math display="block">P = \pi \times d</math></p>

## چندضلعی منتظم

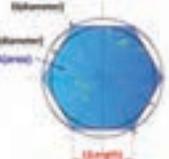پارامترها	محاسبات
	<p>ارتفاع: <math>h</math> طول ضلع: <math>A</math> مساحت: <math>A</math></p> <p>قطر دایره محیطی: <math>D</math></p> <p>تعداد ضلاع(زاویه‌ها): <math>n</math> زاویه مرکزی: <math>\alpha</math> زاویه محاطی: <math>\beta</math></p> <p>مثال:</p> $n = 6, D = 100 \text{ mm} \Leftrightarrow A = ?, d = ?, l = ?$ $l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right) = 100 \text{ mm} \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{6}\right) = 50 \text{ mm}$ $d = \sqrt{D^2 - l^2} = \sqrt{10000 \text{ mm}^2 - 2500 \text{ mm}^2} = 86.6 \text{ mm}$ $A = \frac{n \times l \times d}{4} = \frac{6 \times 50 \text{ mm} \times 86.6 \text{ mm}}{4} = 6495 \text{ mm}^2$
	<p>مساحت چندضلعی:</p> $A = \frac{n \times l \times d}{4}$
	<p>طول ضلع:</p> $l = D \cdot \sin\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$
	<p>زاویه مرکزی:</p> $\alpha = \frac{360^\circ}{n}$
	<p>زاویه محاطی:</p> $\beta = 180^\circ - \alpha$
	<p>قطر دایره محاطی:</p> $d = \sqrt{D^2 - l^2}$
	<p>قطر دایره محیطی:</p> $D = \sqrt{d^2 + l^2}$

## قطاع دایره

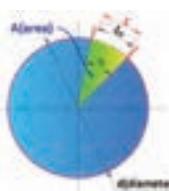پارامترها	محاسبات
	<p>مساحت: <math>A</math> قطر: <math>d</math> طول کمان: <math>l_B</math> طول وتر: <math>l</math> زاویه کمان: <math>\alpha</math></p> <p>مثال:</p> $d = 200 \text{ mm}, \alpha = 30^\circ \Leftrightarrow A = ?, l_B = ?, l = ?$ $l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ} = \frac{\pi / 14 \times 200 \text{ mm} \times 30^\circ}{360^\circ} = 52 / 33 \text{ mm}$ $A = \frac{l_B \times d}{4} = \frac{52 / 33 \text{ mm} \times 200 \text{ mm}}{4} = 2616 / 33 \text{ mm}^2$
	<p>مساحت قطاع دایره:</p> $A = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{\alpha}{360^\circ}$
	<p>طول وتر قطاع دایره:</p> $l = 2 \times d \times \sin \frac{\alpha}{2}$
	<p>طول کمان قطاع دایره:</p> $l_B = \frac{\pi \times d \times \alpha}{360^\circ}$

وزن طولی (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\rho = 7 / 58 \text{ kg/dm}^3$ )											
قطر $m'$ وزن طولی (وزن یک متر) a طول ضلع SW اندازه آچارگیر											
سیم فولادی						مفتول فولادی					
d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/1000m	d mm	m' kg/m	d mm	m' kg/m	d mm	m' kg/m
0.10	0.062	0.55	1.87	1.1	7.46	3	0.055	1.8	2.00	60	22.2
0.16	0.158	0.60	2.22	1.2	8.88	4	0.099	2.0	2.47	70	30.2
0.20	0.247	0.65	2.60	1.3	10.4	5	0.154	2.5	3.85	80	39.5
0.25	0.385	0.70	3.02	1.4	12.1	6	0.222	3.0	5.55	100	61.7
0.30	0.555	0.75	3.47	1.5	13.9	8	0.395	3.5	7.55	120	88.8
0.35	0.755	0.80	3.95	1.6	15.8	10	0.617	4.0	9.86	140	121
0.40	0.986	0.85	4.45	1.7	17.8	12	0.888	4.5	12.5	150	139
0.45	1.25	0.90	4.99	1.8	20.0	15	1.39	5.0	15.4	160	158
0.50	1.54	1.0	6.17	2.0	24.7	16	1.51	5.5	18.7	200	247
مفتول چهار گوش						مفتول شش گوش					
a mm	m' kg/m	a mm	m' kg/m	a mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m	SW mm	m' kg/m
6	0.283	20	3.14	40	12.6	6	0.245	20	2.72	40	10.9
8	0.502	22	3.80	50	19.6	8	0.435	22	3.29	50	17.0
10	0.785	25	4.91	60	28.3	10	0.680	25	4.25	60	24.5
12	1.13	28	6.15	70	38.5	12	0.979	28	5.33	70	33.3
14	1.54	30	7.07	80	50.2	14	1.33	30	6.12	80	43.5
16	2.01	32	8.04	90	63.6	16	1.74	32	6.96	90	55.1
18	2.54	35	9.62	100	78.5	18	2.20	35	8.33	100	68.0
جرم سطحی (مقادیر جدول برای فولاد با جرم مخصوص $\rho = 7 / 58 \text{ kg/dm}^3$ )											
ضخامت ورق "m" جرم سطحی											
s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>	s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>	s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>	s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>	s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>	s mm	m'' kg/m <sup>2</sup>
0.25	2.75	0.70	5.50	1.2	9.42	2.0	22.6	4.75	37.3	10.0	78.5
0.40	3.14	0.80	6.28	1.5	11.8	3.5	27.5	5.0	39.3	12.0	94.2
0.50	3.93	0.9	7.07	2.0	15.7	4.0	31.4	6.0	47.1	14.0	110
0.60	4.71	1.0	7.58	2.5	19.6	4.5	35.3	8.0	52.8	15.0	118

## نیروهای هم راستا

پارامترها	محاسبات
مثال: اگر نیروهای $12\text{N}$ و $8\text{N}$ درجهت راست بر جسم روپرس وارد شوند، برآیند نیروهای هم جهت: $F_r = F_1 + F_2$	مقدار نیروی برآیند: $F_r = F_1 + F_2$
مثال: اگر نیروی $12\text{N}$ درجهت راست و $8\text{N}$ درجهت چپ بر جسم روپرس وارد شوند، برآیند نیروهای متقابل باهم: $F_r = F_1 - F_2$	مقدار نیرو: $F_r = F_1 - F_2$

## نیروهای غیر هم راستا

پارامترها	محاسبات
مثال: اگر نیروی $200\text{N}$ با زاویه $60^\circ$ درجه و نیروی $160\text{N}$ با زاویه $45^\circ$ درجه بر جسمی وارد شوند، برآیند نیروهای وارد شده بر جسم چند نیوتون و با چه زوایهای خواهد بود؟ $F_{x1} = F_1 \times \cos(\alpha) = 200 \times \cos(60^\circ) = 200 \times 0.5 = 100$ $F_{y1} = F_1 \times \sin(\alpha) = 200 \times \sin(60^\circ) = 200 \times 0.8660 = 173.21$	تبدیل مختصات قطبی به مختصات دکارتی: $F_x = F \times \cos(\alpha)$ $F_y = F \times \sin(\alpha)$

پارامترها	محاسبات
مثال: $F_{x1} = F_1 + F_{x2} = 100 + 84.85 = 88.36$ $F_{y1} = F_{y1} + F_{y2} = 173.21 + (-84.85) = 88.36$ $F = \sqrt{F_{xt}^2 + F_{yt}^2} = \sqrt{184.85^2 + 88.36^2} = 204.88$ $\alpha = \tan^{-1}(F_{yt} / F_{xt}) = \tan^{-1}(88.36 / 88.36) = 25.5^\circ$ (برآیند دو نیرو $204/88$ نیوتون و با زاویه $25/5$ درجه است.)	تبدیل مختصات دکارتی به مختصات قطبی: $F = \sqrt{F_{xt}^2 + F_{yt}^2}$ $\alpha = \tan^{-1}(F_{yt} / F_{xt})$

## نیروی فنر (قانون هوک)

پارامترها	محاسبات
مثال: اگر نیروی $150\text{N}$ نیوتونی بر یک فنر با ضریب ثابت $10\text{N/mm}$ وارد شود، طول این فنر چقدر افزایش خواهد یافت؟ $F = k \times x \Rightarrow 150 = 10 \times x \Rightarrow x = 15\text{ mm}$	قانون هوک در محدوده‌ی الاستیکی فنر: $F = k \times x$

## حلقه دایروی

پارامترها	محاسبات
<p>پهنهای حلقه: <math>A</math></p> <p>قطر میانی: <math>d_m</math></p> <p>قطر خارجی: <math>D</math></p> <p>قطر داخلی: <math>d</math></p> <p>مثال: <math>D = 140 \text{ mm} ; d = 120 \text{ mm} \Rightarrow A = ?</math></p> $A = \pi \times d_m \times b = \pi / 14 \times 130 \times 10 = 4082 \text{ mm}^2$ $A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{\pi}{4} \times ((140^2 \text{ mm}^2 - 120^2 \text{ mm}^2)$ $= 4082 \text{ mm}^2$	$A = \pi \times d_m \times b$ $A = \frac{\pi}{4} \times (D^2 - d^2)$

مکعب

پارامترها	محاسبات
<p>مساحت: <math>A_0</math></p> <p>طول ضلع: <math>l</math></p> <p>مثال: <math>l = 50 \text{ mm} \Rightarrow A_0 = ? , V = ?</math></p> $V = l^3 = (50 \text{ mm})^3 = 125000 \text{ mm}^3$ $A_0 = 6 \times l^2 = 6 \times (50 \text{ mm})^2 = 15000 \text{ mm}^2$	$V = l^3$ <p>مساحت مکعب:</p> $A_0 = 6 \times l^2$

مکعب مستطیل

پارامترها	محاسبات
<p>مساحت: <math>A_0</math></p> <p>طول ضلع: <math>l</math></p> <p>عرض: <math>w</math></p> <p>ارتفاع: <math>h</math></p> <p>مثال: <math>l = 100 \text{ mm}, w = 40 \text{ mm}, h = 30 \text{ mm} \Rightarrow V = ?</math></p> $V = l \times w \times h = 100 \times 40 \times 30 = 120000 \text{ mm}^3$	$V = l \times w \times h$ <p>مساحت مکعب مستطیل:</p> $A_0 = 2 \times (l \times w + l \times h + w \times h)$

استوانه

پارامترها	محاسبات
<p>مساحت: <math>A_0</math></p> <p>طول ضلع: <math>l</math></p> <p>حجم: <math>V</math></p> <p>مثال: <math>d = 20 \text{ mm}, h = 30 \text{ mm} \Rightarrow A_0 = ? , V = ?</math></p> $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h = \frac{\pi / 14 \times 20^2}{4} \times 30 = 9420 \text{ mm}^3$	$V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times h$ <p>مساحت جانبی:</p> $A_M = \pi \times d \times h$ <p>مساحت استوانه:</p> $A_0 = \pi \times d \times h + 2 \times \frac{\pi \times d^2}{4}$

## استوانه توخالی

پارامترها	محاسبات
<p>مثال:</p> <p>حجم استوانه: <math>V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2)</math></p> <p><math>D=40\text{ mm}, d=30\text{ mm}, h=50\text{ mm} \Rightarrow V=?</math></p> $V = \frac{\pi \times h}{4} \times (D^2 - d^2) = \frac{\pi / 14 \times 50}{4} \times (40^2 - 30^2) = 27475\text{ mm}^3$	<p>مساحت استوانه: <math>A_o = \pi \times (D + d) \times \left[ \frac{1}{4} \times (D - d) + h \right]</math></p>

هرم

پارامترها	محاسبات
<p>مثال:</p> <p>حجم هرم: <math>V = \frac{1}{3} \times w \times h</math></p> <p><math>L=100\text{ mm}, W=30\text{ mm}, h=80\text{ mm} \Rightarrow V=?</math></p> $V = \frac{1 \times w \times h}{3} = \frac{100 \times 30 \times 80}{3} = 80000\text{ mm}^3$	<p>طول یال هرم: <math>l_e = \sqrt{h^2 + \frac{w^2}{4}}</math></p> <p>ارتفاع وجه هرم: <math>h_e = \sqrt{h^2 + \frac{l^2}{4}}</math></p>

مخروط

پارامترها	محاسبات
<p>مثال:</p> <p>حجم مخروط: <math>V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3}</math></p> <p><math>d=40\text{ mm}, h=60\text{ mm} \Rightarrow V=?</math></p> $V = \frac{\pi \times d^2}{4} \times \frac{h}{3} = \frac{\pi / 14 \times 40^2}{4} \times \frac{60}{3} = 25120\text{ mm}^3$	<p>مساحت جانبی مخروط: <math>A_s = (\pi \times d \times l_e) / 2</math></p> <p>طول یال مخروط: <math>l_e = \sqrt{h^2 + \frac{d^2}{4}}</math></p>

## کره

پارامترها محاسبات	قطر: d	مساحت: A	حجم: V
	مثال:		
	$d=20\text{ mm}$	$\Rightarrow A=?$	
		$A = \pi \times d^2 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 \text{ mm}^2 = 1256 \text{ mm}^2$	

## جرم

پارامترها محاسبات	حجم: V	جرم مخصوص ρ	جرم: m
	مثال: جرم کره‌ای به قطر ۶۰ mm از جنس مس را حساب کنید.		
	$V = \frac{\pi \times d^3}{6} = \frac{\pi / 4 \times 60^3}{6} = 113040 \text{ mm}^3$		
		$= 0.00011304 \text{ m}^3$	
		$m = V \times \rho = 0.00011304 \text{ m}^3 \times 8900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = 1.006 \text{ kg}$	

## جرم طولی

پارامترها محاسبات	طول: l	جرم طولی: m'	جرم: m
	مثال: جرم یک مفتول فولادی به طول ۲۰۰ mm و قطر ۵ mm را حساب کنید. (از جدول جرم طولی را حساب کنید.)		
		$(m' = 0.154 \text{ kg} / \text{m})$	
		$m = m' \times l = 0.154 \times 0.2 = 0.0308 \text{ kg}$	

## جرم سطحی

پارامترها محاسبات	سطح: A	جرم سطحی: m''	جرم: m
	مثال: جرم یک ورق فولادی به ضخامت ۰/۵ mm و مساحت ۲۲۴ m <sup>2</sup> را حساب کنید. (از جدول جرم سطحی)		
		$(m'' = 3/93 \text{ kg} / \text{m}^2)$	
		$m = m'' \times A = 3/93 \times 224 = 7/86 \text{ kg}$	

