




شکل ۲-۸۰

۴-۲-۳ تیغ و توری: در نوع دیگر ماشین‌های اصلاح برای قطع و کوتاه کردن مو از تیغ و توری استفاده می‌شود. در شکل ۲-۸۰ تیغ و توری یک نوع ماشین اصلاح را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۸۱

● در شکل ۲-۸۱ یک نوع دیگر تیغ و توری و تیغ خطزن را در ماشین اصلاح با مکانیزم لرزشی نشان می‌دهد. در این مکانیزم حرکت تیغ به صورت خطی انجام می‌شود. به عبارت دیگر تیغ حالت رفت و برگشت را دارد.

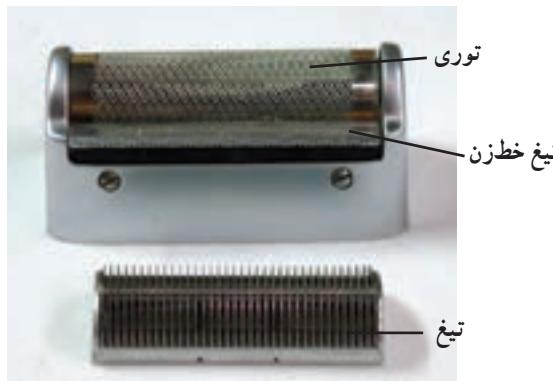


شکل ۲-۸۲

● شکل ۲-۸۲ تیغ و توری ماشین اصلاح برقی شکل ۲-۸۱ را نشان می‌دهد.

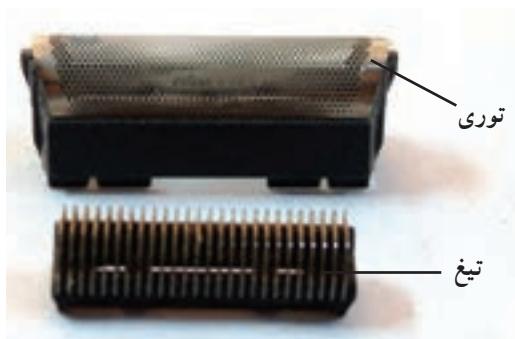


شکل ۲-۸۳

● شکل ۲-۸۳ یک نوع دیگر تیغ و توری را نشان می‌دهد.

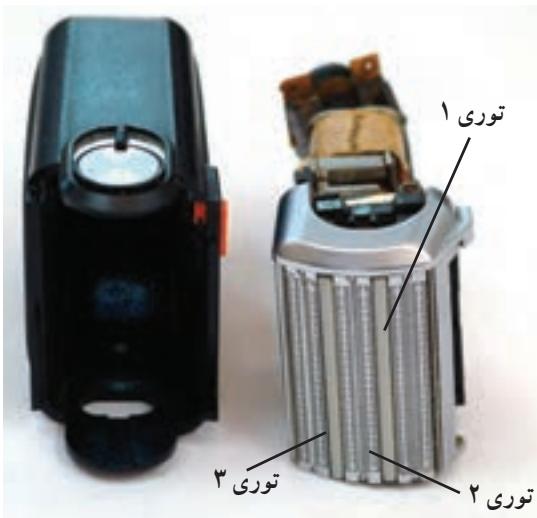


شکل ۲-۸۴

● شکل ۲-۸۴ توری سه قسمتی یک نوع ماشین اصلاح با مکانیزم لرزشی را نشان می‌دهد که هر توری برای اصلاح قسمت‌های مختلف صورت به کار می‌رود.

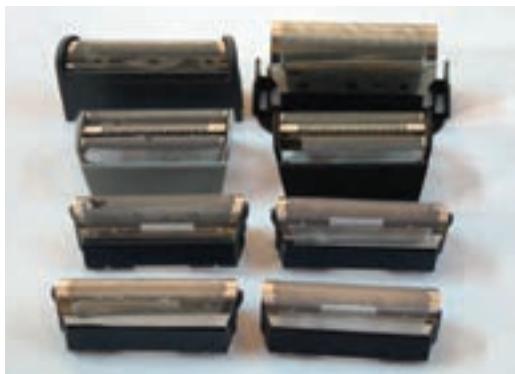


شکل ۲-۸۵

● در شکل ۲-۸۵ چند نمونه‌ی مختلف تیغ و توری را مشاهده می‌کنید.

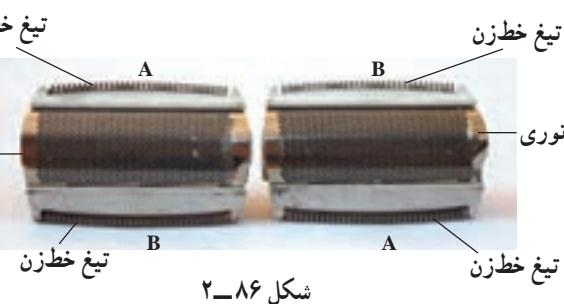

شکل ۲-۸۶

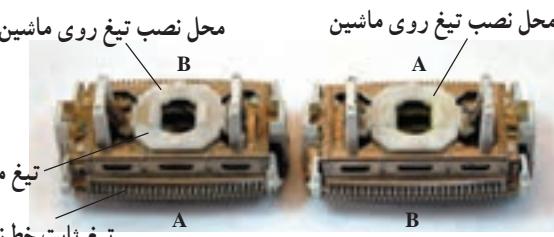

شکل ۲-۸۷

با مشاهده‌ی هر نوع فرسودگی در تیغ و توری قبل از استفاده از ماشین اصلاح برقی، نسبت به تعویض تیغ توجه! و توری معیوب اقدام کنید.

● در شکل ۲-۸۶ دو نمونه از یک نوع تیغ و توری ماشین اصلاح برقی را از دو طرف مشاهده می‌کنید. این تیغ دارای تیغ خطزن دو طرفه است. طرفین تیغ با حروف A و B مشخص شده است.

● شکل ۲-۸۷ دو طرف دیگر تیغ شکل ۲-۸۶ را نشان می‌دهد.

توجه!

برای جلوگیری از برخورد توری با اجسام باید در زمانی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید، محافظ پلاستیکی

را روی توری قراردهید.



شکل ۲-۸۸

- در شکل ۲-۸۸ محافظ پلاستیکی توری و برس تمیز کننده‌ی تیغ و توری یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۸۹

- در ماشین‌های اصلاح برقی با توری ثابت، برای استفاده‌ی بهتر از ماشین، باید مطابق شکل ۲-۸۹ تیغ و توری را به طور عمود به صورت قرار داد.



شکل ۲-۹۰

- در شکل ۲-۹۰ یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می‌کنید که برای اصلاح بهتر صورت، سر ماشین اصلاح در چهار جهت مختلف حرکت می‌کند.

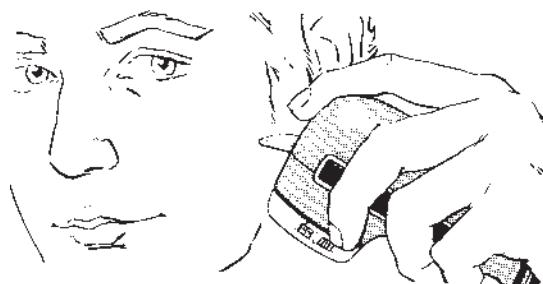

شکل ۲-۹۱

#### ۴-۲-۴- تیغ خط زن صورت: تیغ خط زن

ماشین اصلاح بر قی برای خط انداختن موی صورت و مرتب کردن آن استفاده می شود. شکل ۲-۹۱ نحوه استفاده از تیغ خط زن را نشان می دهد.

● تیغ خط زن فقط مخصوص خط کnar گوش، سبیل و خط ریش ساخته شده است.

- توجه! از تیغ خط زن برای تراشیدن موهای بلند اطراف گردن استفاده نکنید.
- تیغ خط زن را پس از استفاده با برس تمیز کنید.



شکل ۲-۹۲

● برای استفاده از تیغ خط زن طبق شکل ۲-۹۲ دکمه‌ی تیغ خط زن را در وضعیت بالا قرار می دهیم. تیغ خط زن در این وضعیت توسط یک اهرم با سیستم محرک ماشین درگیر می شود و به کار می افتد. خاموش کردن تیغ خط زن با قراردادن دکمه‌ی تیغ خط زن در وضعیت پایین انجام می شود.



شکل ۲-۹۳

● شکل ۲-۹۳ تیغ خط زن را نشان می دهد که به وسیله‌ی یک بازوی پلاستیکی با سیستم محرک ماشین درگیر می شود و به کار می افتد.



■ مکانیزم عملکرد تیغ خطزن صورت: برای آشنایی با مکانیزم تیغ خطزن در ماشین اصلاح برقی، عملکرد چند نوع آن و ارتباط این تیغ با سیستم محرک ماشین اصلاح نشان می‌دهیم.

● شکل ۲-۹۴ تیغ خطزن را نشان می‌دهد که روی قاب بدنی ماشین قرار دارد. با فشار دادن شستی، تیغ خطزن و نگهدارنده‌ی آن به سمت جلو تغییر وضعیت می‌دهد.




● در شکل ۲-۹۵ تیغ خطزن در وضعیت فعلی قرار دارد و با روشن شدن ماشین به کار می‌افتد. با حرکت تیغ به صورت رفت و برگشت افقی موی صورت را مرتب می‌کند.



شکل ۲-۹۶

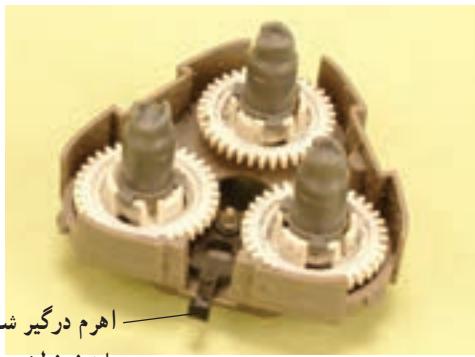● در شکل ۲-۹۶ اهرم درگیر شونده و رابط پلاستیکی داخل جعبه‌ی چرخ‌دنده‌ها با تیغ خطزن نشان داده شده است.



اهرم درگیر شونده  
با تیغ خطزن

● در شکل ۲-۹۷ اهرم درگیر شونده با تیغ خطزن صورت در یک نوع ماشین اصلاح نشان داده شده است.

شکل ۲-۹۷



شکل ۲-۹۸

● در شکل ۲-۹۸ رابط پلاستیکی که برای به حرکت درآوردن تیغ خطزن به کار می‌رود را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۹۹

● شکل ۲-۹۹ نوع دیگر تیغ خطزن را نشان می‌دهد که به وسیله‌ی شستی فشاری در وضعیت انجام کار قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۱۰۰

● در شکل ۲-۱۰۰ با فشاردادن شستی، اهرم تیغ خطزن از ضامن خارج می‌شود و تیغ را آزاد می‌کند.

● در شکل ۱۰۲ تیغ خطزن آماده‌ی کار است.




شکل ۱۰۲




شکل ۱۰۳

● شکل ۱۰۲ اهرم رابط پلاستیکی موجود در جعبه‌ی چرخ دندنه، مرتبط با تیغ خطزن را نشان می‌دهد.

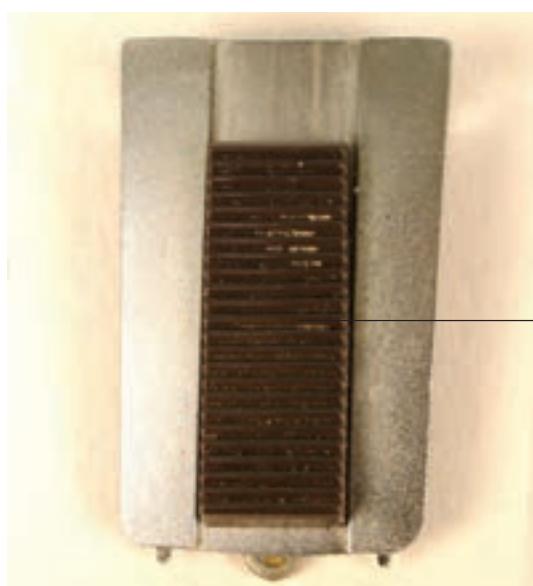

شکل ۱۰۳

شستی یا دسته‌ی  
پلاستیکی تیغ خطزن

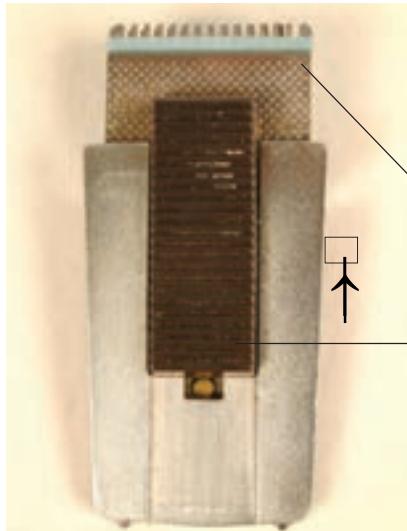

● برای به کار انداختن تیغ خطزن، شستی پلاستیکی تیغ خطزن را در جهت فلش به سمت بالا حرکت دهید تا تیغ خطزن مطابق شکل ۲-۱۰۴ برای انجام کار آماده شود.

شکل ۲-۱۰۴



● در شکل ۲-۱۰۵ اهرم رابط پلاستیکی موجود در جعبه‌ی چرخ دندنه می‌کنید که با تیغ خطزن در ارتباط است. در عمل اهرم رابط پلاستیکی و تیغ خطزن طبق شکل ۲-۱۰۵ مرتبط می‌شوند.

شکل ۲-۱۰۵




● شکل ۲-۱۰۶ یک نوع مخصوص تیغ خطزن را نشان می‌دهد که با حرکت چرخشی توسط دست، تغییر می‌کند و تیغ برش، از خطزن پهن به خطزن باریک تبدیل می‌شود.

شکل ۲-۱۰۶


## ۲-۵- سیستم محرک و مکانیزم کار ماشین اصلاح برقی

سیستم مکانیزم ماشین اصلاح برقی متنوع است. اما بر حسب نوع ساختمان و تغذیه الکتریکی آنها به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:


- سیستم و مکانیزم لرزنده
- سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال
- سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و سیستم شارژر
- سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه با باتری

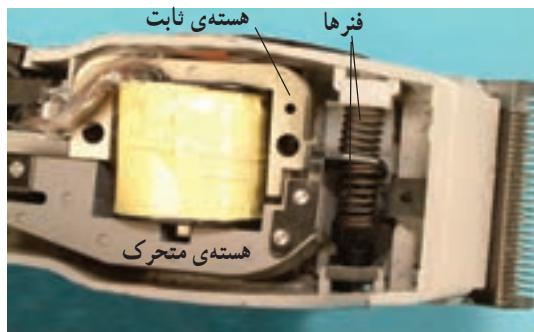

شکل ۲-۱۰۷-الف

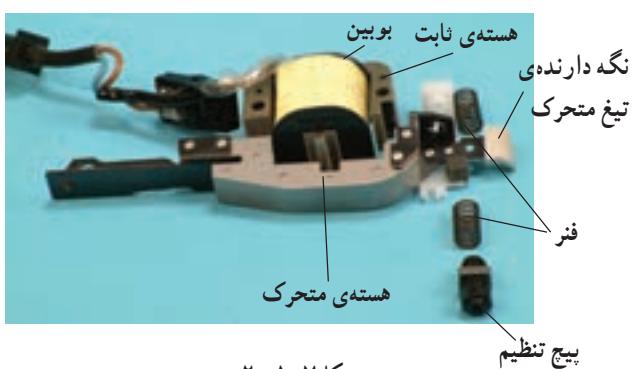

شکل ۲-۱۰۷-ب

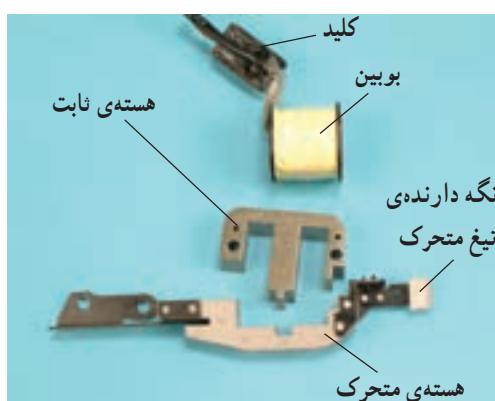

شکل ۲-۱۰۷-ج

۱-۲-۵- سیستم و مکانیزم لرزنده: سیستم و مکانیزم لرزنده در دو نوع مختلف ماشین اصلاح برقی به شرح زیر استفاده می‌شود:


- ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک
- ماشین اصلاح با تیغ و توری

### ■ سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک

در ماشین اصلاح برقی مشابه شکل ۲-۱۰۷-الف یک بوین با تغذیه‌ی ولتاژ AC، یک هسته‌ی ثابت، یک هسته‌ی متحرک و دو فنا، یک سیستم لرزنده یا نوسان کننده‌ی مکانیکی الکترومغناطیسی را به وجود می‌آورند. در این سیستم بوین روی هسته‌ی ثابت قرار دارد و حرکت رفت و برگشت یا نوسانی تیغ متحرک به وسیله‌ی هسته‌ی متحرک و دو فنا که با این هسته در ارتباط هستند کنترل می‌شود.

در شکل ۲-۱۰۷-ج اجزای الکترومغناطیسی و الکتریکی مکانیزم لرزنده ماشین اصلاح شکل ۲-۱۰۷-الف را مشاهده می‌کنید.


در شکل ۲-۱۰۸ - الف یک ماشین اصلاح برقی دیگر با مکانیزم لرزنده را نشان می‌دهد.

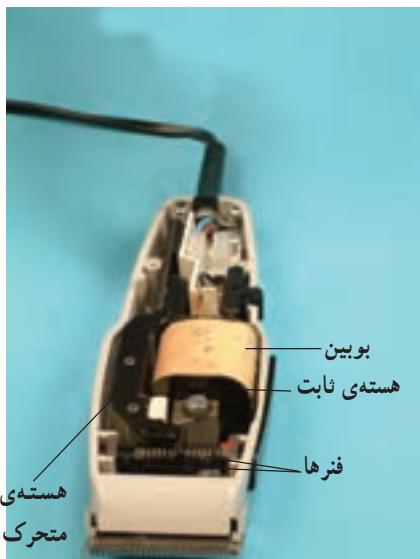

شکل ۲-۱۰۸ - الف




شکل ۲-۱۰۸ - ب

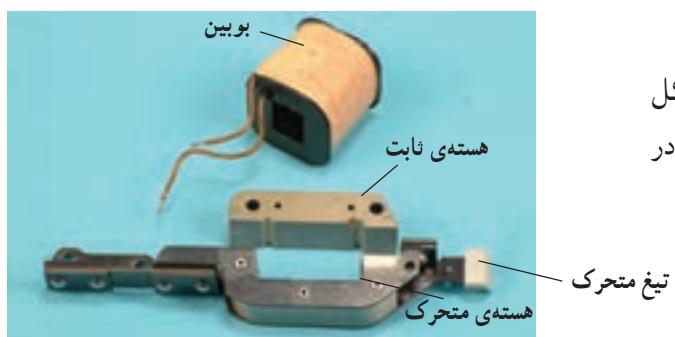

شکل ۲-۱۰۸ - ج


اجزای الکتریکی و الکترومغناطیسی ماشین اصلاح شکل ۲-۱۰۸ - الف را در شکل ۲-۱۰۸ - ب مشاهده می‌کند.

اجزای سیستم الکترومغناطیسی ماشین اصلاح شکل ۲-۱۰۸ - الف مانند بوین، هسته‌های ثابت و متحرک را در شکل ۲-۱۰۸ - ج مشاهده می‌کنید.

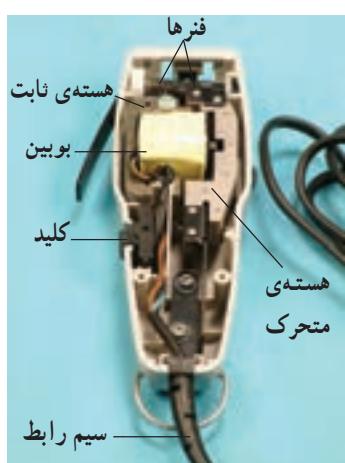

شکل ۲-۱۰۹

**مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ ثابت و متحرک:** با اتصال دو شاخه‌ی سیم رابط ماشین اصلاح برقی مشابه شکل ۲-۱۰۹ به پریز برق دار و وصل کلید آن، بوین برق دار می‌شود. شار مغناطیسی تولید شده توسط بوین از هسته‌ی ثابت عبور می‌کند و مسیر خود را از طریق هسته‌ی متحرک مطابق

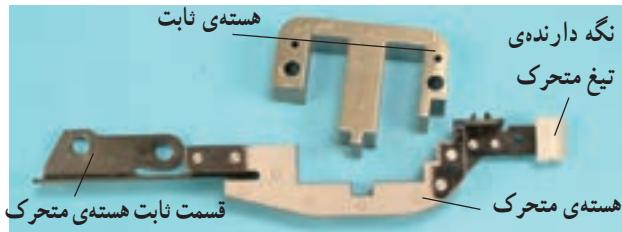

شکل ۲-۱۱۰



شکل ۲-۱۱۱



شکل ۲-۱۱۲

تنظیم مناسب فنرها و فاصله‌ی تیغ ثابت امکان اصلاح مطلوب موی سر و صورت را فراهم

توجه!

می‌کند و سبب می‌شوند تا ماشین بدون سر و صدای اضافی کار کند.



قب پلاستیکی نگهدارنده تیغ ثابت

شکل ۲-۱۱۳


شکل ۲-۱۱۱ در نیم سیکل مثبت جریان AC می‌بندد. در این حالت هسته‌ی متحرک جذب هسته‌ی ثابت می‌شود و بازوی نگهدارنده‌ی تیغ متحرک به سمت هسته‌ی ثابت حرکت می‌کند. در نیم سیکل منفی جریان الکتریکی جهت شار مغناطیسی در هسته‌ی ثابت و متحرک تغییر می‌کند و بر عکس جهت شار مغناطیسی در شکل ۲-۱۱۰ می‌شود. چون جریان و ولتاژ هر دو سینوسی هستند، در لحظه‌ای که جریان الکتریکی بین صفر می‌شود نیروی الکترومغناطیسی بین صفر شده و فنرها سبب برگشت هسته‌ی متحرک می‌شوند. در هر سیکل جریان الکتریکی، دوبار نگه دارنده‌ی تیغ متحرک حرکت رفت و برگشت کامل انجام می‌دهد (شکل ۲-۱۱۱). حال اگر تیغ متحرک را مطابق شکل ۲-۱۱۲ روی نگه دارنده‌ی پلاستیکی که با هسته‌ی متحرک در ارتباط است قرار دهیم، با حرکت هسته‌ی متحرک تیغ هم حرکت رفت و برگشت افقی (نوسانی) انجام می‌دهد اگر تیغ ثابت را مطابق شکل ۲-۱۱۳ زیر تیغ متحرک قرار دهیم. تیغ متحرک روی تیغ ثابت حرکت رفت و برگشت یا نوسانی انجام می‌دهد و چنان‌چه موی صورت بین آن‌ها قرار گیرد مو را قطع می‌کند. تیغه‌ی فنری که در شکل ۲-۱۱۳ مشاهده می‌کنید برای جلوگیری از حرکت قاب پلاستیکی زیر تیغ ثابت است.

## ■ سیستم و مکانیزم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری

ماشین اصلاح برقی با تیغ و توری مشابه شکل ۲-۸ که با مکانیزم لرزنده کار می کند دارای دو بویین (سیم پیچ)، هسته‌ی ثابت U شکل، هسته‌ی متحرک و دو فنر است. اجزای نام برده شده را در شکل ۲-۱۱۴ مشاهده می کنید. مجموعه‌ی سیم پیچ‌ها، هسته‌ی ثابت، هسته‌ی متحرک و فنرها یک سیستم نوسان کننده‌ی مکانیکی الکترومغناطیسی را به وجود می آورند. فنرها حرکت رفت و برگشت یا نوسانی ماشین اصلاح را به عهده دارند.

- اتصال بویین‌ها: اتصال بویین‌ها یک سیستم لرزنده یا تیغ و توری بر حسب ولتاژ ورودی به دو صورت سری و موازی انجام می شود. وقتی ولتاژ ورودی ۲۲۰ است اتصال دو بویین به صورت سری است و برای ولتاژ ورودی ۱۱۰ اتصال بویین‌ها به صورت موازی است.

شکل ۲-۱۱۴

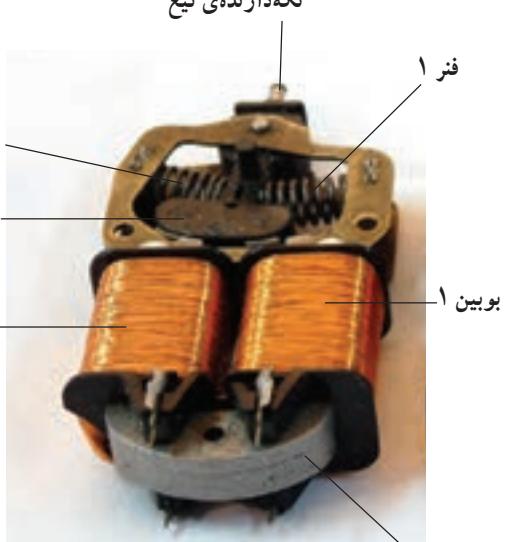

- اتصال سری بویین‌ها برای ولتاژ ورودی ۲۲۰ است.

- اتصال موازی بویین‌ها برای ولتاژ ورودی ۱۱۰ است.

**نکات مهم** اتصال سری و موازی بویین‌ها باید طوری انجام شود که شاره‌های مغناطیسی تولید شده توسط هر دو بویین در هسته در یک جهت باشند و هم دیگر را تقویت کنند.

- در صورتی که در اتصال سری و موازی بویین‌ها، سربندی به طور صحیح انجام نشود شاره‌ای مغناطیسی بویین‌ها یک دیگر را خنثی کرده و سبب افزایش جریان مدار و سوختن بویین‌ها می شود.

- در شکل ۲-۱۱۵ اتصال بویین‌ها به صورت سری انجام شده و مدار الکتریکی برای تغذیه ۲۲۰ است.


شکل ۲-۱۱۵






● شکل ۲-۱۱۶ دو طرف مدار الکترومغناطیسی و مکانیزم لرزنده‌ی یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می‌دهد. اتصال بوبین‌ها به صورت سری است و مدار الکتریکی برای تغذیه با ولتاژ ۲۲۰ بسته شده است.

شکل ۲-۱۱۶

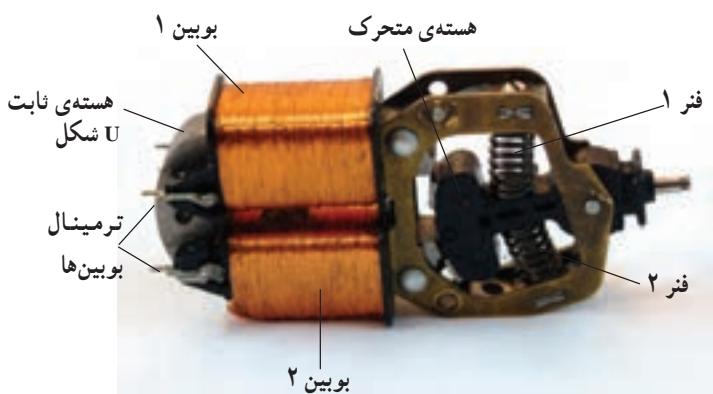


شکل ۲-۱۱۷

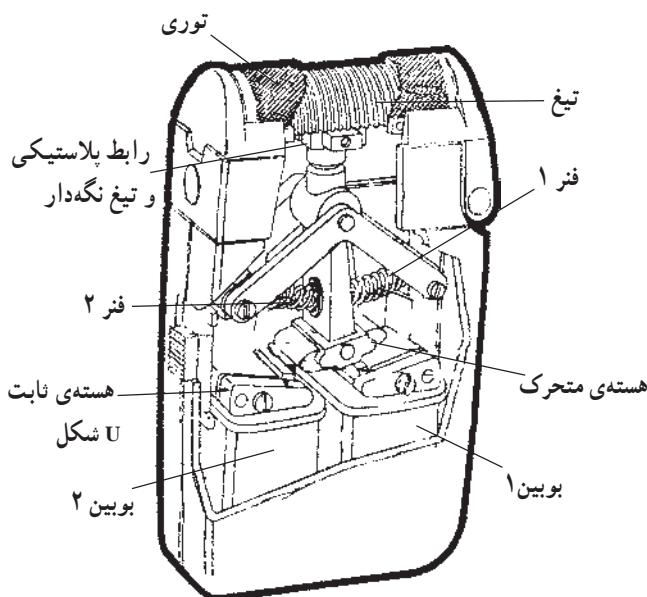

شکل ۲-۱۱۸

● شکل ۲-۱۱۷ یک طرف مدار الکترومغناطیسی و مکانیزم لرزنده‌ی یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می‌دهد. طرف دیگر آن هم بدون سیم رابط برای اتصال سری بوبین‌ها است. برای سری و موازی کردن بوبین‌ها به منظور تغذیه‌ی مدار الکتریکی با ولتاژهای ۱۱۰ و ۲۲۰، سرهای بوبین‌ها آزاد است. می‌توان توسط کلید تغییر وضعیت ولتاژ با ترمینال‌های دو وضعیتی، اتصال بوبین‌ها را مناسب با تغذیه‌ی ولتاژ ورودی انجام داد.

● سیستم لرزنده در ماشین اصلاح با تیغ و توری: با استفاده از تصویر شکل ۲-۱۱۸ مکانیزم لرزنده‌ی ماشین اصلاح برقی شرح داده می‌شود. با تغذیه‌ی الکتریکی این نوع ماشین اصلاح با جریان الکتریکی سینوسی شکل از سیم پیچ‌ها عبور می‌کند و میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند. شار مغناطیسی تولید شده به وسیله‌ی سیم پیچ جریان دار از هسته‌ی U شکل عبور می‌کند و آن را مغناطیس می‌کند.

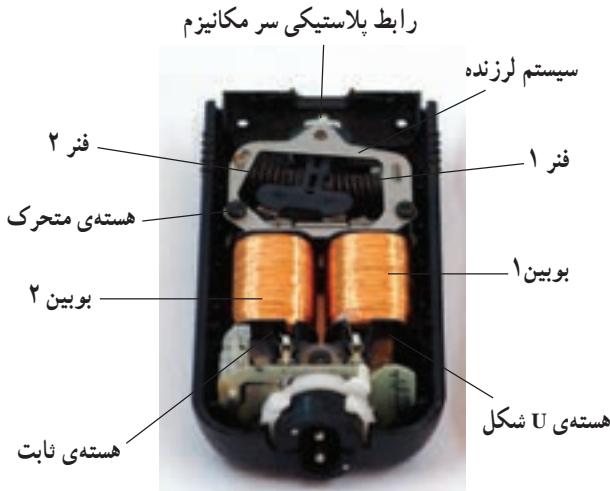

شکل ۲-۱۱۹

با افزایش جریان سینوسی در سیم پیچ‌ها، خاصیت مغناطیسی هسته‌ی U شکل بیشتر شده و هسته‌ی متحرک را جذب می‌کند. با جذب هسته‌ی متحرک یکی از فترهای مکانیزم شکل ۲-۱۱۹ فشرده دیگر را باز یا تحت کشش قرار می‌دهد و رابط پلاستیکی سر مکانیزم و تیغ متصل به آن را در داخل توری به یک طرف می‌کشد. چنان‌چه در این حالت مولوی صورت از سوراخ‌های توری بگذرد، مو به وسیله‌ی تیغ قطع می‌شود با کاهش جریان سینوسی بوین‌ها، خاصیت مغناطیسی هسته‌ی U شکل کم شده و نیروهای فتر فشرده شده و فتر تحت کشش، رابط پلاستیکی و تیغ متصل به آن را به طرف دیگر حرکت می‌دهد و به این صورت یک حرکت رفت و برگشت به وجود می‌آید (شکل ۲-۱۲۰).


● با حرکت شستی تیغ خطزن صورت، بازوی حرکتی تیغ خطزن بالرزنده درگیر می‌شود و تیغ خطزن را به کار می‌اندازد (شکل ۲-۱۲۰-الف و ب).




شکل ۲-۱۲۰-الف



شکل ۲-۱۲۰-ب

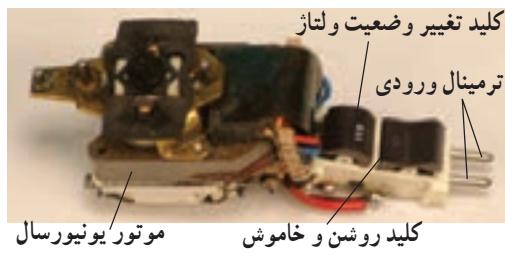

شکل ۲-۱۲۱-الف

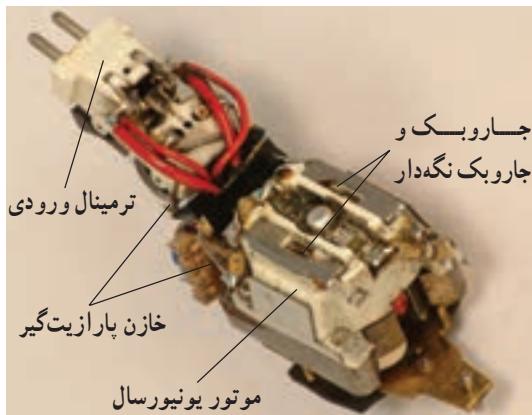


شکل ۲-۱۲۱-ب


**۲-۵-۲-سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال:** سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال شامل موتور، جعبه دنده، کلید روشن و خاموش، کلید تغییر وضعیت ولتاژ ورودی، ترمینال ورودی، مقاومت‌های محدود کنندهٔ جریان و ولتاژ موتور و خازن‌های پاراژیت‌گیر است.

در شکل ۲-۱۲۱ دو تصویر از یک نوع سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال را مشاهده می‌کنید.

**شکل ۲-۱۲۲** تصویرهای استاتور، آرمیچر، دربوش با بوش و چرخ دندهٔ سرموتور مربوط به یک سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال را نشان می‌دهد.

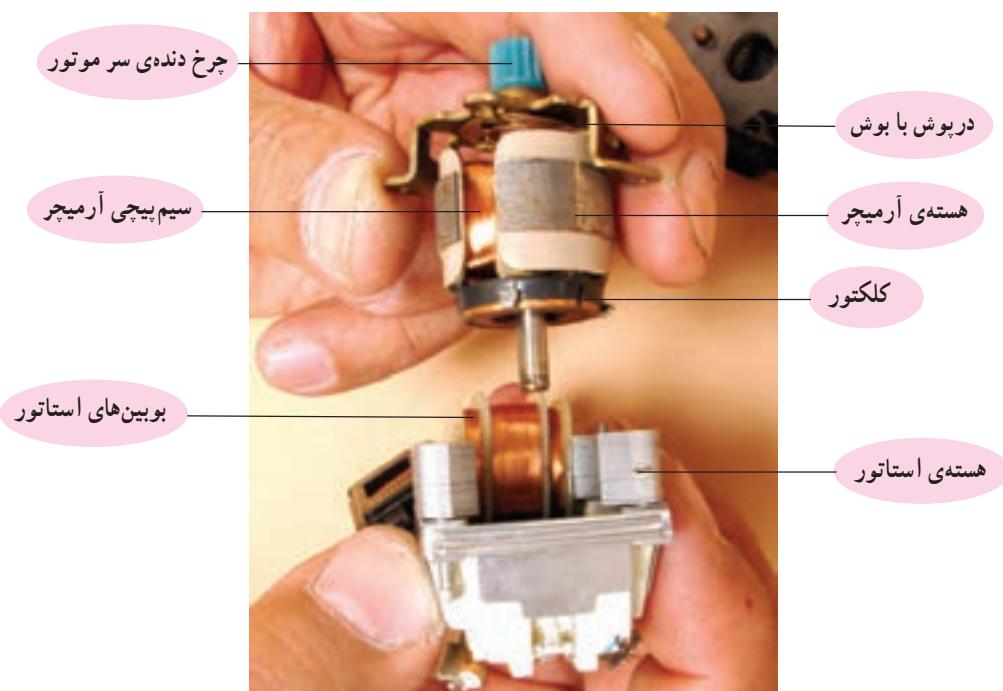


شکل ۲-۱۲۲

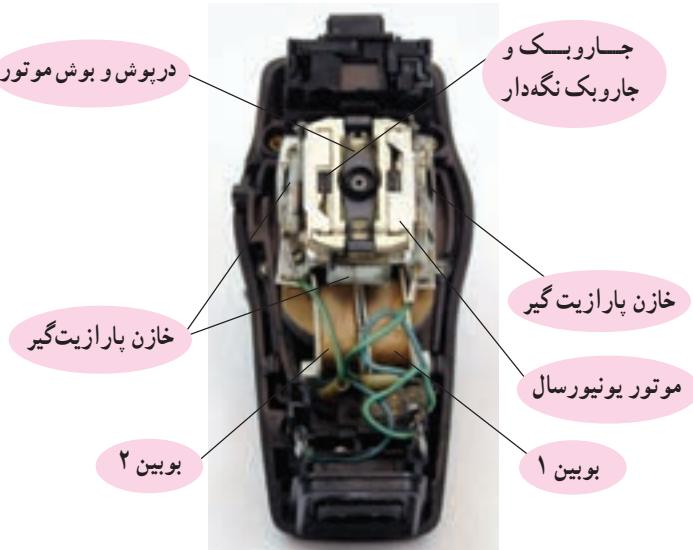

شکل ۲-۱۲۳

● شکل ۲-۱۲۳ سیستم الکترومکانیکی ماشین اصلاح برقی شکل ۲-۷-الف را نشان می‌دهد. در این تصویر خازن‌های پارازیت‌گیر، بوین‌های استاتور و جاروبک و جاروبک نگه‌دار را مشاهده می‌کنید.

● در ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال که با دو ولتاژ  $11\text{~V}$  و  $22\text{~V}$  تغذیه می‌شوند، تعداد بوین‌های استاتور ۲ یا ۳ عدد است.

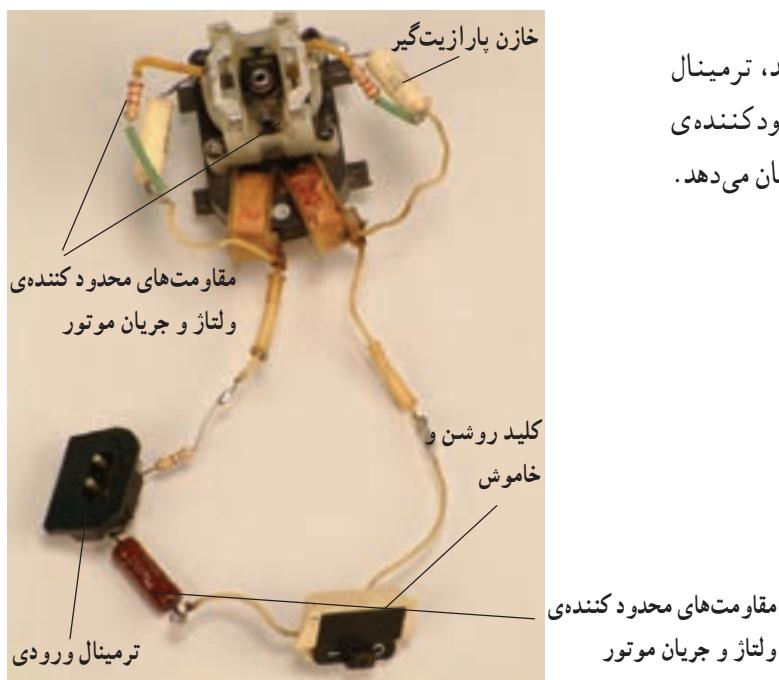

شکل ۲-۱۲۴

● شکل ۲-۱۲۴ موتور یونیورسال، کلید، ترمینال ورودی، خازن‌های پارازیت‌گیر و مقاومت‌های محدود کننده ولتاژ و جریان موتور یک سیستم الکترومکانیکی را نشان می‌دهد.


● در موتورهای کلکتوردار مانند موتور یونیورسال، بر اثر کلیدزنی، جابه‌جایی تیغه‌های کلکتور زیر زغال و عیب‌های مکانیکی و الکتریکی جرقه‌هایی در سطح کلکتور به وجود می‌آید. این جرقه‌ها میدان الکترومغناطیسی ایجاد می‌کنند که اثرات مخربی بر امواج رادیویی می‌گذارند که این پدیده را پارازیت گویند.

● برای جذب جرقه‌های سطح کلکتور و پارازیت‌ها از خازن استفاده می‌شود.




شکل ۲-۱۲۵

در شکل ۲-۱۲۵ اجزای مدار الکتریکی و قطعات باز شدهٔ موتور یونیورسال شکل ۲-۱۲۴ را مشاهده می‌کنید.

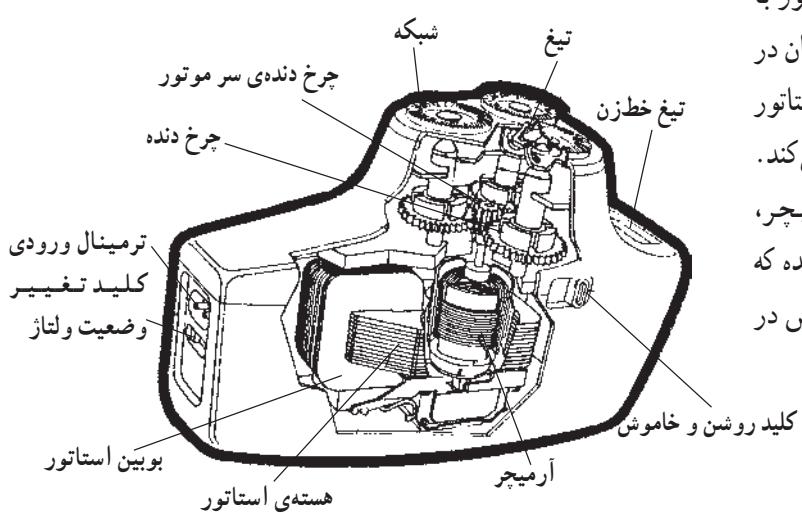

شکل ۲-۱۲۶

**مکانیزم عملکرد سیستم الکترومکانیکی با موتور یونیورسال:** در موتورهای یونیورسال، بینهای استاتور با آرمیچر سری می‌شوند و مقدار و جهت جریان به طور هم زمان در آنها تغییر می‌کند. در این نوع موتور، میدان مغناطیسی استاتور روی آرمیچر حامل جریان اثر می‌گذارد و در آن نیرو ایجاد می‌کند. این نیرو آرمیچر را به چرخش درمی‌آورد. با چرخش آرمیچر، چرخ دندنه سر آرمیچر نیز به حرکت درمی‌آید. این چرخ دندنه که با سه چرخ دندنهٔ دیگر در ارتباط است، آنها را به چرخش در می‌آورد (شکل ۲-۱۲۶).

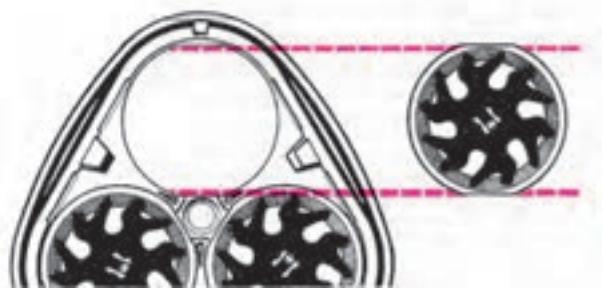

شکل ۲-۱۲۷

حرکت هر چرخ دنده، دوک یا اهرم مربوط به چرخ دنده را می‌چرخاند و تیغ متصل به دوک را در زیر شبکه‌ی خود به گردش در می‌آورد. چنان‌چه موی صورت از روزنه‌های شبکه بگذرد و بین شبکه و تیغ قرار گیرد، توسط تیغ قطع می‌شود. هر چه تعداد تیغچه یا بازوی‌های قطع مو در تیغ ماشین اصلاح بیشتر باشد بهره‌ی عملکرد مکانیزم افزایش می‌یابد و زمان اصلاح صورت را کاهش می‌دهد (شکل ۲-۱۲۷).


**۲-۵-۳ سیستم الکترومکانیکی با موتور DC**  
سیستم منبع تغذیه و شارژر: این سیستم در دو نوع مختلف ماشین اصلاح برقی با مکانیزم‌های متفاوت به شرح زیر به کار می‌رود.

#### ■ مکانیزم جعبه دنده در ماشین اصلاح با تیغ و شبکه

#### ■ مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح با تیغ و توری



الف

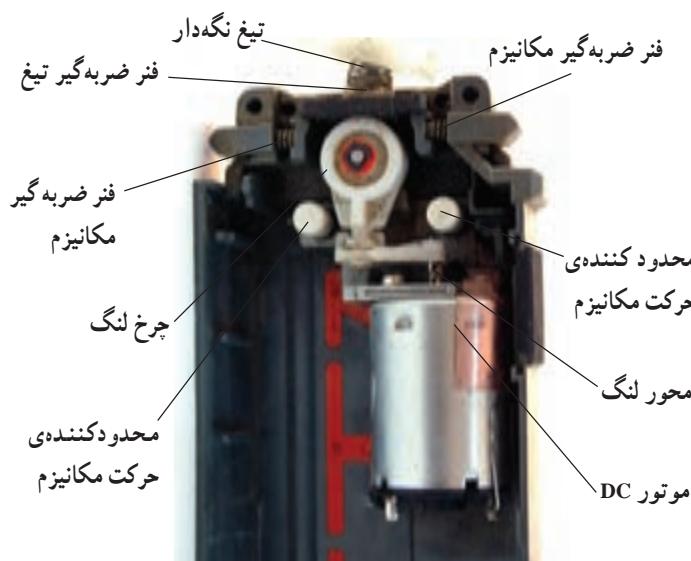

شکل ۲-۱۲۸

**سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و مکانیزم لنگ**  
ماشین‌های اصلاح برقی که تیغ و توری و موتور DC دارند با مکانیزم لنگ کار می‌کنند و برای تغذیه‌ی الکتریکی سیستم الکترومکانیکی خود، از منبع تغذیه و سیستم شارژر باتری استفاده می‌کنند.


با توجه به مصرف کم انرژی الکتریکی موتورهای DC با آهنربای دائم نسبت به موتورهای یونیورسال و عدم نیاز به مقاومت‌های محدود کننده ولتاژ و جریان و استفاده از سیستم شارژ باتری برای ذخیره کردن انرژی الکتریکی در باتری، ماشین‌های اصلاحی که با این سیستم کار می‌کنند از مزایا و اطمینان بالاتری نسبت به سایر ماشین‌های اصلاح برخوردارند.

در شکل ۲-۱۲۸ ۲ اجزای یک مکانیزم لنگ را در ماشین اصلاح برقی با تیغ و توری نشان می‌دهد.

اجزای یک ماشین اصلاح با تیغ و توری و مکانیزم لنگ  
عبارتند از:

● سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری

● موتور DC با آهنربای دائم و بازوی لنگ

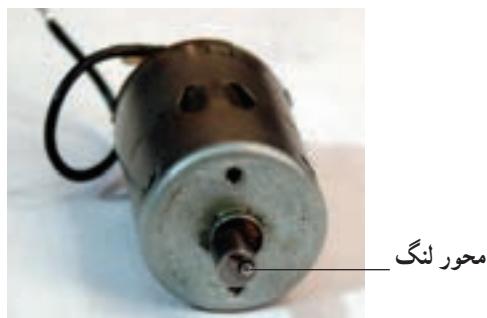

شكل ۲-۱۲۹

● موتور DC با آهنربای دائم و بازوی لنگ: شکل ۲-۱۲۹ یک موتور DC با محور لنگ را نشان می‌دهد.




شكل ۲-۱۳۰

● در شکل ۲-۱۳۰ ترمینال‌های موتور را مشاهده می‌کنید.



شكل ۲-۱۳۱

● شکل ۲-۱۳۱ ۲-۱۳۱ موتور بازشده DC را نشان می‌دهد. جاروبک‌ها را در این تصویر مشاهده می‌کنید. به علت داشتن زایده‌ی لنگ، محور آرمیچر از بوس پیرون نمی‌آید.

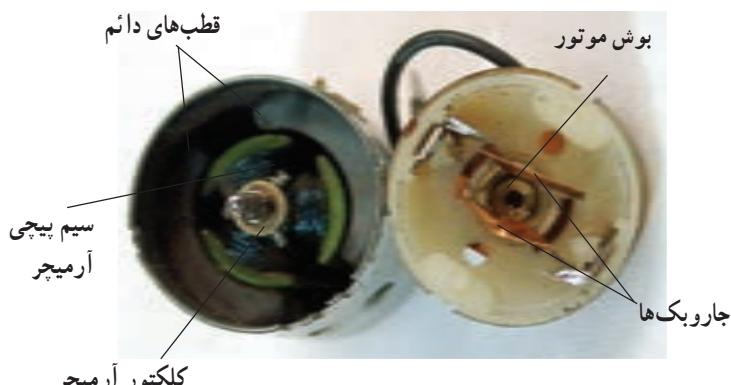

شكل ۲-۱۳۲

● شکل ۲-۱۳۲ ۲-۱۳۱ بوس، جاروبک‌ها، آرمیچر و قطب‌های دائم موتور را نشان می‌دهد.

● شکل ۲-۱۳۳ ۲- تصویر یک موتور DC با محور لنگ را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۳۳

● شکل ۲-۱۳۴ ۲- نوع دیگر موتور DC با آهنربای دائم را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۳۴

● در شکل ۲-۱۳۵ ۲- یک نوع موتور DC با آهنربای دائم و محور لنگ را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱۳۵

● شکل ۲-۱۳۶ ۲- یک نوع موتور DC را نشان می‌دهد که با استفاده از یک قطعه‌ی پلاستیکی که روی محور موتور نصب شده یک محور لنگ را به وجود آورده است.



شکل ۲-۱۳۶



شکل ۲-۱۳۷

● شکل ۲-۱۳۷ یک نوع موتور DC را نشان می‌دهد.  
مشخصات الکتریکی و مکانیکی دو مدل از موتور شکل ۲-۱۳۷ در جدول ۲-۱ آمده است.

- جدول داده شده در این کتاب فقط جنبه‌ی یادآوری و استفاده‌ی کاربردی دارد.  
● در صورت طرح سؤال حتماً جدول ۱-۱ در اختیار فراگیر قرار گیرد.

توجه!

## جدول ۲-۱

مدل	ولتاژ نامی V	مشخصات بی‌باری		مشخصات در ضریب بهره‌ی حداقل					حداکثر تولید گشتاور با ولتاژ نامی gr.cm
		سرعت r.p.m	جریان A	سرعت r.p.m	جریان A	گشتاور gr.cm	توان خروجی W	ضریب بهره %	
MM -543m	6.0V	8900	0.70	7540	3.32	174.4	13.48	67.63	980
	12.0V	16200	1.50	14070	4.63	236.5	34.13	61.45	1800
MM 545-y	7.2V	20100	1.95	17400	6.9	208	28.5	66.0	1250



شکل ۲-۱۳۸


● سیستم منبع تغذیه و شارژ‌باتری: منبع تغذیه و سیستم شارژ‌باتری ماشین‌های اصلاح بر قی از تنوع زیادی برخوردار است. با توجه به کاربرد قطعات پیشرفته الکترونیک در این سیستم، تعمیر مدارات شارژر و منبع تغذیه ماشین اصلاح توصیه نمی‌شود، بلکه تعویض آن بهترین اقدام در جهت رفع عیب سریع دستگاه است.  
● در شکل ۲-۱۳۸ ۲ مدار منبع تغذیه یک نوع ماشین اصلاح را مشاهده می‌کنید. این مدار مخصوص ماشین اصلاح بدون شارژر است.

● شکل ۲-۱۳۹ مدار منبع تغذیه یک نوع ماشین اصلاح بدون شارژر را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۳۹

● شکل ۲-۱۴۰ مدار تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را با ترانسفورماتور کاهنده‌ی ولتاژ نشان می‌دهد. حداکثر ظرفیت باتری‌های قابل شارژ در این مدار یک آمپر ساعت است.

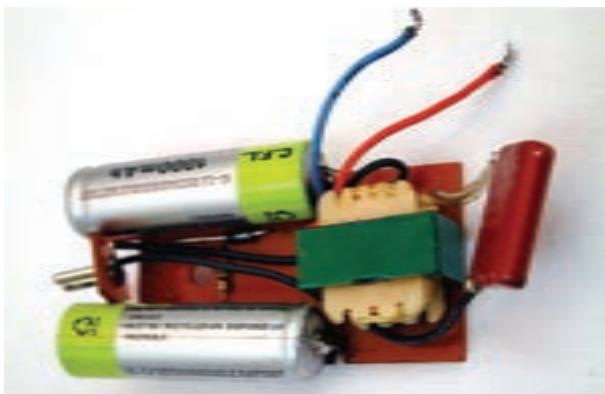


شکل ۲-۱۴۰

● در شکل ۲-۱۴۱ مدارهای تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۱۴۱

● شکل ۲-۱۴۲ سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می‌دهد. روی صفحه‌ی نمایش دستگاه اطلاعات مربوط به میزان ظرفیت شارژ باقیمانده در باتری‌ها، اعلام تخلیه‌ی باتری و عملکرد وضعیت شارژ باتری‌ها را در زمان شارژ باتری نشان داده می‌شود.

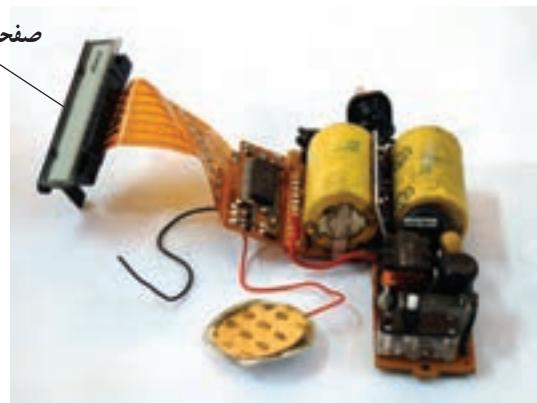


شکل ۲-۱۴۲

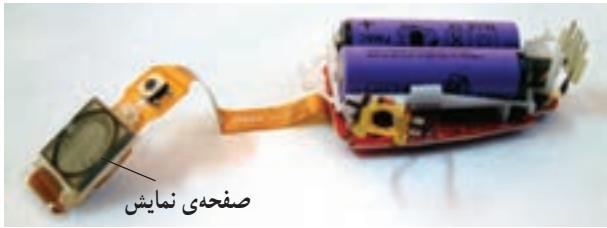


شكل ۲-۱۴۳

● شکل ۲-۱۴۳ یک نوع شارژ باتری و منبع تغذیه ماشین اصلاح برقی را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود. اطلاعات مربوط به وضعیت شارژ، شارژ باقی‌مانده و اعلام تخلیه باتری روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می‌شود.

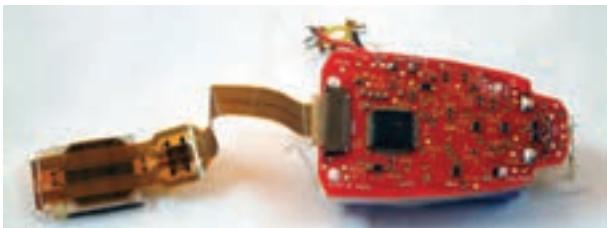


شكل ۲-۱۴۴

● شکل ۲-۱۴۴ طرف دیگر صفحه نمایش سیستم و منبع تغذیه و شارژر را نشان می‌دهد.

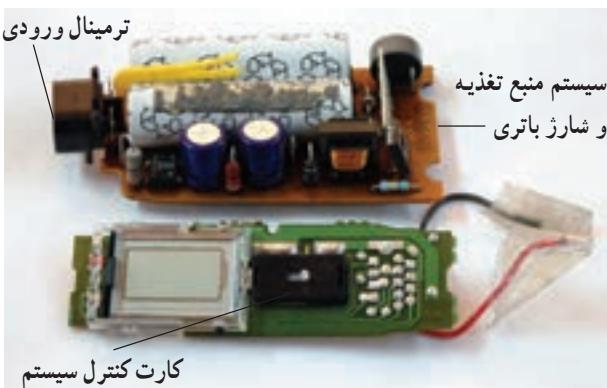


شكل ۲-۱۴۵ - الف

● شکل ۲-۱۴۵ سیستم کنترل، سیستم منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح برقی را نشان می‌دهد.

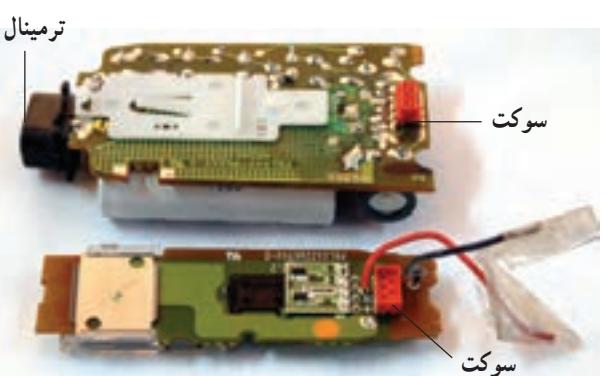

شكل ۲-۱۴۵ - ب

● شکل ۲-۱۴۵ - الف مدارهای منبع تغذیه و شارژ باتری یک نوع ماشین اصلاح را نشان می‌دهد. صفحه نمایش و سیستم کنترل اتوماتیک ماشین اصلاح در تصویر مشاهده می‌شود. سوکت‌ها و یا محل ارتباط برد الکترونیکی کنترل سیستم و سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری در شکل ۲-۱۴۵ - ب مشاهده می‌شود.

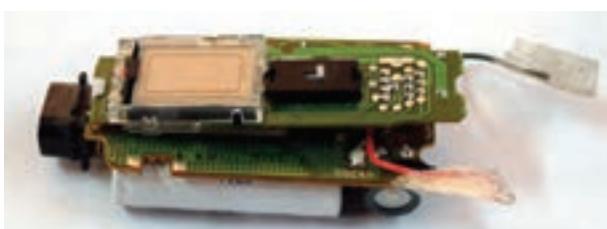

شكل ۲-۱۴۵ - ج


● شکل ۲-۱۴۵ - ج نصب برد الکترونیکی کنترل سیستم را روی سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۴۶ - الف



شکل ۲-۱۴۶ - ب

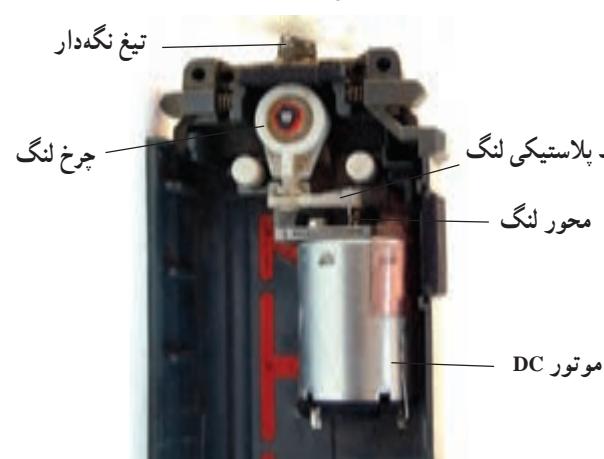

شکل ۲-۱۴۶ - ج

● عملکرد مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح برقی با موتور DC و تیغ و توری: با وصل کلید ماشین اصلاح در زمانی که باتری های دستگاه شارژ است یا دو شاخه‌ی سیم رابط به پریز برق وصل شده است، آرمیچر موتور می‌چرخد و محور لنگ را به حرکت درمی‌آورد. رابط پلاستیکی متصل به محور لنگ هم شروع به حرکت می‌کند و چرخ لنگ را به حرکت درمی‌آورد. زایده و فنر روی چرخ لنگ با تیغ در تماس است و حرکت رفت و برگشت چرخ لنگ تیغ را به صورت افقی و به حالت رفت و برگشت داخل توری به حرکت درمی‌آورد. چنان‌چه می‌تواند بین تیغ و توری قرار گیرد مو قطع می‌شود (شکل ۲-۱۴۶).

فناوری‌های دو طرف چرخ لنگ برای ضربه‌گیر مکانیزم و فنر زیر تیغ نگهدار برای گرفتن ضربه‌های اعمالی از مکانیزم به تیغ است.




شکل ۲-۱۴۷

## ■ ماشین اصلاح با سیستم شارژ باتری و مکانیزم جعبه‌دنده

ماشین‌های اصلاح برقی که تیغ و شبکه و سیستم شارژر دارند با موتور DC و جعبه چرخ دنده کار می‌کنند. در شکل ۲-۱۴۷ یک ماشین اصلاح برقی را مشاهده می‌کنید که مجهز به شارژر و مکانیزم جعبه‌دنده است.

● شکل ۲-۱۴۸ قطعات ماشین اصلاح شکل ۲-۱۴۷ را

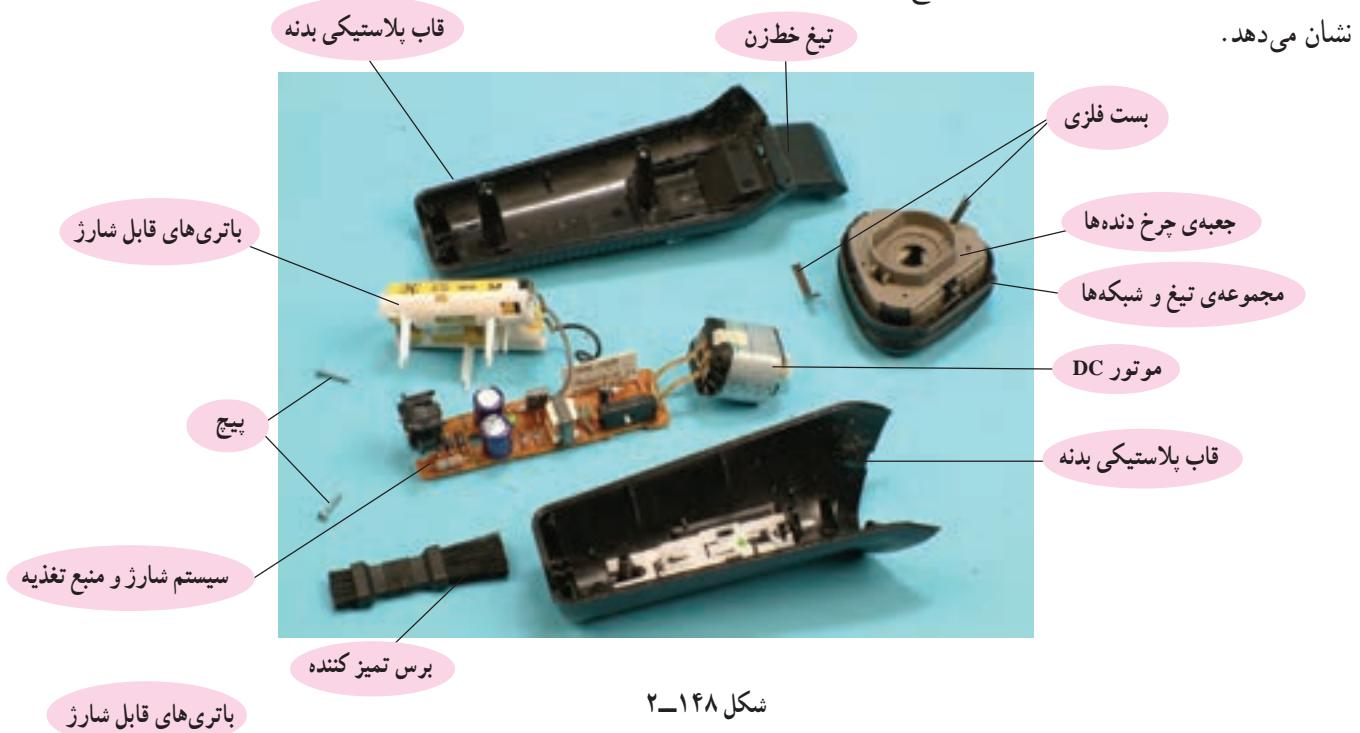


شکل ۲-۱۴۸

● در شکل ۲-۱۴۹ سیستم محرک الکترومکانیکی شامل سیستم منبع تغذیه، شارژ باتری، موتور DC، جعبه چرخ دنده ها و مجموعه تیغ و شبکه را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۱۴۹

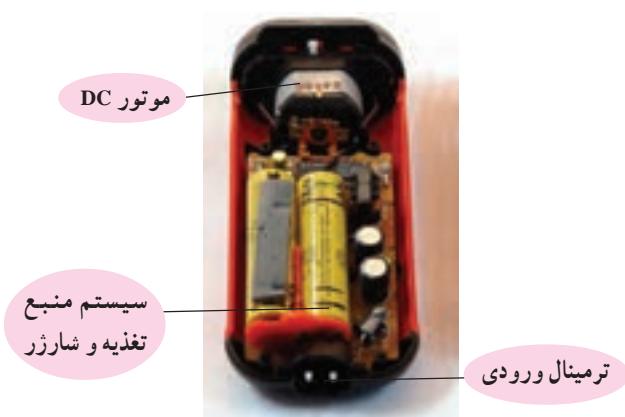

شکل ۲-۱۵۰

● در شکل ۲-۱۵۰ سیستم الکترومکانیکی یک نوع ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژ و مکانیزم جعبه دنده را نشان می دهد. به طور کلی ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژر و مکانیزم جعبه دنده شامل قسمت های زیر است.

● موتور DC با آهنربای دائم

● سیستم منبع تغذیه و شارژر



شکل ۲-۱۵۱



شکل ۲-۱۵۲



شکل ۲-۱۵۳

سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری ماشین اصلاح برقی با موتور DC و مکانیزم جعبه دنده مشابه سیستم منبع تغذیه و شارژر باتری ماشین اصلاح برقی با موتور DC و مکانیزم لنگ است و موتور DC آن‌ها نیز از نظر ساختمان مشابهت دارد. فقط تفاوت موتور DC در ماشین اصلاح با مکانیزم چرخ دنده، در قسمت سر محور موتور است که یک چرخ دنده مشابه شکل‌های ۲-۱۵۱ و ۲-۱۵۲ روی آن نصب می‌شود.

شکل ۲-۱۵۳ یک نوع موتور DC با آهنربای دائم را نشان می‌دهد که برای سیستم محرک ماشین اصلاح با مکانیزم جعبه دنده به کار می‌رود.

اجزای موتور DC شکل ۲-۱۵۳ را در شکل ۲-۱۵۴ مشاهده می‌کنید.




شکل ۲-۱۵۴



عملکرد ماشین اصلاح برقی با سیستم شارژر و مکانیزم جعبه دنده: در این سیستم با وصل کلید ماشین اصلاح انرژی الکتریکی شارژ شده در باتری‌ها یا انرژی الکتریکی تبدیل شده به وسیله‌ی مدار منبع تغذیه به ترمینال آرمیچر موتور DC می‌رسد. از اثر میدان مغناطیسی قطب‌های دائم موتور بر سیم پیچی آرمیچر حامل جریان، حرکت دورانی به وجود می‌آید و آرمیچر را می‌چرخاند. با چرخش آرمیچر، چرخ دنده سر آرمیچر نیز می‌چرخد. چرخ دنده‌های جعبه دنده چرخ دنده‌های سرموتور را می‌چرخاند.


شکل ۲-۱۵۵

زایده‌ی دوک برای نگهداشتن تیغ

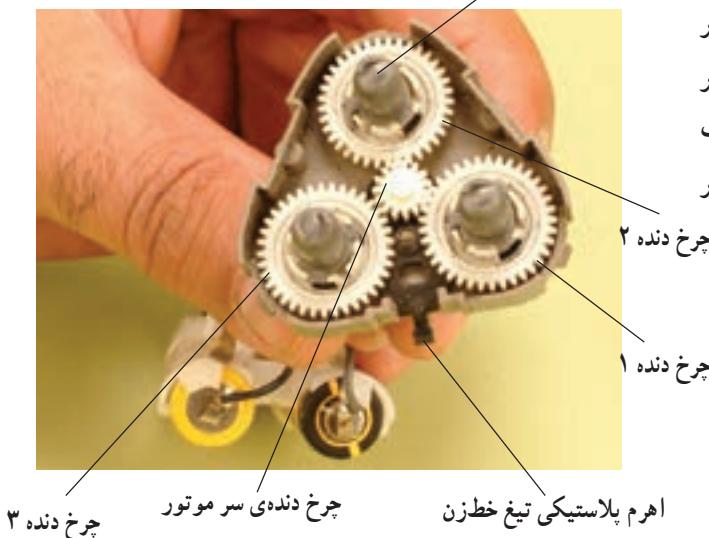

شکل ۲-۱۵۶

وقتی موتور در جای خود نصب می‌شود، چرخ دندنی سر موتور طبق شکل ۲-۱۵۶ با چرخ دندنهای جعبه دنده درگیر می‌شود و آن‌ها را می‌چرخاند. اهرم پلاستیکی تیغ خطزن که زیر چرخ دندنی ۱ نصب می‌شود با چرخش چرخ دندنی ۱ حرکت رفت و برگشت انجام می‌دهد و چنانچه تیغ خطزن با آن درگیر شود تیغ خطزن را به کار می‌اندازد.

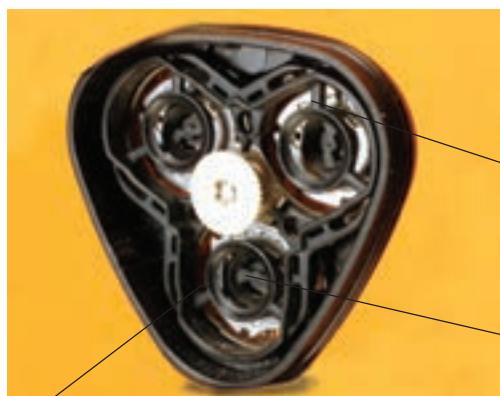

شکل ۲-۱۵۷

با چرخش چرخ دندنهای جعبه دنده، دوک‌های آن‌ها به نگه‌دارنده‌ی حرکت درمی‌آید و تیغ‌های متصل به آن که در شکل ۲-۱۵۷ شبکه‌ها نشان داده شده است همراه با دوک‌ها داخل شبکه‌ی خود می‌چرخند.



شکل ۲-۱۵۸

چنان‌چه موی صورت از شبکه‌های شبکه عبور کند و به تیغ برسد، توسط تیغ قطع می‌شود (شکل ۲-۱۵۸).

**۴-۲-۲- سیستم الکترومکانیکی با موتور DC** و تغذیه‌ی باتری: ماشین‌های اصلاح برقی که با یک یا دو باتری ۱/۵ ولتی کار می‌کنند دارای موتور DC با آهنربای دائم هستند. اما از نظر نوع مکانیزم کار به دو دسته به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

■ مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح با تیغ و شبکه

■ مکانیزم لنگ در ماشین اصلاح با تیغ و توری



شکل ۲-۱۵۹

تفاوت عمدی سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و تغذیه‌ی بااتری با سیستم الکترومکانیکی با موتور DC و سیستم شارژر، نداشت منبع تغذیه و سیستم شارژ بااتری است. از نظر عملکرد مکانیزم در دو حالت لنگ و جعبه دنده دقیقاً مشابه هم هستند.



شکل ۲-۱۶۰

در شکل ۲-۱۵۹ ۲ تصویر یک ماشین اصلاح با مکانیزم لنگ و تغذیه دو باتری  $1/5$  ولتی و شکل ۲-۱۶۰ تصویر یک ماشین اصلاح با مکانیزم جعبه دنده و تغذیه‌ی یک باتری  $1/5$  ولتی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۲-۱۶۱

در جدول ۲-۲ مشخصات الکتریکی و مکانیکی دو نوع مختلف موتور DC شکل ۲-۱۶۱ آمده است.

توجه!

- جدول داده شده در این کتاب فقط جنبه‌ی یادآوری و استفاده‌ی کاربردی دارد.
- در صورت طرح سؤال حتماً جدول ۲-۲ در اختیار فراگیر قرار گیرد.

جدول ۲-۲

مدل	ولتاژ نامی	مشخصات بی‌باری		مشخصات در ضریب بهره‌ی حداکثر					حداکثر تولید گشتاور با ولتاژ نامی
		سرعت r.p.m	جریان A	سرعت r.p.m	جریان A	گشتاور gr.cm	جریان A	ضریب بهره %	
MM 18	1.5V	3000	0.083	2300	0.26	5.2	0.14	38.3	21
	3.0V	6550	0.12	5050	0.40	9.4	0.49	40.1	44


## ۶-۲- مدار الکتریکی و الکترونیکی ماشین اصلاح برقی

مدار الکتریکی ماشین اصلاح بر حسب نوع سیستم محرک و مکانیزم کار آن تقسیم‌بندی می‌شود.

با توجه به محدودیت زمانی، فقط تحلیل یک نمونه مدار ماشین اصلاح برقی ساده با توجه به امکانات


توجه!

کارگاهی انجام می‌شود.

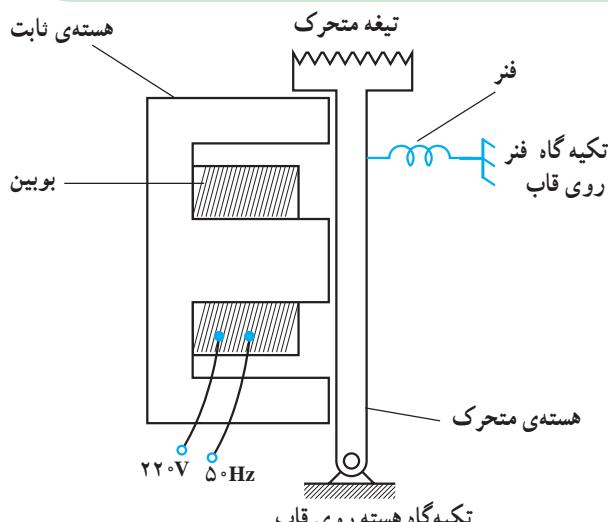


شکل ۲-۱۶۲

۱-۶-۲- مدار الکتریکی ماشین اصلاح با سیستم و مکانیزم لرزنده: مدار مغناطیسی ماشین اصلاح برقی با سیستم و مکانیزم لرزنده در شکل ۲-۱۶۲ نشان داده شده است. در اثر وصل کردن برق به بوین، هسته‌ی متحرک در اثر نیروی الکترومغناطیسی هسته‌ی ثابت ۱۰۰ بار در هر ثانیه (به ازای هر نیم سیکل یک حرکت) حرکت نوسانی دارد. نیروی وارد شده به فنرها توسط پیچ تنظیم نشان داده شده در شکل ۲-۷۲ تغییر می‌کند حرکت لرزشی را تحت کنترل قرار می‌دهد.

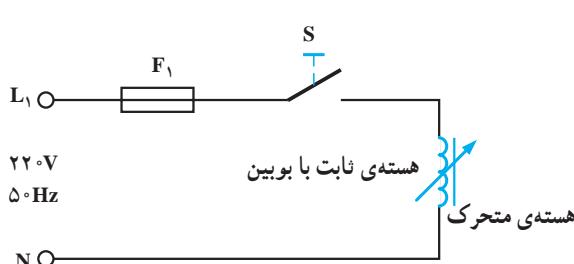

● مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی با سیستم و مکانیزم لرزنده را در شکل ۲-۱۶۳ مشاهده می‌کنید. این مدار از سیم رابط فیوز F<sub>1</sub>، کلید روشن و خاموش S و یک بوین تشکیل می‌شود. فیوز F<sub>1</sub> فیوز خط تغذیه‌ی پریز ماشین اصلاح برقی است که دو شاخه‌ی سیم رابط به آن اتصال دارد.

شکل ۲-۱۶۳

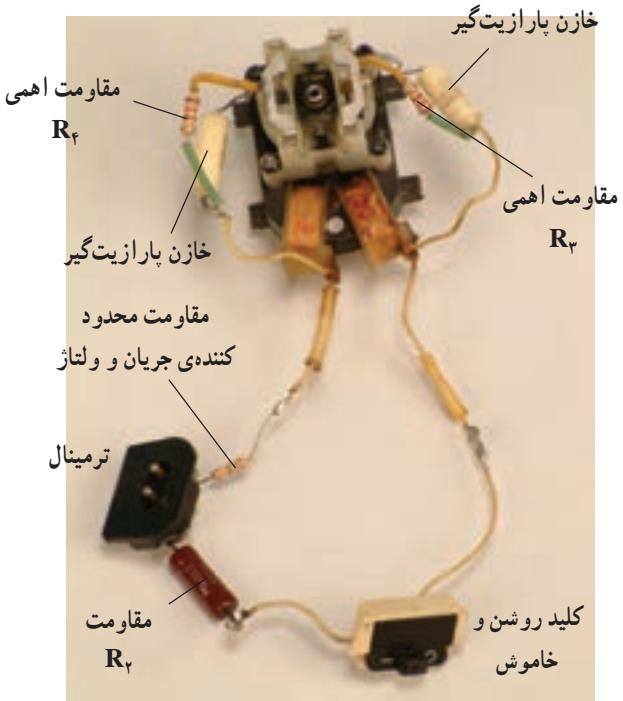

شکل ۲-۱۶۴


**۲-۶-۲- مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی با موتور یونیورسال:** شکل ۲-۱۶۴ مدار الکتریکی یک ماشین اصلاح برقی را در حالت مونتاژ نشان می‌دهد. مقاومت‌های  $R_1$ ،  $R_2$ ،  $R_3$  و  $R_4$  برای محدود کردن ولتاژ و جریان موتور استفاده شده است. خازن‌های  $C_1$  و  $C_2$  برای پارازیت گیری موتور به کار می‌روند.

پارازیت‌های ایجاد شده به خاطر عملکرد موتور یونیورسال و اتصال کوتاه و قطع و وصل کلاف‌های آرمیچر

**نکات مهم** به وسیلهٔ تیغه‌های کلکتور و زغال است.

شکل ۲-۱۶۵ مدار الکتریکی شکل ۲-۱۶۴ را به صورت

مونتاژ باشد نشان می‌دهد.

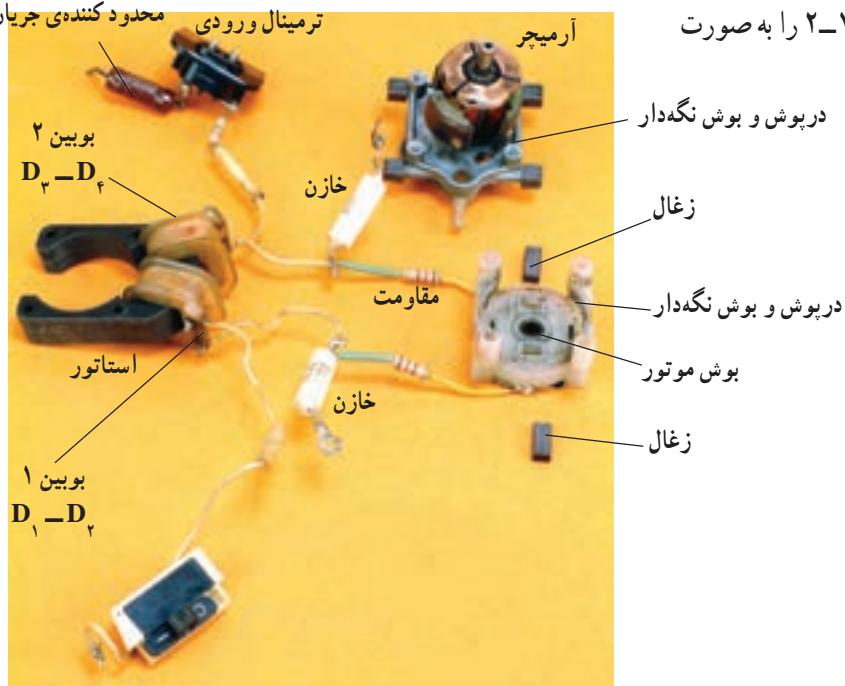



شکل ۲-۱۶۵

برای یادداشت برداری و رسم نقشهٔ مونتاژ ماشین اصلاح برقی در خلال باز کردن قطعات دستگاه، مدار

الکتریکی را به صورت مونتاژ باز شده در بیاورید تا اتصال اجزای مدار به طور واضح مشخص شود.

توجه!

شکل ۲-۱۶۶ ۲ مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی شکل ۲-۱۶۴ را نشان می‌دهد.  $T_1$  و  $T_2$  ترمینال ورودی هستند.

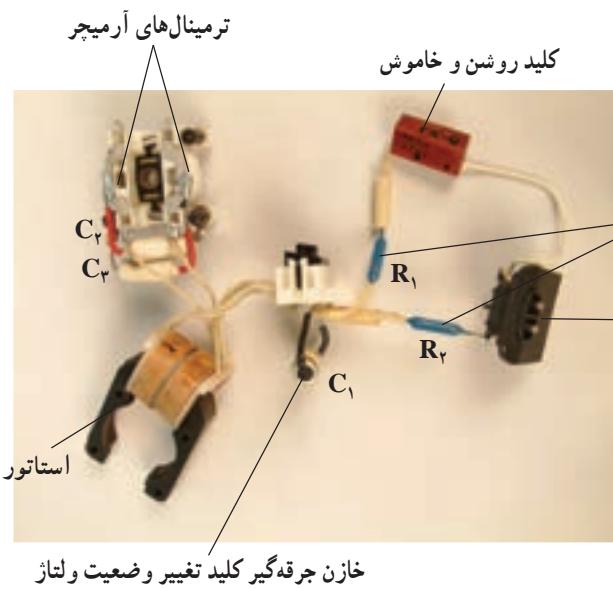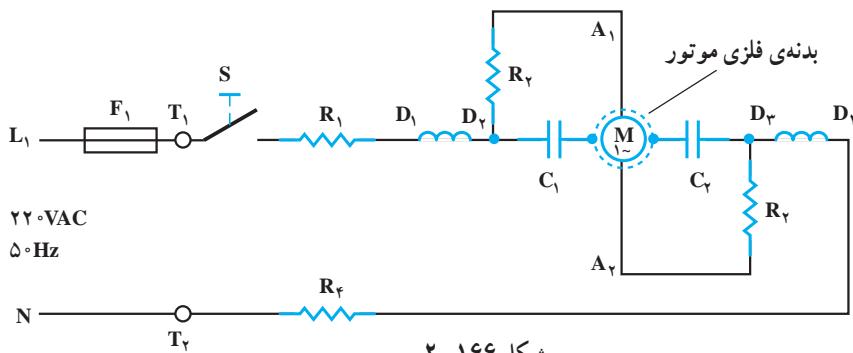

شکل ۲-۱۶۷ ۲ مدار الکتریکی مونتاژ شدهٔ یک ماشین اصلاح با موتور یونیورسال است.

مقادیم‌های محدود کنندهٔ جریان  
و ولتاژ موتور یونیورسال

ترمینال ورودی

کلید روشن و خاموش

ترمینال‌های آرمیچر

$C_2$

$C_3$

$R_1$


$R_2$

$C_1$




خازن جرقه‌گیر کلید تغییر وضعیت ولتاژ

شکل ۲-۱۶۷

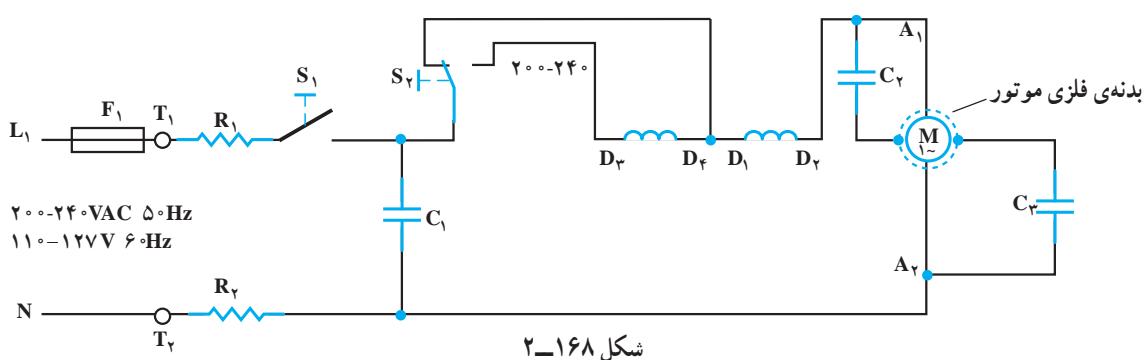مدار الکتریکی شکل ۲-۱۶۷ در شکل ۲-۱۶۸ رسم شده است. کلیدهای  $S_1$  و  $S_2$  به ترتیب برای روشن و خاموش کردن و تغییر وضعیت ولتاژ مدار است. مقادیم‌های  $R_1$  و  $R_2$  برای محدود کردن جریان و ولتاژ موتور یونیورسال است.




مدار تفکیکی شکل ۲-۱۶۸ در شکل ۲-۱۶۹ برای تغذیه ۱۱۰ تا ۱۲۷ ولت ۶۰ هرتز و شکل ۲-۱۷۰ برای تغذیه ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز رسم شده است.

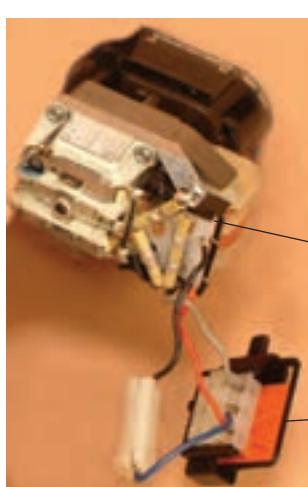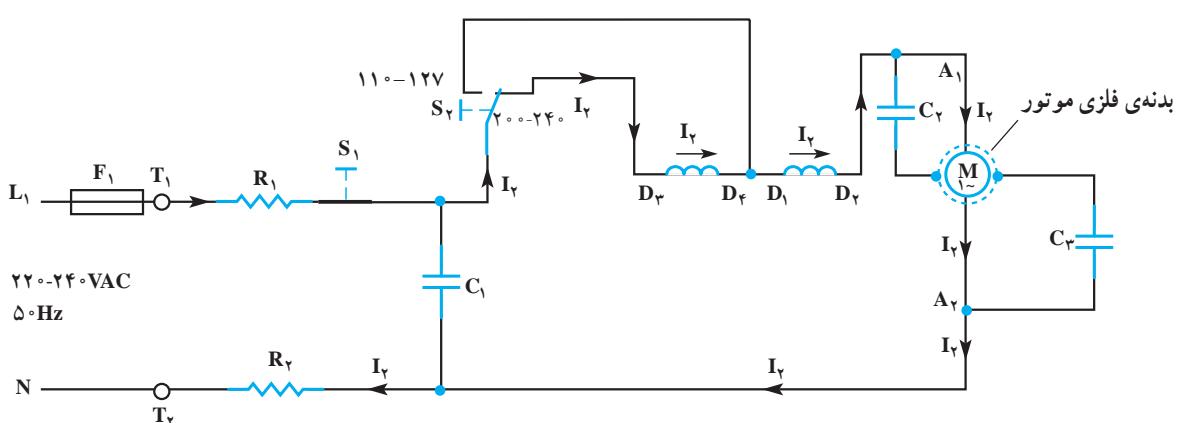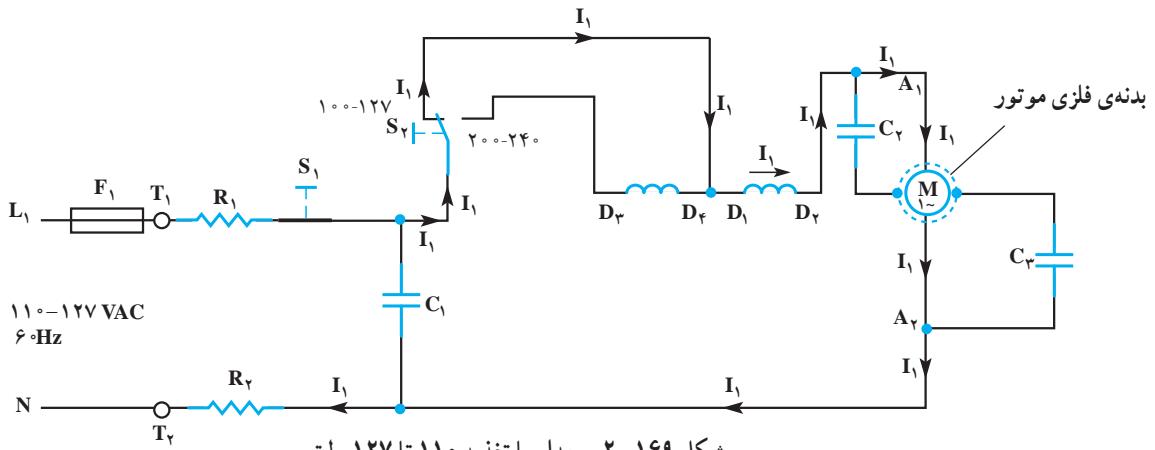


شکل ۲-۱۷۱ ۲- مدار الکتریکی مونتاژ یک ماشین اصلاح برقی با موتور اونیورسال، کلید تغییر وضعیت ولتاژ ۱۱۵/۲۳۰ V و ترمینال آن را نشان می دهد.

شکل ۲-۱۷۱

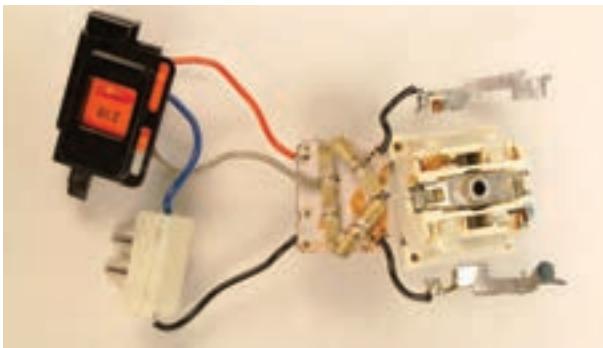

شکل ۲-۱۷۲-الف

شکل ۲-۱۷۲-۲ ارتباط سیم‌های رابط خازن‌های پارازیت‌گیر، ترمینال ورودی، بویین‌های استاتور، کلید تغییر وضعیت ولتاژ و آرمیچر را نشان می‌دهد.

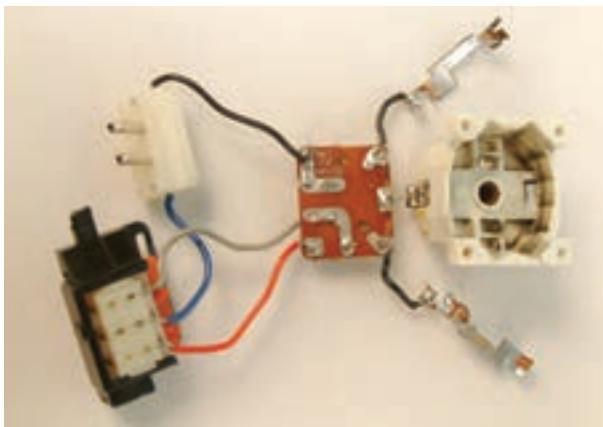

شکل ۲-۱۷۲-ب


شکل ۲-۱۷۲-۳ ب تصویر طرف دیگر اجزای شکل ۲-۱۷۲-الف را نشان می‌دهد.




شکل ۲-۱۷۲-ج

شکل ۲-۱۷۲-ج استاتور موتور یونیورسال نشان داده شده در شکل ۲-۱۷۱ را نشان می‌دهد.

شکل ۲-۱۷۳-۲ مدار الکتریکی شکل ۲-۱۷۱ را نشان می‌دهد. این مدار بدون کلید روشن و خاموش است و فقط با کلید تغییر وضعیت ولتاژ، اتصال مدار برای تغذیه ولتاژ ۱۱۵ و ۲۳۰ برقرار می‌شود.

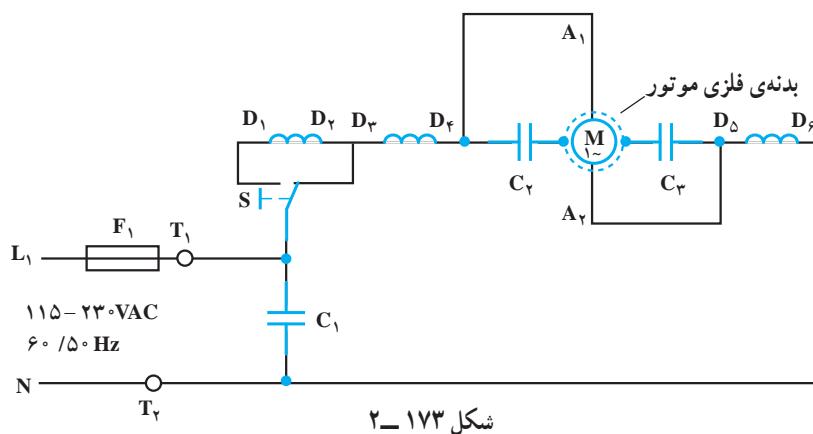


شکل ۲-۱۷۳

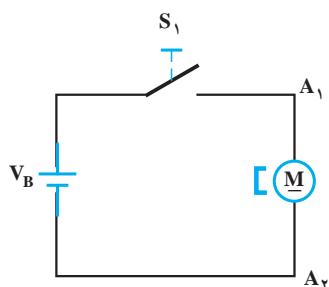

۲-۶-۳ مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی با تغذیه‌ی باتری: مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی که با یک یا دو باتری  $1/5$  ولتی تغذیه می‌شوند مطابق شکل ۲-۱۷۴ است. موتور این ماشین اصلاح از نوع DC با آهنربای دائم است.


شکل ۲-۱۷۴

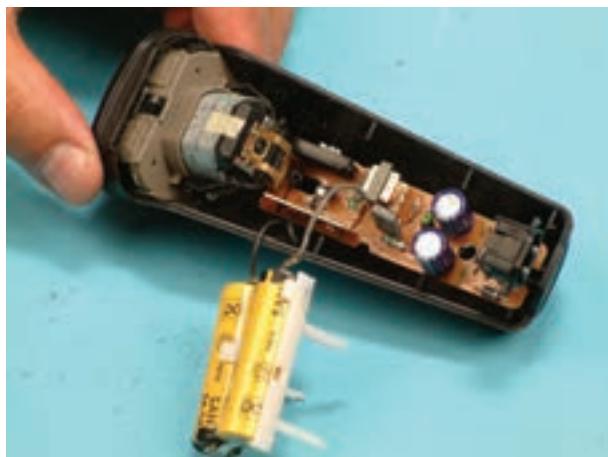

شکل ۲-۱۷۵

۲-۶-۴ مدار الکتریکی ماشین اصلاح برقی قابل شارژ:

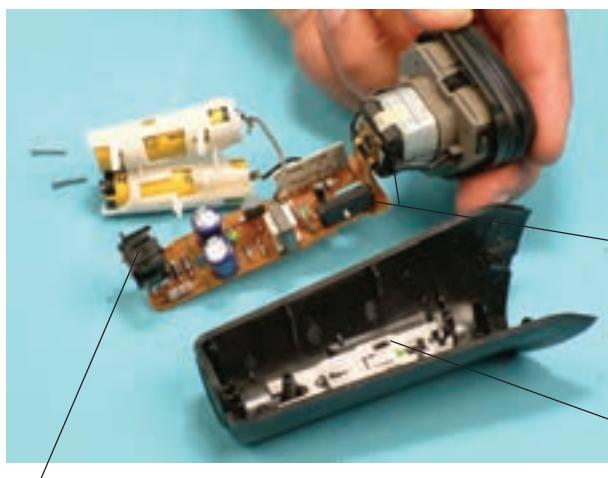- شکل ۲-۱۷۵ ۲ مدار الکتریکی و الکترونیکی مونتاژ شده‌ی یک ماشین اصلاح برقی شارژردار را نشان می‌دهد.



ترمینال ورودی

- در شکل ۲-۱۷۶ ۲ کلید روشن و خاموش، باتری‌ها و مدارهای الکتریکی و الکترونیکی دستگاه را مشاهده می‌کنید.

مدارهای الکتریکی و  
الکترونیکی


کلید روشن  
و خاموش

شکل ۲-۱۷۶

● شکل ۲-۱۷۷ مدار الکتریکی ماشین اصلاح قابل

شارژشدن و موتور DC را نشان می‌دهد. مشخصات مدار در

جدول ۲-۳ ارائه شده است.

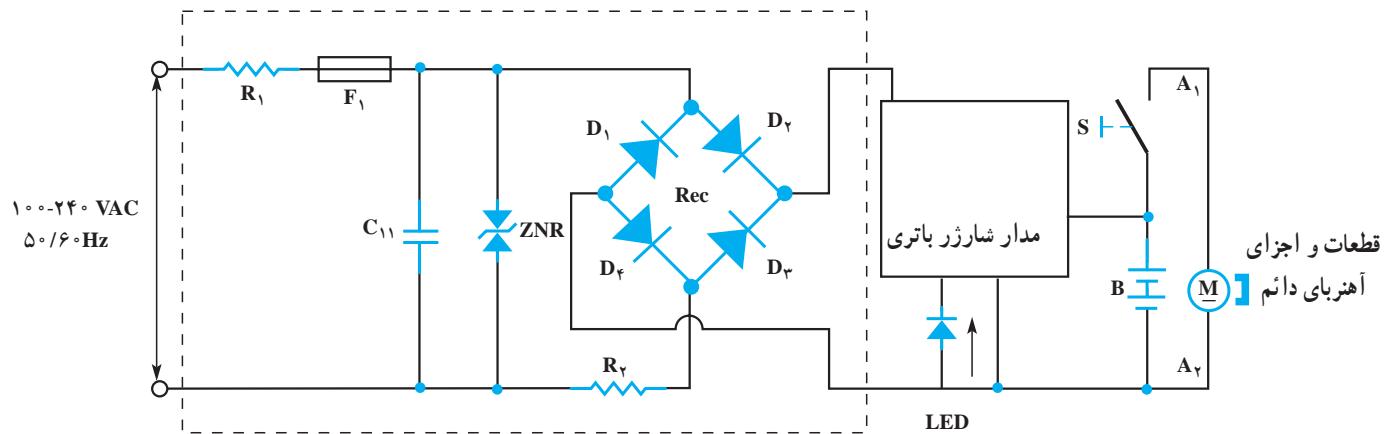

شکل ۲-۱۷۷

جدول ۲-۳

ردیف	نام و شرح قطعات و اجزای مدار	ردیف	نام و شرح قطعات و اجزای مدار
۱	R <sub>۲</sub> و R <sub>۱</sub> مقاومت‌های محدود کننده جریان و ولتاژ مدار M با آهنربای دائم	۵	۶
۲	C <sub>۱۱</sub> خازن پارازیت‌گیر	۷	S کلید
۳	ZNR دیود زنر برای حفاظت مدار در برابر ولتاژ زیاد ورودی است.	۸	F <sub>۱</sub> فیوز حفاظتی مدار LED
۴	Rec پل یکسوسازی		